

ČASOPIS SVAZARMU
PRO RADIOTECHNIKU
A AMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ



ROČNÍK X/1961 ČÍSLO 7

V TOMTO SEŠITĚ

K týdnu afrických národů	185
Radioamatérský sport stále více uznáván	186
Z galerie našich amatérů OK1SV	187
Jak to vypadá v Praze-město	188
Ako nadvížeme spojení	188
Doplňk k měření odporů a kondenzátorů Avometem	189
Tranzistorový RC můstek s multi-vibrátorem	192
Magnetofony čs. výroby	193
Další zkušenosti s tranzistorovými přijímači	195
Jednoduchý zaměřovač jako pomůcka při prorážení otvorů ve zdi	198
Takhle se dělá Al fólie	199
Tranzistorové měniče - teorie a praxe V	201
Jakostní indukčnost pro VKV	205
Radiový výškoměr FuG101	206
RC generátor dvou tónů	207
VKV	207
DX	209
Soutěže a závody	211
Šíření KV a VKV	213
Nezapomente, že	214
Přečteme si	214
Četli jsme	214
Inzerce	214

Do sešitu je vložena listkovnice: Transformátory ADAST.

Na titulní straně je znázorněno použití krabiček z termoplastů pro zkušební konstrukce „na prkénku“. Viz článek na str. 194.

Na druhou a třetí stranu obálky jsme vybrali několik exponátů z krajských výstav radioamatérských prací v Brně a Ostravě, z nichž mnohé byly vybrány pro IV. celostátní výstavu radioamatérských prací v Praze. Referát o akci letošních výstav bude otištěn v příštím sešitě AR.

Jak se dělá hliníková fólie, ukazuje str. IV. obálky. Reportáž z Kovohuti Břidličná je otištěna na str. 199.

AMATÉRSKÉ RADIO - Vydává Svaz pro spolupráci s armádou ve Vydavatelském ústavu MNO, Vladislavova 26, Praha 1. Redakce Praha 2 - Vinohrady, Lublaňská 57, telefon 22 36 30. - Řídí Frant. Smolík, nositel odznaku „Za obětavou práci“ s redakčním kruhem (J. Černý, inž. Čermák, nositel odznaku „Za obětavou práci“, V. Dančík, K. Donát, A. Hálek, inž. M. Havlíček, K. Krbec, nositel odznaku „Za obětavou práci“, A. Lavante, inž. J. Navrátil, nositel odznaku „Za obětavou práci“, V. Nedvěd, inž. J. Nováková, inž. O. Petráček, nositel odznaku „Za obětavou práci“, K. Pytner, J. Sedláček, mistr radioamatérského sportu a nositel odznaku „Za obětavou práci“, J. Stehlik, mistr radioamatérského sportu a nositel odznaku „Za obětavou práci“, A. Soukup, nositel odznaku „Za obětavou práci“, Z. Škoda (zástupce vedoucího redaktora) L. Zýka, nositel odznaku „Za obětavou práci“. - Vychází měsíčně, ročně vyjde 12 čísel. Inzerce přijímá Vydavatelský ústav MNO, Vladislavova 26, Praha 1, tel. 23 43 55 1. 154. Tiskne Polygrafia 1, n. p., Praha. Rozšiřuje Poštovní novinová služba. Za původnost příspěvků ručí autor. Redakce příspěvky vrací, jestliže byly vyžádány a byla-li přiložena frankovaná obálka se zpětnou adresou.


©Amatérské radio 1961

Toto číslo vyšlo 5. července 1961

A-23*11296

PNS52

K TÝDNU AFRICKÝCH NÁRODŮ

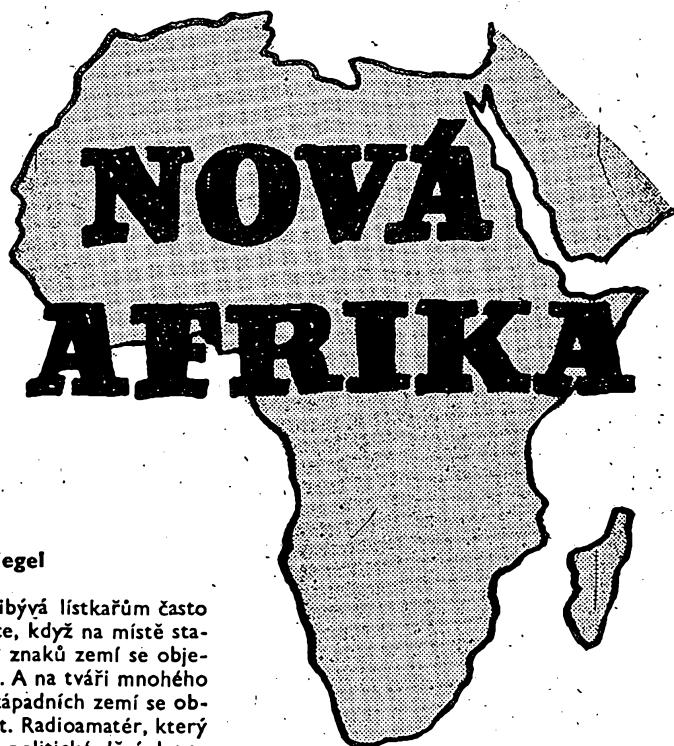

R. Siegel

V poslední době přibývá listkařům často mnoho starostí a práce, když na místě starých a „zaběhnutých“ znaků zemí se objevují stále nové a nové. A na tváři mnohého z listkařů některých západních zemí se objevuje i smutek a lítost. Radioamatér, který by nesledoval světové politické dění, by se mohl domnívat, že tento růst nových znaků je pouhé organizační opatření, související s růstem světového radioamatérského hnutí. Avšak právě smutek a lítost na tvářích některých listkařů západních zemí nám jen potvrzuje, že toto „organizační opatření“ nesouvisí jen s hnutím radioamatérským, ale s hnutím nad jiné silnějším, s touhou a vůlí kolonialisty národnostně porobených a hospodářsky vysávaných národů Afriky a Asie po svobodě, po svržení nenáviděného jha kolonialismu.


A tak tam, kde tato vůle již zvítězila a kde koloniální panství ztratilo svou vládu, tam mizí i v radioamatérském životě symbol poroby a hospodářské závislosti na cizím státě a na místě znaků jako OQ5, OQ0, FQ, ZD4, FQ8 apod. se objevují znaky nové: 9Q5, 9U5, 7G1, 9G1, 5U7. Pod nimi pracují už

nikoliv jako dříve příslušníci koloniální správy a evropské usídlení, ale příslušníci svobodných afrických národů, technici a odborníci budující svou vlast.

Je obecně známo, že odchod kolonizátorů se většinou děl systémem „spálené země“ a že po odchodu specialistů s odborníků v mnohých zemích vznikl velmi tíživý stav, kdy mnohá důležitá zařízení zůstala opuštěná nebo i vůbec scházela. Tu se projevila solidarita zemí socialistického tábora se zeměmi bojujícími o svá práva s kolonialisty a tam, kde africké národy potřebovaly pomoc, tam jim nezištně podaly pomocnou ruku. Typickým případem bylo sabotážní odvolání odborníků ze Suezského průplavu a okamžitá výpomoc vládě SAR ze strany zemí socialistického tábora. Také není žádným tajemstvím, že Federace Mali uzavřela smlouvu o radiofikaci země s ČSSR; že podobnou technickou pomoc poskytuje ČSSR ve spolupráci s NDR Republice Guineji a že jak v egyptské, tak v syrské oblasti SAR pracují výkonné středovlnné a krátkovlnné vysílače československého původu.

To jsou jen namátkou vybrané příklady, kdy moderní spojovací technika, dodaná socialistickými zeměmi, umožňuje rozvíjení těsnějšího styku vlád mladých afrických států s lidem osvobozeným od jha kolonialismu a přináší široké možnosti rozšiřování vědění, kultury a tím urychlování hospodářského rozvoje těchto kolonialisty zpustošených zemí.

Náš znárodněný průmysl plní své úkoly dobře a řada našich pracovníků, kteří dodávají zařízení uvádějí do provozu, vyšla právě z řad svazarmovských kroužků radia a kolektivních stanic. Přenášejí nyní do jiné půdy nejen svoje odborné znalosti, ale i organizační zkušenosti z kolektivní práce v polytechnické výchově a odborného radistického výcviku do zemí našich afrických přátel. Tím jim pomáhají ještě účinněji vytvářet předpoklady k rychlému růstu tak potřebného školeného personálu a budoucích odborníků-radistů a dalších radioamatérů, kteří svými volacími znaky, vysíláními do světa, ukáží, že vůle a síla lidu je nepřemožitelná a konec kolonialismu neodvratný.

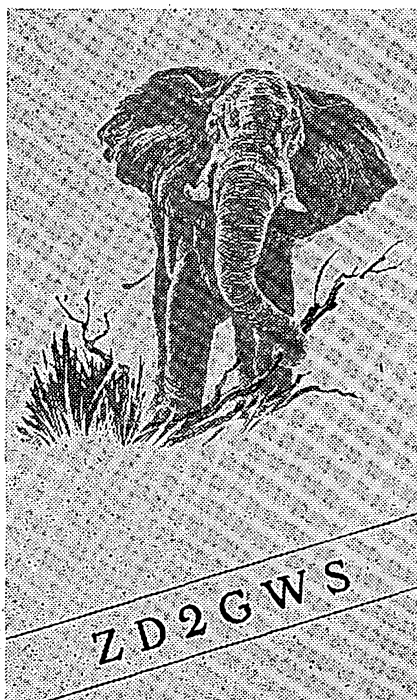

Autor kvesle pro nigerijskou stanici si při návrhu jistě nepomyslel, jak trefně vystihne údalosti našich dnů: Afrika skutečně pleje kolonialismus i s kořeny.

Radioamatérský sport

STÁLE VÍCE UZNÁVÁN

Koncem května uspořádalo předsednictvo sekce radia Ústředního výboru Svazarmu spolu se sekci radia krajského výboru Praha-město aktiv všech pražských radioamatérů s cílem zlepšit činnost a vytvořit předpoklady k zajištění úkolů, vyplývajících pro nás z usnesení II. sjezdu Svazarmu. Podkladem k jednání byla zpráva, kterou přednesl náčelník spojovacího oddělení a tajemník Ústřední sekce s. Karel Krbec.

V úvodu poukázal na akce, které nás čekají ještě v letošním roce – celostátní přebory v honu na lišku, víceboji a rychlotelegrafii. Mezinárodní závod OK-DX-Contest 1960 se bude vyhodnocovat za účasti rozhodčích ze sedmi států. Tito rozhodčí využijí Polního dne k tomu, aby se obeznámili s jeho organizací a proto se podívají na některé kóty. Zájem o letošní PD je velký – k 28. květnu bylo v ČSSR přihláшено obsazení víc než 200 kót – což samo o sobě je už rekordem.

Zúčastníme se také několika závodů v zahraničí – honu na lišku v srpnu ve Švédsku a v září v Moskvě. I u nás plánujeme uspořádání mezinárodních závodů a to buď v honu na lišku nebo víceboji se třemi a možná i šesti státy. Z národních závodů se budou konat závody na krátkých a velmi krátkých vlnách, Závod míru, Radiofonický závod, Den rekordů, závody subregionální, na 435 MHz, pohotovostní závody, TP160. V prosinci pak OK-DX-Contest 1961. Účast na závodech chceme organizovat tak, aby některé

stanice pracovaly na více pásmech s více operátory.

V druhé části referátu hovořil soudruh Krbec o některých změnách: Zrušeny budou výcvikové skupiny telefonistů. V nových výcvikových programech se počítá s rozdělením činnosti do tří stupňů – začátečníci budou pracovat v základních organizacích ve skupině radiofonistů, radiotelegrafistů a radio-techniků; pokročilejší pak ve sportovních družstvech radia s kolektivní stanicí, kde bude činnost orientována na provoz a ve SDR radiotechniky, kde se bude pracovat převážně technicky. V radioklubech se pak bude sdružovat všechna činnost. V Praze jsou specifické podmínky k vytváření specializovaných radioklubů – to však bude záležitost sekce radia krajského výboru Svazarmu.

Druhou změnou, o níž již několik let bojujeme, je uznání radioamatérského sportu, vytvoření výkonnostních tříd s mistrem sportu jako nejvyšším stupněm. V nejbližší době vyjde brožura „Jednotná sportovní klasifikace“, v níž jsou uvedeny výkonnostní třídy všech sportovních odvětví. Mezi nimi je uveden i radioamatérský sport, který je tím uznán za rovnoprávný s ostatními druhy sportu.

V třetí části svého referátu se zabýval soudruh Krbec některými organizačními otázkami. Naše činnost je rozmanitá; máme mnoho různých technických odvětví, pořádáme řadu závodů a sou-
teží na krátkých a velmi krátkých vlnách, v honu na lišku, víceboji atd. A má-li být

tato činnost po všech stránkách úspěšnou, musí být nejen dobře organizačně zajištěna, ale i plánovitá. To znamená, že každá kolektivní stanice, každý radioklub musí mít svou činnost předem plánovanou.


Pro činnost jednotlivých výcvikových skupin, SDR a radioklubů se připravují různé stavebnice – měřicích přístrojů, přijímačů, bzučáků i vysílačů. Bude také vyvinut vysílač pro práci v třídě C s postupným rozšířením pro třídu B. Je připravena výroba konvertorů k přijímačům, což umožní dát téměř všem kolektivním stanicím kvalitní přijímač.

K splnění všech nastávajících úkolů – a nebudou malé – je nutno, aby všichni amatéři přiložili ruku k dílu. Je třeba, aby se na řízení radioamatérské činnosti podíleli amatéři na všech organizačních stupních v ZO, okresech, kraji i na Ústředním výboru.

V diskusi se soudruzi zaměřili na otázku koncesionářů a nutnosti kontrolovat jejich činnost v souvislosti s prodlužováním koncesí. Hlubší výměna názorů se vyvinula mezi předsedou krajského kontrolního sboru s. Bartíkem a několika soudruhy k otázce stability zařízení koncesionářů a jejich případné akceschopnosti. Soudruh inž. Hyan nastínil práci ve specializovaném radioklubu elektroakustiky, který už má na sto členů. Předseda Ústřední sekce s. Zýka poukázal na velmi slabou práci trenérské rady, která nedokázala po celou dobu své existence dosáhnout konkrétních výsledků – naprosto chybí přehled o základně závodníků, trenérů, rozhodčích.

Aktiv byl plodný, i když z pozvaných amatérů-vysílačů z Prahy města se dostavila asi třetina. Kde však zůstalo oněch dalších sto deset radioamatérů, kteří byli pozváni a z nichž jen malé procento omluvilo svou neúčast?!

-jg-

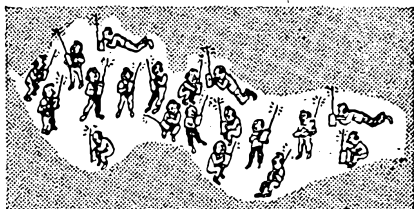

Nešlo by to tak i v jiných posádkách?

V našem vojenském útvaru jsme si založili před rokem radiokroužek, který se přes počáteční těžkosti dobře rozvíjí. Hned ze začátku nastala práce s opatrováním materiálu – něco jsme dostali z vyřazeného vojenského materiálu – přístroje, elektronky – a výzvu: „Ukažte, co umíte“!

Nouzi o ladicí kondenzátory, transformátory a jiný materiál jsme vyřešili svépomocí. Svou činnost propagujeme jednak výstavkou svých prací, jednak kursy. Vojín Bílý, OK1-582, vede kurs tranzistorové techniky a já vedu kurs radiotechniky pro začátečníky. O oba tyto kursy je značný zájem.

Pro poslech na pásmech pro 80 a 40 m máme osmielektronkověsuperhety, upravené z vyřazených leteckých přijímačů, na 28 MHz upravený Emil, na 145 MHz konvertor s 6F32, 6CC31 mf 7,1 MHz, na 435 MHz konvertor s 6CC31, 6H3II, 6Ж1II, mf 30 MHz (Emil). Pro

1250 MHz se připravuje konvertor s 5794, LG1, 2 x 6F32. Odposloucháno máme zatím 65 zemí, ale potvrzeno jen 21.

OK2-8576

● Připravují soběstačné hospodaření.

V radioklubu Brno, OK2KBR se zařizují již jako samostatné hospodařící jednotka. Mají vlastní účet u peněžního ústavu i účetního-aktivistu. Podkladem k soběstačnému hospodaření, na které se přejde během několika příštích let, jsou výnosové akce. Počítají, že jim za rok vynesou dvacet až třicet tisíc Kčs. Značný a stálý příjem budou mít ze školení amatérů pro celou Moravu, stálý příjem bude za zapůjčování zařízení pro rozhlasový vůz – je stálý zájem – za denní poplatek Kčs 80,–. U příležitosti brněnských veletrhů se pořádají různé akce jako např. „Veletržní slalom“ nebo „Závod kluzáků“ na Kníničské přehradě, při čemž amatéři zajišťují rozhlas a výtežek bude kolem 1000 Kčs. Právě proto, že je třeba výnosových akcí k zajištění soběstačného hospodaření klubu, zabývala se rada touto otázkou a uložila členům přemýšlet o akcích, které by byly přínosem. Na všech akcích se mají aktivně podílet kolektivní stanice a podle toho, jak a kolika lidmi se ta či ona stanice do akce zapojila, dostává také finanční dotaci na činnost.

● Radio v Dukelském závodu

22. května uspořádala ZO Svazarmu při ÚV Svazarmu I. kolo Dukelského závodu branné zdatnosti v Praze v Krčském lese. Na startu se sešlo 52 závodníků, kteří bojovali o tituly přeborníků základní organizace. O dobrý průběh závodů se přičinila i kolektivní stanice ÚV Svazarmu OK1KSR, která zajišťovala spojení se střelnicí a granátištěm, takže při doběhu závodníků do cíle byly již známy výsledky z těchto branných disciplín. K tomuto účelu bylo použito přístroje A7B, který obsluhovali ss. Věra Musilová – v cíli, Karel Krbec – z granátiště a Frant. Ježek – ze střelnice.

● Další členové do činnosti. V OK2KBR připravují na zimní měsíce velkou náborovou akci, v níž chtějí podchytit do činnosti na 200 nových členů. Proto také navázali družbu s Krajským domem pionýrů v Brně a vtělením zaji-mavé náplně do soutěže mladých amatérů získají mnoho nových zájemců o činnost. Pro pionýry zorganizují zajímavé terénní závody – jako víceboj a hon na lišku – a ukáží jim prakticky kouzlo amatérského vysílání. Další zájemci budou získáni z jedenáctiletky. Pro ně i pionýry uspořádají kurs RO operátory. Nábor se dělá i na VUT a na zdravotnické škole – na obou těchto školách je zájem o naši činnost.


Z GALERIE našich amatérů

Na předním místě v DX žebříčku najdete značku známého amatéra Emany – OK1SV. Je to amatérské jméno a značka inž. Vladimíra Srdínka, od něhož odvozují svůj amatérský původ všichni radioamatéři daleko široko kolem Chrudimě. Tak jako v něm vznítil zájem o radioamatérskou činnost v roce 1933 známý soudruh Batlička, OK1AB, tak jej vzbudil v nás a my potom v dalších. Eman se sám rád nazývá „amatérským dědkem“; my ho však stavíme pro jeho mladistvý zápal v práci mezi nejmladší.

Začínal jako radioposluchač 619 v roce 1933 a koncesí získal o dva roky později. Jeho první TX, Hartley s jednou RE134 a příkonem 1 W, okouzloval tehdy nejen jeho, ale i nás, kteří jsme byli jeho pozdějšími spolupracovníky. Bylo také proč. S tímto QRP udělal záhy celý WAC na 7 a později na 28 MHz. Byla to doba amatérského pravěku, elektronky byly drahé, o kondenzátorech ani nemluvě. Soudruh Srdínko byl chudým studentem a tak dlouho skládal korunku ke korunce, než si mohl pořídit „QRO“ – patnáctiwattový vysílač s elektronkami Ostar M43, žhavenými přímo ze sítě. Byl to už ECO-PA. S tímto zařízením dělal takové rarity, které my dnes nemůžeme s desítkrát většími příkony dosáhnout. Byly to zejména HI8G, VP2AG, C8RS (zóna 23), AC4AN a další, které jsem si zachytil do svého erpiřského deníku.

Přišla okupace a Emanovi bylo odebráno zařízení. Následovaly výslechy na gestapu v Pardubicích a nové prohlídky v bytě rodičů, z nichž se gestapáci obhacovali. Ani

OK1SV

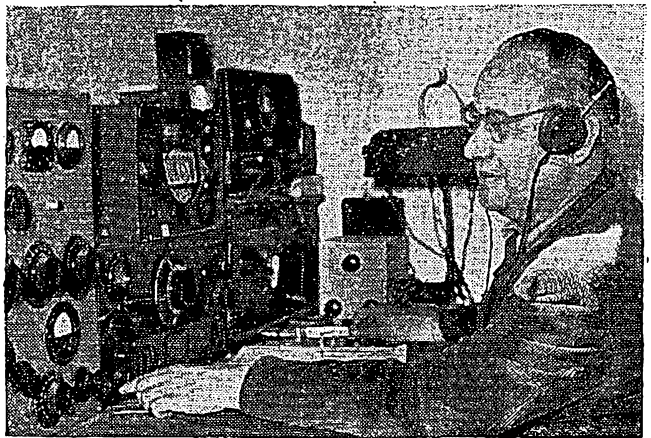

v této době nezahálel. Plánoval nový vysílač a opisoval pilně příručku Dršťák-Forejt-Ševčík, aby mohl po válce začít nejen sám, ale s novými amatérskými kádry.

Myslím, že nejkrásnější na něm bylo, že a bude, že se se svou zálibou nikdy neschovával a že vždy věnoval veliký kus práce kolektivu. A kolektiv se vždy okolo něho nějak utvořil. Sotva odzvonili válce, už se účastnil zakládání odbočky ČAV v Chrudimi a stal se jejím předsedou. Později založil kolektivní stanici OK1KFL v Hlinsku a tam pracuje jako odpovědný operátor. Zároveň je instruktorem výcviku mladých radiových operátorů, členem krajské sekce radia, vede rubriku v krajském časopise „Volá OK1KHK“, přispívá do rubriky DX v Amatérském radiu. Kromě toho má mnoho funkcí v dalších institucích. A při tom má čas i na výstavbu nového zařízení v kolek-

tivní stanici i pro sebe. Sotva uslyšel o nových povolenacích podmínkách, vyvinul nové VFO, se kterým se záhy objeví na pásmu OK1KFL a OK1SV. S dosavadním zařízením a 2x LS50 paralelně na PA stupni získal kromě velmi čestného umístění v DX žebříčku 37 zahraničních diplomů a žádá o osm; pro dalších 16 nemá dosud IRC. V roce 1959 se umístil v OK-DX Contestu jako první OK ve všech pásmech. Jako první na světě získal diplom „P75P“ III. třídy, když dosáhl potvrzených spojení s 51 pásem (podrobnosti o tom viz rubriku OK1CX).

Soudruh inž. Srdínko má úspěchy v práci pro kolektiv i v práci se svou značkou a my všichni se stále od něho učíme. Je mnoho zkušených amatérů v našem Východočeském kraji, kteří se rádi řídí jeho bohatými provozními zkušenostmi. OK1BP

Zajímá nás to a baví

V klubovně vinohradské HŠ na Stali nově třídě je každý čtvrtek od půl páté do půl sedmé – a často i déle – živo. Hlaholí tu dívčími hlasy, z pod zavřených dveří je přes tu chvíli slyšet podivné zvuky ... ty, tá ... ty, ty, tá – ty ... na bzučáku se tu soudružky učí telegrafii. Pod vedením zkušeného instruktora – radioamatéra, který se po návratu ze základní vojenské služby přihlásil do práce na obvodním výboru Svazarmu, pracuje tu v kroužku na deset mladých dívek. Zalíbilo se jim „radio“ a tak si na škole ustavily kroužek. „S výcvikem

jsme začali“ – říká instruktor Bohuslav Plecháček – „v lednu letošního roku a ze zájmu soudružek je vidět, že to půjde. Podle plánu skončíme výcvik telegrafie, příjem i vysílání značek – do konce dubna a pak si soudružky prověří znalosti v terénu, kde budou navazovat spojení i za ztížených podmínek. A až pojedou v létě na prázdniny do stánového tábora, jistě využijí svých radiových znalostí k různým branným hrám. Tato jejich práce bude nejlepší propagací pro nábor nových členek do dalšího kroužku radia na škole.“

O práci mají soudružky zájem. Do

výcviku chodí pravidelně a líbí se jim. Jakmile si osvojí potřebné znalosti, půjdou se podívat do radioklubu Svazarmu, aby tam uviděly skutečnou práci na stanici, techniku navazování spojení, ale i práci v radiodílně. A možná, že některé z nich se zalíbí radiotechnika natolik, že zatouží získat i osvědčení radiotechniky. „Zajímá nás to“ – říkají soudružky – „a nakonec se nám tyto odborné znalosti mohou někdy v životě hodit. Vždyť už dnes továrny vítají pracovnice, které mají elektronické znalosti. A těch bude třeba stále víc a víc.“ K. Lambert



V hodinách civilní obrany se seznamují dívky s přepojovačem TP 25; učitelka Vlčková známkuje žákyni při zkouškách na základě praktických znalostí se zapojováním přístrojů



Posluchačky kroužku soudružky. Bílková, Kolářová, Burdová, kterým instruktor Bohouš Pecháček vysvětluje práci s bzučákem

AKO NADVIAŽEME SPOJENIE

● Zaktivizovat činnost tam, kde delší dobu vázla, není lehké. O tom se takřka denně přesvědčují ti, jimž osud rozvoje radioamatérské činnosti v Praze není lhostejný.

● Nelze říci, že by amatérská činnost v obvodu města Prahy byla do března t. r. soustavně řízena. Sekce radia, která měla být poradním i výkonným orgánem krajského výboru Svazarmu Praha město, neplnila tuto svou funkci tak, jak jí to ukládá řád sekci a potřeby hnutí. Navíc do schůzí sekce chodili nanejvýš dva-tři soudruzi! Stryk s obvodů byl slabý a proto také nebyl ucelený přehled o počtech, práci a stavu členů, koncesionářů, sportovních družstev radia i kolektivních stanic. Proto také asi vázlo ustavování sekci radia v obvodech; z deseti obvodů jsou sekce ustaveny pouze ve třech. Až na zajišťování větších spojovacích služeb byla jiná činnost sekce veškerá žadná!

● Kde byly příčiny této neutěšené situace? Především a hlavně v lidech. V sekci nebyli natolik iniciativní, aby se dovedli vyrovnat a nedostatky a zajišťovat trvalý rozvoj činnosti. Proto se asi také nehledaly cesty, jak pracovat zajímavěji a pro nejšířší vrstvy občanů i poučavěji. Je až s podivem, že se k práci nepodchylovali ve větším počtu koncesionářů, jichž jsou ve městě téměř dvě stovky. Vždyť jsou to odborně nejvyspělejší členové a při tom koncesní podmínky jim přímo ukládají aktivně pracovat ve Svazarmu. Mnozí z nich se raději zapojují do práce v Ústřední sekci, než aby pomáhali v krajské sekci rozvíjet výcvikovou a sportovní činnost.

● Jakmile dospěla situace tak daleko, že krajské sekci hrozilo rozpadnutí, zmobilizovala Ústřední sekce spolu s krajským výborem aktiv radioamatérů, jehož se zúčastnili členové Krajské sekce a náčelníci obvodních radioklubů. Na aktivu byla rozebrána situace a vyvozeny z ní důsledky. Pozornost se zaměřila především k vytvoření podmínek k lepší práci, jak po stránce výchovné, výcvikové a sportovní činnosti, tak i s hlediska zaktivizování krajského kontrolního sboru a zvýšení aktivity OK. Bylo také rozhodnuto, že návrhy na udelování nebo prodlužování koncesí budou provádět sekce radia nebo radiokluby příslušné podle bydliště žadatele. Projednány byly hlavní úkoly, vyplývající z plánu činnosti na letošní rok a zajištění jejich plnění. Dále uvidíme, zda aktiv splnil svůj úkol; myslíme, že se stal mezníkem k dalšímu oživení radioamatérské činnosti v Praze. Byla postavena nová sekce krajského výboru Svazarmu v čele s šestičlenným předsednictvem, v níž jsou také náčelníci obvodních radioklubů.

● „Mnohé je už za námi“ – říká předseda krajské sekce radia s. Karlik – „a dnes jsme v období výstavby. Není ještě všechno takové, jaké by mělo být. Na schůzích sekce nebývá vždy účast, zejména náčelníků klubů, stoprocentní. Věci neprospívá ani to, že krajský výbor Svazarmu nemá dosud instruktora pro radiovýcvik. Tím je také sekce bez tajemníka.

● V důsledku toho, že nepracují v obvodech sekce radia, vázne také soustavně informování sportovních družstev radia i kolektivních stanic o mnohých, zejména organizačních věcech. Například v hnutí není stále jasno v otázkách financí. Některá SDR nebyla včas seznámena s tím, že je nutno v termínu odevzdat finanční plán a plán materiálního zabezpečení, vypracovaný na základě plánu činnosti na příští rok. Bez tohoto plánu nelze nárokovat nákup nutných zařízení i materiálu ve výcvikovém roce 1962.

● Základem činnosti je plán, vypracovaný na II. pololetí t. r. K tomu, aby byl dostatek dorostu i trvalých zájemců o naši dnešní i budoucí činnost, začínáme vytvářet předpoklady. Ještě v letošním roce, v září, bude zorganizováno školení radio-technických instruktorů. V roce 1962 bude uspořádáno šest až sedm kursů různých našich odborností, v nichž se vyskládá dostatek instruktorů pro vedení základních technických kursů v jednotlivých obvodech. Začátkem téhož roku se připravuje ve spolupráci s krajským kontrolním sborem školení předsedů sekci radia, náčelníků radioklubů a zodpovědných operátorů kolektivních stanic.

● Právě proto, že Praha má specifické podmínky k zakládání specializovaných klubů, budeme orientovat naši činnost i tímto směrem. Na podzim připravujeme zřízení klubu polovodičové techniky, který slibil vést inž. J. Cermák z OK1KCA. Uvažujeme také o zřízení klubů krátkých a velmi krátkých vln se zaměřením na techniku, nikoliv na provoz.

● K zaktivizování amatérské činnosti jistě napomohou i pravidelné týdenní schůzky radioamatérů. V rámci těchto schůzek se budou pořádat různé besedy a přednášky k aktuálním technickým problémům i volné diskuse k jiným radiotechnickým i provozním nebo organizačním a dalším otázkám. Budou místem k výměně konstruktérských zkušeností.

● V celku lze říci, že jsme za čtvrt roku vykonali kus práce. Opatřili jsme si přehled o radioamatérské situaci v kraji, a dali jsme náčelníkům obvodních radioklubů seznamy kolektivních stanic a koncesionářů, aby věděli, na koho se mají v případě potřeby obrátit. Připravili jsme radu pro nastávající klub polovodičové techniky, a zorganizovali instruktorů náčelníků OK a sekci o materiálním hospodaření. Snažíme se novými formami i metodami rozvíjet činnost tak, aby probouzela větší a větší zájem“.

Všeobecně sú známe dva postupy, ktoré sa bežne používajú: voláme všeobecnú výzvu, alebo počúvame a hľadáme stanice, ktoré volajú všeobecnú výzvu a potom ich zavoláme. Teraz by sme si trochu pohovorili o druhom spôsobe.

Po zapnutí prijímača si rozmyslíme, na ktorom pásme budeme pracovať (s ohľadom na podmienky šírenia rádiových vln), nájdeme si pásmo a niekoľko minút počúvame pri zbežnom, dosť rýchlym prebehnutí celého pásma. Všimame si pritom, pre ktoré smery sú lepšie podmienky, ktoré stanice sú silnejšie počuť. Potom si už hľadáme tú „svoju stanicu“, ktorú chceme zavolať. Voláme jednak stanice, ktoré volali CQ, alebo také, ktoré končia spojenie. Základným predpokladom je, aby sme sa ešte behom vysielania tejto stanice naladili potichu na jej kmitočte a ihneď potom, čo prejde na príjem, ju zavolali. Voláme čo najkratšie, podľa skutočnej potreby. Minimum je dať raz značku protistanice, raz DE, raz svoju značku a znak K. Maximum je vyslať znaky šesťkrát.

Vzor volania je teda: OK1XXX OK1XXX DE OK3YYY OK3YYY PSE K. Ak voláme stanicu blízko, o ktorej predpokladáme, že nás dobre počuje, stačí zavolať krátko (1–2 x znaky), ak ide o stanicu vzdialenú, alebo z takého smeru, kde naša anténa nevyžiaruje dosť dobre, alebo ak predpokladáme, že stanicu volajú viaceri naraz, voláme dlhšie, ale nie viac ako šesťkrát. Prečo? Ak nás protistanica počuje, z šesťnásobného opakovania našej značky ju prečíta i za značného rušenia. Ak nás nepočúva, t. j. vybral si inú volajúcu stanicu, zbytočne dlhým volaním ju rušíme. Tu si spomínam na Dannyho VP2VB, ktorý spojenia obmedzil na výmenu RST. Kým ho jeden OK prestal volať (dával asi 15 x znaky), mal už tri spojenia za sebou.

Všimame si tiež, akou rýchlosťou stanica volá výzvu: zavoláme ju asi rovnakou rýchlosťou. Ďalej pozorujeme tiež, či nevolá výzvu smerovú, napr. CQ DX, o čom by som sa trochu rozpísal. V amatérskych príručkách sa DX definuje ako stanica a) vzdialená viac ako 3000 km, b) stanica z iného svetadielu. Myslím, že ak počujeme stanicu, ktorá volá CQ DX a vyhovuje iba jednej z uvedených požiadaviek, t. j. je z Európy, ale 3000 km vzdialená, alebo naopak, je z iného svetadielu, ale bližšie než 3000 km, bude najlepšie, keď jej dáme pokoj a zbytočne ju nedráždime, h. j. Poukážeme radšej konkrétne: taký TF5TP, FA8RJ, alebo aj ST2AR a stanica UA9 keď volajú CQ DX, nechcú pracovať s európskymi stanicami! Každému amatérovi vrele odporúčam plne rešpektovať smerové výzvy a nikdy nevolat stanicu, ktorá volá napr. CQ AFRICA, i keď je to snáď stanica z vzácnnej zeme, s ktorou ešte nepracoval. Môže sa totiž stať, že si táto stanica vedie tzv. čiernu listinu, na ktorú zapisuje takýchto „rušiteľov poriadku“ a potom alebo o) s nimi nadviaže spojenie, b) spojenie síce urobí, ale nepoše QSL, čo je ešte horšie.

Ak ideme volať vzácnu stanicu, hlavne DX expedície, všimame si ich prevádzky. Väčšinou určuje, kde ju treba volať, na pr. CQ dáva TEN UP alebo FIVE DWN. UP značí hore, DWN dolu a predchádzajúce slovo (ten = desať, five = päť) alebo číslo udáva hodnotu v kHz. Ak to stanica nedáva, všimame si, kde počúva, t. j. kde nájdeme protistanice, s ktorými je v spojení a voláme po skončení spojenia na ich kmitočte. Nemá cenu strátiť nervy po počutí nejakej vzácnnej stanice a začať bezhlavo volať naladený do jej nulových záznejov (čo sa dosť často

deje). Vzácnny DX skoro nikdy na svojom kmitočte nepočúva, teda voláme zbytočne. Niečo však predsa dosiahneme týmto počínaním: rušíme ostatným stanicám príjem DX stanice a tie nás potom dlho v „dobrom“ spomínajú.

Bežné stanice voláme naladení presne na ich kmitočte, alebo niekoľko sto Hz vedľa (po ich CQ).

Ak voláme stanicu, končiacu spojenie, dobre si všimneme, či vyslala znak SK – prv ju nevoláme. I po vyslaní znaku SK pozorujeme, či ešte niečo nevyslala protistanica, ktorá s ňou končí spojenie. Ak áno, radšej počkáme. Odporúča sa volať na kmitočte (alebo blízko) protistanice, lebo tam má stanica, ktorú voláme, naladený prijímač. Rozhodne nikdy nevoláme behom spojenia – je to jedna z ciest ako sa dostať na čierne listiny! Nemá tiež cenu volať stanice, ktoré skončili spojenie a dali CL. Tento znak totiž značí, že uzavreli stanicu, teda aj vypnuli prijímač... Ak sa nám stane, že stanica, ktorú sme volali, neodpovedá nikomu, môžeme ešte raz-dvakrát opakovat volanie. Viackrát to nemá cenu, lebo ak stanica po dobu dlhšiu ako po dve minúty nikomu neodpovedá, obvyčajne to značí, že alebo vypla vysieláč, alebo sa preladila inde.

Teraz ešte niečo o druhom spôsobe nadväzovania spojenia, o volaní CQ. Odporúčam trikrát opakovat CQ-CQ CQ DE OK3YYY OK3YYY a potom PSE K. Nemá cenu opakovat viac než 5 x CQ bez podpisu alebo dávať viac než 4 x značku za sebou. Uvedomte si, že dlhým volaním CQ otráivate tie stanice, ktoré Vás počúvajú a majú v úmysle vás zavolať, čo si rozmyslia a radšej si nájdu iný protájšok. Pri zahajovaní prevádzky na stanici odporúčam najprv zapnúť prijímač, počúvať, nájsť si voľný kmitočet a až potom začať vysilať. Z prevádzky na 80 m pásme sa domnievam, že mnohé stanice zapnú vysieláč, začnú volať CQ a až potom zapnú prijímač, čím chcú asi dosiahnuť popularity svojím originálnym postupom.

Volaniu CQ pred počúvaním iných stanic ako taktike možno dať prednosť, ak má stanica dostatočne silný signál, ináč je vždy výhodnejšie vyhľadávať iné stanice.

Vždy si dobre rozmyslite, kým začnete volať smerovú výzvu. Čo si máme myslieť o stanici, ktorá o 1600 SEČ volá na 3520 kHz CQ DX? Nie je to zbytočné plytvanie energiou a časom a takisto, i zbytočné obsadzovanie i tak preplnených pásem? Najprv treba sa presvedčiť, či sa na pásmo stanice zo žiadaného smeru alebo aspoň jeho blízkosti vôbec vyskytujú. Nestačí si nalisto-vať posledné AR s predpoveďami podmienok, a podľa nich volať CQ VK/ZL, keď sú práve podmienky pre Afriku, hoci predpovede tvrdia, že by mali byť podmienky na VK. Treba si uvedomiť, že predpovede sú dlhodobé a platia iba rámcovo; nemôžeme od OK1GM žiadať, aby nám o dva mesiace predom presne predpovedal ionosférické poruchy a iné nepravidelnosti v šírení vln.

Podobné plytvanie časom je napr. za-úžívané v priebehu mesiaca júla, keď stanice, ktoré usilujú o dosiahnutie diplomu SOP, volajú celú hodinu CQ UQ2, keď vedia, že je týchto stanic na 7 MHz málo. Myslím, že je rozumnejšie počúvať a nájsť si hľadané stanice a zbytočne nepreplňovať pásmo.

Rád by som tieto články písal v styku s čitateľmi, prosím preto, aby ste návrhy, pripomienky a kritiky zasielali na adresu dr. Henrich Činčura, Šamorín – zdravotné stredisko, detská ambulancia.

František Hlinka


Mechanické provedení

Uvnitř zvýšené části kostry jsou ovládací prvky (3 přepínače, 2 potenciometry a dvojité tlačítko) a pod nimi na izolační destičce zbývající odpory a germaniová dioda. Přepínače, tlačítko a destička s odpory jsou sestaveny jako samostatný celek. Jejich složité zapojení provedeme mimo přístroj a konečná

Další důležitou součástí je převodní stupnice, upevněná ke kostře dvěma závěsy tak, že se nechá překlápět. Je sestavena ze dvou krycích umaplexových destiček, mezi nimiž je otočně uložen

Zapojení

Měření odporů i kapacit se provádí Avometem na rozsahu 60 mV, přičemž má měřidlo podle [21] vnitřní odpor asi 270 Ω a 60 mV – 0,22 mA pro plnou výchylku. Použití tohoto (jinak zaned-

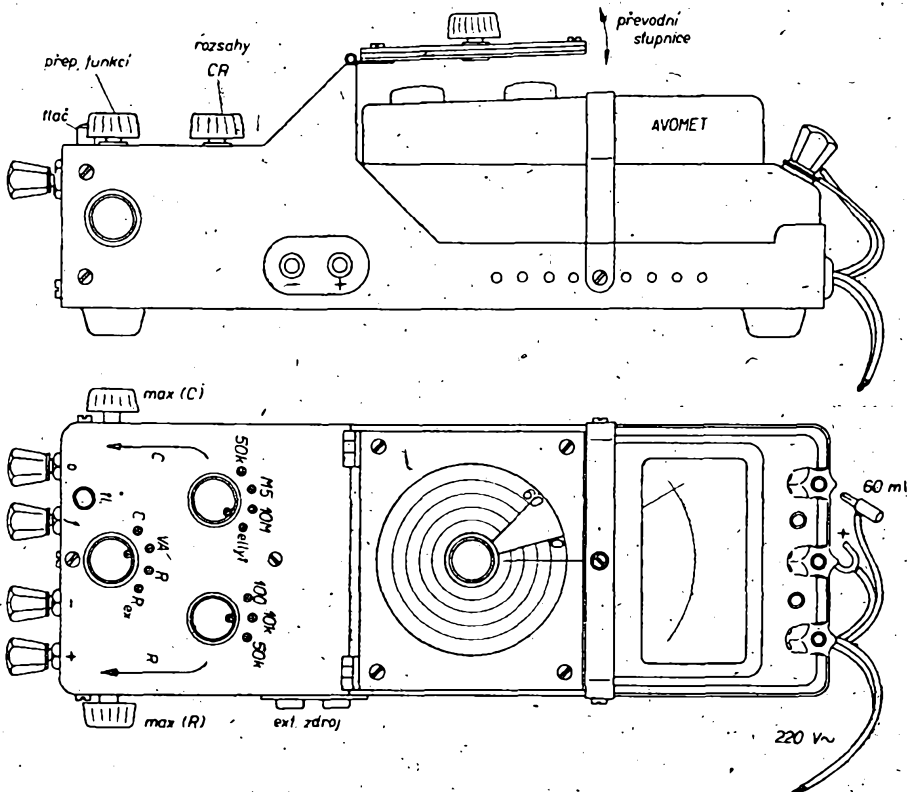

Obr. 1. Celkové uspořádání doplňku pro měření R a C Avometem

bávaného) rozsahu přináší několik výhod. V prvé řadě je to značná citlivost přístroje v oboru velkých odporů a malých kapacit. Dále je podstatně usnadněna manipulace při měření R a C , kdy je třeba dbát pouze na to, aby byl funkční prepínač Avometu nastaven na rozsah V . Na poloze prepínačů rozsahu nezáleží.

Schéma zapojení přístroje je na obr. 2, podle něhož si krátce popíšeme jeho činnost.


Obor měření se volí hvězdicovým přepínačem se třemi sékcemi, jehož polohy jsou uspořádány takto: $C - VA - R - R \text{ ext. zdroj}$.

V poloze „C“ je uzavřen síťový okruh a Avomet připojen přes usměrňovač paralelně k odporu $1\text{ k}\Omega$, na němž vyvolá proud, tekoucí měřeným kondenzátorem, napětí úměrné jeho kapacitě.


V poloze „VA“ jsou vypnuty všechny zdroje i oba přívody k Avometu, takže jej lze používat k původnímu účelu.

V poloze „R“ je uzavřen zdroj vestavěných baterií, ostatní zdroje jsou vypnuty a Avomet připojen k obvodům ohmmetru.

V poloze „*R ext. zdroj*“ jsou síť i vestavěné baterie vypnuty a je uzavřen okruh externího zdroje. Připojení Avometu zůstává stejné jako v poloze „*R*“.

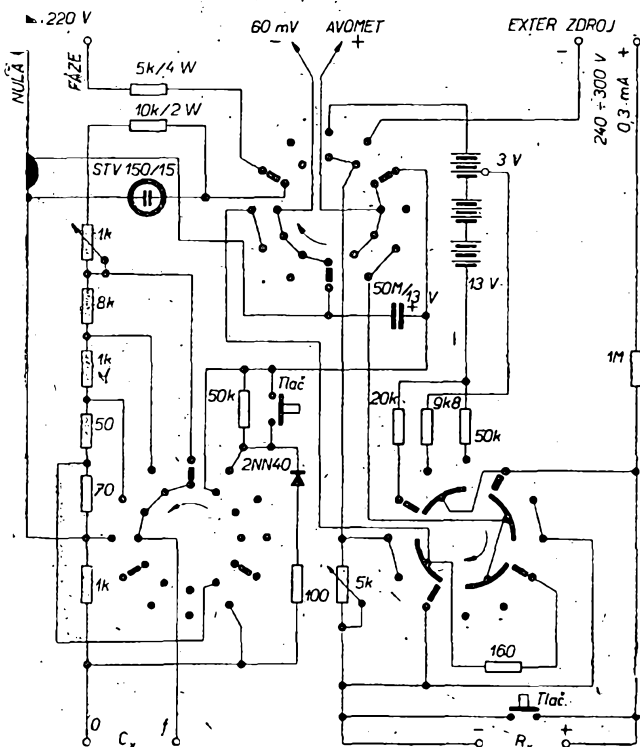

*Obz. 2. Zapojení doplňku.
Funkční přepínač zakreslen
v poloze „C“, přepínač
rozsahů C v poloze „50k“,
přepínač rozsahů R v po-
loze „100“.*

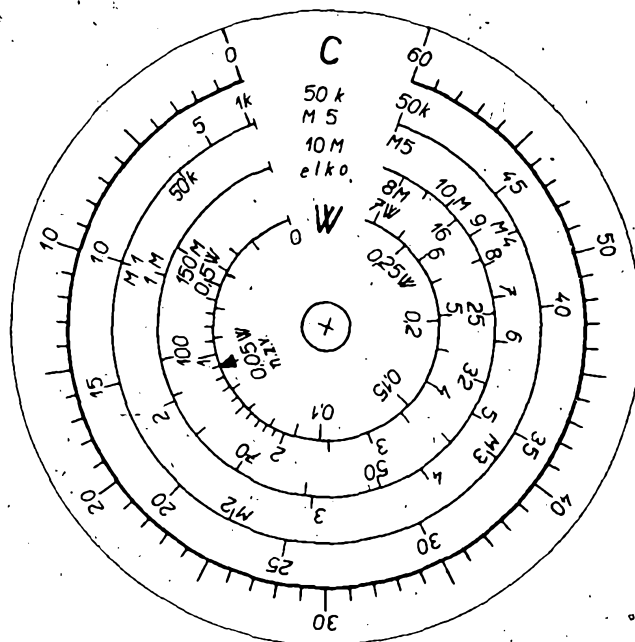190 *Anaširski* **RADIO** 7
61

hroty a po změření kapacity odpojíme přístroj od sítě vytažením vidlice.

Při měření odporů a kapacit v univerzálních přístrojích je třeba se vždy přesvědčit o odpojení proměřovaného přístroje od sítě, jinak hrozí nebezpečí úrazu a zničení měřidla.

Měření ní výstupního výkonu

Pro tento účel je přístroj opatřen pouze převodní stupnicí W (obr. 3), vypočtenou pro obvyklý zatěžovací odpor 5Ω . Tento odpor, dimenzovaný na $8 W$, vestavíme nejlépe do kovové děrované trubky s přívody.

Měření výstupního výkonu v rozmezí 0 až $7 W$ provádíme podle obr. 4. Správné hodnoty naměříme pouze při sinusovém výstupním napětí.

Pro jiný zatěžovací odpor (R') než 5Ω (R) přepočteme výstupní výkon vynásobením hodnoty, zjištěné na stupnici W , koeficientem

$$k = \sqrt{\frac{R}{R'}}$$

O měření příkonu elektrických spotřebičů voltmetrem viz [28, str. 416]. Pro tento případ ovšem uvedená stupnice neplatí.

Stupnice a cejchování

Při měření R , C , W odečítáme na „stejnoseměrné“ šedesátidílkové stupnici Avometu výchylku v počtu dílků s přesností, odpovídající účelu měření. K vyjádření této výchylky v jednotkách R , C , W slouží převodní stupnice (obr. 3).

Stupnice odporů je zhotovena podle výpočtu [1, 2, 5, 9]. Hodnoty pro Avomet jsou uvedeny v tab. 1. K výpočtu použijeme vzorce:

pro rozsah 100Ω

$$d = \frac{R_x : R_n}{(R_x : R_n) + 1} \cdot 60,$$

pro rozsah $10 k\Omega$, $50 k\Omega$

$$d = \frac{R_n}{R_n + R_x} \cdot 60$$

(d = výchylka dílků, R_x = měřený odpor, R_n = odpor ohmmetru 100Ω , $10 k\Omega$, $50 k\Omega$).

Stupnice kapacit získáme ocejchováním hotového přístroje pomocí kondenzátorů, které máme po ruce. Nejprve se přesvědčíme ohmmetrem o jejich nepatrném svodu a pak si poznamenejme výsledky jednotlivých měření. Po získání co největšího počtu údajů na každém rozsahu nakreslíme si na milimetrový papír cejchovné křivky. Ty pomohou vyloučit nepravděpodobné hodnoty a odhadnout výchylku pro ty kapacity, které nemáme k dispozici. Tuto práci musí provést každý samostatně. Průběh stupnic je ovlivněn jednak odpory děličů, jednak charakteristikou použité diody. Při cejchování musí být regulační odpor nastaven tak, aby na rozsahu „elko“ byla právě plná výchylka.

Stupnice výstupního výkonu jsou vypočteny ze vzorce $U = \sqrt{W \cdot R}$ pro zvolené stupně výkonu a obvyklý zatěžovací odpor $R = 5 \Omega$. Protože máme na převodních stupnicích pouze „stejnoseměrné“ základní dělení, musíme na ně převést vypočtené U . Nejlépe to provedeme tak, že pomocí potenciometru, připojeného ke svorkám ohmmetru, nastavíme vypočtené U na střídavé stupnici $1,2 V$ a $6 V$ a přitom co nejpřesněji určíme příslušný počet dílků na stupnici pro stejnosměrné rozsahy. Hodnoty sestavíme do tabulky (viz tab. 2).

Tabulka 1. Hodnoty pro konstrukci stupnic ohmmetru

Rozsah 100Ω		Rozsah 100Ω	
Ω	dílků	Ω	dílků
0	0	120	32,7
2	1,2	130	33,9
4	2,3	140	35,0
6	3,4	150	36,0
8	4,5	160	36,9
10	5,5	170	37,8
12	6,4	180	38,6
14	7,4	190	39,3
16	8,3	200	40,0
18	9,2	220	41,3
20	10,0	240	42,4
25	12,0	260	43,3
30	13,8	280	44,2
35	15,6	300	45,0
40	17,2	350	46,7
45	18,6	400	48,0
50	20,0	500	50,0
60	22,6	600	51,5
70	24,7	700	52,5
80	26,7	800	53,5
90	28,4	900	54,0
100	30,0	1000	54,5
110	31,4	∞	60,0

Tabulka 1. Hodnoty pro konstrukci stupnic ohmmetru

10 k Ω - rozsah - 50 k Ω			10 k Ω - rozsah - 50 k Ω		
k Ω	dílků	k Ω	k Ω	dílků	k Ω
0,0	60,0	0	12	27,3	60
0,2	58,8	1	13	26,1	—
0,4	57,7	2	14	25,0	70
0,6	56,6	3	15	24,0	—
0,8	55,5	4	16	23,1	80
1,0	54,5	5	17	22,2	—
1,2	53,6	6	18	21,4	90
1,4	52,7	7	19	20,7	—
1,6	51,8	8	20	20,0	100
1,8	50,9	9	—	18,8	110
2,0	50,0	10	—	17,6	120
2,2	49,2	11	25	17,2	—
2,4	48,4	12	—	16,7	130
2,6	47,7	13	—	15,8	140
2,8	46,9	14	30	15,0	150
3,0	46,2	15	—	14,3	160
3,2	45,5	16	—	13,6	170
3,4	44,8	17	35	13,3	—
3,6	44,1	18	—	13,0	180
3,8	43,5	19	—	12,5	190
4,0	42,8	20	40	12,0	200
4,5	41,4	—	45	10,9	—
5,0	40,0	25	50	10,0	250
5,5	38,7	—	60	8,6	300
6,0	37,5	30	70	7,5	—
6,5	36,4	—	80	6,7	400
7,0	35,3	35	90	6,0	—
7,5	34,3	—	100	5,5	500
8,0	33,3	40	200	2,9	1M
8,5	32,4	—	300	2,0	—
9,0	31,6	45	400	1,5	2M
9,5	30,8	—	500	1,2	—
10,0	30,0	50	1M	0,6	5M
11	28,6	—	∞	0,0	∞

Tabulka 2. Hodnoty pro konstrukci převodní stupnice výstupního výkonu

rozsah 1,2 V ~			rozsah 6 V ~		
W	V ~	dílků =	W	V ~	dílků =
0,01	0,223	4,2	0,3	1,22	6,0
2	0,316	8,0	0,4	1,41	7,8
3	0,387	11,5	0,5	1,58	9,2
4	0,447	14,3	0,6	1,73	10,7
0,05	0,500	17,0	0,7	1,87	12,0
6	0,547	19,7	0,8	2,00	13,2
7	0,590	22,0	0,9	2,12	14,7
8	0,630	24,6	1,0	2,23	15,9
9	0,670	27,0	1,1	2,43	16,9
0,10	0,705	29,3	1,2	2,44	18,0
11	0,740	31,3	1,3	2,55	19,1
12	0,775	33,3	1,4	2,64	20,3
13	0,805	35,2	1,5	2,74	21,4
14	0,837	37,0	1,6	2,82	22,3
15	0,865	38,8	1,7	2,92	23,3
16	0,895	40,7	1,8	3,00	24,1
17	0,922	42,5	1,9	3,08	25,0
18	0,949	44,0	2,0	3,16	25,9
19	0,975	45,8	2,5	3,53	30,1
0,20	1,000	47,3	3,0	3,87	34,0
21	1,025	49,2	3,5	4,18	37,8
22	1,050	51,0	4,0	4,47	41,5
23	1,072	52,5	4,5	4,74	44,8
24	1,095	54,0	5,0	5,00	47,8
25	1,120	55,7	5,5	5,25	51,0
26	1,140	56,9	6,0	5,48	53,5
27	1,160	58,0	6,5	5,70	56,3
28	1,182	59,1	7,0	5,92	59,0
29	1,200	60,0			

Před konečným nakreslením si podle možnosti ověříme stupnici kapacit podle některého továrního měřidla. U ohmmetru má smysl jen změření správné hodnoty normálů $10 k\Omega$, $50 k\Omega$, $1 M\Omega$ a ověření rozsahu 100Ω . To můžeme udělat dodatečně bez vlivu na přesnost vypočtené stupnice.

Nakonec upozornění: výpočty v tab. 1 a 2 byly provedeny logaritmickým pravitkem a zaokrouhlovány, takže nelze zaručit jejich přesnost.

Závěr

Manipulace s přístrojem je jednoduchá, přehledná a bezpečná. Jeho pohotovost k měření napětí, proudu, odporů a kapacit umožňuje plné uplatnění při stavbě a opravách přístrojů. Přitom náklady na potřebný materiál nepřesahují $100 K\check{s}$.

Literatura:

- [1] Pacák: Měřicí metody a přístroje pro radiotechniku (1949).
- [2] Melezník: Základy radiotechnického měření (1959).
- [3] RA 1948, str. 71: Jak zapojit ohmmetr.
- [4] E 1950, str. 8: Snadné měření indukčnosti a kapacity.
- [5] E 1951, str. 118: Univerzální měřicí přístroj.
- [6] AR 1952, str. 25: Měření elektrolitických kondenzátorů.
- [7] AR 1953, str. 55: Univerzální volt-ampér-ohmmetr.
- [8] AR 1953, str. 110: Přístroj na měření kapacity elektrolitických kondenzátorů.
- [9] AR 1954, str. 197: Ohmmetr - výpočet stupnice.
- [10] AR 1955, č. 2, 3 obálka: Měření odporů.
- [11] AR 1955, str. 171: Přístroj na měření kapacit.
- [12] AR 1955, str. 263: Měření odporů a kapacit Avometem.
- [13] AR 1956, str. 7: Univerzální měřicí přístroj.
- [14] AR 1956, str. 182: Rychlé měření kapacity.
- [15] AR 1956, č. 7, obálka: Tabulka reaktanci C a L.
- [16] AR 1957, str. 49: Měření R a C Avometem.
- [17] AR 1960, str. 68: Řešení obvodu ohmmetru s děličem.
- [18] AR 1960, str. 128: Doplněk k měření odporů.
- [19] ST 1953, str. 26: Jednoduchý přístroj pro měření kapacity.
- [20] ST 1955, str. 360: Měřiče stř. a ef. hodnot s Ge diodami.
- [21] ST 1956, příloha k č. 12: Avomet Metra.
- [22] ST 1959, str. 267: Jednoduchý volt-ampér-ohmmetr.
- [23] ST 1959, str. 307: Prosté zapojení není vždy nejlepší.
- [24] ST 1960, str. 60: Přesnost ohmmetru.
- [25] ST 1960, str. 182: Nové měřicí přístroje (Avomet II).
- [26] ST 1960, str. 282: Univerzální měřicí přístroj Metra Unimet.
- [27] Macháček: Rádce instalačního elektro-montéra (1960).
- [28] Kolektiv: Příručka radiotechnické praxe (1959).

(RA - Radioamatér, E - Elektronika, AR - Amatérské radio, ST - Sdělovací technika.)

TRANZISTOROVÝ RC MŮSTIK S MULTIVIBRÁTOREM

Inž. Viliam Rovňák

V rádioamatérskej praxi často treba zmerať odpor alebo kapacitu kondenzátora, z ktorého nápis sa tak ľahko zotrie. Pomocou popisovaného RC mostíka môžeme s dostatočnou presnosťou merať odpory od 10 Ω do 1 MΩ a kapacity od 10 pF do 1 μF. Presnosť merania je aspoň taká, aké sú tolerance bežných rádiotechnických súčiastok, tj. min. ± 10 %. Mostík je osadený tranzistorami, ktoré sú napájané malou okrúhlu bateriou 3 V, teda je nezávislý na sieti. Celý je zostavený do bakelitovej krabičky B6 o rozmeroch 135 × 95 × 60 mm, teda aj dostatočne malý, presný.


Zapojenie

Schéma zapojenia celého prístroja je na obr. 1. Ako vidieť, prístroj sa skladá z dvoch funkčných častí. Napravo od prerušovanej čiary je vlastný mostík bežného zapojenia. V jeho jednej vetvi je prepínač rozsahov. Zmena rozsahu sa dosahuje zmenou odporu tejto vetvi. Odpory $R_5 - R_8$ musia byť vybrané čo najpresnejšie tak, aby skutočne každý nasledujúci bol presne desaťnásobkom predchádzajúceho. Len tak dosiahneme presného súhlasu jednej stupnice pre všetky rozsahy. Prepínač Pr_1 je bežný, najmenej päťpolohový pre cievkové súpravy, s dobrými kontaktami, najradšej robustnými a postriebrenými, aby mali čo najmenší prechodový odpor a malú vzájomnú kapacitu. Odpory R_5 až R_8 majú byť 1–2 %. Odporujeme radšej vhodne kombinovať, aby bola hodnota čo najpresnejšia. V druhej vetvi mostíka je potenciometer P_2 , ktorým sa vlastne mostík vyvažuje. Vyberieme len kvalitný výrobok, čo najväčších rozmerov, najradšej drôtový, ktorý má dostatočne lineárny priebeh. Jeho hodnota môže byť od 50 kΩ do 100 kΩ. Treba pripomenúť, že na akosti potenciometra do značnej miery závisí presnosť merania a teda konečný cieľ našej práce.

V tretej vetvi je prepínač Pr_2 , ktorým volíme rozsahy odporov alebo kapacít. Prepínačom sa raz do obvodu mostíka zapojí odpor R_4 (meranie odporov), raz kondenzátor C_4 (meranie kapacít). Aj tieto majú byť čo najpresnejšie, 1–5 %. Ako prepínač dobre vyhovuje páčkový vypínač, upravený podľa popisu v ďalšej časti. Konečne do štvrtej vetvi sa zapojuje na svorky E–F meraný objekt, teda odpor alebo kondenzátor. Ako indikátor nuly slúžia bežné rádiotech-


nické slúchadlá (2000–4000 Ω), ktoré sa pripojujú do diagonály mostíka na zdieľky C–D.

Popísaný mostík, keďže ním máme merať aj kapacity, musí byť napájaný striedavým prúdom. Podobné mostíky, zhotovované amatérsky, často riešia zdroj striedavého prúdu pomocou prerušovača jednosmerného prúdu. Ako v ďalšom ukážeme, prístroj sa stane univerzálnejším, ak ako zdroj striedavého prúdu použijeme nízkofrekvenčný generátor. Aby sme overili vhodnosť

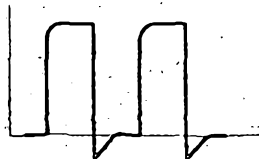

Obr. 2

polovodičových súčastí pre tieto účely, ako aj z dôvodov vyššie uvedených (malé rozmery a váha, nezávislosť na sieťovom napätí), navrhli sme ako zdroj striedavého prúdu tranzistorový multivibrátor. Jeho zapojenie je na ľavej časti obr. 1. Je osadený dvoma tranzistorami 103NU70. Kmitočť sa dá pohodlne ovládať zmenou jedného z odporov v kolektore alebo bázi. V našom prípade sa kmitočť ovláda potenciometrom P_1 v kolektore druhého tranzistora. Z kolektora cez oddeľovací kondenzátor C_3 sa privádza striedavý prúd do uzlov „1“ – „2“ mostíka. Aby náš prístroj bol všestrannejší, použitý multivibrátor má vyvedený výstup na zdieľky AB. Výstupné napätie multivibrátora má tvar podľa obr. 2. Je to priebeh pravouhlý, ktorý obsahuje mimo základného kmitočtu zvukového aj veľký počet vyšších harmonických kmitočtov, zasahujúcich až do oblasti stredných vln rozhlasových. Môžeme teda signálu z multivibrátora používať aj ako kontrolného signálu pri práci na nízkofrekvenčných zariadeniach a taktiež jeho harmonických kmitočtov ku kontrole vysokofrekvenčných častí prijímačov Multivibra-

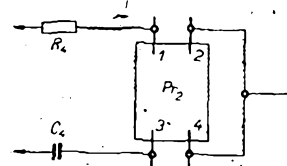


Obr. 3


tor je napájaný z baterie 3 V (typ 220), ktorá sa zapojuje cez vypínač V_1 .


Stavba prístroja

Na prednej stene krabičky B6 sú umiestnené potenciometer P_2 , prepínač rozsahov Pr_1 a volič merania R–C, realizovaný páčkovým prepínačom Pr_2 . Pôvodne prepínač v jednej polohe spojí kontakty 1–2 a rozpojí 3–4. V druhej polohe naopak – rozpojí 1–2 a spojí 3–4. Ak spojíme vodičom kontakty 2–4, potom v jednej polohe sa do vetvi mostíka zapojí odpor R_4 , v druhej polohe kondenzátor C_4 . (Obr. 3.) Na bočných stenách skrinky sú umiestnené jednak potenciometer P_1 na ovládanie kmitočtu multivibrátora, na druhej bočnej stene vypínač baterie V_1 . Na prednej a zadnej stene sú umiestnené svorky a zdieľky pre pripojenie slúchadiel, meraného odporu alebo kondenzátora, ako aj zdieľky AB pre výstup multivibrátora a zdieľky GH pre kľúč, ak použijeme multivibrátor vo funkcii tóngenerátora pre nácvik telegrafnej abecedy. V hornom priestore nad potenciometrom je umiestnená batéria. Ostatné drobné súčasti včítane tranzistorov sú pripájané na montážnej doske a ako celok pripravené pomocou uholníčkov k stenám krabičky asi v jej strede. Odpory $R_5 - R_8$ sú pripájané priamo na kontakty prepínača. Ich voľné konce sú spolu prepojené silnejším medeným vodičom, ktorý potom ide až k bodu 1, teda na zdieľku A. Všetky spoje dobre spájame a celú „drátovačku“ prevedieme silnejším vodičom, aby nevznikali nežiaduce studené spoje a prechodové odpory, ktoré by znížovali presnosť merania. Pri pájaní tranzisto-

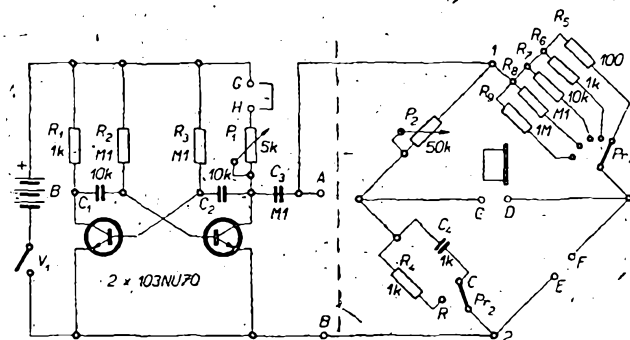

↑ Obr. 1. Obr. 4 →

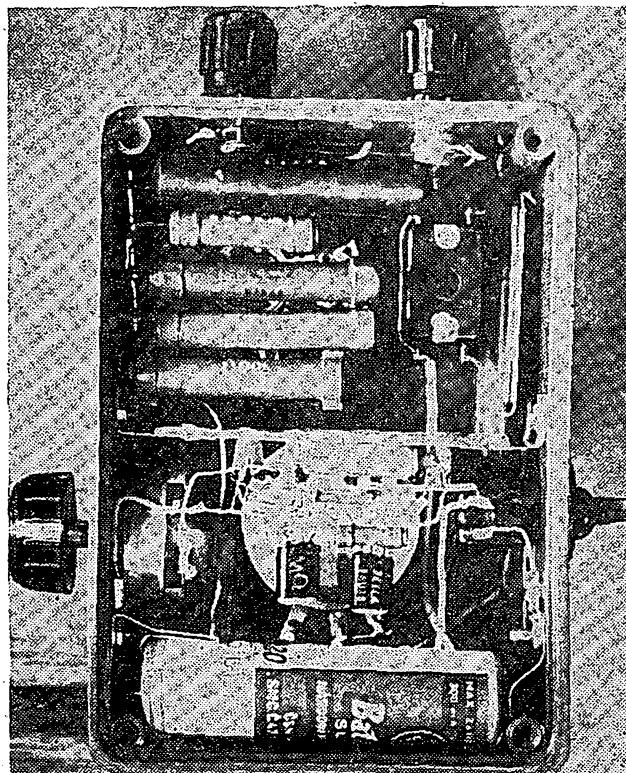

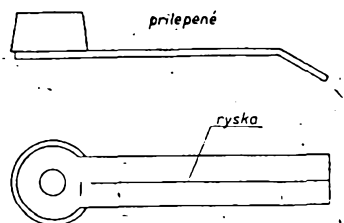


Obr. 5

rov treba postupovať opatrne, aby sa zvýšenou teplotou nepoškodili. O správnom pájaní polovodičových súčastí pozri AR č. 7/1960. Aj keď montáž je, dosť stesnaná, treba dbať na úhľadnosť a čistú prácu, aby aj amatérsky zhotovený prístroj bol „ako z fabriky“. Batéria sa zasúva medzi dve mosadzné perá vhodne formované, tak aby zaručili dobrý kontakt a zaistovali pevnú polohu batérie. Celkové vnútorné usporiadanie prístroja je znázornené na obr. 4.

Uvedenie do chodu a ciachovanie

Po zostavení celého prístroja pečlivo prekontrolujeme zapojenie a keď je všetko v poriadku, zasunieme batériu. Do zdierok *GH* zasunieme spojku, čím ich vodivo spojíme. Potom pripojíme slúchadlá do zdierok *AB* a zapneme vypínač *V₁*. V slúchadlách sa ozve čistý, ostrý tón, ktorého výšku môžeme plynule regulovať potenciometrom *P₁*. Keď rozpojíme zdierky *GH* a miesto spojky pripojíme telegrafný kľúč, môžeme tón prerušovať, čím sa z nášho prístroja stane užitočné zariadenie pre nácvik telegrafie. Ak všetko toto dobre funguje, multivibrátor je v poriadku a prístupíme ku kontrole prístroja ako *RC* mostka. Zapojíme slúchadlá do zdierok *CD* a zdierky *GH* skratujeme. Potom prepne prepínač *Pr₂* do polohy *R* (meranie odporov) a na svorky *EF* pripojíme odpor 1000 Ω. Teraz otáčame potenciometrom *P₂* a snažíme sa nájsť polohu, keď tón v slúchadlách úplne stíchne. Pri pootočení na jednu aj druhú stranu má tón zosilniť. Ak sa nám nepodari vyrovnanie mostka na jednom rozsahu, prepne prepínač *Pr₁* do inej polohy. V jednej z piatich polôh, sa mostík dá určite pohodlne vyrovnať. To isté teraz opakujeme s kondenzátorom 1000 pF pri polohe *C* prepínača *Pr₂*. Tak isto musíme na nicktorom rozsahu nájsť polohu potenciometra, keď tón v slúchadlách stíchne, čiže vyrovnanie mostíka. Ak je toto v poriadku, prístupíme k vlastnému ciachovaniu.

Ciachovanie sa najjednoduchšie urobí pomocou odporovej a kapacitnej dekády. Na čelnú stenu skrinky prilepíme (lepiacou páskou alebo leukoplastom) rysovací papier. Na osku potenciometra nasadíme buď šípku alebo ešte lepšie plexi ručičku s ryskou uprostred, ktorá je pripevnená odspodu na gombík (obr. 5). Pomocou ručičky opíšeme tužkou na papier kružnicu. Teraz pripojíme na svorky *CD* odporovú dekádu. Prepínač rozsahov dáme do polohy *I* (teda tam, kde je pripojený odpor $R_s = 100 \Omega$). Potenciometrom vyhľadáme nulovú polohu (vyváženie mostíka) a na kružnici urobíme značku, vedľa ktorej pripišeme 100. Potom prepne prepínač *Pr₁* do polohy *II* a tak isto vyhľadáme nulovú polohu, urobíme značku, teraz však pripišeme vedľa hodnotu 10. Tak máme ociachované dve hodnoty a to 100 a 10 pre každý rozsah. Jednotlivé polohy prepínača *Pr₁* sú vždy desaťnásobkom predchádzajúcej polohy: Teda

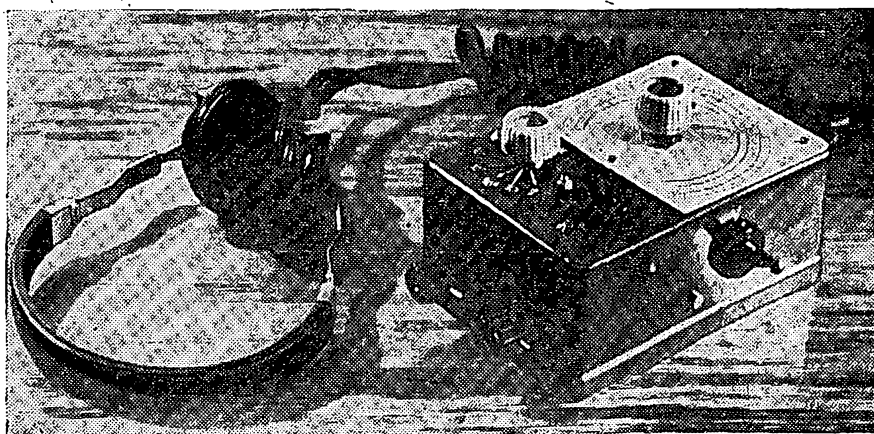

Obr. 6

údaj na stupnici treba násobiť v prvej polohe *I* (priamo odčítať na stupnici), v druhej polohe *II*, v tretej 100, vo štvrtnej 1000 a v piatej polohe 10 000. Ak sú odpory $R_s - R_6$ presné, potom je aj súhlas stupnice pre všetky rozsahy zaručený. Popísaným spôsobom postupujeme aj pri ciachovaní ostatných dekáde. Celkom tak postupujeme aj pri ciachovaní kapacitnou dekádom. Stupnica však pre kapacitné rozsahy bude iná, opačná ako pre odpory. Teda tam, kde je 100 pre odpory, bude hodnota 1 pre kapacitu. Menej skúsení začiatčníci urobia dobre, ak si pri ciachovaní dajú poradiť skúsenejším kamarátom, alebo si ociachujú prístroj v krúžku alebo klube. Po ociachovaní všetkých hodnôt dáme ciachovnú stupnicu dole, pripneme ju špendlíkmi na definitívny kladivkový papier, označíme, stred, opíšeme väčšiu kružnicu a preniesieme všetky značky z ciachovnej stupnice na veľkú kružnicu. Potom pôvodnú stupnicu odstránime a načisto pečlivo tužou vytiahneme novú stupnicu (pre *R* a *C*) v pôvodnej veľkosti, ako bola ciachovná stupnica. Označíme stupnice znakmi *R* a *C* (ako aj prepínač *Pr₂*) a ku jednotlivým dielkom vkusným písmom popíšeme príslušné hodnoty. Potom celú stupnicu pomocou fixírky nastriekame priehľadným acetonovým lakom, aby sa tušom písané značky a čísla nezotrel. Taktiež označíme násobky v jednotlivých polohách prepínača rozsahov *Pr₁* (teda $\times 1, 10, 10^2, 10^3$ a 10^4). Potom definitívne pripevníme stupnicu ku skrinke, nasadíme gombík s ukazovateľom, nastavíme na dekáde 100, vyrovnáme mostík a v tejto polohe na značke 100 pri rozsahu $\times 1$ zaistíme gombík.

Tým je prístroj hotový a schopný merať odpory a kapacity. Popisovaný prístroj, na čo treba upozorniť, však nemerá čisto ohmický odpor, ale impedanciu, t.j. odpor pri striedavom prúde, kde k ohmickému odporu sa družia ešte kapacitný a indukčný odpor. Ale ako sme už v úvode povedali, meranie s presnosťou 10 % je v rámci výrobných tolerancií bežných rádiotechnických súčastí, čiže pre všetky bežné rádiotechnické potreby je presnosť postačujúca.

Literatúra

- [1] R. F. Shea: Základy transistorových obvodů, SNTL, 1958.
- [2] B. Kleskeň: Merania v rádiotechnike, SVTL, 1957
- [3] J. Lukeš: Transistorová elektronika

Magnetofony čs. výroby

Na čtené dotazy otiskujeme technické charakteristiky nahrávačů naší výroby:

Sonet

Rozměry 348 × 190 × 287 mm; váha 12 kg včetně příslušenství – plné cívky, konektorů, mikrofonu; 2 stopy; rychlost posuvu 9,53 cm/vt; kmitočtový rozsah 70–10000 Hz; cívky o $\varnothing$ 12 cm pro pásek CH; indikace modulační úrovně magickým vějířem EM81; ovládání šoupátky s možností dálkového řízení lanky (bowdenem); jeden vstupní konektor; přepínání dvojí citlivosti páskou; cena Kčs 2300,—.

Sonet Duo

Rozměry 348 × 190 × 287 mm; váha 12,5 kg včetně příslušenství; 2 stopy; rychlost posuvu 9,53 cm/vt a kmitočtový rozsah 50–12000 Hz, nebo 4,76 cm/vt a kmitočtový rozsah 70–6000 Hz; cívka o $\varnothing$ 12 cm pro pásek CH; indikace modulační úrovně magickým vějířem EM81; ovládání šoupátky; 3 vstupy zapínané tlačítky a umožňující stříh ze tří zdrojů signálu (nikoliv prolínání); cena Kčs 2300,—.

Star


Rozměry 250 × 160 × 100 mm; váha bez zdrojů 2,9 kg; rychlost posuvu 4,76 cm/vt., kmitočtový rozsah 150 až 5000 Hz; cívky 75 mm pro dlouhohrající pásek CH; délka záznamu 2 × 22 minut na dvou stopách; ovládání dvěma knoflíky a tlačítkem; napájení ze 6 monočlánků 1,5 V, ze sítě, případně autobaterie 12 V, při zapojení na síť nebo autobaterii se současně dobíjejí monočlánky; doba provozu na jednu sadu monočlánků asi 12 hodin; osazeno bateriovým elektromotorkem a šesti tranzistory; cena dosud není stanovena.

Korespondent

Diktafon se speciální úpravou ovládání tlačítky, pedálem a tlačítky na mikrofonu pro snadné opisování; rozměry 285 × 210 × 110 mm; váha 5,7 kg (samotný přístroj bez kufříku); rychlost posuvu 3,18 cm/vt., kmitočtový rozsah 250–3000 Hz; automatické vyrovňování hladiny signálu; poslech na stetoskopické sluchátko, mikrofon jako reproduktorek, reproduktor jako mikrofon; délka záznamu 2 × 20 minut ve dvou stopách; pásek ve zvláštních rychle vyměňovatelných kasetách s dvěma cívkami o $\varnothing$ 60 mm pro 45 m pásku CH; počítadlo délky nahrávky pro snadné nalezení diktátu; mazání při nahrávání nebo zvláštní mazací tlumivkou pro vymazání celé kasety najednou; indukční snímač pro záznam telefonních hovorů.

Zkušební „prkénko“ z termoplastů

Oblíbenou zkušební montáž obvodů „na prkénku“ lze nahradit výhodnější montáží zkoušeného obvodu na desku nebo vhodný výlisek z plastických hmot. K tomu účelu se obzvláště hodí krabice od bonbonů, průhledná cigaretová pouzdra, desky z PVC apod. Výhodou této montáže je rychlost, s jakou můžeme při zkouškách měnit a připevňovat jednotlivé součásti bez použití šroubů, vrtačky, úhelníků a pájecích oček. Montáž provádíme nástrojem, který je v amatérské praxi neustále po ruce – běžnou elektrickou páječkou. Teplota pájedla postačí k změknutí a roztavení plastických hmot a při troše zručnosti lze upevnit bez obtíží součástky ještě v době tvárivosti materiálu před vychladnutím. Okraje otvorů, změkklé tep-

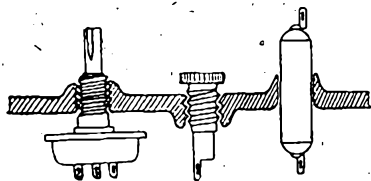

Průřez se součástmi v termoplastické základní desce

lem, přizpůsobí se přesně vtlačenému předmětu. Součásti takto upevněné (transformátory, potenciometry, objímky, kondenzátory ap.) se neuvolňují a lze je opět tepelným procesem snadno demontovat a měnit. Oblíbená pájecí očka a svorkovnice tak odpadají a rychlé přichycení veškerých součástí umožňuje přímé propojení obvodu vývodními dráty odporů a kondenzátorů. Průhledná základní deska je přehledná a umožňuje provádět změny v zapojení bez omylů. Součásti s upevňovacími závity, jako jsou otočné kondenzátory, potenciometry, zdířky a vypínače, lze montovat bez matek a drží pevně ve vytlačeném závitu v základní desce. Lze je demonstrovat za studena prostým vyšroubováním. Sestavení a upevnění součástí lze pomocí pájedla provádět v rekordním čase bez zdržování a úhledně. Dokladem toho je fotografie zkoušeného tranzistorového přijímače na krabici od bonbonů (na obálce). Od doby, kdy byla fotografie pořízena, bylo na této krabici vyzkoušeno více jak padesát jednoduchých obvodů dříve, než ji bylo nutno dát do výslužby.

J. Černík


Skutečně dvouelektronková dvoulampovka

Nepatří sice do špičkové třídy, ale jako druhý přijímač jistě vyhoví, hlavně cenou. Použil jsem novalové triody – pentody ECL82. Vstupní cívka je za 4,50 Kčs, pro audionové přijímače. Zpětnou vazbu řídíme trolitulovým nebo pertinaxovým kondenzátorem. Protože i na velký superhet je možno ve dne přijímat jen několik stanic, upustil jsem u tohoto mnohem méně citlivého přijímače od otočného kondenzátoru a nahradil jej pevnými keramickými. Pozor: kondenzátory nastavujeme s anténou ve zdířce! Při nastavení dvou a více stanic použijeme jakéhokoli přepínače. Pro Prahu I je C_1 280 pF. Doladíme jádrem. Brno – C_2 130 pF + 30 pF trimr. Bratislava – 90 pF + 30 pF trimr. Praha II do 18 hod. – 40 pF + 30 pF trimr.

Ostrava a Praha II po 18 hod. – trimr 30 pF. Na schématu zakresleny hodnoty pro Prahu I a Prahu II.

Výstupní transformátor je VT31 5 kΩ. Přijímač se nesmí zkoušet bez výstupního transformátoru, protože pak druhá mřížka nesnese ztrátu a přepálí se. Přijímač je univerzální a proto musí být všechny části chráněny před přímým dotykem.

F. Jasný

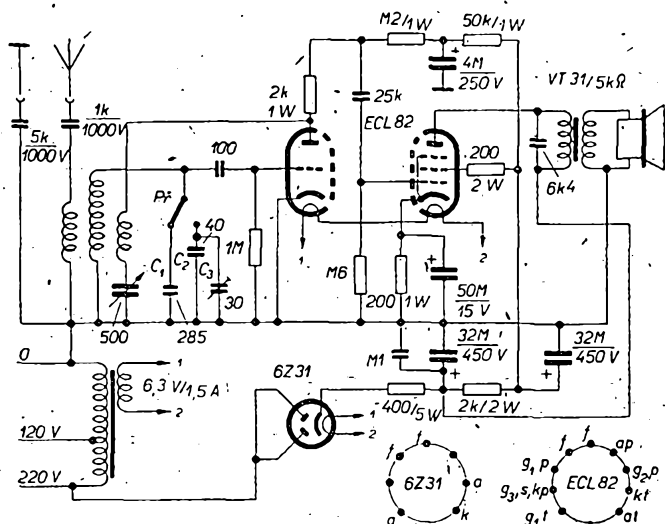

Zesilovač s elektronkou ECL82


Moderní konstrukce novalové sdružené elektronky ECL82 (trioda – koncová pentoda) umožňuje stavbu jednoduchých, levných a výkonných nf zesilovačů, zejména zesilovačů pro malé přenosné gramofony. Na obr. 1 je zapojení takového zesilovače s nf výstupním výkonem 3,5 W. Zavedená zpětná vazba sníží celkové zkreslení a současně vhodně vyrovnává útlumovou charakteristiku. Zapojení je běžné a typické. Na vstupu je připojena krystalová přenoska. Potenciometrem P_1 se ovládají hluboké tóny a potenciometrem P_2 vysoké tóny. Optimální zatěžovací pracovní odpor (výstupní transformátor) je 6 kΩ. Anodové napětí se může odebrat přímo ze sítě (zde 220 V). Potom vyjde žhavici transformátor (pro ECL82,

EZ80 a kontrolní žárovku) malých rozměrů. Při konstrukci se musí pamatovat na zvýšené nebezpečí úrazu napětím – zesilovač je galvanicky spojen se sítí.

Na obr. 2 je souměrný nf koncový stupeň, osazený dvěma ECL82. Pentodové systémy pracují ve dvojčinném zapojení. Jako jejich fázový invertor je zapojena jedna trioda. Druhá trioda pracuje jako předzesilovací stupeň se zesílením asi 50. Při dobrém výstupním transformátoru (5 kΩ) je nf výstupní výkon zesilovače 9 W, při dobrém kmitočtovém průběhu charakteristiky. Anodový proud celého stupně je při plném buzení asi 110 mA.


Další aplikace mohou vzniknout při nahrazování staré ECL11, jejíž nečistosti jsou v živé paměti. ECL82 nedostatky v konstrukci nemá.

B.

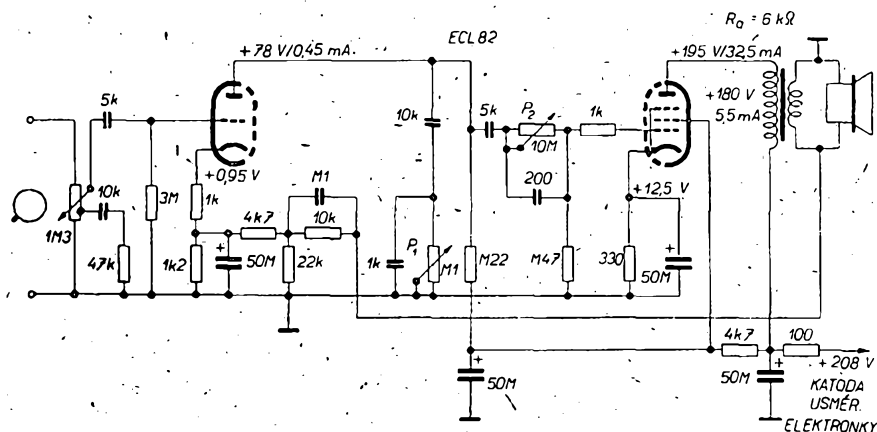

Obr. 1 ↑

Obr. 2 ↓

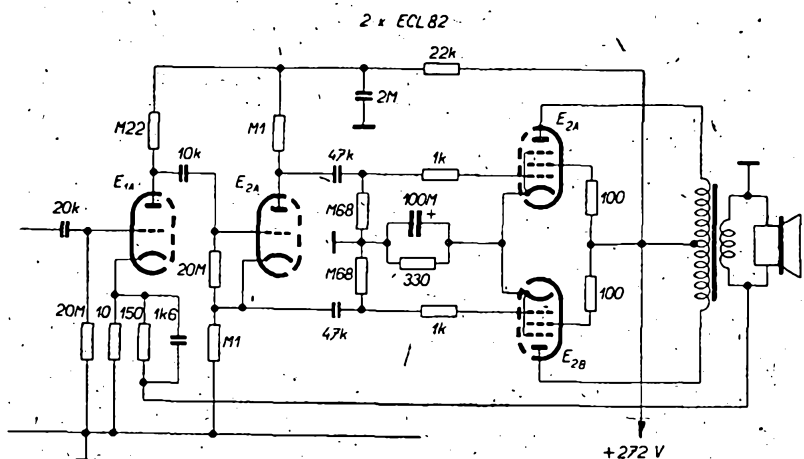

DALŠÍ ZKUŠENOSTI s tranzistorovým přijímači

V AR 4/61 jsme se pokusili shrnout některé nejn nutnější rady pro ty, kteří chtějí zahájit dráhu radioamatéra s tranzistorovým přijímačem. Dnes ještě tyto pokyny doplníme dalšími zkušenostmi se stavbou dosud nejlépe žádaných miniaturních přijímačů reflexních.

Vývoj se však ubírá zcela jiným směrem! Je již zřejmé, že počáteční opojení z nepatrných rozměrů tranzistorů opadlo. Přišlo se na to, že malíčky přijímač má jen jedinou přednost – vejde se do kapsy. Za nějaký čas však začíná chutnat jako odvar z „Rumex transistoris“ (což není svévolný výmysl; návštěva v botanické zahradě nás poučila, že existuje druh štolvku s tímto přilehlavým jménem). Reprodukce takového trpaslíka je mizerná a provoz se speciální baterií drahý. U jednoduchých přístrojů k tomu přistupuje i nízká citlivost a špatná selektivita. A tak jsme svědky návratu k rozměrnějším přijímačům. Větší rozměry dovolují vestavět kvalitnější reproduktor, použít hospodárných zdrojů – monočlánků nebo plochých baterií – a dokonalého zapojení. Přijímač zitrka bude sice osazen tranzistory, ale to proto, aby měl hospodárný provoz a byl případně nezávislý na síti. Bude to superhet s pásmovými filtry v mezifrekvenci (ne s jednoduchými laděnými obvody) a s jakostním nízkofrekvenčním zesilovačem. Bude přenosný, ale nikoliv miniaturní.

My za světovým vývojem zaostávat nemůžeme a ani nechceme. Proto tímto článkem pokládáme éru reflexních a miniaturních přijímačů v Amatérském radiu za skončenou. Napříště hodláme otiskovat jen takové články, které budou přinášet zlepšení provozních parametrů tranzistorových přijímačů.

Redakce.

Inž. V. Patrovský

Předně: Výkon tranzistorového přijímače nezávisí jen na některém „kouzelném“ zapojení, ale je také věcí kvality součástek a jejich rozložení v přístroji. Ukázalo se např., že audion pracuje i s magnetem přiloženým k ferritové anténě, zatímco u přijímače s vf stupněm stačila těsná blízkost koše reproduktoru k podstatnému zhoršení výkonu.

Nežádoucí vazby způsobují zahlcení, pískání nebo motorování, a proto se ne snažme stavět hned přijímač kapesní, ale spokojme se s rozměrnými rozměry. I s použitím běžných součástí a reproduktoru o průměru 100 mm nemusejí být rozměry větší než 150 × 110 × 55 mm. Před započetím stavby si zkontrolujeme jakost všech součástek: kondenzátory: zda nemají zkrat; odpory: zda se příliš neliší od udané hodnoty; a konečně tranzistory: zda nemají příliš velký zbytkový proud. Zapojení přijímače na obr. 1 je zapojení reflexní, kde první stupeň, osazený dobrým vysokofrekvenčním tranzistorem, je využit i k zesílení nízkofrekvenčního. Ladicí obvod tvoří cívka L_1 a kondenzátor C_2 . Odtud se signál převádí cívkou L_2 na bázi prvního tranzistoru, kde nastane zesílení a signál se objevuje na druhém ladicím obvodu, tvořeném cívkou L_4 a druhou částí duálu C_3 . Dva laděné obvody dodají přijímači nejen selektivitu, ale i vyšší citlivost a umožňují zavedení pevné zpětné vazby přímo mezi statory duálu kondenzátorem C_4 o malé kapacitě.

Vysokofrekvenční signál na druhém ladicím obvodu je demodulován diodou 1NN41 a přes kondenzátor C_5 a odpor R_1

je přiveden zpět na bázi prvního tranzistoru. Zesílený nízkofrekvenční signál projde beze změny cívkou L_3 a přes kondenzátor C_6 je přiveden na bázi druhého tranzistoru. Další zapojení je celkem běžné; odpor R_7 zavádí mírnou negativní vazbu a tepelnou stabilizaci tranzistoru. Předpětí pro bázi posledního tranzistoru získáváme děličem R_9 a R_{10} . Je vhodné použít jako R_9 odporového trimru 4k7, protože na přesném nastavení pracovního bodu závisí jakost reprodukce. Členem R_{11} a C_{12} je zlepšena teplotní stabilizace koncového stupně. Kondenzátor C_{13} zabraňuje kladné vazbě, která vzniká stoupáním vnitřního odporu baterie během provozu.

Jednou z nejdůležitějších základních prací je rozložení součástí, znázorněné na obr. 2. Na pertinaxovou destičku rozměrů 150 × 110 mm naznačíme nejprve místa, kam přijde magnet reproduktoru, výstupní transformátor a duál a vyřízneme příslušné otvory. Dále vyvrtáme otvory pro upěvnění tranzistorů a přinýtujeme kontakty pro baterie.


Je bezpodmínečně nutné, aby vf a nf část byly od sebe dokonale odděleny. Nejprve zhotovíme oba ladicí obvody. Na ferritovou tyčku průřezu 10 × 10 mm, obalenou papírem, navineme při použití duálu 2 × 300 pF 75 závitů lakového drátu o $\varnothing$ 0,2–0,4 mm nebo vf kablíku, čímž dostaneme vinutí cívky L_1 . Při použití duálu 2 × 200 pF je třeba asi 88 závitů. Cívka L_2 má 4–8 závitů a je navinuta k dolnímu konci cívky L_1 ve stejném smyslu. Někdy lze dosáhnout vyšší citlivosti navinutím cívky L_2 přes dolní část cívky L_1 . Cívky

L_3 a L_4 jsou navinuty na společném jádře ve zvláštních sekcích a mají být umístěny kolmo na vinutí L_1 a co možná nejdále. L_3 má asi 150 závitů, cívka L_4 musí pak mít přesně stejnou indukčnost jako cívka L_1 . Nastavení provedeme tak, že obvod L_1 , C_2 připojíme přes kondenzátor 20 pF na anténní zdítku normálního přijímače, na němž vyladíme vysílač Praha I. Pak otáčíme kondenzátorem C_2 tak dlouho, až nastane odladění, což se projeví rozestoupením výšeí magického oka nebo poklesem hlasitosti. Polohu kondenzátoru C_2 , který má být asi z 1/5 otevřen, si poznamenejme. Pak připojíme stejným způsobem k přijímači obvod L_4 , C_3 a stanovíme podobným způsobem rezonanci. Odladění má nastat v téže poloze kondenzátoru jako u prvního obvodu. Nelze-li toho dosáhnout šroubováním jádérka, je nutno přivínout nebo odvinout několik závitů. Pro běžné druhy jader lze počítat pro L_3 s 80–100 závity. Dále bude nutné ladicí obvody opatřit dolaďovacími trimry, kterými nastavíme správný souběh obou obvodů na počátku rozsahu. Přívody k bázi i připojení R_1 a C_5 provedeme co nejkratší. Ač je možné bázi napájet přes jediný odpor 1M, je vhodnější použít děliče napětí, složeného z odporů R_2 a R_3 . Protože pracovní bod tranzistoru není stejný, je odpor R_2 proměnný. Je ovšem možné nahradit oba odpory R_2 i R_3 odporovým trimrem 68 k Ω nebo 4,7k + M1. Přijímač s takto upraveným vf stupněm je stabilnější a přesným nastavením pracovního bodu lze jej přivést k optimálnímu výkonu i s použitím méně jakostního tranzistoru.


Kde je vlastně optimální pracovní bod tranzistoru, pracujícího jako vf zesilovač (a tak skutečně pracuje i tranzistor na reflexním stupni)? Uvažme, že vf zesilovač má zesilovat vf signál celý a ne jej zkreslovat. Na vf zesilovači tedy nesmí docházet k detekci, která je vlastně zkreslením sinusového průběhu. Pro detekci je tu jiná součást – dioda. Proto při nastavování pracovního bodu prvního tranzistoru vyjmeme diodu a na vývody cívky L_4 připojíme sluchátka: nemá být slyšet modulaci!

Jako první tranzistor použijeme nejlépe typ 155NU70. Při použití typu 156NU70 je vf zesílení tak velké, že je vhodnější vyvést diodou nf signál přímo na kondenzátor C_6 . Pak nutno ovšem změnit polaritu a přerušit spojení s odporem R_1 . Lze použít i typu 152 a 154NU70, citlivost ovšem nebude tak velká.


Chceme-li u přijímače mít i regulátor

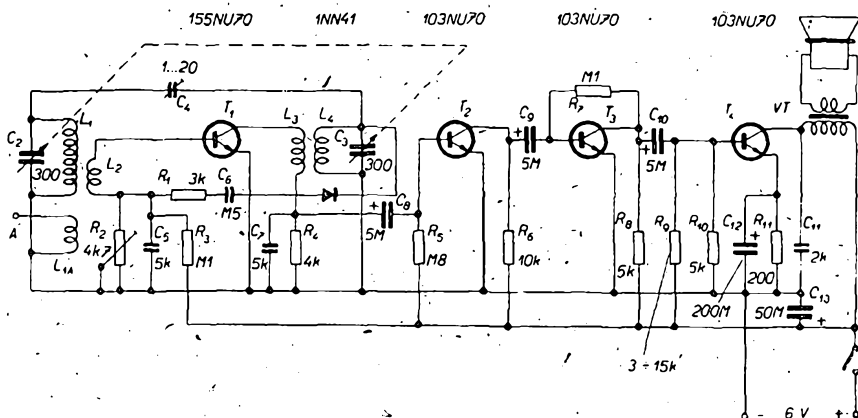

Obr. 1. Schéma reflexního přijímače s dvěma laděnými obvody

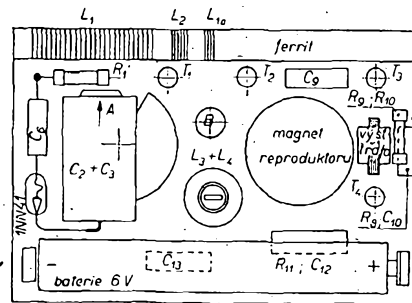

Obr. 2. Rozmístění součástí. V místě A provedeme nastavitelnou vazbu mezi statory kondenzátorem C_4 . Do místa B může přijít regulátor hlasitosti

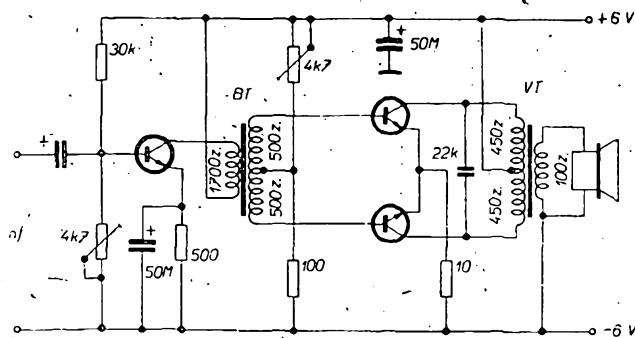

Obr. 3. Dvoučinný stupeň. Podmínkou, jakostní reprodukce jsou koncové tranzistory stejných hodnot. Transformátory mohou být také výrobky Jiskra BT38 a VT38.

hlasitosti, což je nutné v blízkosti vysílače, nahradíme odpor R_1 nebo R_2 odpovídajícím potenciometrem, na jehož střední vývod připojíme kondenzátor C_3 nebo C_6 . Plného využití citlivosti přijímače lze dosáhnout zpětnou vazbou. Podle staršího způsobu lze ji zavést mezi kolektorem a odbočkou ladicí cívky a řídit kondenzátorem. Při použití duálu je výhodnější pevná zpětná vazba, kterou zavedeme mezi statory obou kondenzátorů. Na jejich vývody připájíme drátky s plíškami, které zatím ponecháme v dostatečné vzdálenosti od sebe.

Je vhodné, abychom i tuto vazbu mohli poněkud řídit k využití plné citlivosti. Jednoduše lze vazbu řídit změnou odporu R_4 .


Zapojení nf zesilovače je obvyklé a uvedení do chodu nečiní potíží. Je zajímavé, že přijímač pracuje dobře, i když C_8 má hodnotu 50k–M5. Výstupní transformátor je navinut na jádru 0,4 až 1 cm²; primár má 800–1100 závitů, sekundár 100–120 závitů. Čím silnější jádro, tím menší počet závitů. Přijímač byl původně osazen červenými tranzistory 103NU70. Podaří-li se získat tranzistory s větším zesílením (zelené, modré, fialové nebo dokonce bílé), bude zesílení tak velké, že poslední stupeň bude přetížen. V tom případě je možné v nf části použít jen dvou tranzistorů, a to tak, že vypustíme T_2 a odpor R_7 zkusmo zvětšíme na M2 až M5.

Další možností je použití výkonového koncového tranzistoru např. 106NU70 nebo zapojení dvoučinného, které bylo popsáno u jiných zapojení (viz např. AR 6 a 7/1960). Pro úplnost je uvedeno na obr. 3. Počet závitů jednotlivých vinutí je uveden přímo v nákrese. Obě vinutí se vinou současně. V případě nasazení vazby v nf části stačí obvykle přehodit smysl vinutí primáru prvního transformátoru. Navíjení transformátorů odpadne, seženeme-li transformátory Jiskra BT38 a VT38 (a Kčs 10,50).

Zkontrolujeme správnost zapojení a přijímač zapojíme. Při dodržení pracovního postupu a po nastavení pracovního bodu odporem R_3 nebo R_2 ozve se nám při otáčení ladicím knoflíkem jistě nejbližší vysílač, v našem případě Praha I, nebo jiný, nejvhodnější s delší vlnovou délkou (Videň, Budapešť). Doladíme na největší hlasitost otáčením jádérka cívky L_4 a pak se snažíme nalézt vysílač kratší vlnové délky, např. Prahu II. Neozve-li se, mírně přiblížíme plíškou C_4 , až nasadí vazbu. Ozve-li se vysílač v pásmu 200–250 m, doladíme pomocí trimru. Postup můžeme pochopitelně provádět s pomocným vysílačem a rámovou anténou; nejlépe při

vlnové délce 500 a 250 m. Vazbu nastavíme tak, aby nasazovala plynule po celém rozsahu. Nechce-li vůbec nasadit, je patrně přehozeno zapojení cívky L_2 . Jestliže při Praze II vazba vyhoví, ale nasadí oscilace při Praze I, je nutno ubrat na L_3 několik závitů a naopak. Jestliže přijímač osciluje i bez použití zpětné vazby, pátráme, zda přívody ke statorům duálu nejsou příliš u sebe, popř. přehodíme smysl vinutí cívky L_3 . V nf části nastavíme odpor R_6 na takovou hodnotu, aby reprodukce byla hlasitá a příjemná. Po dobrém seřízení zachytí přijímač ve dne bez připojení vnější antény ve středních Čechách vysílače Prahu I a II, v okrajových oblastech pak podle polohy a místa vedle místních vysílačů i Lipsko, Milán, Budapešť, Vídeň aj. Večer pak počet stanic vzroste. V nepříznivých příjímáckých podmínkách použijeme krátké antény. Musíme mít na paměti, že kapacitní vazba nám obvod poněkud rozládá, proto je vhodnější použít ladicího duálu o kapacitě alespoň 250 pF a počáteční kapacitě obvodu asi 30 pF, jinak je nutné doporučit jen vazbu indukční cívkou L_{18} asi o 20 závitů.

Obdobné zapojení vř stupeň, tentokrát bez reflexní vazby, ukazuje obr. 4. Jednodušší vinutí na ferritu se snaže navine. Jde o autotransformátor s jediným vinutím, ale s odbočkami. Také pracovní bod se snadno nastavuje odporovým trimrem R_1 220 kΩ. Tepelní stabilizaci obstarává člen C_6 a R_2 . Signál nakmitává na vinutí L_1 . Pro kondenzátor C_2 o kapacitě 300 pF má asi 75 závitů a vinutí L_2 , které je pokračováním cívky L_1 , má 5–7 závitů. Kondenzátorem C_5 se signál přivádí na bázi. Na výstupu vř zesilovače opět nemá být nf signál. Cívka L_3 má asi 150 závitů a je indukivně vázána s cívkou L_4 . Je nutné, aby vzájemná kapacita byla co nejmenší. Vineme tedy do oddělených sekcí. Cívka L_4 má stejnou indukčnost jako L_1 a s kondenzátorem

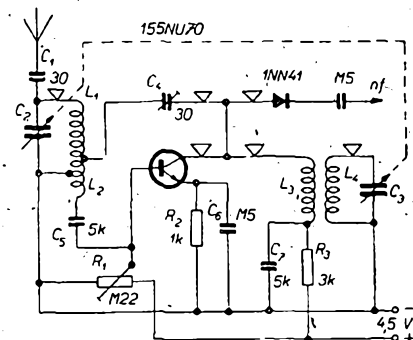

Obr. 4. Stupeň bez reflexní vazby. Trojúhelníčky jsou označeny „živé“ spoje

C_3 , který je druhou částí duálu, tvoří laděný obvod, který dodává přijímači selektivitu a umožňuje zavedení pevné zpětné vazby trimrem 30 pF C_4 , který je připojen asi na 15. závit od dolního konce cívky L_1 . Obvod L_4C_3 transformuje svůj rezonanční odpor na L_3 . Dbáme, aby v zapojení označené „živé“ spoje nebyly příliš blízko u sebe, jinak nastane nežádoucí vazba.

Jiří Pulchart

Jakmile se mi dostaly do rukou první tranzistory a první tranzistorový zesilovač „chodil“ na gramofon, snažil jsem se vytvořit jednoduchých tranzistorový přijímač – pochopitelně s ferritovou anténou, který by hlasitě hrál Prahu I i Prahu II. Volba padla na reflexní, protože první tranzistor, a to ten nejlepší, se využije dvakrát (AR 10/59, str. 275, obr. 8). Pro skutečně hlasitý příjem bylo však třeba alespoň tři tranzistorů a Praha II šla špatně. Teprve zapojení s diodovým zdvojovačem umožnilo poslech jen se dvěma tranzistory (obr. 5).

T_1 pracuje v třibodovém zapojení těsně před nasazením kmitů. Zpětnou vazbu nařídíme jednou provždy trimrem C tak, aby nasadila asi v polovině dráhy P_1 . Při příjmu ji pak nastavujeme potenciometrem P_1 .

Tento způsob má výhodu v tom, že pro daný tranzistor vyhledáme pomocí P_1 nejvhodnější pracovní bod (tj. největší zesílení), což u ostatních zapojení není.


Vf signál, který naladíme C_1L_1 , přichází na bázi T_1 , ve kterém se zesílí. Tlumivka L_2 je zapojena v kolektoru T_1 jako zátěž pro vf kmitočty. Zesílený vf signál odebíráme tedy z kolektoru T_1 a vedeme přes C_3 na diodový detektor, zapojený jako zdvojovač napětí. První dioda odrhne dolní část signálu a C_5 nabije kladně. Jeho napětí kolísá kolem střední hodnoty v rytmu modulace – obr. 6. Druhá dioda však obrátí dolní část signálu tak, že se přičítá k horní části, čímž se zdvojnásobí i zvlnění na kondenzátoru C_6 . Diody volíme co nejlepší (malý odpor v propustném směru), aby byl přijímač co nejcitlivější. Nf signál vedeme dále z C_6 přes L_1 – malý odpor pro nf, velký pro vf kmitočty – znovu na bázi T_1 . Ten nyní zesílí nf signál, který projde snadno L_2 a objeví se na transformátoru T_{11} , z něhož přichází na bázi koncového tranzistoru T_2 . Po zesílení v T_2 přichází signál přes výstupní transformátor T_{12} na reproduktor.

Chceme-li večer poslouchat hlasitě ještě další stanice, stačí připojit anténu na odbočku ladicí cívky. Připojíme-li anténu dlouhou, hlasitost se zvětší, ale selektivita je malá. Přívod antény lze zakončit šroubkem M3, do skříňky vyvrtat díru o $\varnothing$ 3mm a zevnitř přilepit pomocí epoxydového lepidla maticku s přívodem k cívkě. Tak neruší malou krabičku velká zdírka pro anténu.

Pracovní bod T_1 nastavíme při uvádění do chodu velikostí odporu R_3 , tak, aby při největším předpětí na bázi T_1 (plně vytočený P_1) byl kolektorový proud měřený v bodě „I“ maximálně 1,5 mA.

Účinnost koncového zesilovače se pohybuje kolem 30–40 % a protože 103NU70 má $P_k = 50$ mW, musíme nastavit při daném U_k co největší kolektorový proud I_k , ale stále musí platit

$$U_k \cdot I_k \leq P_k,$$

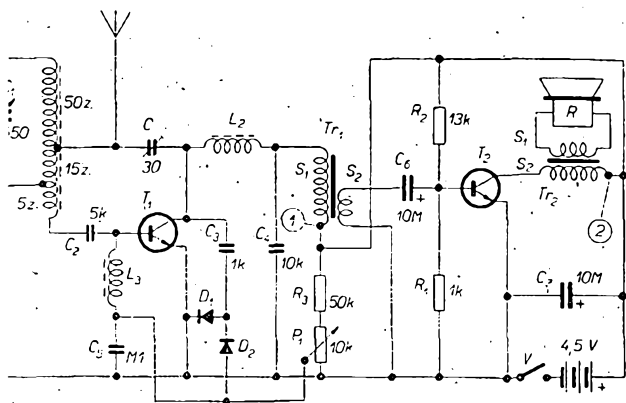

Obr. 5

učásti:

- 2, L_3 - 250 záv. $\varnothing$ 0,15 CuL na železovém jádru $\varnothing$ 10 mm dvoce
- 1 - ferrit. tyčka 10 x 10 přepálená



Tr_1 - 2000 závitů S_1 } $\varnothing$ 0,08 CuL
450 závitů S_2

Závitů může být i méně, ale převod musí být 1:5

T_2 : S_1 ... 600 záv. 0,1 mm CuL

S_2 ... 110 záv. 0,2 mm CuL

Jádra z křemikových plechů co nejmenších rozměrů. Stačí vrstva tloušťky asi 6-8 mm, pro Tr_1 ještě méně.

R ... RO-031. Tesla

T_1 ... 156NU70


T_2 ... 103NU70

D_1, D_2 ... 1NN41

aby tranzistor „neodešel“. Protože tranzistory jsou tepelně závislé (při zvyšování teploty klesá jejich odpor a roste tedy proud, který jimi prochází, tím se zahřívají, odpor dále klesá, atd.), stabilizujeme jejich pracovní bod pomocí děliče. U T_1 je to dělič R_3P_1 , u druhého - T_2 je to dělič R_1, R_2 . Hodnoty jsou jen informativní, jednotlivé tranzistory se mezi sebou liší, proto je nutno kontrolovat kolektorový proud T_2 v bodě „2“ a nastavit správnou hodnotu změnou R_2 .

Chceme-li dostat z reproduktoru, obvykle velmi malého, maximální akustický výkon, musíme jeho kmitačku co nejlépe přizpůsobit koncovému tranzistoru. Stačí jednoduchým výpočtem spočítat převod Tr_2 (obr. 7).

Napětí baterie zvolíme $U_B = 4,5$ V. Na kolektoru T_2 však nebude toto napětí plné, ale zmenší se o úbytek na ss odporu primárního vinutí Tr_2 . Má-li S_1 odpor 60 Ω a $I_k \approx 10$ mA, vznikne úbytek $U = R \cdot I_k = 60 \cdot 0,01 = 0,6$ V, tedy na kolektoru bude napětí $U_k = U_B - U \approx 4,0$ V. Protože musí platit $U_k \cdot I_k \leq P_k$ (V, mA; mW)

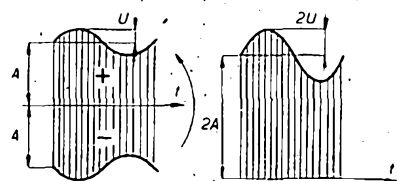

Obr. 6

dosadíme:

$$I_k = \frac{P_k}{U_k} = \frac{50}{4} = 12,5 \text{ mA}$$

Zatěžovací odpor potom vychází

$$R_z = \frac{U_k}{I_k} = \frac{4,0}{0,0125} = \frac{4 \cdot 10^2}{1,25} = 320 \Omega$$

Pro převod Tr_2 vypočteme

$$p = \sqrt{\frac{R_z}{R_s}} = \sqrt{\frac{320}{10}} = \sqrt{32} \approx 5,65$$

což splňuje použitý výstupní transformátor:

$S_1 = 600$ záv.

$$S_2 = 110 \text{ záv.}; p = \frac{S_1}{S_2} \approx 5,5$$

Pro reproduktor s impedancí kmitačky $R_s = 5 \Omega$ dosadíme do vzorce pro

$$p = \sqrt{\frac{R_z}{R_s}} = \sqrt{\frac{320}{5}} = \sqrt{64} = 8$$

Potom by musel Tr_2 mít tyto hodnoty:


$$S_1 = 600 \text{ záv.}$$

$$S_2 = \frac{600}{p} = \frac{600}{8} = 75 \text{ záv.}$$


Výpočet provádíme úplně stejně i pro výkonnější tranzistory, které snad již brzy budou k dostání. Pozor však při výpočtu na úbytek na primáru Tr_2 ! I_k bude větší a tak i úbytek na vinutí bude větší a tím U_k menší.

Nyní k použitým tranzistorům a uspořádání součástí v přijímači. Na prvním tranzistoru závisí citlivost přijímače, a proto musíme použít tranzistor s vysokým mezním kmitočtem. Tranzistory 153NU70 dávaly malé napětí. Tranzistor 156NU70 vyhovuje výborně bez výběru. Rozhodně se tedy vyplácí použít tranzistoru kvalitního, protože jinak dostaneme malý signál pro T_2 , zvyšujeme pak počet nf stupňů, roste šum a nebezpečí různých vazeb a ztrácíme to hlavní - jednoduchost.

Někdy může být neúspěch pokusů zaviněn tím, že v místě zkoušení je

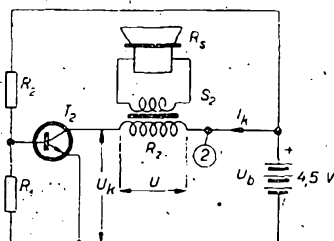


Obr. 7

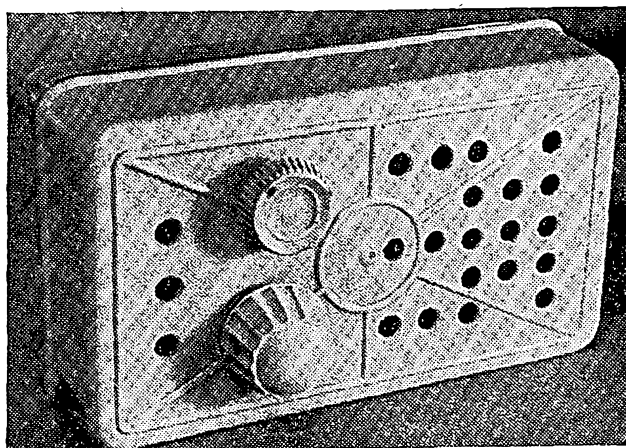

stíněno pole vysílače (železobetonové stěny domu). Stačí pak zkoušet třeba u okna nebo pod. Jindy zase máme ferritovou anténu natočenou v nejnepříznivějším směru a signál je slabý a trvá dlouho, než odhalíme příčinu. Ještě poznámka k uvádění do chodu: zpětná vazba nasazuje směrem otáčení P_1 na minimum a kondenzátorem C (trimrem 30 pF) nastavíme nasazení asi do poloviny P_1 . Nastavení C je velmi kritické!

Tranzistor T_2 je 103NU70 zeleně značený, tj. $\beta \approx 50$, rovněž bez výběru.

Zapojení není choulostivé na nebezpečné vazby, je však vhodné vzdálit od

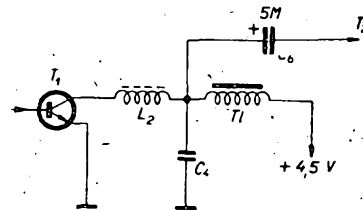


Obr. 8

sebe Tr_1 a Tr_2 , L_1 , L_2 , L_3 , případně jejich osy kolmo k sobě. Transformátory Tr_1 a Tr_2 vzdálíme od reproduktoru tak, aby je nezasahoval rozptýlový tok magnetu.



Ferritová anténa je citlivá na blízkost kovových předmětů (také blízkost baterie - zinkový kalíšek!), které snižují jakost vstupního obvodu. Proto ji umísťujeme asi 2 cm od nich.

Srovnáme-li složitost tohoto reflexního stupně proti jiným, vychází toto srovnání dosti nepříznivě (2 tlumivky, transformátor, 2 diody), porovnáme-li však výkony, vyjde srovnání příznivěji.

Reflexní stupeň je složitý také zaslouhou transformátoru Tr_1 . Při dalších pokusech jsem se ho pokusil nahradit cívečkou ze sluchátka o odporu $R_{ss} = 800 \Omega$, která působí v zapojení jako nf tlumivka. Výsledek byl jen o málo horší než s transformátorem Tr_1 (obr. 8). Zapojíme-li místo Tr_1 odpor R_k o hodnotě kolem 1 k Ω , má přijímač výkon prakticky shodný s původním. Nejvhodnější hodnotu je nejlépe vyzkoušet.

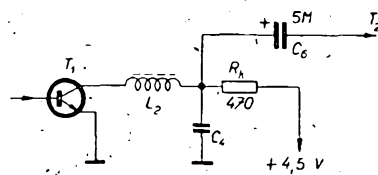

Obr. 9

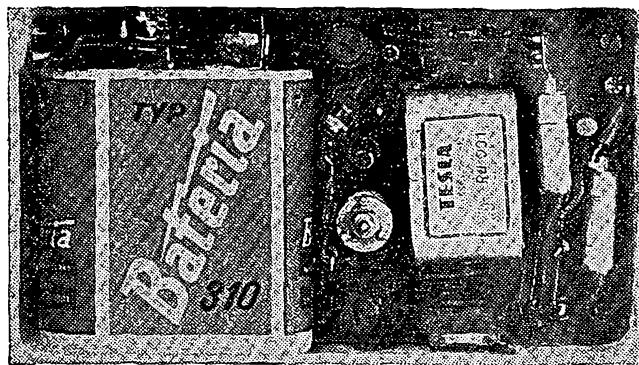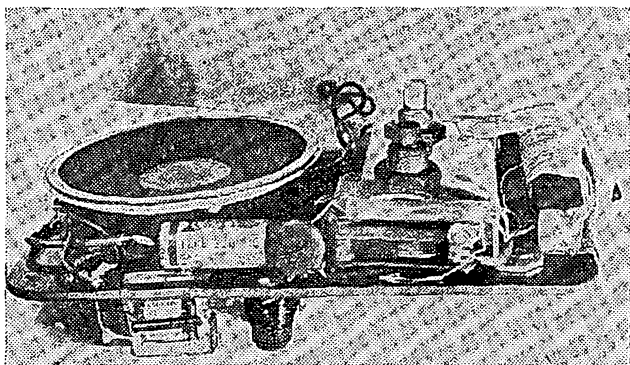

Ve vzorku se osvědčil nejlépe $R_k = 470 \Omega$ (obr. 9). Pozor při těchto úpravách (obr. 8, 9) na půlování elektrolytu C_e ! Je opačné proti obr. 5, protože na kolektoru T_1 je napětí kladnější než na bázi tranzistoru T_2 .

Pro zlepšení teplotní stability pracovního bodu (obr. 10) koncového tranzistoru jsem zapojil do přívodu emitoru odpor $R_e = 50 \Omega$. Tento odpor však zavádí zápornou zpětnou vazbu, která snižuje zesílení. Proto je R_e přemostěn kondenzátorem, který pro střídavý

proud zkratuje R_e , takže se pro něj neuplatní zpětná vazba. Vhodnou velikost tohoto kondenzátoru vypočítáme tak, aby pokles zesílení nezasáhl přenášené kmitočtové pásmo. Pro mezní kmitočet obvodu R_e, C_e (pokles zesílení o 3 dB) platí

$$\omega_m \cdot R_e \cdot C_e = 1$$

Vidíme, že pro použitý kruhový kmitočet ω_m platí, že čím menší R_e , tím větší musí být C_e . Použitý reproduktor o $\varnothing 7$ cm přenáší účinně kmitočty vyšší než asi 200 Hz, proto mezní kmitočet

$$\text{zvolíme např. } 160 \text{ Hz} = f_m = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\omega = 2\pi \cdot 160 = 10^3$$

Hledaná hodnota kondenzátoru je potom

$$C_e = \frac{1}{\omega_m \cdot R_e} = \frac{1}{10^3 \cdot 50} = 0,02 \cdot 10^{-3} \text{ F} = 20 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 20 \mu\text{F}$$

Použijeme-li tohoto zapojení, musíme provést znovu výpočet kolektorového

proudu a T_{r2} koncového tranzistoru obdobně jako v obr. 7. Napětí kolektoru bude menší, proto předpokládáme $I_k = 15 \text{ mA}$, takže na tranzistoru bude ss napětí $\approx 3,0 \text{ V}$.

$$\text{Potom } I_k = \frac{P_k}{U_k} = \frac{50}{3} = 17 \text{ mA. Na-}$$

$$\text{stavíme změnou } R_2 \text{ (ve vzorku } 3k2) \text{ a za-}$$

$$\text{těžovací odpor } R_z = \frac{3,0 \text{ V}}{17 \text{ mA}} = 170 \Omega.$$


Nyní již nemůžeme zanedbat ss odpor primáru T_{r2} a musíme jej zahrnout do výpočtu:

$$p = \sqrt{\frac{R_z - R_{s1}}{R_s}} = \sqrt{\frac{170 - 60}{10}} = \sqrt{11} = 3,3$$

$$\text{vlnutí } T_{r2}: S_1 = 600 \text{ záv.}$$

$$S_2 = 183 \text{ záv.}$$

Nejvhodnější postup práce je tento: navineme primár T_{r2} , změříme nebo vypočteme jeho odpor R_{s1} ; rozhodneme se užijeme-li R_e , a vypočteme R_z a I_k . Z toho vypočteme počet závitů S_2 .

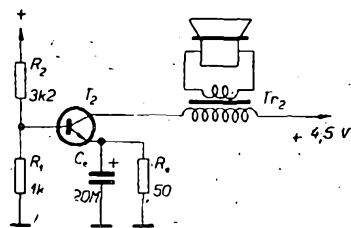

Obr. 10

Jednoduchý zaměřovač jako pomůcka při prorážení otvorů ve zdi

Při prorážení otvorů v tlustší zdi, kdy je třeba pracovat z obou stran, činí potíže přesné určení místa, aby se oba otvory setkaly bez dalšího rozšiřování. Vhodnou pomůckou k přesnému stanovení míst po obou stranách zdi je jednoduchý zaměřovač podle obrázku, který se skládá z „vysílače“ a „přijímače“.

Jako vysílač slouží cívka asi s 5000 závitů z drátu 0,3 CuSm, navinutá na jádře asi 10 x 10 x 90 mm z dynamového plechu 0,25 mm, která se připojí k síti 220 V ~. Jako přijímač slouží jednoduchý obvod ze dvou cívek, uložených rovnoběžně vedle sebe ve vzdálenosti několika málo centimetrů, z citlivého měřicího přístroje a usměrňovače s kondenzátorem. Obě cívky mají asi po 40 000 závitů z drátu o $\varnothing 0,08 \text{ mm}$ CuL, navinutého na jádře asi 5 x 7 x 70 mm z dynamového plechu 0,25 mm. Při větších vzdálenostech lze použít citlivějšího přijímače s elektronkou nebo tranzistorem, napájeného z baterie.

Postup při „zaměřování“ je velmi jednoduchý: z jedné strany zdi se přidrží vysílač na místě, kde má být prorážen otvor, na protější straně se přijímačem hledá přesná poloha odpovídajícího místa. Přijímač se přiloží ke zdi na místě, kde by přibližně mělo být hledané místo, a to tak, aby obě cívky

byly kolmo ke zdi a aby jejich osy byly nad sebou. Přijímačem se nejprve pohybuje nahoru a dolů a pozoruje se ručka měřicího přístroje. Za pohybu svislým směrem se snadno nalezne bod, ve kterém měřicí přístroj ukáže minimum; od tohoto bodu dolů i nahoru se výchylka ručky nejprve prudce zvětší, a poté – jak se síla pole se vzdáleností zeslabuje – se zvolna zmenšuje až na nulu. Tak je nalezena výše hledaného místa.

V místě středního minima se přijímač pootočí o 90°, takže osy cívek jsou nyní ve stejné výši a kolmé ke stěně. Přístrojem se pohybuje zleva doprava a zpět,

až se zjistí minimum ve vodorovném směru. V průsečíku vodorovné a svislé přímky, stanovené podle obou bodů, leží hledané místo, na kterém je třeba začít prorážet zeď.


Správnost polohy nalezeného místa ověříme tím, že k němu přiložíme přijímač tak, aby cívky byly kolmo ke stěně, a otáčíme jím kolem osy souměrnosti obou cívek. Za tohoto otáčení musí ručka přístroje ve všech polohách ukazovat nulu; není-li tomu tak, je třeba stanovit místo znovu a přesněji.

Ha „Funkschau“, č. 5/1959, str. 115.

* * *

V USA bylo podle posledních zpráv v technických časopisech vyrobeno nové sklo ze síry, selenu, arzenu a thalia. Toto nekrémité sklo prý vykazuje obdivuhodné vlastnosti. Má nízký bod tání a olejovitou viskozitu při tavení. Tohoto typu skla lze použít např. k nátěru různých předmětů stříkáním nebo ponořením do taveniny. Někřémité sklo je odolné vůči agresivním chemikáliím a má též výborné elektrické vlastnosti.

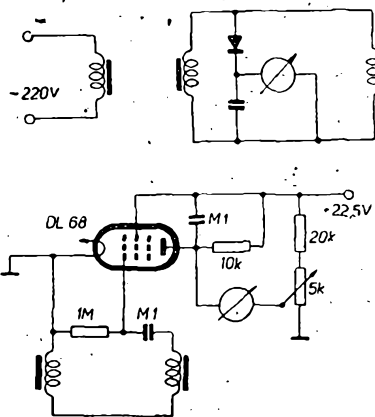Předpokládá se použití v elektrotechnice při výrobě plošných spojů, dále jako dielektrikum v kondenzátorech a jako izolační hmota k výrobě patic a objímek pro polovodičové prvky. MU



Jednoduchý přístroj k usnadnění prorážení otvorů v tlusté zdi. Vlevo nahoře – „vysílač“, upravo nahoře – jednodušší „přijímač“, dole – citlivější „přijímač“ s elektronkou.

kovom zapojení. Rozdiel oproti transformátorom pre elektrónkové usmerňovače je v spôsobe zhotovenia sekundárneho vinutia (anódového), ktoré je zhotovené bez odbočky, a hodnota jednosmerného anódového napätia pri nominálnom zaťažení je 280 V = na druhom filtračnom kondenzátore.

Zapojenie a parametre napájacích transformátorov

Zapojenie primárnych vinutí napájacích transformátorov tuzemského a exportného zhotovenia a ich prepojenie pre rôzne veľkosti sieťového napätia je na obr. 1a, b. Očíslovanie vývodov a ich umiestnenie na ochrannnej páske je na obr. 2. Vývod primárneho vinutia označený 3 je u tuzemského zhotovenia nezapojený (pre transformátory oboch radov: pre usmerňovače osadené elektrónkami i polovodičovými usmerňovačmi).

U transformátorov uvažovaných pre usmerňovače s polovodičmi je voľný vývod 9 (u transformátorov tuzemského i exportného zhotovenia).

Najdôležitejšie parametre všetkých napájacích transformátorov sú v tabuľke I.

Prvý a posledný člen typizovaného radu u tuzemského i exportného zhotovenia, tiež u transformátorov pre usmerňovače s elektrónkami i s polovodičmi, nie je, zatiaľ definovaný a parametre týchto budú určené v závislosti od požiadaviek potreby transformátorov pre prístroje s malým príkonom (prvý člen), resp. prístroje s väčším príkonom, ako je doteraz v rade transformátorov uvažované (siedmy člen). Po ukončení voľby parametrov, spomínaných, zatiaľ nedefinovaných transformátorov, bude nimi typizovaný rad doplnený.

Konštrukčné zhotovenie napájacích transformátorov

Napájacie transformátory sú vinuté na kostričky bez čiel. Pri tomto spôsobe vinutia je potrebné prekladať každú vrstvu vinutia prekladovým papierom. Tým sa zvýšila prevádzková spoľahlivosť, nakoľko závitové skraty, ktoré vznikali u vinutia na kostričky s čelami prepádnutím okrajových závitov z jednej vrstvy do druhej pri nesprávnej šírke prekladu, sa u transformátorov bez čiel prakticky nevyskytujú, nakoľko šírka

Tab. II. Rozmery napájacích transformátorov

Typ transformátoru	$a \pm 0,5$	$b \pm 0,15$	c	d	ε_{maz}	f_{maz}	g_{maz}
9 WN 663 01	45	56	7,3	4,8	70	87	70
9 WN 663 15							
9 WN 663 02							
9 WN 663 08	49,5	56	7,3	4,8	70	87	75
9 WN 663 16							
9 WN 663 22							
9 WN 663 09	54	56	7,3	4,8	70	87	80
9 WN 663 23							
9 WN 663 03	44	64	7,3	4,8	80	100	70
9 WN 663 17							
9 WN 663 04							
9 WN 663 10	51	64	7,3	4,8	80	100	79
9 WN 663 18							
9 WN 663 24							
9 WN 663 05							
9 WN 663 11	60	64	7,3	4,8	80	100	86
9 WN 663 19							
9 WN 663 25							
9 WN 663 12	70	64	7,3	4,8	80	100	97
9 WN 663 26							

Postupným sústreďovaním výroby slaboprúdových transformátorov do n. p. A DAST, závod Dubnica, stávala sa situácia vo výrobe neprehľadnou v dôsledku veľkého množstva typov, ktoré sa vyrábajú podľa dokumentácie doterajších výrobcov. Na každom transformátore, preberanom do výroby, sú badaateľné charakteristické znaky doterajších výrobcov, a to ako po stránke konštrukčných zvyklostí, tak aj po stránke výrobných zariadení, ktoré u toho ktorého výrobcu prevládali. V mnohých prípadoch sa transformátory približne rovnakých elektrických parametrov podstatne od seba líšili konštrukčným zhotovením. Pritom však využitie materiálu a vhodných konštrukčných prvkov nebolo vždy najvýhodnejšie. Je celkom pochopiteľné, že neodôvodniteľne veľkým počtom typov sa výroba zbytočne predražuje a je preto celkom opodstatnené zvyšovanie sériovosti pri súčasnom znížení sortimentu. Zníženie sortimentu možno uskutočniť dôslednou typizáciou a unifikáciou, pri zavádzaní ktorých práve možno použiť najvýhodnejšie konštrukčné prvky tak, aby sa dala hodnota materiálu čo najviac využiť.

Pre zníženie výrobných nákladov a tým i ceny transformátorov a zvýšenie celkovej technickej úrovne navrhla vývojová skupina transformátorov pri A DAST, n. p., závod Dubnica typizované rady napájacích transformátorov a filtračných tlmiviek. Transformátory a ich parametre boli odsúhlasené komisiou zloženou zo zástupcov týchto podnikov: všetky podniky TESLA, VÚST A. S. Popova, Výskumný ústav telekomunikácií, Elektrotechnický skúšobný ústav, Štátna plánovacia komisia, Kovo a iné zainteresované organizácie.


Keďže sa tieto typizované transformátory a tlmivky objavujú i v predajniach elektrotechnickým a rádiotechnickým tovarom, považujeme za potrebné oboznámiť amatérov týmto článkom s hlavnými vlastnosťami a parametrami transformátorov.

Napájacie transformátory


Pri určovaní parametrov typizovaných transformátorov sa vychádzalo z hodnôt rozhlasových prijímačov vyrábaných v súčasnej dobe a prijímačov perspektívnych, s prihliadnutím na použitie transformátorov (hlavne napájacích) v meracích prístrojoch.

Čoraz častejšie používanie polovodičových usmerňovačov v napájacích častiach elektronických zariadení si vyžiadalo, aby napájacie transformátory boli vyrábané v dvoch alternatívach: pre usmerňovače osadené elektrónkami a pre usmerňovače osadené polovodičmi. S prihliadnutím k exportu rozhlasových prijímačov a meracích prístrojov je treba zhotoviť napájacie transformátory s viacerými odbočkami primárneho vinutia pre rôzne sieťové napätia, ktoré sú ešte v mnohých štátoch nezjednotené. Počet vývodov transformátora však ovplyvňuje jeho cenu a preto transformátory uvažované pre ČSSR sú navrhnuté len pre napätie v ČSSR se vyskytujúce.

Všetky napájacie transformátory sú zhotovené len s jedným žeraviacim vinutím. Dôvodom tohto riešenia bola tá skutočnosť, že v súčasnej dobe možno

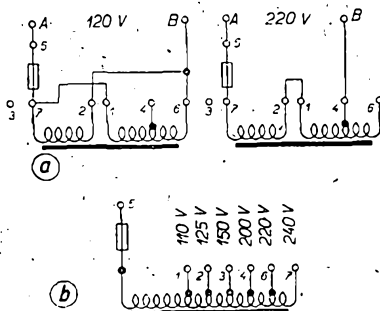

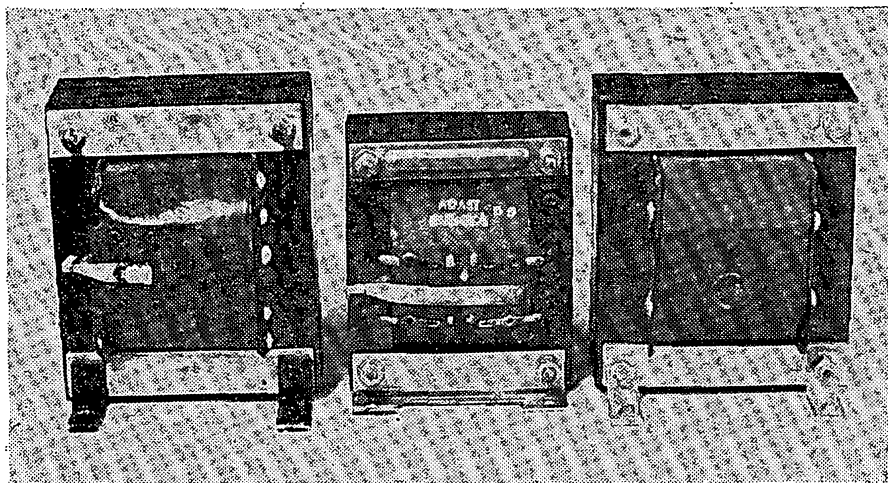Obr. 1. a) Prepojenie primárneho vinutia napájacích transformátorov tuzemského prevedenia pre napätie 120 V a 220 V; b) Zapojenie primárneho vinutia napájacích transformátorov exportného prevedenia



všetky stupňové prístrojov, pre ktoré sú typizované napájacie transformátory uvažované, osádzať elektrónkami so žeraviacim napätím 6,3 V.

Transformátory pre elektrónkové usmerňovače


Tieto transformátory sú uvažované pre osadzovanie usmerňovačov elektrónkami EZ80 a EZ81, prípadne 6Z31. Typizovaný rad napájacích transfor-

Obr. 3 Porovnanie nového prevedení (uprostřed) se staršími téhož výkonu


mátorov pre elektrónkové usmerňovače je postavený tak, aby pri nominálnom jednosmernom anódovom prúde bolo v každom jednotlivom prípade jednosmerné napätie na konci filtra (resp. u filtračných členov s dvomi tlmičkami na druhom filtračnom kondenzátore) 250 V =.

Transformátory pre usmerňovače s polovodičmi

Tieto transformátory sú uvažované pre polovodičové usmerňovače v mosti-

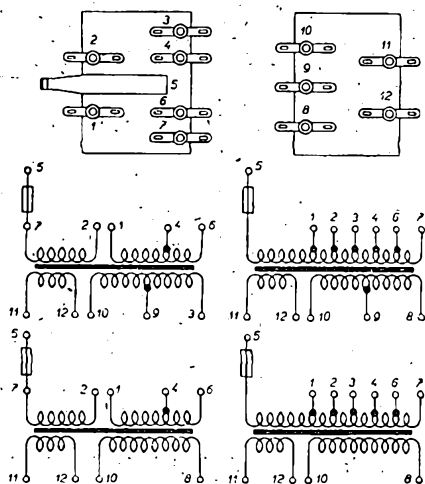

Obr. 2. Číslovanie vývodov vinutia napájacích transformátorov a ich umiestnenie na ochrannej páske.

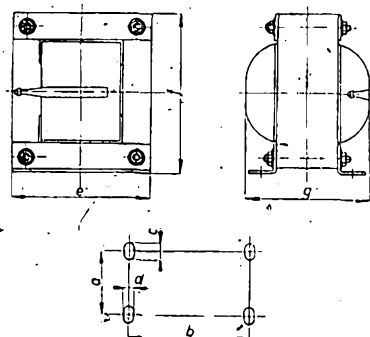

Obr. 4. Maximálne rozmery napájacích transformátorov a rozmery upevňovacích otvorov


Listkovnice radioamatéra - Amatérské radio, Lublaňská 57, Praha 2

Tab. I. Číselné znaky a důležité parametry napájecích transformátorů

Typ transformát.	Primární napětí	Napětí sek. vinutia (anód.) naprázdno	Napětí sek. vinutia (anód.) při zatáž.	Anód. nap. na 2. kond.	Anód. proud	Žer. proud	Velikost jadra EI
	V ~	V ~	V ~	V =	mA =	A	mm
9 WN 663 00							
9 WN 663 01	120—220	2 × 290	2 × 248	250	67	3,5	EI 28 × 28
9 WN 663 02	120—220	2 × 285	2 × 256	250	80	4,25	EI 28 × 32
9 WN 663 03	120—220	2 × 300	2 × 244	250	100	4,75	EI 32 × 25
9 WN 663 04	120—220	2 × 282	2 × 250	250	125	5,3	EI 32 × 32
9 WN 663 05	120—220	2 × 286	2 × 258	250	150	6,3	EI 32 × 40
9 WN 663 06							
9 WN 663 07							
9 WN 663 08	110—125—150— —200—220—240	2 × 290	2 × 248	250	67	3,5	EI 28 × 32
9 WN 663 09	110—125—150— —200—220—240	2 × 285	2 × 256	250	80	4,25	EI 28 × 36
9 WN 663 10	110—125—150— —200—220—240	2 × 300	2 × 244	250	100	4,75	EI 32 × 32
9 WN 663 11	110—125—150— —200—220—240	2 × 282	2 × 250	250	125	5,3	EI 32 × 40
9 WN 663 12	110—125—150— —200—220—240	2 × 286	2 × 258	250	150	6,3	EI 32 × 50
9 WN 663 13							
9 WN 663 14							
9 WN 663 15	120—220	283	245	280	67	3,5	EI 28 × 28
9 WN 663 16	120—220	280	247	280	80	3,75	EI 28 × 32
9 WN 663 17	120—220	301	250	280	100	4,25	EI 32 × 25
9 WN 663 18	120—220	294	253	280	125	5,3	EI 32 × 32
9 WN 663 19	120—220	280	255	280	150	6,3	EI 32 × 40
9 WN 663 20							
9 WN 663 21							
9 WN 663 22	110—125—150— —200—220—240	283	245	280	67	3,5	EI 28 × 32
9 WN 663 23	110—125—150— —200—220—240	280	247	280	80	3,75	EI 28 × 36
9 WN 663 24	110—125—150— —200—220—240	301	250	280	100	4,25	EI 32 × 32
9 WN 663 25	110—125—150— —200—220—240	294	253	280	125	5,3	EI 32 × 40
9 WN 663 26	110—125—150— —200—220—240	280	255	280	150	6,3	EI 32 × 50
9 WN 663 27							

Takhle se dělá Al fólie

(Viz IV. str. obálky)

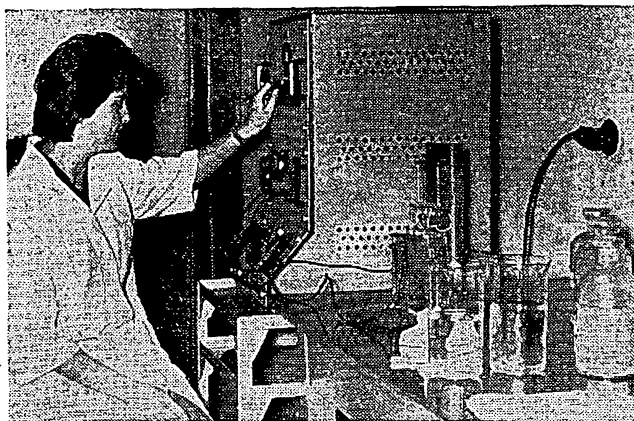

– Prosim vás, načpak zrovna hliníková fólie?

Nic si z toho nedělej, nás v redakci by také asi nikdy nenapadlo pátrat po původu staniolu, jemuž tak říkáme ze setrvačnosti, z tradice. Neboť „stannum“ je latinsky „cín“ – a opravdu, původní staniol býval cínový. Až roku 1827 vyrobili první kovový hliník. Jenže tenkrát se do tenkého hliníkového plechu nedaly balit sýry a čokoláda. Ono by to bylo bývalo levnější ve zlatě, protože získat kovový hliník, pane, to byla fuška! On se nedá redukovat z kysličníku uhlího nebo vodíkem; teprve draslík mu pomohl ven. A teprve po vynálezu dynama bylo možné ho dobývat ve velkém elektrolýzou. V roce 1855 bylo toto „stříbro ze hlíny“ vystaveno na pařížské výstavě a pro Napoleona III. z něj zlatníci zhotovili slánku pro zlatý přibor. Tak byl hliník vzácný!

Jénže jak se zlepšovala výrobní technologie a rostl objem výroby, cena klesala. V roce 1855 stál ho kilogram 1500 francouzských franků – to byla cena! V roce 1914 stál už jen 1,50 franku. – A tak se stalo, že se v roce 1961 objevila v AR 3/61 na straně 78 věta: „Ta anodová fólie klade na Kovohutě Břidličná velké nároky.“ A to způsobilo, že jsme se v květnu rozhodli podívat se podrobněji, jak tam tu fólii dělají.


A tak jsme viděli: mokrou ruku jde namočit do tekutého hliníku, teplého „jen“ 710°. Ovšem musí se vědět, jak. Vedle jsme pak viděli housky surového hliníku a ty housky nakládali do dvou plynových tavicích pecí spolu s rafinačními přísadami. A když je to náležitě zrafinované, přelije se tavenina do ustalovací peci elektrické, vytápěné kanthalovými odpory. Tam se to hezky promíchá, zhomogenizuje, případně leguje a kontinuálně odlévá do bloků. To kontinuální liti vypadá tak, že hliník teče do kokily – hliníkového dutého rámečku, chlazeného vodou. Na začátku liti je do tohoto rámečku zespodu zastrčen kovový píst nebo zátka, zkrátka dyňkospočívající na hydraulickém stole. Pec se naklápí a hliník vytéká třemi stružkami do rámečku.

Současne klesá stůl, řízený hydraulikou, do studně, takže z kokily vylézá pomalu tuhý ingot. Po 45 minutách je pec prázdná a

Měření specifické kapacity anodových fólií pro elektrolytické kondenzátory

tři ingoty jsou dlouhé 3,10 m a váží po 500 kg. Ingoty se rozřeží kružní pilou na kusy po 130 kg, jejich povrchy se ofrézují a už na ně čeká válcovna.

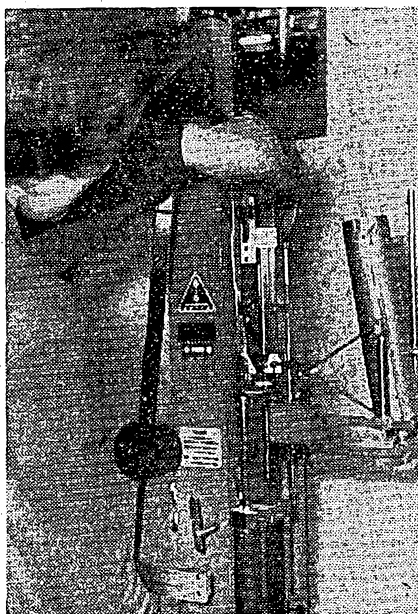Ve válcovně se ingoty v plynové peci znovu ohřejí. Proč to nové ohřívání? Inu, jednak





Trhací zkouška fólie

nelze odlité ingoty opracovávat za tepla, jednak se musí nechat zcela vystydnout, aby v klidu proběhl proces krystalizace v celé masě. Po prudkém schlazení v kokle ztuhne jen vnější kůra a vnitřek zůstává rozžhaven. – Pak to druhé ohřívání jde jen do 380–440°


a takhle na pohled není vidět, že by blok byl teplý. To se pozná, až když jej zmačknou válece dua. Při každém průchodu rána jak z kanochu, jak hrana vpadne mezi válce. Občas vyšlehne plamen, když válce namažou koštětem smotaným v jakési vazelině. Ale to už duo zadupalo sedmkrát a po sedmi průchodech je z bloku tlustého 130 mm pás o tloušťce asi 6 mm. A tady se cesty rozdělují: buď pás zůstane celý a jde do válcovny pásů a foliárny, nebo se nastrohá na tabule a pak z něj válcují plechy.

Sledujme cestu k fólii. Vyválcovat pásek, to není tak jednoduché, protože prostým rozmáknutím by rostl i do šířky. Pásek se kromě válcování také táhne: jeho konec mohutným „mackem“ zastrčí do cívky tak jako zakládáme film do fotoaparátu. Mocná kluzná spojka, pohánějící cívku, se stará o přiměřený tah a tak pás roste jen do délky. Když dosáhne po několikánásobném průchodu tloušťky 1,5 mm, žihá se, aby změknl a válcuje se dál na 0,5 mm. A to je polotovár pro foliárnu.

Foliárna, to je zase řada válcovačích stolic, ale už čistších; spíš to tu vypadá ne jako v hutích, ale jako v textilitě. Mezi vyleštěnými válci tu probíhá pás zprvu plechový, později už chvějivý a člověk se diví, jak je možné, že se to nepřetrhne. Podle toho chvění a faldů, které se na hladké ploše objevují, usuzují, kde je válec přitažen víc a na které straně mihná a podle toho utahují ložiska toho horního, aby se hliník rozmáčkával stejnoměrně. Utahovat to jde také jen do určité míry, protože i na první pohled masivní válce se prohýbají. Proto jsou broušeny poněkud „břichatě“, uprostřed o větším průměru než na koncích. Když se pak tlakem na ložiska prohnou, štěrbinu mezi nimi se vyrovná, ale větším přitažením by se zase překompenzovala ona záměrná břichatost válců a fólie by byla na krajích tenší. Proto od

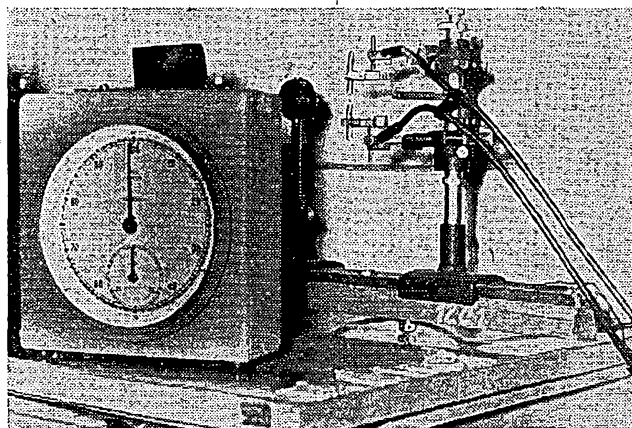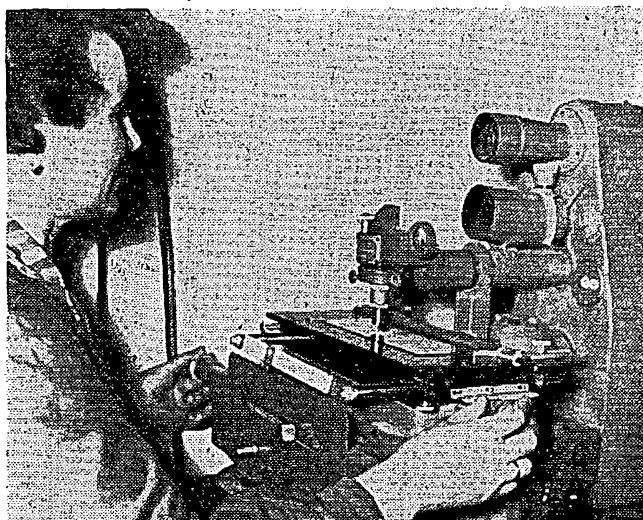

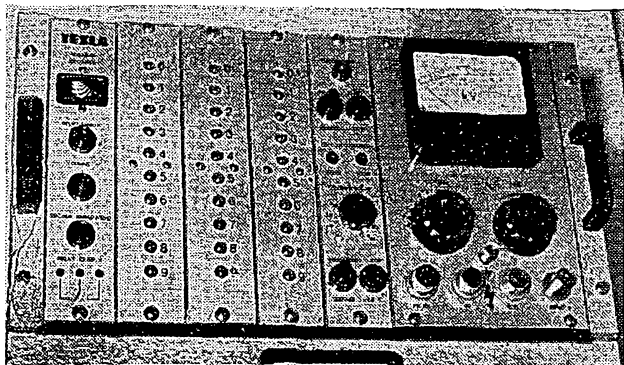Jiskra 10 kV mezi dvěma vzorky Al se fotografuje na spektrografu a mikrofotometrem se vyhodnocuje obsah Al, Mg, Mn, Fe, Si, Cu



◀ Děrovanost fólie se zjišťuje nukleárním počítačem

Zkouška duktility Al plechu podle Erichsena




0,018 mm se fólie zdvojují a válcují až do tloušťky $2 \times 0,006$ mm spolu. A to je mez, již se dnes dosahuje. A tak se svítek z foliárny, široký asi 40 cm, nakonec na koncích zařízení a rozřezává se jakýmsi upichovacími noži na kotoučky o požadované šířce. Ještě tu mají i vlastní tiskárnu, kde se fólie lakuje bezbarvě, barevně, potiskuje nápisy i obrázky, neboť daleko největší část výroby fólií tu vyrábějí pro účely obalové. Což připomnělo, že vánoce budou co nevidět – aspoň podle těch obrázků na čokoládové figurky. Jenže tohle nás tak nezajímalo, my jsme přeci přišli za elektronikou.

Jo, to bych byl málem zapomněl. Že Slovan všude bratra má, ukázalo se, i tu, v Břidličné, kde nám průvodce dělal s. inž. Zdeněk Binder, OK2QW, bývalý člen OK1KUR v Praze i Poděbradech, spolu s OK2UB, Františkem Bartoškem. A samozřejmě, že tady na závodě, v učňovském internátě, mají také kolektivku, OK2KHJ. – Poslyš, co tu máš na práci ty, odchovanec Poděbrad? – Víte, ono by se nezdálo, ale pro elektroniku je tu práce dost. Člověk by neřekl, jaké nároky se kladou třeba na staniol na syrečky. Aby zjistili počet dírek, tj. hermetičnost obalu, tak důležitou v potravinářském průmyslu, zkouší jej prosvěcovat, prošle světlo nechají dopadat na fotonásobič a dírkový počítač nukleárním počítačem. Vedle mechanických zkoušek, jako je zkouška tažnosti plechu podle Erichsena, tvrdosti podle Brinella, vrubové houževnatosti a trhacích zkoušek se měří drsnost fólií profilometrem, struktura metalografickým mikroskopem, ultrazvukovým defektoskopem, mikroröntgenem; složení každé várky hliníku se zjišťuje spektrální analýzou, u fólií pro kondenzátory, kde se zaručuje určitá minimální kapacita, se pak vzorky fólie leptají a formují tak, jak si to předepsala Tesla-Lanškroun a měří se kapacita vzorku asi 2×5 cm.

I v dílnách si elektronika přijde na své. Dřív musil dělník u válcovací stolice během

válcování stále odřezávat vzorky a měřit mikrometrem. Dnes je pod pásem hliníku lžička s pěti milicurie thalia 204. Radioizotop thalia září a záření částečně prochází fólií. Dopadá do ionizační komory a zesílený proud pohybuje měřidlem s nulou uprostřed. Stačí podle vzorku nastavit na začátku nulu a pak sledovat pohyb ručky. Odchylky se hrubě srovnají tlakem válců, jemně pak nastavením tahu cívky. – Dřív když se pás


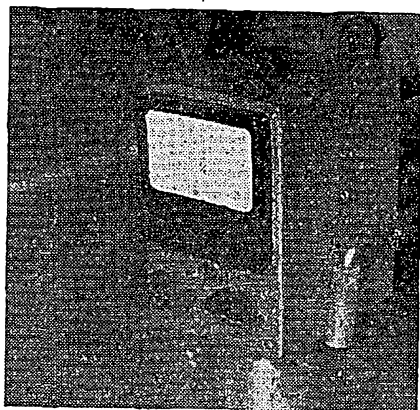


Radioizotopový měřič tloušťky udává od odchylku od nuly v procentech

přetrhl, bylo mnoho odpadu, než obsluha stačila věc dát do pořádku. Dnes přetržení pás spadne na stoleček, kde zapojí proudový obvod relé. Relé zapojí servomotorek a ten natočí spouštěč motoru na nižší otáčky. Stolice zpomalí běh. Toto zařízení ještě dokonale členové kolektivky OK2KHJ tak, že před válcí umístí nůž, který fóliový pás přeráže. – Nebo ten indukční tloušťkoměr k měření nánosů laku, eloxovaných vrstev a jiných nevodivých vrstev na vodi-

vém podkladě. Soudruh inž. Binder to navrhla a zhotovili to učňové, kolektiv OK2KHJ. Váš si ten přístroj mohli prohlédnout návštěvníci výstav radioamatérských prací v Ostravě i v Praze. V Praze dostal i cenu v kategorii průmyslové elektroniky.

A tak skončíme tuto reportáž z Břidličné trochu jinak, než jsme dosud končili ty naše předcházející reportáže, jak se co dělá. Řekněte upřímně, lze říci, že OK2KHJ nic nedělá? Já vím, leckdo namítne, že OK2KHJ ještě neslyšel. V Bruntále možná nemají hlášení o počtu spojení, do Ostravy možná nedolehly cifry o DX práci, v Praze při hodnocení OKK se nic neví o Břidličné, ale není tohleto dnes tím nejdůležitějším úkolem svazarmovců, pomáhat co možná nejvíce při plnění výrobních úkolů? Dost možná, že do Břidličné zas oplátkou vůbec nedolehla zvěst o tom, jak se plánuje finanční a materiální zabezpečení práce kolektivky – aspoň náš rozhovor se zdejšími lidmi tomu tak nasvědčoval. A tak by snad za tu jejich snahu, vyrábět co nejlepší fólii pro Lanškroun, vyrábět co nejlepší plátovaný plech na anody elektronek pro Rožnov, vyrábět co nejvíce plechu AMC, který se tak náramně hodí pro naše šaska, pomáhat jako svazarmovci svému závodu, – za tu jejich snahu by si jistě zasloužili nějaký vhodný krátkovlnný přijímač. Nenašel by se v Ostravě nějaký v brzké době? Vždyť bez RX se sakramentsky těžko vykazuje nějaká aktivita na pásmech. A oni opravdu žádný nemají. Viděli jsme to na vlastní oči. Škoda.

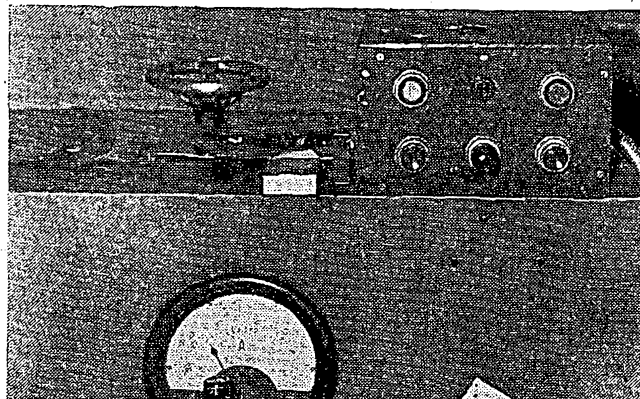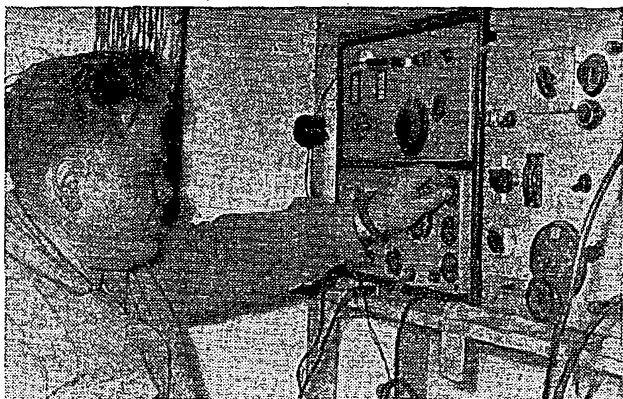

Obr. vlevo. OK2UB doma. Chce-li cvičit v kolektive, musí přinést přijímač z domova
Obr. vpravo. To je ten čertíček ve škatulce: signálka oznamuje, že relé zapnulo servomotor.
Ampérmetr klesá, oláčky též

TRANZISTOROVÉ MĚNIČE - TEORIE A PRAXE V.

Inž. Jožo Trajčál

(Dokončení)


V předchozích čtyřech článcích byla věnována pozornost dvojitým tranzistorovým měničům. V další a poslední části je vysvětlena činnost jednočinných měničů, naznačen jejich návrh a vysvětlena stabilizace výstupního napětí.

Jednočinný tranzistorový měnič může pracovat buď jako oscilátor ve třídě C, nebo jako relaxační oscilátor.

V článku je popsán jednočinný měnič napětí, pracující na principu relaxačního oscilátoru. Vyznačuje se jednoduchostí a spolehlivostí. Jeho účinnost téměř nezávisí na rozptylu parametrů tranzistorů. Má výborné uplatnění hlavně při nižších výstupních výkonech (obr. 1).

Má těsnou transformátorovou vazbu. V první části cyklu shromažďuje energii v magnetickém poli transformátoru, aby ji v druhé odevzdal zátěži. První část cyklu, ve které tranzistor vede, se nazývá vstupním taktem, druhá, kdy jeho vodivost je minimální, se nazývá výstupním taktem.

Na obr. 2 je nakreslena pracovní charakteristika. Pro vysvětlení činnosti budíž předpokládáno, že tranzistor je ve stavu, který odpovídá bodu A. V téže okamžiku je odpor tranzistoru mezi emitorem a kolektorem velmi malý. Celé napětí baterie U_B je na primárních závitěch. V dalším okamžiku kolektorový proud stoupá lineárně (obr. 3a). V obvodu báze přes budící závit n_b teče proud báze (obr. 3c). Lineární růst kolektorového proudu pokračuje do té doby, pokud nedosáhne bodu B na obr. 2, který leží v ohybu charakteristiky I_b , odpovídající příslušnému napětí báze U_b . Kolektorový proud v téže okamžiku dosahuje max. hodnoty a zastavuje se. To způsobuje zmenšení proudu báze a dále pokles samotného kolektorového proudu. Proces probíhá lavinovitě a trvá tak dlouho, pokud kolektorový proud nedosáhne bodu C na charakteristice $I_b = +I_{k0}$, odpovídající kladnému předpětí báze. Během vstupního taktu pohybuje se pracovní bod mezi body AB, během výstupního taktu zůstává v bodě C. Po úsečkách BC a CA se pohybuje pracovní bod v přechodném jevu, který nastává při přepínání. Dioda D_1 je zapojena tak, aby během celého vstupního taktu nevedla. Po skončení vstupního taktu začíná magnetický tok v jádru transformátoru (obr. 3f) klesat. Tím se na sekundární straně transformátoru indukuje napětí opačné polarity a velmi rychle roste. Jakmile je rovné výstupnímu stejnosměrnému napětí U_{ss}

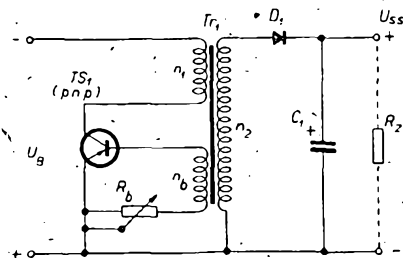

Obr. 1 Jednočinný tranzistorový měnič

(které je na C_1 ; bylo předpokládáno, že se napětí U_{ss} vytvořilo v předcházejících cyklech), dioda D_1 se otvírá a propouští proud (obr. 3b), který postupně klesá. Ke kondenzátoru C_1 je paralelně připojena zátěž R_2 . Když proud v sekundární cívkě klesne na nulu, kladný potenciál na bázi zmizí a začíná se znovu opakovat celý cyklus.

Z obr. 3f je patrné, že magnetický tok v jádru transformátoru má během celého cyklu jeden smysl. Mění se jen jeho velikost. Je to vlastně nerovnostranný trojúhelník, který má vrchol na konci vstupního taktu. Tu je magnetický tok maximální. Minimální (nulový) magnetický tok je na konci výstupního taktu.


U jednočinného tranzistorového měniče, který pracuje jako relaxační oscilátor, nemá změna zátěže prakticky žádný vliv na pracovní režim tranzistoru. Je to proto, že ve vstupním taktu (kdy tranzistor vede) se neodevzdává energie do zátěže. Z téhož důvodu je i příkon měniče, odebraný z baterie, stálý. Stálý je i výkon odevzdávaný do zátěže, který téměř na ní nezávisí. Velikost vstupního příkonu se dá ovládat změnou odporu R_b . Jím se vlastně nastavuje jiný budící proud tranzistoru, tedy pracovní bod, kterému odpovídá jiná hodnota kolektorového proudu. Potom je příkon dodávaný baterií jiný, neboť tento závisí především na velikosti kolektorového proudu.

Pro vysvětlení funkce jednočinného tranzistorového měniče jsou následující předpoklady. Především bude zanedbáno zbytkové napětí na tranzistoru U'_k , které při praktickém návrhu bude samozřejmě bráno v úvahu. Je v porovnání s napětím baterie mnohdy zanedbatelné. Je možno zanedbat i rozptylovou indukčnost, která je nepatrná oproti indukčnosti primáru. Transformátor bude považován za nezátížený, poněvadž výkon rozptýlený v obvodu báze je malý, stejně jako zpětný proud diody. Poslední podmínka je splněna dostatečně během vstupního taktu. Odporů jednotlivých vinutí jsou prakticky zanedbatelné.

Za těchto předpokladů se během vstupního taktu v magnetickém poli transformátoru nashromažďuje energie:

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_k^2 \max$$

kde: L_1 - indukčnost primárního vinutí

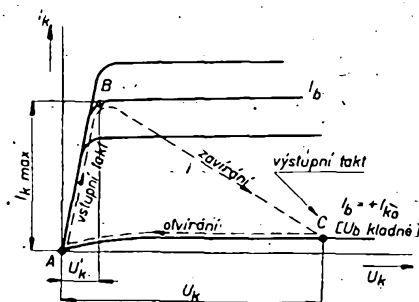

Obr. 2 Pracovní charakteristika měniče

$I_k \max$ - špičková hodnota kolektorového proudu

V budícím vinutí n_b se indukuje příbližné napětí:

$$U_{\text{bind}} \approx \frac{n_b}{n_1} U_B$$

kde: U_B - napětí napájecí baterie

n_b - počet budících závitů


n_1 - počet primárních závitů.

Po skončení vstupního taktu napětí na sekundárním vinutí mění svou polaritu a rychle roste na hodnotu U_{ss} . Je to stejnosměrné napětí na kondenzátoru C_1 , které se vytvořilo za předcházejících cyklů. Když dosáhne hodnoty $U_{ss} + U'_a$, dioda D_1 se otvírá a propouští proud. (U'_a - je úbytek napětí na diodě D_1 , když vede). Proud diody potom klesá (obr. 3b). Na konci výstupního taktu neteče sekundárními závitů žádný proud. Pak ovšem, z báze tranzistoru mizí kladné předpětí, indukované v budících závitěch během výstupního taktu a celý cyklus se začíná znovu opakovat. Proud kolektoru opět začne lineárně stoupat a tranzistor se otvírá. Během vstupního taktu se pracovní bod tranzistoru pohybuje po mezní přímce až po koleno charakteristiky, která odpovídá předpětí báze indukovanému v budících závitěch a zmenšenému o úbytek napětí na odporu R_b . Pak je stoupání kolektorového proudu přerušeno a pracovní bod se přemístí v síti výstupních charakteristik tranzistoru do bodu C (obr. 2). Tranzistor je uzavřen a na jeho kolektoru je napětí:

$$U_k^* = U_B + \frac{n_1}{n_2} U_{ss}$$

Toto napětí zůstává na kolektoru po celou dobu výstupního taktu. Jeho velikost se přibližně rovná dvojnásobnému napětí napájecí baterie. Při výběru tranzistoru je nutno na to pamatovat a vždy zvolit tranzistor s dostatečně velkým dovoleným napětím kolektoru.

Mezi vstupním a výstupním taktem nastává přechodný jev - přepínání. Tranzistor přechází z jednoho extrémního stavu (kdy vede) do druhého (kdy nevede). V sepnutém stavu je vodivost tranzistoru maximální. Zde tranzistor pracuje odlišně od podmínek zesilovacího prvku a zastává funkci bezkontaktního elektronického spínače. Spínací

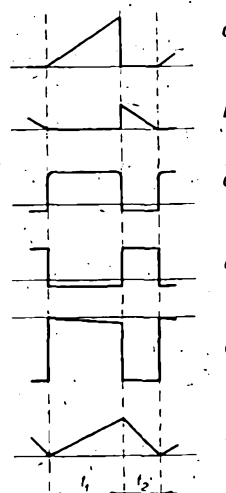

Obr. 3. a) kolektorový proud
b) proud v sekundáru transformátoru
c) proud báze
d) napětí báze
e) napětí na kolektoru
f) mag. tok v jádru

dobu je čas, který potřebuje tranzistor, aby přešel z jednoho extrémního stavu do druhého. Tato doba je u speciálních spínacích tranzistorů velmi krátká – řádově až mikrosekundy. V porovnání s dobou trvání vstupního nebo výstupního taktu je u nižších přepínacích kmitočtů zanedbatelná. Závisí hlavně na tranzistoru, transformátoru a režimu, ve kterém tranzistor pracuje. Při přepínání jsou na tranzistoru veliké okamžité výkonové ztráty, které překračují dovolený kolektorový rozptyl. Celková ztráta, daná časovým integrálem okamžitých výkonů, je přesto malá, jsou-li spínací doby dostatečně krátké. Celková přepínací ztráta při použití tranzistoru a zvoleném výkonu závisí hlavně na přepínacím kmitočtu a může se počítat následovně:

$$P_{\text{přep}} = 2U_k \cdot f \cdot T \cdot I_{k \text{ max}}$$

kde: T – spínací doba použitého tranzistoru.

Spínací ztráty jsou menší, je-li při přepnutí přivedeno na bázi tranzistoru větší kladné napětí a v obvodu báze je menší odpor. Oboje je možno zajistit překlenutím odporu R_b dostatečně velkou kapacitou.

Ke konci výstupního taktu se vybíjejí parazitní kapacity přes vinutí transformátoru a na bázi tranzistoru se dostává záporný potenciál, který způsobí začátek nového vstupního taktu. Jakmile se dostane záporný potenciál na bázi tranzistoru, začíná v obvodu kolektoru protékat proud. V budicím vinutí se indukuje záporné předpětí, které udržuje tranzistor v době vstupního taktu v otevřeném stavu.

Jednočinný tranzistorový měnič napětí, pracující jako relaxační oscilátor, odebírá z baterie proud pouze během vstupního taktu a shromažďuje jej v magnetickém poli transformátoru. Během výstupního taktu tuto energii odevzdává kondenzátoru C_1 , který musí mít takovou velikost, aby napětí na něm bylo konstantní po čas celého cyklu. Energie, kterou dostává kondenzátor C_1 v době výstupního taktu, musí být alespoň rovna energii, kterou potřebuje zátěž po dobu celého cyklu.

Správná volba přepínacího kmitočtu má velký význam pro zajištění vysoké účinnosti měniče. Při její volbě se musí volit kompromis mezi velikostí transformátoru, filtrů a ztrátami v jádru transformátoru, jakož i přepínacími ztrátami. Čím je kmitočet vyšší, tím menší bude transformátor a filtry, ale naopak

ztráty v jeho jádru spolu s přepínacími ztrátami budou stoupat.

Na obr. 4. je závislost ztrát na kmitočtu pro tranzistorový měnič. Z něho je vidět, že existuje určitý optimální kmitočet f_{opt} , při kterém jsou ztráty minimální. Křivka 4 představuje celkové ztráty v měniči a svým minimem udává f_{opt} .

Ne vždy však je možné volit f_{opt} za pracovní kmitočet. Je-li požadavek, aby vyhlazovací filtry byly malé, pak pracovní kmitočet musí být vyšší než je f_{opt} . Chceme-li dostat z tranzistoru max. výkon, musí se pracovní kmitočet volit nižší, aby klesly přepínací ztráty.

Při návrhu transformátoru je třeba brát v úvahu napájecí napětí, výstupní stejnosměrné napětí U_{ss} , výstupní proud I_{ss} , přepínací kmitočet a požadované rozměry. Především třeba správně určit počty závitů pro jednotlivá vinutí. Indukčnost primárního vinutí L_1 je přímo úměrná magnetické indukci. Má-li magnetický materiál vysokou hodnotu magnetické indukce, pracovní kmitočet i při menším transformátoru může být zvolen nižší; přepínací ztráty jakož i ztráty v jádru transformátoru pak klesají a je možno dosáhnout dobré účinnosti. Je-li použito ferritového jádra, vířivé ztráty jsou v něm velmi malé a proto může být syceno až za koleno magnetizační křivky. Snížení sycení možno provést malou vzduchovou mezerou. Tím samozřejmě zase stoupne pracovní kmitočet.

Průřez jádra magnetického materiálu se určí stejně jako pro transformátor dvojčinného měniče. (Viz AR 3/1960, str. 78). Rovnice tam uvedená určuje průřez jádra s dostatečnou přesností. Optimální poměr mědi a železa zůstává stejný jako u jiných transformátorů, pracujících na stejných kmitočtech.

Při zvoleném přepínacím kmitočtu je indukčnost primárního vinutí dána rovnicí:

$$L_1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{U_B^2}{f} \cdot \frac{\eta}{N_s} \left[\frac{U_k^* - U_B}{U_k^*} \right]^2$$

Velikost napětí U_k^* je funkcí počtu primárních a sekundárních závitů a velikosti výstupního stejnosměrného napětí.

V jádru transformátoru má magnetický tok jednosměrný smysl. Kolísá od nuly až po určitou maximální hodnotu (obr. 3f), není tu střídavého sycení a proto transformátor měniče má mít vzduchovou mezeru, aby nenastávalo jeho přescycování. To se musí respektovat a podle toho volit B_{max} .

Počet primárních závitů je:

$$n_1 = \frac{L_1 \cdot I_{k \text{ max}}}{S \cdot B_{\text{max}}} \cdot 10^8 \text{ [H, A, cm}^2, \text{G]}$$

Kde: S – průřez jádra transformátoru

B_{max} – max. hodnota magnetické indukce v jádru.

V budicích závitěch n_b se musí indukovat napětí takové velikosti, aby stačilo zajistit dostatečný proud báze I_b a úbytek napětí na odporu R_b . Předpětí báze pro kolektorový proud $I_{k \text{ max}}$ se zjistí z výstupních a vstupních charakteristik tranzistoru. (Viz AR 3/60, str. 78). Ke konci vstupního taktu je na primárních závitěch transformátoru napětí:

$$U_1 = U_B - U_k' - I_{k \text{ max}} (R_1 + R_i)$$

kde: U_k' – zbytkové napětí na tranzistoru

R_1 – vnitřní odpor napájecí baterie

R_i – odpor primárního vinutí transformátoru.

Potom je počet budicích závitů:

$$n_b = n_1 \cdot \frac{U_b + R_b \cdot I_b}{U_B - U_k' - I_{k \text{ max}} (R_1 + R_i)}$$

Kde: R_b – odpor v obvodu báze

I_b – proud báze.

Odporem R_b se dá v určitých mezích ovládat velikost příkonu baterie, který tato odevzdává magnetickému poli transformátoru během vstupního taktu. Jeho změnou při pevném počtu budicích závitů se lehce mění proud báze I_b a v důsledku toho i $I_{k \text{ max}}$. Odpor R_b je funkcí proudového zesilovacího činitele β . Nejlepší je volit odpor proměnný, aby jím bylo možno přesně nastavovat pracovní režim tranzistoru při případné jeho výměně. Určí se následovně:

$$R_b = \frac{\beta_{\text{max}}}{I_{k \text{ max}}} [U_{b \text{ ind}} - U_{b \text{ min}}]$$

Kde: β_{max} – max. hodnota proudového zesilovacího činitele

$U_{b \text{ ind}}$ – napětí, indukované v budicích závitěch n_b

$U_{b \text{ min}}$ – minimální napětí báze pro kolektorový proud $I_{k \text{ max}}$.

Platí vztah: $I_{k \text{ max}} =$

$= \beta_{\text{max}} I_b$

Odpor R_b se má volit co nejmenší a nesmí převyšovat minimálně potřebnou hodnotu, protože s jeho zvětšováním se prodlužuje doba poklesu kolektorového proudu, čímž se zvětšují přepínací ztráty. Též max. dovolené napětí na kolektoru tranzistoru je funkcí odporu R_b , jak je vidět na obr. 5. Při vyšších hodnotách tohoto odporu napětí klesá až na 1/3 své max. hodnoty. Z téhož důvodu musí být odpor dostatečně malý, zvláště u tranzistorů, které pracují s vyšším napájecím napětím.


Při výpočtu sekundárních závitů musí být respektován požadavek, aby okamžité napětí na kolektoru během výstupního taktu nepřestoupilo max. přípustné napětí kolektoru $U_{k \text{ max}}$. Jsou-li tato napětí stejná, pak počet sekundárních závitů je dán rovnicí:

$$n_2 = n_1 \left[1 + \frac{n_b}{n_1} \right] \cdot \frac{U_{ss} + U_d'}{U_{k \text{ max}} - U_B}$$


kde: U_{ss} – stejnosměrné napětí na C_1
 U_d' – úbytek napětí na diodě D_1
 $U_{k \text{ max}}$ – max. dovolené napětí na kolektoru.

Sekundární napětí transformátoru se usměrňuje. Jako usměrňovač se nejlépe hodí plošné diody, poněvadž mají malý odpor v propustném směru. Jejich zpětný proud je též malý. Dioda propustí proud jen v době výstupního taktu, zatím co v době vstupního taktu je uzavřena a namáhána v závěrném směru napětím:

$$U_{d \text{ max}} \approx U_{ss} + U_B \cdot \frac{n_2}{n_1}$$

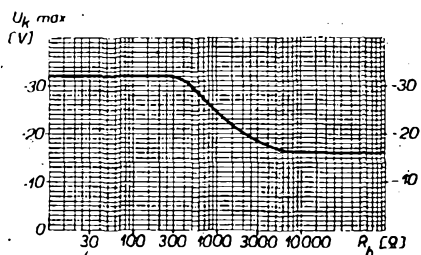

Obr. 5. Závislost max. napětí kolektoru na odporu R_b mezi bázi a emitorem pro tranzistor OC16

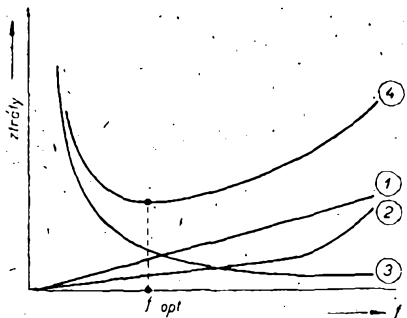

Obr. 4. Závislost ztrát na kmitočtu pro tranzistorový měnič

1 – přepínací ztráty; 2 – ztráty v jádru transformátoru; 3 – ztráty v mědi; 4 – celkové ztráty

Dioda musí mít tak velké závěrné napětí, aby vydržela stále namáhání tímto napětím v závěrném směru. Není-li k dispozici dioda s dostatečným závěrným napětím, je možno zapojit dvě nebo více diod za sebou za předpokladu, že mají stejné závěrné charakteristiky. V tom případě se závěrné napětí na nich rozdělí víceméně rovnoměrně. Výhodné je překlenout diody paralelními odpory, které jsou udávány v katalogu. Mají zajistit rovnoměrné rozdělení napětí na jednotlivé diody.

V těch případech, kdy výstupní stejnoměrné napětí musí být vysoké, objevují se těžkosti při návrhu transformátoru. Sekundární vinutí musí mít velký počet závitů. Parazitní kapacity a rozptylové indukčnosti jsou větší. Jejich vliv se nepříznivě projevuje při přepínání, neboť zpožďují procesy otvírání a zavírání tranzistoru. Následkem toho přepínací ztráty stoupají a klesá celková účinnost. Proto v těch případech je výhodnější použít transformátor s nižším počtem závitů a speciálního zapojení s násobičem výstupního napětí.

Na obr. 6. je rozšířené zapojení měniče se zdvojovačem napětí. Vlastně to není ani zdvojovač, protože na sekundární cívce během vstupního a výstupního taktu pracovního cyklu vznikají dvě různá napětí, která se liší velikostí a polaritou. Sekundární napětí tvořící se během vstupního taktu je přibližně rovné:

$$U_{11} \approx \frac{n_2}{n_1} U_B$$

Velikost napětí během výstupního taktu odpovídá energii, nashromážděné v magnetickém poli transformátoru. Je označeno jako U_{12} . Plně výstupní napětí $U_{ss} = U_{11} + U_{12}$ závisí do značné míry na zátěži, neboť skutečná zátěž transformátoru v době vstupního taktu zkrslí průběh primárního proudu.

Z rozboru výkonu je vidět, že vztah plochy nad tečkovanou čarou k ploše pod ní je rovný poměru $\frac{U_{11}}{U_{12}}$ (obr. 7). Poměr nemá přesahovat hodnotu 0,5, neboť velká zátěž na transformátoru v době vstupního taktu do značné míry ztěžuje vznik oscilací a tranzistor nemůže propustit špičkový proud na jeho začátku, nevycházejí ze stavu nasycení, což způsobuje dodatečné ztráty. Při $\frac{U_{11}}{U_{12}} = 0,5$ poměr závitů v obvodu zdvojovače napětí klesne na 2/3 hodnoty, která je nutná v jednoduchém zapojení pro požadované napětí.

Měnič se zdvojovačem pracuje následovně: V době vstupního taktu se energie shromažďuje v kondenzátoru C_s , který je zapojen na napětí U_{11} přes diodu D_2 . Na začátku vstupního taktu sekundární napětí dosahuje velikosti U_{12} a dioda D_2 se zavírá. Potom vybíjecí

proud kondenzátoru C_s prochází diodou D_1 k výstupnímu kondenzátoru C_1 a nabíjí ho. Je-li zanedbatelný spád napětí na diodě D_1 , dá se vyjádřit výstupní napětí takto:

$$U_{ss} = U_{11} + U_{12}$$

Kondenzátor C_s musí mít tak velkou kapacitu, aby napětí na něm zůstávalo konstantní a rovné U_{11} po celý výstupní takt. V tomto čase napětí na sekundárních závitech je rovné U_{12} . Zapojení pracuje analogicky jako jednočinné zapojení bez zdvojovače, jenom při výpočtech musí být napětí U_{ss} nahrazeno hodnotou $(U_{ss} - U_{11})$.

Sériový kondenzátor, C_s má vyhovovat rovnici:

$$C_s \gg \frac{1}{2} \frac{L_1 I_{pk \max}}{U_{11} (U_{ss} - U_{11})}$$

Nesplnění této nerovnosti může mít za následek nežádoucí zvýšení sekundárního napětí v době výstupního taktu.

Jednočinné tranzistorové měniče mohou být použity k nejrůznějším účelům. Vyznačují se jednoduchostí, spolehlivostí a jejich účinnost závisí jen málo na rozptýlu parametrů tranzistorů. Mohou pracovat s napájecím napětím již několika voltů při výstupním výkonu řádově wattů a napětí až kilovoltů. Při výkonech pod 1 W jednočinné tranzistorové měniče nemají vážnějších konkurentů. Při větších výkonech mohou s nimi do jisté míry soutěžit vibrátory, hlavně proto, že mají menší tepelnou závislost. (Mají však opět jiné nečnosti – pozn. red.)

Při návrhu tranzistorového měniče pro fotoblesk je třeba si uvědomit následující skutečnost:

Energie nashromážděná v kondenzátoru je:

$$W_c = \frac{1}{2} C U^2$$

Maximální dosažitelná účinnost při nabíjení kondenzátoru je $\eta_c = 50\%$. Účinnost tranzistorového měniče nechť je $\eta_m = 80\%$.

Potom celková účinnost tranzistorového měniče pro elektronický fotoblesk do doby nabití kondenzátoru na požadovanou hodnotu je

$$\eta = \eta_m \cdot \eta_c = \frac{W_c}{W_B}$$


kde: η – celková účinnost
 η_m – účinnost tranzistorového měniče
 η_c – účinnost nabíjení kondenzátoru
 W_c – energie nabitého kondenzátoru
 W_B – energie odebíraná z napájecí baterie

V našem případě je to:

$$\eta = 40\%$$

(tedy účinnost značně menší než jakou bychom podle pověsti od tranzistorového měniče očekávali (80...90 %!). To nechť nikoho při proměňování jeho fotoblesku nepřekvapí! – pozn. red.) Při návrhu tranzistorového měniče pro fotoblesk je proto nutné dosazovat do vzorců účinnost takto vypočítanou. Další návrh se provede podle rovnic uvedených v předcházejících článcích.

Konče články o tranzistorových měničích, považují za nutné upozornit čtenáře na problémy, kterým je třeba bezpodmínečně věnovat pozornost při práci s tranzistory. Je to především pracovní režim tranzistorů. V žádném

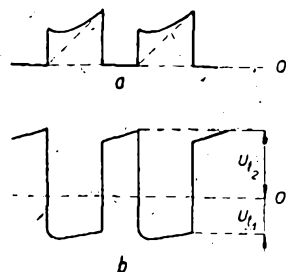

Obr. 7. Průběh proudu a napětí v měniči se zdvojovačem: a) výstupní proud, b) napětí na sekundárním vinutí

případě nemá dovolit překročení maximální dovolené hodnoty parametrů tranzistorů. Zvláště u výkonových tranzistorů je třeba pozorně hlídat ztrátový výkon rozptýlený na kolektoru. Při provozu za vyšších teplot, kdy dovolený kolektorový rozptyl velmi klesá, musí být zajištěno, aby teplota krystalu nepřestoupila maximální dovolenou hodnotu. Ztrátový výkon, který může být rozptýlen na tranzistoru při určité teplotě okolí, se vypočítá:

$$P_{\max} = \frac{t_{kr} - t_{ok}}{R_{lth}} [W; ^\circ C, ^\circ C/W]$$

kde: $P_{\max}$ – maximální dovolený výkon rozptýlený na tranzistoru;
 t_{kr} – maximální dovolená teplota krystalu; udává výrobce;
 t_{ok} – bezprostřední teplota okolí tranzistoru;
 R_{lth} – vnitřní tepelný odpor tranzistoru; udává ho výrobce a má rozměr $[^\circ C/W]$.

Takto vypočítaný výkon by bylo možno rozptýlit na tranzistoru za předpokladu, že tranzistor by měl nekonečně velkou chladicí plochu nebo by byl intenzivně chlazen třeba vodou. Je-li chladicí plocha konečná, výkon, který může být rozptýlen na tranzistoru, se vypočítá podle rovnice:


$$P_{\max} = \frac{t_{kr} - t_{ok}}{R_{lth} + R_{pf} + R_{chl}}$$

kde: R_{pf} – tepelný odpor přechodu upevnění;
 R_{chl} – tepelný odpor chladicí desky

Z rovnice je vidět, že čím menší bude R_{pf} a R_{chl} , tím větší bude $P_{\max}$. R_{chl} závisí na velikosti chladicí desky, na kterou je tranzistor upevněn. Čím je tato větší, tím menší bude odpor R_{chl} .

Velký vliv na jeho velikost má též povrchová úprava chladicí desky. Tepelný odpor R_{pf} je tím menší, čím lépe je upevněn tranzistor na chladicí desku. Dosedací plochy musí být rovné a hladké. Doporučuje se mezi ně kápnout silikonový olej. Musí-li být tranzistor upevněn izolovaně z důvodů konstrukčních, potom hodnota R_{pf} je větší. Podrobněji se čtenáři seznámí s tepelným zatížením tranzistoru v literatuře [2].

Velmi důležitou veličinou je maximální přípustné napětí na kolektoru. U dvojitých měničů napětí na tranzistoru, který v daném okamžiku nevede, je minimálně rovné dvojnásobné hodnotě primárního napětí (napájecího). Podobně je to i u jednočinných měničů. Proto provozní maximální napájecí napětí musí být zvoleno tak, aby nedosahovalo ani poloviční hodnoty maximálního dovoleného napětí, neboť

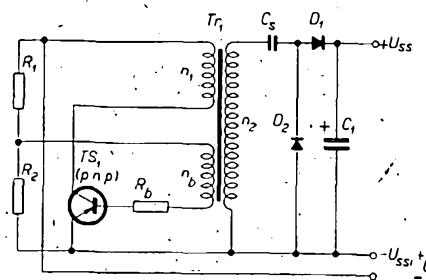

Obr. 6. Zapojení měniče se zdvojovačem

při přepínání vznikají ještě napěťové špičky.

Provozní kolektorový proud nemá být volen tak, aby dosahoval maximální dovolené hodnoty. Při přepínání vznikají proudové špičky, které by mohly tranzistor zničit.

V katalogu bývají udávány vždy doporučené provozní a maximální dovolené hodnoty napětí a proudu (viz AR 3/60 str. 78 pro OC16). Je třeba se bezpodmínečně přidržel doporučených provozních hodnot a nezkoušet, co všechno tranzistor snese, zvláště je-li k dispozici kus, který sehnat dalo poměrně velkou námahu.

Při pájení vývodů tranzistoru je třeba uchopit vývod asi 1 až 1,5 cm od konce do plochých kleští, aby byl takto zaručen odvod tepla. Při neopatrném pájení by mohla teplota krystalu přestoupit maximální dovolenou hodnotu a tranzistor, i kdyby se nezničil, mohl by podstatně změnit svoje parametry.

Tím bych končil sérii článků o tranzistorových měničích. Snažil jsem se v nich seznámit čtenáře AR s teoretickou i praktickou stránkou tranzistorových měničů běžného zapojení. Existují ještě různá speciální zapojení a v posledním čase se ve světové literatuře už objevují i tranzistorové měniče s výstupním výkonem až 1 kW při účinnosti těsně nad 90 %. Čtenářům, kteří budou stavět tranzistorové měniče pro jakýkoliv účel, přeji mnoho úspěchů. Jsem přesvědčen, že návody, které byly uvedeny v předcházejících článcích, jim při práci pomohou. Osobně jsem je navrhl a odzkoušel, proto není obava, že by se vyskytly vážnější těžkosti při realizaci. Zároveň budu velmi rád, když mi čtenáři napíší o problémech, s kterými se setkají při práci s tranzistorovými měniči a sdělí mi svoje zkušenosti. Moji adresu jim poskytne redakce Amatérského radia.

* * *

V článcích, uveřejněných v předcházejících číslech AR, vznikly při tisku nedopatřením některé chyby. Prosim čtenáře, aby si je laskavě opravili. *Tranzistorové měniče - teorie a praxe I*, AR 9/1959:

Na straně 247 v řádku 29 posledního sloupce od spodu přeškrtněte výraz „i kolektoru“, který je v závorce.

Na téže straně na obr. 2 „Pracovní podmínky tranzistoru“ má být všude místo označení U_b , U_{b1} , U_{b2} atd. označení I_b , I_{b1} , I_{b2} atd.

Tranzistorové měniče - teorie a praxe II, AR 3/1960:

Na str. 78, obr. 1 na svislé ose má být místo jednotky mA jednotka A.

Rovnice na str. 79 řádku 7 má znít správně takto: $U_{bss} = (1,5 \div 2) U_b$ a dále v řádku 10:

$$R_1 = \frac{(1,5 \div 2) U_b}{I_b}$$

Na téže straně v témže sloupci v řádku 32 chybí jednotka odporu. Správně má být:

$$R_1 = \frac{2 U_b}{I_b} = \frac{1,4}{55} \cdot 10^3 = 25 \Omega$$

Na straně 79 ve 12. a 13. řádku od spodu posledního sloupce má znít správně:

$P \cdot d$ - výkon rozptýlený na dvou diodách po dobu jedné periody [W].

Tranzistorové měniče - teorie a praxe III, AR 7/1960:

Na straně 192 v řádku 13 středního sloupce má být správně:

$$P_k = U_k \cdot I_k \max$$

Tranzistorové měniče - teorie a praxe IV, AR 11/1960:

Na straně 312 je třeba provést následující opravy:

V řádku 26 prvního sloupce je třeba doplnit toto:

q - průřez jádra v cm^2 - pro N_2 .
Rovnice v témže sloupci v řádku 46 má znít následovně:

$$U^*_{\text{bind}} = U_b + (1,5 \div 2,0) \cdot U_b$$



V posledním sloupci na začátku 8. řádku je třeba slovo „primární“ nahradit slovem „sekundární“.

Literatura:

- [1] Inž. B. Viktora: Dvojčinný tranzistorový měnič. ST 11/1959 str. 414—417.
- [2] Inž. J. Čermák: Tepelné zatížení tranzistoru. AR 3/1960 str. 70—72.
- [3] Inž. J. T. Hyan: Elektronický blesk. AR 1/1960 str. 12—13.
- [4] Berestovskij G. N. Senatorov K. Ja.: Preobrazovatel napřaženija na moščnych poluprovodnikovych triodach. Radiotekhnika i elektronika, 9/1957, str. 1178—1188.
- [5] Inž. V. Novák: Přechodné časy tranzistorů pracujících v pulsních obvodech. ST 10/1958 str. 374 až 376.
- [6] Inž. J. Budinský: Tranzistory v impulsových obvodech. ST 1/1958 str. 24—28.

- [7] Sobeščanskij D., Vlasov M.: Preobrazovatel na poluprovodnikovych triodach dlja prijemnika A 8. 1957, Radio, I. 46.
- [8] Poluprovodnikovye triody v radio-techničeskich schemach. Voennoe izdatel'stvo MO-SSSR, Moskva 1958.
- [9] Royer G. H.: A switching transistor D-C to A-C converter having an output frequency proportional to the D-C input voltage. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Vol. 74, July 1955.
- [10] L. H. Light: Transistor power supplies. Wireless World, Dec. 1955.
- [11] Der Transistor - Gleichspannungswandler als Anodenspannungsquelle für Batterieempfängeröhren. Radioschau 4/1956.
- [12] A. Muller et J. de Sartre: Convertisseur de courant continu à transistor montés en push-pull. Annales de Radioélectricité. Tome 12, Juillet 1958 N° 53.
- [13] Transistor-Blitzgerät. Funkschau, 9/1958.
- [14] Fotoblitzgerät mit Transistor-Automatik. Das Elektron 5/1959.
- [15] Transistorschaltungstechnik (příloha), Funktechnik 24/1958.
- [16] Ein Gleichspannungswandler für Elektronenblitzgerät mit den Transistoren OC604 und OC603. Funktechnik 19/1959.
- [17] Uchirin G. G.: Transistor Power Converter capable of 250 watts D-C output. 1956, II, Proc. IRE, 261—262.
- [18] Mullard Technical Handbook. Vol. 4.

2 • OC833

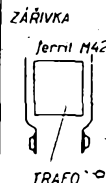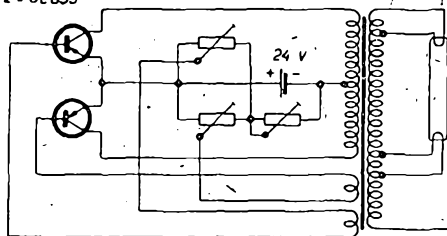

Zapojení měniče pro napájení zářivky ve vagonech. Zařízení bylo předváděno na lipském veletrhu

Jak se spolehlivě změřit maximální závěrné napětí tranzistoru

Měříme zbytkový proud I_{cbo} a velmi opatrně zvyšujeme napájecí napětí (jako zdroj se hodí např. anodová baterie s potenciometrem jako děličem napětí).

U dobrého tranzistoru se zbytkový proud s napětím nemá příliš zvyšovat. Při určitém napětí začne však zřetelně vzrůstat. Závěrné napětí tranzistoru je takové napětí, které když zvýšíme o 20 %, vzroste I_{cbo} právě na dvojnásobek. Většina tranzistorů čs. i zahraniční výroby má závěrné napětí přes 30 V. Najdou se i kusy, které snesou 100 V. U málo jakostních tranzistorů je I_{cbo} větší a obvykle nemá dostatečné ostře vyjádřený ohyb, takže tímto způsobem

se maximální závěrné napětí těžko určuje. Proto podle možnosti takové tranzistory nepoužívejme v zapojeních s vyšším napájecím napětím (asi přes 12 V).

- Ja -

* * *

Pro precizní potenciometry se užívá jako odporového drátu ze slitiny rhodium + platina nebo měď + platina. Příklady k odporovému drátu jsou ze slitiny platina + zlato + stříbro a sběrný kontakt tvoří plech z beryliové bronzi.

U takových potenciometrů lze prý podle údajů výrobce dosáhnout přesnosti průběhu odporu max. 18 úhlových minut. Životnost je udávána 500 000 otáček. Ve firemní literatuře však chybí údaj o ceně, která bude zřejmě značná. *Platinum Metals Review 1960 č. 1. M. U.*

JAKOSTNÍ INDUKČNOSTI PRO VKV

Inž. Jar. Navrátil, OK1VEX

Při konstrukci VKV zařízení musíme zhotovit indukčnosti malých hodnot a s vysokým činitelem jakosti. Vinutím indukčností klasickým způsobem v podobě jednovrstvových cívek lze dosáhnout meze asi 30 až 50 nH ($1 \mu\text{H} = 1000 \text{ nH}$). Menších hodnot nelze prakticky dosáhnout – počet závitů můžeme snížit nejvýše na jeden a další zmenšování, průměru cívky má za následek snížení činitele jakosti. Indukčnosti v podobě jednovrstvových cívek můžeme zhruba používat v pásmu metrových vln a dalších, tedy při kmitočtech nižších než 300 MHz.

Nad tímto kmitočtem používají amatéři rezonanční obvody v podobě vf vedení různých tvarů, zakončených obvykle zkratem nebo kapacitou. Způsob konstrukce takových obvodů je popsán v mnoha pramenech a je mezi amatéry na kmitočtech 435 MHz a vyšších celkem zaveden. Výhodou těchto obvodů je snadná možnost zhotovení v amatérských podmínkách, neboť rezonanční kmitočet takového obvodu lze poměrně snadno a přesně nastavit vhodnou volbou rozměrů, tedy použitím těch nejednodušších měřidel, která má každý amatér k dispozici. Další výhodou je poměrně vysoký činitel jakosti. Tak pro 435 MHz lze snadno dosáhnout hodnot 300 až 800. Nevýhodou těchto obvodů je jejich velká délka zejména při nižších kmitočtech a tím i nepříhodný tvar. V dalším bude popsán způsob zhotovování malých indukčností, jejichž


přednosti jsou v malých rozměrech, kompaktním tvaru, vysokém činiteli jakosti a snadné zhotovitelnosti v dostatečné přesnosti bez použití měřicích přístrojů. Zejména poslední vlastnost je velmi cenná, neboť amatér většinou nemá možnost si zhotovenou indukčnost přeměřit a měření malých hodnot indukčnosti je i v profesionálních podmínkách dosti obtížné.

Základní úvaha spočívá v tom, že pro indukčnost válcové cívky existují přesné vzorce, známé už hezkou řádku let pod názvem Nagaokovy vzorce. V nich tzv. Nagaokův součinitel vyjadřuje vliv tvaru cívky. Z řady nejrůznějších tvarů vzorců uvedme příklad z naší klasické radiotechnické literatury [1]:

$$L = 0,987 \cdot 10^{-2} \frac{D^2 \cdot n}{a} \cdot K \dots [\mu\text{H}, \text{cm}]$$

kde L je indukčnost cívky o průměru D , délce a a počtu závitů n . K je pak zmíněný Nagaokův součinitel, který závisí na poměru průměru cívky D k její délce a a který je tabelován v pramenu [1]. Vzorec platí přesně pro cívku vinutou z tenkého plechového pásku. U vinutí z drátu kruhového průřezu jsou odchylky nepatrné. Minimální indukčnost cívky dostaneme tehdy, bude-li mít pouze jeden závit z tenkého plechového pásku šířky a a délky $2\pi D$, který bude svinut do kruhu o průměru D . Vzorec pak nabude tvar
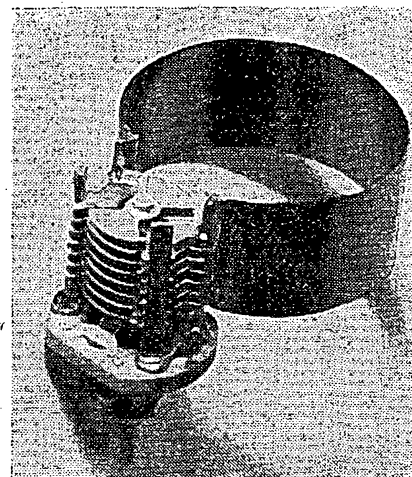
$$L = 0,987 \cdot 10^{-2} \frac{D^2}{a} \cdot K \dots [\mu\text{H}, \text{cm}]$$



Pro ulehčení práce je vzorec převeden na nomogram na obr. 1, kde je také uveden příklad užití. Tvar hotové indukčnosti je na obr. 2b.

Z grafu je zřejmé, že jednu a tutéž hodnotu indukčnosti můžeme zhotovit v mnoha tvarech. Vybereme si takový, který bude pro daný prostor a konstrukci vhodný. Indukčnosti tohoto provedení mají ještě vyšší činitel jakosti než z vf vedení. To lze dokázat následující úvahou: provedme indukčnost ve tvaru symetrického vedení podle obr. 2a., která bude mít hodnotu L_1 a vf odpor R_1 . Činitel jakosti pak bude podle následujícího známého vzorce

$$Q_1 = \frac{\omega L_1}{R_1}$$

Provedeme-li indukčnost v navrhovaném tvaru podle obr. 2b. ze stejné délky pásku, bude mít hodnotu L_2 , která bude rozhodně větší než L_1 , přičemž vf odpor zůstane stejný jako v předchozím případě nebo spíše klesne zmenšením blízkostního efektu. Činitel jakosti pak bude


$$Q_2 = \frac{\omega L_2}{R_1}$$

Protože L_2 je větší než L_1 a vf odpor se nezměnil, bude i Q_2 větší než Q_1 .


Na závěr si uvedme příklad výpočtu rezonančního obvodu pro vysílač na 435 MHz. Koncová dvojitá tetroda REE30B má výstupní kapacitu 2,1 pF, k níž na doladění přidáme trimr střední hodnoty 2 pF, takže celková kapacita ladicího obvodu je $C = 4,1 \text{ pF}$. Příslušnou indukčnost určíme z Thompsonova vzorce

$$L = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{1}{39,5 \cdot (435 \cdot 10^3)^2 \cdot 4,1 \cdot 10^{-12}} = 32,7 \cdot 10^{-9} \text{ H} = 32,7 \text{ nH}$$


V grafu na obr. 1. pak určíme příhodné rozměry indukčnosti a provedeme ji

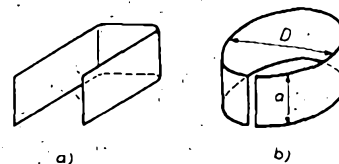

Obr. 2. Přeměna vedení zakončeného zkratem v jeden závit

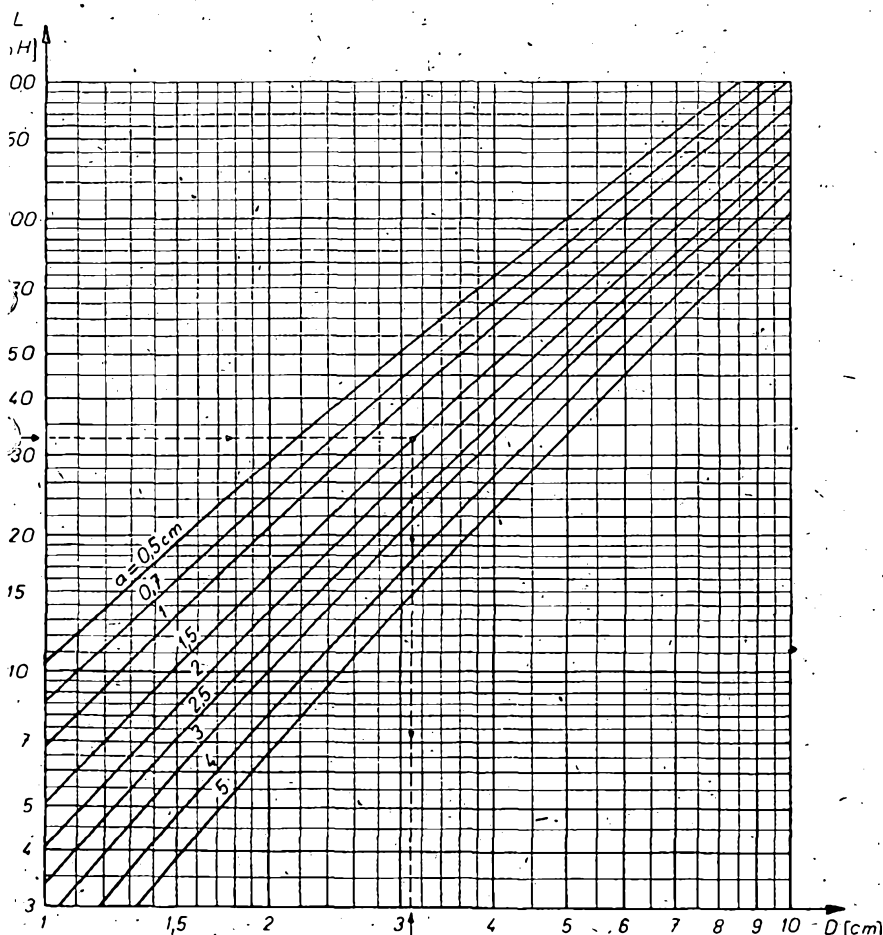

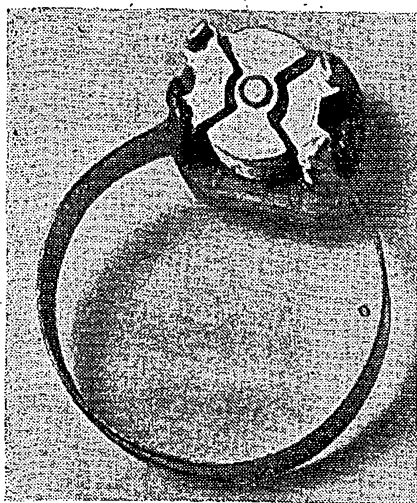Obr. 1. Nomogram Nagaokova vzorce $L = 0,987 \cdot 10^{-2} \frac{D^2}{a} K$



z lesklého měděného nebo mosazného postříbeného plechu. Rozměr svinutého pásku bude v uvedeném případě $\varnothing 31 \times 15$ mm. Praktické provedení tohoto obvodu je zřejmé z fotografie. Je zhotoven z pásku měděného plechu síly 0,5 mm, jehož povrch je vyleštěn. Protože není stříben, je chráněn proti oxidaci slabou vrstvou silikonové vazeliny. Jiná vhodná ochrana je bezbarvý lak. Spolu s motýlkovým kondenzátorem má činitel jakosti $Q = 470$. Ztrátový odpor obvodu je 42 k Ω , takže ztráty v obvodu budou činit asi 7% celkového výkonu dodávaného elektronkou.

Vzorec platí přesně tehdy, když v prostoru okolo indukčnosti není vodičůvých předmětů. V praktickém případě blízkost kostry způsobí zmenšení indukčnosti, což je třeba mít při stanovování rozměrů na paměti. Úprava indukčnosti v případě „nestřelení se“ je snadná: zmenšením průměru (zkrácením pásku) ji lze zmenšit, zmenšením šíře pásku zvětšit.

Indukčnosti tohoto tvaru lze používat v pásmu asi od 80 MHz do 800 MHz. Oborem použití budou vstupní obvody přijímačů, výstupní obvody vysílačů a různé symetrizační a transformační členy. O těchto příkladech si povíme v dalším článku.

Literatura:

[1] Stránský: *Základy radiotechniky, II. díl*, Praha 1951, str. 284–286.

Firma Siemens a Halske dodává křemíkovou fotónku TP60, která přeměňuje světelnou energii v elektrickou s deseti-procentní účinností. Účinná plocha je 1,5 cm². Při osvětlení 10 000 Lx dává tato fotónka 2,5 mW při 0,44 V, při osvětlení 500 Lx poklesne výkon na 0,1 mW při 0,05 V. M.U.

Radiový výškoměr FuG101

Na výzvu v AR 7/60, str. 191 uvádím zájemcům údaje o výškoměru FuG101. Tento typ nebo jeho varianta FuNG101 – nebo jiné s číselným označením 101, slouží k měření výšky letadla nad zemí. Má dva rozsahy: 0–150 metrů a

100–1500 metrů. Dosahitelná přesnost je asi 10 %. Pracuje s kmitočtem 400 MHz až 337 MHz.

Vysílač S101 je osazen triodou LD2 a modulační elektronkou RV12P2001. Jeho vyzářený výkon je 1,5 W. Nosná vlna je kmitočtově modulována tak, aby byl její výsledný tvar trojúhelníkový. Stane se tak zvláštním keramickým otočným kondenzátorem, který je otáčen rychlostí 4000 ot/min motorkem „SH L mot 4 nb“. Doba trvání kmitočtové změny je 0,0075 vt. Kmitočtový zdvih je 3,9 MHz a 39 MHz. Nosná vlna je ještě modulována pomocí tónového kola, které je na společné ose s keramickým otočným kondenzátorem. Antenní systém, sestávající z jednoho dipólu, je tak uspořádán, aby byly nosné plochy letadla reflektorem. Energie je tudíž vyzářována dolů. Přijímaná vlna má kmitočet odlišný od kmitočtu právě vysílaného. Měří se rozdíl obou kmitočtů.

Přijímač E101, jehož dipól je v určité vzdálenosti od dipólu vysílače, zachycuje jednak kmitočet právě vysílaný, jednak odražený od země. Oba kmitočty jsou současně usměrněny a na výstupu detektoru je rozdílový kmitočet, který je ve slyšitelné oblasti. Tak při rozsahu výšek 100–1500 m je zdvih 3,9 MHz a rozdílový tónový kmitočet je při výšce letounu 150 m – 1040 Hz a při 1500 m – 10 400 Hz. Při druhém rozsahu 0–150 metrů je zdvih 39 MHz a rozdílový kmitočet při výšce letadla 1,5 m – 104 Hz, při 15 m – 1040 Hz a při 150 m – 10 400 Hz. Ukazatelem výšky je vhodně cejchovaný kmitoměr.

Přijímač E101 sestává ze symetrického audionu (2 $\times$ RV12P2001), zesilovače tónového kmitočtu (4 $\times$ RV12P2001) a měřiče kmitočtu (1 $\times$ LV5). Jako indikátor na palubní desce letadla pracuje deprezský přístroj s vhodně upravenou stupnicí (AFN101). K zařízení dále náleží: měnič U101, rozdělovací skříňka VD101, čtyři vícežilové kabely, dipóly a pouzdra na oba přístroje EGS101 a EGE101.


Pro amatérský provoz se může přizpůsobit oscilátor vysílače s elektronkou

LD2, který ale není kompenzovaný, takže jeho kmitočtová stabilita bude nevalná. Vstupní část přijímače – zajímavý VKV symetrický audion – je rovněž pro úpravu na amatérský provoz nevhodná. Audion je příliš širokopásmový a jeho citlivost je nevelká. Zapojení audionu bylo uveřejněno v AR 5/60 str. 141. Je zbytečné uveřejňovat úplné zapojení přijímače, protože, jak vysvítá z popisu, jde v dalších stupních o zvláštní zesilovač s propustí a s měřičem kmitočtu.

Pokud je referentovi – z neúplných pramenů – známo, vyskytoval se dokonalejší výškoměr FuG102 s četnými variantami. Jeho činnost se podobala lokátorům. Vysílač pracoval s impulsním provozem na kmitočtu kolem 200 MHz (2 $\times$ LD2 a 4 $\times$ RV12P2000 – viz inzerát v AR 10/60, str. 302). Jeho jeden rozsah byl 0–5000 metrů. Jako indikátor byla normální statická obrazovka; se stupnicí nastříkanou zevnitř stínítka (viz AR 4/59 str. 117). Přijímač je patnáctielektronkový superhet. (15 $\times$ RV12P2000). Přestavba na amatérský provoz by byla i zde pochybná, protože šum přijímače na tak vysokém kmitočtu s elektronkami RV12P2000 je jistě značný. Brátel podobných zařízení odkazují na druhý citovaný pramen.

„FuG101 – Geräte Handbuch 1942“
H. J. Fischer: „Radartechnik“, Fachbuch Verlag Leipzig 1956
I. Šimoni: „Centimetrové vlny“, EŠC Praha 1947

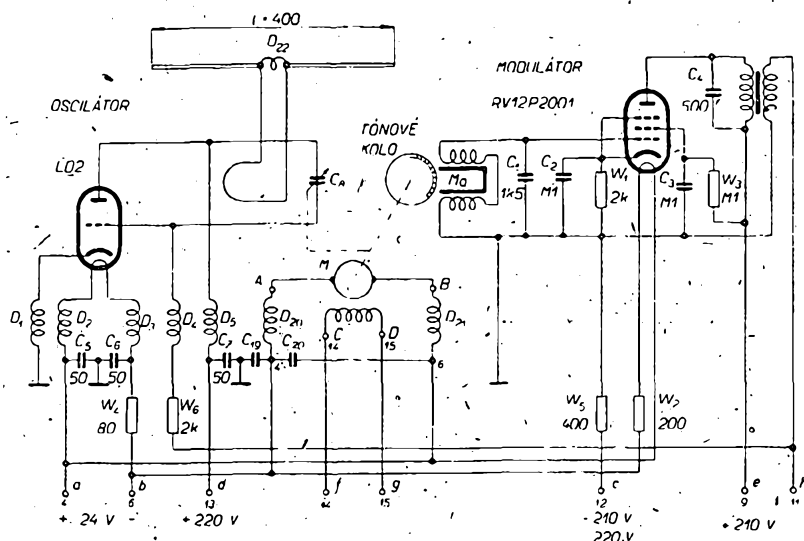Zapojením dvou vybraných Zenerových diod v kaskádním stabilizačním zapojení je možno dosáhnout při zachování konstantní teploty přesnosti nastavení napětí na 2 ‰. Tomu již je možno říkat stabilní napětí! Při tom je celý stabilizátor miniaturních rozměrů s dlouhodobou životností. M.U.



Zapojení vysílače výškoměru FuG101. V každém přívodu napájecích napětí jsou ještě zapojeny dvě vl. tlumičky (každá 18 závitů drátu o $\varnothing 0,5$ mm, vinutých na průměru 4 mm), blokové na svých vývodech keram. kondenzátory cca 100 pF. Tlumičky D₁ až D₅ = 22 závitů drátu o průměru 0,5 mm na průměru 4 mm.

Tlumičky D₂₀, D₂₁ = 40 závitů drátu o průměru 0,5 mm na průměru 8 mm. Tlumička D₂₂ = dva a půl závitů oceli: drátu o průměru 1 mm. Ma. snímací systém 2 $\times$ 500 Ω , 3100 závitů drátu o průměru 0,05 mm. M. motor SH L mot 4 nb – 27 V modulační trafo Rel. Bv. 131/1538


Před třiceti lety, vzbudilo velkou pozornost zahájení vysílání „celostátního vysílání“ v Liblicích. Ozval se v červenci 1931 na vlně 486,2 m. Celkový příkon byl 700 kVA, vř výkon 120 kW. Na stavbě spolupracoval inž. Stránský.

Anotace v tehdejší tisku uvádí jako významnou novinku řízení oscilátoru krystalem v termóstatu a kontrolu modulace „oscilografem s Braunovou trubici“. Vysílač vyrobila firma Standard Electric, elektronky dodala Western Electric. „Zdejší“ firma Standard Electric, dříve Doms a spol. ve Vrbovici, vyrobila potřebné armatury, skříně apod. Tedy to nejlépejší, hi!

Hloubětínská továrna tehdy vyráběla pokojně přijímací elektronky a netušila, že v roce 1961, kdy oslaví čtyřicetileté jubileum, bude jejím denním chlebem všechny ty „Electric“ trumfovat, a to skutečně zdejší práci. — da

RC generátor dvou tónů

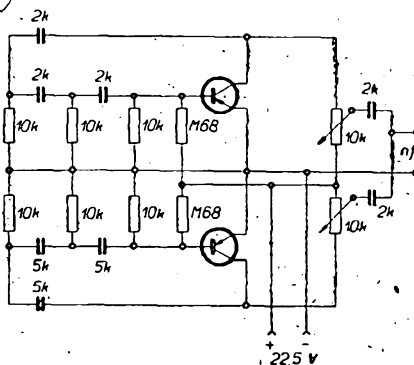Pro měření linearity generátoru SSB na dvou tónových kmitočtech se hodí jednoduchý tranzistorový RC generátor. Signál z kolektorů se vede řetězem RC, který potlačí fázi o 180°. Na tranzistoru dojde k dalšímu otočení o 180°, takže obvod se rozkmitá. Větev s kondenzátory 2k se rozkmitá na 2500 Hz, větev s kondenzátory 5k při 1000 Hz. Oba signály přicházejí na společný výstup.



Tranzistory musí mít vysoký zisk (velkou β), aby bylo krypto tlumení fázových členů.


EQ 3/61

— da

Zlepšení synchronizace při okrajovém příjmu u televizora Rubin 102

Při slabom signále u okrajového příjmu televizních vysílačů sa na přijímači Rubin 102 vyskytuje roztrášený obraz, čo možno pozorovať najmä na ľavom okraji obrazu: Obraz nie je čiste ohraničený — zvislá hrana je nepravidelne roztrhaná.

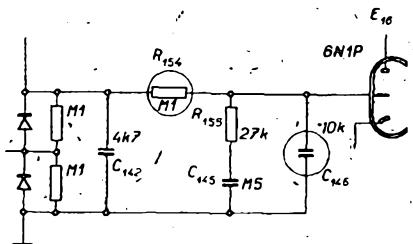Závadu možno snadno obmedziť jedným zvýšením kapacity kondenzátora C_{146} z pôvodných 10k na 25 ÷ 50k, jednak zvýšením odporu R_{154} z pôvodných M1 na M2 až M32.



Zavedením úpravy sa roztrášený okraj obrazu ustáli, čo sa prejaví v značnom zlepšení obrazu.

Inž. Ján Kožehuba

Autor návodu na stavbu magnetického reproduktora v roce 1931 praví: „Ostatně jsem přesvědčen, že vám tento tlapač bude hned napoprvé hrát, jako když hrom bije. Celkový náklad činí asi 400 Kč.“

A nám nezbyvá, než přidat řadu vykřičníků, neboť to bylo v době začínající nezaměstnanosti. Tak vypadalo heslo „Radio všem“, objevující se v záhlaví inzertů, v praxi.




Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, nositel odznaku „Za obětavou práci“

II. subregionální soutěž se příliš nevydařila. Nejen opatrné přeložení soboty a neděle, ale i rychle se horšící počasí, které na horách vyvrcholilo několika-denní sněhovou vánicí, nijak k účasti nepřispělo. Sotva desítky našich stanic, jejichž operátoři neváhali obětovat den či dva z dovolené; se odhodlala vyjet do „terénu“. Zatím co OK1KNE/p na Korábě na Šumavě, OK1KRE/p na Plešivci, OK1NG/p na Deštné, OK3VCI/p na Lomnickém štítě se spolu s četnými „odkrokovými“ stanicemi pokoušely při velmi nepříznivých podmínkách o „DX“ na 145 MHz — druhá skupinka nadšenců zkoušela nová nebo upravená zařízení na pásmu 435 MHz. Byli to OK1KKL/p, OK1KVR/p, OK1KCU/p, OK1EH/p a OK1VR/p. Připraven byl i OK3VCI/p a dobrou snahu měl i Kamil — OK1NG/p, jehož zařízení se však cestou na Deštnou pochromalo. Ze stálých QTH to byly jen stanice OK1KKD, OK1KPR, OK1VEQ a starý nezmar OK3VCO, z něhož by si mohli vzít mnozí příklad. Podobně jako během listopadového 70 cm Contestu vydržel hlídat pásmo po celý závod a ani tentokrát se mu nepodařilo žádné QSO. Dobrou protistanici a dobrým partnerem pro pokusy na 70 cm byl DM2BDL/p na Fichtelbergu nedaleko Klínovce. Měl velmi pěkné — poměrně jednoduché, ale stabilní zařízení — a slyšel vše, co se slyšet dalo, i když měl na vstupu konvertoru „jen“ elektronku 6J6 s uzemněnými mřížkami a dvanáctiprvkovou soufázovou anténou. Použitý vysílač měl výkon 8 W. Za zmínku stojí zejména jeho QSO s OK1KVR/p, kteří pracovali na Zvláštní s vysílačem, jehož „koncový stupeň“ byl spojen jakou ztrojovací elektronkou 6CC31!! Výkon 0,3 W — QRB — 194 km! Spojení se uskutečnilo telegraficky — A1, reporty 589/579. Je vidět, že to jde i s dostupnými součástkami a malými výkony, na které stačí GU32 jako ztrojovač.

Z jedenácti spojení stanic DM2BDL/p je vidět, že se na 70 cm skutečně něco dělo, i když se to snad mnohým bude zdát málo. A tak to opět připomíná první subregionální soutěže v letech 1956 i 1957 na VKV, resp. na 145 MHz, kdy se za celých 24 hodin nepřetržitého provozu u nás dalo udělat sotva deset stanic, z nichž sotva polovina byla z OK. Téměř stejná situace je dnes na 70 cm pásmu — ovšem s tím rozdílem, že jsou tu značné a cenné provozní a technické zkušenosti s používáním moderních zařízení na 2 m. Historie se tu opakuje, neboť dnes jsou to na pásmu 70 cm opět staré známé značky v čele s OK1EH, OK1SO, OK1KKD a několika dalšími, kteří před lety razili cestu používání moderních zařízení na 145 MHz. Jistě není třeba připomínat, jak velkými úspěchy všech těchto VKV amatérů byla korunována tato jejich pionýrská práce. V zahraničí je tomu nejinak. Stanice DL3YBA najdeme dnes na 145 MHz zřídka, a když, tak SSB; pracuje totiž převážně na 70 cm a zanedlouho bude QRV i na 24 cm. Podobně DL9ARA, DJ3ENA, HB9RG, a další, se kterými jsme se před lety setkávali na tehdy ještě poloprázdném pásmu 2 m.

Práce na VKV je proto tak zajímavá, že přináší každému, kdo se jí trochu hlouběji věnuje a osvojil si potřebné technické znalosti, stále nové a často i překvapující poznatky. Je i není to tak dávno, kdy jsme pokládali za zajímavé zprávy o prvních spojeních Praha — Gortwaldov, Praha — Brno, Brno — Ostrava, Bratislava — Ostrava apod. na 2 m.

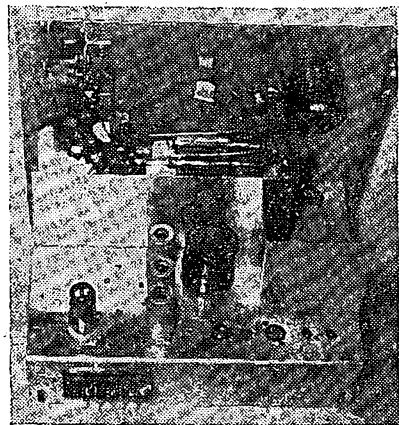Cílem většiny našich VKV amatérů by mělo dnes být ukončit vývoj a experimentální práci na 145 MHz výbudováním zařízení s optimálními vlastnostmi, tj. zařízení s maximálním dosahem za běžných



Tak je proveden rozestavený vysílač pro dvoumetrové pásmo OK3KJF z Bratislavy

podmínek a pak se pokusit s tímto základem o totéž na pásmu 435 MHz. To však neznámá, že věškeré dění na 145 MHz od této doby budeme pokládat za nezajímavé — nesmíme totiž zapomínat na amatéry začínající, kterých stále přibývá, a na stále v průměru současným možnostem ještě neodpovídající stav zařízení pro 145 MHz. První řádky sloupků našich příštích rubrik jsou však rezervovány především pro první spojení „od krku ke krku“ na 70 cm a činnosti na tomto pásmu vůbec.

ZE ZAHRANIČÍ

Velmi známý estonský amatér, vítěz mnoha světových KV soutěží, operátor stanice UR2BU, pracuje teď převážně na 145 MHz, kde dosáhl zejména v uplynulém roce pěkných úspěchů. Využil mnoha polárních září, během nichž měl spojení s četnými severskými stanicemi v SM, OH, LA a OZ mimo UR a UQ. Kromě OH a UR a UQ byla všechna spojení uskutečněna odrazem od PZ. ODX 870 km — současně sovětský rekord na 145 MHz — se švédskou stanicí SM6QP nedaleko Göteborgu se podařil při velké polární záři 7. 10. 1960. UR2BU je jedním ze čtyř zahraničních držitelů obřího švédského diplomu WASM 144.

UR2BU pracuje denně na kmitočtu 144,18 MHz. Od 1600 do 1900 SEČ je QRV pro libovolné stanice, od 1900 do 2000 speciálně ve směru na západ a jihozápad (UR, UF, SP, D a OK). Od 2000 do 2030 ve směru na SM, LA, a OZ, a konečně od 2030 do 2100 SEČ směrem na OH a SM2. Při předpokládaném výskytu polární záře je na pásmu průběžně celý den. Úplný popis jeho stanice není znám. Konvertor má osazen sovětskými elektronkami 6N3S, 6N3S, 6J1C (první dvě jako vř zesilovače). Oscilátor konvertoru je řízen xtalem 7150 kHz. Ve stavbě má nový konvertor podle DL3FM. Elektronka 417A tam bude nahrazena sovětským ekvivalentem 6S3P a 6S4P s vynikajícími vlastnostmi. Není známo, jakého používá příkonu. Pravděpodobně to však bude příkon vyšší, protože má zájem o pokusy odrazem od meteorických stop.

V UR2 je dále QRV UR2BT (144,35), UR2GK, UR2CO, a UR2RDE, všichni mezi 144 až 144,2 MHz.

Polsko

SP9DR, Ing. Jan Wojciekowski, polský VKV-manager, nám zaslal některé zajímavé informace. Jsou to předně výsledky XV. SP9-Contestu, který byl pořádán ve dnech 12.—13. února t. r. za dosti dobrých podmínek. Výsledky skupiny B — tj. celkové pořadí všech stanic:

1. SP5PRG	5403 bodů	19. SP9IQ	1328
2. OK3HO/p	5366	20. SP9ADQ	1322
3. SP9AGV	4401	21. SP9PSB	1175
4. SP6EG	3908	22. OK3VCH	825
5. SP9DI	3853	23. OK2VEE	735
6. SP9QZ	3764	24. HG5KBP/p	548
7. OK3VCO	3167	25. HG5CZ	497
8. OK2VCG	2841	26. HG6KVS	493
9. OK2LG	2834	27. SP9RA	419
10. OK1VAF	2448	28. HG6VG	372
11. OK3VCI/p	2370	29. HG5CT	294
12. OK3KEE/p	2355	30. SP3GZ	240
13. OK2VDC	2259	31. OK3CAI	200
14. SP9VX	2035	32. SP9TX	190
15. SP9PNB	1943	33. HG7PI	160
16. SP9XZ	1847	34. HG5EJ	80
17. SP9AFI	1729	35. SP9AGX	17
18. OK1VCW	1511	36. SP9DR	3

Blahopřejeme při této příležitosti Daňovi, OK3HO/p, k pěknému umístění v této populární polské VKV soutěži.

Naše amatéry budou jistě zajímat kmitočty polských stanic, tak jak jsou známy k 15. 5. 1961. Znalost kmitočtu značně usnadňuje orientaci na pásmu a ovlivňuje v neposlední řadě i umístění během soutěží, nehledě na dobrou pomůcku při cejchování přijímačů.

Doplňte si proto své seznamy stanic těmito údaji:

144,060 SP9DR	145,224 SP9DI
(145,650)	145,296 SP9PNB
144,080 SP3PD	145,320 SP9PSB
144,120 SP3GZ	145,340 SP9ABE
144,190 SP6CT	145,350 SP9PSD
144,225 SP2RO	145,370 SP9QZ
144,250 SP6EG	145,388 SP9RA
144,320 SP6XA	145,400 SP7AAU
144,580 SP9IQ	145,435 SP9AGV
144,720 SP5QU	145,480 SP9AIP
144,720 SP5AIW	145,510 SP9DU
144,860 SP9EB	145,584 SP9DWW
144,90 SP5PRG	145,650 SP9DR
144,95 SP9VX	(144,060)
145,10 SP9MX	145,800 SP9TX
145,20 SP9AFI	145,820 SP8LT

Ze seznamu je vidět, že většina aktivních SP stanic je z distriktu SP9, zatím co ve Varšavě je aktivních stanic stále méně. SP5PRG pracuje pravidelně denně a to i přes den, kdy se v době od 1200 do 1400 SEC pokouší o spojení na západ. Pozornosti však zaslouží SP2RO, QTH Gdansk - což je nejvzdálenější SP stanice. SP2RO je velmi aktivní a mává pravidelně spojení s SP5PRG.

Na kótě Skrzyczne 1250 m. n. m. (QRA JJ26g) bude instalováno zařízení na 145 a 435 MHz, které bude v činnosti během letních měsíců. Na kótu budou zajišťováni různí amatéři a budou zde pracovat pod svými značkami. Jejich úkolem dále bude zprostředkovávat spojení mezi vzdálenými stanicemi polskými (SP5 a SP2) a stanicemi zahraničními. Československé stanice jsou žádány o spolupráci.

I. subregionální VKV soutěž 1961 vyhrál v Polsku SP6EG (QTH Branice, prakticky na našich hranicích nedaleko Rýmařova). Za 36 QSO získal 5369 bodů při max. QRB 340 km. Druhé místo obsadil SP9DI 25 QSO, 4456 a třetí byl SPAGV 24 QSO a 3605 bodů. SP6EG i SP9DI tedy dosáhly většího počtu bodů než první dvě stanice naše v této soutěži!

Nezapomeňte odeslat co nejdříve úplné a správně vyplněné deníky z PD 1961. Čím dříve a lépe budou vyplněny, tím dříve bude možno PD vyhodnotit.

Pěknou dovolenou a dobré počasí i podmínky v letních měsících Vám přeje

OK1VR

Nezapomeňte na BBT 1961! Jeho termín byl neočekávaně přesunut na první neděli v srpnu, 6. srpna!

Za rekordní troposférické spojení 20. července 1960 v amatérském pásmu 432 MHz mezi Kalifornií a Havaji byla udělena Edisonova amatérská cena, založená společností General Electric, amatérům Ralphu E. Thomasovi z Kahuku na ostrově Oahu v Havajském souostroví a Johnu T. Chambersovi z Palos Verdes Estates v Kalifornii. Tato cena, věcný dar a \$ 500 na hotovost, byla udělena již po 9 let a tentokrát poprvé ji dostali dva amatéři společně a poprvé za výkon na poli vědeckém.

Chambers, W6NLZ, je vedoucím výzkumného střediska firmy Hughes Aircraft Corp. pro spojení s družicemi Země; Thomas, KH6UK, je inženýrem vysílací stanice firmy RCA na Havajských ostrovech. V komisi pro udělení ceny byl zástupce amerického úřadu FCC, zástupce amerického Červeného kříže a zástupce ARRL - F. E. Handy.

Chambers hlídá podmínky na VKV podle mlhy nad Los Angeles. Když z ní vyčnívají jen věže, dá se předpokládat vytvoření troposférických duktrů. Thomas na Havaji hlídá zas večer nízké mraky s plo-

chým vrcholem. Za této meteorologické situace je pravděpodobnost troposférického šíření VKV a oba zasedají k pokusům. Přesto trvalo 9 měsíců namáhavých zkoušek, než se dostal první úspěch na 144 MHz.

Electronics World 5/61.

-da

VKV MARATÓN 1961 stav po II. etapě

145 MHz

1. OK1VCW	406 bodů	142 QSO
2. OK2BBS	272 bodů	89 QSO
3. OK1AED	266 bodů	105 QSO
4. OK1AZ	231 bodů	92 QSO
5. OK1AMS	222 bodů	79 QSO
6. OK1VBS	202 bodů	67 QSO
OK1KRA	202 bodů	82 QSO
7. OK1VAF	178 bodů	48 QSO
OK1ADY	178 bodů	59 QSO
8. OK1VEZ	170 bodů	78 QSO
9. OK2VDC	167 bodů	57 QSO
10. OK1KPR	166 bodů	68 QSO
11. OK1RS	142 bodů	63 QSO
12. OK1KKD	134 bodů	48 QSO
13. OK2OJ	132 bodů	46 QSO
14. OK1KRC	124 bodů	55 QSO
15. OK1KAM	123 bodů	42 QSO
16. OK3VCO	121 bodů	36 QSO
17. OK1VEQ	105 bodů	51 QSO
18. OK1VDM	102 bodů	24 QSO
19. OK2LG	94 bodů	23 QSO
OK2VEE	94 bodů	33 QSO
20. OK1KTW	91 bodů	28 QSO
21. OK2TU	73 bodů	22 QSO
22. OK1VAB	57 bodů	21 QSO
23. OK1VDY	56 bodů	26 QSO
24. OK3VCH	55 bodů	20 QSO
25. OK1NG	50 bodů	17 QSO
26. OK1VFJ	48 bodů	16 QSO
OK1QI	48 bodů	21 QSO
OK1PG	48 bodů	23 QSO
27. OK2OS	42 bodů	13 QSO
OK1KEP	42 bodů	15 QSO
OK2BKA	42 bodů	16 QSO
28. OK1KAZ	39 bodů	14 QSO
29. OK2VBV	37 bodů	13 QSO
30. OK3QO	31 bodů	13 QSO
31. OK1ARS	28 bodů	14 QSO
32. OK3LW	26 bodů	12 QSO
OK3VEB	26 bodů	12 QSO
33. OK3VBI	25 bodů	11 QSO
34. OK3VDH	22 bodů	10 QSO
35. OK2TF	8 bodů	4 QSO
36. OK2VAZ	4 body	2 QSO
37. OK3KGH	2 body	1 QSO

435 MHz

1. OK1SO	26 bodů	7 QSO
2. OK1VEQ	12 bodů	4 QSO
3. OK1VEZ	6 bodů	2 QSO
OK1KPR	6 bodů	2 QSO
4. OK1KKD	3 body	1 QSO
OK1KRA	3 body	1 QSO

Pro kontrolu zaslaly deník stanice: OK1ABY, ISO, 1VFT/p, 2LG, 2TF a 3VAH. Dále pro kontrolu byly použity neúplně vyplněné deníky těchto stanic (v závorkách chybějící údaje): OK1VFB (QTH protistanic a vzdáleností), OK1KSD (QTH protistanic, vzdáleností a čestné prohlášení), OK2TU (QTH protistanic). Tyto stanice mohou zaslat opravené deníky s hlášením za III. etapu. Bez čestného prohlášení je též deník neúplný. Neúplně vyplněné deníky budou použity pouze pro kontrolu.

Z deníků:

OK2BBS: Volal jsem, ale neudělal OK2BKA z Olomouce (hi), OK1KNU a ISO fone a několik

SP stanic. Olomouckých stanic bylo v tomto měsíci na pásmu víc, ovšem co to dalo práce, než jsem je přesvědčil, aby pomohly alespoň olomouckým stanicím a vyjely alespoň na fuchsku. Tentó závod se nedá dělat jen tak levou rukou. (To ale některé stanice hodně mrzí - pozn. 1VCW.)

OK1AED: Marně jsem však volal stanici OK1VAF, která pracovala s OK2 stanicemi a OK1KPI. Jinak se mi závod velice líbí.

OK2VEE: Slyšeny byly stanice OK1KGG/p (559), OK1KKD (575), OK1GG (575), a OK1VCW (565).

OK1VFJ: ale ta telegrafie u VKVistů by se měla zlepšit. Je to někdy až trapné.

OK3VBI: Chyba je jen ta, že na východním Slovensku je málo aktivních stanic na VKV.

OK2VDC: je špatná také ta skutečnost, že VKV maratónu se zúčastňuje doposud malý počet stns, hlavně OK2! Nedovedu si také vysvětlit jednání stanic jako OK2BKA (Olomouc), OK2VBS a OK3CAD/p, které jsem několikrát marně volal. I přes to jsem byl však s touto etapou spokojen.

OK1VAB: Při spojení na VKV pásmech je třeba častěji opakovat QTH stanic ve spojení (při předávání mikrofonu atd.), aby stanice třetí, která poslouchá jednu z nich, mohla si udělat úsudek o možnosti spojení a směřování antény. (Stejnou poznámku má OK1ADY.)


OK1VEQ: DX spojení jdou opravdu jen CW, ale proč tak silná slova, jako použil OK2LG?


OK1VBS: Ke konci etapy byly slyšet v Liberci stanice OK1NG a OK2TU (obě RS 58) a několik stanic dalších.

V této části VKV maratónu se zase objevily stanice i na 435 MHz. V čele opět jako vždy známý propagátor tohoto pásma, OK1SO. Stanice OK1KPR se však o lepší výsledek i na 145 MHz připravila neznalostí soutěžních podmínek. Škoda, že s oúřetěním na pásmu 435 MHz je zatím záležitost jen stanic pražských a jedné stanice kladenské. I na pásmu 145 MHz přibývala řada nových stanic. Jejich vstup do soutěže je tím potěšitelnější, že tak učinily i když věděly, že nemohou stanice v čele tabulky dohonit. Jak odlišný názor mají na soutěžní činnost operátři těchto stanic oproti operátorům, kteří se na pásmu vyskytují i velmi dlouho a pravidelně, ale kteří by asi „nepřenesli přes srdce“, kdyby se neměli umístit bez přílišné námahy mezi prvními desíti. Není tomu tak dlouho, kdy na příklad OK1CT zasílal k vyhodnocení (tedy ne pro kontrolu) deník s jedním nebo dvěmi spojeními přesto, že mu muselo být jasné, jak se asi umístí. Některé stanice nemají zájem nechat se hodnotit s 10-15 spojeními. Někdy je jim i za těžké vůbec poslat deník. To neplatí ovšem jen pro VKV maratón. Nebo snad máme již tak vyspělé stanice, že soutěžení ve VKV maratónu by bylo pod jejich úroveň? Výsledky I. kategorie v EVHFC 1959 tomu však nenasvědčují.

Na druhé straně není jisté vhodné, a je to zároveň i v rozporu se soutěžními podmínkami, přehánět soutěžení i do následujícího extrému. Bohužel i na VKV pásmech se ojediněle vyskytují případy, že koncesionáři-jednotlivci soutěží pod svou vlastní značkou i ze své kolektivní stanice. Pro dotyčného operátře je to nejen přechodné QTH, ale je to též nesplnění soutěžních podmínek, které předepisují, že každý soutěžící musí používat pouze své vlastní zařízení. Tentokrát se to obešlo bez jakýchkoliv následků a snad toto „písemné“ upozornění pomůže! Snad si dotyčný operátor nechá takto získané body odečíst??

Stanice slovenské a některé stanice moravské poukazují na malý počet stanic v některých krajích. Tato situace se nedá ovšem řešit upravováním podmínek soutěží a vlastních závodů. Stačí-li provozním odborům krajských sekcí radia, když z celého kraje vysílá na VKV jedna nebo dvě stanice a to ještě jen občas, potom je náprava skutečně velmi těžká. Například od doby, kdy přestal vysílat z Kamzíku OK3YY, není známo, že by pravidelně pracovala v Bratislavě na VKV nějaká stanice.

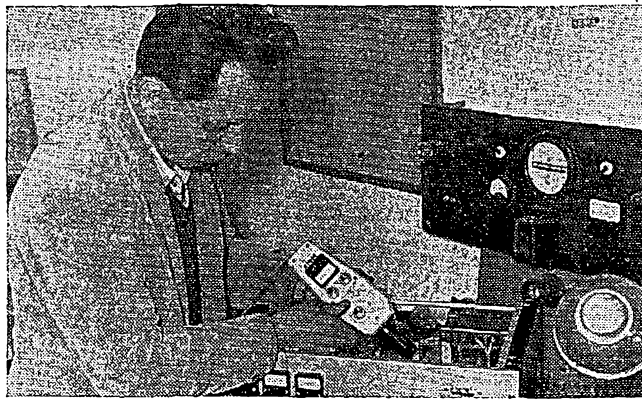

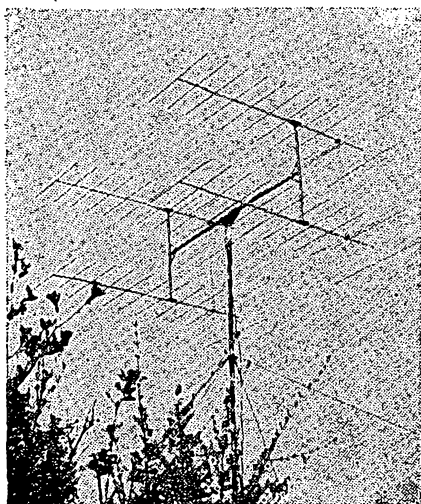

Na obrázku je dvoupatrová anténa 4x jednáct prvků, kterou během EVHFC 1960 na QTH Gerece použila maďarská stanice HG5KBP

Právě tak v kraji východočeském není zdaleka takový provoz jako dříve. Takto by bylo možno vyjmenovat ještě více krajů. Dá se těžko něco dělat s připomínkou: „Já nevysílám proto, že mi to nebo ono nevyhovuje“. Ale je snazší dosáhnout nějaké změny, když se řekne: „Nás zde vysílá tolik a tolik a chtěli bychom upravit to a to“. Je především třeba projevit zájem a vyvíjet nějakou činnost v místě samém a potom lze teprve navrhnout úpravy a změny.

Slušné umístění v jakékoliv soutěži, tedy i ve VKV maratónu, je především otázkou poměru soutěžícího k vlastním závodům. Asi tak podle přísloví „za málo peněz – málo muziky“. Několik málo výimek (např. skutečně nevhodné QTH pro práci na VKV) však potvrzují pravidlo. Dobré umístění je podmíněno minimální provozní zručností, která se však neziská ignorováním všech nebo většiny VKV soutěží a závodů. Znalost a možnost telegrafního provozu ještě nikomu žádný závod neprohrál (viz OK2VCG ve VKV maratónu 1959, OK1VAM ve VKV maratónu 1960 a OK2RO v závodě „Den rekordů 1960“). Množství času věnovaného soutěži se jistě odrazí v celkovém umístění. Vysíláním v poslední den etapy se toho mnoho zachránit nedá. Technická úroveň zařízení jistě dosažené výsledky také značně ovlivňuje. Neslyším-li nic nebo málo, bude asi přijímač potřebovat důkladnější revizi. Nejsme-li slyšet, je třeba hledat nedostatky ve vysílání. Tím je např. méněnátržba účinnosti koncového stupně, která se ale nezlepší zvětšujícím se příkonem a tím i větším úctem za odebranou elektrickou energii. Také není vhodné zapomínat na to, že anténa se připojuje jak k přijímači, tak i k vysílání a že to, jak slyším a jak jsem sám slyšet, je závislé i na ní. V neposlední řadě je třeba mít přehled o tom, co se na pásmu děje a rychle se na něm orientovat.

Uvedu kratší příklad, náhodně vybraný, jak to lze dělat třeba v Praze. Slyším-li na počátku pásma delší dobu nosnou vlnu s velmi slabou nebo žádnou modulací, tak musím vědět, že je to OK1VCS z Nymburka, který značku nedá jak je rok dlouhý. Zaslýchnu-li něco podobného na druhém konci pásma a občas ještě s brumem, tak je dobré když vím, že je to OK1YV, který se představí asi tak jednou za půl hodiny. Delší technická debata na 144,96 MHz mimo jiné říká, že je na pásmu OK1GV z Vrchlabí. Právě tak mi říká slabě vyražení modulace po pásmu, že vyjel OK1VDW s nedoladěným PA a slyším-li pod modulačními pokusy OK1VCX slabě nějakou telegrafii, musí mně být jasné, že je na pásmu OK1NG z Hradce Králové. Delší dobu pustěný tón mně upozorní na stanici OK1VEZ. Dechovka asi na 144,39 MHz dává vědomost o tom, že na zavolání čeká OK1KAM z Liberce. Podobných příkladů by se dala vyjmenovat celá řada. Třeba i to, jak se jeden pražský amatér pozná podle kmitočtově modulovaného sóloscillatoru atd. I takto tedy lze zjistit, kdo je na pásmu, aniž by byla slyšet jediná značka. Znalost kmitočtů jednotlivých stanic (alespoň přibližně) pomůže jistě také hodně. Tyto zkušenosti se ale získávají provozem na pásmu a nikoli pouhým teoretizováním.

Doufám, že se alespoň některé zkušenosti získané na VKV maratónu uplatní i o Polním dnu 1961. Všem stanicím přeji pěkné podmínky a těším se ve slyšenou v další etapě.

OK1VCW

Máte-li zajímavé zprávy nebo obrázky z PD 1961, zašlete je redakci ihned po skončení PD 1961.

DX

Rubriku vede Mírek Kott, OK1FF, mistr radioamatérského sportu

Novinky a zprávy z pásme

Jak jsem již v minulém čísle DX-rubriky psal, budou z neutrální zóny u Kuweitu pracovat HB9TL, OD5CT, MP4QAO a WITYQ. Expedice je plánována na konec června a má trvat asi 10 dnů. Snad ještě toto číslo AR stihne expedici včas a informace bude co platná. Výprava má pracovat hlavně CW po celých 24 hodin denně, volací značka má být 9K4A a počítá se s tím, že tato neutrální zóna bude platit za novou zemi pro DXCC.

V květnu měla být uspořádána výprava na HC8 (Galapágy), kterou měl uspořádat HC1KA s několika dalšími amatéry. Slyšet zatím nebyli a nedošly zprávy o poslechu této výpravy.

Na tyto ostrovy (HC8) je hlášena další výprava, kterou má od 1. 9. 1961 podniknout YN1TAT a má používat značky HC8JN nebo snad HC9JN! Poslední by byl zajímavý pro lovce nových prefixů pro WFX.

Další africká republika dostala novou značku – je ji republika Gabun, kde amatéři používají nyní značky TR (snad TR8) a byly již slyšeny na pásmu.

Známy západoněmecký amatér DL7AH – Harry – z Mnichova má co nejdříve pracovat z Konga (9Q5). Harry je zaměstnan na letišti v Mnichově a zřejmě bude služebně přemístěn.

VS1HU/MM – G3JET/MM startoval se svou jachtou směrem na ostrovy Fidži (VR2) v Tichém oceánu a doufá, že do poloviny června bude z ostrova pracovat pod značkou VR2MA. Pak pojedí na ostrovy VR1 (není známo na který) a od 1. 8. 1961 bude odtud vysílat jako VR1M. V listopadu pojedí na Nový Zéland a v únoru 1962 se zase chce vrátit na VR1. A až v dubnu 1962 chce pracovat z ostrova VR4 (Salomonovy ostrovy) pod značkou VR4M. Zájemci o tichomořské ostrovy si udejte v kalendáři poznámky, abyste jeho termíny nepropasli.

San Diego DX-club se pokouší získat pro Danny Weila VP2VB podporu pro pokračování v jeho výpravách s Yasme III. Chtějí pro něj získat zakázku od amerických filmových a televizních společností. Danny by pak mimo své činnosti jako amatér na DX expedici točil i filmy pro tyto společnosti.

Na Labutím ostrově (Swan Isl.) má v červnu pracovat jistý americký amatér pod značkou KS4BC.

Také ostrov Rhodos má být nyní zastoupen na pásmu. Pracuje tam SV0WQ a jeho QTH je P.B. 107, Rhodos.

AC5PN, se kterým poslední dobou pracoval OK1SV, používá hlavně kmitočtu 14080 telegrafii a 14280 telefonii. Jsem zvědav, zda Eman dostane QSL listek, já na něj marně čekám asi 5 let.

Od počátku června má pracovat na ostrově Chagos VQ9HB. Používá značky VQ9HBC (nebo VQ9HBC). Zato jeho způsob práce na pásmu trhá nervy DX-manům. Jede tempem asi 30 a musí se na něj rovněž tak.

CR10AA měl být od 15. 5. po dobu asi jednoho týdne na 14 MHz. Měl používat hlavně SSB. Zatím ale nedošlo hlášení, že by byl vůbec v Evropě slyšen a neví se, kdo tam měl vlastně od CR10AA vysílat. Poslední dobou došlo totiž několik hlášení, že se někteří amatéři chtějí vypravit k CR10AA, aby mu pomohli v jeho DX práci. (Viz zprávy o poslechu CR10AA).

VR6AC má každé úterý sked o 0600 SEČ a VE7IT na SSB na kmitočtu 14122-125. Ve středu ve stejný čas se dívá jen po evropských stanicích. Bohužel také VR6AC nemá praxi s rychlým provozem a tak spojení s ním trvá celou věčnost a QSL chodí rovněž velmi pozdě. Loď z ostrova Pitcairn totiž odjíždí jen jednou za měsíc a tak jeho QSL manager, kterým je W6RCD, dostává deníky se značným zpožděním, až také za 8 neděl.

UA1KED z ostrova Františka Josefa pracuje několikrát denně. Časné ráno, v poledne a v noci. Byl slyšen na kmitočtech 14027-30 a 14045 kHz.

OZ7SM je tohoto času v Číně a hodlá se koncem června zastavit na zpáteční cestě v CR8 (Goa) a odtud kratší čas vysílat SSB.

Známy OD5CV měl také koncem května odcestovat do Pákistánu; není jisto, zda do Východního. Později má jet také do CR8 (Goa) a z obou těchto zemí má vysílat. Zatím nebyl slyšen; ani nevím, jakých značek měl používat.

TA1DB, který se nyní také objevil na 7040 kHz, při jednom spojení ve 2315 tvrdí, že je pravý a chce QSL listky via US Embassy, Ankara, Turkey. Dokud nebude nějaký QSL,

„DX ŽEBŘÍČEK“
Stav k 15. květnu 1961

Vysíláči

OK1FF	269(285)	OK3KFE	114(150)
OK1CX	226(242)	OK1AAA	113(143)
OK3MM	224(236)	OK1ZW	110(117)
OK1SV	220(249)	OK3JR	106(132)
OK1VB	200(228)	OK1KJQ	102(129)
OK1XQ	198(205)	OK2LE	102(126)
OK1JX	192(208)	OK1FV	101(124)
OK3DG	191(193)	OK1KSO	100(119)
OK1FO	184(201)	OK2KPF	99(127)
OK3EA	182(203)	OK3KFF	99(121)
OK3HM	180(201)	OK1VO	94(125)
OK1MG	175(199)	OK3KAG	94(125)
OK3KMS	172(202)	OK1KCI	94(124)
OK1CC	171(198)	OK1ACT	93(133)
OK1AW	166(196)	OK2KJ	93(102)
OK2QR	150(177)	OK1BMW	90(135)
OK1LY	149(189)	OK3KAS	87(118)
OK2NN	149(172)	OK1TJ	83(105)
OK1MP	148(156)	OK2KMB	82(105)
OK3OM	145(183)	OK2KGZ	80(104)
OK3EE	139(157)	OK2KGE	80(96)
OK2OV	134(157)	OK3KBT	77(81)
OK1KKJ	127(149)	OK3KGH	62(88)
OK2KAU	125(152)	OK1CJ	59(73)
OK1KAM	125(144)	OK2KZC	59(69)
OK3HF	118(135)	OK2KHD	57(82)
OK1US	118(149)	OK2KFK	55(68)
OK1KV	117(126)		

Posluchači

OK3-9969	191(248)	OK1-2689	91(143)
OK2-5663	176(240)	OK2-3517	90(169)
OK1-3811	165(230)	OK1-8538	89(156)
OK2-4207	156(251)	OK3-3959	87(155)
OK1-3765	141(206)	OK3-3625	85(235)
OK2-3437	140(202)	OK1-8188	84(163)
OK2-6222	137(230)	OK1-7565	83(204)
OK3-9280	137(218)	OK1-4310	83(200)
OK1-4550	130(231)	OK1-1198	83(156)
OK1-4009	129(201)	OK1-6139	80(180)
OK3-6029	126(185)	OK1-6732	79(156)
OK1-3074	124(233)	OK1-5169	78(160)
OK3-4179	122(190)	OK2-2026	77(185)
OK3-7773	120(201)	OK1-593	77(155)
OK1-3421/3	119(229)	OK2-1541/3	74(161)
OK2-2643	118(193)	OK3-6473	74(156)
OK1-7837	118(175)	OK2-4243	74(147)
OK3-9951	117(186)	OK1-6548	73(176)
OK1-8440	116(223)	OK3-8187	73(162)
OK1-4752	116(195)	OK1-11624	73(159)
OK2-6362	115(189)	OK1-8445	71(167)
OK1-6292	115(184)	OK1-8055	71(147)
OK3-7347	112(200)	OK1-1608	70(127)
OK2-3887	111(205)	OK3-5773	68(180)
OK2-4857	111(191)	OK3-1566	68(140)
OK3-5292	110(232)	OK1-6423	66(134)
OK3-6119	110(218)	OK1-7050	66(110)
OK1-6234	106(186)	OK3-4667	65(165)
OK2-3442	104(240)	OK1-8447	63(159)
OK1-7506	104(201)	OK3-8181	63(131)
OK2-3301	103(170)	OK2-3439	61(120)
OK1-5194	102(178)	OK2-6074	58(154)
OK1-9097	100(209)	OK2-5511	53(133)
OK2-5462	99(202)	OK2-2123	50(112)
OK3-4159	95(196)	OK2-5485	50(100)

OK1CX

dotud se stále bude pochybovat o jeho legalitě.

Výprava na ostrov Malpelo – HK0TU – přý dělala až 225 spojení za hodinu, tj. 3,75 spojení v jedné minutě! Zda toto vysoké číslo spojení bylo dělano z jediné stanice nebo z několika dohromady, se mi nepodařilo zjistit. Za předpokladu, že bylo pracováno z jedné stanice, byl by to jistě rekord, neboť Danny Weil při jedné výpravě udělal hodně přes 100 spojení v hodině. Sám si myslím, že takový počet „spojení“ šel udělat za předpokladu, že byly dobře slyšet US stanice a že se poslouchalo na dva nebo více přijímačů. Pak by těch 16 vteřin na jedno spojení snad stačilo.

6W8CW je nový prefix starého známého z Dakaru, z republiky Senegal. Nechává si QSL listky posílat přes W2VCZ. V Senegalu pracuje dále 6W8BF, se kterým také již pracoval OK1SV.

TT8AG je bývalý FQ8AG z republiky Tchad a QSL listky chce přes RSGB.

5U7AC má na pásmu plno práce, proto Gus – W4BPD při spojení s ním mu říkal, že letos v září k němu přijede na expedici, aby mu pomohl zdolat nával práce při spojení. 5U7AC si dává posílat QSL listky přes W9RKP.

TN8AG je bývalý FQ8AR z republiky Congo z Brazzaville a chce posílat QSL via REF.


Novým znakem z Afriky je TU1AL. Je to ex FF4AL z republiky Pobřeží Slonoviny, QTH Abidjan. QSL via W3KVQ.

ZD1ES, který je vlastně ex ZS3ES, zůstane ještě krátký čas v Sierra Leone.

SSB provoz se silně rozmáhá. Zavoláte-li mezi 14100-14200 kHz, určitě Vám přijde při dobrých podmínkách hned několik DX



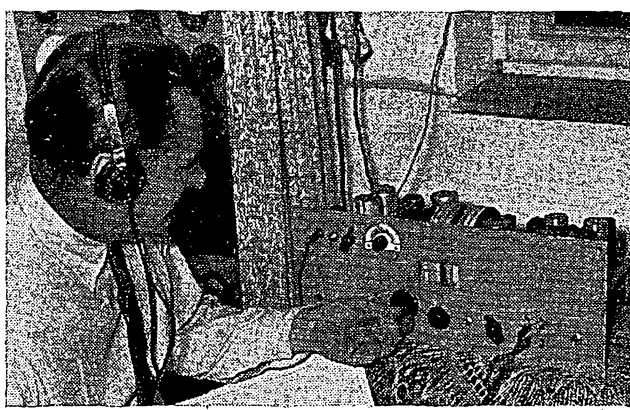Bedik Huzviků, žák osmé třídy, si klidně troufl na superhet ECH21, EF22, EF22, EBL21. Však mu soudruzi z OK2KAT poradí



OK2OQ, Olda Král, má sice Minervu, ale mnohem víc si pochvaluje přijímač vlastní výroby 6AC7 (vf), ECH81 (sm), 3×6K7 (mf), 2×6AK4 (nf)

zpět. Jak říká OEIRZ, za jedno jeho zavolání mu vždy přijde hned několik kanadských stanic. Zdá se tedy, že i tento kousek pásma, který byl nyní posledním útočištěm AM, je vytlačován SSB.

Na ostrově Americký Phoenix má pracovat pod značkou W7HMP/KB6 jen SSB.

A rovněž tak starý známý z telegrafního pásma VS9MB bude co nevidět pracovat také SSB.

Západní Karoliny v Tichém oceáně nebyly dlouhou dobu zastoupeny žádným amatérem. Tím potěšitelnější zpráva nyní přichází, že na ostrově Anguar, který patří do tohoto souostroví, pracuje stanice KC6SD.

XW8AK je opět zpět ve Francii a má značku F2XW. Slibuje, že vyrovná všechny své dluhy a QSL listky.

Zájmcům o 23. zónu sděluji, že mají naději ji udělat, jestliže budou pracovat s UA0YE, který je ve 23. zóně a pracuje často na 14 MHz.

Na pásmech je nyní často slyšet vzácné stanice VR1B a VR1G. VR1G však pracuje hlavně v poledních hodinách na 21 MHz s AM na kmitočtu 21 115 kHz a byla o něj v poslední době doslova rvačka, když se objevil na pásmu.

A nyní něco o pirátech, kteří nám kazí radost z práce na pásmech. Tak byl slyšen DP5BF na 14 MHz ve 2015 při spojení s jednou sovětskou stanicí. Jednou zase jsme byli svědky, jak celé pásmo doslova šlelo po záhadné stanici FZ0PB, která pracovala na 14 MHz odpoledne okolo 1645. Omyl ve značce je vyloučen, ač jsem si myslel, že to může být např. JZ0PB. Na osmdesátce pracoval zase M1T, který udával jméno Toni, QTH San Marino a byl od mnoha našich stanic slyšen. Avšak zdá se, že tento vtečnick pracoval několik dní před tím pod značkou CT2LB, poněvadž měl stejný tón vysíláče a posun kmitočtu během spojení 5 až 10 kHz, jak svorně pozorovali OK3CBN a OK3-8136. Zřejmě černota je KL7AA na 80 metrech, který byl slyšen v 0150, jak dával, že jeho QTH je DAKO. Známy VS9MB byl zřejmě také zneužit a použito jeho značky. Byla slyšena stanice VS9MB, jak udává jméno Nobby a QTH Gan. Divný je YA1AC, který s tónem T7-8 pracoval na 14 MHz a udával, že jeho stanoviště je US Embassy Kabul a přitom chtěl QSL via jistý box ve Ghaně. Tak na tohoto si počkáme, co se z něho vyklube.

Stav v tabulce DXCC se poslední dobou velmi změnil. Na prvním místě v celkové klasifikaci vede PY2CK, který má podle květnového časopisu QST 307 zemí potvrzených fone a CW. Stejný počet zemí má také WGHD a za nimi je pak celkem 25 amatérů z celého světa, kteří mají více jak 300 zemí. Na 25. místě je teprve známý W1FH, který celá léta vedl tabulku zcela suverénním způsobem. V telefonní části je rovněž na prvním místě PY2CK se stejným počtem zemí jako v celkové klasifikaci, tj. 307. Druhý za ním je teprve s 301 zeměmi W8GZ. A oni jedini mají zatím potvrzených přes 300 zemí fone.

Jestliže dodávám k novým zemím, Východnímu Pákistánu a ostrovu Kure: spojení jsou uznávána od 15. listopadu 1945 nebo později a QSL listky se přijímají pro uznání v diplomu DXCC od 1. července 1961. Dříve poslané QSL listky nebudou zatím započítány.

Při jednom spojení 7G1A jsem zaslechl, že má asi v červenci odjet do Mali, kde se má zdržet asi týden. Věs nám podá zprávu via OK1CRA a tak se na nás snad dostane také nová zem. Současně Josef říká, že si dal tisknout nové QSL listky a že mají být ještě hezčí než byly jeho první.

Naši vysílací poznali ze styku s radioamatéry kolektivních stanic NDR, že v průběhu roku 1960 nastala změna v jejich volacích zna-

cích. Od 1. 8. 1959 jsou totiž tvořeny jejich volací znaky třemi způsoby podle skupin operátorů.

První skupinu tvoří jednotlivci s vlastní koncesí, znak DM2..., druhou odpovědní operáři kolektivních stanic DM3... nebo DM4... a konečně registrovaní a provozní operáři na kolektivních stanicích DM3... nebo DM4...

U jednotlivců značí písmena za číslem: DM2ABO – první písmeno A (přip. B nebo C) udává operátora jednotlivce, druhé písmeno (B) osobní znak operátora, třetí písmeno udává okres, v němž stanice pracuje.

Odpovědní operáři kolektivních stanic jsou nositeli volacího znaku, který je vždy pětismístní (DM3AO nebo DM4AO). Číslice 3 nebo 4, příp. později 5 udává, že jde o kolektivní stanici. První písmeno za číslicí udává osobní znak stanice, druhé písmeno udává okres, v němž stanice pracuje.

Poslední – třetí skupinu tvoří registrovaní a provozní operáři na kolektivních stanicích. Tito amatéři, kteří nemají povolení k provozování vlastního vysíláče, mají přidělen volací znak, odvozený ze znaku kolektivní stanice, z níž pracují. Znak je třinástý – např. DM3ZBO (operátor pracuje na kolektivní stanici DM3BO). Na jedné kolektivní stanici může pracovat nejvýše 10 operátorů, kterým je přidělen znak např. DM3ZBO až DM3PBO. Přiděluje se zásadně nejdříve vždy poslední písmeno abecedy a postupuje se až k písmenu P, čímž nemohou vzniknout omyly se znaky jednotlivců (písmeno Q se nepřiděluje).

Poslední písmeno u všech volacích znaků udává správní okres, z něhož stanice vysílá (důležité pro diplom WADM a RADM). Písmena značí:

- A Rostock
- B Schwerin/Mecklenburg
- C Neubrandenburg
- D Postdam
- E Frankfurt/Oder
- F Cottbus
- G Magdeburg
- H Halle/Saale
- I Erfurt
- J Gera
- K Suhl
- L Dresden
- M Leipzig
- N Karl-Marx-Stadt
- O Berlin

Speciální volací znaky DM6..., DM7... a DM8... přiděluje ministerstvo pošt a telegrafů zvláštním stanicím. Znaky DM8... mají přiděleny pro pokusné stanice různé podniky a ústavy. Znaky DM9... jsou používány západoněmeckými a jinými zahraničními radioamatéry, kteří se nacházejí dočasně na území NDR.

Závěrem je třeba dodat, že staré volací znaky kolektivních stanic (např. DM3KLO) platí dále pro diplomy WADM a RADM, jsou však totožné s novými volacími znaky kolektivních stanic (v našem případě DM3LO), takže při uplatňování nároku na diplom lze použít pouze jednoho QSL listku. O uvedeném způsobu přidělování volacích znaků našim provozním a registrovaným operátorům by měl uvažovat i náš ústřední radioamatérský orgán. Nepochybují, že tímto vhodným opatřením by se ožil provoz na našich kolektivních stanicích.

OK2TZ

Poslechové zprávy z pásma

Dnes bych začal z jiného konce, a to z jiného konce světa, tam kde je 7G1A, který mi poslal krátkou zprávu pro rubriku. Nemyslím, že by se snad jeho podmínky hodily pro naše poměry, to ne; ale jen tak pro zajímavost, jak a kdy tam Josef co slyší. Vše je ze 14 MHz: ZD3A CW a fone

v 1100, 5U7AH v 1000, 5U7AC ve 2140, PZ1AX v 1100, AP2AY CW a SSB také v 1100, rovněž ve stejný čas EA0AH, TN8AT z Brazzaville v 0730, ZD7SA v 0715 na CW, EP2AP v 1835 a HP1SB v 0800.

A nyní pokračujeme podle pásma, co bylo slyšeno u nás.

3,5 MHz

Podmínky na osmdesátce se mi zdají podle došlých zpráv již jaksi na ústupu; není se co divit, jen snad to, že DX podmínky tak dlouho zde vydržely.

Často se na pásmu vyskytoval OY7ML okolo půlnoci, několik hlášení došlo na OY4C, který byl slyšen okolo 2000–2100 hodiny, dále CN2DK v 0100, několik nejistých: CT1JY ve 2320, CT2AV ve 2135 a M1T ve 2240. EA6DZ byl slyšen ve 2335, další zajímavostí byl IIDUR v 1950, CT2CS ve 2400 a na konec byl dvěma amatéry slyšen KP4CI nebo KV4CI ve stejnou dobu, po jedné v noci.

7 MHz

Podmínky na 40 metrech byly v uplynulém období průměrné a jistou zajímavostí je, že se časné ráno mezi jihoamerickými stanicemi začaly objevovat již po 4. hodině stanice z Austrálie a Nového Zélandu.

HC2AC v 0525, HK7ZT v 0510, HP1SB v 0530, KG4AN z Guantanamo Bay byl slyšen v 0515, OD5LX v 0150, UA0IJ v 0100, UL7KBF v 0020, UM8KAB ve 2340, UT5CC (dobry pro WPX) v 0430, YV5AMJ v 0450, celá řada JA stanic mezi 2200–2300, PY stanice chodily zase mezi 2300–2400, TI2WA v 0345, VK3 a VK4 časně ráno od 0300 do 0730, VP9EU a VP9DL mezi 0445–0515, VS1FZ byl slyšen v 0030, LA1NG/p jel ve 2130, PY7LJ z ostrova Fernando de Noronha ve 2135, VP6AG v 0030, LX1BU v 1110 a nakonec zřejmý pirát, kterého jsem nedal do dříve uvedeného seznamu – ZM7AA byl slyšen, jak volá CQ a QRZ ve 2315 s RST 579. Pokud je známo, na ostrově Tokelau (ZM7) tč. nikdo nepracuje.

14 MHz

Dvacet metrů se podle názoru několika amatérů a i podle názoru mého přeci jen velmi zlepšilo a tak se tam dala dělat pěkná spojení i v noci, kdy se někdy nádherně otevřelo a DX chodily jak Evropa, silně a bez QRN. Přehled z pásma: BV1US v 1725, DU1OR v 1930, EA0AB ve 2215, EL2F ve 2200, EP2AP ve 1355, FB8ZZ v 1655, FD6FQ ve 2020, FR7ZD v 1745, FQ8HW v 0855, FQ8HH ve 2120, FP8BQ ve 2300, HC1FG v 0735 a HC1KA ve 2345, HE1AFS (?) ve 2140, HH2JK v 0600, HP1SB v 0725, HR2FG ve 2155, HV1HV (asi pirát) ve 2150, japonské stanice chodily mezi 1700–1800 hodinou, dále velmi dobrý DX – KB6AC na 14032 ve 2120, havajské stanice zase chodily mezi 0700–1000, KG1AA v 0600, KW6DF ve 2210, LA2NG/p ve 1445, MP4MAH – QTH Qatar – v 1635, MP4TAC ve 2250, PY0FF ve 2325, OA4BR v 0645, divný SU4BB ve 2230, TT8AG na 14063 v 1820, TN8AG na 14030 ve 2230, TU1AL na 14040 ve 2130, VP2AD ve 2250, VP4TK v 0655, VP2SC ve 2300, VSPBK ve 2250, VQ5IB v 1900, VS1FH v 1650, VS6EP v 1640, VS9ARC v 1735, XE1ZM v 0630 a XE1AAI v 0600 až 0630, ZD7SA (ze kterého je kouzlo dostat QSL listek) byl slyšen v 0840, ZA2BVR ve 2340, ZB2AD v 0650, ZD3P ve 2250, ZD7SE ve 2250, ZL stanice chodily mezi 0700–0900, 5U7AC z Niguru v 1910, 6W8CW ve 2020, 6WB8F ve 2230, 5U7AH v 1855, 9U5TT ve 2110, 9U5DS ve 2250, 9G1DT ve 2110, TI2CMF a TI2PZ asi v 0630, GB3KH z Glasgova ve 2035, HP1IE v 0430 a chce QSL via W2CTN, KV4AA ve 2000 a ve 2300 bez zajímavých zpráv o expedicích, OK2AW ve 2130, dobrý pro WPX, PI1MID v 1845, obyčejná Indie – VU2MIZ v 1940 (tedy žádná výprava), ZP5CF v 0445, CT3AV v 0015, 9K2AJ v 1700, z Angoly byl slyšen CR6CU v 1850, FD8AW v 1950, VK9PU

ve 1435, ZPIARL v 0625, ZS7S v 1730, 601LB v 1920, CP3CN v 2120, z Evropy velmi dobrý EA6DO v 1850, CR7CI v 2050, ET2US v 2125, KZ5EM v 2330, UA1KED okolo půlnoci z ostrova Františka Josefa, UPO18 v 2045, velmi dobrý Pacifik - FK8AW v 1950, VKORT v 1315, několik KR6 stanic bylo slyšet mezi 1700-2000, zase ten divný PK4LB se objevil odpoledne v 1650, ZS3HX v 2130, VP8EG v 2135, PJ2CJ v 2200, CX1RY v 2200, dobrý a zřídka slyšený - KX6BA v 2200, VQ8BG v 1945, VP3YG v 2130, FG7XC v 2155, ZDICM v 2050, ZK1AK v 0745, HS2M v 2015, KM6BI v 0920, KH6PC/VR1 v 1900, divný prefix, který nevím co značí - HK0X byl slyšen o 2240, YN1CK v 0000, YS1MS v 2330, FM8RJ v 1035; a mám-li věřit, FW8SW (nebo W8SWF?) v 1000, TG9AR v 1040, YA2KA v 0950, a jediný poslech, který jsem dostal od nás o CR10AA, který byl slyšen v 0830, HH9DL v 1955, HR3UB v 1630, JT1AC v 1720, CE4AD v 0055 a velice divný a nepravděpodobný 4W1AA byl slyšen v 1545.

Je toho ještě mnoho, ale pokusil jsem se vám dát jen od každé země něco, abychom si zapokovali, co vše bylo slyšet a co jsme eventuálně mohli udušlat.

21 MHz

Patnáctimetrové pásmo je nyní již velmi náladové a nestálé. Když se ale otevře, tak se tam objeví docela pěkné DX, jak o tom svědčí záznam: CR5AR byl slyšen v 0935 a v 1720, CR9AI v 1720, BA9AP v 1735, EP2AF v 1715, FB8XX v 1400, JA8HY v 1400, KR6ML v 1420, KV4BQ v 1730, LA1NG/p ve 1400, PJ2CJ v 1300, VR1B (!) v 1300, VS1KP v 1645, VS9MB mezi 1600-1900, VU2RG v 1420, ZP5LS v 1520, ZS stаницe okolo 1700, 7G1A v 1330 a také ve 2030, jak mrskal DX závodním tempem, 9K2AD v 1050, 9U5MC v 1700, ZD3P v 1800, 9M2MA v 1715, EL4A v 1030, FF4AL v 1600, HZ1HZ v 1300, KW6DF v 0950, VK stаницe okolo 1300, ZP5OG v 0935, 5N2GUP v 1150, 601MT v 1700, VS5GS na A3 v 1800, CR9AI v 1815, TU2AL v 2135, XE1AX v 1845, YN1AT v 2035, OA4BR v 1915, KV4BQ v 1935, ET2US/ET2 v 1645, EP2BB v 2000, TN8AT v 1934, TT8AD z rep. Tchad v 1735, PJ2CE v 2330, zřejmě pirát - PK4AA ve 2045 volal CQ, dobrý FK8AW byl zde ve 2100, FG7XC v 2115, DU1OR v 2015, HS2M v 1930, FY7YI v 2200, CP3CN v 2345, OA4FM v 1325, YA1BW v 1450 a KX6BU v 1415.

To by asi byl pro dnešek přehled podmínek a o desetimetrovém pásmu raději ani nepiši. Došlo sice k jediné hlášení, ale celkem nic podstatného, a je vidět, že desítka už festojí za nic.


A tak jsme dnes zase na konci s naší prací za minulý měsíc. Podmínky se, jak vidíte, přeci jen trochu zlepšily a tak jsem zvědav, jak to bude nyní vypadat v letních měsících. Trochu nám život otravuje QRN, ale to už je právdomý zjev léta. Zato by se měly více objevit DX expedice, které se mi letošního léta zdají nějak slabé. Obvykle v létě se to výpravami jen hemžilo. Budeme muset dát o to více pozor, aby nám nějaká neutekla. Již několikrát jsem poslal soudruhů, kteří posílají jen hlášení do DX žebříčku, aby je posílali OK1CX, který tuto rubriku vede. Tento měsíc mi došlo nejméně 10 samotných hlášení pro DX žebříček a mám-li to předávat OK1CX koncem uzávěrky, kterou máme společnou, zdrží se Vám hlášení; nechytne-li se termín, také o měsíc. Rád předám hlášení, která mi dojdou se zprávami pro moji rubriku. Proto - hlášení pro DX žebříček jen na OK1CX.

Také tentokrát došlo hodně zpráv o činnosti na pásmech a děkuji následujícím soudruhům za cennou spolupráci na rubrice: OK1SV, OK1WY, OK1US, OK1ABO, OK1FZ a minulý měsíc jsem zapomněl OK1MP. Dále OK2EI a OK2BCX, OK3IR a ex OK3IQ. Ze zahraničí poslal zprávu 7G1A a UT5CC. Z posluchačů to jsou: OK1-6138 z Ústí n. Labem, OK1-449, OK1-9097 a OK1-8440, všichni z Prahy, OK1-8055 ze Soběslavi, OK1-5993 z Litoměřic, OK1-579 z Modřan, OK1-8586 z Braškova, OK1-6701 ze Železného Brodu, OK1-2738 z Podbořan, OK1-6292 ze Sedlce u Hradce Králové, OK2-402 z Brna, OK2-4857 z Jaroměřic n. Rok., OK2-7072 z Němčice na Hané, OK2-3460 z Havlíkova, OK2-2123 z Hodonína, OK2-8036 z Havraníků, OK2-3517 z Ostravy a rovněž OK2-5511 z Ostravy, OK2-3439 z Bruntálu a OK2-6074 z Ostravy. Ze Slovenska jako obvykle málo: OK3-8187 a OK3-8136 - oba z Piešťan.

Přeji Vám hezké počasí o dovolené, jak si kdo přeje, nejlépe ve dne dohodla sluníčka v noci pěkné DX. Těším se na Vaše zprávy po dovolených. Pište opět na adresu: Mírek Kott, Praha 7, Havanská 14.

73 de OK1FF

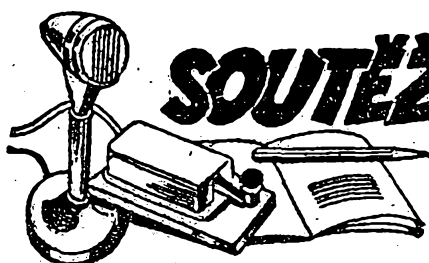Vydavatelství Mladá fronta vydalo fonokartu s nahrávkou signálů družic a prvního kosmonauta. Prodávají prodejny Poštovní novinové služby po Kčs 5.—.



Jak je to s těmi RP kveslemi?

Dva příspěvky k článku OK1MG v AR č. 5 str. 149, 1961.

Tak mám zase jednou dojem, že se po delší době tuko do živého. Byl to v tomto případě soudruh OK1MG, který jistě správně poukázal v pátém čísle AR na neblahé zjevy, které se vyskytují u některých RP a které kazí samozřejmě pověst OK prefixu po světě.

Diskuse byla podnětná a tak je na nás, abychom zvedli rukavičku a začali čistit před svými křby.

O pravdivosti slov OK1MG nemusíme ani chvíli pochybovat. Podobné praktiky, jako užívá OK3-8820, nejsou žádnou novinkou. Na neštěstí pro tyto „zlepšovatele“ vyjdou za nějaký čas na denní světlo. Ale když na takovou věc nakonec upozorní cizí amatér, tak je to, soudruzi, ostuda. Opisovat staniční deník v kolektivu či u kolegy koncesionáře je věc, která se vymyká běžné diskusi, a nebudu se jistě mylit, když toto jednání označím za sprostý podvod. Věřím, že všichni fair erpiři se mnou v tomto bodu soughlasi.

Jde o jméno všech povětivých sportovních RP v celém našem amatérském kolektivu a proto je povinností všech zamyslet se sebeckticky nad příčinami takového jednání a vyvodit sami u sebe patřičné důsledky.

Všichni erpiři, kolik nás v republice je, jsme každý poprvé zaslechli svou první amatérskou značku, která sklozila z antény do přijímače a zaplnila první rubriku na první stránce staničního deníku. Každý z nás zná a ještě po letech bude vzpomínat na onen hezký zážitek, kdy se mrtvé tečky a čárky telegrafní abecedy staly hmotnou skutečností, skloubenou do několika písmen a čísle amatérského prefixu.

Cím exotičtější značka, tím větší radost a je-li dokonce chycena na bedničku vlastní konstrukce, nechybí už nic k pocitu dokonalého štěstí a skromné pých.

Tim ale pro nás celá věc nekončí. Všichni čekáme, a někdy dost netrpělivě, na potvrzení odeslaných kveslí a mnohdy si i zanadááme, když nám nejsou potvrzeny. Z každé nové je radost velká, nač si to zapírat. Ale to hlavní, o čem málokterý z nás mluví, a mnohdy si to ani neuvědomuje, jsou zkušenosti. A snad nebudu přehánět, řeknu-li, že zkušenosti mnohdy tvrdě nabyté, posvěcené prohledými nocemi u zařízení. I když nám to nikdo nemusí připomínat, jsme si všichni dobře vědomi své příslušnosti ve velké amatérské rodině. A tato příslušnost je nejenom ctí, ale i zavazuje. Naším úkolem je především pomáhat kolegům-vysílačům při jejich práci. Pomůžeme jim však jen potud, jsou-li naše reporty správné a povětivě zpracovány beze všech příkras a falešných informací. To je, nebo by mělo být, alfou i omegou naší činnosti. Nemůžeme se tedy vůbec divit rozhodnutí některých amatérů vysílače, dejme tomu v Anglii nebo v SSSR, který místo pravdivé a objektivní zprávy o vlastnostech svého nově zkonstruovaného přístroje dostane nějaké myšlené plácání o „takové erpiře“, jenž se ani nerozpokuje napsat na velmi slabý tón slyšeného vysílače 599 plus plus, aniž by se při tom zarděl. Snad se domnívá, že tím spíše dostane potvrzenou kvesli.

Byl přece kolegiální a shovívavý, že? Naštěstí takových a jim podobných je přece jen méně než těch, kteří svou práci berou sportovně a povětivě. Nám však musí jít o to, aby nebyli vůbec. Je to snad tvrdé, ale jiného východiska patrně nebude a nesmí být. Tato věc se týká nejenom erpiřů. Těchto „gentlemanů“ je dost i mezi vysílači. Nic ve zlém. Kolik jen už bylo reportů značně „zlepšených“, jen abych si to u protějšku nerozházeli! ...

Tedy ti, kteří se věnují na úkor povětivých dřičů na pásmech práci tak, že jen opisí nějaké exory ze staničního deníku své kolektivky, myslíce, že tím se stali erpiři, to jsou s odpůštěním vši v našem amatérském kolektivu a nebudu nic jiného, než je pořádně vykolepat.

Na adresu kolegů vysílačů bych chtěl pouze podotknout:

Snad se někdy těch RP kveslí sejde víc než dost. Ale pokud jsou povětivě a dobře vyplněny ve snaze pomoci vaší práci, potvrďte je aspoň na zadní straně. I to patří k dobrému vztahu mezi všemi amatéry. A budou-li chodit i erpiřům kvesle řádně potvrzené a ne jen jedna za deset odeslaných, myslím, že i ty různé dodatky, kterých je stále hojnost připsávány ve snaze za každou cenu vynutit si potvrzení, přestanou.

Není RP-„pirátů“ naštěstí mnoho, ale i těch několik doveďe pospínat čisté konto těch, kteří jedou fair. A zde by bylo dobře, aby si i mnozí klubovní funkcionáři protřeli oči a občas klepli přes prstíčky vynalézavého „fachmana“, který jim za zády opisuje reporty ze staničních deníků.

Jindra Šikarovský, OK1-11928, Praha

Rubriku vede Karel Kamínek, OK1CX, nositel odznaku „Za obětavou práci“.

Článek a výzva k diskusi o OK1MG mě přiměly se ozvat.

V první řadě myslím, že samotné činnosti RP, tj. posílání listků, má předcházet údoby, v kterém se budoucí RP seznamuje s činností radioamatérů a s pásmy. K tomu se vybírá hodí poslech telefonického vysílání na 3,5 MHz, které vzbudí zájem a také hodně napoví o samotném vysílání.

Druhou a velmi důležitou věcí, kterou by měl každý začínající RP znát, je telegrafní abeceda a alespoň ty nejdůležitější amatérské zkratky včetně několika znaků Q kodexu. Velmi důležité je, aby každý RP (tedy i začátečník!) dovedl dávat správné reporty. Dávat správné reporty je velmi odpovědná práce a každý RP by se měl učit v zkušenějšího operátora tak dlouho, až se při posuzování reportů shodnou. Reporty je třeba dávat objektivně, má-li mít činnost RP vůbec nějaký smysl. Není správné „přidávat“, protože tím poslouchané stanici neposloužíme a naděje na potvrzení listku se tím nijak nezvyšuje. Je naprosto nesprávná ta domněnka, že za pěkný report přijde dříve listek než za report relativně horší, ale správný. Operátři stanic nevědí „pěkným“ reportům, zvláště když na QSL listku je nedovědomé oslovení ani jejich jméno a když ještě mnohdy chybí značka protistanice. To pak znamená, že byla jen s obtížemi přetčena volací značka a takový QSL listek pak právem vzbuzuje nedůvěru. Jen malé procento operátorů na takový listek odpoví. Je nesprávné posílat listky na pouhé volání výzvy. Stane se sice, že někdy slyšíme volat výzvu některou „exotickou“ stanicí, která dlouho nikdo neodpovídá, ale věrte, že se vyplatí čekat tak dlouho až tato stanice naváže spojení. Na reporty z výzvy málokterá stanice odpoví.

Cílem každého RP je zvýšit svoji operátorskou schopnost. K tomu dopomůže jen a jen poslouchání. Je třeba sledovat i slabé stanice v silném QRM nebo QRN a psát si celá spojení. Výbornou školou pro RP jsou závody. Je bohužel pravda, že naši RP na závody zapomínají a nezúčastňují se jich. Je to však také vinou URK, který posluchačské závody nepropaguje. Kolik závodů bylo vypsaných pro RP v minulém roce, na které by upozornil náš časopis „Amatérské radio“? Naši šťastnější přátelé - amatéři vysílají málo mnohem více závodů a soutěží než my. Nešlo by uspořádat pro RP také nějaké krátkodobé soutěže kromě RP OK DX kroužku, který je závislý na potvrzených listcích?

Pokud jde o „honbu za kveslemi“, je zcela pochopitelná. Vždyť obdržení listky jsou jedinou odměnou za práci RP. Je však třeba, aby jejich získávání bylo cilevédomé. Byla vypsaná spousta diplomů pro RP. Je však třeba zaměřit svoji práci na získání určitého diplomu (kromě zemí do DX žebříčku). Práce je pak mnohem zajímavější, protože nás to nutí „lovit“ po pásmech jen tu „naši“ stanicí, kterou potřebujeme. Získáme-li pak takový diplom, těší nás to mnohem více, než když jej získáme náhodně.

Z některé země nám stačí jeden listek, není tedy zbytečné dožadovat se listků dalších od jiných operátorů se stejným prefixem? Proč si mají některé země sřezávat na úplné záplavy posluchačských listků od nás s nic neříkajícími reporty, ale zato s důtklivou prosbou o potvrzení poslechu? Posluchači nechť žádají jen ty listky, které opravdu potřebují, a koncesionáři když obdrží zajímavý listek od posluchače s prosbou o potvrzení, nechť takový listek potvrdí. Rozhodně by však neměli potvrzovat listky za poslech fonie. Může vůbec takový listek posluchače těšit? To však neznamená, že RP nemají posílat listky s reporty na fone-spojení. Mnohdy se přece stane, že stanice, s kterou amatér vysílá pracuje, nedá správný report. Proč tento report neopravit? Nechtějí však potvrzení takového listku!

Ještě několik slov k PO, ZO a OK. Zajímáte se o práci mladých RP? Nebylo by správné, aby každý RP měl svého patrona z Vašich řad, který by mu v jeho práci pomáhal a případně kontroloval všechny listky, které RP posílá? Nebyla by to tak těžká práce a myslím, že nějakou tu hodinku za měsíc byste mohli svému svěření věnovat. Vy máte své instrukce, kterých se musíte držet, abyste nedělali značně OK ostudu. Dejte podobné instrukce i RP a trvejte na jejich dodržování. Když pak poznáte, že každý RP pracuje povětivě, budete mít větší radost z jejich listků.

Končím s přáním, aby každý posluchač byl dobrým RP a ne „jenom“ RP, jehož reporty a listky není třeba brát vážně.

Vláda Rosenberg OK2-402, Brno

kolektivky:	1. OK3KAS	3849 bodů
	2. OK2KJU	3365 bodů
	3. OK2KHD	2789 bodů
	4. OK1KPR	2700 bodů
	5. OK3KAG	2606 bodů
	6. OK1KUR	2597 bodů
	7. OK3KX	2545 bodů
	8. OK2KOJ	2538 bodů
	9. OK2KOS	2200 bodů
	10. OK2KLN	2150 bodů
	11. OK2KNP	1528 bodů
	12. OK2KGV	1219 bodů
	13. OK1KPA	1153 bodů
	14. OK1KNV	1097 bodů
	15. OK1KLX	844 bodů
	16. OK3KJH	694 bodů
	17. OK1KLL	530 bodů
	18. OK2KOO	261 bodů
	19. OK2KIW	181 bodů

jednotlivci:	1. OK2BBJ	3861 bodů
	2. OK2LN	3035 bodů
	3. OK2PO	2813 bodů
	4. OK2QR	2493 bodů
	5. OK1QM	2254 bodů
	6. OK1AEL	2174 bodů
	7. OK3CAU	1963 bodů
	8. OK2BBI	1788 bodů
	9. OK1AEO	1785 bodů
	10. OK3CCC	1551 bodů
	11. OK1ADX	1366 bodů
	12. OK1DK	1310 bodů
	13. OK1NK	1295 bodů
	14. OK1AEQ	1228 bodů
	15. OK1WP	918 bodů
	16. OK3EM	917 bodů
	17. OK2BCZ	833 bodů
	18. OK2OI	735 bodů
	19. OK3CBY	717 bodů
	20. OK3CCO	706 bodů
	21. OK2KU	620 bodů
	22. OK1AN	591 bodů
	23. OK1PG	477 bodů
	24. OK3CCM	469 bodů
	25. OK1KB	411 bodů

FONE - LIGA - duben 1961

kolektivky:	1. OK2KOS	1109 bodů
	2. OK1KPU	346 bodů
	3. OK3KAG	303 bodů
	4. OK2KIW	169 bodů
	5. OK3KJH	101 bodů

Byla-li pravidla lig již správně pochopena, tj. jsou-li výsledky již bodovány zejména v zahraničních opakovaných spojeních správně a odpovídají-li zasílaná hlášení podmínce, že každé měsíční období je samostatným uzavřeným dílem soutěže (při čemž se počty spojení z minulých měsíců nepřičítají), můžeme být s výkonností některých stanic spokojeni. Je ovšem stále nedostatečný počet účastníků proti těm, kteří vysílají - i když se počet stanic stále zvětšuje. Na soutěži se stále projevují obtíže začátků, i když máme již pět měsíců za sebou a s tím i četnou korespondenci, již odpovídáme na dotazy ohledně pravidel, která jsou po pečlivém pročtení naprosto jasná a pochopitelná. Nebudeme proto napřít v tomto směru zatěžovat ani náš vysílač ani časopis. Vádná hlášení do soutěže nezařadíme bez dalšího komentáře.

Nyní, jako obvykle, co nám kdo napsal o nejzajímavějším spojení:

... OK3KAS si pochvaluje spojení s LZ2KML a UA3KHU v ruském jazyce, při nichž byly vyměněny zkušenosti a technické informace. Tak se nám přece zlepšuje náplň spojení a ubývá stirostosti a šablonovitosti, aniž by byly stanice pro soutěž nějak ohroženy - vždyť např. OK3KAS zatím dosáhla největšího počtu bodů v CW-LIZE.

... OK1KUR se dobře pobavil s SP9UB, ovládacím dobře češtinu.

... OK2KOS z Ostravy píše: naše 500. spojení v únoru tr. jsme navázali s OK3AL. Shodou okolností 1400. spojení bylo navázáno v dubnu opět s OK3AL.

... OK2LN konečně po 5 letech QSO s OH na 3,5 MHz pro WAE.

... OK1QM QSO se ZS3D na 21 MHz; OK1QM k tomu použil náhradního zařízení s příkonem 5 W. ... OK2BBI, Zdenka, se po 3 letech setkala znovu se známou stanicí ZL4CK, tentokrát již na vlastní stanici. Prvé spojení bylo ještě z kolektivky OK2KFK.

... OK1AEQ první spojení pod vlastní značkou s OK2BDJ v 0015 SEC 1. 4. 61, když byl držitelem povolení k vysílání 180 značek/min na elbug na „doraz“ a asi 130 značek/min na obyčejný klíč.

... OK3EM všechna spojení, při nichž se debatoje o technických otázkách a dělají pokusy. Chválí, že se mnozí takoví operátoři i v kolektivních stns.

... OK3CBY spojení s GW3CBY - hi.

Usted puede notar: COTCC, Cesar Gutierrez, Central Violeta, Camaguey, Cuba. Es mi hermano - to je můj bratr a můžete mu napsat, poradil nám s. Gutierrez na výstavě v Brně



... OK1PG a další stanice: QSO s HB1DX/FL na 3,5 MHz nejlepších DX:

... OK3KAS QSO s HP1IE 599. ... OK2KHD KH6, VS6, ZE1 a opět HB1DX/FL pro WAE.

... OK1KPR na 7 MHz KH1 a YV5, na 21 6W8.

... OK1KUR QSO na 3,5 MHz s PJ2AE.

... OK2KOS QSO s UM8KAF.

... OK1KPA QSO s VK5 a JA6 na 7 MHz.

... OK2KOO QSO s VS9AAC z Adenu na 21 MHz.

... OK2BBI: Zdenka dosáhla dalších znamenitých DX: ZD7SA, ostrov Sv. Heleny, UAOKDA, Chabarovsk-Amur, PJ3, VQ2, YV aj. Blahopřejeme!

... OK1AEO QSO's s 9,2 W inpt na 40 m windomku VE1 a UA9 na 3,5 MHz.

... OK1ADX QSO's na 3,5 MHz s W8, W1 a VE1 a na 1,8 MHz GD6 a GC3!

... OK1DK QSO s JA3.

... OK1NK 3x Havaj a 1x HZ1 na 14 MHz.

... OK1AEQ QSO s UL7AJC a UA9FX na 80 m.

... OK3EM si cení každého spojení a každé nové země, tentokrát W8OLJ/PK.

... OK2BCZ - SM7 a UO5 na 3,5 MHz.

... OK3CBY - U18 a VE1.

... OK3CCO - jedna z prvních spojení s 10 W na 80 m: PA, UA4, HB9 aj.

... OK1PG QSO na 3,5 MHz s UM8KAF.

Poznatky o podmínkách jsou tento měsíc velmi různorodé. Všeobecně se zhoršila osmdesátka, ač měla v některých denních dobách velmi dobré okamžiky, což přineslo pozorným operátorům mnoho nových zemí a nečekaných spojení. Dobře bylo pásmo 7 i 14 MHz, které je otevřeno často celou noc. Zlepšení se projevilo i v počtu dosažených bodů v LIZE, tak i v „DX-zebríčku“.

... OK1AEO: Velmi rád pracuji s OK1PG, OK1AEO, 2KBR, 1KGG aj. Rádi si porozprávějí a to je v době, kdy je na pásmu málo stanic, k nezaplacení, zvláště dozvíme-li se od nich skutečně zajímavé věci technické nebo o DX-podmínkách. Zaráží však, že hodné stanice neumí upřímně požádat o QRS, i když je při jejich relaci patrné, že nic nebo málo zachytily při rst 589.

... OK3EM: Na bandu se objevil TN8AG, QTH Brazaville. JA8YL je yl Kuni. Na 14 MHz je stále pirát TA5EE. V tomto roce jsem pracoval s více než 500 sovětskými stanicemi.

... OK1AN: Velkým nedostatkem je na 80 m pásmu to, že se málo pracuje na kmitočtech od 3550 kHz výše. Poněvadž zde pracují hodné profesionální stanice, měly by se zde usadit naše stanice se silnějším příkonem.

A co nového v technickém vybavení?

... OK3KAS přestavuje vysílač pro 144 MHz na PD1961.

... OK2KJU postavil novou ant. G5RV a zkouší ji.

... OK1KUR má nový elbug a anténu pro 28 MHz.

... OK1KPA po spadnutí antény postavil novou 63,2 m LW. Zdá se být lepší než původní 127 m.

... OK2PO má nový tranzistorový bug.

... OK1AEO zlepšil RX přidáním násobiče Q (E10ak).

... OK1NK staví TX pro 160 m a těší se na TP.

... OK1AEQ: předělal konvertor k EZ6:2 pre-selektory 6K7, směšovač 6A8, osc. 6K7.TX: Clapp, PA. Inpt nejprve 8, nyní 10 W. Ant. 50 m LW.

... OK3EM: nové VFO-Vackár-BU-FD s výstupem na 3,5 MHz s 2x 6F36 a 1x 6NB a nový skládaný dipól.

... OK3CCO používá VFO-PA 10 W. Oscilátor osazen RV12P2000, PA EL11, ant. 40 m Fuchs a RX: E10K.

... OK1PG předělává směšovač v RX na 6CC31.

O našich fonitech toho opět mnoho nevíme. Oč více toho namluví v éteru, o to méně napíší. A tak utme jen od

... OK2KOS, že svolali na každou sobotu do vzduchu kroužek stanic Severomoravského kraje, ve kterém řeší různé problémy týkající se práce v kraji. Rovněž podporují zlepšovan obsahovou stránku telefonických spojení s hodnotnými obsa-

hem. Po právu vytýkají, že zjistili úmyslné rušení svých spojení jinými stanicemi - zatím je nejmenovali.

... OK2QR si chválí půlhodinové velmi přátelské spojení s KZ5MQ a solidní DX s ZE, HK, EL, HH, HB1DX/FL a konečně první QSO s letadlem 8000 stop nad Londýnem (K5ESU/AM). S potěšením konstatuje, že úroveň tónů OK stanic je vysoká proti jiným zemím, hlavně východoevropským. Přesto se stále opakuje, že tázaná stanice z OK na otázku QTR? odpoví OK, QSL sure nebo neodpoví vůbec. V technickém vybavení stanice provedl další odrušení proti TVI. Celá zpráva OK2QR se vsílá týká CW, hi.

ZMĚNY V SOUTĚŽÍCH OD 15. DUBNA DO 15. KVĚTNA 1961

„RP OK-DX KROUŽEK“:

II. třída:

Diplom č. 109 byl vydán stanici OK2-1541/3, Jaromíru Popiolkovi z Ostravy a č. 110 OK1-2113, Jaroslavu Brousilovi z Nymburka.

III. třída:

Další diplom č. 312 obdržel OK2-2245, Zdeněk Rýc z Ostravy, č. 313 OK1-8586, Václav Vilímek, Braškov u Unhoště.

„100 OK“:

Bylo uděleno dalších 5 diplomů: č. 569 HA8KWD Orosháza, č. 570 YU3DDE, Maribor, č. 571 OE6PN Klagenfurt, č. 572 YU1BFG, Požarevac a č. 573 LZ2KLR, Lom.

„P-100 OK“:

Diplom č. 207 (62. diplom v OK) dostal OK1-6456, Štefan Dusík, Litoměřice, č. 208 (63.) OK1-8440, Josef Sýkora, Praha, a č. 209 (64.) OK2-7535, Radek Hort, Brno.

„P75P“:

První diplom v této soutěži vůbec dostal OK1SV, inž. Vladimír Srdínko z Hlinska v Čechách, když předložil potvrzení z 51 pásem. Povedlo se mu té v rekordním čase necelých 16 měsíců od zahájení soutěže. Blahopřejeme.

„ZMT-24“:

Diplom č. 2 byl udělen OK3AL, inž. Milo Švejnovi z Podbrezové.

„ZMT“:

Bylo přiděleno dalších 13 diplomů ZMT č. 697 až 709 v tomto pořadí: I1BOL, Livorno, SL2AB, Upsala, DJ3ZV, Gernersheim/Rh., č. 700 OK1FZ, Praha, YO6KAF, Stalin, YO3RK, Bukurešť, OZ7BW, Aarhus, OK1ADM, Děčín, HB9LB, Bern, OK1GT, Trutnov, OE8SH, Klagenfurt, OK2KHD, Hodonín a OK1WR, Praha.

Mezi uchazeči má OK2KFK již 35 listků a OK2KOO 33.

„P-ZMT“:

Nové diplomy P-ZMT byly uděleny těmto stanicím: č. 524 LZ1-A49, Dimitry Vuchov, Sofia, č. 525 YO3-2035, inž. Epaminonda Popescu, Bukurešť, č. 526 OK3-2581, Milan Pecha, Košice, č. 527 YO2-216, Bartl Iosif, Temešvár, č. 528 OK3-4436, Anton Vázsonyi, Komárno, č. 529 OK2-7072, Stanislav Oplocký, Němčice na Hané, a č. 530 OK3-4159, Júlíus Varga, Filakovo.

V uchazečích si polepšily stanice OK2-3439 a OK2-5345, které mají již 24 QSL, OK1-11010, která má již 23 QSL, OK2-422 má 22 QSL.

„S6S“:

V tomto období bylo vydáno 23 diplomů CW a 10 diplomů fone (v závorce pásmo doplňovací známky):

CW: č. 1690 K8IUZ, Manchester, Mich. č. 1691 JA3DY, Kyoto (14), č. 1693 ZS6ARI, Potchew-

V ČERVENCI

Poznamenejte, že

- ... 10. července je druhé pondělí v měsíci, a to je tedy další telegrafní pondělek na 160 metrech, TP160. - Do téhož desátého je také třeba zaslat deníky ze třetí etapy VKV maratónu!
 - ... 15. července se odesílají hlášení výsledků červnového dílu CW-ligy i fone-ligy. To je ovšem poslední termín; pro pořádek tato hlášení vypracujeme a odešleme dříve, neboť bude stejně dost práce, aby se do
 - ... 22. července, tj. do tří týdnů, zpracovaly a odeslaly výsledky Polního dne 1961.
 - ... 24. července je čtvrtý pondělek v měsíci a to je zase TP160, telegrafní pondělek na 160 m.
 - ... 6. srpna BBT. Byl proti zvyklosti přeložen z druhé neděle na první neděli v srpnu. Poznamenejte si tuto změnu!
- Jak vidět, je co dělat jak na těch nejdelších vlnách, tak i na těch nejkratších v měsíci tak typicky letním a okurkovým. Pro nás zkrátka okurková sezóna neplatí.



V. I. Chomič: PRIJOMNÝJE FERRITOVÝJE ANTENNY

(Přijímači ferritové antény), Gosenergoizdat, M.-L., 1960, str. 62, obr. 43, tab. 3, cena Kčs 1,40, Massov. radiobiblioteka čís. 370.

Kniha je věnována hlavně amatérům a má jim pomoci při praktické konstrukci přijímačů s ferritovými anténami. Dává nejen přehled o vlastnostech těchto antén, ale hlavně umožňuje zájemci praktickou konstrukci vstupních obvodů přijímačů s ferritovými anténami. Autor nejprve seznamuje s vlastnostmi ferritu a uvádí přehled materiálů, kterých se užívá v SSSR pro konstrukci ferritových antén. Důležité je, že již existují takové materiály, jichž se dá použít pro kmitočty až 80 MHz. Na základě vlastností materiálů autor potom přistupuje k praktickým vzorcům a grafům, kterých se dá s výhodou užít při návrhu. Teorie je doplněna ukázkami praktických zapojení a čtenář se doví, které zapojení je v kterém případě nejvhodnější. Jsou uvedeny i konstrukce ferritových antén. Zvlášť se popisuje měření anténních charakteristik, účinné výšky a účinnosti antén. Cenná je kapitola, kde se podává přehled použití těchto antén na VKV pásma (např. televizní ferritové antény). Pro jednotlivá televizní pásma jsou uvedeny konstrukční podklady a rozměry antén. Na závěr je popsána ferritová anténa, které se dá použít v přijímači pro „hon na lišku“.

S. M. Alekseev: **RÁDIOLJUBITELSKAJA UKV APPARATURA** (Amatérské VKV zařízení), Gosenergoizdat, M.-L., 1958, str. 174, obr. 100, tab. 16, cena Kčs 4,15, Massov. radiobiblioteka čís. 287.

Tato publikace je vlastně sborníkem nejlepších konstrukcí VKV zařízení, které byly uveřejněny v časopisech Radio (SSSR) a Amatérské radio (ČSSR). Zahrnuje v sobě popisy a konstrukce přijímačů, vysíláčů, antén i měřicí techniky. Za zmínku stojí: konvertor na 38–40 a 144–146 MHz, vysíláč AM i FM pro pásmo 38–40 MHz s přídavkem pro pásmo 144–146 MHz, přijímač-vysíláč AM i FM pro pásmo 38–40 MHz, přijímač-vysíláč osazený elektronkami typu „žalud“ pro pásmo 420–425 MHz, kmitočtový modulátor s germaniovou diodou DG-C, nomogram pro určení charakteristické impedance různých druhů vedení, konstrukce antény ground plane, dipól s limbovým přizpůsobením, nomogram pro návrh skládaného dipólu, tabulky pro návrh Yagiho antén pro různé kmitočty, návrh antény s úhlovým reflektorem pro pásmo 420–425 MHz, rezonanční vinoměr pro 30–90 MHz, indikátor síly pole, který měří v pásmu 27–102 MHz, modulometr pro měření hloubky modulace 10–100 %, univerzální AM-FM signální generátor, který pracuje v pásmu 38–40 MHz. Vedle těchto konstrukcí je v brožurě řada dalších stavebních návodů. Publikace může dobře posloužit všem amatérům, kteří pracují na VKV.

J. M. Bollov: **EKONOMIČNÝ PRIJOMNIK NA TRANZISTORACH** (Ekonomický tranzistorový přijímač), Gosenergoizdat, M.-L., 1960, str. 32, obr. 16, cena Kčs 0,75, Massov. radiobiblioteka čís. 371.

Autor podává popis zapojení a konstrukce přím-

zesilujícího tranzistorového přijímače, který pracuje na dlouhých a středních vlnách. Podrobně jsou uvedeny hodnoty jednotlivých konstrukčních prvků přijímače. Jsou uvedena zapojení některých obvodů, kterých lze v přijímači využít. Brožura se hodí pro amatéry, kteří začínají stavět tranzistorové přijímače.

A. M. Kugušev: **RADIOELEKTRONIKA** (Radiová elektronika), Fizmatgiz, Moskva 1959, str. 60, obr. 26, cena Kčs 0,90.

Publikace je věnována stému výročí narození A. S. Popova a udává stručný přehled nejdůležitějších objevů radiové elektroniky. Přitom je čtenář chronologicky seznamován s vědci, kteří měli největší zásluhy o rozvoj nových odvětví radiotechniky. Z nejnovějších objevů je zajímavý popis elektronek, které pracují nad 1 GHz, výkonové tranzistory a polovodičové tetrody, molekulární zesilovače, radiolokátory pro dm c pásmo, radiový teleskop s průměrem zrcadla 76 m. Čtenář si po přečtení této brožury udělá dobrou představu o stavu radiové elektroniky, tak jak se vyvíjela až do dnešní doby.



rické zesilovače - Využití umělých družic Země ke spojení na VKV - Bateriový zesilovač ke gramofonu - Zesilovač a reproduktory pro práci pod vodou - AVC ve VKV FM přijímačích - Přijímače na 28–29,7 MHz - Kapesní tranzistorové přijímače „Cajka“ a „Něva“ - Dvoukanalový zesilovač - Televizor „Volha“ a „Družba“ - Za hranicí společného přijmu televize - Automatická regulace kmitočtu oscilátoru v televizoru - Tónový generátor - Tranzistorový GDO - Generátor pevných kmitočtů - Adaptér k osciloskopu k pozorování křivek mf dílu - Telechronoreflektometr (k dálkovému pozorování rychlosti reakce živých organismů i člověka) - Pyrometr - Televizní normy a parametry TV přijímačů - Vodní elektrárna.

Radio i televize (BLR) č. 3/1961
Vynálezceřství a radioamatérství - Deset let DOSO - LZIKBA v CQ DX Contestu - Vysíláč-budicí GSB-100 - Schéma přijímače Hammarlund HQ-110 - Vyhodnocování přijímačů - Superhet s ECH81, EF89, EAB80, EL84 a EZ80 - Konvertor na 11 a 15 m - Televizní stavba dneška - Dálkový příjem televize v Sofii v roce 1960 - Hi-fi stereozesilovač - Hi-fi zesilovač s kombinovanou zpětnou vazbou - Polovodičové diody (varicap) - Jaká je životnost tranzistorů? - Přístroj na měření parametrů tranzistorů - Jednoduchý měřicí impedance vedení - Radiogramofon „Kazaň 57“.

Radio und Fernsehen (NDR) č. 7/1961
Opravná služba, její vývoj, perspektivy a problémy - TV přijímač ORION AT 611 (+ schéma) - Tranzistory se dvěma bázemi a jejich použití - Výkonové germaniové usměrňovače OY120, OY122, OY123 a Zenerovy diody ZL 910/6 ... 910/16 - Tranzistorový směrnič pro amatéra - Standardizace v elektroprůmyslu - Bateriový digitální měřicí přístroj radioaktivního záření - Výroba, vlastnosti a použití Geiger-Müllerových počítáčů - Měřicí jednotky jaderného záření - Lineární zesilovače v jaderné technice.

Radio und Fernsehen (NDR) č. 8/1961
Základní předsezdání - Jarní lipsky veletrh 1961 (20 str. referátu) - Úlohy a řešení - Stavební návod na patnáctiwattový nf zesilovač - Tranzistorová technika (18) - Výroba, vlastnosti a použití Geiger-Müllerových počítáčů (2) - Uspokojení požadavků televizních účastníků v hornatých oblastech NDR - Z opravářské praxe.

INZERCE

První tučný řádek Kčs 10,20, další Kčs 5,10. Na inzertě s oznámením jednotlivé koupě, prodeje nebo výměny 20% sleva. Příslušnou částku ukažte na účet č. 01-006-44 465 Vydavatelství časopisů MNO - inzerce, Vladislavova 26, Praha 1. Telefon 2343-55 linka 154. Uzávěrka vždy 6 týdnů před uveřejněním, tj. 20. v měsíci. Neopomeňte uvést prodejní cenu.

PRODEJ

Elektronics World roč. 1959–60 (A 100). Z. Pokorný, A. Staška 985, Praha 4 - Krč

Nový osciloskop Tesla TM 694 (1500). J. Švehla, Nuzin 23, p. Česúce u Volyně.

Dekádu, můstek s přísl. S&H 1 W za 1/4 ceny V. Sklenář, Dobrovského 6, Brno

Avomet s pouzdem (490), vibr. měnič 2,4 V/150 V (90), bug (95). J. Bandouch, 9. května 2, Brno

Polarizované relé TRLS 54b BV4/716 (A 20). V. Němec, Jiráskova, Cvikov

Rx 3 el., vym. civ., vibr. měnič s mA (A 130), měř. přístroj 6 roz. (120), sluch. 4 kZ (45), LV1, LG1, P10, P35, T15, P700, 2000, P2, P3, P80 (A 15). Koup. zkoušek elek. Novotný, Gotw. n. Třebíč

Autoradio Tesla 3 KV, SV a DV (550), x-tal 74, 98 kHz, 4684, 7 kHz (35), kv. triády s ker. osou 25, 35 nebo 80 pF (35), několik ks RV2,4(12) P700-2000-1 (10), LV1, LD1, LD2, LG7, RL2,4 (12) T1-P2, SD1a (15), LG1, RD12Ga-D60 (7), RD2,4(12)Ta (20), Nife 2,4 V/20 Ah (25–30) Koupím přijímač SX-62 nebo 88, Matějovec Osek 139 u Rokycan.

EK10 (300), EZ6 (300), Karel Broj, Chodov u Prahy 307

100% el. 1F34, 3L31, sov. CO257, ECH21, EBL21 (A 10), RV12P2000, LD1, LD2, LG7, (A 8), Nife 2,4/13 Ah (40), Nife 2,4/26 (60), křtin mikro (25), mikrovložky různé (A 15). E. Naus, 28. října 22, Teplice v. Č.

Levné výprodejní radiosoučástky

Ampérmetry od 200–1200 A Ø 23 cm (do panelu) od Kčs 23,—, kondenzátory keramické, svítkové, pevné a skupinové bloky, potenciometry lineární a logaritmické různých hodnot, transformátory síťové 40 mA Kčs 15,—, převodní 120/220/12 V 3 A Kčs 22,—, civky KV, SV, DV a mf, civky odladovací, kostričky pro civky, Zadní stěny starších přijímačů, vhodné pro úpravě (výřezu) pro nové modely přijímačů, elektronky II. jakosti za poloviční ceny, objímky starších typů elektronek od 1,— do 1,30 Kčs. Žárovky 6 V/2 W Kčs 1,—, 6 V/5 W Kčs 1,50 a 12 V/25 W Kčs 1,50. Skříně přijímače Talisman Kčs 15,—. Kovové kryty na reproduktory Ø 135 mm, výška 70 mm Kčs 1,05. Hranaté kryty na mezifrekvenční KČs 0,80, pouzdra na mikrofony Kčs 7,60. Skleněné stupnice téměř do všech starších přijímačů Kčs 2,—, držáky stupnic Kčs 0,30. Drobný keramický materiál v bohaté výběru. Odpory drátové, zalité zastrčkové, Rosen-thal, tlumivky na kostře trolitové, bakelitové, perlinaxové a keramické. Sluchátkové šňůry Kčs 3,—. Dráty Al Ø 0,75 a 1,20 mm 1 kg Kčs 11,— ozdobné knoflíky (bílé, hnědé a černé), různých velikostí, šipky. Sasi typ 407 Kčs 5,40. Tužkové seleny 120 V/30 mA Kčs 16,—. Uhlíky různé velikostí od 0,60 do 2,40 Kčs. Stavebnice doplnovací skřínky galvanometru s kompletní sadou součástek pro měření střídavého napětí a proudu Kčs 40,—. Zboží zasíláme též poštou na dobírku. Žádejte ceník radio-elektrotechn. zboží - radio-přijímačů, radiosoučástek, měřicích přístrojů, elektrotechn. materiálů a elektr. spotřebičů (výšek Kčs 2,80). Prodejna potřeb pro radioamatéry, Praha 1, Jindřišská ul. 12, tel. 226276, 227409 231619.

KOUPĚ

EK10 jen bezv. nejř. v původ. stavu. J. Krch, Prackovice n. L., č. 89

MWec, EZ6, E10L, E10aK, EK3, KWEa, E52, SX nebo pod. komunik. přijímač. J. Vystavěl, Jesuitská 9-11, Brno

Radioskrínka Opera. M. Jandura, Martin, celulóza.

Pro Körtng KST šuple 1,7, 14, 21, 28 MHz. Odstrčil Karel, Lelkova 8, Krnov 3

VÝMĚNA

Za HRO nebo KST (Körtng) dám MWec a E10aK, popřípadě pěk. skř. pošt. známek nebo jiné. J. Semík, Trutnov, Myslivecká 21

Za T58 nebo T60 dám tranzistor, ss voltmetr, 6 roz. a rozestav. osciloskop podle RKS 9/56. M. Klenha, Soběslav 144/III.

Výsuvný stojáň za elektron. blesk, magnetofon, osciloskop apod. J. Krippel, Nálepkova 36, Malacký