

ČASOPIS

PRO RADIOTECHNIKU

A AMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ

ROČNÍK XVIII/1969 ČÍSLO 10

V TOMTO SEŠITĚ

Náš interview	361
Čtenáři se ptají	362
Nové součástky	363
Jak na to	364
Stavebnice mladého radioamatéra (balanční směšovač MSM2, dolní propust MDP1, nízkofrekvenční zesilovač MNF8)	365
Časovací obvod	366
Zesilovač IWA 02	367
Integrovaná elektronika (monolitické operační zesilovače)	371
Booster a „kvákadlo“	372
Elektronkový voltmetr	375
Tranzistory s jedním přechodem	377
Zajímavá zapojení ze světa	383
Elektronkový přijímač pro VKV	384
Číslicová elektronika (nedekadické dekady)	385
Stabilizovaný zdroj stejnosměrného napětí	386
Měřič odporů a kapacit	389
Konvertor pro amatérská pásma	391
Úprava přijímače R3	392
Zařízení OK1KIR pro 432 a 1296 MHz (dokončení)	393
Soutěže a závody	396
DX	398
Naše předpověď	398
Nezapomeňte, že	399
Četli jsme	399
Inzerce	399

Na str. 379 a 380 jako vyjímání příloha „Programovaný kurs radioelektroniky“.

Na str. 381 a 382 jako vyjímání příloha „Malý katalog tranzistorů.“

AMATÉRSKÉ RADIO

Vydává vydavatelství MAGNET, Praha 1, Vladislavova 26, telefon 234355-7. Šéfredaktor ing. František Smolik, zástupce Lubomír Březina. Redakční rada: K. Bartoš, ing. J. Čermák, K. Doňát, ing. L. Hloušek, A. Hofmans, Z. Hradský, ing. J. T. Hyán, K. Krbec, K. Novák, ing. O. Petráček, dr. J. Petránek, M. Procházka, K. Pytner, ing. J. Vackář, J. Ženíšek. Redakce Praha 2, Lublaňská 57, telef. 223630. Ročně vyjde 12 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, pololetní předplatné 30 Kčs. Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbrojených sil vydavatelství MAGNET, administrace Praha 1, Vladislavova 26. Objednávky přijímá každá pošta i do ručovat. Dohledací pošta Praha 07. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS, vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Tiskne Polygrafia 1, n. p., Praha. Inzerce přijímá vydavatelství MAGNET, Vladislavova 26, Praha 1, tel. 234355-7, linka 294. Za původnost příspěvků ručí autor. Redakce rukopis vrátí, bude-li vyžádán a bude-li připojena frankovaná obálka se zpětnou adresou.

Toto číslo vyšlo 6. října 1969.

© Vydavatelství MAGNET, Praha

náš inter view

s pracovníky n. p. Bateria ve Slaném – ředitelem Václavem Bernardem, zástupcem hlavního technologa Antonínem Pavlátkou a vedoucím odbytu Jiřím Niklem o bateriích a starostech kolem nich.

Skončilo léto a opět jsme chodili kolem prodeje s nápisy: „Tužkové baterie nejsou“, „Baterie vyprodány“ atd. Jako jediný výrobce tohoto v poslední době trvale nedostatkového zboží jistě znáte příčiny tohoto stavu?

Známe je již dlouho, ale zatím není v naší moci je odstranit. Spotřeba baterií, zvláště typů používaných v tranzistorových přijímačích, v posledních letech rapidně vzrostla a rozšiřování kapacity našeho závodu tomu zdaleka neodpovídá. Z plánovaného rozšiřování výrobního prostoru se uskutečnila jen první etapa – výstavba jedné haly. Realizace dalších dvou se oddálila. Přesto se snažíme využít všech možností, které máme k dispozici, a každým rokem výrobu zvyšujeme. Letos například vyrobíme o 16 % více tužkových článků než loni, ale na trhu je jich stále nedostatek. V příštím roce bychom chtěli vyrobít o 37 % tužkových článků více než letos a také výrobu malých kulatých baterií chceme v roce 1970 zvýšit ve srovnání s letoškem o 40 %.

Jak toho chcete dosáhnout, když se rozšiřování vašeho závodu oddaluje?

Pomáháme si sami, jak to jen jde. Na výrobu tužkových článků jsme dovezli jeden stroj ze západního Berlína a dnes již máme v provozu tři. Další dva jsme si zhotovili sami v naší údržbářské dílně – doslova „na koleně“. Zvýšení výroby v příštím roce dosáhneme stejným způsobem – na dalších strojích se již pracuje. Konečně snad dostaneme z dovozu stroj na výrobu velkých monočlánků. Tím by se nám trochu uvolnilo



Ředitel n. p. Bateria ve Slaném V. Bernard

ruce a postavili bychom si zařízení na výrobu malých kulatých baterií. Ještě že máme v závodě dostatek šikovných lidí...

Domníváte se, že tato snaha bude stačit k odstranění nedostatku baterií a že se tím celý problém vyřeší?

To si ani v nejmenším nemyslíme, protože i poptávka se bude nepochybně dále zvyšovat a na plynulé zásobování má vliv ještě mnoho jiných věcí. Pro letošní rok jsme například nemohli potvrdit objednávky vnitřního obchodu, pokud jde o tužkové a malé kulaté baterie, protože požadované množství nejsme prostě schopni vyrobit. Zbytek požadavku měl být kryt dovozem, který se neuskutečnil v předpokládané výši – a výsledkem je nedostatek tužkových článků a ostatních baterií v obchodech. Loni byla situace poněkud jiná: vnitřní obchod neodebral v prvním čtvrtletí asi 700 000 tužkových článků, protože v zimě došel o půl roku opožděný dovoz. Tenkrát jsme měli starosti, co s vyrobenými články. Nakonec jsme byli rádi, že se nám je podařilo prodat do Jugoslávie a NDR. Přitom se ovšem hned ve dru-



Zástupce hlavního technologa A. Pavlátka



Vedoucí odbytu J. Nikl

hém čtvrtletí projevil na domácím trhu nedostatek, koncem léta stoupla poptávka po bateriích zcela mimořádně a k tomu se koncem roku dovezlo asi 150 000 tranzistorových přijímačů. Takže zatímco zjara jsme měli nadbytek, koncem roku už zase nebyly baterie k dostání.

Pokud jde o malé kulaté baterie, byl u nás tento typ již neperspektivní, jak říkáme – výběhový. V této situaci nás trochu zaskočila Tesla Bratislava, která začala vyrábět velké série přijímačů právě na tyto baterie. To ovšem vyvolalo okamžité zvýšení poptávky po tomto typu a také jeho nedostatek.

Destičkových baterií typu 51D by mělo být na trhu dost; potvrdili jsme plnou objednávku vnitřního obchodu a také jsme dodávky splnili. Zde možná hraje roli i těžko kontrolovatelný „přísun“ přijímačů, které si lidé dovážejí soukromě ze zahraničí, a také prodej v Tuzexu.

A abyste měli úplnou představu o starostech, s nimiž se potýkáme, je třeba si uvědomit, že jsme odkázáni na milost a nemilost našich dodavatelů výrobních materiálů. Nejhuře jsme na tom letos byli se zinkovými kališkami, které odebíráme ze Žiaru nad Hronom. Přísun nebyl plynulý podle objednávek, takže se dokonce stalo, že stroje stály. A jedna směna představuje například v tužkových článcích 60 000 kusů... Kromě toho nepokryl dodavatel naše požadavky v nárokováném rozsahu. Situaci nám ještě zkomplikoval fakt, že letos má být delimitován závod ve Vrútkách, kde se vyrábí přibližně 36 % plochých baterií a 40 % velkých monočlánků, velké kulaté baterie dokonce všechny. K delimitaci mělo původně dojít až v roce 1972, přesto však bylo rozhodnuto provést ji již letos. Počítali jsme s tím, že stroje budou po delimitaci přestěhovány do Slaného, dosud však o tom není rozhodnuto a to nám působí další velké starosti a prohlubuje neplnění plánu výroby, hlavně v poloze velkých monočlánků.

Některé čtenáři se ve svých dopisech pozastavují nad tím, proč prý část výrobků vyvážíte, když je jich u nás nedostatek?

Na to je jednoduchá odpověď: k výrobě baterií máme vlastní jen některé materiály. Velkou část jich musíme dovážet. A potřebujeme-li dovážet, musíme si na dovoz vydělat – jinak to nejde. Právě tak si musíme vývozem vydělat na nákup nových strojů. Je to konečně výhodné i pro naše spotřebitele, protože uvedení nového stroje do provozu znamená větší zvýšení výroby, než jakou představuje vývoz baterií k získání prostředků na zakoupení stroje.

Další otázka se týká kvality vašich výrobků: často se setkáváme s názorem, že zahraniční baterie jsou kvalitnější než naše. Co je na tom pravdy?


S kvalitou je to tak: při výrobě baterií se dnes používají dvě technologie, z nichž ta novější umožňuje uložit do kališku asi o 10 % více burelu, tedy lépe využít prostoru. V praxi se tím získají o 50 až 70 % lepší elektrické vlastnosti článku. Samozřejmě, že starou technologii vyrobený náš článek je méně kvalitní než zahraniční, vyrobený novou technologií. Faktem je, že v zahraničí je nová metoda více rozšířena.

Zavádíme ji však i u nás a např. tužkové články vyrábíme na dvou linkách novou a na jedné starou technologií.

Druhým činitelem, který ovlivňuje jakost, je druh použitého burelu. Dovážený elektrolytický burel dává při stejné technologii ve srovnání s přírodním dvakrát větší výkon – je ovšem téměř desetkrát dražší. Je naděje, že během dvou let se bude tento burel vyrábět i u nás; tím budou odstraněny potíže s dovozem. Rozhodně však na tom nejsme s kvalitou špatně. Dokazuje to i skutečnost, že dodáváme baterie některým firmám např. ve Švýcarsku a NSR s jejich vlastními značkami, takže je prodávají jako své výrobky.

Naše čtenáře by jistě také zajímalo, připravujete-li nějaké nové výrobky.

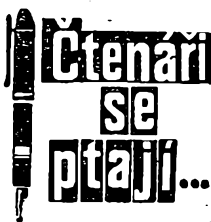Začali jsme s výrobou niklo-kadmiových článků ve tvaru tužkové baterie, které se dostanou na trh ještě letos.



Můžete mi poslat plánek na vysílac a přijímač, co nejnedušší, abychom si mohli s kamarádem vysílat? (J. Kuchta, Roudnice, D. Rakusan, Kroměříž).

Jak jsme již mnohokrát upozorňovali, redakce žádné plánky nevydává, neposílá a tedy

ani neprodává.

Pokud jde o vysílac, je třeba si uvědomit, že stavba, vlastnění a provoz vysílac jsou vázány na povolení, tzv. koncesní listinu, kterou může každý občan republiky získat teprve po příslušných zkouškách.

Koncesní listiny vydává zatím ministerstvo vnitra. Bez tohoto povolení je veškerá výše jmenovaná činnost (tj. stavba, vlastnění i provoz) trestná. Přípravu ke zkouškám a potřebnou výuku zajišťují kolektivní radioamatérské stanice, popř. kluby Svazu československých radioamatérů (na Slovensku Svaz slovenských radioamatérů). Tyto kluby nebo kolektivní stanice jsou prakticky v každém větším městě a jejich adresu sdělí na požádání každý OV Svazu armu.

Zařízení umožňující spojení na krátké vzdálenosti (podle terénu a prostředí) lze však zakoupit pod názvem občanská radiostanice. Jejich popis i další informace jsme již několikrát publikovali v AR. Provoz občanských radiostanic není vázán na koncesní oprávnění.

Jakou kapacitu má kondenzátor C₂ v článku ing. Hlávky „Elektronické zapalování“? Je třeba měřit závěrné napětí tranzistoru T₁, jak je v článku napsáno? Nelze zapojení zapalování zjednodušit? Jak je to s tyristorovým zapalováním? (P. Čerovský, Kuchynka).

Kondenzátor v obvodu tranzistoru T₁ má 1 000 pF na napětí 160 V. K tranzistorovému zapalovacímu systému je třeba dodat, že je skutečně třeba měřit závěrné napětí T₁ – toto napětí musí být minimálně 200 V.

Při provozu zapalovacího systému je dále třeba zaručit, aby žádný kabel nemohl ze zapalovací svíčky vypadnout. Dále se nesmí zapalovací systém zapínat při manipulaci na svíčkách (měření předstihu při zapnutí zapalování a vyšroubované svíčky apod.).

Při zapojování zapalovacího systému do vozidla se doporučuje vyměnit kontakty přerušovače (pokud jsou opalené), popř. vyměnit svíčky (jsou-li v provozu delší dobu).

Pokud jde o vlastní zapojení, doznalo během provozu zjednodušení a máme příslib od autora článku, že v některém z dalších čísel budeme moci uveřejnit zkušenosti z provozu a popis úprav celého tranzistorového zapalovacího systému.

Tyristorové zapalování bylo v článku uvedeno jen vzhledem k úplnosti. Hodnoty součástí nejsou uvedeny, neboť zapojení nebylo vyzkoušeno. V současné době se na zkouškách tyristorového zapalování pracuje a autor slibí opět článek s podrobným konstrukčním návodem.

Mnoho dotazů dostáváme také k amatérské televizní kameře, jejíž popis byl v AR 6/68. (Např. J. Lysák, Nové Město nad Váhom).

Všem těmto čtenářům sdělujeme, že je třeba obracet se přímo na adresu P. Karavainov, radioklub Morava, Bašty 8, Brno.

Jaký vliv na feritovou anténu má pistolová páječka nebo větší síťový transformátor v blízkosti tranzistorového přijímače? (J. Rynda, Svitavy).

Stručně a zjednodušeně: feritová anténa má jako každá cívka tzv. činitel jakosti, na jehož velikosti závisí (kromě jiného) i velikost napětí, které se na ni

A protože se nám nepodařilo najít výrobce nabíječů pro tyto akumulátory, dali jsme se do jejich výroby sami (technický popis nabíječe přineseme v příštím čísle – pozn. red.). Domníváme se, že zavedení tohoto nového zdroje pro mnohé tranzistorové přijímače by mohlo přispět k vyřešení nedostatku tužkových článků. Akumulátory se dají uložit do téhož držáku baterií jako tužkové články, takže není třeba nic upravovat – jen mít nabíječ a je nejméně na dva roky po starostech s napájením tranzistorového přijímače a se sháněním tužkových baterií. Rozšířili jsme také výrobu niklo-kadmiových článků NiCd 225, kterých bylo v poslední době rovněž málo. Jinak je ovšem naší hlavní starostí zajistit dostatek těch typů, které se nejvíce používají, i když – jak z našeho rozhovoru konečně vyplývá – to pro nás nebude lehké.

nakmitá. Činitel jakosti (krátce jakost) feritové antény závisí na mnoha faktorech (viz např. RK 1/69) a podstatným způsobem jej zmenšuje např. blízkost větších kovových předmětů, magnetická pole atd. Jde o to, že blízké magnetické pole (které má transformátor i pistolová páječka) mění vlastnosti feritové tyčky, na níž je anténa navinuta. Krátkodobé přiblížení pistolové páječky k feritové anténě (např. při opravách) většinou nemá v praxi vliv na jakost feritové antény. Jinak je tomu ovšem tehdy, je-li feritová anténa trvale v magnetickém poli např. síťového transformátoru napáječe. Pak lze počítat se změnou jejich vlastností.

Čítal som o použití tunelových diód. Sú u nás k dostaniu tunelové diódy? (J. Ondera, B. Bystrica).

Tunelové diódy dosud u nás v prodeji nebyly a pravděpodobně v dohledné době ani nebudou.

V poslední době se velmi rozšířilo používání kazetových magnetofonů. Jaké hlavy se používají v těchto magnetofonech, jaké, kde a za jakou cenu lze je koupit u nás a konečně – jakou rychlostí se posouvá pásek? (J. Martinisko).

Kazetové magnetofony se budou u nás prodávat asi během příštího roku. V prodejnách Tuzex je možné koupit některé zahraniční typy, náhradní součásti a tedy ani hlavy však u nás k dostání nejsou. Hlavy jsou speciální konstrukce, neboť pásek je užší a pro dobrou reprodukci i při poměrně pomalém posuvu pásku je třeba, aby hlava byla velmi jakostní. Posuv pásku u kazetových magnetofonů je většinou 4,75 cm/s, jen u několika dřívějších magnetofonů firm Philips a Blaupunkt se používala rychlost 5,08 cm/s. Existují však i kazetové magnetofony pro použití jako diktafony; ty mají rychlost posuvu pásku velmi různou.

Můžete mi sdělit adresy firem Hitachi, Matsushita Electric, Crown, Sony a General Electric? (H. Iser, Nová Paka).

Adresy těchto firem jsou: Hitachi Ltd., Tokyo, Japan; u firmy Crown zastoupení v NSR – Crown Radio G. m. B. H., 4 Düsseldorf, Hohenzollernstrasse 30; zastoupení Matsushita Electric v Praze c/o – ITOOH, Musilova 49, Praha-Košice; General Electric Co., Electronic Park, Syracuse, N. Y., USA; adresu firmy Sony bohužel neznáme.

Mám sovětské radio Banga a potřeboval bych údaje výstupního transformátoru. Kde bych mohl sehnat schéma tohoto přijímače? (F. Linsmaier, OUŽ Česká Třebová).

Schéma zapojení přijímače Banga i s údaji transformátoru je v AR 8/67.

* * *

Upozorňujeme čtenáře, že středisko služeb 05 v Pardubicích, Cyklos-Urbanice, má prodejnu ve Švermově ulici a tam doprodává transformátory Jiskra BT a VT 38 i 39 a mf transformátory MFTR 7, 11 a 20. (Děkujeme našemu čtenáři J. Ryndovi za toto upozornění.)

* * *

Tlumíme také žádost našeho čtenáře Gustava Kelemana – prosí vlastníka knihy Radioamatérský provoz (vyšla před delší dobou a je již zcela rozebrána), který ji nepotřebuje, aby ji na dobírku nebo jinak zaslal na adresu: Gustav Kelemen, Bratislava-Krašany, Hubeného 8.

* * *

Dále upozorňujeme, že přehled všech nových měřidel, nahrazujících staré typy DHR, je uveřejněn jako inzerát v AR 9/69 a v RK 4/69 na předposlední straně (tím odpovídáme také na dotaz čtenáře J. Pojezného z Moldavy).

Nové součástky

Stavebnice vzduchového otočného kondenzátoru

Na četná přání radioamatérů zahájila odbočka RADIO – Gottwaldov výrobu stavebnic otočného vzduchového kondenzátoru. Podobné stavebnice jsme mohli zatím jen závidět zahraničním amatérům; dnes má každý možnost sestavit si otočný kondenzátor podle vlastního přání a potřeby.

Kondenzátory sestavené z této stavebnice jsou určeny pro vysílací zařízení malého výkonu, tranzistorová zařízení, přijímací techniku a ke stavbě

různých měřicích přístrojů, jako jsou vlnoměry, GDO, měřicí oscilátory atd. Sestavený kondenzátor je díky kvalitnímu ložisku velmi stabilní a při sestavení s dvojnásobnou mezerou mezi plechy lze jej velmi výhodně použít pro oscilátory budících stupňů vysílačů, kdy větší vzdálenost plechů zlepšuje stabilitu, nebo pro větší napětí.

Stavebnice se dodávají ve dvou provedeních: A a B. Ze stavebnice A lze sestavit dva kondenzátory v základních typech 15, 30, 50, 100, 150 a 200 pF v jednoduchém provedení, v provedení jako splitstator v typech 2×15, 2×30 a 2×50 pF s mezerou mezi plechy 0,7 mm a základní typy 30 a 50 pF s mezerou 1,7 mm.


Ze stavebnice B lze sestavit tři kondenzátory v základních typech jako u A, dává však také možnost sestavit

typy o kapacitě 2×100, 2×150 a 2×200 pF s mezerou 0,7 mm a kondenzátory o kapacitě 60 až 150 pF s mezerou 1,7 mm s použitím dvou čel. V tomto případě lze z této stavebnice sestavit jen dva kondenzátory. U obou stavebnic je možnost mnoha dalších kombinací typů a kapacit použitím různého počtu desek a rozpěrek. Kapacitu a potřebný počet plechů je třeba vypočítat podle vzorce. Jednotlivé součásti potřebné k sestavení kondenzátorů jsou uloženy v přihrádkách vytlačených v desce z pěnového polystyrenu. Povrchová úprava zaručuje pěkný vzhled a trvanlivost povrchu.


Vlastnosti a základní rozměry

Isolační odpor:	400 MΩ.
Přechodový odpor:	20 mΩ.
Provozní/efektivní napětí:	700/400 V.
Rozměr čela:	40×40 mm.
Délka i s hřídelem:	55 až 160 mm (podle kapacity).
Průměr hřídele:	6 mm.
Upevňovací otvor:	ø 12,5 mm.
Povrchová úprava:	kadmiováno, mořeno.
Průběh kapacity:	lineární.
Uložení rotoru:	2×12 kuliček o ø 2 mm.
Vzorec pro výpočet kapacity:	$C [pF] = 7,5 (n - 1)$ pro jednu rozpěrku, $C [pF] = 3,5 (n - 1)$ pro dvě rozpěrky, n ... počet rotorových i statorových plechů.


Stavebnice kondenzátorů si můžete objednat nebo zakoupit v prodejně Ústředního radioklubu v Praze – Bráníku, Vlnitá 33. O podrobnější informace si můžete napsat výrobci, tj. odbočce Radio, P. S. 99, Gottwaldov I. Cena stavebnice typu A je 95 Kčs, stavebnice typu B stojí 140 Kčs.

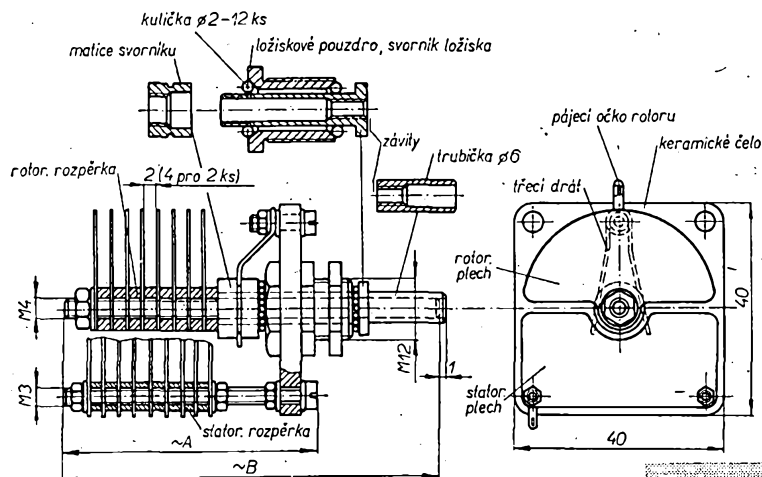

Obr. 1. Sestavený kondenzátor s jedním čelem

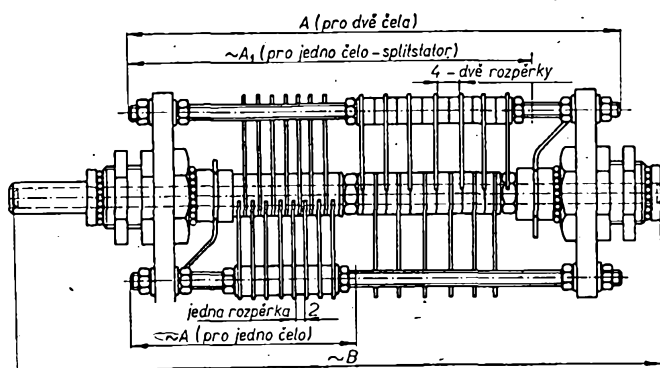

Obr. 2. Sestavený kondenzátor se dvěma čely

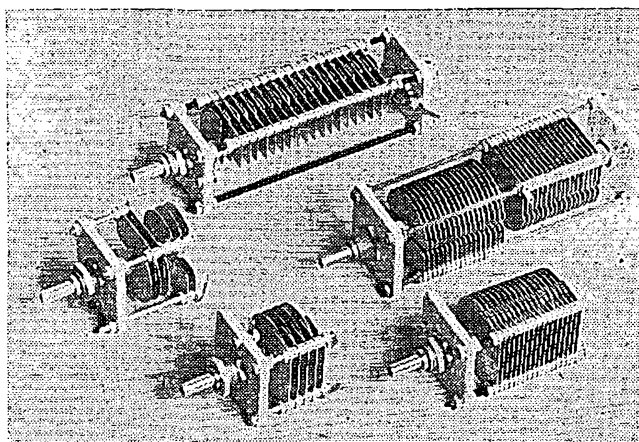

Obr. 3. Skutečný vzhled kondenzátorů

Tabulka pro sestavení různých typů kondenzátorů

Základní typy	Jedno čelo „A“											Dvě čela „B“		
Kapacita [pF]	15	30	50	100	150	200	30	50	2x15	2x30	2x50	2x100	2x200	130
Rotorový plech [ks]	1	2	4	8	12	16	4	7	4	4	8	16	32	18
Statorový plech [ks]	2	3	5	9	13	17	5	8	6	6	10	18	34	19
~A [mm]	23	25	30	40	55	70	40	50	35	25	30	95	140	130
~A ₁ [mm]	—	—	—	—	—	—	—	—	50	40	50	95	140	140
~B [mm]	52	55	60	70	80	90	65	80	80	70	80	120	170	155
Vzdálenost mezi plechy [mm]	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,7	1,7	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,7
Počet rozpěrek [ks]	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2

* Věnovat zvýšenou péči montáži statoru a rotoru

Nové typové označení obrazovek Valvo

Před nedávnem uvedené osciloskopické obrazovky Valvo dostaly přiděleny nové typové znaky jednotného evropského značení, které odpovídají znakům používaným firmou Philips, La Radiotechnique a Mullard.

Staré označení	Nové označení
D7-19GH	D7-190GH
D10-16GH	D10-160GH
D10-17GH	D10-170GH
D13-45GH/01	D13-450GH/01
D13-48GH	D13-480GH
D13-50GH/01	D13-500GH/01
D14-12GH	D14-120GH

K těmto obrazovkám přistupuje ještě obrazovka D14-121GH. Je obdobou typu D14-120GH, u níž jsou vychylovací destičky vyvedeny po straně baňky. Tím se zmenšily kapacity vychylovacích destiček.

SŽ

Úpravy magnetofonu B42

K úpravě B42 na třírychlostní použijeme přepínač rychlosti posuvu pro magnetofon B4. Umístíme jej na levou stranu přístroje (obr. 1).

Odmontujeme pevné stavítko rychlosti 9,53 cm/s. Vyvrtáme otvory o $\varnothing$ 2,4 mm podle přepínače a vyřízneme závit M3. Pak přišroubujeme přepínač. Aby okénko pro tlačítka bylo do krytu magnetofonu vyříznuto přesně, nanese na tlačítka např. trochu vazelíny apod., která se obtiskne na kryt. Kryt však musíme nasazovat zcela kolmo, aby byl obtisk přesný.

Zbývá nenáročná úprava elektrické části přístroje. Vzhledem ke změně rychlosti posuvu pásku je třeba upravit korekce. Pod tlačítka 2 a 4 umístíme společný spínací kontakt, jímž připojíme při stisknutí tlačítek paralelně ke kondenzátorům C_{201} a C_{205} kondenzátor 57 nF (obr. 2).


Tím je úprava skončena a můžeme nahrávat při rychlosti 4,76 cm/s téměř stejně kvalitně jako při rychlosti 9,53 cm/s. Při rychlosti posuvu 2,35 cm/s se počítá s nahráváním mluveného slova, proto nejsou nutné další změny korekcí.

Ještě bych chtěl poradit i majitelům magnetofonu B4, kteří mají již opotřebenou nahrávací hlavu a momentálně nemají na novou. „Sjeté“ hlavičky značně ochuzují nahrávané pásmo o vyšší kmitočty. Při rychlosti 9,53 cm/s odpomůžeme tomuto nedostatku částečně tím, že zmáčkneme s tlačítkem 9 současně tlačítko 2, čímž zdůrazníme vysoké tóny.


Magnetofon B42 můžeme doplnit i počítadlem. Opět použijeme náhradní díl pro magnetofon B4. Počítadlo přišroubujeme na pravou stranu přístroje podle obr. 1.

Do výstupků ve výlisku šasi vyvrtáme díry a vyřízneme závit M3. Okénko do krytu vyřízneme stejným postupem jako u přepínače. Počítadlo poháníme z pravého unášecího kotouče řemínkem pro magnetofon B4, který je běžně v prodeji.

Další úpravou je vypínání magnetofonu elektromagnetem. Lze použít jakýkoli elektromagnet malých rozměrů. V mém případě posloužil upravený bzu-

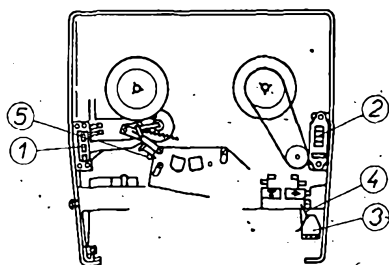


Obr. 1. Vzhled magnetofonu po úpravách: 1 – zamonťovaný přepínač, 2 – počítadlo, 3 – elektromagnet, 4 – nástaavec aretace tlačítkové soupravy, 5 – kontakt u tónové dráze

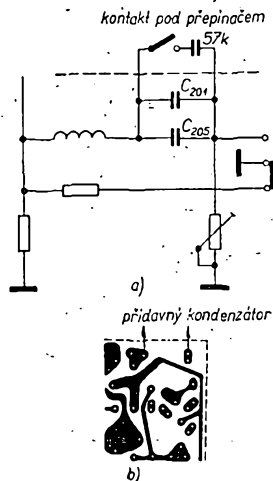

Obr. 2. Úprava korekcí: schéma (a) a zapojení kondenzátoru (b)

čák na 9 V, který při zapojení na 15 V (které jsou k dispozici), má dostatečnou sílu přitahu. Dále potřebujeme rozpojovací tlačítko. Umístíme je na přístroji tak, aby bylo dobře ovladatelné. Na levou stranu tónové dráhy před sloupek pro vedení pásu připevníme sloupek z drátu o $\varnothing$ asi 2 mm, sloužící jako kontakt (obr. 1). Kontakt musí být izolován od kostry přístroje. Elektromagnet umístíme v těsné blízkosti tlačítkové soupravy (obr. 1). Na aretační západkový mechanismus připevníme nástavec, který sahá až nad kotvičku elektromagnetu a spojíme jej s kotvou lankem (třeba pro náhon stupnic v rozhlasových přijímačích, které je pevné, ohebné a dá se

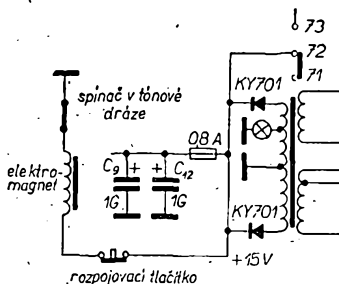

Obr. 3. Obvod samočinného vypínání

dobře pájet). Délku přitahu kotvy vyregulujeme tak, aby při přitahu zrušila spolehlivě zvolenou funkci. Potom zapojíme elektrický obvod podle obr. 3.

Nasadíme a zavedeme pásek a zmáčkneme tlačítko funkce. Když dojde kovová vrstva na zaváděcím pólku přes kontakt až k uzemněnému sloupku, uzavře se obvod, elektromagnet přitáhne kotvu a ta spojením s aretační západkou zruší zvolenou funkci.


Dotek je možné nastavit tak, aby elektromagnet pracoval jen na konci pásu (pravá cívka plná, levá prázdná), nebo i na začátku.

Rozpojovací tlačítko zmáčkneme tehdy, nechceme-li, aby systém pracoval, prochází-li kovová vrstva právě přes spínací kontakt a sloupek (např. při nahrávání nebo přehrávání na začátku pásu, je-li kontakt nastaven na vypínání na obou koncích pásu).


Toto zapojení a celá úprava má proti podobnému systému v magnetofonech B4 tu výhodu, že vypíná chod i při převijení, které trvá dost dlouho (asi 3 minuty).

Ještě jednou přepínač na DV

Při úpravách středovlnných tranzistorových přijímačů na dlouhé vlny se mi osvědčil přepínač upravený z odporového trimru. Přepínač je malý a nenáročný na zhotovení. Úprava je zřejmá z obr. 1 a 2.

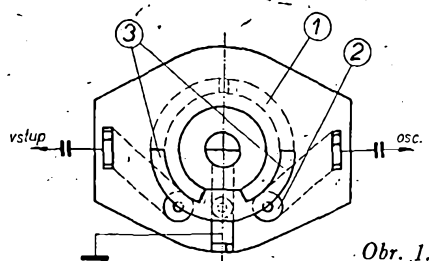

Obr. 1.

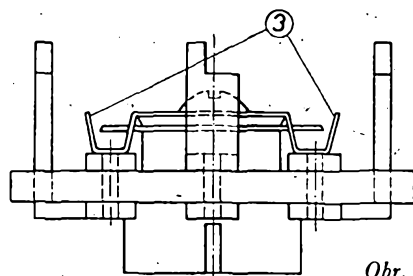

Obr. 2.

1. Odštípíme čárkovaně nakreslenou část běžce 1 odporového trimru.
 2. U nýtků 2 přerušíme odporovou dráhu trimru.
 3. Malými štípacími kleštěmi upravíme zbývající část běžce 3 podle obr. 2.
- Takto upravený trimr je připraven k úpravě tranzistorového přijímače na dlouhé vlny. Umístění, stejně jako zafixování poloh DV a SV si každý čtenář upraví sám podle typu přijímače.

Hlavní zásady při konstrukčních úpravách jsou:

1. Co nejmenší kondenzátory, pokud možno keramické.
2. Co nejkratší spoje ke vstupnímu a oscilátorovému obvodu tranzistorového přijímače.

Ing. Pavel Dejnožka

V Japonsku je v současné době v provozu asi necelých sedm miliónů televizních přijímačů pro příjem barevných pořadů. Celková denní doba vysílání v barvě se má ze současných 10,5 hod. zvýšit do roku 1972 na 15 hodin denně.

-chá-

Ferit na VKV

Dva vědci z laboratoří Philips uveřejnili letos v létě v jednom západoněmeckém časopise článek o příjmu kmitočtově modulovaných signálů VKV na feritovou anténu. Z článku vysvítá, že nová feritová anténa ze zvláštního druhu feritového materiálu (niklotinkový ferit) dovoluje na VKV stejně jakostní příjem jako na středních a dlouhých vlnách. To umožní konstruovat v budoucnosti přijímače na VKV s vnitřní anténou a dosáhnout přitom stejné citlivosti jako při použití vysouvací prutové antény.


Nový způsob výroby feritových materiálů pro VKV spočívá v pozmeněné výrobní technologii – sintrování za tepla. Feritová tyčka, na níž byla navinuta anténa, byla při zkouškách 18 cm dlouhá; hromadná výroba těchto antén začne po dalších ověřovacích zkouškách.

-chá-

Balanční směšovač MSM2

Zapojení a funkce

Schéma zapojení je na obr. 1. Směšovač se skládá ze čtyř diod a dvou neladěných transformátorů. Do bodů A a B přivádíme signály, které potřebujeme směšovat. Lze také přivést signál mezi body A a C a odebrat z bodu B.

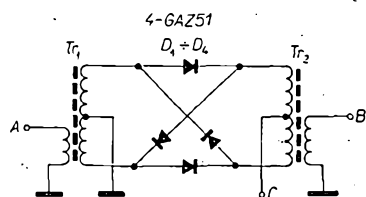

Obr. 1. Balanční směšovač MSM2

První způsob je vhodný při směšování signálů přibližně stejného kmitočtu (např. potřebujeme-li získat nízkofrekvenční záznam). Při směšování dvou signálů s řádově odlišným kmitočtem použijeme druhý způsob. Na výstupu (tj. v bodě B nebo C) je jen výsledný produkt směšování. Oba původní signály jsou souměrností zapojení vyloučeny.

Použité součástky

Směšovač je postaven na destičce s plošnými spoji Smaragd MSM2 (obr. 2). Je poněkud větší než dosud používané moduly, délka však zůstává násobkem 10 mm. Diody by měly mít shodné charakteristiky; závisí na tom potlačení obou směšovacích signálů. Lze použít čtveřici diod 4 × GAZ51, která se prodává přímo pro směšovací modulatory. Jsou to germaniové diody se zlatým hrotem. „Nevhodná“ je jen cena (78 Kčs za čtveřici), takže se mnohemu zřejmě vyplatí vybírat z běžných germaniových diod. Kde není potlačení směšovaných signálů zvláště důležité (budiče SSB), tam stačí použít párované diody GA206. Transformátory jsou navinuty na toroidních jádrech o průměru 22 mm z hmoty H11. Jsou to neladěné transformátory a proto nezáleží na jejich činiteli jakosti, který je při použití tohoto materiálu velmi nízký. Transformátory vineme vysokofrekvenčním lankem (nebo opředěným vodičem o $\varnothing$ asi 0,4 mm) tak, že vineme trojitým vodičem. Navineme 15 závitů, konce upevníme a rozdělíme jednotlivé vývody. Získáme tím celkem tři vinutí po 15 závitů. Jedno vinutí bude vždy vazební, zbývající dvě spojíme do série tak, že začátek jednoho spojíme s koncem druhého. Získáme tak hlavní vinutí


s vyvedeným středem. Vinutí je vhodné zpevnit lakem, voskem nebo lepidlem. Transformátory jsou k destičce připevněny šroubkem M3 a kouskem laminátu z odleptaného cuprexitu (obr. 3).

Uvádění do chodu a příklady použití

Protože jde o pasivní obvod, není na něm co uvádět do chodu. Můžeme jej použít v libovolném zapojení ke směšování dvou signálů, např. v obvodech přijímačů (první směšovač, product-detektor), vysílačů (SSB, směšovací oscilátory, modulatory) a v různých aplikacích ve spínacích obvodech.

Rozpiska součástek

Čtveřice diod 4 × GAZ51 (nebo 4 ks GA206)	1 sada
Feritové toroidní jádro o $\varnothing$ 22 mm H11	2 ks
Destička s plošnými spoji Smaragd MSM2	1 ks
Vf lanko, šroubky, kousky laminátu	

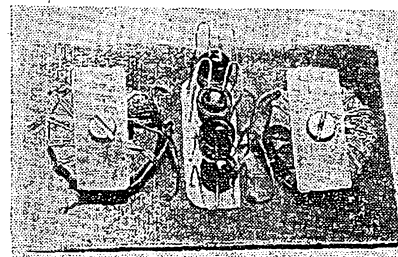


Obr. 3. Modul MSM2

Dolní propust MDP1


Zapojení a funkce

Dolní propust MDP1 (obr. 4) je pasivní obvod, který odřezává nf kmitočty od 2 kHz výše se směrnici asi 12 dB na oktavu. Změnou velikosti kondenzátoru a indukčnosti L je možné měnit kmitočet, od něhož dochází k útlumu. Zapojení je vhodné pro při-

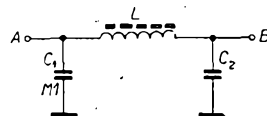

Obr. 4. Dolní propust MDP1
 C_1 je 0,1 μ F

pad, kdy impedance zdroje (např. výstupní obvod zesilovače) je stejná jako impedance zátěže (např. vstup dalšího zesilovače). Pokud tomu tak není, je třeba propust přizpůsobit změnou velikosti kapacit kondenzátorů C_1 a C_2 . Nebudou potom stejné; obecně lze říci, že na straně s větší impedancí bude menší kapacita a naopak.

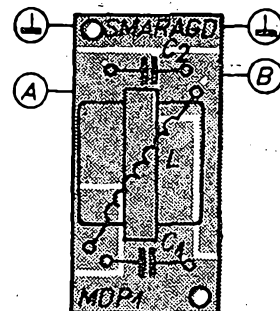

Obr. 5. Rozmístění součástek na destičce Smaragd MSM2

Použité součástky


Cívka L je navinuta na feritovém jádru EE 5 × 5. Má asi 600 závitů drátu o $\varnothing$ 0,1 mm CuP. (kolik se vejde). Indukčnost je asi 0,1 H. Cívka je přilepena k destičce s plošnými spoji Smaragd MDP1, na níž jsou také umístěny oba kondenzátory C_1 a C_2 (obr. 5, 6).

Příklady použití

Dolní propust MDP1 můžete použít např. na výstupu přijímače na sluchátka pro příjem telegrafních signálů (zlepší selektivitu přijímače), po vhodné úpravě a posunutí mezního kmitočtu na 7 až 8 kHz jako filtr k potlačení interferenčních hvízdů ve středovlnném přijímači, k potlačení šumu při přehrávání starých gramofonových desek.

Rozpiska součástek

Feritové jádro EE 5 × 5	1 ks
Kostička na feritové jádro EE 5 × 5	1 ks
Kondenzátor 0,1 μ F/40 V plochy	2 ks
Destička s plošnými spoji Smaragd MDP1	1 ks

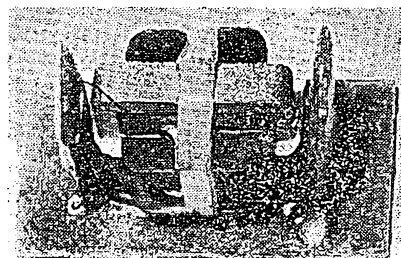


Obr. 6. Modul MSM2


Nízkofrekvenční zesilovač MNF6

Zapojení a funkce

Modul MNF6 je jednoduchý nízkofrekvenční zesilovač s můstkovou stabilizací (obr. 7). Pracovní bod má nastaven odpory R_1 a R_2 a odporem R_4 v emitoru. Signál postupuje z bodu A přes kondenzátor C_1 na bázi tranzistoru, který jej zesílí. Z kolektorového odporu

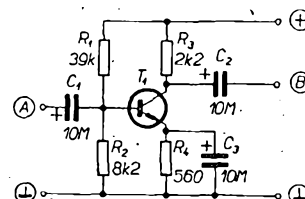

Obr. 7. Nízkofrekvenční zesilovač MNF6

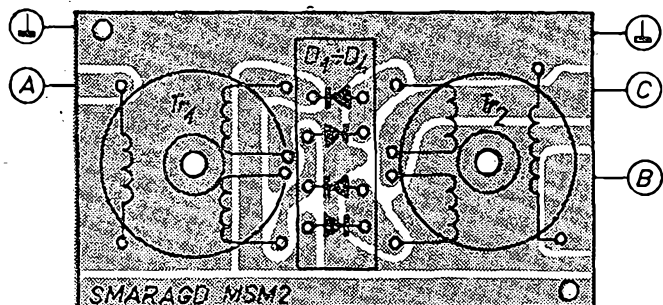


Obr. 2. Rozmístění součástek na destičce Smaragd MSM2

R_3 se zesílený signál přivádí přes oddělovací kondenzátor do bodu B. Při správně nastaveném pracovním bodu má stupeň zesílení asi 35 dB.

Použité součástky

V zesilovači MNF6 lze použít jakýkoli nízkofrekvenční tranzistor. Ve vzorku to byl tranzistor 106NU70 se zesilovacím činitelem asi 80. Ostatní součástky jsou běžné, odpory miniaturní, elektrolytické kondenzátory s axiálními vývody upevněné na výšku. Všechny součástky jsou umístěny na destičce Smaragd C45 (obr. 8).

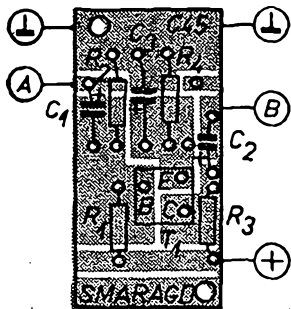

Obr. 8. Rozmístění součástek modulu MNF6 na destičce Smaragd C45

Uvádění do chodu

Místo odporu R_1 připojíme trimr 100 k Ω a nastavíme největší zesílení stupně. Nemáte-li čím změřit zesílení, lze je nastavit poslechem po připojení ke gramofonu nebo krystalce, nebo nastavit pracovní bod tak, aby tranzistorem protékal kolektorový proud asi 2 mA. Modul MNF6 je napájen napětím 4,5 V (z jedné ploché baterie).

Příklady použití

Modul MNF6 slouží jako univerzální nízkofrekvenční předzesilovač. Lze jej použít ke všem zdrojům malého signálu, jimž nevadí jeho malá vstupní impedance (asi 2 k Ω). Vhodně doplňuje modul MNF1 (s integrovaným obvodem) tam, kde nestačí jeho zesílení, kde je však zbytečné zesílení dvou MNF1 za sebou.

Rozpiska součástek

Tranzistor 106NU70	1 ks
Odpor 560 Ω /0,05 W	1 ks
Odpor 2,2 k Ω /0,05 W	1 ks
Odpor 8,2 k Ω /0,05 W	1 ks
Odpor 39 k Ω /0,05 W	1 ks
Elektrolytický kondenzátor 10 μ F/6 V	3 ks

* * *

Co nabízejí zahraniční výrobci?

Komplementární n-p-n a p-n-p tranzistory v pouzdru TO-5 a MD14 s napětím kolektoru až 800 V nabízí Industro Transistor Corp. Průměrný zesilovací činitel tranzistorů n-p-n je 15 000 (!) při napětí kolektor-emitor 10 V a proudu kolektoru 20 mA. Průměrný zesilovací činitel typů p-n-p je 20 000 (!) při napětí 10 V a proudu 10 mA.

Monolitický regulátor napětí MC1560 Motorola je určen pro zatížení proudem až do 500 mA bez použití dalšího výkonového tranzistoru. Stupeň regulace je průměrně 0,002 %/V se změnou vstupního napětí, výstupní impedance 20 m Ω . Ztrátový výkon prvku e max. 10 W při teplotě 65 $^{\circ}$ C. SŽ

ČASOVACÍ OBVOD

Ing. Jiří Říha

Pro řízení periodických pochodů potřebujeme často obvod, který by s přestávkami opakoval předem časově nastavitelný děj. Časový průběh můžeme znázornit obr. 1, přičemž oba časy (pracovní t_1 a prodleva t_2) jsou nastavitelné nezávisle na sobě.

Pro dané účely bylo realizováno zařízení, s nímž lze bez obtíží dosáhnout časů prodlevy větší než 1,5 hod. na poněkud odlišném principu od obvyklé kombinace dvou navzájem se spouštějících monostabilních klopných obvodů. Funkce obvodu je zřejmá ze schématu na obr. 2.

Kondenzátor C_4 se nabíjí stejnosměrným proudem přes odpory R_6 a R_8 , na který jsou superponovány pulsy získávané z astabilního multivibrátoru T_1 , T_2 . Superpozice pulsů se uskutečňuje přes vazební kondenzátor C_3 . Na počátku děje se na odporu R_8 objeví plné napájecí napětí. S nabíjením kondenzá-


ní obvod, jednak vybije kondenzátor C_4 přes odpor R_7 a uvede tak obvod do počátečního stavu. Délka pracovního intervalu se řídí časovou konstantou $R_{14} + P_3$, C_6 . Čas prodlevy se reguluje stejnosměrnou úrovní z potenciometru P_1 . Volbou dorazu potenciometru P_1 upravujeme horní hranici času prodlevy. Napájecí napětí je stabilizováno třemi Zenerovými diodami. Při použití křemíkových prvků může zařízení pracovat do okolní teploty 60 $^{\circ}$ C. Zařadíme-li místo monostabilního obvodu T_3 , T_4 bistabilní obvod, získáme časový spínač s podobnými časy.

Popisované zapojení s danými hodnotami časových konstant má tyto vlastnosti: čas prodlevy t_2 : 10 až 25 minut, pracovní čas t_1 : 10 až 30 vteřin.

Zařízení lze použít pro různé účely, např. k řízení ohřevu, jako časové spínače ve fotografické praxi, k regulaci mazání soustrojí apod. Časová chyba v rozmezí kolísání teplot a napájecích napětí je v mezích 5 %. Realizace i nastavení obvodů je snadné.


Literatura

Siemens-Halbleiter Schaltbeispiele. Ausgabe 1967.

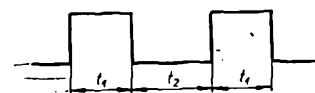


Obr. 1.

toru C_4 klesá postupně napěťový úbytek na tomto odporu. Po překročení poklesu stejnosměrné hodnoty s pulsní superpozicí na velikost nastavenou potenciometrem P_1 překloupí monostabilní obvod T_3 a T_4 . V kolektoru T_4 je zařazeno vinutí relé, které ovládá jednak pracov-

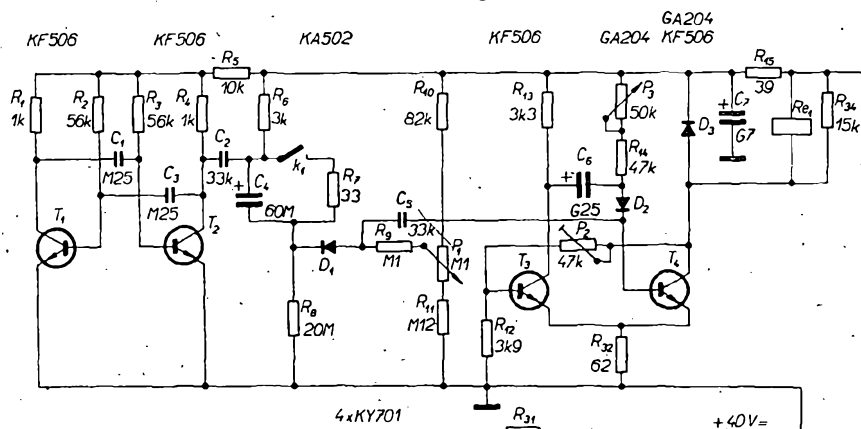

Obr. 2.

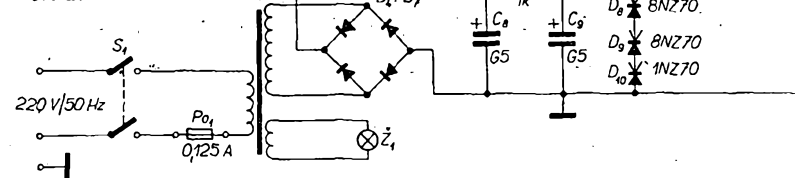

ZESILOVAČ IWA 02

Jaroslav Sekretar

Poptávka po jakostních nf zesilovačích navzdory poněkud lépe zásobovanému trhu neklesá. Stále se množí dopisy a „volání“ po jednoduché konstrukci, které v poslední době docházejí redakci AR.


Největší zájem se projevuje o zesilovače středního výkonu – kolem 2 W, který na našem trhu není vůbec zastoupen. Proto vznikla konstrukce, popsaná v tomto článku.

Před časem byl v [1] popsán tranzistorový nf zesilovač o výkonu $2 \times 0,8$ W, vhodný pro reprodukci gramofonových desek v poměrně stísněných podmínkách dnešních tzv. moderních bytových jednotek. Při monofonním provozu, kdy byly oba jeho kanály spojeny paralelně, odevzdával nf výkon 1,6 W, což bylo postačující. Nevýhodou tohoto zesilovače však byla teplotní závislost stejnosměrně vázaného koncového zesilovače, která se v některých případech při dlouhotrvajícím hlasitém provozu nepříznivě projevila. Proto bylo nutné vybírat na místa tranzistorů T_3 a T_4 (obr. 1) typy s minimálním zbytkovým proudem I_{cno} a tak zajišťovat stabilitu celého zesilovače.

S modernějšími tranzistory lze původní koncepci (obr. 1) zjednodušit, zmenšit počet tranzistorů, vypustit výstupní



Zatěžovací odpor: 4 Ω .
Kmitočtová charakteristika: 100 Hz až 20 kHz, $-1,5$ dB.
Korekce výšek: na kmitočtu 1 kHz $-0,5$ dB, na kmitočtu 20 kHz -12 dB.
Zesílení (napěťové): 34 dB ($15 \times$).
Zpětná vazba ve smyčce: 20 dB ($10 \times$).
Pracovní teplota: do 50 $^{\circ}$ C.
Pracovní poloha: libovolná.
Odstup: -54 dB ($500 \times$).
Nelineární zkreslení: v celém pásmu menší než 3 %.

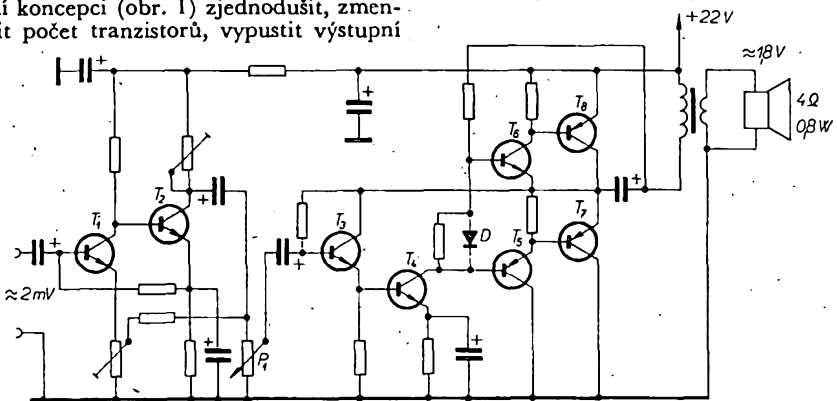

Obr. 1. Původní koncepce zesilovače podle [1]


transformátor a při menším provozním napětí zvětšit nf výkon.

Technické vlastnosti


Osazení: pět tranzistorů, z toho jeden řízený polem (T_1).
Napájení: 13,5 V (tři ploché baterie).
Odběr ze zdroje: 18 mA (bez signálu) až 320 mA (při jmenovitém výkonu).

Jmenovitý výkon: 2,25 W.
Vstupní impedance: 3,2 M Ω .
Vstupní citlivost: 200 mV/1 kHz (pro jmen. výkon 2,25 W).

(Pozn.: citlivost závisí na velikosti odporu R_8 ve zpětnovazební smyčce a přenosových vlastnostech T_1).

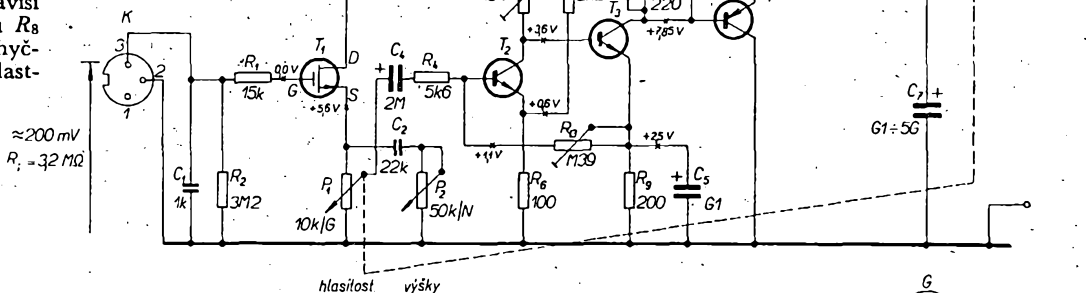

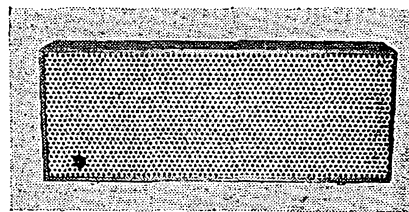Obr. 2. Zapojení pětitransistorového nf zesilovače IWA 02 o výkonu 2,25 W



Vybrali jsme
na obálku AR


mat vidíme, že původní dvoustupňový předzesilovač (T_1 a T_2) je nahrazen emitorovým sledovačem osazeným křemíkovým tranzistorem typu MOSFET (T_1) s velkým vstupním odporem (10^{13} až 10^{15} Ω). Také koncový zesilovač byl zjednodušen o dvojici T_7 , T_8 (obr. 1); vlastní koncový stupeň tedy představuje doplňková dvojice T_4 , T_5 (totožná s dvojicí T_5 , T_6 na obr. 1).

Toto řešení bylo umožněno použitím komplementárních tranzistorů středního výkonu o $P_{tot} = 3,5$ W, tj. typů GC520/510K a GG521/511K, jejichž mezní kmitočet f_T je vyšší proti srovnatelným zahraničním typům stejného výkonu (např. AC175/AC117, AC187K/AC188K, AC127K/AC128K, AC127/AC152, AC117P/AC175P, AC141H/AC142H, AC141HK/AC142HK, AC193K/AC194K apod.).

Vzhledem k dostatečně velkému špičkovému proudu těchto tranzistorů ($I_{Cmax} = 1$ A) bylo možné vypustit přizpůsobovací výstupní transformátor a přitom zvětšit původní výkon (0,8 W) téměř na trojnásobek při menším provozním napětí (13,5 V místo 22,5 V).

Praktické dlouhodobé zkoušky ukázaly, že není třeba použít (vzhledem k menšímu provoznímu napětí) ani omezující diodu D mezi bázemi doplňkové dvojice (obr. 1).

Nf signál z gramofonu se do zesilovače přivádí na dutinky č. 3 a 2 konektoru K. Protože kapacita výchylkových gramofonových vložek se pohybuje mezi 500 a 2 000 pF (tomu pro správné přizpůsobení odpovídá vstupní impedance 6 až 1,5 M Ω), je vstupní impedance zesilovače upravena odporem R_2 [2]. Napěťové přizpůsobení obstarává kondenzátor C_1 , jehož kapacita s kapacitou

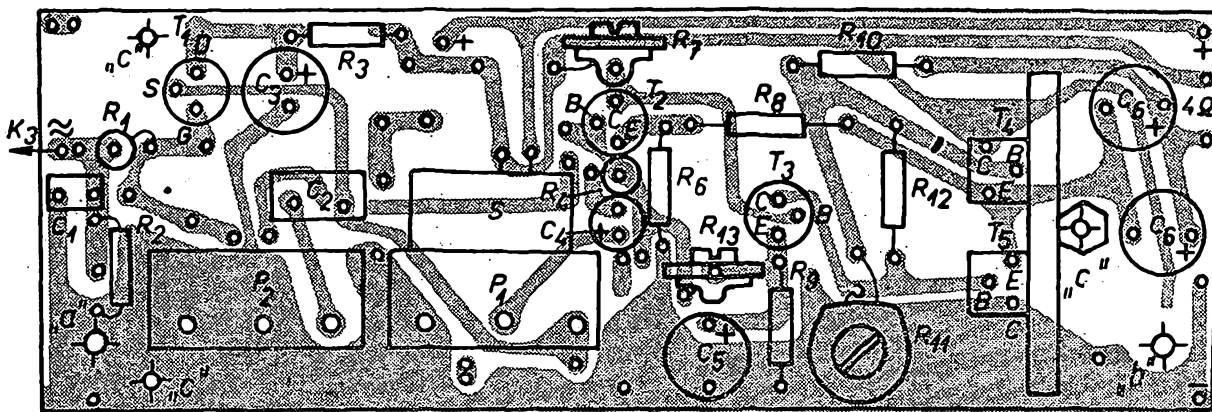

Obr. 3. Destička s plošnými spoji zesilovače IWA 02, C76

snímače a přívodního stíněného kabelu vytváří napěťový dělič. Tím se zabrání přebuzení tranzistoru T_1 a dosahuje se příznivé časové konstanty větší než 3,2 ms, což zaručuje přenos nízkých kmitočtů bez nežádoucího útlumu již na vstupu zesilovače.

Minimální kapacita kondenzátoru C_1 je 1 000 pF. Odevzdá-li použitá vložka gramofonu příliš velké napětí, zmenšíme je zkusmo zvětšením kapacity C_1 až na 16 000 pF. Přitom sledujeme (na obrazovce osciloskopu), nedochází-li k limitaci zesíleného signálu.

Tranzistor T_1 pracuje jen jako impedanční transformátor. Vlastní zesilovač začíná až potenciometrem P_1 , jímž se upravuje velikost vstupního signálu pro T_2 . K elektrodě S tranzistoru T_1 je připojen přes sériový kondenzátor C_2 i potenciometr P_2 (50 k Ω /N), který slouží jako regulátor tónové clony, omezující vysoké kmitočty při přehrávání značně poškozených starších gramofonových desek. Je-li jeho běžec vytočen směrem ke kondenzátoru C_2 , k poklesu vysokých kmitočtů nedochází a kmitočtová charakteristika zesilovače je vyrovnána. Je-li běžec téměř u zemního konce, dochází k poklesu výšek (–12 dB/20 kHz). (Pozn. red.: předpokládáme-li směrnici útlumu –6 dB/okt, bude u 10 kHz potlačení přibližně –6 dB a to je v praktickém použití velmi mírné omezení výšek, které pro „silně poškozené desky“ rozhodně nestačí. Bylo by účelnější opatřit zesilovač jednoduchými tónovými korekcemi, jejichž účelem je přizpůsobit zařízení použité reprodukční soustavě, akustické místnosti a v neposlední řadě i způsobu záznamu na desce, který se individuálně velmi mění podle výrobce i druhu desek).

Přes vazební kondenzátor C_4 a vyrovnávací odpor R_4 postupuje nf signál na bázi tranzistoru T_2 , jehož kolektor je stejnosměrně vázán s tranzistorem T_3 . Z kolektoru T_3 jde zesílený signál na báze doplňkové dvojice T_4 a T_5 , z nichž každý výkonově zesílí odpovídající půlperiodu nf signálu. Z emitorů T_4 a T_5 se odebírá složený, výkonově zesílený nf signál a přivádí přes vazební kondenzátor C_6 na reproduktor.

Aby se dosáhlo co největšího výkonu koncové dvojice, získává se předpětí pro báze tranzistorů T_4 a T_5 přes odpor R_{10} ze spoje C_6 – reproduktor a nikoli z kladného pólu zdroje. Tímto způsobem je totiž zavedena kladná zpětná vazba, jejímž účinkem se výstupní výkon zvětší asi o 10 %; současně se však mírně zvětší nelineární zkreslení. Silná zápor-


ná zpětná vazba z emitorů T_4 , T_5 odporem R_8 do emitoru T_2 však velmi dobře toto zkreslení vyrovnává.

Trimry R_7 a R_{13} slouží k nastavení pracovních bodů tranzistorů T_2 a T_3 tak, aby při mírném překročení jmenovitého výkonu (při uvádění do chodu) docházelo k současné limitaci obou vrcholů sinusovky zkušebního nf signálu 1 kHz [2].

Konstrukce zesilovače

Zesilovač je postaven na cuprexitové destičce s plošnými spoji (obr. 3); destička má označení C76 a lze ji objednat u radioklubu Smaragd.

Nosná destička je řešena pro dva možné způsoby upevnění. Otvory označené na obr. 3 písmeny „a“ a „b“ slouží k upevnění desky vruty do dřevěné skříně. Otvory „c“ slouží k upevnění pomocí distančních sloupků.

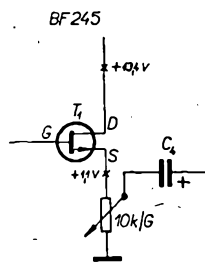

Obr. 4. Změna napěťových poměrů v zesilovači při použití tranzistoru BF245 na místě T_1


Zesilovač byl vyvinut s tuzemskými součástkami, byl však zkoušen i s polovodičovými součástkami zahraniční výroby. Při nahrazení koncové komplementární dvojice T_4 a T_5 odpovídajícími tranzistory Siemens nebo Telefunken (jejichž typy byly uvedeny na začátku článku) nedojde ke změně provozních napětí (obr. 2). Stejně je tomu i při

náhradě tranzistorů T_2 a T_3 , kde je možné použít jakékoli zahraniční nf křemíkové tranzistory (např. BC107 až 109, BC170, BC129 až 131, BC147 až 149 apod.), budou-li jejich parametry aspoň částečně shodné a bude-li jejich zesilovací činitel h_{21E} větší než 100. Pak totiž zůstane zachován stupeň záporné zpětné vazby se všemi příznivými vlivy na kmitočtovou charakteristiku a zkreslení zesilovače.


Poněkud jiná je situace u tranzistorů řízených polem. Činitel jejich napěťového přenosu v zapojení jako sledovač je 0,5 až 0,9 (podle výrobní technologie a provedení). Změna činitele napěťového přenosu se projeví vlivem na citlivost pro jmenovitý výkon. Citlivost zesilovače 200 mV, uvedená v kapitole „Technické vlastnosti“, odpovídá výkonu 2,25 W při použití T_1 s činitelem napěťového přenosu 0,5. Při použití vybraného tranzistoru s lepším činitelem (kolem jedné) můžeme dosáhnout vstupní jmenovité citlivosti až 100 mV.

Vlivem rozdílnosti vnitřních odporů byly zaznamenány i jiné napěťové poměry při použití tranzistoru FET (oproti MOSFET) na T_1 (obr. 4 – T_1 = BF245). Pokud jde o kondenzátor C_4 , je třeba, aby jeho kapacita byla co nejmenší (z hlediska vyrovnávání stejnosměrného náboje při protáčení běžce P_1 při změně hlasitosti), avšak ještě tak velká, aby byl zaručen přenos hlubokých tónů bez zanedbatelného úbytku. (Při kapacitě větší než 5 μ F dochází při protáčení běžce P_1 k nepříznivému posuvu pracovního bodu T_2 , čímž se krátkodobě zvětšuje klidový proud komplementární dvojice. Při kapacitě 2 μ F je tento jev zanedbatelný).

Pro jakostní přenos hlubokých tónů je dále třeba, aby filtrační kondenzátor C_7 měl značnou kapacitu, jejíž reaktance je i pro nízké kmitočty poměrně malá.

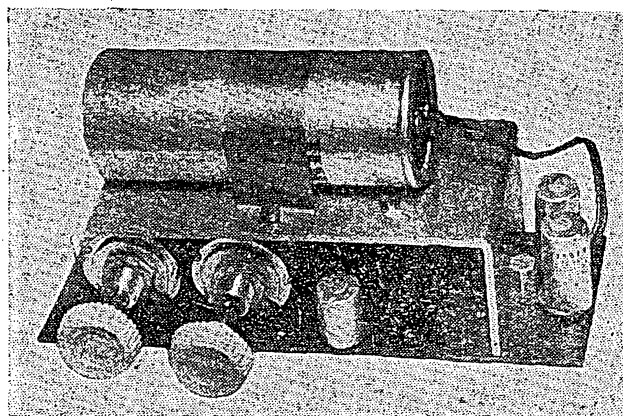


Obr. 5. Pohled na sestavený zesilovač

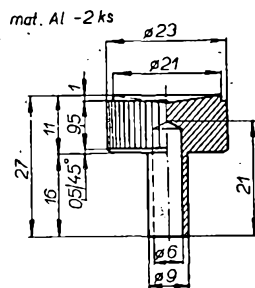


Obr. 6. Rozměrový výkres ovládacích knoflíků

Proto byla vyzkoušena kapacita $5\,000\,\mu\text{F}$, která navíc spolehlivě odstraňuje případnou kladnou vazbu při používání starších nebo opotřebovaných napájecích baterií. Protože kondenzátor C_7 je poměrně robustní, nebyl umístěn na desku s plošnými spoji; je upevněn izolovaně na chladicím plechu koncových tranzistorů třmenem z hliníkového plechu (obr. 5).

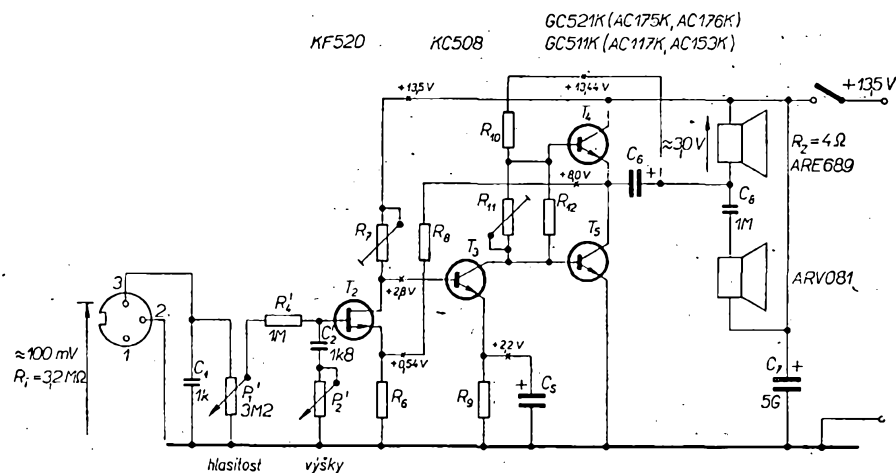

Obr. 7a. Zapojení zjednodušeného nf zesilovače se čtyřmi tranzistory (tranzistor T_4 je typu MOSFET, KF520, nikoli FET)

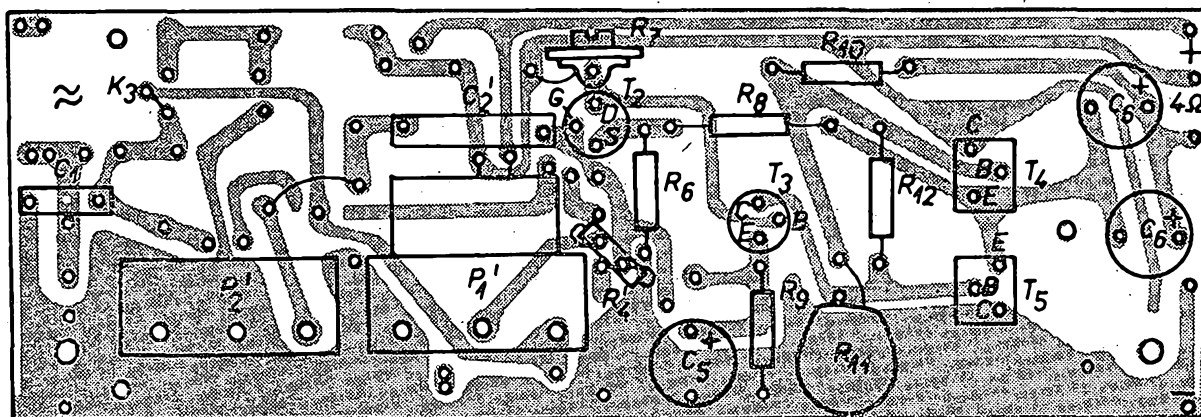

Obr. 7b. Plošné spoje zesilovače se čtyřmi tranzistory C76

Deska se součástkami je řešena tak, že nesé oba ovládací potenciometry P_1 a P_2 (obr. 5).

Pro dosažení lepšího vzhledu byly ovládací knoflíky vysoustruženy. Jejich rozměry jsou na obr. 6.

Chladicí plech je z pásu duralového plechu tloušťky 2 mm o rozměrech 50×135 mm. Pásek je zahnut do pravého úhlu a přišroubován k cuprexitové desce.

Jiné řešení

Protože napěťový přenos některých polem řízených tranzistorů je jen 50%, vyzkoušel jsem další zapojení, v němž se tato okolnost neprojevuje tak nepříznivě (obr. 7a). Zapojení je v podstatě shodné se zapojením na obr. 2 jen s tím rozdílem, že se nepoužívá tranzistor T_1 . Všechny součástky jsou stejné s výjimkou ovládacích prvků P_1' , P_2'' a R_4' . (Vstupní impedance zesilovače je určena použitým potenciometrem.) Tranzistor MOSFET (T_1) je nyní na místě T_2 . Přenosové vlastnosti zesilovače jsou stejné, citlivost je poněkud větší. Nevýhodou je však potřeba logaritmického potenciometru P_1' ($3,2\,\text{M}\Omega$) a choulostivé nastavení pracovního bodu stejnoměrně vázaného zesilovače. Proto lze tuto alternativu doporučit jen zkušeným radioamatérům (při nastavování zesilovače při jmenovitém výkonu je třeba velmi opatrně protáčet trimr R_7 a postupovat velmi rychle!). Naproti tomu lze ušít jeden křemikový tranzistor KC508 a tak snížit pořizovací náklady.

Plošné spoje (obr. 7b) jsou navrženy tak, že dovolují realizovat na stejnou

destičku obě uvedená zapojení. Na obr. 8 je pohled na zesilovač, a to ve formě vhodné pro panelové uspořádání (tzn. připevnění pomocí distančních tyček, přičemž ovládací potenciometry jsou na panelu).

Na obr. 8 je do obvodu zapojen miniaturní indikátor (pro max. výchylku 0,35 A), umístěný do přívodu napájecího napětí; spolehlivě indikuje odebíraný proud ze zdroje a tím i stav vybuzení.

Skříň


Zesilovač podle zapojení na obr. 2 je vestavěn do dřevěné skříně, jejíž rozměry jsou na obr. 9. Skříň je z překližky tloušťky 5 mm. Její jednotlivé díly jsou slepeny lepidlem Epoxy 1200, přičemž prostorové vyztužení poskytuje čelní zapuštěná stěna tloušťky 10 mm a obvodový rám pro upevnění zadních stěn.

Skříň je společná pro zesilovač, napájecí baterie i pro eliptický reproduktor


typu ARE689, popř. i výškový reproduktor (ARV081). Prostor mezi zesilovačem a uzavřenou ozvučnicí je oddělen příčkou, k níž je připevněno pouzdro na baterie. Celá skříň je potažena samolepicí fólií v barvě matovaného ořechu (k dostání ve čtyřech pražských speciálních obchodech – výrobek NSR), která dává celku velmi pěkný vzhled. Čelní stěna je potažena nalepeným brokátem, chráněným mřížkou z děrovaného opiskovaného plechu. Pohled na sestavený zesilovač ve skříni bez zadní stěny je na obr. 10.

Uvedení do chodu

Před připojením baterií zkontrolujeme, mají-li trimry R_7 , R_{13} a R_{11} běžce v takové poloze, aby odpor R_7 a R_{13} byl maximální, R_{11} minimální. Pak připojíme zdroj napájecího napětí při současně kontrole odebíraného proudu (při uzemnění vstupu!). Klidový

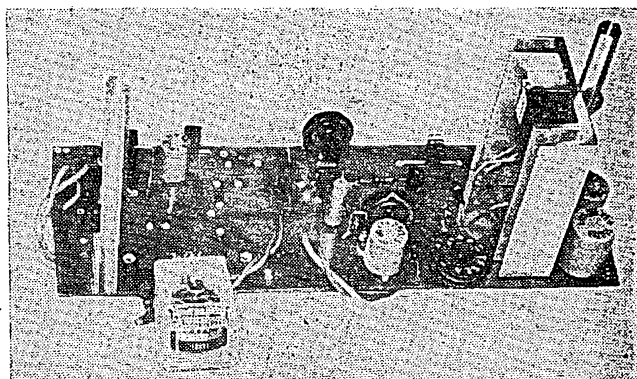

Obr. 8. Destička zesilovače podle obr. 7a

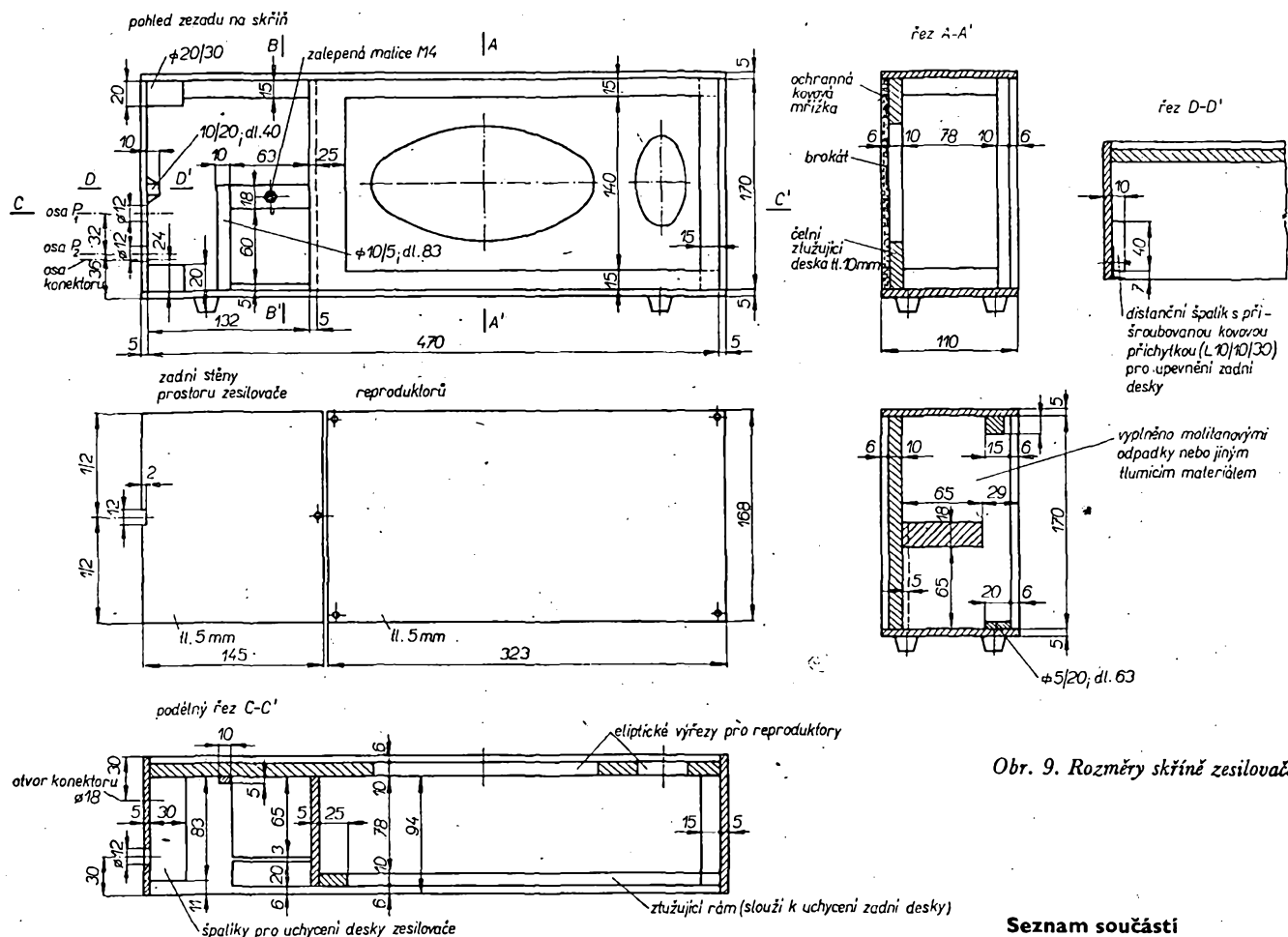

Obr. 9. Rozměry skříně zesilovače

Seznam součástí


- Tranzistory:** T_1 - KFS20, T_2 - KC508, T_3 - KC508, T_4 - GC521K, T_5 - GC511K.
- Odpory:** R_1 - 15 k Ω /0,25 W, TR 101, vrstvý;
 R_2 - 3,2 M Ω /0,25 W, TR 101, vrstvý;
 R_3 - 1 k Ω /0,25 W, TR 101, vrstvý;
 R_4 - 5,6 k Ω /0,25 W, TR 114, vrstvý;
 R_5 - 100 Ω /0,25 W, TR 114, vrstvý;
 R_6 - 15 k Ω , WN 790 30, odporový trimr;
 R_7 - 2,2 k Ω /0,1 W, TR 113, vrstvý miniaturní;
 R_8 - 200 Ω /0,1 W, TR 113, vrstvý miniaturní;
 R_9 - 470 Ω /0,25 W, TR 114, vrstvý;
 R_{10} - 220 Ω , WN 790 30, odporový trimr;
 R_{11} - 39 Ω /0,25 W - TR 114, vrstvý;
 R_{12} - 0,39 M Ω , WN 790 30, odporový trimr;
 R_{13} - 1 M Ω /0,1 W - TR 113 vrstvý miniaturní
- Kondenzátory:**
 C_1 - 1 nF/500 V, TC 231, slídový zalisovaný (kapacita podle potřeby přizpůsobení)
 C_2 - 22 nF/160 V, TC 181, zalisovaný MP, válcový
 C_3 - 50 μ F/15 V, TC 943, elektrolytický pro plošné spoje
 C_4 - 2 μ F/12 V, TC 923, subminiaturní, elektrolytický
 C_5 - 100 μ F/6 V, TC 941, elektrolytický pro plošné spoje
 C_6 - 200 μ F/6 V, (2 x), TC 941, elektrolytický pro plošné spoje
 C_7 - 5 000 μ F/12 V, TC 935, elektrolytický
 C_8 - 1 μ F/160 V, TC 181, zalisovaný MP válcový
- Potenciometry:**
 P_1 - 10 k Ω /G, TP 281, pro plošné spoje, se spínačem
 P_2 - 50 k Ω /N, TP 280, pro plošné spoje
 P_3 - 3,2 M Ω /G, TP 280, pro plošné spoje
 P_4 - 1 M Ω /N, TP 281, pro plošné spoje, se spínačem
- Ostatní:** konektor, destička s plošnými spoji Sma-ragd C76 a kontaktní destička baterií C79, reproduktor ARE689 (ARV081), spojovací drát, šroubky, chladič plech, knoflíky atd.

proud (bez signálu) nesmí být větší než 20 mA. Zpravidla bude menší (asi 15 mA). Odporovým trimrem R_{11} lze klidový proud nastavit. Pak připojíme zdroj budičích sinusového signálu s pokud možno malou výstupní impedancí. Nastavíme referenční kmitočet (1 kHz) a postupně zvětšujeme napětí na vstupu (vstup v této fázi již není uzemněn), přičemž se snažíme dosáhnout maximální výchylky ručky milivoltmetru na výstupu zesilovače. Amplitudu signálu na zatěžovacím odporu měříme paralelně připojeným nf milivoltmetrem na rozsahu 3 V, přičemž současně sledujeme tvar signálu osciloskopem, připojeným paralelně ke svorkám nf milivoltmetru.

Generátorem nastavíme tak velkou amplitudu vstupního signálu, při níž je výchylka ručky milivoltmetru na zatěžovacím odporu největší a po jejímž nepatrném zvětšení dochází k symetrickému omezení obou špiček výstupního signálu. Není-li tomu tak, dosáhneme tohoto stavu opatrnou změnou polohy běžce trimru R_{13} . Pokud ani to nepomůže, začneme opatrně měnit polohu běžce trimru R_7 . Ale pozor! Při zmenšování odporu trimru R_7 dochází ke zvětšování klidového proudu

koncové dvojice T_4 a T_5 ! Proto je obvykle nutné nastavit po dosažení stejnoměrného omezení signálu při přebuzení klidový proud koncového stupně na 20 mA (bez signálu). Při ověřování souměrnosti je vhodné napájet zesilovač z tvrdého zdroje, tedy nikoli z plochých baterií, které vyhoví jen při provozu. (Při přebuzení je totiž maximální odběr proudu z baterií asi 0,35 A; vlivem značného vnitřního odporu baterií vyvolá tak velký odběr pokles napájecího napětí a tím i nežádoucí posuv pracovních bodů tranzistorů zesilovače.)

Při odpojování zdroje budičích signálu musíme odpojit nejdříve tzv. živý přívod a teprve potom zemnici, nikdy opačně. Nesmíme totiž zapomenout, že vstup zesilovače má velkou impedanci, takže při obráceném postupu (nebo při laickém zkoušení chodu zesilovače dotykem na dutinku č. 3 vstupního konektoru při regulátoru P_1 vytočeném na plný výkon) je zesilovač vybuzen na výkon, který germaniové tranzistory dlouho nevydrží - hrozí jejich přehřátí a proražení. Při přehrávání desek toto nebezpečí nehrozí, neboť střední výžávený výkon zesilovače je menší než polovina maximálního výkonu, takže k přehřátí koncových tranzistorů nedojde.

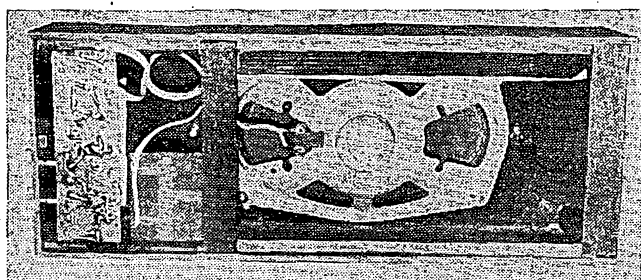

Obr. 10. Pohled na sestavený zesilovač ve skříni po odejmutí zadní stěny

Literatura

- [1] Hyan, J. T.: Stereofonie. Radiový konstruktér 2/66, str. 50 až 64.
- [2] Hyan, J. T.: Měření a sladování amatérských přijímačů. SNTL: Praha 1964, str. 204 až 205.
- [3] Hyan, J. T.: Nf generátor. Radiový konstruktér 5/67, str. 40 a 57 až 62.

INTEGROVANÁ elektronika

MONOLITICKÉ OPERAČNÍ ZESILOVAČE

Ing. Jiří Zima

V začátcích rozvoje integrovaných monolitických obvodů se výzkumná a vývojová pracoviště světových výrobců polovodičových součástek zaměřila především na přípravu a zavedení výroby různých druhů číslicových monolitických obvodů. Vyzýdaly si to nejen obchodní a odbytové požadavky, ale i tehdejší možnosti vzhledem k tenkrát ještě nepropracované monolitické technologii.


Požadavky finálních výrobců na sortiment lineárních obvodů jsou dnes velmi různorodé a až na omezený počet případů nevytvářejí zatím předpoklady pro užší typizaci obvodových funkcí. Na rozdíl od lineárních systémů stačí k činnosti číslicových přístrojů a zařízení podstatně menší sortiment základních funkčních obvodů. To vede i k tomu, že při značné opakovatelnosti stejných logických a paměťových funkcí v číslicových systémech je sériovost omezeného počtu typů velmi vysoká.

Ve většině číslicových obvodů se využívá tranzistorů, které pracují ve stavu plného uzavření nebo ve stavu plného otevření. Proto lze při specifikaci spínacích tranzistorů vystačit s menším počtem parametrů než u tranzistorů pro lineární obvody. S ohledem na širší toleranci difúzních odporů (± 10 až $\pm 30\%$) se také snadněji zabezpečuje správná činnost číslicových obvodů; u nich totiž stačí, aby velikost odporů (podle místa zapojení) nevystoupila nebo neklesla nad nebo pod určitou mez. V lineárních obvodech se obvykle při přímém převodu zapojení z diskretních prvků (diskretní prvek je – stručně řečeno – taková součástka která vykonává jedinou účelovou elektrickou funkci, např. kondenzátor, odpor, tranzistor apod.) vyžadují obvykle podstatně menší tolerance difúzních odporů. Proto bylo ve většině případů nutné vyvinout nová zapojení lineárních obvodů, u nichž by bylo možné připustit větší tolerance difúzních odporů. Jednou z nejčastějších metod je použití zesilovacích stupňů v diferenciálním zapojení. U těchto obvodů se využívá především toho, že tolerance poměru odporů i poměru většiny parametrů tranzistorů vytvořených na společné křemíkové destičce jsou velmi malé (např. 1 až 3 %).

Není jisté náhodou, že jako první lineární monolitické obvody se již v roce 1962 začaly vyrábět dva typy operačních zesilovačů. Byly to zesilovače firmy Texas Instruments, známé pod označením SN521 a SN522. Jak vyplývá ze zapojení zesilovače typu SN522 (obr. 1), je vstup v diferenciálním zapojení a výstup je asymetrický – z emitorového sledovače. Aby se zabezpečilo zpracování stejnosměrných signálů, pracují zesilovací stupně s přímou vazbou. Pro posouvání stejnosměrné úrovně signálové cesty se v obvodu používají tranzistory vodivosti n-p-n i p-n-p. Přestože z dnešního pohledu jde o poměrně jednoduché zapojení, vyráběl se tento zesilovač ve velkých sériích a s úspěchem se používal v telemetrických systémech prvních kosmických sond typu Mariner a v operačních systémech na odpalovacích základnách pro rakety typu Minuteman.

Pro těchto prvních typech lineárních zesilovačů nastal určitý pokles zájmu a k novému oživení došlo až během roku 1964, kdy se začalo s výrobou nových typů lineárních monolitických obvodů. V dalších letech se sortiment lineárních monolitických obvodů rychle rozšiřoval; vývoj jde velmi rychle a pro

rok 1969 se odhaduje, že lineárními monolitickými obvody lze pokrýt 60 až 70 % funkcí v lineárních systémech. V tomto, dnes již velmi rozmanitém sortimentu lineárních monolitických obvodů, zaujímají přední místo operační zesilovače. Podle amerických odhadů činil objem výroby operačních zesilovačů asi 40 % (v roce 1968) z celkového objemu výroby lineárních monolitických obvodů v USA. Přispívá k tomu relativně výhodná řešitelnost operačních zesilovačů monolitickou technologií. Zásadně se v těchto obvodech v širokém měřítku používají diferenciální zesilovací stupně s přímou vazbou. Velkou předností je také těsný teplotní souběh parametrů monolitických prvků, zajištěný jednak velmi malým rozdílem teploty mezi jednotlivými funkčními oblastmi obvodu, jednak velmi podobnými vlastnostmi současně vytvořených difúzních vrstev a struktur. Ze strany

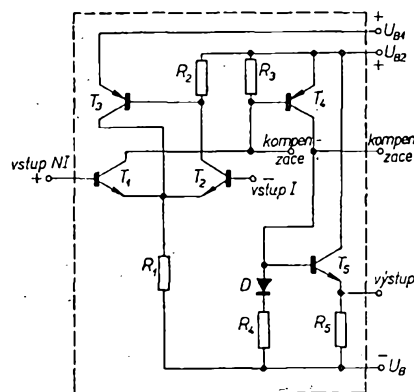

Obr. 1. Zapojení operačního zesilovače SN522

výrobců přístrojů a zařízení investiční i vojenské elektroniky je po operačních zesilovačích velká poptávka a přitom je možné poměrně lehce sjednotit požadavky na technickou specifikaci pro různé aplikace. Z hlediska dosažených parametrů a z hlediska cenové dostupnosti překonávají monolitické operační zesilovače jednoznačně i ta nejlepší provedení operačních zesilovačů sestavených z diskretních prvků.

Vzhledem k cenové dostupnosti a bohatému výběru se začínají v zahraničí používat monolitické operační zesilovače v řadě přístrojů spotřebního charakteru. Protože lze předpokládat, že i u nás dojde k podobnému vývoji, zmíním se nejprve o hlavních parametrech a vlastnostech těchto zesilovačů a pak uvedu příklady některých typic-

kých aplikací se zahraničními typy operačních zesilovačů a s operačními zesilovači řady M500 Tesly Rožnov.

Operační zesilovače mají některé vlastnosti, které je výrazně odlišují od jiných druhů zesilovačů. Operační zesilovač je vždy vybaven symetrickým vstupem a podle způsobu aplikace symetrickým nebo asymetrickým výstupem. V případě asymetrického výstupu, který je častější, dochází při napětovém zesílení při použití jednoho ze vstupů k posuvu fáze napětí mezi vstupem a výstupem (o 180°). Tomuto vstupu se proto někdy říká invertující vstup. Při použití druhého vstupu je naopak posuv fází napětí mezi vstupem a výstupem nulový (neinvertující vstup). To umožňuje zavádět podle potřeby kladnou nebo zápornou zpětnou vazbu, popřípadě obě vazby kombinovat.

Další typickou vlastností je poměrně velká šířka pásma. Operační zesilovače jsou zásadně řešeny s přímou vazbou mezi stupni, což dovoluje zpracovávat stejnosměrné signály. Druhá strana přenášeného pásma sahá až do kmitočtů řádu jednotek megahertzů. Přitom se však vyrábějí operační zesilovače se záměrně potlačenou šířkou pásma (např. pro zesilovače napětí z termočlánků; šířka přenášeného pásma je pak několik kilohertzů).

K snadnému připojení zdrojů signálu mívají operační zesilovače vstupní odpor řádu stovek kilohmů až jednotek megaohmů. Výstupní odpor bývá od 10 Ω až asi do 200 Ω.

Podle potřeby se monolitické operační zesilovače vyrábějí nejčastěji pro rozsah pracovní teploty okolí 0 až +70 °C, popř. –70 až +125 °C. Většina rozhodujících parametrů bývá plně specifikována a zaručena nejen pro poměrně široký rozsah napájecích napětí, ale i pro příslušný rozsah pracovních teplot okolí.

K napájení operačních zesilovačů se téměř všeobecně používá symetrický zdroj napětí. Výstupní napětí se měří mezi výstupem (u asymetrického výstupu) a prostředním (zemním) vývodem z napájecího zdroje. U zesilovačů se symetrickým výstupem se výstupní napětí snímá buďto mezi oběma výstupními svorkami, nebo mezi některou z výstupních svorek a zemí. Vstupní napětí se podle potřeby připojuje mezi symetrické vstupy (např. u neuzemněného zdroje signálu) nebo mezi některý ze vstupů a zem.

Vlivem určitého rozptylu při výrobě nejsou vstupy diferenciální vstupní části operačního zesilovače téměř nikdy úplně symetrické. Tato odchylka od symetrie se vyjadřuje jednak jako napětová vstupní nesymetrie, jednak jako proudová vstupní nesymetrie. Napětová vstupní nesymetrie (input offset voltage) se definuje jako napětí, které musí být přiloženo mezi vstupy, aby výstup měl nulový potenciál (potenciál země). Napětová vstupní nesymetrie se vždy udává za předpokladu, že v sérii se vstupy zesilovače jsou zapojeny dva stejné, známé odpory. Velikost napětové vstupní nesymetrie bývá nejvíce několik milivoltů. Proudová vstupní nesymetrie (input offset current) se definuje jako rozdíl vstupních proudů, při němž bude na výstupu nulový potenciál (potenciál země). Proudová vstupní nesymetrie bývá několik desítek nanoampér a nepřesahuje obvykle několik stovek nanoampér.

Dalším parametrem, který se udává v katalogích, jsou vstupní proudy pro nastavení pracovního režimu operačního zesilovače. Typické velikosti těchto proudů se pohybují řádově na stovkách nanoampér.

Při specifikaci nároků na napájecí zdroj se udává optimální velikost napájecího napětí (nejčastěji ± 15 V) spolu s přípustnými mezemi, výkonová spotřeba (typická velikost a horní mez) a často také odběr proudu z napájecího zdroje (typická velikost a horní mez) při nezátěženém výstupu zesilovače.

U operačních zesilovačů, které mají pracovat v pulsním režimu, se často specifikuje doba čela impulsu a někdy také (pro definovanou kapacitu zátěže) i doba překmitnutí výstupního signálu.

Vlivem nesterilní teplotní závislosti funkčních prvků operačního zesilovače (především na vstupní diferenciální části) dochází působením teploty k posuvu stejnosměrné úrovně výstupního signálu. Podle podmínek se více nebo méně uplatňuje rozdílná teplotní závislost proudového zesilovacího činitele, popř. zbytkového proudu nebo i napětí emitor-báze v propustném směru u vstupních tranzistorů (u zesilovače z diskretních součástek ve zvýšené míře i vliv odchylek teplotních součinitelů pasivních součástek). Tento vliv teploty na „polohu“ výstupního signálu se vyjadřuje teplotním napětovým driftem, jinak také teplotním součinitelem proudové vstupní nesymetrie (je způsoben především rozdílnou teplotní závislostí napětí emitor-báze vstupních tranzistorů). Vliv teploty se vyjadřuje i tzv. teplotním proudovým driftem, jinak také teplotním součinitelem proudové vstupní nesymetrie: Ta bývá způsobena druhými dvěma příčinami. Při praktickém určování těchto činitelů se měří při jednotlivých teplotách potřebné změny vstupního proudu nebo napětí, které zaručují vyvážení výstupu na nulu. Převedením těchto změn na 1°C se stanoví napětový nebo proudový drift. Velikost napětového i proudového driftu je nelineární funkcí teploty – proto se obvykle udávají průměrné hodnoty v určitém rozmezí teplot. U špičkových typů monolitických operačních zesilovačů se teplotní driftы vstupu udávají pro dva až tři dílčí rozsahy teploty okolí. Teplotní driftы se obvykle pohybují v jednotkách až desítkách $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$ a v desetínách až jednotkách $\text{nA}/^\circ\text{C}$.

Nedokonalostí symetrie vstupní diferenciální části a asymetricky řešené výstupní části dochází u operačních zesilovačů k určité citlivosti „polohy“ výstupu na nesymetrii napájecího napětí. Z podobných důvodů nebývá také napětové zesílení z obou vstupů stejné. Proto se jako parametr udává citlivost na nesymetrii napájecího napětí. Rozumí se jí průměrná změna napětí na vstupu, způsobená nesymetrií napájecího napětí 1 V. Tento parametr bývá řádu desítek $\mu\text{V}/\text{V}$. Dalším parametrem je poměr potlačení rušivých symetrických vstupních signálů. Je to poměr součinu napětového zesílení a napětí na obou vstupech k chybovému napětí na výstupu, vyjadřuje se v decibelech a pohybuje se podle provedení zesilovače mezi 70 až 130 dB.

Velmi důležitým parametrem je napětové zesílení, definované vždy pro určité napájecí napětí a zátěž, někdy i pro určitou napětovou „polohu“

výstupu. Téměř u všech dnes vyráběných monolitických operačních zesilovačů je napětové zesílení větší než 60 dB. Typické zesílení bývá asi 80 až 100 dB. Pro aplikace, u nichž se pracuje s velkým rozkmitem signálu, se také často zaručuje dolní mez rozkmitu napětí na výstupu pro určitý zatěžovací odpor.

Aby byly informace o operačním zesilovači co nejúplnější, doplňují přední výrobci číselné údaje grafy. Pro usnadnění aplikace jsou často z vhodných bodů vnitřní struktury monolitického operačního zesilovače vyvedeny vývody pro připojení kompenzačních prvků. Těmito prvky (jejichž údaje doporučuje obvykle výrobce v katalogu) lze podle potřeby korigovat amplitudovou charakteristiku napětového zesílení (nejčastěji se nastavuje pro zvolené zesílení požadovaná šířka pásma).

Kromě parametrů, o nichž jsem se zmínil, udávají se u některých kritických provozních parametrů maximální přípustné meze. Jsou to obvykle: napájecí napětí (např. ± 18 V), maximální vnitřní výkonová ztráta obvodové desičky spolu s teplotním odporem pouzdra, maximální přípustné napětí mezi diferenciálními vstupy (typicky ± 5 V, někdy však až ± 30 V), odolnost proti přetížení až zničení při zkratu na výstupu (např. se připouští plný zkrat po dobu 5 s při teplotě okolí $\pm 25^\circ\text{C}$, nebo se uvádí maximální přípustný proud apod.), krajní meze teploty při skladování, krajní meze pracovní teploty apod.

Z montážních parametrů se uvádí např. nejdelší přípustná doba pájení (např. 60 s při teplotě páječky 300°C).

(Pokračování)

Booster a „kvákadlo“ * ke kytarě *

Milan Gütter, OK1IDK, Jiří Bulant

V Amatérském radiu se již objevilo několik návodů na stavbu boosterů ke kytarě. Přesto bychom chtěli uvést ještě jeden návod na stavbu boosteru, který vychází ze zkušeností autorů dříve popsaných boosterů, a také návod na stavbu tzv. „kvákadla“. Obě zapojení vyzkoušel s plným úspěchem sólový kytarista E. O. Brabec z pražské skupiny Tatchmen.

Booster je postaven jako tzv. omezo-vač (AR 12/68, str. 450, AR 2/69, str. 48). Ukazuje se, že tato cesta dává výsledky praktičtěji použitelné. U boosteru se Schmittovým obvodem dělá velké potíže doznívání tónu. Protože amplituda kytarového signálu neklesá plynule, ale rázovitě, dochází k velmi nepříjemnému chrčení a praskání na konci tónu. Při dostatečné praxi a šikovnosti jsou však výsledky co do barvy a sytosti tónu lepší než u boosteru typu „omezo-vač“. Tento typ je však poněkud lépe „zkrotitelný“. Průběh upraveného tónu je mnohem lepší, tón můžeme nechat zcela doznít, aniž hrozí nebezpečí pazvuků. Nevýhodou je méně originální výstupní zvuk, více podobný původnímu zvuku kytary. Námi dosažené výsledky odpovídají asi zvuku, jaký je znám ze skladeb J. Mayalla.


Společná vada většiny u nás používaných boosterů však není v samotném zapojení, ale v nekvalitních snímacích tuzemské výroby. Co do kmitočtového průběhu jsou vyhovující, naprosto však nestačí jejich malé výstupní napětí. To je příčinou, že kytara nejde zesílit, protože se snadno rozhouká. Jak již bylo uvedeno, dávají zahraniční snímače 15 až 20krát větší výstupní napětí a jsou tedy mnohem lépe použitelné. Zcela nesymslná je však kombinace těchto našich snímačů s dutými (luby-vými) kytarami (např. Alexandra). Snímače nejsou odpruženy a tak duté

kytary, samotné náchylné k rozhoukání, jsou jimi náležitě „vylepšeny“. (Zahraniční snímače dávají 15 až 20krát větší výstupní napětí proto, že pro každou strunu, která je navíc ještě zmagnetována, se používá samostatná cívka.)


Podle našich zkušeností se jako nejlepší sólové kytary z elektrického hlediště ukázaly typy Hurican, Uragan a jim podobné (AR 12/68, str. 450).

Přinášíme také popis jedné z novinek, která dosud u nás nebyla publikována. Je to tzv. „kvákadlo“, známé prvně ze skladeb J. Hendrixe a později Cream. V zahraničí se tyto přístroje prodávají pod označením „wah-wah“ nebo „you-you“. U nás se ujal název „kvákadlo“ nebo „žabák“ podle výsledného zvukového efektu.

Největším problémem při realizaci tohoto přístroje se ukázala být mechanická stránka, nikoli elektrická, jak by mnozí očekávali. Přístroj musí totiž vydržet dost hrubé zacházení; kytarista na něj hraje pohoupáváním chodidla nohy a na šlapce spočívá někdy i celou váhou těla. Elektricky je přístroj velmi jednoduchý. Efektu se dosahuje účinnými korekcemi. Jsou řešeny tak, že v jedné krajní poloze potenciometru jsou zdůrazněny výšky a potlačeny hloubky a ve druhé poloze naopak. Přechod z obou poloh je plynulý, takže odpadá vypínání přístroje při normální hře, neboť stačí nastavit šlapkou střední polohu potenciometru.

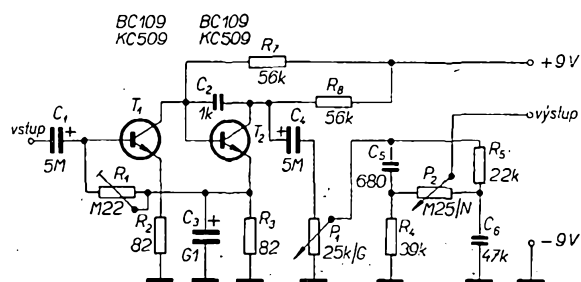

Obr. 1.

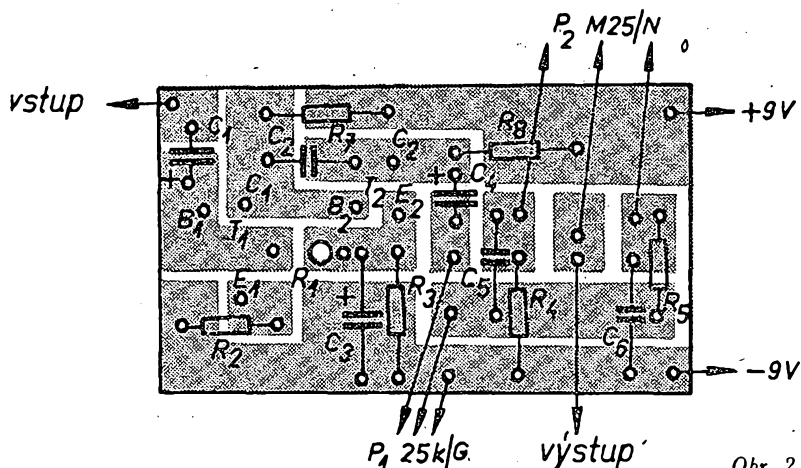

Obr. 2. C 77

Na obr. 1 je zapojení „kvádráka“. T_1 a T_2 jsou křemíkové tranzistory (BC109 – náš ekvivalent KC509), lze však použít i vybrané výprodejní germaniové tranzistory s malým I_{CE0} z prodejny Svazarmu v Praze – Braníku. Zapojení zesilovače je běžné (RK 2/65, AR 5/65, 8/66, 5/69). Z kondenzátoru C_4 se signál přivádí přes regulátor hlasitosti do korekčního obvodu C_5 , C_6 , R_4 , R_5 , P_2 . Potenciometr P_2 se musí otáčet zlehka a má být kvalitní. Bylo by vhodné použít nové typy Tesla s kovovou membránou, které však zatím nejsou v prodeji. Destička s plošnými spoji je na obr. 2. Šasi je z ocelového plechu tloušťky 2 mm, jinak hrozí nebezpečí rozslápnutí. Klíčovým problémem je použití vhodného způsobu převodu pohybu šlapky na potenciometr, neboť při malém úhlu (asi 15 až 25 stupňů) výchylky šlapky od jedné krajní polohy do druhé se musí potenciometr otočit asi o 300°. To lze vyřešit buďto hřebenovým převodem, nebo lankou (podobně jako je řešen pedál u varhan; dal by se použít nožní regulátor otáček motoru elektrického šicího stroje atd.). Náš převod je řešen lankou (obr. 3a). Šlapku musíme umístit tak, aby se kolébala z jedné krajní polohy do druhé rovně. Rozměry na obrázku jsou jen informativní. Uvnitř

krabice je uchycen potenciometr a pomocná kladka (obr. 3a).

Již malé odchylky v hlavních rozměrech znamenají, že se potenciometr nedotočí nebo příliš přetočí apod. Proto je dobré, rozvrhne-li si detaily každý sám. Na přední (vyšší) straně je umístěn regulátor hlasitosti a vstupní a výstupní konektory. Po sestavení zapojíme potenciometr tak, že při šlapce sešlápnuté k nižší straně krabice jsou zdůrazněny basy.

Koncepcí boosteru (obr. 4) je již vžitá a každý si jej postaví podle vlastního vkusu. Rozměry krytu boosteru jsou jen informativní. Jde o upravené zapojení anglického přístroje Zonke II, přizpůsobené na naše poměry. K původnímu dvoustupňovému zapojení (T_2 , T_3) je přidán předzesilovač T_1 s germaniovým tranzistorem s malým I_{CE0} , jehož pracovní bod se nastavuje odpory R_1 a R_2 na minimální šum a maximální zesílení. Potenciometr P_1 v emitoru T_3 slouží k nastavení délky a barvy zkreslení (fuzz). P_2 je regulace hlasitosti. Funkce booster-normál se přepínají tlačítkovým dvoupólovým přepínačem, ovládaným nohou. Zapínání je řešeno zvláštním spínacím kontaktem při zasunutí propojovací šňůry. Zde lze s výhodou použít naše konektory se

spínacím kontaktem. Napájení je z baterie 9 V, odběr se pohybuje kolem 2 mA. Kdo by chtěl přístroj stavět, doporučujeme použít jako T_1 , T_2 a T_3 některé křemíkové tranzistory za cenu změn v zapojení (nastavení pracovních bodů). Doporučujeme však zhotovit přístroj nejprve na prkénku, seřadit a pak teprve postavit načisto. Destička s plošnými spoji je na obr. 5.


* * *

Ještě booster k elektrické kytarě


Protože mnoho čtenářů žádá redakci o dodání hotového boosteru nebo alespoň osazené destičky podle uveřejněných návodů, rozhodl se radioklub Smaragd vyzkoušet a konstrukčně dorešit některé z publikovaných zapojení boosteru. Všichni zájemci si tedy mohou o booster popsany v tomto článku napsat na obvyklou adresu: radioklub Smaragd, pošt. schránka 10, Praha 10 – Strašnice. Dostanou jej na dobírku za Kčs 295,—.

Zapojení a funkce


Booster pracuje na principu přebuzeného zesilovače (obr. 6), tj. signál z kytary je zesílen a omezen. Zesilovač boosteru je čtyřstupňový a všechny stupně jsou vázány stejnosměrně, proto pracovní body všech tranzistorů můžeme upravit současně změnou odporu R_2 . Signál ze snímače kytary přichází přes kondenzátor C_1 na bázi tranzistoru T_1 , který pracuje v zapojení se společným emitorem. Napětí báze tranzistoru T_1 je odporem R_2 odvozeno z emitorového napětí tranzistoru T_2 . Druhý a čtvrtý tranzistor pracují rovněž v zapojení se společným emitorem, jen třetí stupeň je v zapojení se společným kolektorem. Zapojení těchto stupňů jsou běžná a není třeba je popisovat podrobněji. Z kolektoru tranzistoru T_4 vedeme zesílený a omezený signál přes kondenzátor C_3 na diodový filtr, který tvoří dvě proti sobě pólované, paralelně zapojené germaniové diody. Tento filtr potlačuje šum zesilovače v přestávkách mezi tóny, kdy je zesilovač bez signálu. Na vstupu boosteru je za diodovým filtrem odporový dělič slož-

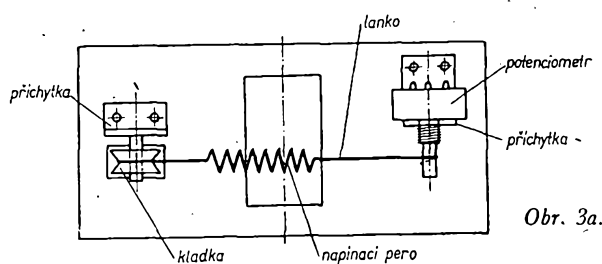


Obr. 3a.

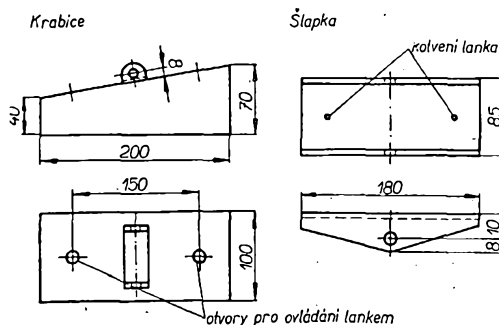


Obr. 3b.

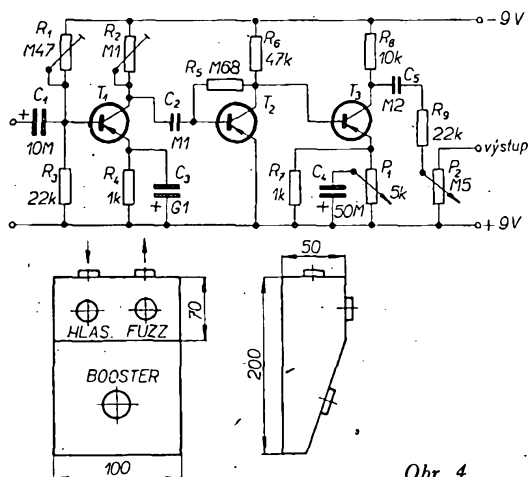

Obr. 4.

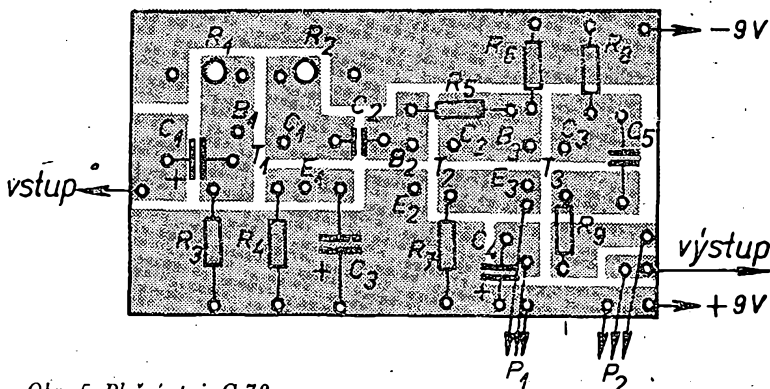

Obr. 5. Plošné spoje C 78

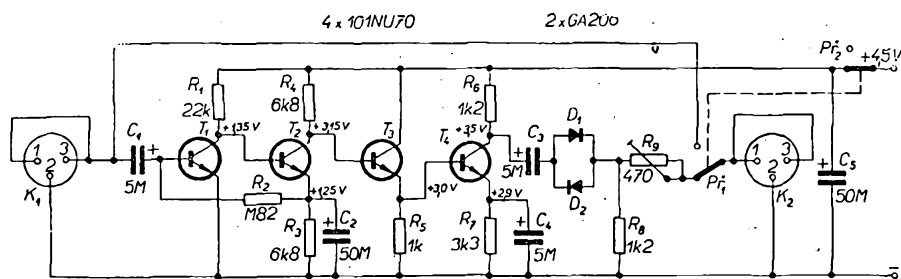


Obr. 6.

ný z odporů R_8 a R_9 , který zmenšuje výstupní napětí boosteru na úroveň napětí ze snímače (popř. snímačů) kytary tak, aby hlasitost při hře s boosterem i bez něj byla stejná. Dvoupólový přepínač $P_{1,2}$ („booster – kytara“) vyřazuje v poloze „kytara“ booster z činnosti jednak vypnutím napájení, jednak přímým spojením vstupního konektoru K_1 (do něhož se zapojuje kytara) s výstupním konektorem K_2 (do něhož se zapojuje přívod k zesilovači).

Nemáme-li vhodný voltmetr, je možné vybrat odpor R_2 zkusmo. Zapojíme celý booster a připojíme kytaru i zesilovač. Nastavíme odporovým trimrem takový odpor R_2 , při němž nám výsledný efekt nejvíce vyhovuje, a po změření připojíme místo trimru pevný odpor.

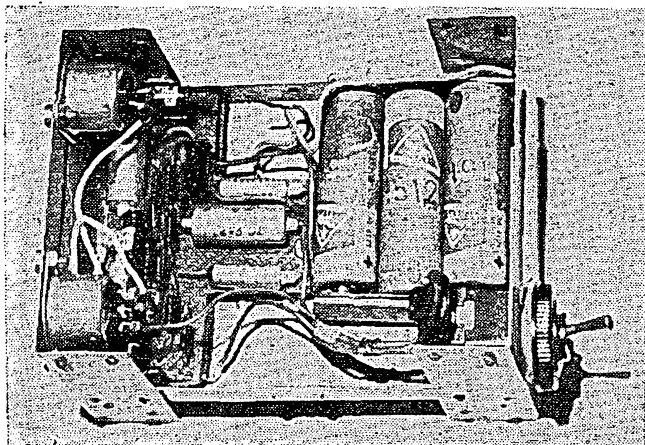Vzorek byl osazen tranzistory, jejichž zesilovací činitele β byly: 35; 35; 130; 150 (v pořadí T_1 do T_4 ; měřeno při $U_{bat} = 4,5 \text{ V}$ a $I_B = 10 \mu\text{A}$) a zbytkové proudy kolektoru I_{CE0} 120 μA ; 120 μA ; 420 μA ; 360 μA . Odpor R_2 byl 820 k Ω .



Použité součástky

Tranzistor T_1 musí mít malý šum, proto jej vybereme tak, aby měl minimální zbytkový proud I_{CE0} . Jinou možností je použít poněkud dražší tranzistor typu 106NU70, 107NU70 nebo také 155NU70, u nichž výrobce udává menší šum. Zesilovací činitel β tranzistorů není kritický, stačí větší než 20. Spíše mohou nastat nesnáze při použití tranzistorů s velkým zesilovacím činitelem (např. 200). Kapacity elektrolitických kondenzátorů jsou udány ve schématu.

Odporů jsou miniaturní, na zatížení 0,05 W. Germaniové diody D_1 a D_2 jsou libovolné z řady GA201 až GA206. Dvoupólový páčkový přepínač $P_{1,2}$ je poměrně velký a jeho páčka není právě nejelegantnější; v současné době však jiný, rozměrově vhodnější přepínač na trhu není.

Uvádění do chodu

Máme-li k dispozici voltmetr o odporu alespoň 50 k Ω /1 V, je uvedení do chodu jednoduché. Odporem R_2 nastavíme emitorové napětí tranzistoru T_2 na 1,2 až 1,3 V. Emitorové napětí tranzistoru T_3 má být 3 V $\pm$ 0,2 V. Velikost odporu R_2 je podle zesílení použitých tranzistorů od 100 k Ω do 1 M Ω .

Obvykle bývá sice v katalogích udáván zbytkový proud I_{CE0} , většina amatérů jej však nemůže dostatečně přesně změřit (bývá řádu jednotek μA ; proto uvádím zbytkové proudy I_{CE0} . Přístroj se napájí ze tří tužkových článků a spotřeba se pohybuje kolem 4 mA.

Nemáte-li hned po dokončení boosteru k dispozici kytaru, můžete si alespoň ověřit, zda jste se nedopustili nějaké hrubé chyby. Připojte booster k zesilovači (stačí i 0,5 W) a při dotyku prstem na vstup by se měl ozvat brum. V opačném případě (jsou-li stejnosměrná napětí v pořádku) mohou být např. vadné diody na výstupu (což se při zkrácených přívodech a neopatrném pájení může snadno stát).


Na závěr nastavíme odporový trimr R_9 odporového děliče na výstupu na stejnou hlasitost při hře s boosterem i bez něj. Mají-li tranzistory příliš velké zesílení, je odpor R_9 větší; pokud bychom jej nechali malý, mohlo by dojít ke kolísání tónu při doznívání.

Mechanická konstrukce

Krabička boosteru je z pozinkovaného plechu tloušťky 1,5 mm. Její rozměry jsou 105 $\times$ 75 $\times$ 20 mm. Je možné použít např. vaříč na suchý lih, jehož cena je v době psaní článku 3,80 Kčs. Krabička je nastříkána kladivkovým lakem. Na základní, dolní stěně krabičky je umístěn držák tří tužkových článků a destička Smaragd C70 se

všemi součástkami kromě přepínače a konektorů (obr. 7, 8). Destička je ve dvou rozích vystřižena a do tohoto volného místa zapadají oba konektory, které jsou spolu s přepínačem umístěny na horní části boosteru. Destička je k základní stěně připevněna šroubkem dlouhým 8 mm, na němž je distanční sloupek vysoký 6 mm. Další upevnění destičky není nutné, jen pod ni vložíme pryžovou podložku tloušťky asi 4 mm, stejně velkou jako destička. Otáčení destičky kolem šroubu brání boční stěny krabičky. Protože výška krabičky je větší než výška baterií, vložíme nad baterie molitanovou vložku.

Zapojení boosteru vyzkoušela již dříve skupina „Why I roar“. Tato varianta zapojení, doplněná o přepínač funkce, byla také vyzkoušena několika méně známými skupinami. J. Š.

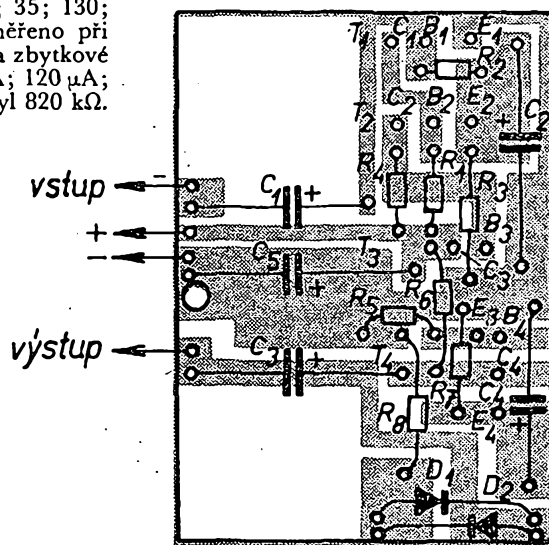

Obr. 7.

Obr. 8. Plošné spoje Smaragd C75

Zesilovač 30 W

Na londýnské výstavě elektronických součástek a prvků byl vystaven také zesilovač 30 W velikosti krabičky od cigaret. Zesilovač nemá chladič, neboť koncové tranzistory pracují s účinností 95 %.

Vstupní nf signál z předzesilovače se kombinuje se signálem 2 MHz, který vyrábí integrovaný obvod. Nf signál ve formě pulsu 2 MHz se pak zesiluje až na amplitudu 4 A rychle spínacími tranzistory (pulsní šířková modulace). Protože pulsy jsou velmi úzké a mají téměř kolmé náběžné a sestupné hrany, mění se jen 5 % z celkového příkonu koncových tranzistorů v teplo. Zesílený signál jde pak přes nf filtr na reproduktor. Zesilovač má zpětnou vazbu 30 dB, celkové harmonické zkreslení je asi 0,25 %. Horní přenášený kmitočet je asi 20 kHz. -Mi-

Sedm typů výkonových integrovaných Darlingtonových modulů BHF0002 až BHF0008 se ztrátovým výkonem 25 W a napětím od 25 do 80 V nabízí Bendix Semiconductor Div. U těchto prvků jsou kombinovány výkonové tranzistory s technologií výkonových integrovaných obvodů. Napětí mezi emitorem aází je min. 5 V, výstupní proud 10 A. Zisk prvku je větší než 2 000 při výstupním proudu 5 A. Sž.

ELEKTRONKOVÝ VOLTMETR

Ing. A. Lenoch

Velmi často se při stavbě elektronických měřicích přístrojů setkáváme jen s jedním problémem – jak sehnat přesné odpory pro vstupní dělič, jejichž tolerance by měla být alespoň 1 %. Tyto odpory jsou pro běžného radioamatera prakticky nedosažitelné, celou otázku vstupního děliče lze však řešit i jinak. Lze totiž použít běžné odpory s tolerancí 5 % nebo i 10 %, a k přesnému nastavení jednotlivých rozsahů na měřidlo použít bočník k měřidlu. Pak lze nezávisle na přesnosti odporů děliče nastavit bočníkem přesné plnou výchylku měřidla v každé poloze přepínače rozsahů.

V radioamatérských prodejnách jsou běžně k dostání odpory s tolerancí 5 %. Použijeme je proto, že při toleranci 10 % by již nemusely stačit hodnoty trimrů uvedené ve schématu zapojení voltmetru (obr. 1) ke správnému nastavení.

Technické vlastnosti

Popsaný elektronkový kompenzační voltmetr v můstkovém zapojení má vstupní odpor 10 MΩ (popř. 20 MΩ) a možnost měření kladných nebo záporných napětí. Velký vstupní odpor umožňuje měření ve všech obvodech, které se v praxi vyskytují, aniž by se obvody při měření rozkladovaly nebo jinak ovlivňovaly.

Síťový transformátor je izolovaně upevněn na šasi. (Voltmetr se neuzemňuje).

Elektronky jsou dvě, popř. jedna dvojitá, oba systémy musí však mít stejné vlastnosti; v prodejně Radioamatér v Žitné ul. na požádání změní a vyberou elektronky s požadovanými vlastnostmi. Katodové odpory volíme tak, aby byly desetinásobkem údaje udávaného v katalogu elektronek. Proudová zpětná vazba pak stabilizuje zapojení a je-li anodové napětí jen 40 až 45 V, nevyskytují se nežádoucí mřížkové proudy.

Pro usnadnění kompenzace je nutná stabilizace napájecího napětí. „Kovo“ dováží stabilizátor 85A2. Nedostanete-li 85A2, lze jej nahradit našim typem SG3S, který má větší zápalné napětí (127 V) a větší stabilizované napětí (105 V). Dřívější stabilizátor 14TA31 by také vyhovoval, již se však nevyrábí. Při použití SG3S lze stabilizované napětí 105 V zmenšit odporem (ve schématu čárkovaně) na požadovanou velikost.

Síťový transformátor má sekundární napětí 140 V a je složen z plechů EI NT-N 001-typ 25 (průřez sloupku 25 × 20 mm). Primární vinutí má 1 200 z drátu o $\varnothing$ 0,15 mm a 1 000 z drátu o $\varnothing$ 0,15 mm CuP, sekundární vinutí má 1 420 z drátu o $\varnothing$ 0,15 mm a 63 z drátu o $\varnothing$ 0,5 mm CuP.

Odpor 39 kΩ je na zatížení 1 W, ostatní odpory jsou na 0,5 W a všechny jsou s tolerancí 5 %. Odpory na zatížení menší než 0,5 W nepoužívejte; nejvhodnější jsou typy TR 144 a TR 145.

Katodový proud prochází odporem R_k , jehož velikost ovlivňuje citlivost měřidla. Velikost tohoto odporu a mřížkového svodu elektronky E_2 , odporu R_G , jsou kritické a proto místo odporů připojíme do obvodu odporové trimry WN 79030 (47 kΩ). Trimry upevníme na pertinaxové destičce s potenciometrem P_3 a trimrem 4,7 MΩ. Elektronka E_2 je kompenzační a dostává předpětí z pevného děliče. Potenciometrem P_2 se nastavuje pracovní bod elektronky E_1 .


Ve vzorku voltmetru jsem použil inkurantní měřidlo 400 μ A – 800 mV s upravenou velkou stupnicí.

Zvolíme-li pět měřicích rozsahů a maximální měřené napětí $U_1 = U_{max} = 500$ V, budou ostatní rozsahy $U_2 = 100$ V, $U_3 = 50$ V, $U_4 = 10$ V a nejnižší rozsah přístroje $U_5 = U_{min} = 3$ V. Celkový vstupní odpor, $R_{celk} = 10$ MΩ.

První odpor děliče vstupního napětí bude

$$R_1 = \frac{U_{min} R_{celk}}{U_{max}} - R_0 \text{ [}\Omega; \text{V, } \Omega\text{]}$$

(R_0 je odpor před R_1 ; protože žádný

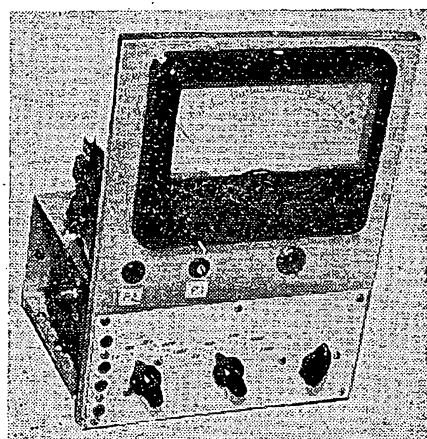

odpor před R_1 nemáme, tedy $R_0 = 0$).

$$R_1 = \frac{3 \cdot 10^7}{5 \cdot 10^2} - 0 = 60 \text{ k}\Omega.$$

Další odpory vstupního děliče:


$$R_2 = \frac{U_{min} R_{celk}}{U_2} - R_1 = 240 \text{ k}\Omega,$$

$$R_3 = \frac{U_{min} R_{celk}}{U_3} - (R_1 + R_2) = 300 \text{ k}\Omega,$$


$$R_4 = \frac{U_{min} R_{celk}}{U_4} - (R_1 + R_2 + R_3) = 2,4 \text{ M}\Omega.$$

R_5 zatím nepočítáme. Hodnoty R_1 až R_4 zvětšíme o 20 % a tyto nové odpory označíme R' , tedy


$$R'_1 = R_1 + 20\% = 60 \text{ k}\Omega + 12 \text{ k}\Omega = 72 \text{ k}\Omega; \text{ odpor získáme složením } (39 \text{ k}\Omega + 33 \text{ k}\Omega),$$

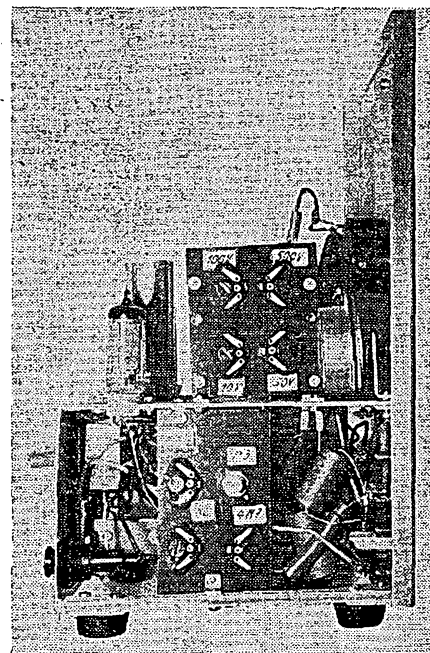

Obr. 2. Pohled z boku (bočníky k měřidlu a prvky kompenzačního obvodu)

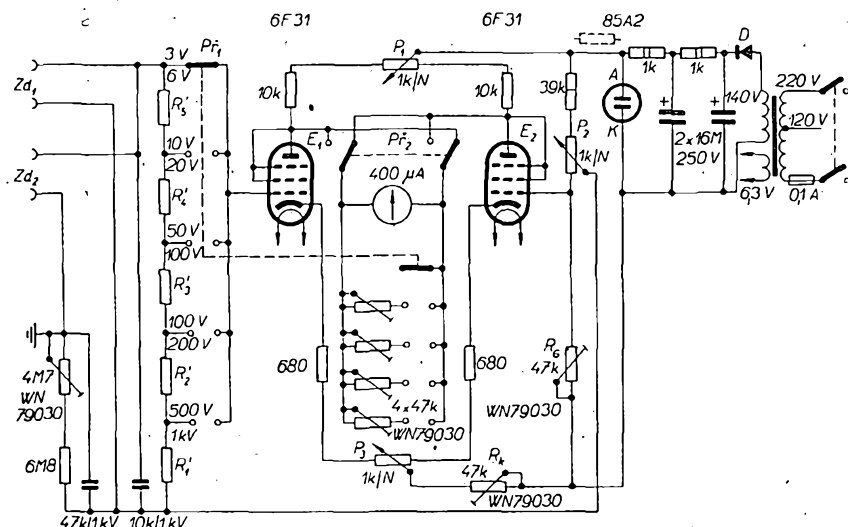

Obr. 1. Schéma elektronkového voltmetru. P_1 je přepínač rozsahů, P_2 přepínač polarit měřidla

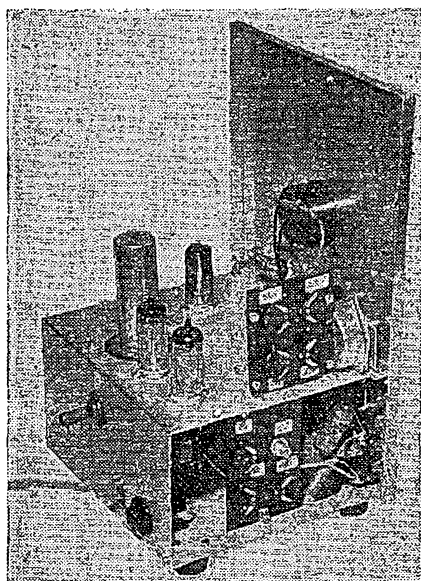

Obr. 3. Uspořádání součástek na šasi


$$\begin{aligned}
 R'_2 &= 240 \text{ k}\Omega + 48 \text{ k}\Omega = \\
 &= 288 \text{ k}\Omega (270 \text{ k}\Omega + 18 \text{ k}\Omega), \\
 R'_3 &= 300 \text{ k}\Omega + 60 \text{ k}\Omega = \\
 &= 360 \text{ k}\Omega (180 \text{ k}\Omega + 180 \text{ k}\Omega), \\
 R'_4 &= 2,4 \text{ M}\Omega + 480 \text{ k}\Omega = \\
 &= 2,88 \text{ M}\Omega (2,7 \text{ M}\Omega + 180 \text{ k}\Omega). \\
 \text{Součet všech odporů } R'_1 + R'_2 + R'_3 + \\
 + R'_4 &= 3,6 \text{ M}\Omega. \\
 \text{Počítáme} \\
 R'_5 &= R_{\text{celk}} - (R'_1 + R'_2 + R'_3 + R'_4) = \\
 &= 10 \text{ M}\Omega - 3,6 \text{ M}\Omega = \\
 &= 6,4 \text{ M}\Omega (3,9 \text{ M}\Omega + 1,5 \text{ M}\Omega + \\
 &+ 1 \text{ M}\Omega).
 \end{aligned}$$

Vypočítané odpory sestavíme ze dvou, R'_5 ze tří odporů řady E 12. Zvětšením odporů děliče o 20 % se zvětší napětí přiváděné na měřidlo; toto zvětšené napětí upravíme bočnickem přesně na plnou výchylku ručky měřidla, a to pro každý rozsah zvlášť.

Při pájení odporů držíme konce přívodů v kleštích, aby teplo odporů nenařušilo. Jeden přívod odporů zkrátíme, zkrácené přívody zkroutíme dohromady a spájíme. Druhé přívody připájíme na dvě sousední očka přepínače.

Konstrukce

Přepínač pro dělič a pro připojení bočníků by měl být keramický. Použil jsem keramický řadič Tesla Pardubice (44,— Kčs); nevýhodou tohoto řešení je, že potřebujeme další přepínač pro bočníky. Při použití přepínače 2 × 6 poloh (16,— Kčs), by bylo možné nahradit pertinaxový segment pro péra a otočnou kruhovou destičku keramickými, popř. trolitulovými výlisky.

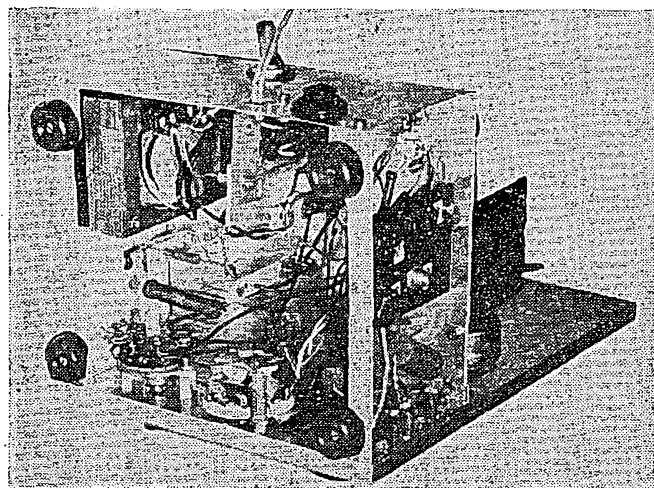


Obr. 4. Uspořádání součástek pod šasi

Přepínač má 2 × 6 poloh; jedna polovina řadí odpory děliče, druhá polovina připojuje bočníky. První očko poloviny přepínače pro bočníky je volné (bez připojení), druhé, třetí, čtvrté a páté mají připojeny bočníky. Tyto čtyři bočníky mají stejný odpor, který je dvacetinásobkem vnitřního odporu měřidla. Jsou to odporové trimry WN 790 30 (v mém případě 47 kΩ, obr. 2). Každý rozsah má svůj trimr, takže se vzájemně neovlivňují. Základní rozsah nemá bočník a nastaví se prvky P_1 , P_2 , P_3 , R_k , R_G . Tyto prvky slouží k vyvážení můstkového zapojení obou elektronek.

Objímky elektronek i stabilizátoru jsou keramické. Dvouzdičky pro měřená napětí jsou také na keramice nebo na trolitulu. Potenciometry P_1 a P_2 jsou typu TP 280 — 1k/N, P_3 je TP 180 — 1k/N. K přepínání polaritý stačí páčkový dvoupólový spínač (7,50 Kčs).

Panel a šasi jsou z hliníkového plechu tloušťky 1 mm, skříňka je z hliníkového plechu tloušťky 0,8 mm. Konstrukce šasi a rozložení součástí je zřejmé z obr. 3 a 4.

Jako usměrňovač slouží jedna dioda z bloku KA220/05 (22,— Kčs) nebo dioda 36NP75 (25,— Kčs). Potenciometry P_1 , P_2 a P_3 mají zkrácené hřídele s vyříznutou drážkou pro nastavení šroubovákem. P_1 a P_2 jsou na úhelníku na šasi, takže hřídel P_1 vyčnívá z panelu, zatímco P_2 je „utopen“ v otvoru panelu.

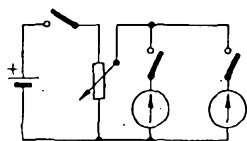

Obr. 5. Zapojení pro cejchování

Přístroj má rozměry: šířka 180 mm, výška 260 mm, hloubka 160 mm, výška šasi 90 mm. Při použití měřidla 100 μA (starý typ 190,— Kčs) bude celkový náklad na stavbu asi 360,— Kčs.

Nastavení a cejchování

Po překontrolování správnosti zapojení nastavíme P_1 , P_2 , P_3 , R_k a R_G asi do poloviny odporové dráhy.

Zapneme voltmetr (bez připojeného měřeného napětí); po nažhnutí elektronek ručka měřidla prudce vykývá a hned zvolna klesá k nule. Neklesne-li úplně na nulu, nastavíme její polohu potenciometrem P_1 . Pak voltmetr vypneme. Připravíme si plochou baterii 4,5 V s obnaženými vývody jednotlivých článků, zapneme voltmetr a až

ručka klesne na nulu, přivedeme napětí 3 V do zdírek Zd_1 . Nevychýlí-li se ručka ihned, přepólujeme měřidlo.

Nejdříve nastavíme R_k tak, aby se maximálně vychýlila ručka, pak přejdeme na R_G (opět nastavujeme na největší výchylku ručky), pak nastavíme P_3 na největší výchylku, P_1 rovněž na největší výchylku a pak P_2 až na plnou výchylku ručky. Nedosáhneme-li plné výchylky, opakujeme všechny zásahy.

Tím je voltmetr nastaven na největší citlivost. Dále při zapnutém voltmetru (bez připojení měřeného napětí) zjistíme (ručka na nule), neukazuje-li při přepólování měřidla ručka výchylku, popř. upravíme její polohu na nulu potenciometrem P_1 . Pak přepneme voltmetr na další rozsahy; na všech rozsazích musí být ručka na nule při obou polohách přepínače polaritý. Případné odchylky upravíme potenciometrem P_1 .

Po nastavení základního rozsahu připojíme baterii 3 V do zdírek Zd_2 a trimrem 4,7 MΩ nastavíme ručku na polovinu plné výchylky; pak pro napětí přivedenou do Zd_2 budou měřicí rozsahy dvojnásobné, tj. 6 V, 20 V, 100 V, 200 V a 1 000 V.

Ostatní rozsahy už nastavíme až při cejchování tím, že bočnickem (např. trimrem pro 10 V) nastavíme menší výchylku než plnou a pozorným vracením trimru nastavíme přesně plnou výchylku. Při cejchování už nesmíme opravovat nastavení prvků kompenzace, tj. P_2 , P_3 , R_k a R_G . Při cejchování budou přístroje zapojeny podle obr. 5.

* * *

Zenerovy diody BZX61 až BZX70 s tolerancí ±5 % a pro zatížení výkonem 1 a 2,5 W nabízí Mullard Ltd. Série diod BZX61 má plastické pouzdro podobných rozměrů jako DO-7 a dodává se pro napětí od 6,8 V až do 75 V. Diody BZX70 mají rovněž plastické pouzdro s drátovými koncovkami. Dodávají se pro napětí od 10 do 75 V.

A270 až A277 jsou křemíkové tranzistory firmy Amperex pro použití v komerčních a speciálních přenosných vysílačích s provozním kmitočtem do 175 MHz a napájecím napětím 12,5 a 28 V. Výstupní výkon je podle typu 3 až 22 W. Typy A270 a A274 mají pouzdro TO-39, ostatní typy pouzdro „strip-line“.

SŽ

* * *

Komise technických odborníků v Jugoslávii se rozhodla pro zavedení systému barevné televize PAL. Jugoslávie bude tedy další evropskou zemí, která bude používat tento systém barevné televize. Pravidelné vysílání má začít v roce 1973.

-chá-

* * *

Nízkofrekvenční integrovaný zesilovač v pouzdru TO-78, vhodný k použití k jakémukoli účelu, kde se vyžaduje malé zkreslení nf výstupního výkonu v rozsahu od několika miliwattů až do 1 W, nabízí Trans-Tek Manufacturing Co. Obvod lze napájet napětím od 6 do 20 V, je teplotně kompenzován v rozsahu od 0 do +85 °C a má vstupní impedanci 400 kΩ.

SŽ

tranzistory

s jedním přechodem

Ing. Václav Žalud

V poslední době se v zahraniční radiotechnické literatuře [1], [2], [3] objevují stále častěji nejrůznější elektronické obvody, s tranzistory s jedním přechodem (Unijunction Transistor – UJT); označují se také jako diody s dvěma bázemi. Principy činnosti tohoto perspektivního polovodičového prvku byly sice naznačeny již před více než 20 lety, výraznější uplatnění v praxi však nachází tranzistor s jedním přechodem až v současné době – díky všeobecnému rozvoji polovodičové techniky. Přitom soudobé výrobky jsou již tak dokonalé, že je konstruktéři bez obav používají i v nejnáročnějších aplikacích včetně kosmické radiotechniky (Saturn 5).

Tranzistor UJT patří mezi elektronické prvky, jejichž voltampérová charakteristika má v určité oblasti záporný diferenciální vnitřní odpor (je tedy do jisté míry příbuzný např. tunelové diodě nebo čtyřvrstvé diodě, popř. řízenému usměrňovači). Proto jej nelze využít jednoduším způsobem ve funkci zesilovače. Naproti tomu je však velmi vhodný pro celou řadu jiných obvodů – např. pro nejrůznější relaxační, ale i sinusové oscilátory, generátory kmitů rozličného tvaru, spouštěvé obvody, kmitočtové děliče, zpěťovací obvody, analogově-číslicové převodníky apod.


V tomto článku jsou popsány základní vlastnosti tranzistoru s jedním přechodem, další článek bude obsahovat nejrůznější obvody, z nichž čtenář nejlépe pozná, jaké aplikační možnosti tento perspektivní prvek poskytuje.

Princip činnosti tranzistoru UJT

Pokud jde o vnitřní strukturu, je tranzistor UJT velmi jednoduchý prvek. Jak vyplývá z obr. 1a, tvoří jeho základ polovodičová křemiková destička s vodivostí typu n, k níž jsou připojeny dva čisté odporové (neusměrňující) kontakty, představující tzv. bázi 1 a bázi 2. Mezi bázemi je třetí – usměrňující – kontakt, který tvoří tzv. emitor. Je tedy tranzistor UJT strukturou do jisté míry podobný tranzistoru FET s přechodem p-n; proto je i jeho schematická značka (obr. 1c) podobná značce tranzistoru FET. Princip činnosti obou prvků je však naprosto odlišný, jak vyplývá z dalšího výkladu.

Protože báze 1 a báze 2 jsou připojeny k polovodiči čisté odporovými kontakty, je mezi nimi činný odpor, označovaný symbolem R_{BB} , jehož velikost je – v závislosti na konstrukci tranzistoru – asi 4 až 12 k Ω , přičemž je (při odpojení emitoru) nezávislý na polaritě svorek ohmmetru.

V reálném obvodu je obvykle báze 2 připojena ke kladnému pólu stejnosměrného zdroje a báze 1 k zápornému pólu

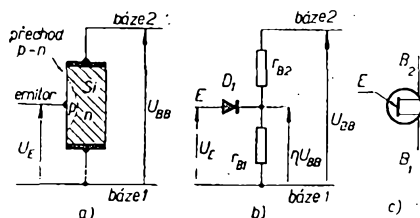

Obr. 1. a) zjednodušená fyzikální struktura tranzistoru s jedním přechodem, b) náhradní obvod složený z pevného odporu r_{B2} , proměnného odporu r_{B1} a diody D_1 , c) schematická značka

(uzemněnímu). Odpor R_{BB} potom působí jako napěťový dělič, jehož napětí je maximální na bázi 2 a nulové na bázi 1. Protože emitorový přechod p-n je v určitém místě mezi bázemi, bude vystupovat jistá část celkového přiloženého napětí mezi emitorovým přechodem a bázi 1. Poměrná velikost tohoto napětí, označovaná jako vnitřní napěťový poměr η (intrinsic stand-off ratio), je jedním z nejdůležitějších parametrů tranzistoru UJT. Obvykle je veličina η asi 0,45 až 0,8.

Poměry lépe ukáže náhradní obvod tranzistoru UJT (obr. 1b). Symboly r_{B1} a r_{B2} představují odpory základní křemikové destičky a dioda D_1 usměrňující přechod emitoru. Přiloží-li se mezi bázi 1 a bázi 2 vnější napětí U_{BB} , vznikne na odporu r_{B1} napětí ηU_{BB} .

Připojíme-li dále kladné vstupní napětí U_E mezi emitor a bázi, bude při $U_E < \eta U_{BB}$ dioda D_1 pólována v reverzním (nepropustném) směru a bude tedy mít velmi vysoký odpor (řádu několika megaohmů). Emitorem tedy nebude protékat téměř žádný proud.

Zvětší-li se napětí emitoru U_E nad velikost ηU_{BB} , dioda D_1 se začne otvírat a mezi emitemorem a bázi 1 bude protékat proud. Tento proud se skládá převážně z minoritních nositelů náboje, injektovaných z emitoru do základní destičky. Nositele se pohybují směrem k bázi 1 a svou přítomností zmenšují efektivní velikost odporu r_{B1} . Tím se ovšem emitorový přechod p-n více otvírá, což opět vyvolává další zvětšování emitorového proudu, a tedy ještě výraznější zmenšování odporu r_{B1} . Celý pochod dostane postupně lavinovitý charakter a jeho výsledkem je nakonec zcela otevřený emitorový přechod s odporem zmenšeným na minimum – několik málo desítek ohmů.

Jednotlivé fáze, popisovaného jevu je možné přehledně sledovat na emitorové charakteristice tranzistoru UJT (obr. 2a). Úsek 1 charakteristiky odpovídá stavu, kdy emitor je pólován v nepropustném směru a protéká jím jen nepatrný závěrný proud. V bodě 2 se emitor začíná otvírat, přičemž jeho proud dosahuje vrcholové velikosti I_H . Dále následuje úsek 3, v němž se se zmenšujícím se emitorovým napětím zvětšuje emitorový proud, takže charakteristika je v oblasti negativního diferenciálního vnitřního odporu. Za úsekem 3 následuje úsek 4 charakteristiky, označovaný jako oblast nasycení (saturace); se zvětšováním proudu emitoru se emitorové napětí téměř nemění.

Kromě emitorové charakteristiky se v literatuře [2] udávají ještě charakteristiky „Odpor báze 1 – emitorový




proud“ a „Napětí mezi bázemi – proud báze 2 (při proudu emitoru jako parametru)“. Příklady těchto charakteristik jsou na obr. 2b, c.

[Realizace tranzistoru UJT


První tranzistory UJT byly vyrobeny na bázi germania, brzy se však přešlo ke křemíku, který umožňuje dosáhnout lepších parametrů, zvláště menšího zbytkového proudu emitoru, větší průrazného napětí emitoru, větší teplotní odolnosti atd.

Vlastní provedení tranzistoru UJT může být různé (obr. 3). Vývojově nejstarší je tyčová struktura podle obr. 3a. Jejím základem je metalizovaná keramická destička, která slouží jako plochá podložka a současně jako nosná destička pro přívod elektrod bází. Na obr. 3b je tzv. kubická struktura s legovaným přechodem p-n emitoru. Bázi 1 zde představuje zlatý drát umístěný poblíž emitoru, báze 2 je vytvořena přímo na nosné podložce. U této struktury – ve srovnání s předcházející – dochází sice k nežádoucímu zmenšení maximálního emitorového proudu ze 70 na 50 mA a současně i ke zmenšení ztrátového příkonu ze 650 na 450 mW, spinací čas se však redukuje ze 4 000 μ s (typických pro tyčovou strukturu) na pouhých 100 μ s.

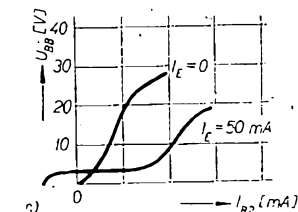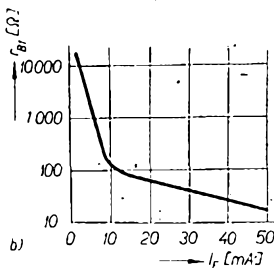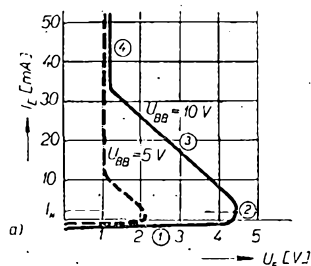
Další zlepšení představuje planární struktura podle obr. 3c: Zde je oblast n+ báze 1 a oblast p emitoru vytvořena difúzí, což dovoluje dosáhnout menších výrobních tolerancí, a tedy i menšího výrobního rozptylu elektrických vlastností tranzistoru.



Obr. 2. a) emitorová charakteristika tranzistoru UJT; charakteristika pro $U_{BB} = 10$ V je znázorněna plnou čarou, charakteristika pro $U_{BB} = 5$ V čárkovaně, b) charakteristika „Odpor báze 1 – emitorový proud“, c) charakteristika „Napětí mezi bázemi – proud báze 2“

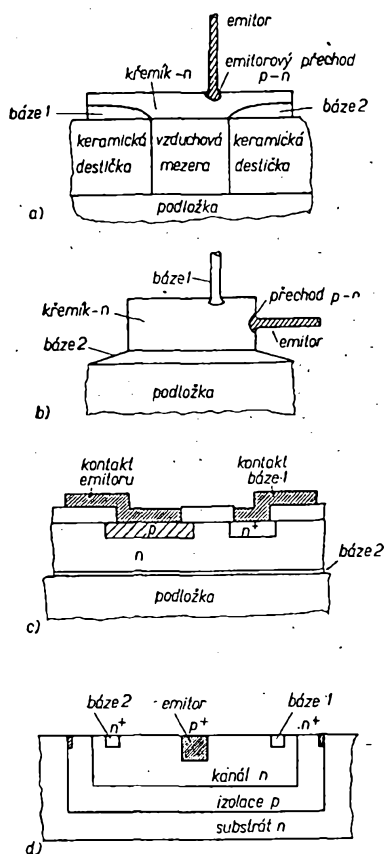

Obr. 3. Různé struktury tranzistoru UJT: a) tyčková struktura, b) kubická struktura, c) planární struktura, d) tranzistor UJT pro monolitické integrované obvody

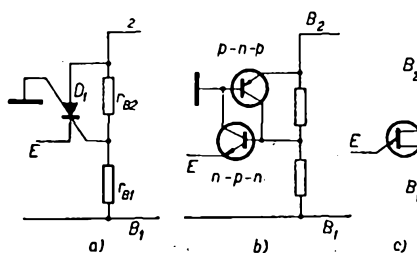

Obr. 4. a) náhradní obvod komplementárního tranzistoru s jedním přechodem (CUJT), b) CUJT složený z diskretních prvků, c) schematická značka CUJT


Na obr. 3d je struktura tranzistoru UJT vhodná pro monolitické integrované obvody. Její geometrické rozměry jsou menší než u předcházejících alternativ, což vede k dalšímu zlepšení zejména kmitočtových vlastností.

Komplementární UJT-CUJT

Moderní metody výroby integrovaných obvodů dovolují sdružit do jedné monolitické soustavy dva tranzistory n-p-n a p-n-p spolu se dvěma odpory a tím vytvořit kvalitativně nový prvek – komplementární tranzistor s jedním přechodem, označovaný symbolem CUJT [3]. Tranzistor CUJT včetně jeho modelu (složeného z diskretních prvků) a schematické značky je na obr. 4. Na obr. 5 jsou jeho emitorové charakteristiky, které jsou komplementární k charakte-

Tab. 1.

Velikost	CUJT (D5kl)	UJT
Tolerance poměru η	$\pm 2 \%$	$\pm 15 \%$
Emitorové saturační napětí	1,5 V	2 až 5 V
Odpor v saturační zóně	2 Ω	
Možné změny odporu mezi bázemi	1,25:1	2:1
Změny parametrů s teplotou, tj. teplotní součinitele:		
Odporu mezi bázemi TK_{RBB}	$\pm 0,25 \%/grad$	$\pm 0,8 \%/grad$
TK_U	$-1,6 mV/grad$	$-3,0 mV/grad$
Vnitřního úbytku na diodě TK_D	$-1,8 mV/grad$	$-2,5 mV/grad$
Kmitočtové stability TK_f ($f = 30 \text{ kHz}$)	0,5 %/grad	5 až 10 %/grad

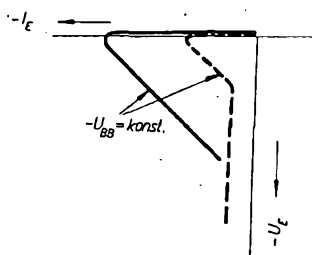

Obr. 5. Emitorové charakteristiky CUJT

ristikám „klasického UJT“. Napájecí napětí U_{BB} zde má tedy opačnou polaritu než v případě UJT, opačnou polaritu mají i proudy.

Zásadní rozdíl mezi oběma prvky je v principu jejich činnosti. Zatímco u klasického UJT dochází k relaxačnímu cyklu vlivem modulační vodivosti mezi

emitem a bází 1, u komplementárního UJT probíhají podobné děje jako u čtyřvrstvé diody. Jak vyplývá z obr. 4, je u CUJT smyčka kladné zpětné vazby, tvořená komplementárním párem n-p-n-p-n-p, přemostěna odporovým děličem, který je vlastně po funkční stránce ekvivalentní odporu mezi bázemi klasického UJT. Prahové napětí je součinem vnitřního napětového poměru η a napájecího napětí U_{BB} mezi bázemi. Je-li emitorové napětí záporné vůči prahovému, prvek překlápí do stavu maximální vodivosti, přičemž projde oblastí záporného odporu své emitorové charakteristiky.

Komplementární tranzistor s jedním přechodem lze v zásadě použít v těchž aplikacích jako standardní UJT. Přitom lze obecně říci, že jeho vlastnosti jsou vesměs lepší než vlastnosti tranzistoru

Tab. 2. Přehled tranzistorů UJT

Typ	Emitorové průřez. nap. U_{EB0} [V]	Emitorový proud $I_E \text{ max}$ [mA]	Ztrátový výkon [mW] při 25°C	Vnitřní nap. poměr η při $U_{BB} = 10 \text{ V}$ min. max.	Odpor mezi bázemi R_{BB} [k Ω] typ. min. max.	Emitorové saturační napětí $U_{E \text{ sat}}$ [V] při $U_{BB} = 10 \text{ V}$ a $I_E = 50 \text{ mA}$	Vrcho-lový proud I_H [μ A] při $U_{BB} = 25 \text{ V}$	Satur. proud I_T [mA] při $U_{BB} = 20 \text{ V}$	Emit. zbytk. proud. I_{EB0} [μ A] při $U_{BE} = 30 \text{ V}$ (popř. 60 V)
2N489	65	70	600	0,51 0,62	5,8 4,7 6,8	4	20	8	12
2N489A	65	70	600	0,51 0,62	5,8 4,7 6,8	4	15	8	2,0
2N489B	65	70	600	0,51 0,62	5,8 4,7 6,8	4	6	8	0,2
2N494	65	70	600	0,62 0,75	7,7 6,1 9,2	4,6	20	8	12
2N494A	65	70	600	0,62 0,75	7,7 6,1 9,2	4,6	15	8	12
2N494B	65	70	600	0,62 0,75	7,7 6,1 9,2	4,6	6	8	0,2
2N494C	65	70	600	0,62 0,75	7,7 6,1 9,2	4,6	2	8	0,02
2N1671	35	50	450	0,47 0,62	5,9 4,7 9,1	5		8	12
2N1671A	35	50	450	0,47 0,62	5,9 4,7 9,1	5		8	12
2N1671B	35	50	450	0,47 0,62	5,9 4,7 9,1	5		8	0,2
2N2160	35	50	450	0,47 0,80	8,0 4,0 12,0		25	8	12
2N2646	30	50	300	0,56 0,75	4,7 9,1	2	25	4	12
2N2647	30	50	300	0,68 0,82	4,7 9,1	2	2	8	0,2
2N3480	30	50	400	0,56 0,75	4,7 9,1	5	20	4	12
2N3481	30	50	400	0,70 0,85	4,7 9,1	5	20	4	12
2N3483	30	50	400	0,60 0,72	4,7 9,1	5	5	4	1
2N3484	30	50	400	0,70 0,85	6,2 9,1	5	5	4	0,2
2N3980	30	50	360	0,68 0,82	6,0 4,0 8,0	2	5		0,01
2N4891				0,55 0,82	4,0 9,1	4	5		0,01
2N4892				0,51 0,69	4,0 9,1	4	2		0,01
2N4893				0,55 0,82	4,0 12,0	4	2		0,01
2N4894				0,74 0,86	4,0 12,0	4	1		0,01

žijeme jako ΔU a podobně značíme např. změnu vstupního proudu čtyřpólu jako ----- (2). Změnou obvodové veličiny budeme v dalším rozumět rozdíl velikosti obvodové veličiny v pracovním bodě a velikosti obvodové veličiny v klidovém pracovním bodě. Změnou vstupního napětí čtyřpólu budeme tedy rozumět: $\Delta U_1 = U_1 - U_{1P0}$, změnou výstupního napětí budeme rozumět $\Delta U_2 = U_2 - U_{2P0}$ atd.

V radioelektronice můžeme rozdělit prakticky se vyskytující pracovní podmínky čtyřpólů do dvou skupin:

- a) Obvodové veličiny se mění v širokém rozmezí. Tento případ nastává, musí-li čtyřpól zpracovávat větší signály, tedy tehdy, přivádíme-li na jeho vstup např. poměrně velká střídavá napětí. Při těchto pracovních podmínkách se pracovní bod pohybuje ve ----- (3) rozmezí kolem klidového pracovního bodu, ve velké části charakteristik čtyřpólu – je proto nutné počítat se zakřiveností, nelineárností charakteristik čtyřpólu.

- b) Obvodové veličiny se mění v malém rozmezí. Tento případ nastane, zpracovává-li čtyřpól jen malé signály, signály s malým rozkmitem. Při těchto pracovních podmínkách se pracovní bod pohybuje jen v malém okolí klidového pracovního bodu. V tomto malém okolí klidového pracovního bodu můžeme průběh charakteristik považovat za přibližně přímkový (lineární), i když celkový průběh charakteristiky je zakřivený. Tento předpoklad, tj. nahrazení zakřiveného průběhu charakteristiky v jejím malém úseku průběhem lineárním, tedy ----- (4), umožňuje podstatně zjednodušení početního řešení čtyřpólu – místo obecného tvaru charakteristických rovnic čtyřpólu stačí, budeme-li pracovat s tzv. rovnicemi linearizovanými – hovoříme o tzv. linearizaci charakteristických rovnic čtyřpólu.

Odpovědi: (1) klidovým, (2) ΔI_1 , (3) velkým, (4) přímkovým.

KONTROLNÍ TEST 2-48

- A Klidový pracovní bod P_0 se liší od obecného pracovního bodu P 1) počtem souřadnic, 2) nižší – pojmy pracovní bod a klidový pracovní bod jsou totožné, 3) závislostí souřadnic na čase.
B Parametrem ve skupině výstupních charakteristik čtyřpólu odpovídajících rovnicím typu y je 1) výstupní napětí U_2 , 2) vstupní napětí U_1 , 3) výstupní proud I_2 .
C Pracovním bodem P_0 v soustavě skupin charakteristik čtyřpólu podle obr. 124 prochází zpětná charakteristika s parametrem 1) $U_2 = 3 \text{ V}$, 2) $U_1 = 10 \text{ V}$, 3) $U_1 = 2 \text{ V}$.

2.13.6. Linearizované charakteristické rovnice čtyřpólu

Čtyřpóly pracují velmi často za takových okolností, při nichž se jejich obvodové veličiny mění jen v malém rozmezí; pracují tedy v malé části své charakteristiky. Při takovém pracovním režimu čtyřpólu můžeme předpokládat i v případě, je-li jeho voltampérová charakteristika nelineární, že využívá malá pracovní oblast je lineární. Předpokládáme, že malý úsek nelineární charakteristiky čtyřpólu je sám o sobě přibližně přímkový, tj. ----- (1). S výhodou pak použijeme zjednodušené (linearizované) matematické vyjádření vztahů mezi změnami obvodových veličin čtyřpólu. Tak např. místo obecných charakteristických rovnic y čtyřpólů

$$I_1 = y_1(U_1, U_2), \\ I_2 = y_2(U_1, U_2),$$

které popisují čtyřpól obecně, s respektováním libovolně složitých nelineárních souvislostí jeho obvodových veličin, můžeme psát pro malé změny obvodových veličin ΔU_1 , ΔU_2 , ΔI_1 , ΔI_2 lineární vztahy, tzv. linearizované charakteristické rovnice čtyřpólu. Tyto linearizované charakteristické rovnice jsou podstatně konkrétnější než obecné charakteristické rovnice, platí však jen tehdy, pracuje-li čtyřpól v tak malém úseku své charakteristiky, který lze považovat za ----- (2).

Pomocí vyšší matematiky (aplikováním tzv. Taylorova rozvoje na právě uvedené obecné charakteristické rovnice y a zavedením změn obvodových veličin) lze dospět k těmto linearizovaným charakteristickým rovnicím typu y odporového čtyřpólu:

$$\Delta I_1 = y_{11}\Delta U_1 + y_{12}\Delta U_2, \\ \Delta I_2 = y_{21}\Delta U_1 + y_{22}\Delta U_2.$$

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA KONTROLNÍ TESTY

Kontrolní test 2-45: A 1), B 3).

Kontrolní test 2-46: A 1), B 1), C 2).

Podle toho, které z obvodových veličin čtyřpólu zvolíme za nezávisle proměnné, mají charakteristické rovnice čtyřpólu různou podobu – dosud jsme si uvědli v radioelektronice nejpoužívanější tvar charakteristických rovnic, tzv. rovnice typu y.

Uvedme si nyní ještě další dva častěji používané typy charakteristických rovnic čtyřpólu. Vůlíme-li jako nezávisle proměnné veličiny oba proudy, vyplynou jako závisle proměnné veličiny obě ----- (2) a charakteristické rovnice mají tvar:

$$U_1 = z_1(I_1, I_2), \\ U_2 = z_2(I_1, I_2).$$

Význam těchto rovnic jistě už dokážete vyslovit – nevyjadřují v podstatě nic jiného než skutečnost, že napětí U_1 i napětí U_2 jsou závislé na proudech I_1 i I_2 . Změnil-li se tedy např. proud I_1 , vyvolá to také změnu napětí U_1 i ----- (3). Symboly z_1 a z_2 vyjadřují jen obecně tuto funkční závislost mezi obvodovými veličinami čtyřpólu, proto tyto rovnice zpravidla označujeme jako charakteristické rovnice typu z.

Zvolíme-li jako nezávisle proměnné veličiny vstupní proud I_1 a výstupní napětí U_2 , budou závisle proměnnými veličinami vstupní napětí U_1 a výstupní ----- (4) I_2 . Dostáváme pak tzv. charakteristické rovnice typu h, které mají tvar:

$$U_1 = h_1(I_1, U_2), \\ I_2 = h_2(I_1, U_2).$$

Celý výklad o charakteristických rovnicích čtyřpólů se třeba někomu zdá příliš teoretický ve srovnání s předcházejícími kapitolami – nedejte se však odradit; jak brzy v dalším výkladu poznáte, umožní nám tyto znalosti hlubší pochopení souvislostí mezi vakuovými a polovodičovými elektronkami, jejich charakteristických veličin, charakteristik atd. Bude to velmi užitečné zvláště tomu, kdo se bude chtít později seznámit nejen s funkcí radioelektronických obvodů, ale také se základy jejich výpočtu. Mějte proto ještě chvíli trpělivost a sledujte pozorně i další kapitoly, i když jsou zdánlivě rovněž příliš teoretické. Brzy se zase vrátíme k praxi a pak nám budou zjednodušené ----- (3) proměnnou veličinu.


výklady o čtyřpólové teorii velmi užitečné.

Odpovědi: (1) charakteristických, (2) napětí, (3) U_1 , (4) proud.

2.13.3 Grafické znázorňování charakteristických rovnic čtyřpólu

Víme, že charakteristické rovnice matematicky popisují, charakterizují čtyřpóly. V praxi bývá matematické vyjádření charakteristických rovnic mnohdy složité a obtížné – proto se velmi často používá jejich grafické zobrazení. Souvislosti obvodových veličin čtyřpólu se tedy nevyjadřují v matematické podobě charakteristických ----- (1), ale znázorňují se graficky, v podobě tzv. charakteristik čtyřpólu.

Uvedme si jako příklad grafické zobrazení charakteristické rovnice $I_2 = y_2(U_1, U_2)$. Vidíme, že jde o rovnici vyjadřující souvislost celkem ----- (2) obvodových veličin – dvou nezávisle proměnných napětí U_1 a U_2 a závisle proměnného proudu I_2 . Při grafickém zobrazování postupujeme tak, že závisle proměnnou veličinu vynášíme na svislou osu pravoúhlého souřadnicového systému (obr. 122) a jednu

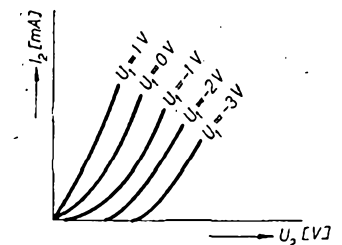

Obr. 122.

z nezávisle proměnných veličin na osu vodorovnou. Druhou nezávisle proměnnou veličinu udržujeme stálou; říkáme, že ji zvolíme jako parametr. V našem případě jsme zvolili jako parametr U_1 , takže na vodorovnou osu vynášíme napětí U_2 a na svislou osu jsme vynesli proud I_2 , tj. v našem případě ----- (3) proměnnou veličinu.

V charakteristice na obr. 122 je tedy znázorněna závislost proudu I_2 čtyřpólu na jeho napětí U_2 pro různá stálá vstupní napětí čtyřpólu U_1 (ta jsou připisována k jednotlivým křivkám charakteristiky, takže každá z těchto křivek vyjadřuje závislost I_2 na U_2 pro určité stálé, ke křivce připsané napětí U_1).


Víme, že konkrétní průběh charakteristik čtyřpólu, tj. tvar příslušných křivek, je dán fyzikální podstatou součástky nebo součástek, které čtyřpól obsahuje. Prozatím se zabýváme zcela obecnými čtyřpóly. Kdybychom chtěli uvažovat konkrétně, připomněl by nám průběh charakteristiky podle obr. 122 průběh výstupní (anodové) charakteristiky jedné vakuové elektronky, a to --- (4) (viz obr. 66 na str. 52). Zůstaňme však prozatím ještě při obecných úvahách.

Odpovědi: (1) rovnice, (2) tří, (3) závisle, (4) triody.

Řekli jsme si, že místo charakteristických rovnic čtyřpólu používáme často jejich grafické vyjádření – tj. charakteristiky. Charakteristické rovnice čtyřpólu vyjadřují souvislosti jeho čtyř obvodových veličin. Charakteristika, kterou jsme právě nakreslili (obr. 122), však vyjadřuje souvislost jen ----- (1) obvodových veličin, zobrazuje jen jednu z charakteristických rovnic, a to rovnici $I_2 = y_2(U_1, U_2)$. Tato charakteristika tedy nepopisuje čtyřpól dostatečně, neobsahuje všechny jeho obvodové veličiny. Pro grafické vyjádření nevystačíme tedy s jedinou charakteristikou, bude zřejmě třeba použít několik charakteristik.

V praxi se vžil určitý způsob kreslení jednotlivých skupin charakteristik, a to v podobě tzv. úplné soustavy skupin charakteristik čtyřpólu. Tato soustava vychází z pravouhlého osového kříže a má tedy čtyři stejné čtvrtě (kvadranty), do nichž se zakreslují čtyři skupiny charakteristik čtyřpólu. Úplná souřadnicová soustava skupin charakteristik, vycházející z charakteristických rovnic typu y , je na obr. 123. Jak je z obrázku zřejmé, označují se skupiny charakteristik v jednotlivých čtvrtích určitými názvy, zkráceně jako charakteristiky výstupní, převodní a vstupní a zpětné převodní nebo jen ----- (2).

Skupina charakteristik v první čtvrti vyjadřuje závislost mezi výstupními veličinami čtyřpólu (odtud název „výstupní“ charakte-

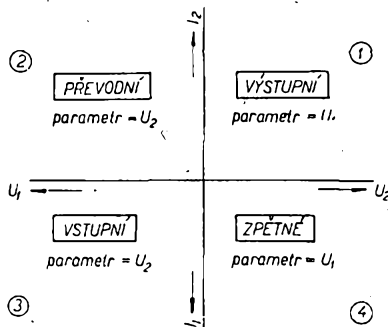

Obr. 123.

ristiky), tj. závislost I_2 na U_2 , přičemž parametrem je vstupní napětí U_1 . Ve druhé čtvrti se uvádí skupina charakteristik zobrazující závislost výstupního proudu I_2 na ----- (3) napětí U_1 , platná pro určité stálé velikosti výstupního napětí U_2 – jinak můžeme říci, že parametrem u této skupiny charakteristik (tzv. převodních) je výstupní napětí U_2 . Do třetí čtvrti se zakreslují tzv. vstupní charakteristiky; ty vyjadřují souvislost vstupních veličin čtyřpólu, závislost vstupního proudu I_1 na ----- (4) napětí U_1 , přičemž parametrem je U_2 . Konečně ve čtvrtém kvadrantu je zobrazována závislost vstupního proudu I_1 na výstupním ----- (5) U_2 , parametrem je U_1 . Tato skupina charakteristik vyjadřuje zpětný účinek výstupního napětí čtyřpólu na proud ve vstupním obvodu – říkáme jí proto skupina charakteristik zpětného přenosu, skupina zpětných převodních charakteristik, nebo zkráceně skupina zpětných charakteristik.

Odpovědi: (1) tří, (2) zpětné, (3) vstupním, (4) vstupním, (5) napětí.

2.13.4 Stanovení pracovního bodu čtyřpólu v jeho charakteristikách

Již na začátku tohoto kursu radioelektroniky (str. 3) jsme si řekli, že pro dobrou funkci součástek radioelektronických zařízení zpravidla potřebujeme, aby pracovaly v určitém místě své charakteristiky, v určitém pracovním režimu, který se v charakteristikách zobrazuje jako bod označovaný názvem ----- (1) bod. Pracovní bod je určen hodnotami obvodových veličin

KONTROLNÍ TEST 2-47


- A V rovnici $I_1 = y_1(U_1, U_2)$ je závisle proměnnou veličinou 1) napětí U_1 , 2) proud I_1 , 3) napětí U_2 .
- B V rovnici $I_2 = h_2(I_1, U_2)$ je závisle proměnnou veličinou 1) proud I_1 , 2) proud I_2 , 3) napětí U_2 .
- C Při grafickém vyjádření charakteristických rovnic čtyřpólu, tj. při kreslení charakteristik, vynášíme na vstřední osu souřadnicové soustavy zpravidla 1) závisle proměnnou veličinu, 2) nezávisle proměnnou veličinu.
- D Při grafickém vyjádření charakteristických rovnic $I_2 = y_2(U_1, U_2)$ bychom vynesli na vstřední osu souřadnicové soustavy 1) napětí U_1 , 2) napětí U_2 , 3) proud I_2 .
- E Skupinu charakteristik kreslenou do třetího kvadrantu úplné soustavy charakteristik čtyřpólu nazýváme 1) převodní, 2) výstupní, 3) vstupní, 4) zpětnou.

na svorkách dané součástky. Podobně je tomu i u čtyřpólů – jeho pracovní režim je určen hodnotami jeho obvodových veličin U_1, I_1, U_2, I_2 . Při grafickém vyjádření bude proto mít pracovní bod v charakteristikách čtyřpólu čtyři souřadnice.

Pracovní bod budeme obecně označovat písmenem P. Pracovní bod, jehož poloha se s časem nemění, nazýváme klidovým pracovním bodem a budeme jej označovat symbolem P_0 .

Použijeme-li k charakterizování čtyřpólu jeho úplnou soustavu skupin charakteristik (obr. 124), zobrazí se nastavený pracovní režim čtyřpólu, tj. jeho pracovní ----- (2) v každém kvadrantu této soustavy – v každé skupině jeho charakteristik. Pracovní body zobrazené v jednotlivých kvadrantech jsou v obr. 124 označeny symboly P_1, P_2, P_3 a P_4 . Tak např. ve skupině výstupních charakteristik je pracovní bod označen symbolem ----- (3), ve skupině vstupních charakteristik, tj. ve třetím kvadrantu symbolem P_3 atd.

Mezi obrazy pracovního bodu v jednotlivých skupinách charakteristik (stejně jako mezi těmito skupinami) úplné soustavy charakteristik čtyřpólu platí jisté souvislosti – jde totiž vždy o vyjádření vlastností stále jednoho čtyřpólu, ovšem vždy z poněkud jiného pohledu. Pracovní body, které v jednotlivých skupinách charakteristik vyjadřují určitý pracovní režim čtyřpólu, tvoří vrcholy obdélníku, který svými stranami protíná souřadnicové osy v hodnotách obvodových veličin, které odpovídají danému pracovnímu režimu čtyřpólu. „Obdélník pracovního režimu“ (obr. 124) tedy vytíná na souřadnicových osách přímo všechny čtyři souřadnice $U_{1P}, U_{2P}, I_{1P}, I_{2P}$ pracovního bodu čtyřpólu. V našem příkladě podle obrázku 124 můžeme tedy říci, že čtyřpól pracuje – v režimu charakterizovaném výstupním napětím $U_{2P} = 10\text{ V}$, vstupním napětím $U_{1P} =$

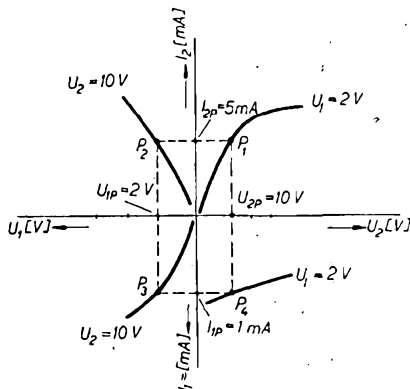

Obr. 124.

$= 2\text{ V}$, výstupním proudem $I_{2P} =$ ----- mA (4) a vstupním proudem $I_{1P} = 1\text{ mA}$.

Odpovědi: (1) pracovní, (2) bod, (3) P, (4) S.

2.13.5 Změny obvodových veličin čtyřpólu

Pracovní bod čtyřpólu, jehož souřadnice se s časem nemění, nazýváme ----- (1) pracovním bodem; budeme jej označovat symbolem P_0 . V praxi se ovšem velmi často setkáváme s případem, kdy se obvodové veličiny čtyřpólu s časem mění. Příklad – na vstupní svorky čtyřpólu časově proměnné střídavé napětí, bude se i poloha pracovního bodu v charakteristikách čtyřpólu pohybovat. Byla-li např. souřadnice klidového pracovního bodu U_{P0} , změní se při pohybu pracovního bodu na obecně jinou hodnotu U_P .

Změny obvodových veličin, tedy i souřadnic pracovního bodu čtyřpólu značíme řeckým písmenem Δ . Změnu napětí ozna-

Typ	Drub	Použití	U _{CE} [V]	I _C [mA]	h _{FE} h _{FE} *	f _T [MHz]	T _a T _C [°C]	P _{tot} P _C * max [mW]	[V] U _{CE} [V]	[A] I _C [A]	T _j [°C]	Pouzdro	Výrob- ce	Partice	Náhrada TESLA	Rozdíly				
																P _C	U _{CE}	f _T	h _{FE}	Spín. v _I
																				P
A301	SP n	VF	10	3	>200	>80	25	300	40	40	175	TO-18	P,Am	2	KE507 KE508	> >	= =	= =	< =	
A306	SP n	VF	5	1	>100	>100	25	360	25	20	175	epox	P,Am	2	KE524	< <	> >	> >	= =	
A307	SP n	VF	5	1	>100	>100	25	360	25	20	175	epox	P,Am	2	KE524	< <	> >	> >	= =	
A310	SP n	VF,Vi	10	10	>20	>80	25	300	135	20	175	TO-5	P,Am	2	KE504	< <	> >	= =	= =	
A311	SP n	VF,Vi	10	10	>20	>60	25	300	80	30	175	TO-5	P,Am	2	KE503	< <	> >	= =	= =	
A321	SP n	VF	5	1	280*	60	25	300	30	30		TO-72	Am	6	KE524 KC507	< <	> >	< <	< =	
A322	SP n	VF	5	1	400*	60	25	300	30	30		TO-72	Am	6	KE524 KC507	< <	> >	< <	< =	
A323	SP n	VF	5	10	300	60	25	300	30	30		TO-18	Am	2	KCS07	= =	> >	> >	= =	
A324	SP n	VF	5	10	400	60	25	300	30	30		TO-18	Am	2	KCS07	= =	> >	> >	= =	
A344	SP n	VF	0,35	10	>30	>300	25	300	20	15	175	TO-18	Am	2	KE524	< <	> >	= =	> >	
A345	SP n	VF	0,35	10	>30	>300	25	300	20	15	175	TO-18	Am	2	KE524	< <	> >	= =	> >	
A346	SP n	VF	0,35	10	>40	>300	25	300	20	15	175	TO-18	Am	2	KE524	< <	> >	= =	> >	
A417	SP n	VF	10	1	>35	250	25	145	30	20	175	TO-72	Am	4	KE525	= =	= =	= =	= =	
A418	SP n	VF	10	1	>35	200	25	145	30	20	175	TO-72	Am	4	KE525	= =	= =	= =	= =	
A419	SP n	VF	10	1	>35	200	25	145	30	20	175	TO-72	Am	4	KE525	= =	= =	= =	= =	
A420	SP n	VF	10	1*	>35	200	25	145	30	20	175	TO-72	Am	4	KE525	= =	= =	= =	= =	
A466	SP n	VF	10	4	60	400	25	150	40	30	175	TO-72	Am	4	KFI173	> >	= =	> >	= =	
A467	SP n	VF	10	4	>30	235	25	150	40	30	175	TO-72	Am	4	KFI173 KFI525	= =	= =	= =	= =	
A472	SP n	VF	10	7	150	550	25	230	40	35	175	TO-72	Am	4	KFI173	= =	= =	= =	< =	
A473	SP n	VF, MF TV	10	7	>40	550	25	165	50	35	175	TO-72	Am	4	KFI173	> >	< =	= =	= =	
A480	SP n	VFv	10	2	44	675	25	130	30	20	175	TO-72	Am	2	KFI173	> >	< =	< =	= =	
A482	SP n	VFv	10	2	16	675	25	130	25	20	175	TO-72	Am	2	KFI173	> >	< =	< =	= =	
A483	SP n	VF	10	4	16	600	25	130	25	20	175	TO-72	Am	2	KFI173	> >	< =	< =	= =	
A484	SP n	VF	10	2	44	550	25	130	30	20	175	TO-72	Am	2	KFI173	> >	< =	< =	= =	
A485	SP n	VFm	1	2	150	>1000	25	200	30	25	175	TO-72	Am	6	—	—	—	—	—	
A490	SP n	VFm	1	15	200	>1000	25	200	30	25	175	TO-72	Am	6	—	—	—	—	—	
A492	SP n	VFu	1	2	>25	>8	25	200	30	25	175	TO-72	Am	6	—	—	—	—	—	
A494	SP n	VF	10	1	115	300	25	160	30	20	125	epox	Am	20	KFI124	> >	= =	= =	= =	
A495	SP n	VF	10	1	67	220	25	160	30	20	125	epox	Am	20	KFI125	> >	= =	= =	= =	
A515	SP n	VF	20	50	35>20	65	25	6 W	220	150	175	TO-39	Am	2	—	—	—	—	—	
A522	SP n	VFv	0	1,5 A	30—100	80	25	45 W	60	35	175	TO-3	Am	31	—	—	—	—	—	
A523	SP n	VFv	0	1,5 A	30—100	80	25	45 W	90	60	175	TO-3	Am	31	—	—	—	—	—	
A569 ¹⁾	SP n	Par 2N2569	10	0,1	>50	>100	25	300	20	5	200	TO-18	Am, P ₂ RTC	—	—	—	—	—	—	
A570 ¹⁾	SP n	Par 2N2570	10	0,1	>50	>100	25	300	20	5	200	TO-18	Am, P ₂ RTC	—	—	—	—	—	—	
A572	S n		6	500	>35	50	25	21,5 W	70	45		TO-3	Am	31	KU606	> >	< =	< =	< =	
A600	SP n	Par ¹⁾ ¹¹⁾			>175	50	25		50	50		TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A601	SP n	Par ¹⁾			>50	30	25		50	50		TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A602	SP n	Par ¹⁾ ¹⁰⁾			>100	30	25		35	30		TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A603	SP n	Par ¹⁾ ¹⁰⁾			>100	30	25		35	30		TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A604	SP n	Par ¹⁾ ¹⁰⁾			>100	30	25		35	30		TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A605	SP n	Par ¹⁾ ¹¹⁾			>100	30	25		35	30		TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A606	SP n	Par ¹⁾ ¹²⁾			>100	30	25		35	30		TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A607	SP n	Par ¹⁾ ¹²⁾	5	0,01	>100	>30	25	200	35	35	175	TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A608	SP n	Par ¹⁾ ¹²⁾	5	0,01	>100	>30	25	200	35	35	175	TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A640 ¹⁾ ¹²⁾	SP n	VF, Par	5	0,01	100	>60	25	200	30	30	175	TO-18	Am	2	2x KFI506	> >	> =	= =	= =	
A641 ¹⁾ ¹²⁾	SP n	VF, Par	5	0,01	200	>60	25	200	30	30	175	TO-18	Am	2	2x KFI506	> >	> =	= =	= =	
A642 ¹⁾ ¹²⁾	SP n	VF, Par	5	0,01	400	>60	25	200	30	30	175	TO-18	Am	2	2x KFI508	> >	> =	= =	= =	
A643 ¹⁾ ¹²⁾	SP n	VF, Par	5	0,01	150	>50	25	200	30	30	175	TO-18	Am	2	2x KFI506	> >	> =	= =	= =	
A644 ¹⁾ ¹²⁾	SP n	VF, Par	5	0,01	300	>50	25	200	30	30	175	TO-18	Am	2	2x KFI508	> >	> =	= =	= =	
A645 ¹⁾ ¹²⁾	SP n	VF, Par	5	0,01	600	>50	25	200	30	30	175	TO-18	Am	2	—	—	—	—	—	
A646	SP n	VF	5	0,1	>100	>300	25	200	35	30	175	TO-77	Am	9	—	—	—	—	—	
A747	SP n	NF	5	2	210	250	25	300	45	100	125	epox	Am	19	KCS07	= =	= =	= =	= =	
A748	SP n	NF	5	2	300	250	25	300	20	100	125	epox	Am	19	KCS08	= =	= =	= =	= =	
A479	SP n	NF-nš	5	2	500	300	25	300	20	100	125	epox	Am	19	KCS09	= =	= =	= =	= =	
A777	SP n	VF	10	15	15	120	25	600	85	50		TO-39	Am	2	—	—	—	—	—	
A778	SP n	VF, Vi	20	30	15	120	25	600	145	50		TO-39	Am	2	—	—	—	—	—	
A779	SP n	VF, Vi	10	15	25	120	25	600	200	50		TO-39	Am	2	—	—	—	—	—	

Typ	Druh	Použití	U _{CE} [V]	I _C [mA]	h _{21E} h _{21E} *	f _T f _α * [MHz]	T _a T _c [°C]	P _{tot} P _C * max [mW]	U _{CB} max [V]	U _{CE} max [V]	I _C max [mA]	T _j max [°C]	Pouzdro	Výrobce	Pájec	Náhrada TESLA	Rozdíly					
																	P _C	U _C	f _T	h ₂₁	S ₀ in. v _h	P
A1109	SP n	VF	5	1	>70	>40	25	200	45			175	TO-18	Am	6	KF507 KF508	>	>	>	>	>	
A1170	SP n	VF	1	3	>10	>300	25	200	15	10		175	TO-18	Am	6	KSY62A	=	=	=	=	=	
A1341	SP n	VF	10	50	>50	>40	25	200	75			175	TO-18	Am	6	KF508	>	=	>	>	>	
A1381	SP n	VFv	10	1,5	>5	>50	25	100 W	100	80	10 A	175	MT-61	Am	36	—						
A1383	Gdfp	VF	10	1	110	80	25	120	32	32	30	75	TO-12	Am	6	GF504	>	<	>	<	<	
A1462	SPE n	VF	0,35	10	>30	200	25	100	20	9	50	175	2x TO-18	Am	2	2x KS500	>	=	=	=	=	
A1480	SPE n		13				25	300		5			TO-18	Am		—						
BC100	SP n	NF																				
BC107	SPE n	NF	5	2	A:125—260* B:240—500*	250	25	300	45	45	100	175	TO-18	T,V,S,C	2	KC507	=	=	=	=	=	=
BC108	SPE n	NF	5	2	A:125—260* B:240—500* C:450—900*	250	25	300	20	20	100	175	TO-18	T,V,S,C	2	KC508	=	=	=	=	=	=
BC109	SPE n	NF-nš	5	2	B:240—500* C:450—900*	300	25	300	20	20	100	175	TO-18	T,V,S,C	2	KC509	=	=	=	=	=	=
BC110	SPE n	NF	5	2	90 > 20*	100	25	300	80	80	50	175	TO-18	S	2	—						
BC111	SP n	NF		0,2	>60*	>50	25	30	20		50	125		C		—						
BC112	SPE n	NF	1	2	>100* >140* >280* z	150	45	50	20	20	50	125	epox	V	S-2	KC508 KC508 KC508	>	=	=	=	>	
BC113	SP n	NF	10	1	200—1000	60 > 40	25	200	30	25		125	epox	SGS	2	KC507	>	>	>	=	=	
BC114	SP n	NF-nš	10	1	200—1000	>60	25	200	30	25		125	epox	SGS	2	KC509	>	<	>	=	=	=
BC115	SP n	NF	10	10	100—400	80	25	300	40	30	200	125	epox	SGS	2	KC507	=	>	>	=	=	
BC116	SPE p	NF	10	10	100 > 30	>200	25	300	45	40	600	125	epox	SGS	2	—						
BC116A	SPE p	NF-nš	10	150	80—240	>200	25	300	45	40		125	epox	SGS	2	—						
BC117	SP n	NF	10	10	50 > 25	60 > 40	25	300	120	120		125	epox	SGS	2	KF504	>	>	>	=	=	
BC118	SP n	NF	10	10	40—160	350 > 200	25	200	45	45		125	epox	SGS	2	KC507	>	=	<	>	>	
BC119	SPE n	NF	1	150	40—120	>40	25	800	60	30		200	TO-5	SGS	2	KFY34	=	>	>	>	>	
BC120	SPE n	NF	1	150	60 > 20	100 > 40	25	800	60	30		200	TO-5	SGS	2	KFY34	=	>	>	>	>	
BC121	SPE n	NF	05	0,25	75—150b* 125—260z* 240—500z* 470—900m*	250	54	260	5	5	50	125	epox	S	S-3	—						
BC122	SPE n	NF	0,5	0,25	75—150b* 125—260z* 240—500z* 470—900m*	250	45	260	30	20	50	125	epox	S	S-3	—						
BC123	SPE n	NF	0,5	0,25	75—150b* 125—260z* 240—500z* 470—900m*	250	45	260	45	30	50	125	epox	S	S-3	—						
BC125	SPE n	NF	1	150	60 > 30	>40	25	300	50	30		125	epox	SGS	2	KF506	>	>	>	=	=	
BC126	SPE p	NF	1	150	30—120	200	25	300	35	30	600	125	epox	SGS	2	—						
BC127	SP n	NF-nš	1	0,05	100 > 60	>30	25	75	25	20		125	epox	SGS	S 11	—						
BC128	SP n	NF	1	1	300 > 150	>30	25	100	25	20		125	epox	SGS	S 11	—						
BC129	SPE n	NF-nš	5	2	A:125—260* B:240—500*	250	45	135	45	45	100	125	TO-18	T	2	KC507 KC507	>	=	=	=	=	=
BC130	SPE n	NF-nš	5	2	A:125—260* B:240—500* C:450—900*	250	45	135	20	20	100	125	TO-18	T	2	KC508 KC508 KC508	>	=	=	=	=	=
BC131	SPE n	NF-nš	5	2	B:240—500* C:470—900*	300	45	135	20	20	100	125	TO-18	T	2	KC509 KC509	>	=	=	=	=	=
BC132	SP n	NF	10	1	60—300	60 > 40	25	200	30	25		125	epox	SGS	2	KC507 KC508	>	>	>	=	=	=
BC134	SP n	NF	10	10	150—400	350 > 200	25	200	45	45		125	epox	SGS	2	KC507	>	=	=	=	=	=
BC135	SP n	NF	10	10	120 > 50	350 > 200	25	200	45	45		125	epox	SGS	2	KC507	>	=	=	=	=	=
BC136	SPE n	NF	10	10	85 > 30	60 > 40	25	300	60	40		125	epox	SGS	2	—						
BC137	SPE p	NF	10	10	85 > 30	>60	25	300	40	40	600	125	epox	SGS	2	—						
BC138	SPE n	NF	10	100	100 > 35	>40	25	800	60	30		200	TO-5	SGS	2	KFY34	=	=	>	=	=	
BC139	SPE p	NF	1	300	35 > 20	>200	25	700	40	40	500	200	TO-5	SGS	2	—						
BC140	SPE n	NF	1	150	C:40—120 D:100—300	>50	25c	3,7 W	80	40	1 A	175	TO-5	S	2	—						
BC141	SPE n	NF	1	100	6:40—100 10:63—160 16:100—250	>50	25c	3,7 W	100	60	1 A	175	TO-5	S	2	—						
BC142	SPE n	NF	2	200	80 > 20	85	25	800	80	60		200	TO-5	SGS	2	—						
BC143	SPE n	NF	1	300	40 > 20	200	25	800	60	60	1 A	200	TO-5	SGS	2	—						
BC144	SPE n	NF	1	300	55 > 20	100	25	800	70	40	1,2 A	200	TO-5	SGS	2	—						
BC145	SPE n	NF	30	5	90 > 30	80	45	240	120	120		125	epox	SGS	2	—						
BC146	SPE n	NF	0,5	0,2	80—200 črv 140—350 z 280—550 z	150	25	50	20	20	50	125	epox	V	16	—						
BC147	SE n	NF-nš	5	2	A:180* B:290*	300 > 150	25	220	45	50	100	125	SOT-25	S, T	19	KC507 KC507	>	=	=	=	=	=

UJT. Jeho hlavní předností je především podstatně menší rozptyl základních parametrů při výrobě. Podstatně menší jsou u tranzistoru CUJT také teplotní změny parametrů a při menších tolerancích je snadnější i jejich kompenzace. Příznivější jsou i kmitočtové vlastnosti – mezní kmitočet je zde přibližně dvojnásobný. Určitou nevýhodou je však poněkud menší průrazné napětí emitoru, pohybující se kolem 8 až 9 V na rozdíl od 30 V u standardních UJT. Zapojí-li se však do série s emitorem CUJT ochranná polovodičová dioda, je možné i zde připustit napětí asi 30 V, aniž by došlo k průrazu emitoru. Vlastnosti prvků podle obou alternativ jsou přehledně v tab. 1.

Specifickou předností tranzistoru CUJT v našich podmínkách je i okolnost, že jej lze snadno modelovat pomocí klasických prvků (tranzistorů n-p-n –

p-n-p a dvou odporů). Díky tomu je možné získat základní zkušenosti s tímto prvkem ještě dříve, než se objeví na našem trhu.

Programovaný UJT-PUT

Pod označením „programovaný UJT“ (dále PUT) uvedla koncem roku 1967 firma General Electric na trh nový polovodičový prvek struktury p-n-p-n s charakteristikami podobnými klasickému UJT. Jeho specifickou předností je okolnost, že vhodnou volbou vnějších odporů zapojených mezi bázemi je možné ovlivňovat požadovaným způsobem jeho vlastnosti, zejména vnitřní napětový poměr η , úroveň špičkového a saturčního proudu a celkový odpor mezi bázemi. Tranzistor PUT se svou fyzikální podstatou sice neshoduje s tranzistorem UJT, popř. CUJT, elektrickými vlastnostmi se jim však velmi podobá.

Přitom jsou některé tyto vlastnosti výhodnější než u konvenčních tranzistorů s jedním přechodem.

Závěr

Článek shrnuje základní vlastnosti tranzistoru s jedním přechodem a některé jeho modifikace. V tabulce 2 jsou základní elektrické vlastnosti několika nejběžnějších typů tohoto perspektivního polovodičového prvku.

Literatura

- [1] Spofford, W. R.; Stasiar, R. A.: A switch in time. Electronics 19/1968, (únor), str. 116 až 119.
- [2] Obernik, H.: Eine Übersicht über den Unijunction Transistor. Radio u. Fernsehen 17 (1968), č. 23, str. 709 až 710.
- [3] Spofford, W. R.: Unlocking the gates for UJT's. Electronics, duben 1968, str. 56 až 60.


ZAJÍMAVÁ ZAPOJENÍ ZE SVĚTA

Dálkové ovládání osvětlení

Tyristory umožňují i jednoduché ovládání velkých výkonů, lépe řečeno umožňují plynule měnit např. intenzitu osvětlení v divadlech, ve fotografických ateliérech, rychlost otáčení motorů atd.

Uvedeme-li tyristor do vodivého stavu na začátku kladné půlvlny usměrněného napětí, projde jím do zátěže výkon, odpovídající trvání kladné půlvlny. Uvedeme-li jej do vodivého stavu se zpožděním (spouštěcím obvodem) až po začátku kladné půlvlny, je i výkon odevzdávaný do zátěže úměrně menší; čím je zpoždění větší, tím menší výkon do zátěže projde.

Příklad obvodu, který pracuje až asi do odběru proudu 2 A, je na obr. 1.

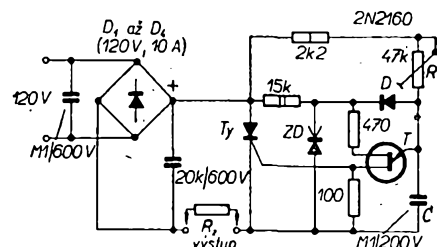


Obr. 1.

Střídavý proud ze sítě se usměrňuje můstkovým usměrňovačem a pulsující usměrněný proud se přivádí na tyristor. Tyristor a zátěž jsou s výstupem můstku zapojeny v sérii. Ovládací pulsy ke spínání tyristoru se získávají činností tranzistoru UJT (2N2160) a členem RC, jehož časovou konstantu lze měnit změnou odporu R (47 kΩ). Pro správnou činnost obvodu je třeba, aby pulsující napětí nebylo vyhlazeno filtračním kondenzátorem. Změnou časové konstanty obvodu RC se mění i počet pulsů, které spouštějí tyristor – ten vede buďto po celou dobu kladné půlvlny usměrněného napětí, nebo jen po její část – odevzdávaný výkon se mění od maxima do minima plynule a jednoduše.

K ochranné tranzistoru UJT slouží Zenerova dioda ($U_z = 30$ V) a dioda D. V sítích, u nichž se neprojevuje kolísání nebo napěťové špičky, mohou být tyto diody v regulátoru vynechány.


V tomto zapojení lze přístroj použít jen k napájení čistě odporových zátěží;

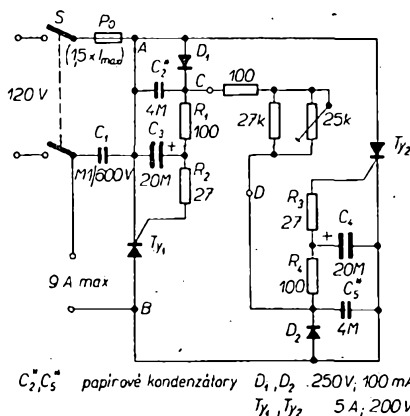

Obr. 2.

při indukčních zátěžích je třeba zapojit paralelně k zátěži ochrannou diodu v závěrném směru. Dioda chrání regulační obvod při napěťových špičkách, vznikajících na indukčnosti při zapnutí a prudkých změnách proudu zátěže.

Podobně pracuje regulační obvod bez zvláštního síťového usměrňovače podle obr. 2. Výkon zátěže lze ovládat trimrem 25 kΩ nebo kontrolním obvodem (obráz. 3), který se připojuje do bodu C

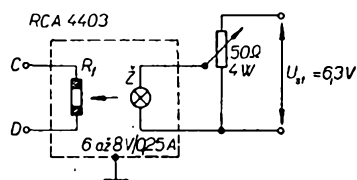

Obr. 3.


a D (obráz. 2). V tomto případě je manipulace s kontrolním obvodem zcela bezpečná; v předcházejícím případě bylo na regulačním potenciometru téměř plné napětí sítě.

Radio-Electronics č. 4/66.

„VOX“ pro RTTY


Většině amatérů jsou známy výhody VOX při provozu SSB. Je velmi pohodlné, můžete-li pracovat a nestarat se přitom o přepínání z příjmu na vysílání. Podobné zařízení pro radiodálkopisný

provoz zkonstruoval německý radioamatér DJ9XB podle K1PLP. Blokové schéma zapojení je na obr. 1. V sérii se zdrojem jsou zapojeny vysílací kontakt dálkopisu, cívka dálkopisu, klíčovací obvod přijímače a reostat s měřidlem k nastá-

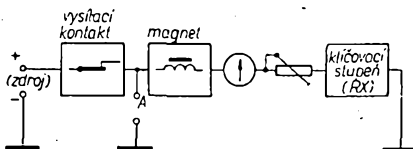

Obr. 1.

vení potřebného proudu cívkou dálkopisu. Mezi body A, kladný a záporný pól zdroje se připojí obvod podle obr. 2. Je-li vysílací kontakt dálkopisu sepnut, je v bodě A a tedy i na vstupu obvodu z obr. 2 plné napájecí napětí zdroje. Rozepne-li se vysílací kontakt, zmenší se napětí skokem na nulu. Tím ztratí obvod z obr. 2 anodové napětí, relé v anodě druhé poloviny elektronky ECC82 odpadne a doutnavka D1 zhasne. I když se v následujícím okamžiku při psaní na dálkopisu opět v bodě A krátkodobě objeví plné napájecí napětí, nestačí

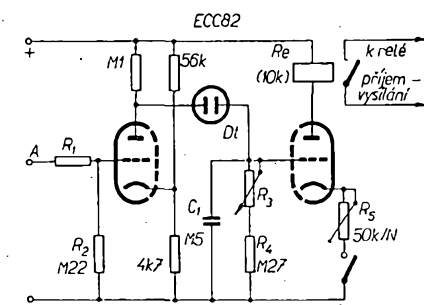

Obr. 2.

to k tomu, aby relé sepnulo (vzhledem k časové konstantě obvodu). Je tedy trvale přepnuto do polohy „vysílání“. Přestanete-li nyní psát, vysílací kontakt zůstane trvale sepnut, obvod dostává plné napájecí napětí a po určité době (dané časovou konstantou) sepnou relé do polohy příjem. Přepínání klíčovacího stupně přijímače nemá na tento stav vliv, protože (jak je zřejmé z blokového schématu) v bodě A je trvale napětí zdroje. Není proto třeba „antitripu“ jako při provozu SSB.

DL QTC 12/68

-ra

Obr. 1. Zapojenie prijímača pre VKV (anténu je nutné oddeliť $2 \times 47 \text{ pF}/1\,000 \text{ V}$)

ČÍSLICOVÁ elektronika

NEDEKADICKÉ DEKÁDY

Ing. J. Černý

Čtenář se jistě pozastaví nad nelogičností názvu tohoto článku. Pod pojmem „dekáda“ se rozumí přepínatelná sada drobných součástek. Její název je odvozen od skutečnosti, že systém přepínačů a hodnot je založen na desítkové, dekadické číselné soustavě. V našem případě jde o podobné přepínatelné sady drobných součástek (odporů), jejichž zapojení a řada hodnot však odpovídá nedekadické soustavě čísel.

Podstata různých číselných soustav (zvláště dvojkové) byla v AR již vysvětlena [1]. Můžeme proto přistoupit k výkladu jejich použití pro náš záměr. Nejlépe k tomu poslouží tab. I; jsou v ní zapojení, jimiž lze získat mezi svorkami 1 a 2 osm hodnot odporů od 0 do 7 Ω po 1 Ω.

V prvním případě jde o zapojení odpovídající desítkové soustavě. K nastavení potřebného počtu odporů potřebujeme osm kontaktů a osm odporů (že první z nich má nulovou hodnotu, to vyplývá ze zvoleného příkladu a nemusí platit obecně).


V dalším příkladu je zapojení založené na trojkové číselné soustavě. Tato soustava „zná“ jen číslice 0; 1; 2. K získání osmi (zde dokonce devíti) hodnot potřebujeme $2 \times 3 = 6$ kontaktů a čtyři odpory.

Konečně v posledním případě jde o „dekádu“ založenou na dvojkové číselné soustavě. V různých polohách přepínačů P_1 až P_3 lze opět nastavit kteroukoli z hodnot odporů od nuly do 7 Ω. K tomu potřebujeme jen $3 \times 2 = 6$ kontaktů a tři odpory.

Z těchto příkladů je zřejmé, že vhodnou volbou číselné soustavy lze zmenšit počet prvků potřebných k nastavení určitého počtu hodnot. Této skutečnosti se v jiných oborech využívalo již dříve. Tak např. sada závaží nemá deset kusů, ale jen čtyři, nejčastěji odstupňované po hodnotách 1 – 2 – 2 – 5, z nichž lze potřebných deset hodnot sestavit. Tato praxe se začíná s rozvojem číselných principů používat i v elektronice.

Vhodnou schematickou úpravou zapojení c) v tab. I dojdeme ke skutečnému zapojení dekády ve dvojkové soustavě (obr. 1). K nastavení osmi hodnot stačí tři spínače a tři odpory.

V prvním případě (obr. 1a) jsou odpory zapojeny v sérii a v klidu jsou spínače zkratováni. Podle kombinace rozpojených kontaktů lze nastavit stejných osm hodnot odporů jako v předcházejícím příkladě.

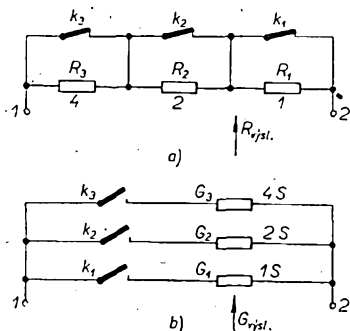


Obr. 1. Dvojková dekáda: a) sériové zapojení, b) paralelní zapojení

Ve druhém případě (obr. 1b) jsou odpory zapojeny paralelně. Znamená to, že se jejich vodivosti sčítají, takže získáme osm hodnot od 0 S (nekonečný odpor) do 8 S ($1 \text{ S} = 1 \text{ siemens}$, jednotka vodivosti; $1 \text{ S} = \frac{1}{1 \Omega}$). Výsledná vodivost $G_{\text{výsl}}$ se mění lineárně. Odpor mezi svorkami 1 a 2

$$R_{\text{výsl}} = \frac{1}{G_{\text{výsl}}}$$

však závisí na převrácené hodnotě vodivosti a mění se tedy hyperbolicky (obr. 2).

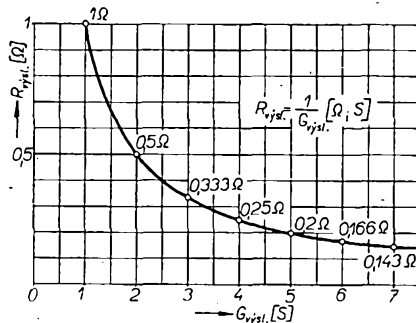

Obr. 2. Závislost odporu a vodivosti dvojkové dekády podle obr. 1b

Pro které z obou uspořádání se v praxi rozhodneme, to závisí na konkrétních požadavcích a účelu, pro jaký dekádu stavíme.

Lze tedy shrnout, že zapojení využívající dvojkové soustavy vystačí ve srovnání se soustavou dekadickou za stejných podmínek s menším počtem kontaktů i přesných odporů.

Použijeme-li n kontaktů a n normálových odporů, získáme 2^n různých nastavitelných hodnot. Hodnota prvního z normálových odporů R_1 na obr. 1a současně odpovídá rozdílu, o který budou jednotlivé hodnoty odstupňovány.

Pak další normálové odpory mají hodnoty

$$R_2 = R_1 \cdot 2^1 = 2R_1,$$

$$R_3 = R_1 \cdot 2^2 = 4R_1, \text{ atd.} \quad (1)$$

Kteroukoli z nastavených hodnot lze vyjádřit vztahem

$$R_{\text{výsl}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \text{nebo} \\ 1 \end{pmatrix} R_1 + \begin{pmatrix} 0 \\ \text{nebo} \\ 1 \end{pmatrix} R_2 + \begin{pmatrix} 0 \\ \text{nebo} \\ 1 \end{pmatrix} R_3 \quad (2),$$

Tab. I.

Zapojení	Číselná soustava	Poloha přepínače			$R_{\text{výsl.}}$ [Ω]
		P_1	P_2	P_3	
a) desítková					
0	0				0
1	1				1
2	2				2
3	3				3
4	4				4
5	5				5
6	6				6
7	7				7
b) trojková					
0	0				0
1	1				1
2	2				2
3	0		1		3
4	1		1		4
5	2		1		5
6	0		2		6
7	1		2		7
8	2		2		8
c) dvojková					
0	0				0
1	0	1			1
2	0	1	1		2
3	1				3
4	1				4
5	1				5
6	1	1			6
7	1	1	1		7

kde 0 – nula přísluší sepnutému spínači a

1 – jednotka přísluší rozpojenému spínači příslušného odporu.

Totéž platí pro hodnoty vodivosti v zapojení na obr. 1b jen s tím rozdílem, že ve vztahu (2) patří nula rozpojenému a jednotka sepnutému spínači.


Vysvětlíme si nyní, jak lze těchto skutečností využít.

Chceme sestavit dekádu jako zatěžovací odpor při měření výkonových zesilovačů. Vzhledem k impedancím kmitacíh cívky běžně používaných reproduktorů potřebujeme odpory od několika ohmů do 25 až 30 Ω. Zvolíme proto pětistupňovou dekádu podle obr. 1a. Mají-li použité normálové odpory podle vztahu (1) hodnoty


$R_1 = 1 \Omega$; $R_2 = 2 \Omega$; $R_3 = 4 \Omega$; $R_4 = 8 \Omega$; $R_5 = 16 \Omega$, lze jimi nastavit ve stupních po 1 Ω všechny odpory v rozsahu od 0 do 31 Ω. Normálové odpory navineme na společné pertinaxové tělísko bifilárně (bezindukčně). Velikost nastaveného odporu přečteme z polohy jednotlivých spínačů tak, že sčítáme hodnoty normálových odporů, jejichž spínače jsou rozpojeni. Na obr. 3 je tedy nastaven odpor $16 + 4 + 2 = 22 \Omega$.

Stejná dekáda v desítné soustavě by si vyžádala 13 normálových odporů ($10 \times 1 \Omega$ a $3 \times 10 \Omega$), jeden desítepólový přepínač a jeden třípólový přepínač (v praxi tedy dva desítepólové přepínače).

V jiném případě potřebujeme proměnný odpor k nastavení nabíjecích proudů akumulátorů. Opatřit si výkonový posuvný odpor nebo přepínač,

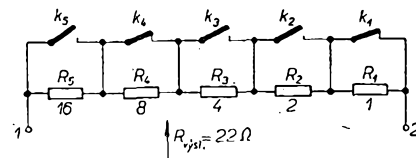


Obr. 3. Pětistupňová odporová dekáda v sériovém zapojení

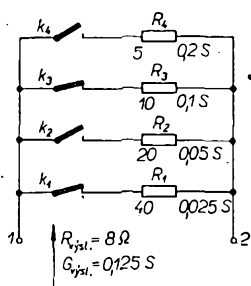

Obr. 4. Čtyřstupňová odporová dekáda v paralelním zapojení

kteřý by snesl proud několika ampér, je nesnadné. Opět lze použít dvojkovou dekádu, která vystačí se síťovými spínači. Aby při nesprávné manipulaci nebyly vstupní svorky dekády zkratovány, použijeme zapojení podle obr. 1b. Navíc tím získáme menší hodnoty odporů s jemnějším dělením a – podle Ohmova zákona – budou nastavené proudy rovnoměrně odstupňovány podle vodivosti.

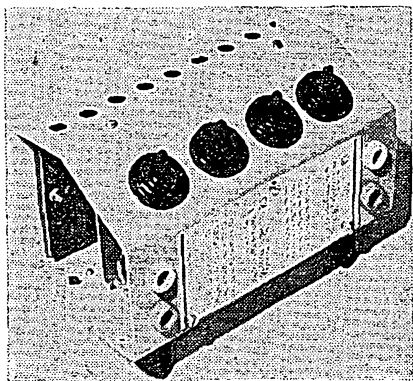

Obr. 5. Konstruktivní uspořádání odporové dekády z obr. 4

V popisovaném případě bylo zvoleno čtyřstupňové zapojení podle obr. 4. Zvolme jmenovité odpory normálů $R_1 = 5 \Omega$ (0,2 S); $R_2 = 10 \Omega$ (0,1 S); $R_3 = 20 \Omega$ (0,05 S); $R_4 = 40 \Omega$ (0,025 S), které dovolí nastavení $2^4 = 16$ hodnot vodivosti v rozsahu od nuly do 0,375 S ve stupních po 0,025 S. Tab. 2 ukazuje odpory a vodivosti, které lze s těmito hodnotami dosáhnout. Přitom v naznačených kombinacích značí nula (0) rozpojený a jednotka (1) spojený kontakt.

Pracné výrobě výkonových normálů se vyhneme použitím odporů TESLA typu TR616/10 W. Z jejich řady E12 lze vybrat hodnoty, které se zvoleným blíží; $R_1 = 4,7 \Omega$; $R_2 = 10 \Omega$; $R_3 = 22 \Omega$; $R_4 = 39 \Omega$. Odchytky skutečných hodnot se od údajů v tabulce neliší o více než 5 %.

Skutečný vzhled dekády je na obr. 5. Kryt je z hliníkového plechu. Naklo-

něný panel nese čtyři síťové spínače. Při zadní stěně – odděleny od spínačů, zdířek a propojovacích vodičů svislou mezistěnou – jsou na pájecí desce normálové odpory. K ochlazení slouží otvory v horní a dolní stěně. Na přední stěně je pod průhledným krytem tabulka nastavitelných odporů.

Popsali jsme si jeden z příkladů, kdy dvojková číslicová soustava přináší zjednodušení obvodového řešení a možnost použití prostých mechanických nebo polovodičových spínačů místo složitých vícepolohových přepínačů. Jak lze tohoto principu využít k sestrojení číslicového voltmetru, o tom si povíme v některém z dalších čísel AR.

Literatura

- [1] Kraus, K.: Aritmetická jednotka pro demonstraci činnosti číslicového počítáče. AR 3/69, str. 94 až 98.

Tab. 2. Odpory a vodivosti dekády v zapojení podle obr. 4

Poloha kontaktů				Hodnota		Poloha kontaktů				Hodnota	
k_4	k_3	k_2	k_1	R_{vysl} [Ω]	G_{vysl} [S]	k_4	k_3	k_2	k_1	R_{vysl} [Ω]	G_{vysl} [S]
0	0	0	0	∞	0,000	1	0	0	0	5,00	0,200
0	0	0	1	40,00	0,025	1	0	0	1	4,44	0,225
0	0	1	0	20,00	0,050	1	0	1	0	4,00	0,250
0	0	1	1	13,33	0,075	1	0	1	1	3,63	0,275
0	1	0	0	10,00	0,100	1	1	0	0	3,33	0,300
0	1	0	1	8,00	0,125	1	1	0	1	3,08	0,325
0	1	1	0	6,66	0,150	1	1	1	0	2,86	0,350
0	1	1	1	5,71	0,175	1	1	1	1	2,67	0,375

Platí pro zapojení podle obr. 4, kde značí:
0, nula – kontakt rozpojen
1, jednotka – kontakt spojen

STABILIZOVANÝ ZDROJ stejnoseměrného napětí

Jan Hájek

V článku je popsán jednoduchý stabilizovaný zdroj odolný proti zkratům, vhodný k napájení většiny běžných tranzistorových rozhlasových přijímačů. Bude však dobře sloužit i k opravářské práci nebo v amatérské laboratoři při zkoušení nových zapojení s tranzistory.

O stabilizátorech se Zenerovými diodami bylo již napsáno mnoho článků, jen málo jich však obsahuje konkrétní návod na stavbu stabilizovaného zdroje, což je pro praxi nejdůležitější.

A pokud se praktické návody vyskytnou, jde vždy o stabilizaci jednoho napětí a žádný z návodů nepočítá s jednoduchým získáním různých napětí, potřebných k napájení různých přístrojů, zejména rozhlasových přijímačů, u nichž se ustálila napájecí napětí 3 V, 6 V a 9 V.


Standardizace napájecích napětí umožňuje sestavit jednoduchý napájecí zdroj s výstupem pro tři nejběžnější napětí.

Princip funkce stabilizátorů je všeobecně známý a lze jej i s potřebnými teoretickými úvahami, výpočtem a příklady použití najít např. v literatuře [1], [2], [3], [6].

Popis zapojení

Princip zapojení je na obr. 1. Je to diferenciální stabilizátor ([1], str. 77) se dvěma Zenerovými diodami, jejichž Zenerovo napětí je U_1 a U_2 . Jsou napájeny ze společného zdroje stejnosměrného napětí U_N . Na výstupu dostáváme tři stabilizovaná napětí: U_1 , U_2 a jejich rozdíl $U_2 - U_1$.

Zvolíme-li napětí $U_1 = 6$ V a napětí $U_2 = 9$ V (což lze zajistit výběrem Ze-

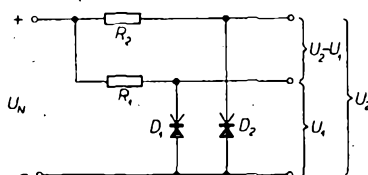

Obr. 1. Základní zapojení diferenciálního stabilizátoru

nerových diod), bude jejich rozdíl $U_2 - U_1 = 9 - 6 = 3$ V a to je právě třetí potřebné napětí pro napájení přenosných přijímačů. Jednoduchost získání napětí 3 V se však „platí“ horší stabilizací, neboť vnitřní odpor zdroje rozdílového napětí $U_2 - U_1$ je součtem vnitřních odporů stabilizovaných zdrojů napětí U_1 a U_2 .


Na obr. 2 jsou charakteristiky dvou Zenerových diod se Zenerovým napětím 6 V a 9 V. Zenerovu diodu se Zenerovým napětím 6 V lze vybrat z typů 1NZ70 nebo 2NZ70, s napětím 9 V z typů 4NZ70 nebo 5NZ70.

Příčný proud protékající Zenerovými diodami volíme podle toho, jaké máme požadavky na výstupní proud stabilizátoru. Většině přijímačů stačí k napájení proud menší než 100 mA, takže zvolíme proud Zenerovými diodami v rozmezí 100 až 150 mA. Pokud bychom potřebovali větší stabilizovaný proud, můžeme použít Zenerovy diody řady NZ70 bez chlazení až k hyperbole výkonové ztráty 1,25 W (na obr. 2 čárkovaně) nebo použít tabulky maximálních přípustných proudů bez chlazení nebo s dobrým chlazením [3].

Předřadný odpor vypočítáme přibližně z daného napětí stejnosměrného zdroje U_N při plném zatížení, Zenerova napětí použité diody U_Z a zvoleného příčného proudu I_Z :

$$R = \frac{U_N - U_Z}{I_Z}$$

Ztrátový výkon na odporu je dán požadavkem odolnosti stabilizovaného zdroje proti zkratům. Odpor musí být dimenzován tak, aby vydržel i trvalý

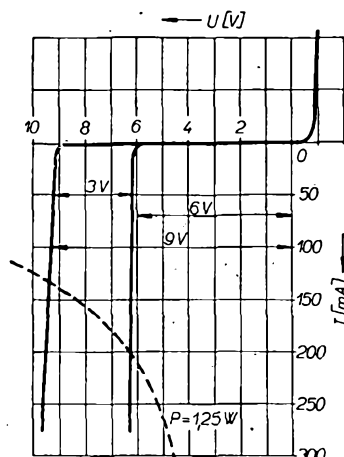

Obr. 2. Charakteristiky Zenerových diod s $U_Z = 6\text{ V}$ a $U_Z = 9\text{ V}$

zkrat na výstupu (kdy Zenerova dioda nepracuje, neboť je na ní nulové napětí). V tom případě je předřadný odpor připojen paralelně ke zdroji napájecího napětí U_N a protéká jím maximální zkratový proud stabilizátoru

$$I_{\max} = \frac{U_N}{R}$$

a proto výkon, na který musí být dimenzován, je:

$$P = I_{\max}^2 R = \frac{U_N^2}{R}$$


Zajímavým případem je zkrat v obvodu diferenciálního napětí $U_2 - U_1$, kde jsou spojeny paralelně nejen oba odpory, ale i Zenerovy diody D_1 a D_2 (obr. 1). Dioda s větším Zenerovým napětím v tomto případě nevede a druhou diodou protéká zvětšený proud, odpovídající paralelnímu spojení odporů R_1 a R_2 . Ani tento proud nesmí překročit maximální dovolený proud Zenerovy diody s menším Zenerovým napětím (je tedy dobré nešetřit na chlazení).

Velikost napájecího napětí U_N je vhodné zvolit co největší, aby bylo dosaženo co nejlepší stabilizace. Čím větší


Zenerovy diody byly vybrány s napětím přibližně 6 V a 9 V. Tři kondenzátory 68 nF blokují výstup proti pronikání vysokofrekvenčního rušení.

Na obr. 4 je celkové zapojení dvojitěho stabilizovaného zdroje ZZ2. Jsou to dva zcela samostatné zdroje, společně je jen síťové napájení, jištění a indikace. Transformátory jsou navinuty na jádrech EI25 × 25. Primární vinutí má 1 400 závitů drátu o $\varnothing$ 0,25 mm, sekundární 2 × 140 závitů drátu o $\varnothing$ 0,5 mm. Samozřejmě vyhoví i jiný podobný transformátor. Po dvoucestném usměrnění diodami KY702 je na kondenzátoru 1 000 $\mu\text{F}/25\text{ V}$ napětí 18 V při zatížení 0,3 A. Zenerovy diody a blokovací kondenzátory jsou stejné jako u zdroje ZZ1.


Zatěžovací, popř. přetěžovací charakteristiky jedné poloviny stabilizovaného zdroje ZZ2 jsou na obr. 5. Vidíme, že stabilizované napětí se v oblasti od 0 do 120 mA mění jen nepatrně, což vyhovuje napájení spotřebiče s kolísajícím odběrem až do odběru proudu kolem 120 nebo 140 mA. Při přetížení kteréhokoli výstupu klesá prudce napětí a ani při úplném zkratu nepřekročí proud únosnou míru (pro 9 V je to

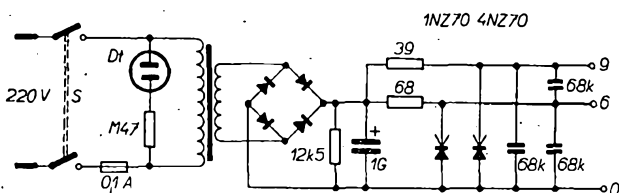

Obr. 3. Jednoduchý stabilizovaný zdroj ZZ1

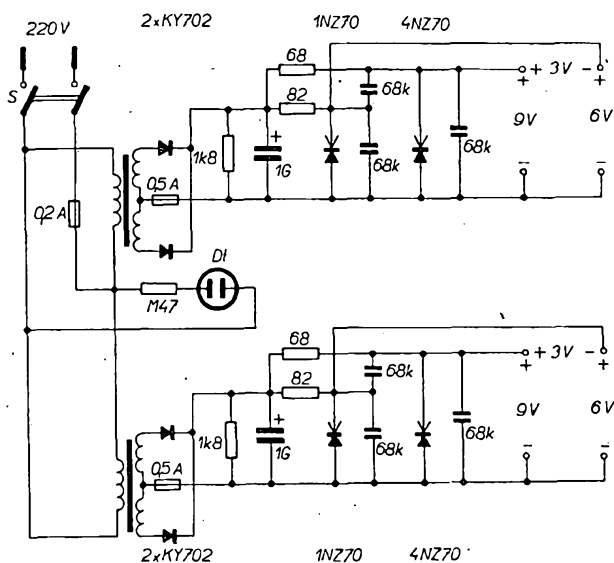

Obr. 4. Dvojitý stabilizovaný zdroj ZZ2

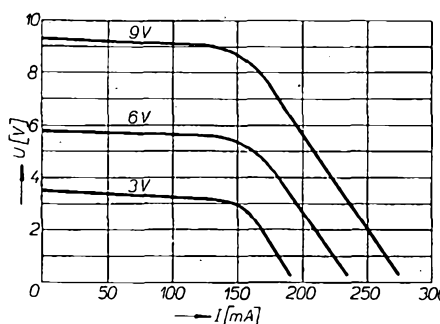


Obr. 5. Charakteristiky poloviny stabilizovaného zdroje ZZ2

je napětí U_N , tím větší jsou i odpory R_1 a R_2 a tím menší jsou zkratové proudy na výstupních svorkách. Zhoršuje se však současně celková účinnost stabilizovaného zdroje.

Zapojení

Na obr. 3 je schéma zapojení jednoduchého stabilizovaného zdroje ZZ1. Transformátor je navinut na jádře M17 × 20, primární vinutí má 3 100 závitů drátu o $\varnothing$ 0,15 mm a sekundární vinutí 320 závitů drátu o $\varnothing$ 0,4 mm. Indikační doutnavka je telefonní typ (TEL 15—03, výroba NDR) a má ochranný odpor 0,47 M Ω . K dvoucestnému usměrnění jsem použil selén v Graetzově zapojení. Odpor 12,5 k Ω slouží k vybíjení kondenzátoru 1 000 $\mu\text{F}/25\text{ V}$.

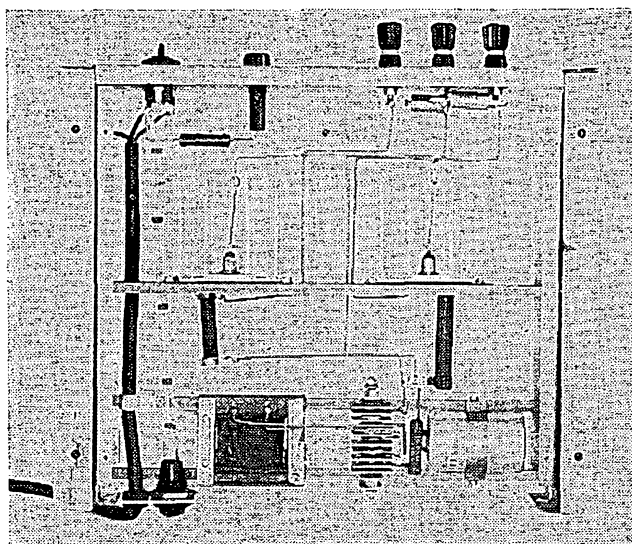


Obr. 6. Zdroj v panelové konstrukci









např. asi 280 mA, pro ostatní napětí ještě méně).

Konstrukce

Jednoduchý stabilizovaný zdroj ZZ1 je vestavěn do panelové konstrukce [4] velikosti jedné panelové jednotky (obr. 6). Transformátor, držák síťové pojistky, selénový usměrňovač a elektrolýtický kondenzátor jsou upevněny úhelníky na dvou nosných rozpěrných tyčkách v zadní části jednotky. Na dalších dvou čtyřhranných tyčkách jsou izo-

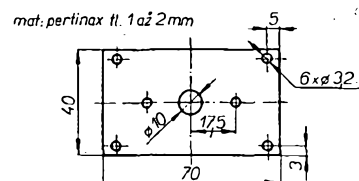

Obr. 7. Izolační nosníky

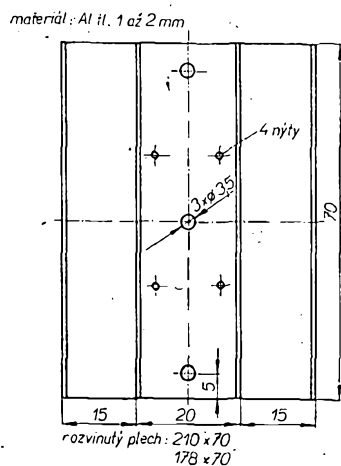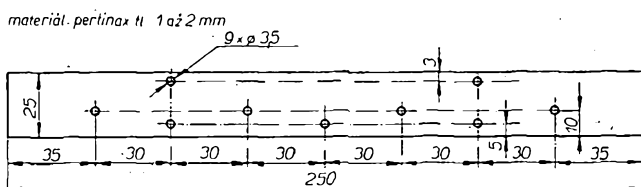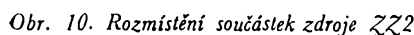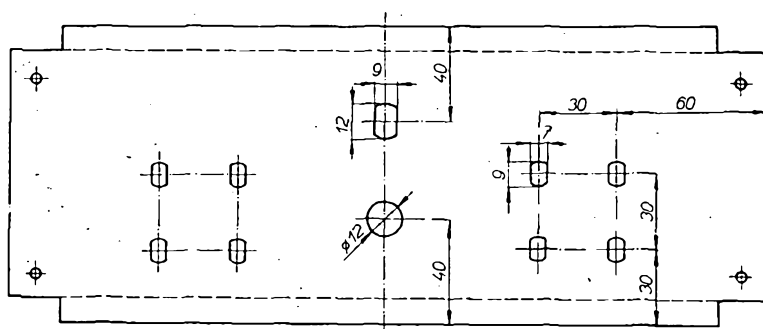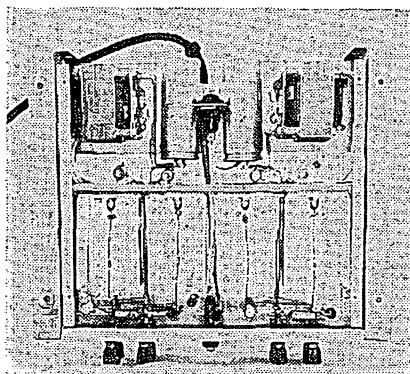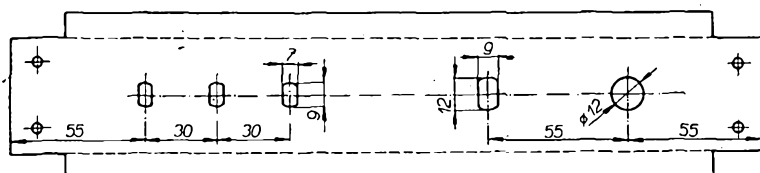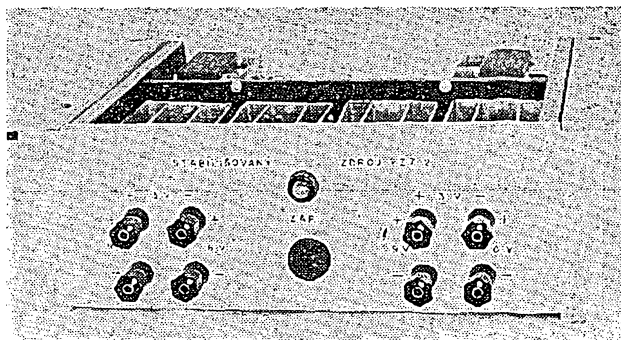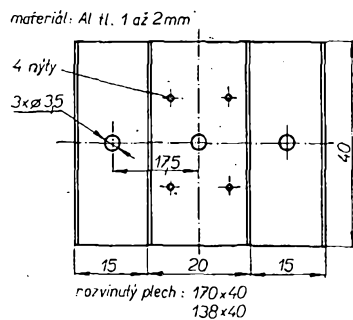

transformátoru; v mém případě je to $75 \times 60 \text{ mm}$.

Na panelu je osm přístrojových zdiřek, objímka kontrolní doutnavky *Dr* a dvoupólový síťový spínač (obr. 13). Velikosti a rozmístění otvorů na panelu ZZ2 jsou na obr. 14.

Oba zdroje jsou shora i zespodu kryty hliníkovým plechem s řadami děr pro chlazení.

Konstrukce přístrojů není náročná na toleranci součástek a ke stavbě lze po-

užít nejrozumnější materiál i součástky,
které máme k dispozici.

Doplňky

Užitečným doplňkem, oceňovaným hlavně při opravářské praxi, je dvojité kabel, zakončený na jedné straně různobarevnými banánky a na druhé „pantentkami“ pro připojování destičkových baterií.

Jinou potřebnou maličkostí pro měření odběru přístroje je dvouzdička k připojení miliampérmetru s kousky kablíku, zakončenými z obou stran opět „patentkami“ z miniaturních baterií.

Pro ty zájemce, kteří chtějí popísaný zdroj postavit a nemají možnost výroby mechanických dílů, nabízí zákazkovou výrobu jednotlivých částí nebo i celého přístroje Družstvo elektronických služeb, Praha 1, pošt. příhr. 488, které dodává i socialistickým organizacím na fakturu.

Literatura

- [1] *Horna, O.; Fibich, Z.; Šmaha, J.*: Zenerovy diody. Praha: SNTL 1966.
- [2] *Karpov, N. I.*: Polovodičové stabilizátory napětí. SNTL: Praha 1967.
- [3] *Schliksbier, E.*: Československé Zenerovy diody. AR 2/63.
- [4] *Hájek, J.*: Panelová konstrukce. AR 3/69.
- [5] *Čermák, J.*: Skládání chladičů pro tranzistory a diody. AR 3/68.
- [6] *Folk, J.*: Zapojení se Zenerovými diodami. AR 5/68.


MERIC

odporů a kapacit

Miroslav Chudoba

Popisovaný měřič RC je jedním z jednoduchých přístrojů v můstkovém zapojení s napájením 50 Hz, který novým řešením předčí dosud publikované přístroje tohoto druhu. Přes značnou jednoduchost lze s ním obsáhnout velký rozsah měření: $1\ \Omega$ až $4\ \text{k}\Omega$, $350\ \Omega$ až $100\ \text{k}\Omega$; $0,3\ \mu\text{F}$ až $10\ \mu\text{F}$, $10\ \mu\text{F}$ až $300\ \mu\text{F}$.

Je možné měřit kondenzátory pro všechna napětí, neboť napětí na měřicích svorkách nepřesahuje 2 V. Předností měřiče je snadná čitelnost na stupnici kapacit, kde nula je totožná s nulou klidovou a průběh stupnice jde směrem doprava. V měřiči vyhoví robustní měřidlo $1\ \text{mA}/100\ \Omega$, může však být i citlivější – pak lze při větším napájecím napětí obsáhnout několik dekád, např. měření $1000\ \text{pF}$. Přístroj umožňuje měřit kondenzátory v obvodech bez odpojení (se zátěží do $100\ \Omega$) na rozsahu $10\ \mu\text{F}$ až $300\ \mu\text{F}$. K měřiči může být připojen i kondenzátor omylem nabitý až do napětí 400 V. Napájecí transformátor stačí velmi malý, s průřezem jádra $13 \times 12\ \text{mm}$ a sekundárním napětím 6 V/100 mA. Funkční schéma je na obr. 1.

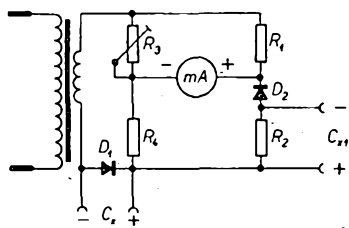

Obr. 1.

Můstek tvoří odpory R_1 až R_4 a na nulu se vyrovnává (i s ohledem na odpor diody D_2) proměnným odporem R_3 .

Měření na nižším rozsahu kapacit

Prochází-li proud diodou D_1 v prostupném směru, např. při horní kladné polovině periody, prochází i diodou D_2 a je-li můstek vyrovnán, je na měřidle nulové napětí bez ohledu na to, je-li na svorkách C_x přiložen měřený kondenzátor. Při změně polarity proudu v další půlperiodě přestanou diody D_1 a D_2

vést a není-li přiložen měřený kondenzátor, ukazuje ručka měřidla opět nulu. Je-li však na svorky C_x přiložen měřený kondenzátor, prochází jím podle velikosti kapacity nabíjecí proud záporné poloviny periody. Tento proud však neprochází celým můstkem, ale jen přes odpory R_1 , R_3 a R_4 , takže (podle velikosti nabíjecího proudu) ručka měřidla ukáže výchylku úměrnou kapacitě měřeného kondenzátoru. Kondenzátor se vybíjí v další kladné půlperiodě přes sekundární vinutí transformátoru a můstek. Celý cyklus se opakuje za stále výchylky měřidla. Tato měřicí metoda využívá k měření kapacity pulsujícího proudu (jedné půlperiody) s můstkovým vyrovnáním nuly měřidla při druhé půlperiodě (přes diodu D_2).


Měření na vyšším rozsahu kapacit

Je-li měřený kondenzátor připojen na svorky C_{x1} , je princip měření jiný, neboť nabíjecí napětí je menší (asi 1 V) vlivem děliče můstku z odporů R_1 , R_2 a odporu diody D_2 (svorky C_{x1} jsou připojeny paralelně k odporu R_2). Měřicí můstek se vyrovnává přes diodu D_2 (při napájení pulsujícím proudem). Měřený kondenzátor způsobuje svým nabíjecím proudem nerovnováhu můstku a tím výchylku ručky měřidla.


Vhodným navržením odporů můstku R_1 až R_4 , zvětšením sekundárního napětí transformátoru nebo vyšším kmitočtem než je kmitočet sítě 50 Hz a vhodnou ochranou měřidla proti přetížení při zkratu svorek (např. připojenou křemíkovou diodou 32NP75 paralelně k měřidlu) je možné měřit na svorkách C_x i malé kapacity od $10\ \text{nF}$, popřípadě i menší. Při zkratu svorek C_x a C_{x1} by nemělo být přetížení měřidla větší, než je dvojnásobek plné výchylky (není-li použita vhodná ochrana). Proto je výhodné zjistit před měřením kapacity svod kondenzátoru ohmmetrem. K to-

muto účelu je do měřicího přívodu vložena dioda D_3 (obr. 2). Ohmmetr se sice v tomto případě napájí pulsujícím napětím, to však pro běžnou potřebu nevadí – účelem ohmmetru je v tomto případě hlavně měření svodu kondenzátoru.


Měřič podle obr. 2 má sekundární vinutí transformátoru s napětím 5 V. Toto napětí se jednoduše usměrňuje a pulsujícím napětím se napájí můstek složený z odporů R_1 , R_2 , R_3 , R_4 . Odporový trimr P_2 slouží k vyrovnání nuly zapnutého přístroje (přes odpor R_5). Měřicí rozsah do $10\ \mu\text{F}$ se seřizuje na plnou výchylku odporem R_6 , ovšem na úkor počáteční citlivosti tohoto rozsahu. Měřený kondenzátor se připojuje na svorky + a C_x přes běžný dvojitý páčkový přepínač P_1 a přes odpor R_7 k diodě D_1 . Odpor R_7 slouží jako ochranný odpor pro diodu D_1 , aby v případě měření nabitého kondenzátoru nemohla být zničena. Při měření na rozsahu $10\ \mu\text{F}$ (páčka přepínače P_1 nahoře) je potenciometr P_1 vytočen doprava (je zkratován). Potenciometr P_1 slouží k měření kondenzátorů na rozsahu do $300\ \mu\text{F}$, a to do činné zátěže $1\ \text{k}\Omega$ v měřeném obvodu. Jinak je i zde P_1 zkratován, neboť zátěž $1\ \text{k}\Omega$ způsobuje jen zanedbatelnou nepřesnost měření. Na rozsahu $300\ \mu\text{F}$ (páčka přepínače dole) je měřený kondenzátor připojen přes přepínač P_2 k odporu R_8 , který v sérii s diodou D_2 tvoří jednu větev vyváženého můstku. Jedna poloha přepínače P_1 vyřazuje na rozsahu $300\ \mu\text{F}$ odpor R_6 . Měření odporů je zaměřeno hlavně na zjištění svodu měřeného kondenzátoru, proto je svorka R_x vedena přes diodu D_3 , takže kondenzátor se jen nabije; projeví se to znatelným kývnutím ručky měřidla, která pak ukazuje jen svod měřeného kondenzátoru. Svorka + je společná pro měření kapacit i odporů. Odpor R_8 je ručně navinut odporovým drátem na jakémkoli keramickém odporovém tělísku a má takový odpor, aby při zkratovaných svorkách + a R_x na rozsahu $300\ \mu\text{F}$ ukazovala ručka měřidla plnou výchylku, což je nula při měření odporů. V tomto případě je měřicí rozsah od nuly do $3\ \text{k}\Omega$, a to po $1\ \Omega$ do $20\ \Omega$, po $5\ \Omega$ do $100\ \Omega$, dále po $10\ \Omega$, $50\ \Omega$, $100\ \Omega$.

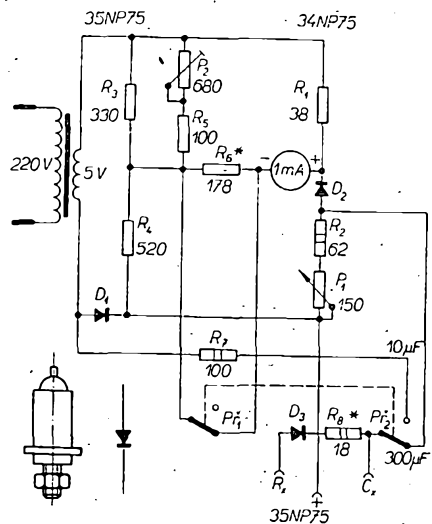

Obr. 2.

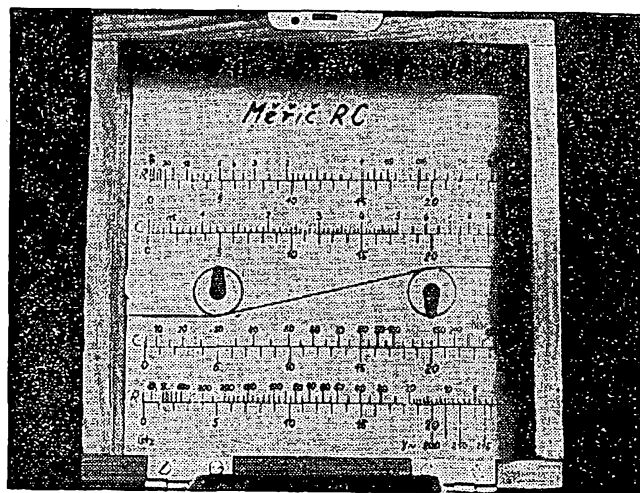

Obr. 3.

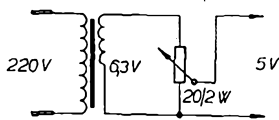

Obr. 4.


a 1 k Ω . Při přepnutí páčky přepínače nahoru, tj. na rozsah 10 μ F, je měřicí rozsah od 0,3 k Ω do 100 k Ω . Ve zhotoveném měřiči jsem na měřidlo ponechal původní stupnici s 25 dílků a všechny čtyři nové porovnávací stupnice jsem nakreslil tuší na pauzovací papír s bílým podložením a překryl organickým sklem. Stupnice je na obr. 3, na němž je vidět i oddělení horní a dolní poloviny lomenou čarou s vyznačením polohy páčky přepínače. Při zhotovování stupnic je nejlépe nakreslit na bílý list formátu A4 pod sebou čtyři stupnice podle dělení stupnice použitého měřidla. Na tyto stupnice pak podle měření známých odporů a kapacit vyznačíme tužkou naměřené hodnoty a poopravíme pravidelnost stupnice v odstupu dílků. Pro přesnější cejchování stupnice kapacit je lépe použít papírové kondenzátory, které mají menší výrobní toleranci než kondenzátory elektrolytické.

Dolní stupnice ohmmetru (do 3 k Ω) slouží současně ke kontrole síťového napětí. Při zkratovaných svorkách + a R_x znamená nula na měřidle napětí 220 V, při poklesu síťového napětí jde značení až do 200 V. Tato úprava je výhodná v těch oblastech, kde je napětí poměrně stálé a kolísá jen v malých mezích; kde tomu tak není, je výhodnější úprava podle obr. 4. V tomto případě se měřič

napájí ze sekundárního vinutí transformátoru nejméně 6,3 V/0,5 A (např. zvukový transformátor 8 V) přes potenciometr asi 20 Ω /2 W, jímž se před měřením nastaví maximální výchylka při zkratovaných svorkách + a R_x (pak ovšem odpadá kontrolní měření síťového napětí). Jsou-li při jiných měřicích rozsazích svorky zkratovány, vychýlí se ručka měřidla až na doraz s přijatelným přetížením měřidla. Při použití většího napájecího napětí k měření menších kapacit je nejlépe použít ochrannou diodu. Zkušebně jsem použil napájecí napětí 14 V st a přístroj DU10 na rozsahu 300 mV, kde bylo možné měřit kapacity od 20 nF.

Diody mohou být libovolné, musí však mít co nejmenší odpor v propustném směru. Ve vzorku to byly D_1 , D_3 – 35NP75 a D_2 – 34NP75.

K měření elektrolytických kondenzátorů bez vypojení z obvodu se zátěží do 100 Ω je v měřiči potenciometr P_1 150 Ω , jehož knoflík nebo zářez na hřídeli ukazuje na malé stupnici nastavený odpor podle činné zátěže v měřeném obvodu. Stupnici pro P_1 ocechujeme tak, že na svorky + a C_x připojíme postupně odpory od 1 k Ω až do 100 Ω , potenciometrem P_1 vždy vyrovnáme výchylku ručky měřidla na nulu a pak na malé stupnici podle nastavené polohy potenciometru P_1 vyznačíme hodnotu. Vyznačené hodnoty dostačují s odpory 1 k Ω , 500 Ω , 300 Ω , 200 Ω , 150 Ω , 140 Ω , 130 Ω , 120 Ω , 110 Ω , 100 Ω . Máme-li např. změřit kapacitu dvojitého elektrolytického kondenzátoru s činnou zátěží 300 Ω mezi oběma polovinami kondenzátoru (obr. 5), postupujeme tak, že

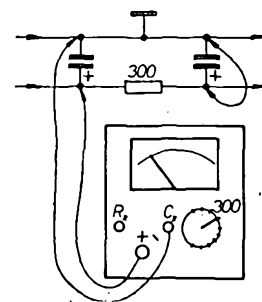

Obr. 5.

jeden elektrolytický kondenzátor zkratujeme; tím se vyloučí jeho kapacita a současně se vytvoří činná zátěž 300 Ω . Pak nastavíme na potenciometru P_1 odpor 300 Ω , připojíme kondenzátor k měřiči a ručka měřidla ukáže měřenou kapacitu. Stejně postupujeme i u druhé poloviny elektrolytického kondenzátoru.

Bylo by možné volit i takovou úpravu, při níž by byl můstek nejprve napájen stejnosměrným proudem (ne pulsuji-cím) s vyrovnaním ručky měřidla na klidovou polohu potenciometrem P_1 , a dalším postupem, jak byl popsán. Výhoda by byla v tom, že nemusíme znát velikost zatěžovacího odporu a že by odpadla stupnice potenciometru P_1 . Potenciometr P_1 je třeba volit takový, aby v jeho nulové poloze byly vývody přímo spojeny bez jakéhokoli odporu.

Sestavení měřiče je jednoduché a nenáročné. Použijeme-li k regulaci sekundárního napětí potenciometr 20 Ω , může být trimr P_2 vestaven v měřiči mimo čelní desku.

Tranzistorový hledač kovových předmětů

Přístroj na obr. 1 umožňuje vyhledávání kovových předmětů až do hloubky 60 cm. Jeho citlivost je taková, že určí místo, kde je v hloubce do 10 cm kovový předmět o $\varnothing$ asi 1,5 až 2 cm.

Hledač se skládá z oscilátoru pevného kmitočtu (T_1) a oscilátoru proměnného kmitočtu (T_2); výstup z obou oscilátorů se vede na detektor – směšovač (D_1) a přes filtr na nf zesilovač.

Přiblíží-li se hledací cívka L_2 do blízkosti kovového předmětu, změní se kmitočet oscilátoru T_2 , změna kmitočtu se projeví zázněm ve sluchátkách – to je princip, na němž zařízení pracuje.

Při konstrukci podobných zařízení závisí výsledek především na uspořádání hledací cívky. Podle originálu měla hledací cívka L_2 40 + 10 závitů drátu o $\varnothing$ 0,2 mm CuP. Přívod k přístroji je kabelem dlouhým asi 120 cm (nesmí být

kroucený). Hledací cívka je navinuta ve tvaru obdélníku o stranách 12,5 $\times$ 22,5 cm a umístěna na izolační podložce, na níž jsou ve středu cívky také kondenzátory C_6 a C_5 (82 pF a trimr 100 pF).

Cívka oscilátoru pevného kmitočtu má 115 závitů drátu o $\varnothing$ 0,16 mm CuP s odbočkou na 15. závit od studeného (spodního) konce. Cívka je navinuta na kostičce o $\varnothing$ 7 mm s ferokartovým jádrem.

Při uvádění do chodu je třeba nastavit kmitočet obou oscilátorů tak, aby při položení hledací cívky na zem (bez kovových předmětů v její blízkosti) byl zázněj blízký nule. Kondenzátorem C_5 se nastavuje nejhlasilější možný zázněj na výstupu nf zesilovače.

Při přítomnosti kovových předmětů v dosahu citlivosti přístroje se ze sluchátek ozve nižší nebo vyšší tón než při chodu naprázdno. –Mi–

Rozdělení amatérských pásem VKV a UKV

Na konferenci IARU 5. až 7. května 1969 v Bruselu bylo schváleno toto rozdělení pásem:

Pásmo 2 m

- 144,00 až 144,15 MHz – jen CW.
- 144,15 až 145,85 MHz – všechny druhy provozu.
- 145,00 MHz – volací kmitočet, především pro mobilní radiostanice.
- 145,85 až 145,95 MHz – družice a převaděče.
- 145,95 až 146,00 MHz – majákové vysílače.

Pásmo 70 cm


- 432,00 až 432,10 MHz – jen CW.
- 432,10 až 433,45 MHz – všechny druhy provozu.
- 433,45 až 432,50 MHz – majákové vysílače.
- 433,50 až 440,00 MHz – amatérská televize.

Kmitočty kolem 432,15 MHz jsou určeny především pro provoz SSB.

Pásmo 24 cm

- 1 296,00 až 1 296,15 MHz – jen CW.
- 1 296,15 až 1 297,95 MHz – všechny druhy provozu.
- 1 297,95 až 1 298,00 MHz – majákové vysílače.

Při provozu F3 (kmitočtová modulace) je předepsán modulační index 1, přičemž nf šířka pásma má být 3 kHz. –Mi–

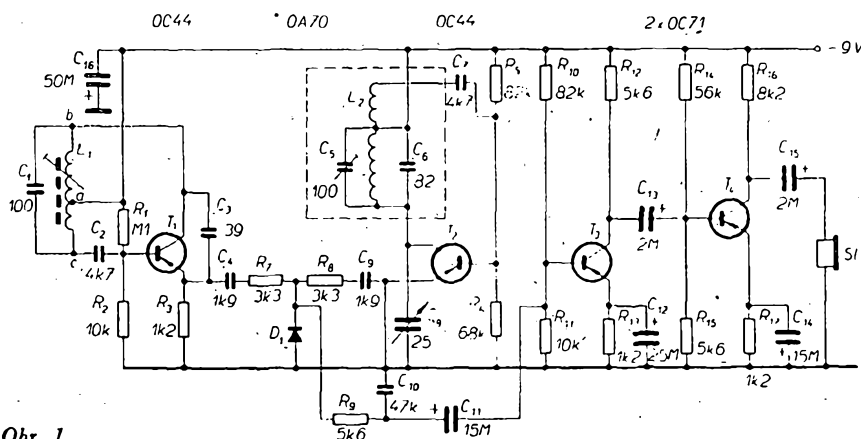

Obr. 1.

KONVERTOR PRO AMATÉRSKÁ PÁSMÁ

Ing. Jiří Peček, OK2QX


Mezi radioamatéry-vysílači se trvale projevuje citelný nedostatek kvalitních přijímačů pro amatérská pásma. Inzeráty sice občas nabízejí velmi dobré přijímače, taková koupě je však jednak riskantní – případnou závadu obvykle nezjistíme běžnou prohlídkou – jednak znamená značný finanční výdaj. Při zvýšeném výkonu vysílače se potom nekvalitní přijímací zařízení plně projeví. Zjistíme totiž, že nás volají stanice, které v šumu málo citlivého přijímače prostě nemůžeme přechytit. Pak nezbývá, než se rozhodnout mezi dvěma možnostmi – buďto koupit, nebo postavit lepší zařízení.

Přijímač náročného amatéra musí splňovat alespoň tyto požadavky: příjem CW a SSB, odpovídající přepínatelná šířka pásma, co nejpřesnější čtení kmitočtu, dokonalá stabilita, možnost provozu BK, minimální šum, dobré potlačení zrcadlových kmitočtů, velké zesílení, odolnost proti křížové modulaci a odolnost proti zmenšení citlivosti, pracuje-li v blízkosti přijímaného kmitočtu silný vysílač. Tento jev nastane tehdy, projde-li vstupními obvody kromě přijímaného signálu (slabého) i druhý, velmi silný signál, který vybudí první mřížku elektronky na průtok mřížkového proudu. Tím se posune pracovní bod v zesilovači až k dolnímu ohybu jeho převodové charakteristiky, kde elektronky pracují s mnohem menší strmostí než ve třídě A.

Stavba celého přijímače, který by splňoval všechny tyto požadavky, je velmi náročná a mohou se k ní rozhodnout jen skutečně vyspělí technici. Není však ani dnes nouze o některý z inkurantních přijímačů, který splní část těchto požadavků. Jsou to např. M.w.E.c., EZ6 nebo EL10. Mají výbornou stabilitu, čtení kmitočtu s přesností větší než 1 kHz, vhodnou šířku pásma, možnost příjmu CW, AM (u některých je vhodné pro příjem SSB signálů upravit zapojení BFO a detektoru) a umožňují provoz BK. Postavit k takovému přijímači dokonalý konvertor není již tak složité.

Zaměříme se nyní na to, jak zajistit u konvertoru splnění zbývajících požadavků. Stabilitu a možnost přesného čtení kmitočtu na „mezifrekvenčním“

přijímači zajistíme použitím oscilátoru řízeného krystalem. Dnes již obstarávání krystalů nedělá takové potíže; pro pásmo 7 a 14 MHz je možné použít krystaly z RM31 a také prodejna Radioamatér v Praze nabízí poměrně levné krystaly různých kmitočtů. Velké zesílení zajistí dostatečný počet vř. zesilovačů, odolnost proti křížové modulaci jednak výběr vhodných elektronek, jednak velká selektivita vstupních obvodů, která současně umožní dobré potlačení zrcadlových kmitočtů a částečně i odladění blízkých silných vysílačů.

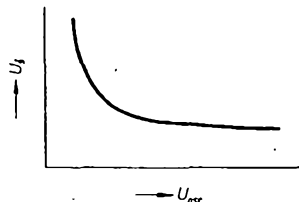

Obr. 1. Závislost šumového napětí směšovače na velikosti napětí z oscilátoru


Největší potíže budeme mít při stavbě a uvádění do provozu s šumem konvertoru. Obvykle se zdůrazňuje, že hlavním zdrojem šumu je vstupní elektronka. Podívejte se však např. na přijímač Lambda V, který je běžně na kolektivních stanicích. Zapněte přijímač, a pak postupně vyjímajte jednotlivé elektronky, počínaje vstupní. Zjistíte, že hlavním zdrojem šumu je až druhý směšovač-oscilátor, osazený elektronkou 6H31. Tato elektronka má dvě stínící

mřížky, kolem nichž dochází k náhodnému kolísání proudu elektronů. Proti pentodě je kolísání proudu dvojnásobné, přibližně dvojnásobný bude i šum. Kromě toho se zde vyskytují ještě další vlivy, které šum zvětšují. Lze početně odvodit, že šumové napětí je nepřímo úměrné strmosti. U směšovacích elektronek musíme vždy počítat s konverzní strmostí, která je asi čtyřikrát menší než strmost elektronky pracující jako zesilovač. To znamená čtyřnásobné zvětšení šumu proti stejné elektronce pracující jako zesilovač. V tomto zapojení pracuje směšovací elektronka současně i jako oscilátor a část oscilačního napětí se dostává i na řídicí mřížku. To umožňuje nežádoucí aditivní směšování, které v tomto zapojení působí proti směšování multiplikativnímu. Směšovací strmost klesá asi na polovinu hodnoty, jakou by měla tatáž elektronka s odděleným oscilátorem. Vidíme tedy, že použité zapojení je nevhodnější.

Velikost šumu směšovacích elektronek ovlivňuje i velikost napětí přiváděného z oscilátoru. Se zmenšováním tohoto napětí vzrůstá šum. Průběh se dá znázornit grafem (obr. 1).

Trioda má menší šum; její nevýhodou je však malý vnitřní odpor, který tlumí první obvod mř. pásmového filtru. Pentoda je z hlediska šumu horší než trioda, přesto však mnohem výhodnější než všechny ostatní vícemřížkové elektronky.

Podívejme se nyní na zapojení oscilátoru a směšovače v navrženém konvertoru. Pentoda elektronky ECF82 (nebo 6Φ1Π) pracuje jako oscilátor; krystal je zapojen mezi druhou a první mřížkou. V tomto zapojení spolehlivě kmitají všechny krystaly od 1 MHz do 30 MHz, což jsou kmitočty pro náš případ postačující. V anodě je rezonanční obvod laděný na základní kmitočet krystalu nebo jeho dvojnásobek. Násobení třikrát jsem prakticky nevyzkoušel. Vazební cívkou se přes kondenzátor 1 nF přivádí oscilační napětí do katody triodového systému, který pracuje jako směšovač. Přijímaný signál přichází na mřížku triody z vř. zesilovače. Anoda je připojena ke zdroji kladného napětí přes tlumivku a mř. signál z ní odebíráme přes kondenzátor 1 nF. Jde tedy o aperioidický směšovač. Kdo má přijímač Lambda V, může takto zapojit její druhý směšovač. Nejvíce práce dá vytváření většího otvoru pro novalovou

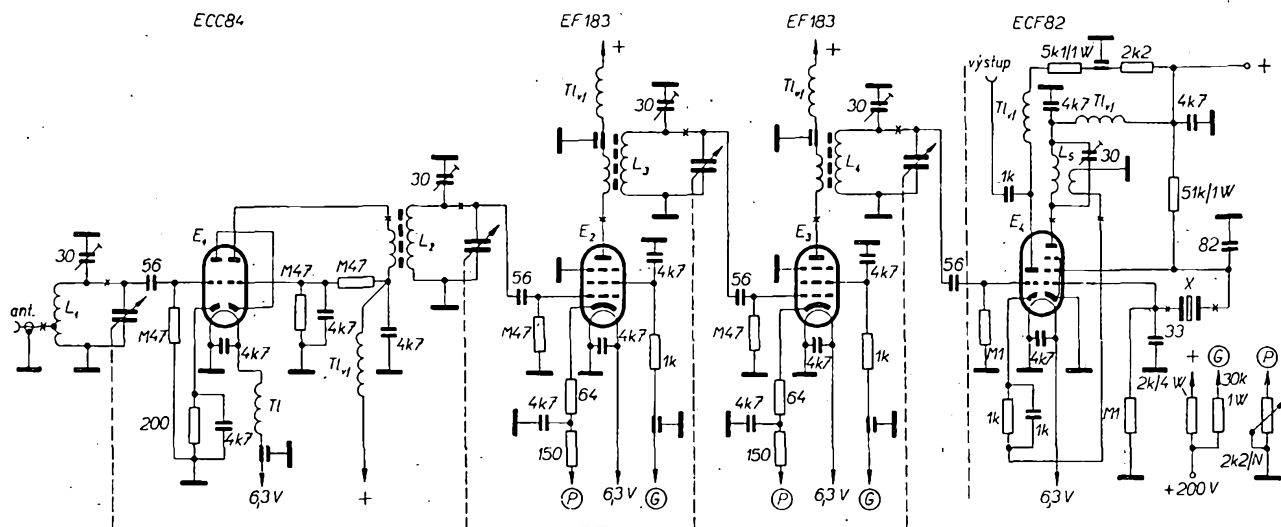

Průchodkové kondenzátory mají kapacitu 1 000 až 6 800 pF; tlumivka ve žhvení E₁ má 20 záv. drátu ø 0,2 mm CuP na ø 3 mm; vř. tlumivky mají indukčnost 1 až 2,5 mH, místa přepínání cívek pro jednotlivá pásma jsou označena křížky

Obr. 2. Schéma konvertoru

objímku elektronky, jinak je přestavba jednoduchá. Po zapojení zjistíte, že šum se zmenšil na přijatelnou míru a uděláte-li i další úpravy v AR již popisované (zlepšení citlivosti, úprava pro provoz BK), budete jistě spokojeni. Při uvádění do chodu nejprve „předladíme“ obvod v anodě oscilátoru pomocí GDO na potřebný kmitočet, po zapnutí jej doladíme jádrem (údaje cívek jsou v popisu konvertoru pro příjem v pásmu 14 MHz).

Vyřešili jsme tedy směšovač a oscilátor, zbývají stupně vř. zesílení. Má-li směšovač správné pracovní podmínky, má smysl hovořit i o šumu vstupních elektronů.

U vř. zesilovače je šumové číslo nejvíce závislé na jeho prvním stupni. Zde je nejvýhodnější poohlédnout se po některém zapojení známém z techniky VKV. Optimální se zdá být kaskádové zapojení dvou triod, které se vyznačuje dostatečným zesílením a stabilitou i dobrými šumovými vlastnostmi. Připomeňme si ještě, že zesílení nezávisí u tohoto zapojení na strmosti druhé elektronky. Čím je však strmost druhé elektronky větší, tím větší bude i stabilita kaskádového zesilovače. Zesílení kaskády je dáno vztahem

$$A = S_1 Z_2,$$

kde S_1 je strmost první triody a Z_2 impedance obvodu v anodě druhé triody. V klasickém zapojení je mezi mřížkou první a katodou druhé elektronky zapojena neutralizační cívka, která omezuje vliv záporné zpětné vazby a tedy zvětšuje zesílení. Kaskáda zesiluje v zapojení podle schématu asi pětikrát, což pro daný případ stačí.

Před stavbou konvertoru se musíme rozhodnout, postavíme-li zařízení jen pro jedno (nejvíce používané) pásmo – což je nejjednodušší – nebo pro všechna pásma. Zapojení tohoto konvertoru pro pásmo 14 MHz je výsledkem práce OK2BBC, který mi konvertor půjčil na nějakou dobu k používání. Dnes již je v okrese Přerov těchto konvertorů v provozu několik. Uvedu některé možné varianty:

OK2BCJ používá pevně laděné obvody jen pro pásmo 14 MHz ($L_1 = 14\,040$ kHz, $L_2 = 14\,090$ kHz, $L_3 = 14\,015$ kHz, $L_4 = 14\,060$ kHz), stejně jako OK2KJU. OK2YF po několika zkouškách používá nyní pro každé pásmo zvláštní konvertor, přičemž vstupní obvod se ladí na střed přijímaného pásma; k ladění ostatních obvodů používá triál. Sám jsem použil běžný deskový přepínač s destičkami 2×6 poloh (je jich třeba šest) k přepínání cívek pro jednotlivá pásma. Ve schématu jsou křížky označeny body, v nichž se jednotlivé cívky přepínají.

Pro rozměry šasi bude rozhodující velikost ladícího kondenzátoru. Při použití kvartálu z FuGe 16 vyjdou rozměry šasi asi $50 \times 50 \times 180$ mm, stavíme-li konvertor jen pro jedno pásmo. Vhodným materiálem je pocínovaný železný plech tloušťky asi 0,6 mm, na který se výborně pájejí všechny zemní přívody. Do každého stupně zesilovače je třeba umístit stínící přepážku přes celou šířku šasi. Zhavení propojujeme stíněným vodičem.

Cívky by měly mít co největší jakost Q. Při použití běžných kostříček o $\varnothing 10$ mm s jádrem M7 je třeba pro

pásmo 14 MHz 22 závitů drátu o $\varnothing 0,4$ mm CuP. Doladovací kondenzátory jsem použil odvinovací 30 pF (přijdou levněji). Vstupní cívka má odbočku na 1 a 1/4 závitů od studeného konce, u L_2 a L_5 je vazba čtyřmi závity na studeném konci cívek, u L_3 a L_5 třemi závity na studeném konci cívek. Výhodné je nastavit předem rezonanci obvodů pomocí sacího měřiče; úprava závitů po vestavění cívek do konvertoru je prostěnanou montáž v jednotlivých stíněných boxech dost obtížná. Sám jsem použil inkurantní cívky na keramice o $\varnothing 15$ mm.

Pro pásmo 14 MHz CW a mezi-frekvenční přijímač EL10 použijeme např. krystal B90 z RM31 s kmitočtem 6 750 kHz. Anodový obvod oscilátoru naladíme na dvojnásobek, 13 500 kHz. 14 000 kHz je pak na značce 500 kHz u EL10.

Po zapojení součástek a osazení elektronikami (vstup ECC84, zesilovače EF89 nebo EF183, oscilátor a směšovač ECF82) nejprve doladíme pomocí GDO jednotlivé obvody na střed pásma při ladícím kondenzátoru vytočeném asi do

poloviny. Pak zapojíme zdroj žhavicího a anodového napětí a zjistíme, kmitá-li oscilátor. Doladíme cívku v anodovém obvodu oscilátoru do rezonance, výstup z konvertoru spojíme souosým kabelem se vstupní zdírkou přijímače a zapojíme anténu přímo na anodu elektronky E_3 . Při ladění přijímače v rozmezí 500 až 600 kHz již zaslechneme nějakou silnou amatérskou stanici a doladíme ji jádrem cívky L_4 na maximum. Takto postupujeme dále, až při připojení antény přímo na vstupní zdírkou doladíme všechny obvody. Přesnějšího naladění dosáhneme samozřejmě signálním generátorem. U obvodů s velkou jakostí Q poznáme pokles zesílení již při rozladění o 30 kHz.

Zájemcům o tento konvertor mohu poradit, aby si cvičně zapojili konvertor jen pro jedno pásmo, čímž získají přehled o vedení spojů a chování jednotlivých obvodů; případná stavba konvertoru pro více pásem pak bude snazší. Přesto bych chtěl zdůraznit, že v zapojení není žádný háček a že prakticky všechny dosud postavené konvertory pracovaly bez sklonů ke kmitání.

Úprava PŘIJÍMAČE R3

J. Vlčka

Přijímač R3 jistě stojí za úpravy, k nimž dal podnět článek ing. J. Pečka v AR 2/68 na str. 72. V této verzi – při použití strmých 6F32 – je třeba zvětšit sériový odpor k „živému“ konci potenciometru (napětí pro g_2) až na 100 k Ω . Jinak dochází k přebuzení zesilovače a regulace je možná jen v malém rozsahu. Shodně s autorem článku lze konstatovat, že je možné vynechat jeden mf stupeň a využít daného vř. zesílení. Než přikročíme k úpravám, upozorňuji na různé změny ve skutečných přijímačích proti schématu v AR 4/66, str. 22. Je to zablokování žhavení E_8 (BFO) kondenzátorem C_{74} (40 nF/160 V). Další změnu ukazuje obr. 1.


Během provozu často selže funkční přepínač. Vzhledem k jeho miniaturním rozměrům a malé naději na další dobrou provozní spolehlivost po opravě jej asi vyřadíme. Při síťovém napájení umístíme spínač buďto na bok části s vibrátorem (odpadnou pak zbytečné vodiče k přepínači a zpět), nebo použijeme mezišňurový spínač. Zbývá ovládat BFO a filtr CW. Rozhodneme-li se pro dále popisovanou úpravu BFO na tranzistorový, ušetříme odběr 0,175 A pro 6F32 a můžeme i při malém transformátoru trvale osvětlovat stupnici. Ušetříme tím tlačítkový spínač, který použijeme pro filtr CW. Abychom jej po dobu činnosti filtru nemuseli držet, můžeme přídělat aretaci. Otvor po původním funkčním přepínači zvětšíme a zamontujeme jednopólový páčkový spínač pro BFO.

Při použití R3 pro příjem SSB zapasíme často s nestabilitou BFO. Druhou otázkou je použití jiné detekce než pro SSB ne právě ideální detekce diodové. Nabízí se zde použití tranzistorového BFO (obr. 2). Schéma je jednoduché; tranzistor nemusí být typ KF504, je však dobře použít křemíkový tranzistor. Pro


mf kmitočet 452 kHz a $L = 1,24$ mH je výsledná kapacita sérioparalelní kombinace asi 100 pF. Jediným úskalím je snad cívka. V prototypu byla použita cívka z mf transformátoru, vinutá na hrnečku o $\varnothing 12$ mm. Vinutí je přímo na trnu bez kostříčky a tvoří je 260 závitů drátu o $\varnothing 0,1$ mm CuP (nebo s hedvábím). Pokud nenavínáte cívku křížově, indukčnost se změní. Nemáte-li možnost změřit indukčnost cívky, zapojte k ní provizorně doladovací trimr. Lze použít jakoukoli cívku z továrního mf transformátoru pro 452 až 468 kHz a potřebnou kapacitu vypočítat z Thomsonova vzorce.

Přestavba

Nejprve odstraníme všechny součástky z příslušné „komůrky“ přijímače. Protože kladný pól napájení povedeme


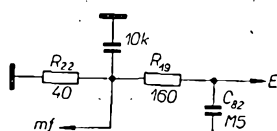


Obr. 1.

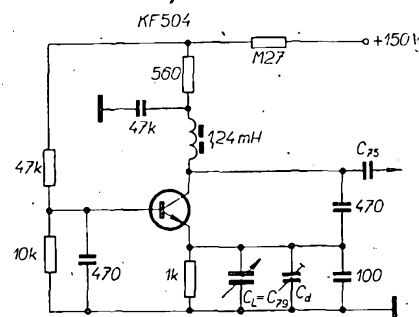

Obr. 2.

Obr. 14a. Zapojení modulatoru 40 W

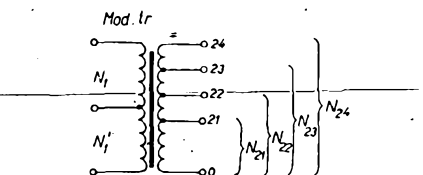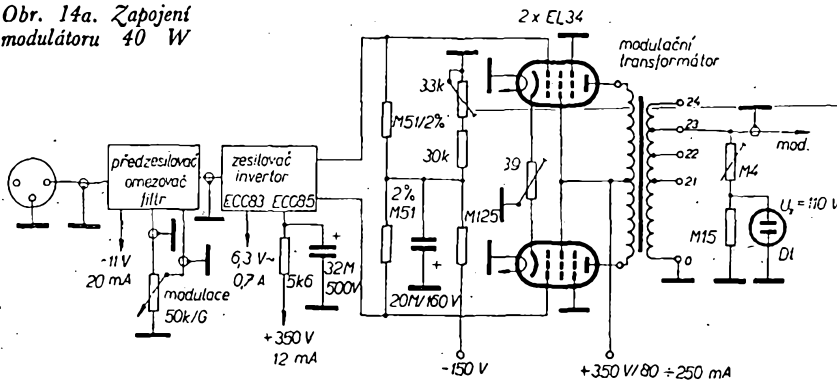

Obr. 14b. Schéma a údaje modulačního transformátoru:

jádro M23 (74 × 74 × 31 mm)
 N_1, N_1' 2 × 310 záv. drátu o $\varnothing 0,315$ mm CuP,
 N_2, N_2' 950 záv. drátu o $\varnothing 0,26$ mm CuP, imp. 8 k Ω
 N_3, N_3' 1 150 záv. drátu o $\varnothing 0,26$ mm CuP, imp. 12 k Ω
 N_4, N_4' 1 350 záv. drátu o $\varnothing 0,26$ mm CuP, imp. 16 k Ω
 N_5 1 500 záv. drátu o $\varnothing 0,26$ mm CuP, imp. 20 k Ω

měřících přístrojů je kontrolní žárovka (chod vysílače) a vpravo dole spínáček motoru chlazení.

Na obr. 17 je pohled na panel s vysílačem 1 296 MHz. Na obr. 18 je pohled na tentýž panel shora. Vpředu je zdvojevač 216/432 MHz, v zadu zdvojevač 432/1 296 MHz a uprostřed koncový stupeň 1 296 MHz. Vlevo v zadu je jeden z modulačních kondenzátorů. Uprostřed jsou elektronky budiče 216 MHz, který je na šasi zespodu.

Pohled na vysílač zespodu je na obr. 19. Vlevo nahoře je modulační tlumivka s kondenzátory. Uprostřed pod budičem 216 MHz jsou mřížkové odpory (potenciometry) stupňů s elektronkami LD12. Vpravo dole je vstupní konektor pro tranzistorový oscilátor.

Na obr. 20 je pohled do modulatoru a zdroje. Vlevo dole je modulační zesilovač, vedle elektronky EL34, uprostřed modulační transformátor a nahoře tři síťové transformátory (viz text).

Výpočty

Pro rezonanční obvody v anodách násobičů kmitočtu a výkonových zesilovačů jsou použity buď souosý dutinový rezonátor, nebo dutinový rezonátor z radiálního vedení. Při výpočtu těchto rezonátorů je třeba respektovat kapacitu $C_a = C_{ag}$ souosého vedení v samotné elektronce. Uvedeme stručně vztahy pro přibližný výpočet těchto dutinových rezonátorů.

Souosý dutinový rezonátor

Příklad takového dutinového rezonátoru je na obr. 5 (nahore). Jde o sériové zapojení dvou souosých vedení o různé charakteristické impedanci, které je schematicky nakresleno na obr. 21.

Vedení o délce l_a (1 cm) s charakteristickou impedancí Z_a (50 Ω) zakončené kapacitou C_a (2,5 pF) tvoří elektronka. Vnější vedení má délku l_1 a charakteristickou impedanci Z_1 . Podle vztahu

$$C'_a = C_a \frac{1 + \frac{1}{\omega C_a Z_a} \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} l_a}{1 - \omega C_a Z_a \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} l_a} \quad (1)$$

přepočteme kapacitu C_a na C'_a , která se jeví na konci vedení o délce l_1 (vnitřní odpor elektronky zanedbáváme, tj. impedanci na anodě elektronky bereme jako čistě kapacitní). Aby vedení o délce l_1 rezonovalo jako čtvrtvlnné souosé vedení, musí platit

$$\omega C'_a Z_1 = \cotg \frac{2\pi}{\lambda} l_1. \quad (2)$$

Ze vztahu (2) po dosazení za C'_a ze vztahu (1) snadno vypočítáme potřebnou délku l_1 při zvolené impedanci Z_1 a vlnové délce λ . Pro souosé vedení ($\epsilon = 1$) je dána vztahem



$$Z_1 = 138 \log \frac{D}{d}, \quad (3)$$

kde D je vnitřní průměr pláště souosého vedení a d vnější průměr vnitřního vodiče. Veličiny do těchto vztahů dosazujeme v jednotkách MKSA.


Toroidní dutinový rezonátor

Příklad tohoto rezonátoru je na obr. 5 (dole), přibližné náhradní schéma na obr. 22, kde kapacita C_a je reprezentována kapacitou vypočtenou podle vztahu (1) pro požadovanou délku vlny λ . Vstupní impedance radiálního vedení


Obr. 15a. Zapojení zesilovače a invertoru

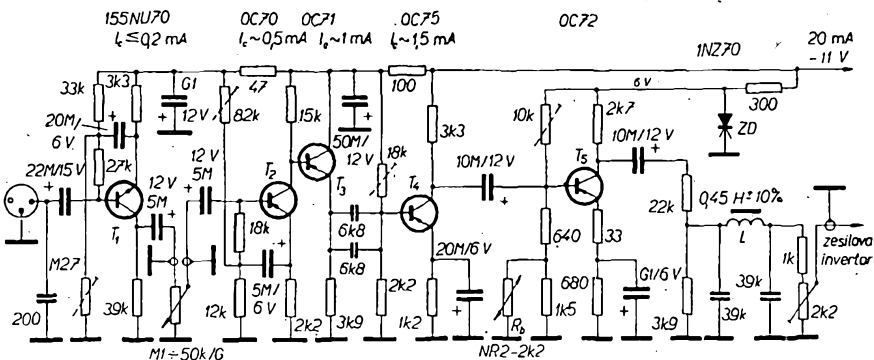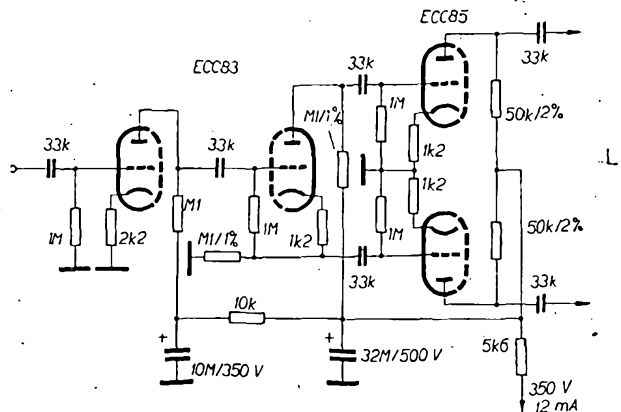


Obr. 15b. Předzesilovač, omezovač a filtr pro modulator

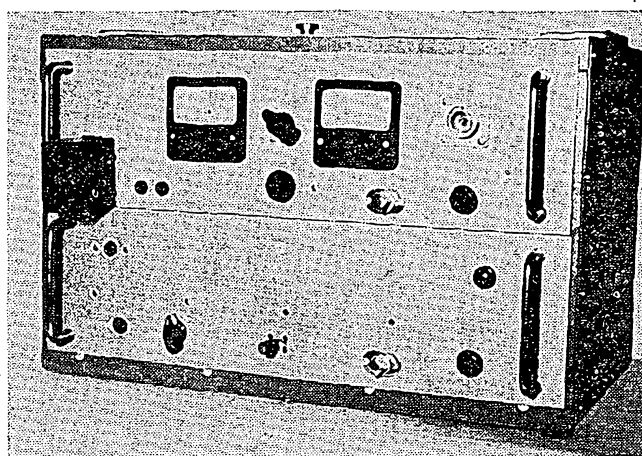

Obr. 16. Celkový pohled na vysílač 1 296 MHz

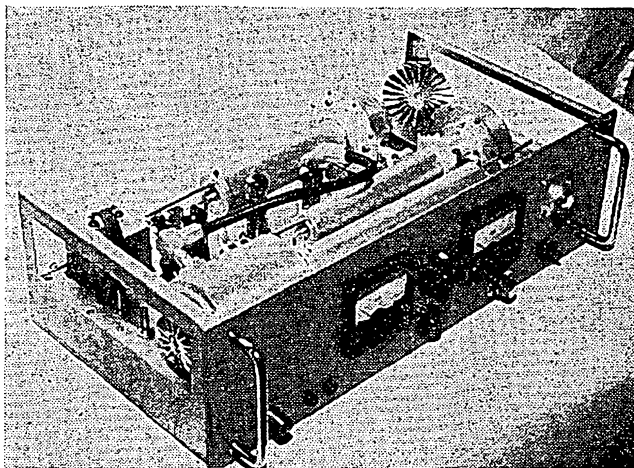

Obr. 17. Vyjmутý panel s vysílačem

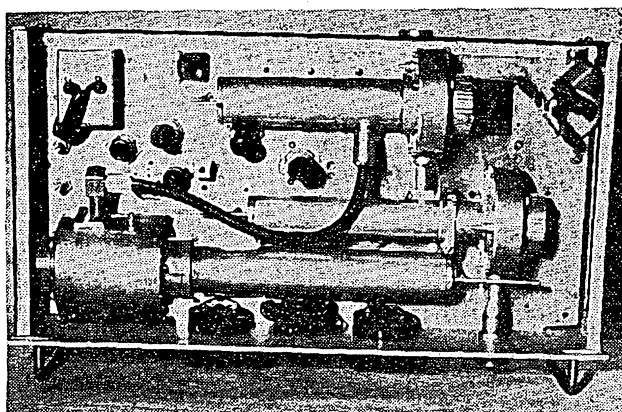

Obr. 18. Rozmístění dílů na šasi vysílače

nakrátko o poloměru R_o je v místě r_o

$$Z_{r_o} = j \frac{h}{2\pi r_o} 120 \pi \ln \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o, \frac{2\pi}{\lambda} R_o \right),$$

kde funkce $\ln \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o, \frac{2\pi}{\lambda} R_o \right)$ je tzv. malá radiální tangenta, daná vztahem

$$\ln \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o, \frac{2\pi}{\lambda} R_o \right) =$$

$$\frac{\left(\frac{2\pi}{\lambda} R_o \right) N_o \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o \right) - N_o \left(\frac{2\pi}{\lambda} R_o \right) J_o \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o \right)}{\left(\frac{2\pi}{\lambda} R_o \right) J_1 \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o \right) - J_o \left(\frac{2\pi}{\lambda} R_o \right) N_1 \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o \right)},$$

kde J_o, N_o, J_1, N_1 jsou Besselovy a Neumannovy funkce. Protože výpočet je bez tabulek velmi zdlouhavý, použijeme graf z obr. 23 [4].

$$\ln \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o, \frac{2\pi}{\lambda} R_o \right) = \frac{1}{\text{ct} \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o, \frac{2\pi}{\lambda} R_o \right)},$$


kde ct je malá radiální kotangenta.

Paralelním spojením impedance Z_{r_o} a impedance $X'_{ca} = \frac{1}{j\omega C'_a}$ vznikne rezonanční obvod, jehož admitance musí být v rezonanci nulová, tj.


$$\frac{1}{Z_{r_o}} + j\omega C'_a = 0.$$

Dosažením dostaneme výsledný vztah

$$h = \frac{1}{120\pi} \frac{\lambda N_o}{c C'_a} \text{ct} \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o, \frac{2\pi}{\lambda} R_o \right)$$

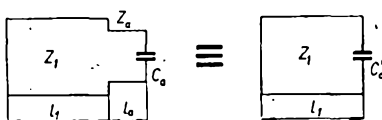

Obr. 21. Sériové zapojení dvou sousedních vedení

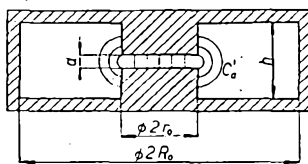


Obr. 22. Dutinový rezonátor, vytvořený radiálním vedením nakrátko

kde $c = 3 \cdot 10^8$ je rychlost světla v [m/s], h je výška toroidního rezonátoru v [m], λ je žádaná délka vlny v [m], r_o a R_o jsou rozměry dutiny v [m], obvykle dané elektronikou a vhodnou trubicou, která je k dispozici. Kapacitu C'_a [F] vypočteme ze vztahu (1), hodnotu


$$\text{ct} \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o, \frac{2\pi}{\lambda} R_o \right)$$

určíme z grafu na obr. 23. Dosažením těchto hodnot dostaneme veličinu h .

Při výpočtu se může stát, že pro zvolené hodnoty λ , r_o a R_o nenajdeme v grafech na obr. 23 žádnou hodnotu $\text{ct} \left(\frac{2\pi}{\lambda} r_o, \frac{2\pi}{\lambda} R_o \right)$. Nevede-li ani změna R_o k žádnému výsledku, není radiální vedení pro danou vlnovou délku vhodné! Tento dutinový rezonátor lze použít

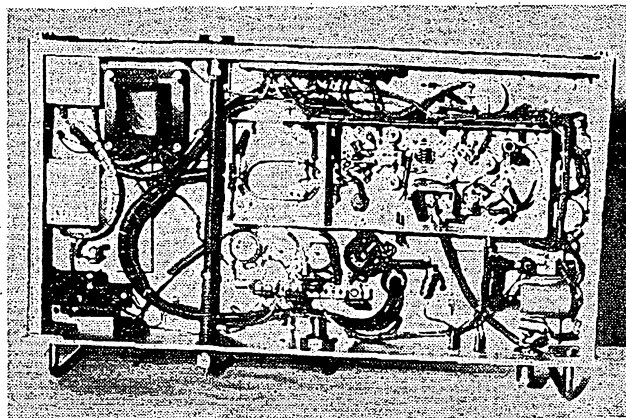

Obr. 19. Pohled na šasi vysílače zespodu

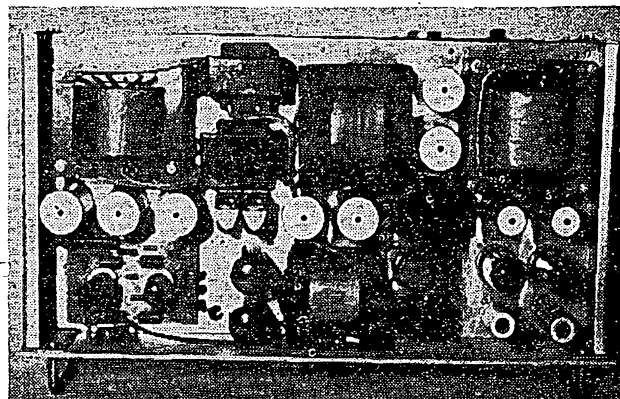

Obr. 20. Rozmístění dílů ve zdroji a modulátoru



i v jiné aplikaci [5], kde kapacitu C_a tvoří přímo mezera d (obr. 22):

$$C'_a = \epsilon_o \frac{S}{d},$$

kde

$$\epsilon_o = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \text{ [F/m] a}$$

$$S = \pi r_o^2 \left(1 + \frac{2}{\pi} \cdot \frac{d}{r_o} \ln \frac{h}{d} \right). \quad (5)$$

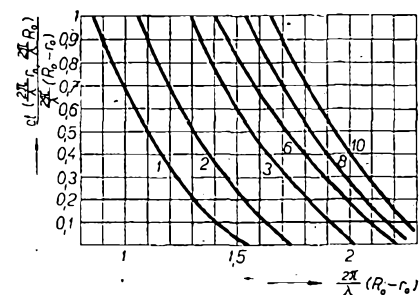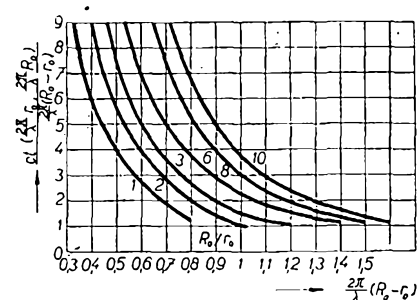

Obr. 23. Křivky pro určení malé radiální kotangenty pro různé poměry R_o/r_o

- [1] Mašek, V.: Optimální výkon výkonových zesilovačů a násobičů kmitočtů amatérských vysílačů. AR 6/69, str. 233.


- [2] Folk, J.: Stavebnicové jednotky s plošnými spoji. AR 5/67, str. 145 až 146.
[3] Mašek, V.: Modulační zesilovač s omezovačem a filtrem pro amatérské vysílače. AR 11/68, str. 433.
[4] Kvasil, B.: Teoretické základy tech-

niky centimetrových vln. Praha: SNTL 1957.

- [5] Chládek, J.: Konvertory pro 1 296 MHz. AR 8/63, str. 231 až 235.
[6] Megla, G.: Technika decimetrových vln. Praha: SNTL 1958.

Rozpiska mechanických dílů

Pozice	Název	Materiál	Poznámka	8b	žhavicí objímka	Ms+Ag
1a	anodový kroužek	Ms+Ag		8c	katodová trubka	Ms+Ag
1b	viko anodového obvodu	Ms+Ag	zalisováno do 2	8d	vývod žhavení	Ms+Ag
1c	izolace anody	teflon				Ms+Ag
1d	izolace anody	teflon	díly 1a, b, c vrtány společně	9a	katodový píst	Ms+Ag
1e	izolace anody	teflon		9b	táhlo katodového pístu	Ms+Ag
2	anodový válec	Cu+Ag	měděná trubka Ø80/88	9c	katodový píst	Ms+Ag
3a	dolaďovací terčík	Ms+Ag		10a	čelo katodového pístu	Ms+Ag
3b	matice terčíku	Ms+Ag		10b	izolační průchodka	teflon
3c	pružinka	ocel, Ø0,5 mm		10c	víčko katody	Ms+Ag
4a	vnitřní tyč anodového obvodu	Ms+Ag	zalisováno do anodového žebra LD12	11a	katodový plášť	Ms+Ag
4b	ploška dolaďovacího kondenzátoru	Ms+Ag		11b	nákrůžek	Ms+Ag
4c	izolační držák	teflon		12a	matice vstupního konektoru	Ms+Ag
5a	držák výstupního konektoru a vazební smyčky	Ms+Ag	svrtáno s 2	12b	vodící kroužek	teflon
5b	izolační průchodka	teflon		12c	vnější vodič konektoru	Ms+Ag
5c	pouzdro vazební smyčky	Ms+Ag	zalisováno do 2	13	anodový válec	Cu+Ag
5d	pouzdro vazební smyčky	Ms+Ag	zalisováno do 5b	14	čelo anodového obvodu	Ms+Ag
5e	přítlačný kroužek	Ms+Ag		15a	mřížkový sloupek	Ms+Ag
5f	víčko konektoru	Ms+Ag		15b	izolace mřížka-katoda	teflon
5g	vazební smyčka	Ms+Ag		15c	izolace anoda-mřížka	teflon
5h	matice konektoru	Ms+Ag		15d	kontaktní kroužek mřížky	Ms+Ag
5i	hlavice konektoru	Ms+Ag		15e	objímka	Ms+Ag
6	čelo anodového obvodu	Ms+Ag		16a	držák výstupní smyčky	Ms+Ag
7a	mřížkový sloupek	Ms+Ag	7a, 7e, 7f, 11b a 6 svrtány	16b	pouzdro vazební smyčky	Ms+Ag
7b	mřížkový kontaktní kroužek	Ms+Ag		16c	vazební smyčka	Ms+Ag
7c	mřížkový kontaktní kroužek	Ms+Ag		16d	objímka	Ms+Ag
7d	izolační průchodka	teflon		17a	vstupní konektor	Ms+Ag
7e	izolace anoda-mřížka	teflon		17b	vodící kroužek	teflon
7f	izolace mřížka-katoda	teflon		17c	střední vodič	Ms+Ag
8a	katodová objímka	Ms+Ag	mezi 8a a 8b je jako izolace detail 1e	18a	katodová objímka	Ms+Ag
				18b	katodový válec	Ms+Ag
				18c	katodová trubka	Ms+Ag
				18d	vývod žhavení	Ms+Ag

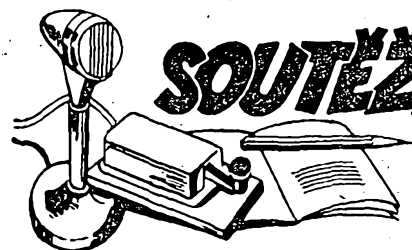

SOUTĚŽE A ZÁVODY



„DX ŽEBŘÍČEK“

Stav k 10. srpnu 1969

Vysílači

CW/fone

I.

OK1SV 315(328) OK1ADM 313(314)

II.

OK1ADP 292(298) OK3CDP 218(231)

OK1MP 282(283) OK2QX 218(225)

OK1ZL 270(270) OK1VK 218(220)

OK1KUL 268(287) OK1BY 217(236)

OK1CX 254(254) OK1AKQ 212(263)

OK1VB 249(261) OK1CC 201(216)

OK1MG 242(250) OK2PO 190(198)

OK3IR 233(244) OK1KTL 188(207)

OK1AW 232(244) OK2DB 187(202)

OK1AHZ 230(247) OK2KMB 185(208)

OK1US 228(250) OK3BU 163(191)

OK1PD 218(258) OK1KDC 162(192)

III.

OK1NH 150(162) OK2BBI 117(129)

OK1PT 149(179) OK2LN 113(115)

OK2BIX 146(177) OK1AMR 105(141)

OK3JV 146(164) OK1AKL 100(127)

OK1ZW 142(143) OK3CEK 100(119)

OK3CAU 140(160) OK2BLG 99(135)

OK1KOK 139(165) OK2BMF 97(134)

OK1AJM 139(158) OK1AKU 90(140)
OK1ARN 137(163) OK1DH 82(99)
OK1AOR 130(170) OK2BWI 71(107)
OK1TA 127(183) OK1KYS 69(131)
OK3BT 127(142) OK1AFX 65(81)
OK1APV 124(174)

Fone

I.

OK1ADP 291(297) OK1ADM 290(297)

II.

OK1MP 260(261) OK3BU 141(185)

OK1VK 199(200) OK1SV 132(173)

OK1AHZ 183(203)

III.

OK1WGW 120(147) OK1KDC 98(147)

OK1BY 117(146) OK1XN 72(115)

OK1NH 112(134) OK1FBV 58(108)

OK1ZL 110(115) OK2QX 55(57)

OK2DB 105(147) OK1AKL 53(88)

Posluchači

I.

OK2-3868 321(330) OK2-4857 308(326)

II.

OK1-6701 235(276) OK1-8188 169(230)

OK1-25239 216(270) OK1-16702 148(214)

OK1-10896 214(274) OK1-15561 141(201)

OK1-99 200(263) OK2-21118 136(239)

OK1-12233 175(232) OK2-21561 130(207)

III.

OK1-15835 112(150) OK1-18851 66(121)

OK3-4667 101(118) OK2-17762 65(98)

OK1-17751 96(160) OK2-20501 64(117)

OK1-8817 92(159) OK1-17323 63(114)

OK1-15643 87(138) OK1-16611 52(113)

OK1-15688 80(202)

Z DX žebříčku posluchačů vystoupil OK3-4667; dostal povolení na provoz vlastní vysílací stanice pod značkou OK3TOM a OK1-15688 se značkou OK1FBO. Před delší dobou je pak předčel OK1-99, který se již přihlásil do DX žebříčku vysílačů s 58 (108) zeměmi - vše 2 x SSB - pod značkou OK1FBV. Všem naše blahopřání!

Další hlášení nezapomeňte zaslat do 10. listopadu t. r.

Výsledky ligových soutěží za červenec 1969

OK LIGA

Kolektivky		
1. OK1KYS 338	5. OK2KZR 239	
2. OK3KWK 313	6. OK3KIO 158	
3. OK2KFP 307	7. OK1KTL 151	
4. OK1KTH 293		
Jednotlivci		
1. OK1AWQ 956	14. OK1APV 362	
2. OK3CFL 935	15. OK2BPE 323	
3. OK1AKU 888	16. OK1AMI 311	
4. OK2BOB 866	17. OK1AOR 304	
5. OK2BHV 814	18. OK2BOT 236	
6. OK2BDE 586	19. OK3TOA 204	
7. OK1AOU 522	20. OK1DAV 185	
8. OK1JKR 475	21. OK3ALE 178	
9. OK2BOL 472	22. OK1KZ 148	
10./11. OK1ATZ 448	23. OK3ZAD 140	
10./11. OK1DBM 448	24. OK1JDJ 130	
12. OK1AOV 426	25. OK1IDK 121	
13. OK2ZU 388		

OL LIGA

1. OL2AIO 331	4. OL6AMB 186
2. OL5ALY 317	5. OL1ALM 106
3. OL1AKG 233	

RP LIGA

1. OK1-13146 6 024	4. OK1-17354 417
2. OK1-6701 2 120	5. OK2-17762 293
3. OK1-15835 1 251	

První tři ligové stanice od začátku roku do konce července 1969

OK stanice - kolektivky

1. OK3KWK 8 bodů (1+1+1+1+2+2),
2. OK1KTH 14 bodů (2+2+2+3+1+4),
3. OK2KFP 22 bodů (4+5+3+4+3+3); následuje 4. OK3KIO 39 bodů.

1. OK2PAE 15 bodů (1+1+1+2+9+1),
2. OK2BHV 18 bodů (2+3+3+4+3+3),
3. OK2QX 27 bodů (8+4+5+6+2+2); následují: 4. OK1ATZ 47,5 bodu, 5. OK2BPE 60, 6. OK1IAG 61, 7. OK1AOR 62 a 8. OK1AMI 78 bodů.

OL stanice

1. a 2. OL2AIO (2+4+1+2+2+1) a OL5ALY (5+1+2+1+1+2) po 12 bodech, 3. OL1AKG 16,5 bodu (1+2,5+2+5+3+3); následuje 4. OL1ALM 25,5 bodu.

RP stanice

1. OK1-13146 6 bodů (1+1+1+1+1+1),
2. OK1-6701 11 bodů (1+2+2+2+2+2),
3. OK1-15835 22 bodů (4+5+4+3+3+3); následuje 4. OK2-17762 36 bodů.

Byly hodnoceny jen ty stanice, které během prvních sedmi měsíců t. r. zasly alespoň 6 hlášení a jejich dopisy byly doručeny do 14. srpna 1969.

Změny v soutěžích od 10. července do 10. srpna 1969

„S6S“

V tomto období bylo uděleno 31 diplomů S6S za telegrafická spojení č. 3871 až 3901 a 6 diplomů za spojení telefonická č. 863 až 868. V závorce za značkou je uvedeno pásmo doplňovací známky v MHz.

Pořadí CW: PZ1AV (14), UV9DO (14), UC2OC (14), UW3QI (14), UA3KMY (28), a dále UQ2MR, UW0FP, UW3UG, UA3KCW, UA0KCO, UY5AP, UY5XH, UW3KBI, UT5LW, UO5AP, UL7CA, UA0ZU, UW3IE, UQ2PM (všichni 14 MHz), UL7JG (28), UV3QQ (14), UA1KBE (14), OK3TAH (14), SP4CLX (14), SP6ATT (14), DM2CXN (14), DM2BCF (14), DM2BJE, OK2BJU, SP9DH (3,5), SP6BCA (14).

Pořadí fone: PY1MG (7, 14, 21 a 28), OK1JD (2×SSB), UT5OF (28—2×SSB), UA1ABW (28—2×SSB), UA3KND (14, 21 a 28—2×SSB) a UA3TN (14—2×SSB).

Doplňovací známky za telegrafická spojení na 21 MHz dostanou stanice OK3CEL k základnímu diplomu č. 3526 a OK1AMI k č. 3304.

„100 OK“

Dalších 25 stanic, z toho 4 v Československu, získalo základní diplom 100 OK č. 2220 až 2244 v tomto pořadí:

SP3BYZ, OK1DAM (564. diplom v OK), DM3VYF, UA4AE, UF6KAM, UP2KAG, UA1KBC, UA3JO, UY5ZI, UY5BO, UA3EL, UA1AL, UB5KUJ, UB5WL, UA3DM, UC2OC, DM4PKL, OK1FVV (565.), YU1GTU DM2CHL, DM3MCH, YU1AEW, YU4FDE, OK2BLS (566.), OK3KCW (567.).

„200 OK“

Doplňovací známku za 200 předložených různých listů z Československa obdržely tyto stanice: č. 204 UT5KDP k základnímu diplomu č. 2050, č. 205 UA3KWI k č. 1848, č. 206 UY5XH k č. 2108, č. 207 W3HQU k č. 1956, č. 208 OK3CJE k č. 2126 a č. 209 OK2BJU k č. 1633.

„300 OK“

Doplňovací známka za 300 potvrzení z OK byla zaslána stanicí UD6BW s č. 93 k základnímu diplomu č. 1242 a č. 94 stanicí OK2BJU k č. 1633.

„400 OK“ a „500 OK“

OK2BJU získal i obě tyto doplňovací známky najednou, a to první s č. 48 a druhou s č. 30. K tomuto výkonu srdečně blahopřejeme! Základní diplom měl již před delší dobou - č. 1633. Navázat potřebný počet spojení by snad nebylo ani takovým problémem pro systematicky pracující stanici, ale dostat QSL listy - to už je něco!

„OK SSB AWARD“

Diplom č. 3 dostane stanice OK1WGW, Jiří Pacovský, Teplice, č. 4 OK1BOM, Edvin Merta, Litoměřice.

„P75P“

3. třída

Diplom č. 228 byl přidělen stanici DM3NCJ, Manfredu Lueckmannovi z Jeny, č. 289 OK1JN, Josefu Kosafovi z Vratislavic n. Nisou a č. 290 LU8DKA, Alfonsu P. Gonzalesovi z Ezeizy, Buenos Aires.

2. třída

Diplom č. 115 dostala rovněž argentinská stanice LU8DKA z Ezeizy, která projevila zájem i o naše další diplomy, zejména pak o diplom 100 OK. Uslyšíte-li ji, pomozte ji navázáním spojení!

„P-100 OK“

Po delší době dostala naše posluchačská stanice opět diplom. Je to OK1-15835, Karel Sokol z Prahy. Diplom má č. 533 a je 255. diplomem vydaným pro naše stanice.

* RTO CONTEST *

Orlický pohár setkání

Orlické hory se staly ve dnech 2. a 3. srpna dějištěm Orlického poháru setkání. Soutěž uspořádal ODDM z Pardubic u příležitosti výcvikového tábora mladých radioamatérů. Vedoucím tábora, ředitelem organizačního výboru, stavitelem trati atd. byl opět Karel Koudelka, OK1MAO. Přijelo 17 závodníků. Bydlelo se ve stanech, kousek od nich byl bazén s čistou a studenou vodou. V krásném počasí, které bylo po oba dny, to byly nejhezčí letošní závody.

V příjmu se znovu potvrdilo, že příští rok bude nutné zvýšit rychlost přijímaných textů. V kategorii A se devět závodníků z deseti pohybovalo v rozmezí dvou chyb. Je s podivem, že k této situaci nedošlo dosud v kategorii B. Držitelé značek OL jsou většinou dobří telegrafisty, mají hranici 90 zn/min. a přesto udělají mnohem více chyb.

Stále zajímavější je telegrafní provoz. Tentokrát se závodilo ve třech etapách; největšího počtu spojení - 35 - dosáhl T. Mikeska, OK2BFN. Jediným kazem jsou stále těžké a velmi poruchové stanice RO21; doufejme však, že je to poslední sezóna, kterou se používají.

Orientační závod byl velmi těžký; podle mínění většiny nejtěžší v tomto roce. Kromě toho, že terén měl mnoho stoupání a klesání, byl les s mnoha spadnými stromy, houštinami a bažinami těžko průchodný. Zvítězil opět se značným náskokem J. Vondráček, OK1ADS, za 55 minut. Vzhledem k obtížnosti orientačního závodu opět vyvstala otázka hodnocení dívek a žen, kterou bude třeba nějak vyřešit.

Výsledky


Kategorie A

1. Mikeska, OK2BFN	Gottwaldov	281 b.
2. Vondráček, OK1ADS	RK Smaragd	271
3. Pažourek, OK2BEW	Brno	263
4. Farbiaková	Praha	219
5. Kučera, OK1NR	Vrchlabí	197
6. Uzlík, 7. Dušek, 8. Bürger, 9. Jónášová, 10. Jan-kovičová.		

Kategorie B

1. Kliment, OL6AIU	RK OK1KBN	278 b.
2. Hanzal, OL1ALM	Praha	239
3. Sloupenský, OL5AJU	Ústí n/O	234
4. Dolejš, OL2AIO	Tábor	180
5. Blažek, OL6AMB	Vyškov	171
6. Zika, 7. Čevona.		

—ra

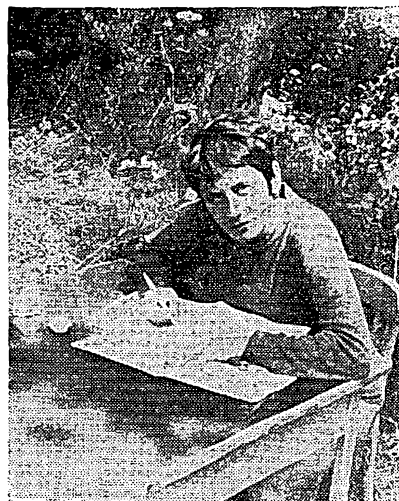

Obr. 2. Marta Farbiaková při zakreslování trasy orientačního závodu do mapy

* HON NA LIŠKU *

Mezinárodní závody v Rumunsku

Rumunská radioamatérská organizace uspořádala ve dnech 6. až 10. srpna u příležitosti oslav 25. výročí osvobození Rumunska, mezinárodní závody v honu na lišku. Kromě čs. reprezentantů se závodů zúčastnila i družstva Sovětského svazu, Polska, Německé demokratické republiky, Bulharska, Maďarska a Rumunska.

Pro závody bylo nominováno družstvo ve složení: Ladislav Kryška, Boris Magnusek, Miloslav Rajchl a Pavel Šrůta; trenérem byl Emil Kubeš a vedoucím družstva Jiří Bláha.

Prvním a také posledním problémem účasti bylo zajištění dopravy na závody. Díky velkému zájmu Čechů a Slováků o letní pobyt v Rumunsku padly veškeré naděje na leteckou nebo vlakovou přepravu. Původně přiblížený mikrobús od ÚV Svazarmu také nevyšel, takže ještě den před odjezdem byla naše účast nejistá. Po projednání celé situace s předsedou federálního ÚV Svazarmu ing. Škubalem byla uvolněna jedna služební T603, závodník Pavel Šrůta přidal svou Oktávii včetně sebe jako řidiče a mohlo se jet.

Teprve během cesty jsme poznali, jak toto nouzové zajištění přepravy bylo nakonec výhodné. Cestu dlouhou 1500 km do města Gheorghe-Gheorghiu-Dej jsme absolvovali pohodlně za dva dny. Také během závodů ocenili naši reprezentanti výhody vlastního vozu, kde se mohli hned po skončení závodu osvěžit, ošetřit, převléknout a uložit zařízení.

Místo závodu - město Gheorghe-Gheorghiu-Dej nás velmi překvapilo. Na mapách jsme je nenašli, ve skutečnosti je však moderní, nádherné, teprve 15 let staré. Průměrný věk jeho obyvatel je 27 let.

Závod probíhal na dvou pásech přesně podle platných mezinárodních propozic. Na 3,5 MHz byly čtyři lišky, na 145 MHz 3 lišky. Jedinou změnou (dost neobvyklou) bylo zrušení limitu; limit pro vyhledání lišek nebyl stanoven. Průběh závodu byl po technické stránce velmi dobře zajištěn, odpadly veškeré protesty na vysílání lišek. Menší spokojenost již byla v zapisování časů do průkazů závodníků na jednotlivých liškách, kde docházelo ke zdržení a nepřesnostem. Tato malíčkost však nemohla ovlivnit celkové výsledky a nemohla zkazit opravdu nádherný dojem z celého našeho pobytu v Rumunsku.

Pásmo 3,5 MHz

Jednotlivci

1. Mierlut	Rum.	54,15 min.	4 lišky
2. Grečichin	SSSR	61,55	
3. Nestěrov	Bulh.	65,38	
9. Magnusek	CSSR	75,05	
15. Rajchl	CSSR	85,47	
25. Kryška	CSSR	121,50	
26. Šrůta	CSSR	126,30	

Družstva

1. SSSR	196,17	12 lišek
2. Rumunsko	218,42	
3. Bulharsko	224,41	
4. Maďarsko	224,54	
5. NDR	267,32	
6. CSSR	282,42	
7. Polsko	240,06	8 lišek

Obr. 1. Marta Jan-kovičová z družstva radioklubu Smaragd při telegrafním provozu



Pásmo 145 MHz

Jednotlivci

1. Grečichin	SSSR	58,35	3 lišky
2. Goschin	SSSR	65,15	
3. Crăciun	Rum.	66,36	
5. Kryška	CSSR	74,16	
12. Rajchl	CSSR	99,26	
18. Magnusek	CSSR	118,09	
23. Šrůta	CSSR	126,20	

Družstva

1. SSSR	196,50	9 lišek
2. Maďarsko	251,05	
3. Rumunsko	251,47	
4. CSSR	291,51	
5. NDR	324,52	7 lišek
6. PDR	227,35	6 lišek
7. BLR	130,15	J. Bláha



Rubriku vede ing. Vladimír Srdínko, OK1SV

DX-expedice

Expedice Gusa, W4BPD, pravděpodobně skončila dříve, než pořádně začala! Je velmi pravděpodobné, že Gus musel do nemocnice (snad do Nairobi) a již celý měsíc se na pásmech neobjevil. Například se na pásmech proslychá, že pojedje přímo domů do USA. Škoda, že nám letos nemohl pomoci k novým vzácným zemím, které měl v plánu!

Z Rio de Oro se nečekaně ozvala expedice EA9ER. Pracovala převážně SSB na 21 MHz, a to dost podivným způsobem – některé italské stanice ji předem připravovaly seznamy zájemců o spojení a přímo ji nebylo možné vůbec zavolat. Mě do seznamu nevzali a dá-

vali očividně přednost stanicím latinské Ameriky, španělským a W6. QSL se mají zaslát na P. O. Box 227, Aaiun, Spanish Sahara (Rio de Oro).

Z Andorrey pracovalo v době dovolených hned několik expedic, všechny již s nově přidělenou značkou C31 (třicet jedna). Byli to např. C31CH (QSL na F8YY), C31CE, CI, BL (QSL na F3KT), C31BS (na ON5FD), C31CM (na F9ET) atd. Stálé stanice v Andoře mají nyní přiděleny tyto značky: PX1AY je C31AA, PX1JQ je C31AH a PX1MA je C31AY.

VE3AFC na své karibské expedici pracoval naposledy z British Virgin Islands pod značkou VP2VT, většinou SSB. QSL žádá na domovskou adresu. Expedice již skončila.

K5AAD byl rovněž na krátké expedici ve stejné oblasti; v polovině července pracoval z Grenada Isl. jako VP2GTL na všech pásmech včetně 80 m a plánoval ještě VP2AZ (Antigua), dokonce chtěl vysílat i do FM7WQ. Nebyl zde však již zaznamenán.

Další krátkodobé expedice se přímo rojíly na Korsice. Byl to např. F0FV/FC, který pracoval na kmitočtu 3 780 kHz SSB (op. DL7BV) a QSL žádal na F0FV. Také tam byla expedice F0HI/FC/M (žádá QSL na G3GFT) a několik dalších.

Expedice na ostrov Timor, oficiálně oznámená VK2BFI za spoluúčasti VK3MO, ZL4LZ a W5RBO, se v plánovaném termínu neuskutečnila ani jako CR8JG, ani jako YB4 nebo VS5. Poslední informace od VK3MO říká, že patrně začali příliš brzy s propagací, aniž byla solidně zajištěna koncese v CR8. Kromě toho mají i potíže se zařízením a ani po finanční stránce není dostatečně zajištěno. Zdá se, že tamní úřady nevydávají koncese cizím občanům, a tak je osud této velmi žádoucí expedice nejistý.

Expedici na Špicberky podnikli dva LA-amatéři v červenci. Zdrželi se tam asi tři týdny a jejich značky byly JW2QK a JW9DL. Patrně to byly první stanice, které tam pracovaly SSB. Oběma dělá QSL-manážera LA1SL.

Z Jersey Isl. pracovala i expedice GC5AOM (QSL na DJ3YL). O několik dní později se objevila jako GC5AON z Guernsey Isl.

Z Lichtenštejnu se ozvala expedice HB0XWS, což byl DK1YK. Pracoval na všech pásmech a QSL žádal na svoji domovskou adresu.

Pokud jste pracovali se značkou 5Z4RS/P, byla to expedice vysílající z vrcholu hory Kenya (vysoké 4 200 m) u příležitosti tamního Polního dne.

W1WQC se ozval opět z expedice na Cayman Isl. jako VP5AA, převážně SSB. QSL na jeho domovskou adresu.

Z ostrova San Andreas se objevila začátkem srpna expedice K6JGS/HK0 na SSB a žádala QSL na W4VPD.

CT4B, který se objevil na pásmech 1. 7. 69, byl na Bergelen Isl. a QSL žádal na CT1ZA. Má-li naději na uznání do DXCC, to zatím nevím, pochybuji však o tom.

T12HP oznámil, že připravuje novou expedici na T19 (Coco Island) na začátek roku 1970.

5A3TX oznámil, že se brzy pokusí o expedici do TT8 (Tchad) – pravděpodobně již v září t. r.

Poněkud zpožděně se dovidám, že FK8AC chce podniknout expedici na FW8-Wallis Isl. Měl by se tam zdržet celý měsíc. Termin zatím není znám.

Zprávy ze světa

XT2AA je pravý! Pracuje občas SSB na 14 MHz později v noci a zjistili jsme, že nejde o expedici, ale o stálou stanici v Upper Volta. Mluví francouzsky, ale kratší QSO zvládne i v angličtině. Pracovali s ním např. OK1ADM, OK1JD, OK2BGT.

Z Maroka je aktivní stanice EA9AI telegraficky na kmitočtu asi 14 040 kHz kolem 07.00 GMT. QSL žádá na QSL-bureau, P. O. Box 220-Madrid. Jeho QTH je Melilla.

Nový prefix se ozývá ze Singapore, kde používají přechodné značku 9V0 u příležitosti oslav 150. výročí samostatnosti. Tento prefix má platit jen po dobu jednoho měsíce.

V seznamu zemí DXCC nastala rozhodnutím ARRL změna: byly zrušeny dvě země (zatím nevím od kterého data), pravděpodobně zánikem jejich samostatnosti. Jde o VQ1 – Zanzibar (nyní Tanzanie) a EA9 – Iñi.


Pod značkou W3AWU/YB6 pracuje na SSB W3AWU z ostrova Sumatra. Není to však již samostatná země DXCC, jako bývala dříve PK4; platí za Indonésii. Bývá k večeru na 14 230 kHz.

Z Britského Hondurasu, který je stále ještě velmi vzácný, se objevila stanice VP1DW pozdě večer na 14 MHz. Je zde výborně slyšitelný (směřuje trvale



na listopad 1969

Rubriku vede dr. Jiří Mrázek, OK1GM

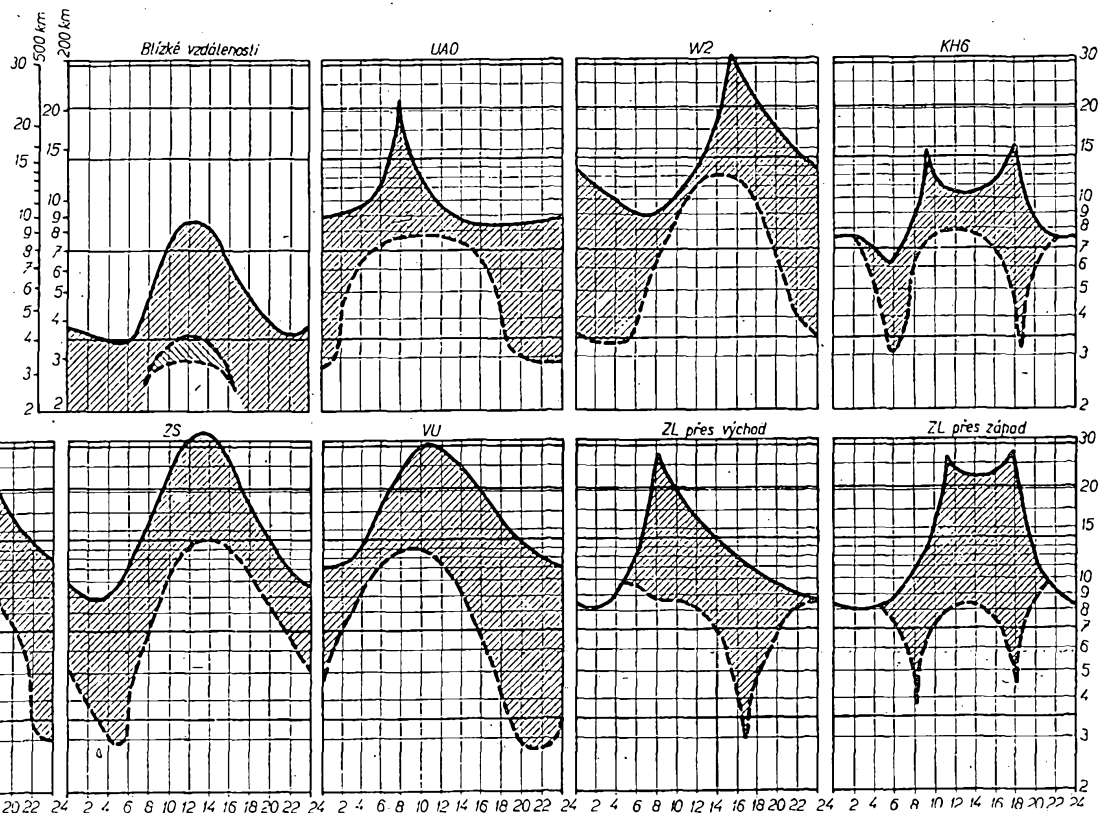

Den se zkracuje a úměrně s tím vzrůstají polední hodnoty kritického kmitočtu vrstvy F2 a naopak se zmenšují jeho noční minima. Tím je dán i celkový ráz listopadových podmínek: přes den se bude ozývat pásmo 21 MHz a někdy i 28 MHz, a to vždy ze směrů neosvětlených Sluncem. Tyto podmínky byly ovšem

již v červnu a během listopadu se poněkud zhorší; využijte jich – sluneční činnost slabne a kdo ví, jak tomu bude za rok.

Výrazně se zlepšil provoz na pásmech 40 a 80 m. Během dne budou signály na těchto pásmech silnější, protože účtům působený nízkou ionosférou bude menší než v létu; na pásmu 3,5 MHz se budou vyskytovat občasné DX-podmínky od pozdního odpoledne až do rána. Nejvíce patrné budou ve druhé polovině noci (USA) a časně ráno (Nový Zéland), musíme však počítat s tím, že často budou nezřetelné nebo se jich nedočkáme vůbec. Ranní

podmínky na Nový Zéland mají svůj „protějšek“ v podobných podmínkách mezi 17. a 19. hodinou, kdy však bude na pásmu 80 m vadit silný provoz evropských stanic. Podmínky pro tento směr budou vesměs trvat jen několik minut a dočkají se jich tedy jen ti nejtrpělivější. Kromě Nového Zélandu se může ozvat i Austrálie s nejbližším okolím.

DX-možnosti se pomalu dočká i pásmo 160 m. Budou se týkat jen směrů Sluncem neosvětlených a budou spíše vzácností než pravidlem. V dalších zimních měsících budou mít tendenci stále se zlepšovat.

V LISTOPADU

Nepoměňte, že

budou uspořádány tyto závody (čas v GMT):

Datum, čas	Název	Pořádá
1. 11.		
19.00—21.00	OL závod	ÚRK
1. 11. až 2. 11.		
00.00—23.59	KR6 DX-Contest	Okinawa
8. 11. až 9. 11.		
18.00—18.00	7 MHz DX-Contest	RSGB
9. 11.		
00.00—24.00	OK DX-Contest	ÚRK
10. 11.		
19.00—21.00	Telegrafní pondělek	ÚRK
22. 11. až 23. 11.		
00.00—24.00	CQ-VV-W Contest, CW	CQ (USA)
24. 11.		
19.00—21.00	Telegrafní pondělek	ÚRK
29. 11. až 30. 11.		
14.00—08.00	Fone závod	ÚRK



na Anglii) a QSL žádá na RSGB, popřípadě na značku „OTRS-31026“, což je posluchačský prefix v Anglii. Nejnověji se tam ještě ozval VP1CP na 14 MHz SSB časně ráno.

Argentina dostala od ITU přiděleny další značky L2A až L2Z, takže lze očekávat, že se příležitostně (v závodech apod.) objeví na pásmech.

Stanice WA4MMO/KC6 pracuje z ostrova Palau obvykle večer na kmitočtu 14 205 kHz SSB.

3V8NC pracoval z Tunisu v polovině července SSB a žádal QSL na G3TXF. Telegraficky se tam objevil znovu v CW-části WAE-DX-Contestu.

Zajímavými prefixy, s nimiž jsme v posledních dnech pracovali, jsou např. UZ3TD (14 MHz CW), OA7B, OA2J, OA1CN, SSB na 14 MHz, OA8BA a T18WPE (všechny 14 MHz, SSB).

ZD9BN z ostrova Gough bývá často na různých kmitočtech pásma 21 MHz SSB kolem 17.00 až 18.00 GMT. Je však slabý a má zájem především o stanice z G. Oznamuje, že od 21.30 do 22.30 GMT je SSB na kmitočtu 3 798 kHz, jinak používá hlavní kmitočty 21 310 kHz a 28 520 kHz. QSL vyřizuje GB2SM.

Na 14 MHz pracuje automaticky maják ZS3AW několika vědeckých institucí v NSR. Pracuje na kmitočtu 14 000 kHz z QTH Tsumeb v Jihozápadní Africe. Kmitočty je naprosto přesný a lze jej používat ke spolehlivému cejchování přijímačů. Maják pracuje s 1 kW a dvěma směrovkami, nařízenými stabilně na NSR. Pracuje plyně 24 hodin denně. Udává každé čtvrt minuty značku ZS3AW a každou druhou minutu čárku v trvání dvou minut. Byli jsme požádáni, abychom upozornili naše amatéry, že maják je automat, takže s ním nelze navazovat spojení. Dále jsme byli požádáni, abychom nevyšili v rozsahu 0,2 kHz nad jeho kmitočtem, aby nebyla rušena vědecká měření.

V letošním All-Asia DX-Contestu se mají objevit tyto rarity: JDIYAB z QTH Volcano Island a JDIYAA z QTH Marcus Island (bez záruky, mohlo by jít i ostrov Marco!). Obě stanice mají pracovat na všech pásmech jen telegraficky.

YJ8RC - New Hebrides - bývá často v pátek kolem 10.30 GMT slyšet ve spojovací síti DX-Pacifik na kmitočtu 14 270 kHz. QSL žádá na adresu: R. Graham, C/o, Post Office Villa, New Hebrides. S touto sítí však nemám dobré zkušenosti a nedovolal jsem se tam ani 5W1AD, VR1L a VR2CC.

PD3 bude speciální prefix holandských stanic (PA0) v závodech uspořádaném v září t. r. na počest 50. výročí prvního bezdrátového spojení v Holandsku r. 1919 na výstavě v Utrechtu.

ST2SA, o němž jsme nedávno přinesli zprávu, že má studovat v ČSSR, se znenadání opět objevil na pásmech. Pracuje zejména na 21 040 kHz kolem 19.00 GMT. QSL žádá přímo na P. O. Box 244, Port Sudan, Sudan.

Podle nepotvrzené zprávy ukončil prý ZL2ABJ svůj pobyt na Chatham Island kolem 13. 7. 69, a vrátit se zpět na ZI. Původně bylo oznámeno, že tam bude zaměstnán po celý rok 1969.

Zpráva pro lovce WPX oznamuje, že z Boy Scouts of America Jamboree pracuje stanice KF7BSA. Její QTH je Farragut State Park, Idaho. Tato stanice pracuje trvale po celý rok CW na kmitočtech 7 050, 14 090 a 21 140 kHz, SSB na 14 290, 21 360 a 28 990 kHz.

KW6AA na ostrově Wake pracuje na 14 219 kHz po 14.00 GMT. Další aktivní stanice

je tam nyní ještě KW6GJ, který bývá slyšet na 21 300 kHz po 22.00 GMT.

BV2A je jedinou aktivní stanicí na Taiwanu. Pracuje obvykle na kmitočtu 14 028 kHz telegraficky kolem 13.00 GMT s dobrým signálem.

KJ6BZ pracuje pravidelně na kmitočtu 7 235 kHz SSB od 06.00 GMT ve středu a v sobotu. Zůstane na ostrově do března 1970.

Nedávno jsme zaznamenali rekord v dosažení WAC stanici 5L2KG za 6 minut. Nyní se ozval W6KG, který splnil podmínky WAC s jedinou elektronkou (1 W) a s obyčejnou „dvojkou“ s audionem za 1 hodinu a 45 minut. Skromně podotýká, že tento rekord nikdo nezaregistroval, protože byl utvořen v roce 1928!

ARRL označila za piráty tyto další stanice: YZ3A (údajně Gilbert Isl.) a VQ9FA (uváděl QTH Farquhar Island).

QSL-informace pro některé vzácnější stanice: HI7JPM na K3EST; TR8AG-CR6GO (P. O. Box 10408, Luanda, Angola); KG4DT-F. D. Salzer, P. O. Box 55-D, FPO New York City, 09593; 5H3LV-VE3ODX; VQ9MK-R. L. Markham, Baje St. Anne, Praslin, Seychelles Isl.; VQ9DH-P. O. Box 191 Mahé, Seychelles; VR1P-GPO, Br. Phoenix Isl.; 5U7AK-Mission Prot, Rep. Niger; 5Z4LS-P. O. Box 448, Nyier, Rep. Kenya; 6W8BJ-P. O. Box 52, Thies, Senegal; 7G1CG-P. O. Box 33, Conakry, Guinea; 7Q7WV-P. O. Box 453, Blantyre, Malawi; VS5PH-DL3RK; KZ5EK-DL7FT; JY4C-WA8NUQ; XW8CD-WA0DGG; C31CL-W7CRT; HC2GG/I-P. O. Box 244-A, Quito; VS9MB-G3KDB; YA2HWI-W9FLJ; ZF1KV-WA0QOI; 5L2BJ-WA3HUP; OD5LX-K4TSJ; 8P6BU-WB2UKP.

Copenhagen Award je nový diplom vydávaný u příležitosti 800 let od založení města Kodaně. Je třeba spojení s deseti různými stanicemi v Kodani od 1. 1. 1967. Diplom je vydáván za spojení fone, mixed, CW a vydává se i pro posluchače. Potvrzený seznam spojení se zaslá spolu se žádostí na OZ3WP a stojí 10 IRC.

Do dnešní rubriky přispěli OK1ADM, OK1ADP, OK2BRR, OK2QR, OK2BGT, OK1AHV, OK1NH, OK1AWQ, OK1ATJ, OK1IAR, OK1DVH, OK2BCW, OK2PCL a posluchači OK3-13053, OK2-10786, OK1-16713. V m děkujeme za zprávy i dopisy a prosíme i další zájemce o DX-sport - zasílejte pravidelně zprávy z pásem vždy do osmého v měsíci na adresu: Ing. Vladimír Srdinko, P. O. Box 46, Hlinsko v Čechách.

čtli jsme

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 14/69

Soutačné zobrazení křivek v několika barvách barevnou obrazovkou - Přijímač barevné televize s integrovanými obvody - Výpočet galvanicky vázaného tranzistorového zesilovačového stupně - Komplexní obchodní a servisní středisko v Rostocku - Televizní přijímače 1960 až 1969 (4) - Sinusový a hudební výkon - Stabilizace pracovního bodu tranzistoru v bateriových tranzistorových přijíma-

čích - Zesilovač s velkým vstupním odporem k zesilování malých stejnosměrných signálů (2) - Tyristorový generátor pulsů s malým vnitřním odporem - Vstupní odpor zesilovače s katodovým výstupem - Tyristor jako teplotní čidlo.

Rádiotechnika (MLR), č. 8/69

Zajímavé obvody s elektronkami a tranzistory - Indukčnost vzduchových cívek - Od lineárního koncového stupně k anténě - Dvojitý směšovač pro pětípásmový vysílač - Ham-super 1969 - DX-Měřicí generátory VKV - Konvertor DMH - Televizní přijímač Orion AT848 - Nf zesilovač bez transformátorů - Měření na magnetofonech - Transformátory s vinutým železným jádrem - Generátor signálů k opravám - Superhety s tranzistory - Transunivohm.

Radioamator i krótkofalowiec (PLR), č. 7/69

Lasery - Napáječe s tyristory - Jednoduchý krátkovlnný přijímač - Nejjednodušší přijímač - Samočinné zastavování posuvu páska u magnetofonu.

Radio i televizija (BLR), č. 6/69

Zhotovování a návrh plošných spojů - Vertikální rozklad v televizních přijímačích s tranzistory - Charakteristické závady televizorů Temp 6 a Temp 7 - Modernizace přístroje Avometr C20 - Generátor vibrátů 3 až 10 Hz - Charakterograf IX-51v - Reprodukční soustava Gama - Tranzistorové nf zesilovače třídy B bez transformátorů - Tranzistory a relé - Mikroelektronika v automobilech - Technické rady.

Funktechnik (NSR), č. 13/69

Stavební prvky pro elektroniku - Nové součástky a stavební díly pro rozhlas a televizi - Novinky v anténní technice a v příslušenství antén - Vysoké napětí pro barevné televizory násobením napětí - Aktivní přijímací antény - Stereofonní nf zesilovač Hi-Fi 2 x 12 W - Amplitudově modulovaný koncový stupeň vysílače s výkonem 150 mW - Počítací dekady pro přímé čtení číslic - Co je to PN-FET, MIS (MOS) FET? - Osciloskop v servisní praxi.

INZERCE

První tučný řádek Kčs 20,40, další Kčs 10,20. Příslušnou částku použijte na účet č. 300-036 SBCS Praha, správa 611 pro vydavatelství MAGNET, inzerce, Praha 1, Vladislavova 26. Uzavírá 6 týdnů před uveřejněním, tj. 14. v měsíci. Nepoměňte uvést prodejní cenu.

PRODEJ

Holandské cívkové soupravy 4, 6, 8 tláčítkové, příp. s vln. přepínačem otočným na KV I, KV II, SV, DV, GR a s předvolbou stanic. Kčs 40, 60, 80, 100. I. Voráček, Obránců míru 107, Praha 6.

Barevnou hudbu, přístroj podle AR č. 2/67. Cena 600 Kčs. V. Liska, Divadelní 1629, Kladno.

KU605, 606 (a 180), AF139 (120), AF106 (100), GF505, 506 (a 75), OC26 (45), OC27 (100), 7NU74 (100), aj pár BDY11 (200), 7QR20 (90), DHR5 (100), DHR3 (120), systém AVOMET II (150), krystaly: 0,94406; 0,942187; 0,94781; 2 x 1,24375; 5; 6; 10 MHz (a 50), tranzist. plynuje ladit. volič I. až III. TV pásmo (450), volič Dajana (125), 25 ks různé tranz. OC71; OC170; 103, 106, 156NU70; 102NU71 (250); 25 ks různé diody KY705, 36NP75, D7Z, D226, DGC27 apod. (200), GU50 (40), GU29, GI30 so soklem (a 90), 40 ks různé elky (350), 15 ks elky 4 x E88CC, 9 x E180F (629P), 2 x PCC88 (300), tranzist. stereozosil. 2 x 10 W, 2 x reproduktory, stereogramy (2 000), alebo výměnou za tranzist. kazetový magnetofón, aj poškozený. J. Laco, Bottova 1407, Liptovský Mikuláš.

Sov. tunelové diody GI305A, GI305B, AI305A (a 50), germ. vf tranzistory 1T313 - 1 000 MHz (a 100), P418 - 700 MHz (a 70), P417 - 200 MHz (a 40), Křem. vf tranzistory KT301E (a 50), KT301Z (a 50). Germ. výk. tranzistory P214G (a 20), metalkeram. mikrovlnné triody 6C17KB (a 150), metalkeram. UKV výk. triody GU33B (a 250). Vše nové, nepoužité. Pošlu na dobírku, obraťte. Beatová skupina Diskant, Klub Minice, nová svobodárna, Zatec, o. Louny.

RX E10L (300), vrak Lambda V (500), mf 452 kHz (a 7), koupím krystaly 1; 2,75; 3; 5,5 a 9 MHz, RX M.w.E.c. nebo podobný. V. Stránský, Horáková 13, Prostějov.

KOUPĚ

Elektronku CBC1 nebo EBC3 i starší dobrou. F. Vlachovský, Zl. Hory 456, okr. Bruntál.

AR č. 1 z r. 1968 za velmi dobrou cenu. Dr. J. Holý, Jugoslávská 18, Praha 2.




Středový jerný předvod nebo jiný, tr. 2N706, kond. ot. 30 pF. E. Orlik, Olomoucká 58, Opava.

RX Lambda nebo R4 jen bezv. stav. K. Břečka, Nýřany 685, okr. Plzeň-sever.

PANELOVÉ PŘÍSTROJE MAGNETOELEKTRICKÉ TYPŮ MP40-80-120

Třída přesnosti: 2,5 %.
Zkušební napětí: 2 000 V.
Výchylka ručky: 90°.

Typ		Vnitřní odpor [Ω]	Cena.
MP 40	60 μ A	asi 4 000 $\pm$ 25 %	210,—
	100 μ A	1 800	210,—
MP 80	40 μ A	asi 6 000 $\pm$ 25 %	240,—
	100 μ A	1 800	240,—
	150 μ A	850	240,—
	10 A		200,—
	25 V		230,—
MP 120	40 μ A	asi 6 000 $\pm$ 25 %	265,—
	100 μ A	1 800	255,—
	150 μ A	850	255,—

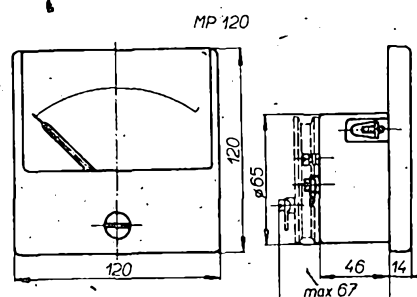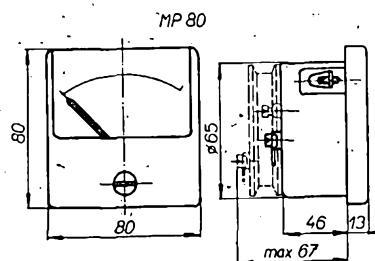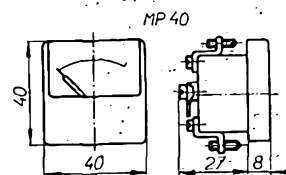

RADIOAMATÉR

Domácí potřeby Praha, prodejna č. 211-01
v Praze 1, Žitná 7, tel. 228 631

Z Á S I L K O V Ý P R O D E J

V KLIDU A POHODLNĚ SI NOVÉ TELEVIZORY NEJPRVE PROHLÉDNETE

... potom si je necháte od techniků TESLA předvést v provozu a vysvětlit obsluhu. Rozhodnete-li se, potom zbývá už jen udat adresu, na kterou má být technicky přezkoušený televizor dopraven. TAK JE TOMU V PRODEJNÁCH TESLA I VE STŘEDISCÍCH MULTISERVISU TESLA (pokud dáváte přednost pronájmu televizorů z MULTISERVISU, který je spojen s bezplatnou servisní péčí po celou dobu užívání).

Televizory TESLA se stále těší velkému zájmu zákaznické veřejnosti pro mimořádně kvalitní obraz i zvuk.

Adresy prodejen Tesla v Čechách:

PRAHA 1 – Martinská 3; PRAHA 1 – Národní 25 – pasáž Metro; PRAHA 2 – Slezská 4; PRAHA 1 – Soukenická 3; PARDUBICE – Jeremenkova 2371; KRÁLÍKY – nám. Čs. armády 362; ÚSTÍ n./Lab. – Revoluční 72; DĚČÍN – Prokopa Holého 21; LIBEREC – Pražská 142; CHOMUTOV – Puchmajerova 2; JABLONEC – Lidická 8, TEPLICE – ul. 28. října 858; CHEB – tř. Svobody 26; Č. BUDĚJOVICE – Jírovceva 5; BRNO – Masarykova tř. 23; BRNO – Františkánská 7 (jen součástky); JIHLAVA – nám. Míru 66; PROSTĚJOV – Žižkovo nám. 10; OSTRAVA – Gottwaldova 10; OLOMOUC – nám. Rudé armády 21; FRÝDEK-MÍSTEK – sídliště Riviéra (Dům služeb); HAVÍŘOV IV – Zápotockého 63.

TESLA

DOBŘE VÝROBKY
DOBŘE SLUŽBY

