

náš inter view

ŘADA A

ČASOPIS
PRO RADIOTECHNIKU
A AMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ
ROČNÍK XXV/1976 ČÍSLO 4

V TOMTO SEŠITĚ

Náš Interview	121
Bilancujeme před XV. sjezdem	122
Morální povinnost	123
Elektronika, podnik ÚV Svazarmu	124
Tiskli jsme před 25 lety	124
R 15	124
Samí sobě	126
Monolitické paměťové obvody	127
Reproduktorové soustavy	
v neobvyklém pohledu	128
Jak na to	129
Jednoduchý neladitelný konvertor	
pro II. TV program	131
Barvená hudba	133
Zapojení pro automatické ladění	
a stabilizaci kmitočtu	136
Obrazový mř. zesilovač	
v TYP MINITESLA	137
Elektroluminiscenční displeje	143
Nový magnetofon firmy Uher	145
Dodatek k článku Elektronický blesk	146
Anténa HB9CV pro kanál 1 až 5	146
Zajímavá zapojení	148
AKUTYNA 8A, akumulátorová	
nabíječka	150
Tranzistorová E10aK	151
Radioamatérský sport, KV	154
VKV, Mládež a kolektivky	155
Telegrafie, DX	156
Naše předpověď, SSTV,	
Přečteme si	157
Četli jsme	158
Kalendář soutěží a závodů	159
Inzerce	159

Škola měřící techniky – vyjímání
příloha – na str. 139 až 142.

AMATÉRSKÉ RADIO ŘADA A

Vydává ÚV Svazarmu ve vydavatelství MAGNET, Vladislavova 26, PSČ 113 66 Praha 1, telefon 26 06 51-7. Šéfredaktor ing. František Smolík, zástupce Luboš Kalousek. Redakční rada: K. Bartoš, V. Brzák, K. Donát, A. Glanc, I. Harminec, L. Hlinský, ing. L. Hloušek, Z. Hradský, ing. J. T. Hyán, ing. J. Jaroš, ing. F. Králík, ing. J. Navrátil, K. Novák, ing. O. Petráček, L. Tichý, ing. J. Vackář, CSc., laureát st. ceny KG, ing. J. Zima, J. Ženíšek, laureát st. ceny KG. Redakce Jungmannova 24, PSČ 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Smolík linka 354, redaktorů Kalousek, ing. Engel, A. Hofhansl 353, ing. Myslík I. 348, sekretářka I. 355. Ročně vyjde 12 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, pololetní předplatné 30 Kčs. Rozšiřuje PNS, v jednotkách ozbrojených sil vydavatelství MAGNET, administrace Vladislavova 26, Praha 1. Objednávky přijímá každá pošta i doručovatel. Dohledací pošta Praha 07. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS, vývoz tisku, Jindřišská 14, Praha 1. Tiskne Naše vojsko, n. p., závod 08, 162 00 Praha 6-Liboc, Vlastina 710. Inzerce přijímá vydavatelství MAGNET, Vladislavova 26, PSČ 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, linka 294. Za původnost a správnost příspěvku ručí autor. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy pouze po 14. hod. Č. indexu 46 043. Toto číslo vyšlo 5. dubna 1976. © Vydavatelství MAGNET, Praha

s RNDr. Ludovítem Ondříšem, OK3EM, předsedou Ústřední rady radioklubu Svazarmu a členem předsednictva ÚV Svazarmu, při příležitosti konání XV. sjezdu KSČ.

Jakých úspěchů dosáhli českoslovenští radioamatéři v období od XIV. sjezdu KSČ?

Při hodnocení období od XIV. sjezdu KSČ bych chtěl především vyzdvihnout aktivní přístup radioamatérů k této činnosti jako jedné z významných oblastí branné výchovy, která ve vzájemných vztazích a vazbách spolu s ostatními složkami komunistické výchovy pomáhá formovat občany naší socialistické vlasti.

Zaznamenali jsme úspěšný rozvoj na různých úsecích práce, zejména však v oblasti politickovýchovné, organizační a řídicí a v získávání nových členů většinou z řad mládeže. Výrazných úspěchů bylo dosaženo v oblasti branných sportů, v práci na KV a VKV, a to jak ve vnitrostátním měřítku, tak i při reprezentaci v zahraničí.

Velmi pozitivně musíme hodnotit i pravidelná setkání radioamatérů v celostátním a národním měřítku, řadu IMZ a seminářů zaměřených zejména k prohloubení politickovýchovné práce. Podarilo se zabezpečit pravidelný systém soutěží v honu na lišku, radioamatérském víceboji i v telegrafii. V souvislosti s organizováním těchto branných soutěží se podařilo technicky vybavit pro hon na lišku všechny okresy. Vyvinuli a vyrobili jsme i dálkově ovládanou aparaturu pro pořádání soutěží v honu na lišku u nás i na mezinárodní úrovni.

Při pohledu na uplynulý období nemůžeme samozřejmě zapomenout na úspěšnou dlouholetou spolupráci s n. p. TESLA, s jednotlivými ministerstvy a řadou dalších státních, rezortních a vědeckých institucí.

V loňském roce oslavila celá naše společnost 30. výročí osvobození naší vlasti od fašismu. Jakých úspěchů dosáhli v tomto roce svazarmovští radioamatéři?

Celý uplynulý rok můžeme charakterizovat jako období vysoké aktivity na všech úsecích činnosti. Koncepce radioamatérské činnosti dostala téměř definitivní podobu a byla kladně posouzena mnoha státními orgány a institucemi. Velkým přínosem byla dlouhodobá soutěž OK30, které se zúčastnilo více než 1200 československých a 1800 zahraničních stanic, které navázaly navzájem přes 600 000 radiových spojení. Úspěšný byl i náš příspěvek k CSS 1975. Postupových spartakiádních soutěží v honu na lišku se zúčastnilo přes 3000 závodníků všech okresů republiky.

Dalšími největšími akcemi bylo celostátní setkání radioamatérů v Olomouci, které se konalo za přítomnosti nejvyšších představitelů Svazarmu a představitelů státních a politických orgánů, a hlavně potom mezinárodní komplexní soutěže v Hradci Králové.

Velmi dobrých výsledků jsme dosáhli i v oblasti vrcholového sportu. Naši lyžaři získali v NDR 1. místo v soutěži družstev žen, v Jugoslávii 1. místo v soutěži jednotlivců mužů; naši rychletelegrafisté získali cenné 2.



RNDr. L. Ondříš, OK3EM

místo v soutěži družstev o Dunajský pohár v Rumunsku.

Rok 1975 byl úspěšný i při zabezpečování MTZ. Základní organizace dostaly 70 krátkovlnných transceiverů Otava, 500 ks přijímačů a 200 ks vysílačů pro hon na lišku a 150 transceiverů Meteor pro MVT. Mladí konstruktéři obdrželi kromě jiného materiálu i velké množství stavebnic a více než 3000 sáčků polovodičů.

Chť bych při této příležitosti zdůraznit, že vývoj, konstrukce prototypů, zkoušky a sériová výroba různých zařízení pro naši specializovanou brannou činnost představují velmi vysokou hodnotu a jsou jistě přínosem i pro naše národní hospodářství. Představují současně i náš podíl na realizaci usnesení ÚV KSČ o vědeckotechnickém rozvoji.

Jakými akcemi pozdraví radioamatéři zasedání XV. sjezdu KSČ?

Velká aktivita v činnosti svazarmovských radioamatérů z uplynulého roku pokračuje i v tomto období. Mnoho kolektivů i jednotlivců uzavřelo hodnotné závazky na počest XV. sjezdu KSČ. Na počest XV. sjezdu se bude konat i řada akcí, které nebyly v plánu činnosti a budou proto vyžadovat zvýšené úsilí všech radioamatérů. Bude to např. pohotovostní závod na KV a celoroční soutěž aktivity. Budou se konat i různé dlouhodobé akce, které vyvrcholí sice až v posjezdovém období, ale jejich nižší kola proběhnou již nyní. Jsou to zejména soutěže technické dovednosti mládeže, různé propagační akce, výstavy, relace v rozhlasu a televizi apod.

Na co bude kladen hlavní důraz v dalším rozvoji radioamatérské činnosti ve Svazarmu?

Jak jsem již vzpomenul na začátku, rozvoj naší činnosti půjde podle vytyčené linie k cíli podílet se na výchově všestranně rozvinutého socialistického člověka. Budeme se podílet na výchově našich nejen členů, ale i nečlenů Svazarmu, zejména mládeže. Společně s jinými organizacemi, školou a rodinnou výchovou se budeme podílet na vytváření jejich názoru na život, budeme pěstovat jejich internacionální smýšlení, vztah k odpovědnosti, obraně vlasti a vštěpovat jim socialistický způsob života. Naše politickovýchovná práce bude spolu s odbornou a brannou sportovní výchovou vytvářet jednotlivý a nedílný systém radioamatérské činnosti ve Svazarmu.

Velký důraz budeme klást na komplexní výchovu našich vrcholových sportovců a reprezentantů, nebudeme ale samozřejmě zapomínat na masovost naší činnosti a její dobré materiálně technické zabezpečení.

Ještě více zintenzívníme spolupráci s bratrskými brannými organizacemi, zejména sovětskou DOSAAF. V budoucím období chceme též co nejvíce přispět k rozvoji našeho národního hospodářství, zejména v oblasti zlepšovacích návrhů a vynálezů, zlepšit naší organizační činnost a rozšířit a zkvalitnit výchovu kádru.

Jak podle vašeho názoru plní svoji úlohu v rozvoji radioamatérské avazarmovské činnosti časopis Amatérské radio?

Náš časopis je jediným periodikem v ČSSR se širokou tematikou v oblasti elektroniky. Je určen pro čtenáře od školních lavic po pracovníky výzkumných pracovišť a širokou veřejnost. Úspěšné zvládnutí koordinace všech zájmů a požadavků si vyžaduje vysokou politickou a odbornou erudici členů redakční rady a hlavně potom jednotlivých redaktorů. Přesto bude nutné i v budoucnosti hledat neustále nové formy hlavně politicko-výchovné práce, které otevrou další perspektivy zkvalitnění časopisu.

Při návštěvě delegace ÚRK v Ústředním radioklubu v Moskvě jsme byli velmi potěšeni pozitivním hodnocením Amatérského radia hlavním redaktorem sovětského Radia. Myslím, že je to pro redakci zadostiučinění za dosavadní práci a impuls pro její další zkvalitnění v úzké spolupráci s ÚV Svazarmu a Ústřední radou radioklubu Svazarmu.

Rozmlouval ing. Alek Myslík

★ Závazky k 15. sjezdu KSČ

Radioklub Svazarmu OK1KHL v Holicích v Čechách se zavazuje:

- Získáme dva členy z řad mládeže.
- Dokončíme vysílací středisko na kótě Kamence vybudováním a montáží antén VKV s dálkovým ovládáním (plánovaný počet 280 h).
- Uspořádáme výběr talentů pro hon na lišku tak, aby soupřeva, kterou jsme z vlastních prostředků zakoupili, byla plně využita.
- Povedeme radiotechnický kroužek mládeže při PO ZDŠ v Holicích tak, aby nejméně polovina účastníků jej s úspěchem dokončila.
- Budeme zajišťovat rozhlasové a spojovací akce podle požadavků Svazarmu a MěV NF (podle plánu 1600 h).

Členové radioklubu OK3VSZ při Východoslovenských železárnách v Košicích se zavazují:

- Dokončit výcvikové a sportovní středisko v Čani a dovršit celkový počet odpracovaných brigádnických hodin na 5000.

Závazek kolektivy OK1KEO, Dolní Počernice, Praha 9.

- Získáme čtyři nové členy z řad mládeže.
- Do konce roku 1976 vycvičíme dva provozní operátory kolektivní stanice.
- Na údržbě klubovny a zdokonalení vlastní MTZ odpracujeme 400 h (hodnota 3200 Kčs).
- Vystavíme novou anténu pro KV (hodnota 1600 Kčs).
- Opravíme rozhlasové přijímače pro potřebu ZDŠ (hodnota 500 Kčs).
- Opravíme komunikační přijímač.

Bilancujeme před XV. sjezdem

Péče o člověka a jeho blaho je hlavním cílem politiky komunistické strany

Rozvoj životní úrovně spolu s rozvojem socialistického způsobu života ovlivňují jak procesy, za kterých se životní úroveň utvářela v minulých letech, tak i nové rysy budoucího vývoje socialistického společenství.

Utváření socialistického způsobu života nezávisí přitom jen na ekonomických podmínkách, nezbytných pro vzestup životní úrovně, ale má přímou vazbu na změny ve společenských, ideově politických a morálních vztazích. Charakteristickou odlišností v zaměření socialistického způsobu života od způsobu života v kapitalistické společnosti je vedle třídních aspektů všestranné obohacování života člověka, při neustálém sjednocování zájmů jednotlivce se zájmy společnosti.

Základní vliv na utváření způsobu života má především pracovní proces a život v kolektivu, kde se vytváří prostor pro rozvoj schopnosti člověka pro jeho plné uplatnění ve společnosti, což je nemyslitelné bez vzestupu jeho hmotné a kulturní úrovně, rozvoje duševních i fyzických schopností, citového a morálního bohatství.

Nová etapa intenzivnějšího rozvoje ekonomiky, opírající se o rozsáhlé využívání vědeckotechnického pokroku a tvůrčí aktivity pracujících, si vyžaduje, aby v komplexním rozvoji životní úrovně byl nadále zvláště zdůrazněn rozvoj osobní hmotné zainteresovanosti na výsledcích práce a rozvoj osobní spotřeby. To vyplývá z celkového uspokojování základních i dalších potřeb i z úlohy osobní spotřeby při zabezpečování souladu zájmů celé společnosti se zájmy jejích jednotlivých členů. V tržní spotřebě se především uplatňují rostoucí příjmy obyvatelstva.

Za období páté pětiletky došlo ke zvýšení osobní spotřeby zhruba o 28 %. Při zabezpečování růstu hmotné spotřeby obyvatel náleží významná úloha vnitřnímu obchodu. Upevňování stability vnitřního trhu proto patří mezi základní životní jistoty pracujících, plynulé uspokojování potřeb na trhu pak mezi prvotně politické a ekonomické záležitosti. Za léta pátého pětiletého plánu vzrostl maloobchodní obrát asi o 30 %, z toho obrát průmyslového zboží asi o 38 % a potravin o více jak 23 %. Tato výše obrátu podložená růstem dodávek do tržních fondů plně zabezpečuje krytí rostoucí kupní síly obyvatelstva dané trvalým vzestupem reálných mezd a příjmů.

Významnou úlohu při uspokojování mnohostranných potřeb lidí mají vedle vnitřního obchodu placené služby obyvatelstvu, jejichž celkový objem vzrostl za období 5. pětiletky zhruba o 26 %. Značnou dynamiku zaznamenaly služby spojené s komplexním bydlením, vybavením bytů a služby spojené s motorismem. Přitom dynamiku jednotlivých forem placených služeb je třeba posuzovat v úzké návaznosti na současný stav i rozvoj bezplatných nebo částečně placených služeb. Například řada služeb v oblasti rekreace, lázeňské péče, kultury a sportu se poskytuje za značné dotace státu nebo společenských organizací. I tato široká oblast životní úrovně, v níž se stát podílí významnou mírou na úhradě nákladů, ukazuje na vysoce rozvinutost socialistického zřízení, na hloubku uplatňování sociální a kulturní politiky naší strany.

Peněžní příjmy obyvatelstva vzrostly proti roku 1970 o více než 29 %. Průměrná

měsíční mzda dosahuje dnes přibližně 2350 Kčs. V souladu s proporcemi plánu rychleji rostou výdaje obyvatelstva, růst příjmů spolu se zvýšenou zárukou sociálních jistot vedl i ke zvyšování míry spořivosti a k celkovému vzestupu vkladů.

V 5. pětiletce se také uskutečnila řada zásadních opatření v oblasti sociální politiky, která kromě velkého politického významu dále posílila podíl sociálních příjmů v celkové příjmové struktuře obyvatelstva. Podle směrnice XIV. sjezdu KSČ byly upraveny peněžní dávky na pomoc rodinám s dětmi, při narození dítěte, rozšířeno pobírání mateřského příspěvku, výrazným způsobem se zvýšily přídatky na děti. Mladým manželům pomáhají výhodné půjčky se státním příspěvkem při narození dítěte. Souhrn těchto opatření nadále posiluje péči našeho státu o rodinu s dětmi a příznivě ovlivňuje vývoj populace. Významná byla i úprava soustavy důchodového zabezpečení platná a realizovaná již od začátku letošního roku.

Nemálo se udělalo v průběhu pětiletky v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí. Bytová výstavba spolu s kulovou úrovní bydlení představuje jeden z dalších základních ukazatelů životní úrovně lidu. Úkol dokončit v 5. pětiletce půl miliónu bytů byl rovněž splněn a téměř o 100 000 bytů překročen. V průběhu posledního pětiletí bylo tak zajištěno bydlení v nových bytech asi pro 2,1 miliónu občanů.

Objem investic do terciární sféry představoval za léta 1971 až 1975 zhruba 48 % z celkových investic do národního hospodářství. Jde o nemalé prostředky, které přímo i nepřímo podmiňují růst životní úrovně. Výsledkem jsou však i hodnoty, které se projevují ve vyšší vzdělanosti, kulturní úrovni a zdraví lidu, zlepšováním kvality životního prostředí a dalšími mnohostrannými přínosy. Takový rozsah rozdělování společenských prostředků přímo ve prospěch lidu je schopna uskutečnit pouze socialistická společnost.

Dosavadní zkušenosti a výsledky potvrzují, že základní směrnice XIV. sjezdu KSČ pro rozvoj životní úrovně v 5. SLP budou mít zřejmě dlouhodobější platnost. Všestranný rozvoj hmotné a kulturní úrovně našeho pracujícího lidu bude i nadále rozhodujícím posláním politiky strany. Program růstu životní úrovně a jeho důsledné uskutečňování se stanou významným politickým nástrojem, výrazem politického a hospodářského rozvoje socialistického Československa.

Jiří Kopecký

Zdravíme XV. sjezd naší Komunistické strany zvýšeným pracovním úsilím!

MORÁLNÍ POVINNOST

Je to již téměř pět měsíců, co vzrušila celou naši veřejnost zpráva o tom, že československý radioamatér zachytil SOS a předáním zprávy zachránil loď i s posádkou kdesi v dalekém moři. Každý si o tom již mohl přečíst všechny podrobnosti v nejrůznějších denících, týdenících a měsícnících. Ještě nikdy se nedostalo u nás činu radioamatéra a tím i celé radioamatérské činnosti tolik pozornosti a publicity.

Amatéřské radio vzhledem ke své dlouhé výrobní lhůtě nemohlo na tuto událost reagovat bezprostředně. Výjimečně to byla výhoda. Jak již patrně víte, nešlo ani o norskou loď, ani v Severním moři a ani nebyla zachráněna díky upozornění československého radioamatéra. Brazilská loď Corina o výtlaku 9003 btto reg. tun plula ve Středozemním moři z Terstu do Brazílie a došlo na ní k poruše. Byla odvečena do Splitu, tam opravena a po několika dnech se znovu vydala na cestu.

Ztratil tím svoji hodnotu čin československého radioamatéra? Domnívám se, že nikoli.

Jako, OK3UL, byl postaven před těžké rozhodování. Volání SOS, tak jak ho zaslechl (poprvé v životě), bylo zcela atypické. Neobsahovalo ani volací značku lodi (loď Corina má volací značku PPBO), ani polohu a další údaje. Bylo vysíláno v amatérském pásmu 7 MHz, přestože pro tísňová volání jsou vyhrazeny jiné kmitočty. Klíčování bylo velmi nekvalitní, pomalé, s mnoha chybami. Jako je vlastně zachytil díky tomu, že pásmo 7 MHz je jeho oblíbeným pásmem a vyhledává tu často jihoamerické stanice, které se vyznačují velmi špatnou úrovní operatérů, špatným a někdy až nečitelným klíčováním. Domníval se zprvu, že narazil na jednu z těchto stanic.

Po krátké úvaze došel k přesvědčení, že je


možná jedinou stanicí, která toto volání SOS zaslechla. Neslyšel v okolí žádné stanice, které by na volání reagovaly. Bylo pozdě v noci a podmínky šíření byly z radioamatérského hlediska špatné. Bylo proto pravděpodobné, že z evropské oblasti není mnoho radioamatérů u svého zařízení se sluchátky na uších. Našel ještě několik dalších důvodů ke své domněnce.

„Kdybych za dva tři dny uviděl ve zprávách rakouské televize (která s oblibou přináší takovéto zprávy), že se někde potopila loď Corina a zahynulo při tom tolik a tolik lidí, do smrti bych se psychicky nevyrovnal s tím, že jsem mohl pomoci a neudělal jsem to.“

Všechny tyto úvahy prošly Jokovi hlavou během jedné minuty. Během jedné minuty, o kterou – podle jeho výroku – „zdržel“ předání zprávy dál.

Co bylo dál, již jistě víte. První zprávu, kterou přinesla většina sdělovacích prostředků, získal Ústřední radioklub od MNO a předal ji prostřednictvím tiskového oddělení ÚV Svazarmu Československé tiskové kanceláři. Z této zprávy se i Jako poprvé dozvěděl o výsledku své snahy.

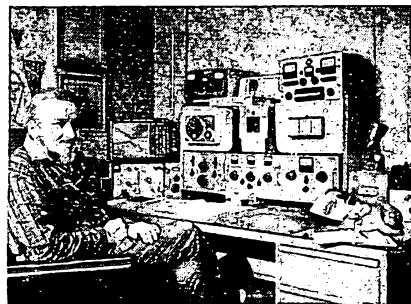Zájem novinářů, rozhlasu, televize, filmu byl neutuchající. V Malackách si podávali u OK3UL dveře. Nejstarší babička a nejmladší dítě v Malackách vědí, kdo to Jako



Straka je a co dělá. Pro něho samotného to byl v jeho jinak samotářském životě velký nápor. Snažil se ke všem rozhovorům a informacím přistupovat co nejseriózněji a nedělal z celé události senzaci. Hovořil i s mnoha přáteli, s námořníky, o tom, jak k tomuto volání mohlo dojít. Zjistil, že je nejen možné, ale běžné, že kromě radisty není na lodi nikdo schopen s vysílacím zařízením zacházet. Že na menších lodích, na rybářských lodích ap. ani samostatný radista není, že se často vysílací zařízení vozi jenom z povinnosti, „jako lékárníčka“. To vše by mohlo pomoci vysvětlit způsob a formu zaslechnutého tísňového volání.

Jako vidí v celé akci – i když vyzněla naprázdno – i značný politický význam. Po konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě je to příklad kladného přístupu k jejím závěrům. Celý řetěz lidí se obětavě zapojil do akce na záchranu lodí a životů, o kterých nikdo nevěděl, kterému státu patří, které národnosti jsou. Šlo o lidi.

Hodnota činu československého radioamatéra OK3UL se neztratila tím, že zpráva nedošla tam, kam měla dojít. Spočívá totiž v tom, že si Jako uvědomil (a stejně tak by to pravděpodobně učinila většina československých radioamatérů) svoji morální povinnost a rychle se rozhodl podle ní jednat.

—amy

SOS from m/m CORINA

Zasedal odbor telegrafie ÚRRK

Při příležitosti krajského přeboru Východoslovenského kraje v telegrafii v Prakovicích se sešel dne 30. 1. 1976 na svém pravidelném zasedání federální odbor telegrafie. Z programu zasedání vyjímáme:

- * odbor přijal jako dalšího zástupce SRK s. D. Vláčila, OK3CWW, a má nyní 7 členů,
- * odbor zhodnotil mistrovství ČSSR 1975, pořádané OR radioamatérů z Ostravy v Trojanovicích,
- * odbor projednal závěrečnou fázi přípravy na mezinárodní závody o Dunajský pohár v Bukurešti,
- * byl upřesněn plán akcí do konce března 1976, tj. soustředění reprezentantů, účast na Dunajském poháru a krajské přebory Středočeského a Jihomoravského kraje,
- * odbor zahájil přípravu na vzorové mistrovství ČSSR 1976 s mezinárodní účastí, které se uskuteční ve dnech 3. až 5. 12. 1976 v Hořovicích,
- * odbor projednal zajištění všech akcí metodickými materiály a ostatními pomůckami.

—mx

Nejlepší sportovci Svazarmu ČSR

U příležitosti 8. plenárního zasedání ČUV Svazarmu ve dnech 23. a 24. ledna 1976 v Brně byli vyhlášeni nejlepší sportovci Svazarmu ČSR za rok 1975. V oblasti radioamatérského sportu to jsou:



Obr. 1. Alena Silná, OK1PUP

Alena Silná, Praha, hon na lišku, Jitka Vilčková, Pardubice, MVT a telegrafie, kolektiv RK Šumperk s trenérem F. Pohlem.

Jménem Amatérského radia a jeho čtenářů vyznamenáním blahopřejeme a přejeme jim mnoho sportovních úspěchů i v roce 1976.



Obr. 2. Jitka Vilčková, OLSAQR



ELEKTRONIKA

podnik ÚV Svazarmu

Podnik ústředního výboru Svazarmu Elektronika je účelová organizace pro poskytování výrobních, obchodních a servisních služeb v oboru elektroniky, Hi-Fi a audiovizuální techniky, především pro členy a základní organizace Svazarmu. Z vlastní výroby nebo z dovozu jim dodává elektroakustickou techniku vyšší kvalitativní třídy, zejména zesilovače, gramofony a reproduktorové soustavy, jednotlivé součástky a stavební návody k jejich individuální výrobě, dále zahraniční magnetofony, mikrofony, gramofonové přenosky a příslušenství.

Podnik Elektronika vznikl v nynější podobě v roce 1972, takže letos vstupuje do pátého roku své existence. Z výrobního programu obou začleněných VH – Hi-Fi-servis a Elektroakustika – převzal základní přístroje pro níže uvedenou techniku (gramofony SG40 a SG80, stereoofonní zesilovač TW30G, reproduktorové soustavy RS20) a pro ozvučování (směšovací pult TM6, zesilovač TW200, reproduktorové sloupce RS50 a mikrofonní stojan). V roce 1973 vznikl technicko-náborový program HIFI-JUNIOR jako sestava základních přístrojů pro věrnou reprodukci hudby – gramofon SG60, stereoofonní zesilovač TW40, reproduktorové soustavy RS20 a RS22. Kromě finálních přístrojů s prodlouženou zárukou začal podnik prodávat hlavní díly těchto přístrojů, k nimž vydal a dále vydává i příslušné stavební návody pro jejich individuální výrobu. Přístrojová řada HIFI-JUNIOR se setkala s mimořádným ohlasem mezi členy a hifi-klubu Svazarmu. Zájem o hotové přístroje a jejich díly však od začátku podstatně přesahuje dodavatelské možnosti podniku, takže zájemci zůstávají z převážné části neuspokojeni. Například počet vyrobených levištenových reproduktorových soustav a polotovárů, které byly v roce 1969 světovou novinkou, překročil už letos třicet tisíc.

Také v ozvučovací elektroakustice došlo k inovaci a zjednodušení výrobního programu, takže přes dva roky byly ve výrobě směřovány pult TM102, zesilovač TW200B, reproduktorové sloupce RS508/516 a mikrofonní stojan MS180.

Snaha o další zvyšování počtu vyráběných přístrojů v roce 1974 a 1975 narazila na objektivní možnosti podniku, jehož drobná a nevyhovující pracoviště, rozptýlená celkem na 11 místech v Praze i mimo ni, nejsou pro větší množství výrobků „průchodná“. Podnik proto hledal zásadní řešení rozporu mezi poptávkou a dodavatelskými možnostmi a začal je urychleně realizovat v roce 1975 jako nejdůležitější opatření technického rozvoje.

V roce 1975 měl podnik Elektronika 82 zaměstnanců v Praze a 7 v Brně. Roční plán výkonů splnil přes 100 % při dodržení všech rozhodujících ukazatelů, přičemž byl podstatně překročen čistý zisk. Až na zdržení ve výrobě gramofonů SG60, následkem nedodání dílů z kooperace, byla splněna i výroba přístrojů podle plánu. Celkový maloobchodní obrát byl v roce 1975 přes 15 mil. Kčs, z toho však jen v prosinci 2,5 mil. Kčs (!), což je celostátní rekord na pracovníka v elektronickém oboru.

Jako jmenovitý úkol ÚV Svazarmu byl v roce 1975 zahájen servis speciální povelové elektroniky pro dálkové řízení modelů (RC) značky Gajpner a ve 2. etapě také z výroby SSSR a NDR. V říjnu 1975 získal podnik nové servisní středisko v Brně, což znamená podstatné zlepšení služeb i na Moravě a Slovensku. V podniku vznikly 4 kolektivy socialistické práce, které se svými hodnotnými pracovními závazky soutěží o titul BSP.

Technický rozvoj podniku

Pod označením T120 se připravuje nová řada elektroakustických přístrojů, které budou mít vesměs vysoké technické parametry, odpovídající současným světovým požadavkům. Jsou to:

koncový stereoofonní zesilovač 2 x 60 W	TW120,
univerzální předzesilovač	TP120,
kvadrofonní dekodér SQ	Q120,
směšovač pro 4 mikrofony	TM120.

Důsledně unifikované součásti a výrobní technologie u všech přístrojů řady T120 značně snižují

výrobní náklady, takže prodejní cena bude neobyčejně příznivá a vyráběná množství se proti dosavadnímu stavu podstatně zvýší. Zavedením této řady se postupně zastaví výroba některých kompletních přístrojů z dosavadního programu, které však zůstanou na trhu jako stavební návody a jednotlivé díly nejméně do roku 1980. Přístroje řady T120 jsou univerzální a víceúčelové. Hodí se stejně dobře pro věrnou reprodukci hudby ve stereoofonním a kvadrofonním provozu, pro ozvučení menších i velkých prostor při hudebních produkcích všeho druhu a konečně i pro trvalé elektroakustické instalace v monoofonním nebo vícekanálovém provozu.

Třípásmová reproduktorová soustava RS 480 o objemu 45 l z nových pěnových plastických hmot, určená především pro větší poslechové místnosti, bude vývojově a technologicky zpracována nejen pro vlastní trh, ale také pro export. Podnik chce dosáhnout zvýšení produktivity práce a absolutního objemu výroby přibližně na dvojnásobek tím, že se výroba, administrativa a operativní mezisklady soustředí od počátku roku 1977 do jediného provozního objektu v ceně 3,5 mil. Kčs, jehož investiční výstavba v Praze 4-Lhotka už začala a má skončit ještě v letošním roce.

Podnik Elektronika vydává podrobné stavební návody řady HIFI-JUNIOR, určené pro méně zkušené zájemce, s popisem výroby všech jednoúčelových mechanických součástí a podrobnými pokyny ke stavbě jednotlivých přístrojů. Stručné stavební návody přístrojů řady HIFI-JUNIOR a některých dalších jednoduchých přístrojů a funkčních celků (modulů) z oboru Hi-Fi, audiovizuální techniky a dálkového řízení modelů jsou určeny především pro zkušenější zájemce. Připravují se podrobné stavební návody na přístroje řady T120 a jejich příslušenství i na soustavu RS480 a její varianty. „Informace o členských službách“, vydávané zpočátku 2x ročně (jaro, podzim), později 4x ročně, přinesou podrobnou nabídku zboží a služeb podniku Elektronika i gramofonové edice pražského Klubu elektroakustiky, spolu s řadou technických zajímavostí a adresářem hifi-klubů Svazarmu. Jako obchodně propagační materiál se „Informace“ budou rozesílat bezplatně těm registrovaným členům základních organizací a klubů Svazarmu v odbornosti Hi-Fi a elektronické specializace leteckého modelářství, kteří splnili členské povinnosti.

V rámci plánovaného i mimořádného dovozu Svazarmu se podnik Elektronika orientuje na ty přístroje a části příslušenství, které se v kvalitě Hi-Fi nebo v poloprofesionální třídě v ČSSR nevyrobí, ale jsou nezbytné ke zkompletování ucelených souprav pro věrnou reprodukci hudby, popř. pro ozvučovací účely klubů a základních organizací Svazarmu. Jsou to především stereoofonní a kvadrofonní magnetofony s klasickým páskem, kazetové magnetofony třídy Hi-Fi, dynamické mikrofony vyšší kvalitativní třídy a magnetodynamické přenosky s diamantovým hrotem. Pro reprezentanty Svazarmu se počítá s dovozem speciálních vícekanálových souprav dálkového řízení modelů.

Distribuce dovážené techniky se uskuteční jako dosud výhradně podle plánu ústředního sekretariátu hifi-klubu, popř. příslušných oddělení ÚV Svazarmu. Při dovozu se počítá i nadále s výrobky těch zahraničních firem, které splňují předpoklady vysoké kvality. V ČSSR jsou již tradičně zavedeny a podnik Elektronika zabezpečuje jejich servis na základě dohod s příslušnými podniky zahraničního obchodu. Množství dováženého zboží bude záviset především na devizové situaci v jednotlivých letech 6. pětiletky, popř. na vlastních devizových zdrojích Svazarmu, podaří-li se je pro tento účel vytvořit.

Podnik ÚV Svazarmu Elektronika je a nadále zůstane pravidelným účastníkem jarních i podzimních mezinárodních veletrhů Brno, kde svou účast přizpůsobuje na jaře spotřebnímu, na podzim investičnímu charakteru této akce. Připravuje se účast na

příštích oborových výstavách AVRO/INTERKAMERA s dvouletým cyklem. Mimořádně aktivní je podnik Elektronika na každoroční svazarmovské výstavě HIFI/AMA. Pro uvedené účely připravuje podnik Elektronika speciální výstavní expozici se souborem přístrojů, které budou pravidelně v chodu a budou doplněny výraznými informacemi pro návštěvníky. Stavební díly i funkční celky (moduly a stavební návody) budou vystaveny ve vitrinách. Zvláštní výstavní služby připravují prodejna a servis, které podle charakteru výstavní akce představí přehled služeb v oblasti elektroakustiky, elektroniky a servisu zahraničních přístrojů, popř. zajistí některé služby přímo na místě, např. prodej nejžádanějších dílů a stavebních návodů, objektivní kontrolu gramofonových přenosů aj.

Aby služby podniku Elektronika odpovídaly i v budoucnu co nejvíce přání jeho zákazníků, počítá se s pravidelným a intenzivním stykem mezi zákazníky a pověřenými pracovníky podniku, jejichž úkolem je přenášet poznatky do praxe. Do průzkumu perspektivních potřeb se v nejbližší době zapojí také moderní děroštitkový systém, který umožní rychlé a relativně přesné vyhodnocení velkého množství informací. I nadále však zůstane zachován především osvědčený osobní kontakt podniku s ústředními radami odbornosti Hi-Fi a leteckých modelářů, s vedením aktivních klubů i s jednotlivými členy, jejichž neuspokojené potřeby by měly být i nadále rozhodující položkou podnikových plánů.


TISKLI JSME

Med 25 lety

Do čtvrtého čísla jsme vybrali jako ukázkou konstrukci můstku RLCS. Nečaska z dubnového sešitu ročníku 1952. Přístroj pracuje na principu Wheatstoneova můstku a obsahuje elektronkový zesilovač pro indikátor vyvážení – „magické oko“ EM1. Vzhled a konstrukce jsou patrné z obr. 1 a 2. Pro přesnější představu uvádíme rozměry: 200 x 300 mm (půdorys), výška 150 (50) mm. Pokrok v technologii za posledních 25 let je u tohoto přístroje stejně zřetelný, jako u přístrojů,



Obr. 1. Můstek RLC podle AR 8/1952

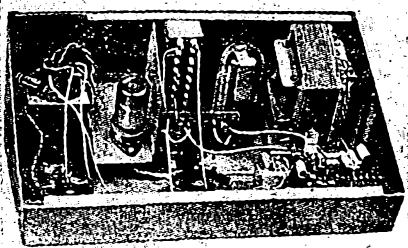

Obr. 2. Konstrukce můstku

které byly již v této rubrice popsány; nemělo by již smysl podobně se jím zabývat. V souvislosti s tímto měřicím přístrojem jsme si však povšimli jedné zajímavé skutečnosti. Hledali jsme totiž analogickou moderní amatérskou konstrukci z posledních let. A co jsme zjistili? Od roku 1970 byl v AR

uveřejněn pouze jeden měřič RLC; pracuje však na odlišném principu (měří se rezonanční metodou) a navíc je konstruován jako přímoukazující, je tedy podstatně složitější a nehodí se k srovnání. Udělali jsme tedy malou bilanci článků (návodů) v AR 1952 a 1975 podle jejich námětů (tab. 1).

Tab. 1

Přibližný počet konstrukcí		
Ročník	měřících přístrojů	ostatních
1952	10	10 až 15
1975	11	40 až 50

Z údajů v tabulce je vidět, že zatímco počet návodů na stavbu měřících přístrojů se téměř nezměnil, množství konstrukcí zesilovačů, zábleskových zařízení, zdrojů apod. (můžeme je označit např. jako účelová zařízení) se podstatně zvětšilo (zvětšil se i rozsah časopisu).

Autory článků uveřejňovaných v AR jsou technici profesionálové i amatéři (přičemž mezi amatéry lze v současné době počítat i ty

profesionály, kteří se specializují na jeden obor elektroniky a v ostatních oborech nemohou sledovat nejnovější směry vývoje); obsah AR (nebo alespoň příspěvků, docházejících do redakce) nám tedy do jisté míry ukazuje, jak je která oblast elektroniky mezi čtenáři právě aktuální. A podíváme-li se na náměty příspěvků, nemůžeme se ubránit dojmu, že celá řada čtenářů má zájem o konstrukci účelových zařízení, zatímco jednoduché klasické měřící přístroje v moderním provedení jsou značně opomíjeny. Velké množství čtenářů si jistě zhotovilo např. nf zesilovač s minimálním zkreslením; kolik z nich se však asi pokusilo změřit zkreslení u hotového zesilovače, popř. postavit si jednoduchý přístroj pro toto měření? Čtenáře AR lze rozdělit do různých skupin. Jsou i extrémisté, o jejichž existenci se občas přesvědčujeme z dotazů asi tohoto druhu: „Stavím elektronické číslicové hodiny podle AR, ale nemohu pokračovat; v textu sice uvádíte průřez jádra síťového transformátoru, ale nepíšete, jakou má mít vzduchovou mezeru, což je velmi důležité!“ Jde sice o vymyšlený, ale přitom typický dotaz. Zmíněným čtenářům doporučujeme, aby věnovali alespoň trochu pozornosti tomu, co se v té spleti drátů a součástek, kterou zhotoví,

ve skutečnosti děje. Většinu ostatních amatérů, zvláště mladým, bychom chtěli jen připomenout: radost z tvůrčí práce při stavbě a úspěšném dokončení přístroje, zhotoveného podle návodu, vás potěší; mnohem větší uspokojení však pocítíte, budete-li samostatně konstruovat a ověříte-li si sami technické parametry zhotovených zařízení. V letošním ročníku jsme začali otiskovat Školu měřící techniky, která může být dobrým začátkem; doufáme, že na ni budeme moci navázat popisy alespoň některých základních, jednoduchých, ale přitom dostatečně přesných měřících přístrojů. Pokud máte ve své „dílně“ osvědčenou a vtipnou konstrukci např. měřiče indukčnosti, činitele jakosti cívek, zkreslení apod., rádi je uveřejníme.

Trochu jsme odbočili od původního námětu, ukázali jsme si však na další zkušenost z uplynulých 25 let. Značně se zvětšil rozsah aplikací elektroniky a tím i počet zájemců o amatérskou činnost; zdá se však, že se v průměru změnilo i pojetí amatérské práce (nemám teď na mysli aktivní amatéry – vysíláče), nebo jinak řečeno, zvětšuje se sice počet amatérů „zvidavých“, ale nejméně stejně rychle roste i množství amatérů typu „už aby to nějak chodilo“.


RUBRIKA PRO NEJMMLADŠÍ ČTENÁŘE AR

(R) 15 pro XV


(Dokončení soutěže z AR A2 a A3)

Z minulá máte připravenou hvězdu i desku s plošnými spoji nebo desku s pájecími očky. Na desku zapájete součástky podle obr. 1. Pohled na desku je ze strany součástek. Transistor T_1 je typu p-n-p, např. GCS16, T_2 je typu n-p-n, např. 102NU71, R_1 je odpor TR 112a, 68 k Ω , R_2 je odpor TR 112a, 220 Ω , C je elektrolytický kondenzátor TE 981, 20 μ F, Z žárovka 3,8 V/0,3 A, B plochá baterie 4,5 V (obr. 2).

Dráty pro připojení baterie volte dostatečně dlouhé a odlište drát pro připojení kladného pólu baterie od drátu, jímž budete připojovat druhý pól baterie. Kladný pól napájecího napětí označujeme obvykle červeně, tedy i drát budeme volit s červenou izolací. Desku se součástkami připevníte ke dnu hvězdy,

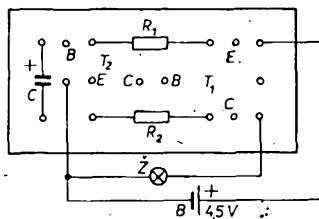

Obr. 1. Zapojovací schéma desky se součástkami

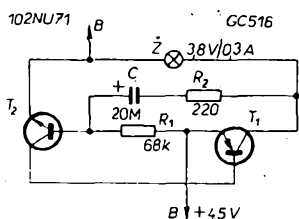

Obr. 2. Schéma zapojení přerušovače

k tomuto účelu je v něm volná díra. Díru lze popř. převrtat na průměr podle potřeby. Vývody k žárovce a k baterii zkrátíte na potřebnou míru a zapojte je. Do objímky zašroubujte žárovku, připojte baterii. Transistorový přerušovač, který jste zhotovili, bude žárovku v pravidelných intervalech rozsvěcet a zhasínat.

Závěrem ještě jednu praktickou připomínku. Baterii je vhodnější umístit vně hvězdy. Přívody napájecího napětí pro přerušovač vyvedte proto dnem hvězdy a baterii umístěte tak, aby ji bylo možno snadno vyměňovat. Do přívodu napájecího napětí můžete připojit i spínač. Krycí víko připevněte izolepou (víko je z průhledné plastické hmoty).

klubu nebo oddílu, popř. i k jiné výzdobě, určené XV. sjezdu strany. Hvězdu instalujte, předvedte a předejte vedení Pionýrské organizace, školy, radioklubu Svazarmu nebo Domu pionýrů a mládeže. Je samozřejmé, že byste měli počítat i s údržbou po celou dobu, po níž bude váš výrobek v provozu. Do redakce AR zašlete nejpozději do 30. dubna 1976 kupón, který vystřihněte, vyplňte a dejte potvrdit. Ke kontrole splnění úkolů soutěže se pracovníci redakce zajedou podívat na některá z míst, na nichž funguje rudá hvězda rubriky R 15.

Času již mnoho nezbyvá – těšíme se na hlášení, jak jsou využity vaše výrobky na počest XV. sjezdu Komunistické strany Československa.

Potvrzujeme, že

(jméno nebo název kolektivu)

bytem

narozen

(u kolektivu datum narození nejstaršího člena kolektivu)

předvedl a předal do používání rudou hvězdu rubriky R 15 – práci na počest XV. sjezdu KSČ. Na tomto výrobku pracoval samostatně (platí pouze pro jednotlivce).

Podpis a razítko školy, DPM, radioklubu apod.

Výrobek podle podmínek soutěže je tedy dohotoven. Poslední podmínkou vaší účasti v soutěži „15 pro XV“ však je: zapůjčte svoji hvězdu na nástěnku školy,

Monolitické paměťové obvody

V elektronických přístrojích a zařízeních se velmi často setkáváme s různými druhy pamětí. Do pamětí mohou být např. založeny informace o funkci přístroje, nebo se do pamětí přístroje při jeho činnosti mohou ukládat a v jiných okamžicích mohou být přečteny a použity k řízení přístroje nebo zobrazeny pro čtení obsluhou. Způsobů využití pamětí je celá řada a ke konstrukci pamětí se používá mnoho různých technických principů.

Různé druhy analogových pamětí, které dříve hrály velmi významnou roli, jsou v posledních dvaceti letech stále více vytlačovány číslicovými pamětmi. Číslicové paměti pracují (vzhledem ke snadné technické realizaci) v binární soustavě, tzn. že se určitá informace vyjadřuje ve tvaru binárního čísla, které se skládá z posloupnosti nul a jedniček. Číslicové paměti se původně používaly především v počítačích, kde jak instrukce pro činnost počítače, tak i alfanumerická data se vyjadřují ve tvaru binárních čísel.

K tomu, aby bylo zřejmé, do jakého místa paměti jsou příslušné informace (instrukce) nebo data uloženy, je každé místo paměti opatřeno číselnou adresou, která se opět vyjadřuje ve formě binárního čísla. Podle toho, kolik míst má binární číslo (nebo slovo), mluvíme o čtyřbitovém, osmibitovém, šestnáctibitovém apod. slově. Určitý bit (což je příslušné místo binárního čísla) může nabýt hodnoty nula nebo jedna.

Např. paměťové místo jedna je při délce slova šestnácti bitů vyjádřeno binární adresou 0000 0000 0000 0001, místo dvě bude mít adresu 0000 0000 0000 0010 a například místo 32 769 bude mít adresu 1000 0000 0000 0001; jak jsme si již řekli, tento způsob zobrazení instrukcí a dat a jejich adres se používá při zpracování informací v počítači. Pro zadávání informací do počítače (především instrukcí) je tento způsob neefektivní, proto se k tomuto účelu používá nejčastěji tzv. hexadecimální kód, protože převod čísel mezi hexadecimálním a binárním kódem je snadnější, než převod mezi binárním a dekadickým kódem. Značnou roli v této praxi má též konvence, vyloučenost.

Prvním deseti číslům v binárním kódu odpovídají v hexadecimálním kódu čísla 0 až 9 a binárním číslům od 10 do 15 odpovídají v hexadecimálním kódu písmena A až F. Pro převod je výhodné rozdělit binární číslo na bloky po čtyřech místech. Např. číslo 0110 1101 má v hexadecimálním kódu tvar 6D. Pro převod prvních šestnácti čísel mezi dekadickou, binární a hexadecimální soustavou platí tab. 1.

Počítač je obvykle opatřen zařízením, které „překládá“ informace z hexadecimálního kódu do binárního kódu (pro vlastní zpracování). Druhá skupina informací, tj. data, se do počítače zadává nejčastěji v binární podobě s využitím dálnopisu nebo jiných zařízení.

V minulosti hrály dominantní roli v číslicových přístrojích a zařízeních paměti magnetické. Nejčastěji to byly paměti feritové, složené v maticovém uspořádání z velkého počtu feritových kruhových jader. Často se také používaly tzv. magnetické drátové paměti, páskové paměti, diskové paměti a bubnové paměti. Bubnové paměti se dnes již nepoužívají, ostatní vyjmenované druhy pamětí jsou však stále ještě dosti rozšířeny. V posledních letech se objevil vážný konkurent především feritových a drátových pamětí: monolitické paměti. U dnešních číslicových systémů, jako jsou mikropočítače (a často i minipočítače) se tyto polovodičové paměti používají již výlučně. Polovodičové paměti

se však používají dnes i u novějších větších počítačů, a to především jako rychlé operační paměti.

Polovodičové paměti se vyrábějí různými bipolárními a MOS technologiemi. Je zajímavé, že první údaje o bipolárních polovodičových pamětech byly publikovány firmou Texas Instr. již v r. 1966. Na základě kontraktu amerických leteckých sil (USAAF) byl u této firmy vyvíjen radarový systém v rámci projektu MERA (Molecular Electronic for Radar Applications). Přes tuto prioritu se však dříve a v širším měřítku začaly vyrábět paměti MOS. Důvodů bylo několik: technologie obvodů MOS je jednodušší, lze při ní dosáhnout větší hustoty prvků na ploše křemíkové destičky a také problémy s výkovou ztrátou jsou menší. Tomuto předstihu obvodů MOS pomohly i práce spojené s vývojem a výrobou kapesních kalkulátorů, které jsou řešeny s ohledem na co nejmenší spotřebu energie výhradně s obvody MOS. Bipolární paměti se začaly realizovat s určitým pozděním, i když jejich nespornou předností je větší pracovní rychlost. Kapacita polovodičových pamětí obou druhů se rok od roku stále zvětšuje, u pamětí MOS je kapacita až 32 000 bitů, u bipolárních pamětí až 4000 bitů.

Podle způsobu konstrukce a účelu se paměti rozdělují na několik základních skupin. První skupinu tvoří paměti RAM (Random Access Memory). Do těchto pamětí lze zapsat binární číslo, z této paměti lze binární číslo číst. Při čtení se obsah paměti neruší, neztrácí. U dosud známých pamětí RAM se však obsah ztrácí při přerušení napájecího napětí.

Paměť RAM má určitou architekturu vnitřního uspořádání, tzn., že určitý počet buněk vždy tvoří nbitové slovo. Např. hovoříme-li o 1024bitové paměti RAM s architekturou 1024×1 , značí to, že má 1024 slov o délce jednoho bitu. Nebo paměť RAM s kapacitou 2048 bitů s architekturou (organizací) 256×8 má 256 slov o délce 8 bitů. MOS paměti RAM pracují podle principu buď ve statickém nebo dynamickém režimu. U dynamických pamětí RAM je každý bit zapsán v buňce, jejíž obsah musí být stále periodicky obnovován (např. $32 \times$ za sekundu), jinak by se ztratil. K obnovování slouží speciální obvody, které jsou buď součástí vlastní paměti (jsou na společném čipu), nebo jsou umístěny vně vlastního obvodu paměti. Statické MOS obvody RAM pracují s různě uspořádanými klopnými obvody typu R-S, stejně jako všechny bipolární paměti RAM – u těchto obvodů není třeba obsah paměti obnovovat.

U některých pamětí, které jsou řešeny pomocí registrů, je možný sériový zápis i čtení. Rozlišují se dvě skupiny těchto pamětí: u pamětí FIFO (First In, First Out) se slova čtou ve stejném pořadí, v jakém byla zapsána; u pamětí LIFO (Last In, First Out) se slova čtou v opačném pořadí, než v jakém byla zapsána.

Druhou velmi důležitou skupinou pamětí jsou paměti ROM (Read Only Memory), které slouží pouze ke čtení. Při výrobě pamětí jsou jednotlivé paměťové buňky nastaveny pomocí sítě spojů na úroveň logické nuly nebo logické jedničky. Jednotlivé buňky jsou uspořádány tak, že tvoří slova o určité délce bitů. Každé slovo má určitou adresu. Pomocí adresovacích vstupů je možno zobrazit obsah na výstupech ROM. Proto např. paměť ROM s počtem adres 1024 má deset adresovacích vstupů ($2^{10} = 1024$). Jestliže je např. délka slova 8 bitů, má paměť ROM osm výstupů. Paměti ROM se používají k uložení hodnot funkcí např. v kalkulátorech, dále se použí-

vají k převodu kódů jako generátory znaků pro obrazovkové displeje, k uložení programů v mikropočítačích a k celé řadě dalších účelů.

U pamětí ROM je obsah paměti „vestaven“ při výrobě obvodů. Pro vývojové práce nebo při výrobě menších sérií přístrojů by výroba malého počtu speciálních pamětí ROM byla neekonomická. K těmto účelům se proto používají paměti PROM (Programmable Read Only Memory), které si uživatel může naprogramovat podle své okamžité potřeby. Paměťové buňky jsou při výrobě nastaveny na stejnou logickou úroveň a pomocí vnějších proudových impulsů lze porušit některé spoje uvnitř buněk a tím nastavit buňky do druhého logického stavu (např. se prorazí přechod emitor-báze, nebo se přeruší odpor v emitoru, popř. odpor v elektrodě S – source atd.). K programování u zákazníka se vyrábějí tzv. programátory, které umožňují buď manuální, nebo automatické programování např. z děrné pásky.

Třetí skupinou pamětí jsou tzv. paměti EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory). Tyto paměti jsou reprogramovatelné a jsou proto ideální k vývojovým pracím. Nejznámější paměti EPROM se strukturami MOS, vyráběné od roku 1971 fou Intel a postupně i dalšími výrobci, mají tzv. plovoucí hradlo (gate). Do tohoto hradla se „zabudovává“ náboj lavinovitou injekcí z vodiče, který je od hradla elektricky izolován tenkou vrstvou SiO_2 . Hradlo se při programování opatří nábojem, který nemůže z něho vzhledem k okolní vrstvě SiO_2 uniknout. Elektrody D (drain) a S (source), které jsou od hradla (gate) odděleny vrstvou SiO_2 , mají podobnou strukturu jako u běžného tranzistoru MOS. Podle skutečných zkoušek se odhaduje, že náboj na hradle se při teplotě 125°C zmenší na 70 % své původní velikosti teprve za 10 let! Při nižších teplotách se doba, po níž se náboj udrží, ještě prodlužuje. Paměť EPROM si udrží svůj obsah pochopitelně i při přerušení napájecího napětí. Je-li třeba z nějakých důvodů již zapsaný obsah paměti smazat, lze to udělat jednoduše tak, že se křemíkový čip ozáří po určitou dobu (např. 5 minut) silným ultrafialovým zářením. K tomuto účelu je pouzdro obvodu opatřeno „okénkem“ z křemíku. Při osvětlení se stane izolační vrstva kolem hradla vodivou a v celém čipu se vytvoří rovnováha prostorového náboje.

Mnohem méně jsou rozšířeny paměti EPROM, které lze reprogramovat elektricky. Tyto paměti jsou výrobně složitější a proto také dražší. Pracují opět se strukturami MOS s plovoucím hradlem a s další izolační vrstvou z nitridu křemíku.

Tab. 1. Vztah desítkového (dekadického), binárního a hexadecimálního vyjádření čísel

desítková	Soustava	
	binární	hexadecimální
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

V rámci těchto tří základních skupin pamětí existují další různé druhy pamětí se speciálními vlastnostmi. Jsou to např. paměti RAM, u nichž lze obsah slova na vstupu porovnávat s obsahem slova na zvolené adrese.

Každý paměťový obvod má kromě výstupů vždy vstupy pro adresu a u pamětí RAM ještě vstupy pro zápis. Paměti RAM mají i tzv. řídicí vstup, který nastavuje paměť do stavů „zápis“ nebo „čtení“. Aby bylo možno řadit paměťové obvody do složitějších celků, mají paměťové obvody výběrové vstupy, které se používají k aktivaci. Aby bylo možno řadit např. paralelně odpovídající si výstupy několika paměťových obvodů (chceme-li získat např. paměť ROM s 1024 osmibitovými slovy, můžeme použít čtyři paměti ROM s kapacitou 256 osmibitových slov, jejichž výstupy budou paralelně spojeny), mají paměťové obvody s vazbou TTL výstupy buď s otevřeným kolektorem nebo trojstavové výstupy. U prvně jmenovaných obvodů je výstup podobný výstupu obvodu MH7403. Druhé obvody mají na výstupu (při aktivaci) podle obsahu zobrazované buňky buď log. 0 nebo log. 1. Při deaktivaci obvodu se výstup

nastaví do třetího stavu, při němž jsou oba výstupní tranzistory „rozpojeny“. Výstup má velkou impedanci a „pluje“ na potenciálu připojených sběrnic. V tomto stavu také nezatěžuje aktivované výstupy jiných paměťových obvodů.

Dále se používají výběrové vstupy, které – pokud se na paměť nepřivádí, nebo z ní nechte žádná informace – nastavují paměť do stavu, při němž se značně zmenší odběr proudu z napájecího zdroje. Toto opatření výrazně redukuje potřebný napájecí příkon pro celé zařízení s pamětmi.

Pomocí výběrového vstupu lze i zablokovat zapisovací vstupy např. pamětí RAM, které pak značně méně zatěžují vstupní sběrnice při paralelním řazení vstupů několika paměťových obvodů.

Monolitické paměťové obvody se rychle rozšiřují nejen do počítačů, ale i do automatizačních a měřicích přístrojů. Kromě mnoha technických výhod přispívá k jejich rozšíření i jejich cenová dostupnost, široký sortiment a výroba stejných typů pamětí několika výrobci.

Ing. Jiří Hanzlík

Reproduktorové soustavy v neobvyklém pohledu

V posledních letech bylo v časopisu *Amatérské radio* otištěno několik příspěvků, týkajících se stavby a konstrukce reproduktorových soustav, uspořádání a volby reproduktorů i výpočtu vhodných výhybek. Tyto články vyvolaly řadu dopisů, byly i kritické připomínky a tak jsme se nakonec rozhodli shrnout všechny diskutované problémy, oddělit reálnou skutečnost od dohadů i ustálených a z generace na generaci přejímaných pověr.

Velmi často čteme, že reproduktorové soustavy jsou nejslabším článkem celého elektroakustického řetězu. To je do jisté míry pravda. Stejně je pravda také to, že reproduktorová soustava je tím článkem elektroakustického řetězu, který se teoreticky obtížně navrhuje a ještě obtížněji měří. Před několika lety prošla našima rukama řada reproduktorových soustav nejrůznějších výrobců: Grundig, Isóphon, Braun, Fisher, Goodmans a dalších. Při objektivních měřeních se soustavy vždy něčím lišily a při subjektivních testech hrála rovněž každá soustava poněkud jinak, než ty ostatní. V názorech na výsledný dojem byla nakonec naprostá nejednotnost. Bylo zcela zřejmé, že je především otázkou návyku anebo osobního vkusu, jakému charakteru reprodukce dáme přednost. Jsou totiž jedinci, kteří preferují spíše zdůraznění okrajových částí akustického pásma, jiní mají v oblibě co nejvyrovnanější přenos a nebyli výjimkou ti, kteří naopak dávali přednost reprodukci se zdůrazněnou prezencí, tedy se zdůrazněním v oblasti středních až vyšších kmitočtů.

To jsme hovořili o hodnocení subjektivním. Avšak ani při objektivních měřeních nemusíme dostat výsledky zcela souhlasné s poslechovým dojemem. Existují totiž objektivní měřicí metody, které nás mohou dovést i k velmi odlišným výsledkům. Pro tyto případy lze obvykle nalézt uspokojující vysvětlení, avšak přesto může dojít i k rozporu se slyšenou skutečností. Jisté je jedno. Každá soustava, pokud je navržena jen trochu logicky, „nějak hraje“. Odpověď na otázku jak má hrát, aby byl akustický vjem dokona-

lý, je prakticky nemožná. Jeden z hlavních důvodů je ten, že mezi koncertní síní a pokoj v panelovém domě nelze položit rovnítko. A tak rozumní konstruktéři volí často optimální řešení, aby soustavy hrály tak, jak si to asi většina posluchačů přeje – tedy libivě – přičemž samozřejmě své výsledky bez výjimky kontrolují a upravují měřicími metodami.

Tolik obecně. A nyní se podíváme zblízka na jednotlivé prvky soustav. Jak je obecně známo, nepodařilo se dosud vyrobit dokonale vyhovující reproduktorové systémy, které by jedním prvkem obsáhly celé akustické pásmo. To nás nutí používat pro dosažení dobré reprodukce alespoň dvoupásmové, někdy i třípásmové soustavy. Každá soustava obsahuje tedy výškové systémy. Tyto výškové systémy nesmí být buzeny signály nižších kmitočtů, než udává výrobce, jinak by docházelo k zvětšenému zkreslení přenosu. Je proto třeba zajistit, aby tyto signály byly potlačeny horní propustí, které se všeobecně říká reproduktorová výhybka. V dvoupásmové soustavě se obvykle používá podobná výhybka i pro reproduktor, vyzařující signály nízkých a středních kmitočtů, ovšem v zapojení jako dolní propust. Jsou-li soustavy řešeny jako třípásmové, tj. se samostatným středotónovým systémem, používá se navíc ještě kombinovaná výhybka v podobě pásmové propusti. Pro výpočet uvedených výhybek platí poměrně jednoduché vzorce, uvedené např. v článcích v AR 11/73 nebo AR 5/74.

O těchto výhybkách jsou vedeny trvalé diskuse, zda je výhodnější používat jednodušší výhybky se strmostí –6 dB/oktávu, anebo složitější se strmostí –12 dB/oktávu. Strmost –6 dB/oktávu je často považována za nedostačující k tomu, aby spolehlivě zamezila pronikání signálů středních kmitočtů do výškového systému. Tyto signály jsou v reprodukci obvykle velmi výrazně zastoupeny. Nedostatečné oddělení by mělo za následek přetížení výškového systému v uvedené oblasti a tedy i vznik zkreslení. Nejjednodušším řešením je volba co nejvyššího dělicího kmitočtu. Uvedené nebezpečí prakticky odstraňují výhybky se strmostí –12 dB/oktávu. Ty však mají zase jiný недостаток; na dělicím kmitočtu obrábějí fázi. Podrobnější úvahu o tomto problému nalezne čtenář v AR 5/74 na str. 174.

V praktickém řešení výhybek se však vyskytuje ještě jiný problém. Jak je známo, je impedance reproduktoru složena z činného a indukčního odporu kmitací cívky. Reprodukter s činným odporem kmitací cívky 4 Ω bude mít na dělicím kmitočtu 5000 Hz impedanci podstatně větší. Přitom každý návrhář s naprostým klidem počítá výhybku tak, jako by měl použitý reproduktor výhradně činný odpor. Je zcela nesporné, že pro exaktní výpočet by bylo nutno respektovat nejen činný, ale i indukční odpor reproduktoru a výhybku počítat jako složený obvod. To konstatujeme pouze proto, abychom prokázali, že každý jednoduchý výpočet výhybky je již v základu zatížen menší či větší chybou. V praxi to ovšem není nikterak závažné, protože, jak jsme si již řekli, „každá soustava nějak hraje“ a pokud konstruktér skutečně záleží na výsledku jeho práce, není jiné cesty, než takto přibližně navrženou soustavu měřit a jednotlivé prvky trpělivě upravovat a korigovat. Je třeba ještě upozornit, že to není nikterak jednoduchá ani rychlá práce.

Můžeme jít v našich úvahách ještě dál. Jestliže bychom dokázali i tyto problémy zvládnout (amatérsky je to však téměř nemožné), zjistíme, že měření v oblasti nízkých kmitočtů v bezodrazovém prostoru nedává zdaleka přesné výsledky. Budeme tedy nuceni volit jinou měřicí metodu, třeba měření ve volném prostoru. Umístíme-li však nakonec soustavu do obytné místnosti běžných rozměrů, můžeme se dožít velkého zklamání, protože v těchto místnostech dochází vždy ke vzniku stojatých vln, kromě toho se v nich uplatňují i vlastní rezonance prostoru a tak je zcela možné, že soustava s dolním mezním kmitočtem o oktávu vyšším bude v určité místnosti „znít“ mnohem lépe než jiná – jejíž mezní kmitočet v hloubkách je nižší. To může být způsobeno právě tím, že u soustav se širším přenosovým pásmem se právě u nízkých kmitočtů mohou náhodně objevit slyšitelné nedostatky poslechové místnosti.

Aby nám to nebylo líto, tedy ani signály nejvyšších kmitočtů nejsou fyzikálními vlastnostmi reproduktorů nedotčeny. Jak je známo, jsou tyto signály vyzařovány přímo vyzařujícími reproduktory ve velmi úzkém kuželu. Hodnotíme-li soustavu měřením či poslechem v její ose, může se nám zdát, že je její reprodukce i v této oblasti vyrovnaná. Odchýlí-li se však posluchač od osy soustavy, způsobí to dobře patrný úbytek nejvyšších kmitočtů. Tato skutečnost nemusí být vždy na závalu. Jestliže jsme nadšenými posluchači stereofonní reprodukce a sedáváme-li podle pravidel vždy ve středu před reproduktorovými soustavami, není žádný problém natočit osy obou soustav směrem k posluchači tak, aby k úbytku signálů nejvyšších kmitočtů nedocházelo. Naopak, požadujeme-li ozvučit poslechový prostor v co nejširším úhlu, pak je vhodné použít několik vysokotónových systémů a jejich osy vzájemně natočit.

Pokud jsme hovořili o nedostatcích poslechového prostoru, mohou se ozvat námitky, že je možno prostor akusticky vhodně upravit. To je jisté teoreticky možné, prakticky to však naráží na téměř nepřekonatelné potíže. Zatlučit poslechovou místnost vhodně tak, aby nedocházelo k odrazům v oblasti středních a vysokých kmitočtů není tak obtížné. Uskutečnit však totéž pro signály nízkých kmitočtů, tedy v oblasti, kde se vlivy poslechové místnosti projevují nejrušivěji, by bylo možné pouze nákladnou úpravou obkladu stěn speciálními materiály, kromě toho by v místnosti nemohl být standardní nábytek, nejvýše tak čalouněná křesla. Z tohoto problému není v běžné bytové praxi zdaleka jednoduché východisko.

Byli bychom velmi neradi, kdyby náš článek vyvolal pochybnosti, zda je vůbec možné zajistit si doma skutečně kvalitní

reprodukcii. Jistěže je, protože mnohé nepříznivé jevy, na které jsme zde upozornili, jsou (anebo mohou být redukovány) na hranici poznatelnosti. Tímto příspěvkem jsme chtěli naznačit, že věci bývají někdy daleko komplikovanější, než se jeví na první pohled a že právě při konstrukci a návrhu reproduktorových soustav můžeme narazit na mnohá úskalí a řadu málo známých a často velmi obtížně zjištělných skutečností. S nimi se setkává nejen tovární konstruktér, ale především konstruktér amatérský – který o nich mnohdy našťastí ani neví. Je to i odpověď těm našim přispěvatelům, kteří nám v nejlépeší snaze posílají tabulky výpočtů výhybek s přesností na šest míst, i kteří se snaží, aby prvky výhybek byly změřeny (podle teoretického výpočtu) s největší možnou přesností. A pro ty další, kteří budou konstruovat doma podobná zařízení, platí naše poslední připomínka: je velmi účelné podívat se nejdříve trochu pod povrch každého problému, než se pustíme odvážně do jeho řešení.

— Lx —

Funkční generátor 4302 fy Burr-Brown umožňuje řešit vybrané analogové početní operace. Výstupní napětí U_0 je závislé na třech vstupních proměnných napětích U_1 , U_2 a U_3 podle vztahu

$$U_0 = U_1 \left(\frac{U_2}{U_3} \right)^M$$

Činitele M lze volit – je definován úpravou vnější odporové sítě. Z uvedeného vztahu vyplývají možné operace: násobení a dělení při $M = 1$, odmocňování při $M < 1$. Při $M > 1$ je možno realizovat mocninové a exponenciální funkce. Dodatečným operačním zesilovačem je možno rozšířit aplikaci o trigonometrické funkce sinus a cosinus. Uváděná chyba je vždy menší než 1 %. Uvedené vlastnosti zajišťují širokou škálu velmi zajímavých aplikací.

— F. K. —

Firma Blaupunkt používá při výrobě černobílých televizorů v rozsáhlém měřítku technologii tlustých vrstev. Počítačem řízený výrobní pochod používá i lasery. Výsledkem je velká kvalita i spolehlivost výrobků. Nové černobílé šasi „SM Monochrome“ je osazeno pouze polovodiči a má příkon 65 W. Velkou výhodou pro servis je modulová koncepce; celý přístroj se skládá ze šesti snadno vyměnitelných modulů. Na těchto modulech je 80 % všech použitých prvků. Výrobce připomíná, že jednou z dosud nedocenených předností modulového systému je možnost průběžné modernizovat přístroje pouhou výměnou některého modulu v souladu s technickým rozvojem.

— F. K. —

Piezoelektrická jednotka k ovládání kanálového voliče televizního přijímače je novým stavebním prvkem, který budou mít k dispozici návrháři těchto přístrojů. Tuto jednotku vyvíjí Siemens AG pod označením B39910. Tlakem prstu je možno u tohoto prvku vyvolat napěťový impuls pro ovládání bipolárních IO. Základní prvek se skládá z piezokeramického tělesa a filtru RC, potlačujícího vliv vibrací a rušivých krátkodobých signálů. Epoxidové pouzdro zabránjuje vnikání vlhkosti a nečistot. O použití těchto piezoelektrických měničů se uvažuje i v jiných oborech elektroniky, především u periferních zařízení.

— F. K. —


? Jak na to AR?

Stálodržný triakový spínač

Stálodržný triakový spínač, který byl vyvinut v PBH Teplice se osvědčil v praxi. Oproti dosud publikovaným zapojením má některé přednosti.

Je ve své podstatě univerzální. V podniku PBH velmi vhodně nahradil zastaralé zapojení pro stálodržné spínání teplovodních čerpadel hydroforu, provedené kombinací stykač-rele, ovládané kontaktním manometrem. Původní zapojení se neosvědčilo pro silné navlhavé prostředí, jež působilo časté proražení izolační vrstvy stykače nebo relé. Proudem civky stykače se nadměrně opalovaly kontakty manometru. Triakový spínač vestavěný do skříňky relé RP 102 vyhovuje jak z hlediska navlhavosti, tak i zatížitelnosti kontaktů manometru. V sérii s triakem je zapojen buď motor v kombinaci s kondenzátorem, solenoidový ventil, nebo (podle potřeby) cívka stykače, topná spirála aj. Další výhodou tohoto zapojení je, že ke spínání nepotřebuje jako jiná zapojení dvojici kontaktů, ale pouze dva kontakty se společným přívodem, což je zvláště výhodné při kombinaci s koncovými vypínači, termostaty aj.

Po úpravě (kontakty spínače nahrazeny elektrodami, napájení pomocí oddělovacího transformátoru a změna odporů) lze použít popisovaný spínač pro automatickou regulaci stavu kapalin v nádržích.

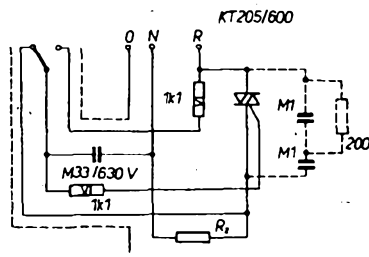

Obr. 1. Schéma zapojení spínače

Funkce spínače je jasná ze schématu na obr. 1; zmíním se ještě o použitých součástkách.


Triak byl zvolen podle proudové zatížitelnosti co nejmenší. Kapacita kondenzátoru není kritická, může být až 0,5 μF . Odporů volíme pro zatížení asi 6 W.

Přívody ke kontaktům je vhodné s ohledem na stabilitu spínače stínit; při velkém kolísání síťového napětí je vhodné připojit paralelně k triaku člen RC. Eduard Vacek

Praktická pomůcka pro paralelní spojování odporů


Čtenář F. Losman nám před časem zaslal jednoduchou pomůcku pro rychlé určení výsledného odporu při paralelním zapojování dvou odporů. S touto úlohou se amatér setkává velmi často; výpočet je sice jednoduchý, ale „nepříjemný“, zvláště máme-li jej několikrát opakovat.

Základem pomůcky je grafický výpočet (byl popsán např. v AR 6/1952), znázorněný na obr. 1. Na dvou svislých osách jsou stupnice s odpory, které zapojujeme paralelně. Spojíme-li nulu jedné stupnice s údajem na druhé stupnici, odpovídajícím jednomu z odporů a provedeme-li totéž pro druhý odpor, ale na opačných stupnicích, pak průsečík obou spojnic určuje výsledný odpor paralelní kombinace (obráz. 1).

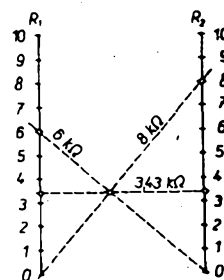

Obr. 1. Grafický výpočet odporu

Pomůcka zjednodušuje celý postup. Spojnice nemusíme kreslit. Jsou nahrazeny přímkami, naryšovanými nebo vyrytými na dvou prouzcích z tuhého průhledného materiálu, které jsou otočně upevněny (u vzorku pomocí hřebíčků, upravených jako nýtky) k základní destičce, na níž je nalepen milimetrový papír s nakreslenými stupnicemi (obráz. 2). Body, kolem nichž se oba proužky z transparentního materiálu otáčejí, leží v nulách obou stupnic a současně jimi musí procházet i vyryté přímky na prouzcích. Kreslení spojnic je tedy nahrazeno pootáčením proužků (ryska se nastavují na příslušný odpor na opačné stupnici).

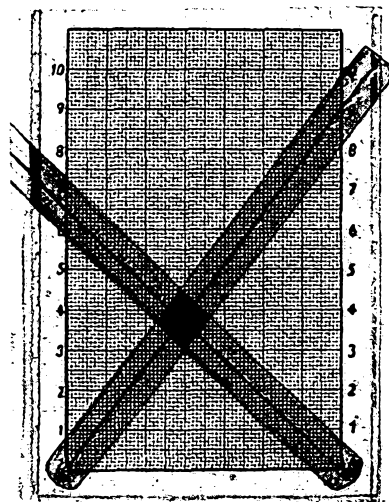

Obr. 2. Pomůcka pro výpočet odporu

Popis celého postupu je složitější než skutečná práce s pomůckou, jejíž zhotovení je velice snadné. Aby se milimetrový papír na základní destičce neumazal nebo neodřel, je přes něj nalepena transparentní fólie z podobného materiálu, z jakého jsou zhotoveny oba proužky (např. z rentgenového filmu). Při používání této jednoduché pomůcky nesmíme zapomenout na to, že oba odpory musí být stejného řádu (např. kΩ) a i výsledný odpor má pak stejný řád.

Jednoduchá pájčka

Popisované pájadlo je velmi jednoduché konstrukce a možno ho vyhotovit za půl hodiny. Je napájené střídavým proudem o napětí 3 až 4 V, proudový odber je 7 až 9 A. Předpokládá to vlastní vhodný transformátor, alebo mať ľubovoľný sieťový transformátor s prierezom jadra minimálne 6 cm², u ktorého stačí prevínúť sekundárne vinutie, čo nie je problémom, keďže sa jedná o navínutie okolo sto závitov (podľa prierezu jadra). Pájadlo je bezporuchové a opotrebovávajú

sa prakticky len pájacie teliesko, ktoré je ľahko vymeniteľné.

Pájacie teliesko 1 (obr. 1) sa vyrobí z medeného drôtu o priemere asi 2 mm a dĺžke 2 cm, ohnutím do tvaru U. Ohrievacie teliesko 2 z odporového drôtu (konštantan apod.), napr. zo spirály do variča. Priemer drôtu je minimálne 0,7 mm. Ohrievacie teliesko možno vyrobiť z dvoch tenších drôtov, ich vzájomným spletením.

Pájacie teliesko 1 sa upevní na ohrievacie teliesko 2 ovinutím pocínovaným drôtom 3 o priereze okolo 0,3 mm, tesne závit podľa závitú (asi 8). Konce drôtu sa zaistia ovinutím jedného až dvoch závitov okolo telieska 1, alebo ohrievacieho telieska. Prívod prúdu do telieska 2, aj jeho mechanické uchytenie je zaistené pomocou lámacej svorkovnice 4 (lustrová svorka) dvoma skrútkami. Na druhom konci svorky je taktiež dvoma skrútkami upevnená prívodná dvojpramenná šnúra 5. Priemer žily je minimálne 2 mm. Prívod 5 od transformátora má byť čo najkratší, približne 80 cm až 1 m.


Držiak spájkovadla pozostáva z dvoch dosičiek 6, vyrezaných z materiálu o nízkej tepelnej vodivosti (sklotextit apod.), aby sa držiak neohrieval vedením tepla od ohrievacieho telieska. Šnúra je proti posunutiu zaistená v bloku 7 z novoduru jednoducho násilným pretiahnutím šnúry dierou, vyvrtanou v tomto bloku. V bloku sa ešte vyhotovia dva závit M3, do ktorých sa pomocou dvoch skrútek upevnia dosičky držiaku 6. V takto vytvorenom držiaku je dost miesta i pre upevnenie tlačítkového vypínača, podobne ako u pištoľového pájadla, nie je však nutný. Tlačítko možno vyhotoviť napr. z dvoch párov kontaktných zväzkov z relé RP100.

Sekundárne vinutie transformátora sa navinie z lakovaného drôtu o priemere približne 2 mm. Transformátor musí poskytnúť pri zaťažení prúdom 8 A napätie 3 až 4 V; návrh transformátora je známy a v prípade potreby možno nájsť návrh a výpočet v literatúre.

Poznámka: minimálny stratový výkon ohrievacieho telesa 2 je okolo 20 W a prierez drôtu (ohrievacieho telesa) musí byť dosta-

u nás jezdí hodne Trabantů, starších Wartburgů i jiných vozů s šestivoltovým rozvodem. Pro tyto vozy jsem navrhl přerušovač světél se třemi tranzistory.


Zapojení přerušovače je na obr. 1. Tvoří jej astabilní multivibrátor, který se při dodržení hodnot všech součástek přepíná vždy jednou za 0,6 s a žárovka svítí tedy vždy 0,3 s. Výkonový multivibrátor je schopen spínat při napětí 6 V až 5,3 A, tedy výkon až 32 W. Žárovky používané do blikacích světel mají příkon 15 W, současně blikají vždy dvě, takže spolu s kontrolní žárovkou o příkonu 2 W má tato kombinace příkon 32 W.

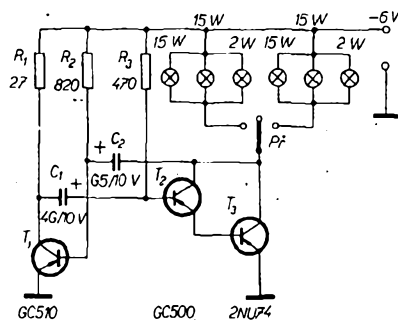

Obr. 1. Schéma zapojení blikáče

Jako tranzistor T_1 je možno použiť libovolný typ p-n-p s $\beta \approx 40$; $I_c = 0,2$ A. Vyhoví napr. GC510, GC510K, SFT130 ap. Jako tranzistor T_2 postačí GC500, 501 nebo 502; jako T_3 jsem použil typ 2N174. Tranzistory není třeba chladit, u tranzistoru T_3 postačí malé plechové křídélko, za které bude přišroubován. Kondenzátor C_1 jsem složil ze dvou kondenzátorů o kapacitě 2000 μ F, složených paralelně. Odpor R_2 a R_3 jsou pro zatížení 0,25 W, odpor R_1 pro zatížení 4 W.

M. Neužil

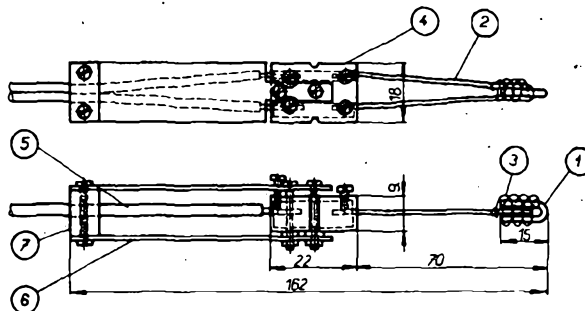

Obr. 1. Konštrukcia spájkovadla

točný, keďže je odporový drôt zlým vodičom tepla. Teplota telesa je okolo 600 °C, teda pomerne vysoká. Je to preto, aby bolo možno prehriať i mohutnejšie spoje. Z hľadiska oxidácie konštantanového drôtu je to však pomerne nízka teplota a zaručuje jeho dlhú dobu života. Údržba spájkovadla preto pozostáva prakticky z výmeny telieska 1 a ovinovacieho drôtu 3. Pájadlo je ľahké, dobre sa drží i v dvoch prstoch a držadlo sa neohrieva ani pri dlhodobej prevádzke.

Ing. Michal Koša

Elektronický blikáč pro automobily s šestivoltovým akumulátorem

Na majitele vozů s rozvodem o napětí 6 V se někdy tak trochu pozapomíná, přestože

Jsou chromdioxidové pásky pohromou pro magnetofonové hlavy?


V některých odborných kruzích a také v našich prodejnách, kde jsou tyto záznamové materiály k dostání, je často slyšet názor, že chromdioxidové pásky jsou příčinou nadměrného opotřebení magnetofonových hlav. Zákazníci, kteří nemají magnetofony s hlavou typu long-life (dlouhou dobou života) jsou před použitím pásek CrO_2 varováni.

Jaká je skutečnost?

Na to byli dotázáni dva přední výrobci magnetofonových pásek AGFA a BASF. Odpověď obou firem byla jednoznačná. Pásky na bázi chromdioxidu nezpůsobují v žádném případě větší opotřebení magnetofonových hlav, než pásky na bázi kysličníku železa. Je samozřejmé, že toto prohlášení se týkalo výrobků jmenovaných firem. Výrobci přístrojů byli naproti tomu poněkud odlišného názoru. Firma GRUNDIG na stejný dotaz odpověděla, že řadou provozních zkoušek bylo zjištěno, že chromdioxidové materiály sice nezpůsobují větší opotřebení hlav, že však mezi pásky různých výrobců jsou velmi podstatné rozdíly. Některé výrobky způsobují až pětinašobný otěr hlav, přičemž však vůbec nerozhoduje, zda se jedná o pásek chromdioxidový anebo o pásek s kysličníkem železa. Firma PHILIPS a UHER připustily, že je sice možné zjistit u chromdioxidových pásek mírně zvětšený abrazivní účinek – při rychlosti 4,75 cm/s je však zcela zanedbatelný.

Závěrem tedy můžeme jednoznačně konstatovat, že použití chromdioxidových pásek v žádném případě neovlivní nepříznivě opotřebení hlav kazetových magnetofonů. Jinou otázkou ovšem zůstává, jaké faktické výhody přinese používání chromdioxidových pásek těm uživatelům, jejichž přístroje nejsou pro tyto materiály přizpůsobeny. U těchto magnetofonů může dojít k nepříjemnému zdůraznění vysokých kmitočtů, případně k potížím při mazání starých záznamů. Opatření hlav se tedy obávat nemusíte, na tyto okolnosti však musíte pamatovat.

V této souvislosti upozorňují výrobci kazetových magnetofonů na použití tzv. čistících kazet. Zatímco firma AGFA připouští jako nejdelší dobu pro jedno čištění asi 1 minutu, firma BASF omezuje tento čas na nejvýše 5 až 10 sekund. Firma PHILIPS a GRUNDIG na dotaz odpovídají, že „rozhodně používání“ čistících kazet hlavám neškodí. Z této šalamounské odpovědi vyplývá, že by se čistící kazety měly používat pouze v nutných případech. Na základě zkoušek se doporučuje čištění hlav a dráh pásky vždy asi po padesáti provozních hodinách, častěji jen tehdy, je-li to nezbytně nutné. Pak není třeba ani v tomto případě mít obavu z nadměrného opotřebení hlav. –Lx–

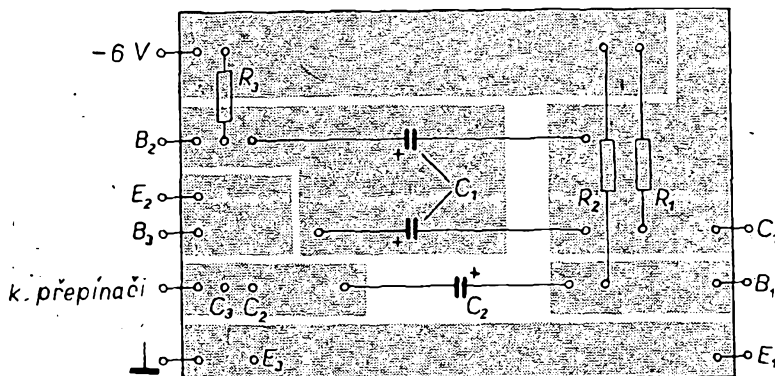

Obr. 2. Deska s plošnými spoji K12 blikáče

Jednoduchý neladitelný konvertor pro II. TV pásmu

Zdeněk Šoupal


Při zahájení vysílání druhého televizního programu vyvstala otázka, jak tyto vysílače (zatím většinou malého výkonu) přijímat ve větších vzdálenostech od vysílače. Pokusy o příjem na vzdálenost asi 100 km (Praha–Pardubice), kdy byla naměřena v místě příjmu na kanálu 24 síla elektromagnetického pole nosné obrazu $15 \mu\text{V/m}$ a nosné zvuku $10 \mu\text{V/m}$ daly vzniknout (mimo jiné) konvertoru, který je popsán v tomto článku.

Od oně doby uplynulo několik let. Postupně byly a jsou uváděny do provozu další a další vysílače druhého programu, které postupně umožňují pokrýt území naší republiky signálem druhého programu [1]. Každý nový vysílač vyvolá pak vždy v širokém okruhu kolem místa svého umístění značný zájem o příjem, který je ovšem mnohdy dálkového charakteru. Sotázkou antén pak souvisí otázka, jak signál přijímat. V provozu je ještě mnoho televizorů, které nemají vstupní díl pro UHF (UKV) – pro ty je konvertor vhodný především. Avšak pomocí konvertoru si mohou zlepšit příjem i ti majitelé televizorů, jejichž přístroj má jednotku UHF, ale kteří mají obraz se šumem nebo jinak nekvalitní. Pomocí konvertoru lze totiž využít relativně bezšumového zesílení vstupní jednotky TVP v prvním nebo třetím pásmu.


V současné době je na celém našem území citelný nedostatek všech typů konvertorů. Vůbec nelze sehnat plynule laditelné konvertory TESLA (Orava 4952A, Strašnice 4950A), které se již nevyrábějí. V některém kraji se občas dají sehnat pevně laděné konvertory TESLA B. Bystrica typu 4956A, ovšem ty mají kanál ve IV. pásmu, takže je třeba tento konvertor přeladit; amatérsky lze

ho však přeladit jen velmi obtížně, někdy je to i nemožné, není-li k dispozici rozmitač např. typu Polyskop. A přitom zájem o konvertory na trhu stále stoupá.

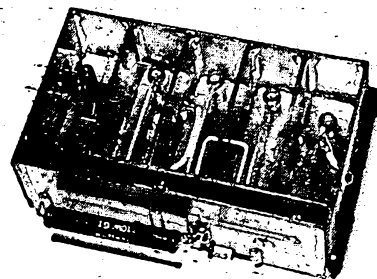
V uplynulých letech bylo zveřejněno značné množství návodů na stavbu konvertorů, z nich však bylo skutečně jakostních jen několik, např. [2], [3], [4], [5], [6]. U těchto, i když konstrukčně jednoduchých konverto-



Vybrali jsme
na obálku **AR**
Z KONKURSU
AR a

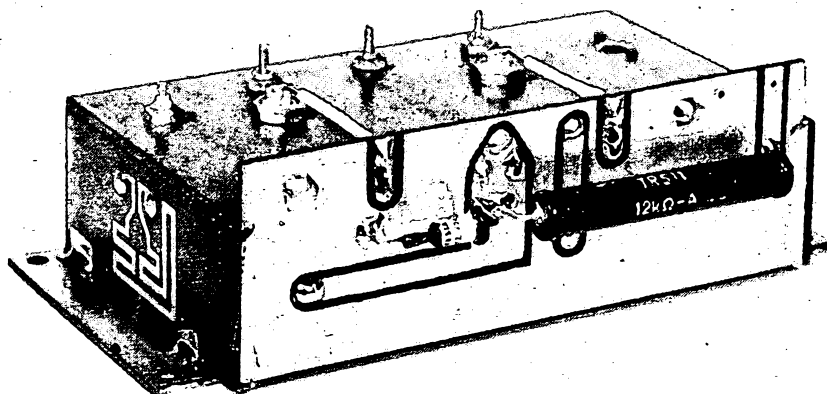

Obr. 1. Celkový pohled na hotový konvertor

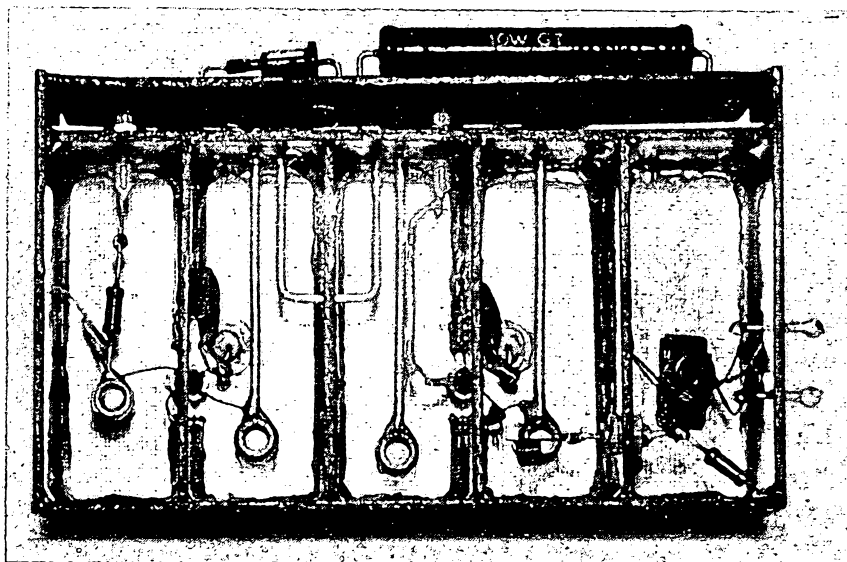

Obr. 2. Konvertor s odejmutou krycí deskou

rů se však vždy předpokládaly určité znalosti a zkušenosti z obvodové techniky UHF.

Protože o stavbu konvertorů projevují zájem i relativně nezkušení radioamatéři a další pracovníci, je tento článek zpracován jako velmi podrobný a přitom jednoduchý konstrukční návod, který umožňuje stoprocentní reprodukovatelnost konvertoru se zaručenými výsledky. Rozdíly ve výsledcích stavby budou pouze v napěťovém zesílení a v šumových vlastnostech, a to podle toho, jaký tranzistor bude použit na vstupu konvertoru, a jaké zesílení bude mít tranzistor kmitajícího směšovače. Uvedené reprodukovatelnosti bylo dosaženo účelnou jednoduchou konstrukcí z desek oboustranně plátovaných mědi (oboustranný cuprexit), které lze velmi snadno přesně opracovat a pájet, a dále pak dvěma deskami s plošnými spoji, z nichž první se symetizačním transformátorem tvoří čelo konvertoru a druhá je nosnou deskou součástek.

Při konstrukci tohoto konvertoru (obr. 1 a 2), který při své jednoduchosti má špičkové parametry, bylo dbáno i toho, aby jej bylo možno nastavit na požadovaný kanál i bez měřicích přístrojů. Všechny parametry konvertoru byly navíc během uplynulých let mnohokrát ověřeny špičkovými měřicími přístroji.

V článku budou popsány i údaje ke stavbě čtyřprvkových antén pro 22. a 31. kanál. Antény byly rovněž ověřeny jak měřením, tak prakticky, příjem vysílače ve vzdálenosti 100 km.

A konečně v závěru článku budou pro úplnost a přehled uvedeny napěťové závislosti intenzity elektromagnetického pole, zisku antény, útlumu napáječe, zisku konvertoru pro kanály 22 a 31.

Požadavky na konvertor a způsoby řešení

Z hlediska příjmu na IV. a V. TV pásmu jsou na parametry konvertoru kladeny následující požadavky:

1. malé šumové číslo,
2. optimální přizpůsobení (300Ω) anténa – napáječ – vstup konvertoru, výstup konvertoru – napáječ – TV přijímač,
3. napěťové zesílení alespoň 15 dB,
4. minimální šířka pásma pro pokles 3 dB asi 8 MHz,
5. kmitočtová stabilita oscilátoru lepší než $\pm 150 \text{ kHz}$ v rozsahu teplot -10 až $+50^\circ\text{C}$,
6. minimální vyzařování oscilátoru.

Z hlediska vlastního příjmu je pak třeba vhodná anténa s dobrým ziskem, se šířkou pásma větší než 10 MHz, avšak menší než 30 MHz a konečně s velkým předozadním poměrem [7], [8].

Z konstrukčního hlediska je třeba dále splnit tyto požadavky:


1. jednoduchá, reprodukovatelná konstrukce,
2. dostupné součástky,
3. volba konvertujícího kanálu,
4. snadnost naladění na libovolný kanál IV. a V. pásma,
5. malé zatížení tranzistorů (kmitočtová stabilita).

Šumové číslo, přízpusobení


Co je obecně šum, to je dobře známo, jeho absolutní velikost vyjadřujeme šumovým číslem F v jednotkách kT_0 , jiným vyjádřením šumu je tzv. míra šumu, udávaná v jednotkách dB; je to dekadický logaritmus šumového čísla F . (Pro názornost – málo viditelnému šumu na obrazovce odpovídá malé šumové číslo a naopak.) Blíží vysvětlení je v [9] na str. 28 až 33 a v [10].

S otázkou dálkového příjmu vystupuje do popředí otázka maximální citlivosti přijímací cesty, neboli napětového zesílení konvertoru a minimálního možného šumového čísla konvertoru. O všech, problémech, souvisejících s dálkovým příjmem se lze dozvědět v [11] a [12], [5] a [8].

Abychom měli představu, jak dosáhnout malého šumového čísla při současných možnostech elektroniky, podívejme se na obr. 3. Vidíme, že pro konvertor nepřicházejí v úvahu elektronky, vyhovují pouze polovodičové prvky. Na obr. 4 je porovnáno dosažitelné šumové číslo u tuzemského tranzistoru GF507b (bílá čepička) se zahraničním tran-

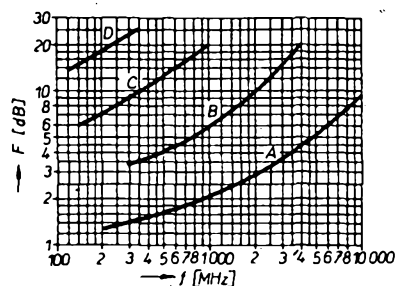


Obr. 3. Dosažitelné šumové číslo v am a cm pásnu pro elektronky a polovodičové prvky. A – polovodičové prvky, B – diskové elektronky, C – speciální elektronky, D – běžné strmé elektronky

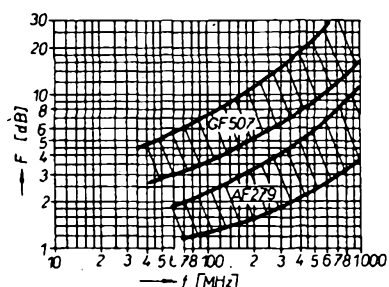

Obr. 4. Dosažitelné šumové číslo s tranzistory (současný stav)

zistorem AF279, který je jedním z nejlepších současných tranzistorů pro UHF. Šrafovaná oblast na obr. 4 znázorňuje rozptýl údajů, naměřených u dvaceti kusů každého druhu tranzistoru. Oba dva typy jsou germaniové, p-n-p. Jediným našim tranzistorem p-n-p pro použití v pásnu UHF je typ KF272, který má při $f = 500$ MHz šumové číslo 7 dB, tj. $5 kT_0$, při 900 MHz 12,5 dB, tj. $11 kT_0$. Naproti tomu křemíkový ekvivalent zahraniční výroby (BF272, Siemens) dosahuje vlastností AF279.

Chceme-li tedy dosáhnout co nejmenšího šumového čísla konvertoru, je nutno (kromě vhodného vstupního tranzistoru a volby vhodného pracovního bodu, viz obr. 5) použít i vhodné zapojení vstupního obvodu.

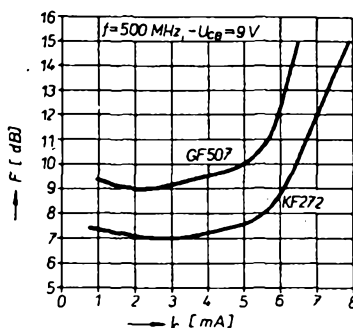

Obr. 5. Závislost šumového čísla tranzistorů GF507 a KF272 na stejnosměrném proudu kolektoru (v zapojení se společnouází)

Nejpoužívanější zapojení vstupních obvodů jsou na obr. 6a až 6d; méně obvyklá (avšak nejlepší) zapojení jsou na obr. 6e a 6f.

Na obr. 6a je velmi často používané zapojení [2], [3], [5]. Nesymetrický svod od antény je připojen přímo na vhodnou odbočku rezonátoru – cívky L_1 . Místo připojení svodu se obvykle zjišťuje experimentálně – jde o proudovou vazbu v místě s co nejmenší impedancí (blízko uzemněného konce L_1 ; na horním konci L_1 je impedance největší, asi 4000 až 6000 Ω). Při tomto navázání svodu k rezonátoru (transformaci) se však změnou naladění L_1 mění průběh exponenciálního rozložení proudu stojaté vlny a tím i vstupní impedance, což zhoršuje činitele stojatých vln na napájecí (svodu). Současně se mění i šumové číslo.

Abyste zmíněné nedostatky alespoň částečně odstranily, použijte se k impedančnímu přizpůsobení (transformaci) vazební smyčka L_1 na obr. 6b [4], [5], jejímž přibližováním nebo oddalováním od rezonátoru L_2 se mění stupeň vazby a tím se zvětšuje (přibližováním) nebo zmenšuje (oddalováním) impedance pro přizpůsobení vstupu. Vzhledem ke změně stupně vazby se nepatrně mění i impedance na konci rezonátoru L_2 ; proudové rozložení stojaté vlny se proto mění mnohem méně než u zapojení na obr. 6a a změna se nepřenáší na vstupní vedení – svod. I šumové číslo je nepatrně lepší. Obě zapojení však vyžadují nesymetrický svod od antény (souosý kabel). Použije-li se symetrický svod (dvoulinka), je třeba zapojení upravit podle obr. 6c; L_1 je symetizační smyčka, o jejímž přizpůsobení k rezonátoru platí totéž, co bylo řečeno pro obr. 6b [13], [14], [15].

Dosud popsaná zapojení vstupních obvodů s laděným rezonátorem je třeba vhodně navázat na vstupní tranzistor – používá se opět vazební smyčka, L_2 na obr. 6a, popř. L_3 na obr. 6b, 6c, s velmi volnou vazbou.


Tranzistory pro IV. a V. TV pásmo mají při zapojení se společnouází malou vstupní impedanci přechodu emitor-báze (střední impedance je asi 75 Ω na 400 MHz). Tato impedance se však při zvyšujícím se kmitočtu zvětšuje. Pro kmitočty vyšší než 400 MHz

je proto třeba opět transformovat velkou impedanci rezonátoru při zapojených podle obr. 6a až c na impedanci, odpovídající impedanci přechodu emitor-báze tranzistoru. Z toho vidíme, že dosud popsaná zapojení vstupních obvodů nejsou z energetického hlediska nejvhodnější, neboť nikdy nedosáhneme tak dobrého impedančního přizpůsobení, aby se signál z antény přenesl na vstup tranzistoru beze ztrát.

Na obr. 6d je zapojení vstupního obvodu bez rezonátoru. Zapojení přizpůsobuje nesymetrický svod od antény ke vstupu tranzistoru bez rezonančních prvků [5], [16]. K transformaci slouží kmitočtově závislá kapacitní vazba (sériová reaktance) se zmenšuje při zvyšujícím se kmitočtu. Kapacitní vazbu tvoří kondenzátory C_1 a C_2 ; člen C_1 , L_1 (0,1 μ H), C_2 je současně článkem T (dolní zádrž), který zamezuje pronikání signálu kmitočty nižších, než je kmitočet vstupního signálu (např. signálu oscilátoru) zpět do anténního obvodu. Kapacitní vazba tohoto typu zajišťuje velmi dobré přizpůsobení vstupu (svod 75 Ω) ke vstupní impedanci tranzistoru.

Zapojení na obr. 6e, 6f jsou výsledkem několikaletého vývoje a zkušenosti v optimalizaci vstupních obvodů konvertorů a zesilovačů. Jsou to, stejně jako zapojení na obr. 6d, zapojení širokopásmová. Na obr. 6e je zapojení pro nesymetrický vstup 75 Ω [16], [17]. Signál ze souosého kabelu je přes oddělovací kondenzátor typu SK 737 50 (SK 790 02) veden přímo na emitor vstupního tranzistoru. Jak již bylo řečeno, střední impedance přechodu báze-emitor je právě 75 Ω , takže vstup je přesně přizpůsoben impedanci tranzistoru. Malé odchylky impedance tranzistoru lze v tomto případě zanedbat, neboť konvertor nepřeladujeme plynule, ladíme ho pro jeden jediný kmitočet. Dolaďovacím kondenzátorem je C_2 . Při této příležitosti je třeba upozornit, že všechny druhy průchodek na kmitočtech UHF okamžitě změni impedanci vstupu, proto se jim zásadně vyhýbáme a svod připojujeme pouze pomocí konektoru se zaručenou impedancí 75 Ω .

Na obr. 6f je zapojení vstupního obvodu pro symetrický vstup. K symetrizaci slouží symetrizační transformátor ST ve formě meandru na desce s plošnými spoji. Z vývodu 1 transformátoru jde signál přes oddělovací a transformační kondenzátor 10 pF přímo na emitor tranzistoru. I tento vstup má optimální přenos energie a malé šumové číslo a proto je použit při konstrukci popisovaného konvertoru.

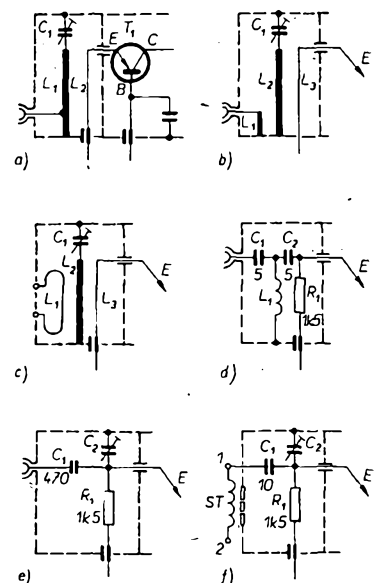

Obr. 6. Používaná zapojení vstupních obvodů

Na provedení symetrického transformátoru velmi záleží, mají-li být ztráty přenosem co nejmenší – transformátor byl proto navržen na oboustranně plátované desce pro plošné spoje, která současně tvoří čelo konvertoru. Spoj anténního vstupu a emitoru tranzistoru je pak velmi krátký, čímž získáme i velmi malý činitel odrazu.

U symetrických transformátorů podle popisu (které jsou použity v popisovaném konvertoru) byly změřeny ztráty max. 0,2 dB a nesymetrie max. $\pm 0,05$ dB! U symetrických transformátorů podle [2], [3], [5] byly změřeny ztráty až 8 dB, nesymetrie až 3 dB(!), což je jistě zbytečné plýtvání vzácnou a někdy i nedostatečnou vlnovou energií. Údaje byly změřeny rozmitačem Rohde-Schwarz, typ ZWA a Polyskopem II.

Napětové zesílení

U dobrého až špičkového konvertoru s malým šumovým číslem je třeba, aby celkový napětový zisk byl minimálně 14 až 15 dB. Tento zisk není možno realizovat v jediném stupni s ohledem na potřebnou rezervu zesílení, proto je vhodné řešit konvertor jako dvoustupňový: první stupeň – vlnový zesilovač s napětovým ziskem 9 až 14 dB (zesílení 2,8 až 5), druhý stupeň – kmitající směšovač s napětovým ziskem 6 až 11 dB (zesílení 2 až 3,5); celkový zisk konvertoru bude tedy 15 až 25 dB (zesílení 5,7 až 17,5) při vstupní impedanci 300 Ω a výstupní impedanci též 300 Ω .*

*V literatuře se někdy používá výraz výkonový zisk v dB, $A_p = 10 \log P_1/P_2$, napětový zisk je $A_u = 20 \log U_1/U_2$. Zapamatujeme si, že napětový zisk při stejných výstupních a vstupních impedancích (v našem případě 300 Ω) se rovná zisku výkonovému. Jinak to lze vyjádřit větou, že poměr výkonů se rovná poměru druhých mocnin napětí při stejných impedancích. Např. konvertor či zesilovač při vstupním napětí 500 μ V bude mít výstupní napětí 9,2 mV. Poměr napětí bude tedy $9,2/0,5 = 18,4$, tj. napětový zisk $A_u = 25,5$ dB. Při vyjádření výkonovým ziskem bude $9,2^2/0,5^2 = 84,64/0,25 = 338,56 =$ poměr výkonů, tj. asi 25,5 dB. Stručně lze napsat, že $(\text{poměr napětí})^2 = 18,4^2 = 338,56 =$ poměr výkonů.

Šířka pásma

Celkové požadované šířky pásma (min. 8 MHz pro útlum 3 dB) lze dosáhnout vhodnou konstrukcí pásmové propusti, vhodnou vazbou na směšovač a konečně konstrukcí výstupního transformátoru.

Pásmová propust je v popisovaném konvertoru tvořena rezonátorem L_1 , vazební smyčkou L_2 (spolu se šterbinou v přepážce), rezonátorem L_3 a konečně vazební smyčkou L_4 (viz obr. 9). Tato pásmová propust má vlastní šířku pásma minimálně 12 MHz pro -3 dB. Šířku pásma lze ovlivnit pouze nepatrně, a to vazební smyčkou L_4 , která má mít velmi těsnou vazbu na rezonátor L_3 . Šířku pásma by bylo možné měnit i vazební smyčkou L_2 , smyčka by však musela být z tenkého drátu.

Proto, aby byla zaručena potřebná jakost Q obvodů pásmové propusti, jsou všechny prvky, tj. rezonátory a smyčka L_2 z měděného postříbeného drátu (Ag 10 μ m).

Oscilátor, volba kmitočtů, kmitočtová stabilita

U každého konvertoru jsou na kmitočtovou stabilitu a minimální vyzařování signálu oscilátoru přísná měřítka, popisovaná konstrukce vyhoví i těm nejprísnejším nárokům v tomto směru.

Kmitočet oscilátoru je jednoznačně určen přijímaným kanálem a „konvertujícím“ kanálem v I., popř. II. TV pásma.

Je-li tedy zvolen přijímaný kanál a kanál, na který budeme signál převádět, určíme potřebný kmitočet oscilátoru pro nosný kmitočet obrazu (NO) přijímaného signálu ze vztahu

$$f_{osc} = f_{prij.} - f_{konv.}$$


kde $f_{konv.}$ je kmitočet nosného obrazu kanálu, na který původní signál ze IV. nebo V. pásma konvertujeme. Příklad:

je-li $f_{prij.}$ (kanál 31) = 551,25 MHz (nosná obrazu), $f_{konv.}$ (kanál 2) = 59,25 MHz (nosná obrazu), pak $f_{osc} = 551,25 - 59,25 = 492$ MHz. Na obr. 7 je převod kmitočtů znázorněn pro přijímané kanály 22 a 31 s převodem na kanály 1 až 3. Je třeba zdůraznit, že kmitočet oscilátoru musí být vždy nižší, než je přijímaný kmitočet! V opačném případě bychom nemohli přijímat zvukový doprovod!

Kmitočet oscilátoru musí být co nejstabilnější, jeho malé odchylky musí být možno doladit oscilátorem na televizním přijímači.

Na stabilitu kmitočtu oscilátoru má vliv především:

1. Použití zapojení a volba vhodných součástek, např. odporů a kondenzátorů s malým teplotním součinitelem.
2. Mechanicky dokonale stabilní konstrukce.
3. Jakost Q laděného obvodu – čím větší je Q , tím volnější může být vazba na tranzistor.
4. Volba pracovního bodu tranzistoru, tj. jeho kolektorový proud musí být zvolen tak,

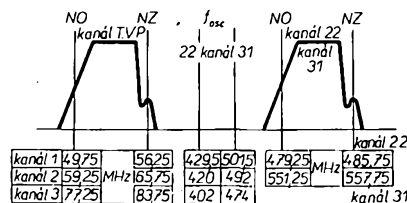

Obr. 7. Znázornění převodu kmitočtů

aby oscilátor nevysazoval a aby oscilátorové napětí bylo dostatečné, tj. 200 až 300 mV. Pracovní bod je proto třeba nastavovat individuálně podle typu a vlastností použitého tranzistoru.

Literatura

- [1] *Náš interview* s ing. V. Chalupou, ministrem spojů ČSSR. AR 5/1973.
- [2] *Grafe, R.*: UHF-Konvertortuner hoher Leistung. Funktechnik 15/1969, s. 573 až 575.
- [3] *Svobodný, Z.*: Jakostní konvertor pro UHF. RK 2/1970, s. 33 až 77.
- [4] *Kuzman, F.*: Plynule preladielný konvertor pro IV. a V. TV pásmo. AR 3/1971, s. 91 až 95.
- [5] *Libal, R.*: Konvertory pro dálkový příjem TV. AR 5/1971, s. 183 až 185; AR 6/1971, s. 224 až 225.
- [6] *OK-12782*: Konvertor pro II. TV program. AR 1/1972, s. 26 až 27.
- [7] *Český, M.*: Přijem druhého TV programu. Práce: Praha 1970.
- [8] *Vít, V.; Kočí, J.*: Televizní příjem ve IV. a V. pásmu. SNTL: Praha 1973.
- [9] *Český, M.*: Televizní anténní zesilovače a rozvody. SNTL: Praha 1960.
- [10] *Vajda, J.*: Šumové číslo F a míra šumu F [dB]. AR 12/1967, s. 372.
- [11] *Příbyl, J.*: Dálkový příjem v I. a III. pásmu. *Hodinář, K.; Studničný, M.*: Televize ve IV. a V. TV pásmu. RK 1/1967, s. 13 až 64.
- [12] *Lusk, J.*: Televizní příjem ve IV. a V. pásmu. AR 8/1968, s. 295 až 296.
- [13] *Vančata, M.*: Konvertor pro IV. a V. pásmo. AR 8/69.
- [14] *Vančata, M.*: Jednoduchý konvertor pro IV. a V. TV pásmo. AR 6/1970.
- [15] *Volný, J.*: Konvertor pro IV. a V. TV pásmo. AR 8/70.
- [16] *Firem. lit. Siemens*: Neue Transistoren und Abstimmdioden für UHF-Kanalwähler 1967.
- [17] *Firem. lit. Intermetall* 45/1967.

(Pokračování)

Barevná hudba

Dr. L. Kellner

Ještě štěstí v neštěstí je, že stěny paneláků propouštějí „jen“ kakofonii zvuků: zleva tranzistorák, zprava zesilovač, zdola magnetofon, shora cvičení na trombón a ze vzdálenějších bytů další příslušný výběr nejružnějších zvuků. Nedovedu si představit, co by bylo, kdyby zde propouštěly i doprovodná světla: barevnou hudbu, nebo vznešeněji světelné varhany, s nimiž se v poslední době jaksi „roztrhl pytel“; je o ně stále větší a větší zájem.

A tak k dosavadním konstrukcím chci přispět další variantou světelných varhan, které se vyznačují dobrou selektivitou a které jsou přitom poměrně levné.

Popsané zařízení má oproti jiným konstrukcím jednu zvláštnost: dosud popsané konstrukce – pokud vím – pracovaly s pasivními filtry nejružnější konstrukce (dolní propusti, články T apod.). Popsané zařízení pracuje s aktivními filtry. Pasivní filtry (velmi obecně) propouštějí určité pásmo kmitočtů s malým útlumem, ostatní kmitočty tlumí nebo nepropouštějí. Aktivní filtr v určitých kmitočtových pásmech užitečný signál zesiluje, na jiných kmitočtech však zvětšuje jeho útlum, proto jsou hranice pásem ostré, nedochází k neurčitému stavu. Aktivní filtry navíc i vyrovnávají ztráty přenášeného signálu, vyžadují však přesněji vybírat součástky filtru (především kondenzátory). Protože v popisovaném zařízení jsou použity velmi jedno-

duché filtry a protože nepožadujeme velmi přísně definovaná propustná pásma kmitočtů, nastavení filtrů nebude dělat potíže.

Při konstrukci jsem vycházel z několika hledisek:

1. nepoužít síťový transformátor, s jehož zhotovením nebo koupí jsou vždy potíže, zařízení napájet přímo ze sítě, místo žárovek na malé napětí, které také nejsou vždy k dispozici, použít žárovky síťové na 120 V;
2. dosáhnout maximální selektivity jednotlivých kanálů, aby se jejich činnost vzájemně neovlivňovala ani laděním, ani zatížením;
3. kde je to jen trochu možné použít levné součástky, staré „šuplíkové“ zásoby, nebo součástky z výprodeje.

Popis zapojení

Zařízení konstruované podle uvedených hledisek je na obr. 1. Čtyři žárovky čtyř kanálů (které mohou mít při použití tyristorů KT505 s chladiči příkon do 100 W) napájíme přímo ze sítě. Barvy pro jednotlivé kanály si zvolíme podle libosti, žárovky můžeme zbarvit průhledným lakem TEXBA. Umístění žárovek, příp. náhradu jedné žárovky 100 W paralelně zapojenými žárovkami 15 či 25 W si může každý vyřešit podle svých představ a požadavků. Žárovky na 120 V použijeme proto, že jsou napájeny ze sítě přes tyristor, tj. jen jednou půlvinou síťového napětí. Kdybychom místo tyristorů použili triaky, které jsou však mnohem dražší, bylo by možno použít žárovky na 220 V.

Síťové napájecí napětí usměrníme diodou D_1 a filtrujeme kondenzátorem C_1 . Pro napájení přístroje potřebujeme napětí asi 18 V, které získáme z usměrněného síťového napětí obvodem s R_1 , C_2 a se Zenerovou diodou D_2 . Tímto uspořádáním jsme ušetřili síťový transformátor, při manipulaci s přístrojem však musíme být velmi opatrní, protože všechny součástky celého zařízení jsou galvanicky spojeny se sítí. Při připojení síťového napětí připojíme nulový vodič na šasi zařízení.

Síťový transformátor sice nepotřebujeme, ale budeme muset navinout oddělovací transformátor pro přenos nf signálu, který zároveň odděluje reprodukční zařízení od síťového napětí. Transformátor Tr je navinut na feritovém jádru velikosti M12 (M42), jádro však může být i ze železa nebo z permalloye; jde pouze o to, aby na něj bylo možno navinout potřebná vinutí.

Cívka L_1 má 50 závitů drátu o $\varnothing 0,1$ mm a je připojena přes P_1 paralelně k reproduktoru o impedanci 4 až 25 Ω . Připojení L_1 neovlivní hlasitost reproduktoru nebo reproduktorové soustavy. Jako sekundární vinutí navineme čtyřikrát 2000 závitů (je-li to možné, nejlépe čtyřmi dráty současně) drátu o $\varnothing 0,08$ mm nebo tenčím, aby se vinutí „vešla“ do okénka. Použijeme-li tlustší dráty, musíme použít i jádro větších rozměrů, např. jádro M17 (M55). Mezi L_1 a sekundární vinutí dáme několikavrstvou izolaci, aby vinutí se síťovým napětím bylo patřičně odděleno. Po navinutí cívky vyvaříme v parafínu nebo v izolačním laku.

Zhotovili jsme tedy oddělovací transformátor s převodním poměrem 1:40. Je možné, že se někomu bude zdát převod transformátoru příliš velký, je však lepší pracovat s rezervou, abychom i při slabém signálu dostali vyhovující řídicí napětí. Kupř. na výstupu z rozhlasového přijímače VEF-204 bylo naměřeno při slabé reprodukci hudby 30 až 50 mV, při střední hlasitosti 100 až 150 mV, při maximální hlasitosti 1 V. Použijeme-li popsany transformátor, dostaneme i při slabé reprodukci na svorkách sekundárního vinutí signál 1,2 V, který k vybuzení přístroje zcela vyhoví. Při větší hlasitosti zmenšujeme vstupní signál potenciometrem P_1 .

Čtyři kanály (I až IV) jsou identické až na kondenzátory aktivního filtru a dva odpory v bázi tranzistorů. Kmitočty signálů, které budí jednotlivé kanály s uvedeným součástkami, jsou rozděleny takto:
I. hloubky 100 až 500 Hz (nižší kmitočet není žádoucí, žárovka pak bliká),
II. střední 500 až 1000 Hz,
III. střední 1000 až 3500 Hz,
IV. výšky 3500 až 20 000 Hz.

Sekundární vinutí převodního transformátoru je přemostěno odporovým trimrem P_2

(uvádím značení součástek 1. kanálu, ostatní jsou identické), který může být 10 až 22 k Ω . Z běže trimru odebíráme potřebnou část napětí, které přes R_2 vedeme na aktivní filtr se třemi kondenzátory, s tranzistorem T_1 , několika odpory a trimrem P_3 . Filtr propouští signál v určitém kmitočtovém pásmu, zesílí jej a ostatní signály potlačí. Zesílený signál usměrníme a kladné tepavé napětí znovu zesílíme tranzistorem T_2 a přivádíme ho na řídicí elektrodu tyristoru, který se otevírá v rytmu zesíleného signálu a napájí žárovku Z_1 . Stejně pracuje obvod na všech dalších kanálech, které propouštějí jiná pásma kmitočtů. Díky odděleným vinutím L_2 až L_5 jsou kanály na sobě naprosto nezávislé.

Stavba zařízení

Při stavbě celého zařízení bych doporučoval následující postup: nejprve si obstaráme všechny součástky. Změříme tranzistory, aby neměly velké proudy I_{CB0} a I_{CE0} . Můžeme použít tranzistory i jiných typů (germaniové nebo křemíkové).

Nejprve sestavíme na „prkne“ jeden kanál včetně napájecí části. Místo odporů R_2 a R_6 dáme odporové trimry 10 k Ω , u nichž nastavíme největší odpor. Na vinutí L_1 oddělovacího transformátoru přivedeme ze signálního generátoru signál příslušného kmitočtu, P_2 je nastaven na maximální odpor. Regulaci záporné zpětné vazby (P_3) se snažíme rozsvítit žárovku. Možná, že bude třeba zmenšit odpory R_3 a R_4 , jimiž ovládáme signál pro řídicí elektrodu T_2 . Kondenzátory C_3 a C_4 obvykle budou vyhovovat. Zmenšením kapacity C_5 zvyšujeme dolní kmitočet kanálu

(nebo obráceně), odporovým trimrem P_3 nastavujeme horní kmitočet filtru. Je-li kanál nastaven, R_2 a R_6 nahradíme pevnými odpory, kondenzátory C_3 , C_4 , C_5 a tyristor odpojíme, označíme a odložíme. Na jejich místo dáme potřebné součásti dalšího kanálu, který stejnou metodou nastavíme na zvolený kmitočet. Tato metoda je nutná vzhledem k obvyklé velké toleranci součástek.


Když jsou všechny kanály „oživeny“, pak můžeme označenými součástkami osadit desku s plošnými spoji podle obr. 2. Na této desce je umístěn i transformátor a všechny ostatní součástky kromě P_1 , který je zároveň i spínačem síťového napětí. Odporové trimry použijeme buď novější (typ TP 040) nebo starší (TP 038, oba typy „lezaté“), pájecí body na desce jsou upraveny pro oba typy. Po osazení desky vyzkoušíme kanály, nastavíme P_3 a přistoupíme k poslední – avšak nekomplikovanější části stavby: vestavíme přístroj do vlastnoručně zhotovené skříňky. K výrobě skříňky použijeme buď sololit, nebo překližku, příp. plastickou hmotu a skříňku polepíme tapetou. Pro vstup řídicího signálu vyhovují zdířky pro banánky, na boku nebo na víku skříňky jsou čtyři síťové zásuvky (nikoli dvojité, ty se nehodí), z nichž napájíme žárovky.

Uspořádání a hotový přístroj je na obr. 3.


Použité součástky

Polovodičové prvky


D_1	KY705
D_2	8NZ70
D_3 až D_6	KA501
T_1 až T_6	101NU71 (nebo viz text)
T_7 až T_9	KT505

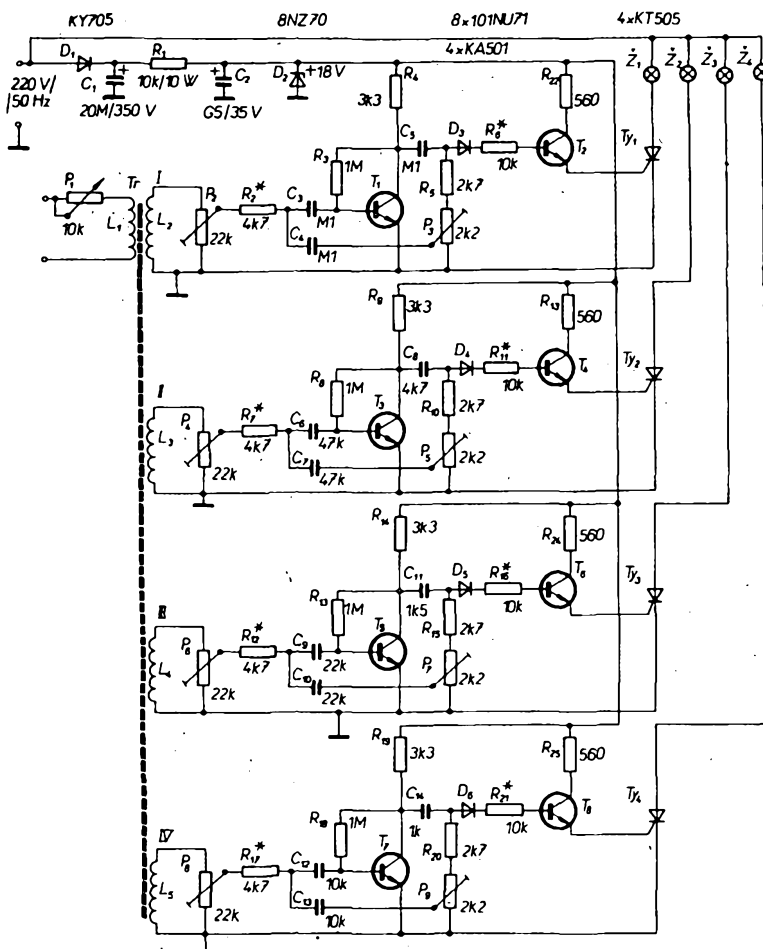

Obr. 1. Zapojení světelných „varhan“ se čtyřmi kanály s aktivními filtry

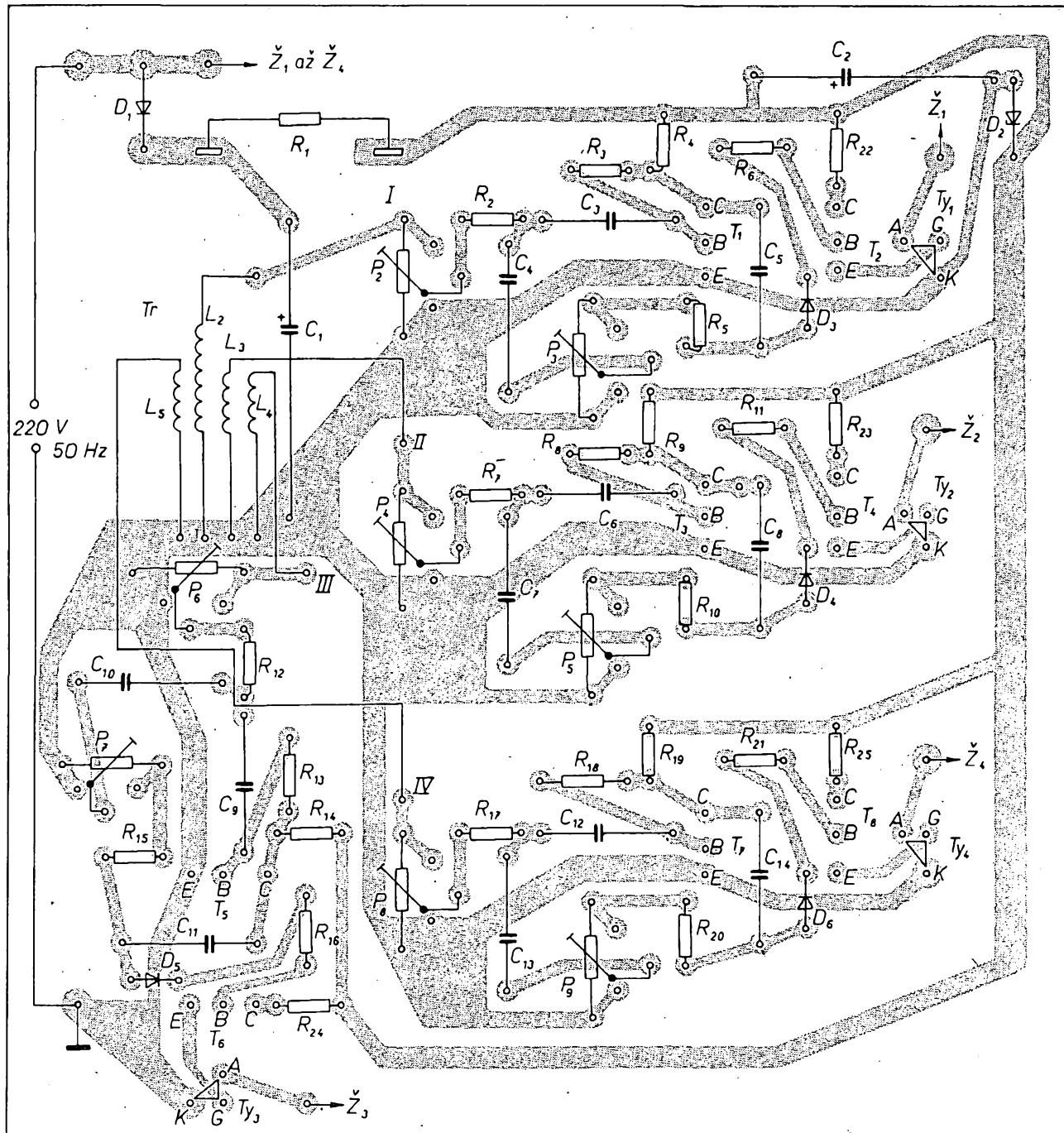

Obr. 2. Deska s plošnými spoji K 13

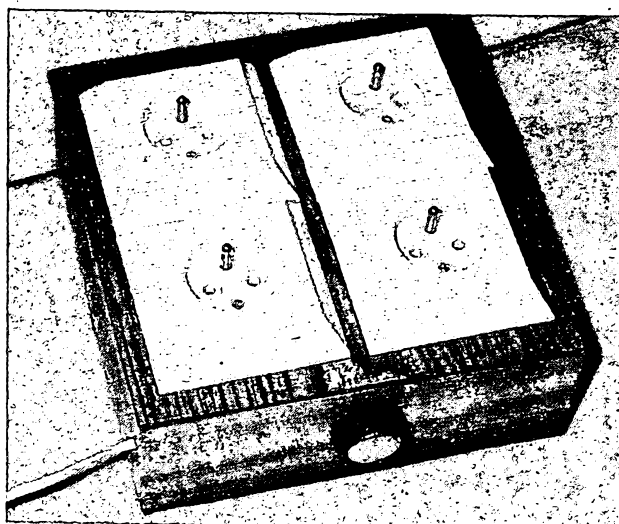

Kondenzátory

C ₁	TE 992, 20 μ F/350 V
C ₂	TE 986, 500 μ F/35 V
C ₃ až C ₅	TC 181, 0,1 μ F/100 V
C ₆ , C ₇	TC 180 nebo TC 181, 47 nF
C ₈ , C ₁₀	TC 181 nebo TC 183, 22 nF
C ₁₂ , C ₁₃	TC 181, 10 nF
C ₄ , C ₁₁ , C ₁₄	viz text

Odpory a potenciometry

P ₂ , P ₄ , P ₆ , P ₈	22 k Ω (viz text)
P ₃ , P ₅ , P ₇ , P ₉	2,2 k Ω (viz text)
R ₁	TR 551, 10 k Ω /10 W
Ostatní odpory miniaturní, uhlíkové TR 143 nebo pod.	
P ₁ potenciometr se spínačem pro síťové napětí, 5 až 10 k Ω , lin. nebo log., libovolný typ	

Obr. 3. Hotový přístroj

Zapojení pro automatické ladění a stabilizaci kmitočtu

Milan Tintěra


Při práci na KV mi chyběla možnost lokalizovat stanici v určitém libovolném kmitočtovém pásmu. Rozhodl jsem se vyhnout se stálému otáčení ladícím knoflíkem a prohledávání pásma konstrukcí zařízení, které sonduje pásmo automaticky a po zjištění nosné vlny se na ni automaticky naladí a stabilizuje odchylky od základního kmitočtu. Zařízením lze též stabilizovat kmitočet oscilátoru s přesností, závislou na selektivitě mf zesilovače.

Hlavní součásti zařízení (obr. 1) je generátor pilovitých kmitů, z jehož výstupu se odebírá ladící napětí pro varikapu. Po zjištění nosné vlny se pomocí tranzistoru T_3 zastaví činnost generátoru v určité části náběžné hrany pilovitého průběhu (obr. 2).


Popis činnosti

Kondenzátor C_{16} se nabíjí přes odpor R_{15} . Dosáhne-li napětí velikosti nastavené proměnným odporem (potenciometrem), otevře se dvojice doplňkových tranzistorů T_1 , T_2 a kondenzátor se vybíjí. Po poklesu napětí pod určitou velikost, závislou na velikosti saturačních napětí dvojice, se dvojice uzavře a kondenzátor se opět nabíjí. Přivádíme-li toto pilovité napětí na varikapu ladících obvodů, získáme přijímač, který stále sonduje pásmo. Šířka proládaného pásma se dá nastavit potenciometrem P_2 . Kmitočet generátoru je asi 20 Hz.


Při přítomnosti nosné vlny vznikne napětí na bázi T_3 , která je připojena přes regulátor napětí (popř. zesilovací stupeň) na detektor. Detektorem dodávané napětí musí být dostatečně filtrováno, aby se ladící obvody nerozladovaly nf signálem. Regulátor napětí, který je tvořen napříkladem potenciometrem, zajišťuje naladění přijímače do správného místa křivky selektivity. Tranzistor T_3 udržuje ladící napětí na takové velikosti, která odpovídá naladěnému kmitočtu. Při odchylce kmitočtu signálu od naladěného kmitočtu reaguje T_3 změnou ladícího napětí. Jakmile se nosná vlna v pásmu nevyskytuje, běží generátor volně a přijímač sonduje pásmo.

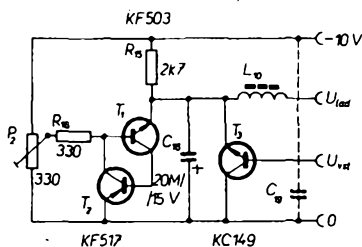


Obr. 1. Zapojení obvodu automatického ladění

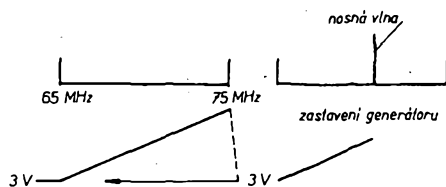

Obr. 2. Znáznornění činnosti obvodu

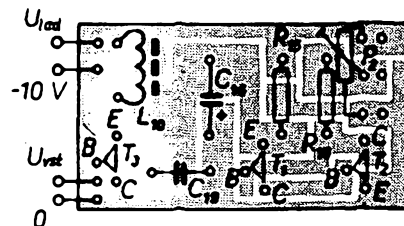

Obr. 4. Deska s plošnými spoji K14 automatického ladění

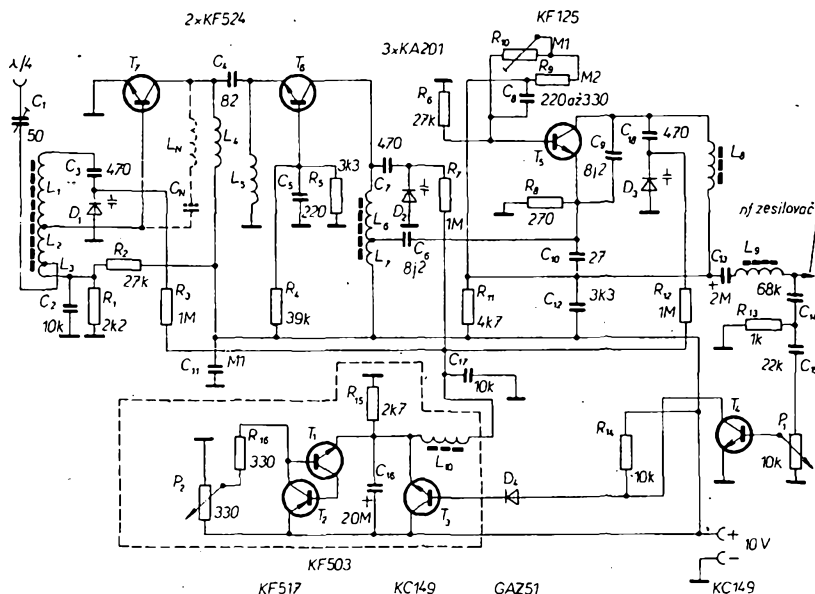

Obr. 3. Použití obvodu v přijímači

Použití

Při použití obvodu k automatickému ladění je připojen jeho vstup přes regulátor napětí, popř. zesilovací stupeň na detektor. Chceme-li použít zařízení pro stabilizaci kmitočtu (oscilátoru apod.), připojíme vstup přes mf zesilovač a detektor k vysílači (oscilátoru). Napětí pro varikapu odebíráme z bodu U_{lad} .

Zapojení ovládacího zařízení a regulátoru napětí pro tranzistor T_3 u superhetu se liší od zapojení u superreakčního přijímače, v němž se využívá superreakčního šumu. U superhetu budeme muset využít napětí, tvořícího se na filtračním kondenzátoru detektoru.

V obou případech je však nutno správně nastavit fázi napětí pro T_3 . Tranzistor T_3 musí ukončit zvyšování napětí na kondenzátoru C_{16} a udržet napětí na stálé velikosti. Nesmí toto zvyšování podporovat; v tom případě je špatně nafázován vstup.

Ve schématu, na němž je příklad použití přístroje (obr. 3), neuvádím údaje civek, použitých v přijímači. Jejich parametry závisí na použitých varikapech a na zvoleném kmitočtu. Cívky je vhodné vinout na kostičkách z mf zesilovačů, pracujících na kmitočtu 10,7 MHz. Dolaďovací jádra použijeme ke sclaďování. Tlumivka L_4 má asi 550 až 700 Ω (železové jádro) a indukčnost 10 až 20 mH. Dióda D_4 chrání přechod báze-emitor T_3 .

Po zapojení zařízení do přijímače nastavíme požadovanou sondovanou šířku pásma potenciometrem P_2 . Regulátor napětí detektoru P_1 nastavíme na maximum. Po zjištění nosné vlny zmenšujeme regulátorem napětí z detektoru a nastavujeme ho tak, aby úroveň nosné vlny byla maximální.

Přístroj je konstruován na desce s plošnými spoji (obr. 4) s použitím klasických prvků.

Použité součástky

Kondenzátory

C_1	trimr 50 pF
C_2	10 nF
C_3	470 pF
C_4	82 pF
C_5	220 pF
C_6	8,2 pF
C_7	470 pF
C_8	220 až 330 pF
C_9	8,2 pF
C_{10}	27 pF
C_{11}	100 nF
C_{12}	3,3 nF
C_{13}	2 μ F/15 V
C_{14}	68 nF
C_{15}	22 nF
C_{16}	20 μ F/15 V
C_{17}	10 nF
C_{18}	470 pF
C_{19}	odděluje ss složku

Odpory

R_1	2,2 k Ω
R_2	27 k Ω
R_3	1 M Ω
R_4	39 k Ω
R_5	3,3 k Ω
R_6	27 k Ω
R_7	1 M Ω
R_8	270 Ω
R_9	0,2 M Ω
R_{10}	0,1 M Ω
R_{11}	4,7 k Ω
R_{12}	1 M Ω
R_{13}	1 k Ω
R_{14}	10 k Ω
R_{15}	2,7 k Ω
R_{16}	330 Ω
P_1	10 k Ω
P_2	330 Ω

Širokopásmový mf zosilňovač pozostáva z tranzistorov T_6 , T_7 a T_8 . Tranzistor T_6 slúži ako oddeľovací stupeň v zapojení so spoločným kolektorom. Vlastné zosilnenie mf signálu obstarávajú tranzistory T_7 a T_8 ako druhý a tretí stupeň obrazového mf zosilňovača. Tranzistor T_8 je budiaci zdroj pre videodetektor – tranzistor T_{22} . V dôsledku spätnej väzby cez odpor R_{13} je impedancia budiaceho zdroja asi 500 Ω , čím sa dosahuje frekvenčný rozsah pre pokles o 3 dB až 70 MHz. V konvenčných, doteraz používaných detekčných systémoch je detektor budený zo zdroja s veľkou impedanciou s ladeným transformátorom s rôznymi činiteľmi akosti Q primárneho a sekundárneho obvodu. V takomto systéme zmeny impedancie detektora (spôsobené zmenami videosignálu) môžu spôsobovať nežiadúce fázové posuny. Neladený detekčný obvod s buđením na malej impedancii v integrovanom obvode CA3068 zaručuje takmer optimálne vlastnosti detekovaného videosignálu. Detektor sa skladá z T_{22} a predpätového obvodu T_9 , T_{23} a R_{19} . Tranzistor T_{23} má približne rovnaké predpätie ako tranzistor T_{22} , lebo bázy sú viazané cez odpor dolnej priepusti tvorenej prvkami R_{18} a C_1 . Odpor R_{19} a kondenzátor C_2 sú obvyklé súčiastky špičkového detektora. Časová konštanta je volená vzhľadom k optimálnej účinnosti detektora a požadovanej šírke videopásmu. Takto navrhnutý systém detekuje videosignál s minimálnym amplitúdovým skreslením a pri eventuálnom použití vo farebnom prijímači nezavádza pri detekcii farbosnej informácie skreslenie diferenciálnou fázou.

Na videodetektor je jednosmerne naviazaný predzosilňovač videosignálu. Napätie U_{BE} tranzistora T_{12} (asi 0,7 V) určuje úroveň bielej na výstupe integrovaného obvodu. Pri neprítomnosti videosignálu musí byť teda zaručená vodivosť tranzistora T_{12} , čo je úlohou dvojice tranzistorov T_{10} , T_{24} v diferenciálnom zapojení. Bez budenia videosignálom je jednosmerný potenciál na emitoroch T_{10} a T_{24} identický. Pretože odpory R_{21} a R_{22} sú

rovnaké, tranzistormi tečú rovnaké prúdy. Emitorový prúd tranzistora T_{10} (jeho časť) zaručuje, že tranzistor T_{11} je otvorený. To má za následok, že takmer celý emitorový prúd tranzistora T_{24} tečie tranzistorom T_{11} a tranzistor T_{12} je udržiavaný na hranici vodivosti. Ak je prítomný signál, prúd tranzistora T_{24} narastá úmerne úrovni vstupného signálu. Pretože prúd tranzistora T_{10} zostáva konštantný, prírastok emitorového prúdu T_{24} tečie diódou D_2 , spôsobuje vzrast prúdu tranzistora T_{12} a pokles napätia na výstupe integrovaného obvodu. Pri príliš silnom videosignále tranzistor T_{12} sa dostáva do oblasti saturácie. Dolná hranica napätia na špičke 19 pri normálnom signále je asi 0,8 V. Akékoľvek ďalšie zväčšovanie úrovne signálu je kľúčované. Táto vlastnosť slúži ako veľmi účinný mechanizmus pre obmedzenie impulzových porúch.

Synchronizačné impulzy obsiahnuté v úplnom videosignále na emitore tranzistora T_{25} zatvárajú tranzistor T_{13} , čím sa otvára tranzistor T_{14} . V neprítomnosti videosignálu tranzistor T_{13} vedie počas kľúčujúcich horizontálnych impulzov privádzaných na špičku 3 z výstupného riadkového transformátora. Pri silnom videosignále sa špičkové napätie báze T_{13} znižuje pod 0,8 V a prúdové kľúčujúce impulzy, ktoré v neprítomnosti videosignálu tiekli tranzistorom T_{13} , začnú tiecť diódou D_4 a prúd báze T_{14} sa začne zväčšovať. Kondenzátor C_{328} , 10 μF , je zapojený medzi špičkou 4 a zem, čiže je pripojený paralelne k tranzistoru T_{14} . Náboj na kondenzátore C_{328} sa vytvára napätím z napájacieho zdroja cez odporový delič R_{312} , R_{314} . Tým, že sa tranzistor T_{14} otvára, kondenzátor C_{328} sa vybijá a riadiace napätie AVC (integrál z celkového náboja kondenzátora počas kľúčovacieho intervalu) sa znižuje, pri veľmi silnom signále až k nule.

Každý systém AVC s dobrými vlastnosťami musí byť odolný voči poruchovým impulzom, aby bola vylúčená možnosť vzniku nesprávnej úrovne napätia pre AVC. V integrovanom obvode CA3068 tvoria protiporu-


chový obvod tranzistory T_{26} a T_{15} . Náhodný rušivý impulz je vedený cez hornú priepust C_3 , R_{27} na vstup poruchového detektora T_{26} . Tranzistor T_{26} a kondenzátor C_4 tvoria bežný špičkový detektor. Jednosmerné napätie na kondenzátore C_4 , ktoré je úmerné úrovni rušivého impulzu, spína tranzistor T_{15} , čím je zopnuté kľúčovacie napätie (riadkové impulzy zo špičky 3) na zem. Odpor R_{318} (viď obr. 1) obmedzuje prúdový odber z riadkového transformátora približne na 0,8 mA.

Zvukový a obrazový mf signál, ktorých nosné kmitočty sú 31,5 MHz a 38 MHz, sa privádzajú na špičku 12. Tranzistor T_{16} pracuje ako oddeľovací stupeň medzi ladenými obvodmi a zosilňovačom T_{17} . Špičkovým detektorom T_{27} a C_5 je detekovaný medzinosný signál (rozdiel medzi nosnými obrazu a zvuku). Výsledný frekvenčne modulovaný medzinosný signál sa privádza do báze tranzistora T_{28} , ktorý spolu s tranzistorom T_{18} tvorí diferenciálny zosilňovač. Výstup emitorového sledovača T_{29} (špička 2) je (cez obvod ladený na kmitočte 6,5 MHz) naviazaný na vstup zvukového mf zosilňovača TAA691.

Integrovaný obvod CA3068 umožňuje konštrukciu obrazového mf zosilňovača s dobrými parametrami pri nenáročnom priestorovom usporiadaní. Súčasný svetový trend v konštrukcii televíznych prijímačov sa okrem iného orientuje na využitie veľmi dobrých vlastností synchronnej detekcie pre demoduláciu videosignálu (napr. integrovaný obvod TDA440). S využitím tohto princípu sa perspektívne počíta i vo výrobkoch n. p. TESLA Orava integrovaným obvodom ekvivalentným k TDA440.

Literatúra

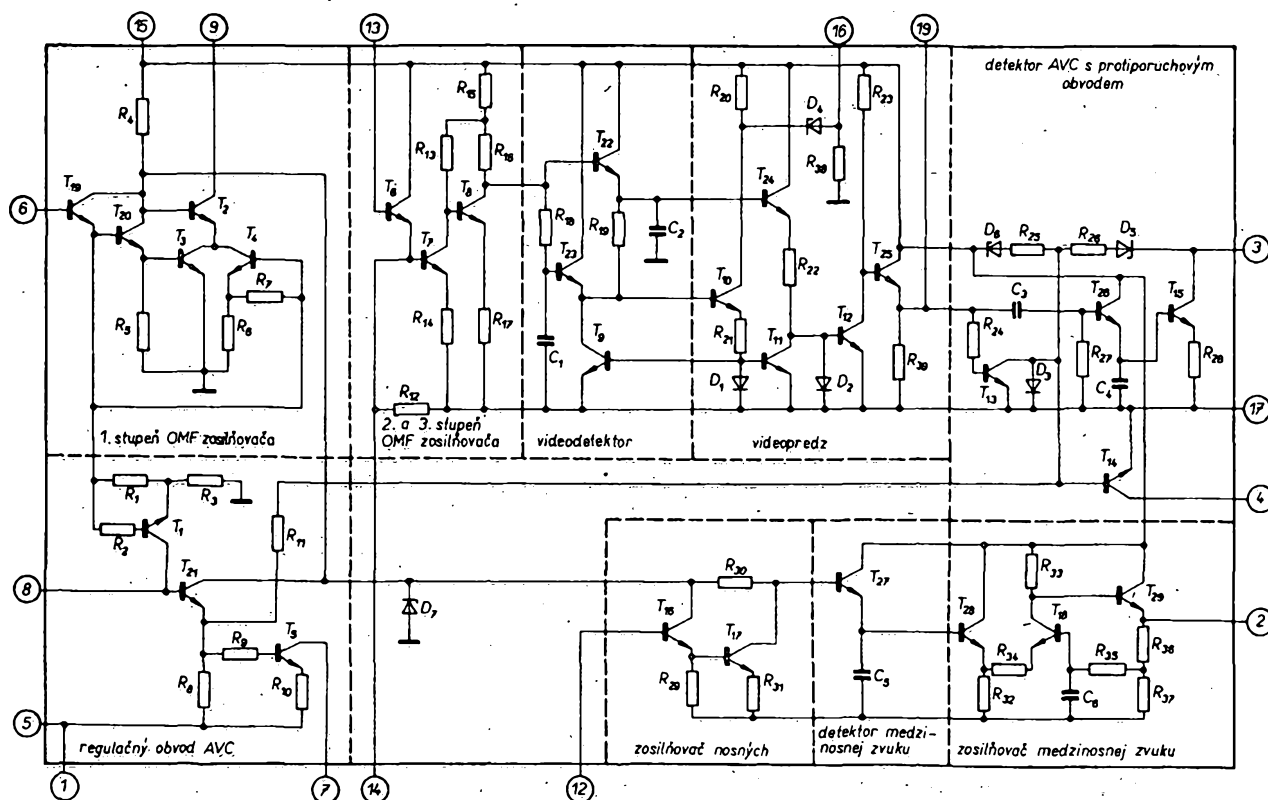- [1] Linear Integrated Circuits, aplikačný list fy RCA.
- [2] Podniková dokumentácia n. p. TESLA Orava.




ŠKOLA měřicí techniky

Ing. Jiří Vackář, CSc.

(Pokračování)


Zapojení je opět kmitočtově nezávislé, pro určitou velikost impedance Z se dá vyrovnat např. malými změnami kapacity C_2 , nebo též změnou C_1 , popř. vzájemné vazby M . Dolní mezní kmitočet je dán výrazem $f_{\min} = R/2\pi L_2$, přičemž má platit podmínka pro zmenšení fázových chyb $R_1 = L_2/R (C_1 + C_2)$. Horní mezní kmitočet může pak být určen jako kmitočet, na němž již není možné splnit některou z uvedených dalších podmínek $3Z \leq 1/2\pi f C_1$; $2\pi f C_2 \leq 1/3R$; $2\pi \sqrt{C_2 L_2} \leq 1/3f$. Z těchto podmínek jsou zřejmé také zásady pro návrh a konstrukci reflektometru.

Přístroj se často používá na nesouměrných napájecích vedeních. Pro souměrná vedení se zapojení používá ve dvojité verzi podle obr. 35. Má tu výhodu, že umožňuje kontrolovat i souměrnost vedení a odkrýt případnou nesouměrnou složku v proudě.

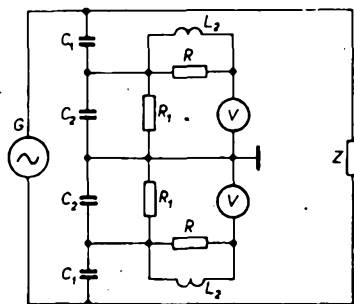


Obr. 35. Směrový vazební článek pro souměrné vedení

Zajímavou alternativou reflektometrického zapojení je zapojení podle obr. 36. První dvě ramena můstku jsou tvořena kondenzátorem C a odporem R_1 , další rameno je opět tvořeno zakončovací impedancí Z a jako poslední rameno slouží vzájemná indukčnost M mezi měřeným vedením a vazební smyčkou s indukčností L_2 . Smyčka je zapojena podobně jako v předchozím případě k indikátoru V , není však překlenuta odporem. Podmínku rovnováhy tohoto zapojení pro postupující vlnu můžeme odvodit ve tvaru $CR_1 \leq M/Z$ za předpokladu, že $CR_1 = 1/30f$. Vazební útlum pro odraženou vlnu je u tohoto zapojení kmitočtově závislý, protože platí $U_v = U_0 2\omega CR_1$. Citlivost přístroje se tedy zvětšuje směrem k vyšším kmitočtům. Nejvíce se v praxi používá další varianta tohoto zapojení, u něhož je kondenzátor C realizován vzájemnou kapacitou me-

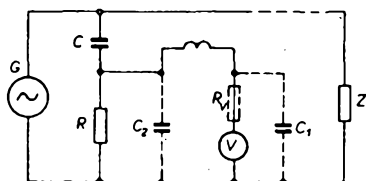


Obr. 36. Směrový vazební článek s členem RC

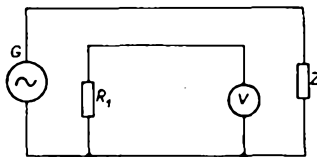

Obr. 37. Směrový článek s vazebním vedením

zi měřeným vedením a indukčností L_2 . Kapacita je tedy rozložena podél této indukčnosti. Indukčnost L_2 pak můžeme považovat za část vedení, které je indukčně i kapacitně navázáno k měřenému vedení podle obr. 37. Podmínka vyrovnání pro postupnou vlnu zní $R_1 = Z_1$, tj. zakončovací odpor smyčky se musí rovnat jejímu vlnovému odporu, nezávisle na činiteli vazby. Vazební útlum pak závisí na činiteli vazby obou vedení, který můžeme zjistit buď jako poměr mezi vazební kapacitou a vlastní kapacitou vazební smyčky, nebo jako poměr vzájemné indukčnosti a vlastní indukčnosti.

Všechna čtyři popsaná zapojení zjišťují samozřejmě pouze amplitudu signálu odraženého od zátěže. Chceme-li měřit poměr stojatých vln, musíme zjistit poměr amplitudy odražené vlny k amplitudě vlny postupné a tedy měřit velikost signálu postupujícího oběma směry. Užíváme proto kombinace dvou směrových vazebních článků zapojených proti sobě. Takové reflektometrické zapojení odvozené např. od zapojení z obr. 36 je na obr. 38. Na jeho výstupu lze použít buď dva stejné indikátory napětí V_1 a V_2 , které ukazují amplitudy signálu postupujícího a odraženého, nebo jeden indikátor přepínáme střídavě na jednu a na druhou stranu. Používáme pokud možno indikátor s lineární závislostí výchylky na měřeném vř. napětí.

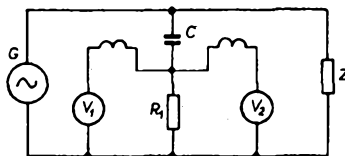

Obr. 38. Reflektometr s členem RC

Při praktickém návrhu reflektometru, který má být součástí nějakého vř. zařízení, nejprve zvolíme jeho základní zapojení. Pro malé výkony a nižší kmitočty používáme zapojení podle obr. 34, pro větší výkony a vyšší kmitočty jsou obvykle lepší zapojení podle obr. 36 nebo 37. Určíme pak základní podmínky, tj. pracovní impedanci a rozměry vedení, k němuž má být reflektometr navázán, dále minimální průchozí výkon, kmitočtový rozsah a žádanou citlivost pro odražený signál. Podle uvedených vztahů navrhujeme reflektometr tak, aby na indikátoru vř. napětí bylo napětí asi 5 až 10 V (aby bylo možno zajistit lineární usměrnění). Návrh není příliš složitým úkolem po stránce výpočtu, vyžaduje však velmi pečlivou práci po stránce konstrukční. Je třeba nalézt takové uspořádání součástí, aby v celém zapojení bylo co

nejméně parazitních kapacit a sériových indukčností, které by mohly ohrozit přesnost a užít kmitočtový rozsah reflektometru.

Nakonec je třeba ještě uvést několik poznámek o měření vlastností samotných vř. vedení, napájecích apod.

Vlnový odpor, nazývaný též charakteristická impedance, je taková impedance, která při zapojení na konec vedení zajišťuje přenos signálu čistou postupnou vlnou, s činitelem odrazu rovným nule a se vstupní impedancí o stejné velikosti, jakou má impedance zakončovací. Je to impedance, při níž se vzájemně vyrovnávají účinky příčné kapacity C a podélné indukčnosti L každého elementárního úseku vedení. Proto také může být tato impedance určena ze změněné kapacity a indukčnosti jakékoli délky vedení pomocí výrazu $Z_0 = \sqrt{L/C}$.

Důležitým parametrem zejména u vedení pro přenos televizních signálů je *homogenita* (stejnorodost) impedance vedení. Tu měříme nejnázne impulsní metodou, při níž na vstup vedení připojujeme generátor impulsů a na připojeném osciloskopu pozorujeme odražené impulsy, vzniklé následkem nerovnoměrností impedance podél vedení. Amplituda těchto signálů by neměla být větší než 1 až 2 % amplitudy budícího impulsu. Homogenitu můžeme posoudit též tím, že měříme kmitočty příslušné k jednotlivým rezonancím nezakončeného vedení a zjišťujeme, jak přesně odpovídají aritmetické řadě počtu půlvln na měřené délce vedení. Také zde by odchylky neměly být větší než 1 % základního kmitočtového intervalu.

Posledním důležitým parametrem je *účinnost* vedení a jeho *ztráty*, příp. útlum na jednotku délky. Tyto parametry určíme nejnázne měřením rezonanční impedance nezakončeného nebo zkratovaného úseku vedení na kmitočtu blízkém kmitočtu pracovnímu. Naměříme-li při vlastní rezonanci vedení o délce d vstupní reálnou impedanci $Z_r = kZ_0$, můžeme odvodit, že útlum G přepočtený na jednotku délky d_0 , v logaritmické míře [dB] pak při tomto kmitočtu bude

$$G = \frac{d_0}{2d} 20 \log \frac{k-1}{k+1},$$

kde $k = Z_r/Z_0$ při kmitočtu rezonance. Opakovaným měřením při jednotlivých rezonančních kmitočtech můžeme pak zjistit i závislost útlumu vedení na kmitočtu.

V. Měření aktivních prvků

Aktivní prvky elektronických obvodů jsou takové prvky, které vytvářejí nové složky signálu neobsažené v signálu dodávaném, nebo tento signál zesilují. Aktivním prvkem (podle uvedené definice) může být tedy obecně každá nelineární impedance, jejíž velikost se mění v závislosti na napětí nebo proudu, přiváděném na její vývody. Podle

počtu vývodů můžeme rozdělovat aktivní prvky na:

- **aktivní dvojpolý** (diody, varistory, termistory, varikapy, nelineární indukčnosti),
- **aktivní trojpolý** (tranzistory, tyristory, triody, atd.),
- **aktivní mnohopolý** (integrované obvody, vícemřížkové elektronky).

Rozsáhlou teorii všech těchto prvků a jejich aplikací rozebírat nemůžeme, musíme se spokojit s přehledem nejdůležitějších parametrů a měřících metod, které jsou přístupné pro průměrně vybaveného amatéra.

U každého aktivního prvku můžeme určit jeden či dva parametry (číselně vyjádřené vlastnosti), které jsou nejdůležitější pro jeho praktické použití k zamýšlenému účelu, a které je tedy třeba zjišťovat. Jsou to zpravidla vlastnosti určující velikost přenosu užitečného signálu, např. činitel zesílení napětí, proudu nebo výkonu, směšovací nebo detekční součinitel přenosu atd. Měřit tyto parametry bývá ovšem dosti složité, protože jsou k tomu nutné generátory měřících signálů, měřiče úrovně nebo napětí, útlumové články atd. Proto využíváme skutečnosti, že velikost těchto přenosových parametrů (říkáme jim též parametry *dynamické*) souvisí u většiny aktivních prvků dosti těsně s velikostí parametrů *stejnosměrných*, tzv. *statických*, které můžeme měřit podstatně snadněji i v amatérských podmínkách, a to pouze pomocí vhodných zdrojů ss napětí, voltmetrů, miliampérmetrů, příp. pomocí jednoduchých měřících přípravků. U každého aktivního prvku proto nejdříve kontrolujeme hlavní stejnosměrné parametry při doporučených pracovních podmínkách a jejich změny při změnách těchto podmínek. Jsou ovšem případy, kdy amatér chce použít nějaký aktivní prvek originálním a nekonvenčním způsobem a potřebuje zjistit vlastnosti tohoto prvku v těchto neobvyklých podmínkách. I když nežijeme v plném rozsahu rozebírat všechny tyto případy, předpokládáme, že na základě dále uvedených poznatků a metod bude moci zkušenější amatér odvodit způsoby, jak řešit méně obvyklé úlohy. V dalších statických podáme tedy nejprve přehled problematiky měření aktivních dvojpolů, trojpolů a mnohopolů a pak několik poznámek k potřebným měřícím přístrojům, zejména k napájecím zdrojům, o nichž ostatně v AR vyšla v poslední době řada článků.

1. Měření diod a ostatních aktivních dvojpolů


Při měření *diod* a ostatních *aktivních dvojpolů* obvykle zjišťujeme, zda jsou diody nebo jiné prvky schopny funkce, popř. zjišťujeme jejich nelineární vlastnosti za určitých podmínek.

Diody kontrolujeme proto nejčastěji jednoduchým ohmmetrem (viz stať IV) tak, že zjišťujeme rozdíl jejich odporů v propustném a závěrném směru. Poněvadž většina běžných ohmmetrů namáhá měřenou diodu v propustném směru proudem 0,1 až 1 mA a v závěrném směru napětím 1 až 5 V, bývá takto zjištěný rozdíl (či správnější poměr) odporů u křemíkových detekčních diod řádu 1 : 100 až 1 : 1000, u výkonových usměrňovacích diod pouze 1 : 10 až 1 : 100. Měření je pro uvedené diody zcela bezpečné, určitá opatrnost je nutná jen při měření speciálních mikrovlnných směšovacích diod a kuproxidových článků pro můstkové usměrňovače měřidel, které není vhodné namáhat v závěrném směru napětím větším než 3 V.

U diod nás často zajímá také úbytek napětí v propustném směru při určitém proudu nebo největší dovolené závěrné napětí při určitém

ŠKOLA měřicí techniky

14

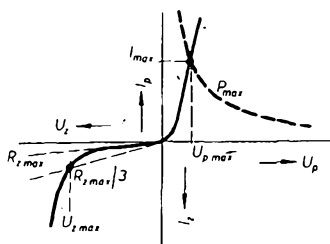


Obr. 39. Určení mezních parametrů diody.

proudu v závěrném směru. Oba tyto parametry měříme pomocí vhodného zdroje regulovatelného ss napětí voltmetrem a ampérmetrem. Při měření musíme mít na paměti, že namáháme-li diodu v propustném směru, nesmíme překročit dovolený ztrátový výkon diody udávaný výrobcem, při namáhání v závěrném směru pak ztrátový výkon diody nesmí zpravidla překročit 10 % dovoleného ztrátového výkonu; odpor diody v závěrném směru se nemá zmenšit pod 1/3 největšího odporu v závěrném směru, změřeného při menších napětích. Tyto podmínky graficky vyjadřuje obr. 39, v němž jsou vyznačeny na charakteristice diody mezní body trvalého stejnosměrného namáhání. Impulsní namáhání může být ovšem větší zejména v propustném směru, což výrobce diody obvykle udává v katalogových údajích.

Stejným způsobem měříme i Zenerovy diody. Jejich charakteristika má v závěrné části ostrý zlom při dosažení tzv. Zenerova napětí; jeho velikost závisí na technologickém zpracování přechodu p-n. Zenerovo napětí bývá v rozmezí 5 až 100 V a je pro každý typ diody konstantní. U Zenerových diod můžeme využívat plně dovolené zátěže (ztrátového výkonu) i v závěrné části charakteristiky.

Podobným způsobem měříme i tunelové diody, které mají na své charakteristice oblast záporného odporu. Měřit parametry diody v této oblasti je velmi nesnadné, poněvadž dioda generuje oscilace, jejichž kmitočet je určen kapacitou a indukčností jejích přívodů. Měření bez oscilací je možné jen tehdy, je-li vnitřní odpor napájecího zdroje menší než záporný diferenciální odpor diody (bývá řádu jednotek Ω) a nemají-li přívody k diodě vlastní rezonance až do mezního kmitočtu diody, který bývá řádu GHz. Pro tato měření se konstruují speciální držáky diod s malou indukčností a s útlumovými články proti vlastním rezonancím. Pro amatéra však dává dostatečnou informaci o vlastnostech diody měření podstatně jednodušší podle obr. 40. Diodu napájíme ze zdroje napětí 4,5 až 6 V přes proměnný odpor v rozmezí 200 Ω až 10, popř. 20 k Ω . Měření začínáme při největším odporu, odpor pak zmenšujeme, takže proud I i napětí U se stále zvětšují a pracovní bod se posouvá vzhůru po levé stoupající větvi charakteristiky na obr. 40a. Při dalším zmen-

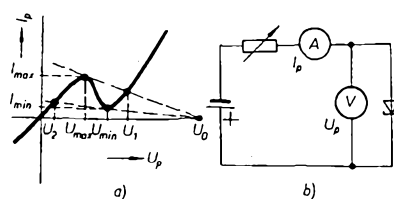


Obr. 40. Určení mezních bodů charakteristiky tunelové diody

šování odporu se proud zvětšuje pomaleji, až se dostáváme k maximu, kdy přečteme a zaznamenáme proud I_{max} a napětí U_{max} . Při dalším zmenšování odporu se napětí změní skokem na velikost U_1 a pracovní bod přejde na pravou stoupající větev charakteristiky. Nyní odpor znovu zvětšujeme, takže proud i napětí se zmenšují a pracovní bod se posouvá dolů až k bodu U_{min} , I_{min} . Tyto údaje zaznamenáme, při dalším zvětšování odporu pak se napětí skokem zmenší na velikost U_2 a pracovní bod se vrací na levou část charakteristiky. Střední část charakteristiky se záporným odporem tedy vůbec neměříme, její tvar však můžeme s dostatečnou přesností odhadnout na základě znalosti zjištěných krajních bodů, což pro většinu aplikací postačí.


Podobným způsobem měříme také charakteristiky *varistorů* a *termistorů*. Jejich charakteristiky jsou ovšem souměrné vzhledem k počátku, takže stačí měřit pouze při jediné polaritě měřícího napětí. Také zde platí omezení vzhledem k maximálnímu ztrátovému výkonu. Při měření termistorů (a také žárovek) musíme ovšem brát ohled na tepelnou časovou konstantu měřeného prvku a při každém měření vyčkat ustáleného stavu. Tepelná časová konstanta je určena součinem tepelné kapacity prvku a tepelného odporu pro odvod tepla a je dále závislá na rozdílu teplot (ohřátí) měřeného prvku a okolí. Při větším ohřátí je časová konstanta menší, protože se zvětšuje účinnost chlazení. U termistorů chlazených vzduchem se tato konstanta mění v poměru 1 : 2, u termistorů vakuových a u žárovek, které se chladí vyzářováním, se mění v poměru 1 : 10.

Nakonec je třeba se zmínit o vlastnostech *kapacitních diod* (*varikapů*, *varaktorů*) a *nelineárních indukčností*. Varikapy a varaktory zahrnujeme pod společný název kapacitní diody, poněvadž pracují na stejném principu: závěrně polarizovaný přechod p-n v diodě se chová jako kondenzátor, jehož kapacita závisí na přiloženém stejnosměrném napětí. Rozdíl je jen v aplikační oblasti – varikapy s kapacitami řádu jednotek až stovek pF používáme k ladění nebo doladování rezonančních obvodů na kmitočtech řádu až stovek MHz, varaktory s kapacitami řádu zlomků až jednotek pF používáme v tzv. parametrických zesilovačích, směšovačích a násobičích kmitočtu v rozsahu 1 až 10 GHz (i výše).

U kapacitních diod nás obvykle zajímá závislost jejich kapacity na přiloženém ss napětí, kterou můžeme změřit v zapojení na obr. 41. Stejnosměrné napětí řídíme potenciometrem a měříme voltmetrem V , na diodu je přivádíme podle obr. 41a přes odpor R , který musí vyhovět dvěma podmínkám: musí být alespoň dvacetkrát menší než stejnosměrný odpor měřené diody v závěrném směru, abychoom mohli zanedbat úbytek ss napětí, který na něm vzniká; musí však být také alespoň dvacetkrát větší než reaktance kapacity diody při měřícím kmitočtu. Proto volíme měřící kmitočet dostatečně vysoký. Připojený měřič kapacity MC , jímž pak

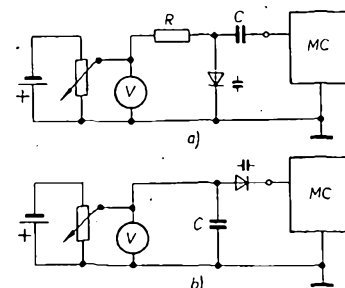

Obr. 41. Měření charakteristiky kapacitní diody

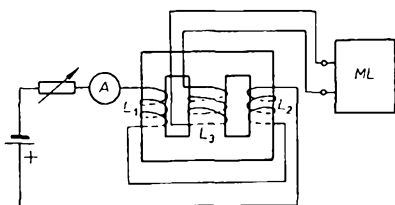

Obr. 42. Měření nelineární indukčnosti

měříme kapacitu diody a který obsahuje generátor měřicího signálu, může pracovat (podle stati IV) na principu substitučním, můstkovém nebo rezonančním, tj. změnu kapacity diody zjišťujeme ze změny rezonančního kmitočtu připojeného rezonančního obvodu. Měřicí vf napětí nesmí však být větší než 0,5 V, příp. než 10 % z přiloženého ss napětí, aby se nelineární závislost kapacity diody na napětí neprojevila rušivě. Kondenzátor C, který odděluje ss napětí diody od měřicí kapacity, musí mít kapacitu alespoň stokrát větší než dioda. Má-li měřicí kapacit vstupní svorku spojení se zemí přes malou impedanci, můžeme použít jednodušší měřicí zapojení podle obr. 41b. Takto můžeme zjišťovat závislost kapacity polovodičového přechodu na napětí i u diod, které nelze označit jako kapacitní, např. u běžných usměrňovacích diod, a využívat je např. pro nf obvody a filtry laditelné ss napětím apod. Pro tyto nekonvenční aplikace mohou být zajímavé i nelineární indukčnosti, nejčastěji s feritovými jádry, využívající změn magnetických vlastností těchto jader v závislosti na ss magnetickém syčení. Na obr. 42 je zapojení k měření nelineárních vlastností cívky s feritovým jádrem tvaru EI, jehož krajní sloupky opatříme magnetizačními vinutími s označením směru proudu a magnetického toku, střední sloupek pak měřícím vinutím, jehož indukčnost L měříme měřicím ML (můstkovou, substituční nebo rezonanční metodou). Magnetizační proud I způsobuje zmenšení permeability jádra a tím i zmenšení indukčnosti L. Výsledek měření zpravidla přepočítáváme do tvaru nezávislého na počtu závitů použitých vinutí, tj. zjišťujeme závislost činitele indukčnosti K příslušného jádra na stejnosměrném syčení B. Platí pak vztahy

$$K = \frac{L}{z_1^2} \quad [H; H, -],$$

$$B = I(z_1 + z_2) \frac{K_0}{1,5F} \quad [T; A, H, m^2],$$

kde z_1 a z_2 jsou počty závitů magnetizačních vinutí L_1 a L_2 ($z_1 = z_2$),
 z_1 počet závitů měřené cívky L_3 ,
 B syčení feritu (stejnoseměrné, v jednotkách tesla - 1 T = 10^4 G),
 K_0 činitel indukčnosti jádra bez ss syčení feritu (stejnoseměrné, v jednotkách tesla: 1 T = 10^4 G),
 F plocha průřezu středního sloupku jádra [m^2].

Při plném nasycení jádra ($B = 0,3$ až 0,5 T) se L zmenšuje až na desetinu původní velikosti při současném zmenšení činitele Q.

Samostatnou problematikou je měření fotodiody a fotoodporů. Zde nás zajímá především závislost proudu příp. odporu těchto prvků na intenzitě dopadajícího světla. V amatérských podmínkách budeme ovšem těžko shánět prostředky k absolutnímu měření intenzity světla, ale relativní změny intenzity můžeme experimentálně realizovat dosti jednoduchými prostředky. Umístíme-li v zatemněné místnosti stůl potažený černým papírem, postavíme-li na jednu stranu stolu

žárovku napájenou stálým napětím a vyloučíme-li odrazy světla od stěn vhodnými stínítky z černého papíru, můžeme předpokládat s dostatečnou přesností, že intenzita světla ubývá nepřímo úměrně s dvojnásobkem vzdálenosti. Máme-li tedy např. žárovku 6 V/3 W se světelnou účinností asi 5,3 lm/W, pak ve vzdálenosti 10 cm od žárovky bude intenzita světla asi 400 lx, ve vzdálenosti 20 cm 100 lx a ve vzdálenosti 2 m 1 lx. Měřenou fotodiodu nebo fotoodpor pak posouváme podél stolu a měříme změny jejich parametrů. U fotoodporů CdS při malých osvětleních musíme opět respektovat jejich časovou konstantu, která souvisí s rekombinační dobou nositelů náboje a roste nepřímo úměrně s osvětlením. Dost těžko je možné v amatérských podmínkách měřit křivky spektrální citlivosti těchto prvků. Orientační údaje je však možné získat použitím barevných filtrů, které se používají v barevné fotografii.

2. Měření tranzistorů a ostatních aktivních trojpólů

Tranzistory a ostatní aktivní trojpóly měříme opět buď pouze orientačně (zjišťujeme funkční schopnosti), nebo s cílem zjistit určité funkční parametry.


U tranzistorů zjišťujeme funkční schopnost (dobrý-špatný) opět jednoduchým ohmmetrem. U běžných bipolárních tranzistorů můžeme považovat tranzistor za dvojici diod se společnou elektrodou - bází, u tranzistorů p-n-p budeme mít tedy obě diody (báze-emitor a báze-kolektor) malý odpor, bude-li na bázi záporný a na emitoru, příp. kolektoru kladný pól baterie ohmmetru, při opačné polaritě baterie ohmmetru budou odpory velké, u tranzistorů n-p-n je tomu naopak. Odpor mezi emitorem a kolektorem (báze nepřipojena) bude vždy velký, řádu jednotek kiloohmů u výkonových germaniových tranzistorů, příp. desítek až stovek kiloohmů u ostatních tranzistorů. U neznámého tranzistoru zjistíme ohmmetrem tedy i to, která z elektrod je báze a která emitor (odpor diody báze-emitor je zpravidla menší než odpor diody báze-kolektor) a zda jde o tranzistor p-n-p nebo n-p-n.

Poněkud jinak se chovají tranzistory řízené polem, známé též jako tranzistory unipolární

U tranzistorů s hradlem odděleným přechodem p-n naměříme ohmmetrem mezi emitorem (elektroda S) a kolektorem (elektroda D) poměrně malý odpor řádu stovek až tisíců ohmů při jakékoli polaritě ohmmetru, což je společným znakem všech tranzistorů FET, pracujících s ochuzováním vodivého kanálu (tj. s vázáním nositelů náboje na náboj elektrody G). Odpor mezi kteroukoli elektrodou a elektrodou G závisí pak na polaritě měřicího napětí a na typu vodivosti tranzistorů, což je vlastností přechodu p-n. Malý odpor naměřený mezi emitorem a řídicí elektrodou G při kladném napětí na G svědčí tedy o vodivosti typu n, při záporném napětí na G o vodivosti typu p.

U tranzistorů s izolovanou řídicí elektrodou naměříme mezi elektrodou G a ostatními elektrodami veliký odpor řádu gigaohmů při kterékoli polaritě měřicího napětí, odpor mezi emitorem a kolektorem pak také málo závisí na polaritě měřicího napětí, avšak jeho změny v závislosti na změnách napětí řídicí elektrody spolehlivě prozradí typ vodivosti tranzistorů i způsob jeho řízení. Tak se ovšem dostáváme již k úloze, jak měřit základní parametry tranzistorů.

Nejdůležitějším parametrem u bipolárních tranzistorů je proudový zesilovací činitel v zapojení se společným emitorem, který značíme obvykle jako h_{21E} nebo β . Je definován jako poměr přírůstku proudu kolektoru k přírůstku proudu báze. Zapojení pro jeho přesné měření nalezneme v katalogích a učebnicích. Pro amatéra je důležité, že u většiny tranzistorů je tato závislost velmi uspokojivě lineární, a že tedy s poměrně malou chybou můžeme určit zesilovací činitel přímo jako poměr proudu kolektoru k proudu báze. V zapojení podle obr. 43 můžeme tedy měřit většinu bipolárních tranzistorů tímto postupem: po připojení tranzistoru zvolíme přepínačem P_1 polaritu napájecího napětí podle typu měřeného tranzistoru (p-n-p - n-p-n) a přepínač P_2 přepneme nejprve do nulové polohy. Na miliampérmet-

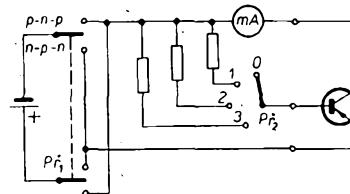

Obr. 43. Měříč bipolárních tranzistorů

Tabulka druhů tranzistorů řízených polem

Vlastnosti	Tranzistory FET					
	Přechod p-n		Izolační vrstva, oxidu nebo nitridu			
Izolace elektrody G						
Označení	JFET		MIS, MOS, MNS, MNOS			
Typ vodivosti (kanál)	p	n	p		n	
Způsob řízení	ochuz.	ochuz.	ochuz.	obohac.	ochuz.	obohac.
Polarita U_G	-	+	-	-	+	+
Proud I_C						
při $U_G = 0$	max.	max.	max.	min.	max.	min.
Změna I_C	zmenšuje se	zmenšuje se	zmenšuje se	zvětšuje se	zmenšuje se	zvětšuje se
při $U_G = 0$ s polar.	+	-	+	-	-	+
Příklad - typ výrobce	2N2497 Valvo	BC264 Texas Instr.		BSV20 SGS	KF521 TESLA	KF520 TESLA

nebo FET (Field-Effect-Transistors). Zde si musíme nejprve připomenout, že tyto tranzistory existují v šesti základních druzích, jejichž vlastnosti ukazuje připojená tabulka.

ru pak čteme zbytkový proud kolektoru I_{CE0} , který porovnáme s katalogovým údajem. Pak přepneme přepínač Pf_2 do první, druhé či třetí polohy, čímž přivedeme přes vhodné zvolené odpory do báze proudů asi 10, 100 nebo 1000 μA a na miliampérmetru čteme na jednotlivých rozsazích přímo velikost zesilovacího činitele. Máme-li miliampérmetr s rozsahem 0 až 20 mA, budou jednotlivým polohám přepínače Pf_2 odpovídat rozsahy $h_{21E} = 0$ až 2000, 0 až 200 a 0 až 20. Tento velmi jednoduchý měřič tedy umožňuje měřit zbytkový proud kolektoru I_{CE0} při $U_{CE} = 4,5$ V a zesilovací činitel h_{21E} při jediném proudu I_B . Zvětšíme-li počet poloh přepínače Pf_2 , budeme moci přepínat proudy I_B v menších intervalech a tak získáme možnost měřit h_{21E} ve více pracovních bodech. Uspokojivě přesnosti měření dosáhneme ovšem jen tehdy, bude-li proud kolektoru alespoň desetkrát větší než zbytkový proud I_{CE0} ; v opačném případě musíme zbytkový proud od proudu kolektoru odečíst.


Máme-li k dispozici více ručkových přístrojů a zdroj regulovatelného napětí, můžeme improvizovat zapojení k měření statických charakteristik tranzistorů podle obr. 44. S měřicím uspořádáním tohoto druhu můžeme měřit charakteristiky všech typů tranzistorů bipolárních i unipolárních. Zdroj kolektorového napětí je účelné dimenzovat pro rozsah 0 až 200 V a proud 0 až 1 A, zdroj pro předpětí báze pro napětí 0 až 50 V s jemnou regulací v oblasti 0 až 1 V a pro proud 0 až 50 mA. V libovolném pracovním bodu tranzistoru můžeme pak určovat všechny jeho základní parametry podle jejich definic, které byly již mnohokrát zveřejněny v příručkách, katalogích i učebnicích, a které již tedy nebudeme opakovat.

V tomto uspořádání můžeme měřit i vlastnosti tyristorů, u nichž musíme do obvodu kolektoru zapojit omezovací odpor, aby tyristor nebyl ve vodivém stavu přetížen a aby nedošlo ke zkratu. Jako omezovací odpor volíme odpor 100 až 1000 Ω o zatížitelnosti řádu wattů až desítek wattů (úměrně k typu zkoušeného tyristoru). U tyristorů měříme především napětí a proud řídící elektrody v závislosti na spinaném napětí.

Je jasné, že ve stejném uspořádání je možno měřit i vlastnosti elektronek, doplníme-li napájecí zdroj o zdroj žhavicího napětí a příp. o další zdroje, potřebné k napájení elektrod vícemístkových elektronek. Tyto možnosti však zde již nebudeme rozebírat, poněvadž většina amatérů má přístup k profesionálním zařízením pro zkoušení elektronek a potřeba v tomto směru je již dosti malá.

3. Měření integrovaných obvodů a aktivních mnohopólů

Měření těchto součástí představuje značně rozsáhlou problematiku, neboť postup a me-

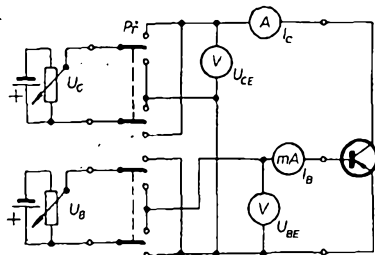


Obr. 44. Zapojení k měření statických parametrů tranzistorů

ŠKOLA měřicí techniky

16

toda měření závisí především na druhu měřícího prvku. V amatérské praxi přicházejí v této oblasti v úvahu zejména integrované obvody lineární (nizkofrekvenční, výkonové, operační zesilovače, stabilizátory napětí), integrované obvody digitální (klopné obvody, logické obvody, expandery, střadače, čítače, převodníky kódů), několikamístkové elektrony a hybridní obvody nejrůznějších typů. Již z tohoto výčtu je zřejmé, že problematika této oblasti by stačila sama zaplnit několik pokračování tohoto seriálu. Omezíme se proto na informativní přehled této oblasti součástek s vyjasněním základních pojmů a s odkazy na nejdůležitější literární prameny.


Lineární integrované obvody zkoušíme vždy v měřicím zapojení, které je doporučeno výrobcem pro příslušný typ obvodu a uvedeno v katalogu. Pro zesilovací obvody typů MAA115, MAA125 a MAA145 je např. doporučeno zapojení podle obr. 45. Integro-

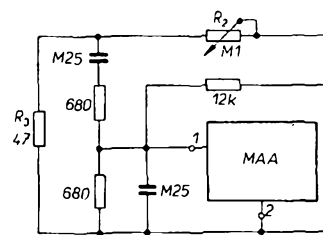


Obr. 47. Zpětnovazební Wienův článek s fázovým posuvem 0°

obvody mají tři zesilovací stupně a výstupní signál má opačnou fázi vzhledem k fázi vstupního signálu, musíme při měření použít zpětnovazební článek s posuvem fáze 180° na pracovním kmitočtu, např. článek TT. Činitel zesílení integrovaného obvodu stanovíme tak, že nejprve nastavíme odpor R_2 na maximum, takže zapojení neosciluje, odporem R_1 nastavíme pracovní bod podle ss voltmetru jako v předchozím případě (výstupní ss napětí = polovina napájecího napětí) a pak zmenšujeme odpor R_2 tak dlouho, až se na voltmetru U_{ss} objeví napětí

Obr. 45. Zapojení k měření zesílení lineárních integrovaných obvodů

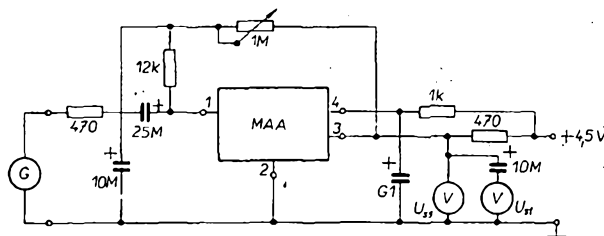

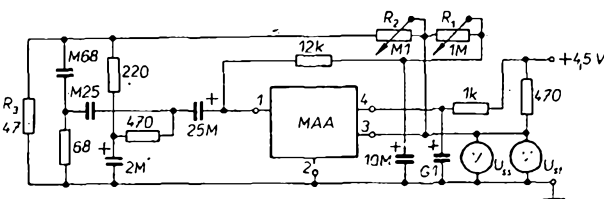
Obr. 46. Zapojení k měření zesilovacího činitele lineárního integrovaného obvodu



vaný obvod nastavíme do doporučeného pracovního bodu proměnným odporem 1 M Ω podle ss voltmetru na výstupu tak, aby výstupní ss napětí bylo rovno polovině napětí napájecího. Výstupní napětí z generátoru nf napětí G , který je vybaven děličem napětí (dělič umožňuje nastavit definované budící napětí pro měřený obvod od 0,1 mV), nastavíme tak, aby výstupní napětí bylo např. 1 V. (Špičková hodnota nesmí být větší než 70 % naměřeného ss napětí na výstupu, aby pracovní podmínky umožňovaly lineární zesílení.) Z poměru výstupního a vstupního napětí pak určíme zesílení obvodu. Podobné měřicí obvody, k nimž potřebujeme vždy napájecí zdroj, generátor budícího signálu, ss voltmetr a st voltmetr, používáme i pro nf obvody řady MAA225, MAA325, MBA225 a MA0403. Zesílení integrovaných obvodů těchto druhů můžeme však stanovit i bez generátoru budícího signálu, použijeme-li zapojení podle obr. 46, v němž integrovaný obvod pracuje sám jako nf generátor. Protože uvedené

oscilaci s rozkmitem asi 1 V. Činitel zesílení se pak rovná přibližně desetinásobku poměru R_2/R_3 , poněvadž útlum zpětnovazebního članku TT je přibližně 10. S uvedenými součástkami bude zapojení pracovat přibližně na kmitočtu 1 kHz, jako odpor R_2 můžeme použít lineární potenciometr 100 k Ω , jehož stupnice je oceňována ve velikostech činitele zesílení 0 až 25 000, což odpovídá desetinásobku poměru R_2/R_3 . U integrovaných obvodů se sudým počtem stupňů, jejichž výstupní napětí je se vstupním napětím ve fázi, využíváme zpětnovazební článek typu Wienova můstku podle obr. 47, jehož útlum je pouze 3. Činitel zesílení při nasazení oscilaci se pak rovná trojnásobku poměru R_2/R_3 . Podobným způsobem můžeme zkoušet i integrované obvody MAA3005 apod.

Na obr. 48 je uvedeno zapojení k měření zesílení integrovaných operačních zesilovačů řady MAA501 až 4, což jsou vlastně diferenciální zesilovače, zesilující rozdíl napětí mezi vstupními svorkami 2 a 3.

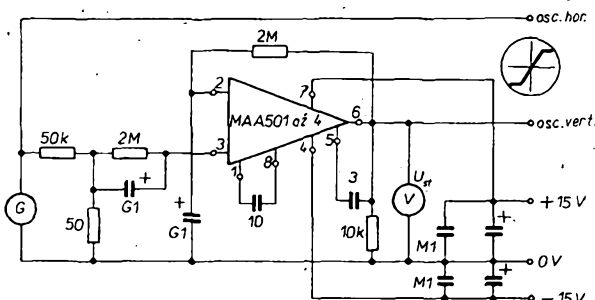

Obr. 48. Zapojení k měření zesílení operačního zesilovače

Elektroluminiscenční displeje

Když se asi před sedmi lety objevily na trhu první fluorescenční zobrazovací elektronky, neměly velký komerční úspěch. Elektronky byly konstruovány podobně jako triody, měly zeleně zářící citlivou vrstvu, číslice byly tvořeny anodovými segmenty. K rozsvícení elektronky bylo třeba napětí asi 20 V na řídicí mřížce, 250 V na anodě; žhavicí proud byl asi 360 mA při žhavicím napětí 1,5 V. Fluorescenční elektronky však měly proti běžným digitronům několik výhod: lepší kontrast, možnost čtení bez paralaxy a co bylo nejdůležitější, byly mnohem levnější. Nezanedbatelné bylo i to, že číslice byly umístěny v jedné rovině, podobně jako u displejů na bázi diod LED nebo tekutých krystalů. Největší překážkou při aplikacích byla potřebná napětí a velký žhavicí proud.


Po dalších pracích na vývoji těchto prvků se podařilo zmenšit potřebná napětí (anodové napětí se zmenšilo např. na 25 V) i žhavicí proud (asi na 45 mA při napětí 1,5 V). Skutečným převratem v konstrukci však byly teprve fluorescenční zobrazovací prvky japonského výrobce ISE, které pracovaly se žhavicím proudem menším než 20 mA při napětí 1,5 V. V současné době jsou tyto zobrazovací prvky téměř

bez konkurence a to především vzhledem k velmi nízké ceně (např. typy DG 12H, výška číslice 12,2 mm: při odběru větším než 1000 kusů je cena za kus 3,90 DM). Protože lze k buzení těchto zobrazovacích prvků používat přímo obvody C-MOS a obvody s kanálem typu p, není třeba používat při jejich aplikaci další interface (tj. jiné pomocné obvody). Prvky lze snadno používat i při multiplexním provozu, např. v kapesních


kalkulátorech i jinde. Mezi největší výhody současných výrobků tohoto typu patří široký pozorovací úhel, velká stabilita svítící vrstvy a v neposlední řadě i jasné obrysy svítících znaků a čísel, což umožňuje číst údaje i u bloků segmentů ještě ze vzdálenosti až 10 m. Protože je výroba fluorescenčních zobrazovacích prvků u firmy ISE dokonale organizována, doznanly tyto prvky vzhledem ke své ceně i jakosti velkého rozšíření – v současné době se používají v kapesních i stolních kalkulátorech, v registračních pokladnách, v autech, v automatech pro prodej jízdenek, v hracích automatech, v číslicových hodinách atd.

Princip činnosti



Fluorescenční zobrazovací prvky jsou v principu konstruovány asi jako obrazovky, u nichž elektronky po dopadu na fluorescenční vrstvu způsobí její rozsvícení. Proti běžným obrazovkám mají několik odlišností: malé napájecí napětí, velmi malou spotřebu, plošné uspořádání a konečně jasné, modrozelené světlo. Pohled na obr. 1, na němž je schematické uspořádání fluorescenčního prvku, ihned prozradí jeho velkou podobnost s konstrukcí triody, nebo, přesněji, s elektronkou

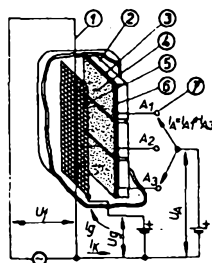

Obr. 1. Základní uspořádání fluorescenčního zobrazovacího prvku. 1 – přímožhavená katoda, 2 – základní materiál anody, 3 – elektricky vodivá vrstva, 4 – elektrony, 5 – řídicí mřížka, 6 – elektroluminiscenční vrstva, 7 – anodové přívody (segmenty a až g, viz obr. 2)

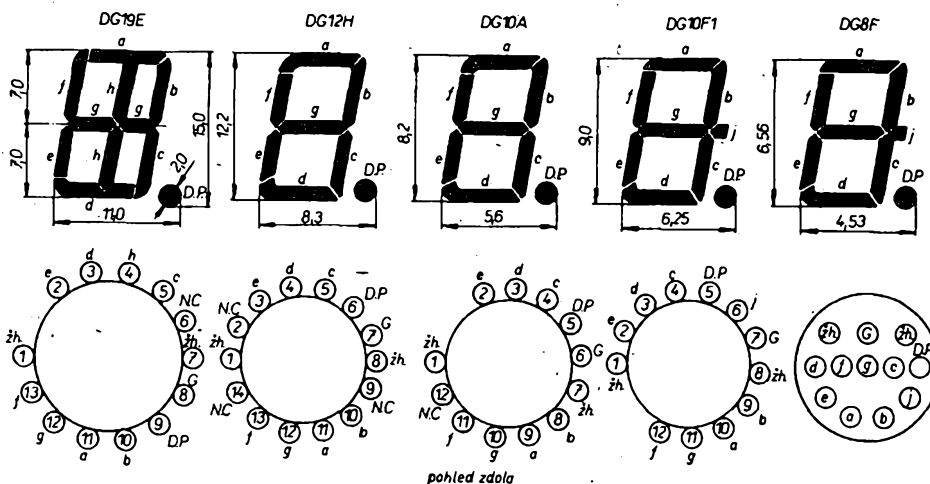

Obr. 2. Základní uspořádání nepoužívanějších fluorescenčních zobrazovacích prvků DG19E až DG8F. D. P. – desetinná tečka, G – mřížka, zh. – žhavení

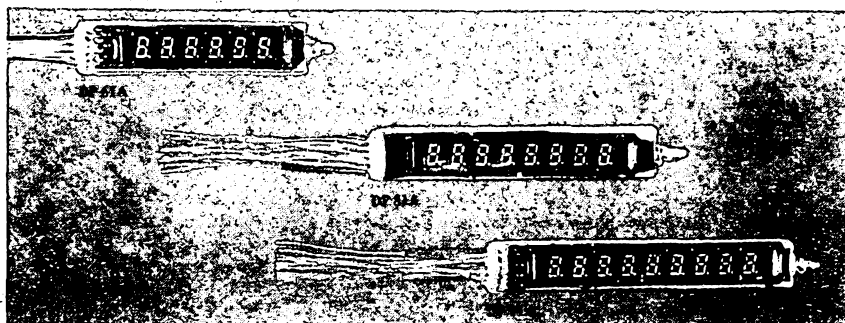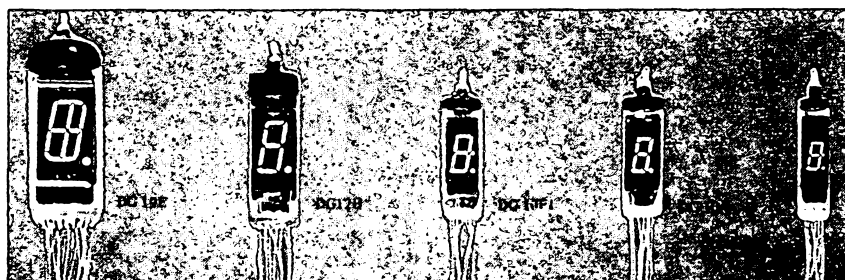

Obr. 3. Základní typy fluorescenčních prvků (nahore zleva doprava): DG19E, DG12H, DG10F1, DG10A, DG8F; (dole zleva doprava): DP61A, DP81A, DP91A

zapojenou jako trioda. Systém každého fluorescenčního prvku se skládá z katody, řídicí mřížky, anody a „stínící mřížky“.

Katoda je přímožhavená a tvoří ji kovové vlákno s tenkou vrstvou oxidu. Řídicí mřížka má tvar husté kovové mřížky z tak tenkých drátů, aby nebyla narušena čitelnost znaků nebo číslic. Stínící mřížka má tvar tenké kovové desky, která je uvnitř systému spojena s řídicí mřížkou. Konstrukce anody je poněkud složitější: je to základní materiál, nanesený na izolační destičce, na němž je jednak vrstva vodivého materiálu a jednak vrstva fluorescenční hmoty. Všechny elektrody jsou ve skleněné baňce, z níž je vyčerpán vzduch.

Teče-li elektronkou žhavicí proud, nutný k emisi elektronů, a je-li řídicí mřížka vzhledem ke katodě kladná, bude tok elektronů řízen řídicí mřížkou, elektrony projdou stínící mřížkou a dopadnou na fluorescenční vrstvu, která se rozžáří.

Není-li na řídicí mřížce kladné napětí (vzhledem ke katodě), přesto se některé z elektronů dostanou až na anodu. Aby se potlačila tato nežádaná emise elektronů, musí se na řídicí mřížku přivádět (v klidovém stavu) malé záporné napětí. Toto napětí se

Na obr. 1 jsou nakresleny tři anody (A_1 , A_2 , A_3), které se rozsvítí, přiloží-li se na ně požadované napětí. Podle obr. 1 se rozsvítí anoda A_1 a A_3 . Tvar anod může být libovolný, takže kromě sedmisegmentových číslic mohou být z nich realizovány i různé znaky, symboly atd.



Kromě jednotlivých sedmisegmentových číslic (obr. 2.naohře) mohou mít zobrazovací prvky i devět svítících segmentů (obr. 2.naohře vlevo), navíc mají všechny prvky desetinnou tečku. Prvky na obr. 3.naohře mají výšku od 36 do 53 mm a průměr od 8,5 do 19,5 mm. Typické jsou pro ně tyto údaje: mřížkové a anodové napětí 24 V, anodový proud 3 mA, žhavicí napětí 1,5 V, žhavicí proud 22 mA, typický jas je 200 FtL (footlumen). Víceanodové zobrazovací prvky (obr. 3.dole) mají délku 59 až 65 mm a výšku 13 až 18,7 mm. Kromě uvedených provedení se dodávají i ploché zobrazovací prvky s přívodními kontakty na zadní stěně.

Popisované zobrazovací prvky lze budit přímo obvody C-MOS bez jakýchkoli dalších vnějších prvků. Podle obr. 4 lze k buzení použít např. C-MOS desítkový čítač/dělič typu CM4026AE nebo CM4033AE (Solidex). Vzhledem k malé spotřebě zobrazovacího prvku lze jeho sedm segmentů budit přímo z odpovídajících výstupů *IO*. Napájecí napětí pro *IO* i pro zobrazovací prvek může být shodné. Katodu lze žhavit stejnosměrným nebo střídavým napětím 1,5 V (popř. u typu DG12H1 napětím 0,7 V), spotřeba je 24 mA (popř. 80 mA).


Zobrazovací prvek lze budit i běžnými obvody TTL (obr. 5). V zapojení se používá dekoder z kódu BCD na sedmčíslový kód, SN7448N, a šestice výkonových invertorů s odpojeným kolektorem, SN7407N. Desetiinná tečka se budí spínacím tranzistorem. Podobně lze zapojit jako budíče zobrazovacího prvku integrované obvody SN7447N a SG3081N, popř. SN7447N a sedm tranzistorů p-n-p.

Praktické zapojení miniaturních číslicových hodin se šestidigitovým zobrazovacím prvkem DP61A firmy ISE Electronics je na obr. 6. V zapojení se používá integrovaný „hodinový“ obvod MOS typu MM5314N firmy National Semiconductor. V uspořádání podle obrázku bude čas indikován na hodiny, minuty a sekundy. Podle způsobu zapojení integrovaného obvodu lze však použít k indikaci času pouze hodiny a minuty, popř. lze čas indikovat pouze do 12 hodin. Hodiny jsou napájeny ze sítě a synchronizovány síťovým kmitočtem. K přenosu časové informace se používá multiplexní provoz. Multiplexní kmitočty lze volit ve velkém rozmezí volbou prvků článku RC na vývodu 23 integrovaného obvodu; bude-li mít kondenzátor, připojený k vývodu 23 kapacitu např. 20 nF, bude multiplexní kmitočty asi 1000 Hz. Podobným způsobem lze konstruovat s IO fy Mostek (MK5017BB) hodiny, u nichž lze tlačítkem přepínat indikaci času na indikaci dnů a měsíců.


S dalším z obvodů fy Mostek, MM5316, lze konstruovat hodiny v rozhlasovém přijímači a navíc s budíkem (nebo buzením). Zapojení je na obr. 7. Přístroj lze programo-

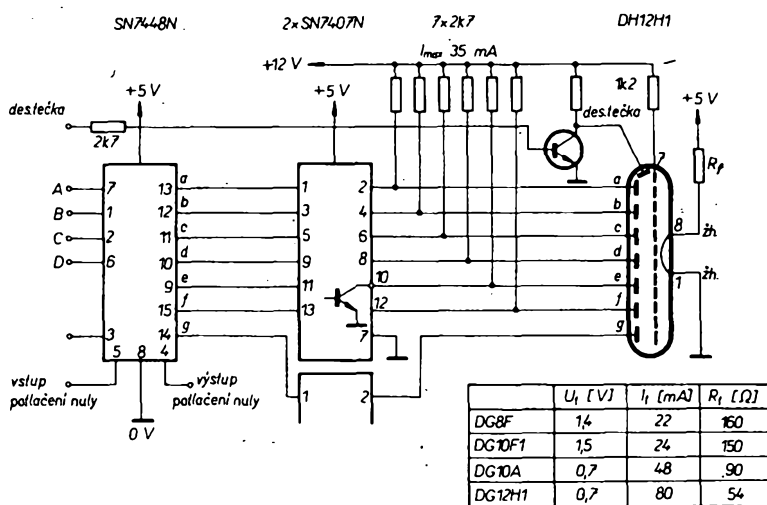 


Obr. 5. Interface TTL s invertorem SN7407N

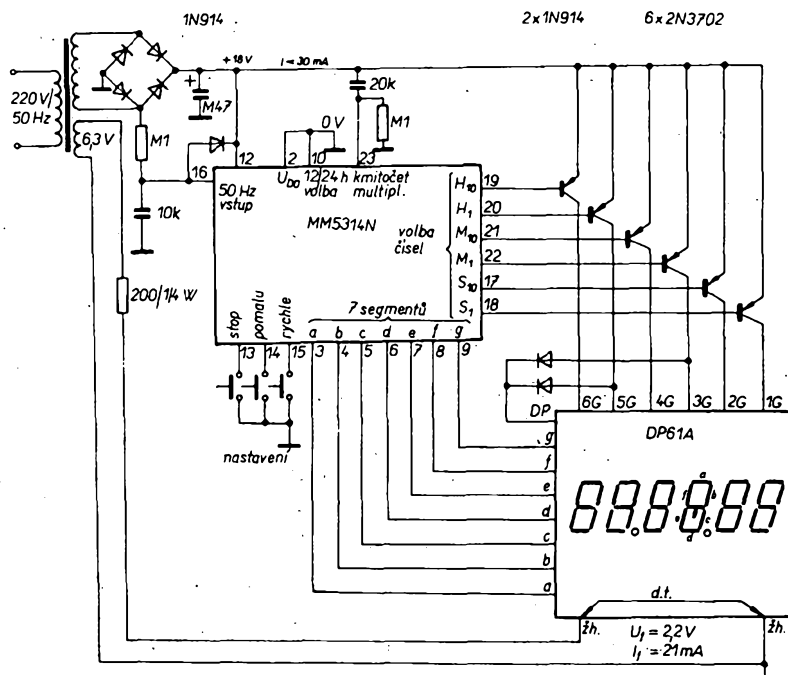

Obr. 6. Číslicové hodiny

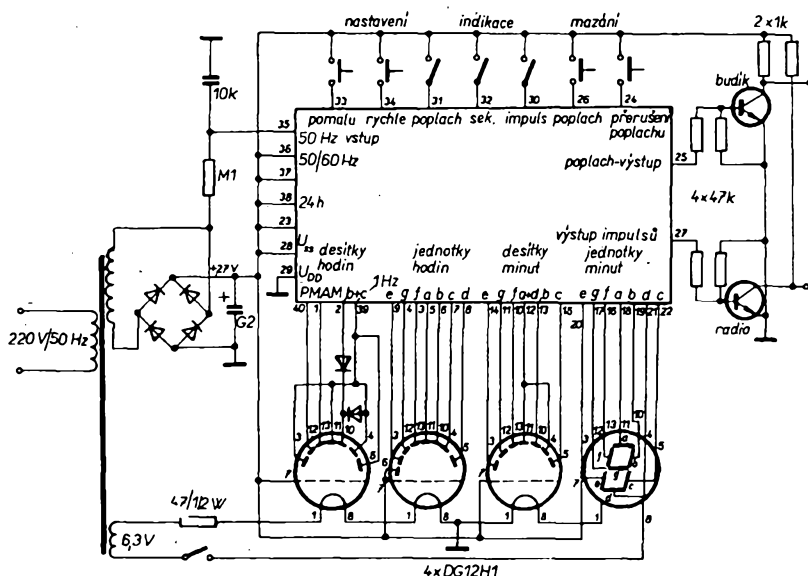

Obr. 7. Hodiny v rozhlasovém přijímači s budíkem

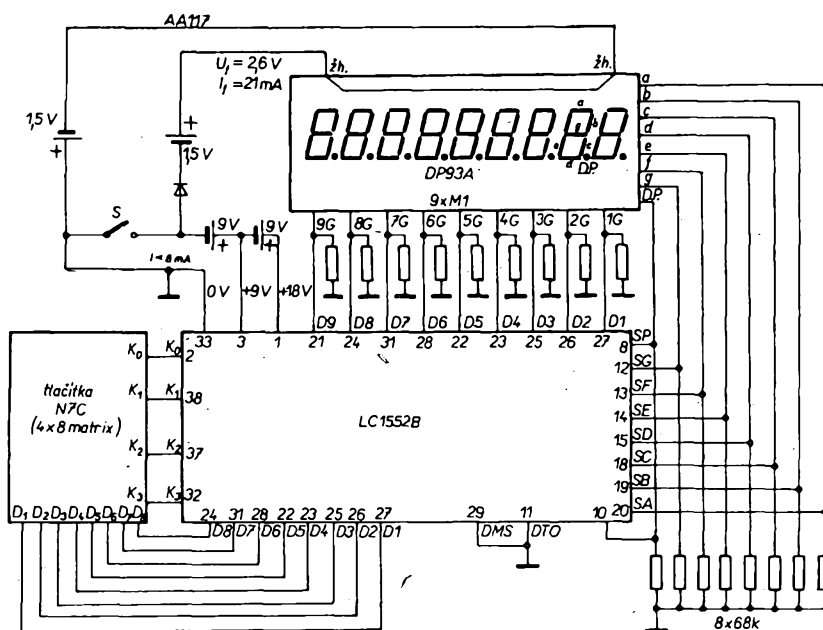

Obr. 8. Kapesní kalkulačka s pamětí

vat – vypne nebo zapne rozhlasový přijímač v určenou dobu nebo za určitý časový interval, popř. zapne budicí (poplachové) zařízení.

Napájecí napětí pro zobrazovací prvek použitého typu je 2,9 V, spotřeba proudu je maximálně 80 mA.

Z mnoha dalších aplikací si uvedeme na závěr ještě jednu: kapesní kalkulačka s osmi-místným displejem na bázi fluorescenčních zobrazovacích prvků typu DP93A (žhavicí napětí 2,9 V, žhavicí proud 21 mA). Kalkulačka „umí“ čtyři základní početní úkony, počítá procenta a počítá s konstantou, lze k němu připojit větší paměť apod. Kalkulačka má i indikaci přepnutí. Použitý integrovaný obvod MOS/LSI vyrábí firma ISE, stejně jako zobrazovací prvek – displej. Zadávací tlačítková souprava je typu N7C. Přístroj pracuje s časovým multiplexem (obr. 8).

Závěr

Jak je z uvedených případů zřejmé, je tento typ zobrazovacích prvků, u nás zatím víceméně neznámý, v zahraničí velmi rozšířen pro své výhodné vlastnosti zejména u těch zařízení, která jsou napájena ze sítě nebo vyžadují relativně velké napájecí napětí. V těchto případech není potřeba značné velkého anodového napětí zobrazovacího prvku na závadu. A až se vám dostane do ruky kapesní kalkulačka se zeleným svíticím displejem, v jehož vnitřku lze lupou rozeznat před svíticím číslem jemnou mřížku, budete vědět, že jde o relativně nový výrobek elektronického průmyslu, o fluorescenční zobrazovací prvek.

Podle zahraničních pramenů

–Mi–

Monofonní čtyřstopý jednorychlostní magnetofon III. třídy „Jině-303“ bude vyráběn v Novosibiřském elektromechanickém závodě. Je osazen čtrnácti tranzistory. Na rozdíl od předešlého typu má posměněné zapojení, větší výstupní výkon, zlepšený mechanismus navijení pásky a elektrické přepínání stop dvoukanalové magnetické hlavy.

Příkon magnetofonu je 40 W. Rychlost posuvu pásky je 9,53 cm/s. Přístroj o rozměrech 140x375x355 mm má hmotnost 9,5 kg.

–jb–

Tiskové zpravodajství čs.-sovětské obchodní komory

Nový magnetofon firmy Uher

Pod názvem UHER SG 630 LOGIC uvedla tato firma na trh magnetofon, u něhož byly uplatněny některé zcela neobvyklé konstrukční principy. Přístroj je určen pro rychlost posuvu 4,75, 9,5 a 19 cm/s a je možno použít cívky až do Ø 27 cm. Je to první komerční magnetofon, který nemá přítlačnou kladku, takže podle slov výrobce nemůže dojít ke zvlnění okrajů záznamového materiálu v důsledku jeho vymačkávání přítlačnou kladkou a také se do pásky nemohou vtlačit částčky nejrůznějších nečistot. Posuv pásky je vyřešen tak, že záznamový materiál obepíná tonový hřídel smyčkou ve tvaru písmene Ω. Tímto způsobem bylo dosaženo i mimořádné rovnoměrnosti posuvu pásky, přičemž odchylky od jmenovité rychlosti posuvu – podle výrobce – jsou tak malé, že je téměř nelze změřit. Zcela nově vyvinutý mechanický díl magnetofonu je opatřen čtyřmi stejnýmsměrnými motory. Dva pohánějí

obě cívky s páskem, třetí motor zajišťuje pohon hlavního hnacího hřídele a je elektronicky řízen; poslední motor zajišťuje optimální opásání záznamového materiálu na hnací hřídel. Magnetofon je opatřen výměnným nosičem hlav pro dvou nebo čtyřstopý záznam. Při přetržení pásky se mechanika okamžitě zastaví.

V magnetofonu je vestavěna i pilotní hlava pro záznam a reprodukci impulsů, sloužících k ovládání diaprojektoru. Elektronická část je vybavena obvodem systému DOLBY, který lze vypojit. Systém DOLBY zvětšuje dynamiku magnetofonu o 8 až 10 dB. Dále je vestavěn tonový generátor, umožňující nastavit optimální vybudění pro každý použitý záznamový materiál pomocí zvláštních regulátorů úrovně. Vstupní obvody dovolují směřovat dva signály, každý kanál je možno řídit samostatně. Mikrofonní vstup je opatřen normovaným šestipólovým konekto-

rem, do něhož lze připojit i kondenzátorové mikrofony s malým napájecím napětím. Indikátor vybudění reaguje na špičkovou hodnotu signálu s dlouhou dobou doběhu (asi 1,5 s). Při záznamu lze též zapojit omezovač (Peak Level Limiter), který se uplatní při náhodných krátkých špičkách budicího signálu. Činnost omezovače je signalizována luminiscenčními diodami. Jako u dřívějších modelů DE LUXE, i u tohoto typu je možno jednoduše měnit kolmost štěrbiny reprodukční hlavy v případě, že cizí nahrávka byla pořízena záznamovou hlavou s nesprávně nastavenou kolmostí štěrbiny. Počítadlo je vázáno se zařízením k vypínání na konci pásky pomocí fólie tak, že v nulové poloze na začátku pásky je vypínání fólie vyřazeno. Magnetofon umožňuje kontrolu nahrávaného i nahraného pořadí, má oddělené regulátory hlasitosti i regulátory hloubek a výšek.

–Lx–

Dodatek k článku Elektronický blesk

Stanislav Bětík


Původní článek neměl být stavebním návodem. Chtěl jsem pouze vybudnout čtenáře a hlavně kutily v tomto oboru k experimentování. Jednak z tohoto důvodu, jednak pro poměrně velké množství aktivních prvků, použitých v zapojení, jsem nepočítal s tím, že by mohl být větší zájem o stavbu tohoto zařízení. Proto jsem neuvedl obrazec plošných spojů. Množství korespondence mne přesvědčilo o pravém opaku, a proto jsem se rozhodl dodatečně zveřejnit i obrazec plošných spojů (obr. 1).

Kromě desky s plošnými spoji uvádím ještě úpravu zapalovacích obvodů výbojky. Několikrát se totiž stalo, že mi blesk nezapálil. V jednom případě šlo o nespolehlivé zapalování ve tmě. Tento jev je patrný i u obyčejných doutnavek – zvětšení zápalného napětí ve tmě (použijeme-li doutnavku v obvodech automatiky, mohl by se zničit kondenzátor).

Ve druhém případě selhaly zapalovací obvody patnáct až třicet minut po přechodu

ze studeného prostředí do teplého. Protože při přímém zkratu na konektoru zapálil blesk spolehlivě pokaždé, usoudil jsem na závadu ve fotografickém přístroji. Byla způsobena orosením synchronizačního kontaktu. Při spínání se nejprve tlumeně vybil zapalovací kondenzátor přes kapičky vody a přímé spojení kontaktů zůstalo bez odezvy.

Oba nedostatky jsem odstranil v zapojení podle obr. 2. Zapojení je velmi jednoduché a pracuje takto: zvětší-li se napětí na doutnavce na zápalné napětí, začne jí protékat proud. Úbytek napětí, způsobený tímto proudem na odporu, zapojeném v sérii s doutnavkou, nabije kondenzátor 10 μF připojený paralelně k tomuto odporu asi na napětí 4 až 5 V. Po sepnutí synchronizačního kontaktu se tento kondenzátor vybije do řídicí elektrody tyristoru, ten sepne a vybije zapalovací kondenzátor do zapalovacího transformátoru. Vzhledem k velkému dovolenému proudu tyristorem jsem zvolil kapacitu zapalovacího kondenzátoru patřičně

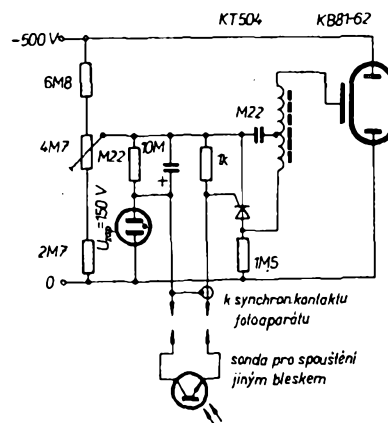


Obr. 2. Úprava zapojení pro spouštění blesku tyristorem

větší – 0,22 μF . Převod zapalovacího transformátoru jsem zvětšil odvinutím asi poloviny závitů primárního vinutí a do jeho dutiny jsem vložil úlomek kulaté feritové antény.

Výhodou tohoto zapojení je, že nepotřebujeme oddělený zdroj napájecího napětí pro zapalování tyristoru; dále vzhledem k tomu, že fotoaparát spíná velmi malé napětí do činné zátěže, nedochází téměř k opotřebení kontaktů i při velké zapalovací energii pro výbojku; izolace mezi kontakty fotografického přístroje není namáhána velkým napětím, takže zvlhnutí kontaktů a izolace nemá vliv na funkci a navíc získáváme možnost spouštět zařízení jiným bleskem pomocí sondy s jedinou součástkou (fototranzistorem) na vzdálenost tři až pět metrů.

Desku s plošnými spoji neuvádím, protože si zřejmě každý bude muset upravit rozmístění součástek podle svých možností. Toto zapojení používám asi půl roku a zatím bez jediné závady.

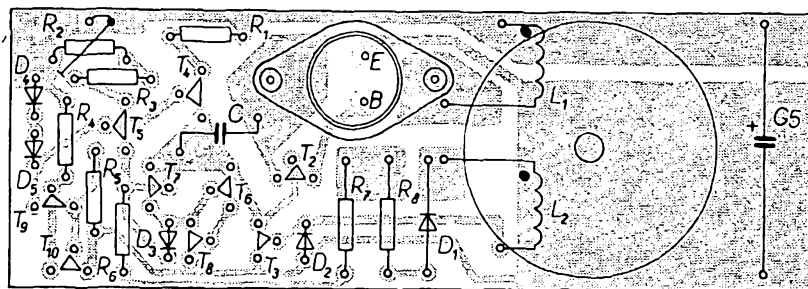

Obr. 1. Deska s plošnými spoji K15 pro elektronický blesk podle AR 5/1975

Anténa HB9CV pro kanál 1 až 5

Oldřich Burger

Jsou případy, kdy s koupi nového televizoru vzroste „apetít“ televizního diváka a kdy se jeho zájem začne upírat na další vylepšení obrazu. Zpravidla se podobné tendence projevují navenek touhou pořídit si kvalitní anténu. V domácnostech s technicky vyspělým tatínkem či manželem často končí podobné případy svépomocí, při níž hlava rodiny demonstruje svůj technický um a stává se na čas („přes televizní obrazovku“) uznávaným členem domácnosti i v očích sousedů.

Svým článkem bych chtěl dát návod technicky zdatným tatínkům a manželům, jak postavit dobrou anténu pro TV. Obohacuji touto cestou plejádu známých a méně známých antén, které je možno vidět na střechách a balkónech domů o staronovou anténu, s níž se setkáváme nejčastěji mezi vysílajícími radioamatéry pod pojmem „švýcarský bim“, „švýcar“, nebo jen „HB9CV“. Před vlastním popisem a praktickým návodem na stavbu antény bych chtěl shrnout několik podstatných faktů, vzhledem k nimž si anténa HB9CV zaslouží větší pozornosti i u vlastníků TV přijímačů.

Pro dobrý přenos rozhlasového a televizního signálu na pásmech VKV (VHF) se dnes používají především směrové antény. Jejich

„nasazení“ je plně opodstatněné, neboť ve srovnání s klasickým dipólem dosahují směrové antény soustav značného zisku. Je to dáno jednak tím, že u anténních soustav je ztrátový odpor na rozdíl od dipólu zanedbatelný, a dále i tím, že se k signálu, přijímanému zářičem (aktivní prvek), přičítá i signál, „vrácený“ na zářič pasivními prvky.

Nejrozšířenějším druhem směrové antény je anténa typu YAGI, která je oblíbená především pro jednoduché napájení a výhodné mechanické vlastnosti, neboť je ji možno bez ovlivnění funkcí a elektrických vlastností konstruovat jako celokovovou. Anténa typu YAGI má však pouze jeden aktivní prvek a účinnost pasivních prvků v žádném případě nelze srovnávat s účinností přímobuzených (aktivních) prvků.

V roce 1961 popsal švýcarský radioamatér R. Baumgartner, HB9CV, anténu, která je plně buzená. Anténa vyniká kromě jiného velkou účinností a vynikajícími směrovými

vlastnostmi. Přednosti antény HB9CV lze shrnout do těchto několika bodů:

- malé náklady ve vztahu k vlastnímu zisku,
- nekritické elektrické nastavení,
- dobrá šířka pásma a vynikající ČSV (činitel stojatých vln),
- jednoduchá mechanická konstrukce,
- příznivé napájecí poměry.

Vzhledem k tomu, že na nejnižších TV pásmech a v rozhlasovém pásmu VKV jsou rozměry antén typu YAGI značné, nachází právě zde anténa HB9CV možnost výhodného uplatnění pro své vynikající elektrické vlastnosti, minimální rozměry a značnou úsporu materiálu.

Pro srovnání uvádím v tab. 1 elektrické parametry těchto čtyř antén:

- tříprvková YAGI – 3 Y,
- pětiprvková YAGI – 5 Y,
- pětiprvková YAGI s dvojitým reflektorem – 5 Y (2 R),
- HB9CV.

Z tab. 1 je zřejmé, že anténa HB9CV je ve všech sledovaných parametrech stejně dobrá nebo lepší než pětiprvková anténa YAGI se dvěma reflektory. Anténu HB9CV lze napájet jednoduchým způsobem přímo buď symetrickým vedením o impedanci 300 Ω , nebo nesymetrickým vedením 75 Ω . Tato skutečnost je významná z toho důvodu, že odpadá problémy s řešením impedančního přizpůsobení při použití sousedního napáječe, neboť u antén typu YAGI je třeba i tuto otázku řešit, chceme-li jako svod od antény použít sousední kabel.

Tab. 1. Srovnání elektrických vlastností různých antén

Parametr	3 Y	5 Y	5 Y (2 R)	HB9CV
Zisk [dB]	4,6 až 5,2	7	6 až 6,4	7
Předozadní poměr [dB]	12 až 14	14	20	25 až 40
ČSV (na f_0)	1,25	1,5	1,3	1,1
Vyzařovací úhel [°]	68 až 72	56	65	60

Pozn.: f_0 je střední kmitočet přijímaného kanálu.


Anténu HB9CV lze pro příjem TV programu v I. a II. TV pásnu s výhodou použít v členitém terénu, v němž lze potlačit odražené signály rozměrnými víceprvkovými anténami, přestože by jinak bylo možné při dostatečné úrovni signálu zajistit v místě kvalitativní příjem i pomocí jednodušší antény. Extrémně velký činitel předobozního příjmu (podle literatury [1] je potlačení bočního příjmu až -60 dB proti příjmu ve směru čelního laloku) předurčuje popisovanou anténu právě pro použití v členitějším terénu, i když bude mít poněkud menší zisk, než dosud běžně používané anténní soustavy, neboť pomocí této antény můžeme snadno potlačit příjem signálu z jakéhokoli nežádoucího směru (odstranění duchů nebo jiného zdroje rušení). U moderních TV přijímačů je navíc rezerva v zesílení taková, že jakákoli obava z případného zmenšení zisku antény je naprosto zbytečná.

Anténu HB9CV je možné zhotovit z libovolného materiálu. Z praktického hlediska však bude pravděpodobně nejvýhodnější použít tenkostěnné ocelové trubky, které jednoduše svaříme podle výkresu (obr. 1 až 4) do tvaru písmene H.


Přizpůsobovací úseky a fázovací vedení lze nejlépe zhotovit z mosazného svařovacího drátu o průměru 3 až 4 mm, který zapájíme natvrdo přímo na prvky antény. Na čárkovanou část vedení (viz obr. 1 a 2) je vhodné nasadit bužírku, aby nedošlo ke zkratu na nosnou tyč. Napáječ se připojuje vždy ke kratšímu prvku (v bodu X_1 a X_2). Druh spoje (pájený, přišroubovaný apod.) ponechávám na konstrukční dovednosti a možnostech každého jednotlivce.

Závěrem bych chtěl upozornit, že je vhodné konec napájecího vedení zalít Dentacylem nebo epoxidovou pryskyřicí, a to zejména u sousého kabelu, který se po vnitřním navlhnutí zničí.

Rozměry antény HB9CV pro jednotlivé TV kanály jsou v tab. 2

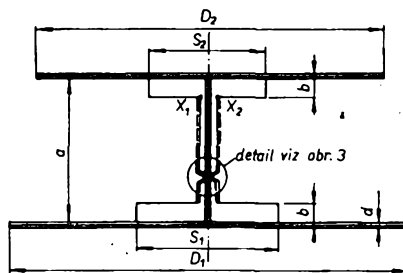

Obr. 1. Anténa HB9CV napájená souměrným vedením (dvojlinkou) s charakteristickou impedancí $Z_0 = 300 \Omega$

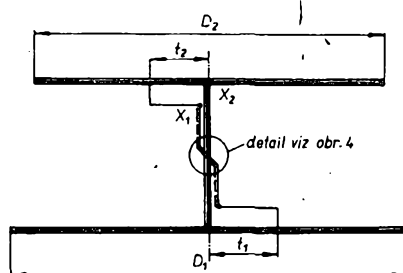

Obr. 2. Anténa HB9CV napájená nesouměrným vedením (sousedním kabelem) s charakteristickou impedancí $Z_0 = 75 \Omega$

Literatura

- [1] Radioamatérský zpravodaj č. 11/1969.
- [2] Český, M.: Antény pro příjem rozhlasu a televize. SNTL: Praha 1967.

2. Rozměry antény HB9CV pro jednotlivé kanály

Kanál	1	2	3	4	5
f_0 [MHz]	53	62,5	80,5	88,5	96,5
λ [m]	5,66	4,8	3,72	3,39	3,11
D_1 [m]	2,83	2,40	1,86	1,69	1,55
D_2 [m]	2,60	2,21	1,71	1,55	1,43
S_1 [m]	0,91	0,77	0,60	0,54	0,50
S_2 [m]	0,85	0,72	0,56	0,51	0,47
a [m]	0,71	0,60	0,47	0,42	0,39
b [cm]	3	2,5	2	1,5	1,5
d [mm]	12 až 16	10 až 12	8 až 10	6 až 8	6 až 8
t_1 [m]	0,38	0,32	0,25	0,23	0,21
t_2 [m]	0,35	0,30	0,23	0,21	0,19

Nová kapesní kalkulačka firmy Texas Instruments s typovým označením SR-52 je opatřena magnetickými kartami, které umožňují programovat až 224 kroků. Navíc je přístroj opatřen ještě 20 samostatnými pamětovými registry, neovlivitelnými průběhem počítání. Předprogramováno je 23 funkcí (trigonometrické, logaritmické, odmocniny atd.). Přístroj používá již také algebriickou logiku. Je jím možno vypočítávat hotové programy obsažené na magnetických kartách (jejich rozměry jsou 7×2 cm), nebo vlastní programy a lze ho použít i jako běžný vědecký kalkulátor bez použití karet. Vzhle-

dem k tomu, že umožňuje výpočty až s devíti složenými závorkami, lze jím řešit i velmi složité matematické operace. Jeho vynikajícím vlastnostem odpovídá i poměrně značná cena, která je 700 až 800 DM.

-Ba-

Firma Bang a Olufsen vyvinula nový snímání systém pro kvadrofonní soustavy SQ, QS a CD-4. Aby bylo možno zajistit přenos diskretních informací v pásnu 20 až 45 kHz, které obsahuje soustava CD-4, byla co nejví-

ce zmenšena hmotnost snímače. Snímač i s diamantem má hmotnost pouze 0,22 mg. Místo eliptického výbrusu hrotu diamantu byl použit tzv. multiradiální výbrus (7 μ m horizontálně a 50 μ m vertikálně), což podstatně zlepšilo kontakt hrotu s povrchem drážky. Novým snímáním systémem je možno přehrát také běžné stereofonní záznamy.


-Ba-

Žajímavá zapojení

Selenové fotočlánky

Na našem radioamatérském trhu je poměrně malý sortiment fotoelektrických součástek. Fotodiodu, která má hradlový efekt (při osvětlení má vlastnosti aktivního prvku a dodává napětí úměrné osvětlení) vyrábí n. p. TESLA pouze jedinou – typ 1PP75. Ta má relativně malou aktivní plochu, takže elektrický výkon, který je schopna při osvětlení dodat, je malý. Chceme-li z těchto fotodiod složit např. sluneční baterii, potřebujeme jich velké množství. Lépe jsou na tom amatéři v NDR, kde firma VEB Röhrenwerk Rudolfsstadt vyrábí celou řadu selenových fotočlánků (přehled je v tab. 1). Selenové fotočlánky jsou ve srovnání s křemíkovými fotodiodami levnější, mají podstatně větší aktivní plochu (tedy i dodávaný výkon). Selenový fotočlánek má proti křemíkové hradlové fotodiode i několik dalších výhod: maximum spektrální citlivosti má v příznivější části světelného spektra, rozsah spektrální citlivosti je asi od 350 do 800 nm se středem kolem 550 nm, což je lepší než u křemíkových diod, protože ty mají spektrum posunuto tak, že maximum je již v oblasti infračerveného záření.

Selenový fotočlánek je součástka, jejíž hlavní částí je polovodičový selenový přechod n-p, na který dopadají světelné paprsky. Jeho voltampérová charakteristika je na

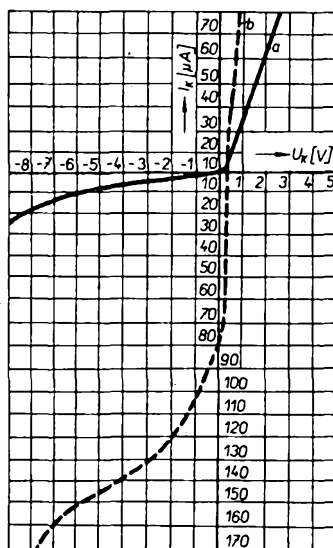

Obr. 1. Voltampérová charakteristika selenového fotoelektrického článku SeH 13 x 26, a – za tmy, b – za světla

obr. 1. Je vybrán jeden z typů uvedených v tab. 1, selenový fotočlánek SeH 13 x 26. Za tmy platí křivka a, což je běžná charakteristika dříve hojně používaného selenového usměrňovače. Ve srovnání s dnes používanými křemíkovými diodami má selenový polovodičový přechod relativně malé závěrné napětí (při usměrňování větších napětí je nutno řadit články do série) a velký závěrný proud, který je navíc značně teplotně závislý. Další podstatnou nevýhodou je velký úbytek napětí, který vzniká při průchodu předního, tj. usměrňovaného proudu. Znamená to, že selenové usměrňovače bylo možno používat pouze pro usměrňování poměrně malých proudů. Při osvětlení se voltampérová charakteristika podstatně změní. Posune se zejména závěrná část; v přední části se projeví hradlový efekt. Charakteristiku osvětleného selenového fotočlánku znázorňuje na obr. 1 křivka b.


Uvedené selenové fotočlánky se používají jako aktivní prvky v luxmetrech, expozimetrech, měřicích délky expozice u zvětšovacích přístrojů a lze je skládat do slunečních baterií pro napájení přístrojů s malým odběrem. Jsou známy i různé světelné spínače, ovládače závor u modelových železnic, zabezpečovací zařízení řízená světelným paprskem, automatizační prvky a jiné.

Na obr. 2 a 4 jsou dvě jednoduché aplikace selenových fotočlánků uvedených v tab. 1. První z nich (obr. 2) je akustický signální blok, který plní funkci automatického hlídače. Může se připojit dvojím způsobem. Varovný signál zazní buď při dopadu světla, nebo při přerušení světla, podle toho, je-li signální blok zapojen tak, že reaguje buď na světlo (obr. 2b) nebo na tmu (obr. 2a). Tyto funkce lze přepínat přepojováním fotočlánku na vývodech 1 a 4, nebo použít jediný

Tab. 1. Vlastnosti selenových fotoelektrických článků z výroby NDR


Typ	Provedení	Rozměr [mm]	Aktivní plocha [cm²]	Citlivost E [μA/Lm] 1)	Proud I _g v [μA] při:				
					R _a = 2,5 kΩ	R _a = 7 kΩ			R _a = 25 kΩ
						3 lx	50 lx	500 lx	
SeG 18	knoflíkové pouzdro	Ø 18	1,3	500	0,2				110
SeG 25	knoflíkové pouzdro	Ø 25	3,1	500	0,55				120
SeG 35	knoflíkové pouzdro	Ø 35	6,1	500	0,9				120
SeG 45	knoflíkové pouzdro	Ø 45	11,3	500	1,7				150
SeG 67	knoflíkové pouzdro	Ø 67	27,3	500	4				150
SeH 13x26	ploché obdélníkové pouzdro	13,2x26,5	2,7	600		>6,4	32	51	
SeH 14x23	ploché obdélníkové pouzdro	14x23,5	2,6	600		>8,4	35	52	

1) – při barvě světla odpovídající 2 850 °K pro 3 lx < G ≤ 50 lx při R_a = 100 Ω

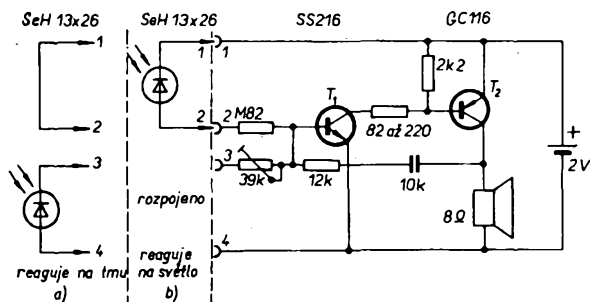


Obr. 2. Signální blok

čtyřnásobný přepínač podle obr. 3. Podstatou celého zařízení je jednoduchý multivibrátor, pracující na akustickém kmitočtu, jehož činnost je indikována malým reproduktorem (8 Ω). K napájení stačí malý knoflíkový niklokaadmiový akumulátor 2 V. Přístroj má naprázdno (nezní-li akustický signál) odběr asi 1 mA, plně vybuzený (tj. kmitá-li multivibrátor) asi 10 mA.

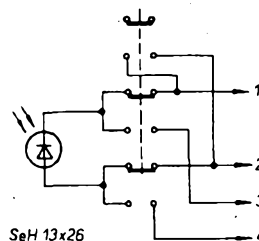

Obr. 3. Přepínání funkce signálního bloku podle obr. 2 jedním přepínačem světo-tma

Na obr. 4 je druhá aplikace: zapojení k automatickému spínání parkovacích světel pro Trabant 601 (zapojení lze použít i pro jiný vůz). Činnost obvodu je jednoduchá. Přestane-li na fotočlánek dopadat světlo, sepne relé Re . Úroveň světla, při níž relé přepíná, se nastavuje potenciometrem $500\text{ k}\Omega$ v bázi T_1 . Zařízení se používá při parkování na nebezpečném místě s větší hustotou provozu.

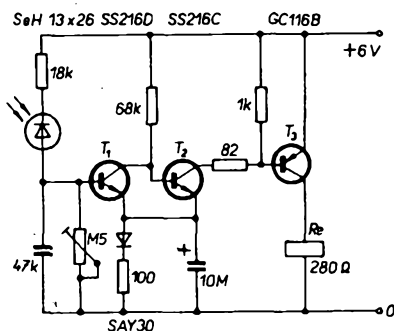

Obr. 4. Automatické zapínání parkovacích světel u Trabantu 601

Literatura

Schlenzing, K.: Selen-Optoelektronik. Fotoelektronische Effekte in der Amateurpraxis. Militärverlag der DDR: Berlin 1972.

Ing. M. Arendáš

Přímokazující měřič kapacity


Na obr. 5 je schéma přímokazujícího měřiče kapacity, který měří zkoušený kondenzátor jako reaktanci při konstantním síťovém kmitočtu. Princip měření a celého zapojení je patrný ze zjednodušeného schématu na obr. 6. Střídavé napětí se přivádí ze sekundárního vinutí síťového transformátoru na dělič, složený z měřeného kondenzátoru C_x a z odporu R_N ; R_N je ve skutečném schématu nahrazen jedním ze zvolených odporů R_1 až R_8 . Volí se přepínačem P_1 , tím se volí i měřicí rozsah celého přístroje.

Pro střídavý proud má kondenzátor reaktanci

$$\frac{1}{\omega C_x}$$


Jelikož je kmitočet sítě konstantní, tj.

$$\omega = 2\pi f = 2 \cdot 3,14 \cdot 50, \text{ je } X_C \approx \frac{3,2 \cdot 10^{-3}}{C_x}$$

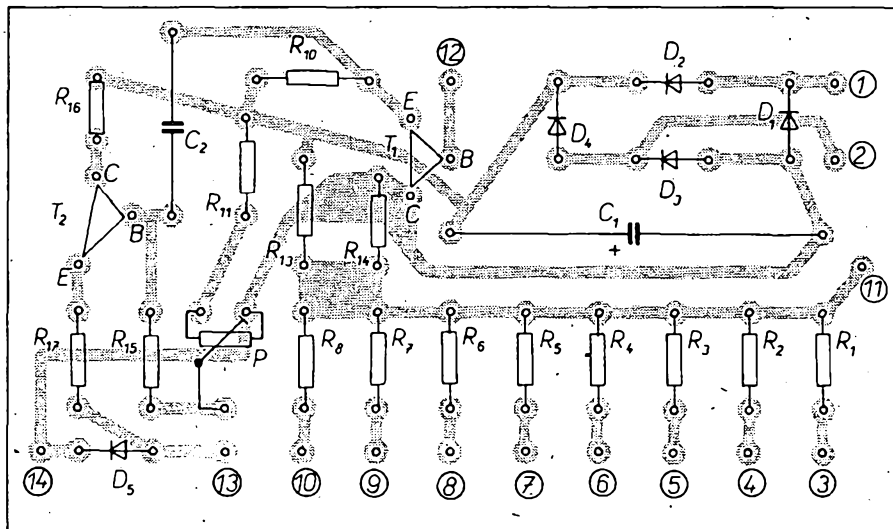

Obr. 7. Deska s plošnými spoji K16 měřiče kapacit


Obr. 5. Přímokazující měřič kapacity

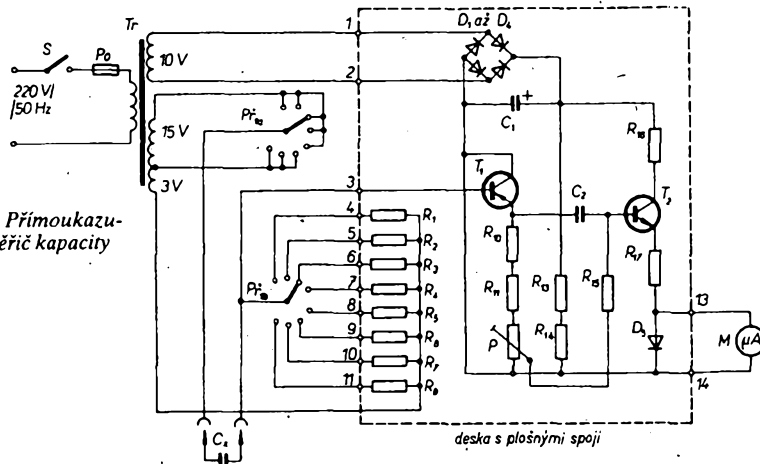

Sekundární napětí síťového transformátoru považujeme za konstantní veličinu; podělení je v bodě A (obr. 6) napětí

$$U_a = U_s \frac{X_C}{R}$$

Zbývá tedy pouze jediná proměnná veličina, měřená kapacita C_x ; napětí je tedy úměrné měřené kapacitě. Toto napětí se přivádí na bázi emitorového sledovače (tranzistor T_1). Z jeho emitoru se vede přes C_2 střídavý signál na druhý stupeň (tranzistor T_2 , který má v emitoru zapojen ručkový měřicí přístroj M); M je oceňován v jednotkách měřené kapacity C_x . Přístroj M je proti přetížení chráněn paralelně připojenou diodou D_5 . Přístroj se kalibruje trimrem P ; mění se jím velikost záporné zpětné vazby a tím i zesílení emitorového sledovače.

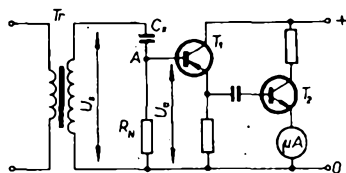

Obr. 6. Schéma měření

Pro cejchování přístroje je možné C_x nahradit přesným odporem R_x , rovným velikosti X_C podle tab. 1.

Použité součástky

Tr	síťový transformátor: primární vinutí 220 V, sekundární vinutí 10 V, 15 V s odbočkou 3 V
Po	0,1 A
S	jednopolový síťový spínač
Ph	přepínač 2 x 8 poloh
M	mikroampérmetr 50 μ A, vnitřní odpor 1 k Ω
D ₁ až D ₄	germaniová dioda GY100
D ₅	germaniová dioda GA103
T ₁	germaniový tranzistor GC116
T ₂	křemíkový tranzistor SC206c
C ₁	elektrolytický kondenzátor 250 μ F/35 V
C ₂	47 nF/63 V
P	10 k Ω , lin., 0,1 W
R ₁	1 M Ω
R ₂	100 k Ω
R ₃	10 k Ω
R ₄	1 k Ω
R ₅	100 Ω
R ₆	50 Ω
R ₇	5 Ω , 0,5 W

Tab. 1.

Rozsah	C_x [pF]	X_C [Ω]	R_N [Ω]
II	200	$15 \cdot 10^6$	10^5
	500	$6,35 \cdot 10^6$	10^5
	10^3	$3,18 \cdot 10^6$	10^5
III	$2 \cdot 10^3$	$1,59 \cdot 10^6$	10^4
	$5 \cdot 10^3$	$6,35 \cdot 10^5$	10^4
	10^4	$3,18 \cdot 10^5$	10^4
IV	$2 \cdot 10^4$	$1,59 \cdot 10^5$	10^3
	$5 \cdot 10^4$	$6,35 \cdot 10^4$	10^3
	10^5	$3,18 \cdot 10^4$	10^3
V	$2 \cdot 10^5$	$1,59 \cdot 10^4$	100
	$5 \cdot 10^5$	$6,35 \cdot 10^3$	100
	$1 \cdot 10^6$	$3,18 \cdot 10^3$	100
VI	$2 \cdot 10^6$	$1,59 \cdot 10^3$	50
	$5 \cdot 10^6$	635	50
	10^7	318	50
VII	$2 \cdot 10^8$	158	5
	$5 \cdot 10^8$	63,5	5
	10^9	31,8	5
VIII	$2 \cdot 10^9$	15,9	0,5
	$5 \cdot 10^9$	6,35	0,5
	10^{10}	3,18	0,5

R_8	0,5 Ω ; 3 W
R_{10}	6,8 k Ω
R_{11}	100 k Ω
R_{13}	10 k Ω
R_{14}	10 k Ω
R_{15}	100 k Ω
R_{16}	10 k Ω
R_{17}	470 Ω

Pozn.: všetky odpory kromé R_7 a R_8 majú 0,1 W.
Deska s plošnými spojmi je na obr. 7.
(D_1 až D_6 = KY701, D_5 = GA201 až 203, T_1 např. GC507, T_2 např. KC508)

Technické údaje

Rozsahy: I: 20 pF až 1 nF, II: do 10 nF,
III: do 1 nF, IV: do 0,1 μ F,
V: do 1 μ F, VI: do 10 μ F, VII:
do 100 μ F, VIII: do 1000 μ F.

Vstupní odpor
zesilovače: menší než 1 M Ω .

Měřicí
kmitočet: 50 Hz.
Měřicí napětí: 15 a 3 V.

Ss napětí pro

zesilovač: 14 V.

Odběr ss napětí: max. 1 mA.

Napájení: 220 V/50 Hz.

Rozsah všechny druhy kondenzátorů
použití: od 20 do 1000 μ F (kromě
elektrolytických konden-
zátorů).

Anders, R.; Jahn, D.: Transistorisierte Mess-
geräte, selbstgebaut. Militärverlag
der DDR: Berlin 1972. -Ar-

AKUTYNA 8A akumulátorová nabíječka

—Ladislav Búci

Tyristorová nabíječka je zhotovená podľa AR 1/72. Nabíječka podľa horeuvedeného AR má nejaké nedostatky, preto som si ju dovoľil vylepšiť. V pôvodnom zapojení tyristor pracoval ako jednocestný usmerňovač. Keď sme chceli z nabíjačky odobrať prúd aspoň 6 A (takýto býva potrebný pri niektorých 6 V olovených autobateriách), vznikali veľké prúdové nárazy a transformátor sa zahrievал ani nie pri 1/2hodinovom prúdovom zaťažení.

Zmeny zapojenia a jeho vlastnosti

Zapojenie je na obr. 1. V mojom prípade som použil transformátor s prierezom stredného stĺpca 16 cm². Primárne vinutie je navinuté lakovaným vodičom CuL o $\varnothing$ 0,5 mm. Počet závitov primárneho vinutia (220 V) je 616. Sekundárne vinutie je tiež z medeného vodiča, ten má navyše hodvábné opletenie, jeho priemer je 2,2 mm (prierez 4 mm²). Počet závitov (18 V) je 50,5. Pomocné vinutie pre riadiaci obvod je vinuté paralelne so sekundárnym vinutím. Priemer drôtu je 0,15 mm, počet závitov na 10 V je 28.

Hlavné sekundárne napätie je počítané na 18 V, teda nie ako v pôvodnom zapojení 22 V. Tým, že pôvodné zapojenie pracovalo ako jednocestné, tak autor si pomohol tým, že volil sekundárne vinutie pre napätie 22 V. Tým dosiahol väčší prúd; samozrejme za cenu zväčšeného prierezu transformátora a väčšieho prierezu vodičov primárneho a sekundárneho vinutia. V mojom prípade je napätie sekundárneho vinutia 18 V. Tyristor som zaradil do jednej vetvy dvojcestného usmerňovača, preto nie sú tak veľké prúdové nárazy na transformátor a zväčší sa tým prúd s použitím toho istého transformátora.


Radiaci obvod zostáva nezmenený. Potenciometer je s vypínačom, vývody jeho kontaktov som paralelne prepojil a primárne vinutie pripájam k sieti pomocou tohto spínača (kontakty sú teraz na 1 A).

Pri zapnutí potenciometra je na výstupe napätie 5,5 V; regulácia nie je až od nuly, a to preto, že neriadime zápornú polvlnu ale len kladnú. Nie je to na závalu preto, lebo keď chceme nabíjať 6 V autobateriu, musíme zvýšiť napätie zdroja na vyššie ako je v spotrebiči (v tomto prípade autobateriá), aby nám zdroj „pretlačil“ prúd cez spotrebič. Funkcia riadiaceho obvodu bola popísaná v spomenutom článku, preto ju nie je treba opakovať. Pri skúške som použil najskôr jednu žiarovku 100 W na napätie 11 V. V druhom prípade som použil dve tieto žiarovky spojené v sérii. Výsledky sú uvedené v tab. 1.


Už pri zbežnom nahliadnutí na namerané údaje vidno, že regulácia je jemná a dostaču-

júca i na formovanie všetkých autobaterií s napätím 6 a 12 V.

Keď k pôvodnému zapojeniu pripočítame ešte cenu 3 diod KY710, náklady nám trochu stúpnu. Cena celej nabíjačky je dosť vysoká, ale keď uvažíme, že si dostatočne dobre

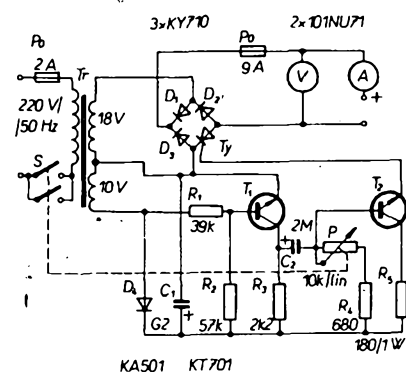

Obr. 1. Schéma zapojení nabíječky

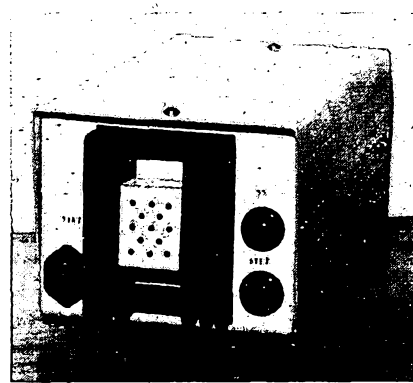

Obr. 3. Zadná strana přístroja


budeme udržiavať autobateriu, tak sa nám to veľmi dobre oplatí raz investovať.

Súčiastky sú uvedené v schémate. Diody a tyristor treba dostatočne dobre ochladzovať.

Rozmery a konštrukcia prístroja sú patrne z obr. 2 a 3.

Tab. 1.

2 × 100 W/11 V		1 × 100 W/11 V	
Napätie [V]	Prúd [A]	Napätie [V]	Prúd [A]
7	4	7	6
8	4,75	8	7
9	5,1	9	7,5
10	5,5	10	8
11	5,85	11	9
12	6,2	12	Pozn.: žiarovka zhořela
13	6,6	13	
14	7	14	

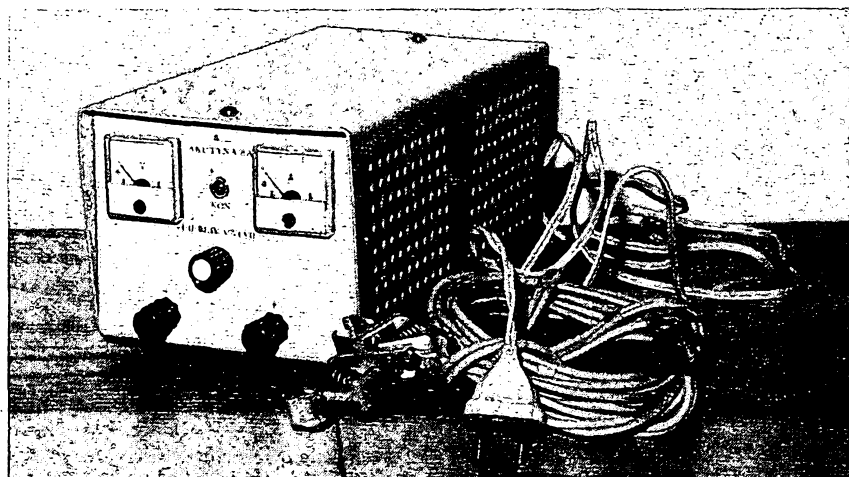

Obr. 2. Vzhľad hotového přístroja

TRANZISTOROVÁ E10aK


Jiří Bittner, OK10A

Rada radioamatérů používá inkurantní přijímače typu E10aK nebo EK10. Tyto přijímače mají pro současný provoz na amatérských pásmech nedostatečné parametry. Totéž platí i na pásmech VKV, kde s rozšiřujícím se provozem SSB a CW nevystačíme s původní selektivitou. Proto jsem se rozhodl k úpravě tohoto přijímače.

Po celkové přestavbě na tranzistory vznikne úplně nový přijímač, který má s E10aK společnou pouze mechanickou konstrukci. Je tedy možno celý přijímač konstruovat i do nové, rozměrově menší a modernější skříňky. Popsané úpravy mají sloužit té části radioamatérů, v jejichž možnostech není konstruovat nové, mechanicky stabilní šasi a skříň. Značné rozměry původní skříně vyvážejí amatérsky těžko dosažitelná pevnost a dokonale stínění. Je též vhodné vymezit vůli původního ozubeného převodu. Nejvhodnější je úprava na třetí převod. Úvodem se zmíním o některých vyzkoušených úpravách původní elektronkové verze přijímače E10aK.


Jednokrystalový filtr

Nahrazením prvního mf transformátoru krystalovým filtrem získáme možnost regulace šířky propouštěného pásma v rozmezí asi 10 kHz až 200 Hz. Jednokrystalový filtr je vhodný zejména pro provoz CW, jelikož vrchol charakteristiky je velice ostrý. Rejekcí lze dokonale potlačit nežádoucí zázněj. Dochází i k podstatnému zlepšení příjmu stanic SSB, i když charakteristika nemá obdélníkový tvar potřebný pro SSB.

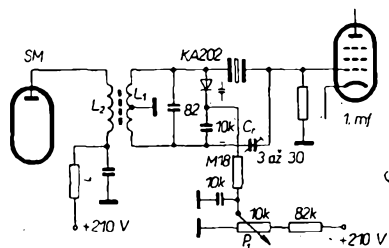


Obr. 1. Zapojení jednokrystalového filtru (L_1 má 2×60 z bifilární drátem o $\varnothing 0,15$ mm CuL na $\varnothing 10$ mm, L_2 má 40 z drátem o $\varnothing 0,15$ CuL přes L_1)

S použitím filtru je vhodné zavést rozlaďování BFO. K rozlaďování jsem použil varikap KA204. Schéma zapojení jednokrystalového filtru je na obr. 1. Filtr je vestavěn do boxu po prvním mf transformátoru. Použil jsem krystal 1 MHz s označením F1 ze stanice RM31P. Při změně mf kmitočtu na 1 MHz je nutné ke všem mf rezonančním obvodům přidat paralelně kapacitu 180 pF. Z tohoto důvodu je třeba mf transformátory rozebrat, jelikož „živé“ vývody nejsou na všech cívkách vyvedeny ven. Je třeba upravit i kmitočet oscilátoru a doladit souběh. Původní stupnice po změně mezifrekvence nebude samozřejmě souhlasit. Výhodnější by bylo použít krystal s kmitočtem blízkým k původní mf. Filtr se nastavuje změnou indukčnosti L_1 feritovým jádrem (nejlépe z materiálu N2) a kondenzátorem C_1 . Potenciometr P_1 se nastaví běžcem k největšímu napětí – odpovídá to největší šířce pásma. Kondenzátor C_1 je nastaven na

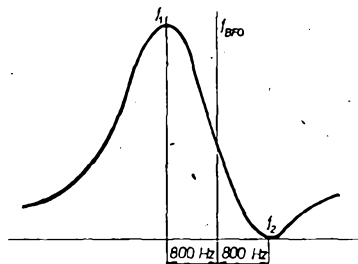


Obr. 2. Kmitočtová charakteristika jednokrystalového filtru

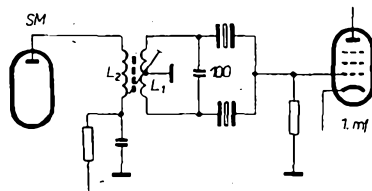

Obr. 3. Zapojení dvojkystalového filtru

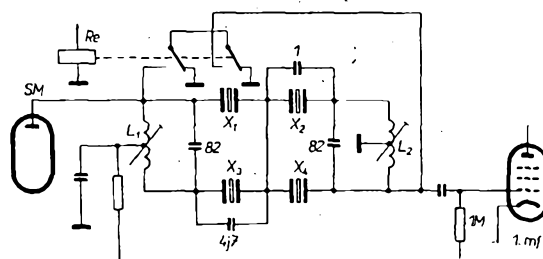Obr. 4. Zapojení čtyřkrystalového filtru (X_1, X_2 mají vyšší kmitočet, X_3, X_4 mají nižší kmitočet $L_1 = L_2$ mají 2×70 z bifilární drátem o $\varnothing 0,1$ mm CuLH na $\varnothing 5$ mm s feritovým jádrem M4 z hmoty N2)



minimální kapacitu. Jádrem L_1 nastavíme obvod do rezonance (nejsilnější signál). Zmenšením napětí na varikapu dojde k rozlaďování obvodu a ke zmenšení šířky pásma. Kapacitu C_1 nastavíme na minimální přenos kmitočtů mimo rezonanční kmitočet krystalu. Jemnou korekci rejekčního kmitočtu nastavíme s optimálně nalaďeným BFO tak, aby kmitočtová charakteristika odpovídala obr. 2. Timto nalaďením dosáhneme značného potlačení parazitního příjmu.

Dvoukrystalový filtr

Dvoukrystalový filtr lze opět vestavět do boxu místo prvního mf transformátoru. Je podstatně výhodnější pro příjem stanic SSB, při příjmu CW chybí ostrá špička, umožňující zúžení pásma na minimální šířku. Krystaly se nastavují běžnými způsoby (škrábáním, jodováním) na rozdíl 1,4 až 2 kHz. Zapojení filtru je na obr. 3. Zásady volby kmitočtů jsou


stejně, jako u jednokrystalového filtru. Cívky L_1, L_2 jsou shodné s provedením na obr. 1.

Čtyřkrystalový filtr

Čtyřkrystalový filtr byl sestaven na kmitočtu 1 MHz s použitím krystalů K1 nebo F1 ze stanice RM31. Původně jsem zkoušel filtr v zapojení „Mc-Coy“. I při nejpečlivějším nastavení docházelo k značnému útlumu v sedle charakteristiky. Podstatně lepších výsledků bylo dosaženo s filtrem podle obr. 4. Změřená charakteristika je na obr. 5. Rejekční kapacity je nutno pro každý filtr individuálně nastavit. Rejekce zlepšují strmost boků, naopak však zhoršují potlačení mimo propustné pásmo; to není na závadu, protože následující pásmové filtry LC tyto kmitočty potlačí. Krystaly byly upraveny odškrábáním části stříbrného náparu. Kmitočty horní dvojice jsou $f_0 + 1,4$ kHz. Indukčnosti L_1 a L_2 je nutno navzájem stínit. Celý filtr včetně relé, vyřazujícího filtr z činnosti při příjmu AM, je sestaven na kuprexitové destičce v boxu po 1. mf transformátoru.

Úprava detektoru na MBA145

Původní detektor je nevhodný pro příjem SSB. Schéma nového zapojení je na obr. 6.

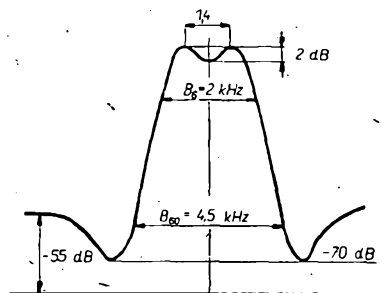


Obr. 5. Kmitočtová charakteristika čtyřkrystalového filtru

Cívka L_1 je navinuta na „botičce“ s jádrem M4. Bylo by však možné upravit původní mf obvod. Detektor je konstruován na malé kuprexitové destičce a upevněn v boxu po R6 7. Pro příjem AM vyhovuje společný detektor s AVC. AVC je při CW a SSB vhodné vypínat zkratováním za odporem 0,22 MΩ. Se změnou mf kmitočtu je nutno upravit i kmitočet BFO.

Tranzistorové obvody v elektronkovém přijímači jsou napájeny zdrojem podle obr. 7. Zapojení AVC je na obr. 8.

Tranzistorová E10aK

Celkové schéma přijímače s tranzistory je na obr. 9, 10 a 11. Vstupní zesilovač (obr. 9)

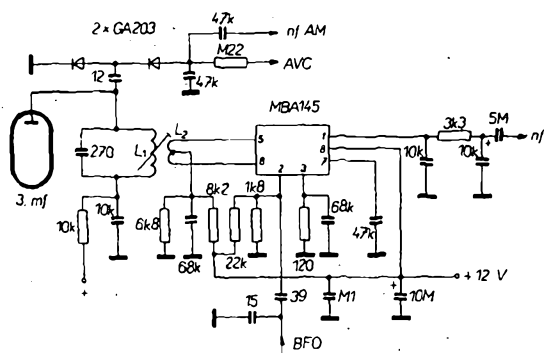


Obr. 6. Produkt detektor (L_1 má 77 z drátu o $\varnothing$ 0,15 mm CuLH s jádrem M4 z hmoty N2, L_2 má 2 x 5 z přes L_1


odpovídá minimální zesílení, jelikož U_{CE} se zmenšuje při zvětšujícím se kolektorovém proudu. Nejúčinnější a i v profesionální praxi zavedené opatření proti vzniku křížové modulace na nelinearitách zesilovačů je regulovatelný útlumový člen v anténním přívodu přijímače. Zde bývají často použity potenciometry asi 500 Ω . Jelikož přijímač používám s konvertorem, mám anténní zesilovač (otočný kondenzátor) zamontovaný už v konvertoru.

Zesílení dobře nalaďeného zesilovače je tak velké, že lze použít pasivní směšovač s velkým útlumem (asi 10 dB). Hlavní výhodou symetrického diodového směšovače je značná odolnost vůči přetížení silnými signály a potlačení průchodu nežádoucích signálů do mezifrekvence. Dodatečné vyvážení připojením kompenzačních kapacit není nutné. Nevýhodou diodového směšovače je potřeba většího oscilátorového napětí. Oscilátorový obvod zůstává v původním zapojení a je rozšířen o možnost jemného doladění kmitočtu varikapem KA204. V obvodech oscilátorů nedoporučuji používat blokovací keramické kondenzátory s označením X (TK 750 apod.), vyhněte se tím nepříjemnému „cvrlikání“ signálu a značné teplotní nestabilitě oscilátoru. To platí zejména o vazebním kondenzátoru v bázi a blokovací


je osazen tranzistorem KF524 v zapojení se společným emitorem. V tomto zapojení je největší zesílení za cenu horší stability zesilovače. Jelikož Q obvodů i zesílení jsou značné, bylo nutné preselektovat neutralizovat. Neutralizační kapacita C_4 je vytvořena zkroucenými dráty s izolací PVC. Proti případným VKV zážitkům, vznikajícím na delších přívodech k obvodům LC, jsou v těsné blízkosti přívodů báze a kolektoru tlumicí odpory. Diody KA206 chrání vstupní přechod proti přetížení z vlastního vysílače. Při extrémně silných vstupních signálech může dojít ke vzniku křížové modulace na ochranných diodách. V takovém případě je jediná možnost: zařadit útlumový člen do vstupu přijímače. Zisk předzesilovače je regulován kolektorovým proudem. Toto řešení však není nejvýhodnější vzhledem k nelinearitě v oblasti malého kolektorového proudu, tedy zejména při silnějších signálech. Taková nelinearita se projeví směšováním vstupních signálů a vznikem křížové modulace. Lepší odolnosti by se dosáhlo opačným způsobem regulace zisku předzesilovače, stejně jako je řízeno zesílení tranzistorové mezifrekvence v televizních přijímačích; maximálnímu kolektorovému proudu

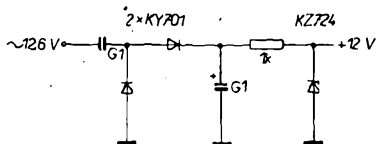


Obr. 7. Zdroj pro tranzistorové obvody

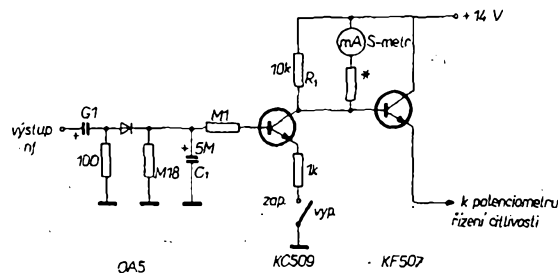

Obr. 8. Zapojení AVC

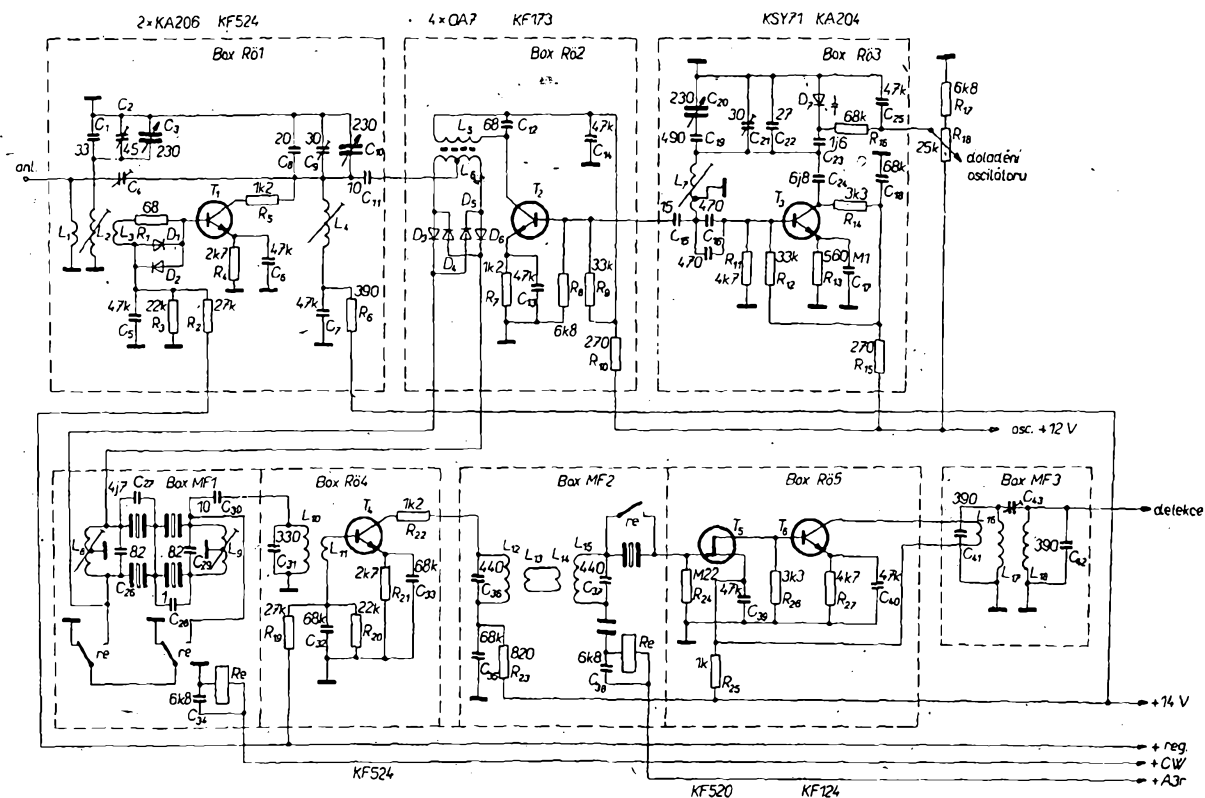

Obr. 9. Zapojení vstupu a mezifrekvence

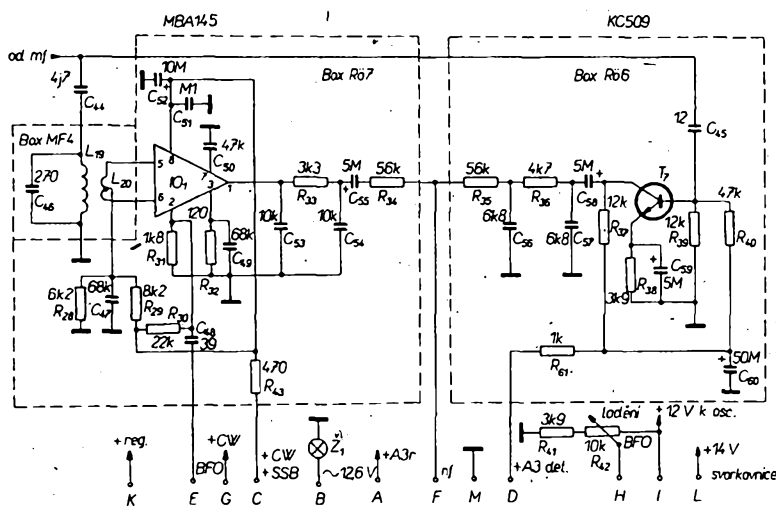

Obr. 10. Zapojení detektorů

v emitoru oscilačního tranzistoru. V kolektorovém obvodu oddělovacího zesilovače je použito miniaturní feritové toroidní jádro z materiálu N2. Lze použít i jinou cívku, podmínkou je, aby kolektorové vinutí spolu s paralelním kondenzátorem rezonovalo zhruba ve středu kmitočtového pásma oscilátoru (5,5 MHz). Paralelní kapacita se nastaví tak, aby na obou koncích pásma bylo na kolektoru T_2 stejné V_f napětí.

Výstup směšovače je symetricky připojen na krystalový pásmový filtr, shodný s filtrem popsaným ve stati o čtyřkrystalovém filtru. Přepínání šířky pásma obstará miniaturní nf relé, nebo relé LUN. Z výstupu filtru je nutno přetransformovat velkou výstupní impedanci na malý vstupní odpor tranzistorového mf zesilovače dalším rezonančním obvodem a vazebním vinutím s malou impedancí. Tento obvod navíc zlepšuje příjem signálů AM při zkratovaném filtru. První mf zesilovač je druhým a posledním řízeným stupněm přijímače. Dvoustupňová regulace zisku umožňuje zmenšit zesílení tak, že není slyšet žádný signál, ani z vlastního vysíláče. Toho je využito k nastavitelnému zmenšení citlivosti současně s vlastním vysláním. Obvod zmenšení zesílení je osazen libovolným tranzistorem n-p-n, který se otevírá po přivedení ovládacího napětí 3 až 20 V z vysíláče. Pokud bude třeba přizpůsobit obvod na větší ovládací (klíčovací) napětí, bude nutno zvětšit odpor R_{60} tak, aby proud báze byl asi 1 mA. Potenciometrem R_{58} nastavíme vhodnou hlasitost připořechu vlastního vysíláče. Z prostorových důvodů byl odstraněn i druhý mf transformátor a do vzniklého místa vestaven pásmový filtr L_{12} , C_{36} , L_{15} , C_{37} , krystal a přepínací relé. Pokud nebude použit krystal pro příjem CW, je možno ponechat původní mf transformátor a přeladit jej na nový mf kmitočet. Do filtru CW doporučuji použít krystal typu F1, který má poněkud lepší vlastnosti než krystal typu K1. Za filtrem CW následuje kaskóda, složená z polem řízeného tranzistoru v zapojení sledovače a zesilovače s bipolárním tranzistorem. Na prvním stupni kaskódy byl zkoušen KF521, který však nedoporučuji, jelikož jeho zesílení je sice nepatrně větší, ale podstatně větší je nebezpečí náhodného zničení. Rezerva zesílení je taková, že i s málo strým KF520 bude zisk dostatečný. Kaskóda s polem řízeným tranzistorem je použita proto, aby nedocházelo k tlumení pásmového filtru vstupním odporem zesilovače. Krystal ve filtru CW nepracuje do malého reálného zatěžovacího odporu, jak bývá v podobných filtrech zvykem, přesto je rezonanční špička velice ostrá a nevyžaduje k dosažení selektivity značné rozladění vstupního obvodu


LC. Kaskóda je přímo vázaná, proto proud druhého tranzistoru bude záviset především na vlastnostech KF520. Pokud by úbytek na emitorovém odporu T_2 nebyl v rozmezí 3 až 6 V, bude nutno změnit R_{36} . V kolektoru T_{13} je původní pásmový filtr přeladěn na 1 MHz přidáním paralelního kondenzátoru 180 pF.

Stejně jako pro první mf zesilovač, je nutné upravit impedanci pro produkt detektor s integrovaným obvodem MBA145. Vstup pro MBA145 musí být symetrický, nejlépe vinutý bifilárně. Produkt detektor s diferenciálním zesilovačem MBA145 má značné zesílení a velmi dobrou linearitu zpracování signálu SSB. Pracovní bod je nastaven na 3 mA společného emitorového proudu. K odfiltrování zbytku V_f signálu je použita dolní propust RC. BFO je v klasickém zapojení, lze použít libovolný křemíkový tranzistor n-p-n. Jemné rozladění kmitočtu obstará varikap KA204. Sériová kapacita C_{66} je nastavena tak, aby bylo možno rozladit BFO v dostatečném rozsahu pro příjem obou postranních pásem. BFO stejně jako oscilátor jsou napájeny stabilizovaným napětím. Zejména doladovací varikapy je nutné napájet z dokonale stabilizovaného a vyfiltrovaného zdroje. Jelikož je vzhledem ke značné citlivosti produkt detektoru napětí na výstupu mezifrekvence velmi malé a nepostačuje pro činnost diodového detektoru AM, je zvoleno audio-nové zapojení detektoru AM. Takto zapojený detektor dává přibližně shodné V_f napětí jako produkt detektor. Detektory se přepínají připojením napájecího napětí. Nf zesilovač je osazen integrovaným obvodem MA0403. Lze samozřejmě použít i jiná zapojení s diskretními polovodiči. Pokud nebudete požadovat nf výkon pro reprodukci, postačí dvoustupňový tranzistorový nf zesilovač. (Pokračování)

36 V z 12 V bez transformátoru

Často je zapotřebí použít v zařízení, napájeném „normalizovaným“ napětím 12 V, i napětí vyšší. Bez transformátoru to umožňuje zapojení podle obr. 1. Vstupní stejnosměrné napětí je „rozsekáno“ tranzistorem T_1 , který je stejně jako tranzistory T_2 a T_3 buzen do báze obdélníkovým napětím vyššího kmitočtu. „Rozsekané“ napětí je pak přivedeno na trojčlenné napětí. Vstupní tranzistor musí být ve vodivém stavu, když T_2 a T_3 jsou uzavřeny. Diody jsou křemíkové, dimenzované na potřebný proud, rovněž tak tranzistory jsou křemíkové, spínací typu. Jako u každého násobiče napětí závisí „tvrdost“ zdroje na kapacitě použitých kondenzátorů.

Radio Communication 6/75

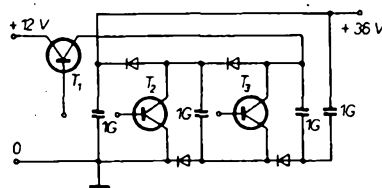


Obr. 1. 36 V z 12 V bez transformátoru

Mini QUAD pro 14 MHz

Směrová anténa typu QUAD zmenšených rozměrů pro pásmo 14 MHz je nakreslena na obr. 1. Zmenšení rozměrů je umožněno prodlužovacími cívkami: jsou navinuty na novodurové trubce o $\varnothing$ 45 mm a mají po 25 závitů. Zářič je naladěn na 14,000 MHz, direktor na 14,250 MHz. Anténa je napájena souosým kabelem o impedanci 75 Ω a zářič s direktorem jsou propojeny „žebříčkem“ o impedanci 300 Ω .

Radio REF 4/75

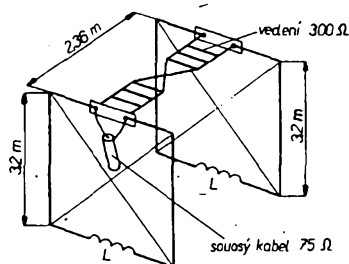

Obr. 1. Mini QUAD pro 14 MHz


Anténa typu T pro pásma 7, 14, 21 a 28 MHz

Anténa pro uvedené čtyři pásma, navržená DJ1ZB, je nakreslena na obr. 1. Impedance mezi body A a E je na 7 MHz 1,5 k Ω , na 14 MHz 800 Ω , na 21 MHz 700 Ω , na 28 MHz 600 Ω . Pro přizpůsobení k souosému kabelu jsou zapotřebí tyto indukčnosti L a kapacity C:

Pásmo [MHz]	7	14	21	28
Indukčnost L [μ H]	6	2,3	1,4	1
Kapacita C [pF]	80	50	40	30

QRV 2/75

-ra

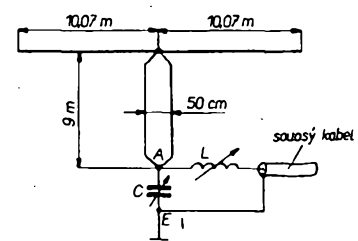

Obr. 1. Anténa typu T podle DJ1ZB



Umikla značka OK1ARZ

Dne 13. 1. 1976 navždy opustil svůj klíč Richard Žák, OK1ARZ, aktivní amatér, známý z pásma mnohým koncesionářům, držitel celé řady hodnotných diplomů, dobrý přítel a obětavý kamarád. Opustil nás náhle beze slova rozloučení uprostřed cesty naplněné optimismem, plány a aktivní činností ve věku 39 let. Prosíme všechny amatéry, kteří ho znali, aby mu věnovali tichou vzpomínku.

Za kolektiv městského radioklubu
Hradec Králové
OK1CJM



Zemřel OK2PCU, ex-OK2UA

Odešel nejstarší brněnský amatér vysílač. Nikoli „služebně“ nejstarší. Své první spojení navázal v roce 1936 se stanicí OK2ON (zkusmo na středních vlnách). Byl nejstarší věkem. Josef Běloch se narodil 19. března 1897 ve Velkých Bílovicích, okr. Hodonín. 23. února 1937 dostal koncesi s volací značkou OK2UA. Postavil si „Hartley“ o příkonu 6 W a dvouelektronkový přijímač. Posílal staniční listky lemované červenomodrobílými pruhy a pečlivě vyplňované ozdobným gotickým písmem.


Za mobilizace v r. 1938 konal spolu s dalšími brněnskými amatéry spojovací hláskovou službu v pásmu 5 m. Po obsazení českých zemí nacisty v r. 1939 předával zpravodajské složce odboje informace, které přijímací stanice získávaly sledováním německé vojenské rádiové korespondence. V posledních týdnech okupace přechovával ve svém sklepě pod uhlím důležité úřední dokumenty, aby je ochránil před případným úmyslem zničení při útoku nacistů před Rudou armádou. Po osvobození byl u toho, když se hledal vhodný objekt pro brněnskou KSR. Byl činný jako radiotelegrafista na stanici OK2Y, která přejímala k další dopravě poštovní telegramy od amatérských stanic. Dne 27. 11. 1948 mu byl udělen od MNO diplom za záslužnou spoluúčast a podporu národního boje za osvobození Československa a 9. května 1951 byl vyznamenán pamětním odznakem druhého národního odboje.

24. listopadu 1975 se jeho klíč odmlčel navždy. Opustil nás nenadále. Ještě den před smrtí se potkal s OK2PAT a srdečně si popovídali. V Josefu Bělochi ztrácíme jednoho z nadšených starých radioamatérů, kteří si dovedli vážit i skromných možností, uměli se radovat a těšit z práce s jednoduchým zařízením a o svou radost se dělit s přáteli.

Ing. Daneš, OK1YG

Vstupní útlumový článek

V poslední době se k řízení v citlivosti komunikačních přijímačů používá stále častěji útlumový článek na vstupu přijímače. Je nutno, aby byl dobře impedančně přizpůsoben k anténě a aby i jeho výstup měl konstantní impedanci. Na obr. 1 je takový útlumový článek, složený z odporů zapojených ve článku Π . Spínači S_1 až S_7 lze zvolit útlum -3 dB, -6 dB, -10 dB, -16 dB,

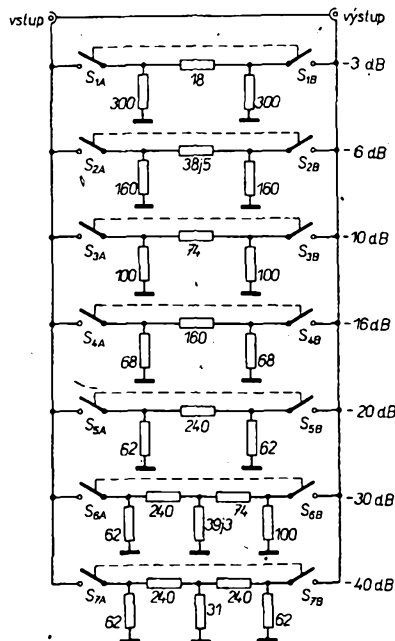


Obr. 1. Vstupní útlumový článek

-20 dB, -30 dB a -40 dB. Jde vlastně o zařazování jednoho ze sedmi samostatných článků. Konstrukce celého útlumového článku musí odpovídat zásadám, používaným při konstrukcích vřazení. —ra
Old Man 6/75

Všepásmová anténa typu T

Anténu pro všechny pásma od 1,8 MHz do 28 MHz podle obr. 1 vyzkoušel G2RO. Ramena $AB = BC$ s co největším sevřením úhlem jsou dolažena GDO jako nezávislé zářiče $\lambda/2$ do pásma 3,5 MHz. Úsek DE je nezávisle nalažen jako uzemněný vertikál $\lambda/4$ rovněž na 3,5 MHz. Body B a D jsou potom trvale propojeny. Pro pásmo 1,8 MHz je bod E připojen k „živému“ vodiči souosého kabelu přes sériový kondenzátor asi 680 pF. V ostatních pásmech jsou bod E i souosý kabel připojeny přepínačem P_f k odbočkám cívky L . Odbočky jsou vyhledávány tak, aby do antény tekla maximální proud a ČSV byl přitom co nejmenší. —ra
Radio Communication 5/75

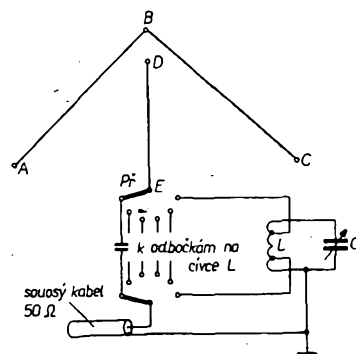

Obr. 1. Všepásmová anténa typu T

RADIOAMATÉRSKÝ SPORT



Mistrovství ČSSR v práci na KV

1. Pro mistrovství ČSSR se započítávají výsledky z těchto závodů:

- Závod míru.
- OK – SSB.
- CQ MIR (SSSR).
- OK DX Contest.
- Radiotelefonní závod.

2. Hodnocení stanic:

- Vyhodnocení bude provedeno v kategoriích jednotlivci, kolektivní stanice, posluchači.
- Aby byla stanice v mistrovství ČSSR hodnocena, musí se zúčastnit alespoň jednoho ze závodů mezinárodních.

3. Bodové hodnocení závodů mistrovství ČSSR:

- U závodů vyhodnocených i za jednotlivá pásma apod. se vyhodnocují pořadí podle dosaženého bodového výsledku bez ohledu na pořadí na jednotlivých pásmech.
- Pro MR se hodnotí nejlepší 20 stanic z celkového pořadí tak, že stanice na 1. místě získává 25 bodů, na 2. místě 22 bodů, na 3. místě 19 bodů, na 4. místě 17 bodů, na 5. místě 16 bodů... atd., až stanice na 20. místě získává jeden bod.

Uvedené počty bodů získají stanice bez ohledu na počet účastníků závodů.

c) Součet tří nejvyšších bodových výsledků dává konečný výsledek, při rovnosti dvou či více stanic je rozhodující vzájemné umístění v OK-DX Contestu; při neúčasti jedné z nich v tomto závodě je stanice v OK-DX Contestu zvýhodněna.

4. Výsledky vyhláší Ústřední radioklub ČSSR; vítěz získává titul mistra ČSSR za uplynulý rok, odznak a diplom, stanice na druhém a třetím místě diplom a odznak, stanice až do počtu jedné třetiny účastníků diplom s uvedením pořadí. O případných věcných odměnách bude rozhodnuto každoročně zvlášť. OK2QX

CQ M (Světlo mír)

pořádá každoročně druhou sobotu a neděli v květnu Ústřední radioklub SSSR. Začátek je vždy v sobotu ve 21.00 GMT, konec v neděli v tutéž dobu. Výzva CQ M, závodí se pouze provozem CW. Kategorie J/J, J/M, K, P. Spojení s evropskou stanicí se hodnotí jedním bodem, se stanicí jiného kontinentu třemi body, nenavazují se spojení se stanicemi vlastní země. Posluchači si hodnotí příjem kódů obou korespondujících stanic třemi body, za odposlouchání kódů pouze jedné z korespondujících stanic jeden bod. Volací značky obou stanic musí být v každém případě správně zaznamenány. Násobice jsou země podle seznamu R150S a to pouze jednou v závodě, bez ohledu na pásma. Jakákoliv nepřesnost v zachyceném kódu nebo značce znamená anulování tohoto spojení. Rovněž se anulují násobice ze

zemí, odkud nedojdou deníky. Diplom může obdržet stanice v každé kategorii pouze za předpokladu, že pracuje v závodě nejméně po dobu 6 hodin. Na základě deníku ze závodu je možno žádat o vydání všech sovětských diplomů, pokud budou během závodu splněny podmínky pro jejich vydání.

WTD Contest

pořádá každoročně 17. května brazilské ministerstvo spojující příležitosti mezinárodního dne telekomunikací. Pořádá se ve dvou samostatných hodnocených částech: část CW vždy v sobotu před 17. květnem, začátek v 00.00, konec v neděli ve 24.00 GMT. Část fone začíná následující sobotu v 00.00 GMT a končí v neděli ve 24.00 GMT. V obou částech se závodí ve všech radioamatérských pásmech včetně 160 m v jediné kategorii: jeden operátor, všechna pásma. Kolektivní stanice se tohoto závodu neúčastní! Vyměňuje se kód složený z RST nebo RS a čísla zóny ITU. Bodování: spojení se stanicemi vlastní země se bodově nehodnotí, s ostatními stanicemi ve vlastní zóně ITU v pásmech 28, 21, 14 a 7 MHz – 1 bod, v pásmech 3,5 a 1,8 MHz – 2 body. Spojení s jinými stanicemi na vlastním kontinentě v pásmu 28, 21 a 14 MHz – 2 body, v pásmu 7 MHz – 3 body, v pásmech 3,5 a 1,8 MHz – 4 body. Spojení se stanicemi na jiných kontinentech v pásmech 28, 21 a 14 MHz – 3 body, v pásmu 7 MHz – 5 bodů a v pásmech 3,5 a 1,8 MHz 6 bodů. Konečný výsledek získáme vynásobením součtu bodů ze všech pásem počtem různých zón, se kterými jsme během závodu pracovali, bez ohledu na pásma.



Vyhodnocení závodu A1 Contest 1975

145 MHz – stálé QTH:

			bodů
1.	OK3KMY	II46g	70 QSO
2.	OK2KTE	IJ57d	77
3.	OK2KRT	JJ41j	70
4.	OK2KVI	JJ12g	61
5.	OK2KUM	IJ46a	62
6.	OK1DKM	HK73b	51
7.	OK2SKH	IJ57b	50
8.	OK1AGI	HK71a	49
9.	OK3CDR	II66c	43
10.	OK1FRA	HJ05a	47
Hodnoceno 23 stanic.			7 854

145 MHz – přechodné QTH:

			bodů
1.	OK1KTL	GK45d	146 QSO
2.	OK1AGE	HK29b	105
3.	OK1XN	HK29d	77
4.	OK3KCM	JI64g	67
5.	OK1KCU	GK29j	63
6.	OK1KRY	GJ19j	60
7.	OK1ATX	HK37h	64
8.	OK1KCI	IK77h	60
9.	OK3KBM	II57h	62
10.	OK1IAC	GJ24j	49
Hodnoceno 16 stanic.			11 269

435 MHz – stálé QTH:

			bodů
1.	OK1KKD	HK61e	14 QSO
2.	OK1MG	HK71a	14
3.	OK1OFG	HK74h	12
4.	OK1DKM	HK73b	10
5.	OK1AQT	HK73f	10
6.	OK1AAZ	GJ30c	4
7.	OK1IAZ	HK73j	5
			1 535

435 MHz – přechodné QTH:

			bodů
1.	OK1KCI	IK77h	13 QSO
2.	OK1AIB	HK29b	13
3.	OK1KKL	HK37h	11
4.	OK1AIY	HK28c	10
5.	OK1KKH	HJ06c	11
			1 089

1296 MHz – stálé QTH:

			bodů
1.	OK1OFG	HK74h	2 QSO
			180

1296 MHz – přechodné QTH:

			bodů
1.	OK1AIB	HK29b	3 QSO
2.	OK1KKL	HK37h	3
3.	OK1AIY	HK28c	2
			43

XXVIII. čs. Polní den 1976

Již po osmdesáté vyjedou operatři našich stanic do přírody, aby absolvovali největší a nejmásovejší VKV závod ve ztížených a skutečně polních podmínkách. Tohoto závodu se zúčastní též mnoho stanic z dalších zemí Evropy a je proto potřeba, aby se na něj naše stanice včas a zejména po technické stránce dobře připravily a se ctí obhájily dobré jméno značky OK.

Na základě širokého průzkumu mezi našimi amatéry, zejména při VKV setkáních a seminářích techniky VKV, v zájmu technického pokroku při aplikaci polovodičové techniky doporučil odbor VKV ÚRRK a Ústřední rada RK Svazarmu ČSSR schválila některé změny v kategoriích tohoto závodu oproti minulým ročníkům. Zcela byly zrušeny kategorie „stálé QTH“, protože se v tomto závodě mají uplatnit zejména prvky brannosti a schopnost našich operátorů dobře pracovat i ve ztížených polních podmínkách. Další změna se týká pásma 145 MHz, kde bude první kategorie určena pouze pro zařízení, která budou kompletně napájena výhradně z chemických zdrojů proudu (baterie a akumulátory) a mají příkon koncového stupně do 5 W. Těch 5 W je proto, aby přestaly dohady kolem zařízení typu „PETR 101 speciál“ případně „Sněžka“, která neodpovídají dřívějším kategoriím do příkonu 1 W, avšak stanice je v této kategorii velmi často používaly. V provozu je dost továrně i amatérsky zhotovených zařízení, osazených polovodiči, schopných pracovat všemi druhy provozu a majících příkon PA právě kolem 5 W. V takovém hotovém zařízení není dost dobře možné dělat zásahy, aby pro závod PD mohl mít PA příkon jen 1 W. Druhá kategorie s příkonem PA do 12 W byla zvolena proto, že mezi našimi amatéry je také dost zařízení, která slouží pro provoz ze stálého QTH jako budíci a mají PA osazen běžnou elektronkou QOE03/12.

Stručné podmínky PD 1976

Doba závodu: 3. července 1976 od 16.00 hodin GMT do 4. července 16.00 GMT.

Soutěží se pouze z přechodných QTH v kategoriích: I. 145 MHz, max. příkon 5 W, celotranzistorová zařízení (TX i RX), napájení jen z chemických zdrojů.

II. 145 MHz, max. příkon 12 W, libovolné napájení.

III. 435 MHz, max. příkon 5 W, libovolné napájení.

IV. 435 MHz, příkon podle povolovacích podmínek.

V. 1296 MHz, příkon podle povolovacích podmínek.

VI. 2304 MHz, příkon podle povolovacích podmínek.

Na pásmech vyšších než 2304 MHz se nesoutěží, případné výsledky však budou zveřejněny.

Etapy:

145 a 2304 MHz – jedna etapa 24 hodin.

432 MHz – dvě etapy po 12 hodinách.

1296 MHz – tři etapy po 8 hodinách.

V každé etapě lze započítat jen jedno soutěžní spojení s toutéž stanicí. Neplatí spojení navázaná přes převaděče.

Z technických ustanovení: Příkonem vysílá se rozumí úhrnný příkon anod elektronek, kolektorů tranzistorů nebo varaktorů, použitých v koncovém stupni. Při použití varaktorů v koncovém stupni může být příkon použitého budíciho stupně subharmonického kmitočtu roven dvojnásobku povoleného příkonu kategorie. Soutěžící stanice nesmí mít s sebou na soutěžním QTH zařízení, která nevyhovují podmínkám kategorií, v nichž stanice soutěží.

Soutěžní deníky obsahují všechny náležitosti tiskopisů „VKV soutěžní deník“, s vyznačením soutěžní kategorie, vyplněné pravdivě ve všech rubrikách, podepsané s čestným prohlášením (u kol. stanic VO nebo jeho zástupcem) a se správně vypočítaným výsledkem musí být odeslány do deseti dnů po závodu na adresu ÚRK ČSSR v Praze.

Časy všech spojení musí být v GMT! Podrobné podmínky PD 1976 budou otištěny v časopisu RZ.

OK1MG

III. čs. Polní den mládeže 1976

Závod vyhlašuje ÚRK ČSSR pro mladé operátory, kterým v den konání závodu ještě není 18 let. Bude uspořádán dne 3. července 1976 od 11.00 do 14.00 hodin GMT. Závod je vyhlášen pro RO kolektivních stanic a koncesionáře třídy OL.

Soutěžní kategorie:

I. 145 MHz, do příkonu 12 W, libovolné napájení (OL stanice musí v tomto případě dodržet povolací podmínky, tj. používat TX o příkonu maximálně 10 W).

II. 432 MHz, do příkonu 5 W, libovolné napájení.

Soutěží se pouze z přechodných QTH.

Soutěžní kód se skládá z RS nebo RST, pořadového čísla spojení počínaje číslem 101 a čtvřecí QTH. Zahraničním stanicím se pořadové číslo spojení nepředává, ale u příslušného spojení musí být poznamenáno v deníku. S každou stanicí je možno na každém pásmu navázat jedno platné spojení. Z každého QTH se smí pracovat jen pod jednou značkou. Do závodu se počítají i spojení se stanicemi, které nesoutěží a nepředávají pořadové číslo spojení, avšak musí soutěžící stanici předat report a čtvřecí QTH. Od soutěžící stanice musí tato stanice převzít kompletní kód a ten zaznamenat ve svém deníku. Stanice, které nesoutěží, neposílají deníky.

Za jeden km překlenuté vzdálenosti si soutěžící stanice počítá jeden bod a to na každém soutěžním pásmu.

Deníky na obvyklých formuláři „VKV soutěžní deník“, vyplněné pravdivě ve všech rubrikách s podepsaným čestným prohlášením (u kolektivních stanic od VO nebo jeho zástupce) musí být odeslány do deseti dnů po závodu na adresu ÚRK ČSSR. Deníky musí rovněž obsahovat pracovní čísla RO obsluhujících kol. stanic a data jejich narození. Nesplnění této podmínky má za následek diskvalifikaci stanice. Čas spojení musí být uveden výhradně v GMT!

Odbor VKV ÚRK ČSSR vás zve k účasti na letošním PD mládeže. Hojnou účastí mladých členů vašich radioklubů prokážete dobré výsledky práce s mládeží a do budoucna si zajistíte operátory a cvičitele, kteří budou zdárně pokračovat ve vaší práci.

Pokud ve vašem radioklubu nejsou operatři mladší než 18 let, zúčastněte se PD mládeže alespoň jako protistanice soutěžících stanic. Pomůžete tak našim mladým operátorům k dobrým výsledkům v závodě a pro vás to bude vhodnou příležitostí k vyzkoušení zařízení před naším největším závodem na VKV, XXVIII. Polní den 1976.

Za VKV odbor ÚRK ČSSR
OK1MG

MLÁDEŽ A KOLEKTIVKY

Rubriku vede J. Čech, OK2-4857, Tyršova 735, 675 51 Jaroměřice nad Rokytinou.

Dostal jsem již několik prvních dotazů a návrhů, čím bychom se v naší rubrice měli zabývat. Od tohoto čísla ji tedy budete již pravidelně nacházet na stránkách Amatérského radia.

V rubrice by se měla především odrážet naše činnost v kolektivních stanicích, činnost posluchačů a mladých koncesionářů OL, kteří jsou ve velké míře také RO a PO našich kolektivních stanic a podílejí se spolu s ostatními operátory na jejich více či méně úspěšné činnosti. Přičiňme se tedy i v naší rubrice, aby činnost kolektivních stanic byla ještě úspěšnější. Bude to jistě záležet na nás všech, jak budeme chtít pomoci, třeba jen radou nebo předanou zkušeností v naší rubrice. Napište, jaké máte problémy a jakých úspěchů jste ve vašem kolektivu dosáhli. Pro jedno to bude poučením, další se mohou vyvarovat zbytečných neúspěchů a pro mnohé to bude vzpruhou, aby jejich kolektivka dosahovala ještě lepších výsledků. Někteří z vás budou možná namítat, že nejsou spisovatelé nebo se třeba budou ostýchat psát. Stačí však na lístek napsat připomínku, radu, upozornění a dohromady se nám podaří vytvořit rubriku zajímavou a poučnou.

Bez Amatérského radia si dnes již těžko dovedeme představit radioamatéra nebo zájemce o radio-techniku. Věřím, že se nám pomoci naší rubriky podaří získat mnoho dalších zájemců o posluchačskou činnost nebo činnost na kolektivní stanici. Jistě ne všichni odběratelé a čtenáři Amatérského radia jsou členy radioklubů a kolektivních stanic. Nejsem optimista a nepředpokládám, že na základě naší rubriky se do našich kolektivních stanic pohnou stovky nových zájemců o radioamatérský sport. Bylo by přehnané o takových cílech uvažovat. Dokažme však, že činnost našich kolektivních stanic je zajímavá a prospěšná a jistě se nám podaří získat i ty

čtenáře Amatérského radia, kteří ještě dnes stojí stranou veškerého dění v radioklubech a na kolektivních stanicích. Jistě z toho budeme mít všichni velikou radost.

Během naší činnosti na kolektivních jste již zažili mnoho veselých a zajímavých příhod při sportovních soutěžích, přípravě na Polní den nebo při provozu na pásmech, které by jistě zajímaly i ostatní čtenáře naší rubriky. Napište je a nezapomeňte přiložit také fotografie z vaší činnosti. Napište také, která zajímavá spojení jste navázali, které vzácné QSL listky a diplomy jste za vaši úspěšnou činnost obdrželi.

Zvláště naše provozní činnost na krátkovlnných pásmech je málo známa a přístupna široké veřejnosti. Snažme se ji tedy popularizovat nejen na stránkách Amatérského radia, ale využijte všech možností ve vašem okolí, jak vaši činnost přiblížit spoluobčanům. Každá kolektivní stanice nebo radioklub by měl mít propagační skříňku, ve které by pravidelně zveřejňovaly svoji činnost. Nezapomínejte ani na vývěsky na školách a v závodech. I tak můžete upozornit na radioamatérský sport a získat nové zájemce. Vhodným prostředkem k propagaci naší činnosti mohou být i místní výstavy prací zájmových kroužků Domů pionýrů a mládeže, mezi nimiž jistě nikde nechybí ani kroužek mladých radiotechniků. Pokud z výstavy nemůžete zajistit přímo provoz vaší kolektivní stanice, nezapomeňte na svoji činnost upozornit alespoň na některém z vystavovacích panelů. Jistě přijdete ještě na mnoho dalších možností, jak seznámit veřejnost s naší úspěšnou a prospěšnou činností.

Na mnohých kolektivních stanicích a v radioklubech se aktivně účastníte předvojenského výcviku branců. Přichází k vám řada mladých chlapců, kterým se radiotechnika a rádiový provoz stane na určitou dobu jejich každodenním zaměstnáním ve vojenské službě. Mnozí z nich mají o této službě nejasné představy. Zde máte příležitost všichni cvičitelé – operátoři kolektivních stanic. Nebojte se brancům při výcviku ukázat a přiblížit činnost vaší kolektivní stanice. Učební cíli určitě dosáhnete snáze, brancům se radiistická profese zalíbí a po ukončení základní vojenské služby přijdou opět do radioklubů a stanou se z nich operátoři kolektivních stanic. Vždyť právě z mnohých branců a vojáků radiistů se vypracovala řada našich úspěšných radioamatérů. Byla by proto velká škoda tuto možnost ztratit strohým a nezáživným přístupem k výcviku.

Od dvanáctiletého Jirky z jižních Čech jsem dostal otázku, kdy začít s radioamatérskou činností. Na tuto otázku je jednoduchá odpověď – kdykoli. Nikdy není pozdě. Znám osobně radioamatéry, kteří svoji druhou radioamatérskou začali až v důchodu. Do činnosti kolektivu se zapojili s plným elánem a nic nenásvědčuje tomu, že by něco zameškali. Pokud snad přece něco, jistě to brzy dohání. Naproti tomu nespornou výhodou mají nejmladší zájemci o radioamatérský sport. V kroužcích radiotechniky nebo radioamatérského provozu mládeže v radioklubech nebo v Domech pionýrů a mládeže a na školách získají potřebné vědomosti již ve školním věku. Dosud však ještě ne všichni ti mladí zájemci mají možnost navštěvovat zmíněné kurzy, které jsou pro ně vzdáleny ve větších městech. Snaží se alespoň prosíťednictvím Amatérského radia a dalšího odborného tisku získat co nejvíce informací. Každý z nich by se tedy měl snažit získat ještě dalšího zájemce, protože ne nadarmo se říká, že ve dvou se to lépe táhne. Rodiče jistě mohou pomoci zakoupením nejnutnějšího radiomateriálu nebo stavebnice, které jsou v současné době v širším výběru k dostání ve větších prodejnách hraček a ve specializovaných prodejnách modelářských potřeb.

Na stránkách Amatérského radia najdete plány jednoduchých zařízení a zapojení. Pokud nemáte v okolí zkušeného radioamatéra, který by mohl poradit a usměrňovat zájem o radioamatérskou činnost, lze o radu požádat ve škole učitele fyziky. Snad by pak bylo možné ve škole založit i zájmový kroužek. Prostředky k tomu na mnohých školách jsou. Kde je snaha, východisko z nouze se najde. Je třeba nést stranou a přiložit ruce k dílu a spolupraci. A o tuto spolupráci a pomoc jsem vás všechny dnes chtěl požádat.

Od kolektivu OK1KOK jsem obdržel smutnou zprávu, že 6. ledna 1976 neočekávaně zemřel jeden z jejich mladých a obětavých operátorů – Miloš Žák. Ještě 3. ledna prostřednictvím radiových vln předával radioamatérům přání hodně zdraví a úspěchů. Jistě zůstane ve vzpomínkách všech, kteří s ním navázali spojení, právě tak jako ve vzpomínkách

jeho přátel z kolektivní stanice OK1KOK, kterým bude chybět.

Operátorům kolektivních stanic přeji mnoho pěkných spojení a posluchačům mnoho poslechů v probíhající celoroční soutěži OK – maratón, kterého se jistě všichni zúčastní.

Těším se na vaše dotazy a připomínky.

73! OK2-4857

TELEGRAFIE

Krajské přebory v telegrafii

Po několikaleté přestávce se v letošním roce díky zvýšené aktivitě odboru telegrafie ÚRK začínají uskutečňovat krajské přebory v telegrafii jednotlivých krajů ČSSR.

První vřstovkou byl krajský přebor Východoslovenského kraje. Uspořádal jej z pověření KV Svazarmu v Košicích radioklub OK3KXC v Prakovcích dne 31. 1. 1976. Zúčastnilo se jej celkem 14 závodníků ve všech třech kategoriích. V kategorii A zvítězil Karol Bondra, OK3ZBK, ze Staré Lubovni, v kategorii B československý reprezentant Pavol Grega z Prakovců (s celkově nejlepším výsledkem) a v kategorii C Peter Dyba rovněž z Prakovců. Mimo soutěž v kategorii C startovali další českoslovenští reprezentanti G. Komorová, D. Korfanta a M. Jordan. Hlavním rozhodčím byl ing. P. Vik, OK2NA. Přítomný pracovník KV Svazarmu s. M. Déri přislíbil, že se vynasnaží o to, aby v příští sezóně, tj. od října 1976, byly uspořádány okresní přebory v telegrafii ve všech 13 okresech Východoslovenského kraje.

Týden poté, v sobotu 7. února, se uskutečnil krajský přebor hlavního města Prahy. Uspořádala jej 607. ZO Svazarmu v Městském radioklubu Praha v Janovského ulici. Přebor měl dobrou sportovní úroveň. Dvanáct účastníků závodu bylo hodnoceno v kategorii A. Ostatní kategorie nebyly obsazeny. Nejmladší účastníkem byla Jitka Vilčková (1958), nejstarším K. Jaroš (1915). Většina závodníků splnila limit pro udělení třetí výkonnostní třídy, nejlepší tři limit II. VT. Zvítězila československá reprezentantka J. Vilčková, OL5AQR, z Pardubic. Přebornici Prahy se stala na druhém místě Olga Turčanová z VÚ 3255. Třetí místo obsadil V. Sládek, OK1FCW. V příjmu byla nejlepší O. Turčanová, ve vysílání na ručním klíči V. Sládek, ve vysílání na poloautomatickém klíči B. Kačírek. Hlavním rozhodčím krajského přeboru byl D. Vlačil, OK3CWW.

Chyběl zatím iniciátoři krajských přeborů v Západočeském, Severočeském, Východočeském a Severomoravském kraji – není to jen konstatování, je to i výzva! Odbor telegrafie ÚRK poskytne veškerou pomoc!

-mx



Obr. 1. Československá reprezentantka Gita Komorová z Prakovců přijala na krajském přeboru Východoslovenského kraje tempo 140 písmen za minutu



Rubriku vede ing. V. Srdínko, OK1SV, Havlíčkova 5, Hlinsko v Č.

Největší událostí počátku roku byla nesporně expedice manželů Colvinových, Lloyda, W6KG, a Iris, W6DOD, na ostrov Ellice, který od 1. 1. 1976

získal nezávislost a jmenuje se nyní Tuvalu. Samozřejmě, že to je také nová země DXCC. Používali značky VR8B, zřídka i VR8C a pracovali jak na CW, tak i na SSB. Vzhledem ke špatným podmínkám byla expedice špatně slyšitelná. Přesto na ni byl nepopsatelný nával, a několika předním OK-DX-manům se spojení podařilo navázat. Těm, kterým to tentokrát nevyšlo, budí útechou, že na tomto ostrově pracuje stabilní stanice VR8A, bývalý VR1AT, takže při lepších podmínkách je stále naděje na úspěch.

Dne 6. 1. 1976 se objevila na SSB stanice 3Y2BL, údajně z ostrova Bouvet. Zatím nelze získat nikde informace, ale o její pravosti velmi pochybujeme.

Nový prefix se objevil po vyhlášení nezávislosti z Kapverdských ostrovů, kde místo původního CR4 pracují stanice s prefixem D4C, a za tím svoje původní dvě písmena, takže např. známý CR4BS se nyní hlásí jako D4CBS. Není a nebude to však nová země DXCC.

FR7ZL/G na Glorioso ukončil svoji práci v polovině ledna a vrátil se domů na FR7. Prosí, aby se měl asi v dubnu objevit jako FR7ZL/E z ostrova Europe.

Další expedici v této oblasti má být 3B9DA, který sliboval, že bude během měsíce března a dubna t. r. pracovat z ostrova Agalega pod značkou 3B7DA. Platí spolu s Brandonem za jednu zemi DXCC.

Slibně vypadá i příslib T12CF, který již oznámil, že plánuje novou expedici asi v červnu letošního roku. Má dvě alternativy, a sice buď nejprve ostrov Maelpe pod značkou HK0AA, nebo Bajo de Nuevo v červnu, a Maelpe koncem roku 1976.

Z ostrova Anguilla pracovala krátkodobá expedice W4GSM pod značkou VP2EEA. Pracovala zejména na 1,8 MHz a QSL žádá na svoji domovskou značku. Dále tam je expedice VP2EEG, která pracuje hlavně na 14 MHz SSB a žádá QSL přes W3HNK.

EA9FG ve španělské Sahaře musel ukončit svoje vysílání. Je dost pravděpodobné, že Špan. Sahara bude jako země DXCC k 1. 1. 1976 zrušena a nebude asi nahrazena žádnou novou zemí, dojde-li k rozdělení území mezi sousední státy.

Upřesňuji ještě podmínky diplomu USA-WPX-76, uveřejněné v minulém čísle: k získání diplomu je zapotřebí celkem 200 různých nově vydaných značek, začínajících písmenem A, a mimo to 35 různých prefixů z těchto nových značek, např. tedy AA1, AA4, AB2, AJ4 atd. Zatím však těchto stanic nevyšlá přilíh mnoho a je na ně nával jako na expedice!

Z ostrova Minami Toroshima pracuje v současné době stanice JA8IEV/JD1 obvykle na kmitočtu 7 005 kHz CW. Objevuje se občas i v pásmu 80 m. Jeho QSL manažerem je JA8LL.

KG6SW se objevil na 14 MHz SSB z ostrova Saipan, a platí pro DXCC jako Marianas. QSL žádá přes W7YBX.

Z nové republiky Papua a New Guinea pracují v současné době stanice P29AZ kolem 14 232 kHz SSB (QSL na box 6666, Boroko), dále P29GS kolem 14 239 kHz SSB (QSL přes W2NHZ) a konečně P29CD, který žádá QSL přes ZL2FA.

Z Kréty pracuje aktivně SV0WKK, op. WA6AXY, a z ostrova Rhodos je velmi aktivní SV0WZ na 14 MHz SSB, ale o Evropu nejeví velký zájem.


Několik nových QSL informací: A2GRH a A2GFF přes Box 516, Gaborone, Botswana, A6XR přes G4CHP, FG0MM přes WA1JKU, H31KC přes HP1KC, HL9VR přes WB4ZKG, HMOCPO na Box 1189, Seoul, HL1HD na Box 698, Tegucigalpa, HV3SJ za dobu 25 až 26. 10. 1975 přes DJ3HJ, KC6CG přes WA2MPE, PJ8AR přes W3HNK, P25AA na Box 396, Paramaribo, SV0WZ přes OE3NH, TA2SA přes OJ0ZG, VP5TI přes G3RWU, VP5MC přes W4ZMQ, VP2MSV na VE7SV, VP2M přes VE7BXG, VP2DAJ, VP2DAL, VP2MAC a VP2MF všichni přes VE3LSS, VQ9DF přes ON6FN, VQ9Z přes WA6HNO, YJ8DV na Box 179, Santo, ZD8AA přes W4USN, ZD8EW přes BBC, Ascension Isl., ZF1AL přes WA4SVH, ZF1GE přes W0IPU, ZF1NH přes WB4ZNH, ZF1TD a ZF1WW na W3KT, ZB1BS přes VK5BS, ZS3JAM na Box 926, Otjiwaronga, p219 Sputz, West Africa, 3D2AJ přes W6SC, 5A2NB přes IT9LR, 5L2FU přes SM4GTK, 5L4D přes WA5ZWC, 5L7F přes DJ5KH, 9L1KH, 9L1JM přes WA4BA, 9Q5SW přes JA8JN, C5AU přes G3LOK, FW0LP přes WB5ERR, HC8GI přes W3HNK, HC8RG na Gerard D. Rubsam, Isl. Santa Cruz, Galapagos, ST2AY na Box 4142, Central Post Office Khartoum.

Do dnešní rubriky přispěli zejména OK1ADM, OK2BRR, OK1MF, OK1AHV, OK1IBL, OK1DJO a žádný posluchač! Prosim všechny dopisovatele, pište opět a pravidelněji!



na květen

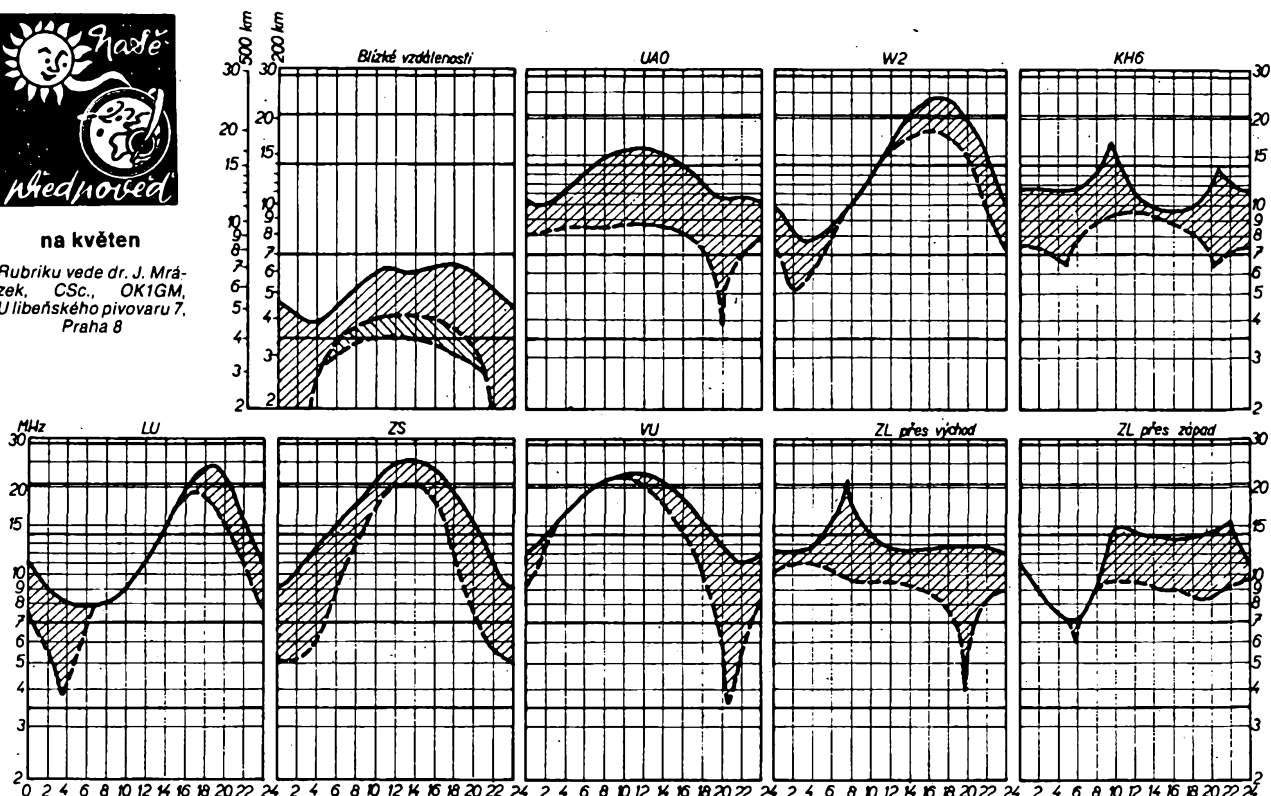Rubriku vede dr. J. Mrázek, CSc., OK1GM,
U libeňského pivovaru 7,
Praha 8



Stále ještě máme téměř minimum v jedenáctiletém cyklu sluneční činnosti a proto se budou v květnu nejvíce uplatňovat sezónní vlivy, odpovídající pokročilému jarnímu období. Dny budou již dlouhé a proto kritický kmitočet vrstvy F2 nad Evropou ani v noci příliš neklesne, takže ani v osmdesátimetrovém pásmu již nezjistíme žádná pásma ticha, která dříve zejména těsně před svítáním zhoršovala provoz na blízké vzdálenosti. Zato během dne bude nastávat zřetelné relativní minimum elektronové koncentrace vrstvy F2 okolo poledne, a proto již nebude kritický kmitočet této vrstvy dosahovat hodnot, které umožňují dálkový provoz v desetimetrovém pásmu. To ovšem neplatí

pro občasnou slyšitelnost signálů z okrajových států Evropy, případně severních částí Afriky, kterou umožňuje zvýšený výskyt mimořádné vrstvy E. Letos se popsaný druh šíření, postihující kmitočty od 20 do 80 MHz (případně mimořádně ještě výše), začne objevovat kolem 20. května a okolo 25. května má nastat první relativní maximum. V desetimetrovém pásmu bude možno pracovat se stanicemi, ležícími v oblasti vzdálené 700 až 2300 km, a současně bude možno sledovat z téže oblasti i televizní pořady, vysílané v prvním televizním pásmu. Při větší intenzitě jevu se můžeme dočkat i dálkového příjmu kmitočtové modulovaného rozhlasu v pásmu OIRT a někdy dokonce

i CCIR. Mimořádné podmínky působené uvedenou vrstvou ionosféry nastávají nepravidelně, obvykle začínají i končí náhle a mívají dvě zřetelná denní maxima – jedno asi v 10.00 hodin místního času a druhé později odpoledne, případně v povečer.

Dálkové podmínky na běžných krátkovlnných pásmech však budou zřetelně horší než v dubnu a během měsíce se budou nadále zhoršovat, třebaže např. dvacetimetrové pásmo již bude otevřeno po celou noc. Také čtyřicetimetrové pásmo nebude večer a v noci bez vyhlídek, zatímco ve dne (v klidných dnech) se vyplatí podívat se zejména na 21 MHz.



AMATÉRSKÁ TELEVIZE

Rubriku vede A. Glanc, OK1GW, Purkyňova 13,
411 17 Libochovice.

Z naší činnosti

V lednu a v první polovině února t. r. jsme mohli pozorovat zvýšenou aktivitu evropských stanic SSTV a to hlavně v pásmu 80 m. Souviselo to s přípravami na SSTV Contest, který se konal druhý únorový víkend. V tomto přípravném období se dalo snadno pracovat, zpravidla několik kHz pod kmitočtem 3 730 kHz, s těmito stanicemi: G3WW, G3LKK, HB9AIG, OE9IM, SM5EEP, SM6ATK, HA5LP, dlouhá řada DL v čele s DL2RZ. Po delší odmlce (TVI) se znovu objevil DA1GW.

Anglické stanice můžeme najít na tomto kmitočtu prakticky denně od 18.00 do 20.00 GMT.

Nyní některé zajímavé stanice SSTV z pásma 14 MHz: HP1XMU, FM7WW, KH6IKB, VE6RM, VK7JV, KG6JBR, JA4LP, HK3DKX, HC1BU, vše na kmitočtu 14 230 kHz.

Potěšující je účast našich stanic v nedělních kroužcích SSTV. S kvalitním signálem se opět objevil OK3CGX, Dušan z Bratislavy. OK3TDH, Karol, QTH Zlaté Moravce, používá TX 30 W PEP a přesto dostává z celé republiky pěkné reporty. Pavel z OK3KAX dokončil novou kameru a tak jsme se na našich monitorech mohli sami přesvědčit o vynikající rozlišovací schopnosti vysílaných obrázků ale i o vytvářném nadání kolektivu, který program připravuje.

Aby byl výčet ze Slovenska úplný, zbývá dodat, že kromě dalších stanic je opět možno pracovat s OK3LF. Neaktivnější slovenskou stanicí stále zůstává Jojo, OK3ZAS. Z moravských stanic zasluhuje pozornost OK2BDS, Ludvík, QTH Třebíč, který předsedal z VKV na KV a systematickou práci dosáhl již prvních úspěchů. Ochotně předvede své zařízení zájemcům o SSTV. Z dalších moravských stanic pracují: OK2BNE, OK2PBC, OK2SLS, OK2SXX a další. Aktivitou vyniká OK2OI, Oida, QTH Valašské Meziříčí.

V Čechách začal pravidelně vysílat OK1FW, Franta, QTH Liberec. Pro majitele elektronkových monitorů vyzkoušel řadu zajímavých zlepšení OK1ACS. Vzhledem k tomu, že tyto monitory jsou stále v oblibě, otiskneme v naší rubrice některá z těchto zapojení. OK1KO stavi snímač diapositivů (FSS). Z dalších stanic pracujících SSTV: OK1AHM, OK1DWZ, OK1ADP, OK1AMR, OK1GW a dlouhá řada těch, kteří zatím jen provoz SSTV sledují.

Monitor OK2BNE – DIGI-AUTOMATIK, publikovaný v naší rubrice, je velice populárním námětem technických diskusí na pásmu. Dá se předpokládat, že v současné době je ve stavbě asi 50 kusů tohoto typu monitoru SSTV.

Všechny, kdo shánějí obrazovku pro monitor SSTV typu W4TB apod. potěší zpráva, která došla od

vedoucího značkové prodejny TESLA v Pardubicích s. Pavla Horáka. V současné době má prodejna na skladě dlouhodobitové obrazovky typu 8LO39V (540 Kcs) a 13LO36V (550 Kcs) v množství asi 70 ks každého typu. Prodejna upozorňuje, že obrazovky na dobírku vzhledem ke křehkosti zboží neposílá, avšak na písemnou, či telefonní objednávku může obrazovky až do vyzvednutí rezervovat. Vedoucí Pavel Horák dodává, že vítá každé další návrhy týkající se nákupu zboží pro amatérskou veřejnost a vynasnaží se s maximálním úsilím požadované zboží zajistit. Naše díky adresujeme do Pardubic, Palackého 580, PSČ 530 02, telefon 200 96.

přečteme si

Heřman, J.: BEZKONTAKTNÍ SPÍNÁNÍ. SNTL: Praha 1975. Knížnice Polovodičová technika, sv. 5. 224 stran, 171 obr., 15 tab. Cena váz. 17 Kčs. Vydání 2., doplněné.

V publikaci jsou popsány principy, součástky a obvody, používané v technice bezkontaktního spínání, se zaměřením na techniku bezkontaktního spínání. V úvodní části se čtenář seznámí s různými druhy výkonových polovodičových součástek od plošné diody až po diaku a triaku. U každé součástky je



schematicky znázorněna její struktura, uveden symbol používaný pro její označení, popsány základní fyzikální vlastnosti a činnost součástky a definice jejich elektrických parametrů. O speciálních druhích součástek (např. o výkonových hybridních modulech, optoelektronických členech apod.) se autor zmiňuje pouze informativně. Třetí kapitola je věnována základním problémům bezkontaktního spínání, fyzikálním jevům v součástkách, ztrátám a chlazení, použití různých typů spínačů apod. V dalších dvou kapitolách jsou popsány různé způsoby použití polovodičových součástek pro spínání jednak stejnosměrného, jednak střídavého proudu. Šestá kapitola je věnována problémům, souvisejícím s provozem polovodičových spínacích prvků: ochraně proti přepětí, nadproudu, popř. proti rychlým časovým změnám proudu a napětí. Autor se zmiňuje též o rušení rozhlasového příjmu a o vzájemném ovlivňování obvodů spínacích zařízení. Sedmá kapitola je určena konstruktérům; je v ní vysvětlen postup návrhu různých obvodů pro bezkontaktní spínání s příklady výpočtu. Dále uvádí autor zásady konstrukčního řešení a popisuje několik typů zařízení různých výrobců; základní údaje jsou doplněny fotografiemi spínačů. V poslední části knihy je zajímavé porovnání základních vlastností bezkontaktních a kontaktních spínačů z hlediska technického a ekonomického. K objasnění výhod popř. nevýhod bezkontaktních spínačů slouží i několik příkladů jejich praktického použití, uvedených v závěru. Text je doplněn bohatým výtět domací i zahraniční literatury, věcným rejstříkem, obrázky a tabulkami.

Publikace je určena konstruktérům a pracovníkům v průmyslu, zabývajícím se regulační a spínací technikou. Ačkoli je výklad zaměřen na silnoproudou techniku, může v knize najít poučení i pracovník jiného odvětví elektrotechniky, zejména při řešení napájecích zdrojů, regulátorů a různých obvodů impulsové techniky. -jb-

Havlíček, M. a kolektiv: ROČENKA SDĚLOVACÍ TECHNIKY 1976. SNTL: Praha 1975. 336 stran, 182 obr., 20 tab., 1 příloha. Cena váz. 26 Kčs.

Osmnáctý ročník ročenky přináší ve dvanácti kapitolách opět nejrozsáhlejší aktuální informace z oblasti sdělovací techniky. Protože většina čtenářů zná předchozí ročníky, není nutné zmiňovat se o způsobu, jakým je tento soubor každoročně doplňován. Uspořádání textu i obsahu kapitol zůstalo stejné jako v minulých letech.

Všimneme si raději nejzajímavějších částí obsahu. V první kapitole jsou to právní předpisy pro zavádění měrové soustavy SI (na jiném místě ročenky je přehled nových jednotek) a nový rozhlasový a televizní řád, platný od 1. 4. 1974 (jsou v něj údaje o evidenci rozhlasových a televizních přijímačů, o poplatcích, popř. o osvobození od poplatků za přijímače). Z technických článků je zajímavý přehled vlastností nelineárních polovodičových odporů, dále základy gramofonového záznamu a reprodukce a několik stručných návodů ke stavbě jednoduchých elektronických přístrojů. Z informací o součástkách a materiálech jsou to údaje o miniaturálních prepínacích a některých dalších výrobcích n. p. TESLA Lanškroun a přehled vlastností nejpoužívanějších moderních izolačních materiálů. V kapitole „Stavba, opravy a úpravy přístrojů“ je např. poučení o tom, jak zacházet s pouzdry integrovaných obvodů, popis různých drobných pomůcek a další praktické rady. V části věnované technické literatuře a odbornému názvosloví bude čtenáře zajímat názvosloví plošných spojů (je uvedeno formou uceleného článku, popisujícího základy této technologie) a seznam vybraných mezinárodních zkratk z sdělovací techniky.

Ze souboru informací, obsažených v ročence, zde uvádím pouze malou část; i když žádná z kapitol nevycerpává (a vzhledem k návaznosti ročníků ani nemůže vycerpat) alespoň ucelený dílčí úsek daného tématu, bude jistě tato publikace dobrou pomůckou jak těm, kdo předchozí ročníky mají, tak zájemcům, kteří si letos zakoupí ročenku poprvé.

Na závěr ještě poznámka: cena publikace se zdá být příliš vysoká, porovnáme-li ji např. s Ročenkou sdělovací techniky 1966 (ta vyšla v nákladu větším o 10 %, rozsah byl také asi o 10 % větší, letošní ročenka je však o 30 % dražší), ale i s jinými odbornými publikacemi, bereme-li v úvahu i obsahovou náplň. Je otázka, zda by nebylo výhodné vydávat ročenku ve větším nákladu a tedy levnější; cena může mnohého zájemce odradit. -jb-



Radio (SSSR), č. 11/1975

Problémy řízení dispečerských sítí – Keramické kondenzátory – Zkoušecí stroj s MTCH90 – Retranslační stanice – Přijímač pro KV – Parametry amatérských přijímačů – Krystalové indikátory vlhkosti plynů – Digitální hodiny – Oddělovač synchronizačních impulsů – Zesilovač pro estrádní soubory – Amatérský magnetofon – Magnetofon Jauza 212 – Zapojení pro zvětšení vstupního odporu voltmetru – Zapojení s integrovaným obvodem K1LB553 – Periodický spínač pro dekorativní osvětlení – Měřicí sondy – Mikrofony – Rubriky.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 21/1975

Desetibitový analogový číslicový převodník s automatickou korekcí nuly – A211D, integrovaný nf zesilovač 1 W – Jednoduchý korelátor pro potlačení vlivu poruch – Měřicí přístroje (34), hradlo B-3206.010 – Měřicí přístroje (35), tiskárna naměřených hodnot S-3291.000 – Pro servis – Lipský podzimní veletrh 1975 – Cestovní přijímač Stern Contura 2500 pro příjem signálů AM a FM.

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), č. 22/1975

Hybridní vidikon s terčíkem s křemíkovými diodami, nová snímací elektronika – Rozhlas a poznávací kmitočtem – Novinky u rozhlasových přijímačů – Cestovní přijímač Stern Contura 2500 – Informace o součástkách (4), tlustovrstvový odporový trimr – Pro servis – Stabilizace napětí Zenerovými diodami – Generátor impulsů synchronizovaných sítí pro analogové číslicový převodník s dvojitou integrací (dual-slope) – Násobení kmitočtu obvodů TTL – Orientační boje s obvodů TTL.

Radioamator i krótkofalowiec (PLR), č. 12/1975

Nové výrobky z domova i ze zahraničí – Stereofonie (11), problémy kvadrofonie – Tyristory malého výkonu typu BTP polské výroby – Generátory kmitočtu se smyčkovou fázové synchronizace – Obsah ročníku 1975 – Soupravy stereofonních reprodukcí – Zařízení polské výroby – Stabilizace pracovních bodů tranzistorů – Automatické vyplnění TV přijímače po skončení pořadu – Rubriky.

Radioamater (Jug.), č. 12/1975

Moderní zařízení pro pásma UKV (1), přijímač – Dálkové řízení modelů světlem – Televizní tenis (2) – Jednoduchý nf kompresor – O aktivních filtrech – Časové spínače (2) – Obsah ročníku 1975 – Převodník desetinného kódu na binární – Škola radiového konstruktéra (7), napájecí zdroje – Integrované obvody ze závodu Iskra – Rubriky – Zprávy z IARU.

Radio, televizija, elektronika (BLR), č. 9/1975

Kosmické spoje – Nový vysílač pro 2. TV program na vrchu Botev – 31. mezinárodní veletrh v Plovdivu – Televizní vysílač pro druhý program – Televizní servisní generátor – Anténa pro příjem televizního signálu v pásmu dm vln – Univerzální zkoušečka pro součástky a plošné spoje – Použití tranzistorů řízených polem v impulsních obvodech – Jakostní stereofonní zesilovač 2 x 20 W – Radiová stanice LEN pro pásmo 50 MHz – Mikroelektronika, operační zesilovač – Konkurs na amatérské elektronické konstrukce – Elektronický zámeček – Parametry a použití fotonky 1PP75 – Zapojení pro stabilizaci napájecích napětí a jistiění – Barevná hudba – Způsob vytváření přesných kmitočtových spekter – Regulátor teploty s tyristorem – Rubriky.

Rádiotechnika (MLR), č. 12/1975

Integrovaná elektronika (36) – Zajímavá zapojení – Vlastnosti tranzistorů UJT (12) – Automatický vysílač

pro lišku (4) – Amatérská zapojení – Vf výkonové zesilovače s tranzistory (5) – Tranzistorová kamera pro SSTV (3) – Pro začátečníky: koncový stupeň audionu – Rozdělení amatérských pásem KV – Řídící obvody vychylovacích stupňů TVP – Blikač pro brzdová světla – TV servis – Moderní obvody elektronických varhan (3) – Napájecí zdroj s proudovou pojistkou – Měření s osciloskopem (27) – Tranzistorové výkonové zesilovače (3) – Zkušenosti s digitálním IO SN7404N – Obsah ročníku 1975.

Rádiotechnika (MLR), č. 1/1976

Zajímavá zapojení – Integrovaná elektronika (37) – Vlastnosti tranzistorů UJT (13) – Automatický vysílač pro lišku (5) – Kodér pro značky Morseovy abecedy – Amatérská zapojení – Vf výkonové zesilovače s tranzistory (6) – Pro začátečníky: koncový stupeň audionu (2) – Připravujeme se na zkoušky amatérů – TV servis – Řídící obvody vychylovacích stupňů TVP (2) – Moderní obvody elektronických varhan (4) – Měření s osciloskopem (28) – ozvučení diaporojekturu – Nf předzesilovač s integrovanými obvody – Zkušenosti s digitálním IO SN7404N (2).

Funktechnik (NSR), č. 20/1975

Zapojení pro dálkové řízení ultrazvukem s IO (2) – Nové schematické značky pro logické obvody – Nové rozdělení kmitočtů v pásmu SV a DV – Nové měřicí přístroje – Z výzkumu a vývoje – Pro dílnu a servis – Nové součástky – Rozhlas a amatéři na berlínské výstavě 1975 – Servisní přístroje na výstavě v Berlíně – Magnetofony.

Funktechnik (NSR), č. 21/1975

Kombinace stereofonního přijímače s magnetofonem „compact-center 6002 hifi“ firmy Telefunken – Elektronická střelnice – Kamera pro barevnou televizi s jednou snímací elektronkou – Krátké zprávy – Z výzkumu a vývoje – Integrované obvody pro stabilizované zdroje – Pro dílnu a servis – Přehled nových přijímačů pro barevnou televizi.

Funktechnik (NSR), č. 22/1975

Vf cívky s velkým činitelem jakosti – Z vývoje a výzkumu – Amatérský přijímač pro pásmo 2 m – Televizní zkušební přijímač T 111 – Nové součástky – Nové servisní přístroje – Přehled nových výrobků: přijímače pro barevnou televizi, rozhlasové přijímače Hi-Fi – Test gramofonových přístrojů.

Funkamateur (NDR), č. 12/1975

Měřič rezonance „RUF4-4“ firmy INCO – Regulace hlasitosti s tranzistorem MOSFET SMY50 – Výpočet filtru pilotního kmitočtu s velkou stabilitou – Elektronický časový spínač pro dlouhé intervaly s digitálními integrovanými obvody – Univerzální čítač do 20 MHz – Automatické řízení citlivosti u přijímačů pro SSB – Algoritmus pro návrh logických zapojení – Jednoduchý přijímač pro hon na lišku pro začátečníky – Krystalové řízený zdroj kmitočtu se smyčkovou PLL – Anténa typu Ground Plane pro tři pásma – Elektronické spínače ze stavebnice Amateurelektronik – Rubriky.

Radio (SSSR), č. 12/1975

Technika rádiového sportu (výstava) – Parametry amatérských přijímačů – Jednoduchý přijímač pro hon na lišku – Elektromechanický terč – Krátké informace o nových výrobcích spotřební elektroniky – Kanálový volič pro TVP – Přijímač do auta – Sestava zařízení fonoamatéra – Výhybka pro reproduktorové soustavy – Úprava magnetofonového doplňku Nota-303 pro čtyři stopy – Blok vibráta a tremola pro elektronické hudební nástroje – Ladění elektronických varhan Elektronium – Generátor pravoúhlých kmitů – Měřič kmitočtu s integrovanými obvody – Generátor rozmlataného kmitočtu – Měřicí technika na výstavě – Automatický nabíječ akumulátorů – Stabilizátor světla – Synchronizátor pro elektronické hodiny – Stabilizátory napětí s operačními zesilovači – Úprava hodin na budík – Tranzistory KT909 a KT911 – O volbě výstupního výkonu nf zesilovače – Obsah ročníku 1975 – Rubriky.

KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ a ZÁVODŮ



V květnu

se konají tyto soutěže a závody:

Datum	Čas (GMT)	Závod
8. a		
9. 5.	21.00–21.00	CQ MIR
15. 5.	00.00–24.00	World telecom. day contest, část CW
22. 5.	00.00–24.00	World telecom. day contest, část fone
23. 5.	00.00–01.59	
	02.00–03.59	
	04.00–05.59	Závod míru

INZERCE

První tučný řádek 20,40 Kčs, další 10,20 Kčs. Příslušnou částku poukážete na účet č. 300/036, SBČS Praha, správa 611 pro Vydavatelství Magnet, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. Uzávěrka tohoto čísla byla 2. 2. 1976. Při inzerci neopomeňte uvést prodejní cenu, jinak inzerát neuveřejníme. Upozorňujeme všechny zájemce o inzerci, aby uváděli svoje poštovní směrovací číslo!

PRODEJ

Stereo gramo NC 110-1, 2 x 4 W (1 200), stereo mgf B43 (2 500), 2 reprosoustavy 10 W (4 Ω) (500) vše mahagon, zachovalé. Nahrané mgf pásy (100). Josef Novotný, 394 01 Rynárec 155 u Pelhřimova.

Výkonové tranzistory Si 110 W, 2N3055 RCA i párované (à 90), FET BF245 (45), slab. napětí uA723 (100). J. Zdeněk, Topolová 14/2916, 106 00 Praha 10.

SI BSY90 (à 60), IO SN7474 (à 40); IO mf zesil. RCA CA3042 (50); MAA435 (à 25); potřebuji krystal 1 MHz. František Strnad, 698 01 Veselí na Mor., Hutník 1420.

Mf zesilovač 10,7 MHz P001A (250), 2 výkonové zesilovače 20 W podle RK 1/75 (à 700), 4 anglické digitrony (à 150). M. Gola, K. Gottwalda 45, 738 01 Frýdek-Místek.

Kazet. mgf Sputnik 401 (1000), VKV díel Selena (120), KT705 (120), GT322 (15), triál 3 x 450 pF (85), skříň Akcent (30), aku AgZn 12 Ah (30), mf cievky Selena (5). J. Lopusšek, Teplická 746, 049 16 Jeřáva.

Zapojené desky osciloskopu podle AR 12/1969 (470). Koupím i nehrající „Menuet“, „Doly“, neb pod. do 200 Kčs, dále i vadné měřiče BM365 a 366. J. Vašíř, Družstevní 1375, 594 01 Velké Meziříčí.

Mf zesilovač s AFS, AR 5/74 (250). F. Šimčík, 687 51 Nivnice 862, okr. Uh. Hradiště.

Nový přijímač Mara RX mini, úplně nový nepoužitý (350), voj. J. Hubka, VÚ 6991/3, 530 02 Pardubice.

NICD 225 (9) Filip, Uhrova 14, 911 01 Trenčín.

Velmi kval. barevná hudba, Si tranzistory, tyristory, 3 kanály, 6 barev, každý kanál samost. regul. úrovně. V kov. skřínce. Bez sv. panelu (880). Konvertor CCIR-OIRT, OIRT-CCIR (240). Nabíječka 6 až 12 V do

5 A, příp. proudy (550). Otáčkoměr do auta, pro všechny vozy s aku 12 V (490), bez měřidla (190). Vše kval. bezv. s dokument. Slí. trafo 2 x 16 V, velmi vhod. pro nf. zesil., bar. hudbu, nabíječku motocykl. aku (pův. 190 za 80). Trafo 6,3 V (35). Kvartál VKV (80). 2 x MAA501 (à 90). Týden záruka. Ing. Tomlíček, Slavičkov 4, 638 00 Brno.

Páskový dálňopis, IO SL623, AM, SSB DET, AVC, gen. Plessey, krystal filtr. 10,7 MHz 250 kHz Balan. směšovač s FET, ant. zesil. s FET. Levně. J. Houdek, Fabiánova 1058, 150 00 Praha 5.

MH74141 – 4 x (à 100), J. Trnka, Nám. Svobody 18, 602 00 Brno, tel. 236 77.

Kapesní kalkulačka, 8míst. displ. +, –, x, %, (2000), kazety C90 chromdioxid (120), Böhm Otto, Vančurova 12, 669 02 Znojmo.

St. mgf Sony TC133CS, 2 x 6 W + repro (6300). Jiří Prazák, Purkyňova 496, 547 01 Náchod.

2 tyristory 250 A/1000 V (1300), jen písemně. Fr. Balus, Gagarinova 387, 530 09 Pardubice.

Mag. Sonet B3, oprava (500), tel. Orava 230, (2000), fb stav. destičky TTR 1 (100), AR 72, 73, 74, 75 celé (à 40). F. Hloušek, Holasická 26, 747 05 Opava.

Tyto součástky s 25% slevou: KF508 (à 16), KF517 (à 21), KFY16 (à 52), KFY18 (à 35), KD503 (à 190), KU602 (à 35), KU605 (à 95), KUY12 (à 120), 4NU72 (à 28), 3NU74 (à 70), KY723 (à 5). K. Kroc, 783 53 Velká Bystřice 438, okr. Olomouc.

Minikalkulátor (2800), PC4019 8míst. displ. +, –, x, %, $\frac{1}{x}$, x^2 , $\sqrt{x}$, %, DP, pamět: M + M –, napájení bat. alebo siet. Tiež-vymením za mgf B100. J. Engel, 920 01 Hlohovec, Vinohradská C-1/A.

Kvadro zesilovač 4 x 10 W (1600), zesilovač 100 W, 6 vstupů (1500), MH5472, 74 (50). V. Fridrich, Jiráskova 115, 389 01 Vodňany.

Stereopřijímač 810A, Hi-Fi, SP 201, ve výborném stavu (4100) a repro ARS811 31 (à 2000), J. Kucharčík, Konžumní 17/204, 736 01 Havířov 3.

Amat. hudební skříň R + MG + TV (1200), F. Troják, V užlabině 2049, 100 00 Praha 10.

KF517 (20), KF552 (45), MAA325 (20), KU611, 12 (25, 30), MH7400 (28), 10 ks KY723 (40), KY705 (7). Koupím small. dráty Ø 0,9 až 1,5. M. Vondra, S. K. Neumana 13, 680 00 Praha 8.

Komunik. přijímač Sony CRF150 (5800). M. Hofmann, Ruská 77, 100 00 Praha 10.

EF22, 6N85, 6P3S, AF115 (9), 2N3055 (85), též pár. SN7400, 7475 25, (80), 7490, 74141 (95, 105), 7 seg. LED displ. červ. v = 8 mm – jedna čís. (200), p-n-p BC308B (23), BC307 (28), nf ns: p-n-p BC417C (14), p-n-p BC416C (28), č. LED 2 x 2 mm (30), J. Hájek, Černá 7, 110 00 Praha 1.

Japonský nový nepoužitý přijímač Zn.: Trio Communicatin receiver 9R5905 s amplionem (6000), ing. B. Zajíc, Smetanovo nábř. 14, 110 00 Praha 1.

TIS43 (dvoubázová dioda UJT) (à 35). Josef Kolář, Sezimova 2063, 390 01 Tábor.

Tuner ST100 v záruce (3000). Vstup FM ZST 100 (400), MF zess AFS podle AR 5/75 (250), polovodičové obsazení zes. 2 x 50 W z přílohy AR i s chladiči (2100), KU601, 605, 608 (25, 90, 110), MAA501 (125), BF272 (90), M47474 (75). J. Šmíd, Jerevanská 8, 100 00 Praha 10, tel. 73 79 00 5, večer.

Osciloskop Tesla TM694 (900), J. Týla, Svornosti 23, 150 00 Praha 5.

2 ks zesilovače TW3 2 x 10 W bez osazení, jinak komplet ve skřínce, (500). S. Weingärtner, Novákových 7, 180 00 Praha 8.

KOUPÉ

Tranzistorové rádio BANGA i nehrající, výrobek USSR, M. Langfeller, Horská 85, 541 02 Trutnov.

282Q052 a televizor Camping i bez obrazovky. L. Dubný, V. Dlážka 2779, 750 00 Přerov.

Odpory 100, 1k, 10k, M1, 1M/0,5W-1 % a Icomet nebo jiný RLC most. Ivan Urban, Famírova 56, 318 11 Plzeň.

Nutně AR 12/1969 – 8, 12/1970, – 1, 5, 8/1971, 1974 celý ročník – 1/1975. Všechna čísla i s přílohou. F. Lopata, 338 21 Osek u Rokycan 195.

Dynamický omezoč šumu podle AR 8/75 k stereomagn. Sony. TC160. Jar. Šesták, Jiráskova 1, 690 00 Brno.

Měř. přístroj AVOMET II (DU 10, 20), dobře zaplatím. M. Mazurek, Belojanise 699, 686 00 Uh. Hradiště.

Knihu Ing. Karel Tmáj: Elektrárny na stožárech vyd. 1945. Variatory 1A 15–50 V, 3 ks, 1,4A 20–60 V2 ks, HaZ 3/67; KV 1/74; ST 7,8/60; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12/68; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12/69; 1, 2, 11, 12/70; celý ročník 71; 2/72 alebo vyměním za jiné čís. ST a AR. Otto Krása, Nár. povst. 2, 900 01 Modra.

DU10 (Avomet II) i mírně poškozený: Libor Polan Tržiště 9, 390 01 K. Vary.

Konvertor laditelný pro II. TV program (kanál 22) – autodržák na Carinu. J. Bulant, Lešov 4, 393 01 Pelhřimov.

Jazýč. relé – kontakty: A. Vogel, Havlin 38, 671 69 Znojmo.

Lad. Konvertor Tesla 4952A–b. P. Voříšek, Na dlouhých 25, 312 06 Plzeň 12.

Miniat. jap. mf (460 kHz) – 2 sady: AR kompl. roč. 70–73, č. 1, 2, 3, 4/74; Krystal 26635 MHz. Ing. J. Staněk, Heyrovského 1577, 708 00 Ostrava 4.

DU10, DMR5 nebo MP80 rozs. 0 až 100 µA Vlad. Malý, Divišova 596, 251 61 Uhřetěves.

AR 1, 2, 3, 5/73; 4/74; RK 1, 2/73. F. Bůžek, Kosmonautů 191, 530 09 Pardubice.

„Tesla Color“ z 1. série t. j. so 6 kanál. voliči může být i pokazený i bez obrazovky, za primeranú cenu. Ján Stuchlý, 932 01 Čalovo 1233.

Perlickový termistor 14NR15 (s odp. 80 až 100 kΩ), jen bezvadný (100). Boh. Unger, 261 01 Příbram 1/175.

PU120 alebo AVOMET. R. Hučko, Zápotockého 85/2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.

EZ6, MwEc, DU10 poškozený, Z1081, Z571M, písemně popis, cena. Vlček, Koněvova 249, 130 00 Praha 3.

Keramikový filtr SFW (SFG): 10,7 MA, varikapy KB105G kvartál nebo jakost. náhradu. M. Karban, Jerevanská 5, 100 00 Praha 10, tel. 73 28 01.

RŮZNÉ

Nabízím 21 ročníků AR komplet nevázané od r. 1955 do r. 1975. Ročník à 25 Kčs, i některá starší čísla, případně další radioamatérskou literaturu. M. Zelinka, 513 01 Semily 62.


Geofyzikální ústav ČSAV, Ionosférická observatoř v Panské Vsi u Dubé, PSČ 471 41, okr. Česká Lipa, hledá pro příjem a zpracování telemetrie z družic (s užitím minipočítače) 1 technika – inženýra (slaboproud – počítače), 1 operátora – absolventa PSŠE, příp. i SVVŠ. Nabídky na shora uvedenou adresu.

VÝMĚNA

X – taly 100 kHz až 30 MHz za číslicové IO. Fr. Sýkora, Volšovská 859/2, 342 01 Sušice.


IDEÁLNÍ STAVEBNÍ PRVEK

pro elektroniku
a přesnou mechaniku

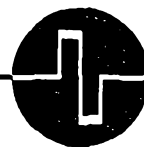


KOVOVÉ PŘÍSTROJOVÉ KNOFLÍKY

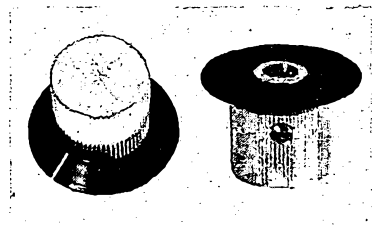K 186 a K 184
na hřídele $\varnothing 6$ a 4 mm



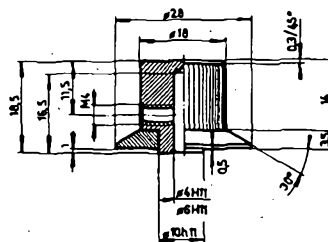- pro přístroje HIFI-JUNIOR
- pro elektronická měřidla
- pro mechanické aplikace
- pro jiné zesilovače a tunery
- pro amatérské experimenty
- náhrada nevhodných knoflíků



Základní těleso z polomatného legovaného hliníku má vroubkovaný obvod pro lehké, ale spolehlivé uchopení. Robustní stavěcí šroub M4 zajišťuje pevné spojení bez prokluzu i na hladkém hřídeli bez drážky. Ani při silovém utažení knoflík nepraská, jak se to stává u výrobků z plastických hmot. Zvýšená středová patka se opírá o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem černého kónického indikačního kotouče. Bílá ryska na kotouči (je o 180° proti šroubu) tak umožňuje snadno a bez paralaxy rozeznávat nastavenou informaci. Moderní, technicky střizlivý vzhled a neutrální kombinace přírodního hliníku s černou a bílou dovolují použít tyto knoflíky v libovolně tvarovaném i barevném prostředí.

MALOOBCHODNÍ CENA ZA 1 ks:

13,70 Kčs

Prodej za hotové i poštou na dobírku.

Prodej za OC i VC (bez daně). Dodací lhůty:

Do 200 ks ihned ze skladu, větší počty a prodej za VC na základě HS.

obchodní označení	určeno pro hřídel	číslo výkresu	číslo jednotné klasifikace
K 186	$\varnothing 6$ mm	992 102 001	384 997 020 013
K 184	$\varnothing 4$ mm	992 102 003	384 997 020 014




ELEKTRONIKA

podnik ÚV Svazarmu
Ve Smečkách 22, 110 00 Praha 1

telefon: prodejna 24 83 00
odbyt (úterý a čtvrtek): 24 76 73
telex: 121601

služby TESLA

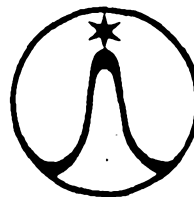

nabízejí

SOUČÁSTKY a měřicí přístroje

PRO PODNIKY A ORGANIZACE prodej za velkoobchodní ceny — na faktury. Pište nebo navštivte tato oddělení:

• Praha 1, Karlova ul. 27 (roh Malého nám.), tel. 26 21 14.

Radiomateriál: potenciometry, kondenzátory, odpory.

Měřicí přístroje pro elektroniku — tel. 26 29 41.

• Praha 2, Karlovo nám. 6 (Václavská pasáž), tel. 27 28 51-8, linka 329. Vakuová technika a polovodiče: obrazovky, elektronky, diody, tyristory, diaky, triaky, tranzistory a integrované obvody.

PRO JEDNOTLIVCE — RADIOAMATÉRY A KUTILY, ale i pro podniky a organizace prodej též za maloobchodní ceny, za hotové, šeky a faktury. Široký sortiment součástek a náhradních dílů obdržíte ve specializovaných prodejnách TESLA:

• Praha 1, Martinská 3 • Praha 1, Dlouhá 36 • Pardubice, Palackého 580 (i na dobírku) • Hradec Králové, Dukelská 7 • Č. Budějovice, Jirůvova 5 • Plzeň, Rooseveltova 20 • Cheb, tř. ČSSP 26.