

AMATÉRSKÉ RADIO	
NOSITEL VYZNAMENÁNÍ ZA BRANNOU VÝCHOVU I. a II. STUPNE	
ČASOPIS PRO ELEKTRONIKU A AMATÉRSKÉ VYSÍLÁNÍ ROČNÍK XXXIII (LXIII) 1984 • ČÍSLO 7	
V TOMTO SEŠITĚ	
Náš interview	241
Celostátní seminář k číslicové a mikropočítačové technice v zájmové organizované činnosti SSM a PO SSM	243
AR svazarmovských ZO	244
AR mládeži	246
R15 (Integra 1984)	247
Akustický spínač	247
Jak na to?	249
Čtenáři se ptají	250
Přehled blízkých vysílačů	250
AR seznamuje s měřicími přístroji	251
UNI 21 a UNI 11e	251
Minipřijímač Khour	252
Směšovače pro VKV s FET	256
AR k závěrům XVI. sjezdu KSC — mikroelektronika (školský mikropočítač, Pipající hrací kostka, Výpočetní technika na středních školách po roce 1984; Mikropočítače v MLR, Forth, Simulační program SIM 80/85)	257
Videomagnetofony (dokončení)	265
Dvojkanálový osciloskop (pokračování)	268
Zajímavá zapojení ze světa	273
QRPP transceiver Kolibřík (dokončení)	274
AR-branné výchově	275
Četli jsme, Inzerce	277

AMATÉRSKÉ RADIO ŘADA A

Vydává ÚV Svazarmu (tiskové oddělení), Opletalova 29, 116 31 Praha 1, tel. 22 25 49, ve Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7. Šéfredaktor ing. Jan Klábal, zástupce Luboš Kalousek, OK1FAC. Redakční rada: Předseda: ing. J. T. Hyán, členové: RNDr. V. Brunnhofer, OK1HAQ, V. Březák, OK1DDK, K. Doležal, OK1DY, ing. O. Filippi, V. Gazda, A. Glajc, OK1GW, M. Háša, Z. Hradský, P. Horák, J. Hec, OK1RE, ing. J. Jaroš, ing. F. Králík, RNDr. L. Kryška, J. Kroupa, V. Němec, ing. O. Petráček, OK1NB, ing. F. Smolík, OK1ASF, ing. E. Smutný, ing. M. Šredl, OK1NL, doc. ing. J. Vackář, CSC, laureát st. ceny KG, J. Vortlíček. Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, ing. Klábal, 354, Kalousek, OK1FAC, ing. Engel, Hofhansl, 353, ing. Myslík, OK1AMY, Havlík, OK1PFM, I. 348, sekret. M. Trnková, I. 355. Ročně vyjde 12 čísel. Cena výtisku 5 Kčs, pololetní předplatné 30 Kčs. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném podá a objednávkou přijímá každá administrace PNS, pošta a doručovatel. Objednávky do zahraničí vyřizuje PNS — ústřední expedice a dovoz tisku Praha, závod 01, administrace vývozu tisku, Kačková 9, 160 00 Praha 6. V jednotlivých ozbrojených sil Vydavatelství NAŠE VOJSKO, administrace, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1. Tiskové NAŠE VOJSKO, n. p. závod 8, 162 00 Praha 6-Ruzyně, Vlastina 889/23. Inzerce přijímá Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-7, I. 294. Za původnost a správnost příspěvku ručí autor. Redakce rukopis vrátí, bude-li vyžádán a bude-li připojena frankovaná obálka se zpětnou adresou. Návštěvy v redakci a telefonické dotazy po 14. hodině. C. indexu 46 043.

Rukopisy čísla odevzdány tiskárně 28. 4. 1984
Číslo má vyjít podle plánu 18. 6. 1984

© Vydavatelství NAŠE VOJSKO, Praha

NÁŠ INTERVIEW



s Miroslavem Hášou, vedoucím Střediska pro mládež a elektroniku Centra pro mládež, vědu a techniku ÚV SSM, a Štefanem Kratochvílem, vedoucím odborným referentem Střediska, o mládeži a elektronice.

Přesně před rokem byl v AR s vámi interview při příležitosti založení Střediska pro mládež a elektroniku, v němž jste uvedli plán činnosti Střediska. O nutnosti rozvíjet mikroelektroniku a výpočetní techniku, o jejich nezbytnosti pro další rozvoj naší společnosti jednalo od té doby i 8. plenum ÚV KSC. Jak se vám daří realizovat plánovanou činnost?

Středisko začalo pracovat začátkem února 1983. Interview pro AR jsme připravovali asi 3 měsíce poté, v té době jsme měli určité představy, co a jak dělat, ty byly uvedeny v interview. Ukázalo se, že některé z nich lze splnit celkem bez problémů, jiné pouze s potížemi a jiné prakticky nikoli — alespoň ne v termínech, které jsme plánovali. Domníváme se však, že k určitému pokroku v činnosti mládeže v elektronice došlo a že tento pokrok je do jisté míry i zásluhou činnosti Střediska.

Prvním úkolem Střediska, podle plánu jeho činnosti, je seznamovat mladou generaci s možnostmi mikroelektroniky a jejím nasazením v národním hospodářství. Jak plníte tento konkrétní úkol?

Uvedený úkol plníme zhruba čtyřmi způsoby: pořádáním výstav nebo spoluúčastí na výstavách, pracujeme přímo s mládeží v kroužcích, společně

se stanicí mladých techniků v Praze ověřujeme metodiku, a konečně vyvíjíme (nebo usměrňujeme) vývoj různých pomůcek a získáváme ke spolupráci na metodice další zájemce.

Začneme trochu ze široka. První částí tohoto úkolu je rozšíření číslicové techniky, mikropočítačů a jejich aplikací do oblasti zájmové činnosti mládeže. K tomu je třeba koncepce. Naše koncepce je shrnuta do programu Mikroelektronika SSM a zahrnuje nejenom výchovu mladých odborníků, ale určuje i směry a vymezuje prostor pro přímou spolupráci s výzkumnými pracovišti a výrobními závody.

Ovšem k rozvíjení zájmové činnosti je třeba materiálního, metodického, prostorového zajištění včetně zabezpečení vedoucích zájmové činnosti.

V současné době evidujeme přes 300 vedoucích zájmových útvarů, z nichž mnozí jsou aktivními členy Svazarmu. Pro tyto vedoucí pořádáme při příležitosti předávání mimotolerančních součástek krátký seminář, kde si vzájemně předáváme zkušenosti z přímé práce s dětmi. O materiálním zabezpečení součástkami se zmíníme později. Středisko pro mládež a elektroniku ÚV SSM se zúčastnilo odborně zaměřených výstav, např. na doprovozních akcích výstavy Společně v elektronice (v klubu Aurora českého ÚV SCSP), kde připravilo soutěž v programování a tematické odborné přednášky včetně besed s našimi předními odborníky pod názvem Jak to dělám já, zajišťovalo expozici SSM na výstavách Elektronizace a automatizace '83 (Park kultury a oddechu JF) a Elektronizace '84 v Bratislavě, na nichž zřídilo metodické a konzultační středisko pro organizovanou zájmovou činnost v oblasti číslicové techniky a mikropočítačů. Společně s ing. Tomášem Smutným (602. ZO Svazarmu)



Miroslav Háša (vpravo) a Štefan Kratochvíl

se Středisko zúčastnilo soutěže Mladého světa a TKM ve skládání Rubikovy kostky a na výstavě Mladý módní tvůrce v Liberci jsme jak v roce 1983, tak v letošním roce předvedli možnosti mikropočítačů.

Byli jsme také při prvním optoelektronickém přenosu televizního signálu (přes Karlův most, přenos zabezpečovali pracovníci VÚST A. S. Popova a ČSTV). Štefan Kratochvíl při té příležitosti propojil dva mikropočítače PMD85 pomocí optovyslačů a přijímačů z VÚST A. S. Popova a optokabelu, takže přes historický Karlův most se poprvé „sypala optoelektronická data“.

Pokud jde o přímou práci s mládeží, vedou pracovníci Střediska zájmové útvary, jejichž činnost je věnována základům číslicové techniky, aplikacím mikroelektroniky a mikropočítačové technice; tato práce slouží k ověřování metodiky a sběru praktických zkušeností z vedení zájmových útvarů. Stejněmu účelu sloužilo i letní soustředění dětí, zajímavých se o číslicovou techniku, na němž vedl oddíl mladých elektroniků pracovník Střediska Petr Řezáč, a středoškolský pracovní tábor, tematicky zaměřený na výpočetní techniku. Na základě získaných zkušeností vytvořili pracovníci Střediska základní metodiku práce v zájmových útvarech, zaměřených na nejprogresivnější část elektroniky — číslicovou techniku. V rámci této metodiky byla vytvořena i perspektivní řada mimotolerančních součástek pro organizovanou zájmovou činnost. K tomu bychom chtěli uvést, že se Středisku podařilo zabezpečit pravidelný přísun mimotolerančních součástek v rámci dohody mezi ÚV SSM a FMEP a poskytovat je kroužkům, a to diodami počínaje a mikroprocesory a pamětmi konče. To umožňuje i vznik dalších kroužků tam, kde dosavadní možnosti získání materiálu pro činnost byly minimální. Součástky jsme zatím poskytovali každému, kdo se o ně přihlásil. Je však samozřejmé, že kontrolujeme a budeme kontrolovat, jak se kde součástky používají, proto budeme zájmové kroužky navštěvovat společně s novináři. Pro novináře máme připraven seznam zájmových kroužků a jejich vedoucích, jejich adresy a časový rozvrh činnosti. Mimotoleranční součástky jsou tedy prostředkem k zájmové činnosti, nikoli cílem. Poskytováním součástek a metodiky plníme poslední body prvního úkolu Střediska.

Všechny zájmové útvary získají postupně a v dostatečné míře především číslicové integrované obvody pro začátek činnosti v tomto oboru mikroelektroniky. Zatím jsme předali přes 88 000 součástek 145 zájmovým útvarům. Předpokládáme, že tento zájem jak vedoucích, tak i mládeže, proto společně s KV SSM zakládáme Krajská střediska pro mládež a elektroniku SSM, v některých okresech vznikají Okresní střediska pro mládež a elektroniku a jako houby po dešti vznikají kluby mikroelektroniky SSM hlavně na vysokých školách. Největší radost můžeme mít z klubu mikroelektroniky SSM při katedře matematiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Účastnil jsem se vámi pořádaného semináře v Říčkách, který přispěl k vyjasnění otázek kolem využívání mikropočítačových systémů v organizované zájmové činnosti SSM a PO SSM (viz článek v tomto čísle AR). Co k tomu můžete říci?

V současné době je v otázce mikropočítačů v organizované zájmové činnosti jasno: pro tuto činnost doporučujeme jako řídicí počítač JPR-1 (SAPI I), jako osobní počítač PMD 85 a jako školní počítač PMI 80. Při rozhodování, jaké typy zvolit v jednotlivých kategoriích, hrála svoji roli mimo technickou úroveň řešení i technologie výroby a tím i množství, které jsou schopny výrobní organizace dodat do prodeje. V neposlední řadě hrálo roli i to, že jsme s konstruktéry vybraných mikropočítačů ve styku a snažíme se přispět zkušenostmi z práce s mládeží. Díky FMEP jsme získali již několik mikropočítačů PMD 85, jimiž chceme vybavovat krajská střediska pro mládež a elektroniku, která budou aktivní a která budou vykazovat úspěšnou činnost. Zbývá jen dopracovat vhodnou metodiku pro využívání mikropočítačů, něco na způsob seriálu Mluvíte počítačsky?, který vychází ve VTm.

Vůbec se domníváme, že jednou z nejdůležitějších věcí, které se musíme věnovat, je metodika činnosti, proto jsme např. k metodické pomoci především začínajícím kroužkům zakoupili 50 kompletů svazarmovského interaktivního kursu číslicové techniky, o němž byli čtenáři AR informováni např. v č. 5 řady A na str. 164. Kromě toho jsme vypracovali základní metodiku pro zájmové útvary mládeže v oblasti číslicové techniky a základů kybernetiky, podklady pro zhotovení jednoduché zobrazení jednotky KYBER TV a dále např. příklady a zábavná zapojení pro stavebnici KYBER 1.

Druhým vaším úkolem je prosazovat výsledky práce mladé generace proti technickému a administrativnímu konzervatismu, za pokrokové metody a technologie. Jak plníte tento úkol?

Výsledky naší práce v tomto směru by měly být nejzřejmější z letošní výstavy ZENIT, která se letos koná v Praze. Středisko bude mít na Zenitu svoji expozici, další expozice budou mít Stanice mladých techniků, ale i první Krajské středisko pro mládež a elektroniku SSM atd. Koncem října uspořádáme konferenci na téma Mikroelektronika SSM, a to jednak pro vedoucí kroužků, zabývajících se technickým vybavením (nebo řešením) mikropočítačů, jednak pro vedoucí kroužků, zabývajících se programováním a dále pro mládež — členy i nečleny kroužků — zajímaví se o otázky mikroelektroniky. Přitom se snažíme, aby se na Zenit dostalo skutečně to nejzajímavější a nejlepší z prací mladých techniků, kromě jiného i výrobky, které se nedostaly na brněnský veletrh, protože nesplňovaly podmínku, že je bude nějaký závod nebo podnik sériově vyrábět. Snahou prostě je, aby se Zenit stal přehlídkou umu a dovedností naší mládeže, aby se na něm objevilo co nejvíce netradičních a pokrokových

výrobků a zařízení, řešených a zhotovených pokrokovými metodami a technologiemi.

V plánu máte i vytvořit podmínky pro mezinárodní spolupráci ve výchově mladé generace techniků, využívající zahraničních zkušeností apod. Jak plníte tento úkol?

V tomto směru jsme příliš nepokročili, i když se objevila první vlna — na výstavě Elektronika v Bratislavě jsme navázali kontakt s pracovníkem bulharské akademie věd, který je v současné době na stáži v ČSSR. Bulharská akademie věd má k dispozici prototyp stolního robota (ROBKO II), který je řízen bulharským mikropočítačem a určen k výuce a výchově odborníků v robotice, umožňuje praktické seznámení se se základy a možnostmi robotiky. Chtěli bychom proto, aby byl robot (i ostatní podobné přístroje a pomůcky) vystaven na Zenitu, a vyměňovat si s bulharskými konstruktéry zkušenosti z robotiky a elektroniky. Snad se nám to podaří, byl by to dobrý vklad do banky vědomostí a zkušeností, kterou chceme založit.

Centrum pro mládež, vědu a techniku ÚV SSM, jehož je Středisko součástí, připravilo společně s CKM program tematických zájezdů za vědou a technikou na mezinárodní veletrhy, sympozia a za zajímavými lidmi. Tyto zájezdy jsou určeny hlavně pro mladé lidi, kteří chtějí srovnávat výsledky své práce s výsledky vědy a techniky ve světě, s výsledky práce jiných odborníků.

Můžete pohovořit i o tom, co se vám zatím nedaří?

Nedaří se především plnit dohodu s koncernem TESLA-ELTOS, jejímž obsahem je uspokojování požadavků kroužků a klubů dohodnutým sortimentem aktivních, ale především pasivních součástek. Zjišťujeme (viz i dopis čtenáře z Brna v AR A6), že přes dohodu o minimu součástkového sortimentu pro oblast číslicové techniky je situace na trhu součástek velmi špatná.

Uzavřeli jsme i dohodu s FMEP, že budeme vyvíjet, testovat a prototypově ověřovat stavebnice pro mládež — ukazuje se však, že k této činnosti nemáme zatím ani čas, ani schopné spolupracovníky-konstruktéry. Existuje zatím jen jedna výjimka — nová stavebnice Logitronik 02, kterou vyrábí družstvo Jesan z Jeseníku, a která již nese označení: Doporučeno Centrem pro mládež, vědu a techniku ÚV SSM, což je označení, kterým chceme označovat polytechnické stavebnice, které vytvoří metodickou řadu pro výuku a výchovu mladých odborníků.

Vy oba jste členy Svazarmu, 602. ZO v Praze. Jak tohoto faktu využíváte ve své práci? Uvažujete o spolupráci Střediska a Svazarmu a na jaké úrovni?

Co nejširší spolupráci mezi všemi organizacemi, které se zabývají výchovou mládeže vidíme jako jedinou možnou cestu do budoucna. Naši snahou je zabezpečit pro mládež, ať již organizovanou kdekoli, možnost získat prostředky k činnosti bez nutnosti

Celostátní seminář k číslicové a mikropočítačové technice v zájmové organizované činnosti SSM a PO SSM

Středisko pro mládež a elektroniku Centra pro mládež, vědu a techniku ÚV SSM pořádalo ve dnech 13. až 18. 2. v Říčkách zajímavý seminář k zajištění připravovaného programu Mikroelektronika SSM. Tento program je součástí Programu přípravy a začleňování dětí a mládeže do vědeckotechnického rozvoje, vypracovaného na základě usnesení předsednictva vlády č. 220. V rámci programu Mikroelektronika SSM budou v jednotlivých krajích zřízena Krajská střediska pro mládež a elektroniku. Tato střediska vzniknou především v organizacích, které budou mít výborné výsledky v přímé práci s mládeží, a které si vytvoří, nebo mají předpoklad si vytvořit informační a organizační zázemí. Krajská střediska by měla převzít záruku nad rozvojem mikroelektroniky mezi mládeží v kraji, měla by pomoci řešit informační, prostorové, metodické a kádrové otázky a distribuovat mimotoleranční součástky do zájmových organizací v kraji. Budou tedy plnit tyto úkoly: evidovat vznik zájmových útvarů, a klubů mikroelektroniky SSM v kraji, vést přehled o vedoucích zájmových útvarů vedoucích klubů mikroelektroniky SSM a o úspěšných mladých lidech z oblasti mikroelektroniky, vytvářet vlastní metodické zázemí a konečně vytvářet systém zpětných informací o výsledcích práce v zájmových útvarcích a o využívání jim poskytovaných mimotolerančních součástek. Krajská střediska se budou podílet dále na zakládání klubů mikroelektroniky SSM, a to při skupinách PO SSM, při základních organizacích SSM na středních školách a v podnikcích. Prvním krajským střediskům budou poskytnuty ještě v tomto roce osobní mikropočítače PMD-85, monitory a kazetové magnetofony, mimotoleranční součástky pro organizovanou zájmovou činnost v kraji, včetně mikroprocesorů a pamětí, metodické návody a pokyny pro práci s číslicovou technikou a mikropočítači a jejich vedoucí budou proškoleni.

O celé této problematice se zmiňujeme podrobně proto, že je to, podle našeho, první reálný program v oblasti mikroelektroniky a výpočetní techniky v rámci organizované zájmové činnosti. Protože víme, že ve Svazarmu se teprve začíná rozvíjet činnost v odbornosti výpočetní technika, upozorňujeme na možnost, využít v rámci dohody

Svazarm-SSM (dokument Hlavní úkoly orgánů a organizací SSM a Svazarmu po II. sjezdu SSM a VI. sjezdu Svazarmu v branné výchově mládeže z roku 1979, dále usnesení III. sjezdu SSM a VII. sjezdu Svazarmu) skutečnosti, že ZO Svazarmu může požádat o patronát místní skupinu SSM a tak se podílet na programu Mikroelektronika SSM se všemi výhodami i povinnostmi, které z toho vyplývají.

Vraťme se však alespoň ve stručnosti k semináři, který byl jedním z prvních kroků v realizaci programu Mikroelektronika SSM. Na seminář byli pozváni zástupci jednotlivých krajů, kteří byli vybráni k tomu, aby založili nebo pomohli založit krajská střediska pro mládež a elektroniku SSM. Seminář měl celkem 25 účastníků, přednášeli na něm M. Háša a Š. Kratochvíl z ÚV SSM, Petr Novák, ing. R. Pecinovský a P. Bartovský ze 602. ZO Svazarmu v Praze (to je mj. organizace, která pořádá interaktivní kurs číslicové a výpočetní techniky, o němž jsme přinesli zprávu v AR A5/84 na str. 164). Program semináře byl velmi bohatý, kromě jiného pracovali účastníci i na konstrukcích zařízení číslicové techniky s využitím univerzálních destiček ke stavbě elektronických obvodů, které dostali všichni účastníci výše zmíněného interaktivního kursu k dispozici, a které by měly sloužit v kroužcích spolu s mimotolerančními součástkami nejen pro práci s dětmi na konkrétních výrobcích, ale i ke konstrukci periferních zařízení, měřicí techniky apod.

Kromě přednášek (strukturované a modulární programování, technické vybavení mikropočítačů, metodické vedení zájmových útvarů, historie a vývoj programovacích jazyků výpočetní techniky, čs. představitelé jednotlivých kategorií mikropočítačů apod.) byla na programu i praktická konstrukční činnost, o níž jsme se zmínili a praktická činnost na mikropočítačích, jichž bylo k dispozici 13 kusů a to všech nejčastěji se vyskytujících typů tuzemských i zahraničních.

Vzhledem k tomu, že mikroelektronika a výpočetní technika především mládeže zůstává a musí zůstat středem pozornosti nás všech, věnujeme se této problematice i v rubrice Náš interview.

—ou—

čekat na nějaké dotace či jinou pomoc „shora“, viz například účet iniciativy mládeže. Proto jsme poskytovali a poskytujeme mimotoleranční součástky každému, kdo se přihlásil. Chceme totiž, aby se kolem jednoho zkušeného soustředili všichni, kteří mají zájem a nemají možnosti, kteří nevědí jak na to, kteří nevědí čím a s čím začít a jak pokračovat. A opět zdůrazňujeme — nezáleží na tom, jsou-li ve Svazarmu či v SSM či v jiné organizaci, SSM v tomto případě bude aktivně podporovat tuto činnost. Je však samozřejmé, že od všech požadujeme jedno — musí přijmout naše „pravidla hry“, musí mít výsledky, musí být činní. Neuzavíráme se v žádném směru jakémukoli druhu

spolupráce, sdruží-li se totiž prostředky na činnost, lze samozřejmě pořídit více tolik potřebných přístrojů, zařízení, součástek.

Kromě toho především ve Svazarmu je množství velmi schopných konstruktérů s bohatými zkušenostmi a tam, kde spolupráce Svazarm-SSM již funguje delší dobu, ukazují se výsledky, jichž by pravděpodobně bez této spolupráce ani jedna organizace sama o sobě nedosáhla. Příkladem mohou být Stanice mladých elektroniků v Příbrami, MDPM v Karlových Varech atd.

Pokud jde o nás dva konkrétně, ve dne jsme v práci, „v noci“ ve Svazarmu. Jsme například i spoluautory výše

Všem čtenářům Desky s plošnými spoji

konstrukcí, zveřejněných v AR, zasílá výhradně na dobírku

**Radiotechnika,
podnik ÚV Svazarmu
expedice plošných spojů
Žižkovo nám. 32
500 21 Hradec Králové**

Na této adrese si můžete písemně objednat všechny desky plošných spojů sérií L až S (zatím s výjimkou desek dvoustranných). Objednávky píše na korespondenčním listku a uvádějte pouze označení desky, nikoliv název přístroje ani odkazy na AR. Došlé objednávky nejsou z kapacitních důvodů potvrzovány, ale všechny jsou průběžně (max. do tří měsíců) vyřizovány.

Kromě toho si můžete desky s plošnými spoji (ne starší než z posledních dvou až tří ročníků AR) zakoupit osobně v prodejně podniku Radiotechnika:

**Radioamatérská prodejna
Budečská 7
120 00 Praha 2; tel. 25 07 33**

Článek o pražském radioamatérském semináři, ohlášený v AR 6/84 (s. 206) je zařazen do AR 10/84.

**Pobočka CSVTS elektrotechnické
fakulty ČVUT Praha 6, Suchbátarova 2, tel. 32 63 25, pořádá v září 1984 celostátní kurs**

**OBVODY LSI PRO DISKRÉTNÍ
ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU VE
SDĚLOVACÍCH SYSTÉMECH**

Technika diskretního zpracování signálů ve sdělovacích systémech využívá nových obvodových řešení a výsoce efektivních způsobů integrace funkcí a prvků v obvodových subsystémech. Záměrem krátkodobého kursu je shrnutí nejnovějších poznatků a zkušeností a jejich předání odborníkům v praxi. Jde zejména o problematiku vzorkování signálů, číslicovou filtraci a multiplexní systémy. Veliká pozornost je věnována praktické obvodové realizaci. Odbornými garanty kursu jsou ing. Petr Moos, ČSc., z kat. teorie obvodů FEL ČVUT a ing. Jiří Pomičálek, ČSc., k. p. TESLA Strašnice. Informace o kursu podá E. Šejdová, sekretariát pobočky CSVTS—FEL, tel. 32 63 25.

vzpomínaného interaktivního kursu číslicové techniky. Naším cílem je splnit program Mikroelektronika SSM, který vychází ze závěrů 8. pléna ÚV KSČ a dalších dokumentů — při jeho plnění je třeba zapomenout na všechny lokální, skupinové a jiné zájmy, je třeba spojit všechny síly a prostředky bez ohledu na to, z jakého zdroje pocházejí.

Děkuji za rozhovor.

Připravil L. Kalousek



NA POČESÍ

40. výročí SNP

RADIOAMATÉRSKÝ KRÁTKOVLNÝ ZÁVOD

Rada rádioamatérstva SÚV Zväzarmu vyhlasuje so súhlasom RR ÚV Zväzarmu celoštátnu krátkodobú súťaž pri príležitosti osláv 40. výročia SNP. Súťaž sa uskutoční vo forme krátkovlnného závodu v deň osláv SNP.

Súťažné podmienky

Závod sa môžu zúčastniť všetky rádioamatérske stanice z ČSSR. Závod je rozdelený do dvoch etáp, každá v trvaní 1 hodiny dňa 29. augusta 1984 (streda).

Druh prevádzky: len CW

Pásmo: 3,5 MHz (segment 3540 až 3600 kHz)

1,8 MHz (segment 1860 až 1950 kHz)

Etapy: 29. 8. 1984.

I. etapa: 19.00 až 19.59 UTC.

II. etapa: 20.00 až 20.59 UTC

(Minimálna doba prevádzky v jednom pásme je 10 minút.)

Bodovanie: QSO v pásme 3,5 MHz 1 bod, QSO v pásme 1,8 MHz 2 body.

S každou stanicou v každej etape možno nadviazať 1 QSO.

Násobiče: Násobičom je každá stanica v okrese Banská Bystrica; ďalšími násobičmi sú okresy (iba 1x): Bardejov, Čadca, Dolný Kubín, Humenné, Košice-vidiek, Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Poprad, Povážska Bystrica, Prešov, Nitra, Rožňava, Topoľčany, Trenčín, Trnava, Vranov, Zvolen, Žiar nad Hronom a Žilina.

Výzva: násobičové stanice — CQ OK DE... ostatné stanice — CQ SNP TEST DE

Súťažný kód: Stanice z násobičových okresov: RST, poradové číslo spojenia od 001 a skratka okresu podľa zoznamu okresných znakov pre rádioamatérsku prevádzku (napr. Banská Bystrica = JBB). Ostatné stanice: RST + číslo spojenia od 001.

Kategórie: A — jeden operátor — obe pásma

B — jeden operátor — jedno pásmo

C — stanice OL

D — kolektívne stanice

E — rádiu poslucháči

Výsledok: Súčet bodov za spojenia z jednotlivých pásiem sa vynásobi súčtom násobičov z jednotlivých pásiem.

Násobičové stanice budú hodnotené v celkovom poradí spoločne s ostatnými stanicami.

Denníky: Pri účasti vo viacpásmovej kategórii sa vypisuje denník vzlášť za každé pásmo v predpísanej úprave (UTC, celý volací znak protistanice, vyslaný a prijatý kód, vyznačené násobiče, body za QSO, duplicitné spojenia a čestné prehlásenie; čestné prehlásenie v kategórii D musí byť podpísané vedúcim operátorom alebo jeho zástupcom. Denníky odoslať do 12. 9. 1984 vyhodnocovateľovi závodu na adresu: Ján Pinka, OV Zväzarmu, Partizánska cesta 65, 974 00 Banská Bystrica (obálku označte „40 SNP“).

Odmeny a diplomy: První traja v každej kategórii obdržia diplomy od vyhodnocovateľa a vecné ceny od oddelenia elektroniky ÚV Zväzarmu. Pri účasti nad 15 staníc v kategórii obdržia diplom prví piati.

Vyzývame všetkých rádioamatérov z ČSSR k aktívnej účasti v závode. Prispejme aj športovými výkonmi k dôstojnému priebehu osláv SNP, významného medzníka novodobých dejín našich národov.

RR SÚV Zväzarmu



Ze sovětské Arktidy

V loňském roce se studenti Novosibirského elektrotechnického institutu pod vedením Jurije Zaruby: UA9OBA, (na snímku) zúčastnili expedice uspořádané k 50. výročí otevření Severní mořské cesty. Vysílali z různých míst pod značkou EKOKA, trasa expedice vedla rájony východní Arktidy: navštívili Pevek, Šmidtův mys a Wrangelův ostrov. Celkem navázali 4307 spojení se 102 zeměmi pro diplom R150S a se 130 oblastmi SSSR. Počasí bylo velmi nepříznivé, časté vánice a vítr o rychlosti až 40 ms⁻¹ nakonec nedovolil expedici návštěvu dalších oblastí a práci v Asijském závode, která byla původně plánovaná. Expedice byla významná ještě tím, že byla vůbec prvou expedicí do Arktidy, vysílající provozem RTTY — pracovali však i SSB a telegraficky. Pro letošní rok plánují další expedici pod značkou 4J0F na Kurilské ostrovy.

OK2-25618

Několik otázek k radioamatérským závodům na KV

(Dokončení)

Je nutné, aby operátoři kolektivních stanic byli tak dokonale anonymní účastníky závodů? Má-li se radioamatér rozhodnout k soutěžení pod značkou kolektivní stanice, vzdává se možnosti prokázat vlastní aktivitu a schopnosti. V radioklubech pracuje nemálo operátorů, kteří z nejrůznějších důvodů mohou soutěžit a soutěží jenom pod značkou klubu. Jejich jména a značky či pracovní

čísla jsou za stávající praxe nanejvýš důkladně „utajeny“. V zásadě by ale bylo možné, aby byla oceněna i jejich provozní zručnost. Třeba tak, že bodovým hodnocením v závodech by byl vyjádřen počet navázaných spojení a násobičů za jednotku času účasti operátora v závodech, přičemž u stanic jednotlivců by se zásadně započítala celá doba závodu, u operátorů kolektivních stanic skutečný podíl na účasti operátora stanice v daném závode. To by sice vneslo do hodnocení nejen jeden sporný moment a vyžádalo si i řadu dalších úprav soutěžních podmínek, ale umožnilo by se tak určité žádoucí porov-

nání schopností všech zúčastněných operátorů bez ohledu na to, zda provozují vlastní či kolektivní stanice. Operátoři kolektivních stanic tak či tak přinášejí v provozu určitou oběť společné věci na úkor vlastní sportovní prestiže. Nezasloužili by si také za to pozornost a ocenění? Není právě zde jeden z důvodů aktivity kolektivních stanic nepřiměřeně malé s ohledem na prostředky vynaložené na jejich vybavení?

Símuluje dostatečně vnitrostátní provoz? Velmi oblíbenou motivací k provozu na pásmech je možnost získání radioamatérských diplomů, a je to jedním z nástrojů, jak radioamatérské organizace stimulují provoz se stanicemi své země na pásmech. Většina československých diplomů má relativně náročnější podmínky: je to dáno známými obavami z tzv. „inflace“ diplomů. V minulosti mohli zájemci o méně náročnější diplomy žádat v zahraničí. Bylo naprosto správné, že vyhazování

Za mír a přátelství Konference I. regionu IARU 1984

Pod heslem „Za mír a přátelství“ se ve dnech 8. až 13. 4. 1984 konala v hotelu Costa Verde u města Cefalu na Sicílii konference I. regionu IARU. Československé radioamatéry zastupovali na této konferenci ing. František Šimek, OK1FSI, RNDr. Václav Vsetečka, CSc., OK1ADM, a ing. Zdeněk Prošek, OK1PG. Jejich posláním bylo realizovat závěry a navrhnout opatření, které vyplynou z dokumentu „Vyhodnocení činnosti zástupců radioamatérské odbornosti v IARU“ (srpen 1983).

V sobotu v předvečer zahájení konference se sešli zástupci bratrských organizací socialistických zemí, aby projednali otázky společného postupu při jednání konference.

V neděli v 10.30 byla konference zahájena. Přítomně přivítal L. v. d. Nadort, PA0LOU, předseda výkonného výboru I. regionu IARU. Další zdravice přednesl starosta města Cefalu p. Varzano, prezident italské radioamatérské organizace ARI p. Vollero, I8KRV a prezident sicilské oblasti M. Sardo. Se zahajovacím projevem vystoupil prezident IARU p. Baldwin, W1RU. Oficiálně konferenci zahájil náměstek ministra pošt a telekomunikací Italské republiky G. Avelone. Po volbách revizní a návrhové komise a komise volební byli účastníci konference seznámeni se situací v II. a III. regionu IARU prostřednictvím sekretářů těchto oblastí, A. Shaia, HK3DEU, a M. Fujioki, JM7UXU. Zástupce norské delegace předal předsedovi výkonného výboru vltajku I. regionu IARU.

Od nedělního odpoledne zasedaly jednotlivé pracovní skupiny, které projednávaly otázky ROB, elektromagnetické kompatibility, opatření k pomoci radioamatérům v rozvojových zemích, problematiku radioamatérských družic, udělování licencí, závodů, QSL listů atd.

Bylo toho dost a když se po pátečním plenárním zasedání, kde byly všechny výsledky jednání shrnuty, rozcházelí delegáti do svých pokojů



Delegace ČSSR při jednání konference. Zleva pplk. F. Šimek, OK1FSI, RNDr. V. Vsetečka, CSc., OK1ADM, a ing. Z. Prošek, OK1PG

s vědomím, že je doma čeká mnoho práce nejen s předáním všech poznatků z konference, ale především s realizací všech závěrů a s dalším rozpracováním v jednotlivých pracovních skupinách. Z toho, jak se podařilo závěry a návrhy sicilské konference realizovat, se budou totiž skládat účty na konferenci v Holandsku v roce 1987. Do té doby bude řídit činnost I. oblasti IARU výkonný výbor v tomto složení: předseda L. v. d. Nadort, PA0LOU, místopředseda W. Nietyksza, SP5FM, pokladník S. Barlaug, LA4ND, sekretář E. J. Allaway, G3FKM, členy výboru jsou dále M. Mondrino, YU7NQM, H. Wallcott-Benjamin, EL2BA, a R. Strömová, I1RYS.

Konference I. regionu IARU na Sicílii se stala tribunou, kde se všichni řečníci a účastníci shodli na tom, že všichni lidé — nejenom radioamatéři na celém světě — musí udělat něco pro zachování míru. — OK1FSI

Zasedání ÚŘE

Dne 21. 3. 1984 zasedala ústřední rada elektroniky. V úvodu jednání byli vyznamenáni zasloužilí pracovníci odbornosti: plk. Václav Duchek, náčelník ÚDA (Za brannou výchovu), ing. Ludvík Machalik, TESLA Rožnov, a PaedR. Blanka Hejtmánková, ZO Svazarmu Pízeň (oba Za obětavou práci — II. stupně), titul „Vzorný cvičitel“ byl udělen Ladislavu Kozderkovi a Jaroslavu Matějcevi ze ZO Svazarmu Klatovy, Miroslavu Mokřišovi z Bratislavy a doc. ing. Vlastislavu Novotnému z Brna.

Poté předseda rady ing. Č. Uher seznámil radu se závěry 2. zasedání ÚV Svazarmu. Dále byly projednány zásady metodiky hospodaření, zejména v oblasti služeb poskytovaných svazarmovskou elektronikou: nejen členům a jiným složkám ve Svazarmu, ale i složkám jiných organizací a ostatní veřejnosti. Velmi diskutovaný byl příspěvek, jak dál v jednotné branné sportovní klasifikaci v elektronice. Do klasifikace výkonnostních tříd jsou na-

vrženy výsledky dosažené v oborech: konstruktérská činnost, audiovizuální tvorba, programování výpočetní techniky a technické soutěže mládeže. Všechny čtyři disciplíny by měly mít tři výkonnostní třídy, první tři i mistrovskou výkonnostní třídu.

Dále rada projednala problematiku výpočetní techniky a její urychlený rozvoj ve Svazarmu, zejména v oblasti pořádání soutěží typu „PROG“.

Rada vzala na vědomí informační zprávu o činnosti a hospodaření 602. organizace Svazarmu, o průběhu interaktivního kursu výpočetní techniky, který tato organizace organizuje, a plnění hospodářského plánu podniku Elektronika.

Jako velmi závažný byl projednán materiál přípravy Týdne branné aktivity, který bude nedílnou součástí oslav 40. výročí Karpatsko-dukelské operace a vzniku ČSLA.

Týden branné aktivity je organizován Svazarmem v úzké spolupráci s orgány Národní fronty.

Vlastní obsah Týdne branné aktivity tvoří rozmanité branné činnosti a akce

politickovychovného, výcvikového, branně technického a branně sportovního charakteru všech složek podléhajících se na plnění úkolů JSBVO, které umožní i aktivní účast občanů; zejména dětí a mládeže.

K úspěšnému průběhu Týdne branné aktivity významně přispějí i naše kluby a základní organizace zabývající se elektronikou, a to ve dvou směrech: jednak budou organizovat samostatné akce politickovychovné a branně technické činnosti, jednak budou podle svých specifických možností zvyšovat účinnost branných akcí ostatních svazarmovských odborností a zúčastněných organizací.

Při využití všech zkušeností našich klubů a organizací jsou přínosem zejména takové akce jako výstavy tvůrčí konstruktérské činnosti, ukázky ze života klubů a organizací, přehlídky audiovizuálních programů ve školách, závodních klubech a v organizacích SSM, ukázky z klubových programů, dny — večery otevřených dveří našich dílen, kluboven, kabinetů elektroniky spojené s besedami. — JaK

pracně získaných deviz do kapes různých „také vydavatelů“ bylo zamezeno. Náhradou by se však měl stát kvalitativně bohatší domácí diplomový program. Že je o méně náročné diplomy velký zájem, ukazují řídce pořádané soutěže k získání příležitostných diplomů, jichž se zpravidla zúčastňuje několik set stanic — na rozdíl od jiných vnitrostátních soutěží. V podmínkách zájmové činnosti neexistují absolutní kritéria úspěchu; každý účastník má k činnosti jiné možnosti a podmínky, proto získání různých náročných diplomů má v jednotlivých případech neporovnatelný význam. O kvalitě diplomů svědčí jejich podmínky, nikoli množství; proto nemůže „inflace“ diplomů existovat. Stimulovat k větší aktivitě je třeba všechny stanice, ne jenom ty „lepší“. Bez motivace činnosti činnost není. Mysleme na to?

Jak je to s výkonnostní klasifikací? Ve většině sportů má výkonnostní klasifikace

(zařazování sportovců do výkonnostních tříd) velmi funkční a účelné poslání a úzkou návaznost na soutěžní činnost. Je nástrojem zajištění „fair play“, protože zaručuje, že na dané úrovni budou soutěžit sportovci porovnatelné výkonnosti, poskytuje obraz o okamžitém stavu toho kterého sportu, proto postihuje výsledky v krátkém období a jenom krátké období zařazení do VT platí, a nakonec je i oceněním a pobídkou k udržení a zvyšování dosažených výsledků. Protože je funkční, je aktivně a v plném rozsahu využívána. Také v radioamatérských sportech může a má takové výhody přinášet, ale samotný fakt, kolik je udělováno VT v práci na KV či VKV, vypovídá, jak je tomu ve skutečnosti. Bylo by třeba, aby kritéria byla stanovena v potřebné návaznosti v obou směrech na závody a soutěže, aby dokladování výsledků nebylo administrativně náročné a odrazující, aby nedocházelo k prosazování požadavků na trvalé doživotní zařa-

zení do VT, což je jednoznačně v rozporu se smyslem a posláním klasifikace, aby zde bylo mnohem více motivů k jejímu využívání. Jsou požadavky koncepčního přístupu k problémům jen frází?

Bylo zde položeno několik otázek, a lze je položit ještě celou řadu. Mělo by se o nich diskutovat a měly by se řešit. Rozpracování závěrů VII. sjezdu Svazarmu je dobrou příležitostí ke hledání odpovědí. Radioamatérství je určité stále moderní a ptažlivou zájmovou činností. Nemá ale cenu si zakrývat, že jsou ještě modernější a hlavně dostupnější, a že je třeba se s touto situací vypořádat. Jinak by totiž naše snažení nemělo ani „cenu“, ani „úroveň“.

—jiv—



Z vašich dopisů

Dostávám mnoho dopisů od začínajících radioamatérů, ve kterých mne žádají o radu nebo vysvětlení, od posluchačů a operátorů kolektivních stanic, v nichž mne seznamujete s úspěchy, kterých jste dosáhli, nebo také s potížemi, které musíte překonávat v radioklubech a kolektivních stanicích. Ze všech dopisů mám velkou radost, protože z nich vyzařuje touha po zdokonalení a snaha přispět podle svých možností k úspěšné činnosti vašeho kolektivu a k popularizaci radioamatérské činnosti v naší společnosti.

Na všechny vaše dopisy odpovídám pokud možno ihned. Denně odpovídám průměrně na dva až tři vaše dopisy. Rozhodně nemohu a nechci nechat žádný váš dopis bez odpovědi, protože si velice dobře vzpomínám na začátky své radioamatérské činnosti. Ve svém okolí jsem neměl žádného radioamatéra, který by mi pomohl překonat počáteční potíže a který by mi mohl poskytnout potřebné informace. Dopisem jsem se obrátil s prosbou o radu na některé, v té době naše nejúspěšnější radioamatéry. Na jejich odpovědi čekám bohužel dodnes.

Velikou radost mám také z velkého množství dopisů od vás, čtenářů rubriky pro mládež v Amatérském rádiu, ve kterých reagujete na obsah naší rubriky a sdělujete mi své názory a připomínky k jednotlivým problémům radioamatérské činnosti.

V těchto dnech jsem dostal dva zajímavé dopisy, které budou jistě zajímat také vás, a proto vás s částí obou dopisů seznámím.

První dopis mi poslal Miloslav Vališ, OK1-23183, z Tábora. Z jeho dopisu uvádím:

„Chtěl bych navázat na příspěvek, týkající se odesílání QSL listků a QSL agendy posluchačů vůbec, uveřejněný v minulém ročníku AR. Zdá se, že zaslání a potvrzování QSL listků mezi radioamatéry se v poslední době stává problémem, a zvláště potvrzování poslechových zpráv posluchačům. Někteří radioamatéři na poslechové zprávy posluchačům neodpovídají vůbec, i když mnohdy z nich začínal svoji radioamatérskou činnost také jako posluchač.

Již několik roků není možné zakoupit v radioamatérské prodejně QSL listky pro posluchače a tak obstarání vlastních QSL listků je pro mnohé posluchače problémem také finančním. Tím více posluchače mrzí, když na zaslání poslechovou zprávu nedostanou odpověď.

Bylo by dobré, kdyby si všichni radioamatéři uvědomili, že zaslání poslechové zprávy je jediný způsob kontaktu radioamatéra posluchače s aktivní stanicí. Jsem přesvědčen, že pro většinu posluchačů jsou QSL listky od odposlechnutých stanic velmi milým zpestřením jejich činnosti, odměnou za jejich vynaložené úsilí a z psychologického hlediska – hmatatelný výsledek. Není třeba zvláště zdůrazňovat potřebu QSL listků pro různé soutěže, žádosti o diplomy a podobně.

Někteří aktivní radioamatéři namítají, že QSL listky od posluchačů pro ně

nemají zásadní význam a jenom zvyšují jejich „administrativu“. Domnívám se, že QSL listek od posluchače má pro každou aktivní stanicí smysl při dodržování následujících podmínek:

- QSL listek je řádně vyplněn všemi potřebnými údaji,
- obsahuje objektivní údaje RS/RST skutečně odposlechnuté stanice, nikoliv „opsané“ z volání protistanice,
- z technických údajů alespoň údaj o anténě,
- relativně včasné odeslání QSL listku odposlechnuté stanici, nejpozději do jednoho měsíce.

Jsem přesvědčen, že při dodržení těchto podmínek se zvýší i zájem aktivních stanic o poslechové zprávy a počet odpovědí na ně.

Dále bych se chtěl vyjádřit k problému zaslání QSL listku na volání všeobecné výzvy. I když pro soutěže smysl nemají, domnívám se, že jsou případy, kdy jejich odeslání je odstatné. Stalo se mi totiž několikrát při poslechu v pozdních nočních hodinách, že jsem slyšel volání výzvy stanic PA, I, G a dalších, které trvalo za kolísavých podmínek několik desítek minut, a žádná stanice jim neodpověděla. Pokud zašlete QSL listek za poslech takové stanice, dotyčná stanice se alespoň dozví, i když s určitým zpožděním, že svoji výzvu nevolala marně.

Tolik z dopisu Miloslava Valíše z Tábora.

Druhý dopis jsem dostal od jednoho z našich nejúspěšnějších posluchačů, Aleše Vacka, OK2-18728, z Bílovic nad Svitavou. Týká se rovněž zaslání poslechových zpráv a jejich potvrzování. Ve svém dopisu píše:

„Chtěl bych se také vyjádřit k problému potvrzování poslechových zpráv od posluchačů. Podrobněji se zabývám šířením

elektromagnetických vln v různých pásmech. V roce 1983 jsem v rámci Mezinárodního roku komunikací a celoroční soutěže OK – maratón rozeslal přímo poštou celkem 484 poslechových zpráv československým stanicím za poslech ve všech pásmech, provozem CW, SSB a F3e. Potvrzeno jsem však dostal 294 QSL listků. Odpovědělo mi tedy pouze 60 % stanic, kterým jsem poslal QSL listek poštou. Nyní přemýšlím o tom, zda těch zbývajících 40 % stanic odpoví alespoň prostřednictvím QSL služby. Nebo snad někteří naši radioamatéři nevědí, nic o hamspiritu? Byl bych rád, kdyby si všichni radioamatéři uvědomili, že když posluchačům nepotvrdí jejich poslechovou zprávu, mohou zcela znehodnotit jejich vynaložené úsilí a navíc je odradit od další radioamatérské činnosti. Jistě by to nebylo ku prospěchu našeho vědeckotechnického, humánního koníčka, tolik prospěšného naší společnosti.

Tolik z dopisů našich úspěšných posluchačů. Budu velice rád, když se k problému potvrzování poslechových zpráv vyjádří také naši radioamatéři OK a OL a pošlou mi svoje připomínky.

Prostřednictvím naší rubriky děkuji všem radioamatérům, kteří potvrzují QSL listky na 100 % a samozřejmě nejen posluchačům.

Přeji vám příjemné prožití prázdnin a dovolené.

Těším se, že mi napíšete své zkušenosti a postřehy z návštěvy letních pionýrských táborů a z ukázky činnosti vašeho radioklubu mládeži.

Pište mi na adresu: Josef Čech, OK2-4857, Tyršova 735, 675 51 Jaroměřice nad Rokýtnou.

731 Josef, OK2-4857



SOUTĚŽ

Amatérského radia a ČUV ČSČK



Otázka č. 7

ČSN 34 2820 předepisuje, jaké požadavky a bezpečnostní předpisy musíte dodržet, chcete-li si postavit anténu, která bude křížovat ulici, silnici, veřejné prostranství nebo cizí nemovitosti:

- Podle konkrétního případu je nutno získat povolení odboru pro výstavbu MNV, správy silnic, příp. dalších organizací nebo osob, nad jejichž pozemkem anténa povede. Přitom musí být anténa vedena ve výšce alespoň 6 m nad pozemními komunikacemi.
- Každý občan má na zřízení vysílací antény právo, jakmile získá koncesi na provozování amatérské vysílací stanice. Není proto povinen svůj úmysl postavit anténu nad cizími pozemky s nikým konzultovat.
- Stavitel antény musí získat povolení ke stavbě antény u OV Sva-

zarmu, na základě kterého jsou mu majitelé nemovitostí, nad kterými anténa povede, povinni umožnit stavbu antény. Anténa musí být ve výšce alespoň 10 m nad pozemními komunikacemi.

Otázka č. 8

Při stavbě antény spadl jeden z členů kroužku z několikametrové výšky na zem. Zraněný nereaguje na oslovení a nehýbá se. Proto ostatní:

- Se zraněným nic nedělali a vyčkali příjezdu vozu rychlé zdravotnické pomoci (vůz RZP).
- Zajistili zraněnému volné cesty dýchací a uložili jej na suché části oděvu, přivolali vůz RZP.
- Raněného posadili (podepřením o strom, stěnu apod.) a vyčkali příjezdu sanitního vozu.

Podmínky této soutěže, kterou pořádá při příležitosti sjezdu ČSČK redakce AR ve spolupráci s ČUV ČSČK, najdete v AR A4/84 v rubrice AR mládeži.

PRO NEJMLADŠÍ ČTENÁŘE



INTEGRA 1984


Již po jedenácté uvítali mladí elektro-
nici z celé republiky jaro závěrečným
kolem soutěže Integra, kterou pořádá
k. p. TESLA Rožnov spolu s ČUR PO
SSM a redakcí AR. Letošní soutěž byla
o to zajímavější a slavnostnější, že byla
pořádána v roce 35. výročí založení PO
SSM a vzniku TESLA Rožnov. Ve
dnech 29. až 31. března se v re-
kreačním středisku Elektron v Pro-
střední Bečvě u Rožnova p. R. sešlo 35
finalistů soutěže — ti, kteří nejlépe
odpověděli na otázky prvního kola
soutěže, otištěné v lednu 1984 v AR
v rubrice R15. Pro zajímavost: hlavní
město (Praha) bylo zastoupeno 6 ú-
častníky, Středočeský, Východočeský,
Jihočeský a Západoslovenský kraj po
jednom účastníku, Západočeský
dvěma, Severomoravský deseti, Jiho-
moravský sedmi a konečně Středoslo-
venský šesti — proti loňskému ročníku
se soutěže zúčastnilo podstatně méně
zájemců především z Jihočeského kra-
je.

Celá soutěž proběhla jako obvykle
bez nejmenších problémů — o hladký
chod Integry se starali Jaroslav Nohavi-
ca, Rudolf Nedvěď, Věra Vachůnová
(OVVP k. p. TESLA Rožnov), ing.
Jaroslav Svačina, ing. Ludvík Machalík
(VaV k. p. TESLA Rožnov) a Václav
Roubalík, pracovník VÚ k. p. TESLA
Rožnov. Autorem teoretické části sou-
těže byl ing. Svačina a praktickou část
připravil V. Roubalík. V hodnotitelské
komisi pracovali oba autoři soutěžních
úkolů, dále ing. Machalík a za PO SSM
Zdeněk Hradský.

Teoretická část soutěže, soutěžní
test, byla zahájena v pátek po snídani.
Na zpracování testu byl povolen limit 40
minut. Pro představu o složitosti této
části soutěže jsou dále uvedeny testové
otázky — zkuste si je v daném limitu
vyřešit!

1. V roce 1984 oslavuje k. p. TESLA Rožnov
a) 25.
b) 30.
c) 35.
výročí svého vzniku.

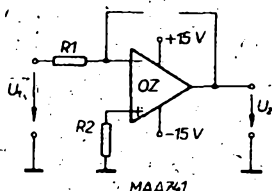2. Doplněte schéma zapojení na obrázku
o součástku ve zpětné vazbě OZ tak, aby
vzniklo schéma zapojení integrátoru.



3. Moderní číslicové integrované obvody
řady MH74ALS, vyvinuté v k. p. TESLA
Rožnov, mají typický odběr proudu ze zdro-
je (na jedno pouzdro) $I_{cc} = 1,2 \text{ mA}$. Kolik
takových IO (pouzder) lze napájet ze zdroje
s jedním stabilizátorem napětí typu MA7805
(max. výstupní proud 1 A)?

4. Co si představujete pod pojmem mikro-
procesor?




Předsednictvo soutěže Integra při závěrečném vyhodnocení. K účastníkům
soutěže promluvil i ředitel k. p. TESLA Rožnov ing. L. Minařík

5. Kolik adresových vodičů potřebuje čísl-
icová paměť s organizací 256×4 bity?
a) 6.
b) 8.
c) 10.


6. Jak velký proud teče svítící žárovkou
220 V/60 W, připojenou na jmenovité na-
pětí?

7. Charakterizujte stručně následující polo-
vodičové součástky, vyráběné koncernem
TESLA — ES:
— MDA2020
— MBA810A
— KC508
— KA261
— MH7490A

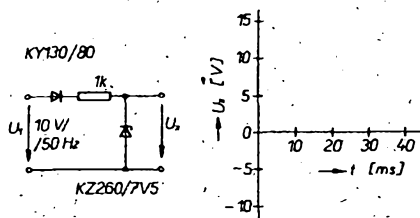8. Nakreslete průběh elektrického signálu
 U_x na výstupu obvodu podle obrázku. Vý-
stup není zatížen.



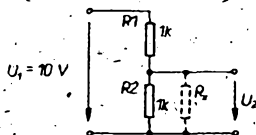9. Jaký nejmenší odpor R_x lze připojit na
výstup odporového děliče podle obrázku,
aby výstupní napětí U_2 nebylo menší než
4 V? Jinak je dělič nezatížen.



10. Jaký výsledný odpor budou mít v sérii
zapojené rezistory všech odporů z řady E6
od 1 kΩ do 10 kΩ včetně?

11. Celkový tepelný odpor polovodičové
součástky s chladičem je 2°C/W . Jakým
výkonem P_s lze tuto součástku zatížit v pro-
středí s teplotou $T_a = 20^\circ\text{C}$, nemá-li její te-
plota překročit $T_s = 70^\circ\text{C}$?

12. Doplněte pravdivostní tabulku logické
sítě podle obrázku.


Již v 9 hodin nastupovali soutěžící
k druhé části soutěže — praktické práci.
Úkolem bylo sestavit z dodaných sou-
částek na dodané desce s plošnými
spoji dvoustavový spínač k odporo-
vému čidlu (bude popsán v příštím čísle
AR). Práce na dobře vybavených pra-
covních stolicích šla rychle kupředu, takže ve
12 hodin byly všechny výrobky dohoto-
veny a překontrolovány.

Po obědě navštívila většina soutě-
žících prodejnu součástek druhé jakos-
ti a hodnotitelská komise měla plné
ruce práce, aby stihla stanovit do
večerního vyhodnocení pořadí soutě-
žících.

Večer pak na slavnostním vyhodno-
cení ze účasti ředitele k. p. TESLA
Rožnov ing. L. Minaříka a dalších
vedoucích pracovníků podniku byly
předány ceny vítězům: a všem účast-
níkům odměny. A pořadí „v číli“? Jako
první se umístil Petr Cibulka z Plzně,
jako druhý Tomáš Maliňák z Rožnova,
jako třetí Radislav Šmíd z Ostravy-
Poruby, 4. Petr Musílek z Pardubic, 5.
Vladimír Kryštof z Brna. Další pořadí: 6.
P. Čuhel z Bystřice n. P., 7. P. Hůly z Č.
Budějovic, 8. R. Halíř z Brna a Miroslav
Vasilko ze Žiliny, jako 9. J. Polách z
Havířova a Milan Vasilko ze Žiliny,
konečně na 10. místě se umístil M.
Čečrdle z Prahy.

Co napsat na závěr? K vlastní soutěži
nemáme připomínky, Integra má a vždy
měla výbornou úroveň po všech strán-
kách. Přesto anebo právě proto se
musíme vrátit k tomu, co jsme na tomto
místě zprávy o minulých ročnících
soutěže uvedli již několikrát — je velká
škoda, že podobnou soutěž buď s jinou
tematikou nebo pro jinou věkovou
kategorii (např. 16 až 20 let) nepořádá
žádný podnik nebo závod TESLA. Vždyť
kdo by mohl mít k tomu lepší podmín-
ky? A konečně — návratnost takové
investice (náklady na uspořádání sou-
těže) je již předem zaručena, i když
třeba ne přímo pro ten či onen podnik
nebo závod, tak pro celou společnost
jistě.

—OU—

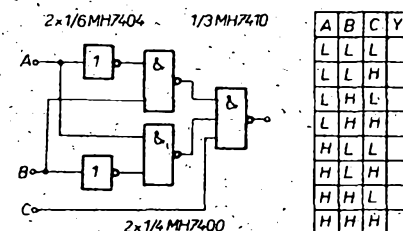

AKUSTICKÝ SPÍNAČ

Spínač řízený akustickým signálem je určen především k ovládání magnetofonů. Při určité úrovni akustického signálu (např. hovoru) sepne relé a uvede v chod posuv magnetofonu. Pokud akustický signál ustane, posuv magnetofonu se opět vypne. Citlivost zařízení, tj. akustická úroveň, při níž přístroj spíná, stejně tak jako doba, za kterou po odeznění akustického signálu přístroj opět vypíná, se nastavuje potenciometry. Zapnutý stav je navíc indikován svítivou diodou.

Celkové zapojení je na obr. 1. Signál, přicházející z mikrofonu, je zesilován

dvoustupňovým zesilovačem s možností regulace zesílení potenciometrem P1. Tranzistory T2 a T3 signál znovu zesilují a tvarují na pravouhlý průběh. Tímto signálem je nabíjen kondenzátor C6 po usměrnění diodou D2. Takto vzniklým stejnosměrným napětím jsou řízeny tranzistory T5 a T6.

Po dosažení určité úrovně řídicího napětí se tranzistory otevřou a T5 spustí časovač 555. Na výstupu časovače (vývod 3) se objeví kladné napětí, které přes diodu D4 sepne relé. Kontakty relé jsou zapojeny paralelně ke kontaktům tlačítka

PAUZA v magnetofonu. T6 zkratuje kondenzátor C7, který spolu s potenciometrem P2 určuje dobu zpožděného vypnutí. Tranzistor T6 tedy zabraňuje nabíjení C7 tak dlouho, dokud je na vstupu zařízení signál. Zmizí-li tento signál, stane se T6 nevodivým a C7 se nabíjí přes P2. Na výstupu časovače je však stále ještě kladné napětí a relé je tudíž sepnuto. Teprve když napětí na C7 dosáhne asi dvou třetin napájecího napětí, časovač překlápí a relé odpadne.

Objeví-li se během této doby na vstupu zařízení opět signál, tranzistor T6 ihned vybije C7. Zpoždění tedy bude vždy stejné a začne vždy po skončení posledního vstupního signálu.

Výstup časovače můžeme zatížit proudem až 180 mA, takže lze k němu relé připojit přímo. Deska s plošnými spoji je na obr. 2.

Připomínám, že tento akustický spínač lze použít pouze ve spojení s těmi magnetofony, u nichž je krátkodobé zastavení ovládáno elektromagneticky, jinak by bylo nutno pomocí relé zapojovat a vypořádat celý přístroj, což by nebylo technicky nejvýhodnější. Na obr. 3 je příklad spojení tohoto přístroje s magnetofonem.

Akustický spínač lze použít i pro řadu jiných příležitostí, například překročí-li hladina zvuku nastavenou úroveň, rozsvítí se nápis TICHŮ a podobně. Další možnosti využití si jistě najde každý zájemce sám.

Jamíl Hakra

Seznam součástek

Rezistory (TR 212)

R1	0,27 MΩ
R2	1,2 kΩ
R3	2,2 MΩ
R4	820 Ω
R5	3,9 kΩ
R6, R7	560 Ω
R8, R12	2,2 kΩ
R9	5,6 kΩ
R10	4,7 kΩ
R11	1 kΩ
R13	470 Ω

Kondenzátory


C1	1 μF, TE 988
C2	4,7 nF, ker.
C3	0,5 μF, TE 988
C4	33 nF, ker.
C5	100 μF, TE 984
C6, C7	50 μF, TE 984
C8	10 nF, ker.

Potenciometry



P1	1 až 2,5 kΩ, TP 280/N
P2	50 kΩ, TP 280/G

Polovodičové součástky


IO1	NE555 (BE555)
T1, T2	KC508
T3	BC177
T4, T5, T6	KSY62B
D1, D2	KA207
D3, D4	KY130/300
D5	LO1101

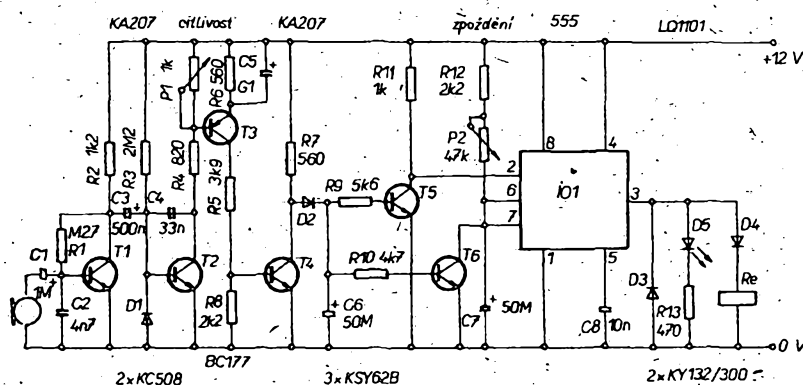

Obr. 1. Schéma zapojení

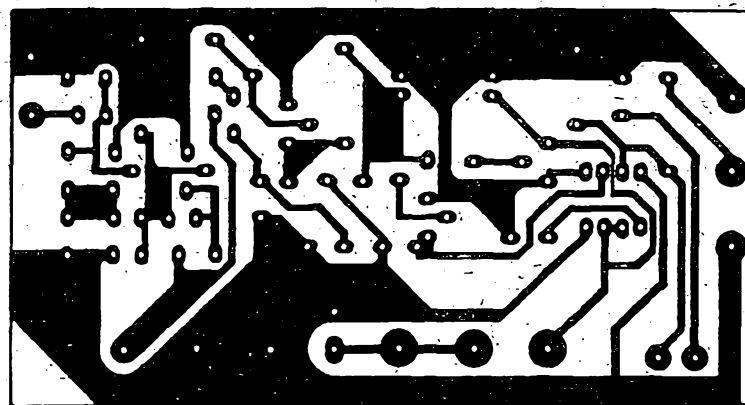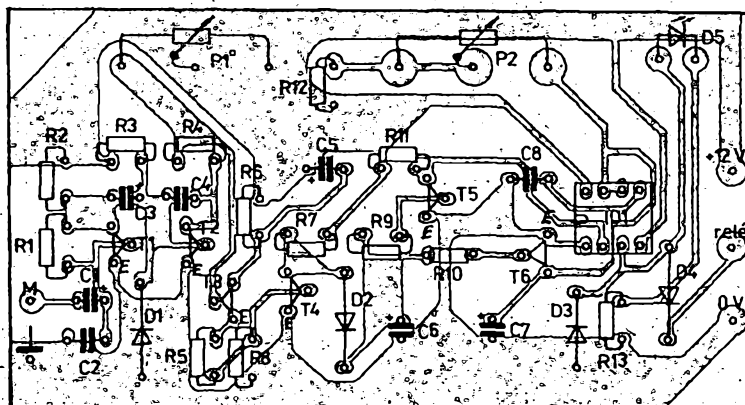

Obr. 2. Deska s plošnými spoji S41

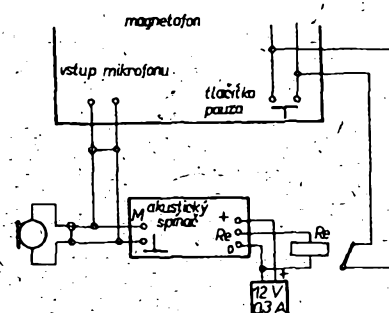


Obr. 3. Způsob připojení k magnetofonu

JAK NA TO

BLIKAČ SE SVÍTIVOU DIODOU

U své konstrukce jsem byl postaven před problémem, jak vyřešit signalizaci zapnutého stavu. Je známo, že blikající světlo je mnohem výraznější, než světlo svítící trvale. Při rozhodování, zda použít tradiční (i když již zastaralou) žárovku nebo energeticky méně náročnou a přitom efektivnější svítivou diodu, zvítězila myšlenka modernější konstrukce s LED.

Po delším hledání v odborné literatuře jsem nakonec použil zapojení z Amatérského radia, číslo 2 z roku 1980. V rubrice „Dovezeno z Altenhofu 7“ jsem se zamyslel nad článkem Modul W – Přerušovač, který je navržen jako hlídač vodní hladiny. Po drobné úpravě zmíněného zapojení jsem navrhl řešení, které vyhovuje pro jakýkoli typ svítivé diody.

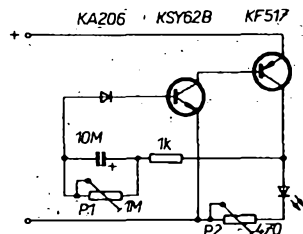

Obr. 1. Blikač se svítivou diodou

K uvedenému zařízení bych chtěl jenom dodat, že jej napájím ze zvonkového transformátoru napětím 3 V, které je můstkově usměrněno a filtrováno elektrolitickým kondenzátorem 1000 μ F. Pro svítivé diody je doporučován proud asi 10 až 20 mA a proto je nutno zapojit do série s napájecím napětím rezistor 560 Ω . Vzájemným vyvážením trimrů P2 a P2 je možno nastavit poměr mezi „světlo“ a „pauza“ i kmitočet blikání.


Jaroslav Jelen

JEDNODUCHÝ REGULÁTOR OTÁČEK STEJNOSMĚRNÝCH MOTORKŮ

Jistě již bylo uveřejněno mnoho zapojení, která umožňovala jak změnu otáček stejnosměrných motorků, tak i změnu směru jejich otáčení. Chtěl jsem tuto otázku řešit tak, aby byly splněny následující požadavky:

- použít naprosto dostupné a běžné součástky (při minimálních nákladech),
- vyloučit z návrhu drátové potenciometry pro značné ztráty v jejich obvodech (kromě toho se těžko shánějí),
- možnost regulovat motorky s odběrem i řádu ampérů,
- regulaci směru otáčení ovládat jedním prvkem (spolu s regulací otáček),
- zajistit maximální jednoduchost a reprodukovatelnost.

Těmto požadavkům plně nevyhověl žádný z návodů, které jsem měl z různých časopisů k dispozici. Pokusil jsem se proto o vlastní návrh, který je na obr. 1. Tandemový potenciometr (např. TP 280) má uprostřed přerušenu odporovou drá-

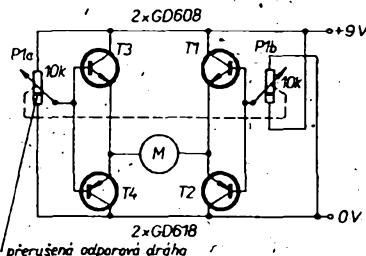

Obr. 1. Schéma zapojení (odporová dráha je přerušena uprostřed)

hu. Šířku mezery jsem zvolil asi 1,5 mm, přičemž lze vhodným mechanickým způsobem zajistit v této poloze aretaci otáčení jeho hřídele.

K zapojení, které je zcela jednoduché, není třeba mnoho dodávat. Otáčíme-li regulačním tandemovým potenciometrem, otevírají se křížově příslušné tranzistory (např. T3 a T2) a motorek zvětšuje rychlost otáčení v jednom, či druhém směru.

Jako T1 až T4 použijeme jakékoli komplementární typy, například GD608 a GD618, nebo křemíkové KD605 a KD615 apod. Chtěl bych ještě upozornit na to, že potenciometr 2 $\times$ 10 k Ω nám vyhoví v rozsahu napájecího napětí asi od 3 do 9 V. Pokud bychom použili vyšší napájecí napětí, je vhodné volit potenciometr například 2 $\times$ 25 k Ω , abychom zajistili plynulý rozběh motoru z nulových otáček. Zapojení spolehlivě pracuje i při regulaci rychlosti modelových železnic a pod. Desku s plošnými spoji neuvěřuji, protože se domnívám, že vzhledem k jednoduchosti zapojení není nutná.


Ing. Petr Komenda

JEDNODUCHÝ INDIKÁTOR VYLADĚNÍ VKV

Přijímač SYNKOPA jsem doplnil indikací vyladění na VKV, protože přesné nastavení stanice, zvláště při použití předvolby, je velice obtížné.

Požadavky na indikátor byly následující. Napájení kladným napětím, indikace nulového napětí detektoru a směru rozladění. Tyto vlastnosti splníme jednoduše použitím tranzistorů řízených polem. Celé zapojení jsem realizoval pomocí integrovaného obvodu MH2009A.

Schéma zapojení je na obr. 1. Jedná se o symetrický třístupňový zesilovač. Pracovní bod prvního stupně je nastaven rezistorem R5 tak, aby tranzistor pracoval v lineární oblasti a zpracoval vstupní napětí o úrovní několika milivoltů. Napěťové zesílení je soustředěno ve druhém stupni a třetí stupeň má funkci výkonového zesilovače a spíná svítivé diody. Vzhle-

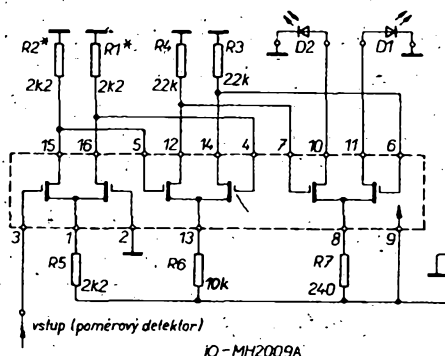


Obr. 1. Jednoduchý indikátor vyladění

dem k výkonovému omezení integrovaného obvodu je celkový proud LED nastaven na 10 mA.

Deska s plošnými spoji a rozmístění součástek jsou na obr. 2. Vzhledem k vestavěné ochraně řídicích elektrod proti přepětí nemusíme při pájení používat speciální postup. Při nastavování připojíme napájecí napětí, uzemníme vstup indikátoru (vývod 3 IO) a vybereme rezistory R1 a R2 tak, aby LED svítily stejně. Úbytek na těchto rezistorech je pro kontrolu asi 3,8 V. Potom již můžeme připojit indikátor do přijímače. U typu SYNKOPA připevníme obvod pod šroub, který přidržuje feritovou anténu. Napájecí napětí je shodné s napájením koncových stupňů, to je 18 V. Na vhodném místě vyvrtáme díry pro LED, nejlépe za stupnici. Připojíme výstup detektoru a ověříme funkci. Při rozladění svítí jedna z diod a při naladění svítí obě (poněkud méně intenzivně).

Díky symetrickému zapojení je indikátor velmi stabilní a je málo závislý na teplotě a napájecím napětí. Po zahřátí přijímače se sice projeví malý posuv indikace naladěné stanice, ale to je způsobeno nestabilitou místního oscilátoru ve vstupním dílu přijímače. Indikátor pracuje již asi půl roku a jsem s ním plně spokojen. Zapojení jsem také odzkoušel pro napájecí napětí 9 V a 12 V.

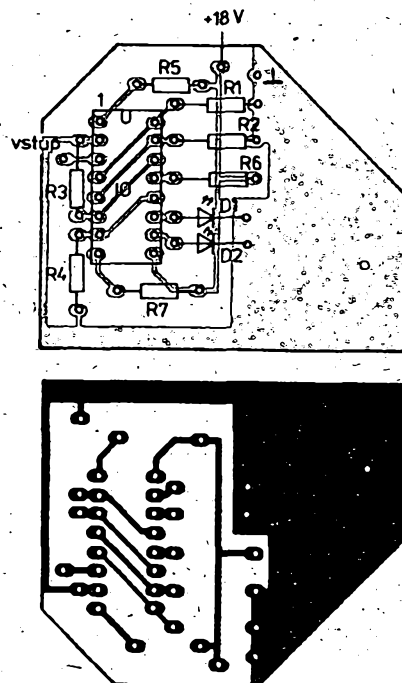

Obr. 2. Deska s plošnými spoji S42 indikátoru

Seznam součástek

D1, D2	LQ114
IO	MH2009A
R1, R2	2,2 k Ω , TR 151,
	vybereme při nastavování
R3, R4	22 k Ω , TR 151
R5	2,2 k Ω (1,2 k), TR 151
R6	10 k Ω (8,2 k), TR 151
R7	240 (180) Ω , TR 151

Údaje v závorkách platí pro napájecí napětí 12, popř. 9 V.

Ing. Miroslav Šíp



s měřicími přístroji UNI 21 a UNI 11e

Na našem trhu se objevily dva měřicí přístroje dovážené z NDR. Jsou to UNI 21 a UNI 11e. Vnější provedením jsou oba tyto přístroje velmi podobné, používají stejnou skříňku a obdobně je i uspořádání ovládacích prvků. Oba mají na zadní stěně výklopnou desku, která umožňuje používat je v šikmé poloze, kdy je čtení pohodlnější. Protože však ve funkci obou přístrojů jsou značné rozdíly, popíšeme oba typy odděleně.

UNI 21 Celkový popis

Je to běžný měřicí přístroj určený pro měření stejnosměrných i střídavých napětí i proudů, odporů a (s určitým omezením) i kapacit. Přístroj je obdélníkového tvaru, v jeho levé části je stupnice, v pravé přepínač rozsahů a tři

(pro měření
kapacit):

vnější zdroj 8 V
± 2 % (st.).
21 × 10,5 × 6 cm,
asi 0,5 kg.

Rozměry:
Hmotnost:

Funkce přístroje

Jak vyplývá z technických údajů, má tento přístroj celkem čtyřadvacet základních rozsahů pro měření napětí a proudů. Protože však jeho stupnice je pouze stodílková, sedmnáct rozsahů neumožňuje přímé čtení a údaj na stupnici je třeba přepočítávat. Vzhledem k tomu, že je třeba násobit čtyřmi anebo dělit dvěma a půl, je čtení více než nepříjemné. Přitom například všechny rozsahy střídavého proudu jsou v poměrech 1:10 a přesto (protože končí vždy u 2,5) musí být bez výjimky přepočítávány. Tuto skutečnost pova-

Technické údaje podle výrobce

Stejnoseměrná
a střídavá napětí: 30, 100, 300 mV,
1, 3, 10, 30, 100,
300, 1000 V.
Stejnoseměrné
a střídavé proudy: 3, 10, 100 μA, 1,
10, 100 mA, 1 A.
Měření odporů: 20 Ω až 10 kΩ
200 Ω až 100 kΩ
200 Ω až 1 MΩ
2 kΩ až 10 MΩ.



Přesnost
(stejnosem. rozsahy): 1,5 %
(střídavé rozsahy): 2,5 %.

Napájení
(zesilovač): 2 × 9 V baterie;
(ohmmetr): tužkový článek
1,5 V.

Rozměry: 21 × 10,5 × 6 cm.
Hmotnost: 0,55 kg.

Funkce přístroje

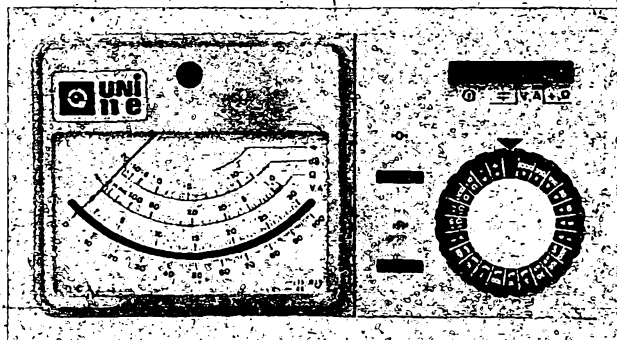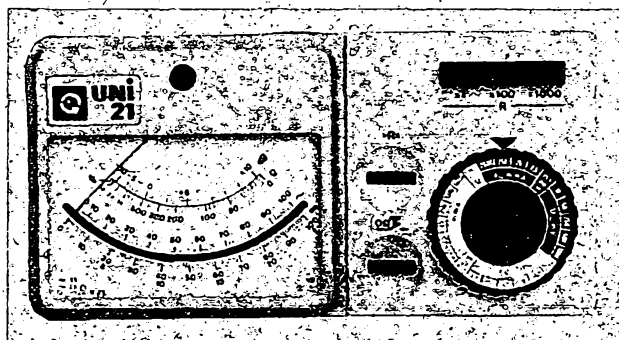Jak jsem se již v úvodu zmínil, zesilovač se vstupem s FET zajišťuje vstupní odpor 10 MΩ na všech napětových rozsazích, což je v mnoha případech velmi výhodné. Stejně výhodná je i lineární stupnice, společná jak pro střídavé, tak i stejnosměrné rozsahy. Přístroj má dvě stupnice (30 a 100),



tláčka funkcí. K měření odporů je třeba do přístroje vložit jeden tužkový článek.

Technické údaje podle výrobce

Stejnoseměrné
napětí: 0,1, 2,5, 10, 25,
100, 250, 1000 V.
Stejnoseměrné
proudy: 50 μA, 0,25, 25,
250 mA, 1, 5 A.
Střídavá napětí: 2,5, 10, 50, 250,
500, 1000 V.
Střídavé proudy: 0,25, 2,5, 25,
250 mA, 2,5 A.

Vnitřní odpor
(stejnosem. rozsahy): 20 000 Ω/V.
(střídavé rozsahy): 4000 Ω/V.
Měření odporů: 5 Ω až 10 kΩ
a 500 Ω až 1 MΩ.

Měření kapacit: 5 nF až 1000 μF
(pozn. vyr. nevhodné pro elektrolytické kondenzátory).

Přesnost
(stejnosem. rozsahy): 1,5 %
(střídavé rozsahy): 2,5 %.

Napájení
(pro měř. odporů): tužkový článek
1,5 V.

(pro měř. velkých
odporů): vnější zdroj 12
až 16 V (ss).

žují za největší nedostatek popisovaného přístroje, neboť nemohlo být žádným problémem zvolit dvě stupnice (například 30 a 100) tak, jak je to u UNI 11e a rozsahy volit tak, aby nebylo nutno nic přepočítávat.

Měření kapacit je omezeno asi od 5 nF do 1000 μF, přičemž (podle výrobce) není vhodné měřit elektrolytické kondenzátory. Rozsah do 1000 μF se tedy zdá být zcela samostatný. Kromě toho toto měření vyžaduje pomocný zdroj střídavého napětí 8 V ± 2 %, který však většina uživatelů nebude mít vždy k dispozici.

UNI 11e Celkový popis

Tento přístroj, ač navenek velmi podobný předešlému, je řešen jako elektronický. To znamená, že je doplněn zesilovačem napájeným z vestavěných zdrojů (dvě devítivoltové baterie). To zajišťuje jednak velký vstupní odpor (10 MΩ na napětových rozsazích) jednak umožňuje použití pro stejnosměrná i střídavá měření stejnou stupnici s lineárním dělením. Vzhledem k použitému operačnímu zesilovači je na čelní stěně měřicího přístroje regulátor sloužící k nastavení elektrické nuly.

kteří umožňují přímé čtení při všech rozsazích bez jakéhokoli přepočítávání.

Přesto, že UNI 11e je jen asi o 300 Kčs dražší než UNI 21, zdá se být ve všech směrech nesrovnatelně výhodnější. Na rozsazích 30 mV až 30 V umožňuje dokonce měřit i střídavé signály v rozmezí 16 Hz až 20 kHz. Je odolný i proti přetížení. Výrobce udává, že devítivoltové baterie vydrží v přístroji asi 250 provozních hodin, tužkový článek pak asi 750 hodin.

Určitou výhodou může být i skutečnost, že lze stejnosměrná napětí i proudy měřit v obou polaritách (bez nutnosti přepólování přívodů). V případě potřeby lze ovšem polaritu rozlišit.

Závěr

Oba měřicí přístroje jsou sice výrobkem stejné firmy, funkční rozdíly jsou však mezi nimi značné. Hlavní otázkou u UNI 21 však zůstává, proč výrobce nedovedl upravit dělení stupnice a rozsahy obdobně jako u UNI 11e, kde je čtení údajů vyřešeno k naprosté spokojenosti.

Vnitřnímu uspořádání a opravitelnosti jsem tentokrát záměrně nevěnoval pozornost, neboť u přístrojů tohoto druhu je otázka oprav většinou řešena speciálními servisy, případně výrobcem samým.

MINIPŘIJÍMAČ „KŇOUR“

Ing. Petr Zeman, ing. Ladislav Škapa, MěDPM Brno

VYBRALI JSME NA
OBÁLKU



Ani rychlý rozvoj techniky, ani nové a nové náměty pro zájmovou činnost v elektronice neubraly nic na oblibě konstrukcí jednoduchých rozhlasových přijímačů. Snad každý kluk, který propadl kouzlu elektroniky, si občas zatoužil postavit něco velice malého, co by hrálo hlasitě a bez antény, co by mohl vzít do kapsy všude sebou. A mnozí z nás dospělejších by rádi splnili své klukovské sny i po letech. Přicházíme proto s konstrukcí, která vznikla v Městském domě pionýrů a mládeže v Brně a pro niž se mezi členy našich kroužků elektroniky rozšířilo označení „Kňour“. Na nápad, vrátit se k oblíbenému námětu, nás přivedl stále rostoucí počet kolemdoucích, kteří krácejí se sluchátky na uších, zasněným pohledem a luxurním stereofonním přijímačem či přehrávačem v kapse. Přístrojům této kategorie konkurovat nechceme, zato si však Kňoura mohou postavit a svou zručnost ověřit i nejmladší elektronici v zájmových kroužcích, pionýrských skupinách a ti zkušenější bez omezení věku již zcela samostatně.

Zvolíme zapojení přijímače

Hned na počátku zavrhneme zapojení superhetu, které se sice používá téměř u každého továrně vyrobeného tranzistorového přijímače, ale je velmi složité a bez měřicích přístrojů se obtížně nastavuje. Zbývají zapojení nejrozličnějších zpětnovazebních a přímozesilujících přijímačů. Kdybychom podle zklamání a ztraceného času určovali žebříček úhlavních nepřátel mladých radiotechniků, stál by na jednom z čelních míst reflexní přijímač. V kolika návodech se již objevila zapojení využívající slibného principu dvojího využití aktivního prvku — pro zesílení vysokofrekvenčního a pak ještě i nízkofrekvenčního signálu. Zdánlivá jednoduchost je však drazé vykoupena obtížným nastavováním a neopakovatelností výsledků při použití jiných součástek a při jejich jiném rozmístění. To je nectnost většiny přijímačů s rozličnými typy zpětných vazeb. U přímozesilujících přijímačů je obtížné zajistit dostatečnou citlivost. Snaha dosáhnout co největšího zesílení signálu v co nejmenším počtu stupňů může vést ke vzniku nestability — rozkmitání. Výhodou je však snazší nastavitelnost a opakovatelnost výsledků a jimi to u nás tento typ přijímačů vyhrál.

Zapojení přímozesilujícího přijímače

Zapojení přímozesilujícího přijímače si popíšeme podle blokového schématu na obr. 1.

Vstupním obvodem, do něhož přicházejí vysokofrekvenční (vř) signály z antény, je laděný obvod LO. Má za úkol vybrat pouze vř signál požadované stanice. Signál po zesílení ve vř zesilovači VFZ pak postupuje na demodulátor D. Demodulaci (detekci) získáme signál nízkofrekvenční, který zesílíme

nízkofrekvenčním zesilovačem NFZ a přivedeme na elektroakustický měnič EAM. Zde se signál přemění z elektrického na akustický (zvukový).

Všechny popsané bloky najdeme i v zapojení našeho přijímače.


Zapojení přijímače „Kňour“

Úplné schéma zapojení přijímače je na obr. 2. Přijímač je pevně naladěný na jeden kmitočet v pásmu dlouhých nebo středních vln. Hraje „do ouška“ s miniaturním sluchátkem. Jediná obsluha spočívá v zasunutí nebo vysunutí zástrčky sluchátka, kterou se přijímač zapíná nebo vypíná. I přes svoji jednoduchost hraje dostatečně hlasitě bez potřeby připojovat vnější anténu. Toho je dosaženo co nejlepším využitím každého ze dříve uvedených bloků přijímače. Jejich skutečné zapojení a funkci si popíšeme. Nejprve však technické údaje přijímače:

Rozsah použití: Přijímač AM, určený pro individuální poslech rozhlasového vysílání v pásmu středních nebo dlouhých vln.
Napájení: tužkový článek 1,5 V.
Odběr ze zdroje: asi 7 mA.
Rozměry: 38 x 60 x 18 mm.
Hmotnost: asi 40 g (včetně napájecího článku).

LO — vstupní laděný obvod

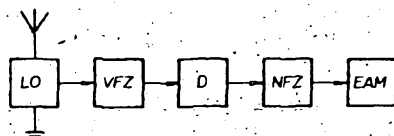je tvořen cívkou L1 navinutou na feritové tyčce a kondenzátory C1 a C2. Od vstupního obvodu požadujeme, aby



co nejvíce potlačil signály nežádoucích stanic a naopak, aby propustil s co nejmenšími ztrátami signál požadované stanice. Této vlastnosti říkáme selektivita. Čím lépe uvedené požadavky LO splní, tím bude přijímač selektivnější.

Další připojený stupeň — VFZ — zatěžuje vstupní obvod, a proto je třeba najít způsob, jak ho na LO připojit tak, aby byl přijímač co nejcitlivější, ale současně měl i vyhovující selektivitu. Často se setkáváme s navázáním dalšího stupně na feritovou anténu vazebním vinutím nebo z odbočky cívky laděného obvodu. My jsme použili zapojení s vazbou kapacitním děličem s kondenzátory C1 a C2. Výhodou je jednoduchá cívka na feritové tyčce, snadná změna vazby změnou kapacity kondenzátoru C2 a také stejnosměrné oddělení dalšího stupně.


VFZ — vysokočetekvenční zesilovač

je osazen tranzistorem T1. Zesílení stupně je tím větší, čím větší je „střídavý“ odpor (impedance), zařazený v kolektoru tranzistoru. Protože tlumivka T1 klade střídavému proudu velký odpor, ale stejnosměrnému napájecímu proudu odpor malý, dosáhneme poměrně velkého zesílení i při malém napájecím napětí. Přílišné zvětšování indukčnosti tlumivky (větší počet závitů) a tím i její impedance však nemá význam; neboť zesilovač je zatěžován také následujícím stupněm — detektorem D. Tlumivka je navinuta na prstencovitém (toroidním) jádru — feritovém kroužku. Takové uspořádání má tu výhodu, že magnetické pole tlumivky je soustředěno převážně do jádra a zmenšuje se tak nebezpečí rozkmitání stupně VFZ zpětnou vazbou mezi tlumivkou a feritovou anténou.

Odporem rezistoru R1 je určen stejnosměrný pracovní bod tranzistoru T1. Příliš malý odpor by způsobil, že proud, protékající přes tranzistor T1 (kolektor—emitor) by byl příliš velký, tranzistor by se ohřival a zkracovala by se doba života baterie. Příliš malý proud (velký odpor) zase zmenší zesílení stupně. Odpor 22 kΩ vyhoví pro doporučené typy tranzistorů, i když pro jednoduchost není pracovní bod stabilizován.


D — detektor

je tvořen diodou D1, kondenzátory C3 a C4 a rezistorem R2. Demodulaci získáváme nízkofrekvenční signál. Jde vlastně o opačný pochod, než jaký probíhá ve vysílači, kde se vysokofrekvenční signál (tzv. nosná) moduluje

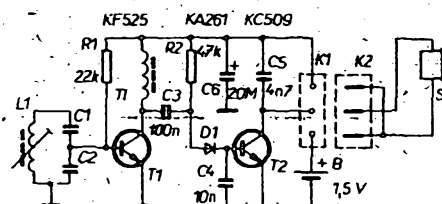


Obr. 1. Blokové schéma přímozesilujícího přijímače


Obr. 2. Zapojení přijímače „Kňour“

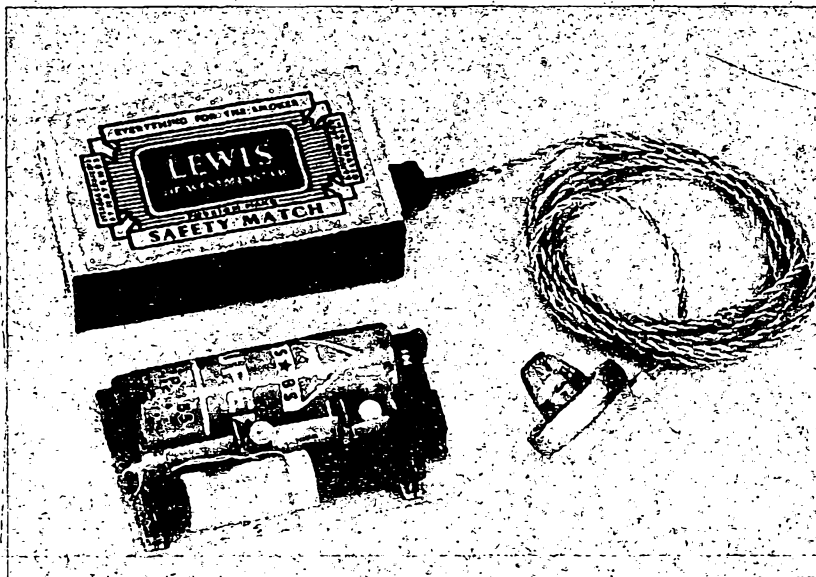

Obr. 3. Provedení přijímače „KŇOUR“

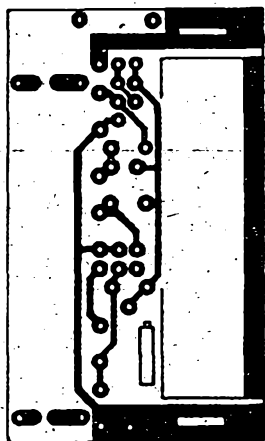

Obr. 4. Deska s plošnými spoji S43

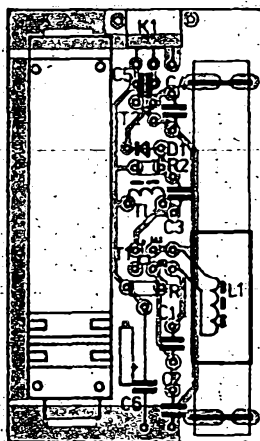

Obr. 5. Rozmístění součástek na desce s plošnými spoji

— řídí se jeho okamžitá velikost podle nízkofrekvenčního signálu. Kondenzátor C3 na vstupu detektoru je oddělovací. Musí mít dostatečně velkou kapacitu, aby nebyly v nízkofrekvenčním signálu příliš potlačeny nižší kmitočty (hloubky). Kapacita 100 nF (150 nF) je největší kapacita běžného typu keramického kondenzátoru. Vlastním detekčním prvkem je dioda D1. K dosažení co největší citlivosti přijímače zlepšíme účinnost detektoru předpětím, které získáme průtokem malého stejnosměrného proudu přes R2, D1 do báze tranzistoru T2. To také umožní použít křemíkovou diodu, která má malé rozměry a je perspektivní (do nových zařízení se již germaniové diody nemají používat). Kondenzátor C4 má co nejvíce odfiltrovat zbytky vř signálu, jeho kapacita však nesmí přesáhnout velikost, při níž by již byly znatelně omezovány horní kmitočty nízkofrekvenčního signálu (výšky).

NFZ — nízkofrekvenční zesilovač

je osazen tranzistorem T2. Co největšího zesílení stupně dosahujeme vhodnou volbou typu tranzistoru T2 a veliko-

sti zatěžovací impedance, kterou je zde elektroakustický měnič, tj. sluchátko. Platí stejné zásady jak u VFZ. Nastavení stejnosměrného pracovního bodu je dáno odporem rezistoru R2, kterého se současně využívá i pro získání předpětí diody D1.

EAM — elektroakustickým měničem

je sluchátko. Impedance a citlivost sluchátka mají velký vliv na vlastnosti celého přijímače. Nejlepších výsledků dosáhneme se sluchátkem pro naslouchací přístroje, např. s typem ALS 202. Toto sluchátko má impedanci 200 Ω a velmi dobrou citlivost. Bohužel jeho výroba byla již ukončena a koupit jej lze jen v některých prodejnách do vyprodání zásob. Miniaturní sluchátka jsou příslušenstvím i některých tranzistorových přijímačů, ale pozor — sluchátka o impedanci 4 až 8 Ω jsou naprosto nepoužitelná. Náhradním řešením může být použití telefonní vložky o impedanci 50 Ω nebo sluchátka s velkou impedancí, např. ze stavebnice Piktotron.

Kondenzátor C5 filtruje zbytky vř signálu, které pronikly až do nf zesilovače.

Posledním obvodem přijímače je obvod napájení, tvořený jedním napájecím článkem 1,5 V (tužková baterie) a blokovacím kondenzátorem C6. Kondenzátor zvětšuje odolnost zapojení proti rozkmitání zesilovačů vazbou přes napájecí zdroj.

Konstrukce přijímače

Všechny obvody přijímače jsou umístěny na desce s plošnými spoji velikosti 35 x 58 mm, která je vložena do krabičky z kartonu. Celkový pohled na přijímač je na obr. 3.

Provedení a uchycení feritové antény umožňuje doladit přijímanou stanici posouváním vinutí antény. Napájecí článek částečně zapadá do výřezu v desce s plošnými spoji a je připojen a současně držen napruženými kontakty. Miniaturní zástrčka a zásuvka konektoru sluchátka jsou zhotoveny z vadného integrovaného obvodu a z objímky pro integrované obvody.

Seznam součástek

- L1 — cívka na feritové tyčce $\varnothing$ 8 x 50 mm z hmoty N2; vinutí pro verzi SV má 50 závitů drátu CuL o $\varnothing$ 0,2 až 0,25 mm, vinutí pro verzi DV má 100 závitů drátu CuL o $\varnothing$ 0,1 až 0,15 mm
 - T1 — tlumivka — 50 závitů drátu CuL o $\varnothing$ 0,1 až 0,15 mm na toroidním jádře o $\varnothing$ 6,3 mm z hmoty H22; jádra vede prodejna Svazarmu, Budečská 7, Praha 2
 - C1 — viz text, TK 794 (keramický)
 - C2 — viz text, TK 744 (keramický)
 - C3 — 100 nF, TK 783 (keramický)
 - C4 — 10 nF, TK 744 (keramický)
 - C5 — 4,7 nF, TK 744 (keramický)
 - C6 — 20 μ F, TE 981 (elektrolytický)
 - R1 — 22 k Ω , TR 213 (TR 212, TR 151, MLT 0,25)
 - R2 — 47 k Ω , TR 213 (TR 212, TR 151, MLT 0,25)
 - T1 — KF525 (KF524)
 - T2 — KC509 (KC508, KC507)
 - D1 — KA261 (KA262 až 5, KA206)
 - SI — sluchátko k naslouchacímu přístroji, např. typ ALS 202 nebo podobné s impedancí větší než 50 Ω — viz text
 - B — tužkový napájecí článek 1,5 V, typ 155
- Deska s plošnými spoji S43
Objímka pro integrované obvody — 2 x 7 kontaktů, typ 1AF 497 70, nebo 2 x 8 kontaktů, typ 1AF 497 69
Vadný integrovaný obvod v použitém DIL
Páskové kontakty z ploché baterie
Karton, popř. kladivkový papír — 1 arch formátu A4
Lepidlo Kanagom, izolovaný vodič Cu o $\varnothing$ 0,5 mm, aj.

Stavba přijímače


Pokud nemáme vhodné podmínky pro kvalitní zhotovení desky s plošnými spoji podle obr. 4 fotografickou cestou, použijeme hotovou desku, kterou vyrábí a na dobírku zašle Radiotechnika, expedice plošných spojů, Žižkovo nám. 32, Hradec Králové. V desce vyvrtáme díry o průměru 1,5 mm v rozích obdélníkovitého výřezu pro napájecí článek a na krajích naznačených otvorů pro kontakty. Ostatní díry mají průměr

1 mm. Prořízneme lupenkovou pilkou otvory pro kontakty a vyřízneme i otvor pro napájecí článek (obr. 6a). Ze získaného obdélníku cuprexitu pak vyřízneme dvě podložky tvaru písmene H (obr. 6b). Vyříznutý otvor a hrany cuprexitových dílů začistíme pilníkem. Z vyřazené ploché baterie odtrhneme kontakty a natvarujeme je podle obr. 7a (skutečná velikost). Přebytečnou část odstříháme nůžkami na plech. Před zapájením do desky páječkou pečlivě pocínujeme jak dolní část zhotovených kontaktů, tak fólii plošného spoje v blízkosti otvorů pro kontakty. Pájíme pečlivě, ale krátce, abychom fólii nepřehřáli. Kontakty předpružíme a podle potřeby upravíme otvor pro napájecí článek pilníkem. Při vkládání napájecího článku podsuneme nejdříve záporný pól do otvoru až na doraz ke kontaktu a pak článek shora domáčkujeme na straně kladného pólu. V této poloze musí mít článek kontakt a nesmí samovolně vypadávat.

Desku s plošnými spoji osadíme podle obr. 5 rezistory, kondenzátory, diodou a tranzistory. Tvarování vývodů a umístění v desce je pro vybrané součástky na obr. 7b. Kondenzátory se pájejí v minimální vzdálenosti od desky. Kapacity kondenzátorů C1 a C2 stanovíme podle volby přijímané stanice, kondenzátory zatím neosazujeme. Ze strany plošných spojů zkrátíme vývody součástek tak, aby vyčnívaly asi 1 až 1,5 mm. Dbáme na kvalitní propájení, ne však za cenu přehřátí a odlepení měděné fólie! K pájení doporučujeme pistolovou páječku, pájecí smyčku můžeme zhotovit z tenčího drátu (průměr 0,8 až 1 mm). Při pájení nešetříme kalafunou! Při osazování desky se snažíme dodržet zásadu vkládání prvků tak, aby byla vždy (pokud možno) čitelná hodnota, popř. typ součástky.

K navinutí toroidní tlumivky T1 potřebujeme asi 0,5 m dlouhý izolovaný měděný drát o průměru kolem 0,15 mm (tzv. smaltovaný). Předepsaný počet 50 závitů není nutno přesně dodržet. Při navíjení postupujeme tak, že feritový kroužek „prošíváme“ buď koncem vodiče nebo si pomůžeme jehlou. Snažíme se o rovnoměrné navíjení závit vedle závitu po obvodu kroužku (obr. 6c). Na desku s plošnými spoji umístíme tlumivku v poloze podle obr. 7b, kde je přidržována svými vývody. Montáž zpevníme ve styku tlumivky s deskou kapkou lepidla (Kanagom).

Zásuvku konektoru sluchátka zhotovíme z objímky pro integrovaný obvod v pouzdře DIL se 14 nebo 16 vývody. Lupenkovou pilkou odřízneme část se třemi kontakty a začistíme pilníkem, popř. zabrousíme do tvaru podle obr. 7c. Výhodou práce v kolektivu je to, že z jedné objímky můžeme zhotovit čtyři zásuvky pro sluchátko. Zásuvka je přidržována u desky s plošnými spoji třmínkem z propojovacího drátu o průměru 0,5 mm. Izolaci vodiče můžeme sejmut celou nebo jen na pájených koncích. Drát na třmíněk použijeme delší, na jedné straně jej zahne a zapájíme. Na druhé straně jej pak dostatečně přitáhneme a opět zahne a zapájíme (obr. 7c).

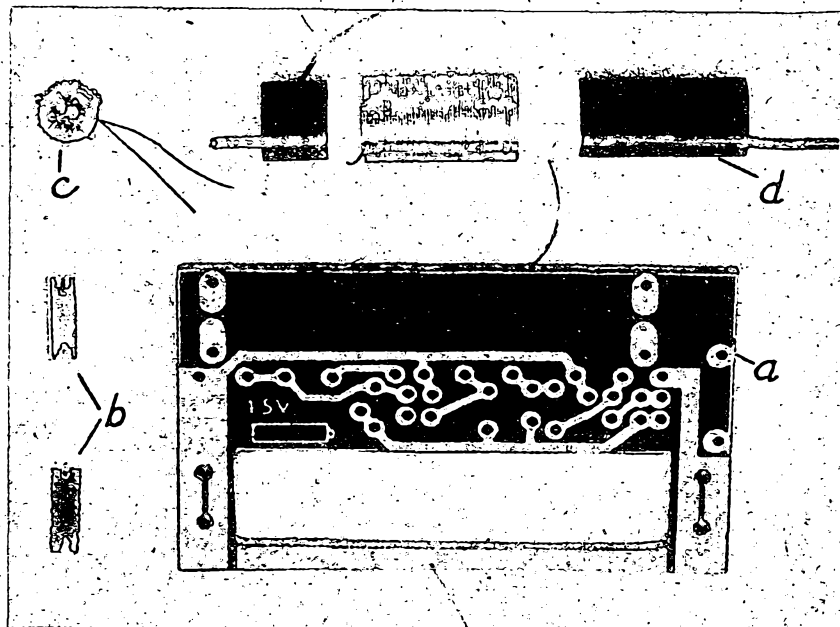

Obr. 6. Feritová anténa, tlumivka a deska s plošnými spoji

Zástrčku k přívodnímu kablíku sluchátka zhotovíme z vadného integrovaného obvodu v pouzdře DIL se 14 nebo 16 vývody (obr. 7d). Z jednoho integrovaného obvodu můžeme zhotovit dvě zástrčky. Odřízneme část se třemi páry vývodů, na jedné straně je narovnáme a na druhé odloíme. Pilníkem zahladíme ořepy. Po obvodu a z jedné strany i příčně vypilujeme drážky. Na přívodní kablík sluchátka navlečeme plastovou izolační trubičku (bužírku) délky asi 15 mm. Kablík sluchátka připojíme tak, že jeden jeho vodič připojíme ke střednímu kontaktu zástrčky a druhý k jednomu z krajních kontaktů. Krajní kontakty pak propojíme navzájem. Kablík zajistíme na zástrčce omotáním nití, kterou po zavázání zakápneme lepidlem. Přes tělísko zástrčky pak navlečeme kousek vhodné bužírky.

Přijímač je navržen pro příjem jedné rozhlasové stanice v pásmu dlouhých nebo středních vln. K dosažení co nejlepších výsledků má velký význam správná volba přijímané rozhlasové stanice. Na továrním rozhlasovém přijímači si nejprve vybereme nejsilnější stanici, případně si ověříme, zda jsou pro zvolenou stanici v daném místě dobré příjmové podmínky. Ve střední části naší republiky jsou velmi dobré výsledky s příjmem dlouhovlnného vysílače Hvězda. V Praze, Bratislavě a dále v západní a východní části republiky dají posluchači přednost spíše místním vysílačům v pásmu středních vln. Silu signálu ověřujeme zásadně ve dne, kdy jsou příjmové podmínky vzdálenějších vysílačů nejhorší. Nejlépe při tomto ověřování poslouží běžné typy přijímačů, neboť špičkové přijímače s velkou citlivostí by nás mohly přivést k mylným představám o velikosti signálu. Současně si také můžeme ověřit i vysílací dobu zvolené stanice, abychom s překvapením nezjistili, že její vysílací doba končí již v podvečer a my chtěli poslouchat „Kňoura“ ještě v předpůlnoční pohodě.

Ze stupnice kontrolního přijímače odhadneme kmitočet zvoleného vy-

sílače. V pásmu středních vln bude kmitočet mezi 520 až 1600 kHz. Stupnice přijímačů bývají často značeny v MHz, tj. 0,52 až 1,6 MHz. V pásmu dlouhých vln připadá v úvahu příjem vysílače Hvězda na kmitočtu 272 kHz. Jako pomůcka nám může posloužit seznam československých středovlnných vysílačů (tab. 1), převzatý z Amatérského radia č. 11/1978, str. 404. Podle zjištěného kmitočtu stanovíme kapacity kondenzátorů C1 a C2 a počet závitů cívky (tab. 2).




Zvolili jsme například vysílač Praha II a zjistili z tab. 1 jeho kmitočet $f = 1233$ kHz. Podle tab. 2 bude mít vinutí antény 50 závitů. Vypočítáme kapacitu kondenzátoru C1 a kondenzátoru C2

$$C1 = \frac{2,2 \cdot 10^8}{f^2} = \frac{2,2 \cdot 10^8}{1233^2} = 145 \text{ pF,}$$


$$C2 = 20C1 = 20 \cdot 145 = 2900 \text{ pF.}$$

Vypočítané kapacity zaokrouhlíme na nejbližší vyráběné (raději vyšší), tj. $C1 = 150 \text{ pF}$ a $C2 = 3,3 \text{ nF}$ a kondenzátory s těmito kapacitami osadíme do desky s plošnými spoji.


Posledním prvkem, který na desce s plošnými spoji chybí, je feritová anténa. Při vinutí antény postupujeme tak, že nejdříve vystříháme z kladívkové čtvrtky obdélníček šířky 35 mm a délky 45 mm. K feritové tyčce přiložíme podélně kousek rovného drátu o průměru asi 1 až 1,5 mm (např. rozvinutou smyčku pro pistolovou páječku) a společně je ovíneme připraveným páskem papíru. Jakmile kladívkový papír začne tvořit druhou vrstvu, natíráme jej lepidlem Kanagom. Nepřilepit k feritové tyčce! Po zaschnutí kápneme na vzniklou trubičku asi 5 mm od levého okraje kapku lepidla a začneme přes ni navíjet vinutí cívky (obr. 6d). Začátek vodiče zajistíme obtočením kolem vloženého drátu. Navíjíme těsně, závit vedle závitu a pečlivě utahujeme. Asi 5 závitů před koncem vinutí dovineme opět přes kapku lepi-

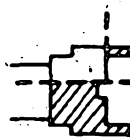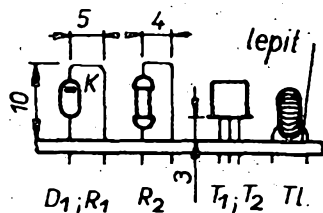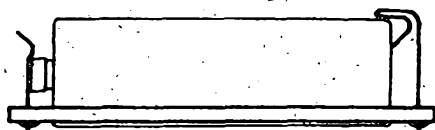

zahnout pájet

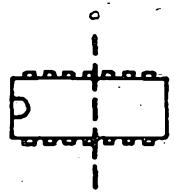


izolační
trubička PVC

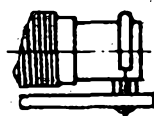

zahnout pájet



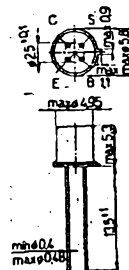Obr. 7. Provedení
konstrukčních dílů
(popis viz text)



dla a vodič opět zajistíme obtočením kolem vloženého drátu. Podle potřeby lze celé vinutí zpevnit natřením okrajů vinutí tenkou vrstvou lepidla. Po zaschnutí vytáhneme kleštěmi pomocný drát a valivým pohybem po rovné a tvrdé podložce vyrovnáme cívku do válcovitého tvaru tak, aby ji bylo možné po feritové tyčce volně posouvat. Vývody vinutí zkrátíme asi na 60 mm. Přebytky papírové okraje cívky zkrátíme asi na 3 mm (obr. 3). Nyní již můžeme vývody zapájet do desky s plošnými spoji, feritovou tyčku však zatím k desce nepřipevňujeme. Čeká nás totiž nejdříve

Oživení a nastavení

Do přijímače vložíme napájecí článek a zasuneme zástrčku sluchátka. Ze sluchátka musíme uslyšet klapnutí a potom slabý šum nebo signál zvoleného vysílače. Posouváním cívky po feritové tyčce a směřováním antény najdeme polohu, při které je příjem zvolené stanice nejhlasitější. Naším cílem nyní bude dosáhnout úpravou počtu závitů toho, aby byl střed cívky asi v jedné třetině délky feritové tyčky. Je-li cívka v poloze nejhlasitějšího příjmu vysunutá mimo feritovou tyčku, je pomoc snadná, stačí odvinout několik závitů. Je-li cívka uprostřed tyčky, zkoušíme prodloužit feritovou tyčku např. přiložením jiné feritové tyčky. Jestliže se hlasitost dále zvětšuje, bude třeba zvětšit počet závitů vinutí, nebo poněkud zvětšit kapacitu kondenzátoru C1 (např. z 270 pF na 330 pF). Slyšíme-li při posouvání cívky po tyčce ze sluchátka hvězdy, které zmizí, dotkneme-li se spoju na desce, pak se přijímač rozkmitává. V takovém případě si pomůžeme zvětšením kapacity kondenzátoru C2, k němuž připojujeme ze strany plošných spojů další kondenzátory (řádově nF), až hvězdy zcela zmizí. Potřebnou kapacitu C2 pak určíme ze součtu původní a přidané kapacity. Rezonanční kmitočet laděného obvodu neovlivní ani větší změny kapacity C2: je-li to vhodné, může mít C2 i např. dvojnásobek vypočítané kapacity.

„Prednastavenou“ feritovou anténu přichytíme k desce s plošnými spoji podle obr. 7e. Vývody vinutí zkrátíme jen tak, abychom v případě potřeby mohli ještě asi dva závity přivínout. Zkontrolujeme, popř. upravíme polohu cívky tak, aby nejhlasitější příjem byl při cívce asi v jedné třetině délky

feritové tyčky. Upravíme definitivně délku vývodů vinutí, přitom musí být možné posouvat cívku na obě strany po celé délce tyčky. Tím je nastavení ukončeno.

Tab. 1. Přehled čs. vysílačů SV a DV

Kmitočet [kHz]	Vysílač	Výkon [kW]	Program
272	Topolná	1500	H
639	Liblice	1500	NOP
792	Zbraslav	30	K
846	Č. Budějovice	30	K (NOP)
846	Svinov	30	K (NOP)
846	Ústí n. L.	6	NOP (K)
900	Dobruška	50	K (NOP)
900	Karlovy Vary	30	K
900	Přestice	30	K
954	Dobruška	100	NOP (K)
981	Svinov	1	NOP
1017	Hradec Králové	6	K (NOP)
1071	Zbraslav	60/30	I, ZV (H)
1071	Mnichovo Hradiště	50	I, ZV (H)
1071	Karlovy Vary	30/7	I
1071	Č. Budějovice	7	I, ZV
1233	Mělník	400	H
1233	Č. Budějovice	60/30	H
1233	Karlovy Vary	60/30	H
1233	Přestice	30	H
1233	Radomyšl	7	H
1233	Hradec Králové	6	H
1287	Litomyšl	300	I (H)
1332	Domamil	50	K (NOP)
1332	Jihlava	17/7	K (NOP)
1485	Píseň-město	1	K (NOP)
1521	Svinov	60/30	H
1593	Dobruška	30	K (NOP)
1593	Liberec	6	K (NOP)

H — Hvězda, NOP — národní okruh Praha,
I — interprogram, ZV — vysílání pro motoristy,
K — krajové vysílání; v závorce doplňující program

702	Banská Bystrica	400	
	Bratislava-město	14	
	Lipt. Mikuláš	50	
	Orava	14	
	Prešov	400	
	Rim. Sobota	50	
	Tatry	14	
1017	Bratislava-město	14	jen denní
	Košice	14	jen denní
	Nitra	30	jen denní
	Rim. Sobota	30	jen denní
1098	Bratislava	1500	
1287	Prešov	50	
1521	B. Bystrica	14	
	Bratislava-město	14	
	Košice	600	
	Nitra	60	
	Rim. Sobota	30	
	Tatry	14	


Desku s plošnými spoji omyjeme od zbytků kalafuny čističem skvrn Čikuli. Pracujeme u otevřeného okna, štetčkem, který často namáčíme do misticíky s čističem, potíráme nakloněnou destičku, takže smytá kalafuna stéká a odkapává. Kalafunu však nemsýváme úplně, snažíme se dosáhnout, aby rozpuštěná vytvořila po celé destičce rovnoměrný tenký film — pak necháme film zaschnout.

Zbývá zhotovit „přístrojovou skříň“. Má tvar větší krabičky od zápalek a je zhotovena z papíru. Obr. 8 podložíme kopírovacím papírem a kartonem a přichytíme např. kancelářskými sponkami. Ostroú tvrdou tužkou prokopírujeme rozvinutý tvar krabičky na karton. Základem úspěšné práce je přesné ořýsování a složení. Díly A a B vystihneme podle plných čar. Čárkovanými čarami jsou naznačena místa ohybu. Díly položíme na tvrdou hladkou podložku a linie přerušovaných čar prorýsujeme (protlačíme) podle pravítka vypsanou náplní propisovací tužky. Všechny ohyby pak přeložíme a nůžkami či stěrkou nože uhladíme. U dílu A vyřízneme vyznačený otvor pro konektor sluchátka. Při slepování obou dílů postupujeme podle obr. 9. Používáme lepidlo Kanagom. Slepěné plochy uhlazujeme stěrkou nože. Po zaschnutí zcela prořízneme otvor v dílu A. Do krabičky vložíme osazenou desku s plošnými spoji a ověříme, jak lze nasunout díl B. Desku vyjmeme a na díl B nalepíme ozdobné nálepky, popřípadě jej barevně upravíme. Díly můžeme zpevnit a chránit přestříknutím bezbarvým lakem, např. sprejem Pragosorb. Stříkáme jen tenkou vrstvou a po zaschnutí nástřik opakujeme. Po dokončení


Tab. 2. Stanovení počtu závitů cívky L1 a kapacity kondenzátorů C1 a C2

Rozsah	DV (Hvězda)	SV
vinutí antény	100 závitů	50 závitů
kondenzátor C1	1 nF	$2,2 \cdot 10^6$
kondenzátor C2	15 nF	20C1

Poznámka: Do výrazu pro výpočet kapacity kondenzátoru C1 dosazujeme kmitočet f zvoleného vysílače v kHz, pak je výsledná kapacita kondenzátoru C1 v pF.

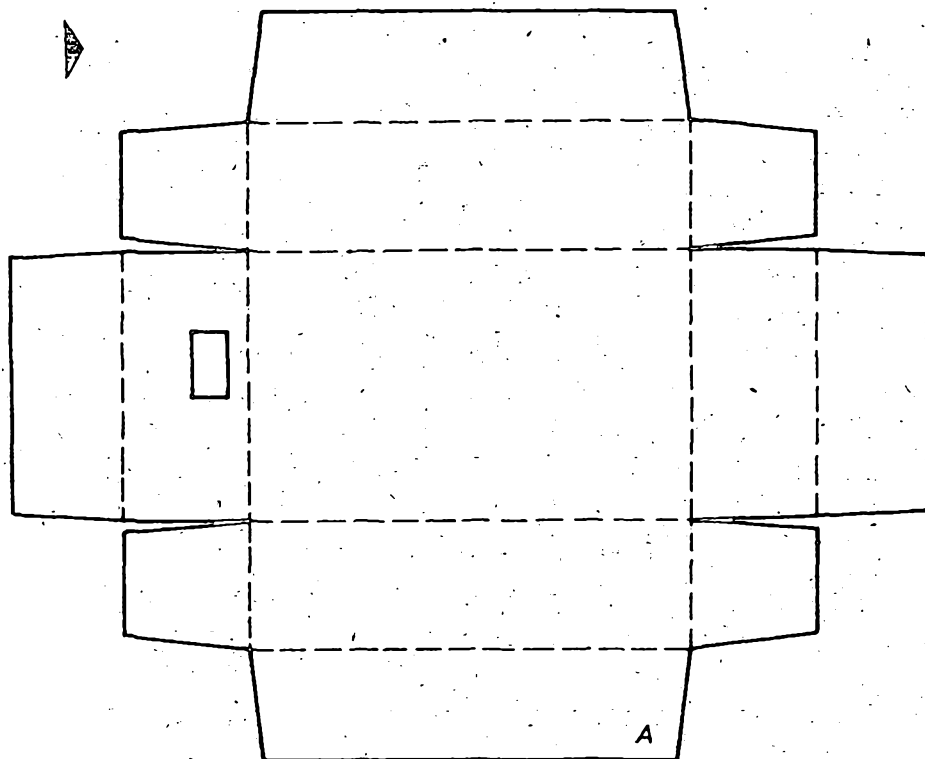

Obr. 8. Rozvinutý tvar krabice

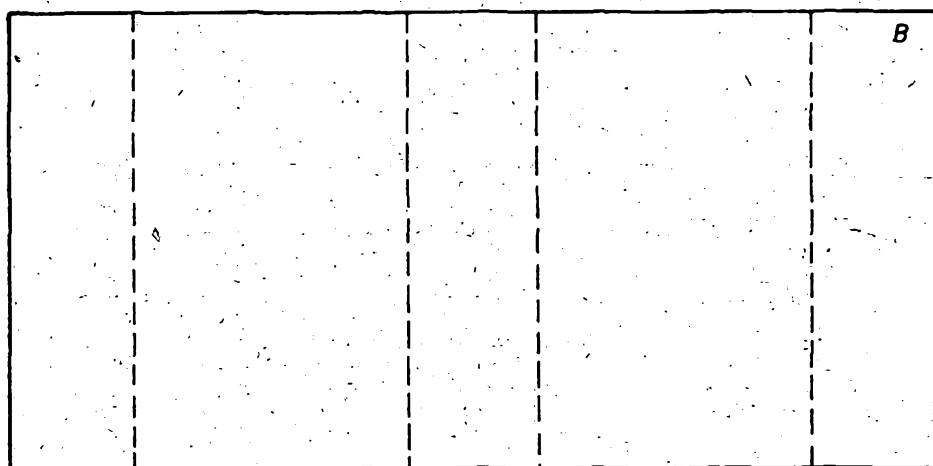

přijímač definitivně sestavíme. Má-li deska s plošnými spoji v krabici vůli, vložíme do krabice kousek molitanu.




A nyní už jen několik dobrých rad na závěr:

— Jsme-li zaposloucháni do hudební relace, raději se nepohybujeme v rušných ulicích, nepřecházíme křižovatky, ani jinak neohrožujeme bezpečnost silničního provozu.

— Poslechu se nevěnujeme ani při neoblíbené vyučovací hodině, ani při delším diskusním příspěvku na schůzi, abychom nevzbudili nevoli učitele nebo ostatních kolegů.

S výhodou však můžeme využít minipřijímače při čekání na dopravní prostředek, k nastavení hodiněk podle časových znamení, ke zpříjemnění chvil odpočinku, aniž bychom rušili ostatní, v nouzi i jako radiokompasu při blouzení po městech nebo pustými hvozdy, atd.

Takže dobrý příjem a mnoho radosti s KNOUREM.

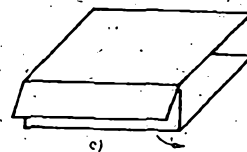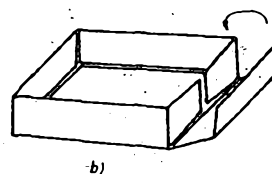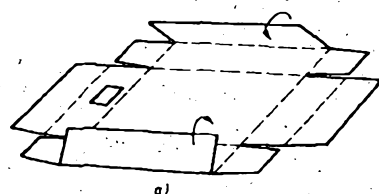

Obr. 9. Postup skládání krabice přijímače

SMĚŠOVAČE PRO VKV S FET


Při řešení obvodů přijímačů VKV se vyskytuje mnohdy problém volby vhodného směšovače s výstupem 10,7 MHz. Na pomoc radioamatérům uvádím dva vyzkoušené typy směšovačů jednoduché konstrukce.

Směšovač podle obr. 1 užívá dva u nás známé tranzistory řízené polem se dvěma řídicími elektrodami, typ BF900, jehož konstrukce nevyžaduje zvláštního komentáře. Srovnáme-li vlastnosti tranzistorů BF900 se zaváděnými BF981, je možno obecně říci: tranzistory BF981 mají menší šum, jsou však vhodné pro kmito-


čty do 400 MHz. Pro vyšší kmitočty užíváme tranzistory BF900, BF907 nebo BF961.

Směšovač podle obr. 2 je ve srovnání se směšovačem podle obr. 1 konstrukčně jednodušší, především z hlediska vinutí cívek, jeho nevýhodou v našich podmínkách, avšak i v zahraničí, je poměrně drahý tranzistor typu E430. H. D. K.

Obr. 1.

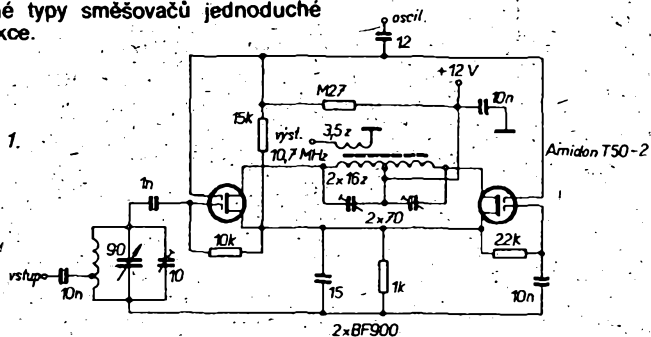


Obr. 2.

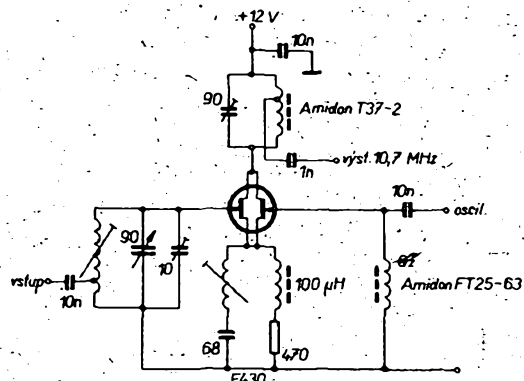



mikroelektronika

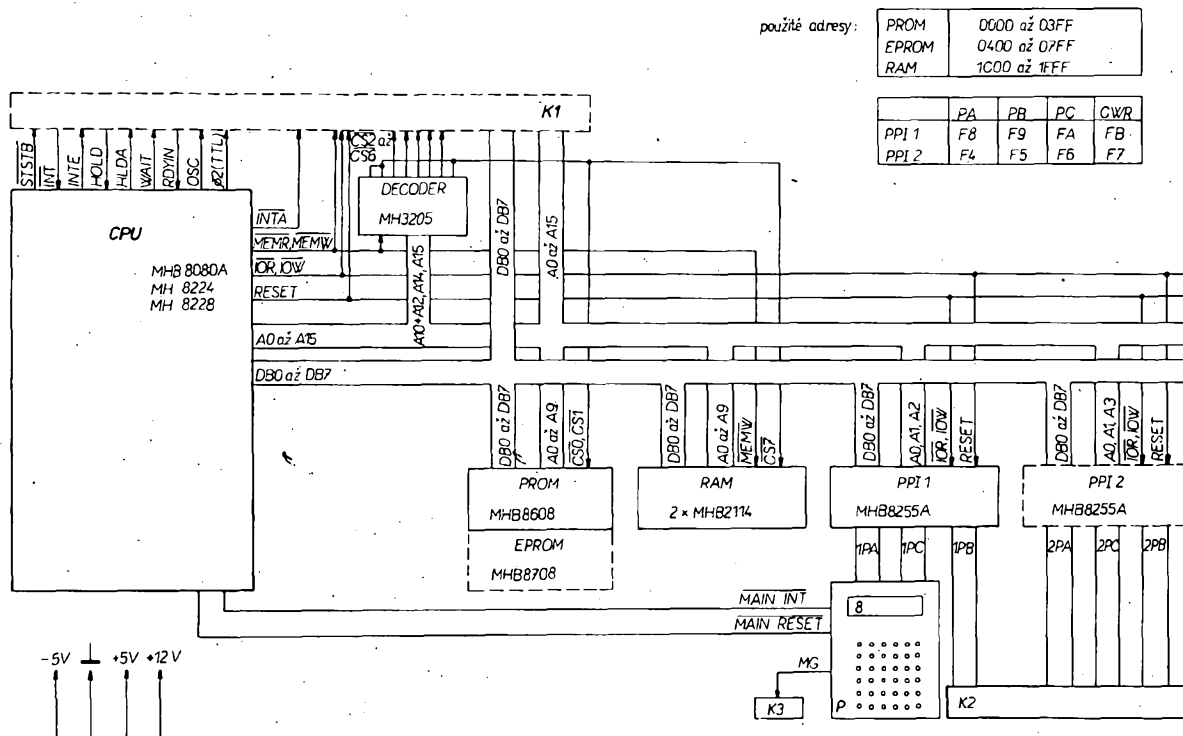

ŠKOLSKÝ MIKROPOČÍTAČ PMI-80

Ing. Tóth Štefan

Pro potreby výuky a demonstrácie základných vlastností mikropočítačového systému 8080 pri školení jeho budúcich aplikátorov a užívateľov vyskytuje sa potreba konštrukčne jednoduchého, materiálne nenáročného a programovo účelne vybaveného školského mikropočítača, ktorý by zaručil vysokú efektivitu celého pedagogického procesu. Malý školský mikropočítač PMI-80 bol v k. p. TESLA Piešťany vyvinutý s dôrazom na uvedené vlastnosti: Na dvojstrannej plošnej doske (s prekovenými dierami) o rozmeroch 145x240 mm obsahuje základnú konfiguráciu mikropočítača a užívateľský terminál pozostávajúci z deväťmiestneho sedemsegmentového displeja, z klávesnice o 25 tlačidlách a zo sériového interfejsu pre pripojenie kazetového magnetofónu vo funkcii prídavnej pamäti. Je napájaný z externého zdroja napájacieho napätia (+5 V/0,7 A; +12 V/0,2 A; -5 V/0,1 A).

Školský mikropočítač je umiestnený v roztvrditeľnej krabici z nárazuvzdorného polystyrénu formátu A4 (výška 50 mm) a je dodávaný spolu s užívateľskou príručkou koncipovanou s ohľadom na využitie pre školské účely.

Architektúra mikropočítača je orientovaná okolo mikropočítačového obvodu MHB 8080A. CPU tvorí mikropočítačový procesor se svojimi podpornými obvodmi: generátorom hodinových impulzov MH 8224 riadeným kryštálom 10 MHz (doba taktu mikropočítačového procesora je 900 ns) a obvodom pre vytváranie riadiacich signálov, s budičom zbernice MH 8228. Pomocou prepájacieho pofa (s ovíjanými spojkami) je možno prepojiť vstup INTA obvodu 8080 na potenciál zeme, vstup INTA obvodu

8228 na potenciál +12 V a vstup RDY obvodu 8080 na výstup RDY 8224 alebo na výstup WAIT obvodu 8080.

Obvody pamäti sú realizované obvodmi PROM MHB 8608 (1 kB) a obvodmi RAM 2XMHB 2114 (1 kB). Ako dekodér pamäti je použitý obvod MH 3205.

Obvody styku s perifériami sú riešené obvodmi pre programovateľný paralelný interfejs (PPI) MHB 8255A. Pre realizáciu užívateľského terminálu a pripojenie pre kazetový magnetofón sú využité kanály PA a PC, jeden osemitový kanál (PB), vyvedený na konektor K2, má k dispozícii užívateľ, môže ho naprogramovať pre vstupnú alebo výstupnú operáciu (obvod 8255 pracuje v režime 0).

Užívateľský terminál pracuje v dynamickom režime, ktorý je riadený programom z mikropočítača. Dekodér číslíc displeja a tlačidiel klávesnice je riešený obvodom MH 1082, budiče segmentov displeja sú riešené z diskretných súčiastok. Komunikácia s kazetovým magnetofónom je asynchrónna: každý údajový bit je zabezpečený jedným START bitom a jedným STOP bitom cez osobitný konektor K3. Signál 0 je reprezentovaný 16 periódami striedavého signálu o frekvencii asi 5 kHz, signál 1 je bez modulácie. Organizácia a časovanie prenosu sú riadené programom z mikropočítača.

Externý zdroj napájacích napätí je pripojený cez pohyblivé privody. V mikropočítači sú zabudované diódy pre ochranu pri pripojení s nesprávnou polaritou.

Základné programové vybavenie tvorí rezidentný riadiaci program MONITOR v rozsahu 1 kB umiestnený v pamäti PROM, orientovaný na 25 prvkovú klávesnicu a deväťmiestny sedemsegmentový displej. Obsahuje obslužné programy na komunikáciu s kazetovým magnetofónom, čím tento

uživatel může používat jako vonkajšiu pamäť. Dialóg s užívateľom MONITOR vedie formou správ a náznakových symbolov na displeji, a ich akceptovania stlačením daného tlačidla (alebo niektorého z danej skupiny tlačidiel) klávesnice:

Inicializácia systému (RESET). Prevedie nastavenie obvodu CPU, inicializáciu obvodu PPI (kanál PB nastaví do funkcie vstupu), nastavenie ukazovateľa zásobníka na vrchol (1FD9H) a čaká na príkaz k prevedeniu ďalšej funkcie.

Vonkajšie prerušenie (INTERRUPT). Na adrese 38H (RST7) je umiestnený príkaz ku skoku do vyhradenej adresy zásobníka MONITORa (1FE6 — 1FE8H), kde užívateľ môže uložiť vektor obslužného podprogramu.

Prehľadávanie a modifikácia obsahu registrov (REGISTER). Prehľadávanie, prípadne modifikácia obsahu registrov párov CPU od navolenej registrácie páru v poradí AF, BC, DE, HL, SP. (Pri tejto funkcii jednotlivé páry registrov sú reprezentované tlačidlami A, B, D, 8 a 9.) Po skončení činnosti čaká na príkaz k prevedeniu ďalšej funkcie.

Prehľadávanie a modifikácia obsahu pamäti (MEMORY). Prehľadávanie, prípadne modifikácia obsahu pamäti od adresy nastavennej v HL alebo od nastavennej adresy vo vzostupnom poradí.

Štart programu (GO). Štart programu od adresy v PC, alebo od navolenej adresy. Návrat do riadiaceho programu je možný cez funkcie RESET prípadne INTERRUPT. (Ak prerušenie bolo povolené a je uložený daný vektor obslužného programu).

Zastavenie programu (BREAK POINT). Po nastavení adresy „zarážky“ program prechádza do funkcie GO a po dosiahnutí nastaveného bodu čaká na príkaz k prevedeniu ďalšej funkcie.

Čítanie dát z kazetového magnetofónu do pamäti (LOAD). Prenos bloku dát zo zvoleného datového poľa magnetofónovej kazety do pamäteovej oblasti danej od adresy v HL, prípadne od nastavennej adresy, do posledného byte danej stránky (do adresy XXFFH). V prípade, že zvolené dátové pole program na magnetofónovej kazete nenašiel, program vydá žiadosť a späťné previnutie kazety. Po jej prevedení program pokračuje v činnosti.

Zápis dát z pamäti do kazetového magnetofónu (SAVE). Presun bloku dát z pamäteovej oblasti danej adresou v HL, prípadne nastavenou adresou, do posledného byte stránky, na nastavené miesto magnetofónovej kazety. (Je pritom potrebné dodržať vzostupné číslovanie jednotlivých blokov dát na magnetofónovej kazete.)

Okrem uvedených základných funkcií MONITOR umožňuje užívateľovi využiť podprogramy pre stavbu vlastných programov. Tieto podprogramy používajú užívateľský definovaný zásobník pre ukladanie dát alebo návratových adries. Tieto podprogramy možno zadiť do troch skupín:

- Vstup do MONITORa z užívateľského programu s uchovaním stavu procesora (ENTRY).

- Snímanie stavu klávesnice a zobrazenie údajov na displeji (CLEAR, OUTKE, DISP, OUTDA, OUTAD, MODDA, MODAD).
- Prenos jedného osembitového slova medzi pamäťou a kazetovým magnetofónom (TIN, TOUT).

Snímanie stavu klávesnice a riadenie zobrazenia na displeji prebieha v dynamickom režime riadeným programom. Pri zatlačení a spustení niektorého z tlačidiel, jeho kód sa nachádza v akumulátore. Údaj na displeji odpovedá obsahu pamäteovej oblasti určenej obsahom ukazovateľa výstupného registra v zápisníku MONITORa (1FFCH). V zápisníku MONITORa pre výstupný register je rezervovaná oblasť 1FEF — 1FF7H.

Komunikácia s kazetovým magnetofónom je cez register C. Organizácia a časovanie prenosu sú riadené programom, užívateľ musí zabezpečiť dané miesto záznamu na magnetofónovej kazete.

Rozšírenie systému je možné v dvoch etapách. Prvá etapa predpokladá rozšírenie systému osadením voľných pozícií pre pamäť EPROM a obvod PPI.

(Výstupy kanálov obvodu PPI spolu s voľným kanálom obvodu zo základ-

ného osadenia sú vyvedené na konektor K2). V druhej etape ide o rozšírenie mimo vlastný systém cez osobitný prídavný konektor K1, na ktorý sú vyvedené okrem systémovej zbernice signály CPU aj nevyužitý signály pre výber z dekodera pamäti.

Školský mikropočítač možno využiť aj v jednoduchých aplikáciách, pre ktoré konfigurácia systému vyhoví. Okrem popísaných rozšírení môže užívateľ využiť voľné univerzálne prepojenie pole na plošnej doske mikropočítača na umiestnenie prídavných obvodov. V niektorých aplikáciách je účelné externé umiestnenie klávesnice, prípadne aj displeja, (na prednom paneli prístroja, v ktorom je mikropočítač aplikovaný) pomocou pevného prepojenia páskovými vodičmi.

Malý školský mikropočítač PMI-80 svojimi vlastnosťami a parametrami vyplní medzeru v sortimente zariadení danej kategórie v ČSSR a tým umožní splnenie úloh vyplývajúce z dlhodobého programu zavedenia mikropočítačovej techniky do jednotlivých oblastí národného hospodárstva.

V ďalšom čísle AR sa budeme podrobnejšie zaoberať architektúrou tohto školského mikropočítača.

Technické parametre PMI-80

Centrálna procesorová jednotka (CPU):	MHB 8080A
Frekvencia PKJ	10 MHz (perióda hodinových impulzov $t_{cy} = 900$ ns)
Prerušovací systém	jednourovňový (RST7) s možnosťou externého rozšírenia
Rozsah pamäte ROM	1 kB (s možnosťou rozšírenia na doske o 1 kB)
Rozsah pamäte RWM	1 kB
Počet paralelných vstup/výstup liniek	8 (s možnosťou rozšírenia na doske o 24) vyvedených na konektor
Externé rozšírenie systému	lokálne zbernice vyvedené na konektor
Zabudovaný užívateľský terminál	deväťmiestny sedemsegmentový displej LED a 25prvková klávesnica
Pripojenie kazetového magnetofónu	výstup: $U_{ss} = \min 200$ mV pri zaťažení 50Ω , vstup: $U_{ss} = \min 20$ V, vstupný odpor 1 k Ω
Programové vybavenie	rezidentný riadiaci program MONITOR (1 kB)
Napájacie napätia	externé cez pevný prívod +5 V/0,7 A; +12 V/0,2 A; -5 V/0,1 A
Rozmery a hmotnosť	plošná doska: 145×240 mm, asi 0,3 kp; zabalený (s príručkou): 310×210×50 mm, asi 0,7 kp

SOUTĚŽ SVAZARMU v programování v jazyce BASIC

ÚV Svazarmu vyhlašuje celostátní soutěž v programování v jazyce BASIC. Pravidla soutěže byla schválena ÚV Svazarmu, podle nich obdrží každý přihlášený účastník poštou na svoji adresu základní informace a zadání soutěžních úloh 1. kola. V přihlášce uveďte jméno, příjmení, bydliště a ZO Svazarmu (nebo organizaci NF). Přihlášku potvrzenou ZO Svazarmu (nebo jinou organizací NF) zašlete nejpozději do **24. srpna 1984 na adresu**

Ing. Petr Kratochvíl, Letovská 554, 199 00 Praha 9.

První kolo soutěže se uskuteční korespondenční formou. Budou se řešit dvě úlohy, jejichž zadání každý řádně přihlášený účastník obdrží do 7. září t. r. Řešení úloh se odešle nejpozději do **30. září** pořadateli. Třicet nejúspěšnějších řešitelů z 1. kola bude pozváno na finále, které se uskuteční v listopadu v Praze.

V prvním kole budou hodnoceny všechny programy v jazyce BASIC bez rozdílu, ke kterému počítači použítá verze jazyka byla přizpůsobena. Finále se uskuteční na jednom typu mikropočítače za stejných podmínek pro všechny účastníky.

V prvním kole se bude hodnotit především kvalita programové dokumentace, splnění zadání, algoritmicke a vtipnost řešení, praktické vlastnosti programu a počet řádků programu.

Pořadí vyhodnotí odborná porota a 30 postupujících určí na základě součtu získaných bodů za obě úlohy.

„Pípač“ hrací kostka s mikroprocesorem 8080


Nevýhodnou elektronických hracích kostek, které byly doposud publikovány v Amatérském rádiu (naposledy s mikroprocesorem v příloze „Mikroelektronika 81“) je optické zobrazení počtu padlých ok. Lepší přehlednost při hře umožňuje akustické zobrazení počtu padlých ok pomocí akustických značek generovaných mikroprocesorem a reprodukovatelných malým reproduktorem.

Program k tomuto účelu je ve formě vývojového diagramu uveden na obr. 1a), zapojení je uvedeno na obr. 1b). Po startu programu se vyhodnocuje stisk tlačítka TI1. Bylo-li stisknuto, probíhá generování náhodného čísla 1 až 6 stejným principem jako u hrací kostky s mikroprocesorem podle přílohy „Mikroelektronika 81“. Po uvolnění tlačítka TI1 mikroprocesor vytváří akustické značky odpovídající počtu ok. Padne-li např. trojka, ozve se z reproduktoru ti-ti-ti, tedy tři krátké akustické značky s kmitočtem asi 500 Hz a podobně v ostatních případech. O počtu padlých ok jsou tedy rychle informováni všichni hráči, aniž by se museli naklánět nad optický „displej“ kostky z diod LED.

Akustické značky mikroprocesor generuje klasickým způsobem. Komplementu je obsah střádače a tak vzniklou posloupnost logických jedniček a nul vysílá na výstup. Mezi vysláním jedničky a nuly je časová prodleva vzniklá dekrementováním registru C na nulu, čímž je definován kmitočet značky. Mezery mezi značkami se generují vysláním logické nuly na výstup a odměřením určitého časového intervalu (asi 0,5 s) dekrementováním páru registrů HL z počáteční hodnoty 0900H (H značí hexadecimálně) na nulu.

Věřím, že takto koncipovaná „mluvící“ přesněji řečeno „pípač“ hrací kostka poskytne zájemcům o stavbu mnoho zábavy a potěšení při různých hrách tak, jako je přinesla autorce a jejím spoluhráčům.

Ing. Soňa Česká, CSc.

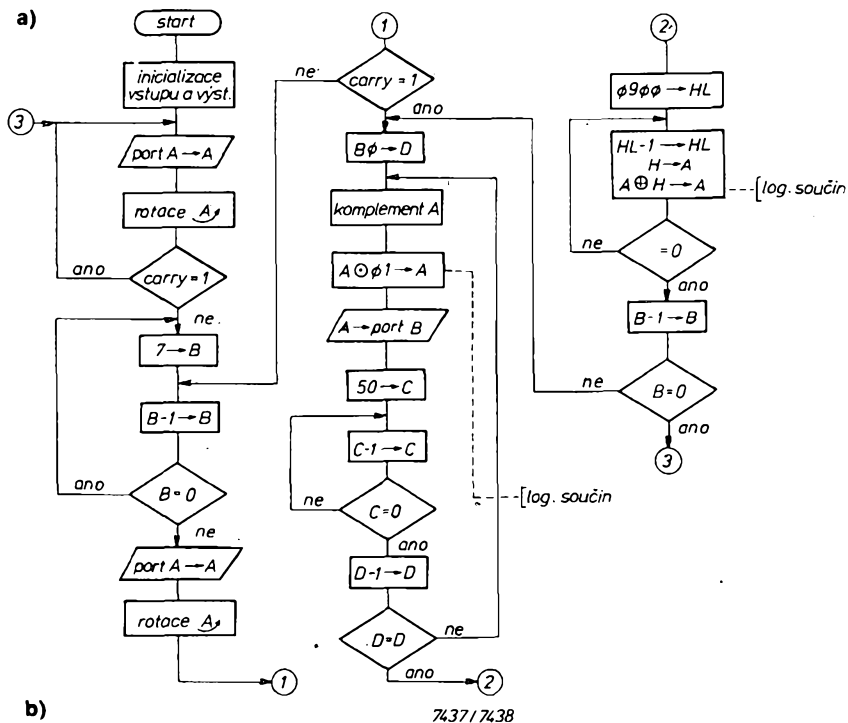

Obr. 1. a) vývojový diagram programu pípač hrací kostky, b) zapojení obvodu, c) výpis programu ve strojovém kódu.

tab.1 - program ve stroj. kódu

adresa	kódy
0000	3E 99 D3 03 DB 00 0F DA 04 00
000A	06 07 05 CA 0A 00 DB 00 0F D2
0014	0C 00 16 FF 2F E6 01 D3 01 0E
001E	50 0D C2 1F 00 15 C2 18 00 21
0028	00 FF 2B 7C B5 C2 2A 00 05 C2
0032	16 00 C3 04 00

VÝPOČETNÍ TECHNIKA NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH PO ROCE 1984

Nové pojetí výchovně vzdělávací práce spojené s povinnou desetiletou školní docházkou vstupuje v příštím školním roce do praxe středních škol. 1. září se začíná vyučovat podle nových učebních plánů na gymnáziích, středních odborných školách i na středních odborných učilištích. Náplň studijních oborů se upravuje a zároveň se vytvářejí obory nové tak, aby jejich obsah co nejvíce vyhovoval budoucím potřebám naší společnosti. Při sestavování učebních plánů bylo jasné, že s výpočetní technikou se bude setkávat prakticky každý, protože vědeckotechnický rozvoj ve všech oblastech národního hospodářství je bez ní nemyslitelný.

Se základy výpočetní techniky (dále jen VT) se seznamují děti již na základní škole v matematice, a pokud si zvolily nepovinný předmět Cvičení z matematiky, pak v 7. třídě probírají tematický celek Základy programování s kapitoly Vývojové diagramy, Metoda půlení intervalu, Algoritmy v matematice, Cyklus, Řešení rovnice půlením intervalu, Algoritmus řešení rovnice a Programování počítačů.

Absolvent střední školy se bude setkávat s výpočetní technikou buď jako pracovník obsluhy či údržby jejích prostředků, nebo jako uživatel, který

bude výsledky výpočetní techniky používat ve své práci, případně bude programátorům zadávat úkoly. Proto bude příprava studentů v oblasti VT probíhat ve dvou kvalitativně odlišných skupinách.

V první skupině budou ti, kteří se specializují na práci s VT; budou tedy pracovat jako operátoři, údržbáři, případně jako programátoři výpočetních a řídicích postupů. Kvalifikaci získají především ve vybraných oborech středních průmyslových škol elektrotechnických v předmětech Výpočetní technika, Mikroprocesorová techni-

ka, Automatizační cvičení, Výpočetní technika a obsluha počítačů. Některá gymnázia se budou v rámci ZVOP (Základy výroby a odborné přípravy) zabývat algoritmizací a v předmětu Základy programování a počítačové systémy připraví pracovníky výpočetních středisek.

Do druhé skupiny jsou zařazeni studující všech ostatních typů průmyslových škol. S výpočetní technikou se budou seznamovat průběžně po celou dobu studia. Algoritmizace a vývojové diagramy jsou části mnoha témat matematiky ve všech ročnících. V nepovinném předmětu Cvičení z matematiky jsou zařazeny bloky Algoritmy a programování, Lineární algebra.

Většina studijních oborů SOŠ umožňuje si zvolit jako povinně volitelný předmět (případně jako nepovinný předmět) Výpočetní technika s laboratorní výukou.

Jako příklad výuky uživatelskému přístupu k VT si uvedme učební plány

středních průmyslových škol strojnických. Zavádějí se zde studijní obory Strojnická konstrukce, Strojnická technologie a Provozuschopnost výrobních zařízení. Ve všech uvedených oborech jsou věnovány 24 hodiny základům programovacího jazyka BASIC (Automatizace — 3. ročník) a 14 hodin práci na počítači v laboratorních cvičeních. Zpracování výsledků některých měření na počítači bude možné v laboratorních cvičeních z elektrotechniky (2. ročník) a v laboratorním předmětu Kontrola a měření (3. a 4. ročník).

Ve Strojnické konstrukci (4. ročník) se hovoří v tematickém celku Racionalizace konstrukčních prací o využití VT při konstrukčních výpočtech, o konstruování za pomoci počítače a o automatizaci konstruování. V předmětu Konstrukční cvičení (2., 3. a 4. ročník) se uvádí v pojetí vyučovacího předmětu, že „při výuce je nutno rozvíjet dovednosti žáků z oblasti výpočetní techniky. Proto v každém ročníku minimálně v jednom cvičení realizují žáci výpočet s použitím počítače“. Obdobnou formulaci najdeme v pojetí předmětu Technologická cvičení. V předmětu Provozuschopnost výrobních zařízení (4. ročník) je zařazeno téma Využití VT v péči o základní prostředky.

V oblasti výuky nesmíme zapomínat ani na využití počítače k demonstraci fyzikálních, chemických a jiných jevů jejich modelováním. Další práci s počítačem umožní výukové, kontrolní a examinační programy, kterými se zkvalitní individuální práce žáků. Také vedení pedagogické dokumentace a agendy školy na počítači nebude jistě zanedbatelným příspěvkem k racionalizaci školních prací.

Výše uvedené plány by zůstaly nesplněny, kdyby nebylo patřičného materiálního zabezpečení, tedy kdyby neměly školy k dispozici prostředky výpočetní techniky. Dnes je již jasné, že n. p. Komenium dodá ve 4. čtvrtletí tohoto roku na střední školy několik set mikropočítačů IQ 151, které jsou konstruovány na bázi mikropočítače MHB 8080. Počítač bude pracovat ve spojení s běžným televizním přijímačem a s kazetovým magnetofonem. Bude se dodávat se základním modulem jazyka BASIC 6 a s dynamickou pamětí 32 kB. V dalším roce se předpokládá dodávka modulu s programovacím jazykem PASCAL a modulů k připojení dalších periférií. Podrobné informace o tomto počítači uveřejníme v některém z dalších čísel AR.

Vybavení škol mikropočítači není levnou záležitostí a je nutné zajistit jejich dokonalé a maximální využití. Proto v příštím školním roce proběhne důkladné školení všech vyučujících, kteří by měli ve svých předmětech s VT pracovat. Budou vytvořeny podmínky pro to, aby všichni žáci, kteří budou mít zájem o práci s mikropočítačem, měli tento počítač k dispozici. Rozšíří se oblast využití VT v středoškolské odborné činnosti, budou se organizovat soutěže v programování na školách, v krajích i soutěže celostátní.

Vyučující spolu s žáky středních škol se mají tedy na co těšit.

Jiří Ježek

Mikropočítače v MLR

V Maďarsku, stejně jako v ostatních státech RVHP, se věnuje velká pozornost a úsilí rozvoji výpočetní techniky. Mimo řad SMEP a JSEP, vyvíjených v rámci mnohostranné spolupráce, se mnoho výzkumných pracovišť i podniků snaží o vývoj vlastního mikropočítače. Velký počet různých typů svědčí o malé koordinovanosti vývoje a výroby, společným znakem při současné nedostatečné součástkové základně je koncepce založená na použití mikropočítačů z kapitalistických států.

V tabulce jsou uvedeny ty mikropočítače, kterých bylo vyrobeno víc než 100 kusů. Některé údaje pro rozporuplnost přístupných informací nejsou uvedeny. Protože předěl mezi oblastí mikropočítačů a minipočítačů není přesně stanoven, byly do přehledu zahrnuty i některé typy, které by se daly označit jako minipočítače. Údaje byly získány z firemních materiálů a z odborného tisku.

Marcel Derian

Přehled mikropočítačů vyráběných v MLR

Typ	CPU	RAM/ROM (Kb)	displej	disk (Kb)	op. systém	prog. jazyk	cena tis. Ft	výrobce
Aircomp 16	Z80	16/8	televize 25 x 40	—	monitor	Assembler Basic	27	BOSCOOP, 2040 Bp Budaörs, Nefelejcs u. 2/b
EMG 777	Intel 8085	16-144/?	vestavěný 25 x 64	2 ks 160	?	Basic	?	Elektr. Mérökészülék Gyára 1163 Bp Czirák u. 26
Floppimat SP	F 8	24-64/4	vestavěný 16 x 64	2 ks	rutina pro disk	Assembler Pascal	?	VILATI
HT 1080Z	Z80A	64/16	televize 16 x 64	—	monitor	Basic	35	Híradástechnikai Szövetkezet 1519 Bp. Pf.: 268
HT 680X	SZM 601	16-512/8	vestavěný barevný 24 x 80	—	rutina pro periférie	Assembler Basic	350	Központi Fizikai Kutatóint. Pf. 49 1525 Bp
Janus	NC80.01D - Z 80	128-512/?	vestavěný	—	Fobos, DOS CP/M, UNIX	Basic, Cobol Fortran, Pascal	600	LMM
Labsys 80	Z80	64-256/?	vestavěný 30 x 64	16 ks 16 x 256	MSYS (CP/M)	Basic, Cobol Fortran	300	LMM
Mickey 80	Z80	16-56/16	televize 16 x 64	2 ks 160	monitor	Assembler Basic	34	Alkalmazástechn. Tanácsadó 1103 Bp Noszly u. 1
Mod 81	Z80	64-1024/?	vestavěný	4 ks 256	CP/M, MP/M	Basic, CLSP Pascal	250	MBO
MO 8X	U880	64/6-12	vestavěný 25 x 80	4 ks 160	PROPOS (komp. CP/M)	Basic, Pascal Fortran	500	Számtás Technikai Koordinációs Intézet 1368 Budapest Pf.: 224
Proper 8	U880	16-256 /2-32	vestavěný 25 x 40 nebo 80	4 ks 160	PROPOS	Basic, Pascal Fortran	600	
Proper 16	Intel 8088	64-256/40	vestavěný bar. 25 x 40 nebo 80	4 ks 160	PROPOS	Basic, Pascal Fortran	800	
SLK 80	U880	32-64/8	vestavěný 25 x 40 nebo 80	2 ks	MSYS	Assembler Basic	56	BRG
TPA quadro	AM 2900	192/?	vestavěný	—	COS/H, OS/L RTS/H	Basic, Fortran Fokál, Midibol	?	jako JANUS
Varyter	Z 80	64/16	vestavěný 24 x 80	2 ks 256	MPOS, IDOS ZAFIR	Basic Elan O	80	jako MO 8X nebo Proper
Videoton PC	Z80	16-58/8	vestavěný 24 x 80	2 ks 71	rutina pro disk	Assembler Basic	200	Videoton 1021 Bp. Vörös Hadserg u. 54

Znaky: — není ? údaj není znám komp. kompatibilní s...

VILATI: Vill. Automatika Fővállalkozási és Gyártó vállalat, 1013 Bp. Krisztina krt. 55

LMM: Labor Műszeripari Művek, 1096 Bp. Thaly K. u. 39—41

MBO: Medicor Belker Osztiály, 1052 Bp. Aranykőz u. 2

BRG: Budapesti Rádiotechnikai Gyár, 1033 Bp. Polgár u. 8—10

FORTH

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.

V posledních letech začaly do mnoha odvětví národního hospodářství pronikat mikropočítače. Ale nejen do národního hospodářství. Mikropočítače již v současné době vlastní i v naší republice tisíce amatérů a počítačových nadšenců..

Prakticky jediným vyšším programovacím jazykem, který je mezi těmito počítači hojněji rozšířen, je jazyk BASIC. Tento jazyk má však řadu nevýhod, z nichž nejvýznamnější je asi jeho pomalost. O nevýhodách tohoto jazyka ostatně podrobněji informoval článek „Má FORTH naději?“ v AR 12/83.

V poslední době se začíná stále více prosazovat jazyk FORTH, který má pro uživatele mikropočítačů řadu předností. V tomto kursu bychom vás chtěli s jazykem FORTH nejen podrobně seznámit, ale částečně vás i přesvědčit, že možná právě tento jazyk vám pomůže realizovat všechny vaše nápady.

1. ZÁSObNÍK

Dříve, než si začneme vyprávět cokoliv o programování, musíme si vysvětlit pojem zásobníku a s ním spojených operací. Tento pojem bude v celém dalším výkladu klíčový a bez jeho pochopení nemá smysl výklad vůbec začínat.

Zásobník je datová struktura, jejíž činnost lze modelovat např. pomocí šuplíku v psacím stole. Do šuplíku ukládáme papíry s poznámkami, a to jeden na druhý. Přístup máme vždy pouze k papíru naposledy uloženému. Potřebujeme-li papír dříve uložený, musíme napřed odebrat všechny papíry, které leží nad ním.

Takto pracující datová struktura se nazývá zásobník (stack). V literatuře se můžete také často setkat s názvem LIFO, což je zkratka z „Last In First Out“ neboli poslední tam, první ven.

Položky na zásobníku budeme v dalším textu označovat následujícími zkratkami:

TOS — vršek zásobníku (Top Of Stack) — položka, kterou jsme na zásobník dali naposledy, nebo kterou se tam právě chystáme dát.

NOS — následující za TOS (Next On Stack) — mohli bychom říci položka pod TOS.

NNOS — následující za NOS.

Zásobník budeme v dalším textu zobrazovat dvěma způsoby, a to buď v řádce zleva doprava, takže TOS bude nejvíce vpravo

.....NNOS NOS TOS

a nebo pod sebou, a to tak, že TOS bude NEJSPODNĚJŠÍ položka. Uvědomuji si, že tento způsob zápisu si protřepe s termíny „uložit na vršek“ nebo „první pod vrškem“, ale z řady dalších důvodů je tento způsob zápisu výhodnější, nehledě na to, že ve všech mikropočítačích roste zásobník směrem k nižším adresám (tedy dolů), takže je toto značení v literatuře obvyklé, přestože si, jak jsem již poznamenal, s terminologií protřepe.

Pro názornou představu si ukážeme, jak bude vypadat zásobník při tomto způsobu zápisu, budeme-li na něj postupně ukládat čísla od jedné do pěti. Zároveň bude u každé položky uvedena patřičná ze tří výše uvedených zkratk:

```
1 TOS  1 NOS  1 NNOS 1
      2 TOS  2 NOS  2 NNOS 2
          3 TOS  3 NOS  3 NNOS
              4 TOS  4 NOS
                  5 TOS
```

Chceme-li nyní položky odebrat, budeme tak činit v obráceném pořadí, než jsme je ukládali, tedy:

```
1      1      1 NNOS 1 NOS  1 TOS
2      2 NNOS 2 NOS  2 TOS
3 NNOS 3 NOS  3 TOS
4 NOS  4 TOS
5 TOS
```

2. FILOSOFIE JAZYKA FORTH

První, co začátečníka na jazyku FORTH většinou zarazí, je jeho naprostá odlišnost od všeho, s čím se doposud setkal (nebyl-li to zrovna jazyk LISP, kterému se alespoň vzdáleně podobá). Práce v jazyku FORTH je celá postavená na dvou zásobnících. Prvý je systémový a jsou do něj ukládány návratové adresy a některé další údaje a uživateli se nedoporučuje jej příliš využívat. Jelikož je tento zásobník často označován jako **zásobník návratových adres**, budeme jej v textu značit **ZNA**.

Uživateli je určen druhý zásobník, který je plně pod jeho kontrolou a na kterém se provádí veškeré operace. Tento zásobník budeme označovat **UZ (uživatelský)**.

Úplný program jazyku FORTH je tvořen posloupností tzv. **slov**, oddělených mezerami nebo znaky „Nová řádka“. Slovo může být označeno (pojmenováno) jakýmkoliv znakem kódu ASCII s výjimkou mezery a řídících znaků nebo libovolnou posloupností těchto znaků neobsahující mezeru ani řídící znaky. Každému slovu je jednoznačně přiřazena nějaká činnost a slovo tedy představuje obdobu procedury. Tato procedura očekává všechny své parametry na zásobníku, odkud je po převzetí vymaže a uloží tam případné výsledky.

Definice všech slov, neboli popisy ke slovíům přiřazených činností, jsou uloženy v tzv. slovníku, který bývá někdy označován za třetí zásobník. Slouží k uchování definic nových slov, hodnot proměnných, polí, atd. Slova k němu můžeme přidávat a opět je z něj odmazávat obdobně, jako položky na zásobníku.

Interpretr čte program slovo za slovem, každé slovo napřed najde ve slovníku a vzápětí vykoná patřičnou činnost. Pokud slovo nenajde ve slovníku, pokusí se jej interpretovat jako číslo, jehož hodnotu pak uloží na vrchol zásobníku. Pokud slovo nelze interpretovat ani jako číslo, ohlásí chybu.

Před započatím programování v jazyku FORTH je zapotřebí provést důkladnou analýzu úlohy. Řešený problém si rozložíme na hlavní části, z nichž každou pak znovu dále dělíme. Tento proces trvá tak dlouho, dokud jednotlivé části nejsou natolik jednoduché, že je můžeme naprogramovat pomocí známých slov. Takto provedená analýza se nazývá „analýzou shora dolů“ (top-down design).

Po provedené analýze pak nadefinujeme slova, realizující nejjednodušší činnosti.

Pomocí těchto slov a slov dříve známých nadefinujeme realizaci činností složitějších atd., až na konec nadefinujeme jedno slovo, řešící celý problém. Tento postup se nazývá „programování zdola nahoru“ (bottom-up programming).

Specifickou vlastností jazyka FORTH je, že tato postupně tvořená slova nejen definujeme, ale také zároveň odlaďujeme. Okamžité odlaďování slov je umožněno tím, že všechna slova očekávají své vstupní parametry na zásobníku a tamtéž ukládají své výsledky. Není tedy nutné vytvářet zvláštní procedury, předávající testovaným slovům parametry a tisknouce jejich výsledky, neboť tyto činnosti můžeme jednoduše realizovat „ručně“.

Mnohé jiné jazyky, např. BASIC, nás nenutí provádět bezpodmínečně tuto teoretickou přípravu a svojí strukturou umožňují přímé programování, kdy provádíme zároveň analýzu a kódování. Pokud však po dokončení programu porovnáme časy potřebné k naprogramování úlohy oběma metodami, zjistíme, že první metoda je většinou neporovnatelně rychlejší a programy jí získané jsou i mnohem přehlednější. Nepovažujte proto nutnost teoretické přípravy za nevýhodu jazyka FORTH, ale za jeho výhodu, která nás ochrání před nekonečným odlaďováním věčně chybných programů.

3. METODICKÉ POZNÁMKY

Základní interpret jazyka FORTH obsahuje podle implementace okolo 100 až 200 slov. Tato skutečnost vyžaduje poněkud odlišné pojetí výuky, než bývá u ostatních programovacích jazyků zvykem. Styl výuky by se měl spíše blížit výuce jazyků přirozených.

Kurz tedy nebude seznamem pravidel použití jednotlivých slov. Každá kapitola se bude zabývat některou z vlastností jazyka. Na jejím začátku budou uvedeny definice nových slov, použitých v této lekci spolu s vysvětlením jejich významu a funkce. Tato slova pak budou v dalším textu pokládána za známá.

V definicích bude u každého slova vpravo od jeho názvu uveden v závorkách očekávaný (vlevo od šipky) a výsledný (vpravo od šipky) stav uživatelského zásobníku.

V popisech stavu zásobníku budeme používat následující označení:

A — Adresa.
(A) — Obsah buňky na adrese A (16 bitů).

(1)

- B(A)** — Obsah bajtu na adrese A.
B — Bajt je číslo od 0 do 255. Pokud chceme uložit bajt na TOS, uloží se šestnáctibitová položka, jež má v horních osmi bitech nuly. Chceme-li naopak uložit obsah TOS do bajtu, uloží se spodních 8 bitů TOS.
D — Celé číslo v dvojnásobné přesnosti. Zaujímá dvě položky na zásobníku (tj. 4 bajty). Jeho rozsah je od -2 147 483 648 do 2 147 483 647.
F — Pravdivostní hodnota (flag). Nula je chápána jako „FALSE“ (nepravda), nenulová hodnota jako „TRUE“ (pravda). Máme-li někde uložit pravdivostní hodnotu, je „TRUE“ ukládáno jako +1 nebo -1 a „FALSE“ jako 0.
N — Celé číslo v rozsahu od -32 768 do 32 767 (16 bitů).
RA — Návrátová adresa (return address) z právě prováděného slova. Při vstupu do slova je (TOS) ZNA = RA (viz 8. lekce).
U — Celé číslo v rozsahu od 0 do 65535 (unsigned).
X — Obecná šestnáctibitová položka.
.xxx — Jméno slova jazyka FORTH.
.xxx. — Adresa slova xxx.
Z — ASCII kód znaku — platí pro něj stejné zásady jako pro B.

V dalším textu budeme často hovořit o buňkách paměti nebo správněji o paměťových místech. Paměťovým místem (**PM**) budeme rozumět část paměti, kde je uložena nějaká informace. Tato část může mít různou velikost. Podle potřeby to jednou bude bit, jindy bajt, dvoubajt (slovo) atd. U vícebajtových PM budeme adresou paměťového místa myslet adresu jeho prvního bajtu.

Při práci s PM budeme potřebovat občas rozlišovat adresu místa a hodnotu na této adrese uloženou. Položky budeme značit identifikátorem (např. TOS, BASE). Pokud bude třeba zdůraznit, že se jedná o hodnotu, bude tento identifikátor uzavřen do kulatých závorek (např. (TOS), (BASE)); bude-li třeba zdůraznit, že se jedná o adresu, bude uzavřen mezi dvě tečky (např. .BASE). je adresa proměnné BASE, (BASE). je adresa, na níž je uložena hodnota proměnné BASE).

V některých programech (definicích) uvádím pro snazší porozumění a větší názornost stav zásobníku po vykonání každého slova pod tímto slovem, a odděluji jej plnou čarou. U dvojtečkových definic (budou vysvětleny) uvádím stav zásobníku, který je očekáván před jejich plněním, pod jménem nově definovaného slova.

Pokud bude využíván i ZNA, budou zobrazeny obou zásobníků oddělena svislou čarou, přičemž UZ bude znázorněn vlevo a ZNA vpravo od této čáry. Zápis

```

  3 | 4
  7 |

```

bude tedy znamenat, že na UZ je (TOS) = 7 a (NOS) = 3 a na ZNA je (TOS) = 4.

Pro lepší porozumění příkladům i pro odlaďování případných vlastních programů vám doporučuji zhotovení tzv. RUP, což je zkratka názvu „ruční univerzální počítač“. Pro tento účel si opatřete sadu dominových kamenů nebo jiných, jim podobných kostek. V nouzi postačí i z kartonu nastříhané obdélníky. Zásobník pak bude představovat řada pod sebou vyrovnaných kamenů (ko-

FORTH

stek, obdélníků), na nichž budou napsány hodnoty patřičných položek. Uložení položky na vrchol zásobníku budeme realizovat tak, že její hodnotu nebo symbolické označení napíšeme na volný kámen (kostku, karton) a tento přidáme na konec řady. Odebrání položky ze zásobníku bude prostým odebráním naposledy uloženého kamene. Všechna čísla, která budeme psát při zobrazování zásobníku, budeme zapisovat v desítkové soustavě. Budeme-li chtít číslo napsat v jiné soustavě, uvedeme prve písmeno názvu soustavy v závorce za číslem. Tedy:

$$18 = 1010(B) = 22(O) = 18(D) = 12(H),$$

kde **B** značí binární (dvojkovou), **O** oktálovou (osmičkovou), **D** dekadickou (desítkovou) a **H** hexadecimální (šestnáctkovou) číselnou soustavu.

4. ARITMETICKÉ OPERACE

Nová slova:

- +** — (N1 N2 → (N1 + N2))
 Sečte (TOS) a (NOS) a výsledek uloží na TOS.
— — (N1 N2 → (N1 - N2))
 Odečte (TOS) od (NOS), výsledek uloží na TOS.
***** — (N1 N2 → (N1 * N2))
 Vynásobí (TOS) a (NOS), výsledek uloží na TOS.
/ — (N1 N2 → (N1 / N2))
 Vydělí (NOS) (TOS) a celou část podílu uloží na TOS (tedy 5/2 = 2).
DUP — (X → X X)
 Zduplikuje TOS.
. — (N →)
 Vytiskne hodnotu TOS na obrazovku v dané bázi.

S ideou zásobníku je spojena tzv. postfixová notace, nazývaná též často obrácená polská notace (zkratka RPN tzn. Reverse Polish Notation). Tento způsob zápisu požaduje, abychom vždy uváděli napřed parametry (operandy) a teprve potom jméno procedury (operátor), která tyto parametry zpracuje. Pokud tedy potřebujeme spočítat „13×17“, musíme napsat „13 17 x“. Obdobně zapisujeme i složitější výrazy. Např. výraz

$$((2 + 3) * (7 - 4)) ** 2$$

bychom naprogramovali v jazyce FORTH následovně:

```

2 3 + 7 4 - * DUP .
2 2 5 5 5 5 15 15 225
3 7 7 3 15
4

```

Zastavme se u tohoto příkladu podrobněji. Prvním slovem je slovo „2“. V základní verzi FORTH každé slovo, které je číslem, uloží na TOS svoji hodnotu. Slovo „2“ uloží tedy na TOS číslo 2, jak je znázorněno pod příkladem.

Dalším slovem je slovo „3“. Při jeho vykonání se uloží na TOS číslo 3 a číslo 2 bude v NOS.

Slovo „+“ vezme (TOS) (=3) a (NOS) (=2), sečte je a výsledek uloží na TOS. Po jeho vykonání je na TOS číslo 5. Toto číslo je také v danou chvíli jedinou položkou na UZ.

Slova „7“ a „4“ přidají své hodnoty postupně na TOS, takže po jejich vykonání budou na UZ tři položky.

Slovo „—“ vezme (TOS) (=4) a (NOS) (=7), odečte (TOS) od (NOS) a výsledek (=3) uloží na TOS.

Následuje slovo „*“, které vezme (TOS)

(=3) a (NOS) (=5), vynásobí je a výsledek (=15) uloží na TOS.

Nyní již zbývá pouze tento součin umocnit. Jelikož mocnění na druhou není mezi základními slovy jazyka, musíme je obejít. Jednou z možností je zduplikovat TOS pomocí slova DUP a takto vzniklé dva operandy spolu vynásobit.

Posledním slovem v našem příkladu je slovo „.“ (tečka), které vezme (TOS) a vytiskne na obrazovku tuto hodnotu, následovanou jednou mezerou, která odděluje za sebou jdoucí čísla; pak odstraní svůj operand ze zásobníku.

Na příkladu aritmetických operací je názorně vidět, jak pracují všechny procedury jazyka FORTH — slova. Berou si své argumenty ze zásobníku, kam vzápětí uloží výsledek. Chtěl bych zde ještě jednou zdůraznit, že slovo „berou“ znamená odeberou, neboli, že se pak již tyto argumenty na zásobníku nevyskytují (viz stav zásobníku po vykonání slova).

Z uvedeného příkladu je také vidět, proč FORTH nepatří k nejvýhodnějším jazykům pro řešení problémů, v nichž zcela převažují numerické výpočty. Nejen, že výrazy jsou poněkud nepřehledné, což by ostatně po odlaďení programu nemuselo být na závadu, ale jeho hlavním handicapem je neustálé přesouvání položek do a ze zásobníku, což znatelně zpomaluje výpočet. Přesto však FORTH bývá i v numerických výpočtech 10 až 20krát rychlejší než BASIC a 3 až 5krát rychlejší než celočíselný BASIC. Dobrý kompilátor jazyka FORTRAN však dokáže tyto výpočty ještě rychleji. Již ne tak přesvědčivé jsou výsledky malých kompilátorů navržených pro mikropočítače a pokud opustíme pole numerické matematiky, najdeme nepřeberný počet aplikací, kde s jazykem FORTH mohou v rychlosti a efektivnosti využití paměti, soutěžit pouze programy, psané v assembleru nebo ve strojovém kódu. I zde však může nastat paradoxní situace, že program psaný v jazyce FORTH, tedy ve vyšším programovacím jazyce, zabere v paměti méně místa, než program psaný ve strojovém kódu.

FORTH ve své základní verzi počítá pouze s celými čísly v rozsahu od -32 768 do 32 767. Ve většině aplikací, v nichž se FORTH používá (řízení, hry), tato přesnost zcela vyhovuje a mimo to, výpočty v pevně čarce jsou mnohem rychlejší. V případě potřeby však lze nadefinovat i slova, která pracují s jakýmkoliv jinými typy dat (více-násobná přesnost, plovoucí čárka, komplexní čísla, ...), která jsou v dané chvíli potřeba. O všech těchto možnostech se postupně dozvíte v průběhu kurzu.

Aby se vám trochu zažila práce se zásobníkem, zkuste si naprogramovat výpočet a vytisknutí výsledku následujících příkladů. Průběh akcí na zásobníku si znázorněte pomocí „RUP“ nebo tak, jak to bylo uvedeno v příkladu v textu. Pro kontrolu je ještě jeden příklad takto vyřešen. U ostatních jsou jen na konci lekce kontrolní řešení.

Zadáni: $(13 - 8) ** 3 / (2 + 4)$

Řešení:

```

13 8 - DUP DUP * * 2 4 + / .
13 13 5 5 5 5 125 125 125 20
8 5 5 25 2 2 6
5 4

```

Další příklady:

- $(3 - 2) * (2 * 3 + 6) / (9 - 3) ** 2$
- $(3 + 6) * (3 - 6 * 7)$
- $2 + 3 * (6 - 4 * 7) * 2$
- $(3 - 1) ** 4$

Kontrolní řešení:

- $3 2 - 2 3 * 6 + * 9 3 - DUP * / .$
- $3 6 + 3 6 7 * - .$
- $2 3 6 4 7 * - DUP * * + .$
- $3 1 - DUP * DUP * .$

tabulka umožňuje přímý překlad symbolických proměnných (v případě některých instrukcí to jsou symbolické konstanty) a „expandovaný“ překlad symbolických návěstí. Konstrukce tabulky symbolických názvů a zavedení podprogramu pro lexikální a syntaktickou analýzu zdrojového řádku překladače zajistily uživatelem volitelnou kontrolu správnosti vkládaných řádků zdrojového programu a hlavně potom možnost překladu i velmi rozsáhlých programů systémem „per partes“. První část takového programu překládáme jako NEW (volíme adresy počátku překládaného programu ve strojovém kódu a překládaných symbolických proměnných a parametry překladu) a ostatní jako CONT (pouze volba parametrů překladu). Přitom „expandovaný“ překlad symbolických návěstí umí zpracovat po sobě jdoucí jednotlivé části dlouhého zdrojového programu pouze při jediném průchodu! V dynamické tabulce symbolických názvů postupně přibývají odkazy na návěští, kterému překladač ještě nebyl schopen přiřadit absolutní adresu a jehož výskyt se předpokládá v některé z následujících částí postupného překladu; nastává expanze (program SIM80/85 tato návěští nazývá NOT ALLOCATED). Jestliže se takové návěští identifikuje v průběhu dalšího překladu, potom jsou všechny odkazy příslušného návěstí postupně nahrazeny absolutní adresou a následující překlad tohoto návěstí je již přímý podle již úplného údaje v tabulce symbolických názvů; byla provedena komprimace (program SIM80/85 vypisuje vyplnění všech odkazů v průběhu překladu do tabulek SUPPLEMENTARY ALLOCATED). Pokud se „expandované“ návěští v celém zdrojovém programu z nějakého důvodu nevyskytlo a tudíž mu nebyla přiřazena absolutní adresa, může je uživatel nechat na závěr přeložit jako libovolně volenou adresu. POZOR! Program nabízí tyto přímé překlady „expandovaných“ návěstí vždy při skončení činnosti překladače. To znamená, že při nastavovaném překladu odpovídáme „na dotaz o dodatečném překladu „expandova-

ných“ návěstí N (tedy záporně), naopak dodatečný překlad doporučuji v případě, že se program překládá celý najednou, nebo se jedná o poslední část postupného překladu dlouhého programu systémem „per partes“. Simulace programu s přítomností odkazů není možná.

Nechybí samozřejmě ani identifikace a rozdělení symbolických proměnných a číselných konstant podle jejich délky na 8bitové a 16bitové. Symbolické proměnné se sice překládají přímo podle úplného údaje v tabulce symbolických názvů, je však zajištěna kontrola souhlasu délky té určité proměnné. Nesouhlas (např. přiřazení 16bitové proměnné instrukci MVI) vyvolá indikaci chyby.

Velkou výhodou konstrukce překladače SIM80/85 je schopnost umožnit uživateli opravu chyb přímo v průběhu překladu, aniž by překlad musel začít po opravě znovu od začátku. Takto lze překládat např. programy, vložené do paměti editorem bez kontroly správnosti. Překladač při zjištění chyby vytiskne chybný řádek zdrojového programu, chybu označí a provede kontrolu správnosti pomocí lexikálního a syntaktického analyzátoru. Jestliže je v pořádku, nahradí jím chybný řádek ve zdrojovém programu, provede jeho překlad a pokračuje v činnosti. Opravu může uživatel i odmítnout, avšak tehdy překladač svoji činnost ihned ukončí.

SIM80/85 v praxi

Každý, kdo pracuje s mikroprocesory, ví, jak složitá je oblast, týkající se procesorů a systémů přerušení činnosti CPU. V popisované verzi programu SIM80/85 se mi tuto problematiku nepodařilo uspokojivě vyřešit, a tak jsem se rozhodl pro způsob simulovat přerušení vždy programově přímo v daném programu. V hlavní smyčce simulátoru je uvedeno komentářem INTERRUPT INSERTED místo, kudy program SIM80/85 při vykonání požadků jedné instrukce vždy prochází. Zde je tedy možné doprogramovat například počítadlo instrukcí, nebo provádět přerušení „reálné“ například

minipočítači Acorn Atom dosaženo průměrné rychlosti překladu 100 řádků zdrojového programu pod 18 sekund!).

Program SIM80/85 je uveřejněn jako program uživatelský, a proto jsem v jeho stručném popisu popsal spíše

způsob jeho použití a možnosti při editaci, překladu a simulaci. Podrobný popis činnosti programu spolu s blokovým a funkčním schematem by mnohokrát přesáhl rozsah tohoto popisu. Následuje krátký příklad použití programu.

```

EDITOR FUNCTION      NEW/LIST/REPL/INS/DEL
                     SAVE/LOAD/CHECK/END ?LIST)

*LIST SOURCE MNEMONIC LINES FROM LINE NUMBER  ?0000

0000 DIVIDE:      MVI D,00H
0001              LDA DELITEL
0002              MOV R,A
0003              LDA DELENEC
0004 LOOP:       CMP R
0005              JC STORE
0006              SUB R
0007              JMP LOOP

* END OF SOURCE MNEMONIC LINES      XXX

EDITOR FUNCTION      NEW/LIST/REPL/INS/DEL
                     SAVE/LOAD/CHECK/END ?END

* END OF EDITOR INTERPRETER SECTION  XXX

*INTERPRETER MODE    EDIT/TRANS/SIM ?TRANS

* SOURCE MNEMONIC LINES SYNTAX CHECK READY  XXX

*TRANSLATOR FUNCTION NEW/CONT/LIST/SYMR
                     SAVE/LOAD/END ?NEW

* INSTRUCTION CODE SEQUENCE SPACE HAS BEEN CLEARED  XXX

*TRANSLATE SOURCE MNEMONIC LINES FROM ADDRESS  ?1000

*TRANSLATE SYMBOLIC VARIABLES  FROM ADDRESS  ?2000

* NEW TRANSLATION STARTED
  FOR R SOURCE MNEMONIC LINES      XXX

*DISPLAY ALL TRANSLATION PROGRESS      Y/N ?Y

* NEW TRANSLATION SYNTAX :

0000 DIVIDE:      MVI D,00H      16  00
0001              LDA DELITEL    3A  XX  XX
                                ( 16 BITS SYMBOLIC VARIABLE DELITEL )
0002              MOV R,A        47
0003              LDA DELENEC    3A  XX  XX
                                ( 16 BITS SYMBOLIC VARIABLE DELENEC )
0004 LOOP:       CMP R          80
0005              JC STORE
* HOLD NOT ALLOCATED SYMBOLIC LABEL STORE  XXX
                                100A  DA  ( NOT ALLOCATED SYMBOLIC LABEL STORE )
0006              SUB R          70
0007              JMP LOOP       C3  09  10
                                100E

* END OF SOURCE MNEMONIC LINES      XXX
* NEW TRANSLATION SUCCESSFULL      XXX

* INSTRUCTION CODE SEQUENCE STARTED FROM ADDRESS  1000
* TOTAL 17 INSTRUCTION CODE SEQUENCE BYTES LENGTH  XXX

* TOTAL 1 NOT ALLOCATED TRANSLATED SYMBOLIC LABELS !!!

*SUPPLEMENTARY DIRECT ALLOCATE THESE SYMBOLIC LABELS  Y/N ?N

* NEW TRANSLATION ENDED WITH 1 SYMBOLIC REQUESTS
  TO FOLLOWING CONTINUED TRANSLATION  XXX

```

```

* TRANSLATOR FUNCTION NEW/CONT/LIST/SYMB
* SAVE/LOAD/END ?END

* END OF TRANSLATOR INTERPRETER SECTION ZZZ

* INTERPRETER MODE EDIT/TRANS/SIM ?EDIT

* EDITOR FUNCTION NEW/LIST/REPL/INS/DEL
* SAVE/LOAD/CHECK/END ?NEW

* SOURCE MNEMONIC LINES SPACE HAS BEEN CLEARED ZZZ

* ENTER NEW SOURCE MNEMONIC LINES :
* TYPE "P" TO RETURN TO EDITOR :

0000 STORE: STA

* PROBABLY DATA OR SYMBOLIC VARIABLE EXPECTED
* ERROR IN SOURCE MNEMONIC LINE !!!

NAME : STA : STA VYSLEDEK
0001 RET
0002 ?P

* EDITOR FUNCTION NEW/LIST/REPL/INS/DEL
* SAVE/LOAD/CHECK/END ?END

* END OF EDITOR INTERPRETER SECTION ZZZ

* INTERPRETER MODE EDIT/TRANS/SIM ?TRANS

* SOURCE MNEMONIC LINES SYNTAX CHECK READY ZZZ

* TRANSLATOR FUNCTION NEW/CONT/LIST/SYMB
* SAVE/LOAD/END ?CONT

* CONTINUED TRANSLATION STARTED
* FOR 2 SOURCE MNEMONIC LINES ZZZ

* DISPLAY ALL TRANSLATION PROGRESS Y/N ?Y

* CONTINUED TRANSLATION SYNTAX :

0000 STORE: STA VYSLEDEK

* SUPPLEMENTARY ALLOCATED SYMBOLIC LABEL STORE
* DEFINED PRECEDING INSTRUCTION CODE SEQUENCE :

LOCATION : 1000 CONTENTS : 33
1000 30

1011 32 XX XX
( 16 BITS SYMBOLIC VARIABLE VYSLEDEK )

0001 RET 1014 C2

* END OF SOURCE MNEMONIC LINES ZZZ

* CONTINUED TRANSLATION SUCCESSFUL ZZZ

* INSTRUCTION CODE SEQUENCE STARTED FROM ADDRESS 1000

* TOTAL 21 INSTRUCTION CODE SEQUENCE BYTES LENGTH ZZZ

* CONTINUED TRANSLATION ENDED WITH NO REQUESTS ZZZ

* TRANSLATOR FUNCTION NEW/CONT/LIST/SYMB
* SAVE/LOAD/END ?SYMB

* SYMBOLIC TRANSLATION TABLE :

ADDRESS : 1000 LABEL : DIVIDE
1001 LOUP
1011 STORE

* TOTAL 3 TRANSLATED SYMBOLIC LABELS ZZZ

* TOTAL 0 NOT ALLOCATED SYMBOLIC LABELS ZZZ

LOCATION : 2000 VARIABLE : DELITEL
2002 ( 16 BITS )
DELENEC
( 16 BITS )
VYSLEDEK
( 16 BITS )
2004

* TOTAL 3 TRANSLATED SYMBOLIC VARIABLES ZZZ

* INSTRUCTION CODE SEQUENCE STARTED FROM ADDRESS 1000

* TOTAL 21 INSTRUCTION CODE SEQUENCE BYTES LENGTH ZZZ

* TRANSLATOR FUNCTION NEW/CONT/LIST/SYMB
* SAVE/LOAD/END ?END

* END OF TRANSLATOR INTERPRETER SECTION ZZZ

```

stisknutím některého tlačítka klávesnice.

Definice dvou úseků paměti simulovaného mikroprocesorového systému (kromě úseků s přeloženým zdrojovým programem ve strojovém kódu a pracovní oblasti pro symbolické proměnné) je dostačující i pro ladění rozsáhlých programů. Tyto úseky spolu s oběma pracovními oblastmi (pro přeložený program a symbolické proměnné) mohou zaujímat kteroukoli část adresovatelné paměti 64 Kbyte. Platnost těchto úseků bychom mohli přivzít k existenci modulů paměti RAM – určité délky a počáteční adresy. Pokud se tedy při simulaci vyskytne adresování mimo uživatelem zvolené úseky, je toto označeno jako chyba. Pokračovat lze za předpokladu, že se jednalo o některou operaci s paměťovým místem a nikoli o skok. POZOR! Pracovní úsek s přeloženým zdrojovým programem ve strojovém kódu má charakter paměti typu RAM a nikoli ROM; program se tedy může i přepsat.

Příkaz TRACE musí vždy bezprostředně předcházet příkazem START nebo CONT. Sekce TRACE umožňuje sledovat průběh simulace přeloženého zdrojového programu podle výpisu všech stavů PC (čítače instrukcí) mikroprocesoru (hexadecimální adresy). Pokud dojde ke změně obsahu registrů mikroprocesoru, vypíše se nový obsah daného registru. Vždy po zahájení simulace příkazem START nebo jejím pokračování příkazem CONT je možno zadat tři paměťová místa simulovaného mikroprocesorového systému, jejichž obsah bude v případě použití TRACE výpisu simulace též sledován. Pro případ přerušení simulace v libovolném bodě je v programu uveden navíc příkaz IF KEY, který zajistí nabídnutí „menu“ simulátoru (tento příkaz bude zřejmě nutné přeprogramovat podle možností vašeho minipočítače). Pokračovat lze samozřejmě po volbě příkazu CONT.

Jak již bylo uvedeno, program SIM80/85 je napsán v nejjednodušší verzi jazyka BASIC. Tím je zajištěna

jeho snadná implementace, na druhé straně však vzrostla délka tohoto programu. Jistě jste si všimli, že program obsahuje velké množství příkazů PRINT pro zobrazení mnoha zpráv a hlášení, avšak ty slouží k zajištění přehlednosti a snadné komunikace uživatele s programem SIM80/85. Jestliže přistoupíte ke snižování délky programu (většinou v důsledku malé kapacity paměti mikropočítačů), jsou zde celkem čtyři možnosti realizace. Jednotlivé sekce programu je možno přeprogramovat podle možností použitého minipočítače efektivněji, nebo je možné vynechat některé možnosti volby v menu, jak již bylo dříve popsáno. Další možností je vynechávání tisků (příkazů PRINT), ovšem za cenu ztráty přehlednosti a grafické formy. Doporučuji alespoň zobrazovat krátká číselná hlášení (např. ERROR 3, EFITOR 123, TRANS2) a napsat si k programu tabulku, jaká hlášení jednotlivá čísla reprezentují. POZOR! Velký počet návštěv u příkazů PRINT je používán pro podmíněné a nepodmíněné skoky. Poslední ověřenou možností je používání jednotlivých hlavních částí programu SIM80/85, editoru (EDIT), překladače (TRANS) a simulátoru (SIM), jako samostatných oddělených programů SIM80/85. Tyto úseky je samozřejmě nezbytné zachovat.

Co se týče rychlosti chodu překladače, musím zklamat majitele osobních mikropočítačů Sinclair ZX-81 (patří k nejpomalejším mikropočítačům), zde překlad 100 řádků zdrojového programu trvá asi 20 minut. Kromě toho je nutno náhradním způsobem řešit datovou strukturu DATA, kterou Sinclair ZX-81 nemá, avšak pro funkci programu SIM80/85 je nezbytná (např. uložíme potřebná data do pracovního pole). Dále byl program SIM80/85 ověřen na stolním kalkulátoru Hewlett-Packard 9845B, kde překlad shodného programu trval 4 minuty. Jedinou cestou ke zvětšení rychlosti programu SIM80/85 je jeho překlad do strojového kódu minipočítače (například po přeložení do assembleru 6502 bylo na

VIDEOMAGNETOFONY

(Dokončení)

Zvláštní funkce videomagnetofonů

Až dosud jsme se tedy seznámili se všemi základními funkcemi videomagnetofonů, tedy se záznamem, reprodukcí, i se synchronizačními řídicími obvody. Nároky uživatelů však stále rostou a proto je naprostá většina dnes nabízených přístrojů vybavena dalšími doplňkovými funkcemi, z nichž bych především jmenoval: možnost obraz zastavit, možnost obraz zrychlit ve směru vpřed i vzad, popřípadě možnost obraz zpomalit.

Praktické řešení těchto zdánlivě jednoduchých požadavků však není zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Víme totiž, že hlavy rotují ve stejném směru, jakým se posouvá pásek. Na pásku, který se posouvá jmenovitou rychlostí, se tedy vytvářejí šikmé stopy, které s podélnou osou pásku svírají určitý úhel. Jakmile při reprodukcí změním rychlost posuvu pásku, změní se i úhel v němž hlavy rotují vůči nahraným obrazovým stopám a hlavy při své rotaci budou ze svých stop vyjíždět a zasahovat sousední stopy.

Tyto skutečnosti se jen obtížně vyjadřují výkresem, protože, jak jsme si již na začátku řekli, nelze jednotlivé stopy vyznačit ve skutečném měřítku a pokud tak učiníme v nákrese s výrazně změněnými poměry šířky, délky a sklonu stop, je obrázek více matoucí než vysvětlující. Pokusíme se tedy spíše použít technickou představivost.

Uvedený jev pochopíme patrně nejsnáze, představíme-li si, že v případě, že se pásek bude pohybovat (oproti jmenovité rychlosti posuvu) rychleji, musely by hlavy „své“ stopy „dohánět“ a úhel jejich rotace by nutně musel být menší. A naopak, bude-li se pásek posouvat pomaleji (to znamená buď při jeho zastavení, nebo při chodu zpět), musel by se úhel rotace hlav zvětšit, aby hlavy „své“ stopy nepředbíhaly.

To je však jenom část problému. Tak například při zastaveném posuvu pásku (kdybychom úhel rotace dokázali příslušně změnit) by obě rotující hlavy četly stále jeden a tentýž řádek, což by znamenalo opakování jednoho pulsníku. Kromě toho by se změnila i relativní rychlost hlav vůči záznamovému materiálu. Jen pro informaci uvádím, že například při pětkrát rychlejším posuvu pásku vpřed by to činilo asi 2 %, při pětkrát rychlejším posuvu vzad dokonce 3 %. Tato změna se samozřejmě projeví i ve změně synchronizačního kmitočtu a v některých případech by to mohlo mít vliv i na spolehlivost synchronizace připojeného televizního přijímače. Dále by se ve stejném poměru změnil i kmitočet barvosložného signálu, což by vedlo k dalším závadám, obvykle ke ztrátě barevné identifikace.

A konečně, čím by odchylka od jmenovité rychlosti byla větší, tím více by se nutně změnil i úhel rotace hlav vůči nahraným stopám a tím více sousedních stop by tedy rotující hlavy přebíhaly.

Změnu relativní rychlosti hlav vůči pásku při různých rychlostech či směru jeho posuvu lze bez velkých obtíží řešit tak, že ji kompenzujeme takovou změnou základní rotace bubnu s hlavami, aby relativní rychlost vůči pásku zůstávala vždy stejná. Netřeba ovšem připomínat, že to


znamená určité úpravy řídicích obvodů a jejich synchronizace. Šikmé pruhy, táhnoucí se zleva doprava přes obraz, kterých je tím více, čím je změna rychlosti posuvu od jmenovité rychlosti větší, však zůstávají.

Tento stav byl řadu let brán jako jakési nutné zlo a to až do doby, kdy se na trhu objevily přístroje systému VIDEO 2000. Tento systém totiž zajišťoval při všech popsanych funkcích obraz nejen v barvě, ale též zcela prostý jakýchkoli rušivých pruhů. Teprve pak byli konstruktéři obou dalších systémů nuceni z konkurenčních důvodů upravovat své přístroje (alespoň té luxusnější třídy) tak, aby přinejmenším stáli a zpomalený obraz zůstal barevný a bez pruhů. Při zrychleném obraze však mají trvalé potíže.


Použití technické způsoby (například přidání dalších hlav) požadované výsledky sice zajistily – alespoň při menších změnách rychlosti posuvu tj. zpomalený a stojící obraz, nedosáhly však technické elegance principu DTF, který si pro jeho nespornou zajímavost popíšeme.

DTF


Zkratka DTF znamená Dynamic Track Following, což v překladu značí dynamické sledování stopy. Tento obvod vychází z principu, že obě hlavy na rotujícím bubnu nejsou pevné, ale jsou upevněny na destičkách z piezoelektrického materiálu. Přitom je využíváno známého jevu, že přivedeme-li na polepy těchto destiček polarizační stejnosměrné napětí, destička se prohne a to ve směru odpovídajícímu polaritě přiloženého napětí (obr. 24). Hlava tedy může být napětím přiváděným na

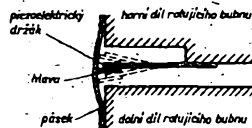

Obr. 24. Upevnění obrazové hlavy na držáku z piezoelektrického materiálu pro funkci DTF

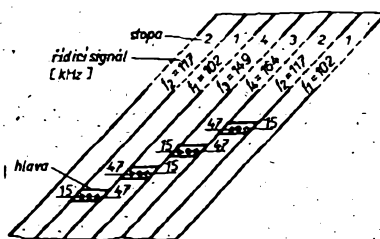

Obr. 25. Sled jednotlivých signálů nahraných postupně obrazovými hlavami a jejich čtení

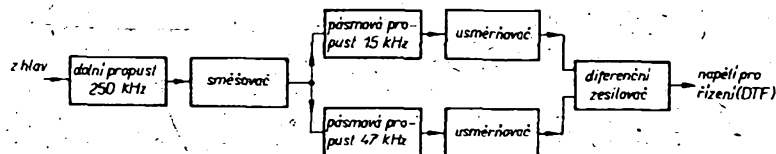

Obr. 26. Funkce obvodu DTF

polepy destičky (konstruktéry nazývané aktuátor) vychylována ve směru kolmém na směr rotace.

To znamená, že dokážeme-li na aktuátory obou hlav přivádět vhodná polarizační napětí, můžeme během čtení informace z pásku měnit polohu hlav tak, aby co nejpřesněji sledovala čtenou stopu. Pro tento úkol musíme tedy získat potřebné řídicí napětí.

Vraťme se na okamžik zcela zpět k přenašenému kmitočtovému spektru, které rotujícími hlavami nahráváme na pásek. Připomeneme si, že jasný signál nahráváme ve spektru, které leží přibližně mezi 1 až 5 MHz a že těsně pod ním, v rozmezí přibližně 600 až 700 kHz zaznamenáváme barevnou informaci. Pásmo v oblasti pod 600 kHz nám tedy zůstalo volné a právě toto pásmo je využito k záznamu informace, potřebných k základní funkci DTF.

Při záznamu obrazového a barevného signálu rotujícími hlavami nahráváme ještě postupně čtyři signály DTF s různými kmitočty tak, že se vždy po čtyřech nahraných záznamových stopách opakuji. Sled je tedy takový:

1. stopa 102 kHz,
2. stopa 117 kHz,
3. stopa 164 kHz,
4. stopa 149 kHz,
5. stopa 102 kHz atd.

Jak vidíme, mezi jednotlivými stopami se stále opakují kmitočtové rozdíly 15 a 47 kHz, jak je naznačeno na obr. 25. Připomínám jen, že tyto signály nemají na jasovou či barevnou informaci žádný vliv, protože jsou při reprodukcí odděleny.

A nyní se podívejme, co se stane při reprodukcí. Hlava, reprodukcí určitou stopu (například 3. stopu), bude číst nejen signál nahraný v této stopě (164 kHz), ale i přeslechy z obou sousedních stop. Ze 2. stopy tedy signál 117 kHz a ze 4. stopy signál 149 kHz. Přeslechy jsou zde značné, protože se jedná o signály relativně velkých vlnových délek.

Další postup vidíme na obr. 26. Signály DTF jsou nejprve odděleny dolní propustí a na jejím výstupu se kromě základního signálu 164 kHz objeví i obě přeslechové složky ze sousedních stop. Tyto složky se směšují se základním signálem 164 kHz a vytvoří tak dva další signály: $164 - 117 = 47$ kHz a $164 - 149 = 15$ kHz.

Pokud hlava v daném okamžiku přesně sleduje „svou“ stopu, pak obě přeslechové složky budou ve stejné úrovni a ve stejné úrovni budou i produkty směšování, tedy signály 47 a 15 kHz. Na výstupu obou usměrňovačů budou tedy shodná napětí a výstupní diferenční zesilovač nevytvoří na svém výstupu žádnou regulační napětí pro aktuátory.

Nebude-li však v daném okamžiku hlava příslušnou stopu sledovat přesně, projeví se to ihned rozdílnými úrovněmi přeslechových složek, takže po jejich usměrnění se na výstupu diferenčního zesilovače objeví napětí příslušné polarity, je přivedeno k aktuátoru a ten hlavu okamžitě nastaví do správné polohy.

Toto uspořádání má ještě další výhodu v tom, že i v případě, kdy vlivem deformace (protažení) pásku neprobíhají zázna-

mové stopy zcela přímočaře, hlavy jsou schopny tyto stopy přesto po celé dráze sledovat s dostatečnou přesností.

A tím jsme se dostali i k odpovědi na otázku, proč systém VIDEO 2000 nepoužívá synchronizační stopu. Tuto stopu totiž zastupuje obvod DTF. Představme si, že rychlost posuvu pásku se z jakéhokoli důvodu poněkud předbíhá a že tudíž rotující hlavy vjíždějí do svých stop poněkud opožděně. Obvod DTF pomocí aktuátorů tento nedostatek pochopitelně kompenzuje a naklání hlavy tak, aby své stopy sledovaly. V tomto případě jsou však obě hlavy vychylovány jedním směrem, což registruje další obvod, který vytváří z této souhlasné změny regulační napětí, které motor posuvu pásku zpomalí tak, až oba aktuátory začnou opět pracovat v oblasti symetrické k jejich nulové výchylce.

Z uvedených důvodů odpadá i ruční regulátor fázové odchylky (tracking).

Tím však možnosti aktuátorového řízení polohy hlav ještě zdaleka nekončí. Vraťme se k předešlé kapitole, kde jsme se seznámili s problémy, které se objevují při realizaci zvláštních funkcí videomagnetofonů. Jsou to především zóny roztrpěných pruhů, které se objevují při stojícím, zpomaleném i zrychleném obrazu v důsledku toho, že čtoucí hlavy přebíhají sousední stopy.

Princip DTF vyřešil tyto problémy technicky relativně jednoduchým způsobem tak, že při zařazení jakékoli zvláštní funkce je na aktuátor příslušné hlavy dodáváno (kromě regulačního napětí) ještě zvláštní napětí pilovitého charakteru, které příslušnou hlavu během čtení jedné stopy vychýlí tak, že zůstane ve své stopě a nepřeběhne do sousední.

To lze nejvýrazněji dokumentovat například při pozorování obrazu při sedminásobku posuvné rychlosti. Bez obvodů DTF by v tomto případě hlava přebíhala šest sousedních stop a samozřejmě vytvářela i příslušné roztrpěné pruhy. Aktuátory obvodů DTF musí proto zajistit, aby hlava četla vždy jen každou sedmou stopu a aby tuto stopu přesně sledovala. Pomocné pilovité napětí musí proto v průběhu jedné půlotčky bubnu vychýlit příslušnou hlavu o vzdálenost, rovnající se šestinásobku šířky jedné stopy, tedy o

$$22,6 \cdot 6 = 135,6 \mu\text{m}.$$

Jen pro zajímavost uvedu, že při 1 V polarizačního napětí je výchylka hlavy v průměru asi 0,6 μm , takže napětí, která je k aktuátorům třeba přivádět, musí být v tomto případě značná. Netřeba zvlášť zdůrazňovat, že při všech zvláštních funkcích jsou otáčky bubnu s hlavami upraveny tak, aby byla relativní rychlost hlav vůči pásku vždy co nejpřesněji zachována.

Posledním úkolem obvodů DTF je ještě zajistit, aby byly jednotlivé stopy při záznamu kladeny co nejpřesněji vedle sebe. K tomuto účelu je rotujícími hlavami kromě čtyř signálů DTF nahráván ještě pátý signál o kmitočtu 223 kHz. Tento signál je však nahráván jen velmi krátce na začátku každé stopy a to pouze po dobu trvání 1,5 řádky, tedy 96 μs . Pak, opět na dobu trvání další 1,5 řádky, je nahrávající hlava přepnuta na čtení (reprodukcii). Tento experiment obrazu nikterak nevedl, protože je realizován v době svislých zatemňovacích impulsů.

Podíváme-li se na obr. 27 vidíme, že vzhledem k tomu, že u systému VIDEO 2000 začíná každá stopa právě o 1,5 řádky

za předešlou stopou, je hlava přepnuta na čtení přesně v tom místě, kde na předešlé stopě leží záznam signálu 223 kHz. Hlava tedy v době trvání 1,5 řádky přečte přeslechový signál 223 kHz z předešlé stopy a jeho úroveň je vložena do paměti. Totéž se opakuje v následující stopě, kde je opět zjištěna úroveň přeslechu z předešlé stopy a porovnává s úrovní podrženou v paměti. Jestliže jsou obě úrovně shodné, znamená to, že jsou jednotlivé stopy kladeny přesně vedle sebe. Jestliže tomu tak není, je z rozdílu získáno řídící napětí a tímto napětím je řízen jeden z aktuátorů. Druhý aktuátor je při záznamu připojen trvale na neměnné napětí.

Rád bych zde připomenul, že popsany obvod je ve skutečnosti značně složitý a jeho zcela přesnou a bezchybnou funkci bylo možno zajistit až mikroprocesorovou technikou.

Indikace času

Ják jsem se již na začátku zmínil, řada přístrojů systému VIDEO 2000 má obvod, který po vložení kazety informuje o tom, kolik času v hodinách a minutách od začátku pásku uplynulo, případně kolik ještě v kazetě zbývá.

Předpokladem pro tuto automatickou funkci je identifikace vložené kazety. Řekli jsme si již také, že všechny kazety tohoto systému jsou opatřeny řadou kódovacích otvorů, takže příslušný videomagnetofon okamžitě zjistí, a na displeji též ukáže, jaká kazeta byla do přístroje vložena (jedno až čtyřhodinová).

Jakmile je kazeta do videomagnetofonu vložena, pootočí se o malý kousek pravý navijecí motor a pak zpět levý navijecí motor. V obou motorech jsou vestavěny optické snímače, z nichž každý generuje určitý počet impulsů, odpovídajících úhlu otočení a tedy i průměru navinutého pásku na příslušné cívice.

Oba tyto sledy impulsů jsou nejprve tvarovány klopnými obvody a pak přivedeny do mikroprocesoru. Ten jejich vzájemný poměr vyhodnotí a převede na časovou informaci, která se objeví na displeji. Tato časová informace je i během provozu na displeji trvale viditelná a lze podle ní velmi snadno vyhledat příslušné místo na pásku, aniž bychom byli nuceni vracet se na začátek a nulovat počítadlo. Kromě toho lze průběžně sledovat plynoucí čas záznamu či reprodukce. Oproti běžným nelineárním počítadlům je to významný přínos, který plně ocení každý, kdo s podobným přístrojem častěji pracuje.

Téhož obvodu se využívá i k tomu, aby byl průběžně zajištěn konstantní tah pásku a to nezávisle na průměru navinutém na cívice.

Synchronizační obvody televizoru

Zcela nakonec jsem si ponechal informaci, byť závažnou, o tom, co je třeba zajistit při spojení videomagnetofonu s televizním přijímačem. Většina televizních přijímačů je v obvodech řádkové synchronizace vybavena tzv. setrvačkovým obvodem, tedy obvodem, který na řádkové

synchronizační impulsy reaguje s určitým zpožděním, neboť má relativně dlouhou časovou konstantu. Předpokládá se totiž, že televizní vysíláče vysílají synchronizační impulsy v naprosto přesném sledu, neboť jsou generovány stabilními oscilátory. Setrvačkový obvod s delší časovou konstantou přitom zajišťuje, že když se v příjmu objeví náhodné rušivé impulsy, které by mohly spustit řádkový rozklad v nevhodném okamžiku, nemohou se rušivě uplatnit.

Zcela odlišná je však situace při reprodukci záznamu z videomagnetofonu, kde z důvodů, vysvětlených v příslušných kapitolách, nelze zajistit potřebnou stabilitu řádkového kmitočtu. Funkce setrvačkového obvodu se proto v tomto případě projevuje spíše negativně a může způsobit například „plápolání“ (obvykle horní) části obrazu ve vodorovném směru, případně neklid celého obrazu.

Při reprodukci z videomagnetofonu je proto třeba časovou konstantu obvodu řádkové synchronizace zkrátit. Naprostá většina zahraničních televizních přijímačů řeší tuto otázku tak, že když naladíme poslední programové tlačítko (někdy označované doplňujícím symbolem AV) na signál z videomagnetofonu, upraví se synchronizační obvody automaticky potřebným způsobem. Kdybychom ovšem signál z videomagnetofonu naladili na kterékoli jiné programové tlačítko, závada by se mohla objevit.

Televizní přijímače tuzemské výroby tuto úpravu dosud nemají, protože, podle sdělení výrobce, se to dosud pro malý počet videomagnetofonů v provozu nejevilo jako potřebné. Pro televizní přijímače TESLA COLOR 110 a 110 ST doporučuje výrobce následující úpravu.

Podle schématu zapojení tohoto přístroje je třeba pro reprodukci z videomagnetofonu zařadit mezi vývody 3 a 8 integrovaného obvodu A250D řádkového rozkladu rezistor s odporem 2,2 k Ω .


Dále by bylo vhodné mezi vývod 9 a kostru zapojit rezistor o odporu asi 820 Ω a kapacitu filtračního kondenzátoru zapojeného na vývod 4 z původních 0,33 μF zmenšit na 0,1 μF .

Vzhledem k tomu, že tato kompletní úprava není příliš vhodná pro příjem běžného televizního vysílání, musela by se, pokud bychom nepoužívali videomagnetofon, složitě odpojovat, což by bylo technicky velmi komplikované. Proto výrobce doporučuje realizovat pouze první část této úpravy, tj. zapojit odpor 2,2 k Ω a při příjmu živého televizního vysílání jej vhodným přvkem odpojit. Připomínám však, že při reprodukci z videomagnetofonu nemusí však být vždy dosaženo bezvadného výsledku.

Výrobce dále dodává, že televizní přijímače TESLA COLOR 110 ST, připravované do výroby pro rok 1985 již budou opatřeny tlačítky, jimiž bude možno přístroj pro reprodukci z videomagnetofonu přizpůsobit. To však nepovažuji za vhodné řešení a velmi bych se přimlouval za to, aby byl použit způsob, který je již deset let běžný v zahraničí, tj. automatické přepnutí časové konstanty při použití posledního programového voliče.

Videomagnetofony s dvojnásobnou hrací dobou

V prvních kapitolách tohoto informativního seriálu byla zmínka o tom, že mnozí výrobci zařadili do svého výrobního programu přístroje, které umožňují záznam a reprodukci jak standardní (tedy dosud používanou) rychlosti posuvu pásku, tak i rychlosti poloviční. Tím se hrací doba

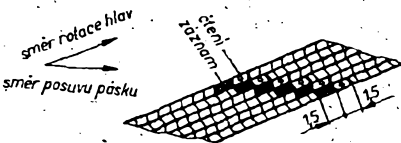

Obr. 27. Záznam a následné čtení signálu 223 kHz před začátkem „viditelných“ řádků pro optimální nastavení obrazových hlav při záznamu (záznam a čtení vždy po dobu 1,5 řádku)

(při použití téhož záznamového materiálu) dvojnásobně prodlouží.

Jak je z úvah, které byly již vysloveny, jasné, musí z hlediska požadované jakosti obrazu zůstat zachována relativní rychlost hlav vůči záznamovému materiálu. Stejně tak musí zůstat zachovány základní principy záznamu, to znamená, že každá hlava musí vždy zapsat anebo přečíst jeden pulsnímek. Z toho vyplývá, že rychlost otáčení bubnu s hlavami musí i u „dlouhohrajícího“ přístroje zůstat stejná jako u „standardního“ provedení.

Zmenšíme-li tedy rychlost posuvu pásku na polovinu, pak nám zbývá jen jediné řešení – zapisovat stopy o poloviční šířce.

Tento způsob představuje sice nejvýhodnější řešení tohoto problému, má však samozřejmě i své nedostatky. Relativní rychlost hlav vůči pásce se při poloviční rychlosti posuvu pásku prakticky nezmění a proto ani neutrpí rozlišovací schopnost (nejvyšší přenášený kmitočet). Vlivem zúžené stopy se však poněkud zhorší jakost záznamu, neboť se zhorší poměr signálu vůči šumu. Současně, vzhledem k velmi úzké stopě, nastanou i větší problémy s udržením hlav v této stopě.

Jako příklad můžeme vzít systém VHS, který tuto otázku vyřešil celkem jednoduše tak, že na bubnu s původními dvěma hlavami umístil navíc ještě dvě hlavy (pro poloviční rychlost) jejichž šířka stopy je proti standardním přibližně poloviční. To tedy znamená, že při standardní rychlosti posuvu jsou na záznamový materiál zapisovány stopy široké 49 μm , zatímco při poloviční rychlosti posuvu jsou zapisovány stopy široké pouze 24,5 μm .

Tak úzké stopy používal doposud jen systém VIDEO 2000, přičemž jeho konstruktéři tvrdili, že je to možné pouze proto, že jsou zde k dispozici obvody pro dynamické sledování stopy (DTF). Je možné, že technika za těch několik let natolik pokročila, že i tak úzkou stopu lze s potřebnou spolehlivostí sledovat i bez DTF, přesto se však (i v běžných informačních prospektech) dočteme, že při poloviční rychlosti posuvu pásku nemusí být vždy zaručena stoprocentní kompatibilita při reprodukci záznamu na jiném stroji, než na kterém byl pořízen, ani nemusí bezchybně pracovat zvláštní funkce přístroje, například pozorování stojícího, zpomaleného či zrychleného obrazu. Z toho vyplývá, že dvojnásobné prodloužení hrací doby není tak docela bez problémů, i když nelze tvrdit, že by kvalita obrazu při běžném provozu byla výrazněji zhoršena.

Při poloviční rychlosti posuvu se však objevují velké problémy v záznamu zvukového doprovodu. Vzhledem k tomu, že rychlost posuvu se již blíží 1 cm/s (u systému BETA dokonce pod 1 cm/s), nemohou již výrobci zaručit ani zdaleka takovou jakost, která by se blížila požadavkům hi-fi. Je to jednak způsobeno tím, že horní mezní kmitočet zaznamenávaného zvukového signálu se posouvá výrazně pod 10 kHz, jednak tím, že se zhorší i šumové poměry. Pripomínám, že uvedené potíže se vyskytují u těch přístrojů, které dosud používají přímý způsob zvukového záznamu a že je lze eliminovat (samozřejmě za cenu další komplikace a zdražení) tak, že zvukový doprovod je zaznamenán obrazovými hlavami ve formě kmitočtové modulovaného signálu spolu s obrazovou informací. Vzhledem k nezbytnosti kompatibility, tj. možnosti na takto upravených strojích reprodukovat i běžné nahrávky, musí být tyto stroje přizpůsobeny pro oba způsoby zvukového záznamu.

U systému VIDEO 2000 zavedli konstruktéři (z nepochopitelných důvodů) též přístroje s poloviční rychlostí posuvu. Z nepochopitelných důvodů proto, že již od začátku měli proti ostatním systémům předstih v tom smyslu, že jejich kazety VCC 480 umožňovaly 2 x 4 hodiny, tedy 8 hodin záznamu či reprodukce.

Zajištění provozu při poloviční rychlosti posuvu, tedy 2 x 8 hodin, přineslo u tohoto systému již větší potíže. Jak víme, činí šířka stopy u standardního provedení VIDEO 2000 asi 22,6 μm . Zmenšíme-li rychlost posuvu na polovinu, je tedy k dispozici stopa široká pouze něco málo přes 11 μm a to je již nepochybně na hranici technických možností současného stavu videomagnetofonů.

Patrně proto nedoplnili konstruktéři tohoto systému rotující bubnu další dvojici hlav (se šířkou stopy 11,3 μm), ale pro obě rychlosti posuvu použili pouze jedinou dvojici hlav s kompromisní šířkou 17 μm . Skutečnost, že hlava široká 17 μm při provozu poloviční rychlosti posuvu čte signál ze stopy jen 11,3 μm široké, nesmí nikoho překvapovat: jedná se o princip, který je v technice videomagnetofonů známý, neboť hlava, která je širší než čtená stopa, zaručuje lepší sledování této stopy. Přitom se, díky sklonům šterbin, ani v tomto případě přeslechy jasových signálů ze sousedních stop o mnoho výrazněji neuplatňují.

Podívejme se však na celý tento princip blíže. Posouvá-li se záznamový materiál poloviční rychlostí, pak hlavy o šířce 17 μm zapisují stopy u výsledné šířce 11,3 μm , protože každá následující stopa část předešlé (šířky 17 μm) prostě přepíše. Na pásku tedy nakonec zůstanou stopy široké 11,3 μm . Při reprodukci pak hlavy o šířce 17 μm čtou stopy široké pouze 11,3 μm , z čehož vyplývá již řečená větší spolehlivost čtení i při ne zcela přesném vedení hlav ve stopě. Vzhledem k užší stopě, bude však nutně poměr signálu proti šumu zhoršen.

Jestliže nahráváme standardní rychlostí posuvu, zapisují se stopy na pásek obvyklým způsobem. Protože však jsou široké jen 17 μm , zůstává mezi nimi volné místo v šířce asi 5,5 μm . Při reprodukci pak čtou tytéž hlavy své stopy, takže až na určité (a v praxi patrně těžko poznatelné) zhoršení jakosti obrazu v důsledku užší stopy) bude vše v pořádku.

Reprodukovat-li na dvou rychlostním stroji záznam, který byl pořízen standardním jednorychlostním videomagnetofonem, pak hlavy o šířce 17 μm čtou stopy široké 22,6 μm a situace je v podstatě shodná s předešlou.

Jestliže však obrazový signál nahraje dvourychlostním magnetofonem (standardní rychlostí), zaznamenáme, jak víme, stopy široké 17 μm s příslušnými mezerami. Budeme-li však takto pořízený záznam reprodukovat standardním videomagnetofonem s hlavami o šířce 22,6 μm , budou tyto hlavy kromě činného signálu se šířkou stopy 17 μm číst po stranách ještě prázdné stopy o šířce 2 x 2,75 μm . To představuje plných 25 % z šířky reprodukcí hlavy a mělo by to již mít určitý nepříznivý vliv na jakost reprodukování signálu (šum) ve srovnání s reprodukcí záznamu, pořízeného standardním přístrojem.

Závěr

K této poslední informaci bych rád vyjádřil (možná poněkud subjektivní) názor. Je třeba si uvědomit, že běžné magnetofony pro záznam a reprodukci zvuku

mají již řadu let takové jakostní parametry, které obvykle daleko překračují onu hranici, za níž by bylo možno reprodukcí hodnotit jako méně či málo vyhovující. Videomagnetofony komerčního provedení jsou však prozatím konstruovány tak, aby splňovaly značné protichůdné požadavky na dlouhou hrací dobu, přijatelné rozměry a též vyhovující jakost reprodukce obrazu. Vzhledem k velké potřebě hustotě informací jsou jejich parametry (a to bylo zcela záměrně stanoveno) na mezi subjektivní poznatelnosti (anebo i trochu za ní) jakostního zhoršení proti dobrému televiznímu obrazu.

Z praxe lze říci, že u kvalitního a dobře seřízeného komerčního videomagnetofonu, samozřejmě ve spojení s kvalitním záznamovým materiálem, je první nahrávka na pozorovací vzdálenost asi dvou až tří metrů (televizor s obrazovkou 66 cm) jen těžko rozeznatelná od původního vysílání. Jestliže však z této nahrávky pořídíme další přepis, jakost se již zhoršuje. Toto zhoršení je patrně například ve zmenšené ostroty detailů v obraze, ve zvětšeném trháni řádků (jitter) a samozřejmě ve zvětšeném šumu, který se nejvíce projevuje ve větších plochách.

Výzkoušel jsem postupný přepis přímého záznamu na dvou velmi dobře pracujících strojích tak, že jsem záznam postupně přehrával z jednoho stroje na druhý. Již třetí postupná přehrávka měla, podle mého subjektivního soudu, oproti prvnímu záznamu pozorovatelně horší jakost.

Je samozřejmě, že v tomto případě jde o ryze subjektivní názor, protože to, co vadí jednomu, nemusí zdaleka vadit druhému. Jisté je však to, že konstruktéři těchto videomagnetofonů patrně větší množství postupných prepisů nepředpokládali a podle toho též volili základní parametry těchto přístrojů. —Hs—

PHILIPS PŘEBÍRÁ FIRMU GRUNDIG

Podle posledních informací došlo nyní, po čtyřletém jednání, k dohodě mezi majitelem světoznámého koncernu GRUNDIG Maxem Grundigem (76 let) a mezi šéfem koncernu PHILIPS, kterým je Wisse Dekker, k dohodě, podle níž počínaje 1. dubnem 1984 holandský koncern přebírá firmu GRUNDIG. Šéfem ve Fürthu, kde má GRUNDIG hlavní sídlo, se má stát současný manažer firmy PHILIPS v Německu, Hermanus Koning.

Rozhodnutí o předání firmy uspišil u Maxe Grundiga jeho zdravotní stav, neboť je vážně nemocen a stále častěji se musí podrobovat léčebným kúram. Na rychlé řešení těchto otázek činily nátlak i banky, neboť ve vedení firmy GRUNDIG došlo v posledních měsících k několika chybným rozhodnutím, které stály jak koncern, tak i obchod milionové ztráty.

Jak se celá záležitost jeví, kupují Holanďané celý podnik se 30 000 zaměstnanci a s ročním obrátem 3 miliardy DM poměrně levně. Podle předběžných zpráv má být hotově zapláceno 150 milionů DM a dalších 250 milionů DM má být do závodů investováno. Jak bývá při takových transakcích obvyklé, značka GRUNDIG bude u výrobků této firmy i nadále zachována. —Hs—

DVOJKANÁLOVÝ OSCILOSKOP

Milan Biščo

(Pokračovanie)

Stavba osciloskopu

Najskôr osadíme dosky s plošnými spojmi. Prácu uľahčia vopred premazané súčiastky. Osadzujeme ich tak, aby mali čitateľné hodnoty. Výkonové rezistory na doske koncových stupňov prispájujeme s medzerou asi 5 mm. Na koncové tranzistory T1, T2, T4, T5 priskrutkujeme chladič 50 x 10 mm s otvorom o $\varnothing$ 3,2 mm uprostred (tranzistory sú v púzde TESLA T-43). Tranzistory vstupného deliča nie sú v objímkach z rozmerových dôvodov. Pri spájkovaní nemusia byť skratované, pretože použité tranzistory BF245 sú menej citlivé na statický náboj než KF521. I tak je potrebné dodržať zásady pri práci s obvodmi MOS, hlavne nepoužívať transformátorovú spájkovačku. Integrované obvody sú v obrúsených pätiaciach. Okolo obvodu synchronizačného zosilňovača T19, T20 sú niektoré spoje navyše. Tento zosilňovač mal zavedené AVC, čo však neprinieslo žiadané zlepšenie. Na tejto doske je použitý i upravený konektor FRB (viď foto). Do dosky osadíme kontakty 1 až 31, 101 až 104, 201 až 204, ktoré získame z vidlice FRB určenej do plošného spoja (napr. TY 517 62 11). Použijeme odcviknuté konce dlhších kontaktov zo spájkovacej strany. Ako zásuvku použijeme rozpílenú zásuvku FRB (napr. TX 518 62 13). Jednu polovicu pre špičky 1 až 31, druhú polovicu napilíme po 7 otvorov a použijeme pre špičky 101 až 104, 201 až 204.

Zoznam súčiastok

Vstupný delič

Rezistory

R1	909 k Ω $\pm$ 2 %, TR 193
R2	110 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R3	1,0 M Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R4	10 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R5	1,0 M Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R6	1,0 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R7	511 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R8	1,0 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R9	750 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R10	332 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R11	33 Ω $\pm$ 5 %, TR 191
R12	22 Ω $\pm$ 5 %, TR 191
R13	220 k Ω $\pm$ 5 %, TR 191
R14	100 Ω $\pm$ 5 %, TR 191
R15	1,0 M Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R16	220 k Ω $\pm$ 5 %, TR 191

Kondenzátory

C1	4 až 10 pF, trimr, N47BT7,5
C3	5 až 20 pF, trimr, N750BT7,5
C3	100 pF, TK 754
C4	4 až 10 pF, trimr, N47BT7,5
C5	5 až 20 pF, trimr, N750BT7,5
C6	1,0 nF, WK 714 13
C7	5 až 20 pF, trimr, N750BT7,5
C8	2,5 až 6 pF, trimr, N47BT7,5
C9	4,7 nF, TGL 5155
C10	2,5 až 6 pF, trimr, N47BT7,5
C11	5 až 20 pF, trimr, N750BT7,5
C12	4 až 10 pF, trimr, N47BT7,5
C13	2,5 až 6 pF, trimr, N47BT7,5
C14	2,5 až 6 pF, trimr, N47BT7,5
C15	6,8 nF, TK 744
C16	6,8 nF, TK 744
C17	33 nF, TK 783

Polovodičové súčiastky

T1	BF245C
T2	BF245C
D1, D2	KA206

Ostatné



prepínač WK 533 44, upravený podľa [3]

Zosilňovač zvislého vychyľovania



Rezistory (TR 151)

R1	4,7 k Ω
R2	100 Ω
R3	5,1 k Ω
R4	100 Ω
R5	3,9 k Ω
R6	100 Ω
R7	4,7 k Ω
R8	4,7 k Ω
R9	22 Ω , TR 191

R10	1,2 k Ω
R11	820 Ω
R12	820 Ω
R13	1,2 k Ω
R14	100 Ω
R15	100 Ω
R16	220 Ω
R17	100 Ω
R18	4,7 k Ω
R19	100 Ω
R20	5,1 k Ω
R21	100 Ω
R22	3,9 k Ω
R23	100 Ω
R24	4,7 k Ω
R25	4,7 k Ω
R26	22 Ω , TR 191
R27	1,2 k Ω
R28	820 Ω
R29	820 Ω
R30	1,2 k Ω
R31	100 Ω
R32	100 Ω
R33	220 Ω
R34	100 Ω
R35	4,7 k Ω
R36	2,2 k Ω
R37	4,7 k Ω
R38	2,7 k Ω
R39	2,7 k Ω
R40	100 Ω
R41	100 Ω
R42	3,3 k Ω
R43	3,3 k Ω
R44	100 Ω
R45	100 Ω
R46	820 Ω
R47	820 Ω
R48	220 Ω
R49	viď text
R50	viď text
R51	120 Ω
R52	100 k Ω (150 k Ω)
R53	33 k Ω
R54	1,5 k Ω
R55	1,5 k Ω
R56	100 Ω
R57	5,1 k Ω
R58	22 Ω , TR 191
R59	12 k Ω
R60	12 k Ω
R61	68 k Ω
R62	68 k Ω
R63	68 k Ω
R64	68 k Ω
R65	150 k Ω

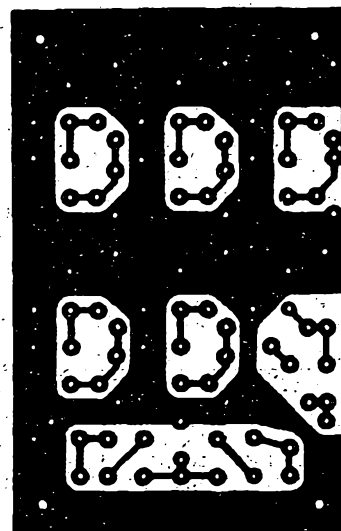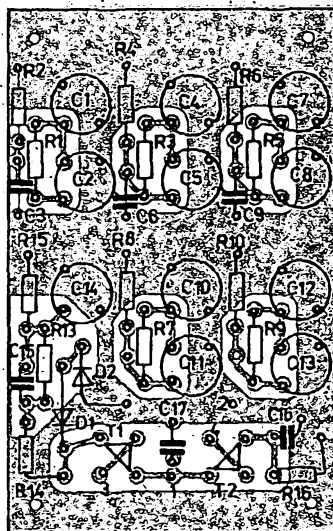

Obr. 7. Rozmiestnenie súčiastok a doska S44 vstupného deliča (trimre C2, C5, C8, C11 a C13 nesmú mať vývody spojené so zemou; u príslušných otvorov treba odleptať — odvŕtať — krúžky)

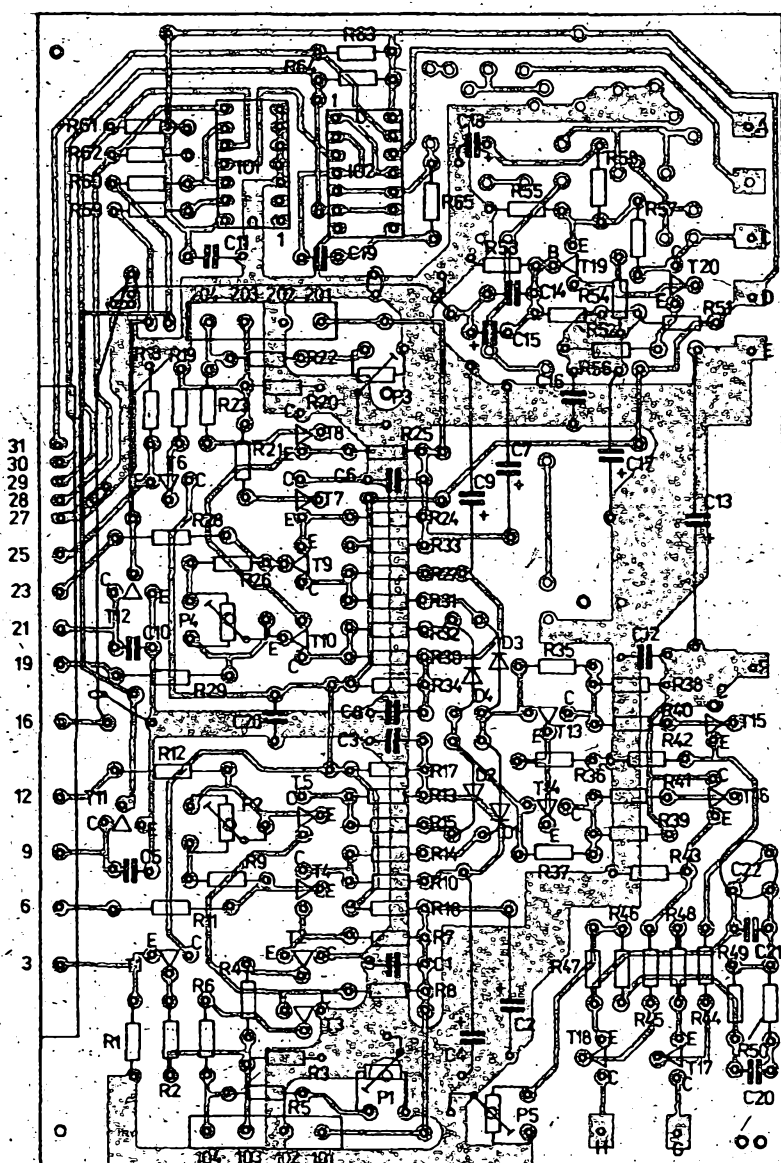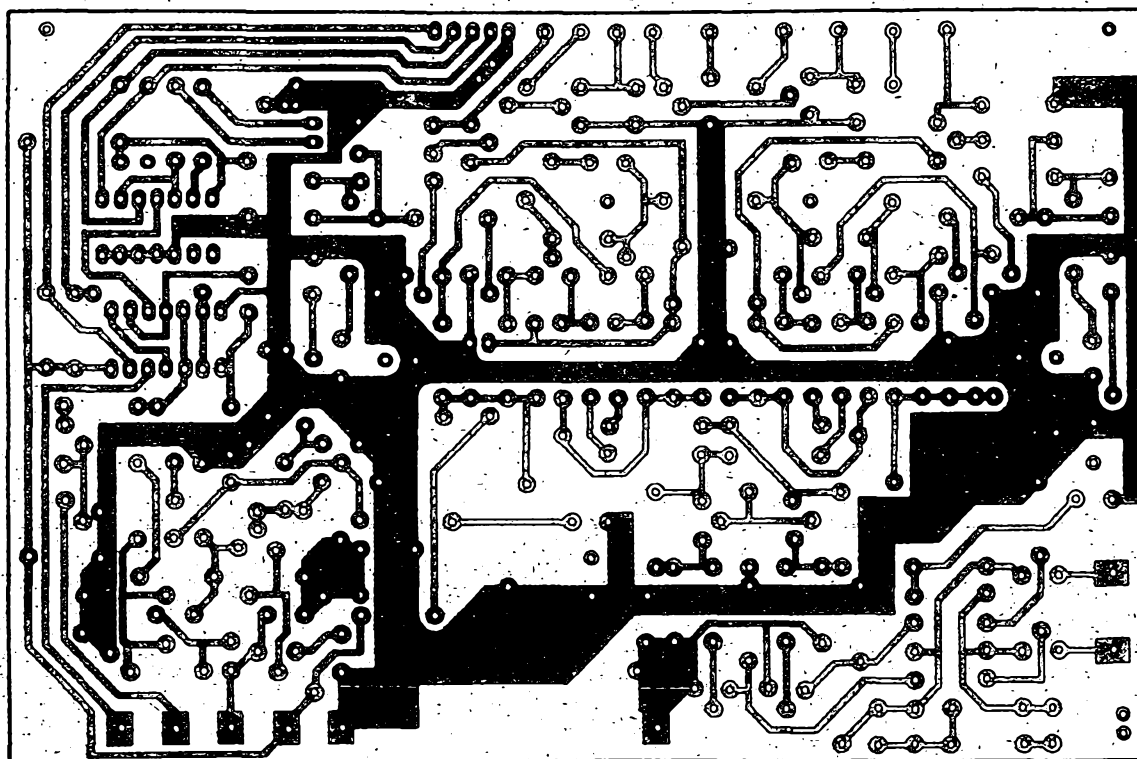

Obr. 8. Rozmiestnenie súčiastok a doska S45
zosilňovača zvislého vychyľovania.

P1	2,2 k Ω , trimr, TP 012
P2	100 Ω , trimr, TP 012
P3	2,2 k Ω , trimr, TP 012
P4	100 Ω , trimr, TP 012
P5	470 Ω , TP 012

Kondenzátory

C1	47 nF, TK 783
C2	20 μ F, TE 984
C3	47 nF, TK 783
C4	50 μ F, TE 984
C5	33 pF, TK 754
C6	47 nF, TK 783
C7	20 μ F, TE 984
C8	47 nF, TK 783
C9	50 μ F, TE 984
C10	33 pF, TK 754
C11	47 nF, TK 783
C12	47 nF, TK 783
C13	500 μ F, TE 986
C14	47 nF, TK 782
C15	22 μ F, TE 122
C16	47 nF, TK 783
C17	20 μ F, TE 984
C18	47 μ F, TE 121
C19	39 pF, TK 754
C20	47 nF, TK 783

Polovodičové súčiastky

D1 až D4	KA206
T1	KSY71
T2, T3	BC179
T4, T5	KF124
T6	KSY71
T7, T8	BC179
T9, T10	KF124
T11, T12	KSY71
T13, T14	KF124
T15 až T19	KSY71
T20	BC178
IO1	MHB4013
IO2	MHB4011

Doska vstupnej časti X

Rezistory (TR 151)

R1	1,0 M Ω $\pm$ 2 %, TR 191		
R2	220 k Ω		
R3	100 Ω	R11	270 Ω
R4	6,8 k Ω	R12	9,1 k Ω
R5	3,3 k Ω	R13	27 k Ω
R6	2,4 k Ω	R14	510 Ω
R7	510 Ω	R15	510 Ω
R8	150 Ω	R16	3,3 k Ω
R9	6,2 k Ω	R17	1 k Ω
R10	27 k Ω	R18	680 Ω
P1	470 Ω , trimr, TP 012		


Kondenzátory

C1	6,8 nF, TK 744	C5	47 nF, TK 783
C2	1 nF, TK 744	C6	50 μ F, TE 984
C3	10 μ F, TE 122	C7	47 nF, TK 783
C4	33 nF, TK 782	C8	0,22 μ F, TC 180

Polovodičové súčiastky

D1	KA206	T3, T4	KSY71
T1	BF245C	T5	KC509
T2	KC509	T6	KF524

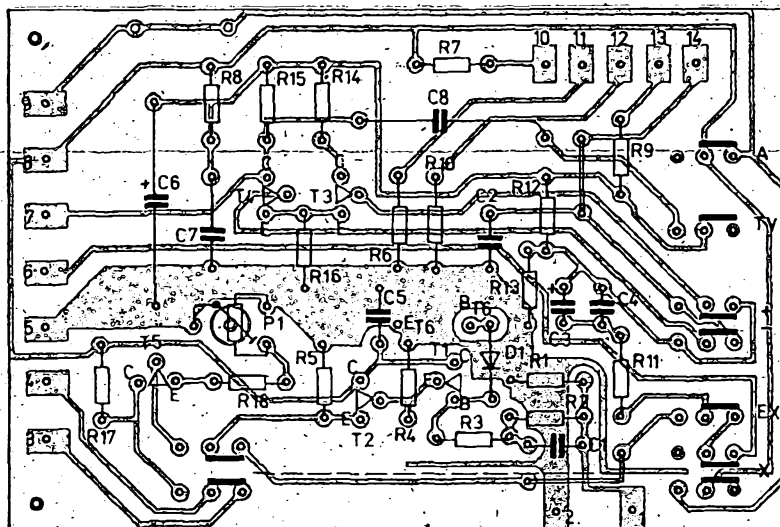Obr. 10. Rozmiestnenie súčiastok a doska S46 vstupnej časti X



Doska časovej základne

Rezistory (TR 151)

R1	2,2 k Ω , TR 152		
R2	3,9 k Ω		
R3	2,4 k Ω	R19	6,8 k Ω
R4	470 Ω	R20	1,5 k Ω
R5	680 Ω	R21	22 k Ω
R6	15 k Ω	R22	12 k Ω
R7	470 Ω	R23	390 Ω
R8	390 Ω	R24	820 Ω
R9	120 Ω	R25	82 k Ω
R10	2,2 k Ω	R26	8,2 k Ω
R11	2,2 M Ω	R27	3,9 k Ω
R12	33 k Ω	R28	5,1 k Ω
R13	47 k Ω	R29	470 Ω
R14	220 Ω	R30	100 Ω
R15	4,7 k Ω	R31	6,8 k Ω
R16	8,2 k Ω	R32	100 Ω
R17	3 k Ω	R33	1 k Ω
R18	27 k Ω	R34	1 k Ω

P1	1,5 k Ω , trimr TP 012
P2	1 k Ω , trimr TP 012
P3	2,2 k Ω , trimr TP 012
P4	470 Ω , trimr TP 012



Kondenzátory


C1	47 nF, TK 783	C10	150 pF, TK 754
C2	47 nF, TK 782	C11	56 pF, TK 754
C3	50 μ F, TE 981	C12	22 pF, TK 754
C4	47 nF, TK 782	C13	22 pF, TK 754
C5	20 μ F, TE 984	C14	60 pF, WK 704 19
C6	56 pF, TK 754	C15	33 nF, TC 279
C7	10 μ F, TE 984	C16	22 nF, TC 279
C8	0,22 μ F, TC 180	C17	20 μ F, TE 984
C9	50 μ F, TE 984	C18	4,7 μ F, TE 124
		C19	47 nF, TK 783

Polovodičové súčiastky

D1 až D5	KA206	T4, T5	KC508
D6 až D9	KA261	T6, T7	KSY71
		T8	TR15
T1	KF507	T9	KSY71
T2, T3	KSY71	T10, T11	KC507

Obr. 9. Rozmiestnenie súčiastok a doska S47 časovej základne

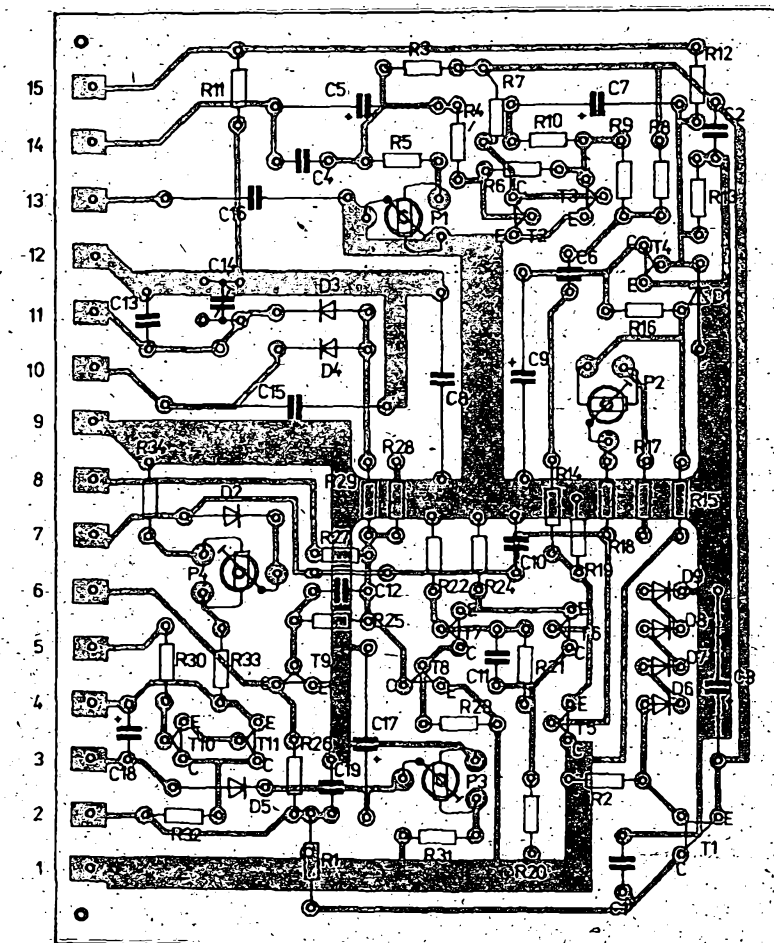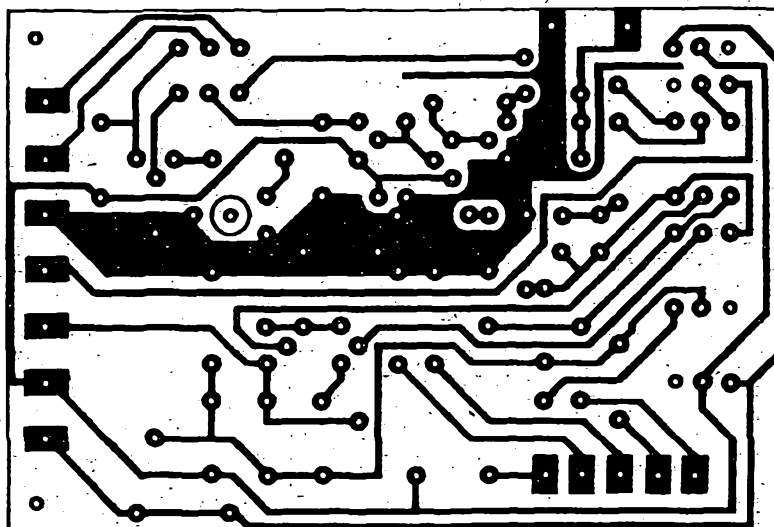

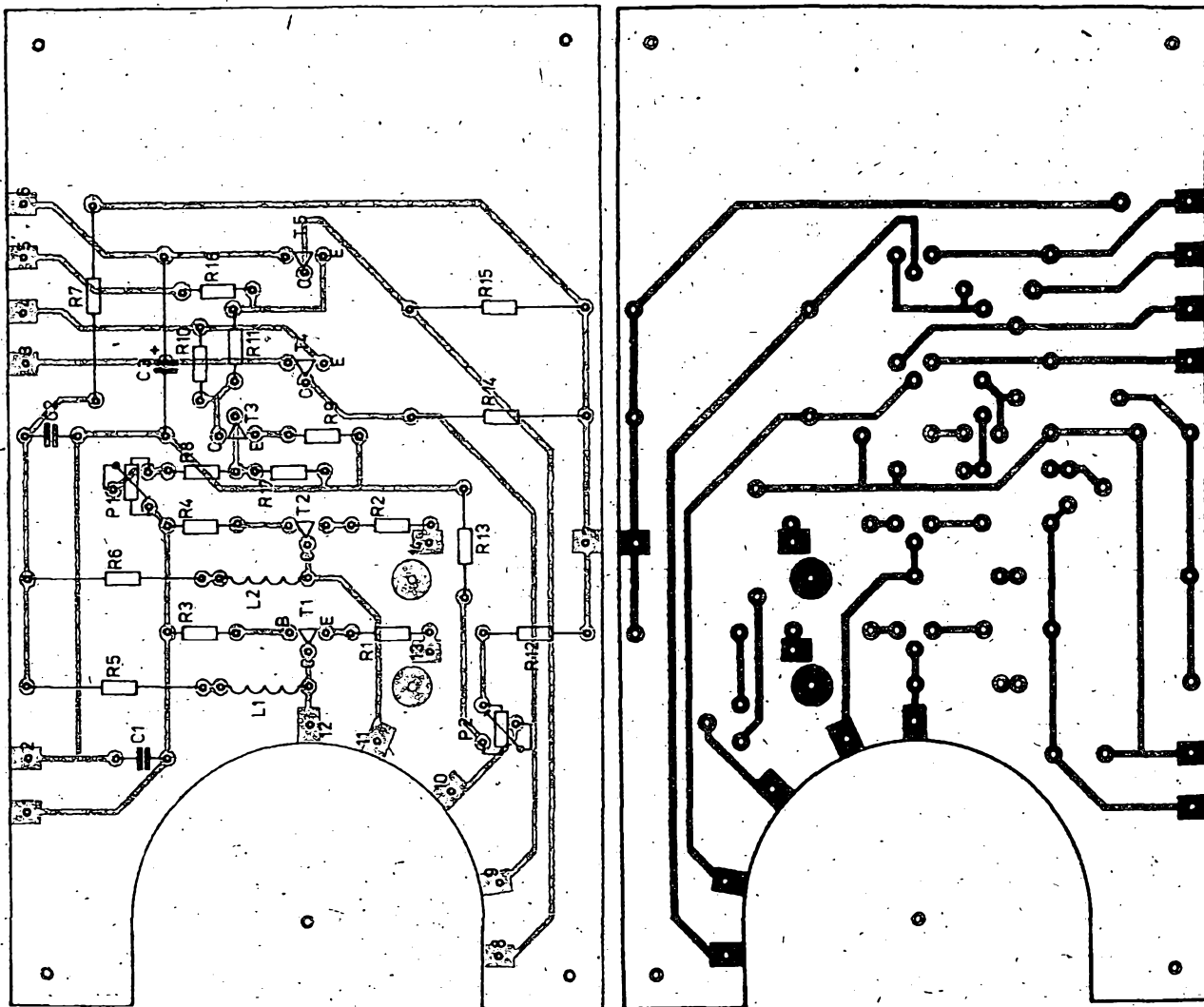

Obr. 11. Rozmiestnenie súčiastok a doska S48 koncových stupňov

Doska koncových stupňov

Rezistory

R1	100 Ω , TR 151
R2	100 Ω , TR 151
R3	100 Ω , TR 151
R4	100 Ω , TR 151
R5	4,7 k Ω , TR 154
R6	4,7 k Ω , TR 154
R7	1 k Ω , TR 153
R8	8,2 k Ω , TR 151
R9	270 Ω , TR 151
R10	470 Ω , TR 151
R11	470 Ω , TR 151
R12	47 k Ω , TR 152
R13	100 k Ω , TR 152
R14	12 k Ω , TR 154
R15	12 k Ω , TR 154
R16	470 Ω , TR 151
R17	2,7 k Ω , TR 151
P1	10 k Ω , trimr, TP 011
P2	100 k Ω , trimr, TP 011

Cievky


L1	10 μ H
L2	10 μ H

Kondenzátory

C1	10 nF, TK 745
C2	10 nF, TK 745
C3	50 μ F, TE 984

Polovodičové súčiastky

T1, T2	BF458
T3	KS500
T4, T5	BF458

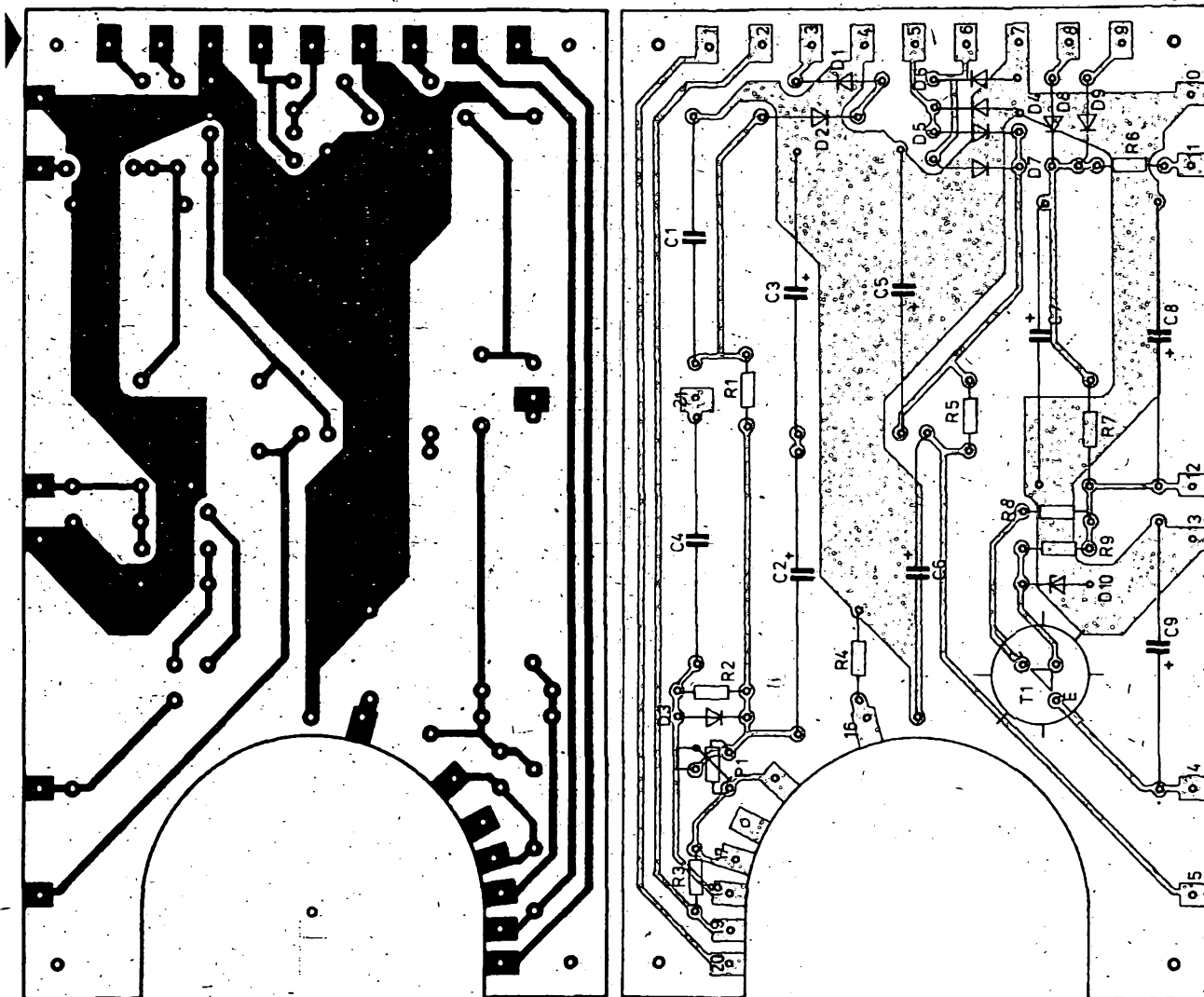

Obr. 12. Rozmiestnenie súčastok a doska S49 napájačov

Doska napájačov

Rezistory (TR 151)

R1	10 k Ω
R2	1 M Ω
R3	1 M Ω
R4	0,33 M Ω , TR 152
R5	220 Ω
R6	1 k Ω
R7	120 Ω , TR 152
R8	180 Ω
R9	5,6 k Ω
P1	100 k Ω , trimr, TP.011

Kondenzátory

C1	0,1 μ F, TC 185
C2	10 μ F, TE 992
C3	10 μ F, TE 992
C4	0,1 μ F, TC 185
C5	20 μ F, TE 992
C6	20 μ F, TE 992
C7	500 μ F, TE 986
C8	500 μ F, TE 986
C9	100 μ F, TE 986

Polovodičové súčastky

D1 až D3	KY130/900
D4 až D7	KY130/600

D8, D9	KY132/150
D10	KZ260/16
T1	KF507

Ostatné použité súčastky

Rezistory

R1	28,7 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R2	100 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R3	301 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R4	1 M Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R5	3 M Ω $\pm$ 2 %, TR 192
R6	31,6 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R7	332 k Ω $\pm$ 2 %, TR 191
R8	3,3 M Ω $\pm$ 2 %, TR 192
R9	10 M Ω $\pm$ 2 %, TR 193
R10	680 Ω , TR 151

Potenciometre

P1	50 k Ω , lin., TP 281
P2	100 k Ω , lin., TP 280
P3	500 Ω , lin., TP 190
P4	500 Ω , lin., TP 190
P5	2,5 k Ω , lin., TP 190
P6	10 k Ω , lin., TP 190
P7	10 k Ω , log., TP 190

Kondenzátory

C1	0,1 μ F, TC 218
C2	0,1 μ F, TC 218
C3	0,1 μ F, TC 218

Polovodičové súčastky

D1	LQ114
----	-------

Ostatné

Po 0,25 A
prepínač WK 533 41
tlačidlové prepínače ISOSTAT
konektory BNC
obrazovka DG7-132

Možno použiť i obrazovky DG7-131, DG7-123; výsledný obraz je horší, pretože uvedené obrazovky sú určené pre asymetrické zapojenie.

Navijací predpis pre sieťový transformátor

Jadrò C, 20 002;

L1	1334 z drôtu CuL o $\varnothing$ 0,236 mm,
L2	2791 z drôtu CuL o $\varnothing$ 0,1 mm,
L3	864 z drôtu CuL o $\varnothing$ 0,16 mm,
L4	342 z drôtu CuL o $\varnothing$ 0,236 mm,
L5	41 z drôtu CuL o $\varnothing$ 0,4 mm.

Transformátor obsahuje dve totožné cievky. Počet závitov je udaný pre jednu cievku!

Zajímavá zapojení ze světa

Jednoduchý převodník A/D s dekadickým výstupem BCD

K digitalizaci analogových signálů je v zahraničí dostupný široký sortiment převodníků v hybridní, popř. monolitické formě. U nás zatím musí být řešena konverze A/D dostupnými prvky, převážně IO. Pro relativně pomalé převodníky (většina běžných aplikací) je vhodná metoda čítání impulsů konstantního opakovacího kmitočtu po vzorkovací dobu t_x , odvozenou jako lineární funkce vstupního analogového napětí. Princip byl již několikrát popsán i v AR, v souvislosti s konstrukcemi digitálních voltmetrů. Obvodové zajímavé řešení bylo publikováno v [1].

Vstupnímu analogovému napětí U_x je proporcionální 8bitový výstup převodníku přímo v kódu BCD. Sledujeme činnost podle funkčního schématu na obr. 1 a časového diagramu na obr. 2. V levé části obr. 1 je čárkované ohraničené analogový díl převodníku, který se skládá z generátoru lineárního trojúhelníkovitého signálu (symetrického podle nuly), zesilovače s nastavitelným ziskem a dvou napěťových komparátorů. Funkce generátoru, tvořeného integrátorem a komparátorem s OZ ve zpětnovazební smyčce, byla již několikrát popsána. Výraz pro opakovací dobu generátoru, která se současně rovná periodě konverzního cyklu, je na obr. 1. Špičkové úrovně generovaného signálu jsou přibližně $U_i = \pm 100$ mV. Nastavením potenciometru P1 se reguluje zesílení následného zesilovače, takže referenční napětí na jeho výstupu lze upravit libovolně v mezích $U_{ref} = \pm 100$ mV až ± 15 V. Na obr. 2a je normovaná úroveň ± 10 V. Toto napětí se zavádí na dvojici napěťových komparátorů, u referenčního (komp. 2) na invertující, u měřicího (komp. 1) na neinvertující vstup. Referenční komparátor má na druhém (neinvertujícím) vstupu pevnou srovnávací úroveň 0 V. Překročili-li trojúhelníkový signál nulovou úroveň do kladných hodnot, přechází výstup druhého komparátoru z hlediska funkce následných obvodů do stavu log. 0 a na

opak. Odtud vyplývá časový průběh na obr. 2d. Na invertující vstup měřicího komparátoru je přiváděno vstupní analogové napětí. Přesáhne-li trojúhelníkový signál jeho úroveň, překlápá se výstup tohoto komparátoru do stavu log. 1 a naopak, viz obr. 2b.

Časové průběhy a, b, d na obr. 2 jsou výchozí pro celý konverzní cyklus. Ten začíná průchodem trojúhelníkovitého napětí nulou do kladných hodnot. V tomto okamžiku je přes hradla H1 až H4, realizující součinovou funkci 1. komp. 2. komp., a hradlo H5 uvolněn přístup taktovacích impulsů z hodinového generátoru (H6 a H7) na kmitočtový dělič 1:4. Po vydělení jsou impulsy vedeny na stovkový čítač BCD. Jeho obsah je od počáteční nulové hodnoty inkrementován tak dlouho, až se vyrovnají okamžitá velikost trojúhelníkovitého a vstupního napětí. Překročením rovnosti $U_{ref} = U_x$ se překlápá 1. komparátor. Tak je definována vzorkovací doba t_x , první interval konverzního cyklu, viz přenos do čítače na obr. 2f. Opakovací kmitočty hodinového generátoru lze volbou P4 nastavit tak, aby např. vstupnímu napětí 9,9 V odpovídal stav čítače 99 (dekadicky). Dělič 1:4 je užit k potlačení oblasti nejistoty vlivem pomalého průchodu trojúhelníkovitého napětí nulou). Čítač BCD zvyšuje obsah až od čtvrtého taktovacího impulsu.


Současně se zablokováním přístupu do čítače je startován přenos dat z jeho výstupu Q do paměti. Zde je užito třístavových paměťových prvků CD4076 (log. 0, log. 1, open). Přenosem do paměti je vymezen druhý interval. Aktivace výstupního portu paměti je na činnosti převodníku v zásadě nezávislá a může být ovládána externím signálem přenos dat, řízeným např. mikropočítačem, ale i vhodnou logikou nebo ručně.

Z obr. 2f je vidět, že ve třetím intervalu vzniká nežádoucí přenos do čítače. To však není na závadu, protože do konce cyklu je již znemožněna komunikace s pamětí. Čtvrtý a poslední interval slouží k nulování čítače. Celý cyklus se potom spojitě opakuje.


Uvedené řešení může dobře vyhovět v řadě případů k digitalizaci signálů z čidel, analogových měřicích přístrojů ap. Při náhradě obvodů našimi součástkami by byla neekonomická náhrada paměti s třístavovým výstupem. V řadě případů by vyhověly běžné střadače 7475, doplněné popř. bufferem z hradel s otevřenými kolektory.

[1] Fandel, G.: A/D Umsetzer liefert BCD-daten an Mikrocomputer. Elektronik 6/78.

-Kyrš-

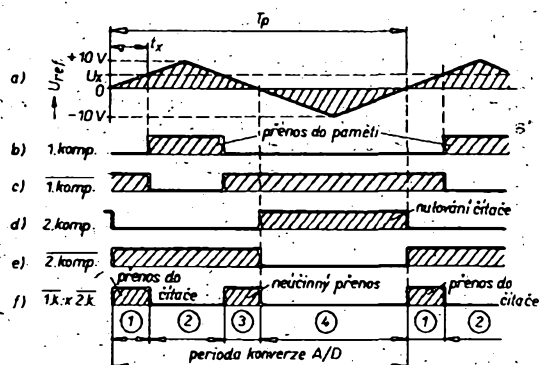

Obr. 2. Časový diagram

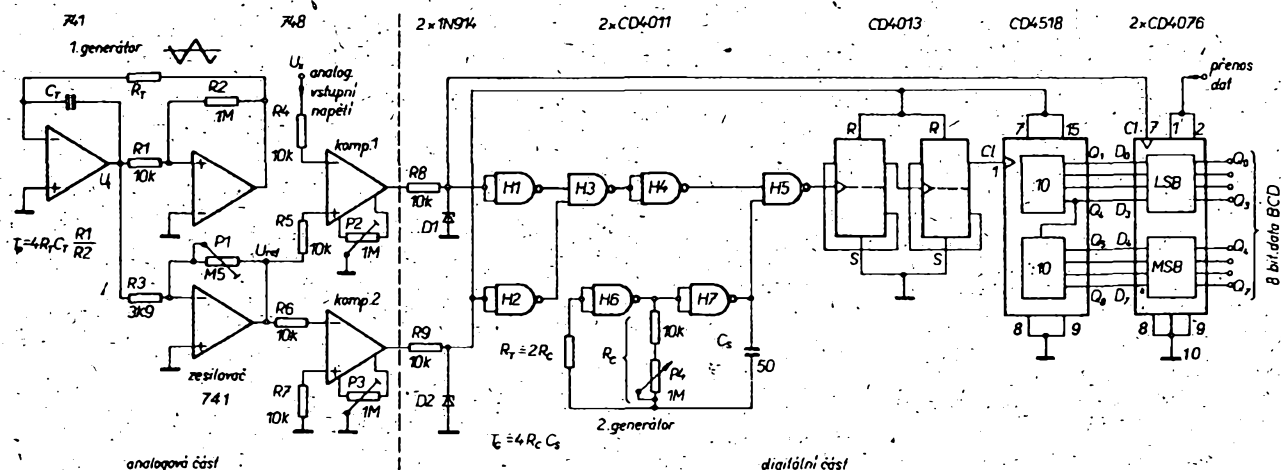

Obr. 1. Funkční schéma převodníku (CD4518 – osmibitový čítač BCD, CD4076 – osmibitová paměť, CD4013 – dělička čtyřmi)

QRPP transceiver

„KOLIBŘÍK“

Ladislav Oliberius, OK1DLY

(Dokončení)

Nastavení laděných obvodů

Ví signál 3,55 MHz odebíráme z kolektorů T4 a k laděným obvodům jej přivedeme přes kondenzátor 56 pF. Ví sondou měříme ví napětí na obvodu. Obvody ladíme na maximální výchylky měřidla.

Obvody L2, C1, L3, C3 a L8, C27 ladíme jádrem. Obvody L9, C30, C31 a L11, C34, C33 kapacitními trimry při kmitočtu VFO 3,55 MHz. Při ladění obvodu L10, C34 a C33 zatížíme cívkou L12 odporem 75 Ω.

Obvody L2, C1 a L3, C3 naladíme nejprve každý zvlášť, potom připojíme C2. Signál přivedeme na cívkou L1, sondu připojíme na živý konec L3, C3 a doladíme na maximální výchylku.

Přijímač

Připojíme C20 a zjistíme přeladění VFO. Změnou indukčnosti L7 nastavíme VFO tak, aby jej bylo možno přeladovat v pásmu 3,5 až 3,6 MHz. Jádro cívky L7 zajistíme voskem. Připojíme C26, C18 a odpor R1. Pokud nemáme v zapojení chybu, funguje přijímač na prvé zapojení. Můžeme-li vybrat IO z několika kusů, uděláme to. Vlastnosti některých MAA661 se od sebe podstatně liší, lze to poznat pouhým poslechem. IO zapájíme přímo do desky plošných spojů. Potom naladíme nějakou stanici okolo 3,55 MHz (doporučuji odpoledne, kdy je na pásmu malé QRM), doladíme obvody L2, C1 a L3, C3 na nejsilnější příjem a jádra zajistíme voskem. Propust není třeba plynule ladit, má dostatečnou šířku.

Vysílací část

Cívkou L12 zatížíme žárovkou 2,5 V/0,2 A a připojíme C28. Zaklíčujeme vysílač a je-li všechno v pořádku, žárovka se rozsvítí. Přitom posloucháme tón na kontrolním přijímači. Jsou-li slyšet při klíčování kliky, vřídíme do klíčovacího obvodu tlumivku Ti2 (ve schématu je kreslena čárkovaně) a zmenšíme kapacitu C29. Ti2 má asi 200 závitů drátu o Ø 0,15 mm CuL na nízkofrekvenčním jádru. Pokud po uvolnění klíče svítí stále žárovka, kmitá PA Zamezíme tomu zvětšením odporu R14 (až na 82 Ω) nebo výměnou tranzistoru T7 za jiný s menším h_{21e} , popř. zmenšíme kapacitu C28 a zablokujeme napájecí napětí kondenzátorem asi 500 μF. Potom opět doladíme obvod L8, C27 na 3,55 MHz. Zbývá přizpůsobit PA k anténě, čehož dosáhneme L12. Co nejbližší k anténě navlékneme toroid měřiče anténního proudu (viz obr. 3 b) na napáječ antény a zaklíčujeme vysílač. Změnou počtu závitů cívky L12 (v mém případě 3 závitů) najdeme bod, kdy do antény teče největší proud. Měřidlo odpojíme a cívkou L12

navineme definitivně. Potom připojíme anténu a doladíme obvod L11, C33, C34 opět na 3,55 MHz

Konstrukce

Celý transceiver je vestavěn do skříňky z pozinkovaného plechu o rozměrech 60 × 180 × 180 mm. Přepínač P1 a potenciometry P2 a P4 jsou ovládány přímo, potenciometr P3 přes jednoduchý lankový převod asi 10:1. Pokud pro P3 použijeme dostatečně velký knoflík, je možno jej ovládat přímo, např. jako u přijímače „Pionýr“. Potenciometr P2 má vypínač, kterým připojíme zdroj. Přesný výkres neuvádím, doporučuji však všechny díly skříňky spájet.

Zkušenosti z provozu

Popsané zařízení jsem začal provozovat (QTH Nýrsko, okres Klatovy) v únoru roku 1983 s anténou G5RV a překvapilo mne, co se s ním dá všechno „udělat“. Během necelých dvou měsíců jsem s ním navázal přes 70 QSO s YU, DL, Y2, PA, HB, OE a G. Většinou jsem dostával reporty 559 až 579, ale nebyly vzácností ani např. 439 ani 589 až 599.

Při používání malých výkonů se výrazně projeví změna podmínek v různé denní době. Tak např. 5. února loňského roku jsem v 08.35 UTC měl spojení s Y26XH, dostal jsem 569 a vzápětí v 8.50 jsem dostal od OK1DRR 579. Ve stejný den v 11.35 UTC jsem dostal od DJ4DA 439, ale byl spíš zázrak, že se nám v době okolo poledne podařilo v pásmu 80 m vůbec navázat spojení. Odpoledne jsem dostal ve 14.10 UTC od OK2KAN 569, v 14.38 od DH2FAW 449, od Y44SN v 14.58 579, a v 15.15 UTC od Y33UK 589. Ve večerních hodinách, když na pásmu vzrostlo QRM, jsem spojení navazoval podstatně hůř, ale pokud jsem se dovolal, reporty se příliš nelišily od 559 až 579.

Např. 8. 2. 1983 jsem v 21.30 UTC měl spojení s G3KFB z Londýna, dostal jsem 559, v 22.40 YU4BMN opět 559 a vzápětí v 22.50 G4GKF z Liverpoolu – report 569. Všechny stanice mi daly report dříve, než se dozvěděly můj výkon, a řada z nich byla potom překvapena. Např. HB9Z mne „vzal“ na prvé volání, přestože jej současně volaly asi čtyři silnější stanice. Řada stanic z DL a Y2 mne během spojení, když se dozvěděly, že mám ORPP, začaly volat OK1DLY/QRPP 250 mW a po skončení spojení mi uvolnily kmitočty, aniž bych je o to žádal. V několika případech mne skutečně zavolala další stanice. Bohužel, nikdy z OK.


V časných ranních hodinách jsem také navázal několik spojení; většinou jsem dostal 589 až 599. Bohužel je v tuto dobu na pásmu málo stanic, a to většinou mezi 3,5 až 3,52 MHz, kam třída C nesmí.

Popsaný transceiver používá také OK1DRQ, změnil přesně výstupní výkon a zjistil, že není 250 mW, ale „jen“

237 mW. Dělal s ním řadu spojení, mimo jiné i s ON, UP2, YO, LZ a SV0.

Při provozu s malým výkonem nevolám výzvu – je to téměř marné. Ostatní stanice slabé signály snadno přehlédnou. Při vysílání jsem se nejprve orientoval na stanice se silným signálem a volal jsem je okamžitě, jakmile skončily spojení. Většinou mne vzaly na prvé zavolání, případně reagovaly „QRZ?“. Pokud nějaká stanice „nezabere“ na třetí zavolání, je zbytečné se jí dále dovolávat. Nejvíce spojení jsem navázal mezi 3,53 až 3,55 MHz a 3,57 až 3,58 MHz. Bohužel kmitočty 3,56 MHz, zdůrazňované pro QRP provoz, je velmi často rušen radiodáncem. Nejsnáze se navazují QSO v dopoledních hodinách okolo 7 až 8 UTC a odpoledne mezi 15 až 17 UTC. Není to však pravidlo.

Doufám, že popsany transceiver alespoň trochu ovlivní počet stanic QRPP, kterých zatím u nás není nijak mnoho.

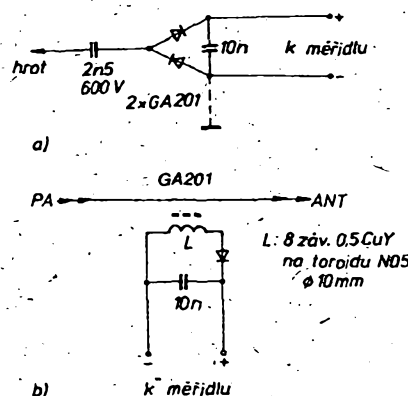

Obr. 3. a) ví sonda; b) měřič I_{ant}

Na desce s plošnými spoji S39 transceiveru (AR 6/84, s. 233) je chyba: plošku, spojující vývody součástek L7, C22, R9, R8 a bázi T3, je nutno oddělit od zemnicí plochy. Desky S39, vyráběné podnikem Radiotechnika, této chyby nemají. Naším čtenářům děkujeme za upozornění.

Reforma volacích znaků stanic v SSSR

Před třemi měsíci potvrdilo ministerstvo spojů SSSR změny současného systému volacích znaků sovětských radioamatérských stanic, jež vstoupily v platnost 1. 5. 1984, čímž se výrazně rozšiřuje jejich zásoba; v některých oblastech již nedostačující. Změny, které tato reforma vyvolá, bude velmi mnoho a podrobněji se o nich dočtete v Radioamatérském zpravodaji.

Největším rozdílem proti tradici bude možnost použití libovolné číslice v prefixu volacího znaku spolu s využíváním U i R jako prvního písmene pro stanice KV i VKV. Zmizí prefixy UK a kolektivní stanice nadále poznáme podle toho, že prostředním písmenem jejich suffixu bude W, X, Y nebo Z. Označení oblasti ponese v RSFSR kombinace číslice a prvního písmene suffixu, v ostatních republikách kombinace písmen před a za číslicí. Přestanou se užívat prefixy EZ a EY.

Měněny nebudou volací znaky s dvoupísmenným suffixem, pro nějž oblastní systém neplatí, navíc se jejich počet postupně podstatně zvětší, neboť na ně budou mít nárok všechny stanice první kategorie (nejedná se ale o povinnost).

OK1HH

Přebor ČSR v telegrafii 1984

V prostorách budovy krajského výboru Svazarmu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích se konal 3. 3. 1984 letošní přebor ČSR v telegrafii. Po loňské absenci krajského přeboru Středočeského kraje byli nominováni opět závodníci ze všech osmi krajů ČSR. To samo o sobě by nebylo takovou zvláštností, vždyť uspořádání všech krajských přeborů jsme dosáhli v telegrafii již předloni, ale přesto je tu důvod k radosti. Je to stoupající počet okresních přeborů, a tím i pěkná účast soutěžících v krajských přeborech. Přestože cílem tohoto článku není rozbor průběhu nižších stupňů soutěží, uvedme alespoň jako příklad Severočeský kraj. Tam proběhly loni pouze tři okresní přebory, ale letos uspořádali Severočeši již šest okresních přeborů, krajského přeboru v roce 1983 se zúčastnilo jen dvanáct závodníků, kdežto v roce 1984 soutěžilo již jednadvacet závodníků. Pokrok je vidět ve všech krajích s výjimkou Středočeského.

Úměrně tedy vzrostl i počet těch, kteří se nominovali na přebor ČSR 1984: nominovalo se čtyřicet pět závodníků, z nichž se dostavilo k přeboru ČSR třicet sedm.

Přeboru se zúčastnilo sedmnáct závodníků kategorie A, devět závodníků kategorie B, pět závodníků kategorie C a šest závodnic kategorie D. V soutěži družstev závodilo devět družstev ze sedmi krajů. V závodech byly splněny limity tří mistrovských tříd, čtyř prvních výkonnostních tříd, dvaceti čtyř druhých výkonnostních tříd a šesti účastníkům to „nevýšlo“ a jejich bodový zisk stačil jen na třetí výkonnostní třídu.

Nejllepšího výkonu dosáhl MS ing. Jiří Hruška, OK2MMW, vynikajícím výkonem 1300 bodů. Svou pětadvacátou sezónu v telegrafii oslavil ZMS Tomáš Mikeska, OK2BFN, a obdržel od pořadatelů k tomuto jubileu zvláštní diplom. Hlavním rozhodčím přeboru byl Jan Matoška, OK1IB.

Pořadatelé přeboru z Českých Budějovic měli vysoko nastavenou „látku“ po vzorném loňském přeboru v Plzni. Přebor ČSR však i letos proběhl hladce, bez improvizací a nervozity, která bohužel některé soutěže provází. Úroveň ubytování a stravování byla velmi dobrá. Za to patří pořadajícím dík. Úroveň přeboru 1983 v Západočeském kraji však Jihočeši nedosáhli. Za nedostatek považují, že nebyla k dispozici dostatečně velká místnost pro nástup všech účastníků při slavnostním zahájení a ukončení přeboru. Všichni jsme postrádali zajištění „čtvrté disciplíny“, při které by se mohli účastníci přeboru na závěr závodu setkat a pobavit v důstojném prostředí. Vždyť většina účastníků se osobně setká jen jednou nebo dvakrát do roka a všichni si rádi po soutěži pohovoří o tom, jak se jim v závodech dařilo, předají si své zkušenosti a zavzpomínají na společné zážitky.

Chci touto cestou upozornit všechny závodníky a rozhodčí, aby dodržovali svou povinnost potvrdit předem účast (nebo ohlásit neúčast) řádnou při-



Nejmladší účastnice závodu — Gabriela Vaňková, OK2KRO

hláskou. Nedodržení této zásady ztěžuje pořadatelům jejich úkol zajistit všem řádné stravování a ubytování. Zvlášť nutné to je u žáků, s nimiž někdy přijede i některý z rodičů a pořadatel je při jejich příjezdu postaven do nepříjemné situace. Také je třeba pamatovat na důstojné oblečení. Oděné džíny a starý svetr nejsou vhodným oblekem pro převzetí medaile.

Pořadí krajských družstev:

1. Jihomoravský kraj 13482 bodů, 2. Východočeský kraj 3110, 3. Jihomoravský kraj II 3054, 4. Praha město I 2980, 5. Západočeský kraj 2918, 6. Severomoravský kraj 2375, 7. Severočeský kraj 2371, 8. Praha město II 2297, 9. Jihočeský kraj 2094.

Z výsledků:

Kategorie A — muži: 1. ing. Hruška, OK2MMW, 1300 b., 2. Mikeska, OK2BFN, 1269 b., 3. Matoška, ex OL3BAQ, 1176 b.; kat. B — junioři: 1. Wildt, OL5BJW, 825 b., 2. Frýba, OL6BJR, 782 b., 3. Kuňcar, OL6BES, 773 b.; kat. C — žáci: 1. Páczolka, OK2KAU, 569 b.; 2. Hájek, OK2-23194, 527 b., 3. Špád, OL1BKR, 503 b.; kat. D — ženy: 1. Vysůčková, OK5MVT, 1043 b., 2. Palatická, OL6BEL, 869 b., 3. Hrušková, OK1DIV, 725 b.

OK1AO

VKV

Závod Vítězství VKV 39

Závod pořádaný na počest 39. výročí osvobození evropských národů od hitlerovského fašismu bude probíhat od 16.00 UTC dne 4. srpna 1984 do 12.00 UTC 5. srpna 1984. Závod má dvě etapy po deseti hodinách, a to od 16.00 do 02.00 a od 02.00 do 12.00 UTC. Soutěží se pouze z přechodných QTH provozem A1, A3, A3j a F3 v těchto kategoriích:

Tabulka pro výpočet bodů v závodech vítězství VKV 39 (horní část)

13	12	12	12	11	11	11	10	10	10	10	10	11	11	11	12	12	13
12	11	11	11	10	10	10	9	9	9	9	9	10	10	10	11	11	12
12	11	11	10	9	9	9	8	8	8	8	8	9	9	9	10	11	12
12	11	10	9	8	8	8	7	7	7	7	7	8	8	8	9	10	11
12	10	10	8	7	7	7	6	6	6	6	6	7	7	7	8	9	10
12	10	9	8	7	6	6	5	5	5	5	5	6	6	6	7	8	9
12	10	9	8	7	6	5	4	4	4	4	4	5	5	5	6	7	8
12	10	9	8	6	5	4	3	3	3	3	3	4	4	4	5	6	7
12	10	9	8	6	5	4	3	2	2	2	2	3	3	3	4	5	6
12	10	9	8	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dolní část tabulky je zrcadlovým obrazem části horní. Číslo 1 = vlastní velký čtverec QTH. Jinak platí „Obecné soutěžní podmínky pro VKV závody.“ Rozhodnutí soutěžní vyhodnocovací komise je konečné.

Důležité upozornění

Rozhodnutím RR ÚV Svazarmu nelze pro závody, které se mají absolvovat pouze z přechodných QTH, použít jakékoliv QTH zapsaného v povolovací listině. Každá stanice, která chce být v závodech hodnocena, její musí absolvovat z přechodného QTH a svoji volací značku doplnit „/p“ nebo „portable“ podle § 19 odstavce 3 povolovacích podmínek.

I. — 145 MHz, max. výkon vysílače 5 W, individuální stanice, obsluhované vlastníkem koncese bez jakékoliv cizí pomoci;

II. — 145 MHz, max. výkon vysílače 5 W, kolektivní stanice;

III. — 433 MHz, max. výkon vysílače 5 W, individuální stanice;

IV. — 433 MHz, max. výkon vysílače 5 W, kolektivní stanice;

V. — stanice jednotlivců, celkové hodnocení obou pásem;

VI. — kolektivní stanice, celkové hodnocení obou pásem.

V kategoriích V. a VI. se počítá umístění stanice z pásem 145 a 433 MHz. Při rovnosti bodů rozhoduje lepší umístění stanice v pásmu 433 MHz. V každé etapě lze v každém pásmu navázat s každou stanicí jedno platné spojení, při kterém byl oboustranně předán a potvrzen kompletní soutěžní kód. Soutěžní kód sestává z RS nebo RST, pořadového čísla spojení počínaje číslem 001 a čtvrtce QTH. Závod se mohou zúčastnit i stanice pracující ze svých stálých QTH anebo stanice pracující z přechodných QTH s vyšším výkonem koncového stupně než 5 wattů. I tyto stanice však musí předávat soutěžícím stanicím kompletní soutěžní kód, jinak by pro ně bylo spojení neplatné, a tyto stanice nebudou hodnoceny. Rovněž stanicím pracujícím ze stálých QTH nebo z přechodných QTH s vyššími výkony vysílače se doporučuje, aby se pokud možno zdržely volání výzvy do závodu a odpovídaly na volání stanic soutěžících, které volají „CQ TEST VKV 39“. Soutěžící stanice nesmí na přechodných QTH pro napájení zařízení včetně pomocných zařízení (tj. rotátory, klíčovací a jiná zařízení) používat elektrovedné sítě. Do závodu nelze započítat spojení navázaná přes pozemní nebo kosmické převaděče.

Bodování: Za spojení ve vlastním velkém čtverci QTH se počítá jeden bod. Za spojení se stanicí v sousedním pásmu velkých čtverců QTH jsou 2 body a v dalším pásmu 3 body. Za spojení se stanicemi ve vzdálenějších čtvercích QTH se body počítají podle níže uvedené tabulky. Součet bodů za spojení z obou etap se vynásobí počtem různých velkých čtverců QTH, se kterými bylo navázáno spojení během celého závodu. Tím je dán výsledek stanice. Deníky ze závodu se všemi náležitostmi, formulářů „VKV soutěžní deník“ se posílají do deseti dnů po závodech na adresu ÚRK ČSSR, Vinitá 33, 147 00 Praha 5-Braník.

OK1MG

V únorovém čísle letošního ročníku AR na straně 76 v článku „Soutěž liškařů dříve narozených“ je zmínka o Karlu Mojžišovi, OK2QC: Bohužel jde o omyl, neboť hodnocení v uvedeném článku patří správně Karlu Mojžišovi, OK2BMK, z Němčic na Hané. Na chybu nás upozornil Karel Mojžiš, OK2QC, jemuž děkujeme, a Karlu Mojžišovi, OK2BMK, se omlouváme.

AR

Kalendář závodů na měsíc červenec 1984

1. 7.	Canada Day contest	00.00—24.00
2. 7.	TEST 160 m	10.00—20.00
7.—8. 7.	Alexander Volta RTTY	
14.—15. 7.	IARU Radiosport Championship	00.00—24.00
14.—15. 7.	Colombian Contest	18.00—18.00
15. 7.	DARC 10 m Wettbewerb	12.00—14.00
20. 7.	TEST 160 m	19.00—20.00
21.—22. 7.	SEANET DX contest CW	00.00—24.00
21.—22. 7.	QRP contest	15.00—15.00
28.—29. 7.	Venezuelan Contest	00.00—24.00
4.—5. 8.	YO-DX contest	18.00—18.00

Podmínky závodu SEANET DX contest — viz AR 6/1983, IARU Championship a Venezuela contest AR 6/1982.

Podmínky závodu Canada Day contest

Závod se pořádá každoročně prvního července ve všech radioamatérských pásmech (vyjma 10 MHz) provozem CW i fone. Kategorie: jeden op.—všechna pásma, jeden op.—jedno pásmo, více op.—jeden vysílač—všechna pásma, jeden op.—QRP (přikon do 5W). S každou stanicí lze v každém pásmu navázat jedno spojení telegraficky a jedno telefonicky. Telegrafní spojení lze navázat pouze v částech CW jednotlivých pásem. Vyměňuje se report a číslo spojení od 001. Bodování: 10 bodů za každé spojení s kanadskou stanicí, 1 bod za spojení s jakoukoliv jinou stanicí. 10 přídavných bodů se počítá za spojení s kanadskými stanicemi se sufixem TCA nebo VCA. Násobiči jsou kanadské provincie v každém pásmu a každým druhem provozu zvlášť. Doporučuje se provoz telefonicky v sudých, telegraficky v lichých hodinách. Deníky se odesílají na adresu: CARF, P. O. Box 2172, Stn D, Ottawa, Ont. K1P 5W4, Canada.

Zprávy ze světa

V Indonésii má radioamatérská organizace přes 10 000 členů. Začátečníci používají jen pásma 3,5 MHz a prefixu YD, vyšší třída s volacími značkami YC nesmí pracovat v pásmu 14 MHz a stanice YB mají licenci nejvyšší třídy s možností pracovat ve všech pásmech. Číslo v prefixu lokalizuje místo stanice — 0 používá Jakarta, 1, 2 a 3 Jáva, 4, 5 a 6 Sumatra, 7 Kalimantan (Borneo), 8 Sulawesi (Celebes) a 9 ostatní ostrovy Východní Indonésie.

V první polovině roku se delší dobu hovořilo o expedici na ostrov Kermadec. Je vulkanického původu, leží v oblasti, kde jsou třesy země na denním pořádku. Pobřeží je do velké vzdálenosti šelfové, takže loď musí kotvit daleko a při každém zhoršení počasí navíc odplout na širé moře. Na

ostrově je zřízena stanice meteorologické služby, kde je t. č. aktivní radioamatér ZL8AFH, který však nemá velký zájem o DX provoz. Další návštěvníci, kteří navíc velmi těžce získávají povolení k návštěvě ostrova, se nemohou po ostrově volně pohybovat, jednak aby nerušili v oblastech s hnízdičím ptactvem, jednak vzhledem k unikajícím plynům a horké vodě v množství jezírek je delší procházka po ostrově nebezpečná. Jak píše Ron, ZL1AMM, není to vhodné místo pro dovolenou. Expedice se uskutečnila v druhé polovině března tohoto roku.

OK2QX

Osobnosti radioamatérského světa



Na snímku vpravo je známý německý radioamatér Franz Langner, DJ9EB, manažer mnoha DX stanic a účastník radioamatérských expedic do Afriky a na Střední východ (z alba OK2JS)

Předpověď podmínek šíření KV na srpen 1984

Podle předpovědi SIDC z 2. 4. 1984 předpokládáme vyhlazené hodnoty indexu R_{12} v měsících červenci až září 1984 postupně 38, 37 a 37, což přepočteno na index ϕ dává pokaždé 87 (po zaokrouhlení). Předpověď z CCIR je optimističtější s hodnotami ϕ 105, 98 a 95.

Ve stejném období loňského roku dosáhly zmíněné indexy hodnot: R_{12} 65,5, 65,7 a 67,9, ϕ 125,0, 124,4 a 109,0. Poslední známá hodnota ϕ za březen 1984 122,1 je větší, než udávaly všechny známé předpovědi, a svědčí o skutečně markantních změnách charakteru sluneční aktivity. Výsledkem bylo silné kolísání úrovně podmínek šíření KV během letošního jara, kdy kromě delších období intenzivních poruch docházelo i k otevírání desetimetrového pásma pro provoz DX. Ti z nás, kteří mají dobrý zrak, mohli zároveň pouhým okem sledovat sluneční skvrny, zvláště ty, jež procházely centrálním meridiánem v prvních dnech letošního dubna.

Pro letošní konec léta a počátek podzimu počítáme ovšem s dalším poklesem sluneční aktivity, který bude tak trochu působit proti sezónním změnám, oddaluje nástup podzimních podmínek šíření. Ty ale ostatně nebudeme pozorovat ani náhle ani pozvolna, spíše půjde o jakési střídání, kdy mezi dny typicky letními dojde k vzestupu použitelných kmitočtů nad obvyklé hodnoty a tedy i k širšímu otevření horních pásem KV, což bude nejlépe znát v pásmu patnáctimetrovém. Výše konstatovaný pokles sluneční aktivity sice způsobí, že příznivých dnů bude málo, ale pomůže-li nám výskyt sporadické vrstvy E v příslušném směru, může se takové otevření do oblastí středních šířek prodloužit i na hodiny. Aktivita E_s proti červenci poklesne, i když ji podpoří silný meteorický roj Perseid s maximem 12. 8. a trváním do 22. 8.

Pásmo 160 metrů bude použitelné pro místní provoz od 17.00 do 05.00, pro spojení na velké vzdálenosti od 18.30 do 03.20 UTC. Mezikontinentální provoz bude chudší díky zániku signálů

z Jižní Ameriky, jež můžeme slyšet spíše jen počátkem měsíce před 04.00. Daleko zajímavější je možnost spojení se ZL přes západ okolo 04.30, případně i přes východ okolo 19.00. V poslední dekádě měsíce se objeví signály z USA mezi 01.00 až 03.30.

Pásmo 80 metrů bude pod vlivem zvýšeného útlumu, znesnadňujícího spojení slabších stanic, mezi 07.20 až 14.10, naopak pro provoz DX bude příznivý interval 18.00 až 04.00. Nejvhodnější časy pro některé směry DX: JA 19.00 až 20.00, VK 19.00 až 21.00, ZS 21.00 až 04.00, PY 23.00 až 05.00, W2 22.00 až 05.00, W6 04.00 až 05.00.


Pásmo 40 metrů bude po značnou část měsíce pod vlivem krátkého pásma ticha, které se jen ve druhé polovině noci prodlouží na 1200 km a v denní době může zamezit spojení na malé vzdálenosti (řádově do stovek km). Stanice DX z východu nalezneme v první, ze západu ve druhé polovině noci a stanice z oblasti Tichomoří spíše okolo východu Slunce.

Pásmo 30 metrů je z hlediska šíření v letním období nejuniverzálnější, v denní době se hodí ke spojení na vzdálenosti nad 1200 km a méně již do velkých vzdáleností jižními směry, zatímco pro směry rovnoběžkové je optimem a nezklame ani ve směrech severních.

Pásmo 20 metrů překoná třicetku jen v geomagneticky klidných dnech, ve všech ostatních může být výhodnější hlavně pro spojení jižnějšími trasami díky menšímu útlumu.

Pásmo 15 metrů je v létě optimem pro jižní směry, ostatní přijdou ke slovu až ke konci měsíce ve dnech s podzimním charakterem vývoje, desítka zůstává závislá na vrstvě E_s.

OK1HH

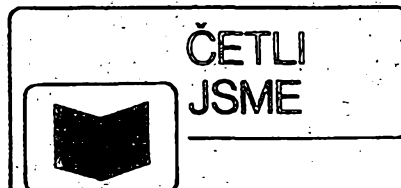

Litoměřský, J., OK1DJF: ZÁKLADNÍ NÁCVIK TELEGRAFIE. ČUV Svazarmu: Praha 1983. 138 stran, 10 tabulek. Neprodejně, vydáno pro vnitřní potřebu Svazarmu.

Publikace se zabývá metodikou základního nácviku telegrafie pro potřeby radioamatérského sportu. Je rozdělena do dvou oddílů ve zvláštních sešitech ve společném přebalu. První sešit popisuje samotnou metodiku, druhý obsahuje cvičné texty. Součástí publikace je magnetofonová nahrávka cvičných telegrafních textů (druhý sešit je výpisem této nahrávky) v rozsahu 24 hodin, realizovaná na dvou cívkách ϕ 15 cm čtvrtstopé rychlosti posuvu 4,76 cm/s. V současné době je tento celek k dispozici radioklubům na sekretariátech všech OV Svazarmu v ČR.

V první řadě je třeba říci, že publikace je vydavatelsky, výrobně a nepochybně i autorsky nemálo náročným počinem. Možná právě proto, jsme čekali na takto snadno dostupný kurs telegrafie tak dlouho (obdobný materiál byl v šedesátých letech vydán pro výcvik branců, avšak metodika zohledňující potřeby ryze radioamatérské vychází u nás v této formě vůbec poprvé). Zároveň je třeba si položit otázku, zda je v současné době ekonomicky oprávněné distribuovat tak rozsáhlý magnetofonový záznam, jsou-li v dohledu možnosti masovějšího uplatnění mikroelektroniky také v podmínkách Svazarmu, přičemž užití této techniky pro sledovaný účel je velmi vhodné. Kladnou odpověď na tuto otázku dává samotná publikace.

V textu je vícekrát zdůrazněn záměr umožnit pořádání nácviku telegrafie v co možno nejširším

rozsahu podmínek pro nácvik, které přicházejí v praxi v úvahu, a umožnit samostatnou práci i samoukům. Publikace tedy umožňuje nácvik i tam, kde s výukou telegrafie nejsou vůbec žádné zkušenosti. Lze očekávat, že odborníků v oboru výpočetní techniky budeme mít v dohlednu dostatek, avšak metodicky správné vedení nácviku je technikou nezastupitelné. Proto i dnes má takto pojatý materiál své opodstatnění.

Zvolená metodika je variantou snad nejběžněji užívané metody „AFGS“. Přínosem metodiky je, že důsledně vychází z poměrů a potřeb radioamatérství, a zároveň se snaží dosáhnout (při zachování potřebné úrovně nabytých schopností posluchačů) zkrácení doby potřebné k tomu, aby absolvent kursu mohl přejít k radioamatérské praxi. Metodika si vytyčuje za úkol co nejvíce využít pozitivního vzájemného působení jednotlivých složek nácviku (přijmu, klíčování i cvičného provozu), a to i za cenu větší náročnosti na technické a organizační zabezpečení práce. Je samozřejmé, že teprve prověření materiálů v širším nasazení ukáže, zda se vytyčené požadavky autorovi podařilo skutečně splnit.

Zmíněná magnetofonová nahrávka je již vůbec proto, že existuje, velkým přínosem radioamatérským klubům, kabinetům elektroniky a dalším zařízením. Textů je opravdu dostatečná zásoba k tomu, aby stačilo zavést pásek a spustit magnetofon. S autorem na přípravě nahrávky technicky spolupracoval J. Kučera. K přípravě bylo použito počítače.

Telegrafie se vyučuje pro potřeby různých radiokomunikačních služeb, a také ve svazářských klubech, kabinetech elektroniky a dalším zařízením. Textů je opravdu dostatečná zásoba k tomu, aby stačilo zavést pásek a spustit magnetofon. S autorem na přípravě nahrávky technicky spolupracoval J. Kučera. K přípravě bylo použito počítače.

Telegrafie se vyučuje pro potřeby různých radiokomunikačních služeb, a také ve svazářských klubech, kabinetech elektroniky a dalším zařízením. Textů je opravdu dostatečná zásoba k tomu, aby stačilo zavést pásek a spustit magnetofon. S autorem na přípravě nahrávky technicky spolupracoval J. Kučera. K přípravě bylo použito počítače.

Chvalovský, V.: BANKY DAT. SNTL: Praha 1984. Vydání druhé, přepracované. 216 stran, 120 obr., 4 tabulky. Cena váz. 33 Kčs.

Druhé vydání publikace, které přichází s odstupem osmi let po vydání prvním, bylo podstatně přepracováno na základě pokroku výpočetní techniky ve světě i na základě shrnutí a vyhodnocení dosavadních zkušeností a poznatků jak v oblasti teoretické, tak i v oblasti praktického využívání banky dat.

Obsah knihy je členěn tak, jak to odpovídá logickému sledu při navrhování banky dat.

Nejprve autor shrnuje teoretická východiska (a základní pojmy), jejichž správná aplikace je nezbytným předpokladem úspěšného řešení automatizovaných systémů řízení. Ve druhé kapitole se zabývá postavením banky dat v procesu automatizace, a to jak za současného stavu, tak i s ohledem na progresivní vývoj v tomto oboru. Třetí kapitola pojednává o uspořádání banky dat (o organizaci dat, jejich strukturách, normalizaci, o jazycích pro popis dat apod.), čtvrtá o jejím technicko-programovém a provozním zabezpečení. Stručný popis vybraných standardních systémů bank dat, používaných v socialistických i nesocialistických státech, najde čtenář v kapitole páté. Poslední kapitole se pak zabývá problémy, spojenými se zaváděním a využíváním banky dat. Text uzavírá výčet titulů doporučené literatury (30 titulů domácích i zahraničních autorů) a rejstřík.

Knihy je zpracována se záměrem spíše podnitit diskusi než umožnit čtenáři pouze přebírání konečných závěrů výkladu. Jde o velmi specializovanou část výpočetní techniky, proto se u čtenářů předpokládá dobrá znalost základních problémů oboru, zejména v oblasti systémové.

Knihy je určena pracovníkům v oboru automatizace a zpracování dat, studujícím na školách technické i ekonomického směru, a účastníkům odborných kursů.

JB

Vackář, J., Marvánek, L.: RADIO-ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO 4. ROČNÍK SPŠE. SNTL: Praha 1984. Vydání druhé, nezměněné. 400 stran, 310 obr., 6 tabulek. Cena váz. 30 Kčs.

Knihy, vydaná poprvé před dvěma lety, se letos opět dostává do prodeje ve svém druhém vydání. Je určena a schválena MŠ ČR jako učebnice pro obor Sdělovací a radiotechnická zařízení středních průmyslových škol elektrotechnických a seznamuje se základy elektronických zařízení sloužících k získávání, přenosu a zpracování informací v soustavách, používajících rádiové vlny; zabývá se podstatou rádiového přenosu a shrnuje poznatky o jednotlivých elektronických obvodech. Informaci o této publikaci jsme přinesli již k prvnímu vydání, a to v AR A9/1982, které patrně většina našich čtenářů má k dispozici; uvedme tedy alespoň jen to, že jak po stránce obsahové, tak i po stránce srozumitelnosti i pedagogického účinku má kniha velmi dobrou úroveň a poslouží stejně dobře studentům středních škol, jako radioamatérům, zajímajícím se o technickou stránku radioamatérského sportu.

JB

Funkamateu (NDR), č. 3/1984

Amatérský počítač AC 1 (4) — Experimentální mikropočítač (8) — Změny na bytové stereofonní kombinaci přístrojů Ziphona — Dálkové ovládání kazetového magnetofonu Geracord GC 6010 GC 6030 — Dekadický impulsový generátor TTL — Připojování zařízení k elektrické síti — Zkušenosti se stavebnicí amatérského přijímače AFE 12 — Výpočet vzdálenosti z údajů čtverců — Časový spínač pro rozhlasové přijímače — Ještě jednou o dvěrním signálu z kazetového magnetofonu — Radioamatérský diplom HEC (Heard European Countries).

Radiotechnika (MLR), č. 4/1984

Speciální IO: Intersil 8038 — Zenerovy diody, nastavitelné na různá napětí — Činnost a programování mikroprocesorů a mikropočítačů (4) — Seznamte se s technikou dálkopisu (9) — Širokopásmové výkonové V1 zesilovače (13) — Programy pro ZX-81 — Amatérská zapojení:

Generátor SSB 9 MHz s mechanickým filtrem; V1 a n1 stupeň přijímače — Doplněk k dálkopisnému modemu HA5BME — Videotechnika (5) — TV servis: Junost C-401 — Antény VKV s velkým ziskem — Škodlivé vlivy elektrostatické elektřiny v průmyslu — Ohmmetr s lineární stupnicí — Hlídač napětí akumulátoru — Automatický vrátný — Přepásmový regulátor barvy zvuku — Radiotechnika pro pionýry — Katalog IO: CD4021, CD4035, MC14517 — Program pro ZX-81.

Radioelektronik (PLR), č. 3/1984

Z domova a ze zahraničí — Modul přijímače signálu dálkového ovládání TVP Jowisz — Ochranné obvody ve výkonových zesilovačích (2) — Hodiny se svítivými diodami — Sumový filtr do magnetofonu — Rozhlasový přijímač Sněžka R-206 — Ukazatel naladění se svítivými diodami — Údaje polovodičových součástek CEMI, diody a tyristory (2) — Základy číslicové techniky (8) — Opravy elektronických přístrojů (3) — Audio a video na mezinárodní výstavě v Berlíně 1983 — Zdroj k regeneraci miniaturních napájecích článků.

Radio, televize, elektronika (BLR), č. 3/1984

Směry vývoje polovodičových IO — Světlovodný systém pro přenos telefonních signálů — Konstrukční zásady realizace dílů VKV — Tuner pro VKV s dvoubázovým tranzistorem MOS — Konec vypínání pro magnetofon — Reprodukční soustava s pasivní membránou — Zapojení se dvěma druhy provozu, obsahující dva číslicové IO — Jednoduché číslicové měřidlo — Nulové indikátory — Světelné informační tablo — Reprodukční výkon 100 W — Závady přijímačů BTV Elektron 716D — Raduga 719-1 — Elektronické řízení stěračů pro automobil VAZ — Měření vzdálenosti na principu ultrazvuku — Technické údaje evropských optoelektronických vazebních členů s fototranzistory.

Das Elektron International (Rak.), č. 2-3/1984

Aktuality z elektroniky — nová polovodičová součástka MOS řídí výkon 12 kW — Světlovodná technika: krystal moduluje do 6000 Mbit/s — Programovatelný generátor melodie s automatickým řízením délky tónů — Elektronický bezpečnostní zámek — Širokopásmový mikrovlnný analyzátor — EPROM 512 K s typovým označením Am27512 — Číslicová technika v přijímači barevné televize — Jakostní přijímač na cesty, Sony ICF-2001 — Nové směry paměťové techniky pro zpracování dat — MC6805K2, další verze mikroprocesoru firmy Motorola — První setkání s kometou — Mikropočítačový systém Sinclair QL — Kapacita paměti, pracujících na různých principech.

ELO (NSR), č. 3/1984

Technické aktuality — Mikropočítače; základy, aktuální informace a náměty — Využití spektra radiofrekvenčních kmitočtů — Integrovaný obvod TDA4292 — Stabilizátor pro napájet se slušnými bateriemi — Malý přijímač pro rozhlasové pásmo VKV — Elektronický domácí telefon — Co je elektronika? — Videokamera s výměnnými objektivy Philips — Tipy pro posluchače rozhlasu.

ELO (NSR), č. 4/1984

Technické zajímavosti — Krystaly, vyrobené v kosmu — Kabelová televize v Ludwigshafenu — Silnoproudá elektronika v železniční dopravě — 35. mezinárodní výstava hraček v Norimberku — Základy mikropočítačů — Software — Řídící obvody pro pružný disk — Počítá se do deseti, myslí do dvou; číslicová technika — SLB 3801 a 3802, IO CMOS pro infračervené dálkové

