



ROČNÍK III/1998. ČÍSLO 1



ROČNÍK XLVII/1998. ČÍSLO 1

V TOMTO SEŠITE

Stavíame prijímače VKV

Skôr než začneme stavať..	3
Výber súčiastok pre prijímače VKV	3
Cievka ladeného obvodu	4
Ako postupovať pri stavbe, prípravky ..	4
Jednoduchý prijímač.	6
Popis prijímača.	6
Konštrukcia prijímača.	7
Zoznam súčiastok	8
Nastavenie prijímača	9
Prijímač s pomerovým detektorem ..	10
Prijímač so synchrodetektorm.	14
Stereofónny prijímač	19
Stereofónny prijímač do auta	23
Kvalitný stereofónny prijímač	28
Zopár rad pred koncom	28

WORD 7.0 - úvod do programu
(dokončení z AR řady B č. 5-6/97) .. 30

KONSTRUKČNÍ ELEKTRONIKA A RÁDIO

Vydavatel: AMARO spol. s r. o.

Redakce: Dlážděná 4, 110 00 Praha 1,
tel.: 24 21 11 11 - I. 295, tel./fax: 24 21 03 79.

Séfredaktor Ing. Josef Kellner, sekretářka
redakce Tamara Trnková.

Ročně vychází 6 čísel. Cena výtisku 25 Kč.
Poletní předplatné 75 Kč, celoroční předplatné 150 Kč.

Rozšířuje PNS a. s., Transpress s. r. o.,
Mediaprint a Kapa, soukromí distributori, informace o předplatném podá a objednávky
přijímá Amaro s. r. o., Dlážděná 4, 110 00
Praha 1, tel./fax 24 21 1111, I. 284, PNS,
pošta, doručovatel.

Objednávky a predplatné v Slovenskej republike vybavuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax (07) 5254559 - predplatné, (07) 5254628 - administrativa. Predplatné na rok 165,- SK.

Podávaní novinových zásilek povolila Česká pošta OZ Praha (čj. nov 6028/96 ze dne 1. 2. 1996).

Inzerci přijímá redakce A Radio, Dlážděná 4, 110 00 Praha 1, tel. 24 21 11 11 - linka 295, tel./fax: 24 21 03 79.

Inzerci v SR výřizuje MAGNET-PRESS Slovakia s. r. o., Teslova 12, 821 02 Bratislava, tel./fax (07) 5254628.

Za původnost a správnost příspěvků odpovídá autor. Nevyžádané rukopisy nevracíme.

E-mail: a-radio@login.cz
Internet: http://www.spinet.cz/aradio

ISSN 1211-3557

© AMARO spol. s r. o.

ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY

„Poslouchá na slovo“

Americká firma VOICE IT byla založena v roce 1993 s cílem vyvinout osobní digitální záznamník hlasu. V současnosti v tomto oboru firma ovládá 48 % světového trhu.

Její nabídka odsahuje kompletní sortiment hlasových záznamníků s nejrůznějšími funkcemi, od nejjednodušších osobních záznamníků vzkazů s nahrávací kapacitou 40 sekund až 6 minut, přes vysoce kvalitní záznamníky s kapacitou 22 minut záznamu až po multifunkční hlasový ma-




Hlasový manažér VOICE IT
nařízér a s PC kompatibilní hlasový re-

Základem těchto výrobků je princip záznamu hlasu do počítačového čipu. Kromě faktu, že blok s tužkou, popř. diktafon s mikrokašetou jsou nahrazeny zařízením velikosti kreditní karty, nabízejí hlasové záznamníky mj. možnost přehrát a mazat záznamy a třídit je do schránek podle jejich charakteru. Výkonnéjší modely VX, VM, VR a MC jsou opatřeny přehledným funkčním displejem LCD. Modely s progresivní pamětí FLESH uchovávají všechny poznámky i při využití baterii.

Některé funkce těchto přístrojů „zaváňejí“ až literaturou sci-fi (např. lze zadat aktivaci poznámek v daný čas až na rok dopředu, uložit 100 až 600 telefonních čísel s možností „vytvořit“ je pouhým přiložením záznamníku k telefonnímu sluchátku, pořídit si hlasové „schránky“ pro různé osoby atd.).

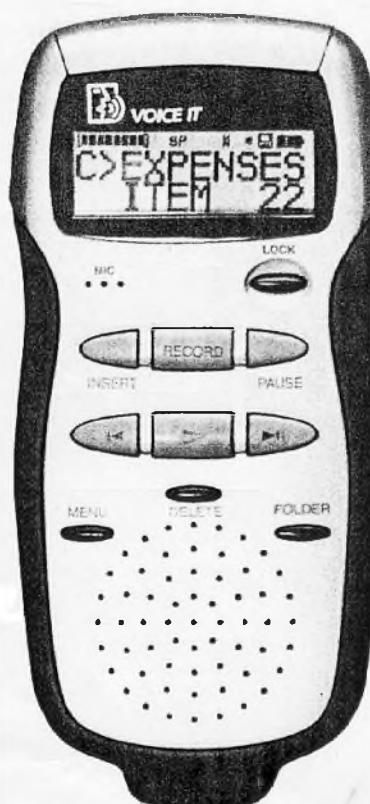„Vlajkovou lodí“ firmy je digitální diktafon VOICE IT VR 5000, který se vyznačuje mimořádnou délkou záznamu (50 minut) s možností ji ještě pro-



Skutečná velikost digitálního diktafona VOICE IT VR 5000 je 6x12,5 cm

Vážení čtenáři,

vzhledem k tomu, že je podnik Magnet-Press, který vydával Amatérské radio pro konstruktéry, v likvidaci, převzali jsme vydávání uvedeného časopisu a, jak jsme již upozornili v Amatérském rádiu řady B (pro konstruktéry) č. 5-6/1997, v tomto roce bude vycházet „modrá“ řada časopisu A Radio a „modrá“ řada časopisu Amatérské radio jako sloučený titul.

Program tohoto „sloučeného titulu“ pro příští rok: v č. 1 Rozhlasové příjimače VKV, dále budou následovat tituly: IO pro napájecí zdroje (dokončení z Konstrukční elektroniky č. 5/97), Zajímavá a praktická zapojení, dvě čísla budou věnována elektronice pro modeláře (a nejen pro modeláře) a konečně Zajímavé stavebnice (nf generátor, teploměr atd.).

Casopis si můžete předplatit buď v naší administraci (adresa je ve vedlejším sloupci) pod názvem Konstrukční elektronika A Radio (objednací lístek byl v závěru minulého roku na poslední straně všech našich časopisů, tj. v Praktické elektronice, Konstrukční elektronice i v Amatérském rádiu pro konstruktéry), nebo u PNS pod názvem Amatérské radio pro konstruktéry.

Vše nejlepší v novém roce, úspěch v podnikání či zaměstnání a pevné zdraví i nervy Vám přeje

redakce

dloužit díky výmenné čipové kartě, velmi rychlým a operativním přístupem k uloženým poznámkám a především možností propojit diktafon s PC (software 3.1 a vyšší) a následně editovat obsah diktafonu v počítači včetně možnosti posílat hlasové záznamy přes E-mail.

Nové pracovní stanice a servery pro technické účely

Společnost IBM ohlásila novou řadu pracovních stanic a serverů RS/6000 pro technické účely, navrženou tak, aby zvyšovala produktivitu v obořech vědeckého výzkumu, techniky a projektování. Tyto nové prostředky zajistí uživatelům efektivní provoz složitých aplikací v celé řadě grafických prostředí. Nástroje IBM určené pro technické účely využívají přední univerzity a podniky a dosahují díky nim efektivnějšího využití prostředků vložených do výzkumu, návrhu výrobků nebo vývoje.

Při stavbě největšího dalekohledu na světě, který byl nedávno předveden Texaskou univerzitou, byly využity pracovní stanice RS/6000 a projekční software CATIA. V důsledku toho dosahovaly výrobní náklady pouze jedné šestiny ceny obdobných dalekohledů. Jiným příkladem využití technologie IBM je záměr vlády Spojených států vytvořit pomocí superpočítače RS/6000 SP automobil s větší účinností paliva, menšími emisemi a se součástkami, které jsou z 80 procent recyklovatelné. U tohoto automobilu se nepředpokládají vyšší náklady než u běžných automobilů jiných výrobců. Systém RS/6000 SP bude umožňovat rychlou digitální simulaci a zkoušení prototypů materiálů v procesech jejich navrhování.

Mezi nové označené produkty patří:

- model 397, pracovní stanice osazená čipem POWER 2 SuperChip (P2SC) s hodinovým kmitočtem 160 MHz,
- uzel P2SC/160 MHz: tenký uzel o větším výkonu pro RS/6000 SP,
- model 43P, 140/332 MHz, upgrade oblíbené řady pracovních stanic 43P,
- POWER GXT 800M: špičkovou trojrozměrnou grafiku. GXT800M má hardwarově akcelerované mapování textur, díky němuž dokáže generovat realističtější obrazy při interaktivních rychlostech. Jeho 24bitový akcelerátor s dvojitým „bufferováním“ a „true-color“ režimem doplňuje solidní funkce s pohyblivou desetinnou čárkou modelů 397 a 595.
- POWER GXT 120P: nástupce grafického akcelerátoru GXT110P,
- operační prostředí pro CAD/CAM systém.

Model RS/6000 397 dokáže zpracovávat náročné numerické úlohy, vyznačuje se špičkovým výkonem při práci s pohyblivou desetinnou čárkou a výjimečnou prostupností paměti. Díky těmto vlastnostem mohou technici efektivně provozovat rozsáhlé a složité aplikace, zvláště při výpočtech dynamických charakteristik tekutin, nebo při zjišťování vlivu elektřiny, proudění a teploty na konstrukci křídla letadel a na konstrukci automobilů. Procesor tohoto modelu, Power2 SuperChip (P2SC) je schopen provést miliardy vý-

počtů za sekundu. Stejný procesor, jaký je v modelu 397, je nyní též k dispozici v systémech RS/6000 SP. Jeden z rodiny těchto superpočítačů je známý pod názvem Deep Blue a nedávno porazil v šachovém souboji Garryho Kaspara.

Uzel P2SC 160 MHz. Uzel s procesorem P2SC o frekvenci 160 MHz pod názvem P2SC Thin Node pro SP dokáže provádět operace s desetinnou čárkou o 25 procent rychleji a má dva krát větší kapacitu vnitřního disku než současný uzel Thin node pracující na 120 MHz. Tyto vlastnosti umožňují optimální výkon v technických aplikacích, jako je ropný průzkum nebo strojní konstrukce a rozbory.

Model 43P - 140/332 MHz. Vzhledem ke zvětšené „rychlosti“ modelu 43P, a to na 332 MHz, je poměr ceny k výkonu technických výpočtů tohoto systému ještě výhodnější než doposud. Model 43P je ideální pro aplikace, kde na rychlosti procesoru velmi závisí zrychlení geometrie. S instalovaným grafickým akcelerátorem GT800P mohou uživatelé konstrukčních aplikací CATIA očekávat zvětšení výkonu o 25 %.

POWER GXT 800M. Grafický akcelerátor GXT800M poskytne modelu 397 a stávajícím pracovním stanicím RS/6000 (model) 595 špičkovou trojrozměrnou grafiku. GXT800M má hardwarově akcelerované mapování textur, díky němuž dokáže generovat realističtější obrazy při interaktivních rychlostech. Jeho 24bitový akcelerátor s dvojitým „bufferováním“ a „true-color“ režimem doplňuje solidní funkce s pohyblivou desetinnou čárkou modelů 397 a 595.

POWER GXT120P. Tento akcelerátor, který je nástupcem grafického

akcelerátoru GXT110P, ještě více zlepšuje poměr ceny a výkonu na trhu nenáročných grafických prostředků.

Operační prostředí pro CAD/CSAM systémy. Operační prostředí pro CAD/CAM systémy (CATIA, I - DEAS) jsou sady software, které jsou určeny pro snadnější instalaci CAD/CAM aplikací a umožňují též snadný „on-line“ přístup k současným informacím o výrobcích, software a systémech RS/6000.


A. Zemanová

Modul připojení inkrementálního čidla

Nový modul stavebnice UCB52/320/251 je periferní jednotka tříbajtového čítače pro inkrementální snímače polohy, připojená k řídicímu systému sběrnici I2C.

Vyznačuje se:

- obousměrný tříbajtový čítač impulsů inkrementálních snímačů polohy s fázově posunutými signály,
- modul je určen pro připojení inkrementálních snímačů se signály A, B v úrovních logiky TTL,
- kmitočet vstupních signálů do 10 MHz,
- sběrnice I2C, postavení SLAVE,
- obsluha čítače a rádiče I2C SLAVE je realizována programově s využitím procesoru Atmel AT90S1200, vlastnosti modulu lze měnit změnou programu v tomto procesoru,
- napájení 5 V ± 5 %, standardně ze sběrnice I2C, spotřeba typ. 12,5 mA,
- vstup signálu ze snímače do konektoru Canon 9, na konektor je přivedeno i napájecí napětí pro snímač,
- rozměry (š x v x h) 39 x 96 x 28 mm (bez držáku pro připevnění na rozvaděčovou lištu DIN35),
- teplotní rozsah 0 až 70 °C,
- hmotnost 62 g včetně držáku na lištu DIN35.

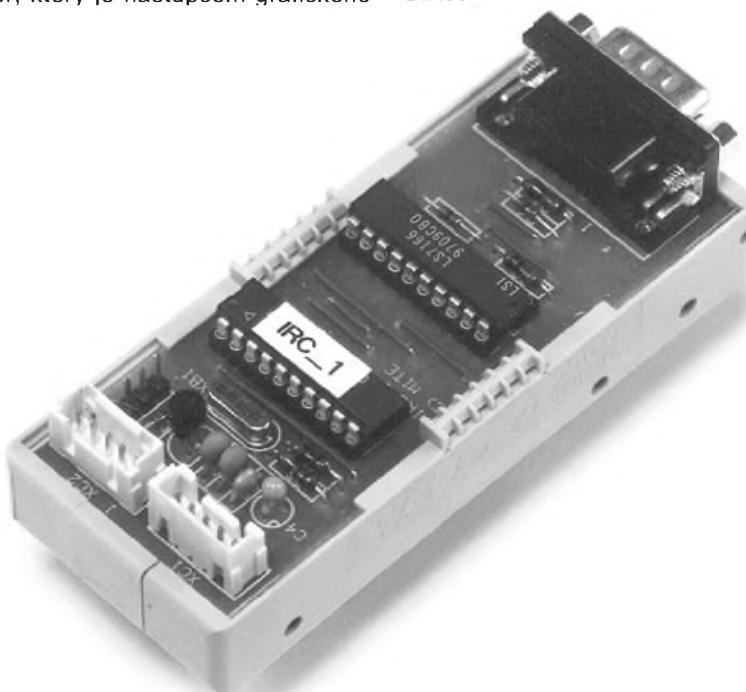

Provedení modulu pro připojení inkrementálního čidla - úplný popis modulu může čtenář nalézt v příručce uživatele IRC-1, která je dostupná na stránkách <http://www.mite.cz>.

Stavíame prijímače VKV

Miroslav Drozda

Táto práca vznikla ako odozva na dlhodobo zbierané praktické skúsenosti pri stavbe prijímačov VKV. Zameriava sa len na praktickú stránku konštrukcie zapojení, výber vhodných súčiastok, výber použitého zapojenia, jeho praktické prevedenie, zásady konštrukcie. Teoretická časť bola úplne vynechaná a predpokladá sa, že čitateľ má aspoň základné znalosti z danej problematiky. Pri výbere popisovaných zapojení bol braný ohľad na ich praktické využitie v bežnom živote. Tomu sa prispôsobili samotné jednotlivé zapojenia: od jednoduchého - vhodného aj pre začínajúcich rádioamatérov (na ktorom je dosť podrobne vysvetlený spôsob oživovania s jednoduchými prípravkami, ktoré sú tiež popísané), cez prijímače vhodné pre napájanie z batérií, ďalej jednoduchý stereofónny prijímač, až po špičkový tuner určený ku kvalitnému posluchu - High Fidelity. Pri tom všetkom sa bral aj zreteľ na dostupnosť použitých súčiastok, ktoré zväčša tvoria sortiment bývalej RVHP a sú ešte stále ľahko dostupné a cenovo tiež prijateľné, a aj na primeranú náročnosť na prístrojové vybavenie. Práca je určená predovšetkým pre amatérov, ktorí sa zaoberajú príjomom rozhlasu VKV, ale aj všetkým tým záujemcom, ktorí majú potešenie z tvorivej práce a zbierania nových skúseností. Mojím prianím je, aby táto práca pomohla všetkým záujemcom o danú oblast*.

Skôr než začneme stavať*

Výber súčiastok pre prijímače


VKV

Výberu súčiastok pre prijímače VKV by sme mali venovať zvýšenú pozornosť, ak chceme dosiahnuť dobrých výsledkov.

Začneme rezistormi. Vhodné typy volíme podľa použitia a konštrukcie samotného prijímača, u jednoduchších menej náročných zapojení stačí používať bežné uhlíkové, avšak v zásade by sme mali vo vysokofrekvenčných obvodoch používať vrstvové metalizované, napr. TR 191 a podobné. To platí aj o použíti v stabilizátoroch ladiaceho napätia, kde vyžadujeme dobrú tepelnú stabilitu, v ostatných obvodoch potom môžeme použiť bežné uhlíkové, napr. TR 212 a podobné. U špičkových zapojení používame výhradne len vrstvové metalizované rezistory vo všetkých obvodoch bez rozdielu. V zásade, čo platí pre rezistory, vzťahuje sa aj na odporové trimre, v menej náročných zapojeniach použijeme menej tepelne stabilné lakosazové typy, napr. TP 008, 009. V zapojeniach, kde vyžadujeme lepšiu tepelnú stabilitu, volíme typy keramického prevedenia, napr. TP 110, 112, najlepšie však cermetové TP 011, 012.

Kondenzátory vo vysokofrekvenčných obvodoch používame zásadne ploché keramické, rada TK 7xx, TK 6xx. Do rezonančných obvodov použijeme typy s minimálnou tepelnou závislosťou, z hmoty N047, ktoré majú mierny záporný súčinatel, ktorý vhodne kompenzuje kladnú tepelnú závislosť cievok. Na blokovanie napájacieho napätia môžeme použiť typy z hmoty s väčšou permitivitou, ktoré majú menšie rozmerky a aj väčšiu tepelnú závis-

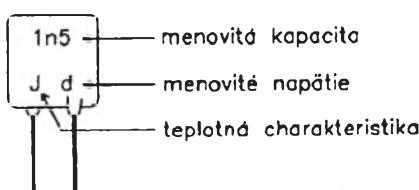losť a preto sú do ladených obvodov nevhodné.




Značenie plochých keramických kondenzátorov TK 7..

Un [V]	Značenie	Hmota	Značenie
12,5	n	N047	J
25	p	N750	U
32	q	N1500	V
40	s	E1000	F
50	t	F4000	W
250	d		


Un [V] je menovité napätie.

Do medzifrekvenčných ladených obvodov je najlepšie použiť polystyrolové typy TGL5155 (NDR). Ich záporný teplotný súčinatel je o niečo väčší ako u kondenzátorov z hmoty N047, môžeme ich však v prípade nedostatku nahradíť typom TK 754. V nízkofrekvenčných obvodoch ako oddelovacie a väzobné by sme mali používať polyestrové kondenzátory, napr. TC 205 alebo TGL38159 (NDR) a podobné, len v odôvodnených prípadoch použijeme

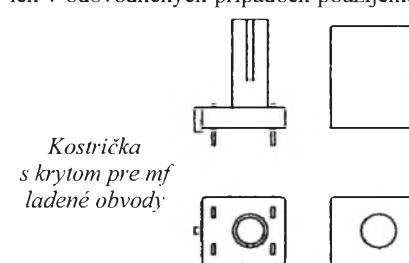

keramické (napr. pre nedostatok miesta pri stesnaných konštrukciách).

Kostríčka pre vstupné obvody VKV

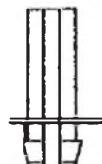


Farebné značenie feritových jadier:

hmota	farba
N01	červené
N02	zelené
N05	modré



U mnogých amatérov stále pretrvávajú obavy z konštrukcie cievok a ladených obvodov. Spôsobuje to aj nedostatok vhodných armatúr - kostríčiek a feritových jadier na trhu (v popisovaných zapojeniach boli použité typy z OMF z produkcie televíznych prijímačov TESLA Orava rady Color 110, 416). Amatérská výroba vstupných cievok a medzifrekvenčných ladených obvodov pritom nie je ľahká, pretože sa prevažne jedná o valcové jednovrstvové cievky. Medzifrekvenčné cievky zásadne používame spolu s krytom, len v špecifických prípadoch bez krytu. Cievky v ladených obvodoch sa dodaľujú feritovými jadrami, ktoré sú značené farebne a najčastejšie v prevedení so závitom M4 v dĺžke 8 alebo 12 mm.

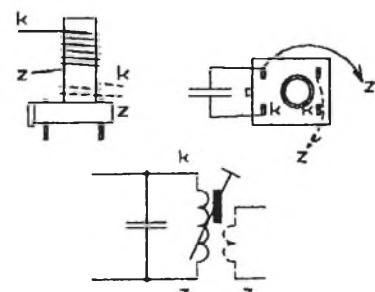Veľmi často sa v popisovaných zapojeniach vyskytuje cievka ladeného obvodu VKV a mf transformátor, preto si popíšeme ich stavbu. Mf transformátor - po odstránení pôvodného vinutia z kostríčky - najprv navijame sekundárne vinutie pri spodnom konci kostríčky a to lakovaným drôtom o Ø 0,2 mm, potom navinieme primárny obvod.




Spôsob navijania mf transformátora

Cievky sa navijajú s rovnakým zmyslom. Pri zapájaní koncov drôtov vinutia vždy dbáme na to, aby spolu susedili „studené“ konce cievok, čím sa zmenšia parazitné väzby a zlepší stabilita zapojenia. Nakoniec na primárne vinutie pripojíme kondenzátor ladeného obvodu. Vinutie je treba fixovať. Konce zaistíme niťou a ešte zalakujeme vhodným bezfarebným lakovom.

Nakoniec obvod zakrytujeme hliníkovým krytom. Pritom dávame pozor na to, aby sme nepoškodili kodenzátor a nespôsobili jeho skrat.


Cievka VKV ladeného obvodu

Ešte predtým než sa pustíme do navijania, je dobré patričné kostričky osadiť do dosky s plošnými spojmi. Cievky mávajú len pári závitov, maximálne do 10 a navijame ich pomerne hrubým drôtom. Ak má cievka náhodou odbočku, tak najprv očistíme drôt v mieste odbočky a urobíme na ňom slučku asi 2 mm, ktorú pocinujeme. Vinutie potom navijame od obočky na trn vhodného priemeru, takého, aby sme vedeli už navinutú cievku potom nasadiť na kostričku. Konce vinutia dôkladne očistíme a zaspájkujeme do dosky so spojmi.

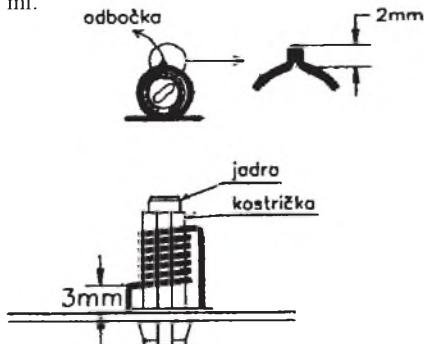

Spôsob navijania cievky ladeného obvodu VKV

V zapojeniach sa ďalej vyskytujú filtračné tlmičky, ktoré opäť získame z OMF. Tlmička $40 \mu\text{H}$ je navinutá na feritovej tyčinke o $\varnothing 2 \text{ mm}$ a dĺžke 15 mm , 20 závitov drôtu CuL o $\varnothing 0,2 \text{ mm}$. Tlmička $90 \mu\text{H}$ je navinutá na feritovom toroidide, upevnenom v armatúre z PVC a v OMF sa vyskytuje s paralelné pripojeným tlmiacim rezistorom 100Ω . Tento rezistor prakticky zatlmuje rezonančný obvod, ktorý vznikne po pripojení blokovacieho kondenzátora k tlmičke a ak by sme tlmiaci odpor nepoužili, tak za nepriaznivých okolností môže dôjsť k rozkmitaniu sa obvodu na pomerne nízkej frekvencii (2 až 5 MHz). Na presnej indukčnosti filtrových tlmičiek až tak nezáleží, ich bežná tolerancia je $\pm 20\%$.

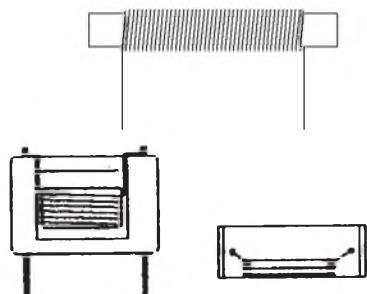


Prevedenie filtrových tlmičiek

Ako postupovať pri stavbe prijímača

Ďalej popisované prijímače sú stavané na doskách s plošnými spojmi. Nákres rozmiestnenia súčiastok a ostatné dôležité nákresy (prevedenie vstupnej jednotky, navijania cievok, krytovanie atď.), nájdeme vždy pri každom popise. Skôr než sa

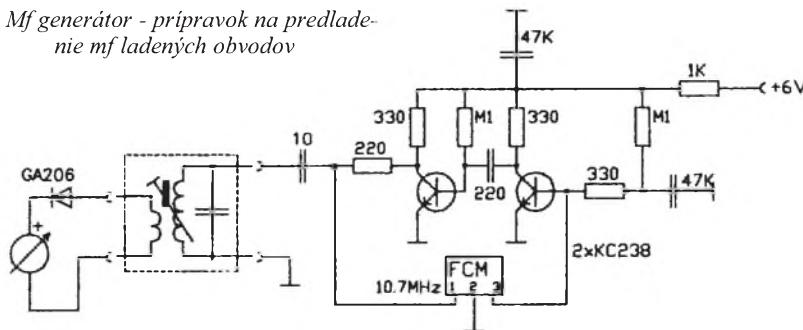*Mf generátor - prípravok na predlade-
nie mf ladených obvodov*



pustíme do osadzovania súčiastok, mali by sme vyrobíť krytovanie, najčastejšie vstupnej jednotky. Krytovanie sa robí najlepšie z tenkého pocinovaného plechu hrubky $0,2 \text{ mm}$, a to preto, aby sa odčlenili jednotlivé vf obvody medzi sebou, aby nedochádzalo k parazitným väzbám medzi nimi, čím sa podstatne zlepší stabilita zapojenia a predíde sa tak zbytočným komplikáciám pri ožívovaní. Vždy pritom dbáme na to, aby krytovanie bolo dokonale spojené so zemou dosky s plošnými spojmi. Tiež nesmieme zabudnúť uzemniť aj prepážky aspoň v jednom bode uprostred steny, radšej však v dvoch. Potom, keď už máme mechanickú časť hotovú, tak sa môžeme pustiť do navijania cievok, presne podľa popisu konkrétneho zapojenia. Je dobré, ak si medzifrekvenčné obvody predladíme ešte pred osadením do dosky so spojmi, ulahčíme si tak vlastné ožívovanie. Pomôžeme si jednoduchým mf generátorom. V podstate sa jedná o multivibrátor, ktorého frekvenciu určuje keramický filter, preto by sme mali použiť zhodný typ s tým, čo neskôr osadíme do samotného prijímača (treba sledovať farbené značenie). Ladený obvod potom ladíme jadrom cievky na maximálnu výchylku meracieho prístroja (najvhodnejšie je použiť ručičkový typ).

Ďalej potom osadíme ostatné súčiastky. Je dobré mať zavedený systém pri osadzovaní: najprv rezistory, potom kondenzátory (ak máme možnosť, je vhodné ich ešte pred osadením orientačne premierať, hlavne ak sa jedná už o raz použité súčiastky) a ako posledné osadzujeme polovodičové súčiastky. Treba dávať pozor pri manipulovaní s unipolárnymi tranzistormi, ktoré sú citlivé na elektrostatický náboj. Ak máme všetky súčiastky osadené, je dobré, ešte raz všetko skontrolovať, či nedošlo náhodou k zámene súčiastky, hodnoty alebo ku skratu na plošnom spoji. Potom už môžeme pristúpiť k vlastnému oživeniu prijímača: po pripojení napájania ako prvý vždy skontrolujeme kľudo-

vý odber. Ak je napr. príliš veľký, tak sa niekde stala chyba (najčastejšie skrat medzi spojmi) a treba ju odstrániť. V zásade platí, že postupujeme smerom od zadu dopredu, teda najprv oživujeme nízkofrekvenčnú časť, stabilizátor ladiaceho napätia (tu väčšinou stačí len skontrolovať napäťia v dôležitých bodoch podľa schémy zapojenia) a nakoniec oživujeme vysokofrekvenčnú časť. Pretože na nastavenie vf obvodov potrebujeme meracie prístroje, ktoré nie sú vždy bežne dostupné, tak si tu uvedieme pári prípravkov, ktoré si môžeme sami zhotoviť a tie nám pomôžu pri ožívovaní, i keď úplne nenahradia drahé meracie prístroje. Mf generátor sme si už uviedli, a ako ďalší to bude vf generátor. Budeme ho používať ako zdroj signálu pri zladovaní vstupných ladených obvodov prijímačov. Zapojenie je jednoduché. Ide o oscilátor, tranzistor BF680 pracuje v zapojení so spoločnou bázou, rezonančný obvod je tvorený varikapmi KB109G a vzduchovými cievkami 5,5 závitu a 1/2 závitu, z ktorej sa odoberá signál na výstup, na ktorom je zapojený potenciometer $500 \Omega/\text{N}$ na reguláciu veľkosti výstupného signálu. Oscilátor je napájaný stabilizovaným napäťom, ktoré sa používa aj na ladenie - potenciometrom $25 \text{ k}\Omega/\text{N}$ sa mení napätie pre varikapy, na stabilizáciu je použitá Zenerova dioda KZ141, ktorá je napájaná zdrojom konštantného prúdu, tranzistory KC308. Rozsah napájajúcich napäť je preto od 7 až po 14 V . Vf generátor je potrebné vybaviť stupnicou. Najlepšie je stupnicu naciachovať za pomocí čítača, avšak pre začiatok bude stačiť, ak si ju naciachujeme orientačne za pomocí druhého (továrenského) prijímača, i keď rozsah preladenia vf generátora je o niečo väčší než je pásmo VKV-CCIR. Výstup ge-


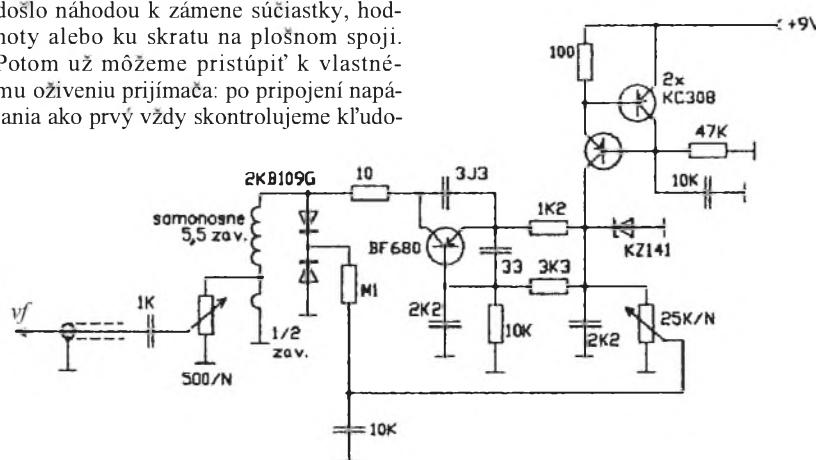


Schéma zapojenia vf generátora

Schéma zapojenia vlnomera

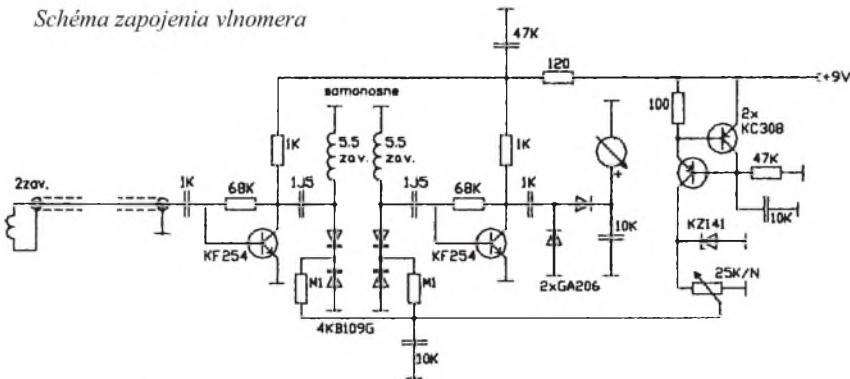


nerátora je tiež dobré aspoň pre orientáciu vybaviť dielikovou stupnicou od 1 po 10. Na napájanie môžeme použiť bud' batériu, alebo ho môžeme napájať priamo z oživeného prijímača.

Ďalším prípravkom je vlnomer, ktorý používame na zisťovanie frekvencie, na ktorej pracuje oscilátor vo vstupnej jednotke. V podstate sa jedná o dvojstupňový ladený vf zosilňovač. Na snímanie sa používa cievka s dvomi závitmi, ktorú pri meraní musíme umiestniť v blízkosti ladeného obvodu oscilátoru. Naidukované napätie sa potom zosilní v prvom stupni vf zosilňovača (tranzistor KF254), z ktorého sa privádza na primárnu stranu indukčne viazanéj pásmovej prieplusti (vzduchové cievky 5,5 závitu a varikapy KB109G). Je dôležité, aby cievky boli vinuté rovnakým zmyslom a boli umiestnené rovnobežne vedľa seba vo vzdialnosti asi 1 cm. Za sekundárnu stranou prieplusti potom nasleduje druhý stupeň vf zosilňovača, tiež tranzistor KF254, na ktorého výstupe je potom vf signál usmernený zdvojovačom napäcia, diódy GA206. Pretože na ladenie sú použité varikapy, ladiť sa potenciometrom 25 kΩ/N a je nutné pre ne stabilizovať napätie. To je stabilizované Zenero-

vou diódou KZ141, ktorá je napájaná zdrojom konštantného prúdu, tranzistory KC308. Vlnomer taktiež ako vf generátor musíme vybaviť stupnicou, ktorú najľahšie naciachujeme pomocou neho. Napájať

alebo priamo z prijímača, ktorý práve oživujeme. Spomenuté prípravky si môžeme postaviť aj na univerzálnnej doske s plošnými spojmi. Vf generátor a vlnomer je vhodné umiestniť do krabičky z pocínovaného plechu, aby sa tak zabránilo ich nežiaducemu vyžarovaniu a tým aj ovplyvňovaniu ostatných obvodov v prijímači.

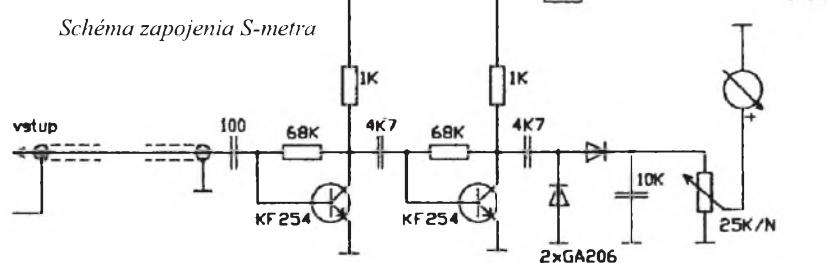
Čo sa týka mechanického prevedenia konštrukcie prijímača, prenechávam prevedenie na dôtipr každého konštruktéra. Vždy záleží na tom ktorom konkrétnom použití, avšak mne sa osvedčila konštrukcia šasi, rámu v tvare U z pozinkovaného plechu hrúbky 0,5 mm, na ktorý v predu




ho môžeme bud' z batérie, alebo taktiež z oživaného prijímača.

Posledným prípravkom je S-meter. V podstate je to náhrada za vf milivoltmeter, i keď len na orientačné sledovanie veľkosti vf napäcia. Ide o dvojstupňový vysokofrekvenčný zosilňovač osadený tranzistorimi KF254, na ktorého výstupe je zapojený zdvojovač napäcia. Vhodnú veľkosť pre merací prístroj si volíme potenciometrom 25 kΩ/N. S-meter môžeme tak isto ako predchádzajúce prípravky napájať bud' z batérie,

umiestníme všetky potrebné ovládacie prvky prijímača. Jedná sa v podstate o subpanel, ktorý po bokoch prispájame k doske s plošnými spojmi prijímača. Zapojenie potom tvorí kompaktný celok, čo je veľmi výhodné ako pri oživovaní, tak aj pri neskorších opravách prijímača, pretože zapojenie potom neviší na spíste prívodov k potenciometrom a k ostatným dieľom prijímača. Šasi prijímača môžeme ľahko potom umiestniť do vhodnej skrinky.

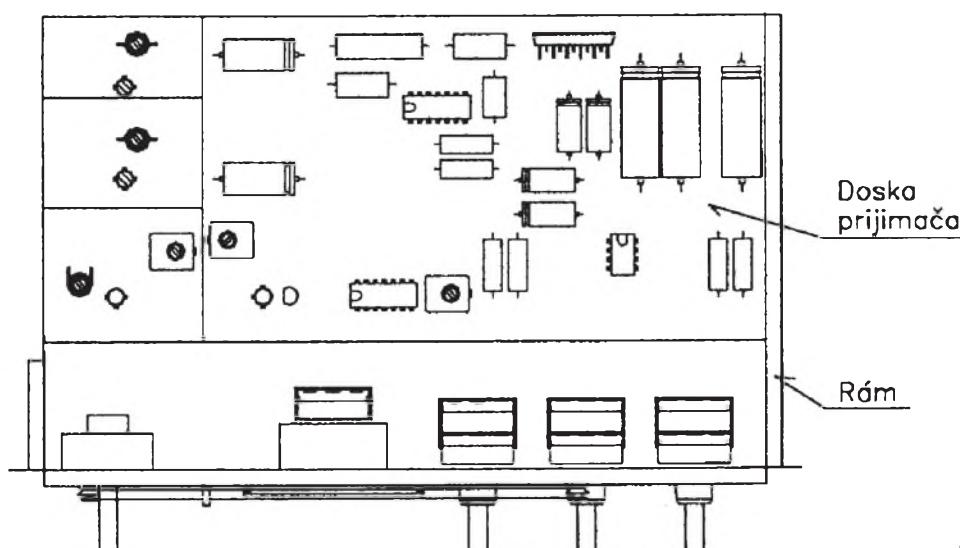

Ukážka mechanického prevedenia prijímača

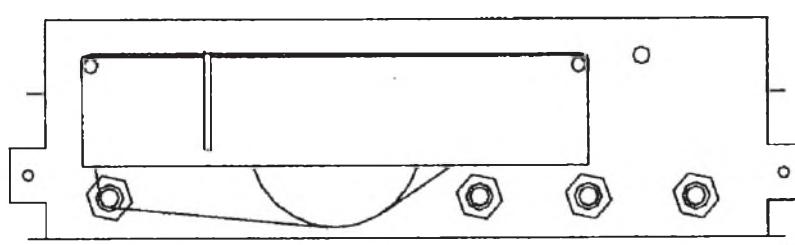

Stavíme prijímače

Jednoduchý prijímač

Občas sa stáva, že z nejakého dôvodu potrebujeme jednoduchý, ale pritom dobrý prijímač na VKV. Táto konštrukcia (dá sa povedať) je primeraným riešením, naviac je vhodná pre začínajúcich amatérov, ktorí sa chce reálne zaoberať technikou VKV, preto je aj popis tohto zapojenia o niečo podrobnejší. Popisované zapojenie sa hodí v podstate na stavbu „kabelkového“ prijímača napájaného z batérií 6 V. Jedná sa o

klasický superhet, vstupná jednotka je ladená troma ladenými obvodmi - ladenie zabezpečujú varikapy, vstup je osadený tetródom MÓSFE, zmiešavač je, ako to je u takejto triedy prijímačov zvykom, kmitajúci. Mf zosilňovač je klasického prevedenia, dvojstupňový s keramickým filtrom a integrovaným obvodom A220D, nf zosilňovač je celotranzistorový. Celé za-

pojenie je postavené na doske s plošnými spojmi 7,5x11 cm.

Popis prijímača

Vf signál z antény sa na vstupný ladený obvod L1, D1, D2 privádzza cez kapacitný delič C1, C2. Vf signál d'alej potom pokračuje na vf predzosilňovač, osadený tetródom MOSFE - tranzistor T1. Pracovný bod tranzistoru určujú rezistory R4, R5 - predpätie riadiacej elektródy G2 - a R7 - predpätie riadiacej elektródy G1 / prúd kolektora I_{DS} ($U_{DS} = 5$ V, $U_{G1} = -0,3$ V, $U_{G2} = 4$ V). Zosilnený signál sa d'alej z ko-



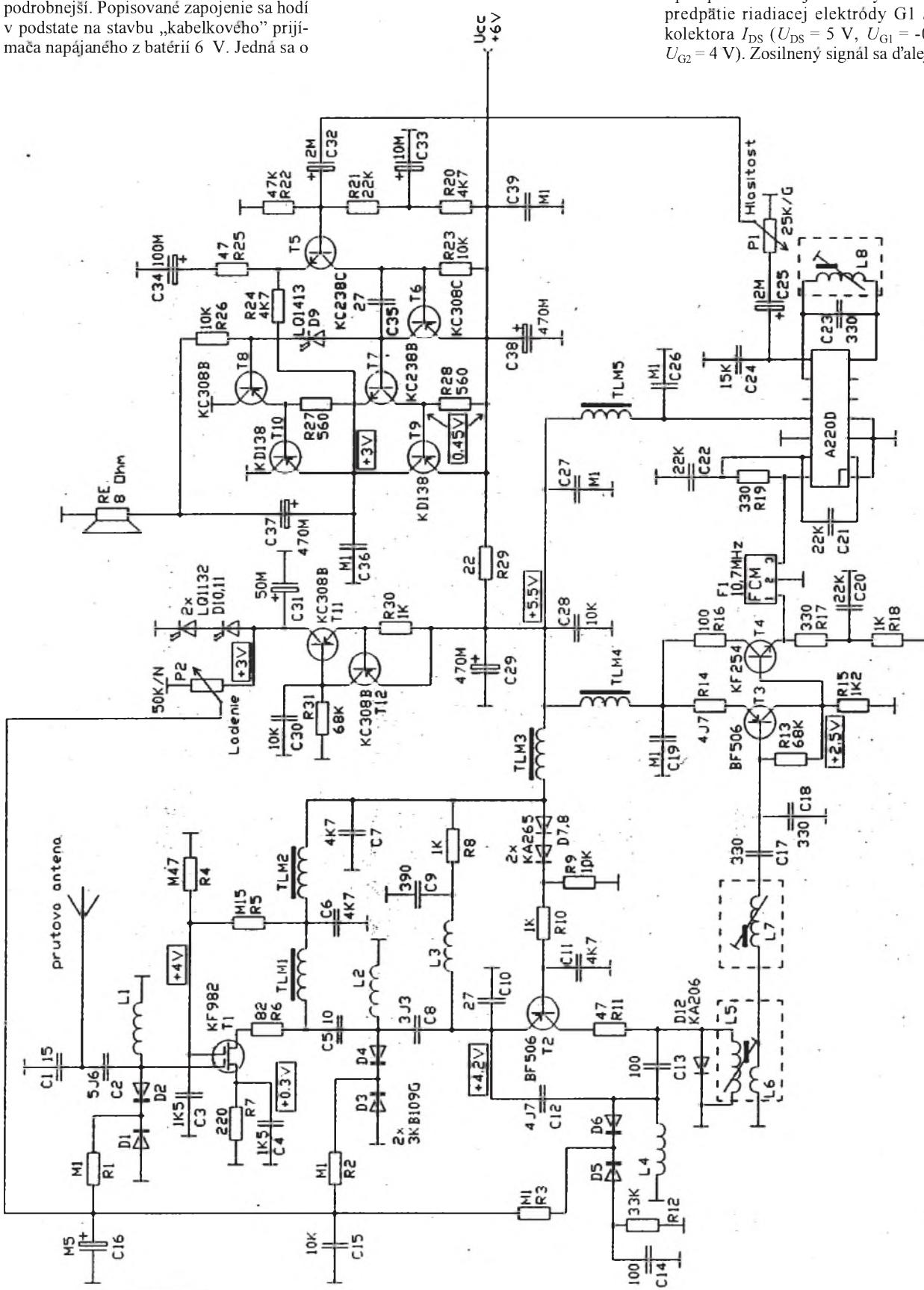


Schéma zapojenia jednoduchého prijímača VKV

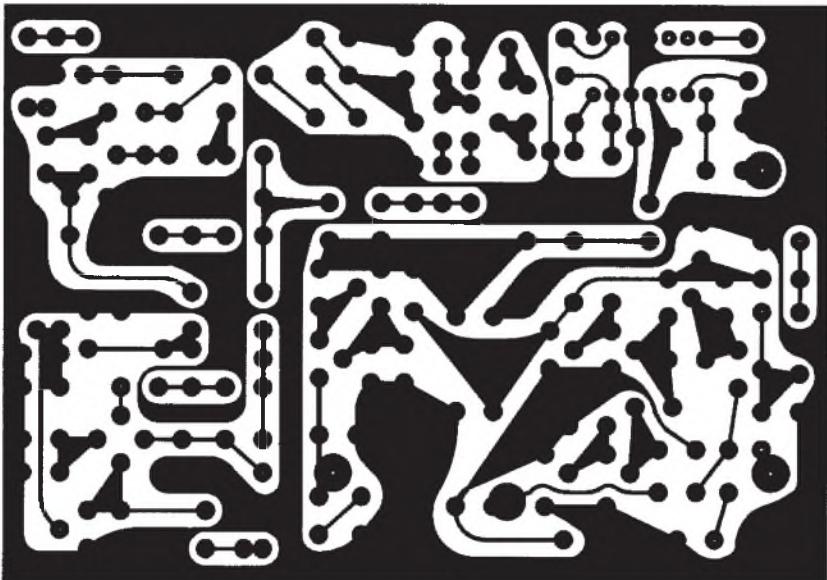

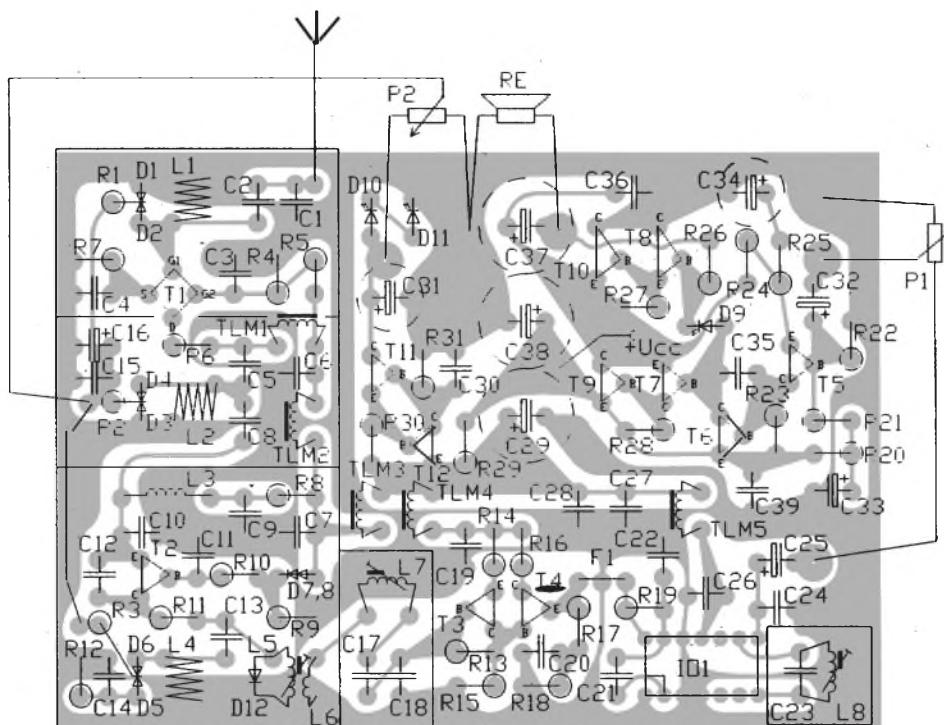Doska s plošnými spojmi (hore) a jej osadenie súčasťkami (dole)



lektoru tranzistora T1 cez rezistor R6, ktorý zlepšuje stabilitu zapojenia, privádzia cez väzobný kondenzátor C5 na druhý ladený obvod L2, D3, D4. Vf signál potom dalej pokračuje na kmitajúci zmiešavač - tranzistor T2, jeho pracovný bod určujú rezistor R8 (určuje veľkosť prúdu kolektora) a úbytok napäťia na diodach D7, D8, ktoré vhodne tepelne kompenzujú oscilátor ($U_{CE} = 4,2 \text{ V}$, $I_c = 0,6 \text{ mA}$). Vf signál sa privádzia do emitoru tranzistora, v ktorom je zapojený aj mf odlad'ovač L3, C9, z kolektoru sa potom zmes vf signálov vedie cez rezistor R11 (slúži na zlepšenie stability zapojenia) na primárnu časť mf pásmovej prepusti L5, C13. Cez kondenzátor C13 je v kolektore zapojený aj ladený obvod oscilátora L4, D5, D6, C14, kondenzátor C14 vhodne upravuje súbeh oscilátora so vstupnými ladenými obvodmi. Aby oscilátor kmital, je nutné zaviesť


väzbu medzi emitorom tranzistoru a živým koncom oscilátorového ladeného obvodu, správny stupeň väzby je daný pomerom kapacít kondenzátorov C12 a C10. Dioda D12 zapojená paralelne s L5 zabráňuje viacnásobnému zmiešavaniu vf signálu, tj. viacnásobnému výskytu jednej prijímanej stanice. MF signál sa potom dalej zo sekundárnej časti mf pásmovej prepusti L7, C17, C18 viedie na prvý stupeň mf zosilňovača, tranzistory T3 a T4. Tranzistor T3 pracuje v zapojení so spoločným emitorom, jeho pracovný bod je daný rezistormi R13, R15; R14 zlepšuje stabilitu tohto stupňa, vhodne upravuje zosilnenie ($U_{CE} = 3 \text{ V}$, $I_c = 2 \text{ mA}$). Tranzistor T4 pracuje ako emitorový sledovač, vhodne prispôsobuje predchádzajúci stupeň ku keramickému filtru F1, výstupná impedancia je upravená rezistorom R17, rezistor R16 zlepšuje stabilitu zapojenia. V podstate

celá selektivita prijímača je sústredená do keramického filtra. Za keramickým filtrom F1 potom nasleduje druhý stupeň mf zosilňovača, ten je osadený jediným integrovaným obvodom IO1 - A220D. Ten v sebe ukrýva sedemstupňový mf zosilňovač - obmedzovač a koincidenčný detektor. MF signál sa privádzia na vstup IO1 (vývod 14), vstupná impedancia je upravená rezistorom R19, kondenzátory C21, C22 sú blokovacie. Fázovaci obvod detektora je tvorený ladeným obvodom L8, C23 a je pripojený medzi vývody 7 a 9 integrovaného obvodu. Demodulovaný nf signál je vyvedený na vývod 8, paralelne k vývodu je pripojený kondenzátor C24, ktorý spolu s vnútorným odporníkom integrovaného obvodu IO1 tvorí deemfázu. NF signál potom dalej pokračuje cez oddelovací kondenzátor C25 na potenciometer regulácie hlasitosti P1. Za potenciometrom P1 dalej nasleduje nf zosilňovač. NF zosilňovač je štvorstupňový, prvý zosilňovací stupeň je osadený tranzistorom T5, druhý rozmítový stupeň tranzistorom T6, tretí budiaci stupeň tranzistormi T7 a T8, štvrtý koncový stupeň tranzistormi T9 a T10. Celkové zosilnenie nf zosilňovača je dané pomerom odporov rezistorov R24, R25 a je približne 100. Kondenzátory C35, C36 zabraňujú rozmítaniu sa nf zosilňovača v nadakustickej oblasti, to sa môže prejavovať vznikom záznejov pri príjme prijímača. Dioda D9 slúži na stabilizáciu pracovného bodu budiacich tranzistorov a ziskania vhodného predpätia pre koncové tranzistory, tie pracujú bez kľudového prúdu. Nakol'ko na ladenie prijímača boli použité varikapy (vhodný triál na ladenie v súčasnosti prakticky neexistuje), je nutné pre ne stabilizovať ladiace napätie. Na stabilizáciu napäťia boli použité LED D10, D11, ktoré sú pre zväčšenie stability napäťia napájané zdrojom konštantného prúdu, tranzistory T11, T12. Prúd tečúci diodami je daný odporom rezistoru R30. Veľkosť ladiaceho napäťia sa reguluje potenciometrom P2 (slúži na ladenie).

Konštrukcia prijímača

Prijímac je postavený na jednostranne plátované doske s plošnými spojmi 7,5x11 cm. Ak už máme dosku vyrobenu, tak sa najprv pustíme do výroby krytovania vstupnej jednotky prijímača. Najlepšie sa na to hodí tenký pocínovaný plech hrúbky 0,2 mm. Najprv urobíme plášť, ten prispájame po obvode ku doske so spojmi, potom dovnútra urobíme prepážky, tie v strede steny uzemníme do zemného plošného spoja.

Potom čo máme hotové krytovanie, môžeme sa pustiť do navijania cievok, najprv navinieme cievky do vstupnej jednotky, L1 až L4, tie sú v tomto prípade vzduchové - samenosné, navijame ich lakovaným drôtom, preto musíme dbať na dokonalé mechanické očistenie koncov vývodov, aby bol zaručený dokonalý spájkovaný spoj. Na ich navijanie môžeme vhodne použiť stopku vŕtaka príslušného priemeru. Zmysel vinutia, orientáciu a spôsob umiestnenia cievok by sme mali bezpodmienečne dodržať, tak ako je to uvedené v rozpiske a na obrázku, vyhne-

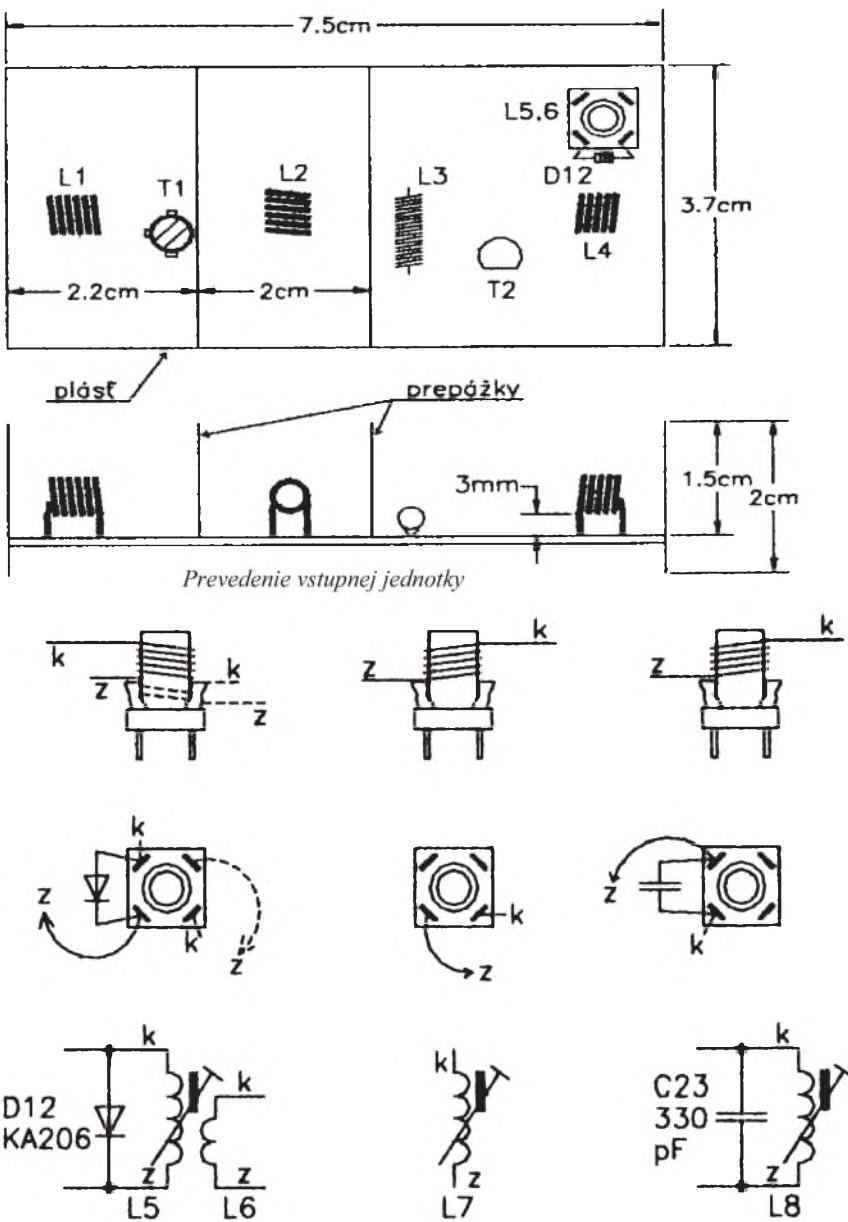

Prevedenie mf ladených obvodov

me sa tak zbytočným ľažkostiam, ktoré by mohli nastat' neskôršie pri oživovaní. Po osadení cievok vstupnej jednotky do dosky s plošnými spojmi sa ďalej potom pustíme do navijania mf ladených obvodov. Na výrobu mf ladených obvodov tentoraz boli použité kostričky z kanálových voličov z produkcie ZVT Banská Bystrica (pre menšie rozmery). Cievky L5 až L8 navinime presne podľa nákresu aj s prípojenými príslušnými súčiastkami, s diodou D12 paralelne pripojenou k vinutiu cievky L5 a kondenzátorom C23 paralelne pripojeným k vinutiu cievky L8. Na mf ladené obvody, cievka L7 aj s kondenzátormi C17 a C18, a na cievku L8 aj s kondenzátorom C23 musíme po ich osadení do dosky so spojmi vyrobíť krytovanie z tenkého plechu, nakoľko ho použité kostričky normálne nemajú, je to dôležité, inak by mohlo dochádzať k vzájomnému ovlivňovaniu sa cievok a aj k náhodnému rozklitu mf zosilňovača.

Ked' máme toto všetko urobené až potom sa pustíme do osadzovania ostatných súčiastok, ako posledné osadzujeme tranzistory a integrovaný obvod.

Zoznam súčiastok

Rezistory (TR212 apod., 0,125 W)

R1, R2, R3	100 kΩ
R4	0,47 MΩ
R5	0,15 MΩ
R6	82 Ω
R7	220 Ω
R8, R10	1 kΩ
R9	10 kΩ
R11	47 Ω
R12	33 kΩ
R13	68 kΩ
R14	4,7 Ω
R15	1,2 kΩ
R16	100 Ω
R17	330 Ω
R18, R30	1 kΩ
R19	330 Ω
R20, R24	4,7 kΩ
R21	22 kΩ
R22	47 kΩ
R23, R26	10 kΩ
R25	47 Ω
R27, R28	560 Ω
R29	22 Ω
R31	68 kΩ

Kondenzátory

C1	15 pF, TK 754
C2	5,6 pF, TK 656
C3, C4	1,5 nF, TK 744
C5	10 pF, TK 754
C6, C7	4,7 nF, TK 744
C8	3,3 pF, TK 656
C9	390 pF, TK 774
C10	27 pF, TK 754
C11	4,7 nF, TK 744
C12	4,7 pF, TK 656
C13, C14	100 pF, TK 754
C15	10 nF, TK 744
C16	470 nF/100 V, ISKRA
C17, C18	330 pF, TK 754
C19, C26, C27	100 nF, TK 783
C20, C21, C22	22 nF, TK 744
C23	330 pF, TK 754
C24	15 nF, TK 744
C25	2,2 μF/100 V, ISKRA
C28	10 nF, TK 744
C29	470 μF/10 V, ISKRA
C30	10 nF, TK 744
C31	47 μF/10 V, ISKRA
C32	2,2 μF/100 V, ISKRA
C33	10 μF/40 V, ISKRA
C34	100 μF/10 V, ISKRA
C35	27 pF, TK 754
C36, C39	100 nF, TK 783
C37, C38	470 μF/10 V, ISKRA

Keramické filtre


F1	10,7 MHz
----	----------

Polovalodičové súčiastky

T1	KF982
T2	BF506
T3	BF506, $\beta = 60$
T4	KF254
T5	KC238C
T6	KC308C
T7	KC238B
T8	KC308B
T9, T10	KD136
T11	KC308B
T12	KC308B
IO1	A220D ; TBA120S
D1 až D3	3-KB109G
D4 až D6	3-KB109G
D7	KA206
D8	KA206
D9	LQ1413
D10	LQ1132
D11	LQ1132

Údaje cievok

L1	5,5 závitu, samonosná, lavotočivá, $\varnothing 5\text{ mm}$, drôt 0,7 mm
L2	5,5 z, samonosná, pravotočivá, $\varnothing 5\text{ mm}$, drôt 0,7 mm
L3	22 z, samonosná, $\varnothing 3\text{ mm}$, drôt 0,3 mm
L4	4,5 z, samonosná, lavotočivá, $\varnothing 5\text{ mm}$, drôt 0,7 mm
L5	16 z na kostričke s jadrom M4x8, hmota N02, drôt 0,2 mm
L6	3 z na kostričke spolu s L5
L7	14 z na kostričke s jadrom M4x8, hmota N02, drôt 0,2 mm
L8	9 z na kostričke s jadrom M4x8, hmota N02, drôt 0,2 mm
TLM1 až TLM5	20 z na feritovej tyčinke $\varnothing 2 \times 15\text{ mm}$, drôt 0,2 mm

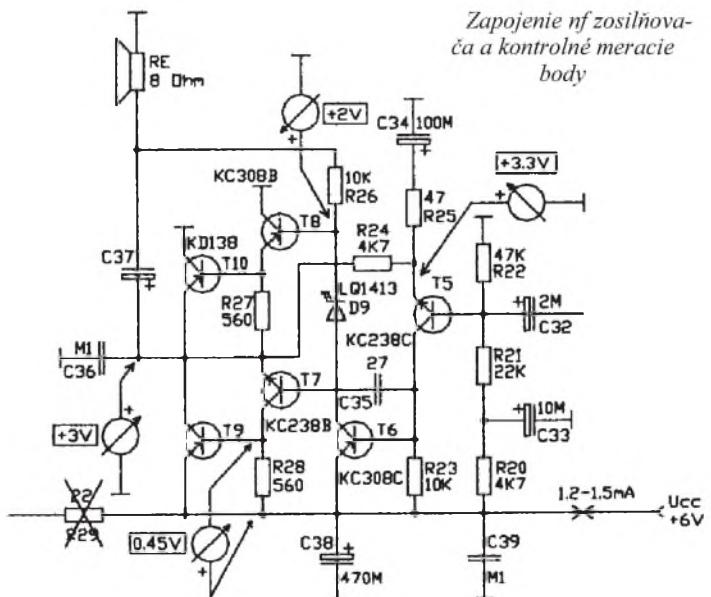


Nastavenie prijímača

Po vizuálnej kontrole osadenia dosky s plošnými spojmi súčiastkami, či náhodou nedošlo k zámené nejakéj súčiastky, prikročíme k oziveniu prijímača. Začнемe od obvodov nf časti. Najprv to bude nf zosilňovač, ktorý sa ozivuje zásadne s pripojením reproduktoru RE, lebo bez neho nf zosilňovač nepracuje správne.

V zapojení prijímača odpojíme R29 a pripojíme napájacie napäťie 6 V. Najprv skontrolujeme kľudový odber, ten by mal byť asi 1,2 až 1,5 mA, potom skontrolujeme napäťia v bodoch, ako to ukazuje obrázok zapojenia nf zosilňovača. Napäťia sú len orientačné a môžu sa trochu lísiť, je to dané rozptylom a toleranciou použitých súčiastok. V podstate je dôležité, aby napätie na kondenzátore C36 bolo zhruba polovičné voči napájaciemu napätiu a úbytok napäťia na R28 neboli väčší ako 0,45 V. Dost' záleží od použitej LED D9, preto by sme mali dodržať použitý typ, aby náhodou nedošlo k súčasnému otvoreniu tranzistorov T9 a T10, čím by prudko narastal kľudový odber. Inak s ozivením nf zosilňovača by nemali byť problém a mal by správne pracovať hned' po prvom zapojení.


Potom pokračujeme ozivením stabilizátora ladiaceho napäťia, R29 pripojíme späť a tlmivky TLM3, TLM4 a TLM5 odpojíme. Stačí, ak skontrolujeme napätie na LED D10 a D11, bude asi 3 V, a prúd tečúci LED, ten by mal byť asi 0,5 mA. Celkový kľudový odber potom stúpne asi na 2 mA, aj spolu s nf zosilňovačom. Potom, čo už máme prakticky ozivenú nf časť prijímača, prikročíme k oziveniu a zladeniu vf časti. Začнемe zladením mf zosilňovača. Tlmivku TLM4 môžeme pripojiť späť, tlmivky TLM3 a TLM5 ešte ponecháme nezapojené a odpojíme R11. Najprv skontrolujeme pracovný bod tranzistora T3. Ak by sa napätie na kolektore tranzistoru T3 moc líšilo od udávaného v schéme, môžeme ho zmenou odporu R13 poopráviť. Potom na vstup mf zosilňovača pripojíme mf generátor. Použijeme ten, ktorý bol uvedený v predchádzajúcej kapitole tejto práce a na kolektor tranzistoru T3 pripojíme vf milivoltmeter. Tu pou-

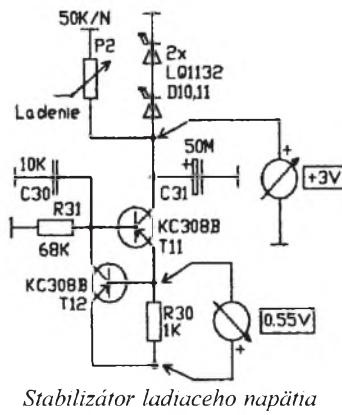


Stabilizátor ladiaceho napäťia

zhruba rovnakú zmenu napäťia. Týmto by sme mali prakticky zladenú mf časť prijímača.

Nakoniec zladíme vstupnú jednotku. Po opäťovnom pripojení tlmivky TLM3 najprv orientačne skontrolujeme napätie v dôležitých bodoch, tak ako je to uvedené na obrázku zapojenia jednotky. Napätie v emitore tranzistoru T1 sa môže trochu viač lísiť od uvedeného, záleží vždy na konkrétné použitom tranzistore, avšak nie je to na závadu. Najprv zistíme za pomocí vlnomeru, na akej frekvencii kmitá oscilátor vstupnej jednotky. Ladiace napätie nastavíme potenciometrom ladenia P2 na maximum - 3 V, väzobnú cievku vlnomera umiestníme do tesnej blízkosti cievky oscilátora L4 a nájdeme, kde kmitá oscilátor. Jemným rozťahovaním závitov cievky L4 nastavíme oscilátor tak, aby kmital na frekvencii zhruba 120 MHz. Pre istotu ešte skontrolujeme, kde kmitá oscilátor pri minimálnom ladiacom napäti, malo by to byť zhruba 96 MHz. Je dobré, ak cievku oscilátora L4 zatlmíme proti mechanickej rezonancii, čím zabránime „mikrofoničnosti“. Použijeme na to malý hranolček z molitanu, 4x4x10 mm, ktorý vložíme do vnútra cievky. Potom na vstup prijímača pripojíme vf generátor a do medzfrekvenčného zosilňovača pripojíme S-meter presne tak, ako pri zladovaní mf ladených obvodov. VF generátor nalaďime zhruba na 102 MHz a úroveň jeho signálu nastavíme na maximum. Pomalým preladovaním prijímača potenciometrom lade-

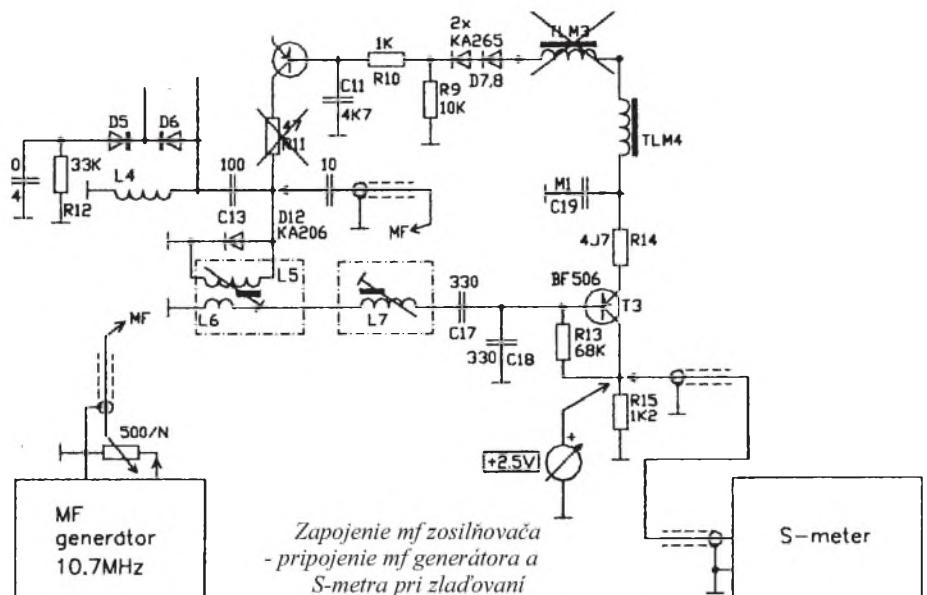

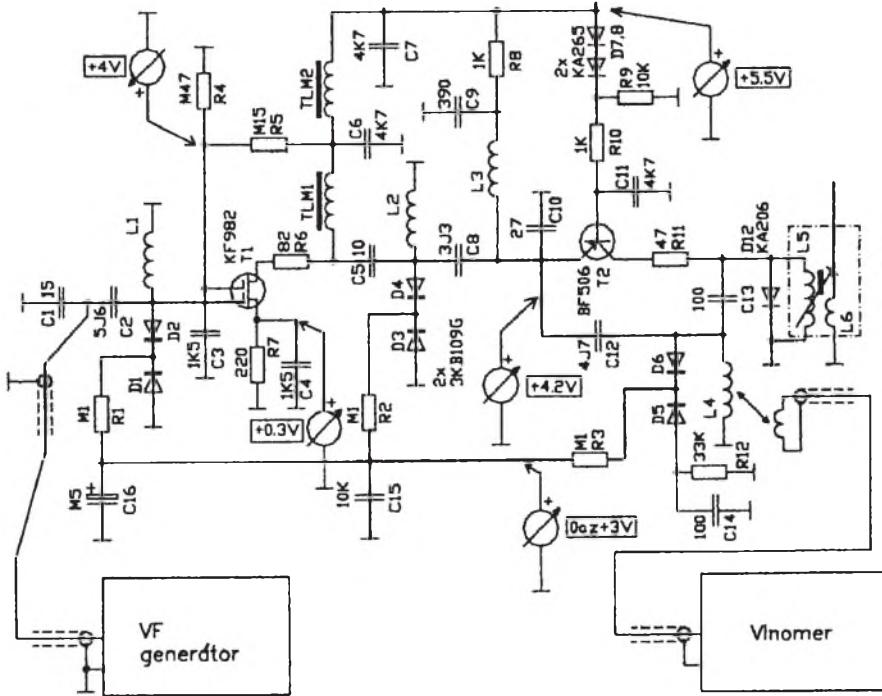Zapojenie mf zosilňovača - pripojenie mf generátora a S-metra pri zladovaní



Zapojenie vstupnej jednotky - meracie body a pripojenie vf generátora a vlnomera

Prijímač s pomerovým detektorem

Hlavným zámerom bolo navrhnuť také zapojenie, ktoré by sa zvlášť hodilo pre prenosné prijímače, napájané výhradne len z batérií. Popisované zapojenie sa preto vyznačuje malým kľudovým a prevádzkovým odberom prúdu, a samozrejme, primerane dobrými príjmovými vlastnostami. Návrh zapojenia takého prijímača si však vyžaduje trochu iný prístup k riešeniu jednotlivých obvodov v prijímači. Preto nakoniec bola zvolená celotranzistorová koncepcia zapojenia. Ide o superhet, vstupná jednotka je ladená troma ladenými obvodmi, preladovanie zabezpečujú, ako je to bežné, varikapy, vf predzosilňovač a zmiešavač sú osadené tetrodami MOSFE. Pre dosiahnutie lepšej stability bol použitý samostatný oscilátor, mf zosilňovač je trojstupňový a na detekciu sa používa pomerový detektor. Medzifrekvencia je trochu netradične 6,5 MHz, nf zosilňovač v obvode spätnej väzby obsahuje korekčný člen pre zdôraznenie nízkych a vysokých tónov a zapojenie stabilizátora ladiaceho napäťa bolo doplnené obvodom automatického dolaďovania frekvencie, čím sa dosiahlo podstatne lepšej stálosti nalaďenia prijímanej stanice. Na napájanie prijímača sa hodia štyri valcové články R20 s celkovým napäťom 6 V.

Popis prijímača

Signál z antény sa privádzza cez kondenzátor C1 na odbočku vstupného ladeného obvodu, tvoreného cievkou L1 a varikapmi D1, D4. Z druhej odbočky cievky L1 sa signál potom privádzza na vf predzosilňovač, ten je osadený tetrodou MOSFE, tranzistor T1. Jeho pracovný bod určujú rezistor R2 (predpäťie riadiacej elektródy G1 / prúd I_{DS}) a pomer odporov rezistorov R3 a R4 (predpäťie riadiacej elektródy G2, $U_{DS}=5$ V, $U_{G1}=-0,3$ V, $U_{G2}=4$ V). Rezistor R5, zapojený v kolektore tranzistora T1, zlepšuje stabilitu zapojenia. Zosilnený signál sa z kolektoru dalej viedie cez kondenzátor C5 na odbočku druhého ladeného obvodu - cievka L2 a varikapy D2, D5, a potom na zmiešavač, osadený taktiež trérodou MOSFE, tranzistor T2. Jeho pracovný bod určujú R9 (predpätie G1) a pomer odporov R7 a R8 (predpätie G2, $U_{DS}=5$ V, $U_{G1}=-0,2$ V, $U_{G2}=0,3$ V). Vf vstupný signál sa privádzza na G1 a oscilátorový na G2, v obvode kolektoru tranzistora T2 je zapojený prvý mf ladený obvod, cievka L4 a kondenzátor C9. Tranzistor T3 pracuje ako oscilátor v zapojení so spoločnou bázou ($U_{CE}=5$ V, $I_C=0,35$ mA), potrebná spätná väzba je realizovaná kondenzátormi C13 a C14. Oscilačný obvod tvorí cievka L3, varikapy D3, D6 a kondenzátor C12, ten zabezpečuje súbeh oscilátoru so vstupnými ladenými obvodmi pri preladovaní. Diódy D7 a D8 vhodne tepelne kompenzujú zapojenie. Medzifrekvenčný zosilňovač je trojstupňový. Prvý stupeň je osadený dvoma tranzistormi, T4 v zapojení so spoločným emitorom ($U_{CE}=3,5$ V, $I_C=1,2$ mA), jeho pracovný bod je daný R16 a R18, R17 zlepšuje stabilitu zapojenia, a T5, zapojený ako emitorový sledovač ($U_{CE}=4,4$ V, $I_C=0,6$ mA) kvôli vhodnému prispôsobeniu ku keramickému filtrovi F1 (6,5 MHz). Za keramickým filtrom nasleduje druhý stupeň, osadený tranzistormi T6 a T7 - tie sú zapojené obdobne ako tranzistory T4 a T5, tranzistor T6 v zapojení so spoločným emitorom, jeho pracovný bod určujú R22 a R24, a tranzistor T7, zapojený ako emitorový sledovač. Tretí stupeň tvorí tranzistor T8, ktorý pracuje ako zosilňovač-omedzovač, je zapojený so spoločnou bázou s vhodne nastaveným pracovným bodom pre omedzovanie ($U_{CE}=2,6$ V, $I_C=1,2$ mA). Jeho pracovný bod je daný pomerom R28 a R29,


nia P2 by sme mali zachytiť signál z vf generátora, ktorý sa prejaví ako hluché miesto. Prijímač totiž v tomto štadiu zlaďovania vykazuje medzi stanicami už značný šum a na S-metri výchylkou ručky meracieho prístroja. Pomalým rozťahovaním závitov sa snažíme cievky L1 a L2 dolaďiť na maximálnu výchylku ručky meracieho prístroja S-metra. Ak ide ručička „za roh“, znížime úroveň signálu z vf generátora. Potom ešte vf generátor preladíme na 94 MHz a cievky L1 a L2 ešte jemne dolaďime. Vzhľadom na to, že vo vstupnej jednotke na dolaďovanie chýbajú kapacitné trimre (daň za jednoduchosť), je nalaďenie cievok L1 a L2 vec kompromisu. Nakoniec samozrejme vyskúšame prijímač s pripojenou prútovou anténou, asi 80 cm, S-meter odpojíme. Rozhodne by sme mali zachytiť všetky bežne prijímateľné stanice, popr. môžeme ešte jemne dolaďiť cievky L1 a L2 na niektoré zo slabších stanic na minimálny šum v príjme, ale asi to už nebude nutné. Citlivosť popisovaného prijímača je pomerne značná, čo potvrdili aj praktické porovnanie skúšky s obdobnými kommerčne vyrábanými prijímačmi tejto triedy.

které určujú veľkosť omezeného napätia, a rezistorom zapojeným v emitore, R27. V kolektore tranzistoru T8 je nesymetrický pomerový detektor, ktorý je tvorený ladenými obvodmi L5, C26 a L6, C31 a detektčnými diódami D9 a D10. Z detektora sa ďalej detekovaný signál vede ako nf na potenciometer P1, regulátor hlasitosti a na vstup nf zosilňovača.

Nf zosilňovač je osadený 7 tranzistormi. Vstupný obvod nf zosilňovača je riešený ako diferenčný, tranzistory T9 a T10, nf signál sa privádzza do báze tranzistoru T9 a spätnoväzbový signál do báze tranzistoru T10. Tranzistor T11 pracuje ako rozmítový stupeň, zapojený so spoľočným emitorom, tranzistory T12 a T13 sú budiace. Diódy D11 a D12 vytvárajú vhodné predpätie pre budiace tranzistory a zároveň zapojenie tepelne kompenzujú. Tranzistory T14 a T15 sú koncové a pracujú bez kľudového prúdu. Zosilnenie nf zosilňovača je dané pomerom R39 a R41, ale v oblasti stredného akustického pásma je upravené korekčnými členmi RC - rezistorom R42 a R43 a kondenzátory C40 a C41. Kondenzátory C42 a C44 zabranujú rozmítaniu sa nf zosilňovača v nadakuskej oblasti a vzniku záznejov.

V prijímači sú na ladenie použité varikapy a preto zapojenie obsahuje aj stabilizátor ladiaceho napäťa, doplnený o obvod automatického dolaďovania frekvencie (ADK). Ako stabilizačný prvok sú použité LED, diódy D13 a D14, ktoré sú napájané zdrojom konštantného prúdu ($I_{LED}=0,35$ mA), tvoreným tranzistormi T14 a T15. V obvode ADK je JFET tranzistor T16, ktorý je zapojený ako premenný odpor, riadiace napätie sa získava z pomerového detektora. Veľkosť ladiaceho napäťa sa reguluje potenciometrom P2, ktorý slúži na ladenie.

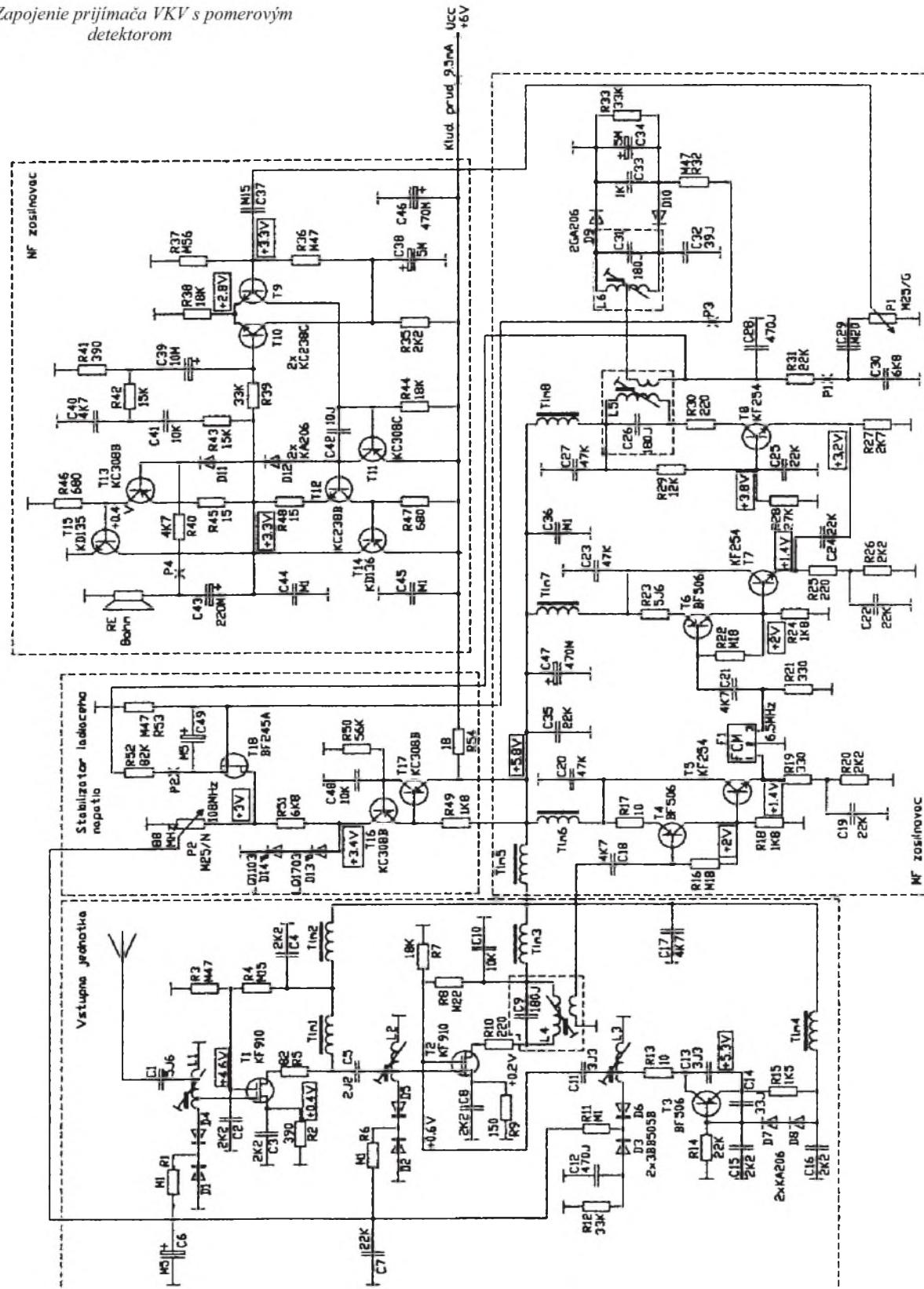Zapojenie prijímača VKV s pomerovým detektorem



Konštrukcia prijímača

Prevedenie vstupnej jednotky


Prijímač je postavený na jednostrannej plátovanej doske s plošnými spojmi 9x11 cm. Ak máme dosku vyrobenú, najprv urobíme krytovanie vstupnej jednotky. Použijeme na to tenký pocinovaný plech. Potom sa môžeme pustiť do výroby cievok vstupnej jednotky. Do dosky s plošnými spojmi najprv osadíme kostríčky, ktoré boli použité z OMF z produkcie TESLA Orava. Na trn vhodného priemeru navinieme cievky

L1, L2 a L3, tie nakoniec nastrčíme na kostríčky. Na odbočky cievok môžeme pripojiť príslušné súčiastky, kondenzátory C1, C5, C11 a rezistory R5 a R13.


Potom sa pustíme do výroby mf ladených obvodov. Na ich výrobu boli použité kostríčky aj spolu s hliníkovými krytmi. Najprv navinieme cievku L4, presne podľa nákresu a pripojíme kondenzátor C9. Ladený obvod zakrytujeme hliníkovým krytom a ešte pred osadením do dosky s plošnými spojmi ho predladíme za pomocí mf generátora 6,5 MHz. Potom

navinieme cievky pomerového detektora. Cievka L5 sa navija rovnako ako L4. Cievka L6 má bifilárne vinutie, to vinieme tak, že vinieme obidve vinutia spolu súčasne a nakoniec prepojíme začiatok prvého vinutia s koncom druhého.

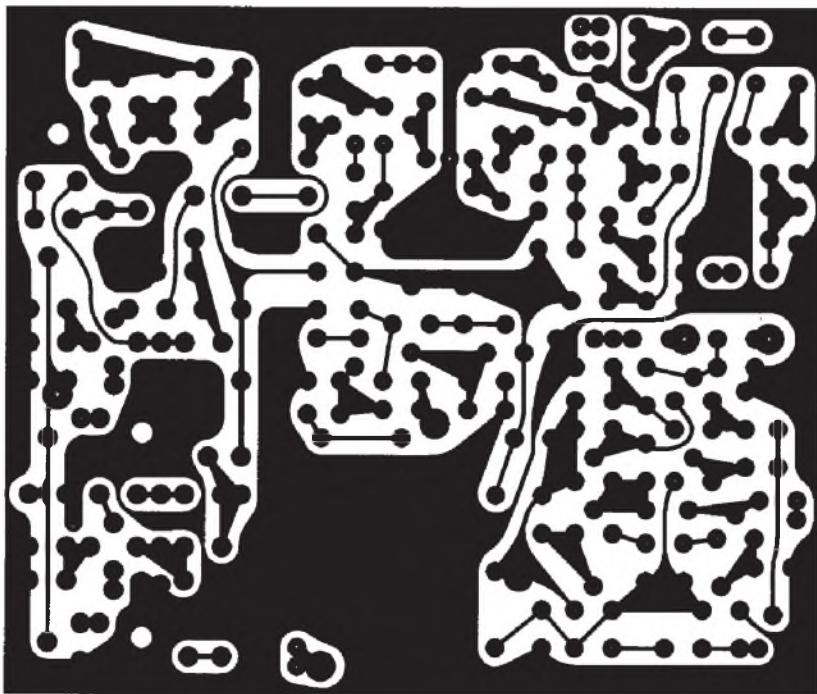Ladené obvody pomerového detektoru po zakrytovaní ešte pred osadením do dosky s plošnými spojmi predladíme, čím si podstatne uľahčíme oživovanie prijímača. Po osadení všetkých súčiastok (ešte pred osadením tranzistorov T1 a T2) je dobré zakryťť súčiastky pomerového detekto-



Doska s plošnými spojmi prijímača

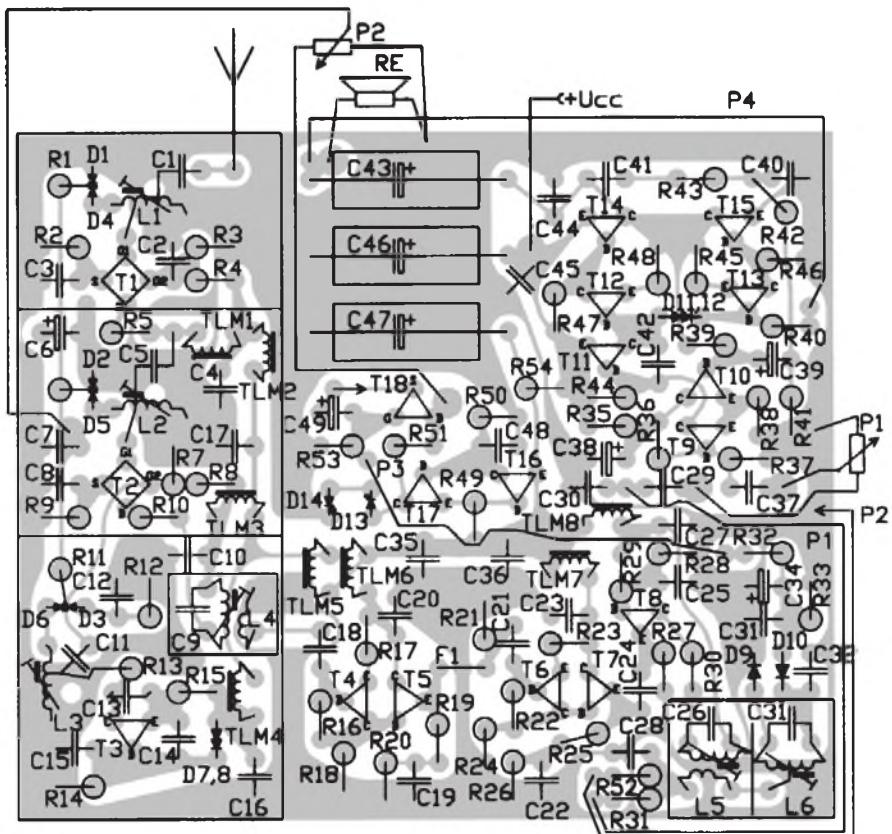

ru, diódy D9, D10, rezistory R32, R33 a kondenzátory C32, C33 a C34. Ako posledné osadzujeme tranzistory T1 a T2.

Rozpiska použitých súčiastok

Rezistory (TR 212 apod., 0,125 W)

R1	100 kΩ
R2	390 Ω
R3	0,47 MΩ
R4	0,15 MΩ
R5	82 Ω
R6	100 kΩ

R7	18 kΩ
R8	0,22 MΩ
R9	150 Ω
R10	220 Ω
R11	100 kΩ
R12	33 kΩ
R13	10 Ω
R14	22 kΩ
R15	1,5 kΩ
R16	0,18 kΩ
R17	10 Ω
R18	1,8 kΩ
R19	330 Ω

R20, R26, R35 2,2 kΩ

R21 330 Ω

R22 0,18 MΩ

R23 5,6 Ω

R24 1,8 kΩ

R25, R30 220 Ω

R27 2,7 kΩ

R28 27 kΩ

R29 12 kΩ

R31 22 kΩ

R32, R36, R53 0,47 MΩ

R33 33 kΩ

R34 -

R37 0,56 MΩ

R38 18 kΩ

R39 33 kΩ

R40 4,7 kΩ

R41 390 Ω

R42, R43 15 kΩ

R44 18 kΩ

R45 100 Ω

R46 1,5 kΩ

R47 4,7 kΩ

R48 18 Ω

R49 1,8 kΩ

R50 56 kΩ

R51 6,8 kΩ

R52 82 kΩ

Kondenzátory

C1 5,6 pF, TK 656

C2, C3, C4, C8 2,2 nF, TK 744

C5 2,2 pF, TK 656

C6 150 nF, TK 782

C7 22 nF, TK 744

C9 180 pF, TK 754

C10 10 nF, TK 744

C11, C13 3,3 pF, TK 656

C12 470 pF, TK 774

C14 33 pF, TK 754

C15, C16 2,2 nF, TK 744

C17, C18, C21 4,7 nF, TK 744

C19, C22 22 nF, TK 744

C20, C23, C27 47nF, TK 783

C24, C25 22 nF, TK 744

C26 180 pF, TK 754

C28 470 pF, TK 774

C29 150 nF, TK 782

C30 6,8 nF, TK 744

C31 180 pF, TK 754

C32 39 pF, TK 754

C33 1 nF, TK 744

C34, C38 4,7 μF/63 V, ISKRA

C35 22 nF, TK 744

C36 100 nF, TK 783

C37 150 nF, TK 782

C39 10 μF/40 V, ISKRA

C40 4,7 nF, TK 744

C41 10 nF, TK 744

C42 10 pF, TK 754

C43 220 μF/10 V, TF 007

C44, C45 100 nF, TK 783

C46, C47 470 μF/10 V, TF 007

C48 10 nF, TK 744

C49 470 nF/100 V, ISKRA

Potenciometre

P1 0,25 kΩ/G, TP 160

P2 0,25 kΩ/N, TP 280

Keramické filtre


F1 6,5 MHz

Polovodičové súčiastky


T1 KF910

T2 KF910

T3 BF506

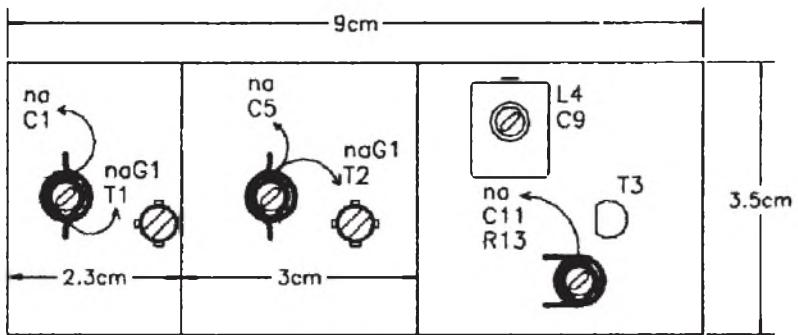


Prevedenie vstupnej jednotky

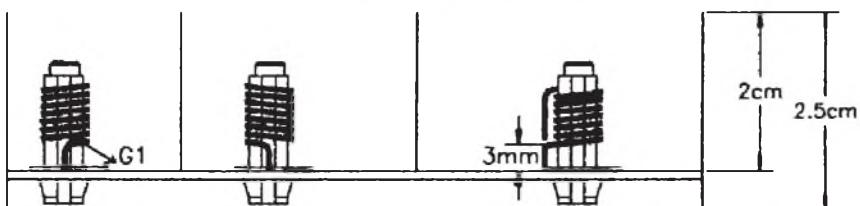

T4	BF506, $\beta = 60$
T5	KF254
T6	BF506, $\beta = 60$
T7	KF254
T8	KF254
T9	KC238C
T10	KC238C
T11	KC308C
T12	KC238B
T13	KC308B
T14	KD136
T15	KD135
T16	KC308B
T17	KC308B
T18	BF245A
D1 až D3	3-KB205B párs.
D4 až D6	3-KB205B párs.
D7	KA206
D8	KA206
D9 a D10	2-GA206 párs.
D11	KA206
D12	KA206
D13	LQ1703
D14	LQ1103

Údaje cievok

L1 1 + 3 1/2 + 2 závity na kostríčke, pravotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
 L2 1 1/2 + 5 z na kostríčke, ľavotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
 L3 2 + 4 z na kostríčke, pravotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
 L4 34 a 6 z na kostríčke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
 L5 ako L4
 L6 2x 16 závitov bifilárne na kostríčke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
 TLM1 až TLM8 20 z na feritovej tyčinke o \varnothing 2x 15 mm, drôt 0,2 mm

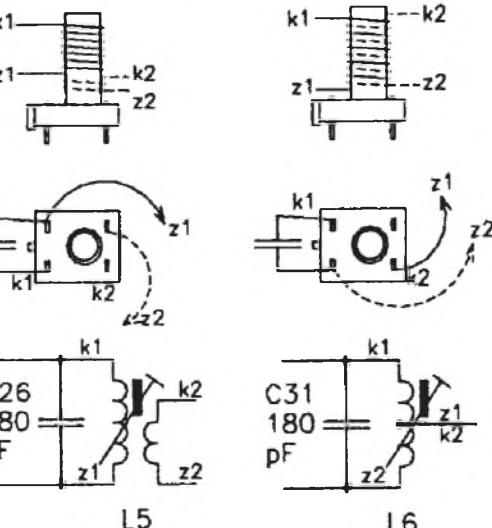

Prevedenie cievok pomerového detektora


Nastavenie prijímača

Po vizuálnej kontrole osadenia dosky s plošnými spojmi súčiastkami, či náhodou nedošlo k zámene nejakej súčiastky alebo ku skratu plošných spojov, prikročíme k oziveniu prijímača. Po pripojení napájania skontrolujeme najprv kľudový odber, ten by mal byť asi 9 mA. Potom ešte zbežne skontrolujeme napäťa v bodoch podľa schémy zapojenia. Nf zosilňovač nevyžaduje žiadne nastavovanie a mal by pracovať hned' po zapojení, to ostatne plati aj pre stabilizátor ladiaceho napäťa. Potom sa pustime do zladenia Vf obvodov. Na vstup mf zosilňovača, na bázu tranzistoru T4 pripojíme mf generátor 6,5 MHz a na kondenzátor C33 v pomerovom detektore pripojíme voltmeter. Pokiaľ sme si mf ladené obvody predladili ešte pred ich osadením do dosky s plošnými


spojmi, bude zladenie mf zosilňovača veľmi ľahké. Stačí doladiť jadrá cievok L4 až L6 na maximálnu výchylku ručky voltmetu, pripojeného na pomerový detektor. Doladenie cievok L5 a L6 bude treba zo pákrat opakovaf, pretože sa navzájom ovplyvňujú. Veľkosť signálu z mf generátora volíme len takú, aby nedochádzalo k omedzovaniu v mf zosilňovači, pretože by sme potom nevedeli správne doladiť ladený obvod s cievkou L4.

Dalej potom vlnomerom zistíme, na akej frekvencii kmitá oscilátor vstupnej jednotky a jadrom cievky L3 ho doladíme tak, aby pri maximálnom ladiacom napäti 3 V kmital na 115 až 116 MHz. Môžeme ho ešte skontrolovať, na akej frekvencii pracuje pri minimálnom ladiacom napäti, malo by to byť zhruba asi 92 až 93 MHz. Nakoniec budeme zladovať vstupné ladené obvody vo vstupnej jednotke. Na anténu vstup pripojíme vf generátor a na kondenzátor C33 v pomerovom detektore opäť pripojíme voltmeter. Vf generátor naladíme na signál asi 102 MHz a preladovaním prijímača (potenciometrom P2) sa ho pokúsime zachytiť. Keď ho zachytíme, tak cievky L1 a L2 doladíme jadrami na maximálnu výchylku voltmetu. Potom vf generátor preladíme asi na 94 MHz a doladenie cievok L1 a L2 ešte jemne poopravíme. Naladenie cievok L1 a L2 je trochu kompromisné, pretože z dôvodu jednoduchosti zapojenia boli vyniechané kapacitné trimre pre preladovanie ladených obvodov. Po tom, čo už máme prijímač zladený, pripojíme na vstup prútovú anténu dĺžky asi 80 až 90 cm a rozhodne by sme mali zachytiť všetky vysielače, ktoré sú v dosahu. Pri bežnej posluchovej hlasitosti pri použití reproduktora s impedanciou 16Ω by spotreba prúdu nemala presahovať veľmi cez 25 mA. Praktické skúšky pri prevádzke z batérií potvrdili ich predpokladanú dĺžu životnosť. Pri bežnom posluhu bola životnosť jednej sady batérií R20 až štyri mesiace, ak sa použijú moderné alkalické typy, dá sa predpokladať ešte vyššia.

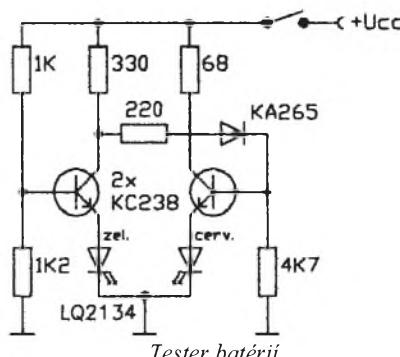Nakoľko je prijímač určený predovšetkým pre napájanie z batérií, je vhodné ho vybaviť aj testerom batérií. Na obrázku je zapojenie jednoduchého testera, na indikáciu sa používa dvojfarebná dióda LED, zelený systém LED indikuje vhodnosť testovaných článkov. Pokles napäťa pod 4,7 V



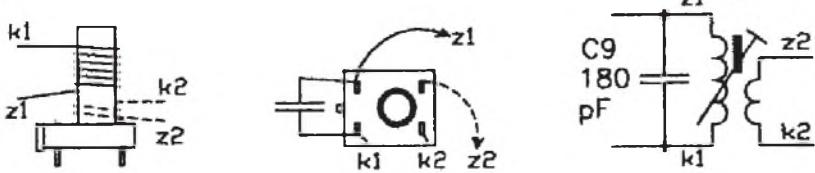je indikovaný postupným prechodom zo zelenej na červenú a pri napäti 4,5 V už svieti čisto červený systém, ktorý indikuje úplnú vyčerpanosť článkov a potrebu ich výmeny.



Prevedenie mf ladeného obvodu

Prijímač so synchrodetektorm

Predchádzajúce dve zapojenia prijímačov sa skôr hodia pre miestny príjem staníc, d'alej popisovaný prijímač umožňuje príjem aj vzdialenejších staníc vysielajúcich na VKV, preto bolo zapojenie navrhované tak, aby vyhovelo výším nárokom na kvalitné spracovanie prijímaného signálu. Zapojenie sa inak hodí pre použitie v „kufríkových“ prijímačoch (napríklad na chatu) s kombinovaným napájaním z batérií a zo siete. Tak ako aj v predchádzajúcim zapojení, tak aj v tomto bola použitá celotranzistorová koncepcia zapojenia. Ako tradične, jedná sa o superhet. Vstupná jednotka je tentokrát ladená štormi ladenými obvodmi, medzi vý predzosilňovačom a zmiešavačom je použitá indukčne viazaná pásmová prieplust. Na ladenie boli použité varikapy; vý predzosilňovač a zmiešavač sú osadené tetródami MOSFE; oscilátor je použitý samostatný. Mf zosilňovač je trojstupňový, s posledným stupňom pracujúcim ako omedzovač a na detekciu bol použitý pre svoje dobré vlastnosti synchrodetektor. V nf časti je prijímač vybavený korekčným zosilňovačom pre reguláciu výšok a basov v reprodukcii, koncový zosilňovač je bežného tranzistorového prevedenia. Prijímač pre napájanie vstupnej jednotky, mf zosilňovača a korekčného zosilňovača používa stabilizované napätie, čo umožnilo dosiahnuť vysokú stability, hlavne pri napájaní z batérií. Na napájanie môžeme použiť bud' batérie s napäťom 9 V, alebo sieťový napájač na 230 V.

Popis prijímača

Signál z antény sa privádza cez kondenzátor C1 na odbočku vstupného ladeného obvodu, tvoreného cievkou L1 a varikapmi D1, D2. Z druhej odbočky cievky L1 sa signál potom privádza na vý predzosilňovač, ten je osadený tetródou MOSFE, tranzistor T1. Jeho pracovný bod určujú rezistory R2 a R3 (predpäťie riadiacej elektródy G2) a R5 (predpäťie G1 / prúd I_{DS} ; $U_{DS} = 5$ V, $U_{G1} = -0,3$ V, $U_{G2} = 4$ V). Rezistor R4, zapojený v kolektore tranzistora T1, zlepšuje stabilitu zapojenia. Zosilnený signál sa z kolektoru d'alej potom viedie cez kondenzátor C5 na odbočku druhého ladeného obvodu - primárnu stranu pásmovej priepluste, cievka L2 a varikapy D3, D4. Sekundárnu stranu pásmovej priepluste tvorí ladený obvod, cievka L3 a varikapy D5 a D6. Z odbočky cievky L3 sa potom signál privádza na zmiešavač, ten je tiež osadený tetródou MOSFE, tranzistor T2. Jeho pracovný bod určujú rezistory R9 a R10 (predpäťie G2) a R11 (predpäťie G1; $U_{DS} = 5$ V, $U_{G1} = -0,15$ V, $U_{G2} = 0,3$ V). Vý vstupný signál sa privádza na elektródú G1 a oscilátorový na G2 T2. V obvode kolektoru tranzistora T2 je zapojený prvý mf ladený obvod, MF1 a kondenzátor C14. Tranzistor T3 pracuje ako oscilátor v zapojení so spoločnou bázou ($U_{CE} = 4,5$ V, $I_C = 0,5$ mA) a potrebná spätná väzba je prevedená kondenzátorimi C18 a C19. Oscilačný obvod

tvorí cievka L4, varikapy D7, D8 a kondenzátor C16. Ten zabezpečuje súbeh oscilátoru so vstupnými ladenými obvodmi pri preladevaní. Diódy D9 a D10 vhodne tepelne kompenzujú zapojenie oscilátoru.

Na vstupe mf zosilňovača je zapojený druhý mf ladený obvod MF2, ktorý spolu s ladeným obvodom MF1 tvorí pásmovú prieplust[†]. Prvý stupeň medzifrekvenčného zosilňovača je osadený dvoma tranzistormi; T4 v zapojení so spoločným emitorom ($U_{CE} = 3,2$ V, $I_C = 1,5$ mA), jeho pracovný bod je daný rezistorimi R18 a R19, R20 zlepšuje stabilitu zapojenia, a T5, zapojený ako emitorový sledovač ($U_{CE} = 3,8$ V, $I_C = 0,6$ mA) kvôli vhodnému prispôsobeniu ku keramickému filtro F1, 10,7 MHz. Za keramickým filtrom nasleduje druhý stupeň medzifrekvenčného zosilňovača, ktorý je prevedený tak isto ako prvý stupeň. Je osadený dvoma tranzistormi; T6 v zapojení so spoločným emitorom, jeho pracovný bod je daný R24 a R25, R26 zlepšuje stabilitu zapojenia, a T7, zapojený ako emitorový sledovač. Tretí stupeň medzifrekvenčného zosilňovača tvorí dvojica tranzistorov T8 a T9 v kaskódovom zapojení. Pracovný bod bol zvolený tak ($T8 - U_{CE} = 2$ V, $T9 - U_{CE} = 2,5$ V, $I_C = 1,5$ mA), aby tento stupeň pracoval ako zosilňovač - omedzovač, pretože nasledujúci synchrodetektor vyžaduje k správnej činnosti dobre obmedzený signál. Pracovný bod je daný rezistormi R31 a R32, určujú napätie U_{CE} , a R30, ktorý určuje prúd tečúci kolektoram tranzistorov T8 a T9. V kolektore tranzistoru T9 je zapojený tretí mf ladený obvod MF3, na ktorý je cez kapacitný delič (kondenzátory C32 a C33) viazaný synchronizovaný oscilátor, tranzistor T10 ($U_{CE} = 4,7$ V, $I_C = 1$ mA). V kolektore tranzistoru T10 je zapojený ladený obvod oscilátoru L_{OSC}C36, jeho rezonančná frekvencia je 2,14 MHz, tj. päťina medzifrekvencie. Spätná väzba oscilátoru je zvolená pomerne voľná, aby sa oscilátor ľahko synchronizoval a viedie sa z odbočky ladeného obvodu L_{OSC} cez kondenzátor C35 do emitoru tranzistoru T10.

Na vlastnú detekciu signálu je použitý fázový diskriminátor, ladený obvod L_{DET}, C39, diódy D11 a D12. Demodulovaný signál sa potom privádza na nf predzosilňovač s veľkým vstupným odporom, tranzistor T11, jeho pracovný bod je upravený rezistorom R41 ($U_{DS} = 2,6$ V, $I_{DS} = 0,5$ mA). Kondenzátor C41 zapojený v kolektore tranzistoru zabezpečuje potrebnú korekciu demodulovaného signálu - demefázu. Za nf predzosilňovačom nasleduje korekčný zosilňovač, tranzistor T12 v zapojení so spoločným emitorom ($U_{CE} = 3,2$ V, $I_C = 0,5$ mA). Frekvenčne závislé prvky Baxandallového zapojenia sa nachádzajú v obvode zápornej spätnej väzby zosilňovača, potenciometrom P5 sa regulujú basy, potenciometrom P6 výšky. Za korekčným zosilňovačom potom nasleduje regulátor hlasitosti, potenciometer P7, rezistory R51 a R52 a kondenzátory C54 a C55 zavádzajú v počiatočnej polovine odporovej dráhy potenciometra fyziologickú závislosť[‡]. Za reguláciou hlasitosti potom nasleduje koncový zosilňovač. Vstupný obvod je riešený ako diferenčný, tranzisto-

ry T13 a T14. Nf signál sa privádza do báze tranzistoru T13, záporná spätná väzba do báze tranzistoru T14. Tranzistor T15 pracuje v zapojení so spoločným emitorom a nachádzajú sa v rozkmitovom stupni, za ním nasleduje budiaci stupeň, tranzistory T16 a T17. Diódy D13 a D14 vytvárajú vhodné predpätie pre budiacie tranzistory a zároveň zapojenie tepelne kompenzujú. Koncové tranzistory T18 a T19 pracujú bez kľudového prúdu.

Na napájanie vstupného dielu, mf zosilňovača a korekčného zosilňovača sa používa stabilizované napätie. Musí byť dostatočne stabilné, lebo sa používa aj na ladenie prijímača. Na ladenie slúži potenciometer P4. Na vytvorenie referenčného napäcia je použitá Zenerova dióda D16, ktorá je napájaná zdrojom konštantného prúdu ($I_Z = 0,5$ mA), tranzistory T21 a T22. Tranzistor T20 slúži na tepelnú kompenzáciu rozdielového zosilňovača - tranzistor T23, ktorý potom ovláda regulačný tranzistor T24. Na napájanie nf zosilňovača sa používa nestabilizované napätie, bud' z batérií alebo z napájacieho zdroja, ktorý tvorí samostatný diel.

Konštrukcia prijímača

Prijímač je postavený na jednostrannej doske s plošnými spojmi 10,5x18 cm. Ak už máme dosku vyrobenu, najprv urobíme krytovanie vstupnej jednotky a obvodu synchrodetektora a použijeme na to tenký pocinovaný plech, presne podľa nákresu. Vo vstupnej jednotke potom do dosky s plošnými spojmi osadíme kostričky, d'alej na trn vhodného priemeru navinieme cievky L1 až L4 presne podľa rozpisu a nakoniec ich nastrčíme na kostričky. Na odbočky cievok môžeme pripojiť príslušné súčiastky, kondenzátory C1, C5, C15 a rezistor R15. Ďalej navinieme mf ladené obvody (jedná sa o obdobné prevedenie počisané už v predchádzajúcim prijímači); pred osadením do dosky s plošnými spojmi ich zakrytujeme s hliníkovým krytom. Nakoniec navinieme ladené obvody synchrodetektoru. Cievku L_{OSC} vinieme tak, že najprv navinieme 10 závitov, urobíme odbočku a potom zvyšných 60 závitov drôtu. Vinutie by malo byť vinuté krížovo, ale môžeme ju navinúť nadívoko. Cievku L_{DET} vinieme vo dvoch vrstvách, najprv navinieme 30 závitov tesne vedľa seba a potom pokračujeme v druhej vrstve späť, tj. zvyšných 30 závitov. Cievky synchrodetektoru nekrytujeme.

Rozpiska použitých súčiastok

Rezistory (TR 212 apod., 0,125 W)	
R1, R6, R7	100 kΩ
R2	0,39 MΩ
R3	0,12 MΩ
R4	82 Ω
R5	220 Ω
R8, R9	47 kΩ
R10	0,47 MΩ
R11	100 Ω
R12, R13	0,22 MΩ
R14	33 kΩ
R15	10 Ω
R16	27 kΩ
R17	1,2 kΩ
R18	0,12 MΩ
R19	1,5 kΩ


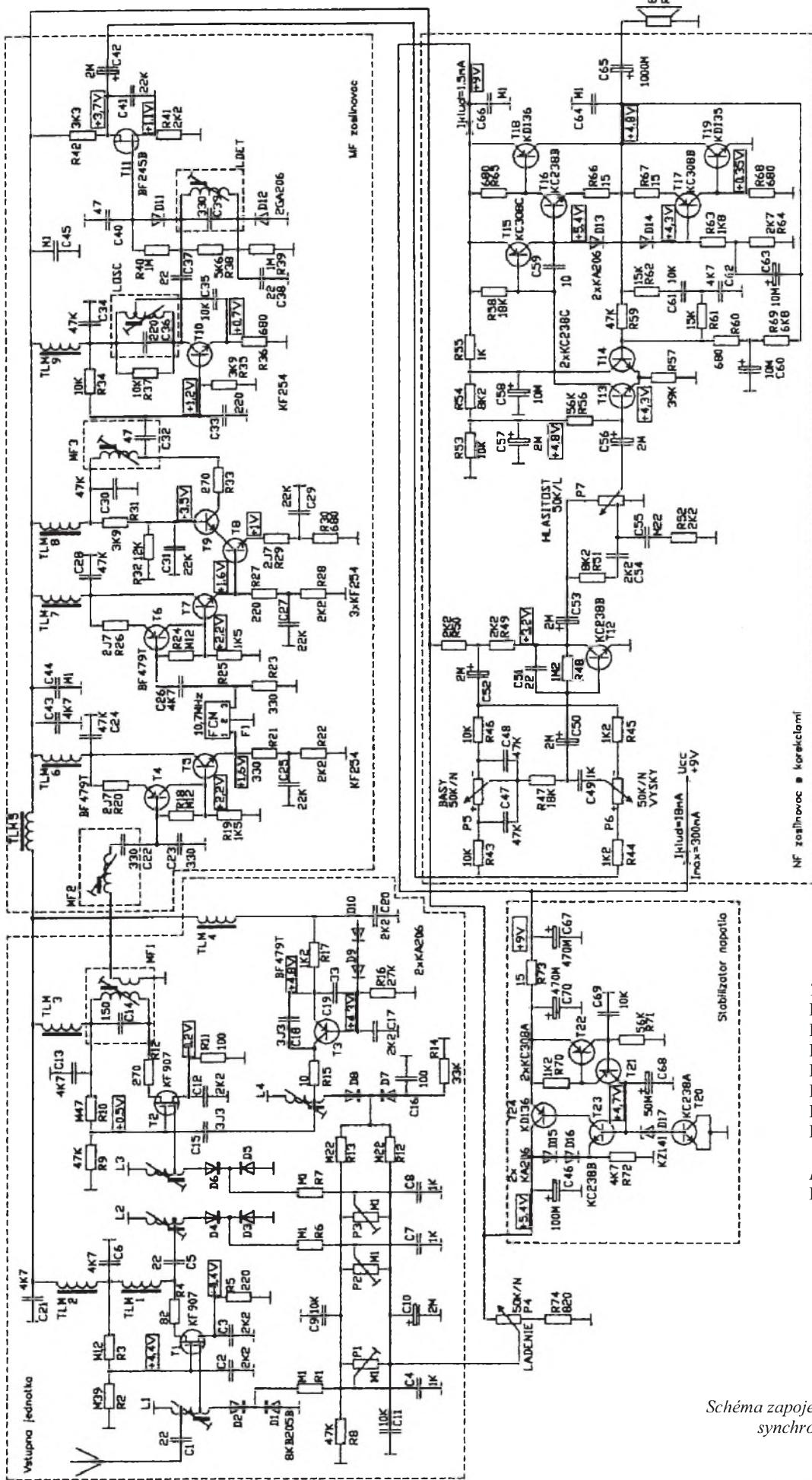
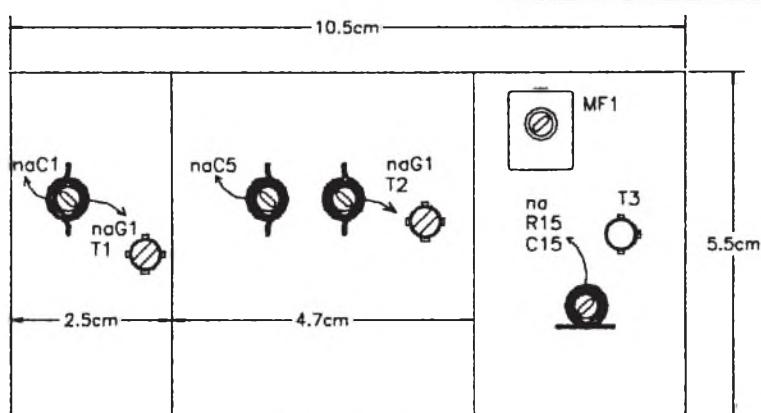
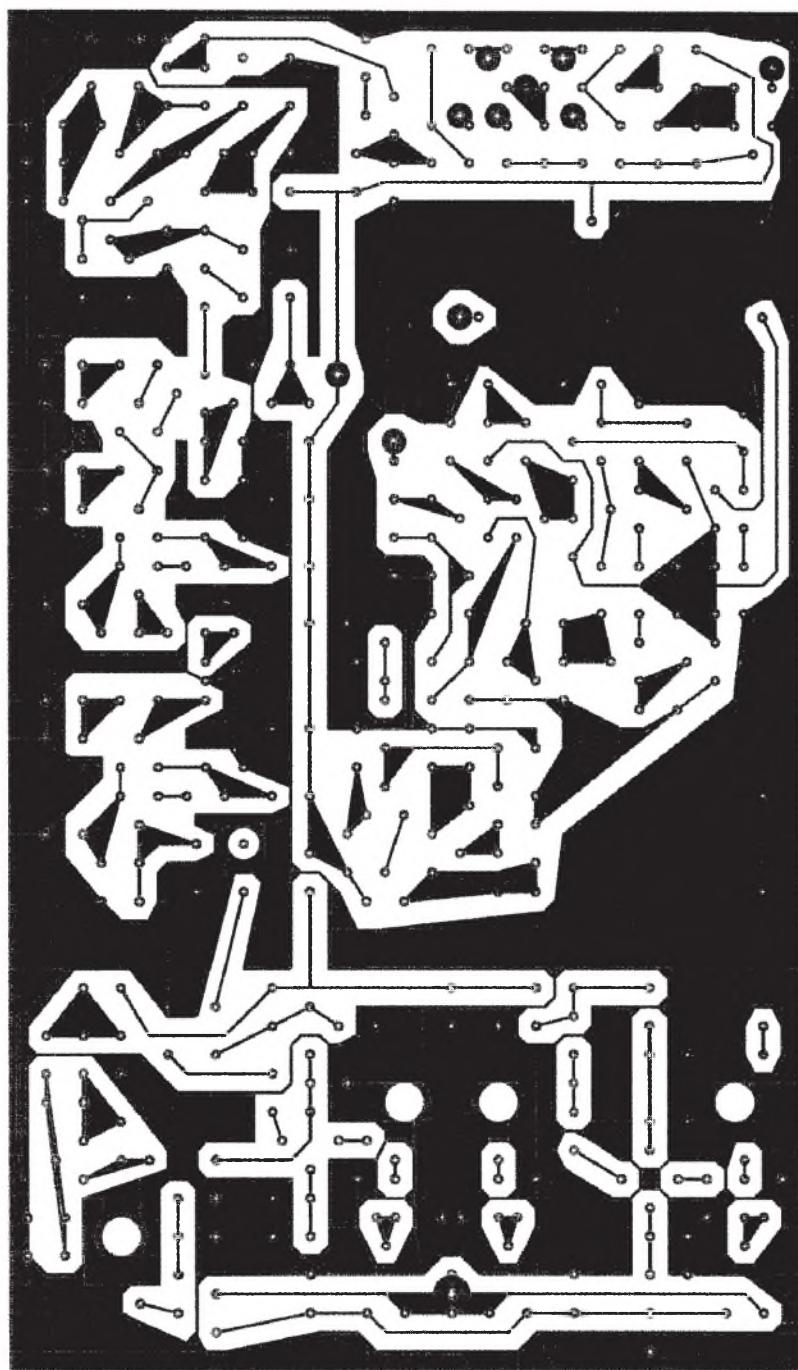
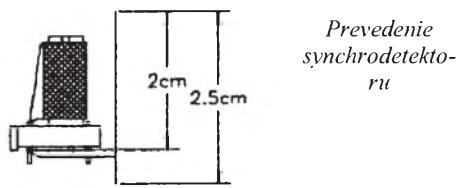
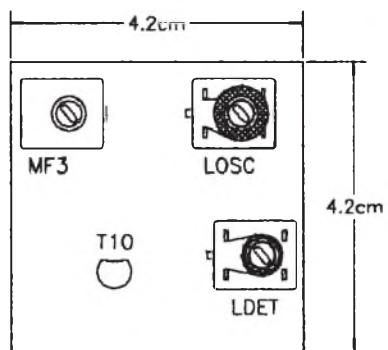


Schéma zapojenia prijímača VKV so synchrodetektorem



R20	2,7 Ω
R21	330 Ω
R22	2,2 k Ω
R23	330 Ω
R24	0,12 M Ω
R25	1,5 k Ω
R26	2,7 Ω
R27	220 Ω
R28	2,2 k Ω
R29	2,7 Ω
R30	680 Ω
R31	3,9 k Ω
R32	12 k Ω
R33	270 Ω
R34	10 k Ω
R35	3,9 k Ω
R36	680 Ω
R37	10 k Ω
R38	5,6 k Ω
R39, R40	1M Ω
R41	2,2 k Ω
R42	3,3 k Ω
R43	10 k Ω
R44, R45	1,2 k Ω
R46	10 k Ω
R47	18 k Ω
R48	1,2 M Ω
R49, R50	2,2 k Ω
R51	8,2 k Ω
R52	2,2 k Ω
R53	10 k Ω
R54	8,2 k Ω
R55	1 k Ω
R56	56 k Ω
R57	39 k Ω
R58	18 k Ω
R59	47 k Ω
R60	680 Ω
R61, R62	15 k Ω
R63	1,8 k Ω
R64	2,7 k Ω
R65	680 Ω
R66, R67	15 Ω
R68	680 Ω
R70	1,2 k Ω
R71	56 k Ω
R72	4,7 k Ω
R73	15 Ω , 1 W
R74	820 Ω

Trimre a potenciometre

P1	100 k Ω , TP 009
P2	100 k Ω , TP 009
P3	100 k Ω , TP 009
P4	50 k Ω /N, TP 280
P5	50 k Ω /N, TP 160
P6	50 k Ω /N, TP 160
P7	50 k Ω /L, TP 160

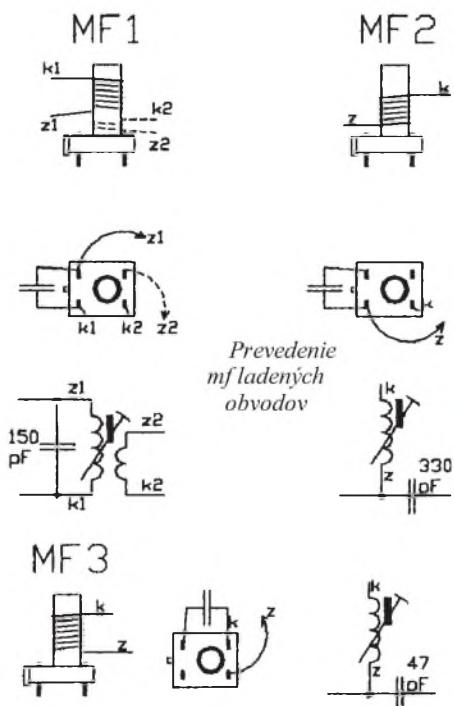


Prevedenie vstupnej jednotky

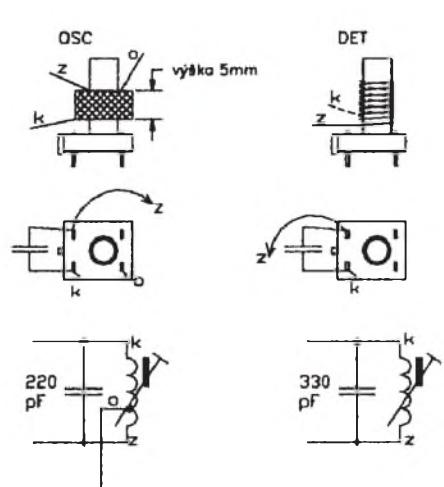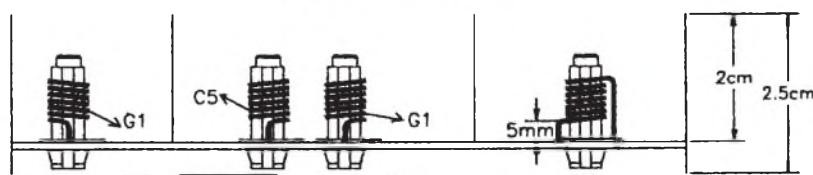

Prevedenie ladených obvodov synchrodetektoru

... a jej osadenie súčasťkami

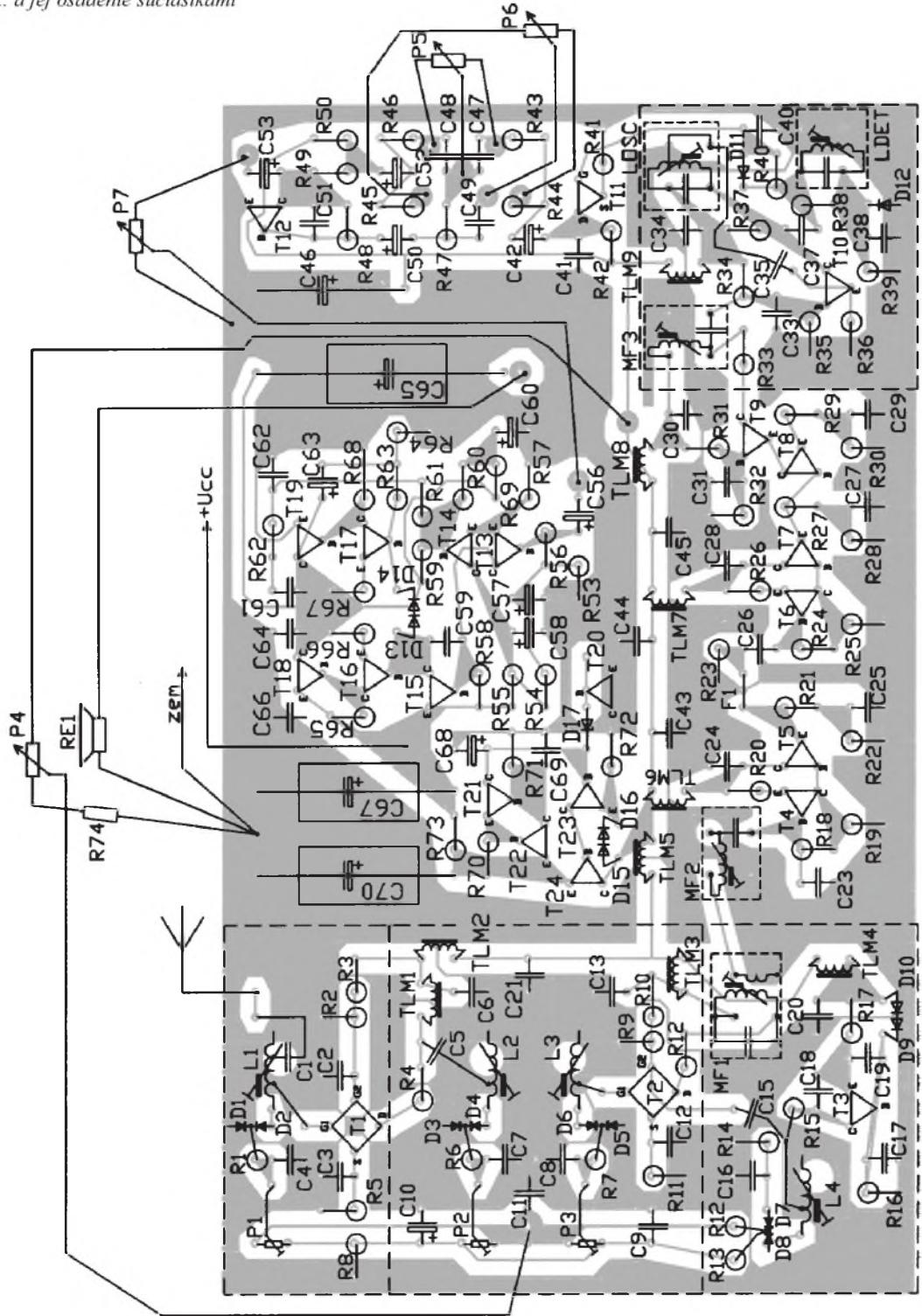

Kondenzátory

C1	22 pF, TK 676	C19	33 pF, TK 754	C36	220 pF, TK 754	C55	220 nF, TC 205
C2, C3	2,2 nF, TK 744	C20	2,2 nF, TK 744	C37	22 pF, TK 754	C56, C57	2,2 μ F/100 V, ISKRA
C4	1 nF, TK 724	C21	4,7 nF, TK 744	C38	22 pF, TK 754	C58, C60	10 μ F/40 V, ISKRA
C5	22 pF, TK 754	C22, C23	330 pF, TK 754	C39	330 pF, TK 754	C59	10 pF, TK 656
C6	4,7 nF, TK 744	C24	47 nF, TK 783	C40	47 pF, TK 754	C61	10 nF, TK 744
C7, C8	1 nF, TK 724	C25	22 nF, TK 744	C41	22 nF, TK 744	C62	4,7 nF, TK 744
C9	10 nF, TK 744	C26	4,7 nF, TK 744	C42	2,2 μ F/100 V, ISKRA	C63	10 μ F/40 V, ISKRA
C10	470 nF/100 V, ISKRA	C27	22 nF, TK 744	C43	4,7 nF, TK 744	C64	100 nF, TK 783
C11	10 nF, TK 744	C28	47 nF, TK 783	C44, C45	100 nF, TK 783	C65	1000 μ F/16 V, TF 008
C12	2,2 nF, TK 744	C29	22 nF, TK 74	C46	100 μ F/10 V, TF 007	C66	100 nF, TK 783
C13	4,7 nF, TK 744	C30	47 nF, TK 783	C47, C48	47 nF, TK 783	C67	470 μ F/16 V, TF 008
C14	150 pF, TK 754	C31	22 nF, TK 744	C49	1 nF, TK 724	C68	47 μ F/16 V, ISKRA
C15	3,3 pF, TK 656	C32	47 pF, TK 754	C50	2,2 μ F/100 V, ISKRA	C69	10 nF, TK 744
C16	100 pF, TK 754	C33	220 pF, TK 754	C51	22 pF, TK 754	C70	470 μ F/16 V, TF 008
C17	2,2 nF, TK 744	C34	47 nF, TK 783	C52, C53	2,2 μ F/100 V, ISKRA		
C18	3,3 pF, TK 656	C35	10 nF, TK 744	C54	2,2 nF, TGL5155		

Poloiodičové súčiastky

T1	KF907
T2	KF907
T3	BF479
T4	BF479, $\beta = 60$
T5	KF254
T6	BF479, $\beta = 60$
T7	KF254
T8	KF254
T9	KF254
T10	KF254
T11	BF245A
T12	KC238B
T13	KC238C
T14	KC238C
T15	KC308C
T16	KC238B
T18	KD136
T19	KD135
T20	KC238A
T21	KC308B
T22	KC308B
T23	KC238B
T24	KD136
Dlaž D8	2x 4-KB205B
D9	KA206
D10	KA206
D11 a D12	2-GA206
D13	KA206
D14	KA206
D15	KA206
D16	KA206
D17	KZ141
T17	KC308B

Údaje cievok

L1	1 3/4 + 2 1/2 + 2 1/4 závitu na kostričke, ľavotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
L2	1 3/4 + 4 3/4 z na kostričke, pravotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
L3	1 1/4 + 5 1/4 z na kostričke, pravotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
L4	3 1/2 + 2 1/2 z na kostričke, ľavotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
MF1	16 a 3 z na kostričke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
MF2	14 z na kostričke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
MF3	33 z na kostričke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
LOSC	60+10 z na kostričke, vinuté nadvoko, s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
LDET	60 z na kostričke vinuté vo dvoch vrstvách, s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
TLM1 až TLM9	20 z na feritovej tyčinke $\varnothing 2 \times 15$ mm, drôt 0,2 mm

Nastavenie prijímača

Po vizuálnej kontrole osadenia dosky s plošnými spojmi súčiastkami, či náhodou nedošlo k zámene nejakej súčiastky alebo k skratu medzi plošnými spojmi, prikročíme k oživeniu prijímača. Po pripojení napájania, napäť 9 V, skontrolujeme najprv kľudový odber, ten by mal byť asi 18 mA, potom zbežne skontrolujeme napäťa v bodoch podľa schémy zapojenia. Nf zosilňovač a ani stabilizátor napäťa nevyžadujú nastavovanie a mali by pracovať hned po prvom pripojení. Z vf obvodov ako prvý nastavujeme synchrodetektor. Najprv nastavíme frekvenciu kmitania oscilátora, najlepšie čítačom, ktorý pripojíme do emitora tranzistoru T10 a jadrom cievky L_{OSC} nastavíme jeho frekvenciu na 2,14 MHz. Potom si pripojíme voltmeter na kondenzátor C40 a jadrom cievky L_{DET} fázového diskriminátora nastavíme na kondenzátore napätie 0 V. Ešte zkontrolujeme správnu funkciu, jemné odladenie cievky L_{OSC} by sa malo prejaviať zmenou napäťia na kondenzátore C40 rovnako na obidve strany. Ďalej nalaďime ladené obvody mf zosilňovača. Mf generátor 10,7 MHz pripojíme na sekundárnu stranu vinutia ladeného obvodu MF1 a vf milivoltmeter (S-meter) pripojíme na kolektor tranzistoru T4. Jadrami cievok MF1 a MF2 doladíme ladené obvody na maximálnu výchylku ručky meracieho prístroja. Ladený obvod MF3 doladíme tak, že úroveň signálu z mf generátoru nastavíme na takú úroveň, aby demodulovaný nf signál obsahoval zreteľný šum. Jadrom cievky MF3 potom doladíme obvod tak, aby šum v nf signáli poklesol na minimum.

Potom sa môžeme pustiť do zladenia vstupnej jednotky. Najprv nalaďime oscilátor. Vlnometrom zistíme, na akej frekvencii kmitá, a jadrom cievky L4 ho doladíme tak, aby pri

maximálnom ladiacom napäti kmital asi na 119 MHz. Ešte skontrolujeme frekvenciu pri minimálnom ladiacom napäti - mala by byť asi 96 MHz.

Potom pripojíme na anténny vstup vf generátor a do mf zosilňovača na výstup keramického filtra F1 pripojíme vf milivoltmeter. Vf generátor nalaďime na 102 MHz a pomalým preladovaním prijímača potenciometrom P4 sa pokusíme zachytiť jeho signál. Ak ho zachytíme, tak potom trimrami P1 až P3 dolaďime ladené obvody vo vstupnej jednotke na maximálnu výchylku ručky meracieho prístroja v milivoltmetra. Potom preladíme vf generátor na 94 MHz a jadrami cievok L1 až L3 tak isto dolaďime ladené obvody na maximálnu výchylku. Ladenie pri frekvenciach 102 a 94 MHz opakujeme aspoň 3 až 4krát. Potom môžeme na vstup pripojiť anténu a prijímač vyskúšať.

Praktické skúsky len potvrdili dobré prijomové vlastnosti tohto prijímača, ktoré sú výrazne lepšie oproti väčšine komerčne vyrábaných prijímačov obdobného použitia.

Schéma zapojenia napájacieho zdroja

Pretože je dosť pravdepodobné, že prijímač bude väčšinou napájaný zo siete, uvedieme si tu aj zapojenie vhodného napájacieho zdroja. Jedná sa o bežné zapojenie, sietový transformátor je použitý EI 16x20, 8 VA, primárne vinutie 230 V, sekundárne vinutie 10 V, 0,7 A. Striedavé napätie je usmernené diodovým môstikom, diódy KY131, na filtráciu napäťia je použitý kondenzátor o kapacite 1000 μ F. Pri bežnej prevádzke by na ňom malo byť napätie asi 12 až 13 V. Toto napätie je stabilizované jednoduchým dvojtranzistorovým stabilizátorom na napätie 9 V. Tranzistor KD136 je dobré vybaviť malým chladiacim krídielkom z hliníkového plechu hrúbky 0,5 mm, rozmerov asi 3x 4 cm.

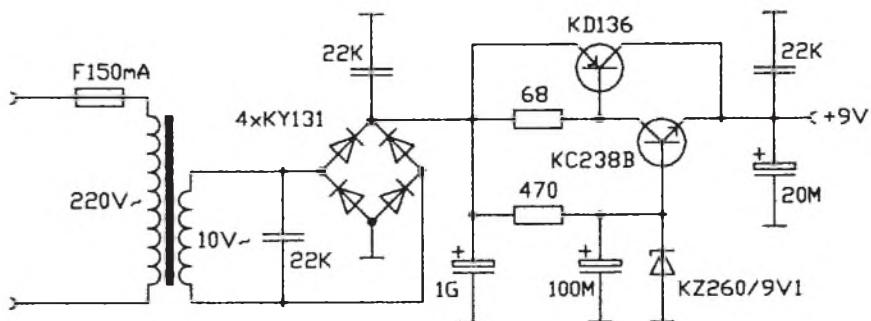


Schéma zapojenia napájacieho zdroja

Stereofónny prijímač

Vzhľadom na to, že v súčasnosti prakticky všetky rozhlasové stanice na VKV vysielajú stereofónne, tak si ďalej popíšeme jednoduchý stereofónny prijímač, vhodný pre príjem miestnych rozhlasových staníc. Ide o superhet: vstupná jednotka je ladená troma ladenými obvodmi; na ladenie boli použité varikapy; vf zosilňovač a zmiešavač sú osadené tetrodami MOSFE; oscilátor je použitý samostatný. Mf zosilňovač je bežného prevedenia, dvojstupňový s keramickým filtrom a integrovaným obvodom A220D. Za mf zosilňovačom je ďalej zapojený stereofónny dekóder, osadený integrovaným obvodom A290D. V nf časti prijímač obsahuje obvody korekcií, regulácie výšok a basov v reprodukcii. K tomuto účelu bol použitý dvojitý operačný zosilňovač MA1458 a ako zosilňovač výkonu integrovaný obvod A2000V, ktorý obsahuje kompletný výkonový stereofónny zosilňovač. Na napájanie prijímača sa používa jednosmerné napätie 12 až 15 V.

Popis prijímača

Signál z antény sa privádzá cez kondenzátor C1 na odbočku vstupného ladeného obvodu, tvoreného cievkou L1 a varikapmi D1, D2. Z druhej odbočky cievky L1 sa signál potom privádzá na vf predzosilňovač, ten je osadený tetrodou MOSFE, tranzistor T1. Jeho pracovný bod určujú rezistory R3 (predpäťie riadiacej elektródy G1 / prúd I_{DS}) a pomer R4 a R5 (predpäťie G2; $U_{DS} = 7$ V, $U_{G1} = -0,3$ V, $U_{G2} = 4$ V). Rezistor R3 zapojený v kolektore tranzistora T1 zlepšuje stabilitu zapojenia. Zosilnený signál sa z kolektoru ďalej vedie cez kondenzátor C4 na odbočku druhého ladeného obvodu - cievka L2 a varikapy D3, D4 - a potom na zmiešavač, osadený taktiež tetrodou MOSFE, tranzistor T2. Jeho pracovný bod určujú rezistory R7 a R8 (predpäťie G2; $U_{DS} = 7$ V, $U_{G1} = 0$ V, $U_{G2} = 0,35$ V). Vf vstupný signál sa privádzá na G1 a oscilátorový na G2, v obvode kolektoru tranzistora T2 je zapojený prvý mf ladený obvod, cievka L4 a kondenzátor C7, ktorý tvorí primárnu časť mf pásmovej pripusti. Tranzistor T3 pracuje ako oscilátor v zapojení so spoločnou bázou ($U_{CE} = 7$ V, $I_C = 0,6$ mA). Spätná väzba preto, aby oscilátor kmital, je prevedená kondenzátormi C10 a C11. Oscilačný obvod tvorí cievka L3, varikapy D5, D6 a kondenzátor C9, ten zabezpečuje súbeh oscilátora so vstupnými ladenými obvodmi pri preladevaní. Diódy D7 a D8 vhodne tepelne kompenzujú zapojenie oscilátora. Medzifrekvenčný zosilňovač je dvojstupňový, na jeho vstupe sa nachádza sekundárna časť mf pásmovej pripusti, druhý mf ladený obvod - cievka L6 a dvojica kondenzátorov C18 a C19. Prvý mf stupeň je osadený dvoma tranzistormi. T4 je v zapojení so spoločným emitorom ($U_{CE} = 3,5$ V, $I_C = 1,8$ mA), jeho pracovný bod je daný rezistormi R17 a R18, R21 zlepšuje stabilitu zapojenia. T5 je zapojený ako emitorový sledovač ($U_{CE} = 4,4$ V, $I_C = 1$ mA) kvôli vhodnému prispôsobeniu ku keramickému filtru F1 (10,7 MHz). Za keramickým filtrom F1 nasleduje druhý

stupeň mf zosilňovača, ten je osadený integrovaným obvodom IO1 - A220D. Mf signál sa privádzá na vstup IO1, na vývod 14, vstupná impedancia je upravená rezistorom R19, kondenzátory C22, C23 sú blokovacie. Fázovací obvod detektora je tvorený ladeným obvodom L7, C24 a je pripojený medzi vývody 7 a 9 integrovaného obvodu. Demodulovaný nf signál je vyvedený na vývod 8. Nf signál sa potom ďalej viedie do stereofónneho dekódera, ten je osadený integrovaným obvodom IO2 - A290D. IO2 pracuje na princípe fázovej smyčky PLL a má v sebe integrované všetky potrebné obvody stereofónneho dekódera.

Nf signál obsahujúci stereofónnu informáciu sa privádzá na vstup IO2, vývod 2. Na vývode 4 a 5 je výstup už dekódovaného stereofónneho nf signálu. Kondenzátory C31 a C32 a rezistory R24 a R25 tvoria potrebnú deemfázu. Na vývod 6 sa pripája indikačná LED dióda D9, ta je zapojená v sérii s R26 a signalizuje zasynchronizovanie obvodu - stereo. Na vývode 14 sú pripojené súčiastky vnútorného oscilátora 76 kHz, odporovým trimrom P3 sa nastavuje jeho frekvencia a na vývode 10 je k dispozícii signál 19 kHz pre nastavenie frekvencie oscilátora stereofónneho dekódera. Zo stereofónneho dekódera sa nf signál ďalej viedie do obvodov korekcií - integrovaný obvod IO3, MA1458 - ten obsahuje dvojicu operačných zosilňovačov s vnútornou frekvenčnou kompenzáciou. Frekvenčne závislé prvky korekcií sa nachádzajú v obvodoch zápornej späťnej väzby operačných zosilňovačov; tandemovým potenciometrom P5 a P5' sa regulujú výšky, P6 a P6' basy. Kondenzátory C48 a C54 zlepšujú stabilitu zapojenia.

Na výstupe obvodov korekcií je zapojený tandemový potenciometer P7 a P7' regulácie hlasitosti. Za reguláciou hlasitosti je pripojený výkonový zosilňovač, integrovaný obvod IO4, A2000V, ten obsahuje dvojicu výkonových zosilňovačov 2x 5 W, vývody 1 a 5 sú vstupy nf zosilňovača, vývody 2 a 4 sú vstupy späťnej väzby. Cez oddelovacie kondenzátory C63 a C64 sú na ne pripojené odporové deliče, ktorými je nastavené zosilnenie koncového stupňa asi na 70 - rezistory R53, R54 a R56 a R57. Na vývode 8 a 10, výstupy výkonového zosilňovača, sú pripojené členy RC, ktoré zabraňujú zakmitávaniu zosilňovača - rezistory R55 a R58 a kondenzátory C67 a C68. Vývody 7 a 11 slúžia na pripojenie kondenzátorov C65 a C66 pre zavedenie späťnej väzby bootstrap, vývod 9 slúži na pripojenie napájania a musí byť v tesnej blízkosti blokovaný kondenzátorom C72, inak môže dochádzať k rozkmitaniu zosilňovača.

Na napájanie vf a nf obvodov prijímača a na ladenie sa používa napätie asi 7,8 V, ktoré je stabilizované jednoduchým tranzistorovým stabilizátorom - tranzistory T6 až T9 a diódy D10 až D12. Celý prijímač je potom napájaný jednosmerným napäťím 12 alebo 15 V.

Konštrukcia prijímača

Prijímač je postavený na jednostrannej doske s plošnými spojmi 9x20 cm. Ak už

máme dosku s plošnými spojmi vyrobenu, najprv urobíme krytovanie vstupnej jednotky. Použijeme na to tenký pocinovany plech, krytovanie vyrobíme podľa nákresu. Ďalej osadíme kostričky vo vstupnej jednotke do dosky s plošnými spojmi a potom na trn vhodného priemeru navinieme cievky L1 až L3 podľa rozpisu, tie nakoniec nastrčíme na kostričky. Na odbočky cievok môžeme pripojiť príslušné súčiastky, kondenzátory C1, C4, C8 a rezistor R11. Potom navinieme mf ladené obvody, ich prevedenie sa v podstate nelíši od tých, čo sa použili v predchádzajúcich zapojeniach. Ladené obvody pred osadením do dosky s plošnými spojmi zakrytujeme s hliníkovým krytom. Osadíme postupne do dosky s plošnými spojmi ostatné súčiastky, integrovaný obvod IO4; výkonový zosilňovač musíme opatrne chladičom, stačí krídielko z hliníkového plechu 7x 4 cm o hrúbke 1 mm. Chladič by sme mali uzemniť do dosky s plošnými spojmi.

Rozpiska použitých súčiastok


Rezistory (TR 112 atd., 0,125 W)


R1, R2	100 kΩ
R3	150 Ω
R4	0,47 MΩ
R5	0,39 MΩ
R6	82 Ω
R7	6,8 kΩ
R8	0,15 MΩ
R9	220 Ω
R10	33 kΩ
R11	12 Ω
R12	1 kΩ
R13	10 kΩ
R14, R15	0,22 MΩ
R16	47 kΩ
R17	0,12 MΩ
R18	2,2 kΩ
R19	330 Ω
R20	3,3 kΩ
R21	2,2 Ω
R22	330 Ω
R23	2,2 kΩ
R24, R25	2,7 kΩ
R26, R27, R28	1 kΩ
R29	15 kΩ
R30	4,7 kΩ
R31	680 Ω
R32	56 kΩ
R33	10 kΩ
R34	22 Ω
R35, R36	68 kΩ
R37, R38, R40	10 kΩ
R39	0,18 MΩ
R41, R43	4,7 kΩ
R42	10 kΩ
R44	2,2 kΩ
R45	0,18 MΩ
R46, R48	10 kΩ
R47, R49	4,7 kΩ
R50	2,2 kΩ
R51	0,12 MΩ
R52	100 Ω
R53	2,7 kΩ
R54	39 Ω
R55, R58	2,2Ω
R56	2,7 kΩ
R57	39 Ω

Potenciometre a trimre

P1, P2	100 kΩ, TP 008
P3	4,7 kΩ, TP 009


Schéma zapojenia stereofonného prijímača VKV

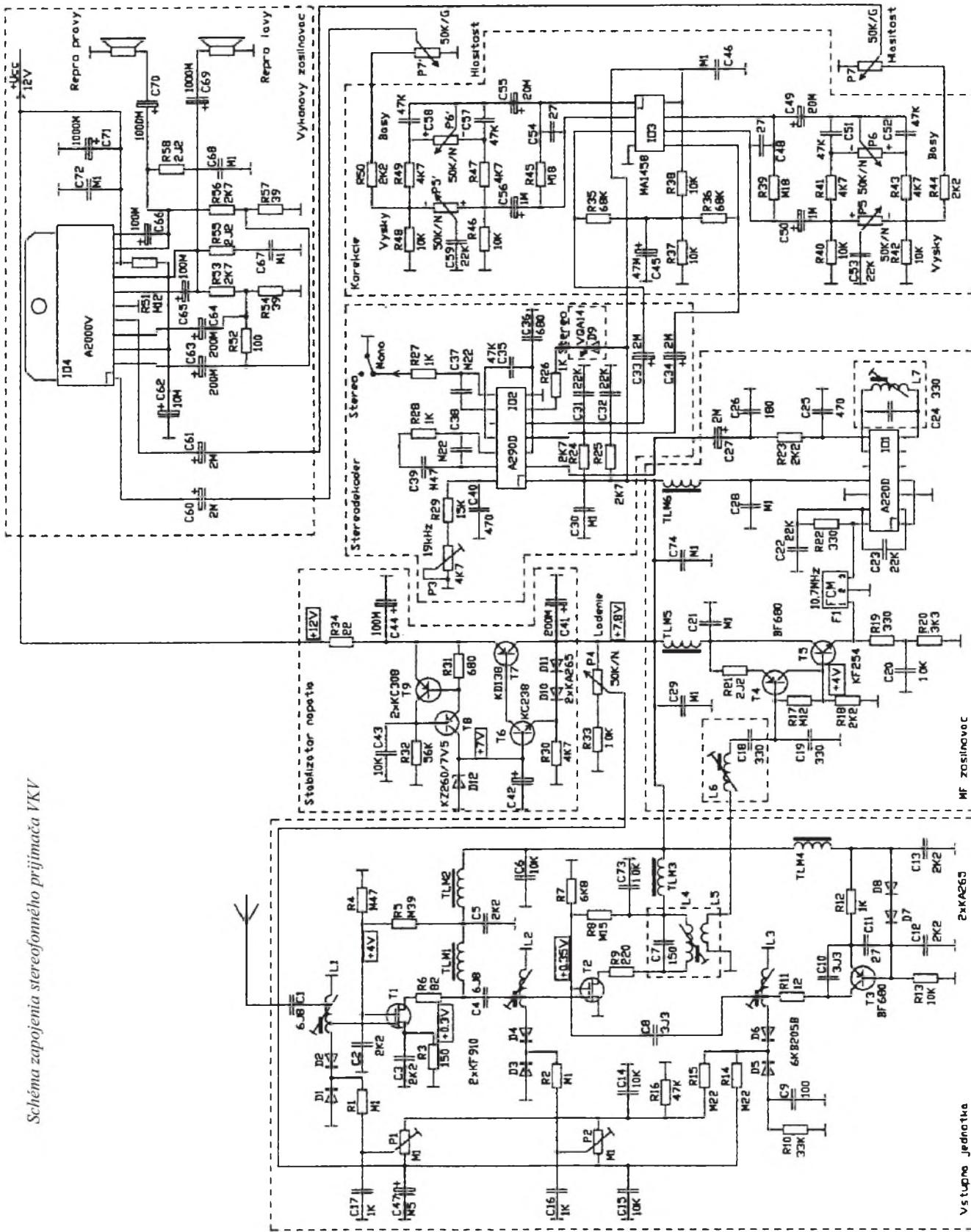

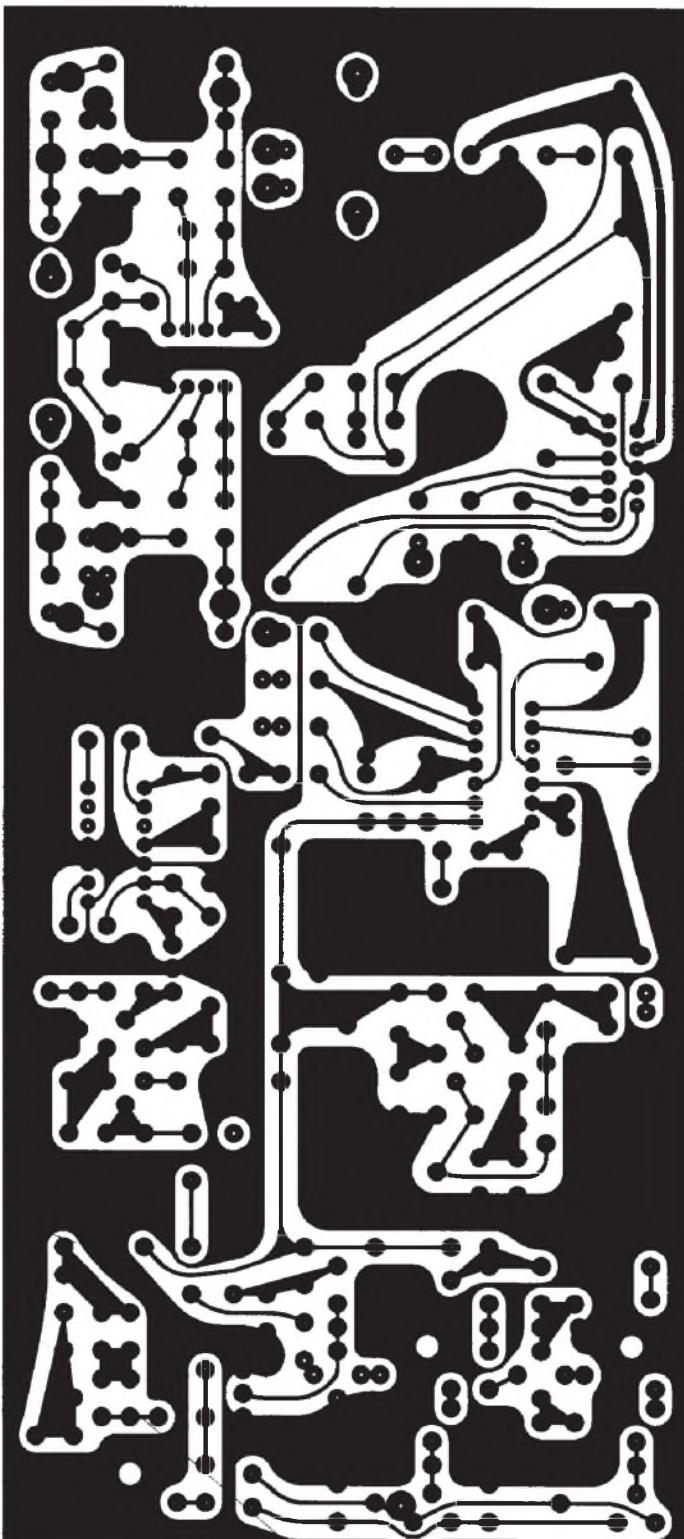

Doska s plošnými spojmi stereofónneho prijímača VKV ...

C42	47 μ F/16 V, ISKRA	C57, C58 47nF, TGL38159
C43	10 nF, TK 744	C59 22 nF, TGL38159
C44	100 μ F/25 V, TF 009	C60, C61 2,2 μ F/100 V, ISKRA
C45	47 μ F/16 V, ISKRA	C62 10 μ F/40 V, ISKRA
C46	100 nF, TK 783	C63, C64 220 μ F/10 V, TF 007
C47	470 nF/100 V, ISKRA	C65, C66 100 μ F/25 V, TF 009
C48	27 pF, TK 696	C67, C68 100 nF, TK 783
C49	22 μ F/25 V, ISKRA	C69, C70, C71 1000 μ F/16 V,
C50	1 μ F/100 V, ISKRA	TF 008
C51, C52	47 nF, TGL38159	
C53	22 nF, TGL38159	
C54	27 pF, TK 696	
C55	22 μ F/25 V, ISKRA	
C56	1 μ F/100 V, ISKRA	

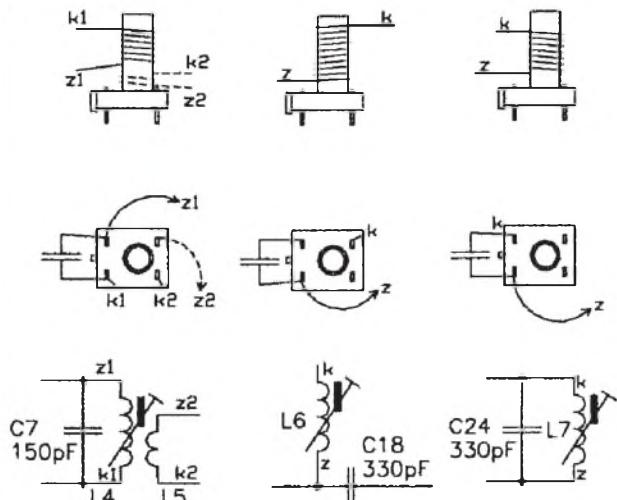

Prevedenie mf ladených obvodov

Položdičové súčiastky

T1	KF910	IO3	MA1458
T2	KF910	IO4	A2000V
T3	BF479	D1 až D3	3-KB205B
T4	BF479, $\beta = 60$	D4 až D6	3-KB205B
T5	KF254	D7	KA206
T6	KC238B	D8	KA206
T7	KDI36	D9	VQA14
T8	KC308B	D10	KA265
T9	KC308B	D11	KA265
IO1	A220D; TBA120S	D12	KZ260/7V5
IO2	A290D; MC1310P		

Údaje cievok

L1 1 + 5 + 1 1/2 závitu na kostrícke, pravotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm

L2 1 1/2 + 5 z na kostrícke, ľavotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm

L3 4 + 2 z na kostrícke, pravotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm

L4 15 z na kostrícke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm


L5 2 z spolu s L4, drôt 0,2 mm

L6 14 z na kostrícke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm


L7 9 závitov na kostrícke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm

TLM1 až TLM4 20 z na feritovej tyčinke $\varnothing 2 \times 15$ mm, drôt 0,2 mm


TLM5 a TLM6 90 mII

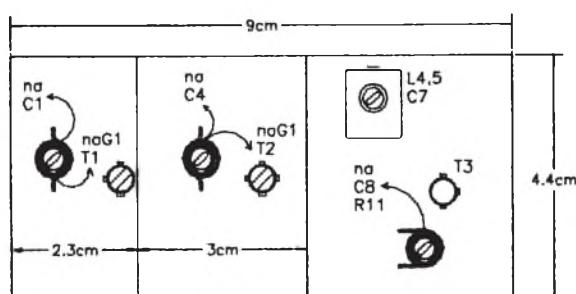

Prevedenie vstupnej jednotky

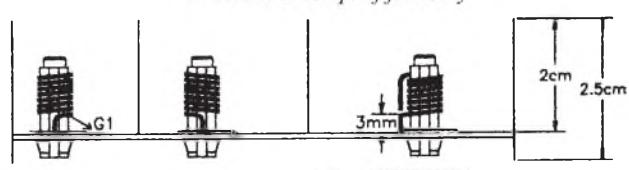

... a jej osadenie súčiastkami

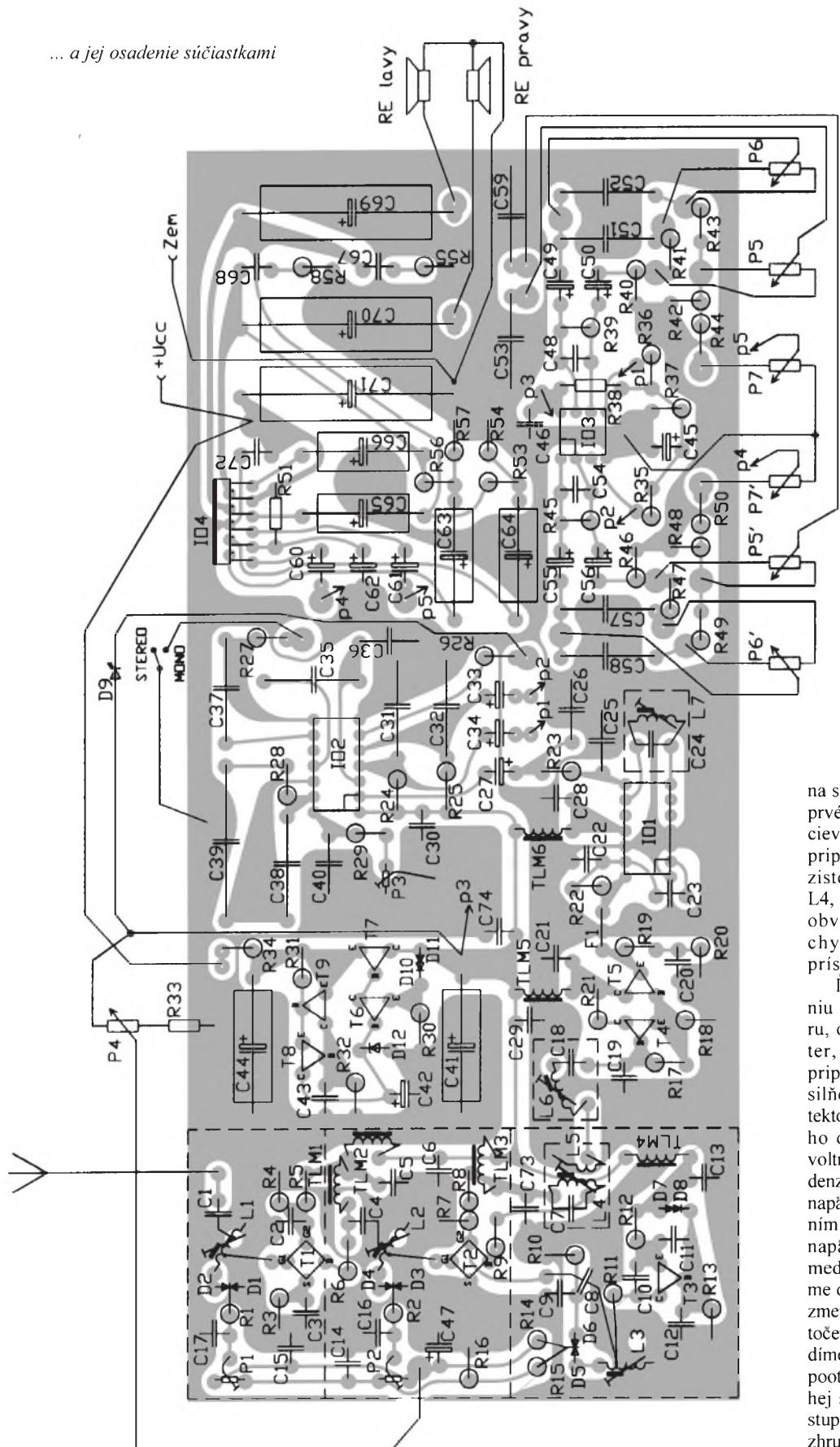

Nastavenie prijímača


Po vizuálnej kontrole osadenia dosky s plošnými spojmi súčiastkami, či náhodou nedošlo k zámene nejakéj súčiastky alebo k skratu medzi plošnými spojmi, prikročíme k oživeniu prijímača. Po pripojení napájania, napätie 12 V, skontrolujeme najprv kľudový odber, ten by mal byť asi

55 až 60 mA, potom ešte zbežne skontrolujeme napäcia v bodoch podľa schémy zapojenia. V podstate nf zosilňovač, obvody korekcií a ani stabilizátor napäcia nevyžadujú nastavovanie a mali by pracovať hned po prvom pripojení. Ako prvé vf obvody zladíme ladené obvody mf zosilňovača. Mf generátor 10,7 MHz pripojíme

na sekundárnu stranu vinutia prvého mf ladeného obvodu, cievku L5 a vf milivoltmeter pripojíme na kolektor tranzistoru T4. Jadrami cievok L4, L5 a L6 doladíme ladené obvody na maximálnu výchylku ručky meracieho prístroja vf milivoltmetra.

Dalej prikročíme k zladeniu koincidenčného detektora, odpojíme vf milivoltmeter, mf generátor necháme pripojený na vstupe mf zosilňovača. Na nf výstup detektoru, vývod 8 integrovaného obvodu IO1, pripojíme voltmeter - paralelne ku kondenzátoru C25. Bude na ňom napätie okolo 5 až 6 V, ladením jadra cievky L8 sa toto napätie bude meniť v rozmedzí asi $\pm 0,5$ V. Vyhladáme oblasť, kde bude odozva zmeny napäťia na zmenu pootočenia jadra najväčšia a dolaďme ho tak, aby pri jemnom pootočení do jednej a aj druhej strany napätie na nf výstupe detektoru vykazovalo zhruba rovnakú zmenu.

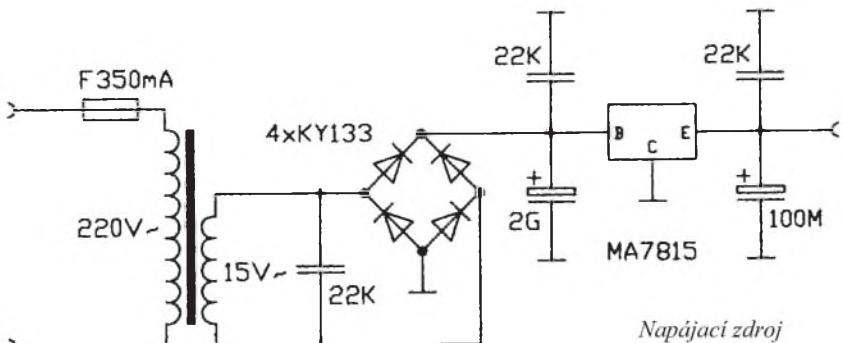Tým by sme mali prakticky zladenú mf časť prijímaca. Potom sa môžeme pustiť do zladenia vstupnej jednotky. Najprv zladíme oscilátor. Vlnometrom zistíme, na akej frekvencii kmitá a jadrom cievky L3 ho doladíme tak, aby pri maximálnom ladiacom napäti kmital asi na 119 MHz. Ešte skontrolujeme frekvenciu pri minimálnom ladiacom napäti - mala by byť asi



Napájací zdroj

96 MHz. Potom pripojíme na anténnu vstup vf generátora a do mf zosilňovača na výstup keramického filtra F1 pripojíme vf milivoltmeter. Vf generátor nalaďime na 102 MHz a pomalým preladovaním prijímača potenciometrom P4 sa pokúsime zachytiť jeho signál. Ak ho máme, tak potom trimrami P1 a P2 doladíme ladené obvody vo vstupnej jednotke na maximálnu výchylku ručky meracieho prístroja vf milivoltmetra. Potom preladíme vf generátor na 94 MHz a jadrami cievok L1 a L2 rov-

nako doladíme ladené obvody na maximálnu výchylku. Ladenie pri frekvenciach 102 a 94 MHz opakujeme aspoň 3 až 4krát. Teraz už môžeme na vstup pripojiť anténu, prijímač je dosť citlivý, takže určite zachytí niektorú z miestnych rozhlasových staníc.

Ako posledný nastavíme stereofónny dekóder. Mali by sme si nalaďiť stanicu, o ktorej určite vieme, že vysiela stereofónne, a potom trimrom P3 nastavíme stereofónny dekóder tak, aby sa zasynchronizoval,

čo indikuje svojím rozsvietením LED D9. Popisovaný prijímač svojimi vlastnosťami určite uspokojuje všetkých, ktorí potrebujú z nejakého dôvodu do domácnosti ďalší stereofónny prijímač a vyhovuje im aj jednoduchšie zapojenie.

Pretože popisovaný prijímač má už pomere veľký odber prúdu (môže pri plnom vybudení zosilňovača dosiahnuť až 0,8 A), je vhodné prijímač napájať len zo siete 230 V a preto si ďalej popíšeme vhodný napájací zdroj. Ide o bežné zapojenie, sieťový transformátor je použitý EI25x25, primárne vinutie 230 V, sekundárne vinutie 16 V, 1,5 A. Striedavé napätie je usmernené diódovým môstikom - diódy KY133, na filtráciu napäťa je použitý kondenzátor s kapacitou 2000 μ F, pri bežnej prevádzke by na ňom malo byť napätie asi 19 až 21 V. Toto napätie je stabilizované integrovaným monolitickým stabilizátorom MA7815 na napätie 15 V. Stabilizátor musíme umiestniť na chladič, stačí pásič z hliníkového plechu hrúbky 1 mm o rozmeroch 4x 10 cm, konce môžeme zahnúť do tvaru U.

Stereofónny prijímač do auta

Ďalej popisovaný prijímač bol pôvodne navrhnutý pre použitie v automobile, ale kľudne ho môžeme použiť napríklad aj do domáceho minisystému. Príjem VKV za jazdy v aute má svoje špecifika, vyznačuje sa veľkými zmenami intenzity signálu a kladie značné nároky na spracovanie signálu v prijímači, preto je aj jeho konštrukcia náročnejšia. Zapojenie je superhetové, vstupná jednotka je ladená štyrmi ladenými obvodmi. Na ladenie sú použité varikapy; medzi vf predzosilňovačom a zmiešavačom je použitá indukčne viazaná pásmová prieplust. Vf predzosilňovač a zmiešavač sú osadené tetródami MOSFE; oscilátor je použitý samostatný, naviac je do vf predzosilňovača zavedený AVC. Mf zosilňovač je trojstupňový, prvý dva stupne sú tranzistorové, posledný je osadený integrovaným obvodom A220D. Za mf zosilňovačom je ďalej zapojený stereofónny dekóder, osadený integrovaným obvodom A290D, na vstupe s filtrom - dolnou prieplustou - a automatickým prepínaniem mono/stereo v závislosti od intenzity vstupného signálu. Prijímač ešte obsahuje obvody ADK pre zlepšenie stálosti nalaďenia. V nf časti, ktorá je popísaná len stručne, prijímač obsahuje obvody korekcií, reguláciu výšok a basov v reprodukcii - s dvojitým operačným zosilňovačom MA1458 - a stereofónny výkonový zosilňovač v môstikovom zapojení 2x 6 W. Na napájanie prijímača sa používa jednosmerné napätie 10 až 15 V. Pre správne nastavenie tohto prijímača je už potrebné lepšie vybavenie dielne meracími prístrojmi a aj skúsenosti zo stavby VKV zariadení a preto je nevhodné pre menej skúsených.

Popis prijímača


Signál z antény sa privádza na sekundárne vinutie, cievka L1, vstupného ladeného obvodu tvoreného cievkou L2 a variakapmi D1, D2. Z odbočky cievky L2 sa

signál potom privádza na vf predzosilňovač, ten je osadený tetródou MOSFE, tranzistor T1. Jeho pracovný bod určujú rezistory R8 a R9 (predpäťe riadiacej elektródy G2) a R12 (predpäťe G1 / prúd I_{DS} ; $U_{DS} = 7,5$ V, $U_{G1} = -0,15$ V, $U_{G2} = 4$ V). Rezistor R11 zapojený v kolektore tranzistora T1 zlepšuje stabilitu zapojenia. Zosilnený signál sa z kolektoru dľalej vedie cez kondenzátor C7 na odbočku druhého ladeného obvodu - primárnu stranu pásmovej priepluste, cievka L3 a varikapy D3, D4. Sekundárnu stranu pásmovej priepluste tvorí ladený obvod, cievka L4 a varikapy D5 a D6. Z odbočky cievky L4 sa signál privádza na zmiešavač, ten je tiež osadený tetródou MOSFE, tranzistor T3, jeho pracovný bod určujú rezistory R13 a R14 (predpäťe G2) a R15 (predpäťe G1; $U_{DS} = 7,5$ V, $U_{G1} = -0,1$ V, $U_{G2} = 0,45$ V). Vf vstupný signál sa privádza na G1 a oscilátorový na G2. V obvode kolektoru tranzistora T2 je zapojený prvý mf ladený obvod, cievka L6 a kondenzátor C15. Tranzistor T4 pracuje ako oscilátor v zapojení so spoločnou bázou ($U_{CE} = 7$ V, $I_C = -0,6$ mA), oscilačný obvod tvorí cievka L5, varikapy D7, D8 a kondenzátor C17, ten zabezpečuje súbej oscilátoru so vstupnými ladenými obvodmi pri preladovaní. Diódy D9 a D10 tepelne kompenzujú zapojenie oscilátoru. Na vstupe mf zosilňovača je zapojený druhý mf ladený obvod, cievka L8 a kondenzátory C22 a C23, ten spolu s prvým mf ladeným obvodom tvorí pásmovú prieplust. Prvý stupeň medzifrekvenčného zosilňovača je osadený dvoma tranzistormi, T5 v zapojení so spoločným emitorom ($U_{CE} = 4$ V, $I_C = 1,8$ mA), jeho pracovný bod je daný rezistorom R21 a R23 (R22 zlepšuje stabilitu zapojenia) a T5, zapojený ako emitorový sledovač ($U_{CE} = 4,6$ V, $I_C = 0,9$ mA) kvôli vhodnému prisposobeniu ku keramickému filtrovi F1 (10,7 MHz). Za keramickým filtrom nasleduje druhý stupeň medzifrekvenčného zosilňovača; ten je prevedený tak isto

ako prvý stupeň, je osadený dvoma tranzistormi; T7 v zapojení so spoločným emitorom, jeho pracovný bod je daný R28 a R29 (R31 zlepšuje stabilitu zapojenia) a T8, zapojený ako emitorový sledovač. Z výstupu druhého mf stupňa sa signál potom ďalej viedie na zdvojovovač napäťa a keramický filter F2. Napätie usmernené zdvojovovačom napäťa - diódy D11 a D12 a kondenzátory C30 až C32 - sa používa na riadenie AVC a automatické prepínanie mono/stereo. Trimrom P4 sa nastavuje prah nasadenia AVC - pri dostatočnom vstupnom signále sa otvorí tranzistor T2 a ten reguluje predpäťie G2 tranzistoru T1, čím sa dá zmeniť zosilnenie asi o 20 dB. Za keramickým filtrom F2 potom nasleduje tretí stupeň mf zosilňovača, ten je osadený integrovaným obvodom IO1 - A220D.

Mf signál sa privádza na vstup IO1 na vývod 14, vstupná impedancia je upravená rezistorom R35, kondenzátory C34, C35 sú blokovacie. Fázovací obvod detektora je tvorený ladeným obvodom, cievkou L9 a kondenzátorom C37 a je pripojený medzi vývody 7 a 9 integrovaného obvodu. Demodulovaný nf signál je vyvedený na vývod 8. Nf signál sa potom ďalej viedie cez emitorový sledovač, tranzistor T9, na dolnú prieplust, cievky L10 a L11 kondenzátory C40 až C42, rezistorom R38 a R40. Úlohou dolnej priepluste je potlačiť signál nad 67 kHz, zlepší sa tak potlačenie rušivého „cverlikania“ a aj sa o niečo zlepší odstup šumu.

Stereofónny dekóder je osadený integrovaným obvodom IO2 - A290D. Ten pracuje na princípe fázovej smyčky PLL a má v sebe integrované všetky potrebné obvody stereofónneho dekódera. Nf signál, obsahujúci stereofónnu informáciu, sa privádza na vstup IO2, vývod 2, na vývode 4 a 5 je výstup už dekódovaného stereofónneho nf signálu. Kondenzátory C46 a C47 a rezistorom R41 a R42 tvoria deemfázú, na vývod 6 sa pripája indikačná LED D9,

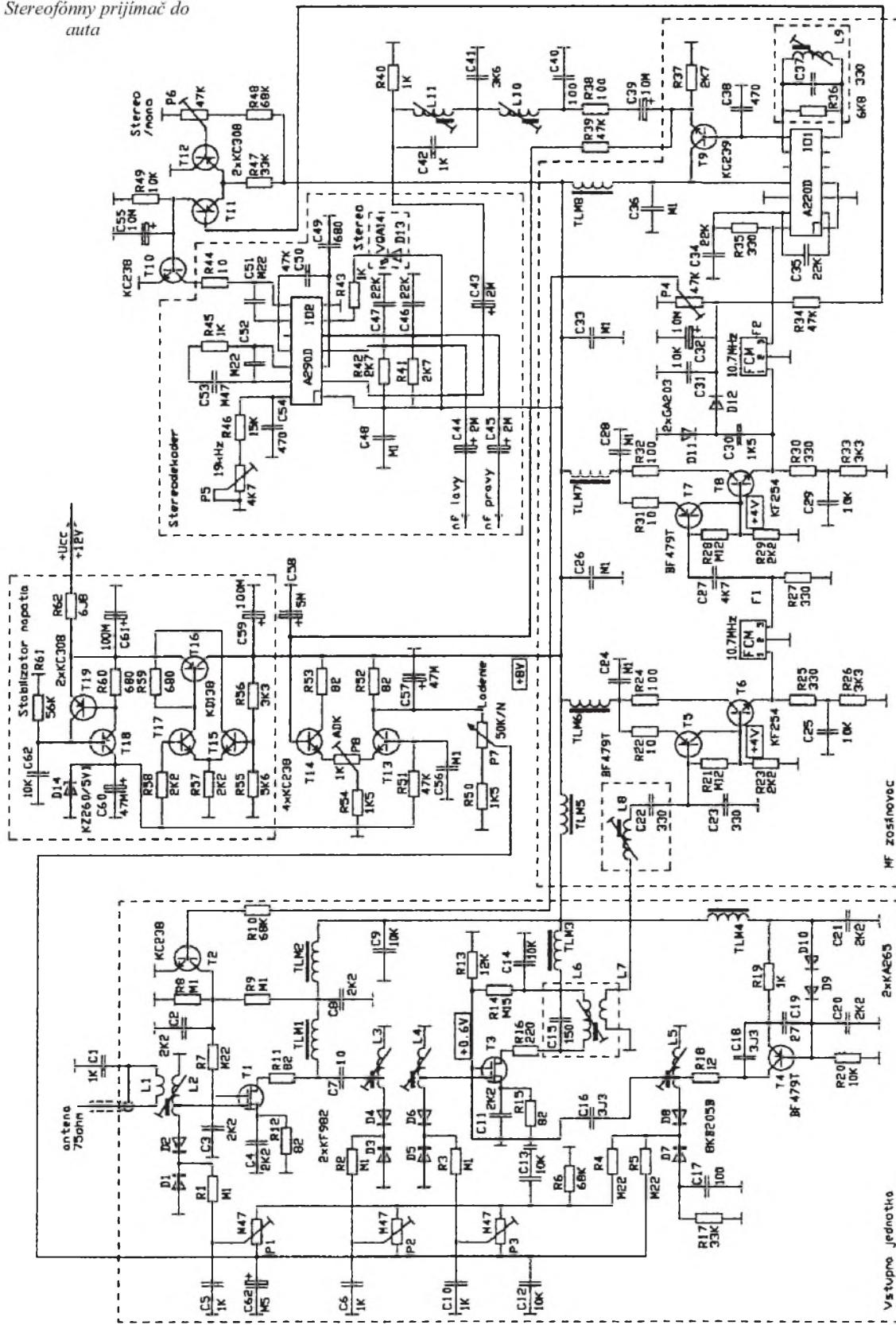

ktorá je zapojená v sérii s rezistorom R43, a signalizuje zasynchronizovanie obvodu stereo. Na vývode 14 sú pripojené súčiastky vnútorného oscilátora 76 kHz, odporovým trimrom P5 sa nastavuje jeho frekvencia a na vývode 10 je k dispozícii signál 19 kHz pre nastavenie frekvencie oscilátora stereofónneho dekóderu. Stereofónny dekódér je ďalej vybavený automatickým prepínáním mono/stereo, tranzistory T11 a T12 spolu s rezistormi R47

až R49 a trimrom P6 tvoria komparátor. Ak napäťie zo zdvojovača, diody D11 a D12, poklesne pod hodnotu nastaveného odporovým trimrom P6, otvorí sa tranzistor T10 a prepne stereofónny dekódér na monofónny režim.

Obvody prijímača sú napájané stabilizovaným napäťom 8 V, stabilizátor je tranzistorový. Tranzistory T18 a T19 a rezistor R60 a R61 tvoria zdroj konštantného prúdu, ktorým sa napája Zenerova dióda

D14 - zdroj referenčného napäťia, tranzistory T15 a T17 pracujú ako rozdielový zosilňovač a riadia regulačný tranzistor T16.

Prijímač ďalej obsahuje obvod automatického doladovania frekvencie (ADK). Jednosmerné napätie získané z koincidentného demodulátora z integrovaného obvodu IO1 sa privádzza cez integračný člen, R39, C58 do rozdielového zosilňovača, tranzistory T13 a T14, R52 až R54 a trimer P8, kde sa porovnáva s referenčným

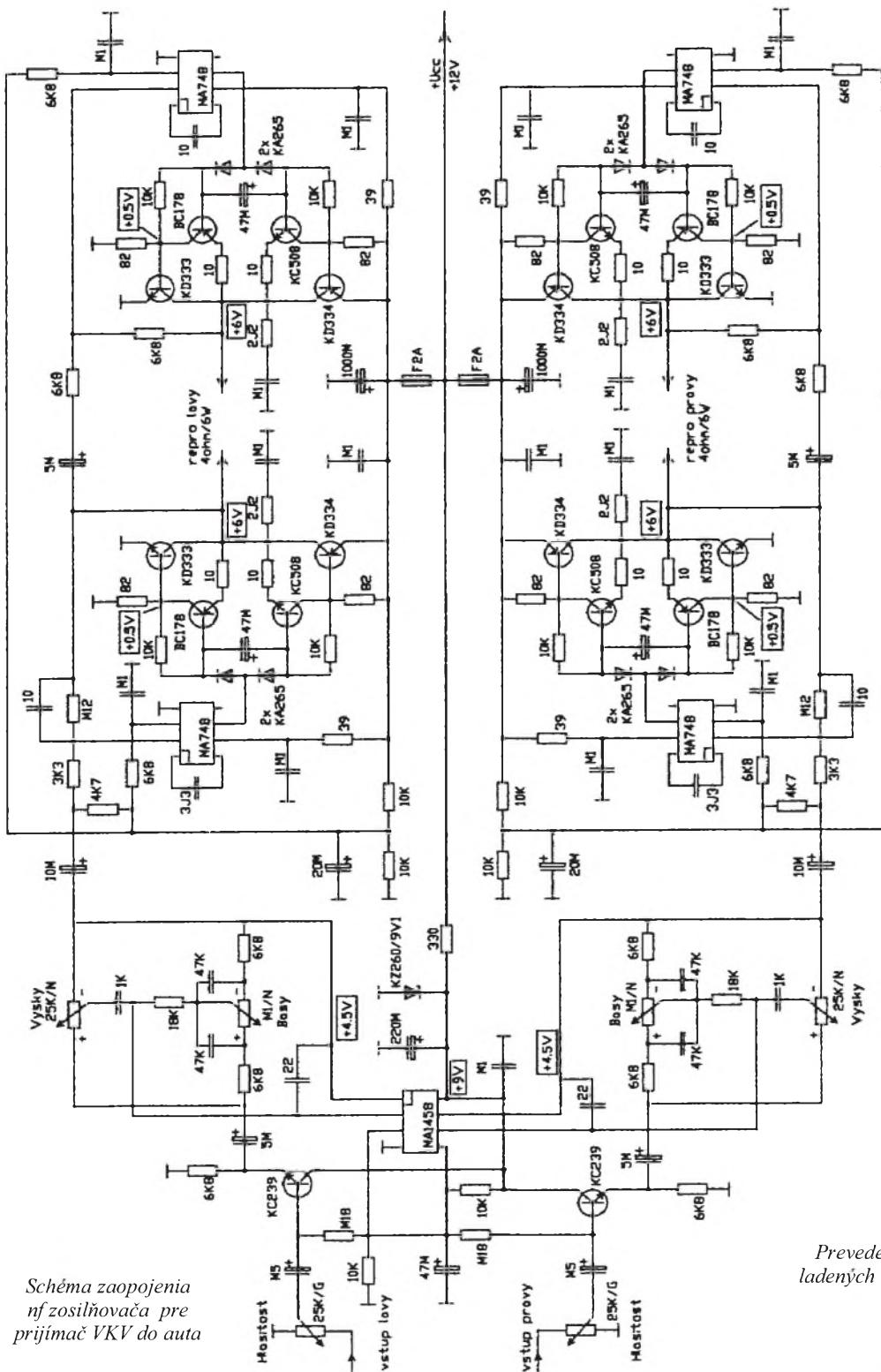



Schéma zaopojenia
nf zosilňovača pre
prijímač VKV do auta

napäťom zo Zenerovej diódy D14. Rozdiel napäti vyvoláva zmenu prúdu tečúceho tranzistormi T13 a T14 a tá sa prejaví zmenou úbytku napäcia v kolektorových rezistoroch R52 a R53, z ktorých sa odberá ladiace napätie.

Zo stereofónneho dekódera sa potom nf signál d'alej viedie do nf zosilňovača, ktorý tvorí samostatný celok. Vzhľadom k tomu, že hlavnou náplňou práce nie sú konštrukcie nf zosilňovačov ako takých, tak bude popísaný len veľmi stručne. Na vstupe nf zosilňovača sa nachádzajú regulátory hlasitosti. Z nich sa potom signál privádza na emitorové sledovače, tranzistory KC239 a d'alej pokračuje na obvody


korekcií zapojených v spätej väzbe operačných zosilňovačov MA1458. Za obvodmi korekcií potom nasledujú výkonové zosilňovače. Tie sú v môstikovom - protitaktom zapojení, výkonová časť je tranzistorová. Koncové tranzistory boli použité KD333/KD334, budiace KC508/BC178, napäťový zosilňovač bol osadený operačným zosilňovačom s externou frekvenčnou kompenzáciou, MAA748. Napájanie výkonových zosilňovačov je istené tavnými pojistkami 2A. Pokial budeme prijímač používať v aute, tak je nutné ho vybaviť vstupno-výstupnými filtrami v prívodoch k reproduktorom a v prívode napájania, ten naviac musíme ešte istiť

Prevedenie mf
ladených obvodov

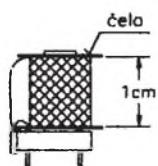


Prevedenie cievky pre filter stereofón-
neho dekóderu

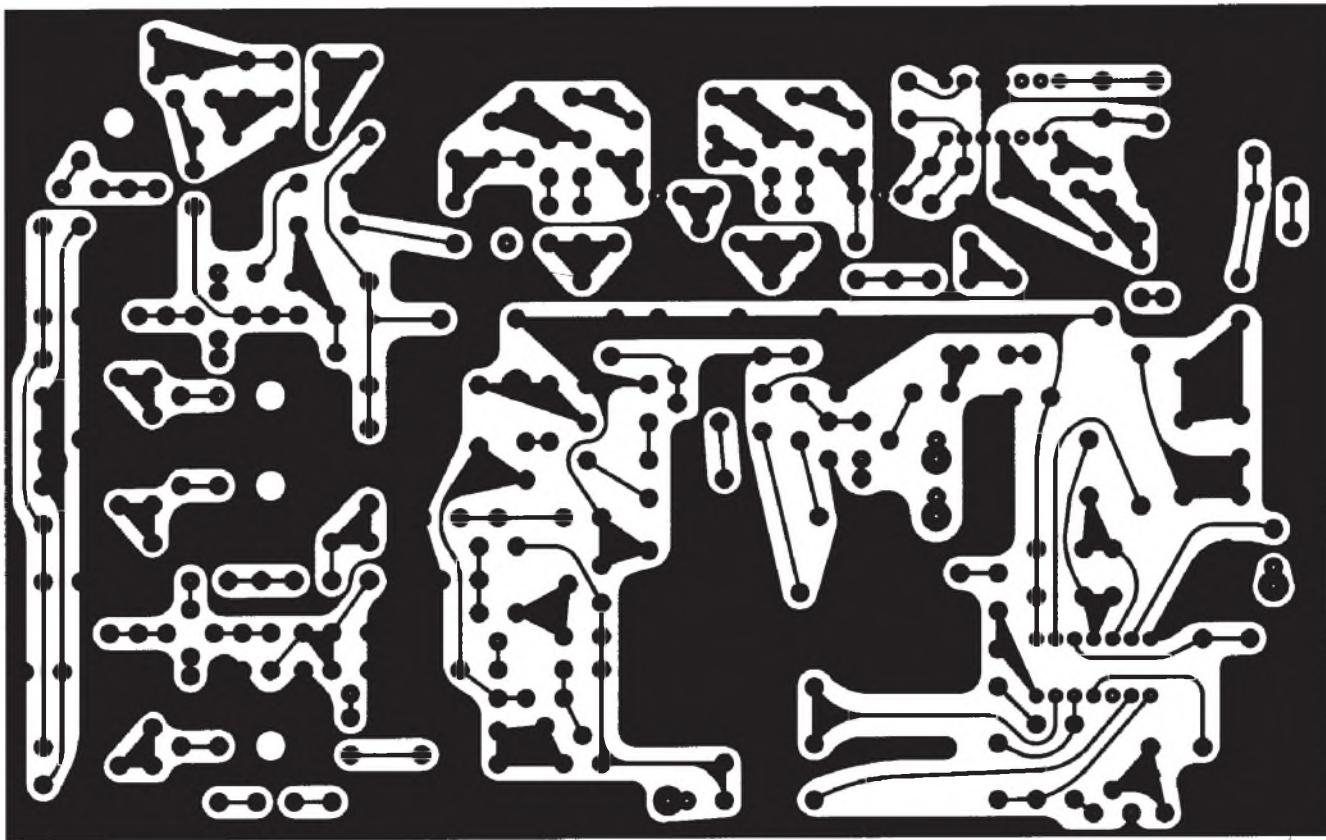tavnou pojistkou 4 A. Na napájanie prijímača potrebujeme napätie od 10 V do 18 V. Pri použití v minisystéme môžeme nf zosilňovač po drobnej úprave odporov niektorých rezistorov potom napájať napäťom 24 V, zdroj však musí byť tiež patrične prúdovo dimenzovaný.



Doska s plošnými spojmi prijímača
VKV do auta

Rozpiska použitých súčiastok	R16	220 Ω	R27	330 Ω
Rezistory (TR 296 alebo TR 191, 0,25 W)	R17	33 k Ω	R28	0,12 M Ω
R1, R2, R3, R8, R9 100 k Ω	R18	12 Ω	R29	2,2 k Ω
R4, R5, R7 0,22 M Ω	R19	1 k Ω	R30	330 Ω
R6, R10 68 k Ω	R20	10 k Ω	R31	10 Ω
R11, R12, R15 82 Ω	R21	0,12 M Ω	R32	100 Ω
R13 12 k Ω	R22	10 Ω	R33	3,3 k Ω
R14 0,15 M Ω	R23	2,2 k Ω	R34	47 k Ω
	R24	100 Ω	R35	330 Ω
	R25	330 Ω	R36	6,8 k Ω
	R26	3,3 k Ω	R37	2,7 k Ω

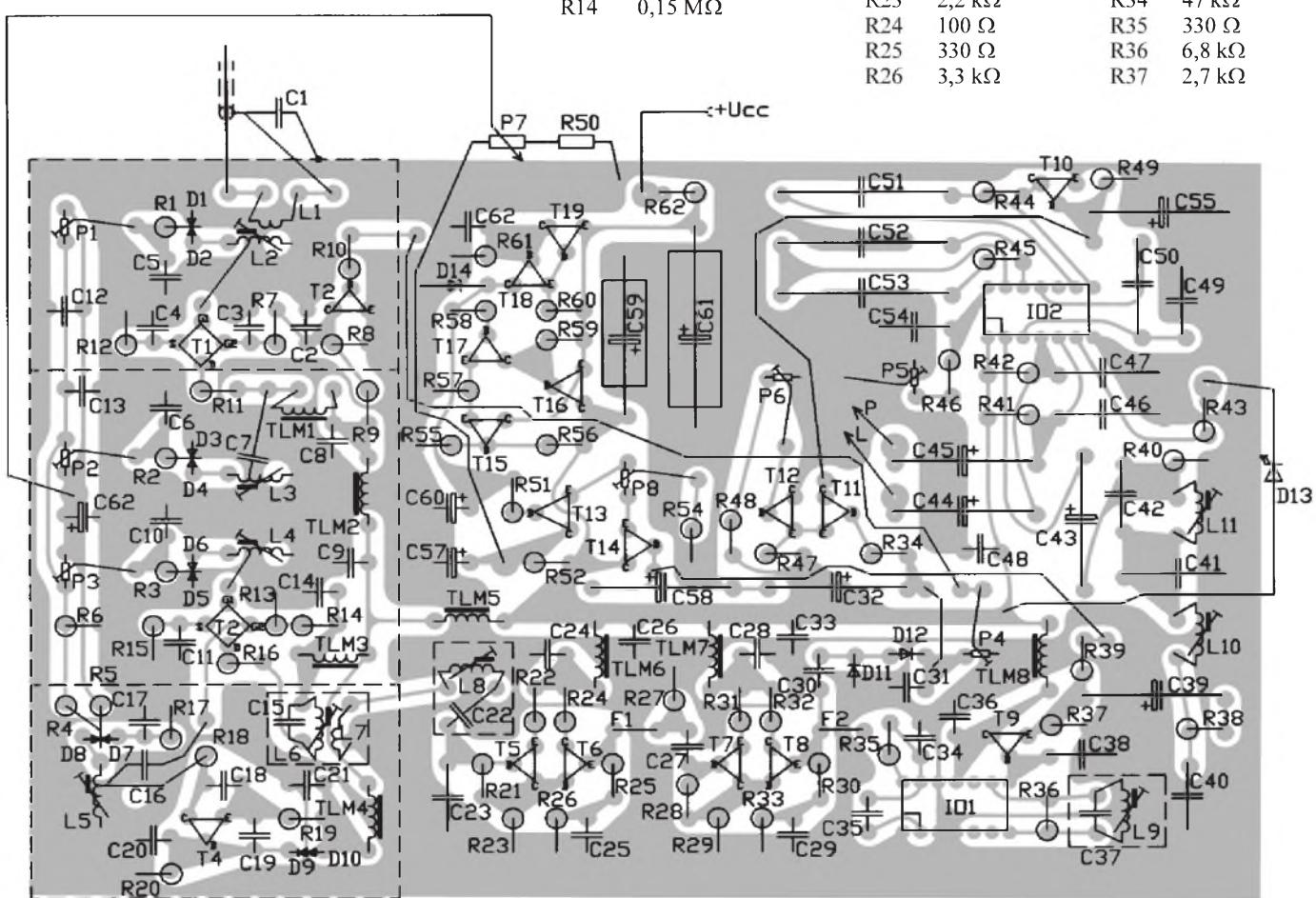

R38	100 Ω
R39	47 k Ω
R40	1 k Ω
R41, R42	2,7 k Ω
R43, R45	1 k Ω
R44	10 Ω
R46	15 k Ω
R47	33 k Ω
R48	68 k Ω
R49	10 k Ω
R50	1,5 k Ω
R51	47 k Ω
R52, R53	82 Ω
R54	1,5 k Ω
R55	5,6 k Ω
R56	3,3 k Ω
R57, R58	2,2 k Ω
R59, R60	680 Ω
R61	56 k Ω
R62	6,8 Ω TR193
<i>Trimre a potenciometre</i>	
P1, P2, P3	0,47 M Ω , TP 112
P4, P6	47 k Ω , TP 112
P5	4,7 k Ω TP 112
P7	50 k Ω /N, TP 280
P8	1 k Ω , TP 112
<i>Kondenzátory</i>	
C1	1 nF, TK 666
C2, C3, C4	2,2 nF, TK 744
C5, C6	1 nF, TK 724
C6	1 nF, TK 724
C7	10 pF, TK 754
C8	2,2 nF, TK 744
C9	10 nF, TK 744
C10	1 nF, TK 724
C11	2,2 nF, TK 744
C12, C13, C14	10 nF, TK 744
C15	150 pF, TK 754
C16, C18	3,3 pF, TK 656
C17	100 pF, TK 754
C19	27 pF, TK 754
C20, C21	2,2 nF, TK 744
C22, C23	330 pF, TGL5155
C24, C26, C28	100 nF, TK 783
C25, C29, C31	10 nF, TK 744
C27	4,7 nF, TK 744
C30	1,5 nF, TK 724
C31	10 nF, TK 744
C32, C39	10 μ F/63 V, TF 011
C33, C36	100 nF, TK 783
C34, C35	22 nF, TK 744
C37	330 pF, TGL5155
C38	470 pF, TGL5155
C40	100 pF, TGL5155
C41	3,6 nF, TGL5155
C42	1 nF, TGL5155
C43, C44, C45	2,2 μ F/100 V, TF 012
C46	22 nF, TGL38159
C48	100 nF, TK 783
C49	680 pF, TGL5155
C50	47 nF, TGL38159
C51, C52	220 nF, TC 205
C53	470 nF, TC205
C54	470 pF, TGL5155
C55	10 μ F/63 V, TF 011
C57	47 μ F/16 V, ISKRA
C58	4,7 μ F/100 V, TF 012
C59	100 μ F/25 V, TF 009
C60	47 μ F/16 V, ISKRA
C61	220 μ F/25 V, TF 009
C62	0,47 μ F/100 V, ISKRA
<i>Keramické filtre</i>	
F1	10,7 MHz
F2	10,7 MHz

Polovodičové súčiastky


T1	KF982
T2	KC238B
T3	KF982
T4	BF479
T5	BF479, $\beta = 60$
T6	KF254
T7	BF479, $\beta = 60$
T8	KF254
T9	KC239B
T10	KC238B
T11	KC308B
T12	KC308B
T13	KC238B
T14	KC238B
T15	KC238B
T16	KD136
T17	KC238B
T18	KC308B
T19	KC308B
IO1	A220D; TBA120S
IO2	A290D; MC1310P
D1 až D8	2x 4-KB205B pář.
D9	KA206
D10	KA206
D11	GA203
D12	GA203
D13	VQA14
D14	KZ260/5V1

Údaje cievok

L1	2 závity navinuté medzi závity L2 pri studenom konci, drôt 0,3 mm
L2	1 1/4 + 5 1/4 z na kostričke, ľavotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
L3	1 1/4 + 5 1/4 z na kostričke, ľavotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
L4	3/4 + 5 3/4 z na kostričke, ľavotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
L5	3 1/2 + 2 1/2 z na kostričke, pravotočivá s jadrom M4x8, hmota N01, drôt 0,7 mm
L6	15 z na kostričke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
L7	2 z navinuté spolu s L6, drôt 0,2 mm
L8	14 z na kostričke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
L9	13 z na kostričke s jadrom M4x12, hmota N02, drôt 0,2 mm
L10	400 z na kostričke, vinuté nadivo-ko, jadro M4x12, hmota H22, drôt 0,1 mm
L11	500 z na kostričke, vinuté nadivo-ko, jadro M4x12, hmota H22, drôt 0,1 mm
TLM1	20 z na feritovej tyčinke o \varnothing 2x15 mm, drôt 0,2 mm
TLM2 až TLM8	90 mH

Nastavenie prijímača

Po vizuálnej kontrole osadenia dosky s plošnými spojmi súčiastkami prikročíme najprv k oziveniu prijímacej časti. Po prepojení napájania, napäťie 12 V. Skontrolujeme najprv kľúdový odber, ten by nemal byť väčší ako 20 až 25 mA. Potom ešte zbežne zkontrolujeme napäťia v bodoch podľa schémy zapojenia. Ako prvé zladíme obvody vstupného filtra stereofónneho dekódera. Potrebujeme k tomu nf generátor, ten pripojíme na minus pól kondenzátora C39, plus pól C39 na tú chvíľu odpojíme a nf milivoltmeter pripojíme paralelne k rezistoru R40. Frekvenciu nf generátora na-

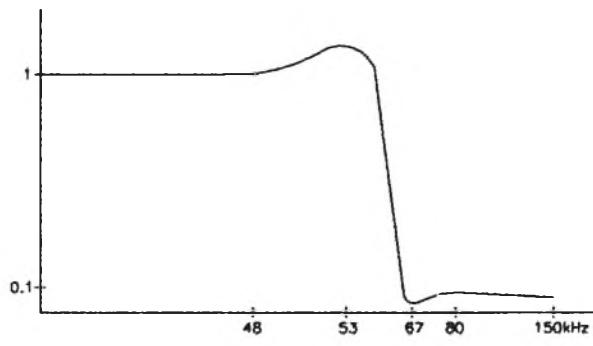

Frekvenčná charakteristika filtra stereofónneho dekódera


stavíme na 67 kHz a doladením jadra cievky L11 nastavíme na výstupe minimálne napätie. Potom nf generátor nastavíme na 20 kHz a odmeráme výstupné napätie, dalej generátor nastavíme na 53 kHz a jadrom doladíme cievku L10 tak, aby výstupné napätie nebolo o mnoho väčšie ako pri 20 kHz. Potom môžeme ešte skontrolovať priebeh charakteristiky filtra, ktorý by sa nemal moc lísiť od uvedeného na obrázku. Ďalej nastavíme ešte stereofónny dekóder, na vývod IO integrovaného obvodu IO2 pripojíme čítač a trimrom P5 nastavíme frekvenciu na 19 kHz ± 10 Hz.

Potom nastavíme ladené obvody mf zo silhôvača. Mf generátor 10,7 MHz pripojíme na sekundárnu stranu vinutia prvého mf ladeného obvodu, na cievku L7, a vf milivoltmeter pripojíme na kolektor tranzistoru T5. Jadrami cievok L6, L7 a L8 doladíme ladené obvody na maximálnu výchylku ručky meracieho prístroja.

Ďalej prikročíme k zladeniu koincidenčného detektora, odpojíme vf milivoltmeter a mf generátor necháme pripojený na vstup mf zosilhôvača. Na nf výstup detektoru, vývod 8 integrovaného obvodu IO1, pripojíme nf milivoltmeter - paralelne ku kondenzátoru C25. Na mf generátoru zapneme rozmietanie frekvenciou 1 kHz so zdvihom do 40 kHz a jadrom doladíme cievku L9 na maximálnu úroveň nf signálu.

Tým by sme mali prakticky zladenú mf časť prijímača a ďalej sa môžeme pustiť do zladenia vstupnej jednotky. Najprv zladíme oscilátor; čítačom pripojeným do emitoru tranzistoru T4 zistíme, na akej frekvencii kmitá a jadrom cievky L5 ho doladíme tak, aby pri maximálnom ladiacom napäti kmital asi na 119 MHz. Ešte skontrolujeme frekvenciu pri minimálnom ladiacom napäti, mala by byť asi 96 MHz. Potom pripojíme na anténny vstup vf generátor a do mf zosilhôvača na výstup keramického filtra F1 pripojíme vf milivoltmeter. Vf generátor nalaďime na 102 MHz, pomalým prelaďovaním prijímača potenciometrom P7 sa pokúsime zachytiť jeho signál. Ak sa nám to podarí, tak potom trimrami P1 až P3 doladíme ladené obvody vo vstupnej jednotke na maximálnu výchylku ručky meracieho prístroja vf milivoltmetra. Potom vf generátor prelaďíme na 94 MHz a jadrami cievok L2 až L4 tak isto doladíme ladené obvody na maximálnu výchylku meracieho prístroja. Ladenie pri frekvenciach 102 a 94 MHz opakujeme aspoň 5 až 6krát.

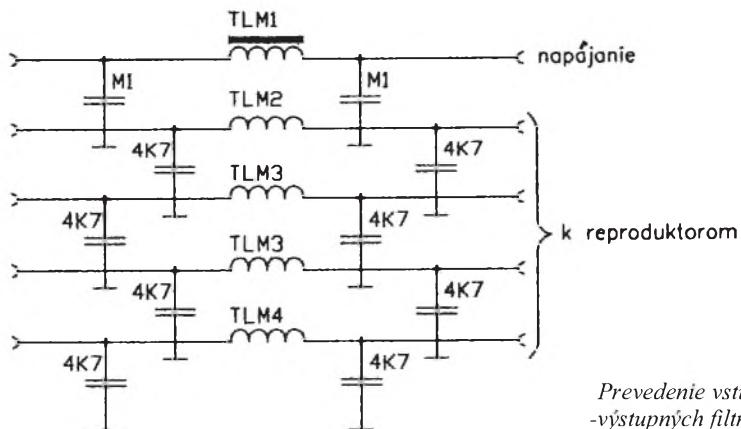Potom na nf výstupy pripojíme nf zosilhôvač, môžeme použiť uvedené zapoje-



nie, inak jeho oživovanie je jednoduché - po pripojení napájania skontrolujeme akumér kľudový odber a napäťia podľa schémy a pokiaľ sa nevyškylta chyba, mal by pracovať na prvé zapojenie. Na vstup pripojíme anténu a môžeme prijímač prakticky preveriť. Najprv však prijímač nalaďime na silnú miestnu stanicu, na rezistor R8 pripojíme voltmeter a trimer P4 nastavíme

tak, aby sa napäťie na R8 zmenilo na minimum, tj. asi na 0,3 V. Pri preladení prijímača na slabú stanicu sa však musí napäťie na R8 vrátiť na pôvodnú veľkosť, tj. 4 V - týmto máme zaistenú správnu funkciu AVC.

Nastavenie automatického prepínania mono/stereo sa robí v podstate subjektívne, pri cíteľnom náraste šumu v reproduk-

čii nastavíme prepnutie prijímača do monofónneho režimu, čím dosiahneme zmenšenie šumu. Prepínanie nastavujeme trimrom P6. Pokiaľ by sme chceli prijímač skutočne prevádzkovať v aute, tak musíme do prívodov k reproduktorm a napájania zaradiť vstupno-výstupný filter pre potlačenie rušenia, ktoré vzniká v elektrickej sústave auta hlavne v zapaľovaní a regulátorom alternátora, ale aj v komutátorových elektromotoroch. Cievky zaradené do prívodov k reproduktorm majú 16 závitov drôtu o Ø 0,7 mm, navinuté na priemere 3,5 mm a cievka v prívode napájania má 80 závitov drôtu o Ø 0,5 mm, navinutých vo dvoch vrstvach na feritovej tyčinke o Ø 4 mm x 3 cm.

Popisovaný prijímač bol preverený niekoľkomasčasou prevádzkou v aute. Zapojenie umožňuje dosiahnuť veľmi dobré výsledkov a vynaložená námaha sa tak vráti v podobe kvalitného príjmu, lepšieho, než dosahujú bežné komerčné prijímače do auta.

Kvalitný stereofónny prijímač

Posledné popisované zapojenie predstavuje špičkový prijímač pre príjem rozhlasového vysielania v kvalite „Vysoká Vernost“ na VKV. Jeho zapojenie je preto aj primerane komplikované a vyžaduje už značné skúsenosti v konštrukcii zariadení VKV a aj dobré prístrojové výbavu. Ide o superhetové zapojenie: vstupná jednotka je ladená piatimi ladenými obvodmi, na vstupe a medzi vf predzosilňovačom a zmiešavačom je použitá indukčne viazaná pásmová prieplust, vf predzosilňovač je osadený tetródou MOSFET, zmiešavač s oscilátorom je osadený integrovaným obvodom UL1042N (ekv. SO42P); do vf predzosilňovača je zavedené AVC. Mf zosilňovač je štvorstupňový, prvé dva stupne sú tranzistorové, tretí zosilňovač - omedzovač je osadený integrovaným obvodom A220D. Posledný stupeň

tvorí demodulátor prevedený technikou fázového závesu, osadený integrovaným obvodom UL1042N. Za mf zosilňovačom je ďalej zapojený stereofónny dekóder, osadený integrovaným obvodom A290D, na vstupe s filtrom a automatickým prepínaním mono/stereo v závislosti od intenzity vstupného signálu. Na nf výstupu je prijímač vybavený filtrom pre potlačenie pilotného signálu 19 kHz. Prijímač ešte obsahuje obvody ADK pre zlepšenie stálosti naladenia, indikátor sily pola s dešiatimi LED a v nf časti kvalitný stereofónny zosilňovač pre sluchátka.

Popis prijímača

Signál z antény sa privádzá na sekundárne vinutie L1 vstupného ladeného obvodu - primárnu stranu pásmovej priepluste, tvorené cievkou L2 a varikapmi D1, D2. Sekundárnu stranu pásmovej priepluste tvorí druhý ladený obvod, cievka L3 a varikapy D3 a D4. Z odbočky cievky L3 sa potom signál privádzá na vf predzosil-

novač, ten je osadený tetródou MOSFE, tranzistor T1. Jeho pracovný bod určujú rezistory R9 (predpätie G1 / prúd I_{DS}) a R12 a R13 (predpätie G2; $U_{DS} = 12$ V, $U_{G1} = -0,15$ V, $U_{G2} = 4$ V). Rezistor R10 zapojený v kolektore tranzistora T1 zlepšuje stabilitu zapojenia. Zosilnený signál sa z kolektoru ďalej viedie cez kondenzátor C5 na odbočku tretieho ladeného obvodu - primárnu stranu pásmovej priepluste, cievku L4 a varikapy D5, D6. Sekundárnu stranu pásmovej priepluste tvorí štvrtý ladený obvod, cievka L5 a varikapy D7 a D8. Zo sekundárneho vinutia štvrtého ladeného obvodu, cievky L6, sa potom signál privádzá na zmiešavač, ten je osadený symetrickým vyváženým zmiešavačom, integrovaný obvod IO1 - UL1042N. Vf vstupný signál sa privádzá na vývody 7 a 8, oscilátorový obvod je zapojený na vývodoch 10 až 13, na vývodoch 2 a 3 je zapojený prvý mf ladený obvod, cievka L9 a kondenzátor C13. Oscilačný obvod tvorí →

Zopár rád pred koncom

Ked' už budete stavať niektoré z uvedených zapojení, môže sa kľudne stať, že zistíte, že uvedený typ tranzistoru zrovna nemáte po ruke - nevadí. Napríklad tranzistory KF910, KF982 sa sice v niektorých parametroch medzi sebou líšia, ale ich vzájomná zámena v daných zapojeniach až tak zase moc nevadí a na miesto KF907 môžeme použiť typ KF964.


To isté platí aj o tranzistoroch BF506 a BF680. Sú si podobné, ale majú iné púzdra a na ich miestach môžeme použiť aj iné podobné vf typy, napríklad BF479, BF679, BF509, len si potom musíme dávať pozor na iné zapojenie prívodov. Tranzistor BF245 môžeme potom v krajnom prípade nahradíť tranzistorom KS4393. Takéto zámeny použitých typov však budú občas vyžadovať aj zásah do nastavenia pracovného bodu, čo by pre skúsenejších amatérov nemalo byť problém.

Tak isto môžeme nahradíť integrovaný obvod A220D jeho vylepšeným prevedením A223D. Jediné, na čo potom nesmieme zabudnúť je, že obvod A223D má na vývode 12 neregulovaný nf výstup oproti A220D (ten tam má pripojenú Zenerovu diódu a tento vývod je v zapojeniach nevyužitý a preto je uzemnený). Ďalej má A223D na vývode 8 regulovaný nf výstup a preto bude potrebné vývody 4 - zdroj referenčného napäťia - a 5 - vývod pre reguláciu hlasitosti - medzi sebou prepojiť, vývod 3 neuzemňujeme. A takto by sa dalo pokračovať ďalej, v podstate záleží len na dôvtipnosti toho ktorého amatéra - konštruktéra, ako si dané zapojenie upraví podľa svojich potrieb a možností. Súhlasíme totiž s názorom, že púhe kopírovanie bráni tvorivej činnosti a preto sú aj niektoré menej dôležité obvody zapojení prijímačov popísané len veľmi stručne, čo by však nemalo byť prekážkou pri stavbe uvedených zapojení.

Použitá a doporučená literatúra

- [1] Borovička, J.: Prijímače a adaptory pro VKV. SNTL: Praha 1967.
- [2] Donát, K.: Místní a dálkový příjem VKV rozhlasu a televize. Naše vojsko: Praha 1971.
- [3] Kristofovič, G.: Kmitočtové demodulátory. SNTL: Praha 1978.
- [4] Kubíček, J.: Synchrodetekce. AR 3/1972.
- [5] Kristofovič, G.-Kryška, L.: Návrh a konstrukce přijímačů VKV. RK 5/1973.
- [6] Matuška, A.: Integrované obvody ze zemí RVHP - IO z NDR I. AR B6/1980.
- [7] Vítaz, I.: Multiplikatívny zmiešavač s tranzistorom KF910. AR A5/1987.
- [8] Stříž, V.: Integrované obvody zemí RVHP V. AR B2/1988.
- [9] Stříž, V.: Integrované obvody zemí RVHP VI. AR B4/1988.
- [10] Vilhelm, J.: Prijímače do auta. AR B4/1989.
- [11] Borovička, J.: Satelitní stereofonie. AR A12/1990.

Schéma zapojenia kvalitného stereofónneho prijímača VKV

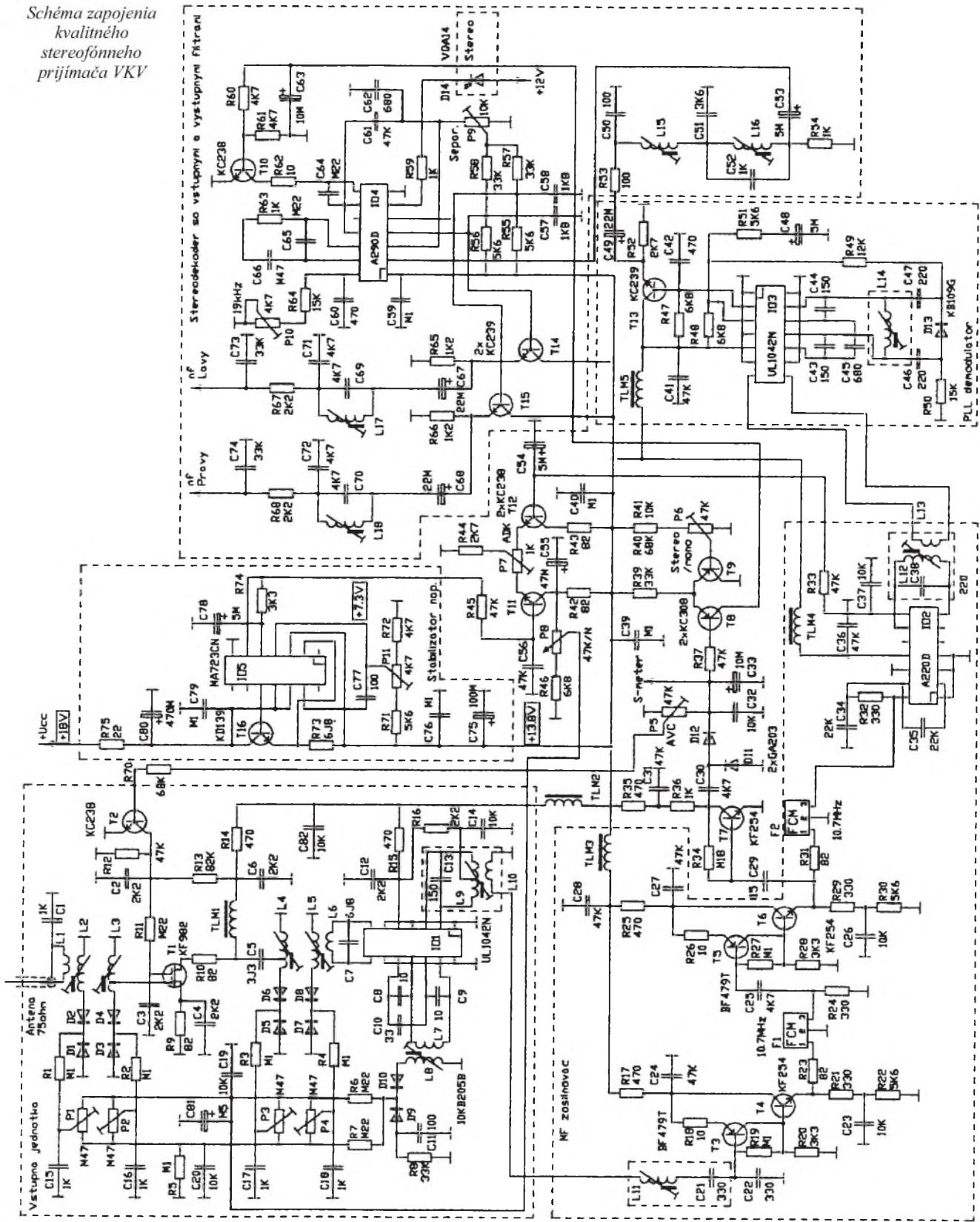

→ cievka L8, varikapy D9, D10 a kondenzátor C11, ten zabezpečuje súbeh oscilátora so vstupnými ladenými obvodmi pri preladovaní. Na vstupe mf zosilňovača je zapojený druhý mf ladený obvod, cievka L11 a kondenzátory C21 a C22, ten spolu s prvým mf ladeným obvodom tvorí pásmový prieplust. Prvý stupeň medzifrekvenčného zosilňovača je osadený dvoma tranzistormi: T3 v zapojení so spoločným emitorom ($U_{CE} = 5,5$ V, $I_C = 2,2$ mA), jeho pracovný bod je daný rezistormi R19 a R20, R18

zlepšuje stabilitu zapojenia, a T4, zapojený ako emitorový sledovač ($U_{CE} = 6$ V, $I_C = 1$ mA) kvôli vhodnému prispôsobeniu ku keramickému filtru F1 (10,7 MHz). Za keramickým filtrom nasleduje druhý stupeň medzifrekvenčného zosilňovača. Ten je prevedený tak isto ako prvý stupeň, je osadený dvoma tranzistormi: T5 v zapojení so spoločným emitorom, jeho pracovný bod je daný R27 a R28, R26 zlepšuje stabilitu zapojenia, a T6, zapojený ako emitorový sledovač. Z výstupu druhého mf

stupňa sa signál viedie do obvodu S-metra a na keramický filter F2. Obvod S-metra je prevedený jednostupňovým zosilňovačom - tranzistor T7 v zapojení so spoločným emitorom ($U_{CE} = 7$ V, $I_C = 4,5$ mA) a na výstupe zapojeným zdvojovačom napätia, diódy D11 a D12 a kondenzátory C30, C32.

Dokončenie popisu zapojení a podklady ke konstrukcii budou uveřejneny v ďalšom čísle Konstruktívnej elektroniky A Radia, ktoré vyjde 2. dubna 1998.

WORD 7.0 - úvod do programu

Mgr. Ivan Kopřívík

Dokončení z Amatérského radia pro
konstruktéry č. 5-6/97

Vložit rejstříky a seznamy

Program je vybaven funkcí, umožňující tvorbu rejstříku nebo obsahu. Je to rozsáhlá problematika, my si ji objasníme na příkladě tvorby obsahu v rozsáhlém uloženém dokumentu *Dlouhý*. Obsah je založen na stylech odstavců. Proto jste vytvářeli dokument, který obsahuje určité styly na větším počtu stránek. Styl odstavce má své jméno. Pro další výklad bude používat názvy stylu odstavců pojmenovaných Kapitola a odst-1, které obsahujete váš dokument.


Základním problémem je výběr hesel textu, určených pro zařazení do obsahu. Když se tento úkol řeší s tužkou v ruce, stačí heslo opsat a napsat k němu číslo stránky. Lze např. zařazovat do obsahu položky podle srovnatelného obsahového významu. Tak se získává jedna položka obsahu za druhou.

Uživatel v programu Word má ovšem situaci usnadněnou. Položky, které patří do obsahu, mají již přidělen společný identifikační znak, styl odstavce. Jinak řečeno, podmínu vybrat odstavce zvoleného stylu splňují ta hesla textu, kterým je přidělen tento styl.

Vyberete-li odstavce stylu Kapitola a odst-1, bude obsah tvořen hesly, jimž jsou přidělena tato jména stylů. Název stylu je tedy výběrovým kritériem. Číslo strany již program připojí sám.

Dialogový panel je tvořen několika sekciemi. Nastavením jejich parametrů budeme definovat tvorbu obsahu.

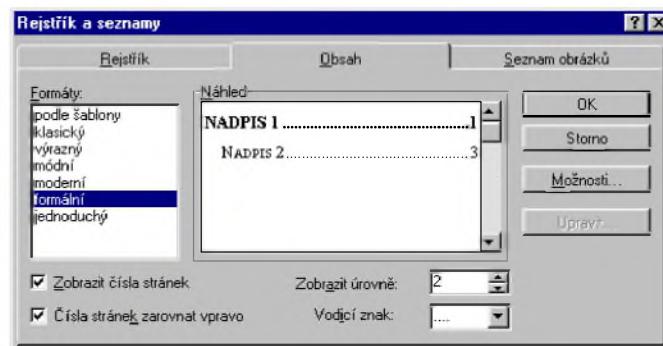1. Sekce formáty: V této sekci máte předdefinované formáty obsahu, tzn. jejich grafickou úpravu.
2. V sekci Náhled vidíte, že zvolený formát bude tvořen styly dvou úrovní. Řádek mezi textem hesla a číslem stránky je vytěkovaný. Můžete pochopitelně zvolit ve výběru zcela jiné grafické provedení.
3. Počet úrovní, v nichž budou hesla vybírána, nastavíte v sekci **Zobrazit úrovně**.
4. Seznam **Vodicí znak** otevřete a můžete vybrat výplň mezi textem a číslem řádku.
5. Zatržítka **Zobrazit čísla stránek** a **Čísla stránek zarovnat vpravo** jsou podstatná pro uvažovaný formát obsahu.



Zatím nemáme definováno, jaké odstavce budou obsah tvořit. Přesněji řečeno, které styly budou podprogramem do obsahu vybírány. V náhledu je v první úrovni obsahu uveden styl Nadpis 1 a ve druhé je nastaven styl Nadpis 2. A tuto obecnou nabídku musí uživatel nahradit konkrétními názvy stylů odstavců, které chce do obsahu zahrnout. To nám umožní další dialogový panel, který se zobrazí po stisknutí tlačítka **Možnosti...**.

V sekci **Styly** jsou k dispozici u parametrů, které odpovídají nastavení v předcházejícím panelu (obsah je tvořen odstavci zpracovanými ve stylu Nadpis 1 a Nadpis 2), zatržítka. Výběr stylů zrušte vymazáním čísel a pak můžete čísla úrovně přiřadit svým stylům.

Potvrzením nastavených stylů tlačítkem OK se vrátíte do předcházejícího panelu. Zde již uvidíte v sekci Náhled

zobrazen Formát obsahu s položkami Kapitola a odst-1, které jsou nastaveny. I v tomto okamžiku je možno ještě změnit Formát obsahu. Tlačítkem OK potvrďte jeho vytvoření.

Cvičení 21

- Otevřete dokument *Dlouhý*.
 - ⇒ Dokument by měl být minimálně 3 strany dlouhý.
 - ⇒ Musí obsahovat jeden krátký odstavec označený stylem Kapitola.
 - ⇒ Musí obsahovat krátké odstavce, označené stejným stylem odst-1.
- Otevřete dialogový panel. Rejstříky a seznamy.
- V sekci formát vyberte **formální**.
- V sekci Zobrazit úrovně nastavte 2.
- Zatrhněte **Zobrazit čísla stránek** a **Čísla stránek zarovnat vpravo**.
- Vodící znak nastavte na tečky.
- Stiskněte tlačítko **Možnosti...**
- Klepněte do políčka vedle stylu Kapitola a napište číslo úrovně 1.
- Klepněte do políčka vedle stylu odst-1 a napište číslo úrovně 2.
- Nastavení potvrďte tlačítkem OK.
- V panelu Rejstříky a seznamy stiskněte OK.

Tento výsledek je obsahem části studijního materiálu

Nabídka	Vložit	1
Zalomení		1
Čísla stránek		1
Náhled		1
Datum a čas		2
Symbol		2
Vložit rejstříky a seznamy		4

Úprava formátu obsahu

Před potvrzením nastavených parametrů v panelu Rejstříky a seznamy stiskněte tlačítko Upravit... Zobrazený dialogový panel umožní nastavit formáty Písma, Odstavců apod.


Stiskněte tlačítko Upravit...

V panelu Styl si prohlédněte parametry obsahu.

Stiskněte tlačítko Upravit...

V dialogovém panelu Klepnutím na tlačítko Formát... obdržíte v nabídce již známé volby pro další výběr.

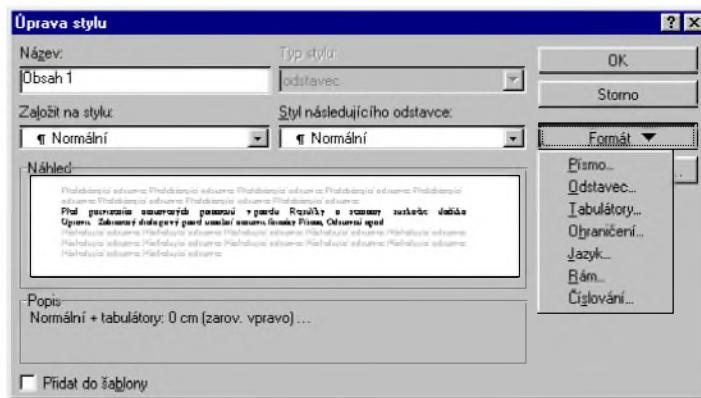Panel ilustruje vzájemnou provázanost obslužných prvků v programu.



Soubor

Vkládání souborů umožňuje vložit zvolený soubor do rozpracovaného dokumentu. Při vkládání textových souborů, zpracovaných v programu Word *.doc, je vložení zcela bez problému. Jde v podstatě o spojení dvou dokumentů. Zcela volně lze do dokumentů zpracovávaných v programu Word vkládat soubory zpracované v programu Microsoft Excel. Volbou příkazu Soubor z nabídky Vložit se otevře dialogový panel Vložit soubor, který se od panelu Otevřít liší jen názvem. Obsah panelu je stejný, vybraný soubor se do otevřeného dokumentu vloží na pozici kurzu.


Konverze

Vkládané soubory, zpracované v jiných programech, než kterými disponuje Windows 95 (a všechny předcházející verze) se před vložením konvertuji. Konverze je zcela běžnou operaci např. při vkládání souborů, zpracovaných v programu T602. Ten donedávna představoval nejrozšířenější program a je v něm vytvořeno velké množství souborů. Jsou to soubory typu *.txt.

Při vkládání souboru *.txt se zobrazí dialogový panel, umožňující konverzi souboru. V panelu zvolíte vhodný převaděč. V originální verzi programu Word 7.0 není konverze z T602 automatickou součástí. Je však volně dostupná a snadno se instaluje.

V panelu Převést soubor zvolte dokument Text602. Potvrzením výběru se zobrazí další panel Nastavení filtru T602, který umožňuje převést text i s českými znaky.

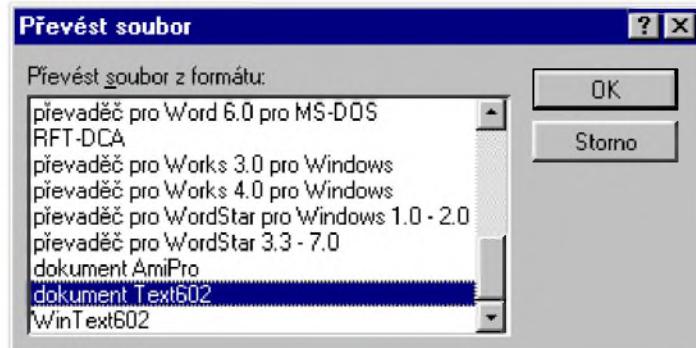I přes tato opatření se může formát původního textu deformovat. Především se mohou zapsat do formátu odstavce mezery, odstavce mohou začínat písmenem, posunutým na druhou pozici v řádku, apod. Ukázka takto převedeného souboru je na obrázku. Vidíte posunuté začátky odstavců, mezery mezi odstavci. Tyto chyby, které v původním textu nebyly, lze snadno odstranit.



Upřímné uhrady prokázaných zprostředkovatelských služeb:

I. Mandant vystaví mandantovi fakturu splatnou podle platných předpisů.

II. Mandant se zavazuje ji vkládat do 14 dnů od obdržení smluvné částky za reklamu.

Tato smlouva je vypořádána jednou stranou pouze písemně a to 7 dní před datem objednaného zveřejnění reklamy.

Na této smlouvě se dají doložit obě strany a stvrzují jejich plnost podpisem odpovědných statutárních zástupců.

Kopie formátu



Název přesně vystihuje funkci, zajistí kopii formátu označeného slova nebo odstavce, tzn. Formát písma a odstavce. Funkci je možno spustit pouze tlačítkem v sadě grafických tlačítek Formát.

Odstavec, jehož formát chcete kopírovat, umístěte do odstavce kurzor, nebo jej označte. Pak stiskněte tlačítko Kopírovat formát. Funkce je velmi praktická, proto ji budeme věnovat samostatné cvičení.

Cvičení 22


- Otevřete dokument Dlouhý. Ten nám poskytne dostatek odstavců různých formátů, které můžeme kopírovat.
- Dokument uložte pod novým jménem Formát-K do své složky.
- Vyberte slovo, které má odlišný formát písma a umístěte do slova kurzor.
- Stiskněte tlačítko Kopírovat formát.
- Kurzor změnit tvar na štětec (podobně jako je na grafickém tlačítku).
- Tímto štětcem „přemalujte“ slovo, na něž chcete formát přenést.
- Podobně vyberte výrazný odstavec.
- Stiskněte tlačítko Kopírovat formát.
- Tímto štětcem „přemalujte“ odstavec, na něž chcete formát přenést.
- Vyzkoušejte možnosti, které příkaz Kopírovat formát umožňuje přenášet.
- Dokument uložte.

Rám

Tato funkce umožňuje vložit do kteréhokoliv místa v dokumentu rámeček, který se chová jako samostatný objekt. Do rámu je možno vkládat text, obrázek, rámeček je zcela pohyblivý. Jeho chování ukážeme na několika příkladech.

Vytvoření rámečku

V nabídce Vložit je volba Rám výkonným příkazem. Po jeho potvrzení změní kurzor svůj tvar na drobný křížek, kterým můžete volně přejíždět po ploše dokumentu. Vytvoření rámečku je jednoduché. Umístěte křížek na jeden roh požadovaného rámečku, stiskněte levé tlačítko myši a při stisknutém tlačítce rámeček „natáhněte“. Práci ukončíte puštěním tlačítka myši. Klepnutím na rámeček se objeví kotevní body, které umožňují změnu velikosti rámečku a jeho přesun.

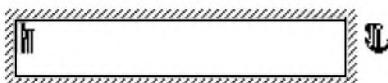

Rámeček s textem

V rámečku bliká textový kurzor. Do rámečku je možno psát text. I pro text napsaný v rámečku platí běžná pravidla pro práci s textem. I tento rámeček je možno po označení přesouvat, kopírovat.

Text v rámečku lze běžně formátovat

Text v rámečku lze běžně formátovat

Ohraničení rámečku

Rámeček je ohraničen znázorněným způsobem; pokud je aktivní, lze do rámečku psát. Po klepnutí mimo rámeček lze psát např. do dalšího textu. Pak text vypadá jako na obrázku. Ohraničení lze nastavit, změnit nebo zrušit nastavením parametrů z funkce Ohraničení a stínování. Pokud se rámeček zobrazuje již ohraničen, je možno jej odstranit.

Text v rámečku lze ohraničit, stínovat

Text v rámečku lze ohraničit, stínovat

Rámeček s obrázkem

Do rámečku lze vložit obrázek. Tako vložený obrázek lze s rámečkem volně přesouvat, zvětšovat a provádět s ním všechny běžné činnosti. Obrázky v této příručce jsou vkládány do rámečků, právě pro pozdější snadnou manipulaci s vloženým objektem.



Vkládání rámečku do textu

V další ukázce možnosti práce s rámečkem využijete textu jen jako prostředí. Textovou zprávu doplníme vloženými rámečky s různým obsahem. K vysvětlení problematiky a zvládnutí techniky budeme pracovat samostatně.

- Otevřete libovolný textový dokument.
- Dokument upravte tak, aby obsahoval nejméně čtyři odstavce po pěti řádkách.
- Otevřete nabídku Vložit.
- Klepněte na příkaz Rám.

Na pracovní ploše by neměly být programy umístěny. Důvod je velmi prostý. Program je prezentován ikonou. Odstranění ikony z pracovní plochy je velmi jednoduché. Stačí ikonu přetáhnout přes ikonu Koš a programový soubor je odstraněn. V konfiguraci Koše může být zatržena volba "Nepřesouvat soubory do Koše". Mazat hned po odstranění. „V tom případě je soubor smazán definitivně. I programové soubory mají ve svém kontextovém menu položku Vlastnosti. Její obsah se liší podle typu programového souboru.

Do prostoru odstavce natáhněte rámeček. Všimněte si, že text před rámečkem ustupuje, text rámeček „obtíká“.

Otevřete nabídku Formát. Pokud je rám označen, je aktivní příkaz Rám... Otevírá se dialogový panel. Parametry tohoto panelu umožňují nastavit rozměry rámu, odstranění rámu a hlavně obtékání textu.

Nastavení v dialogovém panelu odpovídá obrázku textu, obtékajícího rámeček. Tomu také odpovídá nastavení parametrů v panelu. Velkoplošné tlačítko okolo v sekci Obtékání textu je zapnuto. Stiskněte-li tlačítko žádné, bude rám izolován od textu.

Na pracovní ploše by neměly být programy umístěny. Důvod je velmi prostý. Program je prezentován ikonou. Odstranění ikony z pracovní plochy je velmi

Text rámeček neobtíká

jednoduché. Stačí ikonu přetáhnout přes ikonu Koš a programový soubor je odstraněn. V konfiguraci Koše může být zatržena volba "Nepřesouvat soubory do Koše". Mazat hned po odstranění. „V tom případě je soubor smazán definitivně.


Rámeček je samostatný objekt - odstavec. Proto je možno nastavit parametry v dialogovém panelu odstavec.

Obrázek

Obrázek je další součástí dokumentu. Můžete jej vkládat jednak do rámečku a pak má chování rámečku (včetně jeho možnosti pohybu (nebo jako symbol na pozici kurzoru v textu)). Do tohoto odstavce vložíme obrázek ze složky Clipart, která je vnořená do složky MSOffice. Polohu obrázku můžete určovat pomocí parametrů dialogového panelu odstavec.



Vzhledem k větší a pohodlnější manipulaci je vhodnější obrázek vkládat do rámu. I tento obrázek je možno kopírovat, chránit, lze na něj kopírovat formát apod.

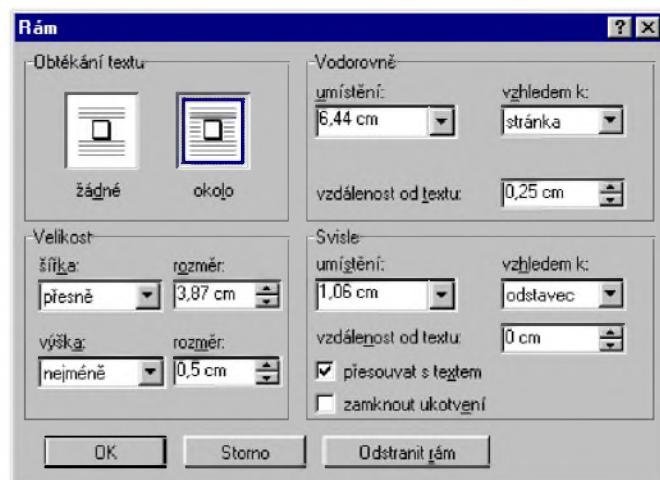

Cvičení 23

- Otevřete Nový textový dokument.
- Uložte jej pod jménem Obrázek-1.
- V nabídce Vložit vyberte příkaz Obrázek... Zobrazený panel má všechny parametry dialogového panelu Otevřít.
- V panelu nastavte složku MSOffice (bývá uložena na disku C).
- Otevřete složku Clipart.
- Ve výběru zvolte Delitko1. Ve vedlejší sekci uvidíte vybraný obrázek.
- Výběr potvrďte.
- Na obrázek, který se zobrazil v místě pozice, klepněte. Obrázek se označí rámečkem a kotevními body.
- Zobrazte dialogový panel Formát-odstavec.
- V sekci mezery nastavte 12.
- V sekci odsazení zleva nastavte 5 cm.
- Nastavení potvrďte.
- Znovu označte obrázek.
- V dialogovém panelu Ohraničení a stíny zvolte čáru 1,5 bodu. Zvolte ohraničení okolo.
- Výsledek máte na obrázku v textu.
- Zvolte si sami obrázek a vložte jej do rámu i jako symbol.


Objekt

Možnosti vkládání objektů jsme naznačili vložením objektu Microsoft Graf 5.0. Další objekty, které se k vložení nabízejí, mají opět specifické požadavky na obsluhu.

Zajímavou funkcí je např. Microsoft 2.1. Je to editor rovnic, umožňující psaní složitých matematických vzorců.

Databáze

Výběr databáze, vytvořené například pro Hromadnou korespondenci, je možno přenést do dokumentu Word pomocí vložení Databáze. Výběrem tohoto příkazu otevřete dialogový panel, který umožňuje otevřít databázi, ať již byla vytvořena v prostředí Wordu nebo jiné aplikace. Příkazem Načíst data otevřete panel, který má opět stejnou funkci i prvky jako panel Otevřít. V tomto panelu můžete najít složku, v níž je databázový soubor uložen. Příkazem Otevřít se zobrazí další dialog. Volbou jednotlivých tlačítek přicházíte k jednotlivým úkonům v „Hromadné korespondenci“ (součást programu WORD 7.0).

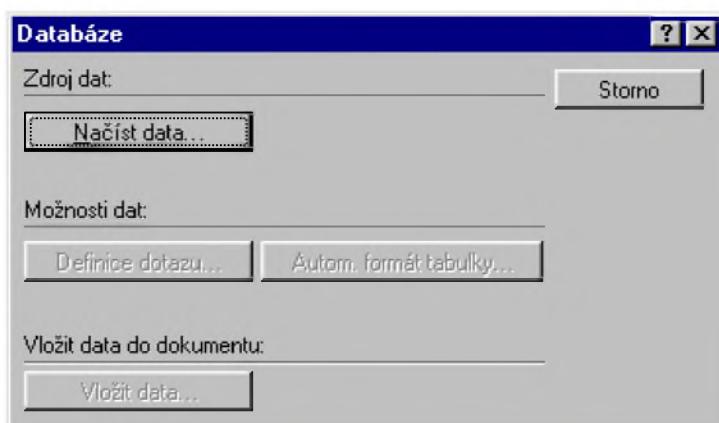


Ostatní funkce

V programu je ještě mnoho funkcí, které mají zajímavé poslání. Není možné uvádět všechno, ale zvládnutí tohoto textu by čtenáři mělo usnadnit další problémy v programu objevovat a řešit samostatně.

Najít

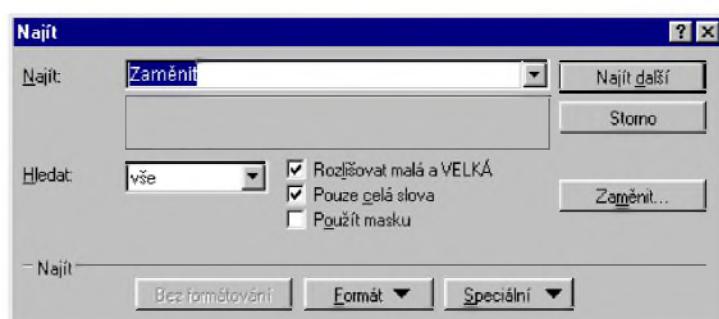Dialogový panel je dostupný v nabídce Úpravy. Má samostatnou funkci, která s úpravami textu přímo nesouvisí, a proto ji podobně jako další uvádíme samostatně.



Do textového pole sekce **Najít** napíšete nebo vyberete výraz, který chcete v dokumentu najít. V našem případě jsme požadavek zatržitky specifikovali tak, aby vyhledával pouze slova napsaná přesně tak, jak je zadán požadavek. Vynechá změnit, nebo nezaměnitelné. Pokud zatržení zrušíte, bude vyhledávat i tato slova. Tlačítka otevírají další výběry. Seznam Speciální umožní vybrat i znaky. Tlačítka Zaměnit otevře další důležitý panel.

Cvičení 24

Najít


- Otevřete libovolný dokument, ve kterém je delší text.
- Vyberte slovo, které zadáte v textu hledat.
- Zobrazte dialogový panel **Najít**.
- Zadejte hledané slovo. Specifikujte podmínky. Stiskněte tlačítko **Najít další**.
- Zvolte jiné slovo a jiné podmínky.

Zaměnit

- Zobrazte dialogový panel **Zaměnit**.
- Zadejte stejnou, nebo podobnou záměnu jako je obrázek.
- Stiskněte tlačítko **Najít další**. Po nalezení výrazu stiskněte tlačítko zaměnit.
- Podle tohoto návodu si práci zopakujte podle obsahu otevřeného dokumentu.

Zaměnit

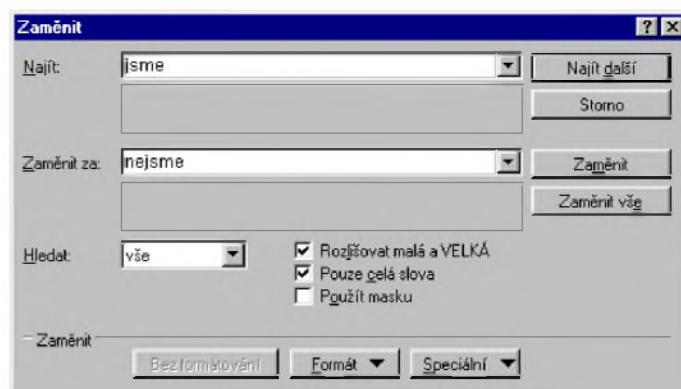Dialogový panel je určen např. k záměně jednoho slova druhým. Potvrzením zadání definovaného v panelu dojde k záměně slov např. v celém dokumentu.



Úpravy nakresleného objektu

Vložený objekt lze dále upravovat. K tomuto účelu se v nabídce Formát nabízí dialogový panel **Nakreslený objekt**. Obrázek. Prvky obsažené v tomto panelu slouží ke grafické úpravě označeného objektu. Tím pro vaše pokusy může být libovolný vložený obrázek.

Nabídka Nástroje

V této nabídce je řada funkcí, které je možno skutečně označit za nástroje. Některé funkce již známe.


Jazyk

Volba jazyka pro další navazující funkce (jako je např. kontrola pravopisu) je pravořadá. K uvedení češtiny jako uživatelského jazyka budete muset zřejmě sáhnout tehdy, když otevřete dokument, zpracovaný v některé z nižších verzí programu Word.

Podle zvoleného jazyka bude probíhat kontrola pravopisu.



Pravopis

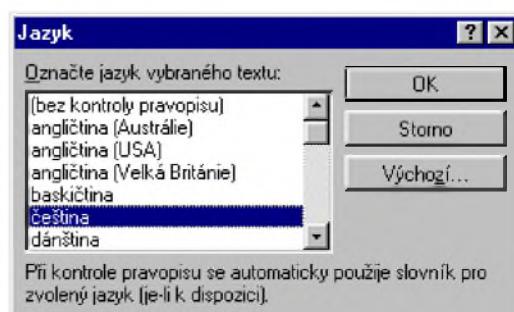V dialogovém panelu se zobrazí slovo, které je pro slovník výrazu neznámé. Pokud je napsáno chybně, nebo je pro slovník cizí, ale podobné slovo ve slovníku je, nabízí program dva způsoby pokračování. Zaměnit způsobí náhradu označeného slova v textu slovem vybraným v nabídce. Přeskočit způsobí, že hlášení je ignorováno.



Počet slov

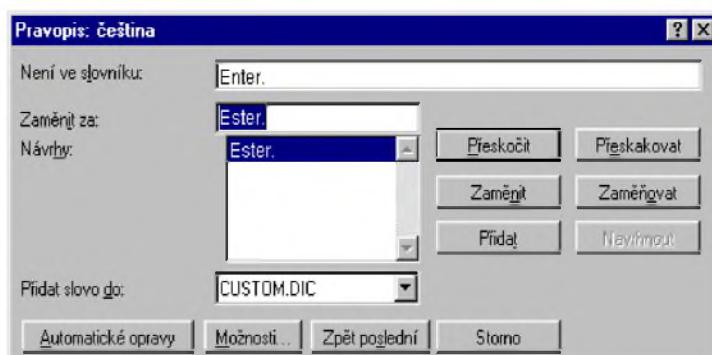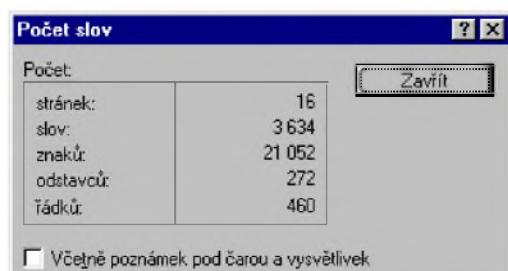To je statistická funkce, která se vztahuje vždy k otevřenému dokumentu.



Automatické opravy


Tento panel je obsahově a funkčně vázán na kartu **Pravopis** dialogového panelu **Možnosti**. Zde se nastavují parametry pro automatickou kontrolu pravopisu.

Obálky a štítky

Postupně zobrazeny dialogové panely, umožňující nastavit parametry pro tisk obálek a štítku. Tato problematika je přímo spojena s databází adresártů.

Možnosti

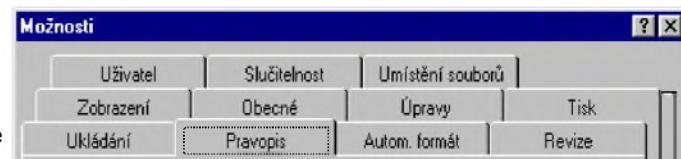Volba tohoto příkazu zobrazí rozsáhlý dialogový panel, který je tvořen 11 kartami, označených záložkami. Některým z těchto karet jsme již věnovali pozornost. Pro ostatní platí v podstatě stejná technika nastavení parametrů. Uvedeme obrázkem názvy karet. Tak získáte přehled, čemuž je dialogový panel věnován.



Tisk

V nabídce Soubor je jedna sekce věnována tiskové problematice. My se můžeme v podstatě jen s problematikou tisku seznámit teoreticky. Konkrétní návod, jak pracovat s vaší tiskárnou, vyřešit tento text nemůže. Nainstalujete-li však tiskárnu podle návodu ve Windows 95, je reálné, že bude vše pracovat k vaší spokojenosti. Tato opatrná slova volím proto, že skutečně nelze zvažovat možné situace, které mohou nastat. Sekce obsahuje tři příkazy. Každý z nich otevírá dialogový panel.



Vzhled stránky

1. Karta okraje


Karta vzhled stránky umožňuje nastavit levý, pravý, horní a dolní okraj stránky. Nastavení okrajů můžete zadat číselně z klávesnice, nebo volbou pomocí číselníkových polí.

Další sekce umožňuje nastavit polohu Záhlaví a zápatí od hrany papíru. Tato pozice a dolní okraj může být nastavena tak nevhodně, že se nemohou zobrazovat čísla stránek. V tom případě je nutno parametry upravit.

Program bude reagovat přestránkováním dokumentu. Zatržítka *Zrcadlo okraje* vyvolá změnu v názvech okrajů. Názvy okrajů vlevo a vpravo dojde se nahradit pojmy *vnitřní* a *vnější*. Nastavení tak odpovídá vložení listu do vazby.



2. Karta Velikost papíru

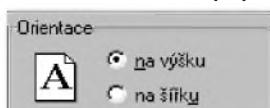

Parametry papíru se nastaví výběrem ze seznamu. Významná je v této kartě volba orientace stránky. Její nastavení je klíčové nejen pro tisk, ale i vlastní formátování textu. Stránka orientovaná na šířku se bude prezentovat svými rozdíly i na pracovní ploše dokumentu.

Náhled

O nastavení počtu stránek jsme se již zmínili. Náhled je pomocná funkce, umožňující kontrolovat vzhled dokumentu, rozložení textu na stránky, čísla stránek apod. Rovněž můžete kontrolovat okraje stránek.

Tisk


V tomto panelu komunikujete s tiskárnou, můžete volit dostupné tiskárny, nastavit parametry tisku. Panel je rozdělen do dvou velkých sekcí.

Sekce tiskárna

Umožňuje vybrat tiskárnu ze seznamu. Současně se zobrazí bližší údaje o tiskárně. Tlačítko *Vlastnosti...* otevří další dialogový panel se dvěma záložkami.

Sekce papír umožňuje nastavit velikost papíru, obálku pro tisk a orientaci papíru pro tiskárnu.

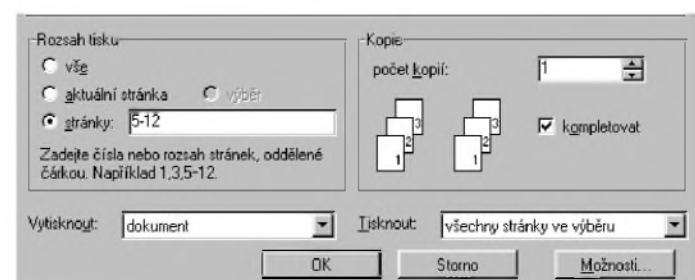Sekce Grafika umožňuje nastavit technické parametry tisku.



Sekce rozsah tisku a počet kopií

Obrázek ukazuje výběr stránek určených pro tisk. Formát zadání vybraných stránek je předepsán v panelu. Výběr nastavíte klepnutím na tlačítko *stránky*. Tím vnesete to textového pole kurzor a můžete zapsat formát. Ve druhé části *Kopie* nastavíte v poli počet kopií.

Kreslení

Kreslení je další podprogram, pracující v prostředí programu Word. Je určen k vytváření doprovodných grafických prvků, čar obdélníků apod. Obsluha je umožněna sadou grafických tlačítek *Kreslení*. Sadu můžete zobrazit z dialogového panelu *Panely nástrojů* nabídky *Vložit*. V zobrazené sadě grafických tlačítek formát je rovněž tlačítko *Kreslení*. Jeho stisknutím se rovněž zobrazí sada tlačítek *Kreslení*. Stručně si jeho některé prvky představíme.

Nástroje

Sada grafických tlačítek se většinou zobrazí jako plovoucí panel. Můžete měnit jeho rozměry a umístění. Pokud je zapnuta funkce *Zobrazovat názvy* v panelu nástrojů, pak se ikony představí svou funkcí.




Tlačítka rozdělíme do skupin, podle jejich určení:

- 1-7. Objekty čárové grafiky Čára, Obdélník, Elipsa, Oblouk mají společný způsob použití. Stisknete příslušné tlačítko, přenesete kurzor na kreslicí plochu, stisknete levé tlačítko myši a natáhněte tvar. Pak pustíte tlačítko myši. Při stisknuté klávesě Shift kreslите pravoúhlé tvary (nebo pod stanovenými úhly). Při stisknuté klávesě Ctrl kreslите obrazce od středu.
8. Objekt označíte klepnutím na kresbu. Kolem ní se objeví kotevní body.
9. Kresba nepravidelného obrazce. Vyberete nástroj, klepnete na první bod kresby, pak na další. Pokud kresbu uzavřete, vzniká mnohoúhelník.
10. Textový rámeček umožňuje natáhnout obdélníček, ve kterém bliká textový kurzor, umožňující zápis textu.
11. Označený objekt se upraví pomocí příkazů dialogového panelu *Nakreslený objekt Nabídky Formát*.
12. Popisek je dalším textovým nástrojem. Umožňuje vytvořit textový rámeček, který je čarou spojen s objektem, k němuž se popisek vztahuje.

Cvičení 25


Navštívenka

- Ukažeme si, jak lze vytvořit navštívenky. Budeme volit jednoduchou formu. Vy si můžete zpracovat skutečnou navštívenku uvedeným způsobem, pak ji na rozdíl listu papíru okopírovat a vytisknout.
- Podle údajů na pravítku natáhněte textový rámeček o rozměrech 9 x 5 cm.
- Pokud rámeček nemá kolem sebe čáru otevřete nabídku Formát a zvolte *Nakreslený objekt*. Na kartě Čára stiskněte vypínač vlastní.
- Do rámečku vložte další rámeček, do něhož napišete své jméno. Text v rámečku zarovnejte na střed.
- Vložte další rámeček, do něhož vepíšete své bydliště.
- Před pořízením kopie zvolte pro vnitřní rámečky v dialogovém panelu Nakreslený objekt v kartě Čára žádná.
- Dalším úkolem je současné označení všech objektů. To provedete tak, že označíte první (na obrázku), pak stisknete Shift a k tomu postupně klepněte na další objekty.

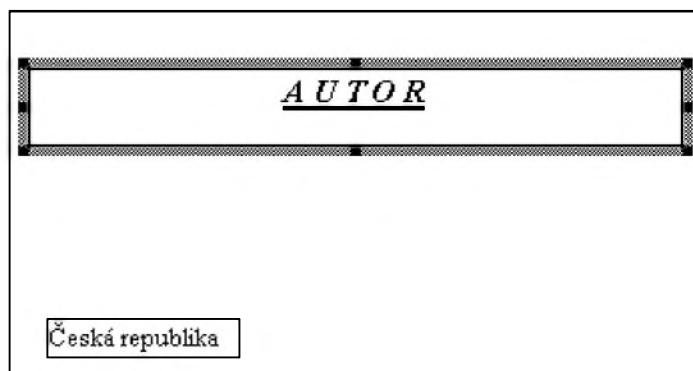

Popisek

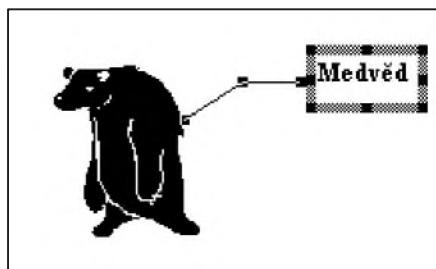- Vyberte nástroj *Popisek*.
- Klepněte na objekt, k němuž se popisek váže a natáhněte jej do požadovaného místa.
- Do textového pole zapište text.
- Upravte formát popisku.



Hromadná korespondence

Tuto funkci programu Word ocení zejména ti z vás, kteří rozesilají různým adresátům dopis stejného textu. Přesněji textu, v němž se obměňuje například adresa, oslovení. Řešením úkolu spočívá jednak ve vytvoření běžného dopisu a jednak ve vytvoření seznamu adres - databázi adres. Jakmile budete mít tyto soubory k dispozici, můžete přistoupit k vytváření dokumentů hromadné korespondence. Činnost lze rozdělit do jednotlivých kroků.

Dopis

Údaje, které chcete obměňovat, musí mít přímou souvislost s údaji v databázi. Konkrétní ukázku budete zpracovávat ve cvičení. Dokument uložte do příslušného adresáře. Všechny ostatní kroky jsou vázány k tomuto dopisu. Pro ilustraci uvádíme příklad dokumentu hromadné korespondence. Položky (to je nový pojem, používaný v databázi) určené k aktualizaci jsou psány kurzívou.

Tatra a.s.
Jiří Konopásek
Vodní 444
Kopřivnice
742 21


Vážený pane Konopásku,
funkce hromadná korespondence programu Word 7.0 je přesně to, co ve vaši kanceláři chybělo. Zvládnutím techniky tvorby dokumentu hromadné korespondence vám ušetří hodně času. Ten jste ve vaši kanceláři zatím věnovali nudnému opisování stejného textu. Nyní dopis napišete jen jednou a všechny údaje, které chcete aktualizovat podle konkrétních zákazníků, provede program sám podle databáze jejich adres.

Autor

Po vytvoření tohoto dopisu můžete přistoupit k dalšímu kroku. V nabídce Nástroje zvolením příkazu Hromadná korespondence otevřete Pomocník hromadné korespondence. Ten je rozdělen do tří sekcí. Tyto sekce se budou aktivovat postupně. Obrázek ukazuje aktivní první krok a nepřístupnou druhou sekci.



Otevření seznamu Vytvořit umožňuje zvolit pokračování. My chceme vytvořit formulárový dopis. Proto zvolíme další dialog Formulářové dopisy...

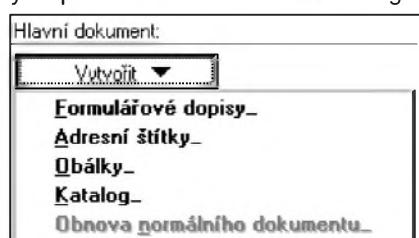Chceme pracovat s naším dopisem, proto volíme pokračování tlačítkem Aktivní okno.



Tímto krokem se dostáváme k dalšímu kroku a to je tvorba dat.

Databáze

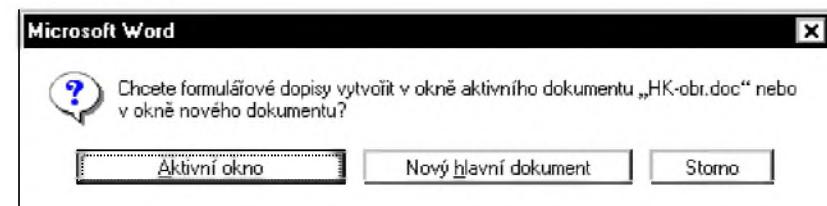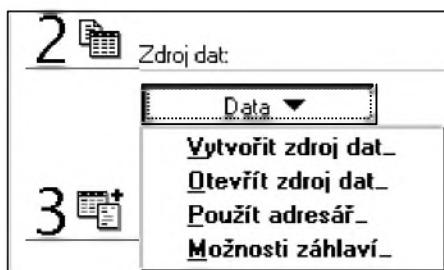

V otevřeném seznamu musíme zvolit Vytvořit zdroj dat. Tím rozvineme sérii dalších dialogových panelů. Příkaz Otevřít zdroj dat... můžete použít k vyhledání již uloženého datového souboru. Tento příkaz vám představíme později, až budeme mít vytvořenou databázi.

Vytvořit zdroj dat

Dialogový panel vyžaduje pozornost. Především databázové soubory mají specifickou terminologii, s níž se budete muset alespoň částečně seznámit.

Data, která mají stejný charakter (např. Příjmení) se nazývají Pole položek a jsou seřazena pod sebou. Záhlaví tohoto pole se označuje jako Název položky. V řádku jsou seřazeny položky různých polí a tvoří soubor informací např. o jednom zákazníkovi. Další věta databázového souboru tvoří další řádek a týká se dalšího zákazníka.


Pro přehledné uspořádání položek jedné věty se vytvářejí formuláře. V našem případě si vytvoříte formulář pro vložení položek o zákazníkovi a pro prohlížení záznamů.



Tento dialogový panel má v seznamu běžné názvy položek pro naši databázi adres. Práce s úpravou seznamu má jednu zvláštnost. Názvy položek se ze seznamu odstraňují! Tlačítka Přesun umožňují přesun mezi názvy. Tlačítko Odstranit položku odstraní ze seznamu vybranou položku. Novou položku, která dosud v seznamu nebyla, lze do seznamu vložit tak, že její název vypíšete do políčka Název položky. Pak stiskněte tlačítko Přidat položku. Touto technikou ponecháte v seznamu jen požadované názvy položek.


Vytvoření formuláře

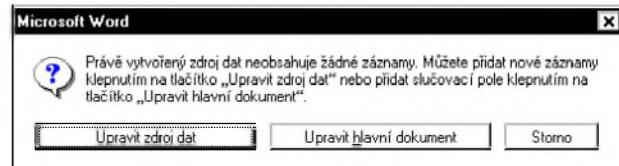Jestliže jste vybrali názvy položek pro vaši databázi, pak je potvrďte tlačítkem OK. Tím se dostáváte k dalšímu úkolu - k uložení zatím ještě prázdného datového souboru. Zapišete jeho jméno a potvrďte.




V dalším kroku použijete panel s tlačítky a protože chcete datový soubor plnit, stiskněte tlačítko Upravit zdroj dat. Zobrazí se formulář pro vkládání dat.

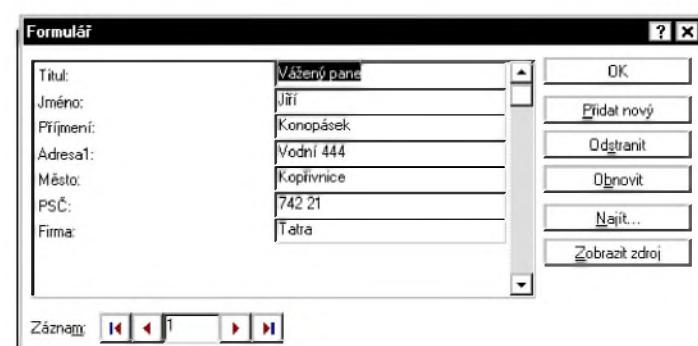Tento panel je pro vkládání dat, která prostě jen zapišete do jednotlivých polí, velmi pohodlný. Při vyplňování jednotlivých polí musíte přenášet textový kurzor do prázdných polí nejlépe pomocí myši. Použití klávesy ENTER znamená přechod k dalšímu záznamu.



- * Tlačítko Přidat Nový umožňuje uložit vyplněný formulář za prázdný. Přitom se počítačem záznamu posune o jednotku.
- * Tlačítko Odstranit odstraňuje z datové tabulky nastavený záznam.
- * Tlačítko Obnovit umožní vrátit odstraněný záznam do datové tabulky.
- * Počítač záznamů umožňuje prohlížet databázi. Obě krajní šipky znamenají přechod na první (vlevo) nebo poslední (vpravo) záznam.
- * Tlačítko Najít ... Zobrazený dialogový panel umožňuje najít záznam podle textu zadávaného v poli. Text bude hledán v položce, jejíž název je nastaven v poli Položka. Po vypsání textu je aktivní tlačítko Najít první, popř. Najít další, které umožní pokračovat v hledání záznamů podle stejného zadávaného kritéria.
- * Tlačítko Zobrazit zdroj. Zdrojem dat pro formulář se rozumí datová tabulka. Současně s touto tabulkou se zobrazí plovoucí panel grafických tlačítek, plovoucí proto, že nemá přesně určené místo, můžete jej přemisťovat a měnit jeho tvar (potažením za některou z jeho hranič).

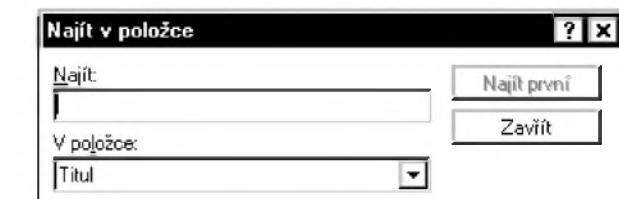


- * Grafická tlačítka se představí, jakmile na ně ukážete ukazovátkem kurzoru.
- * Tlačítka Zavřít tento panel zavírá a vrací jej zpět.

Slučování

Jakmile vytvoříte databázi a potvrďte její sestavu tlačítkem OK, zobrazí se panel, umožňující vložit prvky sloučení. To znamená, že konkrétní položky uvedené ve formulářovém dopisu musíme nahradit obecným názvem jednotlivých polí.

Technika jejich vkládání je ukázána ve cvičení. Dopis pak dostane nový tvar, kde nebude konkrétní adresa, ale adresa sestavená z obecných názvů jednotlivých částí adresy. Náhradu vidíte na vedlejších obrázcích.

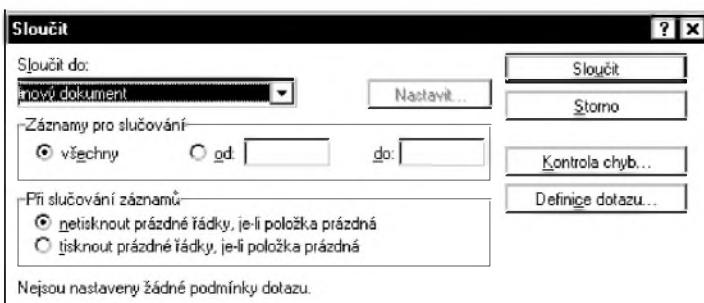Posledním krokem se zase musíme vrátit do panelu hromadné korespondence a potvrdit Sloučit v poslední třetí sekci. Je toho možné dosáhnout pochopitelně i pomocí grafického tlačítka. Po potvrzení se zobrazí zatím pro nás záverečný dialogový panel. Stiskem tlačítka Sloučit vytvoříte sadu obsahově stejných dopisů, adresovaných rozdílným adresátům.



„Firma“
„Jméno“ «Příjmení»
„Adresa“
„Město“
„PSČ“
„Titul“ «Příjmení»


„Tatra a.s.“
„Jiří Konopásek“
„Vodní 444“
„Kopřivnice“
„742 21“
„Vážený pane Konopásek,“

Dotazy

Pod tímto pojmem rozumíme výběr adres z celé databáze podle kriterií, která si zadáme. Řešíme tak problém, abychom nevytvářeli dopisy pro všechny zákazníky naší databáze, ale jen pro ty, kterým je tento text určen. Zatím jsme tuto možnost neřešili a otevírá nám ji tlačítko definice dotazu.

Pojem dotazu je zde použit ve smyslu třídění nebo filtrování dat. V naší databázi budou adresy firem ze stejného města. A právě těmto firmám chceme zaslat stejný dopis. Musíme tedy dosáhnout toho, že „filtr“ zadrží adresy firem z jiných měst a ke sloučení propustí jen adresy, které budou mít v položce Město uvedenu stejnou hodnotu. A právě tuto funkci plní Definice dotazu.

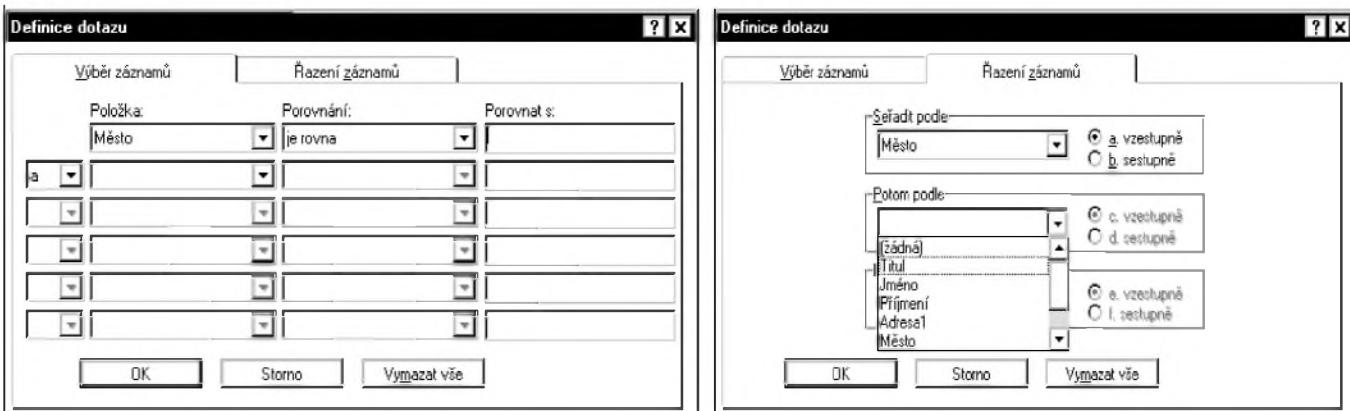Dialogový panel Definice dotazu je přístupný z úvodního panelu Hromadná korespondence a dialogového panelu Sloučit tlačítkem se stejným jménem. Výsledkem obou kroků je otevření nového dialogového panelu se dvěma záložkami Výběr záznamů a Řazení záznamů.



Kritérium výběru bude zadávat volbou ze seznamu Položka. Po stisknutí šipky směrem dolu se seznam rozvine a v našem případě jsme vybrali město.

Pole Porovnání rovněž obsahuje seznam, ve kterém vybereme způsob porovnávání.

Porovnat s .. nabízí textové pole k zápisu konkrétního kritéria. V našem případě napišete jméno města.

Můžete postupně zadávat více kritérií, např. pro výběr firem nejen z jednoho města, ale se stejnou adresou.

Dotaz spusťte tlačítkem OK.

Řazení záznamů

Další důležitou funkcí databáze je možnost seřídit data podle stanovených kritérií. Adresy například můžeme seřadit podle položky město a utřít je podle abecedy, tedy vzestupně. Opět si vyvoláme dialogový panel Definice dotazu a do pořadí dáme záložku záznamů (obr. vpravo nahoře).

Otevřením seznamu Seřadit podle.. se nabízí možnost výběru názvu položky, podle které budeme všechny záznamy řadit. Zatržením Vzestupně dosáhneme toho, že jména měst se budou řadit podle abecedy. V seznamu Potom podle můžeme vybrat další kritérium, tím může být například položka příjmení.

Samozřejmě možností a kombinací je mnohem víc. O vyčerpání problematiky databázových souborů se v tomto textu ani nepokoušíme. Je to značně rozsáhlá problematika, pro její řešení existují specializované programy. Tento podprogram ve Wordu má podpůrný charakter. Hromadná korespondence je schopná spolupracovat i s databázemi, vypracovanými v jiných programech, např. v tabulce Excelu.

Cvičení 26


1. Formulářový dopis

Otevřete nabídku Nástroje.

- Zvolte příkaz Hromadná korespondence.
- V sekci Hlavní dokument stiskněte tlačítko Vytvořit.
- V otevřeném seznamu vyberte Formulářové dopisy.
- V nově otevřeném dialogovém panelu stiskněte tlačítko Změnit typ dokumentu.
- V dalším panelu vyberte tlačítko Aktivní okno.
- Dopis uložte do cvičné složky pod názvem Dopis-1.

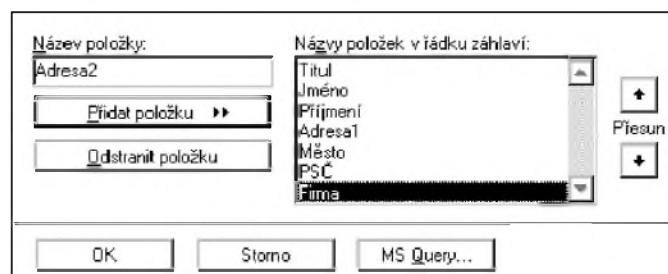2. Zdroj dat


- V tomto kroku vytvoříme a bude upravovat zdroj dat.
- V sekci 2 stiskněte tlačítko Data.
- V seznamu vyberte příkaz Vytvořit zdroj dat.
- V dialogovém panelu Vytvořit zdroj dat upravte seznam položek.
- Po potvrzení výběru položek můžete do formuláře zapisovat data podle uvedené datové tabulky.
- Opravy v datové tabulce je možné provádět přímo podle pravidel úprav textu. Tato technika je vhodná třeba při opravě PSČ u adres se stejným městem.
- Opravy je možné dělat i ve formulářovém zobrazení.
- Pokud nemáte zobrazený plovoucí panel Databáze, musíte si jej zapnout v Panelu nástrojů. K přepínání z datové tabulky do formuláře slouží první tlačítko zleva v tomto panelu.
- Do datové tabulky se dostanete stiskem tlačítka Zobrazit zdroj dat.
- Soubor uložte do cvičné složky pod názvem Data-1.



Titul	Jméno	Příjmení	Adresa1	Město	PSČ	Firma
Vážený pane	Jiří	Konopásek	Vodní 444	Kopřivnice	742 21	Tatra
Vážená paní	Jana	Vlhká	Pisečná 11	Zlín	76001	Tesla
Vážený pane	Jan	Novák	Kryp 10	Vsetín	755 01	Tesla
Vážený pán	Karel	Voda	Potok 21	Zlín	76001	ARBES
Vážená paní	Eva	Malá	Kopeč 33	Vsetín	755 01	OVOS
Vážený pán	Josef	Strom	V rokli 55	Suchdol	742 01	KxK
Vážený pán	Karel	Nový	Potok	Zlín	76001	JaR
Vážený pán	Jan	Veselý	Naplace 45	Zlín	76001	DRAV
Vážená paní	Iva	Krává	nám.TGM	Vsetín	755 01	REST
Vážený pán	Mira	Páty	Lesní 85	Ústí	830 02	NOWA



3. Sloučení

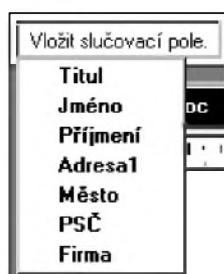

- V textu dopisu vyberte položku Tatra.
- Stiskněte tlačítko Vložit slučovací pole a potvrďte položku firma. Zřejmě se posune na tento řádek položka Jiří. Pak stiskněte Enter a vrátíte ji zpět.
- V textu dopisu vyberte položku Jméno a pak další, až přepíšete všechny položky v adresě.
- Oslení „Vážený pane“ přepište položkou titul.
- Soubor uložte do cvičné složky pod názvem Dopis-2.
- Ve třetí sekci použijete tlačítko Sloučit.
- V otevřeném dialogovém panelu znova stiskněte tlačítko Sloučit.
- Získáte 10 dopisů se stejným textem, různou adresou a různým osobním oslovením. Tyto dopisy si zobrazíte pomocí kláves Page Down a Page Up.

Zde máte ukázku v pořadí druhého dopisu.

Tesla¶
Jana Vlhká¶
Pisečná 11¶
Zlín¶
76001¶
¶
Vážená paní¶
Funkce hromadná korespondence programu Word 7.0 je přesně to co ve Vaší kanceláři chybělo

4. Definice dotazu

- Otevřete Dopis-2.
- Otevřete nabídku Nástroje a vyberte příkaz Hromadná korespondence.
- Ve druhé sekci použijete tlačítko Upravit.
- Vyberte soubor Data 1 a potvrďte levým tlačítkem myši.
- Zobrazený formulář potvrďte OK.
- Ve třetí sekci stiskněte tlačítko Definice dotazu.
- V dialogovém panelu ve sloupci Položka v seznamu nastavte město.
- V sloupci Porovnání v seznamu vyberte je rovna.
- Ve sloupci Porovnat s zapište Zlín.
- Potvrďte OK.

- Ve třetí sekci stiskněte tlačítko Sloučit.
- V zobrazeném dialogovém panelu znova zvolte Sloučit.

Máte vytvořeny celkem čtyři dopisy, které jsou zaslány do stejného města - Zlína. Obrázek ukazuje jeden z nich.

DRAV
Jan Veselý
Na place 45
Zlín
76001
Vážený pán

Funkce hromadná korespondence programu Word 7.0 je přesně to co ve Vaší kanceláři chybělo.

5. Řazení záznamů

- Aktivujte nebo znova otevřete okno s datovou tabulkou.
- Soubor uložte pod názvem Data-01.
- Aktivujte nebo znova otevřete okno se souborem Dopis-2.
- Otevřete nabídku Nástroje a vyberte příkaz Hromadná korespondence.
- Ve třetí sekci stiskněte tlačítko Definice dotazu.
- Do popředí přesuňte záložku Řazení záznamů.
- Chceme řadit záznamy podle položky město a to vzestupně. Nastavené parametry vypadají takto:

Druhý způsob nabízí sama datová tabulka:

- Umístěte kurzor do pole město.
- Stiskněte grafické tlačítko A/Z.

A tady je výsledek seřazených dat:



Titul	Jméno	Příjmení	Adresa	Město	PSC	Firma
Vážený pane	Jiří	Konopásek	Vodní 444	Kopřivnice	742 21	Tatra
Vážený pán	Josef	Strom	V rokli 55	Suchdol	742 01	KxK
Vážený pán	Mira	Páty	Lesní 85	Ústí	850 02	NOWA
Vážený pane	Jan	Novák	Krpy 10	Vsetín	755 01	Tesla
Vážená paní	Eva	Malá	Kopce 33	Vsetín	755 01	OVOS
Vážená paní	Iva	Křivá	nám. TGM	Vsetín	755 01	REST
Vážená paní	Jana	Vlhká	Písečná 11	Zlín	76001	Tesla
Vážený pán	Karel	Voda	Potok 21	Zlín	76001	ARBES
Vážený pán	Karel	Nový	Potok	Zlín	76001	JaR
Vážený pán	Jan	Veselý	Na place 45	Zlín	76001	DRAV

Několik poznámek k zapojením, uvedeným v Konstrukční elektronice ARadio č. 6/1996

Protože autor uvedeného čísla Konstrukční elektroniky, ing. Zdeněk Zátopek, dodnes dostává nejrůznější dotazy a připomínky k jím publikovaným konstrukcím, požádal redakci, zda by se mohlo k nejčastějším se vyskytujícím připomínkám vyjádřit na stránkách Konstrukční elektroniky - zde jsou tedy jeho poznámky.

Korekční zesilovač s LM1036 (2. verze) - KE č. 6/1996, str. 207

Rezistory R8 a R9 v levém kanálu a rezistory R28 a R29 v pravém kanálu se nastavuje napěťové zesílení zpracovávaného signálu. Doporučený odpor rezistorů R8 a R28 je 1 kΩ, doporučený odpor rezistorů R9 a R29 je 10 kΩ. Oddělovací elektrolytický kondenzátor má kapacitu 10 µF/25 V.

Paralelně k rezistoru R11 ze strany plošných spojů je vhodné přidat elektrolytický kondenzátor 10 µF/25 V a ohnout jeho vývody tak, aby kondenzátor ležel těsně nad plošnými spoji.

Kondenzátory C4 a C24 ovlivňují přenos signálů vysokých kmitočtů, jejich vhodná kapacita je 10 až 15 nF, pro kondenzátory C5 a C25 platí, že ovlivňují přenos signálů nízkých kmitočtů - jejich vhodná kapacita je 330 až 470 nF. Odpor rezistoru R7 je možné zmenšit na 2,7 kΩ. Kapacitu elektrolytických kondenzátorů C2 a C32 je vhodné volit v rozmezí 2,2 až 22 µF/25 V.

Koncový zesilovač s LM3886, stejně číslo KE, str. 219

Akustický výkon zesilovače závisí na napájecím napětí. Použijete-li obvod LM3886, nepřekračujte napájecí napětí ±25 V a spojte vývod 1 IO s vývodem 5 kouskem drátu (deska se spoji byla navržena původně pro LM3876 (2876). Je-li použito větší napájecí napětí než ±25 V, signál je nesouměrně omezován a vznikají různé pazvuky. Integrované obvody LM3886 jsou doporučovány převážně pro zátěžovací impedanči 4 Ω, pro zátěž 8 Ω je vhodnější LM3876, který lze napájet

napětím až ±35 V - u toho se však vývody 1 a 5 nespojují! Použíjte-li se u obvodu LM3876 zátěž 4 Ω, je vhodné zmenšit napájecí napětí na max. ±30 V.

Koncový zesilovač s TDA7250, stejně číslo, str. 220

Nejvíce dotazů jsem dostal ohledně kmitání tohoto zesilovače. Zaměňte-li v rozložení součástek rezistor R14 za R30 a keramický kondenzátor C14 za C30, pak by mělo být všechno v pořádku. Pro zvětšení stability zapojení je možné zapojit mezi vývody 7 a 14 a 4 a 18 rezistory 220 kΩ. Klidový proud tohoto zesilovače by měl být v mezích 50 až 70 mA/kanál.

Barevné hudby (Am. Radio i Praktická elektronika)

Kromě již publikovaných poznámek k témtě konstrukcím je třeba dodat, že rezistor v bázi tranzistoru v obvodu oscilátoru by měl mít odpor v mezích 470 až 1000 Ω.

Gong se SAE800 (stejně číslo KE, str. 205)

Stavebnici dodává PHOBOS, L. Smolík, Masarykovo nám. 6, 700 01 Ostrava 1. Případné dotazy odpoví za známkou.