

elektor

no. 35

mai 1981

10 FF / 69 FB

électronique pour labo et loisirs

ordinateur pour jeu d'échecs

● **imitateur**
générateur de sons
complexes

analyseur
logique 2

stroboscope
à quartz





la mesure française

multimètre numérique

2000 points

CdA 650



économique

Protégé : ex : 50 000 A sous 250 V sur calibres intensité

Pratique : commutateur unique

Complet : 24 calibres

envoyer à l'adresse ci-dessous

CdA - 52, rue Leibnitz - 75018 PARIS - Tél. (1) 627 52 50

Monsieur Société

Adresse

désire recevoir : une documentation une offre sur le CdA 650


souhaite recevoir gracieusement un Mémento 81

| | |
|--|------|
| selektor | 5-19 |
| Porte logique à MOS multidrain; la synthèse de la parole; Motorola et Philips/Signetics. | |
| détecteur d'humidité | 5-23 |
| Autour d'un nouveau détecteur d'humidité à capacité conçu par Valvo. | |
| l'imitateur | 5-26 |
| On le connaît depuis un moment déjà, ce circuit bruyant de Texas Instruments. Le voici dans sa version elektorisée. | |
| alimentation universelle | 5-34 |
| Une alimentation aux caractéristiques serrées particulièrement performante en version double. | |
| intelekt | 5-38 |
| Une petite tête de 16 bits qui ne s'en laissera pas compter; les ordinateurs pour jeu d'échecs sont à la mode; les voici à portée de l'amateur de bricolage électronique. | |
| chronique du Junior Computer | 5-48 |
| Un an après... quelques échos de vos démêlés avec notre micro-ordinateur. Cet article est en quelque sorte l'avant-garde de la carte d'interface que nous publions le mois prochain. | |
| analyseur logique (2) | 5-55 |
| Avant d'aborder la construction, nous tenons à ce que les choses soient bien claires dans l'esprit de nos lecteurs: le présent article détaille le schéma de ce circuit et son fonctionnement. | |
| le tort d'elektor | 5-59 |
| Doubleur de fréquence. | |
| un stroboscope à quartz | 5-60 |
| La précision du cristal au bout des doigts. | |
| paristor | 5-62 |
| Le tuteur de transistors qui les apparie; ne criez pas haro sur le baudet! Il ne se contente pas de tester les transistors, il les apparie: un appareil indispensable dans votre panoplie d'électronicien. | |
| à propos | 5-64 |
| Des chiffres qui laissent rêveur... | |
| marché | 5-65 |

sommaire

SOMMAI
SOMMIM
SOM
SO




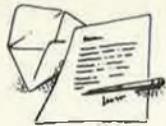

UN fournisseur pour vos kits

BERIC

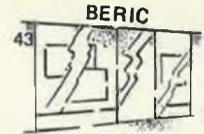TROIS moyens faciles pour nous joindre...



Venez-nous voir
(du Mardi au Samedi de
9 H à 12 H 30
et de 13 H 30 à 19 H)

Ecrivez-nous
(carte dans ELEKTOR)

Téléphonez-nous
pour prix et délais



KITS composants et circuits imprimés suivant des réalisations publiées dans ELEKTOR

Constitution des kits: Tous les composants à monter sur le circuit imprimé ainsi que les inter, inverseur, commutateur et notice technique complémentaire à l'article ELEKTOR (si nécessaire, sans transfo ni boîtier (sauf mention spéciale), ni circuit imprimé EPS en option)

| ELEKTOR | | composants | C.I. seul |
|----------|---|------------|----------------|
| No 1 | 6031 Récept. BLU (avec galva) | 123,- | 38,40 |
| | 9453 Générateur de fonct. (avec transfo) | 254,- | 32,75 |
| | Face avant gén. de fonct. | | 24,90 |
| No 2 | 9401 Equin mono + alim (sans transfo) | 286,- | 35,- |
| No 3 | 9857 Carte BUS jeu de 3 connect. adapt. | 180,- | 36,50 |
| | 9817-2 Voltmètre à leds | 116,- | le jeu: 26,65 |
| | 9860 Voltmètre de crête | 24,- | 57,- |
| No 4 | 9967 Modulateur TV UHF/VHF | 98,- | 16,- |
| | 9906 Alim syst. à µP sans connect. | 98,- | 43,50 |
| | 9927 Mini Fréquence-mètre avec transfo | 284,- | 32,- |
| No 5/6 | 9887-1-2-3-4 Fréquence-mètre 250 MHz avec transfo | 930,- | le jeu: 260,75 |
| | 9905 Interface cassette | 140,- | 30,75 |
| No 7 | 9985 Sablier (avec H. P.) | 88,- | 24,25 |
| | 9965 Clavier ASCII | 456,- | 76,25 |
| | 9954 Préconsonant | 38,- | 25,- |
| No 8 | 9966 Elekterminal | 822,- | 82,50 |
| | 9949 Luminant | 322,- | l'ens.: 78,06 |
| | 79005 Voltmètre numérique universel | 154,- | 29,35 |
| No 9 | 9952 Fer à souder à température réglable | 63,- | 20,65 |
| No 11 | 79034 Alim de labo + transfo, sans galva, version 5 A Galvanomètre, cadre mobile, classe 2,5 pour 79034 | 170,- | 30,25 |
| | 79026 Clap Switch + transducteur | 74,- | 15,50 |
| No 12 | 79075 Microordinateur Basic | 842,- | 75,- |
| | 9823 Ioniseur | 80,- | 30,- |
| | 79101 Lien entre microordinateur et Elekterminal | 15,- | 15,50 |
| No 15 | 79082 Décodeur stéréo | 133,- | 22,- |
| | 78087 Platine FI pour tuner FM avec galva | 133,- | 20,75 |
| | 79024 Chargeur fiable pour batteries au cadmium nickel avec transfo | 120,- | 20,- |
| | 79095 Elekarillon | 184,- | 56,- |
| No 16 | 79514 Gate dip | 152,- | 14,25 |
| | 79038 Extension mémoire pour Elekterminal (sans connect.) | 364,- | 56,- |
| | 79088 Digifarad + transfo | 288,- | le jeu: 51,- |
| | 79519 Accord par touches sensibles | 182,- | 38,75 |
| No 17 | 79019 Générateur sinusoïdal + transfo | 98,- | 17,50 |
| | 9987 Ampli téléphonique + ventouse et transfo | 111,- | le jeu: 36,50 |
| | 9984 Fuzz box réglable | 33,- | 14,- |
| No 18 | 79650 Convertisseur ondes courtes (sur une fréquence à préciser) | 122,- | 14,50 |
| | 80021 Affichage numérique de la fréquence d'accord + transfo | 475,- | le jeu: 89,50 |
| No 19 | 80023b TOP-AMP version avec OM 961 | 241,- | 11,25 |
| | 80031 TOP-PREAMP avec transfo | 384,- | 41,25 |
| | 79513 TOS-Mètre avec galva | 93,- | 11,25 |
| | 80049 Codeur SECAM | 240,- | 86,- |
| No 20 | 80019 Locomotive à vapeur avec H. P. | 72,- | 12,- |
| | 78065 Gradateur sensitif version 400 W | 69,- | 14,- |
| | 80024 Nouveau BUS pour système à µP, jeu de 5 connect. M + F | 300,- | 61,- |
| | 80027 Générateur de couleurs | 208,- | 26,50 |
| No 21 | 80022 Amplificateur d'antenne BFT66 | 40,- | 9,- |
| | 80067 Digisplay avec pince de test | 92,- | 26,50 |
| | 80009 Effets sonores | 184,- | 29,- |
| No 22 | 80045 Thermomètre numérique à LED | 235,- | 36,25 |
| | 80050 Interface cassette Basic (sans connect.) | 670,- | 75,- |
| | 80054 Vocacophonie | 109,- | 15,- |
| | 80060 Chorosynth avec transfo | 504,- | 149,- |
| | 80089 Junior computer avec transfo | 1075,- | le jeu: 120,- |
| No 23 | 80109 Protection pour batterie avec relais | 32,- | 12,50 |
| | 80084 Allumage électronique à transistor | 162,- | 39,- |
| | 80018 Antenne active pour automobile avec relais | 114,- | le jeu: 25,- |
| | 80087 Antivol frustrant avec relais | 34,- | 12,50 |
| | 80101 Indicateur de tension pour batterie | 61,- | 12,50 |
| | 80086 Cadenceur intelligent pour essuie-glace avec relais | 132,- | 32,- |
| No 24 | 80072 Gén. de signaux morse avec manip. | 126,- | 28,75 |
| No 25/26 | 80516 Alim. de laboratoire | 180,- | 19,- |
| | 80506 Récepteur super-réaction | 64,- | 30,- |
| No 27 | 80076 Antenne Ω avec transfo | 96,- | le jeu: 26,90 |
| | 80077 Testeur de transistors avec transfo | 122,- | 39,50 |
| | 80085 Amplificateur PWM | 52,- | 11,25 |
| | 80117 Fréquence-mètre à cristaux liquides | 448,- | 24,40 |
| | 80120 Une RAM Bk sans EPROM (voir tarif) avec supports | 1151,- | 215,75 |
| | 80556 Programmeur de PROM sans PROM avec transfo | 173,- | 45,65 |
| No 28 | 80128 Traceur de courbes | 13,- | 9,75 |
| | 80138 VOX | 70,- | 26,25 |
| No 29 | 80127 Thermomètre linéaire avec transfo et galva | 104,- | 17,50 |
| | 80502 Boîte à musique | 191,- | 35,50 |
| | 80512 Fondus enchaînés semi-automatique avec relais | 60,- | 17,- |
| | 80514 Alimentation de précision | 515,- | 17,50 |
| | 81002 Davision avec transfo et relais | 381,- | 88,- |
| No 31 | 81031 Ergomètre | 54,- | 54,- |
| | 81049 Chargeur d'accus Nicad avec transfo | 114,- | 19,- |
| | 81047 Thermomètre de bain | 80,- | 13,75 |
| | 81048 Binique | 57,- | 18,- |
| No 32 | 81073 Poster disco comp. avec transfo | 143,- | 22,50 |

| ELEKTOR | | composants | C.I. seul |
|---------|--|------------|---------------|
| No 32 | 81073P Poster disco avec affiche . . . (maj. port exp. | 10,- | 25,- |
| | 81072 Phonomètre avec micro et galva | 108,- | 18,- |
| | 81085 1/2 Vu mètre avec transfo | 426,- | le jeu: 70,- |
| | 81012 Matrice de lumières avec transfo, EPROM programmée | 443,- | 94,- |
| | 81082 Amplificateur de puissance avec alim | 965,- | 31,- |
| | 81068 Mini table de mixage avec transfo | 259,- | 129,- |
| No 33 | 81105 1/2 Voltmètre avec transfo | 217,- | le jeu: 42,- |
| | 81101 1/2 Programmeur | 181,- | le jeu: 48,- |
| No 34 | 81008 Système multicanal | 66,- | 51,- |
| | 81110 Détecteur de présence avec H.P., relais et transfo | 123,- | 25,- |
| | 81111 Récepteur PO avec HP | 101,- | 20,- |
| | 81117 1/2 High Corn | | |
| | 9860 4 avec alim | 324,- | le jeu: 452,- |
| | 9817 1/2 High Corn aff | 116,- | le jeu: 26,65 |
| No 35 | 81123 Paristor | 39,- | 18,15 |
| | 81124 Ordinateur pour jeu d'échecs (EPROMs programmées) | 843,- | 67,- |
| | 81128 A Alimentation universelle simple avec transfo | 232,- | 28,75 |
| | 81128 B Alimentation universelle double avec transfo | 281,- | |
| | 81112 L'imitateur, toute version | 79,- | |

+ la possibilité d'avoir les autres kits sur demande suivant disponibilité

* * * * * PROMOTION AFFICHEURS * * * * *

* * * * * Jusqu'à épuisement du stock ! * * * * *

AC: anode commune CC: cathode commune

*** AFFICHEURS ROUGES BOITIER DUAL 14P P.U. TTC ***

* MAN3720, 8 mm, 7 seg., A.C. 5,- *

* MAN3730, 8 mm, ± 1, A.C. 5,- *

* MAN3740, 8 mm, 7 seg., C.C. 5,- *

* MAN4710, 10 mm, 7 seg., A.C. 6,- *

* MAN4730, 10 mm, ± 1, A.C. 6,- *

* MAN4740, 10 mm, 7 seg., C.C. 6,- *

*** AFFICHEURS ROUGES MINI BOITIER ***

* FND357, 10 mm, 7 seg., C.C. 5,- *

*** AFFICHEURS ROUGES, 1/2 POUCE, 13 MM ***

* FND501, ± 1, C.C. 8,- *

* FND560, 7 seg., C.C. 8,- *

* FND568, ± 1, A.C. 8,- *

*** AFFICHEURS ROUGES DOUBLES 15 MM ***

* 6710, 2 x 7 seg., A.C. 16,- *

*** AFFICHEURS ROUGES 20 MM ***

* FND800 et 850, 7 seg., C.C. 12,- *

*** DISPLAYS ROUGES 2 DIGITS ***

* NSN373, 8 mm, C.C., 2 x 7 seg., direct 12,- *

* NSN374, 8 mm, A.C., 2 x 7 seg., direct 12,- *

* NSN381, 8 mm, C.C., 2 x 7 seg., multiplexé 13,- *

* NSN382, 8 mm, A.C., 2 x 7 seg., multiplexé 13,- *

* NSN581, 13 mm, C.C., 2 x 7 seg., multiplexé 15,- *

* NSN582, 13 mm, A.C., 2 x 7 seg., multiplexé 15,- *

*** DISPLAYS ROUGES 4 DIGITS ***

* NSB3882, 8 mm, A.C., 4 x 7 seg., multiplexé 18,- *

* NSB5881, 13 mm, C.C., 4 x 7 seg., multiplexé 20,- *

* NSB5882, 13 mm, A.C., 4 x 7 seg., multiplexé 20,- *

* NSB7881, 18 mm, C.C., 4 x 7 seg., multiplexé 22,- *

* NSB7882, 18 mm, A.C., 4 x 7 seg., multiplexé 22,- *

* * * * *

EXPEDITION RAPIDE

REMISES PAR QUANTITES. Nous consulter

Nous garantissons à 100% la qualité de tous les produits proposés. Ils sont tous neufs et de marques mondialement connues
REGLEMENT A LA COMMANDE • PORT ET ASSURANCE PTT: 10% • COMMANDES SUPERIEURES à 300 F franco • COMMANDE MINIMUM 60 F (+ port)
B. P. No 4-92240 MALAKOFF • Magasin: 43, r. Victor Hugo (Métro porte de Vanves) - Téléphone: 657-68-33. Fermé dimanche et lundi
Tous nos prix s'entendent T.T.C. mais port en sus. Expédition rapide. En CR majoration 10,00 F. C.C.P. PARIS 165 78-99

BERIC

CRISTAL

BERIC C'EST AUSSI LES COMPOSANTS.

Nous distribuons tous (ou presque tous) les composants utilisés par ELEKTOR aux meilleurs prix et des plus grandes marques.

TRANSISTORS

| | | | |
|------------|------|-------|------|
| AC125 | 3,- | BC172 | 1,50 |
| AC126 | 3,- | BC177 | 3,50 |
| AC127 | 3,- | BC178 | 2,- |
| AC128 | 3,- | BC179 | 2,10 |
| AC132 | 3,50 | BC182 | 2,- |
| AC187K | 3,70 | BC183 | 2,- |
| AC187/188K | 6,70 | BC192 | 2,20 |
| AC188K | 3,70 | BC213 | 2,60 |
| AD149 | 9,10 | BC237 | 1,50 |
| AD161 | 4,85 | BC238 | 1,50 |
| AD162 | 4,40 | BC239 | 1,80 |
| AF125 | 5,- | BC281 | 2,- |
| AF126 | 3,25 | BC307 | 2,- |
| AF127 | 5,- | BC308 | 2,- |
| AF139 | 5,10 | BC321 | 2,- |
| AF239 | 5,20 | BC327 | 2,50 |
| BC107 | 2,- | BC347 | 1,50 |
| BC108 | 1,90 | BC408 | 2,- |
| BC109 | 2,- | BC516 | 3,45 |
| BC140 | 3,50 | BC517 | 3,- |
| BC141 | 4,- | BC546 | 1,50 |
| BC143 | 5,- | BC647 | 1,- |
| BC160 | 3,50 | BC548 | 1,- |
| BC161 | 4,- | BC549 | 1,30 |

| | | | |
|-------|------|-----------|------|
| BC550 | 1,30 | BF200 | 5,50 |
| BC556 | 1,40 | BF245 | 3,35 |
| BC557 | 1,- | BF246 | 6,25 |
| BC558 | 1,- | BF256 | 5,70 |
| BC559 | 1,40 | BF323 | 3,50 |
| BC639 | 3,- | BF324 | 3,50 |
| BD131 | 7,- | BF451 | 4,50 |
| BD138 | 3,25 | BF494 | 2,20 |
| BD136 | 3,25 | BF900 | 8,- |
| BD137 | 3,45 | BF905 | 8,- |
| BD139 | 4,- | BFR90 | 25,- |
| BD140 | 4,- | BFR91 | 28,- |
| BD222 | 6,- | BFT66 | 20,- |
| BD231 | 6,10 | BFX89 | 8,50 |
| BD242 | 6,60 | BFY34 | 3,80 |
| BF167 | 3,90 | BFY90 | 10,- |
| BF173 | 3,15 | BU208 | 15,- |
| BF178 | 4,- | E300/J300 | 5,- |
| BF179 | 4,50 | FT2955 | 7,50 |
| BF180 | 4,50 | FT3055 | 7,50 |
| BF185 | 2,10 | TIP29 | 4,50 |
| BF199 | 1,85 | TIP30 | 4,50 |
| | | TIP32 | 6,- |

| | | | |
|-----------|------|--------|-------|
| TIP35 | 15,- | 2N2219 | 3,- |
| TIP38 | 16,- | 2N2222 | 3,- |
| TIP41 | 6,- | 2N2269 | 3,- |
| TIP42 | 7,- | 2N284 | 2,- |
| TIP122 | 12,- | 2N2846 | 1543 |
| BF323 | 3,50 | 2N2904 | 2,20 |
| BF324 | 3,50 | 2N2905 | 3,- |
| BF451 | 4,50 | 2N2907 | 3,- |
| BF900 | 8,- | 2N3053 | 3,50 |
| BF905 | 8,- | 2N3054 | 6,80 |
| BFR90 | 25,- | 2N3055 | 8,50 |
| BFR91 | 28,- | 2N3171 | 2,50 |
| BFT66 | 20,- | 2N3819 | 3,- |
| BFX89 | 8,50 | 2N3866 | 7,50 |
| BFY34 | 3,80 | 2N4416 | BF246 |
| BFY90 | 10,- | 2N5179 | 12,- |
| BU208 | 15,- | 2N5548 | 6,- |
| E300/J300 | 5,- | 2N5779 | 8,80 |
| FT2955 | 7,50 | 3N201 | 6,- |
| FT3055 | 7,50 | 3N204 | 12,- |
| TIP29 | 4,50 | 3N211 | 12,- |
| TIP30 | 4,50 | 40673 | 3N204 |
| TIP32 | 6,- | 40841 | 3N201 |

- Condensateurs céramiques
Type disque ou plaquette
de 2,2 pF à 8,2 nF 0,30
de 10 nF à 0,47 µF 0,50
- Condensateurs électrolytiques
Modèle axial, faible dimension
µF 16V 40V 63V
1 1,20 1,20 1,20
2 1,20 1,20 1,20
4,7 1,20 1,20 1,20
10 1,20 1,20 1,50
22 1,20 1,70 1,80
47 1,20 1,70 1,80
100 1,50 2,- 2,80
220 1,80 2,50 3,60
470 2,50 3,10 5,-
1000 3,70 4,70 8,30
2200 5,30 8,30 13,90
4700 11,- 13,50 21,-
- Condensateurs tantale goutte
0,1 µF/16V, 0,22/0,33/0,47/0,68 µF, 35 V
35 V 2,-
3N201 6,-
3N204 12,-
3N211 12,-
10 µF/16/22 µF, 16 V 5,-
47 µF, 16 V 6,-
100 µF, 12 V 8,-
470 µF, 3 V 10,-
- Quartz
1000 kHz / 1008 kHz / 2000 kHz /
4000 kHz / 8867 kHz / 15000 kHz
prix uniforme 40,-
- Selfs miniatures
0,15 µH/0,22 µH/1 µH/4,7 µH/10 µH/
22 µH/39 µH/47 µH/68 µH/100 µH/
250 µH/470 µH/1 mH/10 mH
prix uniforme 6,-
- Radiateurs
pour TO 18 2,-
pour TO 5 2,-
pour TO 66/TO 3 (simple U) 5,-
pour TO 66/TO 3 (double U) 10,-
pour TO 66/TO 3 (professionnel) 15,-
pour TO 220 3,-
TO 3 (craquelé) 3,-
- Résistances 1/4 W 5% carbone
toutes les valeurs 0,25
- Touches clavier ASCII
Touche simple 5,-
Touche space 7,50
Jeu de signes transfert pour dito 10,-
- Potentiomètres variables
47 ohms à 2,2 Mohms
Linéaire ou logarithmique (à préciser)
Simple sans inter 5,-
Double sans inter (suivant disp.) 12,-
Simple avec inter (suivant disp.) 7,-
Double avec inter (suivant disp.) 14,-
Potentiomètre rectiligne stéréo 17,-
Bobiné 3 W 9,-
- Support de CI à souder à wrapper
8 br. rond 6,-
10 br. rond 7,-
2 x 4 br. 3,-
2 x 7 br. 2,-
2 x 8 br. 4,-
2 x 9 br. 6,-
2 x 10 br. 5,-
2 x 12 br. 8,-
2 x 14 br. 10,-
2 x 20 br. 12,-
- Potentiomètres ajustables
Utilisés par ELEKTOR ø 10 mm, en
boîtier, à plat, lin, PIHER
Valeurs de 100 ohms à 1 Mohm,
pince 1,50
- Condensateurs MKH Siemens
Utilisés par ELEKTOR
de 1 nF à 18 nF 0,80
de 22 nF à 47 nF 0,95
de 56 nF à 100 nF 1,-
de 120 nF à 220 nF 1,30
de 270 nF à 470 nF 1,20
de 560 nF à 820 nF 2,60
1 µF 2,80
1,5 µF 4,-
2,2 µF 6,50

C-MOS

| | | | |
|------|-------|-------|-------|
| 4000 | 2,20 | 4046 | 11,80 |
| 4001 | 2,20 | 4049 | 3,90 |
| 4010 | 6,- | 4050 | 3,90 |
| 4011 | 2,20 | 4051 | 11,80 |
| 4012 | 2,20 | 4053 | 11,80 |
| 4013 | 3,40 | 4060 | 13,20 |
| 4014 | 9,60 | 4066 | 6,- |
| 4015 | 8,40 | 4068 | 2,20 |
| 4016 | 5,40 | 4069 | 2,20 |
| 4017 | 9,60 | 4070 | 3,- |
| 4018 | 9,60 | 4071 | 2,20 |
| 4020 | 11,80 | 4072 | 2,20 |
| 4021 | 9,60 | 4077 | 3,- |
| 4022 | 9,60 | 4081 | 2,20 |
| 4023 | 2,20 | 4093 | 6,- |
| 4024 | 8,40 | 4099 | 13,- |
| 4027 | 4,80 | 4502 | 8,40 |
| 4028 | 9,40 | 4507 | 2,40 |
| 4030 | 3,90 | 4514 | 25,10 |
| 4034 | 11,80 | 4518 | 11,80 |
| 4035 | 11,80 | 4520 | 10,60 |
| 4040 | 11,80 | 4528 | 10,60 |
| 4042 | 8,40 | 4556 | 8,- |
| 4043 | 8,20 | 40106 | 12,- |

TTL

| Type | N | LS | Type | N | LS | Type | N | LS | Type | N | LS |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7400 | 1,80 | 2,70 | 7451 | 1,80 | 2,70 | 74125 | 5,- | 5,20 | 74175 | 8,40 | 8,60 |
| 7401 | 1,80 | 2,70 | 7453 | 2,20 | 2,70 | 74132 | 7,20 | 7,40 | 74182 | 8,40 | 8,60 |
| 7402 | 1,80 | 2,70 | 7454 | 2,20 | 2,70 | 74136 | 5,30 | 5,30 | 74185 | 15,- | 15,- |
| 7403 | 1,80 | 2,70 | 7460 | 2,40 | 2,70 | 74138 | 8,- | 8,80 | 74188 | 18,- | 19,80 |
| 7404 | 2,20 | 3,- | 7472 | 2,80 | 2,70 | 74139 | 8,- | 8,80 | 74190 | 9,60 | 9,60 |
| 7405 | 2,20 | 3,- | 7473 | 3,40 | 2,70 | 74141 | 7,90 | 8,80 | 74191 | 9,60 | 10,80 |
| 7406 | 3,30 | 4,- | 7474 | 3,40 | 4,- | 74143 | 24,- | 24,- | 74192 | 8,- | 10,80 |
| 7407 | 3,30 | 4,- | 7475 | 5,10 | 5,30 | 74144 | 24,- | 24,- | 74193 | 8,- | 10,80 |
| 7408 | 2,20 | 3,- | 7476 | 3,40 | 4,- | 74145 | 9,- | 9,- | 74194 | 8,- | 10,80 |
| 7410 | 1,80 | 2,70 | 7483 | 7,20 | 8,20 | 74147 | 22,- | 22,- | 74196 | 9,60 | 10,80 |
| 7411 | 2,70 | 3,- | 7485 | 8,40 | 9,60 | 74148 | 13,20 | 15,- | 74197 | 7,20 | 8,20 |
| 7413 | 4,20 | 5,- | 7486 | 3,60 | 4,50 | 74150 | 9,60 | 9,60 | 74198 | 9,60 | 10,80 |
| 7414 | 8,- | 8,- | 7489 | 20,90 | 2,70 | 74151 | 6,05 | 6,05 | 74221 | 8,- | 8,40 |
| 7416 | 3,- | 3,- | 7490 | 4,20 | 5,40 | 74153 | 6,60 | 7,30 | 74241 | 14,- | 14,20 |
| 7420 | 1,80 | 2,70 | 7491 | 5,30 | 5,30 | 74154 | 10,- | 10,- | 74243 | 12,- | 12,- |
| 7421 | 2,70 | 2,70 | 7492 | 4,80 | 5,80 | 74155 | 6,60 | 7,30 | 74244 | 12,- | 12,- |
| 7426 | 2,60 | 2,60 | 7493 | 4,80 | 5,30 | 74156 | 7,20 | 7,40 | 74247 | 8,40 | 8,40 |
| 7427 | 3,30 | 3,30 | 7494 | 7,90 | 7,90 | 74157 | 7,20 | 7,40 | 74251 | 7,20 | 7,20 |
| 7430 | 1,80 | 2,70 | 7495 | 8,- | 8,80 | 74160 | 8,40 | 9,- | 74258 | 9,60 | 9,60 |
| 7432 | 3,50 | 3,50 | 7496 | 8,- | 8,- | 74161 | 9,60 | 9,70 | 74266 | 4,80 | 4,80 |
| 7437 | 1,80 | 3,50 | 74113 | 4,- | 4,20 | 74162 | 8,40 | 8,40 | 74273 | 16,80 | 16,80 |
| 7440 | 1,80 | 3,50 | 74119 | 23,- | 23,- | 74163 | 8,40 | 9,60 | 74279 | 6,60 | 6,60 |
| 7442 | 5,40 | 5,40 | 74120 | 10,80 | 10,80 | 74164 | 8,40 | 9,90 | 74283 | 6,60 | 6,60 |
| 7445 | 8,40 | 8,40 | 74121 | 3,80 | 3,80 | 74165 | 8,40 | 9,90 | 74290 | 6,- | 6,- |
| 7447 | 7,20 | 7,20 | 74122 | 3,85 | 3,85 | 74173 | 13,20 | 13,20 | 74293 | 6,30 | 6,30 |
| 7450 | 1,80 | 3,50 | 74123 | 4,50 | 7,20 | 74174 | 9,60 | 10,20 | 74373 | 13,10 | 13,10 |

C. I. SPECIAUX

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|----------|-------|-----------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| AY3-1015 | 66,- | LF356 | 12,- | MC1496 | 15,- | RO-3-2513 | 96,- | TDA1024 | 22,- | XR2206 | 40,- |
| AY3-1270 | 112,- | LF357/CA3140/ | | MK50398 | 80,- | SDA5680A | 253,- | TDA1034NB | 32,- | XR2207 | 45,- |
| AY3-1350 | 80,- | TL081 | 12,- | MM74C92B | 58,- | SN76477 | 44,- | TDA1046 | 7,50 | XR4151/RC4151 | |
| AY5-1013 | 55,- | LH0075 | 222,- | MM2102 | 14,- | SFF96364 | 15,- | TDA1046 | 28,- | ZN414 | 32,- |
| AY5-2376 | 120,- | LM100C | 52,- | MM2112 | 26,- | SO41P | 14,- | TDA2002 | 27,- | 78L05 à | |
| CA3060 | 24,- | LM301 | 7,30 | MM2114 | 62,- | SO42P | 15,- | TDA2020 | 36,- | 78L12 | 6,- |
| CA3080 | 10,- | LM305 | 16,- | MM2708 | 80,- | S566B | 32,- | TL074 | 26,- | 79L05 à | |
| CA3088 | 8,- | LM309K | 15,- | MM2716 | 150,- | TAA611 | 11,80 | TL081/LF356 | | 79L12 | 6,- |
| CA3088 | 26,- | LM311 | 7,50 | MM5204O | 132,- | TAA661 | 13,50 | TL084 | 16,- | 7805 à 7824 | 10,- |
| CA3130 | 10,- | LM317K | 35,- | NE555 | 3,50 | TBA120 | 7,50 | TMS3874NL | 25,- | 7905 à 7924 | 10,- |
| CA3140/TL081/ | | LM323K | 76,- | NE556 | 11,- | TBA161 | 22,- | UA709 | 3,80 | 78G | 18,- |
| LF358 | 12,- | LM324 | 8,- | NE557 | 16,- | TBA790 | 7,50 | UA710 | 5,20 | 79G | 18,- |
| LM3181 | 15,- | LM331/XR4151 | | NE564 | 45,- | TBA800 | 11,40 | UA723 | 5,- | 78HG | 64,- |
| LM3182 | 50,- | LM339 | 6,30 | NE565 | 17,- | TBA810 | 14,- | UA733 | 14,90 | 95H90 | 80,- |
| LM3189 | 38,- | LM380 | 15,- | NE567 | 16,- | TCA210 | 34,- | UA739 | 10,- | 11C90 | 120,- |
| DM81LS85 | 18,- | LM386 | 9,- | OM981 | 200,- | TCA220 | 28,- | UA741 | 3,50 | 2616 | |
| DM81LS97 | 18,- | LM390 | 9,- | R8502P | 98,- | TCA280 | 20,40 | UA747 | 9,90 | 2621 | jeu |
| ESM231 | 30,- | LM3914 | 30,- | R8532P | 124,- | TCA440 | 16,90 | UAA170 | 18,- | 2636 | TV |
| FCM7004 | 83,- | LM3915 | 32,- | RC4131B | 15,- | TCA910 | 15,- | UAA180 | 18,- | 2650 | |
| ICM7555 | 13,- | MC1350 | 11,- | RC4136 | 19,- | TCA940 | 13,- | ULN2003 | 16,- | 8088 | 407,- |
| INS8295N | 644,- | MC1468G | 38,- | RC4151 | 20,- | TCA4500 | 26,- | XR2203 | 16,- | 8284 | 72,- |

- Diodes Varicap
BA102 4,-
BB104 6,-
BB1056 3,-
BB142 6,-
- Diodes de commutation
AA119 1,-
BAX13 0,70
IN4148 0,40
OA95 0,40
IN4150 1,-
- Diodes de redressement
1N4007, 1 A 1000 V 1,-
1N5408, 3 A 1000 V 3,-
- Diodes Schottky
FH1100 (HP2800) 8,-
- Optocoupleur
TIL111 / MCT2 10,-
ICT260 simple 7,80
ICT600 double 15,-
CNY47A 14,-
MCS2400 18,-
OPI1264 15,-
- Afficheurs
7756 12,-
7750 12,-
7760 12,-
MAN4640 23,-
7414 113,-
7730/TLI312/DL707 12,-
FND567 16,50
FAN5132T + LZ302 176,-

- Diodes LED
ø 5 mm rouge, vert ou jaune, pièce 1,60
ø 3 mm rouge, vert ou jaune, pièce 1,60
LEDs plates, rouge ou vert, pièce 2,50
Clips pour LEDs: ø 5 mm 0,50
ø 3 mm 0,50
- Photo PIN diode
BPW34 15,-
- Photorésistances LDR
Miniature 7,50
Genre LDR03 12,-
- Photodiode infrarouge
OAP12 31,-
- Ensemble émission-réception infra-rouge (notice)
Diode TIL32 - phototransistor TIL78, l'ensemble 15,-
- Diodes zener 0,5 W
Toutes les valeurs entre 1,4 et 47 V, pièce 1,50
200 V 3,-
- Divers
Transducteur PXE 25,-
Micro électret 25,-
Connecteur DIN41612, 64 broches le jeu M + F 65,-
Condensateur variable 500 pF/250 pF 25,-
Pince test 16 broches 53,-
Jeu de deux manchettes de commande jeux TV 880 kohms 60,-
BL30HA 8,-

- Pot ajustables multistars Hélitrim 8,-
SFD 455 9,-
SFE 10,7 7,-
34342 TOKO 8,-
34343 TOKO 8,-
BLR3107N 7,-
BLR3132 38,-
Digitast 43,-
Digitast avec LED 13,-
Tore T50-6 ou T50-12 7,20
CTN 10 kohms 25°C 15,-
Tore antiparasitage triac 12,-
Mandrin Kashke 7,-
Moteur avec démulti 81015 ø 85 mm 50,-
HP 8 / 25 ou 50 ohms 15,-
Buzzer 6/1

LIVRES PUBLITRONIC



MICROPROCESSEUR Z-80

programmation par Elizabeth A. Nichols, Joseph C. Nichols et Peter R. Rony **70 FF**
Le microprocesseur Z-80 est l'un des microprocesseurs 8 bits les plus performants du marché actuel. Se débattre parmi les dix modes d'adressage différents et parmi les centaines d'instructions du Z-80 pourrait sembler un peu rébarbatif. Grâce à ce nouveau livre, présentant des qualités didactiques exceptionnelles, la programmation du Z-80 est mise à la portée de tous. Chaque groupe d'instructions fait l'objet d'un chapitre séparé qui se termine par une série de manipulations sur le Nanocomputer[®], un microordinateur de SGS-ATES. Après une étude approfondie du livre "microprocesseur Z-80, programmation" le lecteur pourra entrer dans le monde des microprocesseurs avec le sourire.

interfaçage par Elizabeth A. Nichols, Joseph C. Nichols et Peter R. Rony **90 FF**
C'est tout d'abord les méthodes d'entrée/sortie avec la mémoire et avec les périphériques qui sont étudiées en détail. Le traitement des interruptions est ensuite examiné de manière approfondie car celles-ci sont en grande partie responsables de la communication entre le CPU et le monde extérieur. Une présentation soignée du circuit d'entrée/sortie en parallèle (PIO) Z-80 s'avérera très précieuse pour les utilisateurs du Z-80. Enfin l'introduction de nombreux circuits intégrés de la série 74LS, du circuit compteur-timer (CTC) Z-80 et d'une multitude de particularités sur le CPU Z-80 permettra d'envisager toutes sortes d'applications du microprocesseur.
Tous les concepts introduits dans ce livre sont accompagnés de manipulations sur le Nanocomputer[®]. Après l'étude du livre "Z-80, interfaçage" le lecteur sera parfaitement familiarisé avec le hardware et le software de ce microordinateur de SGS-ATES.



Do you understand English?


Si vous ne connaissez pas l'anglais technique, alors voici une excellente occasion de l'apprendre. Si vous possédez déjà quelques notions en anglais technique, vous apprécierez beaucoup le "Book 75".

prix : 40 F

300 CIRCUITS

Ce livre regroupe 300 articles dans lesquels sont présentés des schémas d'électronique complets et facilement réalisables ainsi que des idées originales de conception de circuits. Les quelques 250 pages de "300 CIRCUITS" vous proposent une multitude de projets originaux allant du plus simple au plus sophistiqué.

prix : 55 F

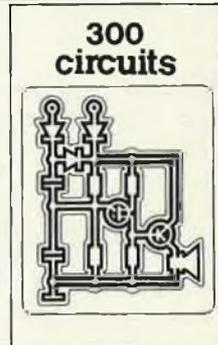

Ce livre donne une introduction par petits pas de la théorie de base et de l'application de l'électronique digitale.

Ecrit dans un style sobre, on n'a pas besoin d'apprendre des formules sèches et abstraites, mais à leur place on trouve des explications claires des fondements des systèmes digitaux, appuyées par des expériences destinées à renforcer cette connaissance fraîchement acquise.

Pour cette raison DIGIT 1 est accompagné d'une plaquette expérimentale pour faciliter la construction pratique des schémas.

Prix : 65 F, circuit imprimé compris.
par H. Ritz



le cours technique

conception et calcul des circuits à base de transistors.



LE COURS TECHNIQUE

conception et calcul des circuits de base à semiconducteurs 40 F

Une excellente occasion de mettre le doigt dans l'engrenage.

La technique de l'intégration a pris une telle ampleur au cours des dernières années, qu'elle a réussi à ternir le prestige des semiconducteurs traditionnels. Et pourtant ceux-ci restent l'outil de base de l'électronique. *Qui pourrait se passer de transistors ou de diodes?* Voici donc un nouveau livre qui met en lumière ce qui se passe à l'intérieur de ces composants fondamentaux, sous la forme de chapitres qui se suivent en ordre croissant de difficulté, généreusement illustrés, et suivis de petits exercices d'application qui vous permettront au fur et à mesure de vérifier votre acquis (rassurez-vous, nous donnons aussi les solutions!)

Amateur plus ou moins averti ou débutant, ce livre vous concerne; et si tant est que vous sentiez quelques atomes crochus pour les électrons, vous ne resterez pas indifférents! Ni passifs, car dès les premiers chapitres vous participerez réellement à l'étude des montages fondamentaux, puis vous concevrez et calculerez vous-même des étages amplificateurs, ou des oscillateurs. En somme un véritable mode emploi des semiconducteurs discrets qui vous aidera par après à résoudre tous les problèmes et les difficultés de montages plus compliqués.

Disponible: — chez les revendeurs Publitronec
— chez Publitronec, B.P. 48, 59930 La Chapelle d'Armentières (+ 10 F frais de port)

UTILISEZ LE BON DE COMMANDE EN ENCART

LE NUMERO 1 DU KIT

19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris
Métro: Censier-Daubenton ou Gobelins
Tél.: (1) 336.01.40 +



SERVICE COMMANDES TÉLÉPHONIQUES (1)336.01.40 + poste 13 ou 14

Minimum d'envoi 100F + port et emballage
Nous honorons les bons « Administration »
(minimum 300.00)

Documentation n° 17 sur simple demande
contre 5 timbres à 1.40 F

QUARTZ EN STOCK

A BROCHES 15,00 OU
★ A FILS 10,00 F

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 20 625 | 26 570 | 26 780 | 27 015 | 27 245 19,00 | 27 840 |
| 20 755 | 26 580 | 26 795* | 27 025 | 27 250 19,00 | 27 860 |
| 20 775 19,00 F | 26 590 | 26 800 | 27 035 | 27 255 | 27 870 |
| 20 820* | 26 600 | 26 810 | 27 045 | 27 265 28,00 | 31 350 |
| 20 830* | 26 610* | 26 820 19,00 F | 27 055 40,00 F | 27 275 19,00 | 31 485 |
| 20 840* | 26 615 | 26 835 | 27 065 | 27 280 | 31 495 |
| 20 850* | 26 620 | 26 845 | 27 075 | 27 290 | 31 575 |
| 20 860* | 26 630 | 26 865* | 27 085 | 27 300 | 31 590 |
| 20 890* | 26 640 19,00 | 26 875* | 27 095 | 27 320* | 31 620 |
| 21 300* | 26 650 | 26 885* | 27 105 19,00 F | 27 330* | 31 630 |
| 21 320* | 26 660 19,00 | 26 895 | 27 115 19,00 | 27 340* | 31 640 |
| 21 340* | 26 670 | 26 905 | 27 125 | 27 350 | 31 650 |
| 21 380* | 26 680 19,00 F | 26 915 | 27 135 19,00 F | 27 365 | 31 660 |
| 21 390* | 26 685 | 26 920 | 27 140 | 27 370 | 31 680 |
| 21 400* | 26 695 | 26 935* | 27 145 | 27 375 | 31 690 |
| 23 200 19,00 | 26 700* | 26 940 | 27 155* | 27 380* | 31 700 |
| 26 000 40,00 F | 26 710 | 26 955* | 27 165 | 27 385 | 31 710 |
| 26 455 | 26 715 | 26 965 | 27 175 | 27 390 | 31 720 |
| 26 510 | 26 720 | 26 975 | 27 185 | 27 400* | 31 730 |
| 26 520 19,00 | 26 730 | 26 985 19,00 F | 27 195* | 27 405 19,00 | 31 770 |
| 26 535 | 26 740 | 26 995 | 27 205 | 27 410 | 28 000 31 845 |
| 26 540 | 26 745* | 27 000 19,00 F | 27 215 | 27 420 | 19 000 31 870 |
| 26 545 | 26 750 | 27 005 | 27 220 | 27 440 | 32 200 |
| 26 550 | 26 760 | 27 010 | 27 225 | 27 450 | 32 250 |
| 26 560 19,00 F | 26 770 | 27 015 | 27 235 | 27 460 | 32 300 |
| 26 565 | 26 775 | 27 020 | 27 240 | 27 470 | 19 000 32 350 |

| | | | |
|--------------------------------|---------|---------------------------|-------|
| 3,58 MHz | 82,00 | 6,9336 MHz | 59,00 |
| 39.035 MHz boillier HC 25 | 42,00 F | 31 MHz | 22,00 |
| 72.000 MHz boillier HC 25 HC 6 | 54,00 F | 32.768 KHz Quartz horloge | 39,00 |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|---------|---------|
| BOUTIER HC 8 | 1,2768 MHz Quartz horloge | 46,00 F | 4 MHz | 62,00 F |
| 26.686 MHz | 445 kHz | 85,00 F | 460 kHz | 32,50 F |
| 27.000 MHz | 455 kHz | 85,00 F | 472 kHz | 62,50 F |
| | 100 kHz | 85,00 F | 480 kHz | 78,00 F |
| | | | 1 MHz | 95,00 F |
| | | | 10 MHz | 78,00 F |

| | | | |
|-------|--------|------------|--------|
| HC 25 | 3,80 F | HC 8 | 3,00 F |
| | | 11,326 MHz | 62,00 |
| | | 11,476 MHz | 62,00 |

TUBES

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|----------------|-------|
| AB11 | 32,00 | EF184 | 10,80 | UBF11 | 29,80 | 6C5 | 17,00 | ABREVIATIONS | |
| AH7 | 18,00 | EF200 | 91,00 | UBF80 | 14,50 | 6CA7 | 78,00 | RCA R | |
| AK1 | 27,00 | EFL200 | 24,50 | UBF85 | 11,00 | 6CB7M | 37,00 | SIEMENS SI | |
| AZ1 | 32,00 | EL3(N) | 37,00 | UBL21 | 21,60 | 6C6 | 14,60 | SY | |
| AZ41 | 19,00 | EL32 | 18,00 | UC92 | 12,10 | 6DC65A | 31,00 | TELEFUNKEN TEL | |
| CB11 | 46,00 | EL33 | 59,00 | UCC85 | 16,00 | 6EUF 6 | 24,00 | MAZDA M | |
| CB16 | 37,00 | EL34 | 34,00 | UCH42 | 26,00 | 6EB8M | 27,50 | PHILIPS P | |
| CF7 | 12,50 | EL34RCA | 69,00 | UCH81 | 13,50 | 6EJ5GT | 12,50 | 2526GT | 28,00 |
| CY2 | 26,50 | EL38 | 21,80 | UCB82 | 14,50 | 6F97 | 35,80 | 26A7 | 58,00 |
| DAF96 | 11,00 | EL41 | 32,00 | UF41 | 30,50 | 6F97M | 23,50 | 26A8 | 36,00 |
| DF67 | 41,60 | EL42 | 59,00 | UF42 | 25,00 | 6G6 | 16,00 | 26B6 | 36,00 |
| DF98 | 14,50 | EL43 | 19,00 | UF80 | 15,00 | 6G6C | 10,20 | 28 | 30,00 |
| DK82 | 18,00 | EL48 | 9,50 | UF85 | 13,50 | 6H6M | 12,10 | 28D7W | 49,50 |
| DL67 | 18,50 | EL504 | 21,20 | UF89 | 11,00 | 6J4 | 31,00 | 34 | 14,00 |
| DL92 | 15,00 | EL51 | 15,00 | UL41 | 34,00 | 6J4 | 31,00 | 35B5 | 26,50 |
| DL96 | 15,50 | EL51 | 15,00 | UL41P | 38,00 | 35C5 | 22,00 | 35Z3R | 32,00 |
| DM70 | 14,00 | EL504 | 21,20 | UL84 | 23,50 | 35CS | 22,00 | 35W4 | 12,50 |
| DM715H | 25,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| DY51 | 15,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| DY86 | 11,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| DY87 | 10,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| DY802 | 12,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| E83CC31 | 83,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| E84L31 | 124,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| E88C | 78,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| E88CC31 | 60,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| E88CC31 | 99,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| E93CC | 37,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EAAS1M2 | 18,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EAC80 | 13,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EAF42 | 20,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EAF801 | 18,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBC | 14,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBC41 | 16,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBC81 | 14,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBF7 | 36,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBF11 | 26,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBF80 | 12,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBF83 | 16,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBF85 | 9,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBF85 | 16,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EBL1 | 38,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECR6 | 24,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECR8 | 17,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EC92 | 13,70 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EC9300 | 19,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC40 | 30,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC81 | 11,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC82 | 24,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC83 | 24,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC84 | 10,80 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC85 | 11,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC85M | 21,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC88 | 28,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC88 | 32,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC91 | 11,40 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC189 | 14,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC8015 | 86,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC8021H | 105,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC8031H | 123,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC808 | 26,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC8081H | 52,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECC812 | 37,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF11 | 29,20 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF180 | 17,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF182 | 11,40 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF186 | 9,90 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF200 | 11,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF201 | 27,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF801 | 17,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF802 | 26,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF803 | 26,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF804 | 16,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF807 | 23,90 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF811 | 12,90 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF815 | 21,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF831 | 17,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF84 | 14,60 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| EF8200 | 31,70 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECL80 | 12,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECL82 | 10,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECL84 | 14,50 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECL85 | 19,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECL85 | 81,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECL86 | 81,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECL800 | 270,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ECL805 | 19,00 | EL508 | 41,60 | UL84 | 23,50 | 35D | 31,00 | 35Z3R | 32,00 |
| ED500 | 5,00 | EL508 | | | | | | | |

Nous honorons les bons « Administration »
(minimum 300,00)

19, rue Claude-Bernard, 75005 Paris
Métro: Censier-Daubenton ou Gobelins
Tél.: (1) 336.01.40 +



SERVICE COMMANDES
TÉLÉPHONIQUES 0336.01.40
+ poste 13 ou 14

Minimum d'envoi 100F + port et emballage

Nous honorons les bons « Administration » (minimum 300,00)
Documentation n° 17 sur simple demande
contre 5 timbres à 1.40 F

MJ kit

| | | |
|------|---|--------|
| MJ1 | Modulateur 1 voie (800W) | 43,00 |
| MJ2 | Modulateur 2 voies (2x800W) | 66,00 |
| | Coffret métal (150x80x50) noir | 52,00 |
| | Accessoires (boutons, voyants, prises etc.) | 29,00 |
| MJ3 | Gradateur (100W) | 38,00 |
| MJ4 | Stroboscope 40 puls. | 139,00 |
| MJ5 | Modulateur 3 voies (3x800W) | 106,00 |
| | Coffret métal (200x110x60) noir face avant gravée | 57,00 |
| | Accessoires (boutons, voyants, prises etc.) | 39,00 |
| MJ6 | Chromatisme à led (12) | 136,00 |
| MJ7 | Horloge à diodes complète heure minute - seconde | 149,00 |
| | Option réveil | 42,00 |
| | Coffret métal (113x59x54mm) noir | 43,00 |
| MJ8 | Préamplificateur stéréo pour cellule magnétique | 49,00 |
| MJ9 | Avertisseur et protection de dépassement de température (protection d'ampis, déclenchement ventilateur, etc.) | 95,00 |
| | 3 seuils 60° 80° 95° à préciser | 95,00 |
| MJ10 | Base de temps à quartz 50Hz pour horloge (à être étudié pour l'ornementaire avec le kit MJ7) | 89,00 |
| MJ11 | Jeux télé (tennis, football, pétrole, exercices) | 179,00 |
| | Coffret forme pupitre (300x160x85 +50mm) avec face avant gravée livrée avec inter. boutons etc. | 88,00 |
| MJ12 | Chargeur batteries 12V (avec coupeure en fin de charge) | 92,00 |
| | Option transform. 2x12V 5A | 154,00 |
| | galva 10A | 48,00 |
| MJ13 | Préamplificateur micro (basse impédance) | 34,00 |
| MJ14 | Horloge à cristaux liquides 5 fonctions à quarts heure - minute - seconde - jour - mois | 299,00 |
| | Coffret métal couleur acier haut 95 long 155 petit profil 30 grande prof 50 | 36,00 |
| MJ15 | Voltmètre digital à cristaux liquides 1999 points - chiffres 18 mm | 351,00 |
| | Alimentation pile 9V | 184,00 |
| MJ16 | Temporisateur réglable de 1 seconde à 40 minutes 400W | 558,00 |
| MJ17 | Fréquencecètre 50MHz 8 Digits | 68,00 |
| MJ18 | Ampli téléphone | 69,00 |
| MJ19 | Ampli 5 watts 12 volts | 342,00 |
| MJ20 | Chromatisme 8 Digits | 269,00 |
| MJ21 | Générateur de fonctions SINUS TRIANGLE CARRE 10Hz à 100KHz | 158,00 |
| MJ22 | Cheminérisé 4 voies (réglage indépendant modulation positive ou négative) | 54,00 |
| MJ23 | Préampli de lecture stéréo pour Mini K7 | |

la CB 22 CANAUX 1219,00 2W FM

NOUS AVONS EN STOCK TOUS LES ACCESSOIRES
Antennes lises, mobiles, ampis, tous mètres, liches, embases, connecteurs, fils, etc.
PUBLICATIONS
- communication radio CB - 27 MHz 64 F
par Karamanolis 126 pages + 4 F en timbre
CB antennes 108 pages 64 F
par Karamanolis
+ 4 F en timbre
Carnet de bord LB 12,00 + 4,00 en timbres

TUBE A ÉCLATS

40 Joules 28,00
150 Joules 48,00
300 Joules 65,00
Transfo. d'impulsions 17,00
Eclateur 16,00

"JOSTY-KIT"

| | | |
|---------|---|--------|
| HF 61/2 | Récepteur OM à diodes | 72,50 |
| HF 65 | Émetteur FM de test | 40,00 |
| HF 66 | Convertisseur VHF 14,4 MHz | 147,50 |
| HF 310 | Récepteur FM vericap, alimentation 12 à 16V | 184,00 |
| HF 325 | Récepteur FM qualité professionnelle | 308,00 |
| HF 330 | Décodage stéréo pour HF 310 ou HF 325 | 87,50 |
| HF 385 | Préampli d'antenne UHF/VHF gain 20 dB | 98,00 |
| HF 395 | Préampli HF alimentation 12 V | 33,00 |
| M 360 | Générateur de signaux carrés 500 à 3000 Hz | 29,50 |
| KIT | JK 01 Ampli BF 2 W | 83,60 |
| + JK | JK 02 Ampli micro | 73,50 |
| HOBBY | JK 03 Générateur BF | 113,00 |
| | JK 04 Tuner FM | 126,00 |
| | JK 05 Récepteur 27 MHz | 129,00 |
| | JK 06 Émetteur 27 MHz | 120,50 |
| | JK 07 Décodage | 136,00 |
| | JK 08 Cal. photo | 95,00 |
| | JK 09 Sirène | 77,00 |
| | JK 10 Compte pose | 118,00 |
| | JK 12 Ampli d'antenne 27 MHz | 183,50 |
| | JK 13 Générateur HF | 109,00 |
| | JK 15 Récepteur infra-rouge | 136,50 |
| | JK 16 Émetteur infra-rouge | 97,00 |
| | JK 105 144 MHz - Scanner VHF | 489,70 |
| | JK 105-27 Modification pour Bande 27 MHz FM | 38,50 |

Chaque Kit JK est livré avec un boîtier

ASSO KIT

| | |
|---|--------|
| 2013 Stroboscope 100 joules | 286,00 |
| 2019 Table mixage à 5 entrées avec vidéo | 291,00 |
| 2025 Synchro Amplitude 10W 12 Volts | 121,00 |
| 2028 Connecteur de toraille (5 et A) stéréo | 119,00 |
| 2030 Touch control secteur à gradateur 1700W | 143,00 |
| 2032 Alimentation continue 1 à 24V réglable 1A | 170,00 |
| 2036 Température pour essai glace | 120,00 |
| 2038 Compensateur photovoltaïque au silicium | 154,00 |
| 2044 Thermostat électronique de haute précision | 192,00 |
| 2048 Chambre réverbération | 280,00 |
| 2054 Générateur musical programmable 10 notes | 172,00 |

KIT IMD

| | | |
|-------|--|-------|
| KN1 | Amplificateur électronique | 59,00 |
| KN2 | Interphone à circuit intégré | 68,00 |
| KN4 | Détecteur de métaux | 37,00 |
| KN5 | Injecteur de signal | 38,00 |
| KN6 | Détecteur photo électrique | 86,00 |
| KN7 | Circuit électronique | 43,00 |
| KN9 | Convertisseur de fréquence AMVHF | 38,00 |
| KN10 | Convertisseur de fréquence FMVHF | 42,00 |
| KN12 | Module Ampli 4,5W à circuits intégrés | 58,00 |
| KN14 | Correcteur de tonalité | 43,00 |
| KN15 | Temporisateur | 86,00 |
| KN16 | Métronome | 40,00 |
| KN17 | Oscillateur moose | 61,00 |
| KN18 | Instrument de musique | 54,00 |
| KN19 | Sirene électronique | 53,00 |
| KN20 | Convertisseur 27MHz | 72,50 |
| KN21 | Circuit de secteur réglable | 66,00 |
| KN26 | Cardion de porte 2 ions | |
| KN 40 | Sirène de puissance 12 V 15 W | 98,00 |
| KN 45 | Amplificateur d'antenne loud récepteur | 28,00 |
| KN 46 | Récepteur miniature FM | 56,00 |

SEMICONDUCTORS PLESSEY

| | |
|--------------------------------|--------|
| SL 610 C RF Amplifier | 58,00 |
| SL 611 C RF Amplifier | 56,00 |
| SL 612 C IF Amplifier | 58,00 |
| SL 620 C VOGAD | 83,00 |
| SL 621 C AGC Generator | 83,00 |
| SL 622 C AF AMP/VOGAD/SIDETONE | 194,00 |
| SL 630 C AF Amplifier | 83,00 |
| SL 640 C Double Balanced Mod | 83,00 |
| SL 641 Receiver Mixer | 83,00 |

L 120 Phase contrôle TRIAC

| | |
|---------------------------------------|-------|
| L 120 Phase contrôle TRIAC | 30,00 |
| L 121 BURST CONTRÔLE TRIAC | 30,00 |
| L 130 Régulateur 12 V | 21,00 |
| L 148 Régulateur | 28,00 |
| TCA 285 A Détecteur de proximité | 33,20 |
| TBA 231 Double ampli. au faible bruit | 26,60 |
| TDA 2030 Ampli 14 W | 51,00 |
| TDA 2004 Ampli 2 x 10 W | 79,00 |



DATA LINEAIRE 640 pages
68,00 + 16,00 en timbres

SEMI CONDUCTEURS GRANDS MARQUES (N° 1004 MONTAGE KIT - 1980)

| | | | | | | | | | |
|---------|-------|---------|-------|-----------------|-------|-------------|-------|---------|-------|
| 2N697 | 7,00 | BC237 | 3,90 | AC128K | 4,85 | A723T05 | 13,20 | SN7460 | 5,60 |
| 2N708 | 5,80 | BC238 | 2,20 | AC132 | 7,00 | A7410P | 6,50 | SN7462 | 14,00 |
| 2N914 | 3,60 | BC251 | 2,60 | AC180K | 8,25 | A7410L | 7,50 | SN7470 | 4,80 |
| 2N918 | 5,00 | BC307 | 2,30 | AC181K | 5,40 | A741T05 | 8,50 | SN7472 | 7,50 |
| 2N930 | 4,90 | BC308 | 2,50 | AC187 | 6,00 | A741 | 19,40 | SN7473 | 6,00 |
| 2N1420 | 5,50 | BC313A | 6,50 | AC187K | 8,00 | A748 | 7,60 | SN7474 | 5,50 |
| 2N1305 | 3,50 | BC317 | 3,50 | AC188 | 6,00 | A753 | 18,00 | SN7475 | 5,00 |
| 2N1613 | 3,60 | BC318 | 3,50 | AC188K | 8,00 | MCT 2 | 9,00 | SN7476 | 6,75 |
| 2N1711 | 3,60 | BC337 | 2,50 | AD142 | 12,00 | XR2206cp | 67,00 | SN7478 | 16,00 |
| 2N1889 | 4,00 | BC338 | 2,50 | AD149 | 16,60 | XR2240cp | 38,00 | SN7482 | 12,50 |
| 2N1890 | 4,00 | BC487 | 3,00 | AD161 | 8,00 | TA0611B | 23,50 | SN7483 | 27,50 |
| 2N1893 | 5,10 | BC637 | 4,00 | AD162 | 8,00 | TA0611C | 27,00 | SN7486 | 4,30 |
| 2N2218 | 4,50 | BC638 | 4,50 | AD262 | 13,25 | TA0611D | 37,00 | SN7489 | 36,00 |
| 2N2218A | 4,20 | BCW94B | 2,70 | AF124 | 5,00 | TA0621 | 34,50 | SN7490 | 7,90 |
| 2N2219A | 4,20 | BCW96B | 3,00 | AF127 | 4,90 | TA0621 | 10,00 | SN7491 | 17,80 |
| 2N2365 | 4,20 | BCY58 | 4,45 | AF139 | 7,60 | TA0621 | 14,00 | SN7492 | 17,00 |
| 2N2484 | 6,50 | BCY78 | 4,50 | AF239 | 7,40 | TA0621 | 48,00 | SN7493 | 10,70 |
| 2N2494 | 15,00 | BD135 | 5,15 | AU108 | 17,00 | TBA641 | 36,00 | SN7494 | 28,00 |
| 2N2904 | 3,60 | BD136 | 5,30 | AU110 | 25,80 | TBA790 | 25,00 | SN7495 | 7,90 |
| 2N2905 | 3,60 | BD137 | 5,70 | BU108 | 38,00 | TBA800 | 16,50 | SN7496 | 19,00 |
| 2N2905A | 3,90 | BD138 | 5,90 | BU109 | 25,00 | TBA810 | 32,00 | SN7420 | 12,00 |
| 2N2906 | 4,20 | BD139 | 6,00 | BU126 | 28,00 | TBA820 | 20,50 | SN7421 | 6,00 |
| 2N2907A | 3,90 | BD140 | 6,10 | BU208 | 30,00 | TBA920 | 19,00 | SN7423 | 10,80 |
| 2N3053 | 3,20 | BD179 | 12,00 | BUX37 | 73,00 | TD01001 | 15,00 | SN7423 | 11,85 |
| 2N3055 | 9,00 | BD180 | 14,20 | TRANSISTORS FET | | TD01003 | 28,00 | SN7412 | 2,00 |
| 2N3390 | 10,50 | BD233 | 5,00 | 2N3819 | 4,50 | TD01034N | 29,00 | SN7414 | 27,00 |
| 2N3391 | 9,50 | BD235 | 5,50 | 2N3820 | 9,50 | TD01042 | 41,50 | SN7415 | 17,50 |
| 2N3533 | 23,50 | BD236 | 6,00 | 2N3823 | 16,00 | TD01045 | 17,00 | SN7415 | 7,20 |
| 2N3702 | 3,50 | BD237 | 7,50 | 2N4416 | 9,50 | TD01054 | 35,00 | SN74154 | 26,20 |
| 2N3703 | 3,30 | BDX66 B | 33,00 | 2N 4891 | 8,00 | TD02001 | 15,00 | SN74155 | 9,00 |
| 2N3704 | 4,50 | BDX67 B | 32,00 | 2N5245 | 9,50 | TD02002 | 24,00 | SN74156 | 9,00 |
| 2N3725 | 9,50 | BDY56 | 30,00 | 2N5457 | 4,90 | TD02020 | 40,00 | SN74163 | 14,00 |
| 2N3904 | 4,00 | BDY58 | 84,00 | 2N5461 | 9,00 | TD02620 | 20,00 | SN74164 | 9,00 |
| 2N3866 | 15,00 | BF167 | 5,20 | 2N5465 | 14,50 | TD02630 | 25,00 | SN74165 | 15,00 |
| 2N3906 | 6,50 | BF173 | 4,70 | BF245 | 7,20 | TD02631 | 28,00 | SN74166 | 40,00 |
| 2N4037 | 9,20 | BF178 | 5,50 | BF246 | 7,20 | TC9490 | 21,00 | SN74167 | 40,00 |
| 2N4400 | 3,50 | BF179 | 7,25 | E 300 | 7,60 | TC9440 | 22,00 | SN74170 | 24,00 |
| 2N4401 | 3,50 | BF180 | 5,75 | ZENER | | SE5005 | 18,50 | SN74173 | 18,00 |
| 2N4403 | 3,50 | BF194 | 2,50 | 3V à 100V | 3,50 | ULN2003 | 19,00 | SN74180 | 62,00 |
| BC107 | 2,50 | BF195 | 4,50 | 13W | | CIRCUIT | | SN74190 | 16,15 |
| BC108 | 2,70 | BF233 | 4,25 | DIODES | | INTEGRE TTL | | SN74192 | 17,00 |
| BC109 | 2,90 | BF258 | 4,00 | BA102 | 3,50 | SN7400 | 2,00 | SN74193 | 17,20 |
| BC113 | 3,00 | BF259 | 4,00 | BA119 | 3,50 | SN7401 | 5,50 | SN74195 | 15,00 |
| BC114 | 2,00 | BF259 | 4,00 | CAR1 | 1,00 | SN7402 | 2,00 | SN74197 | 17,00 |
| BC116 | 7,20 | BF899 | | OA95 | 1,00 | SN7403 | 2,00 | SN74258 | 3,50 |
| BC117 | 10,50 | BF899 | 22,60 | IN914 | 0,80 | SN7404 | 3,50 | SN74259 | 18,00 |
| BC141 | 6,10 | BF165 | 25,00 | IN4148 | 0,80 | SN7405 | 5,80 | LS | |
| BC142 | 5,80 | BF17A | 4,00 | ESM 230 390 | 9,00 | SN7407 | 6,00 | LS04 | 4,50 |
| BC143 | 5,75 | BSY38 | 4,00 | POINT | | SN7408 | 3,20 | LS08 | 4,50 |
| BC145 | 7,80 | TIP29A | 5,40 | 1A 400V 4,80 | | SN7410 | 2,25 | LS10 | 4,50 |
| BC147 | 2,90 | TIP30A | 6,00 | 2A 200V 15,00 | | SN7411 | 6,25 | LS20 | 4,50 |
| BC153 | 5,50 | TIP31B | 6,75 | 4A 50V 9,00 | | SN7416 | 40,50 | LS 30 | 4,50 |
| BC154 | 6,00 | TIP32B | 7,30 | 10A 200V 21,00 | | SN7420 | 2,00 | LS12 | 6,50 |
| BC157 | 2,60 | TIP33A | 9,25 | 25A 200V 32,00 | | SN7425 | 2,00 | LS15 | 6,50 |
| BC160 | 6,00 | TIP34A | 10,70 | CIRCUIT | | SN7430 | 2,85 | LS90 | 15,00 |
| BC161 | 6,00 | TIP35A | 20,80 | INTEGRE | | SN7432 | 3,60 | LS122 | 5,00 |
| BC169 | 3,50 | TIP36A | 22,40 | LINEAIRE | | SN7440 | 10,00 | LS123 | 14,00 |
| BC170 | 3,00 | TIP41B | 8,70 | AJ050P | 7,00 | SN7442 | 16,30 | LS154 | 18,50 |
| BC171 | 3,20 | TIP42B | 9,70 | A7090L | 7,90 | SN7446 | 22,00 | LS173 | 22,00 |
| BC172 | 3,20 | TIP112 | 9,00 | A7090T5 | 10,50 | SN7447 | 16,00 | LS193 | 1,00 |
| BC177 | 3,35 | TIP117 | 9,50 | A710 | 8,00 | SN7450 | 5,00 | | |
| BC178 | 3,50 | TIP295S | 10,50 | A7230L | 10,00 | SN7451 | 10,00 | | |
| BC179 | 3,75 | TIP305S | 9,00 | | | SN7453 | 3,90 | | |
| BC182 | 2,50 | AC125 | 6,50 | | | | | | |
| BC183 | 2,70 | AC126 | 6,00 | | | | | | |
| BC184 | 3,10 | AC127 | 6,00 | | | | | | |
| BC211 | 5,90 | AC128 | 10,00 | | | | | | |
| BC213 | 2,85 | | | | | | | | |

DATA C'MOS RTC Série 4000 44,00 F + 14,00 F en timbres
GUIDE DE L'INGÉNIEUR RTC 40,00 F + 12,00 F en timbres
LINEAIRE FAIRCHILD 34,00 + 12,00 F en timbres
DATA C'MOS FAIRCHILD 32,00 + 12,00 en timbres

| | | |
|----------|----------------------------|----------|
| ICM 7038 | Base de temps à quartz | 51,00 F |
| ICM 7045 | Timer complet, chronomètre | 159,00 F |
| ICM 7207 | Fréquencecètre | 60,00 F |
| ICM 8038 | Générateur de fonctions | 68,00 F |

DÉPOSITAIRE SEMI-CONDUCTEURS

ENFIN DISPONIBLE

TMS 1122 NI Timer universel programmable sur 20 jours fonctionne en 9V

39 00



TEXAS INSTRUMENTS

| | | |
|---|-------|--------|
| TTL | | |
| SN74132 4 trigger à 2 entrées | 11,25 | 104,00 |
| SN74142 7490+ 7475 + 7441 | 28,60 | 54,00 |
| SN74143 7490 + 7475 + 7447 | 30,00 | 40,00 |
| OPTOELECTRONIQUE | | |
| TIL 270 Barreau 10 led Ø3mm rouge | 38,00 | 62,00 |
| TIL 305 5x7 afficheur | 85,00 | 43,00 |
| TIL 306 7490 + 7475 + 7477 + afficheur | 92,00 | 9,80 |
| TIL 308 7475 + 7490 | 80,00 | 9,00 |
| TIL 312 Afficheur rouge 8mm à anode | 13,00 | 21,00 |
| TIL 321 Afficheur rouge 8mm cathode | 18,00 | 8,00 |
| TIL 321 Afficheur rouge 12mm anode | 16,00 | 7,50 |
| TIL 301 Afficheur vert 8mm anode | 16,00 | 24,00 |
| TIL 370 = DIS 339 afficheur 7 segments | 4,00 | 11,00 |
| 4 digi cathode | 40,00 | 7,00 |
| LIBRAIRIE nouvelles éditions Data Book TTL 830 pages | | 15,00 |
| 106 00 F - 16,00 en timbres * Data Book LINEAIRE | | 8,50 |
| 368 pages 31,00 F - 16,00 en timbres * Data Book opto | | 24,50 |
| 303 pages 39,00 - 11,00 en timbres | | 21,00 |
| Data Transistors, Diodes 1248 pages 65,00-20,00 en timbres | | 49,00 |
| SN 78810P Coilote-tours angle de came | | 10,00 |
| SN 78477 Générateur de bruit | | 37,50 |
| (oiseau, cloche, train etc.) | | |

NATIONAL SEMI-CONDUCTEURS

| | | | |
|--|-------|------------------------------------|--------|
| LF 356 Ampli OP MOS | 19,00 | LM 710 Comparateur | 8,00 |
| LM 10 Ampli OP alm. 1.5 V | 42,00 | LM 733 Ampli vidéo | 21,00 |
| LM 78 H 05 Régulateur 5V - 5A | 85,00 | LM 1303 Préampli stéréo | 18,00 |
| LM 101 AH Ampli OP Mixaire | 21,00 | LM 1496 Modul/Demodul | 20,00 |
| LM 301 Ampli OP OIL | 9,00 | LM 1458 Dual ampli OP | 9,00 |
| LM 301 AH Ampli OP TOS | 12,00 | LM 1800 Décodeur FM stéréo | 36,00 |
| LM 305 Régulateur | 26,50 | LM 1820 AM Radio | 18,00 |
| LM 307 Ampli OP | 10,00 | LM 2907 Convertisseur FRE-TEN | 25,00 |
| LM 308 Ampli OP | 14,50 | LM 3900 A Ampli OP | 11,00 |
| LM 311 Comparateur | 15,00 | LM 3909 Passeur pour led | 12,50 |
| LM 317 Régulateur 1,5 à 25V TO220 | 22,00 | LM 3914 Driver pour Bargram m | 38,00 |
| LM 317 K Régulateur 1.2 à 25V | 40,00 | LM 3915 Indicateur puissance BF | 39,00 |
| LM 318 Ampli OP | 10,00 | LM 308K Régulateur +5V 1.5A TO3 | 24,00 |
| LM 324 4 Ampli OP | 11,40 | LM 340-12 +12V 1A TO3 | 32,00 |
| LM 338 Zener à référence variable | 19,50 | LM 340-15 +15V 1A TO3 | 32,00 |
| LM 338K Régulateur réglable 1.2V 33V SA 75 | 75,00 | LM 340-24 +24V 1A TO3 | 32,00 |
| LM 339 Quad comparator | 11,00 | LM 320K-5 -5V 1.5A TO3 | 32,00 |
| LM 349 4 ampis op 74i | 19,50 | LM 320K-12 -12V 1.5A TO3 | 32,00 |
| LM 371 Ampli HF/FI | 33,00 | LM10001 CH Ampli OP faible cons. | 300,00 |
| LM 358 Double Ampli OP | 9,00 | TTL - CMOS | |
| LM 376 Régulateur | 20,00 | BROCHAGE IDENTIQUE série 74 | |
| LM 377 Ampli 2W stéréo | 27,00 | DM74C00 | 3,40 |
| LM 378 Ampli stéréo 2x4W | 31,00 | DM74C02 | 3,40 |
| LM 380 Ampli BF 5W | 21,00 | DM74C04 | 4,20 |
| LM 381 Préampli stéréo | 25,50 | DM74C08 | 3,40 |
| LM 382 Diode préampli faible bruit | 21,00 | DM74C20 | 3,40 |
| LM 384 Ampli 5W | 32,00 | DM74C73 | 8,00 |
| LM 386 Ampli BF | 15,00 | DM74C90 | 14,40 |
| LM 387 Dual ampli OP faible bruit | 13,50 | <u>Mémoires mortes</u> | |
| LM 391 N 80 Driver pour ampli BF | 25,00 | EPROM 1 K x 8 2708 | 95,00 |
| LM 703 Ampli FI | 18,50 | EPROM 2 K x 8 2716 | 348,00 |

GENERAL ELECTRIC

| | | | |
|---------------------------|-------|--|-------|
| DIAC UJT SBS | | Transistors (plastiques) | |
| ST 2 diac | 3,40 | SC 250 D 15A | 49,50 |
| 2 N 2846 UJT | 7,00 | SC 280 D 25A | 66,00 |
| D 13 T1 (2 N 6072) | 9,20 | Transistors de puissance silicium (Boîtiers plastiques) | |
| 2 N 4951 SBS | 7,00 | NPN | |
| H 11 A2 photo coupl. | 16,70 | 0 40 08 60V 5W | 8,75 |
| 2 N 5177 Photo Darlington | 8,80 | 0 42 C8 V 12W | 12,00 |
| V 250 LA15 GEMOV | 15,40 | 0 44 C7 70V 30W | 18,00 |
| Thyristors | | 0 44 C8 60V 30W | 10,75 |
| C 103 YY (60V 0,8A) | 5,00 | 0 44 H7 60V 50W | 15,00 |
| C 103 B (100V 0,8A) | 5,30 | PNP | |
| C 106 0 (400V 4A) | 8,25 | 0 41 08 60V 6W | 9,80 |
| C 122 B (200V 8A) | 12,20 | 0 43 C8 60V 12W | 11,25 |
| C 122 D (400V 8A) | 15,20 | 0 45 C8 60V 30W | 11,75 |
| C 122 M (600V 8A) | 21,00 | 0 45 H7 60V 50W | 18,50 |
| 2 N 688 (400V 25A) | 45,10 | Triacs (400V) | |
| | | SC 141 D 6A | 9,00 |
| | | SC 142 D isolé 8A | 12,00 |
| | | SC 146 D 10A | 13,00 |

LIBRAIRIE
Data Opto 220 pages 35,00 + 16,00 en timbres
Catalogue général G E 80 pages en Français 8,00 F + 7,00 en timbres
Catalogue transistors de puiss G E 120 pages 7,00 F + 7,00 F en timbres

RCA

| | | | |
|---------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Circuit intégré | | | |
| CA 3045 Transistors multiples | 45,10 | CD 4060 Compteur diviseur oscil | 17,00 |
| CA 3052 Préampli bf | 31,00 | CD 4066 4 bilatéral switch | 9,00 |
| CA 3086 Transistors multiples | 8,25 | CD 4069 8 inv | 3,50 |
| CA 3088 Ampli Fr-FM | 43,00 | CD 4070 4 portes n ex | 3,50 |
| CA 3130 Ampli OP MOS | 19,00 | CD 4072 2 portes or 4 entrées | 3,50 |
| CA 3131 5W bf | 33,00 | CD 4075 Or-Gate | 3,50 |
| | | CD 4082 Dual 4 - And | 3,50 |
| | | CD 4085 And-Or inverseur | 10,00 |
| Circuit C/MOS | | CD 4093 4-2 entrées NAND Trigger | 12,00 |
| CD 4001 4 portes nor 2* | 3,50 | CD 4098 2 monostables | 18,00 |
| CD 4002 2 4* | 3,50 | CD 4510 Compteur bcd | 21,00 |
| CD 4009 6 inverseurs | 7,50 | CD 4511 décodeur 7 segt | 24,00 |
| CD 4010 6 inverseurs | 7,50 | CD 4518 Double compteur bcd | 18,00 |
| CD 4011 4 portes nand 2 entrées | 3,50 | Transistors (silicium) | |
| CD 4012 2 bascules | 6,00 | 2N 3053 npn 60V 5W | 4,60 |
| CD 4016 4 bilatéral switch | 6,00 | 2N 3054 npn 90V 25W | 9,70 |
| CD 4017 compleu | 14,00 | 2N 3442 npn 150V 150W | 23,10 |
| CD 4019 4 And-Or | 6,50 | 2N 3553 npn 40V 7W | 24,00 |
| CD 4020 Diviseur | 17,00 | 2N 3525 Thyristor 400V 5A | 29,00 |
| CD 4023 3 portes nand | 3,50 | 2N 4036 pnp | 10,00 |
| CD 4024 7 div binaires | 10,50 | 9,00 | 9,30 |
| CD 4025 3 portes nor 3 entrées | 3,50 | 2N 5955 pnp 70V 25W | 16,75 |
| CD 4027 2JK-Flip-Flop | 9,00 | 2N 6246 pnp 90V 125W | 20,00 |
| CD 4029 Décade | 13,50 | 2N 3772 npn 100V 150W | 18,50 |
| CD 4030 4 OR exclusive | 3,50 | 40408 npn 90V 1W | 8,80 |
| CD 4033 decade | 34,50 | 40409 npn 90V 3W | 9,80 |
| CD 4040 Compteur binaire | 17,00 | 40410 pnp 90V 3W | 10,00 |
| CD 4046 PLL | 16,00 | 40411 npn 90V 150W | 39,00 |
| CD 4047 multivib | 15,00 | 40601 n mos | 13,75 |
| CD 4049 Hex Buffer | 5,50 | 40673 n mos | 15,00 |
| CD 4051 multiplexeur | 15,00 | | |
| CD 4052 Multiplex/Demultiplex | 16,00 | | |
| CD 4053 Multiplex/Demultiplex | 16,00 | | |

MOTOROLA

| | | | |
|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| BC 650 NPN Bruit extrêmement faible | 4,00 | MC 7815 cp Régulateur 15 V | 12,00 |
| BC 651 NPN Bruit extrêmement faible | 4,20 | MC 7818 Régulateur 18V | 12,00 |
| MC 1310 P décodeur PM stéréo | 26,50 | MC 7824 cp Régulateur 24V | 12,00 |
| MC 1312 P décodeur quadri | 32,00 | MC 7905 Régulateur -5 V | 21,00 |
| MC 3301 P 4 ampli op | 13,00 | MC 7912 Régulateur -12V | 21,00 |
| MC 3302 P 4 comparateurs | 15,00 | MPSA 05 NPN 60V | 4,00 |
| MD 8001 Dual Transistor | 12,50 | MPSA 16 NPN 80V | 4,50 |
| MD 8002 Dual Transistor | 45,25 | MPSA 13 NPN 33V | 4,00 |
| MD 8003 Quel Transistor | 51,50 | MPSA 18 NPN 15V faible bruit | 4,00 |
| MJ 802 NPN 90V 200W | 48,90 | MPSA 20 NPN 40V | 4,50 |
| MJ 901 PNP 80V 50W Darling | 22,80 | MPSA 55 PNP 80V | 5,00 |
| MJ 1001 NPN 80V 90W Darling | 21,00 | MPSA 56 PNP 80V | 5,00 |
| MJ 2500 PNP 60V 150W Darling | 27,00 | MPSA 10 PNP 40V | 3,60 |
| MJ 2501 PNP 80V 150W Darling | 30,00 | MPSL 01 NPN 100V | 4,00 |
| MJ 2955 PNP 60V 117W | 15,00 | MPSL 01 PNP 100V | 4,50 |
| MJ 3000 NPN 80V 150W Darling | 25,00 | MPSU 01 NPN 30V 10W | 8,80 |
| MJ 3001 NPN 80V 150W Darling | 27,00 | MPSU 01 PNP 30V 10W | 7,00 |
| MJ 4502 PNP 90V 220W | 54,00 | MPSU 05 NPN 60V Driver | 10,00 |
| MJE 243 NPN 100V 15W | 11,00 | MPSU 06 NPN 80V Driver | 11,00 |
| MJE 253 PNP 100V 15W | 11,70 | MPSU 01 NPN 100V 10W | 16,00 |
| MJE 340 NPN 300V 70W | 10,60 | MPSU 10 NPN 300V | 12,00 |
| MJE 370 PNP 25V 25W | 8,80 | MPSU 46 NPN 40 V Darling | 9,50 |
| MJE 520 NPN 30V 25W | 7,00 | MPSU 51 PNP 30V 10W | 11,00 |
| MJE 1050 PNP 60V 70W Darling | 23,50 | MPSU 55 PNP 60V Driver | 11,70 |
| MJE 1100 NPN 60V 70W Darling | 22,80 | MPSU 56 PNP 80V Driver | 12,00 |
| MJE 2801 NPN 80V 90W | 22,00 | MPSU 57 PNP 100V 10W | 3,20 |
| MJE 2955 PNP 60V 90W | 19,00 | M2 2381 Zener | 7,70 |
| MJE 3055 NPN 60V 90W | 16,00 | 2N 3055 NPN 60V 115W | 9,00 |
| MC 7805 cp Régulateur 5V | 12,00 | 2N 3773 NPN 16A 150W | 32,00 |
| MC 7808 cp Régulateur 8V | 12,00 | 2N 5087 PNP 50V faible bruit | 4,30 |
| MC 7812 cp Régulateur 12V | 12,00 | 2N 5089 NPN 25V très faible bruit | 4,30 |
| MRF 475 pour PA 27 MHz 12 WPEP | 41,00 | | |

Siliconix

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---|-------|
| TRANSISTOR V MOS DE PUISSANCE | | CR 470 Générateur de courants 4,7mA | 25,50 |
| VN86AF 80V 4A TO-202 | 19,00 | CR 200 Générateur de courant 2,0mA | 25,50 |
| VN66AF 60V 3A TO-202 | 17,00 | MPS1102 effet de champ | 5,00 |
| VN46AF 40V 3A TO-202 | 16,00 | Note d'application ampli BF = Haut de Gamme | |
| CR 033 Générateur de courant 0,33mA | 25,50 | 40W BP 0-600kHz SLEW RATE 100V/μs | 2,50 |
| | | V MOS | |

Manuel d'application V'MOS 95 pages 15,00 + 6,00 en timbres

SIEMENS

| | | | |
|---|--------|--|-------|
| UAA 170 commande 16 led | 25,00 | TCA 4500 A décodeur stéréo | 29,00 |
| UAA 180 commande 12 led | 25,00 | SAS 580 commutateur par effleurant | 28,00 |
| TDA 4290 Préampli correct, Baxendall + Physio | 30,00 | SAS 570 commutateur par effleurant | 28,00 |
| TDA 1037 ampli BF | 20,00 | SP 41 P ampli FM/FI avec démod | 17,00 |
| TDA 1048 FI-FM | 28,00 | SO 42 P mélangeur HF | 19,00 |
| TDA 1047 FI-FM | 31,00 | BPW 34 photodiode infrarouge | 20,00 |
| TDA 1195 Quad inv BF | 34,00 | LED infrarouge | 5,90 |
| S5688 Graduateur | 30,00 | LD 57C LED verte | 5,00 |
| SDA 5680 A Affichage fréquence LCD | 253,80 | LD 52C LED rouge | 6,50 |
| TCA 9 65 Détecteur double seuil | 23,00 | BB 105 Diode vaicap | 3,90 |
| LIBRAIRIE Guide des composants électroniques | | 1977/78 115 pages 20,00 + 11,00 en timbres | |



Affaires exceptionnelles

pour étudiants, écoles, travaux pratiques

| | |
|--|--------------------|
| CONDENSATEURS PAPIER "COGECO" - Toutes valeurs de 4 700 à 470 000 pF, le 100 en 10 valeurs | 25 F |
| Ensemble de bobinage GORLER Pour récepteur FM comprenant tête H.F., C.V. 3 cases platine FI, décodeur squelch | 500 F |
| CONDENS. CERAM DISQUE , de 22 pF à 0,47 nF, par 100 en 20 valeurs | 35 F |
| CONDENS. CHIMIQUES : 10 F, 100 F, les 50 | 30 F |
| CONDENS. TROPICAL , sous tube verre serti métal, les 50 en 5 valeurs | 10 F |
| RESISTANCES COUCHE , 1/4 ou 1/2 W : | |
| Par 100 de même valeur | 5% 2% 15 F 20 F |
| Par 10 de même valeur | 2 F 3 F |
| RESISTANCES COUCHE METAL 1% toutes valeurs - Pièce | 1 F |
| POTENTIOMETRE "DUNCAN" professionnel, course 70 mm | 100 F |

CIRCUITS INTEGRÉS C MOS

| | |
|---------------------------------|-------|
| 4000 01-02-07-11-12-23-25-69-71 | 3,50 |
| 73-75-81-82 | 4,70 |
| 4009-10-16-19-48-70 | 4,80 |
| 4049-50 | 5,00 |
| 4027-30 | 7,- |
| 4024-93 | 9,- |
| 4014-15-17-18-21-22-44-51-52-53 | 11,50 |
| 4510-18-20-28 | 13,- |
| 4008-20-29-40-46-47-60-66 | 46,- |
| 4035-4511-4528 | 16,- |
| 4034 | 11,- |
| 4036 | |
| 40106 | |

CIRCUITS intégrés TTL

| | |
|------------------------------------|------|
| 7400 01-02 03 50-60 | 3,- |
| 7408 05 30-32 40-74121 | 3,50 |
| 7408 09 10-11 16-17 72-73-74-76-51 | |
| 53 54 20 86 | 4,- |
| 7406-07 13-37 38-70 95 | 5,- |
| 7442 75-92-93 | 7,- |
| 7496-107 123-90 | 9,- |
| 7491 | 10,- |
| 7483 85 | 11,- |
| 7441-46-47 48 175-196 | 12,- |
| 7445 192 193 | 14,- |
| 7418 185 | 21,- |
| 74181 | 25,- |
| 7489 | 30,- |

74 LS

| | |
|--|------|
| 74LS00-02-03-04-06-07-08-09-10-11-12-15-21-22-30-54-55-133-266 | 4,- |
| 74LS05-20-26-27-28-32-33-37-38-40-260 | 4,50 |
| 74LS01 13-14-86-90-92-125-132-136-365 | 6,- |
| 74LS42-367-122 | 8,- |
| 74LS113 138-139-155-158-174-251-257 | 9,- |
| 74LS164-165-173-179 | 10,- |
| 74LS93 | 11,- |
| 74LS192-258-124 | 12,- |
| 74LS47-193 | 13,- |
| 74LS194-196-393 | 14,- |
| 74LS295 | 16,- |
| 74LS156-191 | 17,- |
| 74LS145 | 22,- |
| 74LS243 | 35,- |
| 74LS241 | 27,- |

C.I. intégrés divers

| | |
|----------------------------|------|
| CA 3045 | 48,- |
| CA 3060 | 24,- |
| CA 3084 | 28,- |
| CA 3089 | 25,- |
| CA 3130 | 17,- |
| CA 3161 | 18,- |
| CA 3189 | 58,- |
| CA 3080 LM 305 | 9,- |
| CA 3086 | 8,- |
| CA 3094-14017-14029 | 18,- |
| CA 3140 XR 2203 | 20,- |
| CA 3162 | 60,- |
| LF 351 | 4,50 |
| LF 357 Dii.-LM 1303 | 14,- |
| LF 356 | 14,- |
| LF 357 B. rond | 19,- |
| LM 193 A | 42,- |
| LM 301 | 4,50 |
| LM 307-393 | 7,60 |
| LM 308-1488-1489-14175 | 10,- |
| LM 309 K TDA 2002 | 25,- |
| LM 311 | 8,70 |
| LM 317 K-LM 394 | 42,- |
| LM 322 | 44,- |
| LM 323 TDA 1022 | 78,- |
| LM 324 | 6,- |
| LM 336 | 18,- |
| LM 340 LM 349 | 17,- |
| TDA 2020 | 37,- |
| LM 358 | 9,40 |
| LM 377 | 22,- |
| LM 378 | 28,- |
| LM 380 8 p-1496 | 12,- |
| LM 380 14 p S041 p 4136 | 15,- |
| LM 381 | 24,- |
| LM 387 LM 339 | 22,- |
| LM 391 N 60 LM 310-LM 2907 | 24,- |
| LM 391 N 80 | 26,- |
| LM 389 | 25,- |
| LM 555 | 5,20 |
| LM 556-LM 386 | 10,- |
| LM 564 | 14,- |
| LM 567-TBA 120 | 18,- |
| LM 379 | 68,- |
| LM 383-TDA 1034 | 28,- |
| LM 387 | 13,- |
| LM 723-3302 | 6,80 |

| | |
|--------------------|------|
| LM 741 | 3,50 |
| LM 747-14518 | 14,- |
| LM 748 | 8,- |
| LM 566 79 G | 22,- |
| LM 1458 | 9,- |
| LM 1800 78 G-14528 | 20,- |
| LM 3900-LM 1496 | 12,- |
| LM 3905 | 19,- |
| LM 3909 | 18,- |
| LM 3915 | 33,- |

Circuits divers

| | | | |
|-------------|-------|--------------------|-------|
| E 420 | 30,- | JAA 170 | 23,- |
| L 120 | 27,- | UAA 180 | 23,- |
| L 123 | 14,- | CR 200 | 35,- |
| L 129 | 13,- | CR 390 | 27,- |
| L 146 | 17,- | 1508 L8 | 133,- |
| L 200 | 18,- | 74C922 | 42,- |
| AM 2833 | 68,- | 74C923 | 80,- |
| MM 252 | 80,- | 74C925 | 60,- |
| MM 253 | 100,- | 74C926 | 86,- |
| MM 2112 | 95,- | 74C928 | 72,- |
| MM 5556 | 95,- | 80C97 | 8,80 |
| MM 6502 | 105,- | 80C98 | 10,- |
| MM 6532 | 175,- | 81LS95 | 25,- |
| MM 6810 | 64,- | 82S23 | 36,- |
| MM 1403 | 35,- | 75492 | 19,- |
| MM 1458 | 9,- | LM10C | 70,- |
| MM 1468 | 40,- | PBW 34 | 25,- |
| MM 1488 | 10,- | M 85 10 K | 85,- |
| MM 1489 | 10,- | XR 2206 | 48,- |
| MM 1496 | 12,- | XR 2207 | 40,- |
| MM 1303 | 14,- | 8216 | 319,- |
| MM 1309 | 35,- | 3401 | 18,- |
| MM 1310 | 15,- | TDA 470 | 18,- |
| MM 1709 | 6,- | AY 1/0212 | 105,- |
| MM 1710 | 11,- | AY 1/1320 | 99,- |
| MM 1747 | 18,- | SAJ180/25002 | 22,- |
| MM 1748 | 6,- | SAJ110/SAAI004 | |
| MM 14046 | 28,- | | 18,- |
| MM 14082 | 3,60 | S 566 B | 34,- |
| MM 14433 | 120,- | 74S124 | 65,- |
| MM 14503 | 8,80 | 2650 + 2636 + 2621 | |
| MM 14514 | 62,- | jeu télé | 420,- |
| MM 15518 | 14,- | | |
| MM 14520 | 13,- | | |
| MM 14528 | 16,- | | |
| MM 14543 | 19,- | | |
| MM 14553 | 42,- | | |
| MM14566 | 18,- | | |
| SAD 1054 | 44,- | OM 931 | 190,- |
| SAD 1024 | 172,- | OM 961 | 250,- |
| SAD 5680 | 167,- | AY3 1270 | 150,- |
| SAA 1054 | 44,- | AYS 2376 | 180,- |
| SAS 660 | 27,- | 2101 | 39,50 |
| SAS 670 | 27,- | 2102 | 19,00 |
| TL 084 | 19,- | 2112-4 | 39,00 |
| AA 726 | 98,- | MK 50398 | 96,00 |
| SAA 1004-05 | 40,- | MK 50240 | 110,- |
| XR 4136 | 15,- | MC 1508L8 | 133,- |

MICROPROCESSEURS

| | | | |
|---------|------|------|-------|
| 8080 AC | 93,- | 8228 | 73,- |
| 8212 C | 38,- | 8238 | 73,- |
| 8214 | 74,- | 8251 | 88,- |
| 8216 | 38,- | 8253 | 228,- |
| 8224 | 60,- | 8255 | 78,- |
| 8226 | 38,- | 8257 | 186,- |
| | | 8259 | 179,- |

| | |
|-------------------|------|
| Digitast | 9,50 |
| Digitast avec Led | 18,- |

TRIACS

| | |
|---------------|------|
| 6 Amp /400 V | 6,- |
| 8 Amp /400 V | 9,- |
| 12 Amp /400 V | 12,- |
| 16 Amp /400 V | 14,- |
| Diac 32 V | 1,60 |

Diodes Led 3 ou 5 mm

| | |
|-------|------|
| Rouge | 2,10 |
| Verte | 3,- |
| Jaune | 3,40 |

PANNEAUX SOLAIRES 36 CELLULES

Sortie : 12 volts continu
 Puissance : 9 W
 PRIX : 1 900 F
 Régul. de charge : 218 F
DISPONIBLES
 Relais conservateur
 Batteries, moteurs, etc.



En stock : Tous les transistors et circuits intégrés des réalisations ELEKTOR
 Dépositaire MOTOROLA - RCA - SIEMENS - R.T.C - TEXAS - EXAR - FAIRCHILD - G.E. - HEWLETT - PACKARD - I.R. - INTERSIL - I.T.T. - MOSTEK - NATIONAL - S.G.S. - SILICONIX

PLATINES NUES POUR MAGNETOPHONE

| | |
|--|-------|
| Cassette lecteur seul | 180 F |
| Cassette enregistrement, lecture | 210 F |
| Platine K7 1020 - 2 moteurs - télécommande. Prix | 820 F |

MODULES ENFICHABLES POUR MAGNETOPHONE

| | |
|-------------------------|---------|
| PA enregistrement | 72,- F |
| PA lecture | 86,- F |
| Oscillateur mono | 120,- F |
| Oscillateur pour stéréo | 180,- F |
| Alimentation | 320,- F |

PONTS REDRESSEURS

| | |
|-----------------------------|------|
| W 02 - 1 A 200 V | 5,70 |
| W 06 - 1 A 600 V | 8,90 |
| KBP 02 - 1,5 A 200 V | 6,30 |
| KBP 06 - 1,5 A 600 V | 8,80 |
| B 80 32/22 - 3,2 A - 80 V | 10,- |
| B 250 32/22 - 3,2 A - 250 V | 12,- |
| B 80 50/30 - 5 A - 80 V | 15,- |
| K8PC 2504 - 25 A - 400 V | 28,- |

Régulateur positif

1A 7805 à 7824 11,-

Régulateur négatif

1A 7905 à 7924 13,-

SUPPORTS CI

| | à souder | à wrapper |
|------------|----------|-----------|
| 8 broches | 1,70 | 4,90 |
| 14 broches | 2,10 | 7,- |
| 16 broches | 2,30 | 7,80 |
| 18 broches | 2,70 | |
| 20 broches | 3,- | |
| 22 broches | 3,- | |
| 24 broches | 3,40 | 12,- |
| 28 broches | 4,50 | 14,- |
| 40 broches | 7,- | 18,- |

TRANSFO TORIQUES



"METALIMPHY"


Qualité professionnelle

Primaire: 2x 110 V

| | |
|----------------------------|-------|
| 15 et 22 VA | 129,- |
| 33 VA Sec 2 x 9V 2 x 12V | |
| 2 x 18V | 140,- |
| 47 VA Sec 2 x 9V 2 x 12V | |
| 2 x 18V | 153,- |
| 68 VA Sec 2 x 9V 2 x 12V | |
| 2 x 22V | 165,- |
| 100 VA Sec 2 x 12V 2 x 22V | |
| 2 x 30V | 182,- |
| 150 VA Sec 2 x 12V 2 x 22V | |
| 2 x 30V | 207,- |
| 220 VA Sec 2 x 24V 2 x 30V | 250,- |
| 330 VA Sec 2 x 35V 2 x 43V | 303,- |
| 470 VA Sec 2 x 36V 2 x 43V | 366,- |
| 680 VA Sec 2 x 43V 2 x 51V | 480,- |

PIANO CLAVECIN-ORGUE 5 OCTAVES

"MF 50 S" COMPLET EN KIT 3300 F

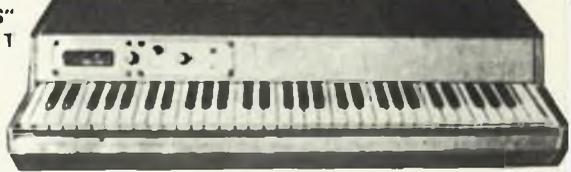

- Ensemble oscillateur diviseur Alimentation 1A 980,- F
- Clavier 5 octaves, 2 contacts avec 61 plaquettes percussion piano 1800,- F
- Boîte de timbres piano avec clés 250,- F
- Vaisse gainée 560,- F
- ORGUE SEUL 5 OCTAVES en valise Avec ensemble oscillateur ci-dessus 2800,- F
- Boîte de timbres supplémentaire avec clés pour orgue 310,- F

EN MODULES SEPARES

PIECES DETACHEES POUR ORGUES

| Claviers | Nus | Contact | PEDALIER |
|----------------------|-------|---------|----------|
| 1 octave | 145 F | 290 F | 330 F |
| 2 octaves | 225 F | 340 F | 390 F |
| 3 octaves | 290 F | 470 F | 580 F |
| 4 octaves | 380 F | 600 F | 740 F |
| 5 octaves | 490 F | 780 F | 940 F |
| 7 1/2 | 890 F | 1350 F | 1600 F |
| 1 octave | | | 535,- F |
| 1 octave 1/2 | | | 670,- F |
| Tirette d'harmonie | | | 8,- F |
| Clé double inverseur | | | 9,- F |
| MODULES | | | |
| Vibrato | | | 90,- F |
| Repeat | | | 100,- F |
| Percussion | | | 480,- F |
| Sustain avec clés | | | 480,- F |
| Boîte de timbre | | | 338,- F |

FIL EMAILLE

Fil fin émaillé et sous soie mono brin et Litz pour bobinages - Self de choke - Self de filtrage - Filtre passe haut et passe bas

FIL NICKEL CHROME pour résistance électriques toutes puissances et toutes températures jusqu'à 1250°

POTS FERRITES "NEOSID"

miniatures et subminiatures pour matériel professionnel. Télécommunications - Marine - Aviation - Matériel médical - Radio amateurs - Gammes couvertes de 50 kHz à 200 MHz. Perles et tores en ferrites. Filtres TOKO. Tores "AMIDON"

ACCESSOIRES POUR ENCEINTES COINS CHROMES

AM 20, pièce 2,40 • AM 21, pièce 2,40
 AM 22, pièce 6,- • AM 23, pièce 6,-
 AM 25, pièce 1,40
 Cache-jack fem. p. chas. F 1100 1,60 F

POIGNEES D'ENCEINTES

Ml 12 plast 4,80 F • MAM 17 mét. 28,- F
 Poignée valise ML 18 10,- F

TISSUS

Nylon spécial pour enceintes
 Couleur champagne, le m 48,- F
 en 1,20 de large le m 58,- F
 Marron en 1,20 le m 58,- F
 Noir pailleté argent 1,20 le m 68,- F

OUTILLAGE 'SAFICO'

APPAREILS DE MESURE

Voc - Centrad - Novotest
 • TRANSFO.
 D'ALIMENTATION •
 TOUS MODELES •
 • VU-METRES •

RESSORT DE REVERBERATION


MAGNETIC FRANCE vous présente son choix de kits élaborés d'après les schémas de ELEKTOR.

Ces kits sont complets avec circuits imprimés.

| | | | |
|--|--|--|--|
| DIGIT 1 composants seul 160.- | centralise 310.- | Ordinateur pour jeux tele avec alim. 1950.- | RO086 Cadenceur essuie glaces 240.- |
| ELEKTOR N° 1 9465 avec galvas et transfo 260.- | 9952 Fer à souder à température réglée avec transfo 210.- | 9984 Fuzz box réglable 74.- | ELEKTOR N° 24 80130 Chasseur de moustiques 27.- |
| ELEKTOR N° 3 9076 TUP_TUN. Testeur avec face avant 155.- | 9460 Cpte tours av. af. 32 leds 118.- | ELEKTOR N° 18 80021 Affichage numerique de fréquence 590.- | 80102 Jauge d'huile 180.- |
| 9444 Table de mixage stéréo 380.- | 9392-1 et 2 Voltmètre affichage circulaire 32 leds 163.- | 79039 Monoselektor 420.- | 80072 Générateur morse 230.- |
| 9817 1. 2 Voltmètre 145.- | ELEKTOR N° 10 9144 Amplificateur TDA 2020 79.- | 79650 Convertisseur OC 1 F 140.- | ELEKTOR N° 25/26 80515-1. 2 Eclairage de vitrine 220.- |
| 9860 Voltmètre crête 45.- | 9413 Préamplificateur HF 38.- | 79053 Pronostiqueur sportif 96.- | 80525 Ampli de puissance à FET 950.- |
| PIANO 5 OCTAVES en Kit complet avec clavier 5 octaves 3300.- | 9825 1. 2 Biofeedback 310.- | ELEKTOR N° 19 80049 Codeur SECAM 460.- | 80516 Alimentation de laboratoire 430.- |
| 9914 Module une octave 288.- | 9911 Préampli pour tête de lecture dynamique 248.- | 9767 Modulateur UHF/VHF 85.- | 80543 Les Timbres 51.- |
| 9915 Générateur de notes universel 329.- | ELEKTOR N° 11 79026 Clap switch 99.- | 99513 TosMètre 150.- | 80071 et 80145 Cardiostéthymètre 530.- |
| 9979 Alimentation piano 198.- | 79034 Alimentation de laboratoire robuste 5 A sans galva 390.- | 80031 Top préampli 400.- | ELEKTOR N° 27 80556 Programmeur de BROM 325.- |
| 9981 Filtre + pré ampli piano 420.- | 79070 Stentor avec transfo 75 watts 340.- | 80023 Top ampli 260.- | 80117 Fréquenceur à cristaux liquides 495.- |
| Clavier 5 octaves avec 1 contact piano 780.- | 79070 Stentor avec transfo 150 watts 500.- | ELEKTOR N° 20 80019 Locomotive à vapeur 80.- | 80120 Carte RAM + EPROM C.I disponibles 175.- |
| ELEKTOR N° 4 9913-1 Chambre de réverbération digitale 700.- | 79071 Assistantor 95.- | 80019 Gradateur sensitif (sans touche) 74.- | 80076 L'Antenne 90.- |
| 9913-2 Carte d'extension 730.- | ELEKTOR N° 12 9823 Ioniseur 140.- | 77101 Ampli auto radio 56.- | 80085 Amplificateur pwm 90.- |
| 9927 Mini fréquenceur 317.- | 79101 Interface entre microordinateur et Elektorterminal 30.- | 9988 Bagatelle de poche 100.- | 80077 Testeur de transistors 185.- |
| ELEKTOR N° 5/6 1 Réducteur dynamique de bruit 45.- | 79017 Générateur de train d'ondes 140.- | 80027 Générateur de couleurs avec 3 spots 250.- | ELEKTOR N° 28 80128 Traceur de courbes 40.- |
| 9887 1. 2, 3 et 4 Fréquenceur 1/4 de GHz 1290.- | ELEKTOR N° 13/14 79114 Fréquenceur pour synthétiseur 88.- | ELEKTOR N° 21 80065 Transposeur d'octave 65.- | 80138 Vox 120.- |
| 9905 Interface cassette 170.- | 79517 Chargeur de batterie automatique avec transfo 280.- | 80022 Amplificateur d'antenne 77.- | ELEKTOR N° 29 80514 Alimentation de précision 500.- |
| 9945 Consonnant sans face av. 395.- | ELEKTOR N° 15 79095 Elekarillon 380.- | 80009 Effets sonores 270.- | 81005 Sensonnette 86.- |
| 9973 Chambre de réverbération analogique 510.- | 79033 Arbitre électronique 70.- | 80068 Vocodeur "prix sans coffret" 1900.- | 80503 Générateur de mires 380.- |
| ELEKTOR N° 7 9954 Préconsonant 65.- | ELEKTOR N° 16 9974 Détecteur d'approche 185.- | 80068 Vocodeur "Face avant gravée" 265.- | 80127 Thermomètre linéaire avec galva 190.- |
| 9965 Clavier ASCII 530.- | 79088 DIGIFARAD 380.- | ELEKTOR N° 22 9955 Fendu enchaîne spectre 90.- | 80502 Boite à musique 320.- |
| Touche ASCII normale 450.- | 79040 Modulateur en anneau 95.- | 9955 Fendu enchaîne 24 Voies 132.- | ELEKTOR N° 30 81019 Commande de pompe de chauffage central 175.- |
| Touche ASCII espacement 970.- | 79519 Accord par touches sensitives 270.- | 80045 Thermomètre numérique 420.- | 81024 Alarme pour réfrig. 66.- |
| 9985 Un sablier qui caquette avec H.P. 116.- | ELEKTOR N° 17 79019 Générateur sinusoidal 137.50 | 80054 Vocophonie 180.- | 81023 Coupe circuit pour cafetière électrique 165.- |
| ELEKTOR N° 8 9325 Digicarlion 110.- | 78003 Warning électronique 48.- | 80060 Chorosynth 150.- | 81013 Indicateur du rapport Nbre de tours/couple moteur 130.- |
| 9949 1. 2. 3 Luminant 396.- | | 80050 Interface cassette basic 950.- | 81035 1 à 4 Indic. de consommation de fuel 420.- |
| 79005 Voltmètre numérique 184.- | | 80089 Junior Computer 1650.- | ELEKTOR N° 31 81048 Binion Instrument à vent électronique 90.- |
| 79035 Adaptateur pour millivoltmètre alternatif 69.- | | ELEKTOR N° 23 80109 Projection des batteries 70.- | 81047 Thermomètre de bain 145.- |
| ELEKTOR N° 9 9950 1. 2. 3. Système d'alarme | | 80084 Allumage électronique à transistors avec boîtier 260.- | |
| | | 80018 1. 2 Antenne active pour automobile 240.- | |
| | | 80097 Antivol frustrant 70.- | |
| | | 80101 Indicateur de tension pour batterie 100.- | |

FORMANT

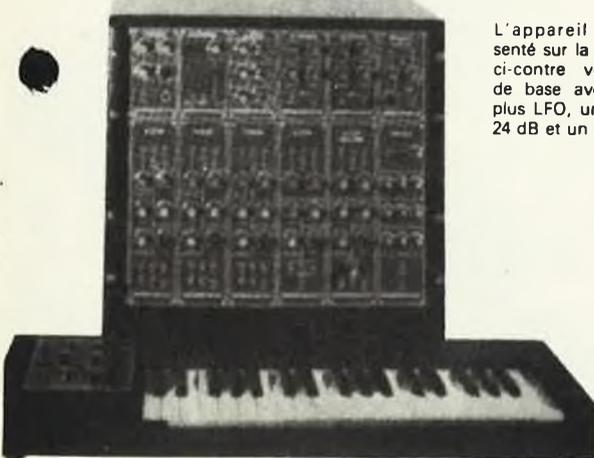Prix de l'ensemble en Kit : 3 300 Frs sans ébénisterie



L'appareil présenté sur la photo ci-contre version de base avec un plus LFO, un VCF 24 dB et un RFM

Modules séparés de FORMANT cablés, réglés disponibles - Prix 30% de supplément sur le prix des modèles en kit.

| | |
|--|-----------|
| Version de base | 3 300 Frs |
| Ebénisterie gainée, les 2 pièces | 480 Frs |
| Partie clavier seule | 300 Frs |

| | | |
|--|--|---|
| Réalisation parues dans "LE SON" | | 81051 Xylophone 110.- |
| 9874 Elektorradio 220.- | | 81049 Chargeur d'accus Nicad 185.- |
| 9832 Equaliser graphique 230.- | | 81043-1 et 2 Boite d'arpentage 260.- |
| 9897-1 Equaliser paramétrique, cellule de filtrage 98.- | | 81042 Boite intelligente 90.- |
| 9897-2 Equaliser paramétrique, correcteur de tonalité 95.- | | ELEKTOR N° 32 81073 Poster Disco 260.- |
| 9932 Analyseur Audio 240.- | | Le Poster 25.- |
| 9395 Compresseur dynamique, 1 voie 200.- | | 81072 Phonomètre 276.- |
| 9407 Phasing et Vibrato 320.- | | 81085-1 Vu mètre basse tension 220.- |
| 9344 1. 2. 9110 et 9344-3 Générateur de rythme 980.- | | 81085-2 Vu mètre haute tension avec lampes 560.- |
| 9786 Filtre Passe Haut et Passe Bas 18 db 114.- | | 81012 Matrice de lumières programmable avec lampes 1200.- |
| FORMANT Ensemble FORMANT , version de base comprenant: Clavier 3 octaves 2 contacts. Récepteur + Interface clavier 3 VCO, 1 VCF, 1 DUAL/VCA, 1 Noise, 1 COM, 2 ADSR, 1 alimentation. Prix de l'ensemble 3300 frs. | | 81082-1 Amplificateur de puissance 480.- |
| Modules séparés: avec circuit imprimé et face avant | | 81082-2 Alimentation version 1 460.- |
| Interface clavier 190.- | | 81082-3 Alimentation version 2 650.- |
| Récepteur d'interface 45.- | | 81068 Mini table de mixage 650.- |
| Alimentation avec transfo 390.- | | ELEKTOR N° 33 81105 Voltmètre digital 2 1/2 digits 380.- |
| VCF 24 dB 390.- | | 81101 Program pour photos 290.- |
| Filtre de resonance 340.- | | 81027-80068-81071 Vocodeur complet 810.- |
| Noise 170.- | | 80071 Vocodeur : générateur de bruit seul 190.- |
| COM 190.- | | ELEKTORSCOPE Modules livrés : avec circuits imprimés epoxy, percés, étamés, connecteurs mâles, femelles et contacteurs. |
| DUAL/VCA 260.- | | Alimentation av. transfo. 320.- |
| LFOs 260.- | | Kit THT 1000V 102.- |
| VCF 290.- | | Kit THT 2000V 125.- |
| ADSR 190.- | | Ampli vertical Y1 ou Y2 330.- |
| VCO 540.- | | Base de temps 310.- |
| Circuit clavier avec clavier 3 octaves 2 contacts et résistances 100 Ω 1% 590.- | | Kit Ampli X/Y 125.- |
| ELEKTOR N° 34 81008 Système multicanaux à touches sensitives 140.- | | C.I. Carte mère seul 55.- |
| 81110 Détecteur de présence 230.- | | Tube 7 cm av. blindage mu métal 660.- |
| 81111 Récept petites ondes 120.- | | Tube 13 cm long av. blind. mu métal 887.- |
| 81112 L'imitateur 120.- | | Tube 13 cm court av. blind. mu métal 740.- |
| 81117-1 High Com 650.- | | Tous les composants peuvent être vendus séparément |
| 81117-1 à 4 High Com complète avec circuits annexes 1030.- | | Contracteur spécial 12 positions 76.- |
| | | Transfo Alimentation 175.- |

MAGNETIC FRANCE

11, Pl. de la Nation - 75011 Paris
ouvert de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Tél. 379 39 88

FERME DIMANCHE ET LUNDI

EXPEDITIONS : 10% à la commande, le solde contre remboursement

CREDIT
Nous consulter

RER et Métro : Nation

Nouvelle generation Pantec pour les années 80

Le DOLOMITI a un nouveau nom: PAN 3000 qui constitue la première partie d'une nouvelle famille de Multimètres Analogiques dont un

Ces nouveaux multimètres de classe 2 ayant respectivement une sensibilité de $20\text{ K}\Omega/\text{V} =$ et \sim et $1\text{ M}\Omega/\text{V} =$ et \sim ont de grandes caractéristiques En conformité avec la norme VDE 0410/10.76 ils sont équipés:

- Commutateur souple à contacts dorés n'acceptant pas de position intermédiaire.
 - Lecture A/V sur le haut du cadran.
 - Protection électronique intégrale (système breveté).
- Le PAN 3000 est en plus doté d'un générateur USI (1 KHz, 500 KHz, et 500 MHz), d'un générateur de signaux carrés, ainsi que d'un capacimètre à lecture directe. Le Pan 3003 équipé de 2 échelles linéaires permet une grande précision en ohmètre et a de larges étendues de mesure:
- $1\ \mu\text{A}$ et $10\ \text{mV}$ à pleine échelle tant en continu qu'en alternatif.

Pour de plus amples informations: contactez votre distributeur le plus proche, ou:

PANTEC
DIVISION OF CARLO GAVAZZI

Carlo Gavazzi S.à.r.l.
27/29 Rue Pajol 75018 PARIS



**nouveau
multimètre
électronique:
PAN 3003**

mcp ELECTRONICS MARKETING

Chaussée de Nivelles, 100
1420 BRAINE L'ALLEUD - BELGIUM
tel: 02/384.80.62 telex: 625.69

-- Double trace
-- Synchro T.V.
Rapport prix-qualité
EXCELLENT



TRIO
TEST INSTRUMENTS

2 Ans de garantie
en nos laboratoires



A PARIS, LYON, MARSEILLE, NICE.

ELECTRONIQUE



TEXAS - N.S. - R.T.C. - MOTOROLA - AMPHENOL.

SEMICONDUCTEURS - MICROPROCESSEURS - CONDENSATEURS - VARISTORS - FERRITES - RELAIS - CONNECTEURS.

LES CIRCUITS INTEGRÉS SIEMENS

(Extrait de la gamme)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-------|----------|--------|--------------------|-------|
| HK2 | 99,00 | SAS231W | 44,90 | SM594 | 160,80 | TBA4400 | 35,00 | TCA4440 | 18,80 | TDA5600 | 36,80 |
| LF356N | 12,50 | SAS241S | 16,80 | SM760A1 | 96,80 | TBA4400 | 26,80 | TCA8711 | 13,90 | TDA5610 | 36,80 |
| LF357N | 12,50 | SAS250 | 17,30 | SM672B | Nouv. | TBA830G | 67,90 | TCA8710 | 32,40 | TDA5611 | 36,80 |
| SDM1P | 14,00 | SAS261 | 16,50 | SM802 | Nouv. | TBA830R | 67,90 | TCA955 | 34,60 | TDA5620 | Nouv. |
| SO41E | 40,50 | SAS261S | 16,80 | SM803 | Nouv. | TBA1440G | 26,50 | TCA955 | 22,00 | TDA5660 | Nouv. |
| SO42E | 19,00 | SAS251S | 16,80 | SM804K | Nouv. | TBA1441 | 26,70 | TCA9711 | 16,60 | TDB0117 | 67,40 |
| SO42E | 53,00 | SAS261 | 22,20 | TAAE21 | 8,90 | TBR0324A | 9,40 | TCA9911 | 13,60 | TDB0117T | 37,00 |
| SO54T | 29,30 | SAS261S | 18,80 | TAAE21A | 9,50 | TBR0747 | 17,20 | TCA4500A | 29,10 | TDB0452A | 20,30 |
| SO7 | 36,60 | SAS605 | 27,00 | TAAE21A | 13,10 | TBB0747A | 7,90 | TCA4510 | 36,50 | TDB0655 | 6,50 |
| S | 26,80 | SAS5705 | 27,00 | TAA761 | 19,80 | TBB0748 | 6,80 | TCA4511 | Nouv. | TDB0655B | 3,60 |
| SO7 | 23,80 | SAS680 | 20,00 | TAA761A | 8,00 | TBB0748B | 3,90 | TDA1037D | 13,40 | TDB0656A | 8,20 |
| SO8E2 | 37,00 | SAS890 | 43,00 | TAA761S | 19,30 | TBB1331A | 9,90 | TDB0723 | 9,20 | TDB0723 | 9,20 |
| SO43E | 58,00 | SAS890 | 43,00 | TAA761S | 13,80 | TBB1456B | 7,40 | TDA1046 | 28,00 | TDB0723A | 8,00 |
| SO43E | 86,30 | SAS890 | 35,50 | TAA762 | 27,90 | TBB1456B | 4,70 | TDA1047 | 29,00 | TDB07806 | 16,50 |
| S89 | 195,00 | SAS890 | 30,00 | TAA765 | 22,80 | TBB2331 | 30,40 | TDA1048 | 23,20 | TDB07806T | 6,70 |
| S122 | Nouv. | SAS8810 | 17,80 | TAA765A | 9,80 | TBB2331B | 11,20 | TDA1196 | 34,00 | TDB07806 | 16,50 |
| S124A | Nouv. | SDA2001 | 49,80 | TAA765S | 26,20 | TBB4331A | 17,80 | TDA2000 | 46,50 | TDB07806T | 10,00 |
| S176A | 98,00 | SDA2002 | 77,70 | TAA765W | 14,80 | TCA106 | 19,80 | TDA2003 | 23,10 | TDB07806 | 16,50 |
| S178A | 289,50 | SDA2003 | 143,10 | TAA861 | 18,40 | TCA105B | 17,30 | TDA2030 | 26,10 | TDB07806T | 10,00 |
| S187 | 270,00 | SDA2004 | 47,90 | TAA861A | 7,00 | TCA105BW | 21,40 | TDA2048 | 24,40 | TDB07812 | 16,50 |
| S383 | 88,00 | SDA2005 | 58,80 | TAA861W | 12,00 | TCA106W | 24,30 | TDA2522 | 37,10 | TDB07812T | 10,00 |
| S389 | Nouv. | SDA2006 | 71,50 | TAA862 | 26,20 | TCA205A | 26,10 | TDA2530 | 26,90 | TDB07815 | 16,50 |
| S581 | 48,60 | SDA2007 | 68,40 | TAA865 | 21,00 | TCA205M1 | 26,50 | TDA2560 | 38,30 | TDB07815T | 10,00 |
| S582 | 48,60 | SDA2008 | 68,40 | TAA865A | 9,00 | TCA211 | 25,00 | TDA2590 | 46,00 | TDB07818 | 16,50 |
| S566A | 40,70 | SDA2014 | 48,10 | TAA865W | 12,90 | TCA211A | 5,40 | TDA2591 | 29,70 | TDB07818T | 10,00 |
| S566B | 32,00 | SDA2104 | Nouv. | TAA891D | 25,60 | TCA211W | 14,60 | TDA2592 | 29,70 | TDB07824 | 16,50 |
| S572 | Nouv. | SDA2124 | Nouv. | TAA2761 | 28,80 | TCA212 | 37,00 | TDA2640 | 28,80 | TDB07824T | 10,00 |
| S576A | 45,70 | SDA2130 | Nouv. | TAA2761A | 12,80 | TCA215 | 26,20 | TDA2641 | 34,30 | TFA1001W | 43,60 |
| S576B | 45,70 | SDA2130S | 48,80 | TAA2762 | 40,60 | TCA215A | 4,40 | TDA2670 | 28,00 | UAA170 | 16,00 |
| S576C | 38,50 | SDA2130T | 27,20 | TAA2765 | 11,70 | TCA215W | 17,80 | TDA3000 | 39,00 | UAA170A | 27,80 |
| S576D | 35,40 | SDA4040 | 47,00 | TAA2765A | 14,30 | TCA321 | 23,40 | TDA4000 | Nouv. | UAA180 | 19,00 |
| S600E5 | Nouv. | SDA4041 | 60,20 | TAA4761A | 18,90 | TCA321A | 8,50 | TDA4100 | Nouv. | UAA190 | 24,80 |
| SAB2080 | 40,70 | SDA5010 | Nouv. | TAA4765A | 21,20 | TCA321W | 14,50 | TDA4050B | 27,00 | | |
| SAB1791 | Nouv. | SDA5650F | 68,40 | TAA822 | 35,30 | TCA422 | 35,30 | TDA4200 | 30,00 | | |
| SAB1793 | Nouv. | SDA5650R | 68,40 | TBA120 | 7,60 | TCA325 | 27,20 | TDA4280 | 18,40 | Circuits intégrés | |
| SAB1795 | Nouv. | SDA5650A | 196,00 | TBA120A | 10,20 | TCA326A | 8,40 | TDA4280T | 34,70 | Micro-ordinateurs. | |
| SAB1797 | Nouv. | SDA5650C | 108,20 | TBA120AS | 10,30 | TCA326W | 17,80 | TDA4280U | 35,70 | | |
| SAB3208 | 78,50 | SDA6890R | 109,20 | TBA120S | 10,20 | TCA331 | 23,40 | TDA4281T | 36,80 | | |
| SAB3210 | 29,90 | SDA6890 | Nouv. | TCA231A | 9,40 | TCA331A | 9,40 | TDA4282T | Nouv. | 2114AAP | 69,00 |
| SAB3211 | 29,90 | SK8100A | Nouv. | TBA120U | 10,60 | TCA331W | 14,60 | TDA4290 | 29,90 | 2116-4800S | 49,00 |
| SAB3212 | 29,90 | SK3014A | Nouv. | TBA220T | Nouv. | TCA332 | 35,30 | TDA4600 | 27,50 | 3060 P | 91,60 |
| SAB3221 | 60,70 | SM302 | Nouv. | TBA221 | 10,70 | TCA335 | 26,90 | TDA4610 | 31,00 | 4116-P | 39,00 |
| SAB4208 | 76,50 | SM304A | Nouv. | TBA221A | 13,60 | TCA335A | 11,00 | TDA4700 | 170,00 | 8080 AP | 71,60 |
| SJA141 | 43,50 | SM304B | Nouv. | TBA221B | 2,80 | TCA339W | 17,80 | TDA4700A | 130,70 | 8085 AP | 75,00 |
| SJA205 | 119,70 | SM305R | Nouv. | TBA221W | 10,80 | TCA345A | 18,10 | TDA4718 | 137,60 | 8265 AP | 78,00 |
| SAS21252 | 26,90 | SM305B | Nouv. | TBA222 | 24,40 | TCA345W | 20,70 | TDA4718A | 105,80 | | |
| SAS21254 | 22,20 | SM305C | Nouv. | TBA222S1 | 67,00 | TCA365 | Nouv. | TDA5600 | 24,60 | | |

TTL LS

| | | | | | |
|----------|------|-----------|------|-----------|-------|
| 74LS00N | 2,40 | 74LS76AN | 4,90 | 74LS165N | 8,10 |
| 74LS01N | 2,40 | 74LS76AN | 7,46 | 74LS174N | 8,50 |
| 74LS02N | 2,40 | 74LS86N | 8,70 | 74LS175N | 6,26 |
| 74LS03N | 2,40 | 74LS86N | 3,46 | 74LS192N | 10,06 |
| 74LS04N | 2,80 | 74LS90N | 4,46 | 74LS193N | 10,06 |
| 74LS06N | 2,80 | 74LS92N | 4,46 | 74LS194N | 7,20 |
| 74LS08N | 2,80 | 74LS96N | 4,46 | 74LS196AN | 6,70 |
| 74LS09N | 2,80 | 74LS96AN | 4,80 | 74LS197N | 8,00 |
| 74LS10N | 2,40 | 74LS102AN | 5,10 | 74LS197N | 8,00 |
| 74LS11N | 2,40 | 74LS112AN | 5,10 | 74LS211N | 5,60 |
| 74LS12N | 2,40 | 74LS113AN | 5,10 | 74LS240N | 14,20 |
| 74LS13N | 4,50 | 74LS114AN | 5,10 | 74LS241N | 14,20 |
| 74LS14AN | 7,30 | 74LS122N | 6,10 | 74LS242N | 13,60 |
| 74LS16N | 2,40 | 74LS123N | 3,26 | 74LS244N | 12,80 |
| 74LS20N | 2,40 | 74LS126AN | 2,03 | 74LS244N | 12,80 |
| 74LS21N | 2,40 | 74LS126AN | 4,06 | 74LS246N | 14,80 |
| 74LS22N | 2,90 | 74LS132N | 4,06 | 74LS247N | 6,90 |
| 74LS26N | 2,90 | 74LS136N | 4,78 | 74LS253N | 8,00 |
| 74LS27N | 2,90 | 74LS136N | 5,08 | 74LS257AN | 6,06 |
| 74LS28N | 3,96 | 74LS139N | 5,08 | 74LS268AN | 6,06 |
| 74LS30N | 2,40 | 74LS148N | 9,00 | 74LS268N | 4,00 |
| 74LS32N | 3,00 | 74LS158N | 7,80 | 74LS272N | 16,40 |
| 74LS33N | 3,96 | 74LS151N | 6,70 | 74LS290N | 6,50 |
| 74LS37N | 3,00 | 74LS163N | 6,06 | 74LS293N | 4,46 |
| 74LS38N | 2,66 | 74LS166N | 6,70 | 74LS296N | 6,70 |
| 74LS40N | 3,96 | 74LS166N | 6,70 | 74LS325N | 8,20 |
| 74LS42N | 6,00 | 74LS175N | 6,80 | 74LS368AN | 7,66 |
| 74LS47N | 7,70 | 74LS158N | 6,50 | 74LS368AN | 7,66 |
| 74LS48N | 2,40 | 74LS160AN | 1,16 | 74LS368AN | 7,66 |
| 74LS48N | 4,86 | 74LS161AN | 7,16 | 74LS374N | 23,50 |
| 74LS47AN | 4,10 | 74LS183AN | 7,16 | 74LS383N | 14,46 |
| 74LS76N | 4,30 | 74LS183AN | 6,10 | | |

CMOS FAMILLE 4000 protégée

| | |
|----------|-------|
| 4000 CN | 2,60 |
| 4001 BCN | 2,60 |
| 4002 BCN | 2,60 |
| 4007 CN | 2,60 |
| 4009 CN | 3,00 |
| 4017 BCN | 3,70 |
| 4011 BCN | 2,60 |
| 4013 BCN | 2,60 |
| 4012 BCN | 3,70 |
| 4018 CN | 3,70 |
| 4019 BCN | 14,85 |
| 4021 BCN | 3,20 |
| 4020 BCN | 16,85 |
| 4023 BCN | 2,60 |
| 4024 BCN | 11,10 |
| 4026 BCN | 2,60 |
| 4027 BCN | 8,05 |
| 4028 BCN | 15,00 |
| 4029 BCN | 7,50 |
| 4040 BCN | 7,00 |
| 4042 BCN | 6,50 |
| 4044 CN | 8,50 |
| 4046 BCN | 7,50 |
| 4047 BCN | 16,50 |
| 4048 BCN | 8,75 |
| 4049 CN | 3,70 |
| 4056 BCN | 3,70 |
| 4058 BCN | 19,20 |
| 4059 BCN | 3,70 |
| 4089 CN | 2,80 |
| 4070 BCN | 6,85 |
| 4072 BCN | 2,50 |
| 4081 BCN | 2,80 |
| 4083 BCN | 6,20 |
| 4084 BCN | 7,50 |
| 4085 BCN | 16,85 |
| 4086 BCN | 16,85 |

CONDENSATEURS AU TANTALE GOUTTE

| | | | | | |
|------------|------|-----------|------|------------|-------|
| 0,1MF/35V | 1,65 | 3,3MF/10V | 1,55 | 10MF/35V | 3,45 |
| 0,16MF/35V | 1,85 | 3,3MF/25V | 1,90 | 16MF/10V | 2,50 |
| 0,22MF/35V | 1,65 | 3,3MF/35V | 2,10 | 22MF/10V | 3,10 |
| 0,22MF/50V | 1,65 | 4,7MF/10V | 1,70 | 22MF/18V | 3,45 |
| 0,33MF/35V | 1,65 | 4,7MF/15V | 1,90 | 22MF/25V | 6,05 |
| 0,47MF/35V | 1,65 | 4,7MF/25V | 2,10 | 22MF/35V | 10,10 |
| 0,68MF/35V | 1,65 | 4,7MF/35V | 2,60 | 33MF/6,3V | 3,10 |
| 1MF/35V | 1,65 | 6,8MF/10V | 3,10 | 33MF/10V | 3,45 |
| 1,6MF/25V | 1,65 | 8,8MF/25V | 2,50 | 47MF/6,3V | 3,45 |
| 1,6MF/35V | 1,70 | 8,8MF/35V | 3,10 | 47MF/18V | 9,00 |
| 2,2MF/15V | 1,65 | 10MF/10V | 2,10 | 100MF/2V | 3,45 |
| 2,2MF/25V | 1,70 | 10MF/18V | 2,50 | 100MF/3,2V | 0,06 |
| 2,2MF/35V | 1,90 | 10MF/26V | 3,10 | | |

CONDENSATEURS ELECTROLYTIQUES B41316

| | | |
|--------|-----|------|
| 1MF | 83V | 1,60 |
| 22MF | 83V | 1,60 |
| 47MF | 83V | 1,60 |
| 10MF | 63V | 1,80 |
| 22MF | 40V | 1,80 |
| 47MF | 16V | 1,80 |
| 47MF | 40V | 1,80 |
| 100MF | 16V | 1,80 |
| 100MF | 25V | 1,90 |
| 100MF | 40V | 2,30 |
| 220MF | 10V | 2,00 |
| 220MF | 16V | 2,30 |
| 220MF | 25V | 2,40 |
| 220MF | 40V | 3,10 |
| 470MF | 10V | 2,40 |
| 470MF | 16V | 2,90 |
| 470MF | 25V | 3,60 |
| 470MF | 40V | 4,10 |
| 1000MF | 10V | 3,60 |
| 1000MF | 16V | 3,80 |

CONDENSATEURS CERAMIQUES

| | |
|----------------------|--------|
| TYPE 1 - 83V | |
| 837979 | 2,5 mm |
| 4,7pF - 560pF = 3,00 | |
| 837988 | 2,5 mm |
| TYPE 2 - 83 V | |
| 837448 | 5 mm |
| 10pF | 0,60 |
| 22pF | 0,60 |
| 33pF | 0,60 |
| 47nF | 0,60 |
| 68nF | 0,70 |
| 837448 | 5 mm |
| 10pF | 0,60 |
| 22pF | 0,60 |
| 33nF | 0,60 |
| 47nF | 0,60 |
| 68nF | 0,70 |
| 100nF | 0,80 |

RELAIS

| | |
|--|-------|
| Type SIEMENS D1 - Poids B g | |
| V2204A-1: 8201 111 mA/3,75 V ; 18 V max) | |
| Relais 1 RT étanche miniature | 27,00 |
| 2 A/126 Vac/150 Vdc/60 VA/35-60 W | |
| V2204A-2: 8201 18 mA/9 V ; 30 V max) | |
| Relais 1 RT étanche miniature | 27,00 |
| 2 A/126 Vac/160 Vdc/80 VA/35-60 W | |
| Type SIEMENS K - tirés économiques | |
| V22033 A1001-A503 (140 mA/12 V) | |
| Relais 1 RT nu (18 A/30 V=360 VA) | 16,00 |
| Type CLARE DIP14 | |
| PRME 15002B CLARE. Relais BTR DIL 1T (10VA) | 16,00 |
| Type BTR | |
| 265-8 (140 mA/6 V) | |
| Relais 1 RT interface secteur 5 A/250 V/1 200 VA | 18,00 |
| 265-12 BTR (167 mA/12 V) | |
| Relais 1 RT interface secteur 5 A/ | |

le choix

Votre système d'alarme? votre ordinateur complet? votre matériel de radio amateur? votre chaîne Hi-Fi? Montez-les vous-même.

En kit? oui - mais en HEATHKIT! Le catalogue Heathkit, "c'est autre chose". Tous les 3 mois, 150 appareils différents, photographiés et décrits en détail sur 60 pages pleines de couleurs.

Et attention : il ne s'agit pas de gadgets! Chacun des Heathkit est un produit de haute qualité. Vous le trouveriez, tout monté, chez les fournisseurs des techniciens professionnels. Mais pas au même prix! Et puis, où serait le plaisir?

L'assistance

Un plaisir complexe? Peut-être. Mais Heathkit a mis sur pied une organisation réellement unique pour vous aider, pas à pas : des pièces bien classées avec étiquetage précis, des manuels de montage complets et illustrés, des plans remarquablement clairs. Mieux : les conseils personnels

d'un ingénieur, par téléphone ou dans l'un de nos centres.

Le succès

Seul Heathkit garantit votre réussite. Si votre montage "résiste" un peu trop, nous le mettrons au

point nous-mêmes. C'est l'Assurance-Succès!

Demandez vite le catalogue de ce trimestre. Feuillotez. Comparez. Et vous direz, vous aussi : "Si l'on veut du choix, il y a kit... et Heathkit!"

il y a KIT & HEATHKIT®



CENTRES HEATHKIT ASSISTANCE :
Paris 75006 : 84 bd St-Michel
Tél. : (1) 326.18.91
Lyon 69003 : 204 rue Vendôme
Tél. : (7) 862.03.13
Aix-en-Provence : 26 rue Georges Claude -
13290 Les Milles - Tél. : (42) 26.71.33
Lille 59800 : 48 rue de la Vignette
(Place Jacquart) - Tél. : (20) 57.69.61

VIENT DE PARAÎTRE
LE CATALOGUE
HEATHKIT
printemps-été 81



ADRESSER CE BON :

Pour la France, à : HEATHKIT, 47, rue de la Colonie - 75013 Paris.
Pour la Belgique, à : HEATHKIT, 737/B7 chaussée d'Alsemberg - 1180 Bruxelles.

Je désire recevoir votre catalogue printemps-été 81
Je joins 2 timbres à 1,40 F pour participation aux frais.

Nom _____

N° _____ Rue _____

Code Postal _____ Ville _____

AGENCE/MILLE

81401

ÉLECTROME

BORDEAUX TOULOUSE MONT-DE-MARSAN

17, rue Fondaudege
33000 - BORDEAUX
Tel (56) 52.14.18

Angle rue Darquier
et, grande rue Nazareth
31000 - TOULOUSE

5, place J. Pancaut
40000 - MONT-DE-MARSAN
Tel (58) 75.99.25

Pour toutes commandes 15 F de port et emballage Contre remboursement joindre 20 % d'arrhes + frais

| C. MOS | | | CIRCUITS INTEGRES | | | Transistors | | | Afficheurs | | |
|---------|-------|---------|-------------------|--------------------|-------|-------------|------|------------------------------|------------|--|--|
| CD 4000 | 2.50 | 55 | 13.00 | LF 556 N | 9.00 | BC 140 | 3.50 | TIL 312 rouge 8 mm AC | 6.50 | | |
| 01 | 2.00 | 56 | 13.00 | 357 N | 9.00 | 141 | 3.50 | TIL 327 rouge 8 mm AC ± 1 | 6.50 | | |
| 02 | 2.50 | 60 | 12.00 | LM 301 AN | 3.70 | 177 17B | 2.00 | TIL 316 jaune 8 mm AC | 8.50 | | |
| 06 | 7.00 | 66 | 9.00 | 308 N | 8.00 | 237 ABC | 1.00 | TIL 702 rouge 13 mm KC | 6.50 | | |
| 07 | 2.50 | 68 | 2.50 | 317 T | 14.00 | 238 ABC | 1.00 | TIL 807 rouge 8 mm AC double | 10.00 | | |
| 08 | 10.00 | 69 | 2.50 | 324 | 6.00 | 239 ABC | 1.00 | TIL 808 rouge 8 mm KC double | 10.00 | | |
| 09 | 5.50 | 70 | 2.50 | 339 | 6.00 | 308 C | 1.00 | DIS 370 bloc 4 afficheurs KC | 29.00 | | |
| 10 | 5.50 | 71 | 2.50 | 377 N | 15.00 | 547 | 1.00 | DIS 631 bloc 4 afficheurs KC | 15.00 | | |
| 11 | 2.00 | 72 | 2.50 | 378 N | 22.00 | 557 | 1.00 | | | | |
| 12 | 2.50 | 73 | 2.50 | 380 N | 9.00 | BD 135 | 3.00 | | | | |
| 13 | 4.50 | 75 | 2.50 | 381 N | 15.00 | 136 | 3.00 | | | | |
| 14 | 9.50 | 76 | 8.50 | 383 T | 12.00 | 137 | 3.50 | | | | |
| 15 | 7.00 | 77 | 2.50 | 386 N | 8.00 | 138 | 3.50 | | | | |
| 16 | 5.00 | 78 | 2.50 | 387 N | 8.00 | BF 245 | 3.00 | | | | |
| 17 | 8.00 | 81 | 2.50 | 391 (80) | 14.00 | 2N 2646 | 6.00 | | | | |
| 18 | 11.00 | 82 | 2.50 | NE 555 | 3.50 | 2N 3053 | 3.00 | | | | |
| 19 | 4.50 | 85 | 6.00 | 556 | 8.00 | 2N 3055 H | 8.00 | | | | |
| 20 | 12.00 | 86 | 5.00 | 565 | 14.00 | 2N 3819 | 3.00 | | | | |
| 21 | 8.00 | 93 | 6.00 | 567 | 11.00 | | | | | | |
| 22 | 8.00 | 95 | 9.50 | LM 3900 | 6.00 | | | | | | |
| 23 | 4.50 | 96 | 9.50 | TMS 3874 | 19.00 | | | | | | |
| 24 | 8.50 | 98 | 9.50 | TMS 3880 | 21.00 | | | | | | |
| 25 | 3.00 | 99 | 15.00 | TMS 1122 | 85.00 | | | | | | |
| 26 | 19.00 | 100 | 12.00 | ULN 2003 | 9.00 | | | | | | |
| 27 | 4.00 | 106 | 6.00 | XR 2206 | 35.00 | | | | | | |
| 28 | 8.50 | 107 | 7.00 | | | | | | | | |
| 29 | 13.00 | 147 | 15.00 | SN 7400 | 2.00 | | | | | | |
| 30 | 3.00 | 192 | 13.00 | 7447 | 7.50 | | | | | | |
| 31 | 15.00 | 193 | 13.00 | 7490 | 4.00 | | | | | | |
| 32 | 9.00 | | | 74LS 241 | 14.00 | | | | | | |
| 33 | 11.00 | | | 74LS 243 | 12.00 | | | | | | |
| 35 | 10.00 | CD 4502 | 11.00 | | | | | | | | |
| 40 | 9.00 | 10 | 11.00 | CA 3080 | 8.00 | | | | | | |
| 42 | 7.00 | 11 | 9.00 | 3086 | 6.00 | | | | | | |
| 43 | 9.00 | 12 | 10.00 | 3089 | 12.00 | | | | | | |
| 44 | 10.00 | 14 | 22.00 | MC 1458 | 6.00 | | | | | | |
| 46 | 11.00 | 15 | 22.00 | | | | | | | | |
| 47 | 11.00 | 16 | 12.00 | | | | | | | | |
| 48 | 4.50 | 18 | 10.00 | | | | | | | | |
| 49 | 4.50 | 20 | 9.00 | | | | | | | | |
| 50 | 4.50 | 28 | 12.00 | 2102 | 14.00 | | | | | | |
| 51 | 10.00 | 55 | 5.00 | 2114 | 35.00 | | | | | | |
| 52 | 11.00 | 56 | 5.00 | 2708 | 45.00 | | | | | | |
| 53 | 11.00 | 85 | 13.00 | 2716 (monotension) | 75.00 | | | | | | |

MEMOIRES

LED 3 et 5mm

Led rouge ø 3 ou ø 5 1.00
verte ou jaune 1.30

Filtres Céramiques

Jeux 455 10 x 10
(jaune, noir, blanc) 10.00
Filtre 10.7 MHz 6.00

KIT ELCO

Le Kit au service de vos hobbies

ELCO 142 : MICRO TIMER PROGRAMMABLE. LE MICROPROCESSEUR RENTRE A LA MAISON.
Basé sur l'emploi du TMS 1000, affichage digital de l'heure (heure-minute), du jour.

On le programme grâce à un clavier de 20 touches. Il possède 4 sorties (4 relais 3 A) et est alimenté en 9V 1 A (transfo non fourni). Visualisation des sorties en service par 4 leds.

Exemples d'application :

- Contrôle du chauffage sur la sortie 1. Mise en route du chauffage à 5 h du matin, arrêt à 9h, remise en route à 17 h, arrêt à 23 h, et cela tous les jours ouvrables de la semaine (du lundi au vendredi) le samedi et le dimanche, le chauffage reste toute la journée, donc mise en route à 5 h du matin, arrêt à 23 h.

- Sur sortie 2, commande d'un buzzer pour le réveil du lundi au vendredi à 7 h jusqu'à 7 h 10, pas de réveil le samedi et le dimanche.

- Sortie 3, commande de la radio de 7 h 20 à 8 h 20, du lundi au vendredi.

- Sur sortie 4, commande de la cafetière électrique du lundi au vendredi de 7 h 10 à 8 h 10, le samedi et le dimanche de 9 h 30 à 10 h 30.

Nombreuses autres possibilités : pendule d'atelier, contrôle du four électrique, arrosage automatique, enregistrement d'émissions radio ou sur magnéto-copie, contrôle d'aquarium, etc.


ELCO 142 450,00 F

ELCO 23 : Les discothèques se l'arrachent. Chenillard 8 canaux multiprogramme.

La technique du Microprocesseur au service du jeu de lumière.

512 fonctions qui se déroulent automatiquement, deux vitesses de défilement réglables qui s'enchaînent après 256 cycles. Sortie sur Triacs 8 A - Alimentation 220 V.

ELCO 23 390,00 F

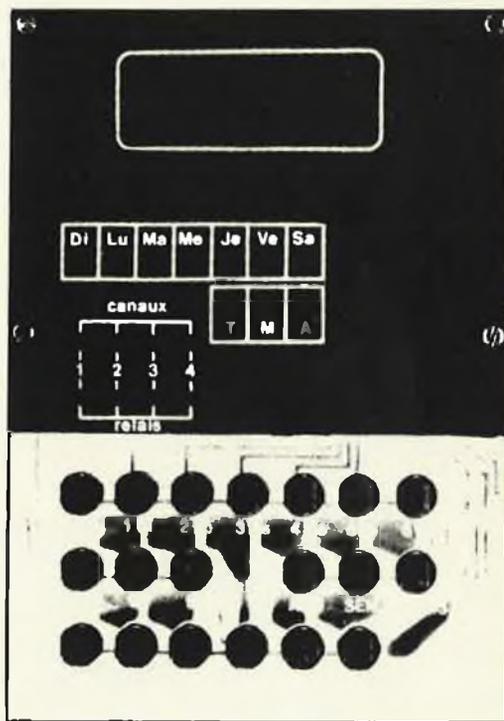

VEUILLEZ M'EXPEDIER LE CATALOGUE ELECTROME
Nous adresser ci-joint 15 F en timbre ou en cheque

NOM _____

Adresse _____

A RETOURNER A : ELECTROME 17 rue Fondaudege - 33000 BORDEAUX

PUBLITRONIC

Un certain nombre de schémas parus dans le mensuel Elektor sont reproduits en circuits imprimés, gravés et percés, ou en transfert (réf. T.000), de qualité supérieure. PUBLITRONIC diffuse ces circuits, ainsi que des faces avant (en métal laqué ou film plastique) et des disques ou cassettes de logiciel.

Sont indiqués ci-après, les références et prix des disponibilités, classés par ordre de parution dans le mensuel Elektor (édition française).

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|---|--|--|
| F1: MAI-JUIN 1978 générateur de fonctions RAM E/S SC/MP | 9453 9846-1 9846-2 | 32,75 68,— 23,50 | F18: DECEMBRE 1979 monoselecteur programmeur convertisseur ondes courtes affichage numérique de fréquence d'accord circuit principal circuit d'affichage | 79039 79093 79650 80021-1 80021-2 | 72,— 26,— 14,50 57,50 26,— | F29: NOVEMBRE 1980 thermomètre linéaire boîte à musique fondu enchaîne semi- automatique alimentation de précision diavision sensonnète | 80127 80502 80512 80514 81002 81005 | 17,50 35,50 17,— 17,50 88,— 13,50 |
| F2: JUILLET-AOÛT 1978 sifflet à vapeur train à vapeur carte CPU (F1) | 1471 1473 9851 | 17,— 18,15 100,— | F19: JANVIER 1980 TOS-mètre top-amp top-préamp codeur SECAM | 79513 80023 80031 80049 | 11,25 11,25 41,25 86,— | F30: DECEMBRE 1980 Compte-tours économique Fermeture automatique de rideaux Commande de pompe de chauffage central Coupe-circuit pour cafetière électrique Détecteur de courants d'air Alarme pour réfrigérateur | 81013 81015 81019 81023 81028 81024 81035-1 81035-2 81035-3 81035-4 | 25,— 42,50 27,— 13,50 10,— 13,50 17,— 16,25 16,25 27,50 |
| F3: SEPTEMBRE-OCTOBRE 1978 voltmètre carte de affichage carte bus (F1, F2) voltmètre de crête carte extension mémoire (F1, F2) carte HEX I/O (F1, F2) | 9817 9817-2 9857 9860 9863 9893 | 26,65 36,50 20,— 150,— 200,— | F20: FEVRIER 1980 gradateur sensitif piste électronique train à vapeur nouveau bus pour système à µP générateur de couleurs | 78065 80016 80019 80024 80027 | 14,— 11,— 12,— 61,— 26,50 | F31: JANVIER 1981 boîte intelligente boîte d'arpentege circuit principal circuit d'affichage thermomètre de bain binou chargeur d'accus NiCad pur-porc | 81042 81043-1 81043-2 81047 81048 81049 | 13,75 16,50 12,— 13,75 18,— 19,— |
| F4: NOVEMBRE-DECEMBRE 1978 carte RAM 4 k alimentation pour SC/MP mini-fréquence-mètre modulateur UHF-VHF | 9885 9906 9927 9967 | 175,— 43,50 32,— 16,— | F21: MARS 1980 effets sonores amplificateur d'antenne paste électronique d'octave imprimante par points display le vocodeur d'Elektor bus filtre entrée-sortie alimentation | 80009 80022 80065 80066 80067 80068-1 80068-3 80068-4 80068-5 | 28,— 9,— 12,— 69,— 26,50 297,50 35,— 32,— 26,— | F32: FEVRIER 1981 mélangeur 4 canaux stéréo phonomètre circuit imprimé "swinging poster" poster disco "swinging poster" ampli de puissance 200 Watts mégalo vu-mètre — basse tension — 220 Volts matrice de lumières | 81068 81072 81073 81073-P 81082 81085-1 81085-2 81012 | 129,— 18,— 22,50 25,— 31,— 24,— 43,— 94,— |
| F5/6: EDITON SPECIALE 78/79 réducteur dynamique de bruit interface cassette consonant | 1234 9905 9945 | 14,95 30,75 75,— | F22: AVRIL 1980 amplificateur écologique fondu anéchéiné: version secteur compteur Geiger thermomètre numérique interface cassette BASIC vocacophonie chorosynth système souple d'interphone junior computer: circuit principal affichage alimentation circuit EPROM 2716 pour interface cassette prolongation du cycle de lecture sur micro- ordinateur BASIC | 9558 9955 80035 80045 80050 80054 80060 80069 80089-1 80089-2 80089-3 80112-1 80112-2 | 11,50 13,25 32,50 36,25 75,— 15,— 149,— 27,50 120,— 11,50 11,50 | F33: MARS 1981 xylophone programmeur pour développements et tirages photographiques voltmètre digital 2½ chiffres circuit d'affichage circuit principal | 81051 81101-1 81101-2 81105-1 81105-2 | 15,55 28,— 20,— 21,— 21,— |
| F7: JANVIER 1979 préconsonant clavier ASCII TV-scope version améliorée plaque mémoire circuit de déclenchement base de temps entrée | 9954 9965 9969-1 9969-2 9969-3 | 25,— 76,25 50,— 19,90 19,90 | F23: MAI 1980 antenne active pour automobile inverseur et filtre d'alimentation amplificateur allumage électronique à transistors cadenceur intelligent pour essuie-glaces indicateur de consommation de carburant antivol frustrant indicateur de tension pour batterie de voiture protection pour batterie | 9558 9955 80035 80045 80050 80054 80060 80069 80089-1 80089-2 80089-3 80112-1 80112-2 80101 80109 | 11,50 13,25 32,50 36,25 75,— 15,— 149,— 27,50 120,— 11,50 11,50 12,50 12,50 39,— 32,— 74,— 12,50 12,50 12,50 11,25 | F34: AVRIL 1981 carte bus système multicanal à touches sensibles carte détecteur carte commutation générateur bruit détecteur de présence récepteur petites ondes high com affichage à LED alimentation détecteur de crête face avant en transfert + 2 modules programmés + EPS 81117-1 | 81051 81101-1 81101-2 81105-1 81105-2 80068-2 81008 81027-1 81027-2 81071 81110 81111 98117-1+2 81117-2 9860 | 15,55 28,— 20,— 21,— 21,— 45,— 51,— 38,50 40,40 41,50 25,— 20,— 27,— 20,— 20,— |
| F8: FEVRIER 1979 digicarlion Elekterminal voltmètre numérique universel | 9325 9966 79006 | 33,45 82,50 29,35 | F24: JUIN 1980 générateur de signaux morse jauge de niveau et de température d'huile chasseur de moustiques | 80018-1 80018-2 80084 80086 80096 80097 80101 80109 | 12,50 12,50 39,— 32,— 74,— 12,50 12,50 12,50 11,25 | F35: MAI 1981 imitateur alimentation universelle inteltek paristor | 81112 81128 81124 81123 | 20,90 28,75 67,00 18,15 |
| F9: MAI 1979 clap switch alimentation de labora- toire robuste sténor assistantor | 79026 79034 79070 79071 | 15,50 24,— 37,— 24,— | F25/26: CIRCUITS DE VACANCES 1980 cardiotachymètre numérique amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80018-1 80018-2 80084 80086 80096 80097 80101 80109 80071 80145 80505 80506 80515-1 80515-2 80516 80532 80543 | 12,50 12,50 39,— 32,— 74,— 12,50 12,50 12,50 54,— 19,— 26,50 30,— 13,— 28,25 19,50 14,25 12,— | F36: MAI 1981 circuit d'affichage circuit principal alimentation et horloge gate-dip accord par touches sensitives | 81112 81128 81124 81123 | 20,90 28,75 67,00 18,15 |
| F10: AVRIL 1979 base de temps de précision alim. pour base de temps | 9448 9448-1 | 24,75 12,50 | F27: SEPTEMBRE 1980 antenne Ω testeur de transistors amplificateur PWM fréquence-mètre à cristaux liquides carte 8k RAM+EPROM programmeur de PROM | 80112-1 80112-2 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 11,50 11,50 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 | F37: OCTOBRE 1980 traceur de courbes circuit imprimé du Vox | 80128 80138 | 9,75 26,25 |
| F11: MAI 1979 ioniseur microordinateur BASIC interfaces pour systèmes à µP | 9823 79075 79101 | 30,— 75,— 15,50 | F38: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 | F39: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 |
| F12: JUIN 1979 émetteur à ultrasons pour casque récepteur à ultrasons pour casque | 79505 79510 79511 | 21,— 18,— 17,50 | F40: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 | F41: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 |
| F13/14: CIRCUITS DE VACANCES 1979 la fin des amateurs de radio émetteur à ultrasons pour casque récepteur à ultrasons pour casque | 79505 79510 79511 | 21,— 18,— 17,50 | F42: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 | F43: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 |
| F15: SEPTEMBRE 1979 platine FI pour FM chargeur d'accumulateurs au cadmium-nickel décodeur stéréo Elekarlion | 78087 79024 79082 79095 | 20,75 20,— 22,— 56,— | F44: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 | F45: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 |
| F16: OCTOBRE 1979 extension mémoire pour l'Elekterminal modulateur en anneau digifarad: circuit d'affichage circuit principal alimentation et horloge gate-dip accord par touches sensitives | 79038 79040 79088-1 79088-2 79088-3 79514 79519 | 56,— 23,25 51,— 14,25 38,75 | F46: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 | F47: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 |
| F17: NOVEMBRE 1979 fuzz-box réglable amplificateur téléphonique: circuit principal capteur ordinateur pour jeux TV: circuit principal avec documentation alimentation circuit imprimé clavier documentation seule | 9984 9987-1 9987-2 79073 79073-1 79073-2 79073D | 14,— 20,50 16,— 187,50 29,— 43,— 12,50 | F48: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 | F49: OCTOBRE 1980 amplificateur de puissance à FET récepteur super-réaction éclairage de vitrine alimentation de laboratoire préamplificateur stéréo pour cellule dynamique les TIMBRES | 80076-1 80076-2 80077 80085 80117 80120 80556 | 15,— 11,90 39,50 11,25 24,40 215,75 45,65 |

eps transferts

boîte à musique (F29)
(80502)
ampli tfo "anti-gaspi"
(F25/26) (805301)
alimentation à découpage T001 14,50
pour microprocesseurs
(F25/26) (80531)
préampli stéréo pour
cellule dynamique
(F25/26) (80532)
les TIMBRES (F25/26)
(80543)

Elektroscope
amplis de sortie X et Y,
(9410-3)
module HT et face avant T002F
(9099 5/7) (9361-1)

indicateur de tournée
(F31) (81041)
boîte hantée (F31)
(81042)
canomètre/affichage (F31) T002 16,25
(81043-1/2)
boîte à jeux (F31)
(81044)
thermomètre de bain
(F31) (81047)
nicad pur-porc (F31)
(81049)

Elektroscope
préampli Y, carte
(9361-2/3/4)
mère, alimentation,
module, HT et faces
avant (9099-1 à -6)
(9410-1/2) T003 31,—

eps faces avant

* générateur de fonctions 9453-6 30,—
** TV-scope, version
améliorée 9969-F 23,10
** alimentation de labora-
toire robuste 79034-F 6,25
** monoselecteur 79039-F 15,—
** consonant 9945F 55,—
* = face avant en métal laqué noir mat
** = face avant en PVC adhésif

ess software service

NIBBLE-E ESS004 15,—
pour le SC/MP: aluminage,
bataille navale jeu du NIM,
journal lumineux, rythme
biologique, programme
d'analyse, désassembleur +
listing de ces programmes

Jeux TV ESS006 16,50

CASSETTES ESS
Cassette contenant 15 pro-
grammes de l'ordinateur
pour jeux TV ESS007 50,—

NOUVEAU

UTILISER LE BON DE COMMANDE PUBLITRONIC EN ENCART

MARSEILLE

Ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, sauf le lundi.

EUROPE ÉLECTRONIQUE

2, rue Châteauredon - 13001
Tél. (91) 54.78.18 - Télex 430 227 F

| | | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|-------------|--------|
| AY-1-0212 | 80.00 | FX 209 | 108.00 | XR 2203 | 12.00 |
| AY-1-1320 | 88.00 | LM 100 | 54.00 | XR 2707 | 38.00 |
| AY-1-1015 | 85.00 | MC 1468 | 38.00 | XR 4136 | 11.00 |
| AY-3-1270 | 108.00 | MK 5039 | 86.00 | XR 4151 | 21.00 |
| AY-3-1350 | 100.00 | NE 564 | 48.00 | Y 726C | 78.00 |
| AY-5-1013 | 54.00 | OM 931 | 148.00 | 2102 | 16.00 |
| AY-5-2376 | 112.00 | OM 961 | 102.00 | 2102 | 16.00 |
| CA 3080 | 24.00 | RO 3-2513 | 94.00 | 2114(450nS) | 80.00 |
| CA 3084 | 31.00 | SA 105 | 47.00 | 2716 | 240.00 |
| CA 3094 | 16.00 | SA 1070 | 150.00 | 6502 | 78.00 |
| CA 3161 | 14.00 | SAD 1024 | 170.00 | 6522 | 80.00 |
| CA 3162 | 5.00 | SFF 96364 | 150.00 | 6532 | 106.00 |
| CA 681.99S | 16.00 | TD 10348 | 17.00 | 74C928 | 52.00 |
| DM 81.99 | 18.00 | TD 10348N | 24.00 | 786, 796 | 18.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------|---------|--------|--------------|---------|-------|
| TUN | les 10 | 0.00 | LES 25 | 20.00 | LES 100 | 70.00 |
| TUP | les 10 | 0.00 | LES 25 | 20.00 | LES 100 | 70.00 |
| DUG | les 10 | 10.00 | LES 25 | 20.00 | LES 100 | 70.00 |
| OUS | les 10 | 3.00 | LES 25 | 6.00 | LES 100 | 20.00 |
| BC 516 | 3.00 | BF 451 | 6.00 | DL 707 | 18.00 | |
| BC 517 | 3.20 | BF 494 | 1.90 | HP 5082/7750 | 14.80 | |
| BD 241 | 5.20 | BFT 66 | 26.70 | HP 5082/7756 | 14.80 | |
| BD 242 | 5.20 | BF 90 | 9.50 | HP 5082/7760 | 14.80 | |
| BD 241C | 5.50 | BF 208A | 24.00 | FND 500 | 15.00 | |
| BD 242C | 5.50 | J 300 | 5.00 | FND 507 | 15.00 | |
| BF 256A | 8.00 | 3N 211 | 11.20 | MAG 460A | 24.00 | |
| BF 256C | 8.00 | BY 164 | 8.20 | BD 131 | 6.80 | |

| | | | |
|--|-------|---------------|-------|
| Transducteur ultrasonore AKG | 12.00 | par 3 | 6.00 |
| Microlect | 12.00 | | 8.00 |
| CTN 1K5 10K ou 20K | | | 12.00 |
| 2708 programme pour JUNIOR COMPUTER | | | 16.00 |
| PROM pour ELEKTRONAL | | | 10.00 |
| Potentiomètre Bobine 470 ohm | | | 3.00 |
| Radiateur pour TDS (2N2905, 2N2219, BC114) | | | 3.00 |
| Radiateur exapout (4Kx 46) pour TDS (2N3055 etc) | | | 4.80 |
| Radiateur en U (transistor plastic, Inco, etc) | | | 4.80 |
| Radiateur puissance 35W pour TDS (120 x 37.5) | | | 15.00 |
| Radiateur puissance 55W pour 1 ou 2 TDS (120 x 75) | | | 15.00 |
| Radiateur spécial pour TDA 2020 | | | 14.00 |
| Diplast | 8.00 | Diplast à LED | 1.00 |
| TOKO 34 342 | 5.00 | TOKO 34 343 | 5.00 |

| | |
|---|--------|
| 2650 + 2616 + 2636 + 2621 (Jou I V) | 498.00 |
| Connecteur DIN 41612 64 broches femelle | 25.00 |
| Connecteur DIN 41612 64 broches mâle | 12.00 |
| Connecteur DIN 41612 31 broches femelle | 12.00 |
| Connecteur DIN 41612 31 broches mâle | 10.80 |
| Connecteur DIN 41612 21 broches femelle | 10.50 |
| Connecteur DIN 41612 21 broches mâle | 5.40 |
| Touche TAC MM3 (Clavier ASCII) | 5.40 |
| Touche SPACE pour clavier ASCII | 10.50 |
| Condensateur variable 250pF ou 500pF | 20.00 |
| Pince de test 16 broches (CSC) | 34.70 |
| Manche de commande pour Jeu T.V. | 36.00 |
| Pol. ajustable 20 tours 100Kohm (plaine FI) | 4.00 |
| Pei. bobiné 10 tours à 100Kohm | 62.00 |
| Commutateur rotatif 4x5 ou 4x6 | 25.00 |

SIEMENS

| | | | | | |
|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| BA 243 | 1.40 | SO 436 | 55.30 | TCA 440 | 22.10 |
| IB 104 | 0.30 | TAA 761A | 7.80 | TCA 965 | 21.10 |
| IB 113 | 39.00 | TAA 765A | 10.00 | TCA 4500A | 27.00 |
| IF 65 | 23.00 | TAA 851A | 7.40 | TD 1007 | 18.00 |
| IF 81 | 28.70 | TAA 2201A | 11.70 | TD 1044 | 22.50 |
| IP 104 | 14.50 | TAA 484A | 17.80 | TD 1047 | 24.30 |
| IPW 34 | 14.50 | TBA 1205 | 8.00 | TD 2870 | 27.00 |
| LD 57C | 4.00 | TBA 221B | 7.40 | TD 3000 | 31.00 |
| LD 271 | 4.00 | TCA 105 | 70.20 | TD 3286 | 26.00 |
| S 666A | 34.00 | TCA 205A | 26.10 | UFA 100 W | 44.00 |
| SAJ 141 | 42.00 | TCA 315A | 10.70 | UAA 170 | 17.00 |
| SO 41P | 13.80 | TCA 335A | 10.70 | UAA 170L | 28.00 |
| SD 42P | 14.80 | TCA 335A | 10.70 | UAA 180 | 17.00 |
| SOA 3650N | 1.80 | SOA 3990N | 1.80 | TD 0453A | 18.00 |

MURATA - STETNER

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Filter céramique SFD 455 | 10.50 |
| Filter céramique SFE 107 MA | 8.00 |
| Filter céramique SFD 107 | 13.00 |
| Filter céramique SFE 455 | 13.50 |
| Transducteur ultrasonore MA 40LIR | 35.00 |
| Transducteur ultrasonore MA 40LIS | 35.00 |

TEXAS

| | | | | | |
|--------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| TL 060 | 5.90 | TL 31 | 20.00 | TL 704 | 12.00 |
| TL 061 | 5.50 | TL 32 | 7.00 | TIP 29 | 5.40 |
| TL 062 | 7.50 | TL 78 | 6.70 | TIP 30 | 5.70 |
| TL 064 | 15.50 | TL 113 | 20.00 | TIP 35S | 9.00 |
| TL 071 | 5.40 | TL 111 | 8.00 | TIP 32 | 6.20 |
| TL 072 | 10.30 | TL 112 | 10.50 | TIP 122 | 10.00 |
| TL 074 | 10.00 | TL 117 | 14.80 | TIP 127 | 10.00 |
| TL 080 | 4.00 | TL 312 | 2.00 | TIP 295S | 0.80 |
| TL 081 | 4.80 | TL 313 | 12.00 | TIP 35S | 9.00 |
| TL 082 | 1.80 | TL 327 | 12.00 | TMS 1127N | 87.40 |
| TL 084 | 1.80 | TL 701 | 12.00 | TMS 3874N | 38.00 |
| TL 431 | 7.50 | TL 702 | 12.00 | TMS 3875N | 38.00 |
| TL 497 | 1.50 | TL 703 | 12.00 | TMS 3880N | 39.00 |

TOKO

| | |
|--|-------|
| FI 455 KH 2 x 7 (jeune blanc ou noir) | 5.00 |
| FI 455 KH 2 x 7 (jeune S) | 12.00 |
| FI 455 KH (0 x 10 (jeune blanc ou noir)) | 6.80 |
| FI 455 KH 10 x 10 (jeune blanc ou noir) | 0.30 |
| FI 107 MM 2 x 7 | 0.00 |
| FLR 3107N (filtre pour décodeur stéréo) | 38.00 |

NATIONAL

| | | | | | |
|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|
| LF 307 | 10.50 | LM 339N | 8.30 | LM 556 | 8.00 |
| LF 339 | 10.50 | LM 369N | 14.10 | LM 565 | 14.50 |
| LM 301AN | 37.00 | LM 369N | 15.00 | LM 567 | 14.80 |
| LM 304H | 18.50 | LM 368N | 6.30 | LM 709 | 5.20 |
| LM 305H | 7.50 | LM 377N | 18.50 | LM 723 | 6.20 |
| LM 307N | 6.50 | LM 378N | 26.70 | LM 733 | 14.90 |
| LM 308N | 8.00 | LM 380N | 11.80 | LM 741 | 3.50 |
| LM 308N | 18.00 | LM 381N | 11.80 | LM 1818 | 10.00 |
| LM 310N | 8.80 | LM 381AN | 26.00 | LM 1812 | 11.00 |
| LM 317K | 34.00 | LM 386N | 8.80 | LM 2907-B | 19.66 |
| LM 318N | 22.00 | LM 387N | 13.00 | LM 3080 | 8.40 |
| LM 321K | 22.00 | LM 3818N | 26.00 | LM 3086 | 8.10 |
| LM 324N | 5.80 | LM 555 | 3.00 | LM 3080 | 8.80 |

T T L S

| | | | | | |
|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
| 74LS00 | 2.40 | 74LS83 | 6.10 | 74LS163 | 14.70 |
| 74LS01 | 2.40 | 74LS85 | 7.50 | 74LS164 | 15.00 |
| 74LS02 | 3.20 | 74LS86 | 5.30 | 74LS165 | 7.50 |
| 74LS03 | 2.40 | 74LS90 | 4.10 | 74LS168 | 15.80 |
| 74LS04 | 3.00 | 74LS97 | 10.50 | 74LS169 | 15.80 |
| 74LS05 | 2.80 | 74LS98 | 8.10 | 74LS172 | 4.70 |
| 74LS06 | 3.00 | 74LS100 | 13.50 | 74LS174 | 7.50 |
| 74LS09 | 2.40 | 74LS109 | 5.10 | 74LS175 | 15.30 |
| 74LS10 | 2.40 | 74LS112 | 5.10 | 74LS190 | 11.10 |
| 74LS11 | 3.00 | 74LS122 | 6.10 | 74LS193 | 7.50 |
| 74LS12 | 2.40 | 74LS113 | 5.10 | 74LS191 | 11.10 |
| 74LS13 | 2.40 | 74LS114 | 6.10 | 74LS192 | 11.10 |
| 74LS14 | 3.00 | 74LS131 | 3.50 | 74LS240 | 20.10 |
| 74LS14 | 10.00 | 74LS123 | 14.50 | 74LS194 | 12.00 |
| 74LS15 | 2.40 | 74LS125 | 4.70 | 74LS195 | 12.00 |
| 74LS16 | 2.40 | 74LS126 | 7.40 | 74LS196 | 15.80 |
| 74LS21 | 2.40 | 74LS132 | 6.80 | 74LS221 | 14.50 |
| 74LS22 | 1.40 | 74LS133 | 3.50 | 74LS240 | 20.10 |
| 74LS23 | 3.00 | 74LS136 | 5.10 | 74LS241 | 20.10 |
| 74LS27 | 3.80 | 74LS138 | 6.10 | 74LS242 | 20.10 |
| 74LS28 | 3.00 | 74LS139 | 8.10 | 74LS243 | 15.40 |
| 74LS30 | 2.40 | 74LS145 | 8.80 | 74LS244 | 20.10 |
| 74LS32 | 3.80 | 74LS151 | 7.20 | 74LS245 | 18.80 |
| 74LS33 | 3.00 | 74LS152 | 7.20 | 74LS247 | 14.40 |
| 74LS37 | 3.00 | 74LS153 | 7.20 | 74LS249 | 11.30 |
| 74LS38 | 3.00 | 74LS154 | 18.00 | 74LS253 | 12.30 |
| 74LS40 | 2.40 | 74LS155 | 13.30 | 74LS258 | 9.80 |
| 74LS42 | 8.50 | 74LS156 | 13.30 | 74LS273 | 17.80 |
| 74LS47 | 13.50 | 74LS157 | 7.20 | 74LS279 | 7.50 |
| 74LS73 | 4.30 | 74LS158 | 7.20 | 74LS365 | 6.50 |
| 74LS74 | 3.00 | 74LS160 | 14.70 | 74LS366 | 6.50 |
| 74LS75 | 4.80 | 74LS161 | 14.70 | 74LS367 | 6.50 |
| 74LS76 | 5.50 | 74LS162 | 14.70 | 74LS368 | 6.50 |

THYRISTORS TRIACS

| | | | |
|---------------------|------|---------------------|-------|
| TC 47 (200V/0.5A) | 5.40 | TIC 2060 (400V/3A) | 7.20 |
| TIC 1060 (400V/5A) | 6.20 | TIC 2260 (400V/8A) | 9.80 |
| TIC 1160 (400V/8A) | 8.80 | TIC 2360 (400V/12A) | 14.00 |
| TIC 1260 (400V/12A) | 9.60 | TIC 2460 (400V/16A) | 15.30 |

RÉSISTANCES

| | |
|--------------------------------------|------|
| 1/4W couche carbone 5% de 10k à 2.2M | 0.10 |
| 1/4W couche carbone 5% de 1k à 10k | 0.20 |
| 1/2W couche carbone 5% de 1k à 10k | 0.30 |
| 1W couche carbone 5% de 10k à 1M | 0.40 |
| 5W bobinée de 0.1k à 4.7k | 2.50 |

T T L

| | | | | | |
|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 7401 | 2.00 | 7437 | 3.00 | 74141 | 8.70 |
| 7402 | 2.00 | 7438 | 3.00 | 74145 | 7.70 |
| 7403 | 2.00 | 7442 | 4.00 | 74148 | 21.80 |
| 7404 | 2.30 | 7445 | 10.50 | 74150 | 10.80 |
| 7404 | 2.20 | 7447 | 8.00 | 74151 | 6.20 |
| 7405 | 2.20 | 7447 | 3.70 | 74153 | 7.50 |
| 7406 | 2.40 | 7473 | 3.40 | 74155 | 7.50 |
| 7407 | 4.00 | 7473 | 3.40 | 74155 | 7.50 |
| 7408 | 2.40 | 7474 | 3.40 | 74156 | 7.50 |
| 7409 | 2.40 | 7475 | 5.20 | 74157 | 7.80 |
| 7410 | 2.20 | 7476 | 4.00 | 74160 | 11.80 |
| 7412 | 7.40 | 7483 | 1.80 | 74161 | 11.80 |
| 7413 | 3.40 | 7485 | 6.30 | 74162 | 13.40 |
| 7414 | 5.60 | 7486 | 4.00 | 74163 | 11.00 |
| 7416 | 6.40 | 7490 | 3.00 | 74164 | 10.40 |
| 7417 | 6.40 | 7492 | 3.70 | 74165 | 8.00 |
| 7420 | 2.40 | 7495 | 5.00 | 74173 | 12.80 |
| 7421 | 2.40 | 7495 | 7.70 | 74174 | 6.80 |
| 7425 | 3.00 | 74120 | 15.70 | 74175 | 6.80 |
| 7426 | 3.00 | 74121 | 4.50 | 74180 | 10.40 |
| 7427 | 3.00 | 74122 | 3.80 | 74191 | 10.40 |
| 7428 | 0.60 | 74123 | 3.80 | 74192 | 8.20 |
| 7430 | 2.40 | 74125 | 6.80 | 74193 | 10.40 |
| 7432 | 3.00 | 74126 | 3.00 | 74196 | 8.70 |
| 7433 | 5.20 | 74132 | 6.20 | 74279 | 7.10 |

RÉGULATEURS

| | | | |
|--------------|-------|--------------|-------|
| 78L05 (0.1A) | 4.00 | 78L05 (0.1A) | 4.50 |
| 78L12 (0.1A) | 4.00 | 78L12 (0.1A) | 4.50 |
| 78L15 (0.1A) | 4.00 | 78L15 (0.1A) | 4.50 |
| 78M05 (0.5A) | 8.00 | 78M05 (0.5A) | 8.00 |
| 78M12 (0.5A) | 8.00 | 78M12 (0.5A) | 8.00 |
| 78M15 (0.5A) | 8.00 | 78M15 (0.5A) | 8.00 |
| 7805 | 0.80 | 7905 | 12.00 |
| 7812 | 0.80 | 7912 | 12.00 |
| 7815 | 0.80 | 7915 | 12.00 |
| 7905/103 | 15.50 | 7905/103 | 22.30 |
| 7912/103 | 15.50 | 7912/103 | 22.30 |
| 7915/103 | 15.50 | 7915/103 | 22.30 |

SUPPORTS C.I.

| | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Supports à souder TEXAS bas profil | 0.80 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | |
| Supports à souder TEXAS nylon bas profil | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.80 | 2.00 | 2.50 |
| Supports à souder TEXAS nylon bas profil | 1.30 | 1.40 | 1.60 | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 3.50 | 5.00 |
| Supports à souder TEXAS bas profil, contact OR | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 4.0 | |
| Supports à Wrapper TEXAS | 1.80 | 2.30 | 2.60 | 3.20 | 3.40 | 4.00 | 4.80 | 6.80 |
| Supports à Wrapper TEXAS | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 4.0 |
| Supports à Wrapper TEXAS contact OR | 2.60 | 4.40 | 5.00 | 5.40 | 6.90 | 7.40 | 9.80 | 13.80 |

POTENTIOMÈTRES

| | |
|---|------|
| Ajustables pas 2.54 pour circuit imprimé, de 100k à 2.2Mk | 1.20 |
| Ajustables 10 tours BECKMAN de 10k à 100k | 6.80 |
| Potentiomètre rotatif simple | 2.60 |
| Potentiomètre rotatif double | 3.00 |

elektor

35

décodage

4e année

mai 1981

ELEKTOR sarl

Route Nationale; Le Seau; B.P. 53; 59270 Bailleul
Tél.: (20) 77-48-04, Téléx: 132 167 F

Heures d'ouverture: 8h30 - 12h30 et 13h15 - 16h15,
du lundi au vendredi.

Banque: Crédit Lyonnais Bailleul Compte no.:
6660.70030X CCP Lille 7-163-54R.

Veuillez libeller tous vos chèques à l'ordre d'Elektor sarl.
Elektor paraît mensuellement.

Le numéro 37/38 (juillet/août) est un numéro double.

Toute correspondance sera adressée au département concerné à l'aide
des initiales suivantes:

QT = question technique PUB = publicité
RE = rédaction (propositions ADM = administration
d'articles, etc.) ABO = abonnements

ABONNEMENTS: Elektor sarl France Etranger
Abonnement 1981 complet 90 FF 110 FF
de juin à décembre 56 FF 68 FF

Les anciens numéros sont disponibles au prix indiqué sur la
couverture du numéro demandé (cf bon de commande).

Changement d'adresse: Veuillez nous le communiquer au moins six
semaines à l'avance. Mentionnez nouvelle et ancienne adresse, en
joignant si possible une étiquette ayant servi à vous envoyer l'un des
derniers numéros.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION: Robert Safie

REDACTION-FRANCE:

Marie-Hélène Kluziak, Denis Meyer, Guy Raedersdorf

EDITEUR: W. van der Horst

REDACTEURS TECHNIQUES: J. Barendrecht, G.H.K. Dam,
P. Holmes, E. Krempelsauer, G. Nachbar, A. Nachtmann,
K.S.M. Walraven

Questions Techniques: par écrit au service "QT" en joignant une
enveloppe adressée à vous-même avec un timbre ou un coupon-
réponse international.

Les questions techniques par téléphone sont assurées le lundi
après-midi de 13h30 à 16h15.

PUBLICITE: Nathalie Prévost

Pour vos réservations d'espaces et remises de textes dans l'édition
française veuillez vous repérer aux dates limites qui figurent
ci-dessous. Un tarif et un planning international pour les éditions
néerlandaise, allemande, anglaise, italienne et espagnole sont
disponibles sur demande.

DROITS D'AUTEUR

Dessins, photographies, projets de toute nature et spécialement de
circuits imprimés, ainsi que les articles publiés dans Elektor bénéficient
du droit d'auteur et ne peuvent être en tout ou en partie ni reproduits
ni imités sans la permission écrite préalable de la Société editrice ni à
fortiori contrefaits.

Certains circuits, dispositifs, composants, etc. décrits dans cette revue
peuvent bénéficier des droits propres aux brevets; la Société editrice
n'accepte aucune responsabilité du fait de l'absence de mention à ce
sujet.

Conformément à l'art. 30 de la Loi sur les Brevets, les circuits et
schémas publiés dans Elektor ne peuvent être réalisés que dans des
butts privés ou scientifiques et non-commerciaux.
L'utilisation des schémas n'implique aucune responsabilité de la part
de la Société editrice.

La Société editrice n'est pas tenue de renvoyer des articles qui lui
parviennent sans demande de sa part et qu'elle n'accepte pas pour
publication.

Si la Société editrice accepte pour publication un article qui lui est
envoyé, elle est en droit de l'amender et/ou de le faire amender à ses
frais; la Société editrice est de même en droit de traduire et/ou de
faire traduire un article et de l'utiliser pour ses autres éditions et
activités contre la rémunération en usage chez elle.

DROIT DE REPRODUCTION:

Elektuur B.V., 6190 AB Beek (L), Pays Bas
Elektor Verlag GmbH, 5133 Gangelt, RFA
Elektor Publishers Ltd., Canterbury CT1 1PE, Kent, U.K.
Elektor, 20092 Cinisello B., Milan, Italie
Elektor, C/Ginzo de Limia 48, Madrid 29, Espagne
Distribution en France: NMPP
Elektor sarl au capital de 100000F RC-B 313.388.688
SIRET-313.388.688.000 19 APE 5112 ISSN0181-7450

© Elektor sarl - imprimé aux Pays Bas

Qu'est-ce qu'un TUN?
Qu'est un 10 n?
Qu'est le EPS?
Qu'est le service QT?
Pourquoi le tort d'Elektor?

Types de semi-conducteurs

Il existe souvent de grandes
similitudes de caractéristiques
entre bon nombre de transistors
de dénominations différentes.
C'est pourquoi, Elektor présente
de nouvelles abréviations pour
les semiconducteurs usuels:

- "TUP" ou "TUN" (Transistor
Universel respectivement de
type PNP ou NPN) représente
tout transistor basse fréquence
au silicium présentant les
caractéristiques suivantes:

| | |
|------------------------|---------|
| UCEO, max | 20 V |
| I _C , max | 100 mA |
| I _{fe} , min | 100 |
| P _{tot} , max | 100 mW |
| f _T , min | 100 MHz |

Voici quelques types version
TUN: les familles des BC 107,
BC 108, BC 109, 2N3856A,
2N3859, 2N3860, 2N3904,
2N3947, 2N4124. Maintenant,
quelques types TUP: les familles
des BC 177, BC 178, la famille
du BC 179, à l'exception des
BC 159 et BC 179, 2N2412,
2N3251, 2N3906, 2N4126,
2N4291.

- "DUS" et "DUG" (Diode
Universelle, respectivement
au Silicium et au Germanium)
représente toute diode pré-
sentant les caractéristiques
suivantes:

| | DUS | DUG |
|------------------------|--------|--------|
| U _R , max | 25 V | 20 V |
| I _F , max | 100 mA | 35 mA |
| I _R , max | 1 μA | 100 μA |
| P _{tot} , max | 250 mW | 250 mW |
| C _D , max | 5 pF | 10 pF |

Voici quelques types version
"DUS": BA 127, BA 217, BA 128
BA 221, BA 222, BA 317,
BA 318, BAX 13, BAY 61,
1N914, 1N4148.

Et quelques types version
"DUG": OA 85, OA 91, OA 95,
AA 116.

- BC 107B, BC 237B, BC 547B
représentent des transistors
silicium d'une même famille,
aux caractéristiques presque
similaires, mais de meilleure
qualité. En général, dans une
même famille, tout type peut
s'utiliser indifféremment à la
place d'un autre type.

Familles BC 107 (-8, -9)

BC 107 (-8, -9), BC 147 (-8, -9),
BC 207 (-8, -9), BC 237 (-8, -9),
BC 317 (-8, -9), BC 347 (-8, -9),
BC 547 (-8, -9), BC 171 (-2, -3),
BC 182 (-3, -4), BC 382 (-3, -4),
BC 437 (-8, -9), BC 414

Familles BC 177 (-8, -9)

BC 177 (-8, -9), BC 157 (-8, -9),
BC 204 (-5, -6), BC 307 (-8, -9),
BC 320 (-1, -2), BC 350 (-1, -2),
BC 557 (-8, -9), BC 251 (-2, -3),
BC 212 (-3, -4), BC 512 (-3, -4),
BC 261 (-2, -3), BC 416.

- "741" peut se lire indifférem-
ment μA 741, LM 741,
MCS 41, MIC 741, RM 741,
SN 7241, etc.

Valeur des résistances et capacités

En donnant la valeur de com-
posants, les virgules et les multiples
de zéro sont, autant que possible,
omises. Les virgules sont remplacées
par l'une des abréviations
suivantes, toutes utilisées sur le
plan international:

p (pico-) = 10⁻¹²
n (nano-) = 10⁻⁹
μ (micro-) = 10⁻⁶
m (milli-) = 10⁻³
k (kilo-) = 10³
M (mega-) = 10⁶
G (giga-) = 10⁹

Quelques exemples:

Valeurs de résistances:
2k7 = 2,7 kΩ = 2700 Ω
470 = 470 Ω

Sauf indication contraire, les
résistances utilisées dans les
schémas sont des 1/4 watt,
carbone, de tolérances 5% max.
Valeurs de capacité: 4p7 =
4,7 pF = 0,000 000 000 0047 F
10 n = 0,01 μF = 10⁻⁸ F

La tension en continu des conden-
sateurs autres qu'électrolytiques
est supposée être d'au moins
60 V; une bonne règle est de
choisir une valeur de tension
double de celle d'alimentation.

Points de mesure

Sauf indication contraire, les
tensions indiquées doivent être
mesurées avec un voltmètre de
résistance interne de 20 kΩ/V.

Tension secteur

Les circuits sont calculés pour
220 V, sinus, 50 Hz.

- **Le tort d'Elektor.**

Toute modification impor-
tante, complément, correction
et/ou amélioration à des
réalisations d'Elektor est
annoncée sous la rubrique
'Le Tort d'Elektor'.

Annonces

Pour réserver votre espace publicitaire, pour insérer votre
petite annonce: veuillez vous référer à nos dates limites.
MERCI.

Prochains numéros:

n° 37-38/Juillet/Août → 25 Mai
n° 39/Septembre → 6 Juillet
n° 40/Octobre → 3 Août
n° 41/Novembre → 7 Octobre

selektor

Porte logique à MOS multidrain

Le CNET a déposé un brevet sur une logique à transistor MOS multidrain (MD-MOS). Le CNET recherche un ou des partenaires industriels intéressés par une concession de licence du brevet et du savoir-faire associé.

Rappel

La figure 1 rappelle comment, de façon classique, peut être réalisé, en technologie MOS, un inverseur fondamental, par l'association d'un transistor inverseur à enrichissement et d'un transistor de charge, à enrichissement (figure 1a) ou à déplétion (figure 1b).

V_E : tension d'entrée, appliquée à la grille du transistor inverseur.

V_S : tension de sortie.

V_{DD} : tension appliquée au drain du transistor de charge.

Dans les deux cas le transistor de charge est conducteur, et

- si l'entrée n'est pas alimentée (état 0), le transistor inverseur est bloqué et la tension de sortie est voisine de la masse (état 0).

- si l'entrée n'est pas alimentée (état 0), le transistor inverseur est bloqué et la tension de sortie est voisine de V_{DD} (état 1).

L'utilisation de la technologie N-MOS, plutôt que la P-MOS, présente les avantages suivants:

- utilisation de tensions d'alimentation basses (typiquement +5 V)

- à densité d'intégration égale, la vitesse des transistors N-MOS, dans lesquels la conduction est assurée par des électrons, de mobilité supérieure à celle des porteurs positifs, est accrue.


On notera cependant que, dans la réalisation classique d'un inverseur du type de la figure 1a ou 1b, la largeur W du canal du transistor inverseur est grande par rapport à celle du transistor de charge. La vitesse de commutation de l'inverseur est donc déterminée essentiellement par le temps de propagation du transistor de charge. Dès lors, l'augmentation de la vitesse pourra se faire en augmentant la largeur du canal du transistor de charge, mais bien évidemment au détriment de la densité d'intégration.

Principe de la porte logique multidrain


La figure 2a présente le schéma électrique d'une porte logique multidrain en technologie MOS (porte logique MD-MOS).

La porte logique MD-MOS se compose d'un transistor inverseur à enrichisse-


1

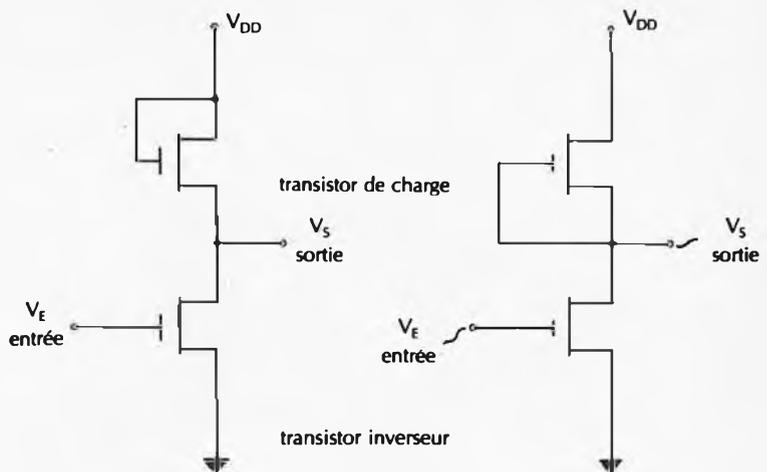


2

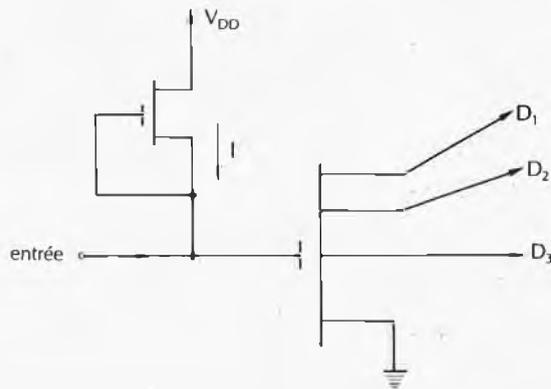

3

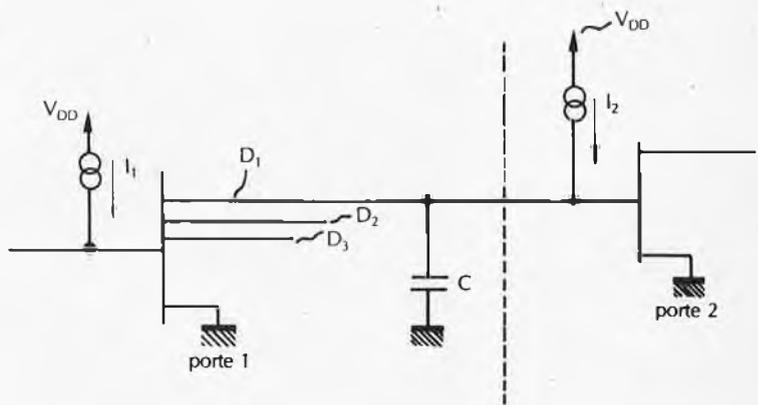

4

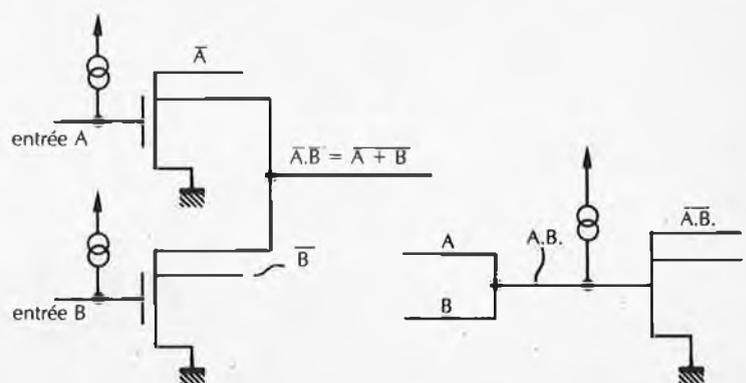

5

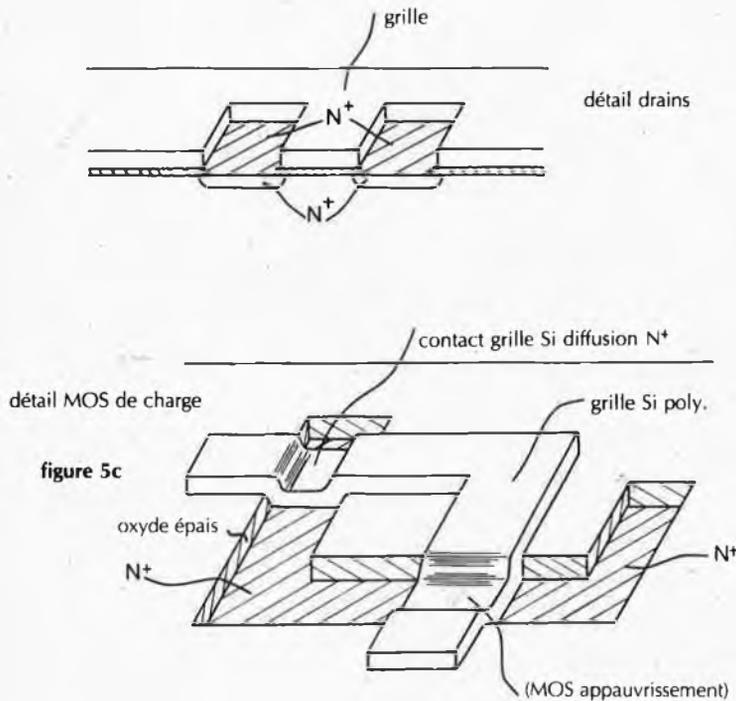


figure 5c

ment multidrain associé à un transistor de charge à appauvrissement dont la grille et la source sont connectées à la grille du transistor multidrain.

- Lorsque l'entrée est à l'état 1 (potentiel V_{DD} par exemple) le transistor est passant et les drains sont au potentiel de la masse (état 0).
- Lorsque l'entrée est au potentiel 0 (état 0), le transistor multidrain est bloqué et chaque drain est isolé de la masse.

Le potentiel auquel est porté chaque drain dépend en fait des caractéristiques de l'injecteur de courant que constitue le transistor de charge, ainsi que de la capacité drain-masse.

Par conséquent la capacité drain-substrat C est chargée par le générateur de courant I_2 de la porte 2 (fig. 2b) et la sortie passe donc au potentiel V_{DD} .

La porte MD-MOS réalise la fonction logique NON.

La fonction NOR (non-OU) sera facilement réalisée dans le schéma de la figure 3a, à l'aide de deux transistors multidrain (associé chacun à son transistor de charge).

De même la fonction NAND (non-ET) est réalisée simplement avec un seul transistor MD-MOS (fig. 3b).

Réalisation technologique

La figure 4 présente une structure topologique de la porte MD-MOS.

Les figures 5a, 5b et 5c donnent les éléments correspondants de réalisation technologique.

La zone de grille du transistor inverseur

entourant chaque zone de drain, qui est superposée aux canaux jointifs de grande largeur entre les zones de drain et la zone de source, permet d'obtenir des portes logiques ayant des rapidités de commutation élevées et ce, avec une densité d'intégration du transistor inverseur sensiblement égale à celle, maximale, de la technologie N-MOS. En fait, dans un circuit intégré à portes logiques MD-MOS, la géométrie de la structure des transistors inverseurs est fixée une fois pour toutes, et seule la largeur du canal entre les zones de drain et de source du transistor de charge à structure de type connu dépend du temps de propagation choisi de la porte logique.

En pratique des densités d'intégration de 150 portes/mm² ont été obtenues avec des règles de dessin de 8 μm .

*Centre National d'Etudes
Télécommunications,
Service Brevets et Valorisation des
Inventions,
38-40, rue du général Leclerc,
92131 ISSY LES MOULINEAUX,
(France)*

(667 S)

selektor

La synthèse de la parole

La fabrication de parole synthétique se ramène à celle de données destinées à alimenter un synthétiseur de parole, composé à l'image de la nature:

- d'un circuit d'excitation, simulant le fonctionnement des cordes vocales (qui donne à la parole sa hauteur),
- et d'un circuit de filtrage, simulant le conduit vocal (qui lui donne son timbre).

Le circuit intégré de synthèse de la parole

La fonction du circuit intégré conçu au CNET, dont les prototypes sont en cours de fabrication chez EFCIS, est de restituer le signal de parole à partir de paramètres fournis par l'analyse (coefficients du filtre, voisement, fréquence fondamentale).

Ce circuit peut être utilisé soit pour émettre des messages enregistrés, soit pour mettre en œuvre une synthèse de la parole par assemblage et traitement de phonèmes ou diphtonges.

Les caractéristiques sont les suivantes:

- une boîtier standard 24 broches en technologie MD MOS canal N grille silicium, dont les entrées et sorties sont toutes compatibles TTL.
- Le débit de commande nécessaire est de l'ordre de 4 800 eb/s; il peut être réduit par traitement externe des paramètres de commande jusqu'à 2400 eb/s en moyenne.
- deux sorties du signal sont prévues:

l'une vers un convertisseur numérique analogique linéaire (12 eb échantillonnés à 8 ou 10 kHz), l'autre vers un convertisseur MIC. Une excitation externe permet soit d'obtenir une meilleure qualité de synthèse, soit de considérer le composant comme un filtre numérique dont la fonction de transfert peut être changée continuellement (comme pour la parole) ou non; en ce cas un signal quelconque en entrée peut être traité par la fonction de transfert désirée (applications musicales).

La configuration d'un système à réponse vocale dépend de la complexité et du nombre de messages à émettre.

Une application simple comme une horloge parlante, réalisée avec 40 secondes de parole (soit 12 Koctets pour un débit comprimé à 2 400 eb/s), peut tenir sur une carte de 10 x 15 cm en petite série.

Une application plus complexe, nécessitant une mémoire importante, pose le problème du choix du vocabulaire de base. Si la mémoire dépasse 100 Koctets, la synthèse par diphtonges sera préférée pour son étendue illimitée de vocabulai-

selektor

re (taille mémoire de la bibliothèque des diphones: de l'ordre de 100 Koctets). Dans l'application du traitement du dictionnaire d'une langue par exemple, l'adjonction de programmes de traduction orthographique-phonétique permet à l'utilisateur d'émettre n'importe quel message vocal qu'il aura frappé sur un clavier en orthographe normale.

Nature des messages à synthétiser

L'application retenue, caractérisée par le nombre et la variété des messages que l'on veut synthétiser, détermine le *choix d'un vocabulaire* de base.

Les éléments peuvent être soit des mots entiers, voire des expressions, soit des invariants de la parole en nombre limité: phonèmes ou sons élémentaires, ou encore diphones ou association de phonèmes (en français environ 35 phonèmes, soit un millier de diphones).

La synthèse de messages quelconques par assemblage de phonèmes ou de diphones permet de disposer d'un vocabulaire illimité sans devoir recourir à des mémoires trop volumineuses.

Conversion d'un signal de parole en données numériques

Les données numériques obtenues par codage d'un signal de parole (se référant au vocabulaire retenu) doivent en constituer une représentation fidèle.

L'analyse du signal de parole consiste à séparer les paramètres dus aux cordes vocales (présence et fréquence de leurs vibrations) de ceux dus au conduit vocal (enveloppe spectrale).

Le *codage prédictif* (ou à prédiction linéaire) sera la seule méthode évoquée ici: il permet la réalisation de systèmes plus économiques que d'autres techniques (vocodeurs à canaux), en gagnant notamment sur le volume de matériel.

Le codage prédictif est un outil qui cherche à identifier le système de production de la parole à un modèle mathématique composé d'un oscillateur reprenant le fonctionnement des cordes vocales et d'un filtre simulant la modulation du signal par les cavités buccales.

Un algorithme d'analyse est indispensable pour obtenir les coefficients nécessaires au fonctionnement du filtre. Il fournit également l'information de voisement (existence de vibrations des cordes vocales) et la mesure éventuelle de la fréquence fondamentale. L'intérêt de cet algorithme est d'obtenir une représentation du signal plus économique que les 64 keb/s d'un codage MIC par exemple.

Restitution d'un message aussi proche que possible d'une voix naturelle

Dans le cadre de la synthèse par diphones, les données de parole sont raccordées puis traitées suivant des règles prosodiques (intonation, rythme d'élocution, spectre d'énergie, ...).

Le *traitement prosodique* consiste à:

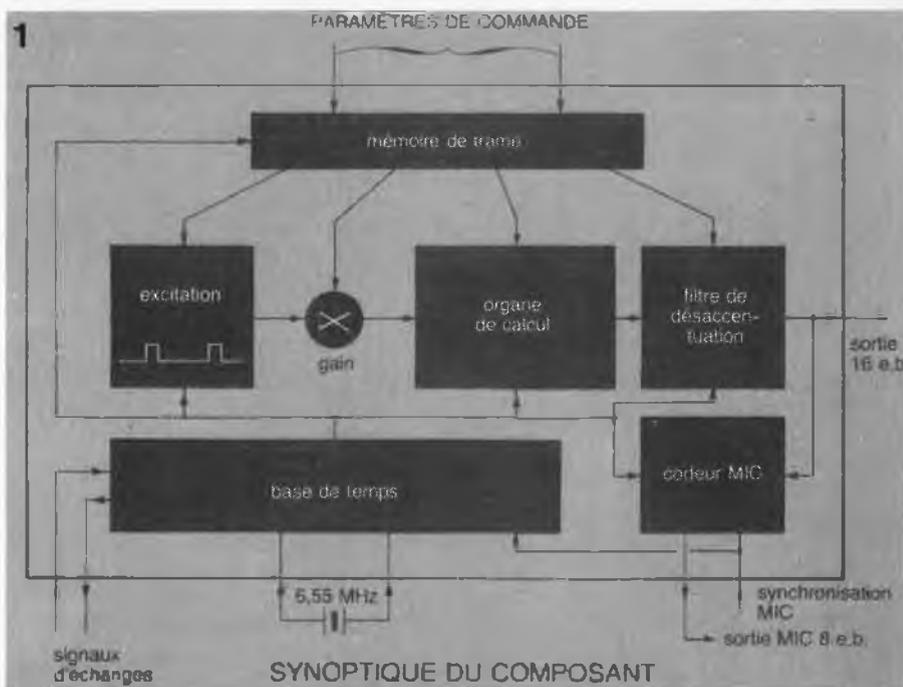


Figure 1. Synoptique du composant. L'organe de calcul, réalisé par un filtre à prédiction linéaire, simule le conduit vocal. Une commande d'amplitude permet de moduler l'intensité du signal vocal. Un circuit de désaccentuation (filtre récurif) affaiblit les hautes fréquences. Un cœur MIC fournit la réponse vocale dans le format MIC standard.

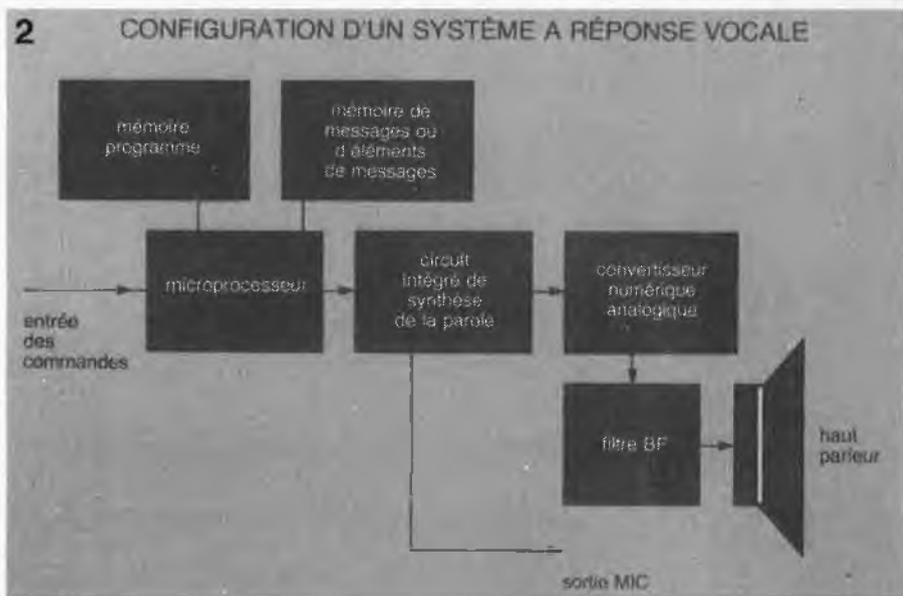


Figure 2. Configuration d'un système à réponse vocale.

- définir les durées (une voyelle accentuée doit durer plus longtemps. L'accentuation dépend des mots, des phrases, du sens qui leur est donné).
- calculer la fréquence fondamentale en fonction de la syntaxe de la phrase (par exemple à une interrogation doit correspondre une montée en fréquence).

Résultats et perspectives

Par rapport à une technologie classique en composants discrets, la technologie d'intégration permet une réduction de prix (dans un rapport 100), de volume,

de consommation et accroît la fiabilité. La qualité de la parole à la sortie du circuit intégré est au moins équivalente à celle déjà obtenue avec les synthétiseurs développés en technologie discrète. L'acquisition des données reste encore d'un coût élevé. Le codage sera cependant, dans un avenir proche, également réalisé à l'aide d'un circuit intégré. Notamment, dans la perspective du "dialogue intelligent" avec un central téléphonique, on pourra inclure au niveau du terminal de l'abonné les circuits intégrés d'analyse et de synthèse, pour proposer la fonction complète d'enregistreur-répondeur automatique.

Applications

Là où l'information parlée complète ou remplace utilement l'information visuelle ou écrite, les services rendus couvrent de larges domaines d'activité et notamment:

Télécommunications

- Invitations à numéroté (en remplacement des tonalités).
- Enoncé du nouveau numéro de l'abonné dénuméroté, directement en appelant l'ancien numéro.
- Enoncé du coût des communications.
- Nouveaux services spéciaux rendus accessibles au plus grand nombre.
- Renseignement téléphonique dans le cadre de l'automatisation des centres de renseignements.
- Discrétion téléphonique: le circuit intégré remplit alors la fonction de décodage d'une communication.

Information

- Consultation de fichiers et de banques de données.
- Réservation de places pour des voyages ou des spectacles.
- Dialogue "intelligent" avec l'ordinateur central (commentaire oral d'un message visuel reçu sur un écran...).

Industrie

- Surveillance de processus industriels.
- Diffusion d'annonces et d'alarmes variées et nuancées.
- Etats de véhicules automobiles (jauge d'essence, distances parcourues...).
- Enoncé de mesures d'appareils de laboratoire,...

Grand public

- Dictionnaire vocal mono- ou multilingues, en petites machines de poche ou de bureau.
- Sortie vocale dans les industries du jouet, de l'électro-ménager...

Matériels pour handicapés

- Sortie vocale d'une machine à lire pour aveugles.
- Enoncé de concepts et même de phrases pour des personnes privées de la parole.

CENTRE NATIONAL D'ETUDES DES TELECOMMUNICATIONS,
Centre LANNION A Route de Trégastel,
22300 LANNION

(668 S)

selektor
SELEKTOR

**Motorola et Philips/Signetics
annoncent une collaboration
longue-durée dans le
développement du M 68000**

Deux des plus grands fabricants de composants et d'appareils électroniques,

Motorola et Philips/Signetics, sont arrivés à un accord dans le domaine du développement des microprocesseurs 16 bits. Le but de cet accord, signé pour une durée de 5ans, est de permettre la mise sur le marché par les deux constructeurs d'un large éventail de circuits intégrés, produits logiciels et systèmes de développement.

La réunion, qui avait le caractère d'un échange d'informations va permettre, à Philips et à la société Signetics qui fait partie de l'ensemble américain de Philips, la United States Philips Corporation, de proposer sous licence la famille du microprocesseur M68000 de Motorola. Le premier effet que l'on attend de l'apparition de cette deuxième source est une acceptation accélérée par les industriels de la famille du microprocesseur M68000.

Philips et Signetics vont produire des composants de la famille du 68000, composants compatibles à 100% avec ceux produits précédemment. Elles ne se limiteront pas à cela: leur but est de mettre au point des nouveaux produits qui seraient eux repris par Motorola. D'ici la fin de l'année 1981, Signetics aura ajouté au moins trois nouveaux circuits intégrés à la lignée du 68000, circuits destinés au transfert de données vers les périphériques. Les différentes sociétés, outre les logiciels tels que des systèmes de mise en oeuvre (O/S = operating system), des programmes traducteurs, des ensembles destinés à des applications précises, concevront et proposeront des outils de développement. On n'attend pas moins de douze nouvelles applications ou projets à base de M68000 dans les deux années à venir. Monsieur André Borrel, vice-président de Motorola Inc. et directeur général de la division semi-conducteurs Europe, a décrit cette rencontre comme "un important pas en avant"; il attend de cette collaboration un développement tel de la lignée du M68000 que ce microprocesseur soit mondialement reconnu comme étant le plus important de la famille des μP 16 bits. Il ajouta: "Motorola est positivement impressionnée par le nombre important de constructeurs qui utilisent ou qui ont décidé d'utiliser le 68000 dans leurs produits, quand on pense que ce μP n'a été mis sur le marché que l'année passée". C'est pour cette raison qu'il pense que l'accord atteint ne fera qu'augmenter le volume de production au cours des années qui viennent.

De son côté, monsieur Frans Wishaupt, directeur international des ventes et de la commercialisation des circuits intégrés de Philips, souligne que cet accord ne concerne que le développement de circuits, de matériel, de logiciel et des outils qui en découlent, et n'aura donc aucune influence en ce qui concerne la production, la promotion et la vente. Il ajoute: "Nous avons choisi la famille du M68000 car elle permet la réalisation de toutes les applications d'un μP 16 bits, avec la possibilité de développement

vers les 32 bits tout en gardant la compatibilité du logiciel". Signetics pense pouvoir livrer son premier MC68000 au cours de l'été; Philips de son côté pense pouvoir démarrer la production dans son usine de Hambourg au cours de la deuxième moitié de 1981. D'autre part l'accord sous-entendant l'échange de produits développés indépendamment et la coordination entre les signataires, garantira une architecture commune des créations.

Signetics, fille unique de l'US Philips Corporation (filiale américaine de Philips), pourra disposer des connaissances de Philips dans des domaines aussi divers que l'implantation et le développement de systèmes, l'architecture de la structure interne, le développement de logiciels, et la technologie de fabrication de circuits intégrés MOS (Metal On Silicium). L'accord relatif au M68000 est la suite logique de l'annonce début 1981 du lancement d'un plan-MOS par Philips et Signetics, plan d'une valeur de 250 millions de \$ US (plus d'un milliard de francs). Cet arrangement ne fait que confirmer les intentions déclarées de s'attribuer une part conséquente du marché des circuits MOS, ce que reconnaît d'ailleurs Philips.

Motorola est un des plus grands producteurs d'appareils électroniques tant dans les domaines de l'industrie automobile et des communications que dans ceux des développements militaires et spatiaux, sans oublier la division semi-conducteurs. La maison-mère de cette dernière production se situe à Phoenix, Arizona. La division européenne comprend des usines à Toulouse, East Kilbride (technologie MOS), et Munich; le centre nerveux est lui situé à Genève. Quant à Signetics, partie du Consortium Philips, elle propose un éventail complet d'appareils électriques et électroniques qu'elle vend dans le monde entier, et aux professionnels qu'au grand public. Son siège se trouve à Sunnyvale, Californie. En ce qui concerne Philips, le groupe principal industriel de matériels et composants électroniques (elcoma) est le plus important constructeur de circuits intégrés en Europe.

*Motorola b.v.,
semiconductor group,
Maarssebroeksedijk 37,
Maarsse (Pays-Bas)*

*Motorola semiconducteurs,
15-17, avenue de Ségur,
75007 PARIS,
France*

(669 S)

selektor
SELEKTOR

Avant de nous lancer dans l'étude du schéma et du circuit lui-même, il serait bon de donner quelques définitions. Qu'appelle-t-on humidité? On définit l'humidité absolue comme étant le nombre de grammes d'eau (sous forme de vapeur d'eau) pouvant être contenus dans un mètre cube d'air et ceci à une température donnée. Il arrive un moment où à force d'absorber de l'humidité, l'atmosphère devient saturée (moite): nous avons dépassé l'humidité absolue ou humidité relative maximale. La quantité d'eau que peut absorber une masse d'air est fonction de sa température. Nous en avons un exemple

Au-delà, la précision nominale du système sera de 5 %. Cela n'est pas très grave car ce sont des niveaux que l'on ne rencontre que très rarement.

Le circuit de mesure

Avant de nous lancer dans l'étude du schéma de principe, jetons un coup d'œil au principe de fonctionnement de tout ce montage. La figure 3 nous aidera à mieux comprendre. Le fonctionnement est basé sur la mesure de variations de largeur d'impulsions. Le schéma synoptique nous décrit deux multivibrateurs synchronisés M1 et M2, respec-

détecteur d'humidité

Il peut paraître surprenant que tenter de détecter de l'humidité exige des circuits électroniques plus complexes qu'il n'y paraît à première vue. Les dispositifs existants jusqu'à présent étaient trop complexes et de ce fait, hors de portée de l'amateur. La fiabilité était à ce prix. Mais les temps changent rapidement. La firme allemande Valvo a donné quelques informations relatives à un détecteur d'humidité à capacité qui aurait de nombreux avantages, même si on ne tient pas compte de la simplicité de construction des circuits ni du faible prix de revient. D'utilisation plus aisée que son homologue mécanique, ce détecteur pourra être implanté directement dans un circuit électronique de mesure; il est destiné à de nombreuses applications: son étalonnage et son entretien sont plus faciles. Il pourra servir à la maison, mais aussi dans les serres, ou les séchoirs rotatifs.

évident: l'air humide (relativement) de votre salon se condense sur les vitres et se transforme en buée, car le froid extérieur diminue la température de l'air et de ce fait sa capacité à contenir de la vapeur d'eau. La quantité de vapeur réelle contenue dans l'air est exprimée en termes d'humidité relative.

Cette valeur est obtenue en divisant la quantité réelle d'eau se trouvant dans une masse d'air par la quantité maximale qu'il serait possible de vaporiser dans cette même masse d'air à la même température. En d'autres termes, c'est le rapport entre la vapeur d'eau contenue et le maximum qui pourrait être contenu dans la même masse d'air et dans les mêmes conditions. Le résultat est multiplié par 100 %. Si les personnes, les enfants, les animaux domestiques et les plantes veulent se trouver à l'aise, il faut que cette humidité relative soit comprise entre 40 et 70 %. Il est important de la maintenir de cet ordre là. Une humidité excessive fatigue les êtres, attaque le métal (rouille, vert de gris), et a pour conséquence la pourriture du bois.

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, notre détecteur est étudié pour signaler un changement de l'humidité relative ambiante. La figure 1 nous présente le détecteur: il consiste en un boîtier plastique percé de trous, qui contient une membrane de matière non conductrice recouverte sur ses deux faces par une mince pellicule d'or. La membrane et les deux surfaces d'or forment respectivement le diélectrique et les armatures d'un condensateur plat parallèle. La figure 2 nous montre sur la courbe décrite que la capacité C_s est fonction de l'humidité relative H_{rel} . Ceci est dû à la perméabilité à l'humidité de la très fine couche d'or. Autrement dit, l'humidité augmente la capacité de l'ensemble de détection comme le fait apparaître la courbe figure 2.

Les indications du détecteur sont très correctes dans la plage 10 % . . 90 %.

1

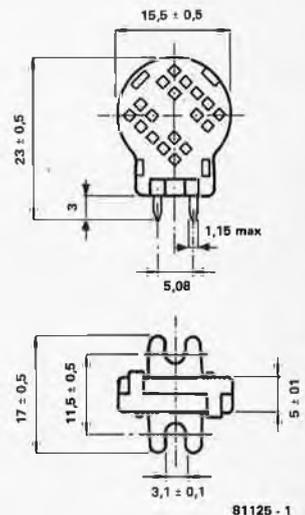


Figure 1. Le détecteur d'humidité à capacité tel qu'il a été conçu par Valvo. Les côtes sont données en mm.

2

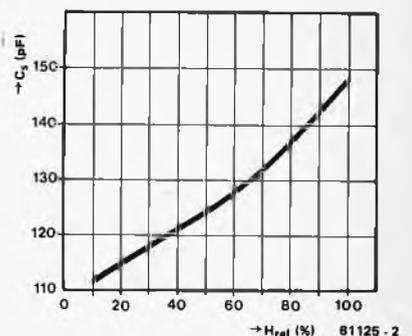


Figure 2. Relation entre l'humidité relative H_{rel} et la capacité du détecteur C_s .

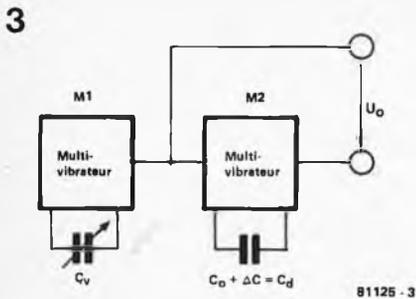


Figure 3. Voici le schéma synoptique du circuit de mesure.

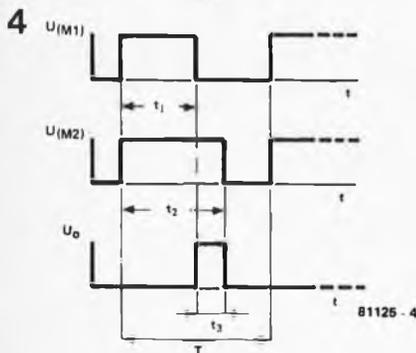


Figure 4. A quoi ressemblent les impulsions du circuit de la figure 3. La largeur des impulsions donne le degré d'humidité H_{rel}.

tivement reliés à un condensateur variable C_V et au détecteur d'humidité de capacité C_S . Cette dernière se compose de deux éléments: une capacité permanente C_0 et une variation de capacité ΔC fonction de l'humidité relative H_{rel} ; en d'autres termes: $C_D = C_0 + \Delta C$. M1 et M2 produisent des impulsions de largeur t_1 et t_2 , impulsions qui sont respectivement proportionnelles à C_V et C_D (voir figure 4). La fonction de M1 est de synchroniser M2 de façon à ce que la différence de largeur d'impulsions t_3 soit égale à $t_2 - t_1$. La largeur de l'impulsion donne à ce moment le degré de l'humidité relative H_{rel} . Si donc t_3 est bien courte, nous serons en présence d'une atmosphère sèche; sinon, une impulsion t_3 longue nous rappellera que nous nous trouvons dans la serre des orchidées tropicales du Jardin des Plantes. Si M1 et M2 ont des constantes proportionnelles et que C_V est égal à C_0 , alors t_3 sera proportionnelle à ΔC . Admettons que la fréquence de l'impulsion soit mise à $1/T$ où $T = 2t_1$ (figure 4) et que toutes les impulsions soient d'égale amplitude U_B , nous aurions à ce moment une tension de sortie moyenne de:

$U_0 = (t_3/T) U_B = (C/2 C_0) U_B$.
Le terme t_3/T est encore appelé largeur relative de l'impulsion. Sa dépendance de la température et de la tension est très faible, à condition que:
- les caractéristiques des deux multi-

vibrateurs soient identiques (construits par exemple par le même 4001);
- C_V et C_S aient des coefficients de température égaux.
La tension de sortie U_0 étant directement fonction de la tension d'alimentation, cette dernière devra être stabilisée de façon à obtenir des résultats exacts.

Le circuit tel qu'en lui-même

La figure 5 nous montre un schéma basé sur deux circuits intégrés 4001. L'alimentation peut être obtenue à partir d'une batterie ou du secteur, ceci dépendant de la destination du système. Les multivibrateurs M1 et M2 sont formés à l'aide d'une paire de portes NOR que contient le premier 4001. Les impulsions de 10 kHz produites par M1 et M2 sont envoyées au deuxième 4001. Ceci produit une tension de sortie pulsée ayant une valeur moyenne proportionnelle à la différence des largeurs des impulsions. Les quatre portes NOR de ce circuit intégré sont connectées en parallèle de façon à obtenir une impédance de sortie faible. Toute oscillation parasite du circuit sera supprimée par un réseau RC mis sur le câble d'alimentation.

Réseau de correction linéaire

La relation entre C_S et H_{rel} n'est pas linéaire, il va donc falloir la corriger.

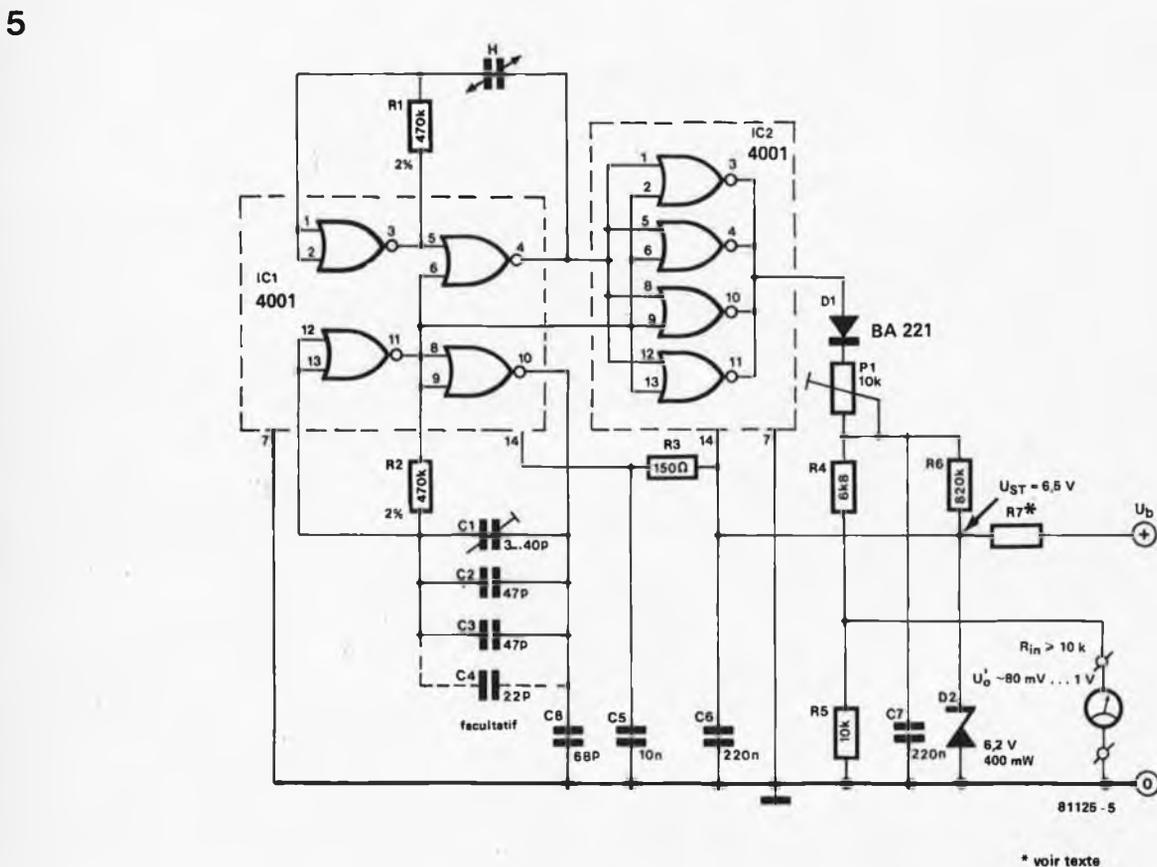


Figure 5. Le circuit de mesure avec sa sortie linéaire. Il peut être alimenté par une source extérieure. R7 a été choisie de façon à obtenir $R7 \approx (U_B - U_{ST})/2mA$, en Ω .

* voir texte

6

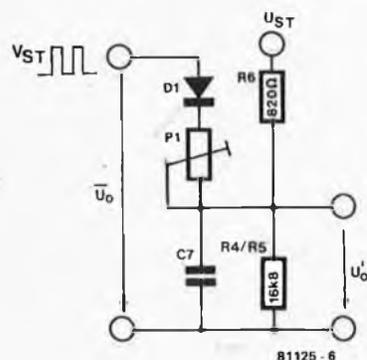


Figure 6. Le réseau destiné à rendre la courbe linéaire. Ce réseau a été utilisé dans la figure 5.

Pour ce faire, le signal pulsé de sortie est envoyé à un réseau de correction. Pour éviter de compliquer inutilement le dessin de la figure 5, nous l'avons représenté sur le schéma de la figure 6. Les impulsions de tension chargent le condensateur C7 au travers de la diode D1 et de la résistance ajustable P1. Simultanément, un courant de décharge en rapport avec la tension aux bornes du condensateur passe au travers des résistances R4 et R5; un autre courant passe au travers de la résistance R6, venant lui de la ligne d'alimentation. De ce fait, la tension de sortie U'_0 n'est pas linéaire en fonction de U_0 , mais en choisissant de façon judicieuse C7, P1 et R4, R5, cette fonction peut être modifiée de manière à rendre la relation entre H_{rel} et U'_0 pratiquement linéaire.

Si on respecte la configuration du circuit représenté figure 5, la tension de sortie pourra varier de 80 mV à 1 V. Celle-ci pourra donc servir soit à indiquer, soit à contrôler l'humidité relative (H_{rel}).

Commande de séchoir rotatif

Comme nous venons de l'indiquer deux lignes plus haut, l'indicateur d'humidité permet beaucoup d'applications.

Imaginons son utilisation pour commander un séchoir rotatif. Cet appareil fonctionne en chauffant une charge humide tout en la faisant tourner lentement dans le tambour de séchage. La mesure de H_{rel} de l'air de sortie donne une bonne indication du degré d'humidité de la masse. Nous pourrions donc utiliser le circuit décrit ci-dessus pour contrôler le degré d'humidité et couper l'alimentation du séchoir dès qu'un degré de séchage préétabli a été atteint.

Le circuit fonctionne en comparant U'_0 à une tension constante. Dans notre cas, ce serait la tension correspondant au

7

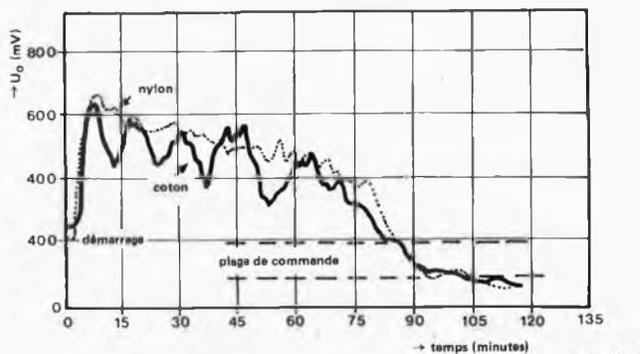


Figure 7. Un regard à l'intérieur d'un séchoir en cours d'opération. L'humidité relative chute au fur et à mesure que le chargement sèche. La courbe se réfère à un tambour plein, comme ce serait le cas chez une ménagère économe.

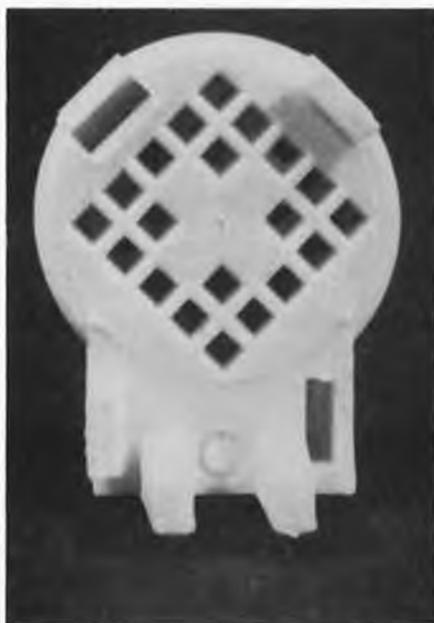


Photo 1. Voici à quoi ressemble le détecteur d'humidité fabriqué par Philips.

degré de H_{rel} désiré (en d'autres termes, le degré indiquant un chargement sec).

Mettons un détecteur d'humidité dans la vanne d'air de sortie, et une thermistance NTC (à coefficient de température négatif) dans le tambour. Cette thermistance permettra le contrôle de la température à l'intérieur du tambour. Lorsqu'elle dépasse 60° , le chauffage sera coupé, et remis en marche lorsque la température tombera en-dessous de 50° . L'interrupteur de mise en marche doit passer par le contact de fermeture de la porte de façon à ne pouvoir fonctionner que si la porte est fermée et à couper l'alimentation dès que la porte est ouverte.

Lors du chargement d'une masse humide à sécher, l'humidité relative ne manquera pas d'augmenter. Il faut éviter

que le séchoir ne se mette en route intempestivement; c'est pour cette raison que l'on a prévu une temporisation de deux minutes, durée après laquelle le séchoir pourra démarrer et tourner assez longtemps de façon à ce que l'humidité à la vanne de sortie dépasse le niveau pré-établi; à partir de ce moment, ce sera le détecteur qui prendra les rênes.

La figure 7 nous trace la courbe des variations de l'humidité relative à la vanne de sortie. Elle augmente brutalement dès que démarre le moteur, puis tombe graduellement jusqu'à ce que le chargement atteigne le degré de séchage requis. Le séchoir s'arrêtera à ce moment là.

Vous n'êtes pas forcé de nous prendre au mot; mais il est un fait que les montages qui d'une façon ou d'une autre produisent un son, font partie de nos réalisations les plus populaires, sans donner à ce terme un sens péjoratif. De nombreuses lettres ou coups de téléphone sont là pour en témoigner. Quelle que soit l'étrangeté du bruit ou du son produit par un montage électronique, il y a toujours bon nombre d'amateurs qui arrivent à utiliser cet effet sonore quelque part dans leurs réalisations. Nous en sommes d'ailleurs souvent surpris.

Nous ouvrons donc un chemin couvert de pétales de roses à ce montage qui ne peut qu'avoir le succès attendu. Nous allons parler de l'utilisation d'un circuit

intégré spécialement élaboré pour tous ces "fanas du son avec leurs drôles de montages": le "générateur de sons complexes" SN 76477N de Texas Instruments. Un boîtier DIL de 28 pattes, coûtant actuellement aux environs de 40 francs, dans lequel se trouve tout ce qu'il faut pour fabriquer nombre de sons. Les composants externes se limitent à une résistance par ci, un condensateur par là, 2 petits transistors pour amener le son à un niveau compatible avec celui du haut-parleur.

En fait ce n'est pas un circuit intégré inédit, puisque les premiers prototypes ont été confiés aux utilisateurs prioritaires en 1978. A l'époque on étudiait ce circuit intégré sous ses aspects théorique et technique. Aujourd'hui nous allons passer à l'application pratique. Un peu moins de technologie et plus de sons ce coup-ci.

Nous nous sommes limités à 7 sons différents. Nous aurions donc besoin en principe de 7 montages différents. Du fait des parties communes que possédaient ces montages, nous n'avons qu'un circuit imprimé universel, adapté à ces 7 variantes. L'implantation des composants discrets est quelque peu modifiée en fonction de l'effet sonore choisi.


Le circuit intégré

Comme l'intérieur du circuit est assez complexe et relève plus de la fiche signalétique, nous allons nous limiter aux caractéristiques les plus importantes. Celui qui désire entrer plus profondé-

l'imitateur

Un circuit intégré prêt à "exploser"

Boouumm, plouf, brrr, fuuiittt. . ce n'est pas le choix qui manque, il suffit d'imaginer. Un seul circuit intégré sur un petit circuit imprimé et une poignée de composants suffisent à reconstituer de façon réaliste un nombre infini de bruits, des effets futuristes de la "Guerre des étoiles" aux gazouillis du canari en passant par les coups de fusils, canons et autres machines à cracher le feu. Tout amateur se doit de posséder cette réalisation.

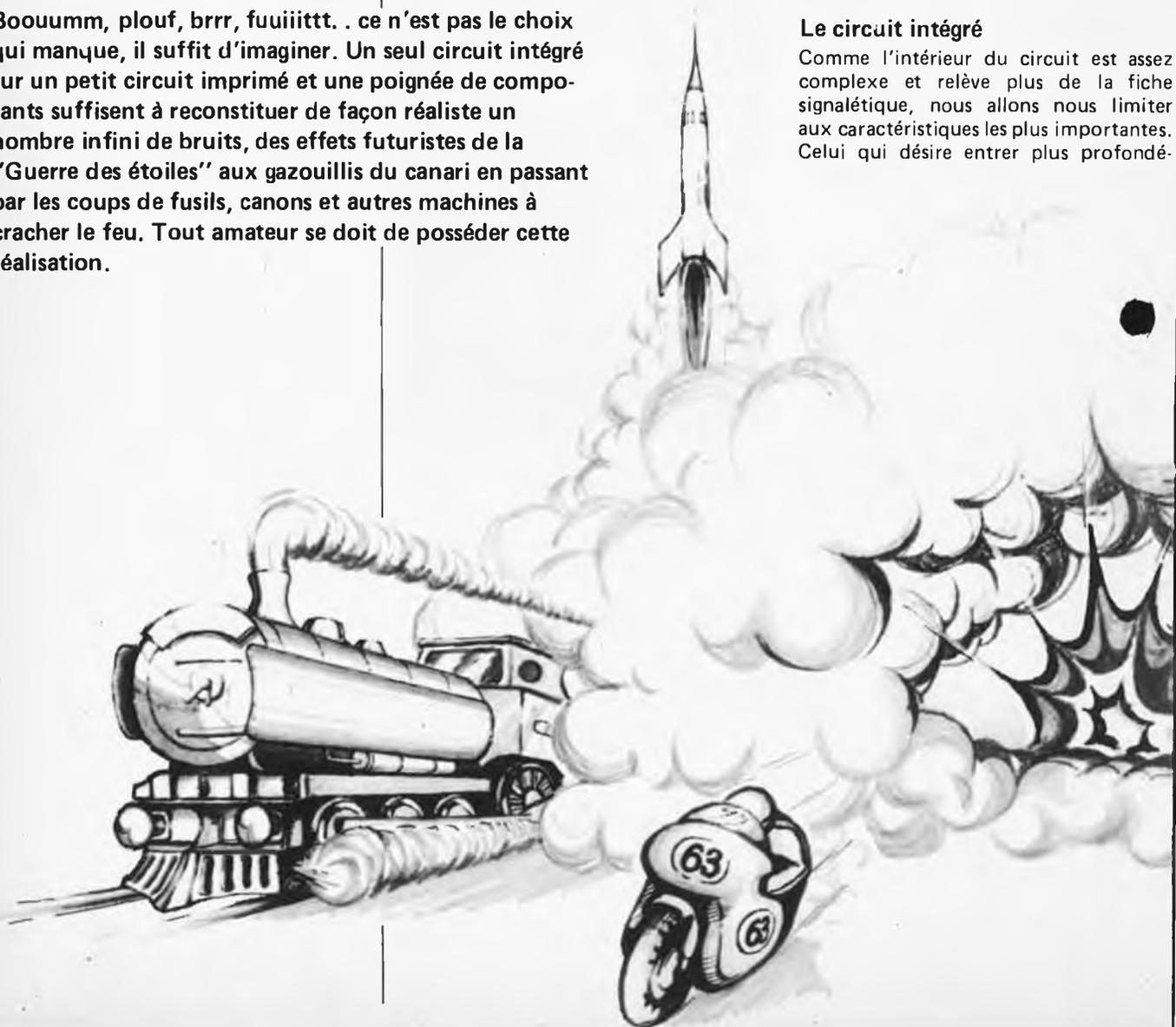

ment dans l'élaboration de ce circuit peut tenter de demander à T.I. une fiche signalétique de ce produit.

Bien! Soyons brefs!

La figure 1 nous offre le schéma synoptique du circuit intégré générateur de sons complexes (ou est-ce un générateur complexe de sons, à vous de choisir), ainsi que l'énumération des composants externes nécessaires. Un regard plus perçant sur ce schéma nous apprend rapidement qu'il est question de 3 signaux de base: un signal ayant une fréquence très basse SLF (Super Low Frequency), un signal audio "normal" généré par VCO (Voltage Controlled Oscillator = Oscillateur Contrôlé en Tension) et un signal de bruit (noise).

Le "sous-système" SLF (fréquences très basses) cache, comment pourrait-il en être autrement, un oscillateur qui a pour but de générer une gamme de fréquences allant de 0,1 à 30 Hz. En cas d'utilisation particulière on peut aussi le faire travailler à des fréquences plus hautes. Cette fréquence est déterminée par la résistance R_s et le condensateur C_s (respectivement reliés aux pattes 20 et 21 du circuit intégré). On constate aussi que le SLF produit 2 signaux de sortie, à savoir une tension en créneau qui peut être travaillée par un mélangeur, ainsi qu'une tension en dents de scie qui, passant par le bloc "sélection VCO/SLF", permet de commander le VCO.

Le bloc VCO représente un oscillateur qui produit un signal dont la fréquence est fonction de la tension à son entrée. Cette tension peut être la tension de sortie du bloc SLF lui-même ou une tension externe U_p , l'une ou l'autre

1

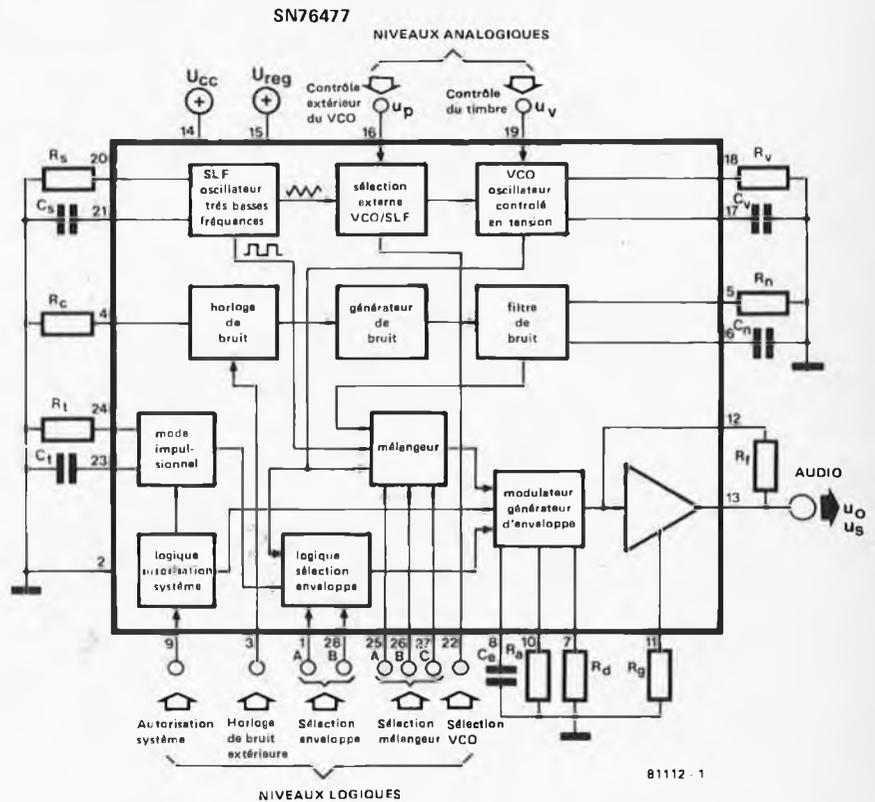


Figure 1. Schéma synoptique de la structure interne du circuit intégré générateur de sons complexes.



envoyée à la broche 16; ceci dépend du niveau logique appliqué à la broche "sélection VCO" (broche 22). On peut aussi moduler en fréquence le signal issu du VCO, ceci à l'aide de U_p . La tension U_v à la patte 19, influence le rapport cyclique du créneau produit par le VCO et de ce fait la "couleur" (timbre) sonore du signal final. Les composants externes déterminant la fréquence du VCO sont R_v et C_v (broches 18 et 17). En coopération avec les blocs "horloge de bruit" (noise clock, qui est en fait un générateur d'horloge) et "filtre de bruit" (noise filter, en fait un filtre passe-bas), le "générateur de bruit" (noise generator) élabore le signal de bruit. C'est un signal de type bruit blanc pseudo-aléatoire. On peut régler le point de coupure du filtre passe-bas à l'aide de R_n et de C_n . Le caractère du signal de bruit peut être modifié par l'envoi à la broche 3 d'un signal d'horloge externe. Nous venons de survoler les blocs les plus importants. Il en reste quelques-uns, entre autres: un "1" logique à la broche 9 au travers du bloc "autorisation système" (system enable) permet d'effacer le signal de sortie obtenu à la patte 13 de l'I.C. A l'aide de ce même bloc le sous-système "impulsion unique" (one shot) (un multivibrateur monostable) peut être déclenché. Ce sous-

2

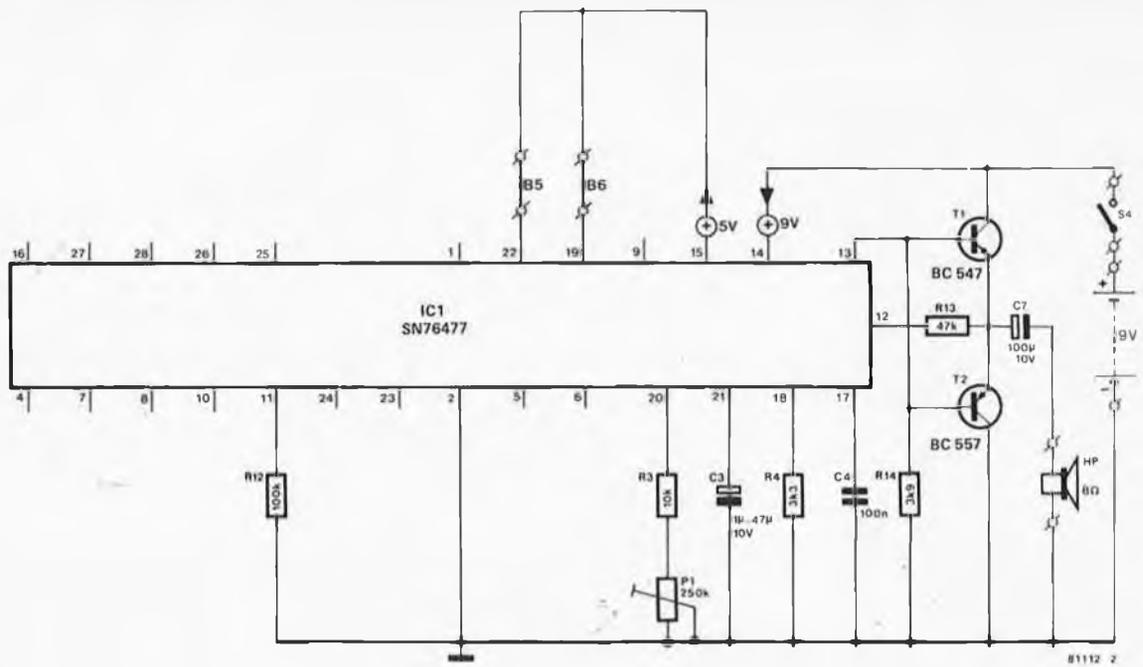


Figure 2. Effet sirène/science fiction. Nous retrouvons à chaque montage l'étage amplificateur construit autour de T1 et T2, ainsi que l'interrupteur Marche/Arrêt S4.

3

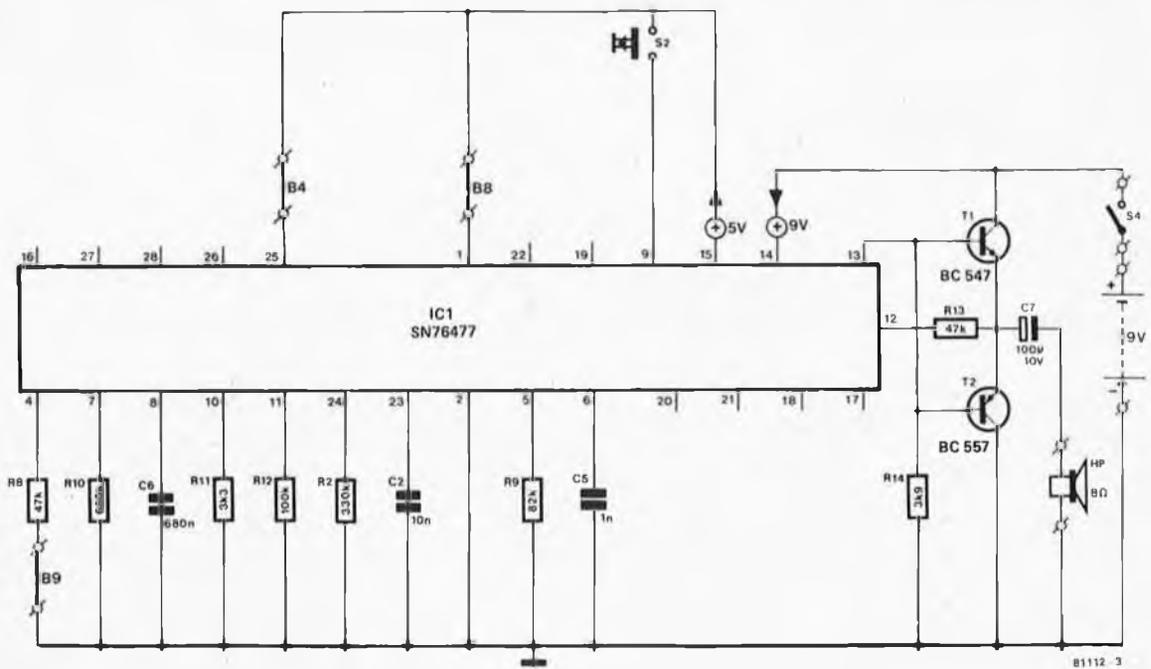


Figure 3. Coup de feu. En titillant S2 obtiendra un effet de pistolet mitrailleur.

Liste des composants

Figure 2:

Résistances:

- R3 = 10 k
- R4 = 3k3
- R12 = 100 k
- R13 = 47 k
- R14 = 3k9
- P1 = 250 k ajustable

Condensateurs:

- C3 = 1 μ ... 47 μ/10 V
- C4 = 100 n
- C7 = 100 μ/10 V

Semiconducteurs:

- T1 = BC 547
- T2 = BC 557
- IC1 = 76477 (Texas)

Divers:

- S4 = Interrupteur unipolaire
- Haut-parleur 8 Ω/0.2 W

Straps:

- B5, B6

Figure 3:

Résistances:

- R2 = 330 k
- R8, R13 = 47 k
- R9 = 82 k
- R10 = 680 k
- R11 = 3k3
- R12 = 100 k
- R14 = 3k9

Condensateurs:

- C2 = 10 n
- C5 = 1 n
- C6 = 680 n
- C7 = 100 μ/10 V

Straps:

- B4, B8, B9

Semiconducteurs:

- T1 = BC 547
- T2 = BC 557
- IC1 = SN 76477 (Texas)

Divers:

- S2 = Bouton-poussoir
- S4 = Interrupteur unipolaire
- Haut-parleur 8 Ω/0.2 W

4

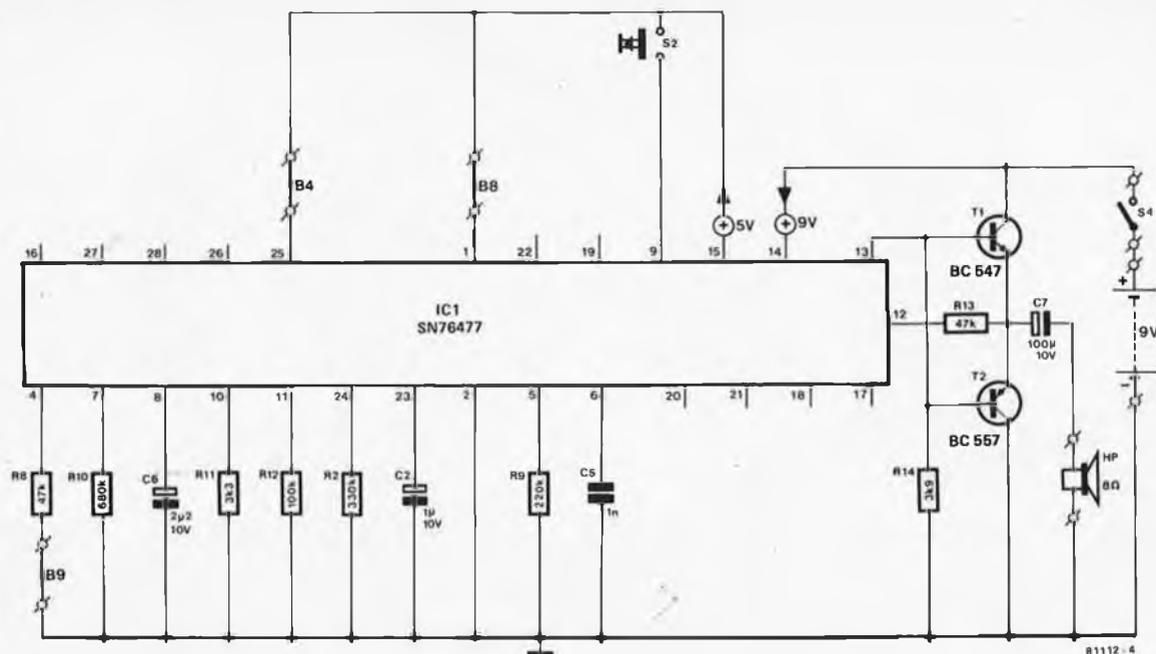


Figure 4. Explosion. Cela ressemble plus à un coup de feu "tiré" en longueur.

5

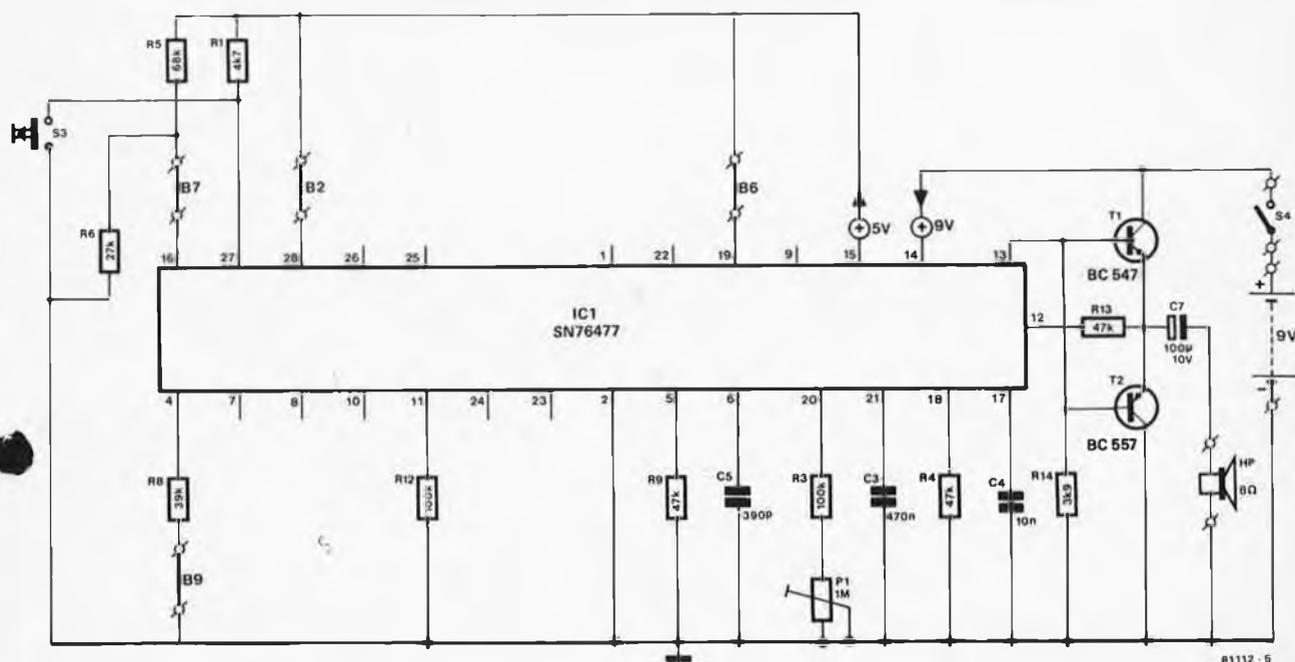


Figure 5. Train à vapeur avec sifflet. Le potentiomètre P1 permet de faire varier la vitesse du train; S3 nous donne l'utilisation du sifflet.

Figure 4:

Straps:
B4, B8, B9

Résistances:

R2 = 330 k
R8, R13 = 47 k
R9 = 220 k
R10 = 680 k
R11 = 3k3
R12 = 100 k
R14 = 3k9

Condensateurs:

C2 = 1 μ /10 V
C5 = 1 n
C6 = 2 μ 2/10 V
C7 = 100 μ /10 V.

Semiconducteurs:

T1 = BC 547
T2 = BC 557
IC1 = SN 76477 (Texas)

Divers:

S2 = Bouton-poussoir
S4 = Interrupteur unipolaire
Haut-parleur 8 Ω /0.2 W

Figure 5:

Résistances:

R1 = 4k7
R3, R12 = 100 k
R4, R9, R13 = 47 k
R5 = 68 k
R6 = 27 k
R8 = 39 k
R14 = 3k9

P1 = 1 M ajustable

Condensateurs:

C3 = 470 n
C4 = 10 n
C5 = 390 pC7 = 100 μ /10 V

Straps:


B2, B6, B7, B9

Semiconducteurs:

T1 = BC 547
T2 = BC 557
IC1 = SN 76477 (Texas)

Divers:

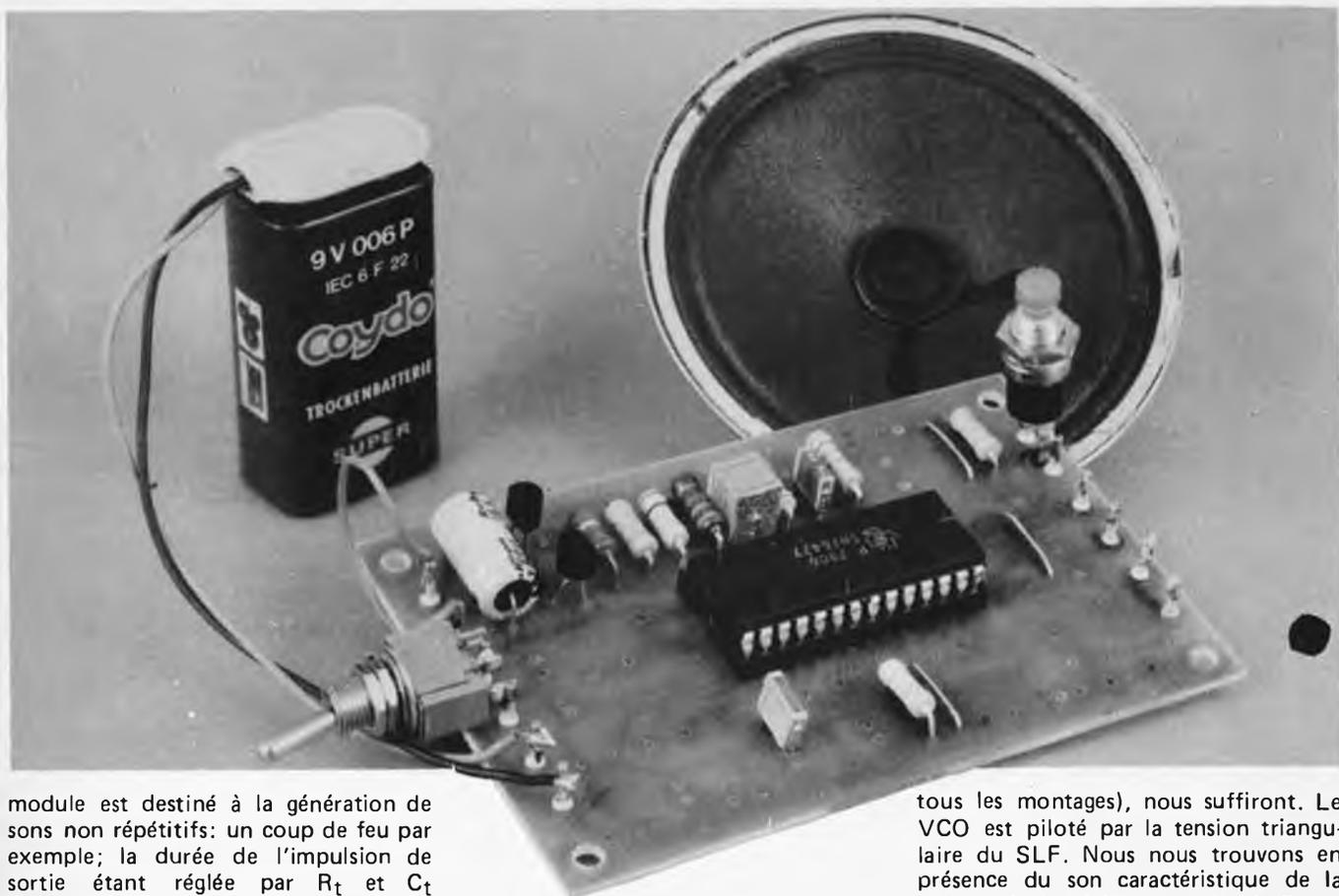S3 = Bouton-poussoir
Haut-parleur 8 Ω /0.2 W
S4 = Interrupteur unipolaire



module est destiné à la génération de sons non répétitifs: un coup de feu par exemple; la durée de l'impulsion de sortie étant réglée par R_t et C_t (10 secondes au maximum).

On alimente le *mélangeur* (mixer) à l'aide des 3 signaux produits respectivement par le SLF, le VCO et le générateur de bruit. En fonction du niveau logique de l'entrée "sélection mélange" (broches 25, 26, 27) l'un de ces signaux ou une combinaison de plusieurs d'entre eux est transmis au bloc suivant. Ce bloc est le *modulateur-générateur d'enveloppe* (envelope generator modulator) où le signal venant du mélangeur est modulé en amplitude par une fonction qui est en relation avec le niveau logique de l'entrée "sélection enveloppe". Si on choisit le signal du VCO pour ce faire, il est possible d'obtenir de la modulation d'amplitude tout aussi bien que la modulation de produit.

Il nous reste un *amplificateur de sortie*, dont on règle le gain à l'aide des résistances R_f et R_g . Sur notre circuit ce petit ampli est directement suivi de 2 petits BC qui forment un étage de balance qui attaque le haut-parleur. On peut, sans remord, omettre chacun des composants extérieurs décrits sur le schéma synoptique de la figure 1, si la broche correspondante du circuit intégré n'est pas utilisée pour un montage donné. La connection en question sera alors simplement "en l'air" (une entrée logique "en l'air" est considérée dans ce cas comme se trouvant au niveau logique "0").

Les effets sonores

Il est certain que ce circuit intégré offre des possibilités innombrables. Les signaux qu'il génère, les possibilités de branchement qu'il offre, les variations

de modulation qu'il admet, sont plus que suffisants pour arriver à produire un nombre d'effets sonores très conséquent. Nous avons construit 7 variantes auxquelles nous avons adapté notre circuit imprimé. Il ne faut pas vous sentir limité à ces quelques propositions — vous pouvez, si le cœur vous en dit, jouer avec les valeurs des différents condensateurs et résistances pour varier les effets ou pour trouver la combinaison optimale correspondant à votre besoin.

Une constatation agréable: tous ces montages peuvent être alimentés par une pile de 9 V ordinaire, ou par une alimentation non stabilisée. On ne le voit pas sur le schéma 1, mais à l'intérieur du circuit intégré se trouve un régulateur qui transforme une tension non stabilisée en une tension stable de 5 V (broche 14: entrée 9 V - broche 15: sortie 5 V). La consommation de courant est, bien sûr, fonction de l'effet sonore recherché et atteint au maximum quelques dizaines de mA.

Nous allons donc passer en revue les différentes possibilités, mais nous considérerons le SN 75477N comme une "boîte noire" de façon à ne pas nous égarer dans un dédale technologique à chaque construction différente. Du style télégraphique en sorte.

Sirène/science fiction (figure 2)

Pour commencer, une application ne comprenant que peu de composants. 3 résistances et 2 condensateurs externes, ajoutés à l'ampli du haut-parleur relié aux broches 11, 12 et 13 (qui d'ailleurs reste égal à lui-même pour

tous les montages), nous suffiront. Le VCO est piloté par la tension triangulaire du SLF. Nous nous trouvons en présence du son caractéristique de la sirène si la fréquence du SLF est maintenue basse à l'aide de P1; si la fréquence est rehaussée, c'est une sonorité toute intersidérale que nous découvrons.

Pour ceux qui désirent modifier un peu les effets, signalons que la fréquence du VCO est réglable par C4 et R4 et celle du SLF par C3, R3 et P1.

Coup de feu (figure 3)

Les parties du système que nous venons d'utiliser restent cette fois-ci au repos. Un signal de bruit à la pente d'attaque raide sert de base au son de type "coups de feu". Le fait d'appuyer sur S2 déclenche le bloc "impulsion unique" (one shot) par l'envoi d'une pente descendante à la broche 9. Un bruit basse fréquence est envoyé à la sortie, par l'intermédiaire d'une constante de temps d'attaque et de descente, (respectivement déterminée par R10, R11 et C6), avant et après déroulement du temps de "l'impulsion unique". Cela ne ressemble pas à du bruit d'ailleurs, mais plutôt à un grondement ce qui le rapproche encore plus de la réalité. Si on pianote sur S2 on peut simuler le fusil-mitrailleur.

Explosion (figure 4)

C'est en fait le même montage que celui utilisé pour le coup de feu. Ce qui change: la fréquence du bruit est abaissée et toute la séquence a été étalée dans le temps par l'utilisation de constantes de temps plus longues pour l'attaque, la descente et l'impulsion unique.

6

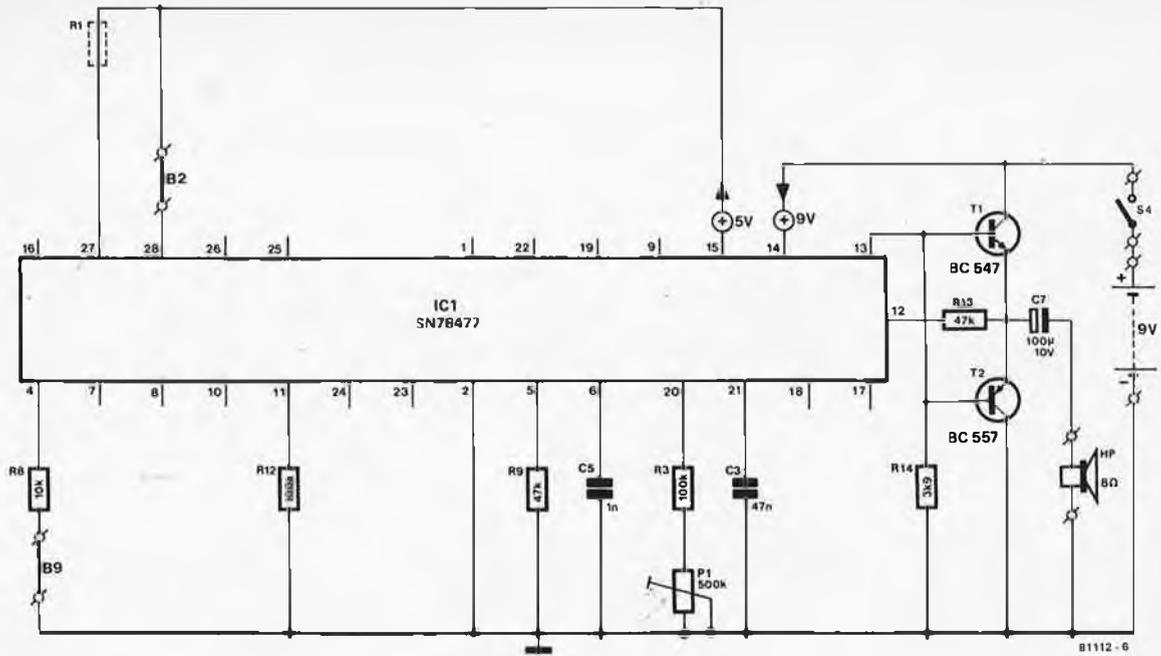


Figure 6. Avion à hélice. Cela ressemble tout à fait à un train qui s'est emballé.

7

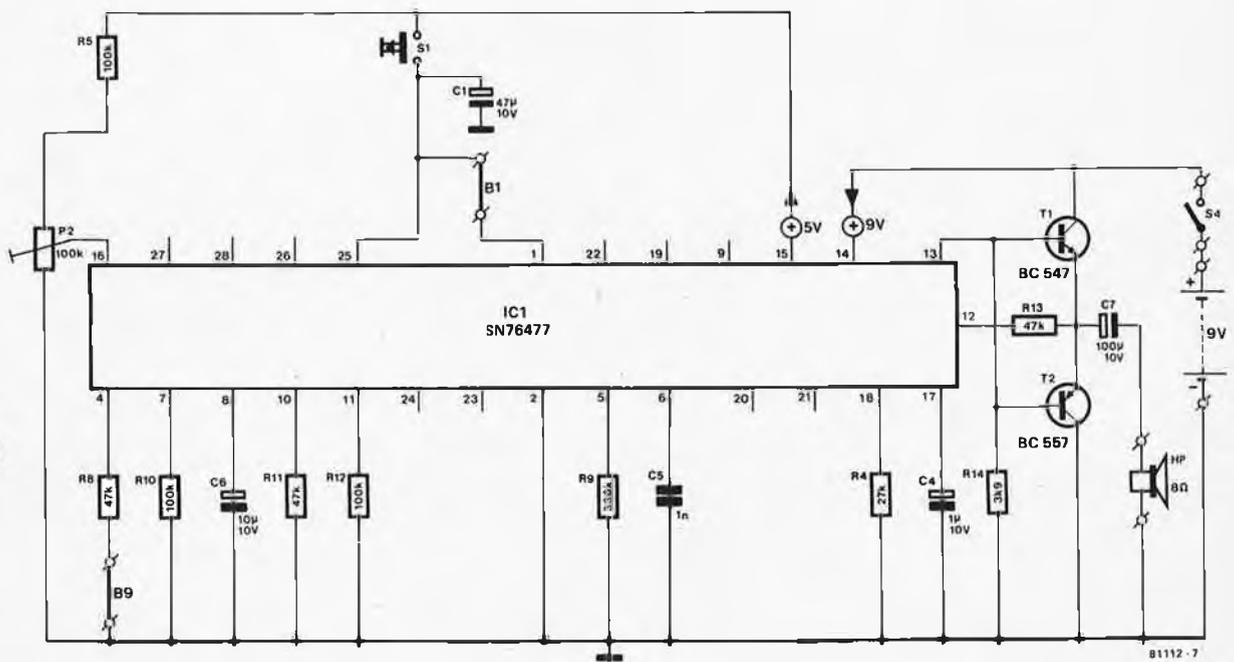


Figure 7. Voiture de course finissant dans les décors. Le potentiomètre P2 permet de régler le bruit propre à la voiture. Appuyer sur S1 fera quitter la route.

Figure 6:

Résistances:
R3, R12 = 100 k
R8 = 10 k
R9, R13 = 47 k
R14 = 3k9
P1 = 500 k ajustable

Condensateurs:
C3 = 47 n
C5 = 1 n
C7 = 100 µ/10 V

Semiconducteurs:
T1 = BC 547

T2 = BC 557
IC1 = SN 76477 (Texas)

Straps:
B2, B9 et R1

Divers:
S4 = Interrupteur unipolaire
Haut-parleur 8 Ω/0.2 W

Figure 7:

Résistances:
R4 = 27 k
R5, R10, R12 = 100 k
R8, R11, R13 = 47 k
R9 = 330 k
R14 = 3k9
P2 = 100 k pot. ajustable

Condensateurs:
C1 = 47 µ/10 V
C4 = 1 µ/10 V
C5 = 1 n
C6 = 10 µ/10 V
C7 = 100 µ/10 V

Straps:

B1, B9

Semiconducteurs:

T1 = BC 547
T2 = BC 557
IC1 = SN 76477

Divers:

S1 = Bouton-poussoir
S4 = Interrupteur unipolaire
Haut-parleur 8 Ω/0.2 W

8

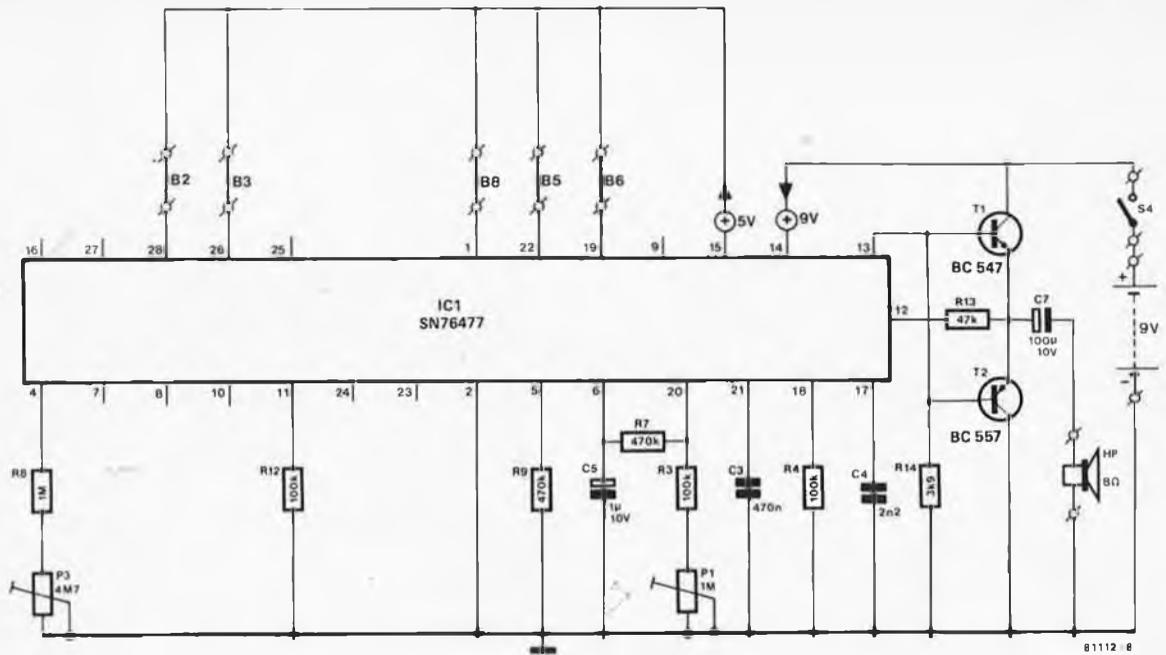


Figure 8. Gazouillis d'oiseau. En réglant P3 soigneusement, on obtient un effet très réaliste.

9

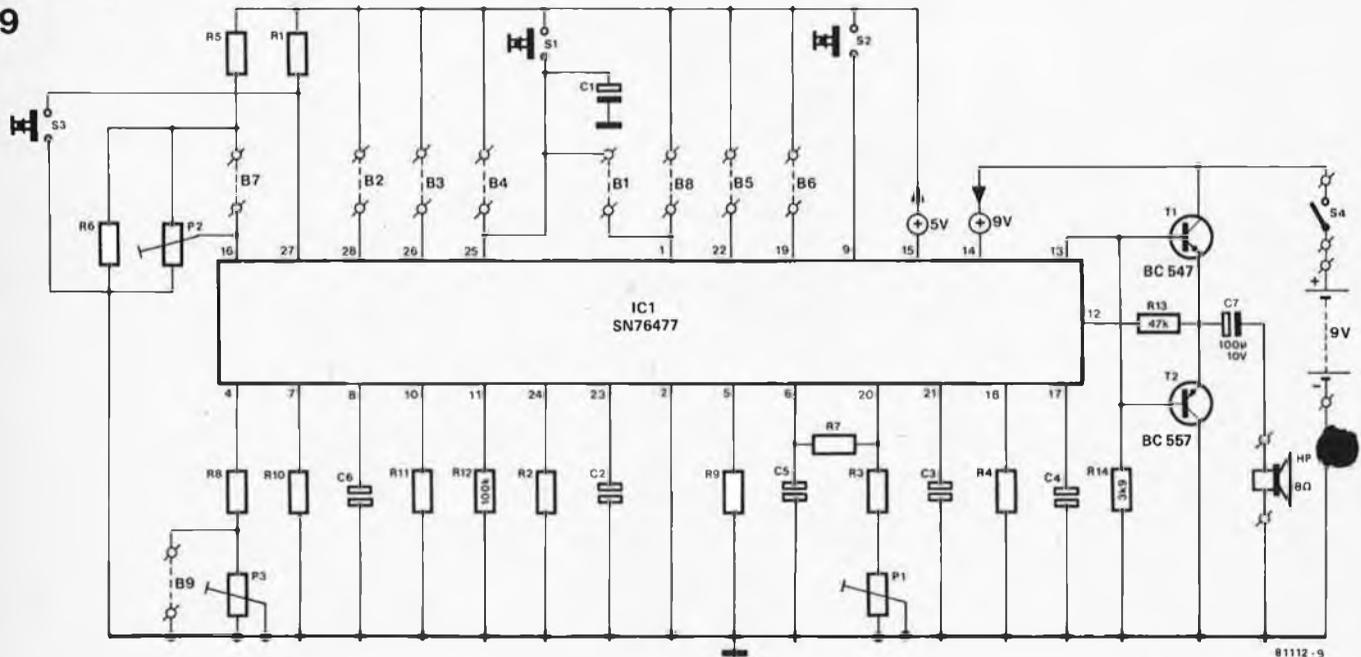


Figure 9. Récapitulation des divers éléments dont il est fait mention au cours des différents montages.

Figure 8 :

Résistances:
 R3, R4, R12 = 100 k
 R8 = 1 M
 R13 = 47 k
 R14 = 3k9
 P1 = 1 M ajustable
 P3 = 4M7 ajustable

Condensateurs :

C3 = 470 n
 C4 = 2n2
 C5 = 1 μ /10 V
 C7 = 100 μ /10 V

Straps :

B2, B3, B5, B6, B8

Semiconducteurs :

(voir au-dessus)

Divers :

S4 = Interrupteur unipolaire
 Haut-parleur 8 Ω /0.2 W

Train à vapeur avec sifflet (figure 5)

Notre circuit se trouve là vraiment dans son élément puisque le son produit par un train est principalement constitué de bruit. Dès la fermeture de l'interrupteur marche/arrêt S4, il apparaît à la sortie un signal de bruit périodiquement interrompu au rythme du SLF, signal qui ressemble fort au bruit fait par un train. La vitesse du train peut être rendue en faisant varier la fréquence du SLF à l'aide de P1.

En ce qui concerne le sifflet on se sert du VCO. Lorsque l'on enfonce S2 le VCO est mis en liaison avec la sortie et l'on obtient un son dont la fréquence

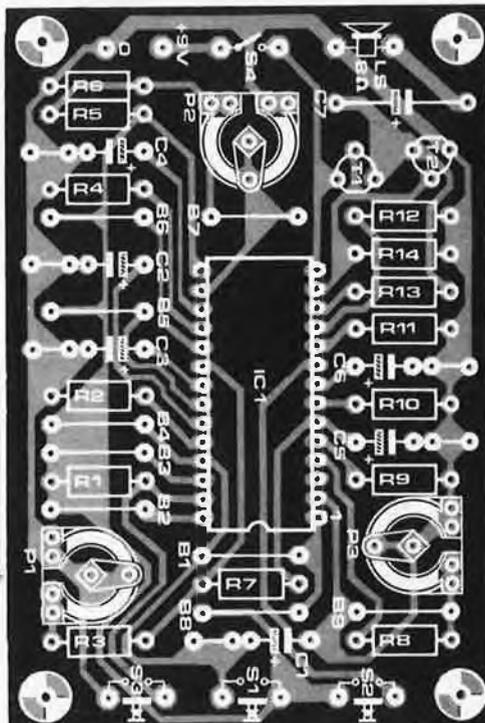
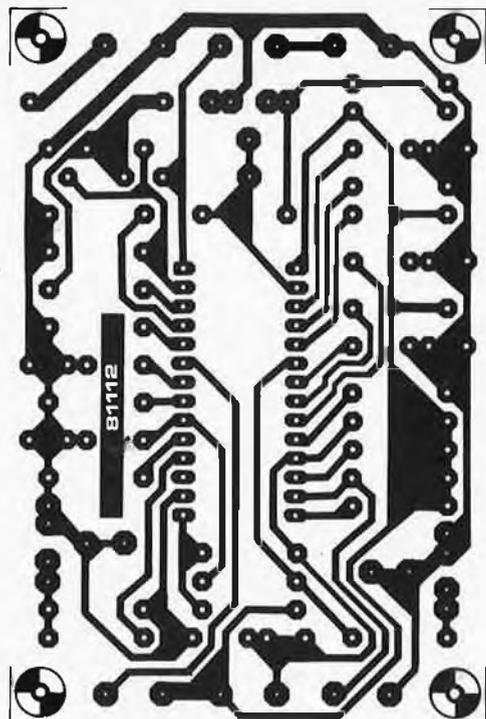


Figure 10. Voici le circuit utilisé pour tous les montages. Les éléments inutilisés pour un certain effet peuvent tranquillement être mis de côté.

est déterminée par R4, R5, R6 et C4. Si l'on veut être honnête, il faut reconnaître que le sifflet est moins bien imité que l'échappement de vapeur. Il y aurait bien moyen d'améliorer ce son, mais cela exigerait un nombre de composants extérieurs important et cela ne correspond pas à l'optique de cet article: rester aussi simple et abordable que possible.

Si on pense utiliser ce montage pour rendre plus attrayant un train miniature, on désirerait sans doute que la fréquence du SLF soit fonction de la vitesse du train. Il y a moyen d'atteindre ce but en remplaçant P1 par une LDR (light dependent resistor) donc une photo-résistance accouplée à une ampoule (6 V/50 mA) le tout mis dans un boîtier fermé. L'ensemble, (mis en série avec une résistance ajustable de 1k par ex.), est branché en parallèle sur les rails. Lorsque la tension appliquée aux rails augmente, (il le faut pour augmenter la vitesse!!), cette ampoule brillera plus fort, ce qui diminuera la résistance de notre photorésistance et augmentera la fréquence du SLF.

Avion à hélice (figure 6)

Le schéma de ce montage est très près de celui de la figure 5 parce que le bruit produit par un avion à hélice se rapproche à beaucoup de points de vue de celui fait par un train "fonçant à toute vapeur". Les seules différences sont un rehaussement de la fréquence du SLF et la mise au repos forcé du VCO du fait que les avions utilisant un sifflet sont vraiment extrêmement rares.

Voiture de course finissant dans les décors (figure 7)

Le bruit du moteur est fourni par le VCO et sa fréquence est réglable à l'aide de P2. Lorsque l'on appuie sur S1 le bruit est interrompu par un son qui rappelle celui d'un "crash". Pendant cette interruption, C1 se charge et la partie attaque/descente est déclenchée; un bruit de basse fréquence est transmis à la sortie. Lorsque S2 est relâché, la voiture se remet en route au bout d'un court instant (le temps de décharge de C1).

Gazouillis d'oiseaux (figure 8)

Ici encore le montage tourne autour du VCO et du SLF. Le VCO est commandé par le flanc descendant de la tension en dents de scie du SLF, ce qui nous donne un signal dont la fréquence augmente lentement. Il ne se passe rien au cours du flanc montant (courte pause donc). La fréquence du VCO est réglée par P1. Comme ici l'effet est plutôt monotone, c'est le cas de le dire, on utilise également le générateur de bruit et on lui adjoint R7, R8, R9, P3 et C5. On règle le générateur de bruit à une fréquence très faible par l'action sur P3. On obtient alors à C6 une tension triangulaire aléatoire qui est renvoyée à l'entrée qui détermine la fréquence du SLF. Ceci rend le gazouillis de notre oiseau plus vivant.

Le réglage de P3 est assez critique; il faut le tourner lentement jusqu'au moment où le gazouillis commence à perdre son caractère monotone. On peut, plus tard, éventuellement rempla-

cer la paire R8/P3 par une résistance fixe et un potentiomètre ajustable plus petit (1 M par ex.).

Le montage

La construction de tous les montages à effets sonores se fait sans problème. Un circuit intégré, quelques composants externes, un petit circuit imprimé, une pile et un mini haut-parleur. Et voilà le tour est joué.

Le circuit de la figure 10 est utilisable pour toutes les applications décrites. On prend simplement la liste des composants correspondants à l'effet sonore choisi et l'on meuble le circuit à courir. Il ne faut pas se soucier des composants qui apparaissent sur la plaque mais dont la présence n'est pas mentionnée sur la liste.

Pour la satisfaction totale des bricoleurs, nous donnons sur le schéma 9 une vue générale de tous les composants qui peuvent être mis sur le circuit imprimé. Ceci simplifie la visualisation du schéma par rapport au circuit imprimé et l'inverse.

Cette alimentation peut être réalisée de plusieurs façons. On pourrait la construire suivant la recette de grand-mère à base de composants discrets: il y a de nombreuses variantes à cette cuisine. Une alimentation à base de transistors devient assez rapidement embrouillée, ce qui n'est plus très apprécié en ces temps de circuits intégrés et de microprocesseurs.

Si l'on ne veut pas trop dépenser d'argent dans un montage dont on exige un minimum de courant, on devrait être tenté par les circuits intégrés régulateurs de tension. Simple et bon marché. Mais dès que l'on veut avoir un

loin. Ce genre d'alimentation double a plusieurs avantages, car les montages nécessitant une tension positive et une tension négative sont de plus en plus fréquents. Cette construction est donc particulièrement intéressante pour le "jeune" électronicien qui veut faire des expériences, ou pour le "bricoleur impénitent" qui veut tout avoir essayé.

La limite basse de la gamme de tension se situe à 0 volt, ce en quoi cette alimentation se distingue d'entre ses pairs. L'étendue de la gamme a entraîné la nécessité d'un réglage grossier et d'un réglage fin de la tension de sortie. Toute alimentation qui doit servir à des expériences se doit d'être protégée contre les courts-circuits. Nous n'y avons pas manqué. Nous ne l'avons pas pourvue d'une limitation en courant réglable car cette fonction n'est pas facilement réalisable avec des moyens limités. La pratique nous montre d'ailleurs que cette possibilité n'est utilisée que rarement. Le courant maximum puisse fournir l'alimentation est de 2 ampères. C'est une valeur très satisfaisante. Il est un point sur lequel nous nous devons d'insister, la régulation de charge. Celle-ci est très faible car elle est due au très haut coefficient de suppression d'ondulations résiduelles du circuit intégré utilisé (70 dB). Cette régulation de charge ne dépasse en aucun cas, quelles que soient les valeurs des courants ou des tensions exigées, 1 mV.

alimentation universelle

Ce n'est pas pour nous vanter, mais en ce qui concerne les alimentations, nous pensons avoir l'affaire bien en main. Le lecteur assidu reconnaîtra que c'est un sujet que nous abordons assez régulièrement dans nos colonnes. Dans le numéro de novembre dernier, nous vous avons proposé une alimentation de précision, un bel appareil qui pouvait, une fois réglé, servir de source de courant de référence.

Ce mois-ci, nous allons nous lancer dans la construction d'une alimentation qui a la faveur de la majorité des lecteurs qui nous écrivent, à savoir une alimentation qui ne soit pas compliquée, qui puisse servir aux montages expérimentaux et qui soit réglable de 0 à 20 volts.

courant de quelques ampères, on se trouve dans d'autres draps. Ce n'est pas dû à l'inexistence de régulateurs de tension pouvant fournir un tel courant, mais au fait que ceux-ci atteignent rapidement un prix qui serait presque proportionnel au carré du courant demandé.

Nous avons donc adopté une solution intermédiaire. Pour obtenir un montage aussi simple que possible et le plus performant qui puisse être dans cette gamme de prix, nous utiliserons quelques régulateurs de tension intégrés bon marché et deux paires de transistors solides tout aussi abordables. Les circuits intégrés ne posent pas trop de "conditions" pour fournir une tension réglable bien stable, et les transistors nous proposent les ampères si enviés à un prix raisonnable.

Nous avons pris 20 volts comme limite supérieure de tension, car rares sont les montages dont la tension d'alimentation dépasse cette valeur. Lorsque viendra le jour où vous aurez besoin d'une tension plus grande (pour tester un amplificateur par exemple), il sera possible de brancher en série deux de ces alimentations. Nous vous donnerons toutes les indications nécessaires plus

Le circuit

La figure 1 nous montre un circuit assez simple. Il faut dire que le schéma ci-dessus n'est pas complet. Ceci vient du fait que nous avons voulu laisser une certaine liberté en ce qui concerne le transformateur à utiliser, le positionnement et le type des ponts de diodes B1 et D1... D4. Nous allons y revenir. Aux bornes de C1 et de C2, nous obtenons les tensions du transformateur après qu'elles aient été redressées et régulées. La tension la plus haute arrive au cœur de notre montage après avoir passé par R1. C'est du régulateur IC1 qu'il s'agit: un régulateur de tension à quatre broches du type 78GU en boîtier "forte puissance". En utilisation normale, la broche "masse" (common) de ce régulateur devrait être reliée à la masse, nous obtiendrions à ce moment-là une tension de sortie minimale de + 5 volts. Comme nous voulons obtenir que la limite basse de tension soit de 0 volt, cette broche "masse" est reliée à une tension de - 5 volts. Cette tension de polarisation négative nous vient du deuxième régulateur de tension (IC2): elle est réglée à l'aide du potentiomètre P3.

La sortie de IC1 est reliée à deux transistors (T1 et T2) montés en émetteurs-suiveurs qui fournissent un courant de sortie maximum de 2 ampères. La valeur de la tension de sortie peut être réglée, de façon grossière, à

- tension de sortie variable: de 0 V à 20 V
possibilité de réglage fin
- courant de sortie maximum: 2 A
- courant de court-circuit: environ 2,3 A
- régulation de charge: < 1 mV
(à pleine charge)

1

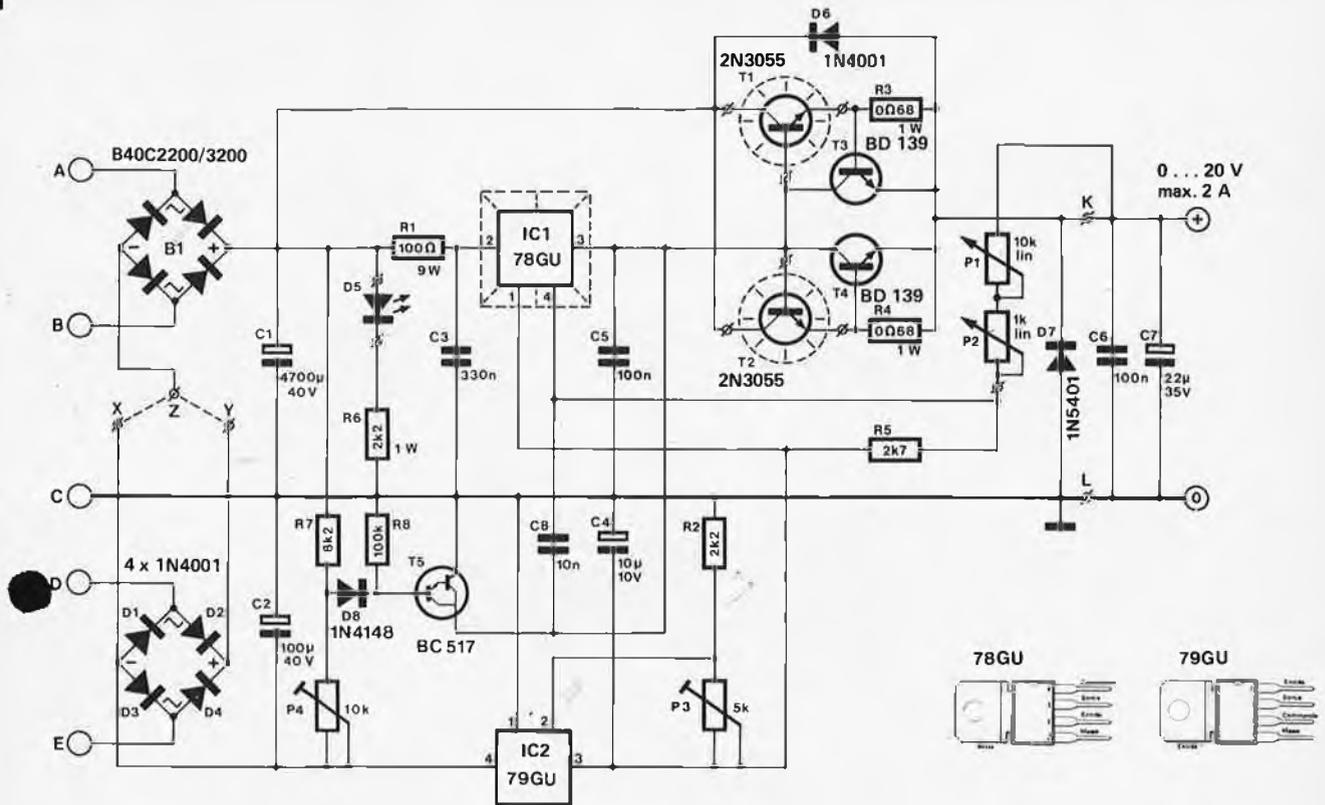


Figure 1. Le schéma de principe de l'alimentation. Le circuit intégré IC1 est le régulateur "principal", IC2 fournit une tension de polarisation négative qui permet le réglage jusqu'à zéro de la tension de sortie.

l'aide du potentiomètre P1 et de façon fine, grâce au potentiomètre P2, à une valeur comprise entre 0 et 20 volts.

Les transistors T3 et T4 font partie de l'ensemble de protection contre les courts-circuits. Dès que le courant de sortie dépasse 2 ampères, la chute de tension aux bornes de R3 et R4 atteint une valeur telle que les transistors T3 et T4 se mettent à conduire. De ce fait, la charge de l'alimentation est mise en liaison directe avec la sortie de IC1. Le régulateur IC1 va fournir son courant de court-circuit qui atteint environ 1 A, mais il est freiné par R1. Cette résistance, dans le cas courant, ne laisse passer que le courant des bases des transistors T1 et T2, mais en court-circuit la chute de tension qui se produit à ses bornes est telle que le courant de sortie de IC1 se trouve limité à quelques 250 mA. R1 permet d'éviter le fonctionnement du système de protection thermique de IC1 et l'apparition à la sortie, de la tension de blocage qui en résulterait.

Les condensateurs C6 et C7 ont deux fonctions: le découplage haute fréquence et l'amélioration de la courbe de réponse en transitoires. C'est pour ces raisons que ces deux condensateurs ne sont pas montés sur le circuit imprimé, mais soudés directement aux fiches de sortie. Les diodes D6 et D7 servent de diodes de protection. D6 court-circuite C1 si pour une raison ou une autre, la charge extérieure essaie d'envoyer du courant dans le sens contraire. D7 permet d'éviter le trépas prématuré

2



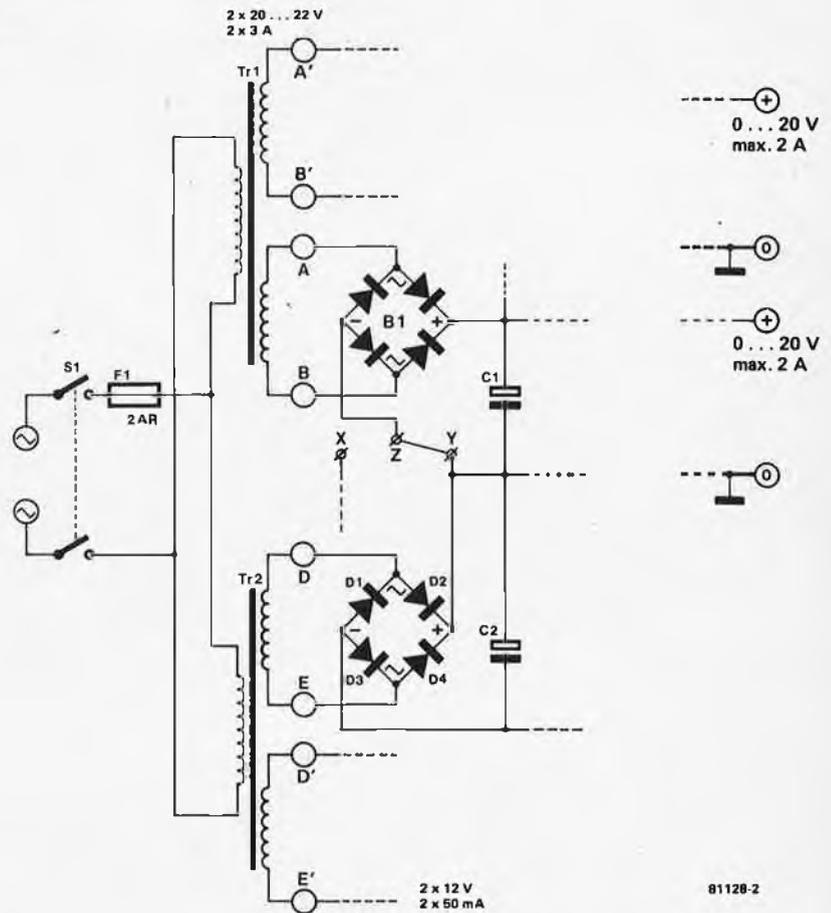


Figure 2. Partie transformateurs et redresseurs: ajoutez-y deux circuits imprimés et vous obtenez une alimentation double.


3

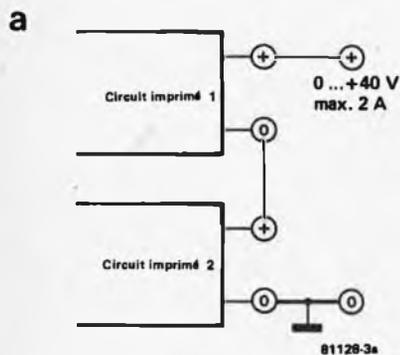

b

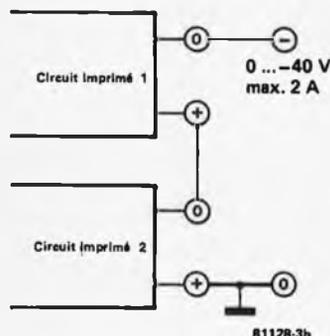

c

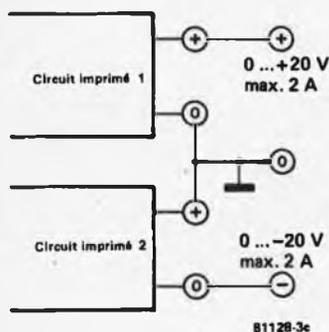

de IC1 lorsque les sorties de l'alimentation sont criminellement reliées à une tension polarisée en sens contraire. C'est la diode D5 qui se fatigue le moins. C'est une LED qui sert à indiquer la position de l'alimentation: marche ou arrêt.

Deux versions

Comme nous le disions un peu plus haut, nous nous trouvons devant plusieurs possibilités en ce qui concerne le transformateur et les ensembles redresseurs, car nous avons le choix entre une alimentation unique ou double.

Alimentation double, 2 x 0... 20 V/2A.
Si l'on veut obtenir deux tensions indépendantes, réglables, il faudra effectuer le montage de la partie de base de l'alimentation comme indiqué sur la figure 2. Le transformateur Tr1 fournit la tension d'alimentation principale et le (petit) transformateur Tr2 alimentera en tension le régulateur IC2. Pour cette alimentation double, il nous faut deux circuits imprimés de base, circuits dont les composants seront jumeaux et qui seront pourvus des liaisons Z-Y. Les points ayant une apostrophe tels que A', B' etc vont au circuit deux.

Le fait de se trouver en présence de deux alimentations indépendantes, autorise de nombreuses combinaisons. La figure 3 nous donne les différentes possibilités.

Alimentation unique 0... 20 V/2A.

La figure 4 nous prouve que cette solution est vraiment plus simple. Nous n'avons plus besoin que d'un transformateur (à deux enroulements quand même) et les diodes D1... D4 n'ont

plus lieu d'être. Il va falloir mettre les points de liaison Z-X sur le circuit imprimé.

Le fait de brancher les éléments comme montré sur la figure 4, nous permet d'obtenir une tension positive pour IC1 et une tension négative pour IC2. Bien que les tensions ne soient pas identiques, cela n'empêche pas le transformateur d'être chargé de façon symétrique.

Montage et réglage

La figure 5 nous présente le circuit imprimé de l'alimentation. Comme nous l'avons signalé plus tôt, certains composants ne sont pas montés sur ce circuit, mais de façon externe: ce sont le(s) transformateur(s), les transistors de puissance T1 et T2, les deux potentiomètres et les condensateurs C6 et C7. Les transistors T1 et T2, isolés à l'aide d'une petite surface de mica, sont montés sur le même radiateur. Le radiateur doit posséder une résistance thermique de 1,7° C/W ou plus petite. Un des types de radiateurs bien adapté est le SKO3 de 100 mm de long. On peut le trouver dans le commerce, comportant déjà les passages des broches des transistors (2 boîtiers TO3). Les liaisons entre les deux transistors et le circuit imprimé doivent être aussi courtes que possible et de même longueur pour les deux transistors. Les broches de la base et du collecteur de T1 et de T2 doivent être soudées séparément sur le circuit imprimé.

Il faudra également équiper IC1 d'un radiateur. Ses dimensions sont moins critiques.

Une dernière remarque isolée, mais fort

4

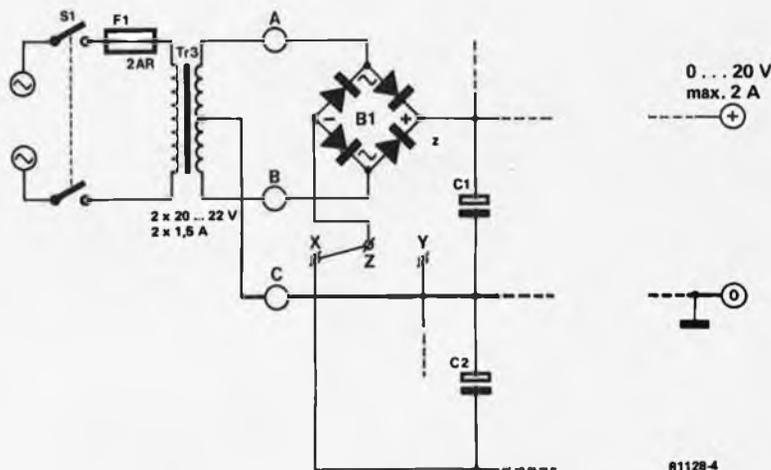


Figure 3. La version double offre visiblement plus de solutions à l'expérimentateur.

Figure 4. Un seul transformateur suffit lorsque l'on ne désire qu'une alimentation unique.

5

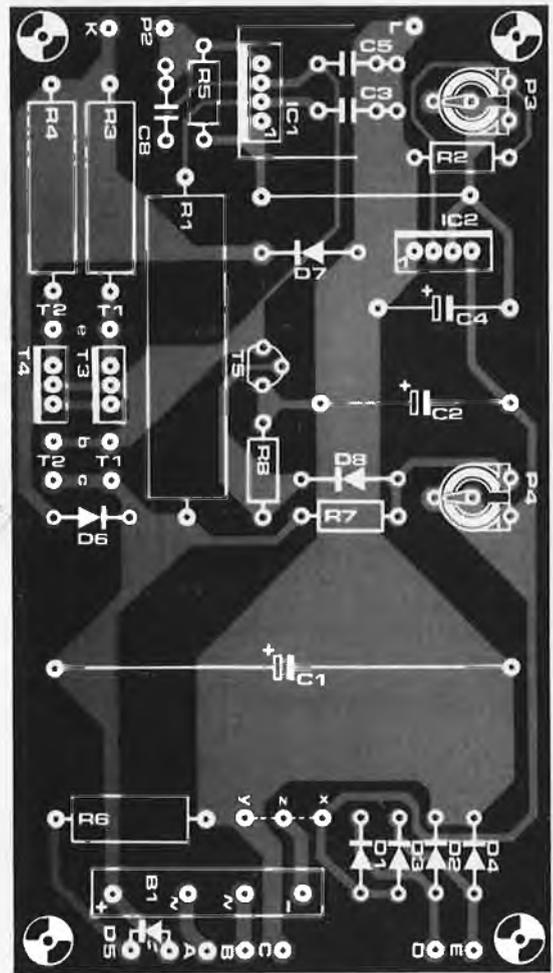
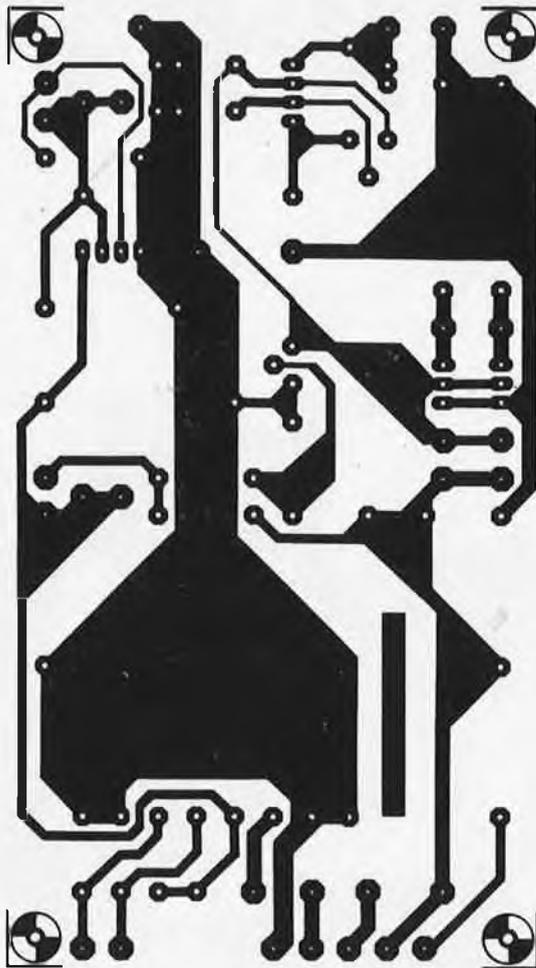


Figure 5. Circuit imprimé et implantation des composants.

Liste des composants

Résistances:

- R1 = 100 Ω/9 W
- R2 = 2k2
- R3, R4 = 0,68 Ω/1 W
- R5 = 2k7
- R6 = 2k2/1 W
- R7 = 8k2
- R8 = 100 k
- 1 = 10 k lin.
- 2 = 1 k lin.
- 3 = 5 k ajustable
- 4 = 10 k ajustable

Condensateurs:

- 1 = 4700µ/40 V
- 2 = 100 µ/40 V
- 3 = 330 n
- 4 = 10 µ/10 V
- 5, C6 = 100 n
- 7 = 22 µ/35 V

Semiconducteurs:

- IC1 = 78 GU
- IC2 = 79 GU
- T1, T2 = 2N3055
- T3, T4 = BD 139
- T5 = BC 517
- D1 ... D4, D6, D7 = 1N4001
- D5 = LED

Divers:

- S1 = inverseur secteur bipolaire
- F1 = fusible 1A (retardé)
- B1 = pont redresseur B40 C2200/3200
- Tr1 = transfo secteur (figure 2)
2 x 20 ... 22 V/2 x 3A
- Tr2 = transfo secteur (figure 2)
2 x 12 V/2 x 50 mA
- Tr3 = transfo secteur (figure 4)
2 x 20 ... 22 V/2 x 1,5 A


importante: il *ne faut pas* relier le coffret de l'alimentation au "0" du montage. Si on le désire, on peut très bien à l'aide d'une liaison prise ailleurs sur le coffret, mettre celui-ci en relation avec la terre de la prise secteur. Il ne nous reste que le réglage. Si on se sert d'un bon multimètre universel, il est très simple. Prenons le tout point par point.

- Mettre P3 à 0 Ohm (à fond à gauche).
- Mettre l'interrupteur secteur S1 sur marche et amener les potentiomètres P1 et P2 à leur résistance minimum.
- Régler P3 de façon à lire à la sortie de l'alimentation exactement 0 volt.
- P1 et P2 nous permettent maintenant de régler la tension de 0 à 20 volts. ■

intelekt

un joueur d'échecs au cerveau à 16 bits

J. Kuipers

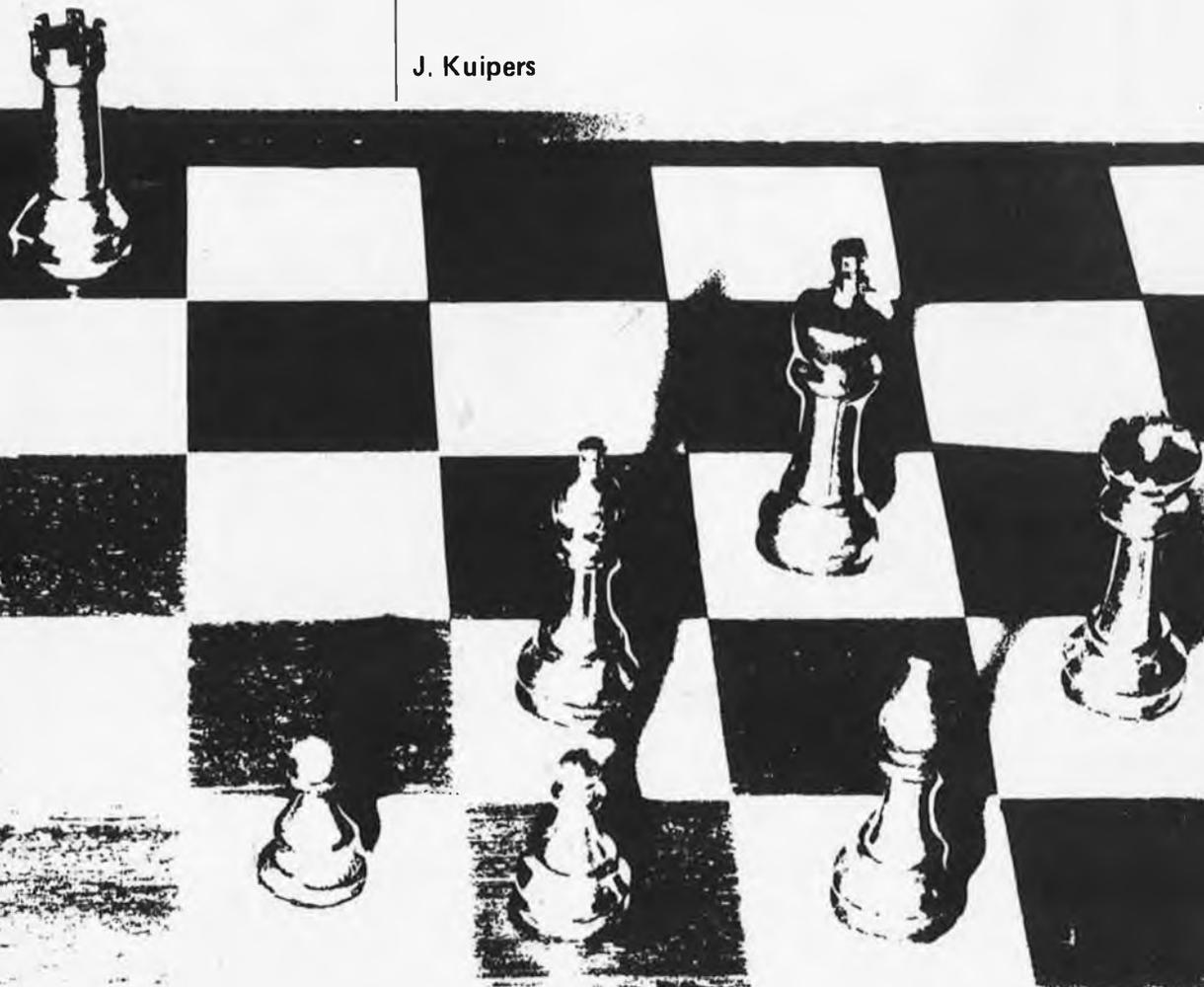

Savez-vous jouer aux échecs? Etes-vous toujours à la recherche du partenaire disponible 24 heures sur 24 . . . qui ne s'impatiente jamais . . . qui joue de façon honnête à un bon niveau . . . qui ne dira rien si vous "traficotez" à la condition de le lui demander gentiment? Si votre réponse est affirmative, il vous faut faire la connaissance de Intelkt!

Assez de publicité. Il est cependant vrai que ce jeu d'échecs opère à un niveau honnête. Son cœur est un des nouveaux microprocesseurs 16 bits d'Intel, le 8088, ce qui lui permet d'arriver à un jeu agréable et même assez "intelligent". A son niveau le plus faible (25 secondes), il restera cependant un adversaire redoutable pour beaucoup de joueurs d'échecs. Au niveau "d'intelligence 3" (il en possède 8), il lui faudra en moyenne 5 minutes de réflexion par coup; il commence à poser quelques problèmes à ce niveau-là. Ce jugement ne peut être que subjectif, la question étant de savoir si nous sommes nous-mêmes de bons joueurs d'échecs! Pour donner une réponse à ce problème ardu nous vous proposons l'étude de trois parties au cours de cet article. Si votre jugement sévère décrète que nous avons joué à un niveau faible Intelkt garde 5 niveaux meilleurs en réserve dans ses "manches" . . .

Lorsque l'on parle de jeu d'échecs "électronique" ou à "microprocesseur", le grand public ne se pose plus la question "de quoi s'agit-il?", car il a eu souvent l'occasion par les mass média d'entendre parler ou de voir à la télévision cette bête curieuse. Et pourtant, il y a encore peu d'années, il paraissait invraisemblable que jamais??? un ordinateur n'arriverait à battre le champion du monde d'échecs. Une preuve de cet état d'esprit? Le grand maître David Levy n'a-t-il pas parié un certain nombre de livres sterling en 1968 qu'il ne serait pas battu par un ordinateur au cours des 10 années suivantes? Et qu'arriva-t-il? Le lion mangea-t-il le dompteur? Non. A quelques semaines de la date limite fixée, David Levy se trouva confronté à son plus sérieux adversaire. Au cours des parties qui suivirent, il battit l'ordinateur dans des conditions similaires à celles qui règnent au cours d'un championnat du monde, mais il dû s'avouer battu lors d'une partie et fit match nul au cours d'une autre. Cela ne l'empêcha pas de remporter la victoire finale. Que pense l'ordinateur de tout ce remue-ménage? Peut-être que cela ressemble à "j'ai perdu une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre".

Revenons à nos moutons. Nous disions donc que même les "supers-ordinateurs" n'apprendront jamais à bien jouer aux échecs. Là encore, le sage nous dira: "il ne faut jamais dire jamais". Mais que voit-on!! Tous les mois apparaissent de nouveaux logiciels qui permettent de jouer aux échecs; de nouvelles machines électroniques voient le jour tous les six mois (ce qui est normal, car il faut soigner et le logiciel et le matériel). Leurs prix s'échelonnent de 250 à 1000 F. En étudiant les différents matériels, on se rend compte que les meilleurs coûtent au minimum 1000 F, indépendamment du fait que le prix le plus fort ne soit pas nécessairement apparié avec la plus grande "intelligence".

Celui qui voudrait avoir le meilleur rapport qualité/prix se devrait de jouer contre toutes les machines qui l'intéressent, et ceci plusieurs fois, de façon à trouver la bonne moyenne de jeu. A notre connaissance, ceci n'a pas encore été fait et ne le sera sans doute jamais à cause du temps qui serait nécessaire pour effectuer ces recherches, sachant qu'elles seraient remises en cause par toute nouvelle apparition). La deuxième solution serait de les faire jouer l'une contre l'autre (avec le risque qu'elles commettent toutes deux des erreurs non négligeables si on ne suit pas la partie de près). Il reste une autre possibilité: pour faire un classement, on peut aussi tenter de leur faire résoudre des problèmes. Le mat en trois coups classique est d'ailleurs la position la plus fréquemment rencontrée dans les revues spécialisées. C'est sans doute celle qui prend le moins de temps!! Encore que dans certains cas, un mat en trois coups ne soit pas trouvé après une heure de "cogitation". A notre avis, c'est un faux

barème. Car à quoi sert un final éblouissant si le milieu de partie est misérable? Il faut donc pouvoir juger un programme (appelons les choses par leur nom, qu'il soit en MEM ou en MEV) sur des parties complètes. Un ordinateur n'est un partenaire valable que si, à la suite d'une partie acharnée, il se trouve en mesure de vous mettre mat en trois coups par exemple. Cela est-il important, à ce point du combat, que ce soit au bout de trois, quatre ou même cinq coups que vous vous verrez dans l'obligation de coucher votre Roi?. En court: le milieu de partie est plus important que la fin du jeu.

Ayant posé ces prémices, nous sommes un peu ennuyés lorsque l'on demande: "si on compare Intelekt à X, comment se débrouille-t-il?", car nous avons l'impression qu'il se défend raisonnablement bien. Nous lui avons posé des problèmes qui servaient de références pour d'autres matériels dans des revues spécialisées.

Lorsqu'il y avait une solution "la meilleure", il est arrivé souvent qu'il la trouvât même au niveau 1. S'il avait à faire un choix entre une séquence évidente qui donna un avantage décisif et une suite plus biscornue qui amena un mat en trois coups, Intelekt avait une tendance prononcée à choisir la première voie. Faible?? Nous avons joué quelques parties contre l'un des meilleurs appareils du moment et disons-le honnêtement, nous avons été quelque peu déçus. Les parties contre Intelekt nous ont passionné. Parti pris, pourriez-vous dire. Il vous faudra juger sur pièces.


Enumérons les points forts d'Intelekt:

- il est facile de positionner les pièces comme on le désire pour modifier un milieu de partie et essayer une nouvelle tactique par exemple;
- un mouvement illégal est refusé (à moins que vous ne désiriez introduire un mouvement illégal volontairement);
- il connaît toutes les règles; roquer par exemple est fort bien admis;
- il peut jouer soit avec les pièces blanches, soit avec les pièces noires, éventuellement jouer seul contre lui-même. Il admet même une modification de la couleur en cours de partie (agréable quand on est en train de prendre la pâtée);
- il connaît la valeur d'un "sacrifice" qui permet de se sortir d'une situation catastrophique; non seulement il ne vous en voudra pas, mais à l'occasion il n'hésitera pas à tenter le même piège;
- il constitue un bon adversaire. C'est à notre avis le plus important.

Qui est-il ou qu'est-ce cet Intelekt? C'est un peu d'électronique, avec un microprocesseur et un logiciel de jeu d'échecs (en MEM (ROM)), qu'il faut relier à un terminal - à l'Elekterminal (Elektor février 1979) par exemple. Les coups sont introduits à l'aide du clavier du terminal; Intelekt répond en visualisant l'échiquier et son mouvement sur l'écran de télévision.

Dans cet article, nous ne ferons état que de la partie "matériel" (schéma et circuit imprimé); nous ne donnerons aucune information sur le logiciel du programme d'échecs. Mais nous parlerons longuement de ses qualités - car finalement, c'est de cela qu'il s'agit.

1

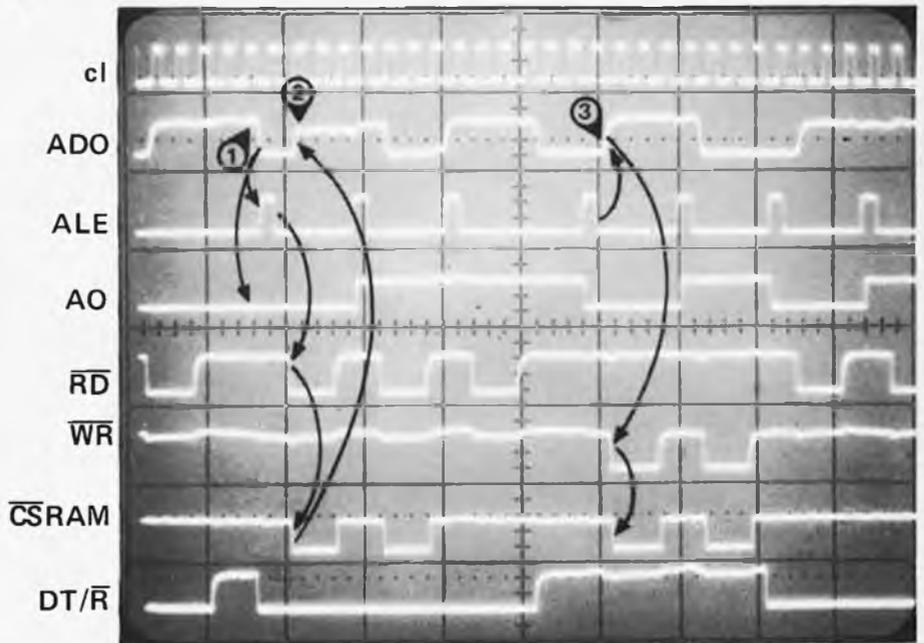

81129

Photo 1. Voici, pour illustrer notre propos, une photographie des signaux de commande les plus importants. C'est volontairement que nous avons décidé de vous les représenter tels qu'ils apparaissent sur l'écran d'un oscilloscope.

1

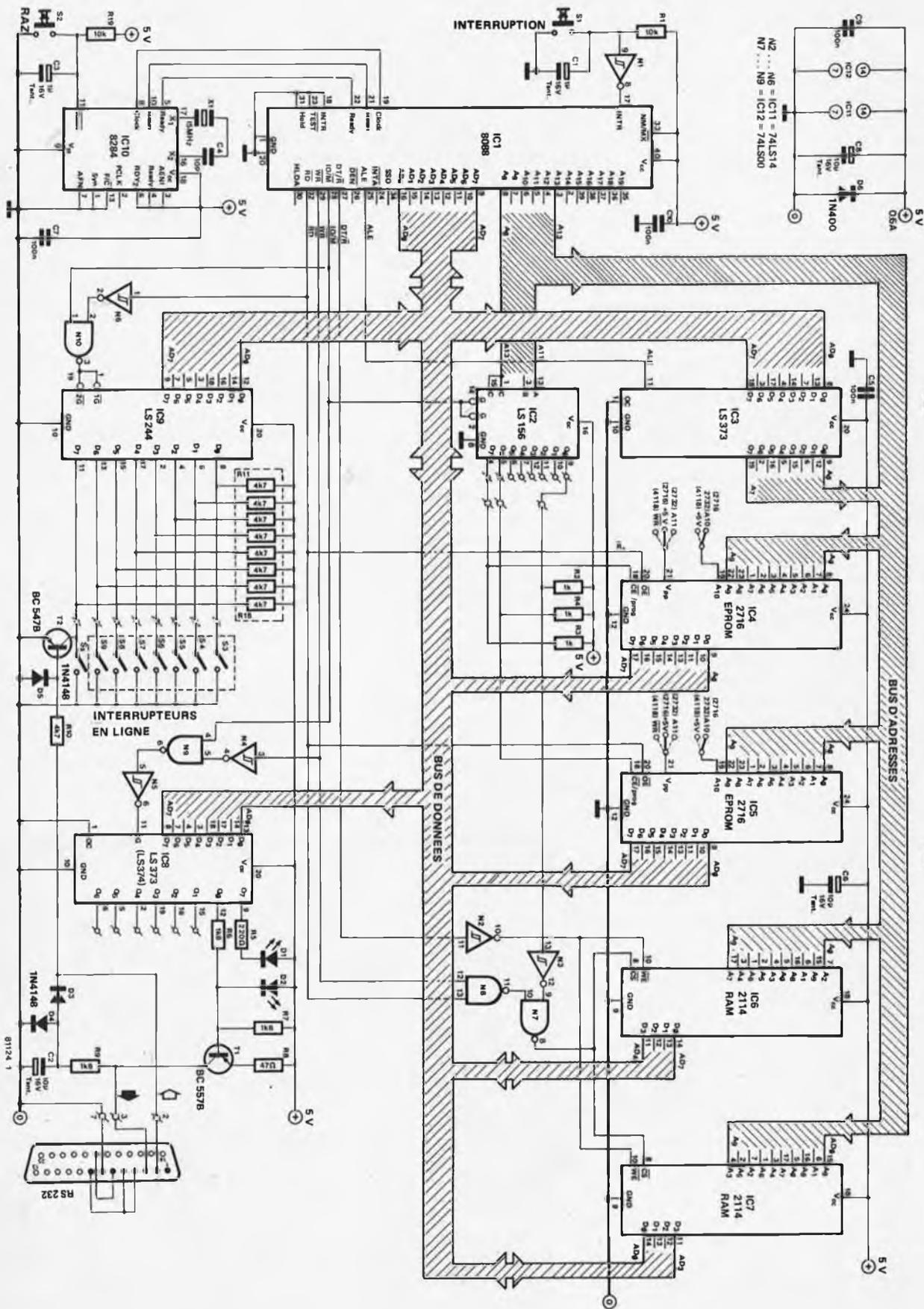


Figure 1. Le schéma de principe complet d'Intellect. La touche d'interruption S1 que l'on trouve sur le schéma, est inutile en fonction ordinateur pour jeu d'échecs.

Le "matériel"

L'ensemble électronique mérite un tout petit peu d'attention quand même. Il n'est pas question d'entrer dans les détails, mais après ces quelques paragraphes, vous serez en mesure de saisir les liens qui existent entre les différents circuits intégrés et de voir comment à eux tous ils forment un système à microprocesseur.

A tout seigneur tout honneur. Un mot au sujet du CPU (Central Processing Unit = Unité Centrale de Traitement). C'est un 8088, microprocesseur à 16 bits de Intel. Il est possible, à l'aide de la broche 33, de le mettre soit en mode mini, soit en mode maxi. Comme le disent les mots, on passe sur maxi lorsque l'on se trouve en présence d'un système étendu; le joueur d'échecs n'est qu'un tout petit système: nous serons donc en mode minimum. La différence entre ces deux modes réside dans le fait qu'en mini, c'est le microprocesseur qui génère ses propres signaux de commande (commande des bus), alors qu'en mode maxi, il est remplacé pour cette fonction par un circuit intégré supplémentaire prévu à cet effet. Dans le numéro d'avril où nous avons passé en revue les μP à 16 bits, vous pouvez trouver la configuration et la dénomination des différentes broches du 8088; vous pouvez constater qu'il est fait mention de ces deux possibilités. Les termes intérieurs se réfèrent à la configuration mini, ceux de l'extérieur concernent le mode maxi. En mode mini par exemple, nous trouvons différents signaux tels que WR (Write = écriture), IO/M et ALE; tandis qu'en mode maxi, il faut que ces mêmes signaux soient décodés ailleurs. Ceci a l'autre avantage de permettre la génération de beaucoup plus de signaux de commande. Le signal ALE est un signal très important auquel nous allons revenir.

La longueur des mots que traite le 8088 est de 16 bits. Le bus de données vers l'extérieur n'a lui que 8 lignes. Ce qui entraîne que chaque mot de 16 bits est coupé en deux mots de 8 bits. Ces deux mots sont ensuite envoyés l'un après l'autre par le bus.

Nous sommes donc en présence d'un multiplexage dans le temps. Ce qui se passe en réalité est encore plus complexe que cela. Déjà lors de l'arrivée du 8085 (l'évolution du 8080), un 8 bits, Intel avait multiplexé les signaux des bus de données et d'adresses. Ce même procédé a été utilisé pour le 8088, chez qui les 8 bits d'adresse de poids le plus faible sortent par le bus de données. Ce fait permet d'atteindre deux buts importants: proposer le signal au moment où il est vraiment nécessaire et avoir le plus petit nombre de broches possible. Il est logique d'avoir d'abord l'adresse d'une marchandise avant de la transporter. C'est également ce que fait le μP . Il attend d'abord l'adresse (qui est validée par le signal ALE), puis il

2

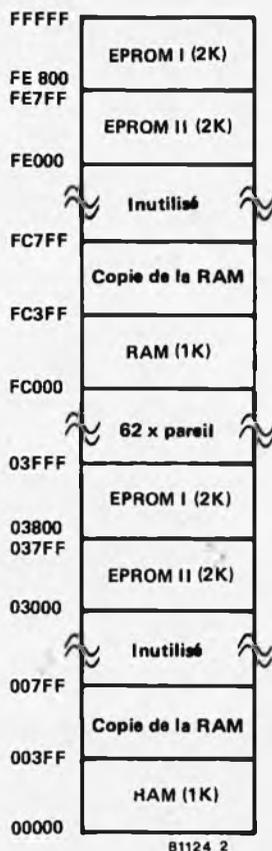


Figure 2. Le topogramme de la mémoire de l'ordinateur pour jeu d'échecs. Dans ce cas, la mémoire adressable de 1M-octets est subdivisée en 64 blocs identiques de 16K-octets.

effectue le transfert des données. Il est donc compréhensible que le bus de données soit tout d'abord utilisé pour convoier une adresse.

Le nombre de broches diminue ainsi de 8-1 (pour ALE), soit 7. Le 8085 se servait de ces broches "récupérées" pour des modes d'interruption, alors que le 8088 s'en sert pour augmenter la taille de mémoire adressable: jusqu'à 1 M octets (un million d'octets!!).

Si de plus on se sert des mémoires d'Intel, circuits intégrés spéciaux, le nombre de pistes du circuit imprimé sera lui aussi diminué de 7, ce qui permet un tracé plus simple et plus compact. Notre montage ne se sert pas de cette dernière possibilité: les bus de données et d'adresses sont bien séparés par un verrou octuple (IC 3), dont la fonction est d'assurer la présence permanente de l'information d'adresse. La photo 1 nous permet de voir tout ceci de plus près. La ligne supérieure montre le signal d'horloge dont la fréquence se situe à 5 MHz (I). C'est elle (l'horloge) qui donne la mesure et s'occupe du découpage temporel adéquat ("timing").

C'est à l'instant $\textcircled{1}$ que le processeur présente les adresses vers l'extérieur, la ligne 2 nous présente la ligne d'adresse

AD0. Les sept autres lignes d'adresses présentent des profils similaires, et ne sont donc pas représentées. Immédiatement ensuite, le signal ALE (ligne 3) passe à l'état haut, ce qui signifie: adresse valable. La sortie du verrou d'adresse IC3 est le bus d'adresse (ligne 4) qui prend maintenant l'état de AD. Même lorsque le signal ALE est repassé à l'état bas, le verrou d'adresse conserve cette information d'adresse.

Au signal \overline{RD} (Read = Lecture) du processeur, le signal Read (ligne 5) passe à l'état bas, ce par quoi le processeur signifie qu'il va lire des données. Si celles-ci se trouvent en EPROM, l'EPROM concernée a été déterminée par son adresse. Le signal Read est coordonné avec le signal \overline{OE} (Output Enable = Validation de sortie). Le signal Read débloque la sortie de l'EPROM et permet l'arrivée des données $\textcircled{2}$. Lors de l'arrivée du flanc positif du signal Read, le processeur rentre les données. Le cycle peut ensuite reprendre.

Si on veut lire le contenu d'une MEV (RAM), le signal Read est combiné au signal CS (Chip Select = Sélection du circuit intégré) de la MEV. La lecture de données contenues dans une MEV se fait exactement de la même façon, si ce n'est que la MEV ne possède pas d'entrée \overline{OE} à elle; le signal Read ou Write (Lecture ou Ecriture) est de ce fait combiné au signal CS.

Si le processeur désire écrire des données en mémoire, le fonctionnement de la présentation d'adresse est identique à celui constaté à la lecture. Juste après l'impulsion ALE, le processeur met les données sur la ligne AD $\textcircled{3}$. Peu de temps plus tard, le signal Write devient actif et signale que les données sont valables. Le signal Write en combinaison avec la bonne adresse met en communication la bonne MEV et la donnée est inscrite en mémoire MEV. La donnée présente sur le bus reste valable même au-delà du flanc positif de Write.

La différence entre une opération de lecture et une opération d'écriture est indiquée à la MEV par le signal DT/R (ligne 7). Lors de la procédure d'écriture, ce signal passe à l'état haut dès le début de l'envoi de l'adresse; alors qu'en procédure de lecture, il passe à l'état bas dès le début d'envoi de l'adresse.

Décodage d'adresses

Le système n'utilise que 16 000 du million d'adresses possibles. Comme le processeur peut être en cours de communication avec un autre circuit intégré à ce moment-là, il va falloir, à l'aide de son adresse, autoriser l'accès de l'un des circuits au bus d'adresses. C'est le décodeur d'adresses IC2 qui va nous permettre cela. Ce circuit décode trois lignes d'adresses (A11... A13) qu'il transforme en 8 lignes CS (Chip Select = sélection de circuit). En fonction de l'adresse proposée, une des huit lignes passe à l'état logique bas,

3

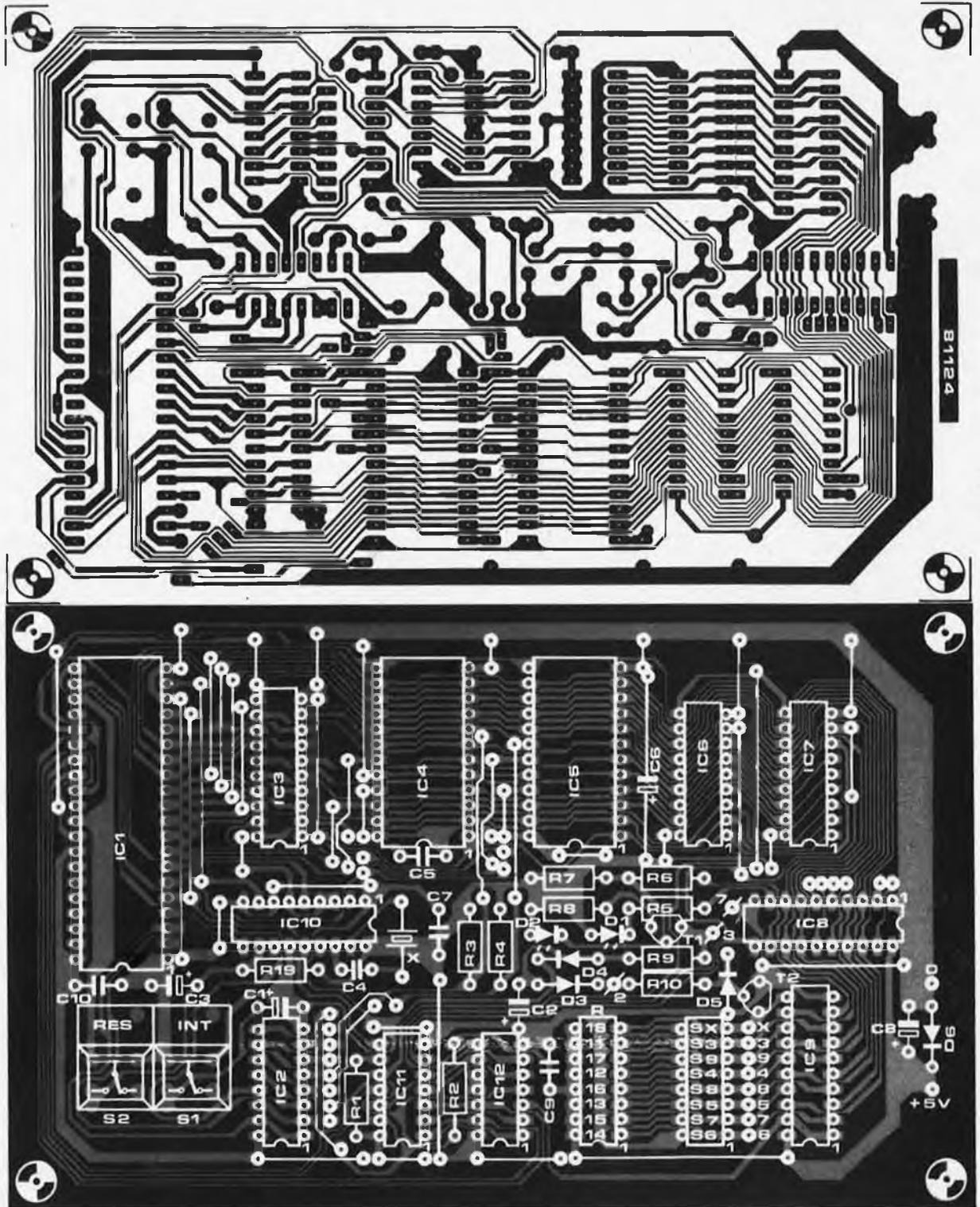


Figure 3. Circuit imprimé et implantation des composants. Il faut soigner tout particulièrement les straps: il y en a 43 en tout! Si on n'installe pas de touche d'interruption (S1), il faut mettre un strap supplémentaire et relier les points qui étaient destinés aux deux broches centrales de la touche d'interruption (digitast). Il faut faire de même pour la touche de RAZ (reset).

Liste des composants

Résistances:

R1, R19 = 10 k
 R2, R3, R4 = 1 k
 R5 = 220 Ω
 R6, R7, R9 = 1k8
 R8 = 47 Ω
 R10 = 4k7
 R11 ... R18 = 8 x 4k7 ou
 réseau de résistances DIP
 16 broches

Condensateurs:

C1, C3 = 1 μ/16 V tantale
 C2, C6, C8 = 10 μ/16 V tantale
 C4 = 10 p
 C5, C7, C9, C10 = 100 n

Semiconducteurs:

D1 = LED
 D2 = LED rouge
 D3 ... D5 = 1N4148
 D6 = 1N4002

T1 = BC 557B

T2 = BC 547B

IC1 = 8088

IC2 = 74LS156

IC3, IC8 = 74LS373

IC4, IC5 = 2716 EPROM 450 ns

IC6, IC7 = 2114 RAM 450 ns

IC9 = 74LS244

LC10 = 8284

IC11 = 74LS14

IC12 = 74LS00

Divers:

S1, S2 = digitast
 S3 ... S9 = interrupteur en
 ligne 7 x 2 ou 8 x 2 broches (-
 remplacer éventuellement par
 des straps)
 Quartz 15 MHz petit boîtier
 HC-18/U

ce qui permet au circuit auquel est reliée cette sortie d'accéder au bus de données. Si cette adresse concerne un circuit d'E/S (entrée/sortie), la ligne IO/M passe à l'état haut, ce qui met hors circuit le décodeur d'adresses. On a volontairement choisi un décodeur d'adresses de type à collecteur ouvert, de façon à pouvoir connecter plusieurs sorties sans qu'il y ait de problème. Chaque sortie reste active (basse) pendant 2K adresses, deux sorties combinées pendant 4K adresses, etc (K = Kilo soit 1024). . . Ceci permet l'utilisation éventuelle d'EPROM 2732 de 4K au cours d'une évolution future.

Bien que la MEV utilisée soit une 2114 de 1K seulement, il n'y a pas de risque à la connecter à l'une des sorties. Au cours de la lecture des 2K adresses, elle sera tout simplement contactée deux fois (voir également figure 2).

Les circuits E/S IC9 et IC8 n'ont pas de décodeur d'adresses. Chaque instruction de lecture E/S s'adresse à IC8 (WR et I/O combinés: écriture et E/S). Chaque instruction lecture E/S s'adresse à IC9.

Choix des adresses

En principe, le choix des adresses des différentes EPROM et MEV est laissé au bon vouloir du concepteur. En réalité, ce n'est pas le cas, car le processeur saute à l'adresse FFFF0 à l'initialisation et se lance à partir de là dans l'exécution de son programme. C'est pourquoi il est judicieux de disposer une EPROM à cette adresse. Il existe une limitation semblable pour la MEV, car le processeur ira chercher une adresse à partir de 00000 à la suite d'une interruption.

Il faut donc qu'il y ait à cette adresse une instruction de saut inscrite en MEV avant que n'ait lieu l'interruption, de façon à ce que le processeur sache quoi faire. En ce qui concerne notre ordinateur pour jeu d'échecs, nous constatons que les deux EPROM sont reliées aux sorties les plus hautes du décodeur d'adresses. Les interruptions ne sont pas utilisées: malgré cela, la MEV démarre à 00000.

Mais voici que se présente un problème. Nous avons dit que le processeur était en mesure d'adresser 1 M octet. Le décodeur d'adresses ne décode que 8 fois 2K, et pourtant la MEV se trouve tout en début et les EPROM se trouvent tout en fin d'adresses. L'explication n'est pas trop complexe. Prenons une loupe et regardons tout ceci de plus près. Tout d'abord nous allons tarir une source de mauvaise compréhension. Une ligne d'adresse permet d'atteindre deux cases que l'on peut distinguer l'une de l'autre. Deux lignes autorisent quatre cases etc... Avec onze lignes d'adresses, on peut atteindre et distinguer 2048 cases mémoire. Notre décodeur d'adresses peut donc en fait différencier 8 fois 2048 cases et non pas comme il a été dit 8 fois 2K. L'exemple suivant rendra les choses plus claires: si on dit que la mémoire adressable par un micropro-

Tableau 1

| Adresse hex | Adresse binaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 0 0 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 3 F F F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 4 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 8 0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F C 0 0 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F F F F 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Tableau 1. Seules, parmi les 20 lignes d'adresse, sont décodées les adresses A11 à A13. Ces trois lignes déterminent quelle sera la sortie active du décodeur d'adresse. Toutes les adresses plus hautes peuvent prendre une valeur arbitraire.

Tableau 2

| Vitesse de transmission (baud) | S ₆ S ₅ S ₄ | | |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| | S ₆ | S ₅ | S ₄ |
| 9600 | 0 | 0 | 0 |
| 4800 | 0 | 0 | 1 |
| 2400 | 0 | 1 | 0 |
| 1200 | 0 | 1 | 1 |
| 600 | 1 | 0 | 0 |
| 300 | 1 | 0 | 1 |
| 150 | 1 | 1 | 0 |
| 110 | 1 | 1 | 1 |

(1 = interrupteur ouvert)

Tableau 2. Les interrupteurs en ligne S3 à Sx permettent de choisir la vitesse de transfert des informations entre l'ordinateur et le terminal (en baud c'est-à-dire en bits/s).

cesseur est de 64 K, ce sont en fait 2¹⁶ = 65 536 cases. Le Mocket du 8088 est en fait 2²⁰ = 1 048 576 cases. Pour éviter d'avoir à travailler avec des nombres aussi "biscornus", ils ont été arrondis et remplacés par ceux que nous vous avons donnés en cours d'article.

Il n'y a que trois lignes d'adresses qui arrivent au décodeur d'adresses, à savoir: A11, A12 et A13. La condition de toutes les lignes d'adresses supérieures n'a de ce fait aucune importance. Le circuit décodeur est incapable de savoir si l'adresse donnée par le processeur est 00000 ou 04000 ou 08000, car, pour tous ces codes, A11 à A13 incluse sont à "0". Les six lignes d'adresses les plus hautes A14 . . . A19 peuvent donc prendre une valeur arbitraire. Après l'initialisation, le processeur démarre à FFFF0 et tout ce que le décodeur constate, c'est que les lignes A11 à A13 incluse sont à "1". La sortie la plus haute passe à ce moment à l'état bas et l'EPROM 1 est sélectionnée. Le tableau 1 nous présente le modèle binaire; il nous montre bien que les bits les plus forts n'ont aucune influence.

Interface

Pour permettre l'accès au monde extérieur, il a été construit une interface

4

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8 | RR | NN | BB | QQ | KK | BB | NN | RR |
| 7 | PP |
| 6 | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: |
| 5 | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: |
| 4 | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: |
| 3 | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: |
| 2 | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 1 | R | N | B | Q | K | B | N | R |
| | A | B | C | D | E | F | G | H |

Figure 4. Voici le damier tel qu'il apparaît sur l'écran. Les lettres simples (R,N,B,...) représentent les pièces blanches. Voici le décodage: Q = Queen donc Reine, K = King = Roi, B = Bishop = Fou, N = kNight = Cavalier, R = Rock = Tour. Le P de Pawn reste identique à celui de Pion.

RS-232 simple, basée sur les transistors T1 et T2. Le récepteur ne comprend qu'un transistor qui transforme les signaux entrants (entre -12 à -5 volts et +5 à +12 volts) en signaux compatibles TTL (entre 0 et 5 volts donc). La diode D5 est là pour protéger le transistor contre les tensions d'entrée négatives.

L'émetteur est constitué par une source de courant; de ce fait, un court-circuit n'a pas d'effets désastreux. Le seul but de la LED D2 est de faire naître une tension stable à la base du transistor. Elle ne sera pas allumée car il n'y passe que 2mA. La norme RS232 exige également la présence d'une tension négative; comme nous ne disposons que d'une alimentation positive, nous avons utilisé un petit truc. A l'entrée RS232 se trouve la tension négative provenant de l'écran cathodique, de l'imprimante ou du télétype. Cette tension négative est transmise au condensateur C2 au travers de la diode D3, ce qui charge le condensateur C2 en négatif. Ceci nous permet de rendre une partie de l'émetteur négative.

Le circuit intégré de sortie IC8 nous indique par le biais de la LED D1 si le fonctionnement de notre ordinateur est correct. Après avoir effectué une ré-initialisation (touche reset), nous devrions voir cette LED clignoter régu-

lièrement. Au cours du déroulement du programme, cette LED clignotera toujours, mais de manière plus irrégulière. Les six sorties restantes ne sont pas utilisées par le logiciel du jeu d'échecs.

Il n'est fait usage que de 4 des 8 entrées du circuit intégré IC9. L'une pour l'entrée RS232, les autres pour déterminer la vitesse de transmission (en bauds) désirée. Pour ce faire, on peut utiliser un interrupteur DIP. Attention!!! Il ne faut surtout pas que cet interrupteur mette par malheur l'entrée RS232 elle aussi à la masse, car il ne peut plus être question de bon fonctionnement à partir de cet instant.

En guise de conclusion

Quelques remarques relatives au circuit imprimé avant d'en finir avec cette partie matériel, importante. Pour éviter un double-face coûteux, nous avons tracé notre circuit sur une face. Ceci entraîne la présence inévitable de quelques straps. Il en faut 43 (comptez bien pour voir s'ils y sont tous, cela évitera la recherche fastidieuse d'un défaut qui ne serait dû qu'à un strap manquant!). Ensuite, au cours du développement, nous n'avons pas trop cru à une évolution future du système ou à une adaptation possible à d'autres fonctions ou jeux. Il faut donc savoir que ce montage n'est pas destiné à être la base d'un système élargi, car il ne possède ni tamponnage des bus, ni décodage complet des adresses. Il faut cependant signaler qu'il y a quelques possibilités de développement.

Lorsque l'on parle d'élargissement, il faut comprendre utilisation d'autres EPROM (ou MEM), telles que celles du type 4K, ou accroissement en MEV, au prix de la perte d'une EPROM, au moyen d'une 4118 (MEV 1K x 8). C'est aussi de cette façon qu'il faut considérer les touches d'interruption, les entrées et sorties supplémentaires ainsi que le libre choix des adresses: à supposer que soit un jour disponible un programme moniteur ou un logiciel de jeu d'échecs plus long, il devrait en principe être possible de les faire fonctionner sur cet ordinateur.

Il est possible d'indiquer le type de mémoire mis dans le socle de la 2716 à l'aide de cavaliers, que ce soient des 2716, 2732 ou 4118.

Les entrées CE (autorisation circuit) des EPROM et des MEV doivent être reliées au décodeur d'adresses par des straps: l'EPROM1 à la sortie 6 et la MEV à la sortie 0.

L'interrupteur en ligne DIP, qui peut d'ailleurs être remplacé par des cavaliers, vous permettra de sélectionner la vitesse de transmission (en bauds, c'est-à-dire le nombre de bits/s): pour savoir que faire, jetez un coup d'œil au tableau 2.

Les contacts principaux des deux digitasts sont doubles et servent de ce fait à assurer une bonne masse pour une partie du circuit. Si vous utilisez d'autres

touches que celles-ci, il vous faudra mettre deux straps supplémentaires!

Je joue, tu joues, il...

Les mouvements et autres ordres éventuels sont entrés dans l'ordinateur grâce au clavier d'un terminal. Intelekt vous répondra par l'intermédiaire de l'affichage qui est relié à ce terminal (que ce soit un écran de télévision ou une imprimante). Voici comment se déroule la conversation:

Premier mouvement: à la mise en marche de l'Intelekt, il faut appuyer sur la touche reset de l'Intelekt lui-même (c'est d'ailleurs la seule information qui soit envoyée par un autre moyen que le terminal). Voici quelle est la réponse qu'il devrait vous donner s'il est d'humeur à jouer aux échecs à ce moment:

TINY CHESS V1.0

LEVEL IS 1 CHANGE TO —

Nous pouvons lui répondre par un "1", suivi d'un Retour Chariot (nous allons y revenir). On voit apparaître sur l'écran un damier tel que le représente la figure 4. Les pièces blanches sont figurées par les lettres simples (R,N,B...); les deux points (: : :) représentent une case blanche vide. Puis simultanément, il demande votre premier mouvement: 01W:

En réponse à cette question, il faudra entrer l'un après l'autre les éléments suivants:

— la case sur laquelle se trouve la pièce que l'on veut déplacer;

— un espace;

— la case de destination de la pièce;

— Retour Chariot.

Intelekt vérifie la validité de votre coup (s'il n'est pas autorisé, il redemande de nouvelles informations), et "réfléchit" ensuite à son propre jeu. Le démarrage est souvent fulgurant, tant que l'on se trouve dans un début de partie à l'ouverture classique; par la suite, le temps de "réflexion" peut varier de 25 secondes (niveau le plus faible) à plusieurs heures (niveau le plus fort). Il affiche ensuite son coup et met le damier à jour de la nouvelle situation. Récapitulons. Voici ce que vous avez sur l'écran (en italiques, les coups d'Intelekt; en lettres normales, vos coups):

TINY CHESS V1.0.

LEVEL IS 1 CHANGE TO 1

(damier avec positions de début)

01W: e2 e5 (RC) - un coup illégal, ce qui entraîne:

01W: e2 e4 (RC)

01B: c7 c5

(Damier avec les nouvelles positions)

02W: - il s'agit d'entrer un nouveau coup.

Si vous faites une erreur au cours des entrées, il est facile de la corriger à l'aide de la touche "Backspace" (pas en arrière), à condition de ne pas encore avoir effectué un "Retour Chariot" (RC). Si tel n'est plus le cas, tant pis: ce qui est écrit est écrit. Venons-en aux "traficotages": il est fort possible d'entrer un mouvement illégal, ceci en

appuyant sur la touche "Line Feed" au lieu de "Retour Chariot".

On peut remplacer un coup par l'une des instructions qui suit:

Contrôle X: Permutation des joueurs. Au lieu de jouer avec les noirs, Intelekt va faire avancer les blancs; il va donc afficher sur l'écran "MY MOVE" (mon coup). Lorsqu'il l'a joué, on peut une nouvelle fois effectuer une permutation en enfonçant la touche Contrôle X.

Contrôle A: Autoplay. Intelekt joue tous les coups: les blancs et les noirs.

Contrôle N: Choix du niveau. A ce moment-là apparaîtra sur l'écran le texte "LEVEL IS 1 CHANGE TO —" (à supposer que vous ayez joué au niveau 1 jusqu'à présent); à vous d'entrer le chiffre qui vous convient (entre 1 et 8!!), puis appuyez sur (RC).

Tableau 3

| | | |
|-----|---------------|-------------|
| 1. | e2-e4 | c7-c5 |
| 2. | c2-c4 | e7-e5 |
| 3. | g2-g3 | d7-d6 |
| 4. | f1-g2 | a7-a6 |
| 5. | Nb1-c3 | Nb8-c6 |
| 6. | d2-d3 | Nc6-d4 |
| 7. | Ng1-e2 | Bc8-d7 |
| 8. | O - O | Bd7-g4 |
| 9. | b2-b3 | Nd4xe2† |
| 10. | Nc3xe2 | Qd8-f6 |
| 11. | Bc1-b2 | g7-g5 |
| 12. | Qd1-d2 | Bg4-e6 |
| 13. | f2-f4 | g5xf4 |
| 14. | Ne2xf4 | Be6-g4 |
| 15. | Nf4-d5 | Qf6-d8 |
| 16. | Qd2-f2 | Bg4-h5 |
| 17. | b3-b4 | c5xb4 |
| 18. | d3-d4 | b4-b3† |
| 19. | a2xb3 | Bf8-g7 |
| 20. | Ra1-d1 | f7-f5 |
| 21. | Qf2xf5 | Bh5-g6 |
| 22. | Qf5-f2 | Bg6-h5 |
| 23. | g3-g4 | Bh5-g6 |
| 24. | h2-h4 | Ng8-h6 |
| 25. | g4-g5 | Nh6-g8? |
| 26. | d4xe5 | Bg6-h5 |
| 27. | e5xd6 | Bg7xb2 |
| 28. | Qf2xb2 | Bh5xd1 |
| 29. | Qb2xb8 | Bd1xb3 |
| 30. | Qh8xg8†? | Ke8-d7 |
| 31. | Qg8xh7† | Kd7xd6 |
| 32. | Nd5-b6? | Qd8xb6† |
| 33. | Kg1-h1 | Bb3xc4 |
| 34. | Rf1-f6† | Bc4-e6 |
| 35. | Rf6xe6† | Kd6xe6 |
| 36. | Qh7-h6† | Ke6-f7 |
| 37. | Qh6xb6 | |
| | "I knew that" | |
| | | Ra8-h8 |
| 38. | Qb6-f6† | Kf7-g8 |
| 39. | g5-g6 | Rh8xh4† |
| 40. | Qf6xh4 | Kg8-g7 |
| 41. | Qh4-h7† | |
| | "GRRR" | |
| | | Kg7-f6 |
| 42. | g6-g7 | b7-b5 |
| 43. | g7-g8 (Q) | |
| | "I knew that" | |
| | | "I give up" |

Tableau 3. L'ordinateur joue avec les noirs au cours de la première partie.

Contrôle C: Changement des positions. Cela nous permet d'effacer le damier à l'aide du Contrôle E et/ou d'ajouter ou d'enlever une pièce de la case de son choix. Cela se commande de la façon suivante:

- entrer la dénomination de la case (b5, par exemple); Intellect donne le nom de la pièce qui s'y trouve.
- mettre une pièce blanche sur cette case à l'aide d'une lettre unique (K, Q, R, B, N ou P), ou une pièce noire à l'aide de lettres doubles (KK, QQ, etc.), ou laisser la case vide en y mettant un deux-points (:).
- entrer un espace fait passer à la case suivante. Par exemple, de a5 à b5, qui à son tour peut être modifié de la même façon. Si on désire laisser la case inchangée, il suffit de passer à la case suivante en appuyant sur la touche espace.

• retour chariot (carriage return): fait apparaître un _ qui signifie que l'on peut entrer une nouvelle case (disons h7), ou:

- un nouveau retour chariot. Intellect présente le damier modifié et demande le coup suivant. Il est important de signaler qu'il faut la présence de deux rois si l'on désire qu'Intellect joue...

Vous ne pouvez entrer ces instructions qu'à votre tour. Pour l'interrompre dans ses "pensées", il faut appuyer sur la touche *break* ou plusieurs fois sur la touche *espace*. Ce qui a pour effet de nous mettre dans les mêmes conditions que lorsque nous appuyons sur contrôle N: il est possible de modifier le niveau du jeu. Eventuellement, vous pouvez le remettre à 1, ce qui fera apparaître un coup dans la demi-minute qui suit; à partir de là, il est possible d'entrer n'importe quelle instruction.

Reset (initialisation): tout le programme est ré-initialisé et l'on se retrouve de ce fait dans les conditions de départ: demande de modification du niveau éventuellement.

Coups spéciaux

Jusqu'à présent, nous n'avons parlé que des coups simples. Tout joueur d'échecs qui se respecte connaît un certain nombre de coups dont nous n'avons pas encore fait mention: le roque, la prise en passant, la promotion à dame ou autre pièce, les situations d'échec, mat ou pat. Intellect les connaît tous.

Le Roque. Il suffit de donner le changement de position du roi (déplacement de deux cases à gauche ou à droite), et Intellect en déduit que vous voulez roquer. Avant d'effectuer le coup, il vérifie que c'est légal; si c'est le cas, il permute les deux pièces.

Capture en passant. Cela peut paraître étrange, mais il existe de nombreux joueurs d'échecs qui ignorent cette règle. Voici de quoi il s'agit: lorsqu'un pion passe de la deuxième rangée à la quatrième alors que la case qu'il saute est menacée par une pièce adverse, il peut quand même être capturé. Don-

Tableau 4

- | | |
|---------------|----------|
| 1. e2-e4 | e7-e5 |
| 2. c2-c4 | c7-c5 |
| 3. d2-d3 | g7-g6 |
| 4. h2-h3 | Bf8-g7 |
| 5. h3-h4 | Ng8-f6 |
| 6. g2-g3 | d7-d6 |
| 7. Qd1-e4† | Nb8-c6 |
| 8. Bc1-g5 | O - O |
| 9. h4-h5 | Qd8-b6 |
| 10. h5-h6 | Bg7xh6! |
| 11. Bg5xh6 | Qb6xb2 |
| 12. Bh6xf8 | Qb2xa1 |
| 13. Bf8xd6? | Qa1xb1† |
| 14. Qa4-d1 | Qb1xa2 |
| 15. Ng1-f3 | Nf6-g4 |
| 16. Nf3-d2 | f7-f5 |
| 17. Bd6xc5 | f5xe4 |
| 18. Qd1-b1 | Qa2-a5 |
| 19. Qb1-b5 | e4xd3 |
| 20. Qb5xa5 | Nc6xa5 |
| "I knew that" | |
| 21. Bf1xd3 | Bc8-e6 |
| 22. Bc5-b4 | Na5-c6 |
| 23. Bb4-c5 | Ra8-c8 |
| 24. Nd2-f3 | Nc6-a5 |
| 25. Bc5xa7 | Na5xc4 |
| 26. Nf3-g5 | Nc4-b2 |
| 27. Ke1-d2 | Be6-c4 |
| 28. Bd3xc4† | Nb2xc4† |
| 29. Kd2-d3 | h7-h5 |
| 30. Ng5-e6 | b7-b6 |
| 31. Rh1-f1 | e5-e4† |
| 32. Kd3-d4 | e4-e3 |
| 33. f2xe3 | Ng4xe3 |
| 34. Rf1-f3 | Rc8-e8 |
| 35. Ne6-c7 | Re8-e7 |
| 36. Nc7-b5 | Re7-d7† |
| 37. Kd4-e4 | Nc4-d2†! |
| 38. Ke4xe3 | Nd2xf3 |
| 39. Ke3xf3 | Rd7-b7 |
| 40. g3-g4 | Kg8-h7 |
| 41. g4xh5 | g6xh5 |
| 42. Kf3-f4 | Kh7-g6 |
| 43. Kf4-e5? | h5-h4 |
| 44. Ke5-f4! | Kg6-h5 |
| 45. Kf4-f3 | Kh5-g5 |
| 46. Kf3-g2 | Kg5-g4 |
| 47. Kg2-h2 | h4-h3 |
| 48. Kh2-h1 | Kg4-g3 |
| 49. Ba7xb6! | Rb7xb6 |
| 50. Nb5-c3 | Rb6-e6 |
| "I give up" | |

Il est interdit de faire une erreur comme le montre la suite de la partie redémarrée au coup 19.

- | | |
|---------------|-----------|
| 19. Qb1-b5 | Qa5-c3? |
| 20. d3xe4 | Qc3-c1† |
| 21. Ke1-e2 | Nc6-d4†?† |
| 22. Bc5xd4 | e5xd4 |
| 23. Qb5-e8†!! | Kg8-g7 |
| 24. Qe8-e7† | Kg7-g8 |
| 25. Qe7xh7† | Kg8-f8 |
| 26. Qh7-h8† | Kf8-f7 |
| 27. Qh8xd4 | Bc8-f5 |
| 28. e4xf5 | Ra8-e8† |
| 29. Ke2-d3 | Qc1-a3† |
| 30. Kd3-c2 | Qa3-a4† |
| 31. Nd2-b3 | Re8-c8 |
| 32. Rh1-h7† | Kf7-g8 |
| 33. Qd4-g7† | Mat. |

Tableau 4. Au cours de cette partie, l'ordinateur joue avec les pièces blanches. Nous vous montrons deux déroulements possibles après le 19^{ème} coup.

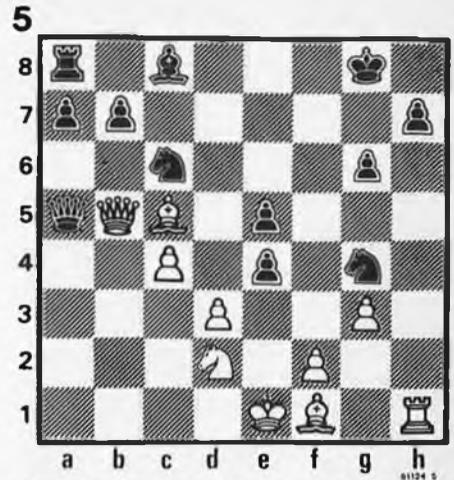


Figure 5. Voici le damier tel qu'il apparaissait après le 19^{ème} coup au cours de la deuxième partie. A partir de là, nous avons tenté de jouer une autre suite de partie.

nous un exemple: les noirs ont un pion en b4. Si les blancs veulent faire passer un pion de a2 à a4, les noirs peuvent immédiatement le prendre: b4 x a3! Pour entrer ce coup, il suffit tout simplement d'écrire "b4 a3". Intellect voit tout de suite de quoi il retourne.

Promotion d'un pion. Lorsqu'un pion atteint la rangée opposée à sa case de départ, il est "promu", et Intellect suppose que vous voulez en faire une dame. Il prépare sa défense dans ce sens (un petit point faible). Si vous voulez transformer ce pion en une pièce autre qu'une dame, il vous faudra utiliser la technique contrôle C.

Echec, mat et pat. Intellect détecte immédiatement ces situations. C'est pourquoi il avertit; si vous vous trouvez en échec, il n'acceptera qu'un coup qui modifie cette situation. Vous ne pouvez pas rester en échec.

Si on jouait

Les tableaux 3 à 5 vous proposent 3 parties complètes. La première parut relativement directe: droit au but. Intellect a les noirs. Puis, pour la deuxième partie, il joue avec les blancs. Il reprit les noirs pour la dernière. Au cours de celle-ci, les blancs tentèrent une manœuvre suicidaire pour essayer d'appâter l'adversaire, le fixer, et le battre à plate couture ensuite. Soyons honnêtes, ce piège rata complètement: il ne fut plus question de le battre!

Première partie

Les deux premiers coups sont classiques: ouverture à laquelle Intellect répondit aussitôt. Avec le troisième coup des blancs (g2-g3), nous quittions les chemins battus: qu'il "réfléchisse maintenant". Après quelques manœuvres d'arrière-garde et de harcèlement, les blancs jouèrent volontairement le coup 13. f2-f4 pour compliquer un peu la situation. Au coup suivant, les blancs ont la possibilité de prendre un pion

noir, soit par *f4xe5* soit par *f4xg5*. Cela permet à la tour blanche d'attaquer la dame noire, après quoi il peut se passer nombre de choses intéressantes... Il vaut mieux pour les noirs ne pas prendre le pion en faisant *e5xf4*; après *g5xf4*, le champ est ouvert à de nombreuses possibilités intéressantes.

La suite de la partie fut rondement menée par les blancs. Au 17^{ème} coup, ils se trouvèrent devant le choix: *Nd5-f4* ou tenter de percer la formation des pions noirs par son milieu? C'est cette dernière voie qu'ils choisirent, mais tout ne se passa pas comme prévu. Du moins pas encore. Le 20^{ème} coup peut paraître curieux à première vue. *20. Ra1-d1* est sans risque: les noirs ne peuvent pas prendre (*Bh5xd1?*), car l'issue serait *Qf2xf7 mat!* Les noirs essaient de desserrer l'étau qui se referme en jouant *f7-f5*. Ceci signifie la perte d'un pion, de plus les blancs peuvent continuer leur action de "nettoyage du centre par le vide". Comme on arrivait tout doucement en milieu de partie et que les noirs se sentaient un tout petit creux, ils croquèrent un pion (*29. . . Bd1xb3*), ce qui ouvrit des horizons si vastes pour les blancs qu'ils ne surent plus où donner de la tête! Il y avait bien moyen de s'offrir une tour en faisant *Nd5-c7†*, suivi de *Qh8xg8†*. Faire *Qh8xg8†* tout de suite n'est pas mal non plus. Ou *Qh8xh7?* Ou *Rf1-b1?* Ou *e4-e5?* Cela faisait déjà trois heures que le jeu durait, il fallait donc choisir arbitrairement une des possibilités...

32. Nd5-b6 est une erreur. L'idée de manœuvre était la suivante: *Qd8xb6* sera suivi de *Rf1-f6*. Si les noirs tentent de sauver leur tour, les blancs jouent *Rf1-d1*. Mais... après le coup *Qd8xb6*, les noirs annoncent "échec", et tout ce qui était prévu tombe à l'eau! Mais peu de temps après, Intelekt fit une faute, le jeu s'annonça, pour les blancs, sous de meilleures auspices. Manifestement crut-il que *Bc4-e6* serait un coup adéquat, mais tel n'était pas le cas.

La suite du jeu fut assez "brute", émaillée par quelques commentaires "déçus" d'Intelekt.

Deuxième partie

Bien que pour cette partie Intelekt utilise les blancs, celle-ci démarra par hasard de la même façon que la précédente. Le troisième coup (*g7-g6*), de la même manière que pour la partie 1, est destiné à mettre fin à une ouverture classique. Le dixième coup démarra un véritable combat de tranchées. Lorsque la fumée se fut dissipée, il apparut (au 14^{ème} coup) que les noirs se trouvaient en meilleure posture, ayant 2 pions de plus.

Intelekt décida en toute connaissance de cause que cela suffisait et qu'il serait raisonnable de forcer l'adversaire à faire l'échange des dames (coups 18 et 19). Comme il semblait tant insister, les noirs décidèrent de se ranger à son avis.

A partir de ce moment, les noirs purent

Table 5

| | | | | | |
|-----|---------------|----------|------|---------|---------|
| 1. | e2-e4 | c7-c5 | 52. | Ke7-d8? | Ra4-d4† |
| 2. | g2-g3 | e7-e5 | 53. | Kd8-c8 | Re1-e8† |
| 3. | Bf1-g2 | d7-d6 | 54. | Kc8-b7 | Bf3-g2? |
| 4. | b2-b3 | Nb8-c6 | 55. | Kb7-a7 | Rd4xd3 |
| 5. | Bc1-b2 | Nc6-d4 | 56. | c6-c7! | Kg6-f5 |
| 6. | Ng1-e2 | Bc8-g4 | 57. | Rb6-b8! | Rd3-a3† |
| 7. | Nb1-c3 | Nd4-f3†! | 58. | Ka7-b6 | Ra3-b3† |
| 8. | Bg2xf3 | Bg4xf3 | 59. | Kb6-a7 | Rb3-a3† |
| 9. | Rh1-f1 | Ng8-f6 | 60. | Ka7-b6 | Ra3-b3† |
| 10. | d2-d3 | h7-h5 | 61. | Kb6-c5 | Re8xb8 |
| 11. | h2-h4 | Qd8-a5 | 62. | c7xb8 | Rb3xb8 |
| 12. | Qd1-d2 | g7-g6 | 63. | Kc5-d4 | Bg2-c6? |
| 13. | O-O-O | Bf8-h6! | 64. | Kd4-c5 | Bc6-a4 |
| 14. | Ne2-f4 | e5xf4 | 65. | Kc5-d6 | Kf5-e4 |
| 15. | Nc3-e2 | f4xg3 | 66. | Kd6-e6 | Ba4-c6 |
| 16. | Ne2-f4 | Qa5xd2† | 67. | Ke6-f6 | Ke4-d3 |
| 17. | Rd1xd2 | | 68. | Kf6-g7 | Kd3-e2 |
| | "I knew that" | | 69. | Kg7-h6 | Bc6-f3 |
| | | g3-g2 | 70. | Bg5-f4 | Rb8-b6† |
| 18. | Rf1-g1 | Bh6xf4 | 71. | Kh6-g5 | Ke2-d3 |
| 19. | Bb2xf6 | O-O | 72. | Bf4-c7 | Rb6-b5† |
| 20. | Bf6-g5 | Bf4-h2! | 73. | Kg5-f4 | Kd3-e2 |
| 21. | Rg1xg2 | | 74. | Bc7-e5 | Bf3-d5 |
| | "Dummy!" | | 75. | Be5-c3 | Rb5-b1 |
| | | Bf3xg2 | 76. | Kf4-f5 | Rb1-g1 |
| 22. | f2-f4 | f7-f6 | 77. | Bc3-d4 | Rg1-c1 |
| 23. | Bg5-h6 | Bh2xf4 | 78. | Kf5-g6 | Ke2-d3 |
| 24. | Bh6xf4 | Bd2-h3 | 79. | Bd4-e5 | Rc1-f1 |
| 25. | Bf4xd6 | Rf8-c8 | | | |
| 26. | Rd2-f2 | f6-f5 | | | |
| 27. | e4xf5 | Bh3xf5 | | | |
| 28. | Rf2-g2 | Rc8-e8? | | | |
| 29. | Bd6-c5 | Re8-c8 | 148. | Kg6-g5 | |
| 30. | b3-b4 | Kg8-h7 | | | |
| 31. | Kc1-d2 | Bf5-e6 | | | |
| 32. | c2-c4 | a7-a5 | | | |
| 33. | a2-a3 | Be6-h3 | | | |
| 34. | Rg2-e2 | a5xb4 | | | |
| 35. | Re2-e7† | Kh7-h6 | | | |
| 36. | Bc5-e3† | g6-g5 | | | |
| 37. | Be3xg5† | Kh6-g6 | | | |
| 38. | a3xb4 | Bh3-g2 | | | |
| 39. | Kd2-c3 | Rc8-f8 | | | |
| 40. | Re7-e6† | Kg6-g7 | | | |
| 41. | c4-c5 | Rf8-f2 | | | |
| 42. | Re6-e5 | Bg2-c6 | | | |
| 43. | Kc3-d4 | Rf2-f1 | | | |
| 44. | b4-b5 | Bc6xb5 | | | |
| 45. | Re5-e7† | Kg7-g6? | | | |
| 46. | Re7xb7 | Bb5-c6 | | | |
| 47. | Rb7-b6 | Ra8-a4† | | | |
| 48. | Kd4-e5 | Rf1-e1† | | | |
| 49. | Ke5-d6 | Bc6-f3 | | | |
| 50. | c5-c6 | Re1-d1 | | | |
| 51. | Kd6-e7? | Rd1-e1† | | | |

ce qui donna la situation suivante:

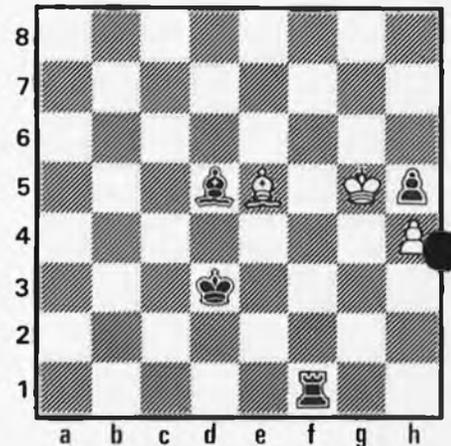


Tableau 5. Là encore l'ordinateur joue avec les pièces noires. Les blancs utilisent une tactique passive pour attirer Intelekt hors de sa tanière. Ce fut une erreur fatale.

peu à peu consolider leur avantage et en tirer peu à peu profit. Ils tentèrent, pour voir, de poser un petit piège en proposant le coup 31: *e5-e4†*; au coup *Kd3xe4* devrait suivre le *Nc4-d2†* ce qui permettrait de gagner une tour. Mais Intelekt, qui n'était pas né de la dernière pluie, ne se laissa pas prendre. Après quelques manœuvres (coups 33 à 39 inclus), on se trouva en face d'un damier sur lequel la plus grande partie des pièces étaient clouées dans un coin, ce qui finalement se transforma en fin de partie du type deux (pions) contre un. A la grande surprise des noirs, Intelekt donna l'impression de vouloir

chasser les tours à l'aide de son roi. En mesure de représailles et pour éviter toute mauvaise surprise, les noirs décidèrent la promotion de leur pion (coup 43). Le roi blanc tenta un vain retour.

Les deux parties précédentes vous ont peut-être donné l'impression qu'il n'est pas si difficile que cela de battre "le monstre". Il vaut mieux quand même ne pas faire preuve d'un excès de confiance. La figure 5 vous donne les positions au coup 19: Intelekt voulait visiblement faire l'échange des dames. A ce point du jeu, les noirs se sont demandés s'il n'y avait pas lieu de

jouer 19. . . Qa5-c3. Pour plusieurs raisons, dont la moindre n'était pas, qu'il "y avait anguille sous roche", ils choisirent le coup décrit plus haut (e4xd3). Ce qui n'empêcha pas la question, "que se passerait-il si...?", de rester suspendue comme une épée de Damoclès. Sachant qu'il était fort simple d'effectuer un repositionnement des pièces, nous avons également essayé l'autre variante. La suite à ce départ est donnée dans le tableau 4.

Le coup-clé est 23 Qb5-e8† ; il semble contenir une menace de mat très, très proche. Mais rien n'en sortit; 25 Rh1xh7 aurait sans doute été meilleur que 25 Qe7xh7†. Cela donnait un peu d'air aux noirs et allongea un peu le jeu, mais le résultat final était déjà déterminé. Pour être honnête, nous trouvons que la partie finale de son jeu manque un peu de force. Il parvient à ses fins, mais pas par le chemin le plus court. L'auteur nous répond qu'il n'a bien moyen d'améliorer ce point faible, mais que cela allongerait le programme de 50%... Laissons donc cela pour un peu plus tard...

Troisième partie

Voici un jeu intéressant. Intelekt a les noirs. Les blancs tentent sciemment d'attirer les noirs. Il apparaît bien vite qu'il est mortel de donner une chance à Intelekt: au niveau 3 déjà, il sait fort bien utiliser la moindre erreur de son adversaire.

La première surprise arrive au 7ème coup: Nd4-f3†! Un suicide? A première vue peut-être, mais la suite du jeu nous prouve qu'il n'en est rien. La situation est pratiquement sans espoir, lorsqu'au 13ème coup les blancs font une faute grossière, ce dont ne manque pas de profiter immédiatement Intelekt. C'est le début de la bataille, et les noirs scellent leur victoire au 20ème coup: Bf4-h2.

Il ne s'occupe même pas de ses tours, ayant en vue des choses beaucoup plus importantes. Traiter les blancs de "Dummy" après le jeu de leur seule possibilité (Rg1xg2) fut la goutte qui fit déborder le vase. Les blancs décidèrent de jouer "méchamment", mais cela n'y changea rien.

Il n'y eu bientôt plus de suspense. Les blancs tentèrent de poser un dernier collet au cours des 42ème et 43ème coups: jouer au 44ème coup: 44 Bg5-e3, ce qui permettrait de faire avancer le pion en h5. Cela rata. Après 50 coups, les blancs n'avaient plus assez de ressources morales pour se concentrer plus profondément. Faire 51 c6-c7 aurait sans doute été meilleur que Kd6-e7; 52 Ke7-d7 aurait peut-être ouvert plus de possibilités que Ke7-d8. De toutes façons, il semblait que le sort en fut jeté.

Les coups 57 . . . 60 semblaient permettre un résultat nul assuré, suite à une répétition de coups, mais les blancs étaient curieux de voir comment Intelekt se débrouillerait pour gagner. Ce fut un désappointement. Visiblement dépassé par les événements, il avança une tour pour opérer une diversion. Après avoir atteint le 73ème coup, les blancs, dépités, passèrent Intelekt sur "Autoplay" pour voir s'il était capable de s'infliger un mat (un auto-mat en quelque sorte!). Lorsque fut passé le 79ème coup, il sembla qu'il était temps de se coucher de façon à lui laisser une nuit de réflexion. Le matin suivant, on verrait bien quelles auraient été les conclusions de la "bête". Ce fut une autre déception: il était toujours encore en train de faire des ronds dans l'eau et n'était arrivé à aucune conclusion. Il ne restait qu'une chose à faire pour trancher ce nœud gordien: tirer le câble d'alimentation hors de la prise. Ce qui fut fait.

Si nous en tirions la morale: Intelekt joue de façon agréable, mais il n'arrive pas toujours droit au but au cours des fins de parties. C'est d'ailleurs une observation que l'on rencontre fréquemment lorsqu'il s'agit d'ordinateurs pour jeu d'échecs. Heureusement que cela ne nuit que très peu à son point fort: le milieu de partie. Le vrai combat au cours d'une partie se situe au milieu. C'est lui qui détermine l'issue finale de la bataille. Il faut atteindre une position dominante qui sera déterminante. Que nous reste-t-il à ajouter? Le perdant se rendra souvent à partir du moment où l'issue du combat est irrémédiable. Si vous persistez à tenter de terminer la partie contre un joueur humain, vous vous rendrez rapidement compte que le sort en est jeté, vous ne vous obstinez donc pas. Lorsque vous jouez contre Intelekt, il est fort possible que le jeu s'enlise en finale et c'est pour cette raison-là que vous coucherez votre roi.

En guise de conclusion

Le numéro du mois de février 1979 comportait deux articles sur les échecs: "ordinateur et échecs", et "comment j'ai battu le monstre". Nous avions, à ce moment, donné les principes de base qui régissent la construction d'un programme destiné à jouer aux échecs et parlé assez longuement des faiblesses de ces mêmes programmes. Les principes que suit Intelekt sont ceux de la force brute, de la puissance d'un microprocesseur de 16 bits. Il essaie de profiter des points faibles de son adversaire en utilisant une stratégie des grands moyens pour aller droit au but. Ce qui est étonnant, c'est que cela puisse marcher! Le joueur d'échecs moyen trouvera en Intelekt un adversaire redoutable. Nous devons même nous féliciter du fait que son "père" ne lui ait pas enseigné trop de ruses. Il serait vraiment insupportable de se faire balayer par une poignée de composants électroniques, alors qu'elle ne "réfléchit" que quelques secondes par coup!

Il faut cependant reconnaître qu'il reste des points à améliorer: la fin du jeu étriquée, la promotion des pions en pièces autres qu'une dame etc...

Améliorer ces points coûte de la mémoire, mais il y a sûrement moyen de modifier cela. Comme vous avez pu le constater, son "intelligence" est confinée dans une EPROM... alors qui sait?

Le destin d'Intelekt est d'être l'adversaire d'un joueur humain, c'est pour cette raison qu'il n'aime pas du tout résoudre des problèmes, tout seul dans son coin. Quoi d'autre? Cela fait un moment que nous cherchions un adversaire pour des parties d'échecs sans nombre, êtes-vous dans le même cas? Il est peut-être temps de faire la connaissance d'Intelekt.



Quelques échos de vos démêlés avec notre micro-ordinateur

Voici ce que nous pouvons répondre à vos questions, remarques et critiques: il n'y a rien de vraiment nouveau en fait. Les informations que nous donnons ici figurent pour la plupart dans l'un des deux livres consacrés au Junior Computer. Il se peut que l'une ou l'autre fois il faille aussi savoir lire entre les lignes.

Si après cela il manque encore des points sur les "i" de "Junior Computer" ...

1er problème: calcul décimal

Nous avons vu dans le livre 1 qu'il est possible de calculer aussi bien en binaire qu'en décimal. Pour calculer en décimal on fait usage de l'instruction SED (F8),

dans le registre P sauvegardé (00F1) et restaurée après le retour du moniteur (section de programme GOEXEC). Ceci implique toutefois une modification dans l'EPROM:

```
1C1A 4C 32 1C JMP START
```

et

```
1C31 78 SEI
1C32 08 CLD
```

D=0 START (temporairement) calcul binaire

On obtient de cette façon que la partie centrale START commence par l'instruction CLD. De même après SAVE il n'est question que de calcul binaire, et toutes les touches fonctionnent normalement. Voici un exemple simple de calcul décimal. Nous reprenons le programme d'addition de la page 68 du livre 1:

chronique du Junior Computer

Questions, remarques, suggestions, souhaits, plaintes et critiques (parfois amères ...) émanant tantôt de particuliers, tantôt d'enseignants, nous parviennent par téléphone, par telex, par lettre, et fournissent la matière du présent article. Nous avons retenu un certain nombre de points d'achoppement que nous allons traiter un à un. Il est probable qu'à leur tour, ces lignes soulèvent une nouvelle vague de questions ...

ce qui peut poser des problèmes lorsqu'à la fin du déroulement du programme figure une instruction BRK, ou lorsqu'en mode pas à pas on saute dans le moniteur (1C00) après exécution de l'instruction. Que se passe-t-il dans ce cas-là?

Quand lors d'un saut dans le moniteur l'indicateur D est à 1, il se passe des choses ... En effet, les touches F, +, AD, DA, PC et GO sont inopérantes. La fonction des touches de données A ... F est perdue. Par contre la touche A assure la fonction de la touche AD, la touche B assure la fonction de la touche DA, la touche C assure la fonction de la touche +, la touche D la fonction de la touche GO et la touche E la fonction de la touche PC. Autrement dit la fonction numérique des touches A ... F est perdue. Il n'est donc pas possible d'accéder directement à des adresses comportant les valeurs A ... F. On y arrive toutefois par un chemin détourné: il faut introduire l'adresse la plus proche qui ne comporte que des valeurs comprises entre 0 et 9, puis incrémenter cette adresse avec la fonction + assurée dans ce cas par la touche C ...

Voilà qui est simple! ... Comment cela se fait-il?

Au cours de la routine moniteur GETKEY, la valeur de la touche est déterminée par l'addition de zéro, une ou deux fois 07 à une valeur de base. Tout se passe bien tant que nous sommes en mode binaire.

N'y a-t'il donc rien à faire à cela? Si, bien sûr! Faire en sorte que la routine SAVE du moniteur comporte comme la routine RESET l'instruction CLD, dont le code opération est D8. Ce qui n'occasionne aucun inconvénient puisque la situation D = 1 est maintenue

```
0100 18 CLC
0101 A9 13 LDA # 13
0103 F8 SED D=1 calcul décimal
0104 69 08 ADC # 08
0106 D8 CLD D=0 calcul binaire
0107 00 BRK
1A7E 00 le vecteur nous ramène
1A7F 1C au moniteur
```

Après que l'on a introduit l'adresse de début du programme, il suffit d'appuyer sur la touche GO pour lancer le programme, lequel sera suivi par un saut dans le moniteur. Les touches fonctionnent alors normalement puisqu'après l'addition nous sommes repassés en mode binaire. On trouve le résultat de l'addition (21) à l'adresse 00F3.

Voici une autre possibilité:

```
0100 18 CLC
0101 A9 13 LDA # 13
0103 F8 SED D=1 calcul décimal
0104 69 08 ADC # 08
0106 00 BRK
1A7E 00 le vecteur IRQ conduit
vers 1A00
1A7F 1A
1A00 D8 CLD D=0 calcul binaire
1A01 4C 00 1C JMP SAVE saute dans le moniteur
```

A la fin du programme, l'instruction BRK nous conduit via le vecteur IRQ à l'adresse 1A00, là on repasse en mode binaire puis on saute dans le moniteur. La méthode que nous venons de décrire est la plus commode lorsque le programme est parcouru d'une seule traite, et la seule possible lorsque le programme est parcouru en mode pas à pas.

Mais ce n'est encore pas tout! Pour le mode pas à pas, il faut aussi une modification matérielle. Il est interdit de parcourir le moniteur pas à pas. Ceci en raison même des fonctions du moniteur qui doit gérer le clavier et l'affichage, et nécessite pour cela un nombre important d'instructions exécutés séquentiellement.

C'est ainsi qu'est justifiée la présence de la porte N5 sur le schéma de principe du Junior Computer. Tant que le signal K7 est au niveau logique haut (l'Eprom n'est pas adressée) une NMI est émise à chaque impulsion SYNC (délivrée au cours de la phase "code opération" d'une instruction); chaque NMI ainsi émise conduit à un saut dans le moniteur après traitement de l'instruction en cours (à condition que le vecteur NMI soit positionné sur 1C00). Si par contre K7 est au niveau logique bas (moniteur adressé), il n'y a pas d'émission de NMI.

Parmi les extensions à venir figure le moniteur de gestion de l'imprimante dont les adresses sont 1000...13FF et qui sera sélectionné par K4. Ce moniteur ne pourra pas non plus être parcouru en mode pas à pas. Ceci implique une modification du circuit autour de N5, comme l'indique en détail la figure 1b. Il y a à présent deux possibilités de déclencher l'émission de NMI via SYNC. Pour un signal on se sert de K4 ou K7, et pour l'autre K6. (Nous n'avons pas encore dit le dernier mot sur la figure 1b; la pratique suivra plus tard). Ce qui se passe à présent, c'est que du fait que K6 est connecté, il ne sera pas possible de parcourir en mode pas à pas un programme stocké en page 1A. Le programme d'addition décimale peut de ce fait être parcouru également en mode pas à pas.

2ème problème. une touche "--"

Comme vous le savez, il est possible de passer d'une adresse à la suivante en faisant usage de la touche "+". Et ceci tant que l'on veut. Ainsi on peut parcourir octet par octet un programme qui se trouve en mémoire. Bien souvent il serait souhaitable de pouvoir revenir sur pas, d'où l'intérêt d'une fonction "--", qui décrémenterait l'adresse affichée. Qu'à cela ne tienne: il suffit de positionner le vecteur NMI (1A7A-1A7B) sur l'adresse 1A00 à laquelle se trouve le programme suivant que l'on aura introduit au préalable:

| | | |
|---------------|-------------|--------------------------------|
| MIN 1A00 48 | PHA | sauve l'accu |
| 1A01 A5 FA | LDAZ-POINTL | charge l'octet d'adresse droit |
| 1A03 D0 02 | BNE ADL | branchement vers ADL si A ≠ 0 |
| 1A05 C6 FB | DECZ-POINTH | décrémte POINTH |
| ADL1A07 C6 FA | DECZ-POINTL | décrémte POINTL |
| 1A09 68 | PLA | restaure l'accu |
| 1A0A 40 | RTI | retour au moniteur |

Il suffit maintenant d'actionner la touche ST pour que l'adresse affichée soit décrémentée, et apparaisse l'adresse immédiatement inférieure avec son contenu. Il est donc possible de parcourir un programme dans tous les sens. Rien ne vous empêche de passer en mode DA pour modifier le contenu de l'un ou l'autre emplacement que vous aurez atteint, "à l'écrevisse". NB: cette procédure est également fort

1

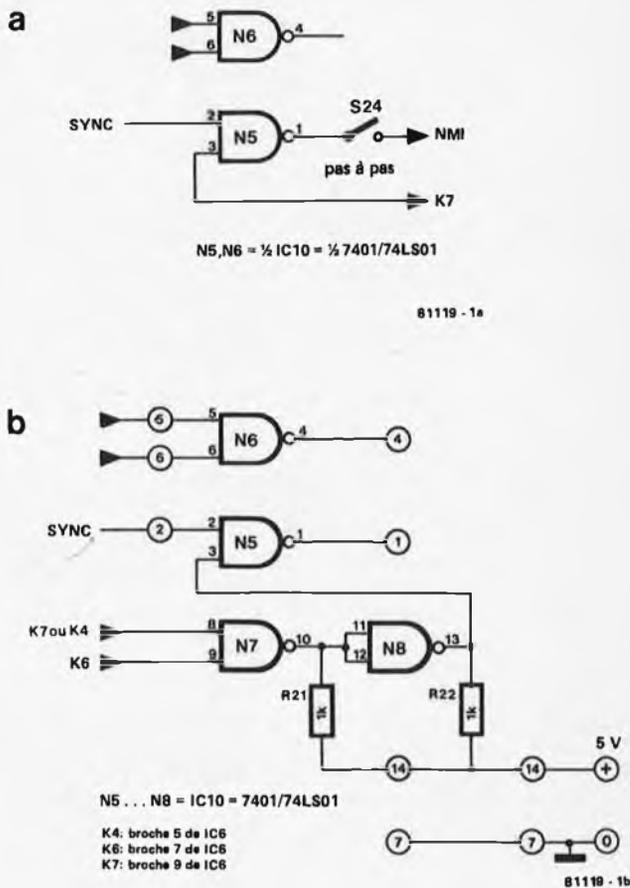


Figure 1. Le matériel nécessaire pour inhiber la procédure pas à pas lorsqu'on se trouve dans le moniteur (1a) ou dans une des deux zones d'extension sélectionnées respectivement par les signaux d'extension K4 ou K7 et K6 (1b).

2

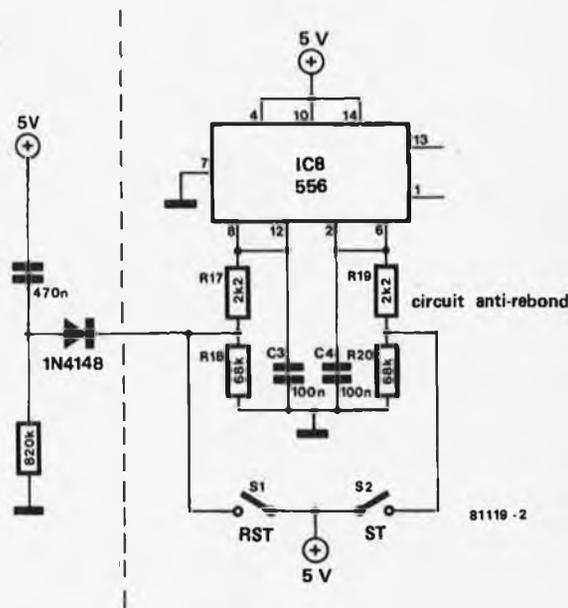


Figure 2. Du café fort pour commencer la journée: trois composants supplémentaires suffisent pour faire un RESET automatique lors de la mise sous tension du Junior Computer.

pratique pour examiner le contenu de la pile (adresses 01FF et moins).

3ème problème: lancement automatique

Lorsque le Junior Computer a été mis sous tension, il faut encore actionner la touche RST pour lancer le moniteur. Avec le circuit de la figure 2 (une contribution de H.P. Diehl) il est possible de se passer de la touche RST pour lancer le moniteur. Trois composants supplémentaires suffisent. Prudence toutefois, et gare aux courts-circuits!

4ème problème: mode adresse et mode donnée

Lorsque le moniteur est lancé via une pression sur la touche RST ou via le vecteur NMI après une instruction BRK ou en mode pas à pas, on se trouve automatiquement en mode adresse (AD). Aussi est-il inutile d'actionner la touche AD comme nous l'indiquons dans nos programmes du livre 1. La touche AD n'est indispensable que lorsque l'on quitte le mode DA pour revenir en mode AD. La différence entre ces deux modes est la suivante:

- en mode AD, une pression sur une touche de donnée conduit à la modification du contenu de quatre afficheurs au moins, c'est à dire les

quatre afficheurs d'adresse; et éventuellement aussi à celle des deux afficheurs de donnée;

- en mode DA, seul le contenu des deux afficheurs de donnée est modifié.

5ème problème. interrupteur d'affichage

L'interrupteur d'affichage (S25) permet de mettre l'affichage du Junior Compu-

ter hors service. Il ne nous est pas difficile d'imaginer que bien des fois vous vous êtes trouvé dans une situation embarrassante au beau milieu de la nuit: il est tard, la journée a été longue, et vous avez dans votre machine un programme dans que vous aimeriez reprendre le lendemain sans avoir à le réintroduire à la main. Ne débranchez pas l'ordinateur, mais contentez-vous de déconnecter l'affichage. De cette manière vos sessions "à rallonge" n'auront pas d'effet néfaste sur la longévité de vos afficheurs. Lorsque vous voudrez reprendre votre travail, il suffira de remettre l'affichage en service.

Notez que très bientôt tout cela sera de la vieille histoire puisque vous disposerez de l'interface cassette qui vous permettra de ranger vos programmes sur cassette.

Dans certains cas (rares), il peut arriver que lors de la remise au service de l'affichage, les choses tournent mal. Le condensateur C2 (figure 3a) doit être rechargé à ce moment, et il se peut que sur la ligne d'alimentation +5 V se produise une perturbation dont la conséquence est catastrophique: le contenu de la mémoire vive que l'on a soigneusement conservé est partiellement ou totalement altéré par cette impulsion parasite. Cet incident pour le moins désagréable, risque alors de

3

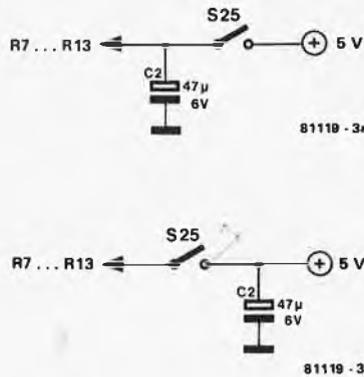


Figure 3. Pour éviter que le fait de remettre en circuit l'affichage du Junior Computer n'altère le contenu de la mémoire vive, il faut modifier le branchement de C2.

4

| H \ L | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Figure 4. Voici un tableau qui fera plaisir aux poètes hexadécimaux qui disposeront ainsi de la liste complète des 128 configurations qu'il est possible d'obtenir avec 7 segments.

mettre votre mémoire et votre patience à rude épreuve. Le remède: relier la borne positive de C2 à l'autre extrémité de S25 et le problème sera résolu.

6ème problème: re-lire le Junior Computer

Le mois dernier vous avez pu trouver dans nos colonnes un article traitant d'un journal lumineux sur le Junior Computer. Voici un complément sous la forme du tableau de la figure 4. Il s'agit d'une contribution de H.D. Mulder. Ce tableau donne les 128 (2⁷) possibilités de configurations 7 segments. Les configurations qui se trouvent sur une même ligne horizontale relèvent d'octets dont le quartet gauche est identique; et les configurations qui se trouvent sur une même ligne verticale relèvent d'octets dont le quartet droit est identique. Ceci résulte du fait que pour qu'un segment s'allume, il faut que le bit correspondant soit à zéro.

7ème problème: introduction de données

En mode donnée - obtenu par une pression sur la touche DA - on peut introduire une donnée à l'adresse affichée momentanément. Mais pas toujours! Voyons l'exemple suivant:

| | |
|------------|-----------|
| touches | affichage |
| RST (AD) | XXXX XX |
| 1 E 7 C | 1F7C 88 |
| DA | 1F7C 88 |
| A B | 1F7C 88 |

Le contenu de l'adresse 1F7C reste 88 malgré la tentative de modification. Ceci est dû au fait que cette adresse fait partie de l'Eprom, qui bien sûr ne contient que des données qu'il est impossible d'altérer. Autre exemple:

| | |
|------------|---------|
| RST (AD) | XXX XX |
| 0 7 B E | 07BE YY |
| DA | 07BE YY |
| 2 F | 07BE YY |

(YY ≠ 2F)

Là encore, rien ne se produit; mais cette fois parce que dans la version standard du Junior Computer cette adresse ne correspond à rien, il est donc impossible d'y écrire quelque chose. Il n'est pas possible non plus d'écrire à l'adresse 1AD5 (RDFLAG dans le PIA)

8ème problème: lecture de données

Le moniteur assure l'affichage des données sur les deux afficheurs de droite. Il arrive que dans certains cas la lecture de ces données soit impossible en raison de l'instabilité de l'affichage, ou plus précisément, en raison du défilement trop rapide des données. Ce phénomène insolite se produit lorsqu'on

adresse les cellules RDTDIS (1AD4) et RDTEN (1ADC). Pendant le déroulement du moniteur, le contenu de l'adresse affichée est lu périodiquement. Et lorsque l'on sait que le contenu du registre de données du temporisateur se modifie constamment, on ne s'étonne plus de l'instabilité de l'affichage à ces adresses.

9ème problème: adresses du PIA

Tout le chapitre 6 du second livre est consacré au PIA. Il est nécessaire d'y revenir ici pour donner quelques précisions. Une opération de lecture du compteur de temps avec IRQ non autorisée se fait à l'adresse 1AD4, dans la cellule RDTDIS (Read Timer Disabled). Et la même opération de lecture avec IRQ autorisée se fait à l'adresse 1ADC, dans la cellule RDTEN (Read Timer Enabled). Une opération de lecture des cellules CNTA...CNTD et CNTE...CNTH n'a aucun effet sur les modes interruption et interrogation. C'est avec une opération d'écriture dans l'une de ces cellules que l'on peut choisir l'un ou l'autre mode.

Il est possible d'accéder aux 19 cellules du PIA par plusieurs adresses différentes. Le tableau 1 de la page 71 du livre 2 montre comment et pourquoi ceci est possible. Sous A0...A6 il y a des croix (x) à la première ligne de ce tableau. C'est à dire que pour l'adressage de la RAM du PIA, l'état de ces lignes est indifférent; ce qui est exact, puisque cet espace s'étend de 1A00 à 1A7F. Les croix qui apparaissent par ailleurs dans ce tableau sont correctes aussi, mais elles impliquent que pour une même cellule il y a plusieurs adresses possibles. Ainsi la ligne d'adresse A8 peut être indifféremment haute ou basse: tout le PIA pourra donc être adressé sous 1A00...1AFF ou sous 1B00...1BFF. Un autre exemple: pour l'accès au port A (PAD), les lignes A3, A4, A5 et A6 n'ont pas d'importance. On trouvera donc PAD aux adresses 1A80, 1A88, 1A90, 1A98, 1AA0, 1AA8, etc.; plus toutes les adresses auxquelles on peut y accéder en page 1B. On arrive ainsi à 32 adresses possibles pour un seul et même emplacement de 8 bits! Pour les autres emplacements du tableau, il en va de même, selon le nombre de croix qui figurent sur la ligne correspondante.

Tout ceci n'est pas d'une importance capitale, mais il est tout de même bon de le savoir. Retenons que la situation est comparable avec celle d'un immeuble qui aurait plusieurs adresses postales, ou plusieurs numéros dans une même rue, mais dont la boîte à lettres se trouverait à la première adresse ou au premier numéro.

10ème problème: adressage octuplé

Peut-être avez-vous déjà remarqué que dans la version standard du Junior Computer, chaque emplacement est accessible à huit adresses différentes.

5

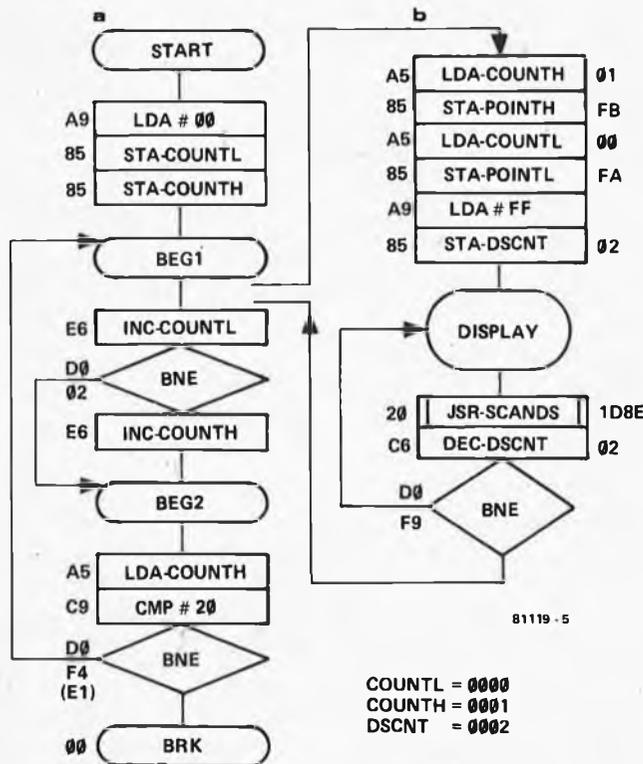


Figure 5. L'ordinogramme du programme compteur du livre 1 modifié de telle sorte qu'on puisse suivre le comptage sur l'affichage.

Ceci est dû au fait que sur 64 K de mémoire adressable, il n'y en a que huit de décodés. Les lignes d'adresses A13, A14 et A15 ne sont pas utilisées, n'étant reliées à rien! Il en résulte que toutes les pages 0X, où X = 0...F sont confondues avec les pages 2X, 4X, 6X, 8X, AX, CX et EX (autant de numéros de pages qui commencent par un chiffre pair). Toutes les pages 1X, où X = 0...F, sont confondues avec les pages 3X, 5X, 7X, 9X, BX, DX et FX (autant de numéros de pages qui commencent par un chiffre impair). On a vu au cours du 9ème paragraphe que le port A (PAD) est accessible à 32 adresses "différentes". A la lumière de ce que nous venons de voir, nous pouvons affirmer que ce même registre PAD possède donc 8 x 32, soit 256 adresses!!!

Dans l'article "Extension mémoire pour le Junior Computer" publié en Décembre 1980, nous avons expliqué ce qu'il faut faire pour supprimer cet adressage octuple, afin de rendre possible la connexion d'une carte RAM/EPROM.

L'adressage multiple concerne aussi bien des programmes résidents (moniteur, etc) que des programmes d'applications:

- 4C DF 02 (JMP 02DF) est identique à 4C DF E2 (JMP-E2DF).
- 8D 3C 03 (STA 033C) est identique à 8D 3C 93 (STA 933C).
- AD 0 0 F 3 (contenu de l'accu): on trouvera la même chose à l'adresse 20 F3: AD 2 0 F 3.

11ème problème: édition revue et corrigée

Le livre 1 est disponible depuis la fin 1980. On y trouve un programme de compteur logiciel en page 85. A ce stade, le lecteur n'est pas sensé connaître la routine SCANDS, ce qui est chose faite quelques pages plus loin. Voici, pour les Juniors de la première heure, de quoi modifier le programme de telle sorte qu'ils puissent voir le comptage sur l'affichage (tableau 1).

Notez que la présentation des programmes ne se fait plus sous forme d'une séquence de frappe, mais sous une forme plus compacte: une première colonne pour les noms de labels, puis une colonne avec les codes opération, les adresses et les données, puis une colonne de mnémoniques, et enfin une dernière colonne avec d'éventuels commentaires.

Une dernière remarque; il n'est pas nécessaire, ou plutôt indispensable, de rajouter la lettre Z au mnémonique d'une instruction d'adressage en page zéro: ceci pour justifier le fait que parfois nous l'omettons.

12ème problème: le J.C. en chantier...

... ou le chantier du Junior Computer.

6

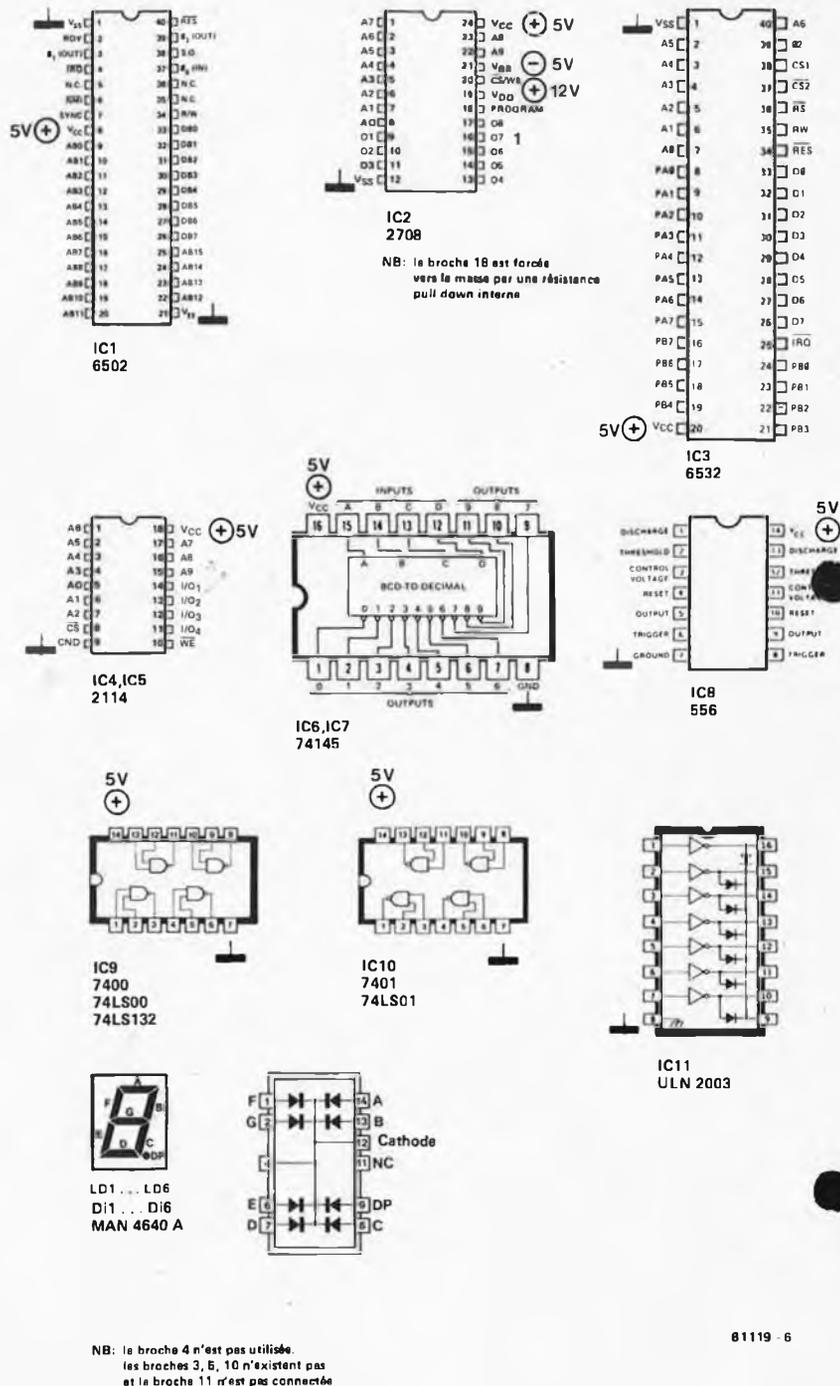


Figure 6. Le brochage de tous les circuits utilisés dans le Junior Computer, afficheurs compris.

Nous savons qu'à l'heure actuelle plusieurs Kilo-Junior-Computer ont été construits et pourtant nous n'avons eu affaire qu'à un très faible pourcentage de montages défectueux; ce qui ne nous a pas surpris le moins du monde. Nous ne sommes pas encore tout à fait remis par contre de certains "monstres" que nous avons eu à soigner! Jugez-en vous même d'après ce que vous voyez sur les photos en figures 7 et 8... Sans commentaire! Qui s'étonnera que le régulateur +5 V chauffe, il est si bien calfeutré sous son radiateur? D'ailleurs l'énergumène qui est à l'origine de ce bricolage fait preuve d'une certaine logique: la

chaleur monte, se dit-il, à en croire les lois de la thermodynamique, elle risque de soulever le radiateur! Conséquence, je l'assujettis *solidement avec deux clous*. Et de là à dire que c'est notre faute, il n'y a pas loin: n'est-il pas vrai que nous avons pas prévu cette éventualité dans notre chapitre consacré au montage du Junior Computer... Revenons à des choses plus sérieuses à présent: Un point de test du bon fonctionnement de l'horloge (avec l'oscilloscope) est constitué par l'anode de D1 et la broche 37 d'IC1. Si vous touchez ce point avec la main, même fugitivement, vous perturbez le fonc-

7



Figure 7. Vue aérienne d'un circuit d'alimentation construit par un de nos lecteurs.

8

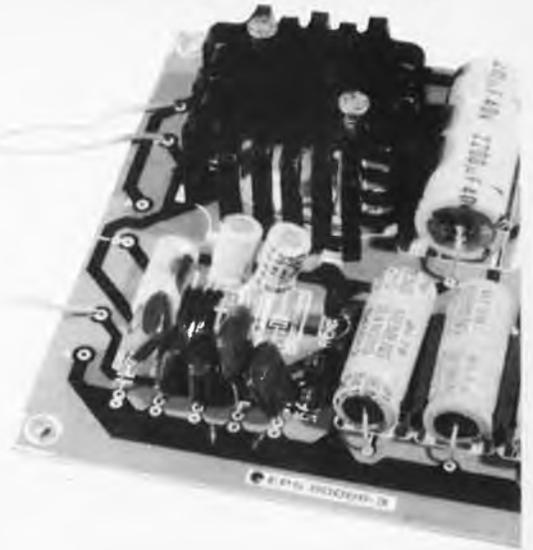


Figure 8. De ce côté-ci les choses ne s'arrangent guère . . .

| | | | | |
|---------|------|----|-------|-------------|
| START | 0210 | A9 | 00 | LDA # 00 |
| | 0212 | 85 | 00 | STAZ-COUNTL |
| | 0214 | 85 | 01 | STAZ-COUNTH |
| BEG1 | 0216 | A5 | 01 | LDAZ-COUNTH |
| | 0218 | 85 | FB | STAZ-POINTH |
| | 021A | A5 | 00 | LDAZ-COUNTL |
| | 021C | 85 | FA | STAZ-POINTL |
| | 021E | A9 | FF | LDA # FF |
| | 0220 | 85 | 02 | STAZ-DSCNT |
| DISPLAY | 0222 | 20 | 8E 1D | JSR-SCANDS |
| | 0225 | C6 | 02 | DECZ-DSCNT |
| | 0227 | D0 | F9 | BNE DISPLAY |
| | 0229 | E6 | 00 | INCZ-COUNTL |
| | 022B | D0 | 02 | BNE BEG2 |
| | 022D | E6 | 01 | INCZ-COUNTH |
| BEG2 | 022F | A5 | 01 | LDAZ-COUNTH |
| | 0231 | C9 | 20 | CMP # 20 |
| | 0233 | D0 | E1 | BNE BEG1 |
| | 0235 | 00 | | BRK |
| | 1A7E | 00 | | vecteur IRQ |
| | 1A7F | 1C | | |

Tableau 1. Voici le programme sous sa forme améliorée. Le compteur logiciel de la page 85 du livre 1 devient visuel. Il y a encore moyen de faire mieux: remplacer à l'adresse 0222 l'instruction JSR-SCANDS (20 8E 1D) par l'instruction JSR-SCAND (20 88 1D) et vous verrez apparaître le contenu des adresses 0000 . . . 1FFF. A présent, ce petit compteur peut devenir très utile puisqu'il permet de parcourir une zone mémoire "automatiquement".

tionnement du Junior Computer (capacité parasite). Il ne vous reste qu'à débrancher l'appareil pour le rebrancher ensuite.

Un signal d'horloge convenable produit les signaux $\Phi 1$ et $\Phi 2$ qui ne doivent se chevaucher en aucun cas; c'est à dire qu'ils ne doivent jamais être en même temps au niveau logique 1 ou 0. Dans certains cas, il semblerait qu'il y ait des problèmes d'adéquation entre le quartz 1 MHz et le 6502 utilisé, ce qui peut avoir pour conséquence que les signaux $\Phi 1$ et $\Phi 2$ se chevauchent. Pour remédier à ce problème, on prend une valeur de 6p8 pour C1.

Puisque nous parlons de modifications au niveau des composants, voici quelques conseils à ce sujet: pour dessouder des composants il est préférable de ne pas utiliser ni pompe ni tresse à dessouder. Il est en effet presque inévitable de détruire irrémédiablement les pistes de cuivre lorsqu'on les manipule avec le fer, la pompe, la tresse . . . Nous recommandons la méthode suivante: les composants à dessouder ne sont pas chers, on peut donc envisager de les sacrifier (les composants coûteux sont montés sur des supports!). On coupe les pattes à dessouder au ras du corps du composant, de manière à


pouvoir saisir ensuite la patte coupée subsistante avec une pince (fine!); il suffit alors d'appliquer le fer chaud contre le point de soudure (ou mieux encore, contre la patte elle-même côté composants) pour pouvoir sortir le petit bout de fil. Nous pouvons garantir que cette méthode est sans risque pour les pistes cuivrées même les plus fines. Méfiez-vous des rondelles et écrous métalliques pour S24 et S25, de même que de toute quincaillerie métallique en général. Les courts-circuits peuvent avoir des conséquences fâcheuses. On préférera par conséquent la quincaillerie en plastique.

Lorsque la carte d'interface aura été publiée (le mois prochain) il faudra ramener la valeur de la résistance R5 de 4K7 à 470 ohms. Vous serez récompensés par un flanc magnifique sur le signal RAM-R/W. Il est d'ailleurs conseillé de faire la même chose pour les résistances R14, R15 et R16, de sorte que les signaux de sélection de circuit de l'EPROM, du PIA et de la RAM soient plus francs aussi.

13ème problème: les extensions

Dans notre numéro de décembre 1980 (page 76) nous avons montré comment relier la carte RAM/EPROM directement au Junior Computer. Nous avions bien dit à l'époque qu'il s'agissait d'une solution provisoire; certaines difficultés apparaissent en effet du fait que les bus d'adresses et de données ne sont pas tamponnés sur le circuit de la version standard du Junior Computer. Les choses s'arrangent on ne peut mieux avec la carte d'extension sur laquelle le connecteur est suivi immédiatement par les tampons des lignes d'adresse et de données. Cette même carte d'interface possède à son tour un nouveau connecteur d'extension auquel on pourra relier le "nouveau bus pour systèmes à μP " publié en février 1980 (page 41). Celui-ci pourra recevoir cinq cartes RAM/

9

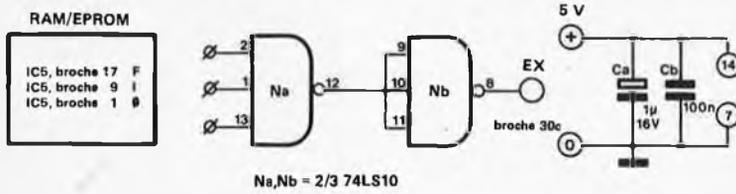

Na, Nb = 2/3 74LS10


81119-9

Figure 9. Nouveau montage nécessaire lorsque l'on veut connecter une carte RAM/EPROM au Junior Computer standard. La liaison avec le point F ne sera pas effectuée, si les vecteurs NMI, RES et IRQ doivent être localisés dans l'EPROM de la carte RAM/EPROM.

EPROM. Sachez que le logiciel pour l'interface cassette et l'imprimante occupe une partie de l'espace mémoire RAM/EPROM disponible sur la carte, le reste étant disponible pour le programmeur. Nous reviendrons sur cette carte d'interface le mois prochain.

Un lecteur, Monsieur De Mülder, nous a communiqué une solution élégante pour résoudre la problème de la connexion d'une RAM/EPROM. Il utilise pour cela deux ou trois signaux de sortie du décodeur d'adresses principal IC5 de la carte RAM/EPROM. Le circuit de la figure 9 produit un signal EX de niveau logique bas lorsque soit la sortie 1 est basse (4K: 1000 ... 1FFF) soit la sortie 0 est basse (4K: 0000 ... 0FFF). Sur le circuit de la carte standard, le point D doit être relié au point EX. La figure 10 donne le dessin d'un petit circuit imprimé qu'a réalisé ce lecteur. On pourra le placer à côté ou juste au-dessus d'IC5 sur la carte RAM/EPROM. Si les vecteurs NMI, RES et IRQ doivent être localisés dans l'EPROM de la carte RAM/EPROM, il ne faut pas faire la liaison avec le point F.

10

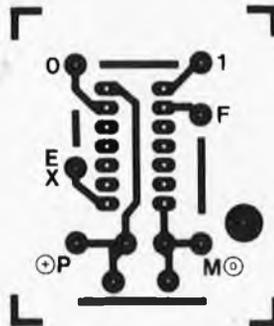

81119-10

Figure 10. Dessin du circuit imprimé (côté cuivre) pour le montage représenté figure 9.

| | | |
|------------|---------|----------|
| AD 0 1 0 0 | GO 0101 | A9 |
| | | 0103 69 |
| AD 0 0 F 1 | 00F1 | 24 (C=0) |
| DA 2 5 | 00F1 | 25 (C=1) |
| PC | 0103 | 69 |
| GO | 0105 | 00 |
| GO | 0107 | XX |
| AD 0 0 F 3 | 00F3 | IC |

Juste avant l'exécution de l'instruction ADC, l'indicateur de retenue (C) est mis à 1 (l'indicateur de retenue est le bit le plus à droite du registre P que l'on trouve à l'adresse 00F1). De sorte qu'avec cette opération d'écriture, le résultat final de l'addition est plus élevé d'une unité que ce qu'il était auparavant: IC au lieu de 1B.

15ème problème: BRK-cas particulier

Lorsqu'un programme est interrompu par l'instruction BRK, l'affichage donne après exécution de l'interruption logicielle, une adresse qui se situe le plus souvent deux emplacements plus loin que l'instruction BRK elle-même. A condition bien sûr que le vecteur IRQ pointe vers le moniteur. Cette particularité fait l'objet de l'ultime et sybillin paragraphe de la dernière page du

second livre. On peut tirer profit de ce petit détail. Reprenons le programme de la page 62 du livre 1:

```

0200 18          CLC
0201 A9 03      LDA #03
0203 69 07      ADC #07
0205 8D 0A 02   STA-020A
0208 00          BRK
1A7E 00          vecteur IRQ
1A7F 1C
    
```

Le résultat de l'addition est placé à l'adresse qui apparaît après la fin du déroulement du programme: deux emplacements derrière 0208 se trouve 020A. Vous me suivez? ...

14ème problème: pas à pas

Grâce à la procédure pas à pas, c'est à dire l'exécution des instructions une à une, avec retour au moniteur après exécution de chaque instruction, il est possible de vérifier le contenu de n'importe quel emplacement dès qu'une instruction quelconque a été exécutée. Il est également permis de modifier le programme en cours d'exécution, par une ou plusieurs opérations d'écriture. En voici un exemple avec le programme d'addition de la page 68 du livre 1:

```

0100 18          CLC
0101 A9 13      LDA #13
0103 69 08      ADC #08
0105 00          BRK
1A7A 00          vecteur NMI
1A7B 1C
1A7E 00          vecteur IRQ
1A7F 1C
(STEP : ON)
    
```

Bibliographie

1. Junior Computer; Elektor, avril 1980, n° 22, pages 62 à 70
2. le moniteur du Junior Computer; Elektor, mai 1980, n° 23, page 31
3. un autocollant pour le Junior Computer; Elektor, juillet/août 1980, n° 25/26, page 47
4. carte RAM/EPROM; Elektor, septembre 1980, n° 27, pages 26 à 29
5. extension mémoire pour le Junior Computer Elektor, décembre 1980, n° 30, pages 76 et 77
6. Junior Computer 1, décembre 1980
7. le Junior grandit; Elektor, mars 1981, n° 33, page 46
8. lire le Junior; Elektor, avril 1981, n° 34, pages 62 et 63
9. carte d'interface pour le Junior Computer; Elektor, juin 1981, à paraître
10. Junior Computer 2, parution fin mars.

Si vous avez lu l'article du mois d'Avril, vous avez sans doute déjà compris qu'il s'agit d'un montage d'envergure, qui ne saurait être abordé sans des connaissances certaines de la technique digitale. Nous ne reproduisons plus ici le schéma synoptique; il est toutefois chaudement recommandé de se munir du premier article et du synoptique pour suivre avec profit les explications détaillées qui vont suivre. Le va-et-vient entre le synoptique et le circuit détaillé devrait permettre une compréhension plus claire et plus rapide.

Une remarque préliminaire: l'analyseur logique est divisé en trois parties distinctes: l'analyseur lui-même, le curseur, et l'alimentation. Pour éviter de surcharger cette dernière, on fait usage partout où c'est possible de circuits TTL de la famille LS.

jusqu'à la sortie de ce circuit, se fait à la cadence déterminée d'une part par la fréquence d'échantillonnage choisie, et d'autre part par le retard obtenu à l'aide du multivibrateur monostable MMV1. On dispose d'une durée de retard fixe (lorsque S19 est en position "a") qui est de 50 ns, et d'une durée de retard variable à l'aide de P1 (lorsque S19 est en position "b") qui est comprise entre 150 et 500 ns.

L'entrée A de MMV1 est reliée à la sortie de N22, qui constitue la porte pour la fréquence d'échantillonnage lors de l'entrée des données dans la mémoire. Par contre, N22 est bloquée lorsque les données sortent de la mémoire, et par conséquent la mémoire intermédiaire maintient son contenu jusqu'à ce qu'elle ait de nouveau à le transmettre à la mémoire principale.

munnissez-vous de vos tables de vérité...

analyseur logique⁽²⁾

Dans notre numéro du mois d'Avril 1981, nous avons abordé l'analyseur logique sous l'angle du schéma synoptique sans rentrer dans les détails. Voici à présent le schéma détaillé de notre circuit dont nous allons examiner le fonctionnement. Nous réservons un troisième article pour le circuit imprimé et la construction de l'appareil. Puis il viendra l'extension mémoire. Notre article d'aujourd'hui est divisé en deux parties: Nous parlerons d'abord de l'analyseur proprement dit, et ensuite du curseur.

Le circuit de l'analyseur logique

La base de temps du circuit est fournie par un générateur d'horloge dont la fréquence d'échantillonnage (sampling) est ajustable. Autour d'IC 9 est construit un oscillateur dont la fréquence est de 4 MHz, pour les valeurs de condensateurs indiquées. On obtient une stabilité nettement plus grande en utilisant un quartz de 4 MHz. A partir de cette fréquence de sortie de l'oscillateur, on obtient diverses fréquences d'échantillonnage à l'aide des diviseurs par 2 et par 5 contenus dans IC 12, IC 13 et IC 14a. Le commutateur S1 permet de choisir l'une de ces fréquences d'échantillonnage. Le triple inverseur S2 donne la possibilité de modifier les facteurs de division, et d'obtenir ainsi 8 fréquences d'échantillonnage supplémentaires.

Lorsque S1 est en position "K", il est possible de connecter un générateur d'horloge externe. Celui-ci est alors relié à une des deux entrées de N12; l'autre entrée de cette porte est reliée à S3 qui permet de déterminer si le circuit doit réagir aux impulsions négatives ou positives. On trouve dans le tableau 1 les durées de l'échantillonnage correspondant aux différentes positions possibles des commutateurs S1 et S2. Les portes N20, N22 et N23 servent à commuter les fréquences d'échantillonnage variables et la fréquence de balayage fixe. Pour cela, une entrée de N20 est reliée à la sortie Q de FF2 et une entrée de N22 est reliée à la sortie Q du même FF2. Par conséquent, l'état de FF2 détermine laquelle des deux fréquences passera. La fréquence fixe de balayage assure également l'affichage de l'ensemble du contenu de la mémoire.

Les huit entrées de données conduisent à une mémoire intermédiaire ("latch") contenue dans IC1. Le transfert des données mémorisées depuis l'entrée

La mémoire est constituée de 2101A-2 (IC 2 et IC 3) du type 256 x 4 bits, auxquels on demande de fonctionner au maximum de leur tolérance, soit à une vitesse de 250 ns, ce qui correspond à la fréquence d'échantillonnage maximale dont il est fait usage dans le montage.

Les lignes de sortie de données conduisent bien sûr à la mémoire. Quatre d'entre elles vont à IC2 et quatre autres à IC3. Par ailleurs, ces lignes de données conduisent aussi au comparateur de mots. Celui-ci est constitué des commutateurs S5... S14 et des portes N3... N10. Les sorties à collecteur ouvert des portes sont reliées les unes aux autres, et au + 5 V de l'alimentation par R11. Aussi FF1 ne reçoit-il une impulsion de déclenchement (trigger) que lorsque les sorties de toutes les portes sont au niveau logique 1. En outre, il y a deux entrées de déclenchement externe prévues pour FF1 (via N1 et N2). L'une des entrées de chacune des portes N3... N10 est reliée directement à une des sorties de la mémoire intermédiaire IC1. Les autres entrées sont forcées au + 5 V par des résistances de rappel, et reliées au point milieu de commutateurs à trois positions. Lorsqu'un commutateur est en position "a", l'entrée de porte à laquelle il est relié se trouve au niveau logique 0; lorsqu'il est en position médiane, l'entrée correspondante est au niveau logique 1. Lorsqu'enfin le commutateur est en position "b", les deux entrées de la porte correspondante sont court-circuitées. On utilise les symboles suivants pour différencier ces différentes positions: "L", "H" et "*". En position "L", la sortie de la porte correspondante ne passe au niveau logique haut (1) que lorsque la sortie correspondante de la mémoire intermédiaire est au niveau logique bas (0) elle aussi. En position "H", la sortie de la porte

2

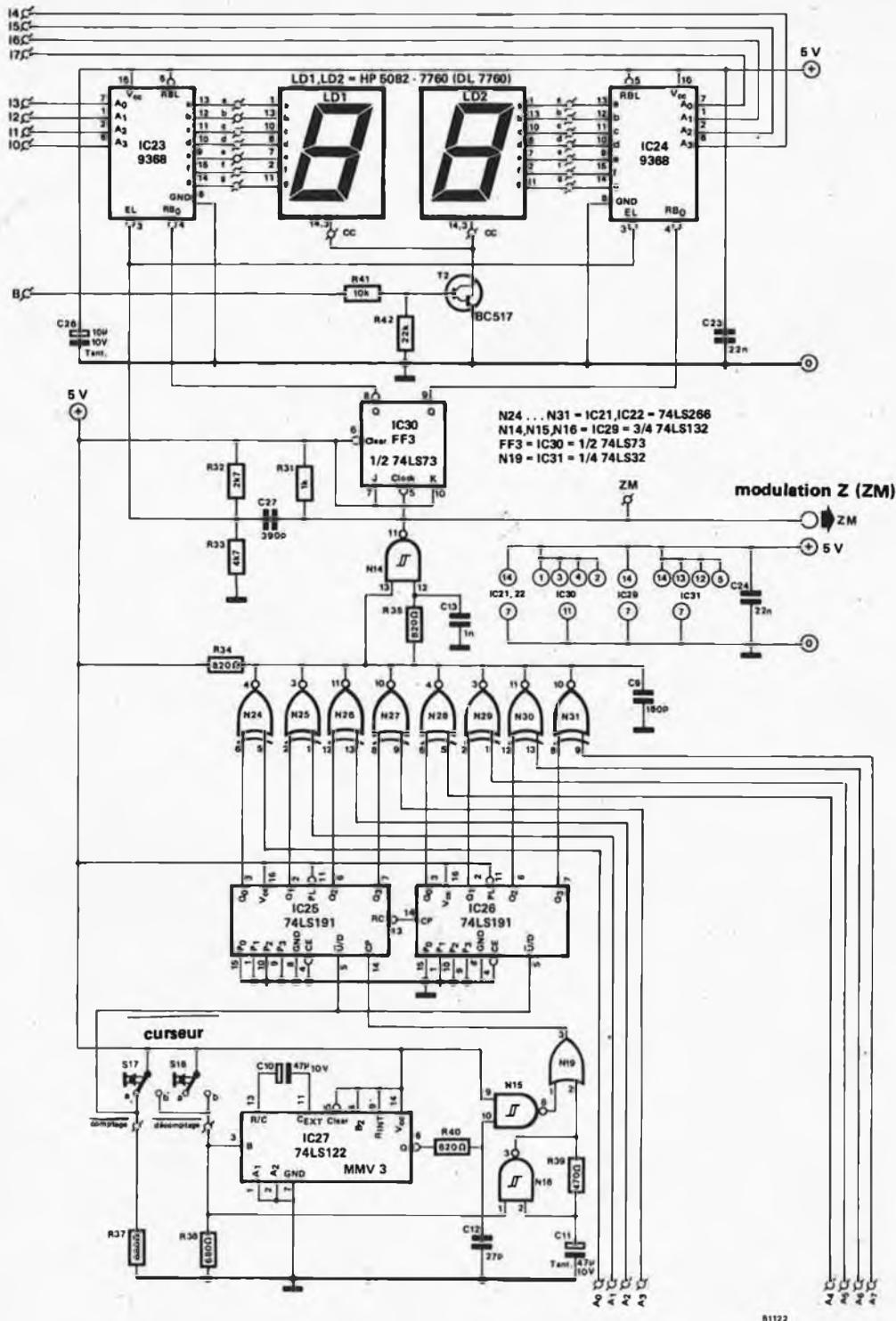


Figure 2. Le circuit du curseur ressemble au circuit du comparateur de mots. Les données examinées à l'oscilloscope sont également affichées en format hexadécimal.

correspondante ne passe au niveau logique haut que lorsque la sortie correspondante de la mémoire intermédiaire est elle-même au niveau logique haut. Pour finir, en position "*" (indifférent ou don't care), la sortie de la porte correspondante reste au niveau logique haut, indépendamment de l'état des entrées. Les commutateurs permettent d'écrire un mot de 8 bits qui servira d'impulsion de déclenchement pour FF1, dès qu'il apparaîtra sur les sorties de la mémoire intermédiaire

(Ext. Trigger I et II en position "*"). FF1 bascule soit lors de l'apparition de cette impulsion de déclenchement, soit lorsque l'on actionne la touche S15 "Manual Trigger". La touche S16 permet d'initialiser la bascule et ainsi tout le complexe analyseur logique. Une LED reliée via une résistance à la sortie Q de la bascule FF1 (D1 - Trig'd) indique le moment où l'analyseur est déclenché. L'adressage de la mémoire est assuré par les deux compteurs 4 bits et

IC5 (compteur A dans le schéma synoptique du mois dernier). Comme les entrées horloge de ces deux compteurs reçoivent également les impulsions d'échantillonnage ou de balayage, l'adressage sera parfaitement synchrone. Les sorties de données de la mémoire vive attaquent IC6 qui est un multiplexeur de 8 à 1. Celui-ci est commandé par IC14b (compteur C du schéma synoptique), de telle sorte que les signaux présents aux entrées apparaissent successivement sur la sortie. Le convertisseur

D/A du schéma synoptique de notre premier article se cache là derrière: il est en fait constitué par l'ensemble des résistances R19... R23. Le signal destiné à l'entrée Y de l'oscilloscope est donc obtenu par la conjonction des signaux suivants: le signal de sortie du multiplexeur, et le signal résultant de la sortie inverseuse du multiplexeur d'une part et du signal d'horloge d'autre part. C'est N11 qui, à travers R17 et R18, fournit ce signal complémentaire. Ainsi à chaque impulsion de balayage, on superpose au signal Y une autre impulsion. Cette impulsion superposée "pointe vers le haut" lorsque la donnée est "0", et vers le bas lorsque la donnée est "1". Cette impulsion subdivise le signal apparaissant sur le tube de l'oscilloscope, de telle sorte qu'entre deux marques figure un bit. Ceci est fort utile, on l'imagine, lorsque le niveau haut ou bas est maintenu sur plusieurs bits d'affilée. IC7 et IC8 correspondent au compteur B du schéma synoptique. Ceux-ci déterminent le moment où l'opération de lecture doit être stoppée, en délivrant une impulsion à FF2 ("set") et à MMV 2 ("start") à partir du signal d'horloge et du signal de mode de déclenchement provenant de S4. De cette manière, on obtient deux choses: d'une part la commutation de la fréquence d'échantillonnage à la fréquence de balayage, et d'autre part -et en même temps- la commutation du mode lecture au mode écriture de la mémoire (R/W - "Read/Write"). IC7 et IC8 permettent donc qu'après la phase d'écriture, la mémoire soit lue de manière convenable. Le commutateur S4 permet de positionner les entrées d'IC7 et d'IC8 sur trois valeurs différentes. Lorsque ce que nous avons appelé le compteur B délivre une impulsion Carry, FF2 bascule et l'on passe ainsi de la fréquence d'échantillonnage à la fréquence de balayage. C'est ainsi qu'est produit le signal R/W.

Voyons à présent comment fonctionne cet ensemble!

Une certaine durée d'échantillonnage est déterminée à l'aide de S1. La mémoire intermédiaire est commandée par MMV1, moyennant un certain retard. Au rythme de la fréquence choisie, la mémoire intermédiaire transfère à ses sorties les données présentes à ses entrées. Les commutateurs S5... S15 écrivent le mot binaire de déclenchement. Lorsque la touche d'initialisation a été actionnée, le compteur B (IC7 et IC8) est "chargé" avec la valeur préétablie par S4, et FF2 est initialisé. Les données sont donc emmagasinées dans la mémoire. Le compteur A parcourt toutes les adresses de 0 à 255. Dès qu'à la sortie de la mémoire intermédiaire IC1 apparaît la même combinaison de bits que celle qui figure dans le comparateur de mots, FF1 bascule, la LED "Trig'd" s'allume, et le compteur B est habilité à compter. Il en-

3

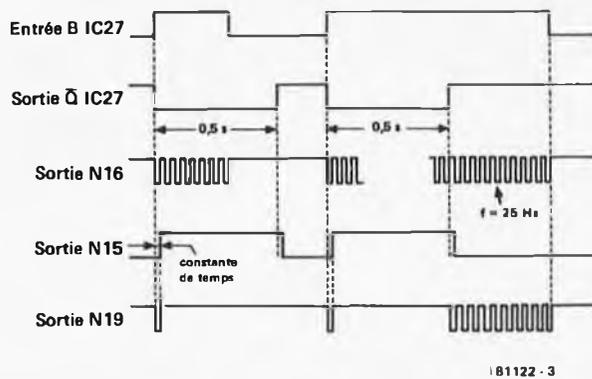


Figure 3. Ce diagramme devrait permettre d'éclairer les esprits embrumés sur le fonctionnement du curseur.

4

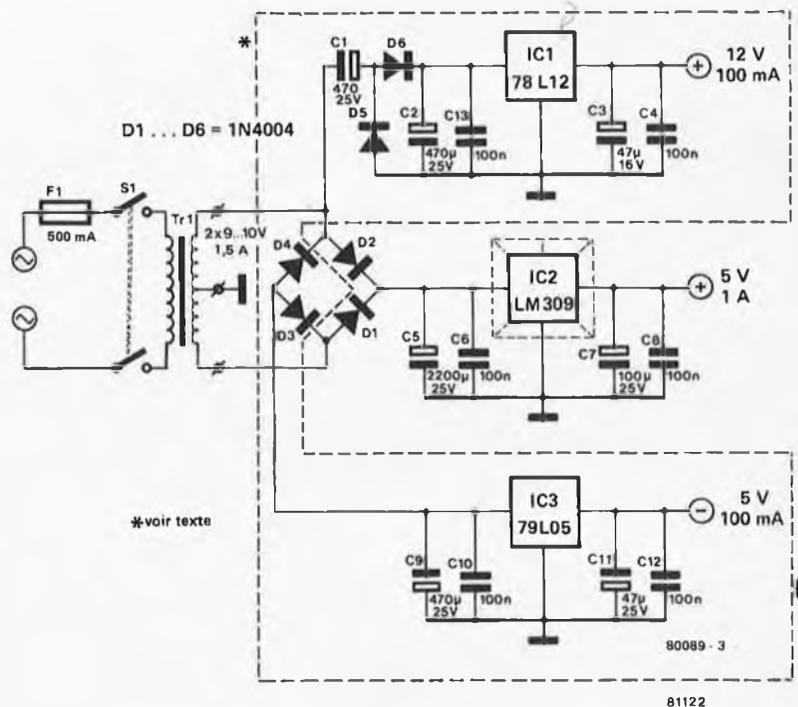


Figure 4. L'alimentation de l'analyseur logique. La partie encadrée d'un trait pointillé ne concerne que l'extension mémoire à paraître ultérieurement.

registre alors les impulsions d'échantillonnage jusqu'à ce qu'il soit "rempli". IC7 et IC8 délivrent alors l'impulsion de Carry qui va déclencher FF2. Le générateur d'horloge est inhibé par MMV2, de même que le reste du circuit. A la fin de l'impulsion du monostable MMV2, l'entrée trigger de l'oscilloscope reçoit une impulsion et l'oscillateur est redéclenché (par un flanc positif). Comme à présent la sortie Q de FF2 est au niveau logique 1, le circuit fonctionne avec la fréquence de balayage fixe de 200 KHz. C'est à cette vitesse que la mémoire est ensuite lue et multiplexée. Une seule des 8 sorties de la mémoire est reliée à l'en-

trée Y de l'oscilloscope via le multiplexeur. La configuration des bits d'une ligne sur le tube de l'oscilloscope représente par conséquent le contenu d'une ligne de données. Après la lecture de la totalité des données, le compteur B émet l'impulsion Carry; MMV 2 est déclenché, le générateur d'horloge est donc bloqué pendant un instant, et le contenu du compteur C (IC14b) est incrémenté une fois, de telle sorte que la ligne de sortie de mémoire suivante sera reliée à l'entrée Y de l'oscilloscope. Le compteur A recommence à parcourir toutes les adresses, et au terme de 255 impulsions d'échantillonnage, le compteur B

émet à nouveau l'impulsion Carry. La même procédure se reproduit pour les huit lignes de données. Elles sont inscrites ainsi les unes après (et sous) les autres sur l'écran de l'oscilloscope. Lorsque la huitième ligne de donnée a été écrite, le processus recommence avec la première. Et ceci jusqu'à ce que la touche d'initialisation (Reset) soit actionnée.

Une remarque encore au sujet des compteurs A et B. Du fait que le compteur A n'est pas initialisé, le début de l'opération d'écriture des données dans la mémoire ne se fait pas forcément au premier emplacement de la mémoire, mais à un emplacement quelconque déterminé par l'état du compteur A à ce moment précis.

Le compteur B arrête l'opération d'écriture lorsque la valeur de consigne établie à l'aide de S4 a été atteinte. Supposons que S4 se trouve en position "Center Trigger": le compteur B délivrera son impulsion Carry au terme de 129 bits écrits dans la mémoire. Le dernier bit de chaque information est "élargi" à cause du retard provoqué par MMV2. On pourra remédier à ce petit inconvénient par un réglage adéquat de la base de temps de l'oscilloscope. Le retard produit par MMV2 est indispensable pour laisser à l'oscilloscope le temps de "souffler" entre deux impulsions de déclenchement.

Il reste un petit coin du schéma dont nous n'avons pas encore parlé jusqu'ici! Il s'agit du circuit élaboré autour de N21, FF4 et N17. Celui-ci ne sera examiné qu'ultérieurement, lorsque nous parlerons de l'extension mémoire pour notre circuit.

Le curseur

On trouve le circuit du curseur en figure 2. La liaison entre ce circuit et celui de la figure 1 se fait à travers les lignes A0... A7, I0... I7 et B. Ce qui correspond à la connexion du curseur à la mémoire, au compteur A et à FF2. L'affichage est constitué de deux afficheurs 7 segments Dp1 et Dp2, qui sont commandés par IC23 et IC24, deux convertisseurs binaire/7 segments. Chaque convertisseur est relié à la mémoire par quatre lignes de données. Les cathodes communes des deux afficheurs sont commandées par T2, dont la base est reliée à la sortie Q de FF2. De telle sorte que les afficheurs ne fonctionnent que lorsque par ailleurs des données sont écrites sur l'écran de l'oscilloscope.

Le cœur du circuit du curseur présente beaucoup d'analogies avec le circuit du comparateur de mots de l'analyseur logique. Sa fonction est de veiller à ce que les données de l'adresse présélectionnée soient affichées en format hexadécimal, via le circuit de décodage (IC23 et IC24) sur les afficheurs. Les portes N24... N31 comparent le contenu du compteur A (IC4 et IC5) au contenu du compteur D (IC25 et IC26).

durées d'échantillonnage

| S1 | S2 | |
|----|--------|--------|
| | a | b |
| a | 250 ns | 250 ns |
| b | 500 ns | 500 ns |
| c | 500 ns | 1 µs |
| d | 2,5 µs | 5 µs |
| e | 5 µs | 10 µs |
| f | 25 µs | 50 µs |
| g | 50 µs | 100 µs |
| h | 250 µs | 500 µs |
| i | 500 µs | 1 ms |
| j | 2,5 ms | 5 ms |
| k | EXT | EXT |

Lorsqu'ils sont identiques, la sortie du circuit comparateur (toutes les sorties des portes EXNOR) sont au niveau logique 1. Les décodeurs d'afficheurs sont alors mis en circuit par N14. FF3 bascule à chaque impulsion du circuit comparateur, et se comporte donc comme un interrupteur électronique qui met les afficheurs 7 segments alternativement en et hors circuit.

La sortie de N14 est reliée à l'entrée Z de l'oscilloscope; ce qui a pour effet de faire apparaître huit points lumineux sur les huit lignes de données. Il s'agit là de notre curseur. Celui-ci indique l'endroit où l'on retrouve le mot affiché en hexadécimal sur les afficheurs sept segments. Le contenu du compteur D peut être modifié à l'aide des touches S17 et S18; ce qui déplace en conséquence le point sur chaque ligne de l'écran de l'oscilloscope, et modifie bien sûr aussi la donnée qui figure sur les afficheurs 7 segments. Ces deux poussoirs, associés à IC27, commandent les compteurs IC25 et IC26 ("cursor control"). Lorsque S17 ("up") est actionné, les compteurs IC25 et IC26 comptent. Lorsque c'est S18 ("down"), les deux circuits décomptent.

La conformation des impulsions faite avec IC27, N15, N16 et N19 n'est pas des plus simples; la suite va montrer que cette complexité relative est particulièrement justifiée. Si S17 ou S18 ne sont pas actionnés pendant une durée supérieure à une demi-seconde, l'impulsion émise ne déplacera le curseur que d'un cran. Si, par contre, les poussoirs restent actionnés plus longtemps, il apparaîtra à la sortie de N19, au terme d'une demi-seconde, un signal d'une fréquence de 25 Hz. Le curseur se déplace alors vers la gauche ou vers la droite sur l'écran.

Voici comment fonctionne ce circuit: lorsque l'une ou l'autre des touches est actionnée, la sortie de N16 passe immédiatement au niveau logique 0. En même temps se fait le déclenchement de MMV3, de sorte que la sortie Q passe également à zéro.

Le réseau R40/C12 retarde ce signal pendant un instant, au cours duquel N19 retransmet le zéro de la sortie

de la porte N16 au compteur. Lorsque le délai de temporisation est écoulé, la sortie de N15 passe au niveau logique haut, de sorte que le signal de N16 est inhibé par N19. A la fin de la constante de temps de MMV3 (0,5 s), la sortie de N15 repasse à zéro, et le signal d'oscillateur de N16 (25 Hz) parvient aux compteurs. La figure 3 donne le diagramme des impulsions en différents points du circuit.

La sortie "modulation Z" peut être employée de deux manières différentes. Si l'oscilloscope dont on dispose a une entrée Z, il suffit de la raccorder, soit directement, soit en passant par un inverseur. Si par contre, l'oscilloscope utilisé n'en a pas, il faut relier la sortie de modulation Z à l'entrée "ZM" de l'analyseur logique lui-même. Le curseur sera alors visible sur l'écran sous forme d'une légère dépression dans chacune des lignes de données.

L'alimentation

Le circuit de l'alimentation tel qu'il est représenté en figure 4 devrait paraître familier à certains de nos lecteurs. Il s'agit en effet du même circuit d'alimentation que celui dont nous nous sommes servis pour le Junior Computer.

L'analyseur logique ne nécessite qu'une seule tension d'alimentation: + 5 V. La partie encadrée par des traits en pointillés est quant à elle destinée à l'extension future de l'analyseur.

L'article que nous publierons dans le prochain numéro traitera de la construction de l'analyseur logique! ■



Doubleur de fréquence

février 1981, numéro 32, page 28

Il s'est glissé une petite erreur dans le schéma de la figure 3 page 29. Les dénominations des entrées de l'amplificateur opérationnel A4 ont été inversées. C'est donc bien sûr, l'entrée non inverseuse (+) qui est reliée au 6 V, et l'entrée inverseuse (-) qui va à R7.

Pourquoi est-il tellement important que le plateau ait la vitesse exigée? Pour la simple raison qu'un écart de vitesse modifie toutes les fréquences et toutes les cadences des mélodies qui se trouvent sur le disque (modification de la hauteur du son). De temps en temps cela pourrait être fort agréable, mais il n'est plus question de reproduction fidèle (ce qui est un comble pour de la Hi-Fi). A l'aide du stroboscope décrit dans cet article, vous pourrez régler de façon fort précise la vitesse du plateau de votre table de lecture. Pour ce faire il faut évidemment que la vitesse de votre platine soit réglable. Les tables équipées de cette possibilité sont souvent livrées avec un disque stroboscopique (comme

Ce genre de stroboscope souffre de deux défauts. Primo, lorsque la fréquence du secteur est prise sur une faible durée, elle n'est pas parfaitement constante (elle est très précise cependant, prise sur une durée plus longue). Secundo, l'image obtenue est souvent floue. Pourquoi? L'ampoule étant alimentée par la tension périodique du secteur, elle passe lentement de la lumière à l'obscurité et inversement. Cet effet est accentué par l'avance et le retard à allumage et à l'extinction que possède toute lampe à incandescence, ce qui moyenne l'intensité lumineuse et affaiblit le rapport lumière/obscurité. On ne peut donc à ce moment s'attendre à une image parfaitement nette. On obtient de meil-

un stroboscope à quartz

la précision du cristal au bout des doigts

Il est de première importance que la vitesse du plateau de votre tourne-disque corresponde aussi précisément que possible à l'indication portée sur le label de votre disque, si vous voulez obtenir la reproduction la plus fidèle des informations gravées dans le sillon. Un certain nombre de systèmes se sont donnés cette exactitude comme but. Les bonnes tables de lecture ont une plage de réglage de la vitesse, souvent $\pm 3\%$ (ce qui ne veut pas dire que votre table de lecture est mauvaise si elle ne possède pas cette fonction). L'instrument de mesure qui sert à régler le nombre de tours/mn se compose d'un stroboscope et du dessin correspondant qui peut être gravé soit sur le plateau (mais inutilisable lorsque l'on a posé un disque dessus, encore que le rapport disque sur masse du plateau soit très faible), soit matricé dans le rebord du plateau lui-même (version la plus moderne). Vous admettez sans qu'il soit nécessaire de vous faire un graphique, que la précision d'un tel système dépend de l'exactitude de la fréquence du stroboscope. La solution nec plus ultra est alors un stroboscope à quartz.

celui que vous voyez sur la figure 1), disque que l'on peut poser sur le plateau. Lorsque ce disque est éclairé par une lampe à incandescence, on aura une impression de fixité si la vitesse est parfaite. Il arrive souvent que l'on trouve un stroboscope matricé sur le pourtour du plateau (ex. figure 2), dont le dessin est illuminé par une ampoule reliée au secteur.

leurs résultats si c'est une ampoule au néon, toutefois il reste l'imprécision de la fréquence du secteur.

Voici des inconvénients que ne connaît pas le stroboscope à quartz. Lorsque l'on se sert de la fréquence stable d'un quartz on peut obtenir une précision de réglage inégalable. On se sert de trois diodes électroluminescentes (LED) rouges pour éclairer le disque strobo-

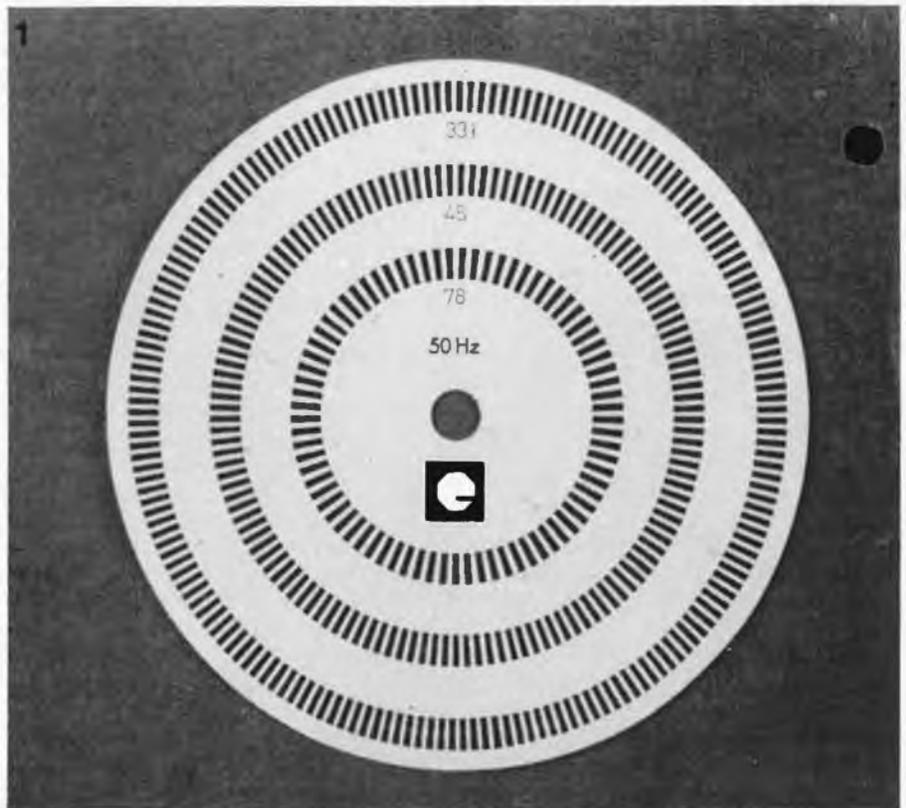


Figure 1. Modèle à l'échelle 1 d'un disque stroboscopique destiné au réglage des vitesses $33\frac{1}{3}$, 45 et 78 tours/min. Le nombre 50 Hz se rapporte à la fréquence du secteur pour laquelle ce disque est prévu.

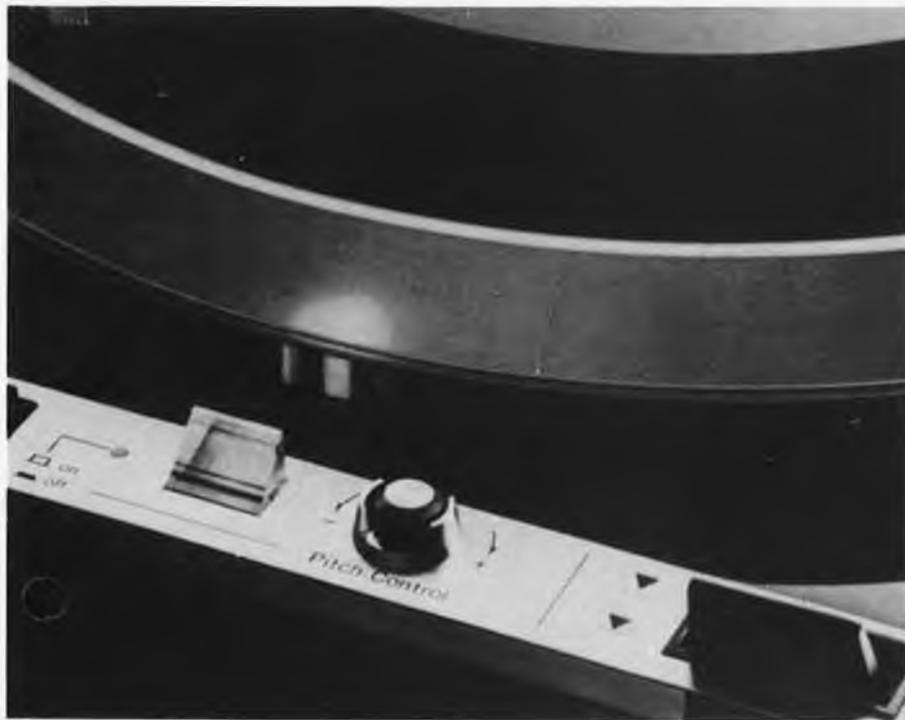


Figure 2. Stroboscope matricé sur le pourtour du plateau. Cette table de lecture est pourvue à l'origine d'une source de lumière propre.

spectrique. Si on les compare à une ampoule à incandescence, elles ont une inertie à l'allumage et à l'extinction beaucoup plus faible, d'où une image plus nette, surtout si l'alimentation fournit une tension carrée dont l'amplitude varie entre 0 et 9 ... 12 V. Notre stroboscope à quartz fournit une telle tension, ce qui donne une différenciation sensible entre "allumé" et "éteint".

Les disques stroboscopiques vendus dans le commerce sont dessinés pour fonctionner avec une fréquence lumineuse de 100 Hz. Tout le monde sait que la fréquence du secteur est elle de 50 Hz, mais comme une ampoule (à incandescence ou au néon) s'allume toutes les demi-périodes, la fréquence d'illumination est double de celle du secteur. Nous allons donc devoir faire travailler les LED à une fréquence de 100 Hz.

Le schéma de principe

Cela se présente de façon fort simple (voir figure 3). IC1 contient un oscillateur et un diviseur par 2^{14} . Lorsque le circuit oscillant a été réglé de façon précise à l'aide du condensateur ajustable C1, la sortie Q14 fournit un signal carré de $3,2768 \text{ MHz} : 2^{14} = 200 \text{ Hz}$. Ce signal est divisé par 2 par IC2 et l'on voit apparaître à la base de T1 la fréquence tant désirée de 100 Hz, celle qui pilotera les LED. Le disque stroboscopique a été élaboré de façon à permettre le réglage de toutes les vitesses utilisées actuellement ($33\frac{1}{3}$, 45 et même 78 tours/mn). La valeur de R3 est relativement basse

pour laisser passer le courant facilement et permettre une luminosité correcte des LED. Comme la consommation se situe aux environs de 25 mA, il est fort possible d'alimenter le système par pile.

Le réglage

Le réglage du stroboscope demande un fréquencemètre (à emprunter éventuellement), ayant une résolution minimum de 6 chiffres. On branche le fréquencemètre au point de test TP (broche 7 de IC1). On règle la fréquence de façon

précise à l'aide du condensateur ajustable C1 de manière à lire 204 800 Hz. Si vous n'avez pas de fréquencemètre, mettez C1 en position moyenne ou remplacez le par un condensateur de 12 pF. Dans ce cas là, la variation de fréquence ne dépassera pas 0,01%.

Mise en oeuvre

Lorsque vous avez terminé le montage (sur une platine par exemple), et qu'il est réglé, on pourra le mettre dans une vieille lampe de poche (suggestion). Il y aura également la place pour une pile de 9 V. L'interrupteur d'origine pourra remplir la fonction de S1. Il faudra monter les 3 LED aussi serrées que possible l'une contre l'autre puis les mettre à la place de l'ampoule. Si votre lecteur de disque est équipé à l'origine d'un contrôle stroboscopique (ampoule à incandescence ou au néon), celui-ci pourra être remplacé par le montage à quartz.

N'oubliez pas que le réglage du nombre de tours/mn doit se faire plateau chargé; il faut donc mettre un disque puis le disque stroboscopique. Veillez à ce que ce dernier ne dépasse pas le bord de l'étiquette, sinon vous risqueriez de cacher le sillon sans fin destiné à l'arrêt et par là même d'abîmer votre diamant en fin de lecture.

3

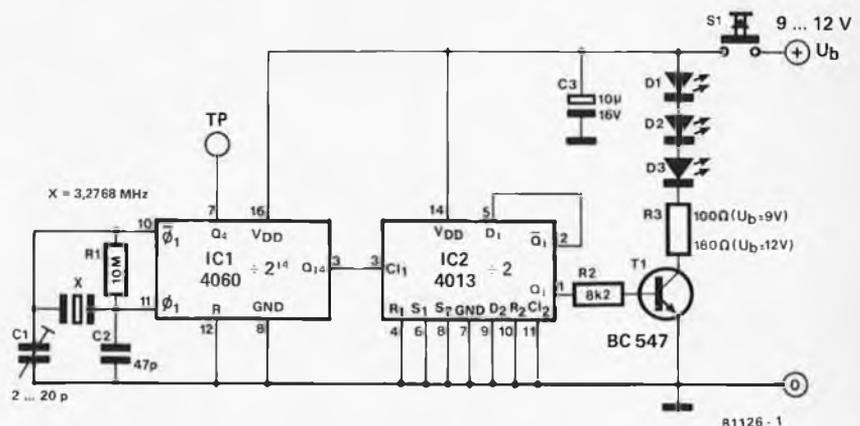


Figure 3. Il est possible d'obtenir, à l'aide d'un stroboscope piloté par quartz, un réglage plus précis que celui effectué au rythme de la fréquence secteur. Des LED alimentées par un signal carré donnent une image plus nette que celle fournie par une lampe au néon ou à incandescence branchée sur le secteur.

Peu nombreux sont les électroniciens qui aiment passer leur temps à appairer des transistors. Pourtant, il arrive souvent que l'on ait besoin d'exemplaires sélectionnés lorsque l'on s'attaque à un projet plus pointu tel qu'un amplificateur différentiel, par exemple, ou lorsque l'on veut se servir de transistors en tant que sondes de température. La seule solution restant dans ces cas-là est de prendre son courage et sa tête à deux mains, de s'asseoir, et, à l'aide d'un montage de test improvisé et d'un multimètre universel, de passer en revue la collection de transistors que l'on peut trouver dans un fond de tiroir. Il est fort conseillé de noter les différents résultats. Si on est pointilleux, il faudrait presque les numéroter pour ne pas se tromper lors de la sélection finale.

La mission est devenue moins impossible à l'aide de ce testeur de transistors. Il permet de mettre simultanément deux transistors l'un après l'autre dans deux

socles. Des diodes nous "diront" si les caractéristiques V_{BE} et h_{FE} sont identiques ou non. C'est tout ce qu'il y a à faire. Le montage s'adapte de lui-même aux caractéristiques des transistors proposés. Sur la face de lecture, on voit apparaître trois LED: l'allumage de l'une d'entre elles signifiera "le transistor N° 1 est meilleur que le transistor N° 2", l'allumage d'une autre voudra signifier l'inverse, l'allumage de la dernière nous apprendra que nous venons de trouver "la" paire.

Fonctionnement du montage

L'ordonnance du montage est fort simple. La figure 1 en donne un schéma simplifié, ce qui nous permet de mieux saisir le fonctionnement du système. Les transistors à tester, appelons-les TAT (publicité gratuite), sont soumis à une tension en dents de scie. Les tensions de collecteur respectives sont "lues" par deux comparateurs et affichées par les LED. Voilà de façon simplifiée de quoi il retourne.

Regardons de plus près comment tout cela fonctionne. La figure 1 nous montre que les deux TAT ont une implantation presque identique, à l'exception de leurs résistances de collecteur qui diffèrent. La résistance R_{2a} ajoutée à celle de R_{2b} est légèrement plus forte que celle de R_1 , alors que R_{2a} seule est à peine plus petite que R_1 . Voilà le nœud du montage.

Supposons que les deux TAT soient identiques en ce qui concerne V_{BE} et h_{FE} . Le flanc montant de la tension triangulaire commande simultanément la conduction des deux transistors, ce qui fait que la tension à leur collecteur va chuter. Si nous faisons un échantillonnage instantané de la tension qui concerne TAT2 sera un peu plus faible que celle de TAT1, ceci étant dû à la résistance de collecteur un peu plus grande du premier. R_{2a} est au contraire un peu plus petite que R_1 , ce qui fait que la tension au nœud R_{2a}/R_{2b} est

paristor

le testeur de transistors qui les apparie

Non! Encore un testeur de transistors. Notre réponse à cette exclamation sera négative. Il ne s'agit pas de monter un appareil de mesure ordinaire, mais d'un ingénieux petit système qui sera en mesure de trouver dans un tas de "bêtes à trois pattes", une paire de transistors qui se caractérisent par la même tension base/émetteur (V_{BE}) et par un gain en tension (h_{FE}) identique. Le degré de précision est laissé au choix de l'expérimentateur: soit approximativement semblables, soit exactement identiques (1%). C'est donc un aide précieux dont on ne voudra plus se séparer lorsqu'il s'agira de trouver la paire de transistors qui permettra de faire l'amplificateur différentiel convoité ou celle qui sera utilisée comme sonde de température.

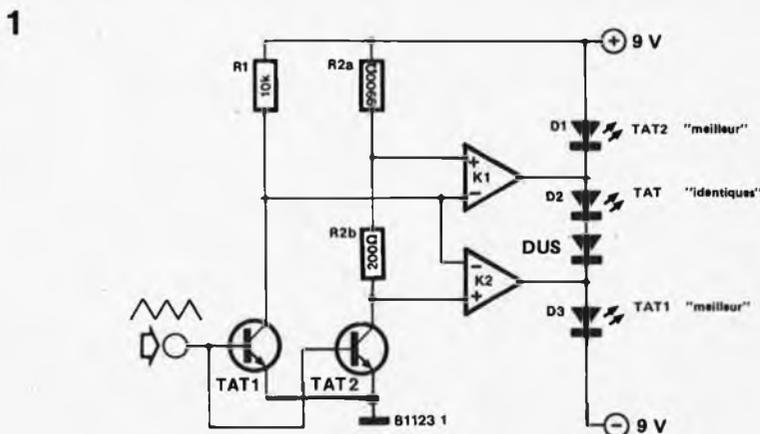


Figure 1. Schéma simplifié du testeur de transistors. Les différences entre les tensions de collecteur sont détectées par des comparateurs et affichées par des LED.

2

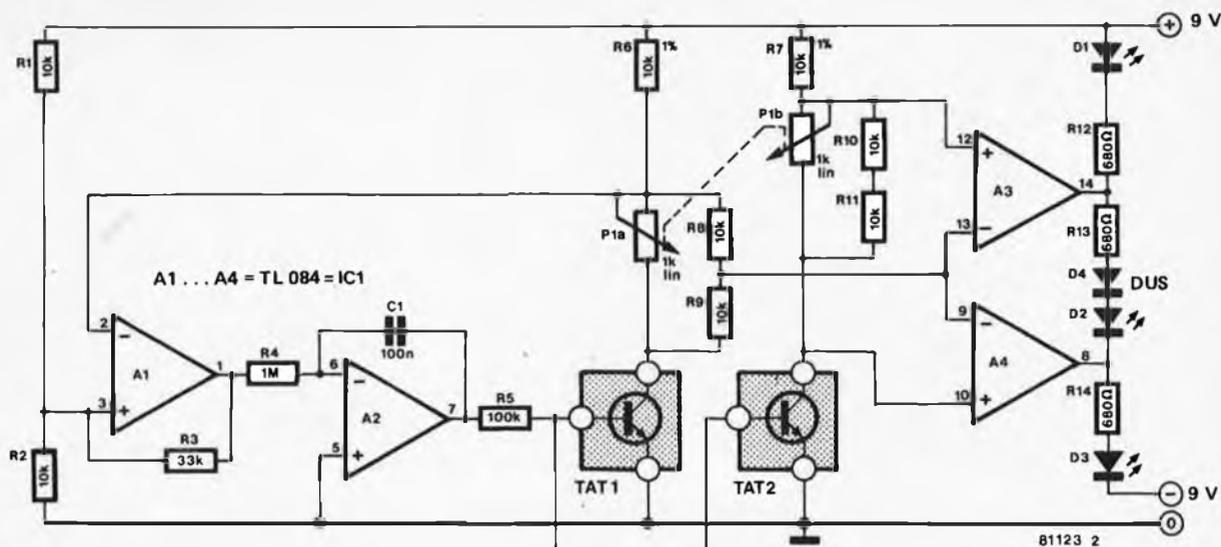


Figure 2. La version définitive du montage, dont voici le schéma, est construite autour d'un simple amplificateur opérationnel quadruple. Les deux premiers (A1 et A2) sont montés en générateurs de signaux triangulaires, les deux derniers (A3 et A4) tiennent lieu de comparateurs.

légèrement plus forte que celle qui règne au collecteur de TAT1.

Résultat: l'entrée "+" du comparateur 1 est positive si on la compare à l'entrée "-", la sortie de K1 sera "haute", ce qui fera que la LED D1 ne s'allumera pas. L'entrée "+" du comparateur 2 est légèrement négative si on la compare à l'entrée "-", ce qui fait que sa sortie se trouve à l'état "bas" et que de ce fait la LED D3 reste éteinte. Si la sortie de K1 est "haute" et celle de K2 "basse", il y a toutes les chances que la LED D2 s'allume. Cette LED nous annoncera la grande nouvelle: nous sommes en présence de transistors aux caractéristiques identiques ou du moins très proches.

Supposons maintenant que TAT1 ait une V_{BE} plus faible et/ou un h_{FE} plus grand que TAT2. La tension présente au collecteur de TAT1, au cours du flanc montant de la tension triangulaire, tombera plus tôt et/ou plus rapidement que celle présente à TAT2. Le comparateur K1 n'y voit pas de différence par rapport au cas précédent. L'entrée "+" sera positive dans ce cas aussi, comparée à l'entrée "-" ce qui rendra la sortie de K1 "haute". Comme la tension du collecteur de TAT1 se retrouve à l'entrée "-" de K2, cette entrée "-" aura une tension plus faible que celle régnant à l'entrée "+" reliée au collecteur de TAT2, ce qui fait passer la sortie de K2 à l'état "haut". Les deux sorties des comparateurs sont donc hautes; résultat: D1 reste éteinte. D2 se trouve dans

la même position que D1, c'est-à-dire entre deux niveaux hauts: elle ne peut pas non plus s'allumer. Il n'y a plus rien qui empêche la LED D3 de s'allumer: ce qui signifiera que le transistor TAT1 est le "meilleur" des deux.

Si c'est TAT2 qui est "meilleur", par essence, la tension au collecteur de ce transistor va tomber plus vite au cours du flanc montant de la tension triangulaire. De ce fait, les tensions régnant au collecteur de TAT2 ainsi qu'au nœud $R2_a/R2_b$ deviennent plus faibles que la tension au collecteur de TAT1. Ceci a pour conséquence que les entrées "+" des deux comparateurs sont plus basses que leurs entrées "-" respectives, et ainsi les sorties se trouvent à l'état "bas". Les LED D2 et D3 ne pourront pas s'allumer et seule la LED D1 nous affichera: TAT2 est "meilleur" que TAT1.

Schéma et circuit imprimé


La figure 2 nous montre à quoi ressemblera réellement le testeur. Le cœur du montage est un circuit intégré du type TL084, circuit qui contient 4 amplificateurs opérationnels à FET. Le trigger de Schmitt A1 et l'intégrateur construit autour de A2 forment un générateur simple de signaux triangulaires. Ce générateur fournit une tension d'entrée aux transistors à tester. Nous utiliserons les deux autres amplificateurs opérationnels (A3 et A4) en tant que comparateurs. Leurs sorties commandent les LED indicatrices D1... D3.

Si nous nous penchons sur le réseau de résistances connecté aux collecteurs des deux transistors, nous comprenons mieux l'utilité d'un schéma de principe plus simple tel qu'il apparaît sur la figure 1. Le schéma de la figure 2 est rendu plus complexe par la présence du potentiomètre stéréo (P1) qui permet de régler le créneau dans lequel doivent se trouver les caractéristiques des deux transistors.

Réglage

Tournons P1 à fond à gauche. Si, au cours du test de deux transistors, nous obtenons l'allumage de la LED D3, c'est que nous nous trouvons en présence de 2 transistors dont les caractéristiques ne diffèrent pas de plus de 1%. Si le potentiomètre est mis à fond à droite, le même allumage se produira pour une divergence qui peut se trouver aux environs de 10%.

La précision maximale accessible dépend des tolérances des résistances R6 et R7, du courant d'offset du circuit intégré TL084 et du fonctionnement parallèle des potentiomètres P1_a et P1_b (potentiomètre stéréo). Il ne faut pas oublier que le comportement d'un transistor est influencé par la température. Ne perdons pas cela de vue. Si on garde un transistor un instant en main, on augmente sa température et de ce fait, cela risquerait de fausser les mesures; pas de conclusion hâtive, laissons leur le temps de s'acclimater.

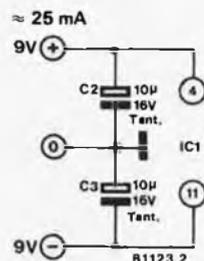

3

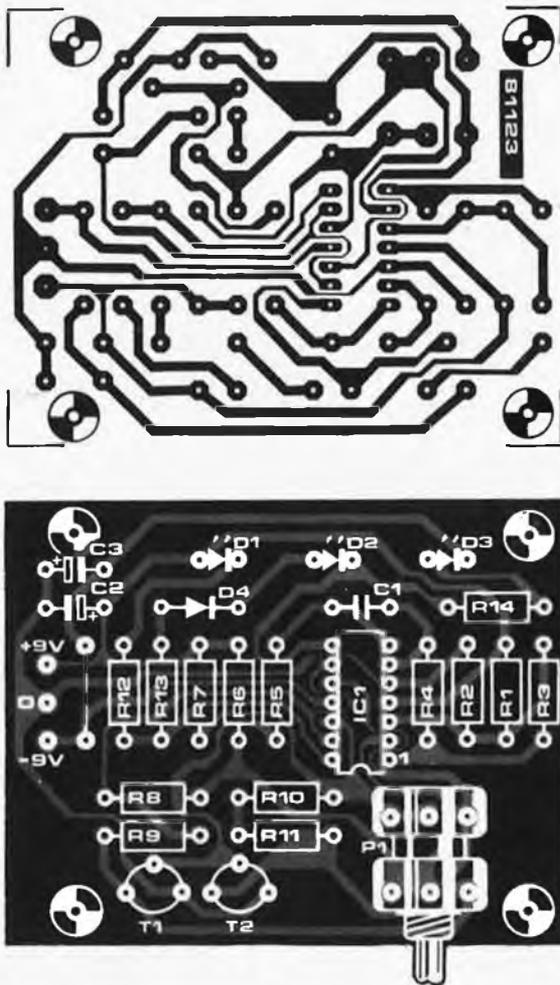


Figure 3. Circuit imprimé et implantation des composants du testeur. Il faut utiliser deux bons socles pour les TAT.

Liste des composants

Résistances:

R1, R2, R8... R11 = 10 k
 R3 = 33 k
 R4 = 1 M
 R5 = 100 k
 R6, R7 = 10 k, 1 %
 R12, R13, R14 = 680 Ω
 P1 = 1 k lin. stéréo

Condensateurs:

C1 = 100 n
 C2, C3 = 10 μ /16 V tantale

Semiconducteurs:

IC1 = A1... A4 = TL084
 D1... D3 = LED
 D4 = DUS

Alimentation

Il nous faut une alimentation symétrique. La valeur de la tension n'est pas critique. Les valeurs de notre montage sont ± 9 V, mais l'expérience prouve qu'il fonctionne bien sous ± 7 V ou ± 12 V. La consommation de courant est faible (25 mA); le testeur peut donc être alimenté à l'aide de deux petites piles de 9 V si on n'a pas l'intention de transformer cette recherche d'éléments appariés en industrie. Cela nous permet de faire un petit appareil indépendant que l'on peut facilement emporter. C'est un réel plaisir de travailler avec un instrument de ce genre.

La figure 3 nous présente le circuit imprimé de ce montage. Lorsque l'on voit le nombre ridicule de composants qui sont utilisés, on est persuadé qu'il est impossible de rater cet assemblage. Un circuit intégré, deux supports pour transistors pour les candidats (les TAT bien sûr), quelques résistances, 3 LED, c'est pratiquement tout. Vérifiez bien que vous utilisez des résistances ayant une tolérance de 1 % pour R6 et R7. ■

à propos

Et si nous parlions de chiffres...

Le programme de l'ordinateur pour jeu d'échecs est le résultat d'un effort destiné à proposer un jeu raisonnablement bon.

Le travail énorme qu'exigerait un programme étudiant toutes les possibilités peut être déduit des nombres que nous vous proposons ci-dessous.

10^6 = Nombre de chiffres après la virgule qui ont déjà été calculés pour π .

10^{11} = Nombre d'étoiles dans la galaxie (100 milliards).

10^{40} = Nombre de parties différentes possibles aux dames. Au rythme de 3 coups par milliseconde il faudrait 10^{21} siècles pour les épuiser toutes. (d'après le Dr. A.L. Samuel)

10^{90} = Nombre d'années nécessaires, à un ordinateur qui jouerait un coup par microseconde, pour étudier toutes les parties de 40 coups possibles aux échecs. (40 coups est la longueur moyenne d'une partie entre deux maîtres).

10^{110} = Nombre d'atomes se trouvant dans l'univers. (Einstein)

10^{120} = Nombre de parties différentes possibles aux échecs. (mathématicien américain Claude Shannon)

10^{761} = Nombre de parties possibles au GO (jeu d'Extrême-Orient que l'on appelle quelquefois Reversi en France).

Un petit saut du côté de la mémoire...

| Système | Capacité mémoire en millions de caractères |
|----------------------------|--|
| Livre | 1,3 |
| Disque souple (floppy) | 2,5 |
| Disque dur | 313 |
| Encyclopedica | 12 500 |
| Britannica | |
| Disque magnétique IBM 3850 | 12 500 000 |
| Cerveau humain | 125 000 000 |

marché MUSIQUE

TE 580A: générateur analyseur de ligne MIC

Le TE 580A de Tekelec-Instruments est un ensemble émission/réception portable, utilisé pour vérifier le fonctionnement d'une ligne MIC en mode global (basse fréquence - basse fréquence). Il effectue conformément à l'avis G712 du CCITT les mesures suivantes:

- Equivalent
- Distorsion d'affaiblissement
- Linéarité
- Bruit psophomètre de la voie au repos (CCITT P53)
- Diaphonie intelligible
- Distorsion totale, y compris bruit de quantification:
 - Par la méthode du bruit (bruit conforme à l'avis 0.131 du CCITT)
 - Par la méthode sinus.

La mise en œuvre du TE 580A a été simplifiée par rapport à celle du TE 580, son prédécesseur:

- couplage des gains émission-réception pour les mesures de linéarité et de distorsion totale,
- coupure de l'émission pour les mesures de bruit.



Le fréquencemètre idéal pour compléter un banc de mesure mobile.

IM 2410: Avec deux gammes de mesure: 10 Hz - 50 MHz et 20 MHz - 240 MHz et une excellente sensibilité de 10 ms RMS nominale, ce fréquencemètre est un appareil d'une grande précision et de plus très pratique pour toutes mesures délicates.

Il est protégé contre les parasites extérieurs grâce à son coffret. Son entrée est protégée à 150 V jusqu'à 100 KHz et à 5 V entre 160 MHz et 225 MHz.

IM 2420: L'IM 2420 est à la fois un fréquencemètre, un périodemètre et un comparateur avec deux gammes de mesure de fréquence: 5 Hz - 50 MHz et 40 MHz - 512 MHz et quatre échelles de temps: 0,01 - 0,1 - 1 et 10 secondes.

La grande précision des mesures effectuées avec le IM 2420 est due à l'horloge pilotée par quartz, le fait que la dérive de base de temps est inférieure à un millionième sur un an et à un affichage numérique de huit chiffres.

Ces trois fréquencemètres de la nouvelle gamme Heath Zenith ont, de plus, un avantage certain: une antenne télescopique SMA 2400-1 peut être connectée sur chacun d'eux pour effectuer des mesures délicates sans connexion physique.

Heathkit
47, rue de la Colonie
75013 PARIS

1905M

Générateur d'étalonnage CSC 4401

Importé par Gradco France, le nouveau générateur étalon de fréquences, modèle 4401 de CSC, délivre des signaux parfaitement calibrés, utilisables pour l'évaluation des oscilloscopes comme des fréquencemètres, ainsi qu'en tant que base de temps pour des applications critiques requérant une fréquence de valeur connue et précise.

Compact, le 4401 a été conçu pour offrir un maximum de simplicité d'emploi en laboratoire comme en maintenance sur site et en atelier.

Le cœur de l'instrument est constitué par un quartz de haute précision de 10 MHz, ther-

mostaté à 55°C, offrant une précision de $\pm 0,5$ ppm ($\pm 0,00005$ %) de 0° à 40°C. Un témoin en façade de l'instrument indique la mise en condition du quartz. Deux sorties BNC délivrent des signaux de 0,1 Hz à 10 MHz, d'impédance 50 ohms, compatibles TTL. Temps de montée/descente: 20 ns.

Le choix des fréquences délivrées s'effectue par un poussoir de sélection ainsi qu'un vernier de rapport 1 x - 2 x - 5 x - Huits témoins lumineux donnent instantanément la gamme sur laquelle l'instrument délivre les signaux dont la fréquence est multipliée par le vernier de rapport.

Le 4401 trouve de nombreuses applications dans le domaine de l'étalonnage des instruments de mesure comme dans celui du traitement de l'information, acquisition de données et télécommunications.

Compact et léger, le 4401 est présenté dans un boîtier de 254 x 76 x 178 mm de 0,9 kg. Son alimentation s'effectue sur le secteur.


GRADCO FRANCE
24, rue de Liège,
75008 PARIS

1914M

Augat complète sa ligne adaptateurs série 600

Augat complète sa ligne d'adaptateurs, série 600, pour composants discrets en mettant sur le marché une nouvelle version à connexions enroulées (wrapping). Grâce à cette nouvelle option, ces adaptateurs sont maintenant disponibles en trois versions différentes: équipés de broches pour connexions enroulées 2 ou 3 niveaux ou adaptés aux circuits imprimés.

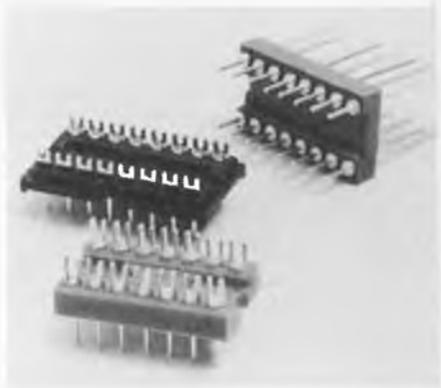Les adaptateurs de la série 600 interposent des composants discrets sur les panneaux à C.I. ou sur des circuits imprimés.



Pour les applications où l'économie est requise, les adaptateurs de la série 600 sont disponibles équipés de plots étamés. Les versions étamées ou dorées ont des configurations de 8 à 40 contacts. Leur prix est tout à fait compétitif.

L'isolant de ces adaptateurs est moulé en thermoplastique polyester UL 94V-0 ou en nylon.

Augat S.A.
Z.I. Sofilic 440
94263 Fresnes Cedex

(1916 M)

Une nouvelle gamme de fréquencemètres

IM 2400 - IM 2410 - IM 2420

La société Heath Zenith vient de sortir une nouvelle gamme de fréquencemètres qui se compose de trois nouveaux appareils:

IM 2400: C'est un fréquencemètre portatif sous une présentation originale, qui tient dans la main, avec affichage numérique très lisible.

Il dispose de deux échelles de mesure: 50 Hz-50 MHz et 50 MHz-512 MHz.

Sa base de fréquence pilotée par quartz est de 10 MHz, et lui confère ainsi une grande précision.

Sa sensibilité de 10 mV permet de mesurer des signaux très faibles.



marché MUSIQUE

marché

WORLDWIDE

Le nouveau multimètre électronique de Pantec

Pantec met sur le marché un nouveau multimètre électronique type PAN 3003 d'une très haute impédance d'entrée ($1M\Omega$ par volt) tant en continu (DC) qu'en alternatif (AC).

Ce multimètre analogique permet les mesures en tension, courant et résistances avec une précision de $\pm 2\%$.



La lecture de toutes les gammes et calibres A, V et Ω se fait sur une seule échelle linéaire, ce qui en ohmmètre garantit une grande précision dans les mesures. Le PAN 3003 est équipé d'un commutateur rotatif et sélecteur de fonctions à contacts dorés, lui assurant ainsi une longue durée de vie (jusqu'à 100 000 manœuvres).

Cet appareil est protégé contre les surcharges par un dispositif électronique à diode Zener, néon et fusible ultra rapide.

Le total des 59 calibres indique déjà les possibilités qu'offre cet appareil telles que:

- Tension continue et alternative de: 10 mV à 1 KV pleine échelle sur 11 calibres.
- Courant continu et alternatif de: 1 μ A à 5 A pleine échelle en 7 calibres.
- Ohmmètre de 100Ω à 10 M Ω en 7 calibres.

Carlo Gavazzi
Pantec
27-29, rue Pajol,
75018 PARIS

1904M


Pleins feux sur les SIPMOS

Les MOS "musclés" ont été présentés aux professionnels au début de 1980 sous le nom de SIPMOS (Siemens Power MOS), et ce nouveau type de semi-conducteurs de puissance a depuis lors suscité un vif intérêt. A un point tel que durant la phase d'échantillonnage, la forte demande de notre clientèle a failli ne pas être satisfaite. La raison en est simple: nous utilisons, contrairement à

nos concurrents, des tranches de silicium de quatre pouces produites exclusivement par deux fournisseurs à l'heure actuelle. Siemens est toutefois en mesure de réaliser chaque semaine 1500 tranches comportant chacune plusieurs centaines de transistors SIPMOS (famille BUZ).

Les SIPMOS ont été développés dans les laboratoires de recherche Siemens. La double implantation (DIMOS) présente des avantages très nets par rapport aux autres technologies et c'est pourquoi Monsieur Rolf Montanus, Directeur des ventes, déclare: "C'est avec une pointe de fierté que nous avons constaté que les grandes espérances que nous avions fondées sur le procédé SIPMOS se sont réalisées. En cours d'année, plusieurs concurrents ont compris l'importance des transistors de puissance MOS et ont lancé sur le marché des composants semblables".

Les transistors de puissance de ce nouveau type constituent des commutateurs robustes pour le courant continu ou alternatif d'une puissance située dans la plage des kilowatts, avec un courant de commande de 1 mA en 5 V. Ce faible niveau d'entrée permet à des microprocesseurs de commuter des puissances pouvant atteindre 5 kW pratiquement sans emballement thermique. La tension drain-source des transistors SIPMOS fabriqués en série atteint 800 V. Des spécimens atteignant 950 V existent déjà en laboratoire. La régulation électronique assurant une utilisation rationnelle de l'énergie constitue, selon Siemens, un important débouché pour les semi-conducteurs de puissance SIPMOS. Les microprocesseurs sont utilisés dans l'asservissement du nombre de tours des moteurs électriques, le contrôle des moteurs à combustion interne, le pilotage des centrales ou dans la régulation du chauffage domestique. Dans de nombreuses applications, l'électro-ménager par exemple, le recours à l'électronique ne pourra pleinement se justifier tant sur le plan technique que financier qu'avec l'emploi des semi-conducteurs de puissance MOS.

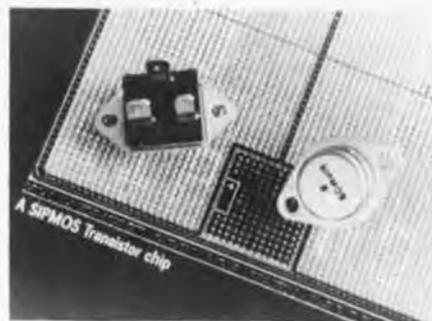

Deux unités de production implantées en Extrême-Orient et aux Etats-Unis deviendront opérationnelles dès l'année prochaine pour satisfaire la demande. Cette initiative répond à un besoin de rationalisation de la production en série, permettant d'atteindre des prix parfaitement concurrentiels sur le marché international.


Siemens
39-47, bd Ornano,
93203 SAINT-DENIS

1909M

Transistor haute tension en boîtier TO-220 isolé

Teccor, représenté en France par la société CP Electronique, s'introduit sur le marché du transistor en commercialisant une première

série référencée: T-TIP47L, 48L, 49L et 50L. Il s'agit d'un transistor en boîtier TO-220AB, présentant un isolement de 2500 volts efficaces entre sorties et embase (4000 volts efficaces sur demande), pouvant débiter 1 ampère et supporter jusqu'à 400 volts en VCEO et 500 en VCBO. La technologie triple diffusée lui confère une grande robustesse en seconde avalanche. La glassivation des jonctions assure une stabilité des paramètres dans des conditions extrêmes.

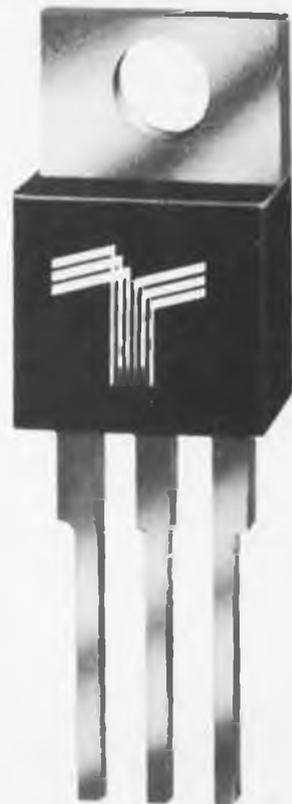

La dissipation est de 25 watts à 25°C boîtier et de 2 watts à 25°C ambiante (sans radiateur), mais il équivaut à un produit non isolé de 40 watts monté avec mica.

Ce transistor bénéficie de l'expérience Teccor dans la production de boîtiers isolés TO-220 et dans la glassivation des jonctions haute tension.

Bien que les caractéristiques annoncées soient similaires à celles de la concurrence, l'avantage significatif et unique est l'isolement interne du boîtier: cet isolement est meilleur thermiquement que celui des produits montés avec mica, il est plus fiable, plus économique et plus simple à monter.

Ce transistor est un produit économique destiné à des applications industrielles et grand public.

Documentation, fiches techniques et produits disponibles chez

CP Electronique,
51, rue de la rivière, BP 1,
78420 CARRIERES/SEINE

1910M

marché

WORLDWIDE

marché musique

Des afficheurs à LED bicolores: la couleur change avec la polarisation

Siemens fournit désormais en option ses afficheurs à LED 7 segments à surface grise (série HD) en version bicolore. Le premier modèle proposé de ce type est un indicateur avec symboles de 10 mm de haut.

Sur ces afficheurs, chaque segment lumineux est doté de deux chips semiconducteurs montés en antiparallèle. Il suffit d'inverser la tension ou le courant de service pour que la couleur émise passe du rouge au vert, et vice versa car c'est le chip situé dans le sens passant qui s'allume.

Cette nouvelle faculté accroît considérablement le champ d'application des afficheurs à LED. Outre les valeurs données par affichage numérique, ils fournissent des informations symbolisées par la couleur émise. Ainsi, le passage du vert au rouge peut être interprété comme un signal d'alerte, ou annoncer le dépassement d'une valeur limite prédéterminée.

Sur les appareils de mesure avec des positions correspondant aux valeurs alternatives (courant/tension, deux points de mesure différents par exemple), le changement de la couleur émise signale le passage d'une plage à l'autre.

Siemens S.A.
39-47, bd Ornano,
93203 SAINT-DENIS

1908M

Transistors de commutation de forte puissance

SGS-ATES lance trois nouveaux types de transistors NPN en technologie multi-épitaxiale planar destinés à des applications de commutation moyenne tension et forts courants. Ces transistors sont les BUR 50 (125 V, 70 A), BUR 51 (200 V, 50 A) et BUR 52 (25 V, 40 A).

La valeur maximale de la tension de saturation collecteur émetteur de ces transistors est inférieure à 1,5 V dans les conditions suivantes:

BUR 50 $I_c = 70$ A, $I_b = 7$ A

BUR 51 $I_c = 50$ A, $I_b = 5$ A

BUR 52 $I_c = 40$ A, $I_b = 4$ A

Les caractéristiques de second claquage en inverse (E_s/b) donnent les valeurs maxima du courant collecteur pouvant être commuté pendant le turn-off aux valeurs maxima de tension collecteur émetteur, et ceci dans des conditions de commande de base très sévères ($V_{BE\ off} = 7$ V, $R_b = 1\ \Omega$).

Les innovations techniques dans les domaines de la géométrie des pastilles, dans le contrôle des couches épitaxiales et dans les techniques de diffusion améliorent de façon fondamentale les paramètres de commutation tels que: la tenue en E_s/b et I_s/b , la vitesse de commutation et la fiabilité.

SGS-ATES France S.A.
"Le Palatino"
17, av. de Choisy,
75643 PARIS Cedex 13

1907M

Nouvelle famille de transistors de commutation "SWITCH-PLUS"

General Semiconductor Industries, représenté en France par la société CP Electronique, annonce une nouvelle famille de transistors de commutation.



Cette famille est constituée de six séries: 4, 6, 8, 10, 15 et 20 ampères avec des tensions V_{CEO} de 300, 350 et 400 volts. Les séries 30 et 50 ampères sont commercialisées cette année.

Ces transistors se présentent en boîtier TO-3 et sont construits en technologie "triple diffusée", ce qui leur confère une grande robustesse en seconde avalanche.

De plus, le procédé "C2R" utilisé leur assure une grande stabilité de fonctionnement.

Cette famille est destinée au marché industriel des alimentations à découpage et les prix de commercialisation sont compétitifs.

La série est rapide et présente l'avantage significatif de conserver une excellente rapidité à 100°C boîtier.

Cette famille remplace un certain nombre de types très populaires (BUX, 2N6671-78, 2N6479-84).

Documentation, fiches techniques et produits disponibles chez

CP Electronique,
51, rue de la rivière, BP 1,
78420 CARRIERES/SEINE

1911M

Alco introduit une nouvelle matrice de programmation miniature

La matrice de programmation AMX-1010 permet 100 sélections de programmes sur une matrice de 10 x 10 contacts. Prévue pour montage sur circuits imprimés standard au pas de 2.54 mm, l'AMX incorpore 200 contacts subminiatures de précision "AUGAT Holtite". Un profil extrêmement bas est obtenu même avec les broches court-circuitantes en place. Toutes les surfaces de contacts sont dorées pour des connexions fiables au niveau logique et de transmission de données procurant une résistance de contact très faible.



Les utilisations types se trouvent dans les systèmes de téléphone automatique, les programmes de séquences et les équipements de contrôle pour les procédés automatiques.


La matrice 10 x 10 est la première disponible d'une famille de panneaux microminiatures pour la programmation.

Augat fabrique aussi des matrices sur mesure selon la demande de ses clients.

Augat S.A.
Z.I. Sofilic 440
94263 Fresnes Cedex

(1917 M)

marché musique

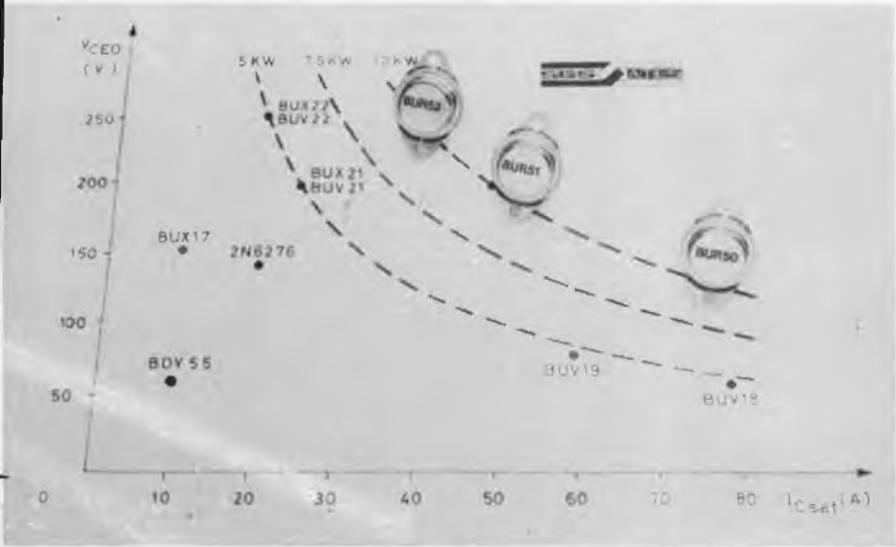

PUBLITRONIC

B.P. 48 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES

Liste des Points de Vente

Les livres, circuits imprimés, disques (références sur encart) distribués par Publitronic, sont disponibles chez tous ces revendeurs. Consultez cette liste, il existe certainement un magasin près de chez vous.

FRANCE

01000 BOURG EN BRESSE
02100 SAINT QUENTIN
02100 SAINT QUENTIN
06000 NICE
06300 NICE
06800 CAGNES SUR MER
13001 MARSEILLE
13005 MARSEILLE
13005 MARSEILLE
13006 MARSEILLE
13140 MIRAMAS
16000 ANGOULEME
16710 ST YREIX
17000 LA ROCHELLE
17000 LA ROCHELLE
17100 SAINTES
17200 ROYAN
18000 BOURGES
21000 DIJON
22000 SAINT BRIEUC
24000 PERIGUEUX
24100 BERGERAC
25000 BESANCON
25600 SOCHAUX
26200 MONTLIMAR
26500 BOURG LES VALENCE
30000 NIMES
31000 TOULOUSE
31000 TOULOUSE
33000 BORDEAUX
33300 BORDEAUX
33820 ST GIER S/GIRONDE
34000 MONTPELLIER
34000 MONTPELLIER
35000 RENNES
35000 RENNES
40000 MONT DE MARSAN
40103 DAX Cx
42000 SAINT-ETIENNE
42300 ROANNE
44000 NANTES
44000 NANTES
44029 NANTES Cx
45000 ORLEANS
45000 ORLEANS
45200 MONTARGIS
49000 ANGERS
49000 ANGERS
49300 CHOLET
51210 LE GAULT
53000 LAVAL
54400 LONGWY
57000 METZ
57007 METZ Cedex
58000 NEVERS
59000 LILLE
59140 DUNKERQUE
59200 TOURCOING
59800 LILLE
60000 BEAUVAIS
60200 COMPIEGNE
62100 CALAIS
63100 CLERMONT-FERRAND
64000 PAU
64100 BAYONNE
64100 BAYONNE
66300 THUIR
67000 STRASBOURG
67000 STRASBOURG
68260 KINGERSHEIM
69008 LYON
69390 VERNAILSON
69400 VILLEFRANCHE
69400 VILLEFRANCHE
74000 ANNECY
75009 PARIS
75010 PARIS
75010 PARIS
75011 PARIS
75011 PARIS
75012 PARIS
75014 PARIS
75014 PARIS
75341 PARIS Cx 07
76200 DIEPPE
76600 LE HAVRE
78630 ORGEVAL
92000 MONTAUBAN
82000 MONTAUBAN
83000 TOULON
84000 AVIGNON
84000 AVIGNON
87000 LIMOGES
87000 LIMOGES
88000 EPINAL
89100 SENS MAILLOT
89230 PONTIGNY
90000 BELFORT
91390 MORSANG/ORGE
92190 MEUDON
92220 BAGNEUX
92240 MALAKOFF
94200 IVRY/SEINE

Elbo; 46, rue de la République
J. Manier; 110, rue Pierre Brossolette
Loisirs Electroniques; 7, bd Henri Martin
Jeanco; 19, rue Tonduti de l'Escarène
Electronique Assistance; 7, bd St Roch
Hobbylec Côte d'azur; 3, bd de la Plage
Europa Electronique; 13, bd du Redon
ASN Diffusion; 20, rue Vitalis
O.M. Electronique; 25, rue d'Isly
Semelec; 90, rue E. Rostand
Service Electronique; 22, rue Abbé Couture
S.D. Electronique; 252, rue de Périgueux
Electronic Labo; 84, route de Royan
Comptoirs Rochelais; 2, rue des Frères Précheurs
SMR Tamisier; 20-22, rue du Palais
Musithèque; 38, cours National
Audi; 7, 5, rue Paul Doumer
CAD Electronique; 8, rue Edouard Vaillant
Electronic 21; 4 bis, rue Sarrigny
Technimag - Le Gagne; 53, rue du Dr Rahuel
K.C.E.; 47, rue Wilson
R. Pommarel; 14, place Doublet
Reboul; 34-36, rue d'Arènes
Electron Belfort; 38, av. du Gl Leclerc
Electronique Distribution; 22, rue Meyer Couch Fust
ECA Electronique; 22, quai Thannaron
Cin' Radio Téléc; Passage Guérin
Les Comptoirs Toulousains; 8, rue Nazareth
Pro électronique sarl; 23, allée Forain F. Verdier
Electrome; 17, rue FondeauDége
Electronique 33; 91, quai Bacalan
Sono Equipement; Mr F. Bouvet
SNDE; 9, rue du Grand-Saint-Jean
Son et Lumière; 5, rue d'Alsace
Computerland Bretagne; 13, av. du Mail
Labo "H"; 57, r. Manoir Servigné, ZI, r. de Lorient
Electrome; 5, place Pancout
Malfroy HiFi; 7, rue Saint Vincent
Radio Sim; 29, rue Paul Bert
Radio Sim; 6, rue Pierre de Pierre
ASN Nantes; 34, rue Foura
Kits et Composants Sarl; 27, chaus. de la Madeleine
Silicone Vallée; 87, quai de la Fosse
L'Electron; 37, Fg Saint Vincent
RLC Electronique; 152, rue de Bourgogne
Electronique Service; 90, rue de la Libération
Electronic Loisirs; 24-26, rue Beaupaire
Kits et Composants 49; 40, rue Laravallière
Electronique Loisir; 9, rue de Pineau
Séphora Music; rue de la Gare
Radio Télé Laval; 1, rue Sainte-Catherine
Cromélec; 66, rue du Metz
CSE; 15, rue Clovis
Fachot Electronique; 5, bd Robert Sérot
Coratel; 12, rue du Banay
Decock Electronique; 4, rue Colbert
Loisirs Electroniques; 19, rue du Dr Louis Lemaire
Electroshop; 51-53, rue de Tournai
Sélectronic; 11, rue de la Clef
Hobby Indus Electronique; 6, rue Denis Simon
J. Manier; ZAC "les Mercières"
V.F. Electr. Comp.; 21, rue Mgr Piedfort
Electron Shop; 20, av. de la République
RESO; 75, rue Castetnau
HBN Electronique; 3, rue Tour du Sault
Le Calcul Intégral; 17, rue de Belfort
Renzini Electronique; 23 bis, bd Kléber
Bric Electronique; 39, Fg National
Dahms Electronique; 34, rue Oberlin
Hi-Fi Electron; Artisanale; 91a, rue de Richwiller
Speed Elec; 67, rue Bataille
Médélor; B.P. 7
Electronique Shop; 14, rue A. Arnaud
Poppy; 135, rue d'Anse
Électer; 40 bis, av. de Brogny
Albion; 9, rue de Budapest
Acer; 42, rue de Chabrol
Sté Nouvelle Radio Prim; 5, rue de l'Aqueduc
Cirque Radio; 24, bd des filles de Calvaire
Magnétic France; 11, place de la Nation
Reilly Composants; 79, Bd Diderot
Compokit; 221, bd Raspail
Montparnasse Composants; 3, rue du Maine
Radio Beaugrenelle; 6, rue Beaugrenelle
Au Pigeon Voyageur; 252, bd Saint Germain
Electodom; 9, rue Lemoine
Bellcrest; 3, rue Paul Doumer
LAG Electronique; rue de Vernouillet
Gema Electronique; 24, rue Lakanal
R. Posselle; 1, rue Joliot Curie
Radiélec "Le France"; Av Gl Nogues
Kits et Composants B4; 1, rue du roi René
Kit Selection; 29, rue St Etienne
Distra-Shop; 12, rue François Chenieux
Limtronic; 54, av. Georges Dumas
Wildermuth, ACE; 12, rue Friesenhauser
Sens Electronique; Galerie marchande GEM
La Source Idées; 31, rue Paul Desjardins
Electron Belfort; 10, rue d'Evette
C.F.L.; 45, bd de la gribalette
Ets Lefèvre; 22, place H. Brousse
B.H. Electronique; 164, av. Aristide Briand
Béric; 43, bd Victor Hugo, B.P. 4
C.F.L.; 107, bd P. V. Couturier

BELGIQUE

1000 BRUXELLES
1000 BRUXELLES
1000 BRUXELLES
1000 BRUXELLES
1000 BRUXELLES
1000 BRUXELLES
1030 BRUXELLES
1050 BRUXELLES
1300 WAVRE
1400 NIVELLES
1520 LEMBEEK HALLE
1800 VILVOORDE
2000 ANVERS
2000 ANVERS
2000 ANVERS
2060 MERKSEM
2110 DEURNE
2140 WESTMALLE
2180 KALMTHOUT
2200 BORGERHOUT
2500 LIER
4000 LIEGE
4000 LIEGE
4000 LIEGE
4800 VERVERIES
5000 NAMUR
5200 HUY
5200 HUY
5700 AUVELAIS
6000 CHARLEROI
6000 CHARLEROI
6000 CHARLEROI
6700 ARLON
7000 MONS
7000 MONS
7100 LA LOUVIERE
8500 COURTRAI
9000 GAND
9000 GAND
9000 GAND

Cotubex; 43, rue de Cureghem
Radio Bourse; 14-16-18, rue du Marché aux Herbes
Radio Bourse; 4, rue de la Fourche
Triac; Bd Lemonnier, 118-120
Triac II; 87, av. Stalingrad
Vadelec; 24-26, av. de l'Héliport
Capitani; 78-80, rue du Corbeau
Rotor Electronica; rue du Trône, 228
Electrosun Wavre; 9, rue du Chemin de Fer
Tévélabo; 149, rue de Namur
Halélectronics; Acaciastraat 10
Fa. Pitteroff; Lauvenestraat 162
Fa. Arton; Sint Katelijnevest 31-35-37-39
EDC; Mechelsesteenweg 91
Radio Bourse; Sint Katelijnevest 53
MEC; Laaglandlaan 1a
Jopa Electronik; Ruggeveldlaan 79B
Fa. Gerardi; Antwerpsesteenweg 154
Audiotronics; Kapellensteenvweg 389
Telesound; Bacchuslaan 78
Stéréorama; Berlijij 51-53
Ets Léopold Fissette; en Féronstrée 100
Radio Bourse; 112, rue de la Cathédrale
Centre Electronique Liégeois; 9-C, rue des Carmes
Longtain; 10, rue David
Serep Electronic Center; Bd de Merckem 70
Centre Electronique Hutois; 15, rue du Coq
Spectrasound; 16, rue des Jardins
Pierre André; 25, rue du Dr Rommedenne
Elektrokrit; 142, Br Tirou
Labora; 7-14, rue Turenne
Lafayette-Radio; Bd P. Janson
S.C.E. Sprl; 33, Grand Place, Marché au beurre
Best Electronics; 49, rue A. Masquelier
Multikits; 41, rue des Fripiens
Cotéra; 36, rue Arthur Warocqué
International Electronics; Zvevegemeestraat 20
EDC; Stationsstraat 10
Radio Bourse; Vlaanderenstraat 120
Radiohome; Lange Violettestraat

SUISSE

1217 MEYRIN
2052 FONTAINEMELON
2922 COURCHAVON

Loffet Electronique; 6, rue de la Golette
URS Meyer Electronic; 17, rue Bellevue
Lehmann J. J. (radio TV)

BIENVENUE AUX

NOUVEAUX REVENDEURS

France

58000 NEVERS P.H.M.;
3 bis, rue Saint-Genest

*Vous possédez un magasin d'électronique,
n'hésitez pas!*

Ecrivez à Publitronic, BP 48, 59930
La Chapelle d'Armentières, et vous obtiendrez
tous les renseignements pour devenir revendeur
et trouver chaque mois vos coordonnées dans
cette liste de points de vente.

SERVICE de PROGRAMMATION EPROM

Tous types + Proms TTL (74S..., 82S...)
à partir de listing hexadécimal,
de cassette, de Rom ou d'Eprom programmée.
Duplication
Effacement des Eproms
Transcodage (par inversion des bornes
d'adresses et/ou de données)
Proms 74S188 (= 82S23) programmées
pour RTTY ou tout autre usage: 165 FB TVAC
Programmes Elektor:
2708 programmée: 495 FB TVAC
2716 " 695 FB TVAC
2732 " 1 500 FB TVAC

(Vente en Belgique)

Pour tout renseignement complémentaire:

Ets Léon CATY

SERVIPROM

rue de la station, 34
6508 CARNIERES (Belgique)
tél.: (064) 44.16.38
de 9 à 12 heures (sauf le lundi)

acoustical



vente en gros

présente les interrupteurs **ALCO** série verte
*Saviez-vous qu'il existe des interrupteurs reliant
les deux principales qualités :*
robustesse et économie

De la marque **ALCO**, nous vous proposons les
séries vertes : des inverseurs et boutons-poussoirs
miniatures ayant les caractéristiques suivantes
communes : contacts argent lourd 6 A/125 VAC,
3 A/250 VAC, 4 A/28 VDC ; des connexions
surmoulées, canon à fort couple de serrage,
emballage individuel avec un compartiment
séparé pour la visserie.

*Ces interrupteurs vous intéressent, mais avant de
procéder à une première commande vous aimeriez
les connaître mieux ?*

En découpant cette annonce les 250 premières
réponses profiteront d'un cadeau : *la remise
gratuite d'un interrupteur et une documentation
détaillée des différents modèles.*

Nous enverrons à toute réponse justifiée (vos
références complètes et votre activité principale
nous sont nécessaires) notre tarif courant ainsi
qu'une offre spéciale "premier achat".

acoustical



bp 12 59181 STEENWERCK T. (28) 48.21.14
sarl capital 20.000 F - siret 316.203.284.00015

REPertoire DES ANNONCEURS

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Acer Composants | 5-72, 5-73, 5-74, 5-75 | Léon Caty | 5-69 |
| Acoustical | 5-69 | Magnétic France | 5-10, 5-11 |
| A.D.S.E. (Bishop) | 5-71 | M.C.R. | 5-12 |
| Albion | 5-82, 5-83 | Pantec | 5-12 |
| Aux Composants Electroniques | 5-70 | Pentasonic | 5-77, 5-78, 5-79 |
| Avirex | 5-13 | Poussielgues | 5-71 |
| Béric | 5-04, 5-05 | Publitronec | 5-06, 5-16, 5-68, 5-80 |
| Céditel | 5-76 | Radio M.J. | 5-07, 5-08, 5-09 |
| Cesam | 5-81 | Sélectronic | 5-84 |
| C.F.L. | 5-70 | Soamet | 5-76 |
| Chauvin Arnoux (A.C.D.) | 5-02 | Sté Nlle Radio Prim | 5-82, 5-83 |
| Cirque Radio | 5-82, 5-83 | Tera-Lec | 5-70 |
| Comptoir du Languedoc | 5-81 | Petites annonces | 5-70 |
| Electrome | 5-15 | | |
| Elektor | 5-70 et encart | | |
| Europe Electronique | 5-17 | | |
| Heathkit | 5-14 | | |
| Hobbylec | 5-70 | | |

Petites Annonces

Rédigez votre texte de façon lisible (à la machine, si possible). Précisez dans votre texte vos coordonnées ou numéro de téléphone avec l'indicatif départemental. Ev. ls. abrs. (évités les abréviations!) UTILISER LA CARTE "Petites Annonces" EN ENCART. MERCI.

Achète Chrososynth monté et réglé parfait état de fonctionnement 700 F sans clavier, 1000 F avec clavier, Urgent. B. Dejean 34, rue sœur Bouvier 69005 Lyon Tél. 836.49.17 - 18 h à 21 h.

Vends platine chrososynth cablée (pro) + clavier neuf à cabler 650 F Lenormand - 1, rue P. Valéry 92240 Malakoff.

Vends JCOM 255 ss gar. Prix à débattre. Denize A. 493.34.74.

Vends Junior + alim. + Transf. 730 F + Port. Moog, 11, rue de Mulhouse - 67400 Ostwald.

COFFRETS

métalliques Retebox

TOUS USAGES

Toutes dimensions

200 modèles

tera-lec

51, rue de Gergovie
75014 Paris - Tél. 542 09 00

HOBBYLEC

CÔTE D'AZUR

06800 CAGNES-SUR-MER • TEL. (93) 73.49.45
3, Bd. de la Plage (Bord de Mer) près de l'Hippodrome

| Les * TROUVABLES * pour le JUNIOR | | | |
|---|--------|------------------|-------|
| MPU 6502 | 95,00 | MAN 4640 A | 23,00 |
| EPROM 2708 | 60,00 | ULN 2003 | 14,00 |
| RAM 6532 | 120,00 | RAM 2114 | 45,00 |
| Les * INTROUVABLES * pour la C.B. etc | | | |
| (Hitachi, Mitsubishi, NEC, Toshiba, Sanvo, Sony...) | | | |
| 2 SC 1307 | 19,50 | Exemples TA 7205 | 20,50 |
| 2 SC 1675 | 2,80 | LA 4420 | 33,00 |
| 2 SC 1969 | 22,00 | AN 214 | 24,00 |
| 2 SC 2166 | 14,00 | µPC 1156 | 19,00 |

Consultez-nous !

EXPEDITION : Paiement à la commande par chèque bancaire ou postal, plus frais de port 12,00 F

aux composants

WILDER MUTH

KITS - MESURES
ANTENNES - H.P.

REVUES D'ELECTRONIQUES

a.g.e.

12, rue de l'Abbé Friesenhauser

(29) 82-18-64

88000 EPINAL

electroniques


C.F.L.

C.F.L. - 91 C.F.L. - 94
Morsang S/Orge Ivry S/Seine
45, Bd de la gribelette 107, Bd P.V. Couturier
91390 - Tél. 015.30.21 94200 - Tél. 672.32.68

Composants Electroniques

Librairie technique - Revue Elektor -
Fiches - Transfo - Appareils de mesure -
Outillage - Soudure - Fils émaillé - Coffret -
Ouvert le Dimanche de 10 h à 13 h 30
Du Lundi au samedi de 9 h à 12 h 30 - 14 h à 20 h

La cassette de rangement ELEKTOR

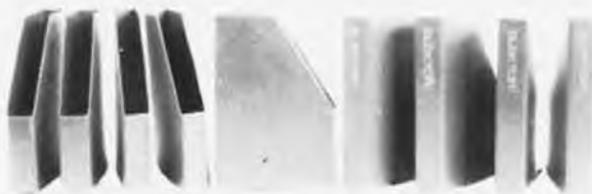

ELEKTOR a conçu cette cassette de rangement pour vous faciliter la consultation d'anciens numéros et afin que vous puissiez conserver d'une façon ordonnée votre collection d'ELEKTOR.

Chez vous, dans votre bibliothèque, une cassette de rangement annuelle vous permettra de retrouver rapidement le numéro dans lequel a été publié l'information que vous recherchez. De plus, votre collection d'ELEKTOR est protégée des détériorations éventuelles. Vous éviterez aussi le désagrément d'égarer un ou plusieurs numéros avec cette élégante cassette de rangement.

La cassette de rangement ELEKTOR ne comporte aucun système d'attache compliqué. Vous pourrez retirer ou remettre en place chaque numéro simplement et à votre convenance.

Ces cassettes se trouvent en vente chez certains revendeurs de composants électroniques, ou pour les recevoir par courrier, directement chez vous et dans les plus brefs délais, faites parvenir votre commande, en joignant votre règlement (+ 6 F frais de port) à:
ELEKTOR, B.P. 53, 59270 Bailleul

ELEKTOR
BP 53 59270 BAILLEUL

Prix: 30FF

TÉLÉCOMMUNICATIONS



BEST SELLERS

K 7000 FRÉQUENCÉMÈTRE 10 Hz 550 MHz

Gammes : 10 Hz - 550 MHz. Sensibilité : 10 mV - 50 mV. Base de temps : TC X 0 ± 1 ppm. Affichage : 7 digits 1 cm. Sorties : BNC. Alimentation : 7,5 V - 15 V CC ou CA. Boîtier aluminium. Dimensions : 11 x 13,5 x 4,5 cm. Poids : 385 g.

Prix : **869 F* TTC** en kit **1260 F* TTC** monté

CM 1000 CAPACIMÈTRE DIGITAL

Gammes : 4 de 1 pF à 9999 µF. Affichage : 4 digits 1,5 cm. Précision : ± 0,1 % de la gamme moins 1 digit. Placement automatique du point décimal. Boîtier aluminium avec poignée. Alimentation : 110/220 volts. Dimensions : 19 x 16 x 6,5 cm. Poids : 1,250 kg.

Prix : **1250 F* TTC** en kit **1470 F* TTC** monté

OPTO 8010.1

10 Hz - 1.1 GHz

BT : 0,1 ppm

S : 1 - 35 mV

9 digits

Prix : 3250 F* TTC

OPTO 7010.1A

10 Hz - 600 MHz

BT : 0,1 ppm

S : 1 - 20 mV

9 digits

Prix : 2284 F* TTC

* (+ port 35 F).

TRMS 5000

Multimètre

Thermomètre

4 digits 1/2

Prix : 2587 F* TTC

PDT 590

Thermomètre digital

de précision avec

2 sondes commutables

Gammes : - 50 °C à 150 °C

Résolution : 0,1 °C

Linéarité : 0,5 °C de

- 55 °C à 150 °C

Prix : 720 F* TTC en kit

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE OPTOÉLECTRONICS.

POUSSELGUES DIFFUSION ELECTRONIQUE

UN SPÉCIALISTE DE L'ÉMISSION/RÉCEPTION DU Hz AUX GHz.

89 bis, rue de Charenton 75012 Paris - Tél. 340.23.39 et 364.26.99
du mardi au vendredi 14 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Bishop

"the innovators"®

EZ CIRCUIT

(Prononcez IZI : "facile" en anglais)
ou

LE QUICK CIRCUIT

VOUS POUVEZ MAINTENANT
FABRIQUER OU RÉPARER

VOUS-MÊME VOTRE CIRCUIT
IMPRIMÉ PROFESSIONNEL

SIMPLE ET DOUBLE FACE
IDEAL POUR PROTOTYPE!

Nouveau procédé
- sans photographie

- sans gravure

- sans bain

- sans acide

- sans vos pastilles
et rubans habituels

mais avec les nôtres
en cuivre autocollant.


BIENTÔT EN VENTE
CHEZ VOTRE REVENDEUR
HABITUEL

Catalogue (en anglais) sur demande à :

The Innovators
Bishop


Graphics, France
7, avenue Parmentier 75011 PARIS
Tél. : (1) 372.92.52 Télex : 680 952

CONNECTEURS

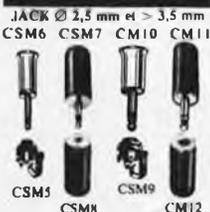


JACK Ø 2,5 mm et > 3,5 mm
 CSM6 CSM7 CM10 CM11
 Série miniature
 JACKS Ø 2,5 mm.
 CBM 5. Prise châssis, métallique Ø 2,5 mm, avec coupure, 1,35 F
 CSM 6. Fiche mâle, Ø 2,5 mm. Capot plastique, 1,10 F
 CSM 7. Fiche mâle, Ø 2,5 mm. LUXE. Capot bakélite serre-câble, 1,70 F
 CSM 8. Fiche femelle, Ø 2,5 mm. LUXE (prolongateur). Capot bakélite, 1,70 F
 Série miniature
 JACKS Ø 3,5 mm
 CSM 9. Prise châssis femelle métallique Ø 3,5 mm, avec coupure, 1,10 F
 CM 10. Fiche mâle Ø 3,5 mm. Capot plastique, 1,10 F
 CM 11. Fiche mâle Ø 3,5 mm. LUXE. Capot, serre-câble, 1,80 F
 CM 12. Fiche femelle, Ø 3,5 mm. LUXE (prolongateur). Capot, 2,20 F
 CM 13. Fiche mâle Ø 3,5 mm. métal chromé, 2,70 F
 CM 14. Fiche femelle Ø 3,5 mm (prolongateur). Métal chromé, 2,70 F

FICHE NORMES DIN

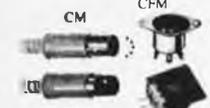

CM. Connecteurs mâles :
 3 broches, 90°, 1,70 F
 5 pôles, 45°, 1,70 F
 5 broches, 60°, 2,20 F
 6 broches, 60°, 2,20 F
 CF. Connecteurs femelles (prolongateur) :
 3 pôles, 90°, 2,00 F
 5 pôles, 45°, 2,00 F
 5 broches, 60°, 2,20 F
 6 broches, 60°, 2,00 F
 CFM. Connecteurs femelles (châssis) :
 3 broches, 90°, 2,00 F
 5 pôles, 45°, 2,00 F
 5 broches, 60°, 2,00 F
 6 pôles, 60°, 2,00 F
 Z. Prise femelle pour circuits imprimés (normes DIN) :
 5 pôles, 90°, 2,60 F
 5 pôles, 45°, 2,60 F
 Avec interrupteur, 2,60 F
 (A l'enfichage le H.-P. extérieur est branché en coupant le H.-P. intérieur.)

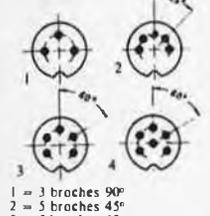

JACKS Ø 6,35 mm. MONO
 Pour câbles blindés : 2 contacts dont la masse au châssis (MICRO. AMPLI. MESURE)... 2,20 F
 CS 30. Fiche mâle, cabochon bakélite, serre-câble, 2,20 F
 CS 31. Fiche femelle (prolongateur), cabochon bakélite, 2,20 F
 CS 32. Fiche mâle, cabochon métal chromé, serre-câbles, 4,5 F
 CS 33. Fiche femelle (prolongateur), cabochon métal chromé, 5,45 F
 CS 34. Prise châssis femelle, 2 contacts dont 1 masse au châssis. Ø de perçage 9 mm, 3,65 F
 CS 35. Prise châssis femelle, monobloc, corps plastique, 4,15 F
 CS 36. Fiche mâle coudée. Renvoi du câble à 90°, corps métallique poli, 2,80 F

JACKS Ø 6,35 mm - STEREO
 Utilisés pour casques STEREO : 3 contacts dont la masse au châssis.
 CSS 37. Fiche mâle, cabochon bakélite, serre-câble, 3,35 F
 CSS 38. Fiche femelle (prolongateur), cabochon, bakélite, serre-câble, 3,35 F
 CSS 39. Fiche mâle, serre-câble, cabochon, métal chromé, 2,70 F
 CSS 40. Prise femelle, châssis, dont un contact au châssis, Ø de perçage : 9 mm, 3,70 F


XLR 3 12 C. Prolong. 3 br mâles, 21,00 F
 XLR 3 11 C. Prolong. 3 br fem., 26 F
 XLR 4 12 C. Prol. 4 br. mâle, 21 F
 XLR 4 11 C. Prol. 4 br. fem., 26 F
 XLR 4 32. Châssis 4 br. mâle, 29 F



RCA - CINCH
 C10. Fiche mâle, type stand, avec cabochon plast. souple, 1,00 F
 C11. Fiche femelle (prolongateur) avec cabochon plastique souple, 1,00 F
 C12. Fiche mâle, type LUXE, avec cabochon bakélite serre-câble, 2,00 F
 C13. Fiche femelle (prolongateur), LUXE avec cabochon bakélite serre-câble, 2,10 F
 C14. Fiche mâle professionnelle avec cabochon métal chromé, 2,35 F
 C15. Fiche femelle (prolongateur) avec cabochon métal chromé, 2,70 F
 A1. Plaquettes châssis :
 2 prises coaxiales avec contre-plaque, 2,20 F
 4 prises coaxiales avec contre-plaque, 3,50 F
 Fusible 5x20, 500 mA I, 2, 3, 4, 5 A, l'unité, 0,60 F
 Par 10, l'unité, 0,80 F



CS30 CS36
 CS31 CS33
 CS32 CS34
 CS35

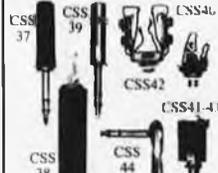

CSS 37 CSS 41
 CSS 38 CSS 40
 CSS 39 CSS 41

CSS 41. Prise femelle, châssis monobloc, corps plastique, 1,5 F
 CSS 42. Prise femelle, châssis avec double coupure et double inversion par introduction de la fiche mâle. 9 plots sur la partie arrière, 7,70 F
 CSS 43. Identique à CSS 42, mais corps plastique, monobloc et plot sur la partie arrière, 7,70 F
 CSS 44. Fiche mâle coudée (90°), cabochon métallique, 5,50 F

PRISES HP




PM/PF. Prise mâle : haut-parleur (normes DIN), 1,70 F
 Prise femelle : prolongateur, 1,80 F
 PM à vis. Prise mâle, 2,50 F
 PF à vis. Prise femelle, 2,50 F
 PFC. Prise femelle : haut-parleur (châssis), 1,80 F
 Avec coupure, 1,80 F
 Prise H.-P. avec interrupteur et inverseur, 2,80 F
 (Les 2 positions d'enfichage de la prise mâle permettront de brancher au choix les H.-P. intérieurs ou extérieurs.)
 N2. Boîtier de raccordement. Entrée, 1 prise femelle H.P. Sortie 2 prises femelles H.-P. Normes DIN, 11,00 F
 Z1. Fiche HP mâle/femelle, 6,20 F

COMMUTATEURS




CSM 20 CSM 24
 CSM 21 CSM 22/23
 Type Inter-inverseurs bipolaires à 2 positions tenues.
 CSM 20. Type à glissière, subminiature. Tige plastique (isolé), 1,80 F
 CSM 21. Type à glissière miniature. Type en plastique (isolé), 1,80 F
 CSM 22. Type à bascule, rupture brusque, 6,45 F
 CSM 23. Type à bascule : 250 V 6 A (AC). Miniature. Entre-axe 30 mm. Bouton 16x19 mm, 6,10 F
 CSM 24. Type à clé (métal). Rupture brusque Ø perçage 13 mm, 8,45 F

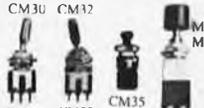

CM 30 CM 32
 CM 31 CM 33
 CM 34 CM 35
 SUBMINIATURE
 Commutateur à rupture brusque 8 A à 126 V. Ø de perçage : 7 mm.
 CM 31. 3 plots, 2 positions. Contact tenu, unipolaire.
 INTER-INVERSEUR, 9,90 F
 CM 32. 6 plots, 2 positions. Contact tenu, bipolaire.
 INTER-INVERSEUR, 13,00 F
 CM 33. 6 plots, 3 positions. Contact tenu, bipolaire.
 BI-INVERSEUR, 18,00 F
 CM 35. Poussoir Subminiature. Contact non tenu. Bouton plastique rouge, 2,50 F
 COMMUTATEURS POUSSOIRS MICRO-INTERRUPTEURS
 MI 1 (unipolaire), 15,00 F
 MI 2 (bipolaire), 18,00 F

ALIMENTATION

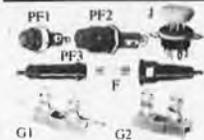

PF1 PF2
 PF3
 G1 G2
 PORTE-FUSIBLES
 PF 1. Type châssis isolé pour cartouche 5x20 mm. Ø de perçage 13 mm, 4,20 F
 PF 2. Type châssis isolé pour cartouche 6x32 mm. Ø de perçage 13 mm, 3,90 F
 PF 3. Type auto-radio pour cartouche 6x32 mm, 2,80 F
 G1. Porte-fusible, fixation : circuit imprimé, 1,70 F
 G2. Porte-fusible, fixation : à visser, 1,70 F
 J. Répartiteur de tension : 110-220 V, 1,80 F

BOITIERS PORTE-PILES

PP1. Pression pour porte-piles, 1,20 F
 PP2. Pour 2 piles 3 V, 25x16x60 mm, 3,30 F
 PP3. Pour 4 piles 6 V, 30x28x60 mm, 3,50 F
 PP4. Pour 6 piles 9 V, 45x28x28 mm, 4,80 F
 PP5. Pour 8 piles 12 V, 55x28x60 mm, 8,50 F



CONNECTEURS PROFESSIONNELS



CP 40 CP 41
 CP 42 CP 43
 CP 44 CP 45
 CP 46
 UHF
 CP 40. Fiche mâle pour câble 10 mm Isolant HF. Plaque argent. Contact central plaqué or, 15,40 F
 CP 41. Réducteur de CP 40 pour câble 6 mm, 3,60 F
 CP 42. Prise femelle châssis. Fixation en 4 points, 22,30 F
 CP 43. Prise femelle châssis. Fixation par 1 vis centrale Ø de perçage 12,5 mm (avec écrou), 15,60 F
 CP 44. Adaptateur coudé 90° pour CP 40-CP 42, 37,70 F
 CP 45. Adaptateur femelle/femelle-permet de relier ensemble 2 fiches (CP 40), 18,40 F
 CP 46. Adaptateur en T, 1 mâle. 2 femelles (très utile en VIDEO) mise en série de plusieurs MONITORS ou SCOPES, 61,30 F

BNC
 CP 50. Fiche mâle à baïonnette. 50 Ω (adaptabilité également 75 Ω), 13,95 F
 CP 51. Fiche châssis à ergots baïonnette. Spéciale 50 Ω (adaptabilité également 75 Ω). Ø de perçage pour fixation 9,5 mm, 13,95 F

ADAPTEURS
 BNC : CP 50 (mâle)
 UHF : CP 42 (femelle), 31,25 F
 CP 61 : BNC UHF
 BNC : CP 51 (femelle)
 UHF : CP 40 (mâle), 31,25 F

PINCES CROCOS

PC 1. Isolée, plastique souple rouge ou noir. Cosses à souder 32 mm, 0,90 F

PC 1 B. Isolée, plastique souple rouge ou noir. Cosses à souder, 43 mm, 0,90 F

PC 1 C. Isolée, plastique souple rouge ou noir. Cosses à souder 55 mm, 1,00 F



PC 16. Isolée, plastique rouge ou noir. Adaptable pour pointe de touche, Ø 2,5 mm, fixation vis miniature Ø 2,5 mm, 1,10 F
 PC 20. Isolée, plastique rouge ou noir. Cosses à souder. Adaptable pour pointes de touches bananes, 1,10 F
 PC 21. Nouveau modèle tout isolé, 2,00 F

DECOLLETAGE

O. Douille à encastrer isolée. Ø 4 mm, 1,10 F
 O'. Douille à encastrer isolée miniature, Ø 2,5 mm, 0,80 F
 O''. Prolongat. femelle, fixation vis miniature Ø 2,5 mm, 1,10 F
 P. Fiche banane, Ø 4 mm, fixat. de fil pour vis, 1,70 F
 P'. Fiche banane miniature mâle, Ø 2,5 mm, 1,35 F
 R. Dissipateur pour boîtier TO 5, 1,80 F
 S. Dissipateur pour boîtier TO 18, 0,40 F
 T. Passe-fil, 0,25 F
 U. Pied de meuble, noir, 0,25 F
 Y. Fiche banane multiple mâle + 6 femelles de couleurs différentes, 8,70 F

POINTE DE TOUCHE



Ces cordons sont livrés par paire : un rouge + un noir avec d'un côté, des pointes test aiguilles isolées.
 PT 10. Pointes aiguilles-aiguilles, 7,00 F
 PT 42. Fiches aiguilles-banane Ø 4 mm, 9,50 F
 PT 13. Pointes de touche. La paire, 10,20 F
 GF 1. Grip fil, 14,50 F
 GF 2. Grip fil, 22,00 F

FICHES TV-FM



N. Fich. coaxiale TV, mâle, 2,80 F
 Fiche coaxiale TV, femelle, 2,80 F
 N1. Séparateur tête, femelle, 0,35 F
 Q. Fiche antenne, FM, 1,80 F
 Fiche femelle : coaxiale américaine (prolongat.), 2,20 F
 AT. Atténuateur, 7,00 F
 DV. Dériverateur T blindée 8,00 F


ADAPTEURS

Permettant de modifier certains cordons-coaxiaux suivant divers stand.
 AC20. Femelle/femelle (RCA). Permet de relier 2 fiches mâles, 2,10 F
 AC21. 1 RCA mâle, 2 RCA femelles, mises en parallèle, pour MONO STEREO ou séparés, 2 signaux (cordon souple), 4,25 F

AC22. RCA femelle Jack mâle. Ø 6,35 mm, pour adapter une fiche RCA mâle sur 1 prise châssis Jack femelle 6,35 mm, 5,35 F

AC 23. Jack femelle Ø 6,35 mm RCA mâle pour adapt. 1 fiche Jack mâle 6,35 mm sur 1 prise châssis RCA femelle, 5,25 F
 AC24. Jack femelle Ø 6,35. Jack mâle 6,35 mm pour adapter 1 fiche Jack mâle 6,35 sur 1 prise châssis Jack Ø 3,5 mm.
 RC25. 1 RCA mâle, 2 RCA femelles. Fiche monobloc métallique, 5,25 F
 RC 26. Jack mâle Ø 6,35 mm, 2 RCA femelles, 5,25 F

BOULONS

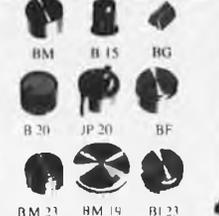

BM. Pour potentiomètres P20 et JP20. Ø extérieur 20 mm. Hauteur 15 mm, Ø axe de fixation 6 mm, 3,00 F
 B15. Ø extérieur 15 mm. Hauteur 15 mm, 3,00 F
 BG. Pour potentiomètres à vis, 1,50 F
 B20. Pour potentiomètres P20 et JP20. Axe Ø 6 mm. Ø ext. 20 mm. Hauteur 15 mm, 3,00 F
 BF Ø extérieur 20 mm. Hauteur 12 mm, 4,50 F
 BM 23. Ø extérieur 23 mm. Hauteur 16 mm. Serrage à vis, 5,00 F
 BM19. Ø extérieur 19 mm. Hauteur 16 mm, 4,00 F
 B123. Ø extérieur 23 mm. Hauteur 12 mm, 3,00 F
 B114. Ø extérieur 14 mm. Hauteur 18 mm, 2,80 F

BOULONS PROFESSIONNELS

Ø 14 mm, ht. 15,3 mm, 5,20 F
 Avec jupe et repère, 6,20 F
 Ø 21 mm, ht. : 18,3 mm, 6,00 F
 Avec jupe et repère, 7,00 F
 Ø 29 mm, ht. : 18,3 mm, 6,90 F
 Avec jupe et repère, 7,90 F
 Ø 38 mm, ht. : 19,8 mm, 8,00 F
 Avec jupe et repère, 9,00 F
 CAPUCHONS COULEUR : noir, bleu, jaune, rouge, vert.

POTENTIOMETRES

POTENTIOMETRES A 1, AVEC Ø 6 mm.
 PSI. Type P20. Axe plastique. 6 mm lin. et log. 47 Ω à 2,2 MΩ, 3,75 F
 Par 5 mêmes valeurs, 3,50 F
 PAL. Type P20 avec inter linéaire et log. 47 Ω à 2,2 MΩ, 6,00 F
 Par 5 mêmes valeurs, 5,50 F
 PCL. Type P20. Circuit imprimé isolé et canon. linéaire, log. 47 Ω à 2,2 MΩ, 5,50 F
 Par 65 mêmes valeurs, 7,00 F
 PDS. Type JP20 C double linéaire et log. 11,00 F
 Par 5 mêmes valeurs, 10,00 F
 PDA. Type JP 20 C double inter. linéaire et log. 15,00 F
 Par 5 mêmes valeurs, 14,00 F

POTENTIOMETRES A GLISSIERES

PGP. Type PGP 40. Course 40 mm. Lin. et log. 1 kΩ à 2,2 MΩ, 5,50 F
 Par 5 mêmes valeurs, 5,00 F
 PSI. Type PGP 58. Course 58 mm. Lin. et log. 1 kΩ à 2,2 MΩ, 8,00 F
 Par 5 mêmes valeurs, 7,50 F

PROMOTION BOITE DE CONNEXION LABDEK 1 000 contacts Prix 123 F

LES « INTROUVABLES » SONT CHEZ NOUS!..

| | | | | | | |
|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| MEMOIRES | 6502 | 159,00 | LF 356 | 12,60 | ULN 2003 | 16,00 |
| MM 2101 | 6532 | 159,00 | LF 357 | 15,60 | CA 3030 | 32,00 |
| 2102 | | | SAS 560 | 28,00 | CA 3080 | 12,00 |
| 2111 | VN 46 AF | 16,00 | S 566 B | 34,80 | CA 3130 | 19,00 |
| 2112 | VN 86 AF | 17,00 | SAS 570 | 28,00 | CA 3140 | 19,00 |
| 2114 | VN 88 AF | 19,00 | S 576 B | 38,80 | XR 4136 | 15,00 |
| | L 120 | 43,80 | SAA 1058 | 33,00 | SDA 5680 | 253,00 |
| | L 123 | 11,00 | SAA 1070 | 119,00 | LM 13600 | 18,00 |
| | L 200 | 18,00 | A3 1270 | 119,00 | 76477 | 65,00 |
| | A/1 0212 | 92,00 | A3 1350 | 99,00 | | |

TOUS LES COMPOSANTS ET CIRCUITS IMPRIMÉS destinés aux montages ELEKTOR sont disponibles

TRANSFORMATEURS D'ALIMENTATION

| STANDARD | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Primaire 110/220 V | | | |
| Sec. V | 2 A Prix | 3 A Prix | 4 A Prix |
| 6 | 58,00 | 80,00 | |
| 9 | 58,00 | 80,00 | |
| 12 | 48,00 | 58,00 | 85,00 |
| 15 | 53,00 | 65,00 | 90,00 |
| 20 | 59,00 | 69,00 | 95,00 |
| 30 | 73,00 | 95,00 | 100,00 |
| 35 | 73,00 | 95,00 | 105,00 |
| 2x12 | 85,00 | 109,00 | 138,00 |
| 2x15 | 90,00 | 109,00 | 138,00 |
| 2x24 | 95,00 | 138,00 | 145,00 |
| 2x30 | 98,00 | 145,00 | 148,00 |
| 2x35 | 98,00 | 145,00 | 148,00 |



| TRANSFORMATEURS IMPRESSIONS | | | |
|---|----|------------|-------|
| PRIMAIRE 110/220 V | | | |
| Sortie à picots pour C.I. et avec étier | | | |
| Sec Voils | VA | Dimens. mm | PRIX |
| 6, 9, 12 | 32 | 36,4 | 24,80 |
| 15, 18 | | | |
| 2 x 6 | 3 | | 26,50 |
| 2 x 9 | | | |
| 2 x 12 | | | |
| 2 x 15 | | | |
| 6, 9, 12 | 35 | 42 | 28,90 |
| 15, 18, 24 | | | |
| 2 x 6 | 5 | | 29,90 |
| 2 x 9 | | | |
| 2 x 12 | | | |
| 2 x 15 | | | |
| 2x6 | 8 | 40 x 48 | 35,40 |
| 2 x 12 | | | |
| 2x6-2x9 | 12 | 50 x 60 | 51,90 |
| 2x12-2x15 | | | |
| 2x24 | | | |

| Second V | | PRIX UNIQUE | |
|----------|-----|-------------|-------|
| 2 x 6 | 18 | 99 F | 99 F |
| 2 x 12 | 30 | 119 F | 119 F |
| 2 x 15 | 50 | 139 F | 139 F |
| 2 x 18 | 80 | 154 F | 154 F |
| 2 x 20 | 120 | 184 F | 184 F |
| 2 x 22 | 150 | 249 F | 249 F |
| 2 x 26 | 200 | 269 F | 269 F |
| 2 x 30 | 300 | | |
| 2 x 35 | 330 | | |

PROMOTION MINI-PERCEUSE



Alimentation : 9 à 12 V
+ 2 mandrins + 1 foret
Avec bâti-support

Le tout : 89 F

- **COFFRET N° 1**
1 perceuse - 3 mandrins
Ø 0,1 à 2,5 mm, 9 outils-accessoires pour percer, meuler, découper ou poli coupleur de pièces. L'ensemble : 129 F
- **COFFRET N° 2**
Identique au coffret n° 1
+ 30 outils-accessoires : 185 F

LE BATI-SUPPORT de perceuse (gravure ci-dessus) : 49 F

FLEXIBLE pour MINI-PERCEUSE 45 F
Jeu d'accessoires pour mini-perceuse Transfo 110/220/9 V : 78,00 F
Disque scie : 6,00 F
Mandrins avec jeu de pinces : 12,00 F
Jeu de 3 meules abrasives : 12,00 F
Jeu de disques abrasifs (dur, moyen, tendre) : 12,00 F
Disque à tronçonneur, Ø 22 : 12,00 F
Disque à tronçonneur, Ø 40 : 12,00 F
Jeu de forets :
- 3 forets de 0,8 mm : 12,00 F
- 3 forets de 1 mm : 12,00 F
- 3 forets de 1,5 mm : 12,00 F

KIT Circuits imprimés



CIRCUITS SET «KF»

- **N° 1**
Contient :
1 boîte de détérisif, 3 plaques cuivrées XXXP, 3 feuillets de bandes, 1 stylo «Marker», 1 sachet de perchlore, 1 coffret bac à graver, 1 atomiseur de vernis + notice : 87,80 F
- **N° 2** contient : 1 PERCEUSE ELECTRIQUE A PILES + 5 outils.
Boîte de détérisif, 3 plaques cuivrées XXXP, 3 feuillets de bandes, 1 stylo «Marker», 1 sachet de perchlore, 1 coffret bac à graver, 1 atomiseur de vernis + notice : 149,00 F
- **N° 3** contient : LE COFFRET N° 2 + 1 lixe circuit (support à serrage pour circuit imprimés)
PRIX : 179,00 F
- **N° 4** contient : LE COFFRET N° 2 + bâti support : 179,00 F
- **N° 5** contient : LE COFFRET N° 2 + lixe circuit + bâti-support : 209,00 F
- **FIXIRACUIT** : Support à serrage pour les C.I. Dimensions maxi de prise : 35 x 30 cm : 59,00 F
- **FIXIRACUIT PROFESSIONNEL EN METAL** 220x180 : 208,00 F
Prix (+ port 22 F) : 208,00 F

FER A SOUDER

• **ANTEX**. Fer de précision pour micro-soudure, circuits imprimés, etc.
Type G. 18 W, 220 V : 69 F
Type X. 25 W, 220 V : 62 F

FERS A SOUDER «JBC»
Fer à souder, 15 W, 220 V avec panne longue durée : 82,00 F
Fer à souder 30 W, 220 V : 55,80 F
avec panne longue durée : 67,80 F
Support universel : 37,05 F
Panne longue durée : 17,75 F
Pince pour extraire les circuits intégrés : 46,20 F
Panne pour dessouder les circuits intégrés DIL : 131,10 F

ENGEL
Minirétre 30 W, 220 V : 120,00 F
Panne pour Minirétre : 10,50 F
Type S 60, 35 W, 220 V Livré en coffret avec 3 pannes lisses : 164,00 F
Type N 60, 60 W, 220 V : 147,00 F
Panne 60 W : 14,80 F
Type N 100, 100 W, 220 V : 164,00 F
Panne pour 100 W : 17,00 F

REVOLUTIONNAIRE! FER A SOUDER 40 W SANS FIL NI COURANT.
Le «Wahl» Iso-isp se recharge automatiquement sur secteur 220 V en 4 h. Soude immédiatement 60 à 50 points de soudure sans recharge.
• Eclairage du point de soudure. Livré avec son socle-chargeur et 2 pannes : 196 F

SEM
Série submin. 220 V, 15 W : 86,00 F
Série submin. 220 V, 25 W : 86,00 F
Série Eurosem, 220 V, 32 W : 78,50 F
Série Eurosem, 220 V, 42 W : 80,00 F

SOUDURE 60 %, 10/10° bobine de :
45 g : 12 F, 100 g : 19 F, 500 g : 96 F

RELAIS «NATIONAL» SUBMINIATURE TRES COMPACT. HAUTE SENSIBILITE. COUPEUR 250 V, 3 A.

| | | | |
|----------|-----|--------|------|
| HAI 3 V | 1RT | 25,00 | 14 F |
| HAI 5 V | 1RT | 25,00 | 14 F |
| HAI 6 V | 1RT | 100,00 | 14 F |
| HAI 12 V | 1RT | 400,00 | 14 F |

TYPE DIL POUR SUPPORT 16 BROCHES COUPEUR 250 V, 1 A.

| | | | |
|----------|-----|--------|------|
| HBI 3 V | 1RT | 25,00 | 15 F |
| HBI 5 V | 1RT | 69,00 | 15 F |
| HBI 6 V | 1RT | 100,00 | 15 F |
| HBI 12 V | 1RT | 400,00 | 15 F |
| HBI 3 V | 2RT | 16,00 | 23 F |
| HBI 5 V | 2RT | 44,00 | 23 F |
| HBI 6 V | 2RT | 63,00 | 23 F |
| HBI 12 V | 2RT | 250,00 | 23 F |

RELAIS SOUS CAPOT EMBROCHABLE COUPEUR 250 V, 7 A.

| | | | |
|-----------|-----|--------|------|
| JIC2 5 V | 2RT | 40,00 | 29 F |
| JIC2 12 V | 2RT | 160,00 | 29 F |
| HC2 24 V | 2RT | 650,00 | 29 F |
| HC4 6 V | 4RT | 40,00 | 34 F |
| HC4 12 V | 4RT | 160,00 | 34 F |
| HC4 24 V | 4RT | 650,00 | 34 F |

Support pour HC2 : 4,70 F
Support pour HC4 : 5,80 F
Prix par quantité. Nous consulter.

RELAIS EXTRA-PLAT (10,2 MM) POUR CIRCUIT IMPRIME. COUPEUR 250 V, 2 A.

| | | | |
|----------|-----|---------|------|
| NF2 5 V | 2RT | 90,00 | 31 F |
| NF2 6 V | 2RT | 137,00 | 31 F |
| NF2 12 V | 2RT | 500,00 | 31 F |
| NF2 24 V | 2RT | 2000,00 | 31 F |
| NF4 5 V | 4RT | 90,00 | 39 F |
| NF4 6 V | 4RT | 137,00 | 39 F |
| NF4 12 V | 4RT | 500,00 | 39 F |
| NF4 24 V | 4RT | 2000,00 | 39 F |

RELAIS PLAT POUR CIRCUIT IMPRIME BISTABLE, COUPEUR 250 V, 5 A.

| | | | |
|----------|-----|--------|------|
| NC2 5 V | 2RT | 32,50 | 51 F |
| NC2 6 V | 2RT | 45,50 | 51 F |
| NC2 12 V | 2RT | 180,50 | 51 F |
| NC2 24 V | 2RT | 720,50 | 51 F |
| NC4 5 V | 4RT | 32,50 | 69 F |
| NC4 6 V | 4RT | 45,50 | 69 F |
| NC4 12 V | 4RT | 180,50 | 69 F |
| NC4 24 V | 4RT | 720,50 | 69 F |
| NL 5 V | 6RT | 35,50 | 65 F |
| NL 6 V | 6RT | 50,50 | 65 F |
| NL 12 V | 6RT | 200,50 | 65 F |
| NL 24 V | 6RT | 800,50 | 65 F |

NL Bistable 5, 6, 12, 24 V, 6RT 62 F

RELAIS PLASTIQUE

| | |
|-----------------------|---------|
| CH 1 (60 x 120 x 55) | 23,00 F |
| CH 2 (122 x 120 x 55) | 30,00 F |
| CH 3 (162 x 120 x 55) | 39,00 F |
| CH 4 (222 x 120 x 55) | 45,00 F |

SERIE PLASTIQUE

| | |
|----------------------|---------|
| P/1 (80 x 50 x 30) | 9,50 F |
| P/2 | 14,00 F |
| P/3 | 23,00 F |
| P/4 (210 x 125 x 70) | 34,00 F |

SERIE PUPURE PLASTIQUE

| | |
|----------------------|---------|
| 363 (215 x 130 x 75) | 23,00 F |
| 364 (320 x 170 x 85) | 73,00 F |

COFFRETS MPP

| | |
|--------------------------|---------|
| 116 (117 x 140 x 54) | 20,00 F |
| 117 (117 x 140 x 84) | 31,50 F |
| 117 (117 x 140 x 114) | 33,00 F |
| 220 PP (220 x 170 x 64) | 26,25 F |
| 221 PP (220 x 140 x 84) | 34,00 F |
| 222 PP (220 x 140 x 114) | 39,00 F |

REPLACEZ VOS VOYANTS PAR DES LEDS

Ø 3, Ø 5 Jaune, verte, pièce : 1,70 F
Par 10, pièce : 1,20 F
Rouge, 1,20. Par 10, 1,00 F
Plaque, arrondie, Rouge, verte, pièce : 2,80 F
Par 10, pièce : 1,80 F
Orange, jaune, pièce : 2,90 F
Par 10, pièce : 2,00 F
Plaque, rectangulaire, 7,2x2,4 mm Jaune, orange, pièce : 3,00 F
Par 10, pièce : 3,00 F
Rouge, verte, pièce : 3,20 F
Par 10, pièce : 2,70 F
Carrée, 5 x 5 mm, Jaune, orange : 3,50 F
Par 10, pièce : 3,00 F
Rouge, vert : 3,20 F
Par 10, pièce : 2,70 F
Triangulaire, Jaune, orange, pièce : 3,20 F
Par 10, pièce : 2,70 F
Rouge, vert, pièce : 2,90 F
Par 10, pièce : 2,10 F
Clips pour LED Ø 6, noir, pièce : 0,26 F
Par 10, pièce : 0,20 F
SUPPORTS LED métal, très esthétique, Ø 40, Ø 5 : 3,80 F

CABLES

Alimants 300 (1 Le mètre : 1,40 F
Coaxial isolé 75 Ω Le mètre : 1,90 F
Coaxial 50 Ω, diam. 6. Le mètre : 3,00 F
SPECIAL CB. Coaxial 50 Ω, Ø 11 mm. Très faible perte : 9,90 F

PROMOTION FIL DE CABLAGE

1 MΩ - 2,2 MΩ
1 KA 10 KA 100 KA choix
2,2 KA 22 KA 220 KA 5 F
4,7 KA 47 KA 470 KA pièce

CABLE FIL BLINDÉ

1 conducteur, Ø 0,10 M Le mètre : 1,20 F
2 conducteurs, Ø 2 x 0,14, Le mètre : 2,00 F
2 conducteurs méplats, 2 x 0,08 1,20 F
2 conducteurs méplats 2 x 0,14 2,20 F
4 conducteurs méplats 4 x 0,08 4,40 F
Sondex 2 x 0,75 : 1,10 F

CÂBLE EN NAPPE MULTICOLEUR

5 conducteurs le mètre : 2,20 F
5 conducteurs : 2,80 F
10 conducteurs : 4,30 F
12 conducteurs : 5,20 F
16 conducteurs : 7,00 F
20 conducteurs : 9,00 F
26 conducteurs : 12,00 F

GRANDE BRADERIE DE CONDENSATEURS

CERAMIQUE - CHIMIQUES
220 pF - 560 pF - 1 nF - 1,2 nF - 1,5 nF - 2,2 nF - 3,5 nF
Les 10 pièces : 2 F

CHIMIQUES
2 µF 50 V Les 10 2 F
8 µF 350 V Les 10 5 F
32 µF 320 V Les 10 5 F
33 µF 50-63 V Les 10 6 F
47 µF 160 V Les 10 5 F
47 µF 250 V Les 10 5 F
2000 µF 35 V Les 10 30 F
3000 µF 16 V Les 10 30 F
4700 µF 10 V Les 10 25 F

REFROIDISSEURS POUR 3

D : 140 x 77 x 15 mm. Dissipation : 3540 W
Prix unitaire : 12,50 F
Par 4, la pièce : 9,50 F

POTENTIOMETRE 11 POSITIONS FIXES POUR AMPLIS

1 MΩ - 2,2 MΩ
1 KA 10 KA 100 KA choix
2,2 KA 22 KA 220 KA 5 F
4,7 KA 47 KA 470 KA pièce

POMPE A DESOUDER

avec embout en léflon : 53,80 F

POINTES DE TOUCHE

LA PAIRE (noire et rouge) : 9,50 F
GRIP-FIL : L'unité 23 F
Rouge ou noir : L'unité 23 F
Paill modèle, rouge ou noir : L'unité 14,50 F

PERCEUSE PROFESSIONNELLE

TYPE P6, 12 à 20 volts
16 000 tr/m, 63 W Mandrin automat. blocage par bouton-poussoir. Capacité : 0,4 à 3,2 mm.
Prix : 178 F
ACCESSOIRES
Bâti-support pour P6 : 160 F
Transfo T2 : 92 F
Transfo avec variateur électronique : 155 F

MECANORMA

• **PASTILLES** (Ø à préciser), symboles divers pour circuits intégrés, connecteurs, supports transistors, etc.
• **RUBANS**
Feuille à décalquer : 8,50 F
Pastilles (Ø à préciser), symboles divers pour circuits intégrés, connecteurs, supports transistors, etc.
• **RUBANS**, Rouleaux, Largeurs :
- de 0,38 mm à 1,78 : 10,90 F
- de 2,03 mm à 2,64 : 13,00 F
- de 3,17 mm à 7,12 : 18,00 F
Disponibles en toutes largeurs

REPRODUCTION DIRECTE C.I. «KF»

Coffret film comprenant :
• 3 films 120 x 165 mm, • 1/2 l, révélateur longue conservation
• 3/4 de litre de fixateur • 2 bacs pour l'exécution des opérations : 83,50 F

PLAQUES PRESENSIBILISEES «POSITIF»

| Dim. | Epoxy 16/10° 35 µ | Bakélite 16/10° 35 µ |
|-----------|-------------------|----------------------|
| 75 x 100 | 9,50 | 5,50 |
| 100 x 100 | 17,50 | 10,00 |
| 150 x 200 | 34,00 | 19,50 |
| 200 x 300 | 65,00 | 35,00 |

Révélateur positif (pour 1 litre) : 3,50 F
Plaques pour circuits imprimés : Epoxy 250 x 250 : 28,00 F
380 x 380 : 33,00 F
Bakélite 450 x 326 : 16,00 F
Avec notice.

JACK 3.5 Special WALKMAN Mâle stéréo : 3,90 F

PRODUITS K - F

F2. Spécial contacts, nettoyant, lubrif., tous contacts
Maxi 540/600 cc : 53,00 F
Standard 170/220 cc : 29,50 F
Mini 95/110 cc : 20,40 F
ELECTROFLUX 100, Isolant spé. THT : 20,40 F
Standard 170/200 cc : 40,70 F
Mini 95/112 cc : 26,50 F
ELECTROFLUX 200 vernis c.i., atomiseur 540/600 cc : 69,20 F
GRAISSE SILICONES 500, Seringue 10 g : 17,00 F
Tube de 100 g : 33,00 F
COMPOUND/TRANSIS, pâte évac. thermique, tube de 100 g : 29,00 F
Seringue 20 g : 18,20 F
STAND-KF, nettoyeur antistatique standard 170/200 cc : 22,60 F
Mini : 95/112 cc : 18,18 F
RPS POSITIVE, résine photo sensible atomiseur + révélateur 170/200 cc : 64,00 F
TRESS'RONT : presse à dessouder sur 1,50 mm lino, 1,9 mm : 16,40 F
MARQUEUR, gravure directe C28, 70 F
PERCHLO de fer, 80° Baumé, le sachet 340 g : 13,50 F
CYANO KF, adhésif, cyanoacrylate, huile de 2,5 g : 21,30 F
Flacon 20 g : 74,80 F
ETAMAG, étain à froid, 1/2 l : 42,00 F
1 litre : 76,00 F

COFFRETS TEK0

SERIE ALUMINIUM

| | |
|---------------------|---------|
| 1B (37 x 72 x 44) | 10,00 F |
| 2 B (57 x 72 x 44) | 11,00 F |
| 3 B (102 x 72 x 44) | 12,50 F |
| 4 B (140 x 72 x 44) | 14,00 F |

SERIE TOLE

| | |
|-----------------------|---------|
| BC 1 (60 x 120 x 90) | 29,00 F |
| BC 2 (120 x 120 x 90) | 29,00 F |
| BC 3 (160 x 120 x 90) | 43,00 F |
| BC 4 (222 x 118 x 89) | 58,00 F |

SERIE TOLE

| | |
|-----------------------|---------|
| CH 1 (60 x 120 x 55) | 23,00 F |
| CH 2 (122 x 120 x 55) | 30,00 F |
| CH 3 (162 x 120 x 55) | 39,00 F |
| CH 4 (222 x 120 x 55) | 45,00 F |

SERIE PLASTIQUE

| | |
|----------------------|---------|
| P/1 (80 x 50 x 30) | 9,50 F |
| P/2 | 14,00 F |
| P/3 | 23,00 F |
| P/4 (210 x 125 x 70) | 34,00 F |

SERIE PUPURE PLASTIQUE

| | |
|----------------------|---------|
| 363 (215 x 130 x 75) | 23,00 F |
| 364 (320 x 170 x 85) | 73,00 F |

COFFRETS MPP

| | |
|--------------------------|---------|
| 116 (117 x 140 x 54) | 20,00 F |
| 117 (117 x 140 x 84) | 31,50 F |
| 117 (117 x 140 x 114) | 33,00 F |
| 220 PP (220 x 170 x 64) | 26,25 F |
| 221 PP (220 x 140 x 84) | 34,00 F |
| 222 PP (220 x 140 x 114) | 39,00 F |

MICRO-RUPTEUR

Inverseur unipolaire, coupure 250 V, 2 A AMBRO : 15,50 F
Inv unip coup 250 V, 2 A à lever : 19,00 F
Inv unip subminiature 3 A à lever : 8,50 F

INTERRUPTEUR HORAIRE THEBEN-TIMER



Journalier, 3 coupures et 3 mises en route par 24 heures. Puiss. 16 A max. Dim : 70x70x42 mm
Prix : 125 F

NOUVEAU! INTERRUPTEUR CREPUSCULAIRE

Pour mettre automatiquement en service tout appareil lumineux à la tombée de la nuit (moins de 10 lux) et l'arrêter au lever du jour (plus de 10 lux).
Commutation 220 V-3 A : 69 F
Commutation 220 V-5 A : 119 F

INTERRUPTEUR A PEDALE

220 V, 5 A : 78 F

APPAREILS DE MESURE FERRO-MAGNETIQUES



| | EC4 | EC6 |
|-----------|-------------|-------------|
| Voltmètre | 6, 10, 15 V | 42,50 46,00 |
| | 3 | |

KITS ASSO®

une SÉLECTION

| | |
|--|---------|
| 2001. Modulateur 3 V. 3x1200 W + 1 général (par HP) | 154,00F |
| 2002. Modulateur 3 V. + inverse 4x1200 W (par HP) | 181,00F |
| 2003. Modulateur 3 V. 2 x 1200 W + 1 général (par micro) | 214,00F |
| 2004. Modulateur 3 V. + 1 inverse 4 x 1200 W (par micro) | 236,00F |
| 2005. Modulateur 3 V. 3 x 1200 W + 1 général (monitoring) | 203,00F |
| 2006. Modulateur 3 V. + 1 inverse 4 x 1200 W (monitoring) | 236,00F |
| 2007. Chenillard 3 V. 3 x 1200 W | 187,00F |
| 2008. Chenillard 4 V. 4 x 1200 W | 214,00F |
| 2009. Compte-tours électronique par LED (auto-moto 12 V) | 132,00F |
| 2010. Voltmètre de contrôle pour batterie par LED pour auto-moto 12 V | 132,00F |
| 2011. VU-mètre à diodes LED (12 LED) | 143,00F |
| 2012. Stroboscope 50 | 154,00F |
| 2013. Stroboscope 300 | 286,00F |
| 2014. Stroboscope 2x300 à bascule | 528,00F |
| 2015. Platine pré-ampli à 3 entrées, (magnétique, TU, magnéto) stéréo, correcteurs G & A. 2 étages de sorties de 60 W (allim. incorporée, livré sans transfo.) | 715,00F |
| 2016. Transformateur d'alimentation pour 2015 | 176,00F |
| 2017. Etage de sortie mono 50 W sur 8 ohms | 280,00F |
| 2018. Alimentation pour 2017 (1 ou 2) avec transfo et CI | 291,00F |
| 2019. Table de mixage à 5 entrées (2 platines, 2 magnéto, 1 micro avec lader) | 291,00F |

| | |
|---|----------|
| 2020. Pré-ampli stéréo PU. magnétique (RIAA) | 72,00 F |
| 2021. Pré-ampli pour fondu enchaîné de 2 platines PU | 132,00F |
| 2022. Pré-ampli universel stéréo à 3 entrées (PU, TU, magnéto) Bax. incorporé, livré avec 8 pot. & commutateurs | 242,00 F |
| 2023. Etage de sortie mono de 7 W | 99,00 F |
| 2024. Correcteur de tonalité mono (G & A) | 132,00 F |
| 2025. Sirène américaine 10 W, 12 V | 121,00 F |
| 2026. Sirène française 10 W, 12 V | 108,00 F |
| 2027. Interphone à 2 postes (livré avec HP) | 142,00 F |
| 2028. Etage de sortie 1,5 W mono | 87,00 F |
| 2029. Correcteur de tonalité (G & A) stéréo | 119,00 F |
| 2030. Touch-control (à mémoire) secteur avec gradateur incorporé de 1 200 W | 143,00 F |
| 2031. Alimentation pour auto (5 à 12 V, 1,5 A) | 83,00 F |
| 2032. Alimentation régulée (continue 1 à 24 V, réglable 1 A) livrée avec transfo. | 170,00 F |
| 2033. Alimentation stabilisée, régulée (continue 5 V, 1 A) prévue pour circuits TTL, livrée avec transfo. | 170,00 F |
| 2034. Alimentation stabilisée, régulée, (continue 5 V - 4 A) prévue pour circuits TTL, livrée avec transfo. | 310,00 F |
| 2035. Détecteur de passage, par cellule LDR | 118,00 F |
| 2036. Temporisateur d'essuie-glace auto, livré avec relais | 120,00 F |
| 2037. Gradateur de lumière 1 200 W, avec sell | 83,00F |
| 2038. Commande électronique au son (avec micro & relais) | 154,00 F |
| 2039. Amplificateur pour téléphone, avec capteur | |


| | |
|---|----------|
| magnétique | 158,00F |
| 2040. Détecteur d'électrons, avec écoute sur HP | 107,00 F |
| 2041. Anti-vol pour auto. détection sur contacts portière & sortie sur relais | 138,00 F |
| 2042. Anti-vol électronique pour appartement, détection par ILS, sortie sur relais, livré avec transfo. | 248,00 F |

NOUVEAUTÉS 80-81

| | |
|--|----------|
| 2043. Temporisateur électronique pour parc-mètre | 255,00 F |
| 2044. Thermostat électronique de haute précision | 192,00 F |
| 2045. Booster 12 V, 35 W pour circuits sirènes électroniques tous modèles | 198,00 F |
| 2046. Chambre de réverbération mono (temp. retard 2 secondes) avec lignes à retard | 100,00 F |
| 2047. Filtre Scratch stéréo (10 kHz) | 98,00 F |
| 2048. Filtre rumble stéréo (50 Hz) | 98,00 F |
| 2049. Pré-amplificateur pour micro, stéréo | 70,00 F |
| 2050. Emetteur à ultra-sons, portée 14-20 mètres | 140,00 F |
| 2051. Récepteur à ultra-sons, portée 15-20 mètres | 156,00 F |
| 2052. Equalizer stéréo à 10 fréquences, à potentiomètres rectilignes | 750,00 F |
| 2053. Phasing électronique | 405,00 F |
| 2054. Générateur musical, programmable à 10 notes | 172,00 F |

Toute une gamme...

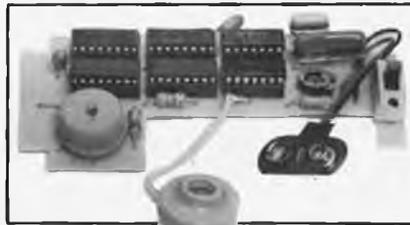- Jeux de lumières
- Amplis Hi-Fi
- Sirènes électroniques
- Anti-vois
- Alimentations
- Thermostats
- etc.



2043. Temporisateur électronique pour parc-mètre.



2052. Equalizer stéréo à 10 fréquences à potentiomètres rectilignes.

COFFRETS TEK0

TOUTE UNE GAMME DE COFFRETS STANDARD

| | |
|---------------------------|---------|
| SÉRIE ALUMINIUM | |
| 1 B (37 x 72 x 44) | 10,00 F |
| 2 B (57 x 72 x 44) | 11,00 F |
| 3 B (102 x 72 x 44) | 12,50 F |
| 4 B (140 x 72 x 44) | 14,00 F |

| | |
|-----------------------------|---------|
| SÉRIE TOLE | |
| BC 1 (60 x 120 x 90) | 29,00 F |
| BC 2 (120 x 120 x 90) | 29,00 F |
| BC 3 (160 x 120 x 90) | 43,00 F |
| BC 4 (222 x 118 x 89) | 58,00 F |

| | |
|-----------------------------|---------|
| SÉRIE TOLE | |
| CH 1 (60 x 120 x 55) | 23,00 F |

| | |
|-----------------------------|---------|
| CH 2 (122 x 120 x 55) | 30,00 F |
| CH 3 (162 x 120 x 55) | 39,00 F |
| CH 4 (222 x 120 x 55) | 45,00 F |

| | |
|----------------------------|--------|
| SÉRIE PASTIQUE | |
| P/1 (80 x 50 x 30) | 9,50F |
| P/2 (105 x 65 x 40) | 14,00F |
| P/3 (155 x 90 x 50) | 23,00F |
| P/4 (210 x 125 x 70) | 34,00F |

| | |
|-------------------------------|---------|
| SERIE PUPITRE PASTIQUE | |
| 362 (160 x 95 x 60) | 23,00 F |
| 363 (215 x 130 x 75) | 39,00 F |
| 364 (320 x 170 x 65) | 73,00 F |

Documentation sur demande

Prix établis au 1^{er} avril 1981. VENTE PAR CORRESPONDANCE : expédition sous 48 heures. SERVICE PROVINCE : Tél. : 770.23.26

ATTENTION! Pour éviter les frais de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler vos commandes intégralement (y compris frais de port) sur les bases forfaitaires ci-dessous pour la métropole. COMPOSANTS : forfait 19 F. Port gratuit pour les commandes supérieures à 380 F. H.P., TRANSPOS, APPAREILS de mesure : règlement comptant + frais de port suivant le tableau ci-dessous. ENVOI CONTRE-REMBOURSEMENT : 30 % à la commande + port + frais de contre-remboursement. Pour les P.T.I. 9,20. SNCF : 28,00

| | |
|--------------------|---------------------|
| Port PTT | 2 à 3 kg ... 25 F |
| 0 à 1 kg ... 19 F | 3 à 4 kg ... 28 F |
| 1 à 2 kg ... 22 F | 4 à 5 kg ... 32 F |
| Port SNCF | 10 à 15 kg ... 65 F |
| 0 à 10 kg ... 55 F | 15 à 20 kg ... 75 F |

acer
composants

42, rue de Chabrol, 75010 PARIS
Tél. : 770.28.31
C.C.P. 658-42 PARIS

Métro : Poissonnière, Gares du Nord et de l'Est

reuilly
composants

79, bd Diderot, 75012 PARIS
Tél. : 372.70.17
C.C.P. ACER 658-42 PARIS

Métro : Reuilly-Diderot

montparnasse
composants

3, rue du Maine, 75014 PARIS
Tél. : 320.37.10
C.C.P. ACER 658-42 PARIS

à 200 m de la gare

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures sauf dimanche et lundi matin

● OSCILLOSCOPES ● Frais de port 55 F en sus

TELEQUIPMENT
Double trace



D 1010
10 MHz
5 mV à 20 V/div. Balayage 0,2 S à 0,2 µS/div. Temps de montée 30 nS en X5. Sans access. **3420 F**
Av. access. 3720 F

D 1011
10 MHz. 1 mV à 20 V/div. Balay. 0,2 S à 0,2 µS. Temps de montée 40 nS en X5. Déclench. TV ligne et trame. S. access. **3800 F**
Av. access. 4100 F

D 1015
15 MHz. 5 mV à 20 V/div. Balay. 0,2 S à 0,2 µS/div. Temps de montée 40 nS en X5 TV ligne et trame. Sans access. **4300 F**
Av. access. 4700 F

D 1016
15 MHz. 1 mV à 20 V/div. Balay. 0,2 S à 0,2 µS/div. Temps de montée 40 nS en X5. TV ligne et trame. S. access. **5090 F**
Av. access. 5390 F

D 67 A
25 MHz
10 mV à 50 V/cm. Double base de temps. Sans access. **9280 F**
Av. access. 9580 F

SINCLAIR



SC 110
Simple trace 10 MHz. Sur batterie.
Prix **1990 F**

HAMEG



HM 307
Simple trace 10 MHz. 5 mV à 20 V/cm. Base de temps 0,2 S à 0,5 µS/div. Temps de montée 17,5 nS. Testeur incorporé. A. access. **1590 F**

HM 3128
Double trace 20 MHz. 5 mV à 20 V/cm. Temps. 0,2 S à 0,5 µS/div. Montée 17,5 nS. Synchro TV. Trame. Rotation de trace. A. access. **2440 F**

HM 412/4
Double trace 20 MHz. 5 mV à 20 V/cm. Montée 17,5 nS. Balay. retardé par Led. 100 nS à 1 S. Synchro TV. Rot. des traces. A. access. **3580 F**

HM 512/8
Double trace 50 MHz. 5 mV à 20 V/cm. Ligne retard 95 nS. Base de temps 2 S à 100 nS. Temps de montée 7 nS. Avec access. **5830 F**

HM 812/2
Double trace 50 MHz à mémoire analogique. 5 mV à 20 V/div. Balayage retardé avec 2° déclenchement. Avec accessoires : Prix ... **16158 F**

CENTRAD



OC 975
Double trace 20 MHz. Sensibilité 5 mV. Temps de montée 18 nS. Balayage 0,2 µS à 1 S. Avec accessoires : Prix **2990 F**

LEADER



TA 508
Double trace 10 MHz. Sensibil. 10 mV/cm. Temps de montée 17,6 nS. Balayage 0,5 µS à 200 mS. Sans access. **4000 F**
Av. access. 4300 F

LBO 514
Double trace 10 MHz. Sensibilité 1 mV. Prix **3500 F**
Av. access. 3900 F

METRIX



OX 712 C
Double trace 15 MHz. Sans accessoire : Prix **4520 F**
Av. access. 4750 F

OC 713 C
Double trace 10 MHz. Sans accessoire : Prix **3822 F**
Av. access. 3999 F

TRIO



TRIO
Double trace 15 MHz. Sans accessoire : Prix **3780 F**
Av. access. 3999 F

Accessoires livrés avec les oscilloscopes HAMEG
● soit 1 TABLE + 1 SONDE X10
● soit 1 TABLE + 1 SONDE X1 + 1 SONDE X10
Accessoires livrés avec nos autres oscilloscopes

● MULTIMETRES ANALOGIQUES ● Frais de port 19 F en sus

VOC



VOC 10
10 000 ΩV CC
2 000 ΩV AC.
18 gammes. Antichocs. Avec cordon. Piles et étui. Prix **205 F**

VOC 20
20 000 ΩV CC
5 000 ΩV AC.
43 gammes. Antichocs. Avec cordon, piles et étui. Prix **245 F**


VOC 40
40 000 ΩV CC.
5 000 ΩV AC.
43 gammes. Antichocs. Avec cordon, piles et étui. Prix **275 F**

VOC 40 EN KIT
Caractéristiques identiques au VOC 40. Prix **245 F**

VOC TRONIC
Millivoltmètre. Impéd. entrée 10 MΩ en CC, 1 MΩ AC 30 gammes. Prix **649 F**

VE 1
Millivoltmètre. Impéd. entrée 11 MΩ constante de 1 à 1200 V CC/AC. Prix **649 F**

PANTEC

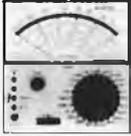

CITO 38
10 000 ΩV CC. Classe 1,5 38 calibres. Prix **215 F**


PAN 3003
1 M Ω/V CC/AC. 3 calibres sur une seule échelle linéaire. Prix **646 F**

MAJOR 20 K
20 k ΩV CC/AC 35 calibres. Prix **329 F**

MAJOR
Standard. Universel 40 000 ΩV CC/AC. 41 calibres. Prix **447 F**

MAJOR
Avec générateur BF. 40 000 ΩV CC/AC. Avec nF, µF, mF, F. 55 calibres. Capacité. Prix **564 F**

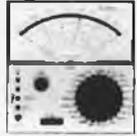DOLOMITI
Standard. Universel 20 000 ΩV CC/AC. 39 calibres. Capacité. Garantie : 1 an. Prix **426 F**



PROMOTION DOLOMITI
Avec générateur BF 20 000 ΩV CC/AC. Avec µF, mF, F. 53 calibres. Capacité. Protégé par relais. Prix **430 F**

Extrait de nos appareils en exposition

● MULTIMETRES DIGITAUX ● Frais de port 19 F en sus

METRIX



MX 747
20 000 points
4 1/2 digits
10 M ΩV CC
1 M ΩV 30 pF/AC
19 calibres.
Test diodes. Prix **2293 F**

MX 502
2000 points. 3 1/2 digits. LCD.
2 M ΩV CC, 1 M ΩV AC.
15 calibres. Prix **752 F**

MX 515
2 000 points 3 1/2 digits LCD. 10 M ΩV CC. 10 M ΩV 100 pF AC. 26 calibres. Alim. 9 V, pile ou batterie. Prix **1134 F**

MX 516
Mêmes caractéristiques MX 515 + indicat. sonore de court-circuit en Ω mètre. Prix **1234 F**

MX 727
2 000 points 3 1/2 digits LED. 10 M ΩV CC. 1 M ΩV AC. Multimètre de table. Test diode. Prix **1281 F**

SINCLAIR

Frais de port 22 F en sus



DM 235
Affichage digital. 2 000 points. 2 à 1 000 V/CC. 2 à 750 V/AC. Prix **776 F**

DM 350
2 000 points. 100 µV à 1 200 V/CC. 100 µV à 750 V/AC. Int. CC/AC. 1 nA à 10 A. Prix **1 128 F**

DM 450
20 000 points. 100 µV à 1 200 V/CC. 100 µV à 750 V/AC. Int. CC/AC. 1 nA à 10 A. Prix **1 528 F**

PANTEC



PAN 2000
Cristaux liquides. 3 1/2 digits. 100 µV à 1 000 V. CC/AC. 0,1 µA à 2 A CC/AC. 1 Ω à 20 M Ω. 1 pF à 20 µF. Prix **1055 F**



PROMOTION PDM 35 SINCLAIR 290 F

Affichage digital 2000 points X mV à 1000 V/CC 1 V à 500 V/AC

PANTEC «USIJET»



Fréq. fondam 1 à 500 kHz. Harmoniques jusqu'à 500 MHz. Sortie vidéo. Prix **78 F** + port 19 F

Extrait de nos appareils en exposition

Prix établis au 1^{er} avril 1981. VENTE PAR CORRESPONDANCE : expédition sous 48 heures.

SERVICE PROVINCE : Tél. : 770.23.26

ATTENTION ! Pour éviter les litiges de contre-remboursement, nous vous conseillons de régler vos commandes intégralement (y compris frais de port) sur les bases forfaitaires ci-dessous pour la métropole.
COMPOSANTS : Forfait 19 F. Port gratuit pour les commandes supérieures à 280 F.
H.P. TRANSFOR. APPAREILS de mesure : règlement comptant + frais de port suivant le tableau ci-dessous.
ENVOI CONTRE-REMBOURSEMENT : 30 % à la commande + port + frais de contre-remboursement. Pour les PTFE 20, S.N.C.F. : 28.00.

| | | |
|---------------|------------|------|
| Port PTT | 2 à 3 kg | 25 F |
| 0 à 1 kg | 3 à 4 kg | 28 F |
| 1 à 2 kg | 4 à 5 kg | 32 F |
| Port S.N.C.F. | 10 à 15 kg | 85 F |
| 0 à 10 kg | 15 à 20 kg | 76 F |

acer composants
42, rue de Chabrol, 75010 PARIS
Tél. : 770.28.31
C.C.P. 658-42 PARIS
Métro : Poissonnière, Gares du Nord et de l'Est

reully composants
79, bd Diderot, 75012 PARIS
Tél. : 372.70.17
C.C.P. ACER 658-42 PARIS
Métro : Reully-Diderot

montparnasse composants
3, rue du Maine, 75014 PARIS
Tél. : 320.37.10
C.C.P. ACER 658-42 PARIS
à 200 m de la gare

Ouvert de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 heures sauf dimanche et lundi matin

«GUIDE MESURE : 10 F»
LES CARACTERISTIQUES COMPLETES DES 120 APPAREILS DE MESURE

Veillez me faire parvenir le **GUIDE MESURE**
M :
N° Rue
Code postal Ville

GENERAL ! DECOUVRE L'ELECTRONIQUE !



GRACE A UN SPENDIDE
ALBUM DE
**BANDES
DESSEINEES**
EN COULEURS



TU CONSTRUIS
TOI-MEME
UN RADIO
GRANDES
ONDES!
PARIS

-TOUT LE MATERIEL
EST FOURNI.
-RESULTATS
GARANTIS !

RENDRE-NOUS LE BON CI-CONTRE
ET TU SAURAS TOUT SUR
DD **LE** DD **LEU** DD **LEANNES**

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE
SANS ENGAGEMENT, A RENDRE A
"RESI, TRANSI et CIE". CEPITEL - BP9 - 30410 MILLERES

NON _____
PRENOM _____
ADRESSE _____
DATE DE NAISSANCE _____

EL _____



OK MACHINE and TOOL CORP BRONX NY (U.S.A.)


TOUTE LA TECHNIQUE WRAPPING

CONNEXIONS PAR
CABLOUVELLEMAN
SUIVANT NF-C53021
Tous 5 de fil
sur toutes Broches



INDUSTRIE

Pistols
+
Enrouleurs et manèges

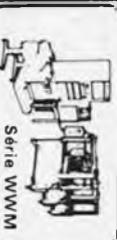

Série WWM

INDUSTRIE

Machines automatiques
de contrôle de
continuité avec cadres
de prise de lecture



Série
Pen-Entry



INDUSTRIE

Outils à main :
Enrouleurs
Dérouleurs
Dendage



Secteur
Air
Batteries

INDUSTRIE

Machines
semi-automatiques
(X, Y)
à commande numérique



Série WK

INDUSTRIE

Systemes
de réalisation
des bandes de C/N

OUTILS · MACHINES · FILS · MAINTENANCE ASSURÉE

SERVICES LABORATOIRES ET MAINTENANCE



LABORATOIRE

Outils à mains
"combines"
Dendage - Enroulage
Déroulage

INS 1416*

LABORATOIRE

Ensembles
outillage
et fournitures

Série WD*



LABORATOIRE

Supports de C.I.
Broches miniwrap
Cables plats



Série mini

WSU*

Série
Telecom

Outils à insérer les C.I.
(4 variantes)
Outils à extraire les C.I.
de 8 à 40 Broches

LABORATOIRE

WK-5



LABORATOIRE

Distributeurs de fil
Circuits imprimés
Connecteurs



* Brevet déposé 0881303, et de 0881304, 0881305, 0881306, 81

Importateur
Exclusif

OUTILLAGE ET MACHINES POUR L'ELECTRONIQUE

SOAMET s.a. 10, Bd. F.-Hostachy - 78290 CROISSY-s-SEINE - (3) 976.45.72

INGÉNIEUR · PRATIQUES ET PRIX ACCESSIBLES AUX AMATEURS

AINSI DÉBUTE UNE ÉTRANGE HISTOIRE

LIGHT SHOW



LE CATALOGUE «PENTA»

est arrivé. Il a 240 pages, dont 60 de listing et 180 de descriptions. Il contient plus de 3 200 produits. Il coûte 30 F + 9 F de port.

Ah oui! et il est constamment remis à jour!

AS-TU VU LA PROMOTION?

- MM 4116 ... 36,00
- 2708 ... 41,00
- 2716 ... 67,00



| | |
|-----------------------------|--------|
| Capteur téléphonique | 10,40 |
| Micro électriel | 21,00 |
| Micro Piezo. Forme pastille | 14,10 |
| Ecouleur Piezo | 9,20 |
| HP 60. HP 8 ohms | 10,20 |
| Modulateur de lumière | |
| Môme | 285,00 |
| Support de spot orientable | 30,50 |
| Rampa de 3 voies | 77,20 |
| Lampe lumière noire | 34,00 |
| Tube à éclat 40 J | 33,70 |
| Tube à éclat 100 J | 48,00 |
| Buzzer 3. 6. 12. 24 V | 19,80 |
| 125 XL. Ventilateur | 154,00 |
| Grille anti-poussière | 71,00 |
| Chargeur d'accus | 71,00 |
| Préampli mono HY 5 | 110,00 |
| Ampli 15 W HY 30 | 108,00 |
| Ampli 25 W HY 50 | 148,00 |
| Ampli 60 W HY 120 | 335,00 |
| Ampli 100 W HY 200 | 510,00 |
| Ampli 200 W HY 400 | 750,00 |
| STK 441. Ampli 2 fois 25 W | 120,00 |
| Radiateur pour STK 441 | 34,00 |
| STK 070. Ampli 70 W | 275,00 |
| Radiateur pour STK 070 | 47,50 |
| FUS 6 x 32 verre | 2,50 |
| FUS 5-20. Verre | 1,40 |
| Cl. Porte fusible Cl | 1,30 |
| Porte fus. châssis 5-20 | 4,90 |
| Porte fus. châssis 6-32 | 5,10 |
| Accu bâton petit | 12,40 |
| Accu bâton moyen | 19,50 |
| Accu bâton gros | 49,00 |

MATERIEL DE CONNEXION

| | |
|-----------------------------|-------|
| mâle | 1,70 |
| HP femelle | 2,45 |
| Embase HP femelle | 1,90 |
| Embase HP mâle | 3,30 |
| Embase HP à coupure | 2,50 |
| RCA mâle | 2,50 |
| RCA femelle | 2,50 |
| Embase RCA | 2,50 |
| Mâle de calculatrice | 2,50 |
| Embase de calculatrice | 2,50 |
| Fiche banane auto 4 mm mâle | 6,60 |
| Banane mâle 4 mm | 1,80 |
| Prolongateur banane 4 mm | 2,20 |
| Douille banane 4 mm | 1,10 |
| Banane à vis | 3,40 |
| Fiche banane 2 mm | 3,50 |
| Douille banane 2 mm | 3,50 |
| Din mâle 5 broches | 2,80 |
| Din femelle 5 broches | 2,00 |
| Din embase 5 br. plastique | 2,30 |
| Embase 5 br. mâle Cl | 4,35 |
| Din 5 br. mâle métal | 15,00 |
| Din 6 br. mâle | 2,30 |
| Din femelle 6 broches | 2,80 |
| Socle Din 6 broches | 1,90 |
| Jack mâle mono 2,5 | 2,10 |
| Jack fem. prof. 2,5 | 2,00 |
| Embase jack mono 2,5 | 2,50 |
| Jack mâle mono 3,5 | 1,90 |
| Jack fem. prof. mono 3,5 | 2,00 |
| Embase jack 3,5 | 2,50 |
| Jack mâle mono 6,35 | 4,10 |
| Jack fem. prof. mono 6,35 | 4,00 |
| Jack stéréo 3,5 | 13,40 |

| | | | |
|-----------------------------|-------|-------------------------|-------|
| Embase jack mono 6,35 | 6,80 | BNC mâle | 13,30 |
| Jack mâle stéréo 6,35 | 5,10 | BNC châssis | 13,60 |
| Jack fem. prof. stéréo 6,35 | 3,20 | Fiche à visser coaxiale | 9,80 |
| Embase jack stéréo 6,35 | 5,30 | Embase à visser | 9,10 |
| DB 9P. Cannon mâle | 14,30 | T à visser coaxial | 38,70 |
| DB 9S. Cannon femelle | 19,50 | Grip fil petit modèle | 13,50 |
| Capot pour DB 9 | 19,20 | Grip fil moyen modèle | 15,50 |
| DB 25. Cannon mâle | 29,70 | Grip fil grand modèle | 20,50 |
| DB 25. Cannon femelle | 39,80 | | |
| Capot pour DB 25 | 12,60 | | |
| DB 25 mâle à sertir | 49,50 | | |
| DB 25 femelle à sertir | 55,00 | | |

ALORS ???

| Nb broches | Pas | Prix |
|------------|------|-------|
| 2 x 20 | 2,54 | 58,50 |
| 2 x 25 | 2,54 | 53,40 |
| 2 x 50 | 2,54 | 89,20 |
| 2 x 50 | 3,17 | 82,00 |
| 1 x 6 | 3,96 | 4,50 |
| 1 x 10 | " | 5,30 |
| 1 x 15 | " | 6,70 |
| 1 x 18 | " | 9,10 |
| 1 x 22 | " | 11,30 |
| 2 x 12 | 3,96 | 26,70 |
| 2 x 22 | 3,96 | 39,10 |
| 2 x 43 | 3,96 | 83,40 |

14 b à sertir 11,10
16 b à sertir 14,80
24 b à sertir 23,10
40 b à sertir 34,90
Plate forme à composants 14 b 4,80
16 b 5,20 24 b 10,80
2 x 17 b encartable à sertir 49,20
Connec. centronics à souder 84,00
à sertir 39,75

TTL • C-MOS • TRIAC • DIODES / PONTS

| | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 7400N | 2,40 | 7437N | 3,70 | 7423AN | 11,30 | 74132N | 7,90 | 74170N | 24,40 |
| 7401N | 1,90 | 7438N | 3,70 | 7485N | 13,70 | 74136N | 4,10 | 74172N | 71,40 |
| 7402N | 2,65 | 7440N | 2,50 | 7486N | 4,20 | 74139N | 11,40 | 74173N | 19,50 |
| 7403N | 2,50 | 7442N | 6,25 | 7489N | 38,70 | 74141N | 12,10 | 74174AN | 8,85 |
| 7404N | 2,30 | 7443N | 7,80 | 7490AN | 5,80 | 74145N | 13,40 | 74175N | 21,00 |
| 7405N | 2,80 | 7444N | 9,50 | 7491AN | 10,30 | 74147N | 19,50 | 74176N | 10,35 |
| 7406N | 4,00 | 7445N | 23,25 | 7492AN | 6,70 | 74148N | 13,30 | 74180N | 6,70 |
| 7407N | 4,00 | 7446AN | 16,30 | 7493AN | 6,70 | 74150N | 20,80 | 74181N | 34,00 |
| 7408N | 2,90 | 7447AN | 8,50 | 7494 | 9,30 | 74151N | 8,00 | 74182N | 9,10 |
| 7409N | 2,90 | 7448N | 14,40 | 7495AN | 8,20 | 74153N | 8,00 | 74190N | 14,40 |
| 7410N | 2,50 | 7450N | 2,50 | 7496N | 10,80 | 74154N | 17,40 | 74191N | 12,40 |
| 7411N | 2,90 | 7451N | 3,35 | 74100N | 16,80 | 74155N | 9,10 | 74192N | 14,40 |
| 7412N | 5,20 | 7453N | 2,50 | 74107N | 4,70 | 74156N | 9,10 | 74193N | 14,40 |
| 7413N | 4,00 | 7454N | 2,50 | 74109N | 5,80 | 74157N | 10,20 | 74194N | 9,40 |
| 7414N | 6,45 | 7460N | 2,50 | 74121N | 4,10 | 74160N | 14,00 | 74195N | 13,70 |
| 7416N | 3,50 | 7470N | 7,30 | 74122N | 5,60 | 74161N | 14,00 | 74196N | 15,50 |
| 7417N | 3,50 | 7472N | 3,90 | 74123N | 6,90 | 74162N | 23,90 | 74198N | 31,00 |
| 7420N | 2,50 | 7473N | 6,75 | 74124 | 18,30 | 74163N | 14,00 | 74199N | 28,45 |
| 7425N | 4,25 | 7474N | 4,70 | 74124 | 18,30 | 74164N | 11,00 | 74243 | 16,10 |
| 7427N | 3,90 | 7475N | 4,90 | 74S124 | 27,90 | 74165N | 16,60 | 74244 | 13,30 |
| 7428N | 3,20 | 7476N | 4,70 | 74125N | 6,00 | 74166N | 17,40 | 74245 | 21,00 |
| 7430N | 2,50 | 7480N | 10,55 | 74126N | 6,00 | 74167N | 25,70 | 74257 | 9,90 |
| 7432N | 4,80 | 7481AN | 12,10 | 74128N | 6,70 | | | | |

| | | | |
|-------------|-------|-------------|-------|
| 4000 | 2,10 | 4044BE | 16,00 |
| 4001BE | 3,55 | 4046BE | 16,90 |
| 4002BE | 2,10 | 4047BE | 12,40 |
| 4007BE | 2,90 | 4048BE | 5,60 |
| 4008BE | 16,70 | 4049/4050BE | 7,40 |
| 4009-4010BE | 7,90 | 4051BE | 12,70 |
| 4011BE | 3,50 | 4052/4053BE | 16,20 |
| 4012BE | 2,90 | 4060BE | 17,80 |
| 4013BE | 5,15 | 4068BE | 7,40 |
| 4015BE | 13,65 | 4089BE | 18,20 |
| 4016BE | 6,20 | 4089BE | 11,60 |
| 4017BE | 15,20 | 4070BE | 6,10 |
| 4018BE | 20,80 | 4071/4072BE | 3,60 |
| 4019BE | 6,60 | 4073/4075BE | 3,60 |
| 4020BE | 18,70 | 4078BE | 3,60 |
| 4023BE | 2,90 | 4081/4082BE | 3,60 |
| 4024BE | 11,30 | 4085 | 8,70 |
| 4025BE | 2,90 | 4083BE | 13,55 |
| 4026BE | 23,70 | 4010BE | 12,80 |
| 4027BE | 7,20 | 4011BE | 24,00 |
| 4028BE | 10,80 | 4518BE | 24,00 |
| 4029BE | 11,65 | 4518BE | 24,00 |
| 4030BE | 6,00 | 4520 | 24,00 |
| 4035BE | 15,20 | 4528 | 18,90 |
| 4036BE | 39,00 | 4536BE | 66,80 |
| 4040BE | 12,45 | 4538BE | 34,20 |
| 4042BE | 13,10 | 4539BE | 27,60 |
| | | 4585BE | 15,10 |

J'AI TROUVÉ.

| | | |
|--------------|-------|--------------------------|
| 2N 1599 Th | 14,40 | A 14 U. 2,5 A, 25 V 1,40 |
| 2N 2329 Th | 17,40 | BA 102 |
| 2N 4441 Th | 17,40 | Varicap 15 pF ... 2,80 |
| 6 A. 50 V | 13,00 | BA 224-300 ... 4,30 |
| 2N 5061 Th | 13,00 | BB 105 G |
| 0,8 A. 60 V | 11,30 | Varicap 2,8 pF ... 4,30 |
| C 106 D Th | 11,80 | ESM 181-300 ... 6,40 |
| 4 A. 400 V | 11,80 | MZ 2361 |
| SC 116 D TR | 1,10 | Réf. de tension ... 6,50 |
| 8 A. 400 V | 5,00 | 1 N 849 ... 1,70 |
| SC 146 D TR | 1,10 | 1 N 823 ... 9,80 |
| 10 A. 400 V | 10,80 | 1 N 3595 ... 2,80 |
| 15 A. 400 V | 13,80 | 1 N 4007, 1 A ... 1,20 |
| DIACS 32 V | 3,90 | 1 W 4148 ... 3,40 |
| BRY 55/60 Th | 3,90 | OA 95 ... 1,80 |
| 0,8 A. 60 V | 5,70 | OA 47 ... 1,55 |
| JTY 6500 Th | 22,00 | GA 202 ... 0,90 |
| | | Zener, 0,4 W ... 2,30 |
| | | Zener, 1 W ... 3,30 |

VITE...


| | |
|--------|-------|
| 75140 | 15,70 |
| 75451N | 6,90 |
| 74452N | 6,90 |


C'EST LÀ

C'EST BIEN ÇA...

PONT DE DIODES

| | |
|--------------|-------|
| 1,5 A. 200 V | 5,20 |
| 4 A. 200 V | 9,00 |
| 5 A. 100 V | 11,90 |
| 6 A. 200 V | 14,00 |
| 10 A. 200 V | 18,00 |
| 25 A. 200 V | 27,80 |

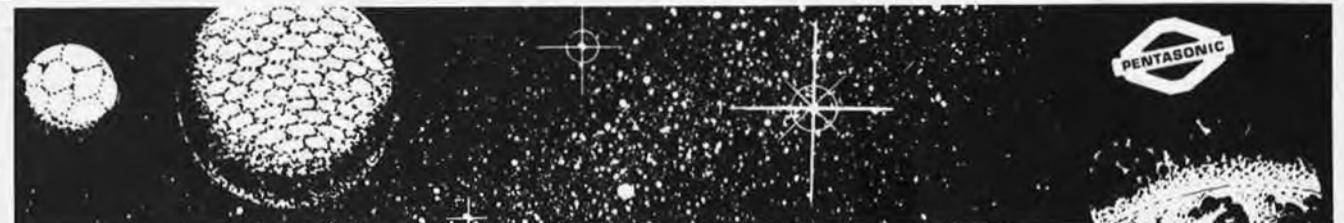

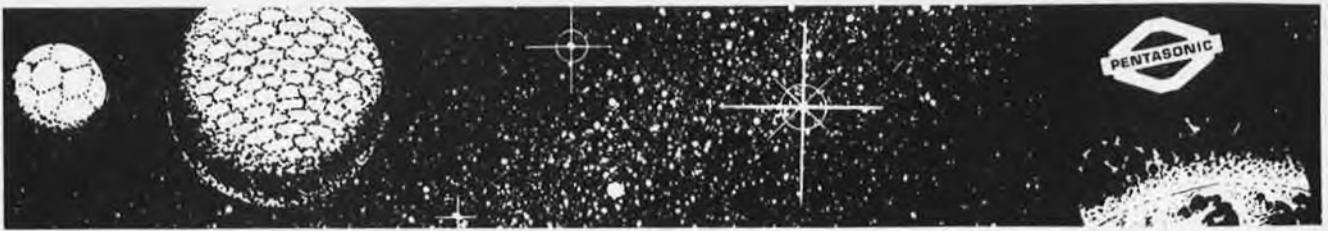

TRANSISTORS... 2 N... BC... BF... ESM...

| | | | | | | | | | |
|------|-------|------|-------|------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 2N | 3053 | 4.20 | 4954 | 8.20 | 13 | 4.20 | 184 T2 | 27.00 | |
| 708 | 3.80 | 3054 | 9.60 | 5086 | 4.65 | 20 | 3.40 | 3N | |
| 917 | 6.90 | 3085 | 7.10 | 5298 | 10.20 | 55 | 3.20 | 164 | 11.45 |
| 918 | 5.65 | 3137 | 29.90 | 5635 | 84.00 | 66 | 3.20 | CR | |
| 930 | 3.90 | 3402 | 5.10 | 5886 | 39.60 | 70 | 3.90 | 200 | 25.50 |
| 1307 | 19.20 | 3441 | 29.40 | 6027 | 4.65 | MPSU | 3.90 | 390 | 25.50 |
| 1420 | 3.95 | 3605 | 8.30 | 6558 | 68.30 | 81 | 7.10 | VM | |
| 1613 | 3.40 | 3505 | 3.85 | MJ | 19.00 | 05 | 5.30 | 65 AF | 14.80 |
| 1711 | 3.80 | 3702 | 3.60 | 900 | 19.00 | 05 | 8.35 | 88 | 16.20 |
| 1889 | 4.10 | 3704 | 3.60 | 901 | 19.60 | 56 | 8.10 | MCT | |
| 1890 | 4.00 | 3713 | 29.20 | 1000 | 17.00 | MPS | 2 | 12.50 | |
| 1893 | 4.15 | 3741 | 13.00 | 1001 | 17.50 | 404 | 3.10 | 6 | 21.00 |
| 2218 | 5.50 | 3771 | 31.80 | 2260 | 22.00 | MCA | 4N | | |
| 2219 | 3.70 | 3819 | 3.60 | 2506 | 20.00 | 7 | 41.00 | 33 | 25.00 |
| 2222 | 2.20 | 3823 | 14.60 | 2501 | 24.50 | MCT | 36 | 11.40 | |
| 2368 | 4.05 | 3906 | 3.40 | 2955 | 21.80 | E1 | 18.80 | AC | |
| 2369 | 4.10 | 4038 | 13.00 | 3060 | 18.00 | E | 125 | 4.00 | |
| 2614 | 4.30 | 4382 | 2.20 | 3001 | 23.10 | 204 | 5.20 | 126 | 8.90 |
| 2644 | 17.20 | 4353 | 2.20 | MJE | 8.50 | 507 | 10.80 | 127 | 6.60 |
| 2646 | 7.95 | 4093 | 15.80 | 820 | 8.20 | 114 | 29.20 | 128 | 7.70 |
| 2647 | 13.80 | 4393 | 15.85 | 800 | 8.20 | 114 | 29.20 | 128 | 4.60 |
| 2890 | 28.00 | 4400 | 3.40 | 1090 | 29.30 | 118 | 22.80 | 128 | 5.20 |
| 2894 | 6.40 | 4402 | 3.60 | 1100 | 20.10 | 136 | 14.60 | 132 | 11.70 |
| 2904 | 3.50 | 4416 | 9.50 | 2801 | 14.60 | 137 | 11.60 | 142 | 4.50 |
| 2905 | 3.60 | 4426 | 4.80 | 2955 | 14.00 | 1601 | 25.20 | 180 | 7.40 |
| 2906 | 4.70 | 4920 | 17.00 | 3055 | 12.00 | MSS | 181 | 8.45 | |
| 2907 | 3.75 | 4921 | 7.50 | MPSA | 1000 | 2.90 | 183 | 184 | 3.90 |
| 2922 | 2.80 | 4923 | 9.35 | 01 | 3.20 | 109 T2 | 118.80 | 187 | 5.60 |
| 3020 | 14.00 | 4951 | 11.30 | 06 | 3.20 | 181 T2 | 17.60 | 187 K | 6.20 |

CEPENDANT



| | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| 188 | 5.70 | 143 | 8.90 | 208 B | 3.40 | 548 C | 3.60 | 233 | 3.85 |
| 188 K | 6.20 | 145 | 4.10 | 208 C | 3.40 | 557 | 3.00 | 234 | 4.80 |
| AD | 148 | 2.60 | 209 B | 4.10 | 80 | 244 B | 9.50 | | |
| 149 | 14.60 | 148 A | 3.10 | 209 C | 4.10 | 131 | 4.65 | 245 B | 6.10 |
| 181 | 9.25 | 148 B | 3.10 | 211 A | 5.20 | 135 | 8.60 | 254 | 3.60 |
| 182 | 6.10 | 148 C | 3.10 | 212 | 3.50 | 136 | 4.80 | 257 | 5.16 |
| AF | 182 | 3.10 | 237 B | 2.80 | 140 | 5.60 | 258 | 7.80 | |
| 189 | 7.85 | 148 B | 2.20 | 238 A | 1.80 | 157 | 24.85 | 259 | 15.60 |
| 114 | 10.80 | 148 C | 2.20 | 238 B | 1.80 | 233 | 6.00 | 337 | 7.50 |
| 124 | 9.70 | 153 | 6.90 | 238 C | 1.80 | 234 | 7.85 | BSX | |
| 125 | 4.80 | 157 | 2.60 | 261 B | 2.60 | 235 | 7.70 | 62 R | 3.60 |
| 126 | 4.70 | 158 | 3.00 | 257 B | 3.40 | 237 | 5.40 | BCW | |
| 127 | 4.80 | 171 | 3.40 | 281 A | 7.40 | 238 | 6.20 | 80 B | 3.40 |
| 200 | 9.50 | 172 | 3.50 | 301 | 6.80 | 241 | 9.80 | 93 B | 3.10 |
| BC | 177 A | 3.30 | 303 | 6.60 | 285 | 9.80 | 94 B | 2.00 | |
| 107 A | 2.20 | 177 B | 3.30 | 307 A | 3.40 | 301 | 13.95 | 95 B | 3.15 |
| 107 B | 2.20 | 178 | 3.10 | 308 A | 2.50 | 302 | 10.80 | 96 B | 2.90 |
| 108 A | 2.75 | 178 B | 3.35 | 308 B | 2.70 | 325 | 10.80 | 97 B | 3.10 |
| 108 B | 2.20 | 178 C | 3.40 | 317 | 3.60 | 436 | 10.30 | BUX | |
| 109 | 2.60 | 184 | 3.10 | 320 B | 2.70 | 167 | 3.90 | 37 | 72.00 |
| 109 A | 2.60 | 204 | 3.35 | 328 | 3.10 | 173 | 4.70 | 71P | |
| 109 B | 2.60 | 204 A | 3.35 | 351 B | 3.90 | 178 | 4.80 | 30 | 7.40 |
| 109 C | 3.10 | 204 B | 3.35 | 407 B | 4.90 | 179 B | 7.20 | 31 | 5.00 |
| 114 | 2.95 | 207 | 3.40 | 417 | 3.50 | 181 | 7.90 | 32 | 00 |
| 115 | 3.80 | 207 A | 3.40 | 547 A | 3.40 | 194 | 2.90 | 34 A | 00 |
| 117 | 8.80 | 207 B | 3.40 | 547 B | 3.40 | 195 | 4.85 | 34 B | 50 |
| 141 | 5.30 | 208 | 3.40 | 548 A | 3.50 | 197 | 3.50 | BU | |
| 142 | 8.35 | 208 A | 3.40 | 548 B | 3.50 | 224 | 6.90 | 109 | 21.90 |

CONDENSATEURS • RESISTANCES • POTENTIO • COMMUTATION • QUARTZ / FILTRES

CHIMIQUES SIC-SAFCO

| | 25 V | 63 V |
|----------|-------|-------|
| 1 mF | | 1,95 |
| 2,2 mF | | 1,45 |
| 4,7 mF | 1,45 | 1,60 |
| 10 mF | 1,50 | 1,70 |
| 22 mF | 1,60 | 1,80 |
| 47 mF | 1,70 | 2,70 |
| 100 mF | 2,00 | 3,30 |
| 220 mF | 2,05 | 3,80 |
| 470 mF | 2,60 | 5,30 |
| 1 000 mF | 4,30 | 7,30 |
| 2 200 mF | 6,50 | 10,50 |
| 4 700 mF | 10,50 | 18,60 |

10 000 mF, 16 V : 39,20

CONDENSATEURS

| | | | |
|---------------|------|--------------|-------|
| 0,1 µF, 35 V | 2,00 | 4,7 µF, 35 V | 2,90 |
| 0,22 µF, 35 V | 2,00 | 10 µF, 35 V | 3,90 |
| 0,47 µF, 35 V | 2,00 | 22 µF, 35 V | 3,90 |
| 0,68 µF, 35 V | 2,00 | 47 µF, 35 V | 11,70 |
| 1 µF, 35 V | 2,90 | 100 µF, 35 V | 25,80 |

MYLAR PLAQUETTE

De 1,5 à 820 pF 0,90 De 220 à 680 nF 1,50
De 1 à 100 nF 1,20 Supérieur à 1 µF 3,30

RESISTANCES VITRIFIEES

| | |
|--------------------------------|-------|
| 5 W bobinées | 4,70 |
| CTN, 30 Ω, 120 Ω, 500 Ω, 1,3 K | 3,60 |
| LDR 05 | 16,50 |

RESISTANCES AJUSTABLES

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Couché-Debout, Pas de 2,54 | 1,30 |
| Couché-Debout, Pas de 5,08 | 1,50 |
| Miniature 10 tours | 10,80 |
| 10, 20, 50, 100, 200, 500 Ω | |
| 1, 2 1/2, 5, 10, 100, 250, 500 kΩ | |
| 1 et 2 M Ω | |

COUCHE CARBONE

5 %, 0,5 W, de 2,2 Ω à 5,1 M Ω 0,20

COUCHE METALLIQUE

1 %, 0,5 W de 10 Ω à 1 M Ω 1,10

POTENTIOMETRES SIMPLES

LINEAIRES ou LOG, de 470 Ω à 2,2 M Ω 3,80

POTENTIOMETRES DOUBLES

LINEAIRES ou LOG de 5 k Ω à 1 M Ω 9,60

POT 10 TOURS FACE AV.

LIN 100 Ω, 50 k Ω 53,00

POTENTIOMETRE RECTILIGNE

Simple 8,50 Double 12,80

Quartz 1 MHz. Usage général 49,50 F

Quartz 1.005 MHz. Utilisé en série 45,00

Quartz 1.8432 MHz. Horloge. 45,00

Quartz 3.2768 MHz. Horloge. 45,00

Multiple de deux 45,00

Quartz 3.634 MHz 57,40

Quartz 4 MHz. Usage général 42,20

Quartz 8 MHz. Usage général 47,50

Quartz 10 MHz. Usage général 47,50

Quartz 27 MHz 38,50

Support de quartz 2,50

ALERTE..



MAIS TOUT ETAIT A REFAIRE...

| | | |
|----------------------------------|-------|--|
| INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE | | |
| 2 positions stables | 8,50 | |
| 2 positions instables | 15,00 | |
| 2 positions, 1 instable | 00,00 | |
| 2 positions pour C.L. | 9,90 | |
| 3 positions stables | 10,80 | |
| 3 positions instables | 16,75 | |
| 3 positions, 1 stable, 1 inst. | 11,50 | |
| INTERRUPTEUR BIPOLAIRE | | |
| 2 positions stables | 9,90 | |
| 3 positions stables | 15,10 | |
| INTERRUPTEUR | | |
| Bascule simple | 7,20 | |
| Palette simple | 7,20 | |
| Lever simple plastique noir | 7,20 | |
| Lever double plastique noir | 7,80 | |
| Bascule double | 7,80 | |
| Palette double | 7,80 | |
| COMMUTEUR ROTATIF | | |
| 1 circuit, 12 positions | 10,00 | |
| 2 circuits, 6 positions | 10,00 | |
| 3 circuits, 4 positions | 10,00 | |
| 4 circuits, 3 positions | 10,00 | |
| 1 circuit, 12 positions à souder | 10,00 | |
| Sabre, Acc. COM 4 gallettes | 17,20 | |
| Galette 1C/12P | 15,50 | |
| Galette 2C/6P | 15,50 | |
| Galette 3C/4P | 15,50 | |
| Galette 4C/3P | 15,50 | |
| Poussoir, Rouge petit modèle | 2,70 | |
| Poussoir, Noir petit modèle | 2,70 | |
| Touche clavier | 2,90 | |

MATERIEL DE MESURE


| | | | | | |
|---|---------|-------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| AL 783. Alimentation 12 V, 1,5 A | 172,00 | 8022. multimètre | 1160,00 | Sonde 1 x 10 | 192,00 |
| AL 784. Alimentation 12 V, 3 A | 189,00 | SINCLAIR | | D1010 avec sondes | 4140,00 |
| AL 785. Alimentation 12 V, 5 A | 247,00 | TM 354 | 670,00 | D1011 avec sondes | 4555,00 |
| AL 746. Alimentation 12 V, 5 A | 364,00 | VOC 20. Contrôle | 245,00 | D1015 avec sondes | 6230,00 |
| VOC AL 3. Alimentation 215 V, 2 A | 420,00 | VOC 40. Contrôle | 276,00 | D1016 avec sondes | 5990,00 |
| VOC AL 4. Alimentation 330 V, 2 A | 499,00 | Centrad 312. Contrôle | 239,00 | HM 307 | 1 590,00 |
| VOC AL 5. Alimentation 440 V, 2 A | 716,00 | Centrad 819. Contrôle | 378,00 | 312 | 2 446,00 |
| VOC AL 6. Alimentation 0,25 V, 5 A | 998,00 | CDA 102. Contrôle | 350,00 | 412 | 3 687,00 |
| VOC AL 7. Alimentation 1015 V, 12 A | 090,00 | BK 2616. Multimètre | 1 417,00 | 512 | 5 833,00 |
| VOC AL 8. Alim. + 5 V, 3 A, + 12 V, 1 A | 530,00 | Transistor Tester | 335,00 | 2001. Générateur de fonctions | 1 423,00 |
| VOC PS 1. Alimentation 12 V, 2 A | 189,00 | BK 510. Testeur de transistor | 1 124,00 | SF 791. Générateur BF | 708,00 |
| VOC PS 2. Alimentation 12 V, 3 A | 205,00 | TE 748. Testeur de transistor | 242,00 | MINI VOC 3. Générateur BF | 970,00 |
| VOC PS 3. Alimentation 12 V, 4 A | 229,00 | BK 620. Testeur de transistor | 1 928,00 | MINI VOC 5. Générateur BF | 1 546,00 |
| VOC PS 4. Alimentation 5 V, 3 A | 178,00 | HZ 55. Testeur de composants | 212,00 | Heier VOC 3. Générateur HF | 785,00 |
| GALVANOMETRES | | | | | |
| 100 mA, 500 mA, 1A, 3A, 10A | | | | | |
| 30A, 6V, 10V, 15V, 300V, 250V | 42,00 | | | | |
| ADAPTATEUR | | | | | |
| VOC TRONIC. Voltmètre électronique | 569,00 | | | | |
| Adaptateur pour DM 450 bloc sim. | 58,00 | | | | |
| Adaptateur PDM 35/PFM 200 | 61,00 | | | | |
| Cordon BNC banana | 87,20 | | | | |
| PFM 200. Fréquence | 870,00 | | | | |
| BK 820. Capacimètre | 1 230 | | | | |
| BECKMAN | | | | | |
| TECH 300. multimètre | 685,00 | | | | |
| 3020. multimètre | 1170,00 | | | | |



C.I. LINEAIRES ET SPECIAUX

| | | | | | |
|---------|--------|-------------|-------|-----------|-------|
| LO 4H | 110,40 | TBA 231 | 28,40 | LM 356 | 9,70 |
| 8FO 14 | 33,60 | TBA 240 | 23,80 | LM 358 | 7,90 |
| SD 41 P | 20,60 | LM 301 | 4,90 | LM 360 | 38,80 |
| SD 42 P | 20,60 | LM 305 | 11,30 | LM 377 | 26,50 |
| LH 0042 | 84,60 | LM 307 | 10,70 | LM 380 | 26,00 |
| TL 71 | 9,00 | LM 308 | 13,00 | LM 381 | 26,35 |
| TL 081 | 8,35 | LM 309 | 24,00 | LM 382 | 29,90 |
| TL 82 | 10,40 | TAA 310 | 19,80 | LM 386 | 12,50 |
| TL 064 | 22,60 | LM 310 | 35,10 | LM 387 | 11,90 |
| LO 110 | 71,90 | LM 311 | 18,40 | LM 391 | 24,50 |
| LO 111 | 114,00 | LM 317 T | 15,50 | TAA 400 | 38,70 |
| L 120 | 43,80 | LM 317 K | 35,80 | TCA 420 | 23,50 |
| LO 120 | 95,00 | LM 318 | 29,10 | TCA 440 | 23,70 |
| LO 121 | 104,00 | LM 320 | 8,00 | NE 529 | 28,30 |
| LO 130 | 128,50 | LM 323 | 37,00 | NE 543 | 28,60 |
| L 144 | 88,70 | LM 324 | 8,40 | TAA 550 | 4,80 |
| TCA 160 | 23,30 | LM 340 | 9,90 | LM 555 | 15,05 |
| UA 170 | 16,20 | LM 340 T 5 | 9,90 | LM 561 | 52,95 |
| UA 180 | 18,60 | LM 340 T 12 | 10,45 | LM 565 | 27,10 |
| DF 200 | 46,20 | LM 340 T 15 | 10,45 | TBA 567 | 12,30 |
| DD 201 | 64,20 | LM 340 T 24 | 10,45 | LM 570 | 52,80 |
| LM 204 | 61,40 | LM 341 T 24 | 10,45 | SFC 606 B | 9,80 |
| TBA 221 | 19,85 | LM 349 | 19,30 | TAA 611 | 22,40 |
| 231 | 34,00 | LF 351 | 7,40 | TAA 621 | 29,70 |
| | | | | TAA 641 | 31,60 |
| | | | | TBA 651 | 28,00 |
| | | | | TAA 651 | 28,30 |
| | | | | LM 709 | 7,40 |
| | | | | LM 710 | 8,10 |
| | | | | LM 720 | 24,40 |
| | | | | TBA 720 | 27,00 |

| | | | | | |
|------------|--------|-----------|------------|-----------|--------|
| MOTOROLA | 78,00 | ZILOG | 6522 (VIA) | 118,00 | |
| MC 6800 | 164,00 | MK 3880 | 4 MHz | 169,35 | |
| MC MC 6809 | 250,00 | MK 3881 | 2.5 MHz | 97,90 | |
| MC 6810 | 35,10 | MK 3884 | 4 MHz | 109,65 | |
| MC 6821 | 53,00 | MK 3882 | 2.5 MHz | 97,90 | |
| MC 6840 | 132,00 | MK 3882 | 4 MHz | 109,65 | |
| MC 6644 | 317,30 | MK 3883 | | | |
| MC 6845 | 312,00 | 2.5 MHz | | 341,00 | |
| MC 6850 | 62,00 | MK 3994 | | | |
| MC 6875 | 68,00 | 2.5 MHz | | 477,40 | |
| MC 1411 | 84,25 | MK 3994 | 4 MHz | 534,00 | |
| MC 6802 | 25,40 | FD 1791 | 458,00 | 8085 CPU | 138,65 |
| NS | | FD 1795 | 398,00 | AV 5-2376 | 148,00 |
| SCMP 600 | 91,00 | RD 3-2513 | | | 92,00 |
| INS 8154 | 96,30 | 6502 (UC) | | | 147,50 |
| | | ROCKWELL | | | |

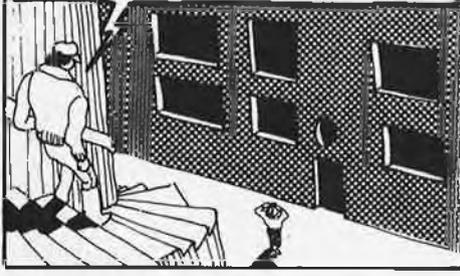

| | | |
|---------------------------|----------------------------|---------|
| Epoxy présensibles SF. | avec outils | 135,00 |
| 50 | P2 perceuse grande | 175,00 |
| 100 | Support de perceuse | 39,50 |
| 200-300 | Levier petit modèle | 95,90 |
| Epoxy présensibles DF. | Levier grand modèle | 170,00 |
| 75-100 | Alimentation | 14,60 |
| 100-150 | Régilable pour perceuse | 142,00 |
| 150-200 | Foret. Diamètre 0,8 mm | 3,90 |
| 200-300 | Foret. Diamètre 1 mm | 3,90 |
| Vero-board | Foret. Diamètre 1,2 mm | 3,80 |
| bande 50-100 | Foret. Diamètre 1,5 mm | 3,80 |
| bande 100-100 | Foret. Diamètre 2,0 mm | 3,80 |
| bande 150-100 | Soudure 10/10, 80 % | 76,00 |
| bande 200-100 | P 180. Outill à wrapper | 224,00 |
| Bimboard plaque connexion | Fit à wrapper | 13,50 |
| Plaque à wrapper | Stylo dalo | 18,00 |
| 110x200 | Matériel à wrapper DK-T00L | 2,20 |
| AIM 65 | Outil | 73,90 |
| S 100 | Pistolet | 383,80 |
| exciser | Fit avec dénuéur | 79,90 |
| Proteus | Recharge de fil | 39,90 |
| lond de panier | Support à wrapper | 187 |
| Orilla inactinique | 8 broches | 2,20 |
| 150-200 | 14 broches | 2,90 |
| 200-300 | 16 broches | 3,40 |
| Film transfert. Seno | 18 broches | 3,90 |
| 200-300 | 22 broches | 4,20 |
| Révéléateur/fixateur. | 24 broches | 6,00 |
| Pour film transfert | 28 broches | 8,10 |
| Révéléateur pour C.I. | 40 broches | 11,50 F |
| Solde caustique | Support à souder | |
| Gomme pour C.I. | 8 broches | 1,50 |
| Perceuse pellic. | 14 broches | 1,60 |
| Perceuse sans ACC | 18 broches | 1,70 |
| R4 perceuse en coffret | 24 broches | 2,40 |
| | | 3,00 |

| | | | |
|----------|--------|--------------|--------|
| JA 720 | 13,60 | MC 1590 | 83,70 |
| LM 723 | 10,70 | MC 1733 | 31,40 |
| LM 725 | 35,00 | LM 1800 | 27,50 |
| TCA 730 | 38,40 | LM 1877 | 31,40 |
| TCA 740 | 28,80 | TDA 2002 | 24,00 |
| LM 741 | 5,90 | ULN 2003 | 23,30 |
| LM 747 | 11,90 | T06 2003 | 14,30 |
| LM 748 | 12,50 | TDA 2004 | 45,00 |
| LM 748 | 10,30 | TDA 2020 | 29,90 |
| TCA 750 | 27,60 | XR 2206 | 54,00 |
| JA 753 | 18,00 | XR 2208 | 61,00 |
| JA 758 | 43,00 | XR 2240 | 37,40 |
| TCA 760 | 20,80 | SFC 2812 | 24,00 |
| LM 761 | 19,50 | LM 2907 B D | 22,50 |
| TAA 790 | 37,40 | LM 2907 14 B | 22,50 |
| TBA 800 | 19,80 | LM 2817 | 22,60 |
| TBA 810 | 28,00 | LM 3075 | 22,30 |
| TBA 820 | 11,00 | CA 3066 | 5,90 |
| TBA 830 | 31,70 | MC 3301 | 11,20 |
| TCA 830 | 19,30 | MC 3302 | 8,40 |
| TBA 860 | 34,40 | TMS 3374 NL | 40,00 |
| TAA 861 | 17,30 | LM 3900 | 11,20 |
| TCA 940 | 36,80 | LM 3915 | 31,40 |
| TBA 950 | 47,70 | MC 4024 | 41,25 |
| SAD 1024 | 158,60 | MC 4044 | 34,00 |
| TDA 1037 | 31,60 | TCA 4500 | 28,25 |
| TAA 1054 | 37,80 | SFF 5200 | 14,10 |
| SAA 1070 | 165,00 | MM 5314 | 99,00 |
| SAA 1058 | 44,00 | MM 5316 | 67,50 |
| TDA 1200 | 27,80 | MM 5318 | 87,50 |
| MC 1310 | 36,15 | HE 6596 | 16,70 |
| MC 1312 | 29,20 | ICM 7217 | 149,00 |
| ESM 1350 | 18,30 | MC 7905 | 12,40 |
| MC 1408 | 37,50 | MC 7912 | 12,40 |
| MC 1456 | 39,20 | MD 8002 | 39,50 |
| MC 1458 | 8,30 | ICL 8038 | 63,20 |
| XR 1489 | 24,30 | AV 3-8500 | 54,00 |
| XR 1489 | 24,30 | AV 3-8500 | 179,00 |
| JA 1554 | 239,00 | JA 9368 | 24,20 |
| XR 1568 | 102,80 | JA 95 H 80 | 68,00 |
| | | 76477 | 77,1 |

OPTO • MATERIEL POUR FABRICATION DE C.I. • PROTOTYPES

MERCI.. ENCORE..

A BIENTOT

| | | | | | |
|----------------------|-------|--------------------------|--------|---------------------------|-------|
| LED 3 mm rouge LED | 1,90 | LED rectangulaire rouge | 3,80 | 4N 33 Opto-isolateur | 25,00 |
| LED 3 mm vert LED | 1,90 | LED rectangulaire verte | 3,90 | dArlington | 41,00 |
| LED 3 mm jaune LED | 1,90 | LED rectangulaire jaune | 3,90 | MCA 81 Opto. V. réflexion | 41,00 |
| LED 5 mm rouge LED | 2,20 | LED rectangulaire orange | 3,80 | MCT 81 Opto 3 touches | 21,40 |
| LED 6 mm vert LED | 2,20 | TIL 312. 8 mm AC | 14,00 | CABLE EN NAPPE | |
| LED 5 mm jaune LED | 2,20 | TIL 313. 8 mm CC | 16,00 | à sortir | |
| LED 5 mm infrarouge | 16,00 | TIL 327. 8 mm polarité | 16,00 | 14 C | 9,20 |
| Emetteur infrarouge | 5,00 | TIL 701. 13 mm AC | 14,230 | 16 C | 9,60 |
| BPW 34 | | TIL 702. 13 mm CC | 14,20 | 25 C | 21,00 |
| Récepteur infrarouge | 16,70 | TIL 703. | | à souder | |
| | | 13 mm polarité AC | 16,00 | 10 C | 5,80 |
| | | TIL 704 | | Blindé 1C | 2,10 |
| | | 13 mm polarité CC | 16,00 | Blindé 2C | 4,00 |
| | | MAN 4610 | | Blindé 4C | 6,00 |
| | | 11 mm AC orange | 23,20 | Câble HP avec fillet | 2,50 |
| | | MAN 4640 | | Câble RS232C, Câble 21C | 6,20 |
| | | 11 mm CC orange | 23,20 | Câble coaxial, 75 ohms | 6,00 |
| | | MAN 8610 | | Fil de câblage 25 m | 15,00 |
| | | 20 mm AC orange | 26,50 | Perchio poudre, 1 litre | 12,00 |
| | | MAN 8630 | | Perchio liquide, 1 litre | 18,00 |
| | | 20 mm CC orange | 26,50 | Elmag | 35,80 |
| | | (avec polar) | 26,50 | Epoxy SF, 75-100 | 3,50 |
| | | MAN 8640 | | Epoxy SF, 100-150 | 6,80 |
| | | 20 mm CC orange | 26,50 | Epoxy SF, 150-200 | 13,60 |
| | | MAN 8650 | | Epoxy SF 200-300 | 27,60 |
| | | 20 mm CC orange | 26,50 | Epoxy DF, 75-100 | 4,40 |
| | | MCT 2 | 26,50 | Epoxy DF, 100-150 | 7,60 |
| | | Opto-isolateur simple | 12,50 | Epoxy DF, 150-200 | 17,60 |
| | | MCT 6 | | Epoxy DF, 200-300 | 35,20 |
| | | Opto-isolateur double | 21,00 | Epoxy présensibles SF. | 9,50 |
| | | | | 75-100 | |

PENTA 16 DEMONSTRATION MICRO
VENTE AU MAGASIN :

5, rue Maurice-Bourdet, 75016 PARIS
Sur le pont de Grenelle. Tél. 524.23.16

Bus 70/72. Arrêt : Maison de l'ORTF
Métro : Charles-Michels

A SUIVRE..

PENTASONIC


CREDIT SUR DEMANDE

PENTA 13

SERVICE CORRESPONDANCE / VENTE AU MAGASIN :

10, bd Arago, 75013 PARIS. Tél. 336.26.05

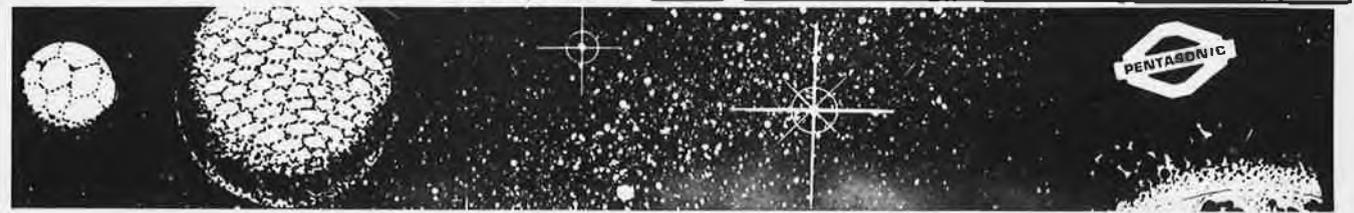Métro : Gobelins
Heures d'ouverture des magasins :
de lundi au samedi inclus
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30



LIVRES PUBLITRONIC

LE FORMANT




prix: 75F
avec cassette
démonstration

Ce livre présente une description complète de la réalisation (assortie de circuits imprimés et faces avant EPS) d'un synthétiseur de musique à très hautes performances. Sa conception modulaire lui confère une grande souplesse d'utilisation et offre la possibilité de réaliser un synthétiseur correspondant exactement au goût et au budget du constructeur. Un chapitre important, accompagné d'une cassette de démonstration, traite de l'utilisation et du réglage du Formant, afin que celui-ci ne reste pas une "montage de circuits électroniques" dont on ne sait pas se servir.

| CIRCUITS IMPRIMÉS EPS | référence | prix | FACES AVANT EPS en métal laquées noir mat) | référence | prix |
|-----------------------|-----------|-------|--|-----------|-------|
| interface clavier | 9721-1 | 40,— | interface | 9721-F | 16,25 |
| récepteur d'interface | 9721-2 | 15,— | VCO | 9723-F | 16,25 |
| alimentation | 9721-3 | 48,75 | VCF | 9724-F | 16,25 |
| circuit de clavier | 9721-4 | 12,40 | ADSR | 9725-F | 16,25 |
| VCO | 9723-1 | 97,50 | DUAL-VCA | 9726-F | 16,25 |
| VCF | 9724-1 | 42,50 | LFO | 9727-F | 16,25 |
| ADSR | 9725 | 42,50 | NOISE | 9728-F | 16,25 |
| DUAL-VCA | 9726 | 44,50 | COM | 9729-F | 16,25 |
| LFO | 9727 | 46,75 | RFM | 9951-F | 16,25 |
| NOISE | 9728 | 41,— | VCF 24 dB | 9953-F | 16,25 |
| COM | 9729 | 41,25 | | | |
| RFM | 9951 | 45,75 | | | |
| VCF 24 dB | 9952 | 48,90 | | | |

LE SON

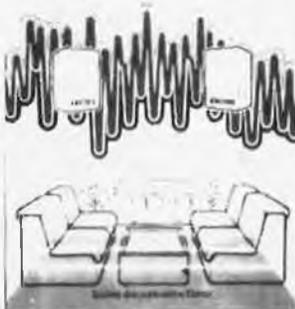

Afin de faciliter la réalisation de la plupart des montages décrits dans le livre **Le SON**, PUBLITRONIC propose les circuits imprimés EPS. Gravés et percés, ces circuits imprimés de qualité supérieure sont prêts à l'emploi. L'expérience a montré que la mise en pratique des différents schémas par le constructeur amateur était grandement facilitée et que le taux d'erreur était considérablement réduit.

| préco: | FF | | | |
|--------------------------|--------|-------|--|--------------|
| préamplificateur | 9398 | 28,40 | compresseur dynamique haute fidélité | 9395 47,50 |
| amplificateur-correcteur | 9399 | 18,— | phasing et vibrato | 9407 39,25 |
| elektornado | 9874 | 36,— | générateur de rythmes à circuits intégrés: | |
| equaliser graphique | 9832 | 41,— | générateur de tonalité | 9344-1 11,50 |
| equaliser paramétrique: | | | circuit principal | 9344-2 30,— |
| cellule de filtrage | 9897-1 | 15,50 | générateur de rythme avec M 252 | 9110 18,— |
| filtre Baxandall | 9897-2 | 15,50 | générateur de rythme avec M 253 | 9344-3 17,50 |
| analyseur audio | 9932 | 39,— | régénérateur de playback | 9941 14,— |
| | | | filtre actif pour haut-parleurs | 9786 25,— |

LE JUNIOR COMPUTER

Votre initiation à la programmation sur un système monocarte extensible



Tome 1: Le Junior Computer est un micro-ordinateur monocarte basé sur le microprocesseur 6502 de Rockwell. Grâce à ce livre, nos lecteurs qui désirent se familiariser avec les (micro) ordinateurs découvriront un monde fascinant! Les débutants comme les plus expérimentés pourront désormais construire et programmer un ordinateur personnel pour un prix très raisonnable. **Prix: 50 F.**

Tome 2: Maintenant que vous êtes parfaitement familiarisé avec le Junior Computer, nous vous dévoilons dans ce second tome toutes les possibilités nouvelles que peut vous offrir votre micro-ordinateur.

Le Junior Computer 2 est partiellement consacré au boîtier I/O du type 6532 et à sa programmation. Il vous explique ensuite le rôle primordial que joue le programme moniteur. Sans oublier l'éditeur et l'assembleur hexadécimaux, sans lesquels l'élaboration des programmes serait une tâche longue et fastidieuse. **Prix: 50 F.**

Disponible: — chez les revendeurs Publitronec
— chez Publitronec, B.P. 48, 59930 La Chapelle d'Armentières (+ 10 F frais de port)
UTILISEZ LE BON DE COMMANDE EN ENCART

PROMOTIONS PROMOTIONS PROMOTIONS

à TOULOUSE

AFFAIRES AFFAIRES AFFAIRES AFFAIRES

TRANSISTORS

| | | |
|------------------------------|--------|---------|
| BC 107 | les 10 | 10,00 F |
| BC 108 | les 10 | 10,00 F |
| BC 170 | les 30 | 10,00 F |
| BC 204 | les 30 | 10,00 F |
| BC 208 | les 20 | 10,00 F |
| BC 213 B | les 40 | 10,00 F |
| BC 307 | les 40 | 10,00 F |
| BC 308 | les 40 | 10,00 F |
| BC 309 | les 30 | 10,00 F |
| BC 321 | les 30 | 10,00 F |
| BC 408 B | les 20 | 8,50 F |
| BC 409 | les 20 | 10,00 F |
| BC 418 | les 20 | 10,00 F |
| BC 547 b | les 40 | 10,00 F |
| BC 548 b | les 40 | 10,00 F |
| BC 557 b | les 40 | 10,00 F |
| BDX 71 | les 10 | 10,00 F |
| 2 N 1565 | les 10 | 8,00 F |
| 2 N 1613 | les 10 | 10,00 F |
| 2 N 1890 | les 10 | 10,00 F |
| 2 N 1893 | les 10 | 10,00 F |
| 2 N 2904 | les 10 | 10,00 F |
| 2 N 2907 A | les 10 | 10,00 F |
| 2 N 3614 | les 2 | 10,00 F |
| 2 N 5033 | les 10 | 10,00 F |
| 2 N 6122 TO 220 NPN 60 V 4 A | les 10 | 12,00 F |

DIODES

| | | |
|------------------------|--------|---------|
| 1 N 4001 0,5 A, 400 V | les 30 | 5,00 F |
| 1 N 4002 ou équivalent | les 30 | 6,00 F |
| 1 A 1200 V | les 20 | 10,00 F |
| 1,6 A 100 V | les 30 | 10,00 F |
| 2 A 200 V | les 12 | 10,00 F |
| 3 A 400 V | les 10 | 10,00 F |
| 7 A 100 V | les 10 | 15,00 F |
| 16 A 200 V | les 2 | 5,00 F |

PONTS REDRESSEURS

| | | |
|-----------|-------|---------|
| 1 A 200 V | les 5 | 10,00 F |
| 4 A 150 V | les 3 | 10,00 F |

DIODES ZENER

Tension de 3,6 V à 47 V
La pochette de 30 en 10 valeurs 12,00 F

TRIACS

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------|
| TO 220 B A 400 V non isolés | les 10 pièces | 30,00 F |
|-----------------------------|---------------|---------|



THYRISTORS

| | | |
|----------------------|--------|---------|
| 2 N 5060 TO 92 0,6 A | les 10 | 6,00 F |
| TD 4001 TO 5 400 V | les 2 | 10,00 F |
| Plastique 400 V 4 A | les 3 | 15,00 F |
| BTW 27/500 R TO 66 | les 4 | 20,00 F |

CIRCUITS INTEGRES

| | | |
|--------|--------------|---------|
| 7400 N | les 5 pièces | 6,50 F |
| 7413 N | les 4 pièces | 10,00 F |
| 7447 N | les 4 pièces | 20,00 F |
| 7473 N | les 4 pièces | 8,00 F |
| 7475 N | les 5 pièces | 10,00 F |
| 7484 N | les 5 pièces | 10,00 F |
| 7486 N | les 6 pièces | 10,00 F |
| 7490 N | les 4 pièces | 15,00 F |
| 555 8p | les 3 pièces | 10,00 F |
| 741 8p | les 5 pièces | 10,00 F |

| | | |
|--------------------------------------|---------------|---------|
| Led Rouge 3 mm ou 5 mm | les 10 pièces | 7,50 F |
| 2 N 3055 100 V 8 A | les 4 pièces | 20,00 F |
| | par 10 pièces | 40,00 F |
| Afficheur TEXAS identiques à TIL 702 | les 4 pièces | 15,00 F |

COMMUTATEURS A TOUCHES AVEC BOUTONS

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 1 touche 2 inverseurs | 2,00 F |
| 2 touches 2 inverseurs par touche | 3,50 F |
| 3 touches 2 à 4 inverseurs par touche | |
| 1 à 4 interrupteurs | 5,00 F |
| 8 touches 5 touches 2 inverseurs | |
| 1 touche 4 inverseurs | |
| 2 touches 6 inverseurs | 9,00 F |

MINIMUM D'ENVOI : 100 F

tarif port et emballage 23 F

Aucun envoi en contre-remboursement
Pas de catalogue

COMPTOIR du LANGUEDOC s.a.
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
26 à 30, rue du Languedoc
31000 TOULOUSE
☎ (61) 52.06.21

RESISTANCES

| | |
|--|---------|
| Résistances 1/4 W 5 % de 10 Ω à 2 MΩ | |
| La pochette de 225 pièces panachées | 10,00 F |
| 1/4 W et 1/2 W. Valeur de 4 Ω à 4,7 MΩ | |
| La pochette de 200 panachées | 10,00 F |
| 1 W et 2 W. valeur de 15 Ω à 8 MΩ | |
| La pochette de 100 panachées | 10,00 F |
| 3 W et 5 W vitrifiées et cimentées. Valeur de 2,5 Ω à 27 kΩ, la pochette de 30 panachées | 10,00 F |
| Ajustables pour C I Valeur de 10 Ω à 1,5 MΩ | |
| La pochette de 65 panachées | 15,00 F |

CHIMIQUES

| | | |
|--|---------|---------|
| 1 MF 16/20 V | les 10 | 4,00 F |
| 1 MF 63 V | les 10 | 5,00 F |
| 2,2 MF 60 V | les 20 | 4,00 F |
| 6,8 MF 63 V | les 20 | 5,00 F |
| 8 MF 350 V | les 20 | 10,00 F |
| 10 MF 25 V | les 10 | 5,00 F |
| 10 MF 63 V | les 10 | 6,00 F |
| 15 MF 63 V | les 20 | 8,00 F |
| 22 MF 40 V | les 10 | 5,00 F |
| 33 MF 100 V | les 10 | 7,00 F |
| 47 MF 25 V | les 10 | 5,00 F |
| 100 MF 16 V | les 10 | 5,00 F |
| 100 MF 63 V | les 10 | 7,00 F |
| 220 MF 25 V | les 10 | 7,00 F |
| 220 MF 63 V | les 10 | 8,00 F |
| 330 MF 25 V | les 20 | 7,00 F |
| 470 MF 25 V | les 10 | 8,00 F |
| 470 MF 63 V | les 10 | 10,00 F |
| 1000 MF 25 V | les 10 | 10,00 F |
| 1000 MF 40 V | les 10 | 12,00 F |
| 1500 MF 40 V | les 10 | 12,00 F |
| 2200 MF 25 V | les 3 | 10,00 F |
| 2200 MF 40 V | les 3 | 10,00 F |
| 2200 MF 63 V | les 4 | 15,00 F |
| 3300 MF 40 V | les 4 | 10,00 F |
| 2 x 4700 MF 40 V | les 2 | 10,00 F |
| Capacité de 1 MF à 1500 MF Tension de 6 V à 20 V | | |
| La pochette de 50 en 16 valeurs | 12,00 F | |

MYLARS

| | | |
|---|---------|---------|
| 3,3 NF 400 V | les 20 | 2,50 F |
| 4,7 NF 400 V | les 20 | 3,00 F |
| 10 NF 100 V | les 35 | 5,00 F |
| 10 NF 400 V | les 20 | 4,00 F |
| 22 NF 100 V | les 35 | 6,00 F |
| 47 NF 250 V | les 30 | 7,00 F |
| 0,1 MF 100 V | les 50 | 12,00 F |
| 0,1 MF 250 V alt. 400 V D.C. | les 30 | 10,00 F |
| 0,15 MF 250 V | les 30 | 7,00 F |
| 0,22 MF 250 V | les 30 | 7,00 F |
| 0,22 MF 400 V | les 20 | 10,00 F |
| 0,27 MF 250 V | les 20 | 5,00 F |
| 0,47 MF 160 V | les 20 | 8,00 F |
| 0,47 MF 250 V | les 20 | 10,00 F |
| 1 MF 100 V | les 20 | 12,00 F |
| 1 MF 250 V | les 10 | 10,00 F |
| 2,2 MF 100 V | les 10 | 8,00 F |
| 2,2 MF 250 V | les 10 | 3,00 F |
| 4,7 MF 160 V | les 12 | 10,00 F |
| De 1 NF à 1 MF 250 V - 400 V en 25 valeurs. | | |
| La pochette de 100 condensateurs | 15,00 F | |

TANTALE GOUTTE

| | |
|--|---------|
| Pochette de 0,1 MF à 33 MF - Plusieurs tensions. | |
| La pochette de 30 | 20,00 F |

MICA MINIATURE

| | |
|---------------------|---------|
| de 47 pF à 4 700 pF | |
| La pochette de 50 | 12,00 F |

CERAMIQUES ET STYROFLEX

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Valeur de 10 pF à 0,1 MF | |
| La pochette de 150 pièces panachées | 15,00 F |

POTENTIOMETRES

| | |
|---|---------|
| Ajustables GM, H et V de 100 Ω à 470 kΩ | |
| La pochette de 40 | 10,00 F |
| Bobines de 22 Ω à 470 Ω | |
| La pochette de 20 panachées | 10,00 F |
| 20 tours 100 kΩ | |
| La pochette de 10 | 10,00 F |
| Rotatifs avec et sans interrupteurs de 220 Ω à 2,2 MΩ | |
| La pochette de 35 en 15 valeurs | 12,00 F |
| Rectiligne de 220 Ω à 1 MΩ | |
| La pochette de 30 en 10 valeurs | 15,00 F |



Cartes et Systèmes à Microprocesseurs

B.P. 84 - 38503 VOIRON Cedex

JUNIOR COMPUTER

Micro-ordinateur monocarte basé sur le 6502, programmable en hexadécimal.

Mémoire : 1 K ROM avec moniteur + 1 K RAM.

Circuit d'interface 6532 (2 ports E/S + timer + 128 octets RAM).

Absolument complet avec alim./transfo./connecteur
En kit : 945 F TTC - Monté : 1095 F TTC.

Manuel de montage et de programmation : 50 F TTC.

Support altuglas formé, sérigraphié, colonnettes laiton chromé, visserie noir mat, housse de protection : 180 F TTC.

NOUVEAUTES MARS :

- Extension mémoire (Elektor).
- Interface cassette.
- Programmeur d'eprom.

945 F TTC
le kit

(prix au 1.11.80)

Vente par correspondance :

— Commande supérieure à 300 F : franco de port - sinon + 5 F

— Contre-remboursement : + 25 F

Commandes téléphonées et renseignements : (76) 50.05.31 De 13 h à 17 h

ALBION 9, rue de Budapest, 75009 PARIS (Métro Gare Saint-Lazare)
Tél. : 874.14.14

Ouvert lundi de 12 h 30 à 19 h et du mardi au samedi inclus de 9 h 30 à 19 h sans interruption

CIRQUE RADIO 24, boulevard des Filles-du-Calvaire, 75011 PARIS

Tél. : 805.22.76 Métro Filles-du-Calvaire. Autobus 20 et 65

Ouvert du mardi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30

SOCIETE NOUVELLE RADIO PRIM 5, rue de l'Aqueduc, 75010 PARIS

Tél. : 607.05.15 Métro Gare du Nord

Ouvert du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h

GRAND CHOIX D'ANTENNES

TELE — F.M.

Intérieures, extérieures
27 MHz et d'antennes auto.



Antennes auto
électroniques 115 F

AMPLIS D'ANTENNE TV

VHF-UHF large bande. 40 à 860 MHz.
EV 100 - 312 P. Entrée 75 Ω
Sortie 75 Ω

Alim. 220 V, gain VHF 23 dB
UHF 26 dB
Prix 316 F
EV 100-412 P. Idem, mais gain VHF 26 dB
UHF 32 dB
Prix 436 F
OPTEX HY 23. Idem, mais gain VHF UHF
2 x 23 dB. Prix 293 F
FUTURA ATB 248. Idem, mais gain
VHF 14 dB
UHF 19 dB
Prix 255 F

**TRANSFOS - TV
THT OREGA**

3016 - 3054
3085 - 3097
3105 - 3106
3108 - 3116
3122
Prix 85,00 F

Ainsi qu'un grand choix d'autres modèles.

Nous consulter.

Fiches TV mâle 2,25 F
Fiches TV femelle 2,25 F
Fiches TV Tè 10,00 F

Boîte de Déviation 36,00 F
2 directions 45,60 F
3 directions 45,60 F
4 directions 67,60 F

Séparateur TV AM, FM.
Prix 41,46 F
Mâts 1 mètre 19,50 F
Mâts 1,5 mètre 32,85 F
Cercelage de cheminée 58,30 F

PANTEC KITS

N° 1. Emetteur FM (3 W) 141,60
N° 2. Emetteur FM Baby 73,00
N° 3. Alimentation stab. 30 V. 2. A2. 139,00
N° 4. Préampli Rtaa 113,00
N° 5. Ampli stéréo 2 x 10 W 153,00
N° 6. Ampli stéréo 2 x 40 W 254,00

CONTROLEURS

UNIVERSELS

« CENTRAD »



Contrôleur 819, 20 000 Ω /V avec étui et
cordons 376 F
Contrôleur 310 294 F
Contrôleur 312 229 F
VOC 20, 20 k Ω 245 F
VOC 40, 40 k Ω 275 F


ALIMENTATION VOC

Alimentations
stabilisées



VOC PS 1, 12 V, 2 Amp 159 F
VOC PS 2, 12 V, 3 Amp 205 F
VOC PS 3, 12 V, 4 Amp 229 F
VOC PS 6, 12 V, 7 amp 470 F
VOC PS 4, 5 V, 3 amp 199 F

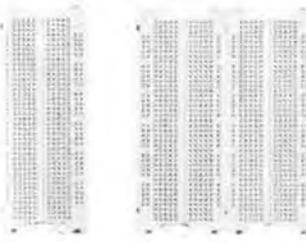**BOITES DE CIRCUIT - CONNEXION
LAB - DEC**



Lab Dec 500 65,00
Lab Dec 1000 125,00
Pas 2,54. Sans soudure

**FER A SOUDER
(avec prise de terre)**

15 W, 220 V avec panne longue durée. 92,50
Prix 78,40
30 et 40 W avec panne cuivre 78,40
Fer à dessouder 101,35

**SYMBOLES TRANSFERS POUR LA
GRAVURE DIRECTE MECANORMA**

Rubans adhésifs (environ 12 m) 0,5 - 0,8 - 1 - 1,6 - 2
2,5 mm.
Prix 12,00 F

Symboles pour face avant
noirs ou blancs 9,50 F
Ainsi qu'un grand choix de plaques présensibilisées, films,
fixateurs et révélateurs

Stylo circuit imprimé 15,50 F
Stylo circuit imprimé 19,50 F

FILS ET CABLES MEPLAT 5/10°

6 conducteurs 4,00 F
9 conducteurs 5,50 F
10 conducteurs 6,00 F
12 conducteurs 7,50 F
16 conducteurs 9,50 F
26 conducteurs 17,00 F
Fil coaxial 75 MHz 2,20 F
Fil RG 58 U 3,50 F
Fil Repéré pour HP 1,50 F
Ainsi qu'un grand choix de câbles, micros, etc.

Kits « IMD »

KN 1. Annuel électronique 59,00
KN 2. Interrupteur à circuit intégré 69,00
KN 3. Ampli télephonique 70,00
KN 4. Décodeur de métaux 37,00
KN 5. Injecteur de signal 38,00
KN 6. Décodeur photo-électrique 66,00
KN 7. Clignoteur électronique 43,00
KN 9. Convert. Iréq. AM VHF 38,00
KN 10. Convert. Iréq. FM VHF 42,00
KN 11. Modul lum. psych (3 v.) 110,00
KN 12. Module ampli. 4,5 W C.I. 58,00
KN 13. Indic. de niv. crête à LED 42,00
KN 14. Correc. de tonalité 43,00
KN 15. Temporisateur 86,00
KN 16. Métronome 42,00
KN 17. Oscillateur morse 40,00
KN 18. Instrument de musique 61,00
KN 19. Sirène électronique 54,00
KN 20. Convertisseur 27 MHz 53,00
KN 21. Clignoteur secteur régl. 72,50
KN 22. Modul. psyché. 1 voie 52,00
KN 23. Horloge à affichage num. 149,00
KN 24. Indic. de niv. crête à LED 120,00
KN 26. Carillon de porte 2 ions 66,00
KN 27. Indicateur de direction avec
centrales clignotant livré avec boîtier 80,00
KN 30. Modulateur de lumière psychédélique
3 canaux avec micro incorporé 125,00
KN 31. Synchronisateur pour projecteur
diapositives 120,00
KN 32. Alimentation pour kit IMD 82,00
KN 33. Stroboscope semi-professionnel 115,00
KN 34. Chenillard 4 voies 120,00
KN 35. Gradateur de lumière 45,00

PROMOTION

Une superbe perceuse
pour 65,00 F
— 15 000 tr/mn.
— Alim. : 9 à 14 V.
ou 2 piles de 4,5 V.
— Cons. 600 ma
— Livrée avec 1 jeu
de pinces.



65^F

TUBES RADIO-TV (garantis 1 an)

| | | | |
|------------|------------------|----------|------------------|
| DY 86 (87) | 12 | EY 81 | 11 |
| 1 802 | 15 | 82 | 16 |
| EABC 80 | 15 | 87 | 13 |
| | | 88 | 13 ⁵⁰ |
| | | 500 A | 27 ⁵⁰ |
| | | 802 | 22 ⁵⁰ |
| EBC 81 | 15 | EZ 60 | 14 |
| 91 | 18 ⁵⁰ | 81 | 14 |
| EBF 80 | 14 | 81 | 14 |
| 89 | 13 | GV 802 | 19 |
| EC 85 | 18 ⁵⁰ | GE 41 | 22 |
| 88 | 18 ⁵⁰ | 88 | 18 ⁵⁰ |
| 92 | 13 | 88 | 18 ⁵⁰ |
| 900 | 16 | 900 | 16 ⁵⁰ |
| ECC 81 | 12 | PCC 84 | 15 |
| 82 | 12 | 85 | 15 |
| 83 | 12 | 88 | 19 |
| 84 | 12 | 189 | 18 |
| 85 | 14 ⁵⁰ | | |
| 88 | 18 ⁵⁰ | PCI 80 | 12 |
| 189 | 17 ⁵⁰ | 82 | 15 |
| ECJ 80 | 14 | 86 | 22 |
| 82 | 13 | 200 | 25 |
| 86 | 19 | 201 | 25 |
| 200 | 20 | 801 | 18 |
| 201 | 25 | 802 | 15 |
| 801 | 21 | | |
| 802 | 18 ⁵⁰ | PCH 200 | 20 |
| ECM 81 | 13 ⁵⁰ | PCI 81 | 17 ⁵⁰ |
| 83 | 22 ⁵⁰ | 82 | 17 |
| 84 | 14 | 85 | 15 |
| 200 | 25 | 200 | 20 |
| | | 805 (85) | 15 |
| ECL 82 | 13 | PF 88 | 25 |
| 84 | 16 | PF1 200 | 28 |
| 303 (85) | 14 | | |
| 86 | 12 | PI 36 | 20 |
| EF 80 | 14 | 81 | 15 |
| 85 | 12 | 82 | 12 |
| 88 | 15 | 84 | 15 |
| 89 | 12 | 300 | 48 |
| 93 | 13 ⁵⁰ | 504 | 27 ⁵⁰ |
| 94 | 15 | 509 | 34 |
| 95 | 16 ⁵⁰ | | |
| 183 | 16 | PV 81 | 12 |
| 184 | 15 | 82 | 12 |
| | | 83 | 12 |
| EFI 200 | 30 | 88 | 12 |
| | | 500 A | 34 |
| EL 34 | 28 | | |
| 36 | 19 | UBC 41 | 25 |
| | | UC1 82 | 17 ⁵⁰ |
| 42 | 34 | UF 85 | 16 |
| 82 | 18 ⁵⁰ | 88 | 18 |
| 84 | 11 | 88 | 18 |
| 86 | 15 | 88 7A | 16 |
| 95 | 20 | 600 8A | 25 |
| 183 | 58 | 6V8G | 17 ⁵⁰ |
| 508 | 55 | 6V36G | 33 |
| 509 | 55 | | |
| EM 80 | 13 | | |
| 81 | 13 | | |
| 84 | 13 | | |

**COFFRETS
STANDARD**



| | |
|--------------------------------|-------|
| SERIE ALUMINIUM | |
| 1B (37x72x44) | 10,00 |
| 2B (57x72x44) | 11,00 |
| 3B (102x72x44) | 12,50 |
| 4B (140x72x44) | 14,00 |
| SERIE PLASTIQUE | |
| P1 (80x 50x30) | 9,50 |
| P2 (105x 65x40) | 14,00 |
| P3 (165x 90x50) | 23,00 |
| P4 (210x125x70) | 34,00 |
| SERIE PUPITRE PLASTIQUE | |
| 862 (160x 95x60) | 23,00 |
| 863 (215x130x75) | 39,00 |
| 864 (320x170x85) | 73,00 |

SERVICE EXPEDITION : MINIMUM D'ENVOI 50 F + PORT ET EMBALLAGE

Jusqu'à 1 kg : 15 F, de 1 à 3 kg : 20 F. Au-delà, tarif S.N.C.F.

Selelectronie

VENTE PAR CORRESPONDANCE

- Paiement à la commande: ajouter 18 F pour frais. Franco au dessus de 500 F.
- Contre Remboursement: +25,00 F

**11, RUE DE LA CLEF
59800 LILLE**

Magasin de vente ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, du mardi matin au samedi soir. Le lundi après-midi de 15h à 19h.
Tél.: (20) 55.98.98 Télèx: 820939F

TARIF au 15/04/81

Nos kits comprennent le circuit imprimé EPS et tous les composants nécessaires à la réalisation: composants de qualité professionnelle, résistances COGECO, condensateurs MKH SIEMENS, etc... selon la liste publiée dans l'article d'ELEKTOR, ainsi que la face avant, si mentionnée.

- Envoi de notre catalogue contre 6 Frs en timbres.
- Liste complète des kits sur simple demande.



**LE KIT
COMPLET
AVEC
ALIMENTATION
ET MÉMOIRE
PROGRAMMÉE**

+ le livre "JUNIOR COMPUTER"
(Manuel de montage et de programmation)
+ l'ELEKTOR n° 22

L'ensemble 945,00 F Franco

A paraître prochainement :

- Extensions
- Livre "JUNIOR COMPUTER" Tome II

CLAVIERS KIMBER ALLEN

(décrit dans le n° 3 de Elektor, ainsi que dans le livre Formant):

- Clavier 3 oct (37 notes) 470,00
- Clavier 4 oct (49 notes) 520,00
- Clavier 5 oct (61 notes) 635,00

Blocs contacts à fils plaqués OR de Kimber Allen:

- 1 inverseur 5,30
- double (pour Formant) 6,00
- Clavier "FORMANT" 3 octaves, avec contacts doubles 625,00
- Clavier "PIANO" 5 octaves, avec contacts inverseurs 925,00

Revendeurs : Nous consulter.

FORMANT

Synthétiseur modulaire. Les kits comprennent: EPS + face avant + boutons professionnels + connecteurs, etc...

- VCO (9723-1) 499,00
- VCF (9724-1) 205,00
- Interface (9721-1) 179,00
- ADSR (9725) 138,50
- Dual VCA (9726) 185,00
- LFO (9727) 175,00
- Noise (9728) 110,00
- COM (9729) 129,00
- Alim. (9721-3) 349,00

Le kit complet comprenant 3 x 2 x ADSR, plus un de chaque module + récepteur d'interface et 3 diviseurs clavier. Livré avec clavier KIMBER ALLEN à contacts OR 3500,00

- EN OPTION:
- RFM (9951) 225,00
 - 24 dB VCF (9953) 369,00
 - Modulateur en anneau (79040) 85,00

PIANO ELECTRONIQUE

- Générateur de notes (9915) 325,00
- Filtres + préampli (9981) 250,00
- Circuit une octave (9914) 250,00
- Alimentation (9979) 190,00
- Le kit complet 5 octaves avec les EPS, le clavier en Kimber Allen et ses contacts 2800,00

BEST-SELLERS

Les kits ci-dessous sont livrés avec le numéro d'Elektor correspondant.

- Générateur de fonctions (9463) complet avec face avant - Coffret spécial et accessoires 345,00
- Chorosynth (80060) : Mini synthétiseur complet 600,00
- Chambre de réverbération analogique (9973) livrée av. les 2 x SAD 1024 495,00
- RAM 4 K (9886) - Prix Promo 849,00
- Aliment. de laboratoire 5A (79034) avec galva cadre mobile et transfo 440,00
- Ioniseur (9823) - Prix Promo 99,00
- Diavision (81002) 399,00
- Top-Amp OM 931 - Livré avec radiateur spécial - Prix Promo 195,00

ELEKTORSCOPE

(Oscilloscope modulaire en kit - voir Elektor n° 28 - 29 - 30).

COMPOSANTS SPECIAUX :

- Commutateur Seuffer le jeu de 3 220,00
 - Transfo spécial 150,00
 - Tube 13cm (avec blindage et support) 750,00
 - Condensateurs 0,22 uF/1000 V le jeu de 4 30,00
 - Condensateur 0,1 uF/1000 V la pièce 4,50
 - Connecteurs DIN 31 pts l'ensemble M + F 28,00
- (kits, circuits imprimés, coffret, etc..., nous consulter).

NOUVEAUTÉS

ELEKTOR n° 32

- 81082 : Ampli 200W avec radiateurs et alim. (avec transformateur) 930,00
- 81012 : Matrice de lumières programmab. (ss ampoule) 595,00
- 81073 : Poster disco 2 dimens. (avec poster, ss lampe) 199,00
- 81085-1 : Vu-mètre 180,00
- 81085-2 : Vu-mètre (sans lampe) 219,00
- 81068 : Table de mix. 435,00
- EN OPTION :
- Ampoule couleur 100W 13,20
- Flood couleur par 38 31,00

ELEKTOR n° 33

- 81101 : Programmateur (sans boîtier) 220,00
- 81105 : Voltmètre 2 1/2 digit 257,00
- ELEKTOR n° 34**
- VOCODEUR
- 81027-1 + 2 : Détecteur de sons Voisés-Dévoisés 270,00
- 81071 : Générateur de bruit 140,00
- 80068 : Circuit de base du Vocodeur (voir Elektor n° 21) Kit complet 1.750,00

- 81008 : Touches sensibles multicanaux 100,00
- 81110 : Détecteur de présence 173,00
- 81117-1 + 2 : High-Com. avec alim. et face avant 775,00
- 9860 : Voltmètre de crête 42,00
- 9817-1 + 2 : Vu-mètre à leds plates 125,00

ELEKTOR n° 35

- 81123 : PARISTOR 59,00
- 81112 : Guerre des étoiles - Coup de feu - Explosion - Train à vapeur - Avion à hélices - Autos de courses - Chant d'oiseau : Le Kit au choix 80,00 (préciser la fonction).
- 81128 : Alim. univ. av. transfo 1ère version : 0 à 20V/2A - Positif 270,00
- 2ème version : 0 à 20V/2A - symétrique 470,00
- 81124 : Ordinateur jeu d'échecs - Nous consulter.