# FUNIAMATEUR



### Radiosportzeitschrift der GST


Ausbildung/Wettkämpfe Amateurfunkdienst Kleincomputertechnik/Software Elektronik-Selbstbaupraxis



DDR 1,30 M · ISSN 0016-2833

25. Meisterschaft der DDR im Funksport



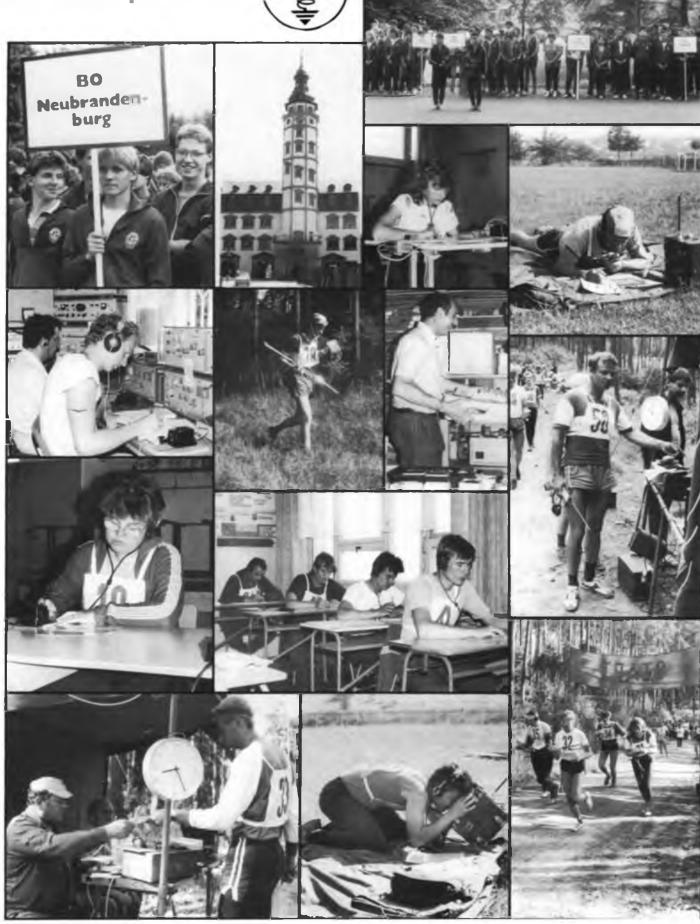



### **Zwischen 34 Grad Celsius und 250 BpM...**

25. Meisterschaft der DDR im Funksport

Eine besondere Herausforderung für die Kameraden der Bezirksorganisation Gera: die Austragung der Jubiläumsmeisterschast im Jubiläumsjahr der DDR. Urteil: mit sehr gut bestanden! Das zweite Jahr nach neuem Reglement mustergültig durchgeführt und nun bewährt in allen Disziplinen, bestätigte diese Meisterschaft die eingeschlagene Linie des neuen Sportprogramms. Auffallend war die sehr disserenzierte Beschickung der Kategorien durch die einzelnen Bezirke. Während die Rostocker BO als einzige in allen 15 Kategorien Starter stellte, waren die Magdeburger nur in 6, die Berliner und Suhler nur in 7 Kategorien vertreten. Hier zeigte sich, daß die Wettkampftätigkeit noch nicht überall das gewünschte Niveau erreicht hat und in den Bezirksfachkommissionen mancherorts noch viel zu tun bleibt.

Da wir gerade bei der Statistik sind: Leider waren am ersten Wettkampstag des Sprechsunkmehrkampses nur neun von 23 gemeldeten Startern der bewassneten Organe angereist, hier sind ebenfalls die territorial Verantwortlichen für den Funksport angesprochen, den Wettkämpsern bessere Bedingungen zu schaffen. Und – es war eine deutliche Steigerung der Teilnehmerzahlen in den Seniorenklassen zu verzeichnen, so im Telegrassiemehrkamps auf 13 Teilnehmer.

Natürlich gab es auch wieder eine Sonderamateurfunkstelle zur Meisterschaft, Y89GST. Einige Minuten Aufenthalt im Stationsraum – wo OP Thomas, Y56PJ, nur brockenweise Informationen zwischen den QSOs mit "anstehenden" Stationen geben konnte – zeigten ein hohes internationales Interesse an diesem Ereignis. Bis Freitag standen schon 700 Verbindungen mit 30 Ländern aller Kontinente im Logbuch.

### **Funkpeilmehrkampf**

Die Einzelwettkämpse im Funkpeilen fanden in einern Waldgebiet statt, das vor 11 Jahren schon einmal Austragungsort von DDR-Titelkämpsen war. Gelände, Höhenunterschiede und Entsernungen verlangten den Wettkämpsern das letzte ab. Dazu kamen am ersten Tag extrem hohe Temperaturen; am solgenden ein krästiger Schauer. Ohne schulbuchmäßi-



Konzentration am Start des Sprechfunkmehrkampfes: Enrico Bräunig, dez Vorjahresmeister, in diesem Jahr Vizemeister in der Klasse männliche Jugend.

ges Kreuzpeilen war nichts zu holen, zumal während beider Wettkämpfe jeweils ein "Fuchs" Lautstärken produzierte, die selbst alte Hasen in Bezug auf die Entfernungen irren ließ.

Erfreulich, daß sich in den meisten Klassen echte Könner deutlich vom übrigen Starterfeld abhoben. Herausragende Leistungen zeigten Marco Brouwers (männliche Jugend), Sven Lindhorst (Männer) und Dieter Übel (Senioren) mit ihren alles überragenden Dreifacherfolgen. Mit Sven Lindhorst konnte endlich ein DDR-Funkpeilsportler Anschluß an die bislang unerreichbar erscheinenden Spitzenleistungen der sowjetischen Gäste finden. Leistungsstabil zeigte sich auch Thomas Kaiser (Bewaffnete Organe), der seinen Vorjahrestitel in der Gesamtwertung verteidigte.

In Klasse weibliche Jugend gab es auf den ersten vier Plätzen eine "Zielfotoentscheidung"; letztlich hatte Daniela Rietschel die Nase vorn. Bei den Frauen holte sich Birgit Garling wie im Vorjahr den Gesamtsieg. Pechvogel der Damen-Konkurrenz war Britt Koop; sie verlor beim 2-m-Wettkampf ihre Startkarte und damit trotz klaren 80-m-Sieges jede Chance im Kampf um den Titel in der Gesamtwertung.

Nicht zuletzt muß gesagt werden, daß wir zwei hervorragend organisierte Wettkämpfe erleben konnten. Dies ist vor allem dem eingespielten Kampfrichterkollektiv unter Peter Roses bewährter Leitung zu verdanken, der von den gastgebenden Geraer Kameraden beispielgebend unterstützt wurde.

### Telegrafiemehrkampf

"Das ist ja fast Packet-Radio!" – so einer der Kampfrichter zu den Ergebnissen von Sergei Petschorin aus der sowjetischen Gastmannschaft. Als Telegrafie-Ungeübter konnte man bei Tempo 240 (Buchstaben) bzw. 250 (Ziffern) kaum noch eine Modulation heraushören. Es ist tatsächlich frappant, wie weit die sowjetischen Wettkämpfer vom sind. Hier zahlt sich offensichtlich eine straffe Vorbereitung aus.

Betrachtet man die Ergebnistabellen, so ist zu bemerken, daß sich bereits eine Leistungsspitze fest konsolidiert hat. "Umverteilungen" gab es eigentlich nur zwischen den Klassen Männer und bewaffnete Organe, völlig natürlich, und es kamen einige neue Talente dazu. Hauptschiedsrichter Frank Dreyer zur personellen Entwicklung dieser Sportart: "Bedauerlich ist, daß die Klasse männliche Jugend nur mit 16 Teilnehmern belegt war, erfreulich, daß die Seniorenklasse eine deutliche Steigerung erfahren hat." Ein deutlicher Hinweis in puncto Nachwuchsgewinnung!

Insgesamt hat sich das Niveau der Vorbereitung auf diesen Wettkampf erhöht, was pauschal an den höheren Punktzahlen zu erkennen ist. Ein dichteres Heranrücken an die Spitzensportler auf diesem Gebiet ist noch nicht zu erkennen, zu deutlich heben sich die Meister vom allgemeinen Niveau ab. Ein bewährtes Kampfrichterkollektiv um den Ruhepol Frank Dreyer und eine stabil arbeitende Technik (neu: Hören vom Computer über Induktionsschleifenempfänger) sorgten für einen fairen und geordnet ablaufenden Wettkampf.

### Sprechfunkmehrkampf

Wenn man unseren vorjährigen Bericht nachliest, findet man die Meinung zu dieser Disziplin: "zu leicht für eine DDR-Meisterschast" Anscheinend nahm

### Ergebnisse Funkpeilmehrkampf

2-m-Wertung			80-m-Wertung			Komplexwertung		
DDR-Meisterschaf	Raman	hina						
Klasse weibliche Je		_						
1. T. Schöneberg	(1)	105:51	1. K. Platzek	(M)	71:21	1. D. Rietschel	(N)	197:4
2 V Knoll	(J)	112:23	2. A. Hilbert	(N)	75:16	2. K. Platzek	(M)	199:5
J. D. Rietschel	,	116:48	3. D. Rietschel	(N)	80:54	3. T. Schöneberg	(N)	200:5
Klasse Frauen								
1. H. Haller	(NI	131:06	1. B. Koop	(D)	90:40	1. B. Garling	(C)	242:2
2. B. Garling	(C)	131:55	2. M. Gütt	<b>(I)</b>	95:47	2. H. Haller	(N)	245:4
J. C. Großer	(N)	143:02	3. K. Geier	(L)	101:26	3. M. Gütt	(1)	246:2
Klasse männliche .	Jugen	d						
1. M. Brouwers	(C)	65:25	1. M. Brouwers	(C)	52:36	1. M. Brouwers	(C)	118:0
2. M. Paape	(B)	86:11	2. M. Henke	(A)	62:59	2. M. Henke	(C)	153:0
3. M. Holzheimer	(E)	86:18	3. E. Hauser	(M)	63:28	3. E. Hauser	(M)	158:1
Klasse Männer								
1. S. Lindborst	(C)	80:42	1. S. Lindborst	(C)	74:17	, 1. S. Lindborst	(C)	154:5
2. J. Zimmermann	(L)	97:01	2. N. Schmiedeberg	(B)	77:56	2. J. Zimmermann	(L)	182:3
3. M. Poble	(M)	105:06	J. S. Koop	(D)	82:31	3. S. Koop	(D)	188:1
Klasse Senioren								
1. D. Ubel	<b>(1)</b>	69:48	1. D. Übel	<b>(J)</b>	56:11	1. D. Übel	(1)	125:5
2. P. Dottermusch	(M)	84:20	2. W. Hofmann	(K)	76:41	2. M. Platzek	(M)	170:5
3. M. Platzek	(M)	91:23	3. W. Wippermann	(A)	77:56	3. P. Dottermusch	( <b>M</b> )	178:5
Klasse Bewaffnete	_							
1. R. Wenzel	(1)	99:21	1. J. Henneberg	(F)	75:25	1. Th. Kaiser	(A)	189:2
2. Th. Kaiser	(A)	100:11	2. St. Bolling	(H)	87:52	2. R. Wenzel	(1)	193:5
3. St. Bolling	(H)	110:19	3. Th. Kaiser	(A)	89:14	3. St. Bolling	(H)	198:1
Internationale Wes Klasse Männer	rtung							
1. 1. Kekin	(SU)	68:46	1. f. Kekin	(SU)	61:49	1. I. Kekin	(SU)	130:3
2. E. Kirienko	(SU)	77:11	2. S. Lindborst	(C)	74:17	2. S. Lindborst	(C)	154:5
3. S. Lindboost	(C)	80:42	3. N. Schmiedeberg	(B)	77:56	3. E. Kirienko	(SU)	158:2

#### Ergebnisse Telegrafiemehrkampf

Hören			Geben			Gesamtwertung		
weibliche Jugend								
C. Holfeld	(L)	207	C. Holfeld	(L)	139,3	C. Holfeld	(L)	346.3
1 Wend	(L)	187	1. Wend	(L)	138.6	1. Wend	(L)	325.6
S. Scheurer	(L)	164	S. Scheurer	(L)	134,3	S Scheurer	(L)	298,3
Frauen								
C. Plache	(F)	218	C. Plache	(L)	164.3	C. Plache	(F)	382,3
l. Kőbke	(D)	207	S. Heasel	(L)	139,4	I. Kõbke	(D).	326,9
M. Klietz	(G)	186	I. Köbke	(L)	119,9	S. Hersel	(D)	324,4
männliche lugend								
D. Leuschner	(N)	230	J. Busse	(N)	162,9	D. Leuschner	(N)	386,6
I. Busse	(N)	218	D. Leuschner	(N)	156,6	J. Busse	(N)	380,9
M Lemke	(L)	198	A. Pallapies	(E)	146,4	P. Scholz	(M)	312,5
Männer								
F. Thomas	(H)	280	E. Stumpf	(L)	182,2	F. Thomas	(H)	445,8
A Schünemann	(E)	264	F. Steinmann	(L)	169,4	K. Schmädt	(H)	411,5
K. Schmädt	(H)	248	F. Thomas	(H)	165,8	F. Steinmann	(L)	405,4
Senioren								
G. Sperling	(L)	296	D. Wieduwilt	(G)	182,1	G. Sperling	(L)	450,2
D. Wieduwilt	(G)	237	J. Kehrbach	(A)	160,9	D. Wieduwilt	(G)	419,2
I. Hetzer	(L)	233	H Grosse	(D)	158,3	J. Hetzer	(L)	370,3
Bewalfnete Organe								
A Jesorka	(E)		F. Steinke	(L)	174	A. Jesorka	(E)	
IU. Söhner	(A)	257	A. Jesorka	(E)	158,8	F. Steinke	(L)	410,0
H. Jahn	(L)	236	H. Köbler	(A)	136,4	JU. Söhner	(A)	384,6
Männer (internatio	ale Wer	tung)						
S. Petschorin	(SU)		V. Tscheremiskin	(SU)	194,8	S. Petschorin		596,29
V. Tscheremiskin	(SU)	333	E. Stumpf	(L)	182,2	V. Tscheremiskin		527,8
V. Dovgoruk	(SU)	296	V. Dovgoruk	(SU)	181,3	V. Dovgoruk	(SU)	477,3

man deshalb die Vorbereitung hier und da auch auf die ganz leichte Schulter. Das zeigte sich besonders im ersten Lauf. Es traten die gleichen Schwächen wie im Vorjahr hervor. Eine Delegation trat gar ohne die für einen Funker sowieso obligatorischen, aber in diesem Wettbewerb per Ausschreibung gesorderten Bleististe an; Konsequenz: Disqualifikation. Proteste folgten. Stoff zum Nachdenken für die Verantwortlichen, die ihren Wettkämpfern, Jugendlichen, die diese Sportart zumeist aus der vormilitärischen Ausbildung heraus kennenlernen, keinen guten Dienst erwiesen haben. Ein Phänomen, das eigentlich nach der Wettkampfauswertung des letzten Jahres vergessen sein sollte: Eine große Anzahl Wettkämpfer beherrschte nicht das A und O des Wettkampfs, die Bedienung der R 105 D. "Einer DDR-Meisterschaft nicht würdig", so einige Kampfrichterstimmen. So gab es gleich am ersten Tag 600 "Miese" für einige Wettkämpfer, weil sie ihre Station falsch, gar nicht bzw. nur auf die Ersatzfrequenz abstimmten; anschließende Proteste verwirten und belasteten das Kampfgericht und die Funküberwachung unnötig. Für allgemein verbesserungswürdig hält man hier auch die Funkerschrift. Rüdiger Loos, der Hauptkampfrichter, schätzte schließlich ein, daß die Leistungsspitze enger zusammengerückt und die Leistungsdichte gewachsen ist, aber die Vorbereitung auf eine DDR-Meisterschaft gründlicher erfolgen muß; durch mangelndes Pflichtbewußtsein einiger Betreuer wurde übrigens einigen hoffnungsvollen Wettkämpfern die Chance für ein gutes Abschneiden von vomberein genommen.

Auch sein Dank ging an die hervorragende Organisation des Wettkampfablaufs durch die Geraer. Man kann nun mit einiger Spannung auf die Ergebnisse des nächsten Jahres blicken. Am Ehrgeiz der Wettkämpfer soll es nicht liegen, denn in Gera war der Kampf um die DDR-Meister-Titel spannend bis zum letzten Moment.

Redaktion FUNKAMATEUR

### Ergebnisse Sprechfunkmehrkampf

(2 Läufe)		
männliche Jugend		
N. Paape, Th. Broneske	(C)	1 3 3 3
E. Bräunig, J. Brandel	(N)	1 394
J. Müller, J. Neumann	(M)	1 478
Männer		
M. Krems, K. Katarsky	(M)	1 586
U. Görg, R. Heinrich	(F)	1 751
K. Trettin, W. Schlüter	(B)	1822

Bewaffnete Organe

### Unterhaltungselektronik im 40. Jahr der DDR - Stand und Tendenzen



Sitz der Kombinatsleitung und Stammbetrieb des VEB Kombinat Rundfunk und Fernsehen ist das Fernsehgerätewerk "Friedrich Engels" in Staßfurt.



Im VEB Phonotechnik Pirna/Zittau werden Plattenabspielgeräte aller Leistungsklassen bergestellt.

Es gibt wohl kaum einen Haushalt in unserem Lande, in dem nicht wenigstens ein Gerat der Unterhaltungselektronik seinen Platz hat und in Gebrauch ist - sei es das Fernsehgerät, der Rundfunkempfänger, ein Recorder, Plattenspieler oder anderes. Die meisten dieser Geräte tragen das Warenzeichen "RFT", stammen aus dem VEB Kombinat Rundfunk und Fernsehen. In dessen 27 Betrieben arbeiten mehr als 22000 Werktätige. 17 Produktionsbetriebe sind Finalproduzenten oder Zulieferer; die übrigen RFT-Industrievertriebe, die in die Territorien u. a. für Service und Dienstleistungen verantwortlich zeichnen. Das umfangreiche Angebot der Betriebe des Kombinats umfaßt mehr als 360 verschiedene Gegätetypen und Anlagen aller Bereiche der traditionellen Heimelektronik Der Einsatz moderner Bauelemente, ausgereiste Schaltungskonzeptionen und schließlich jahrzehntelange Erfahrung sind eine Garantie dafür, daß die unter dem Warenzeichen "RFT" angebotenen Geräte sowohl über einen hohen technischen Entwicklungsstand als auch über hervorragende Gebrauchseigenschasten verfügen. Nicht nur in der DDR besteht darum ein reges Interesse an RFT-Geräten, Märkte gibt es auch im Ausland, von Frankreich über die ČSSR, Schweden bis Rumänien.

Im Jubiläumsjahr unserer Republik gelangen mehrere Neu- und Weiterentwicktungen auf den Binnenmarkt, die sicherlich großen Anklang in der Bevölkerung finden werden. Einige seien hier vorgestellt:

Mit dem Farbsemsehempfänger "Color 40" wurde im VEB Fernsehgerätewerk "Friedrich Engels" Staßfurt ein Gerät der vierten Generation Farbsemsehempfänger der DDR entwikkelt. Dieses Gerät unterscheidet sich schon im Design von seinen Vorgängern. Dem internationalen Trend folgend, wurde das Gehäuse in Rechteckform mit quasirechteckiger Bildröhre entworfen: die Farbe ist mit grau oder anthrazit eher verhalten, so daß sich das Gerät unauffällig und stets passend in die Wohnumwelt einordnen läßt. Alle Ortsbedienelemente sind hinter einer Frontklappe verdeckt angeordnet. Als Bedieneinheit zur Einstellung aller Funktionen kommen Infrarot-Fembedienungen der Selectron-Reihe zum Einsatz. Der Einsatz einer neuen Schaltkreisserie und moderner SMD-Bauelemente und einer neuen Grundkonzeption ermöglichte neue technische Parameter und damit neue Gebrauchswerte: 99 Kanäle mit 29 Speicherplätzen, digitales Abstimm- und Anzeigesystem, vier Lautsprecher, Anschlußmöglichkeit peripherer Geräte wie Videorecorder und Heimcomputer über eine nachrüstbare Scart-Buchse, vorbereitet für Videotext und Satellitenempfang, Kabeltuner mit Sonderkanälen, 15 000 Stunden mittlere Betriebszuverlässigkeit. Das Gerät erhielt auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1989 eine der begehrten Goldmedaillen und die Auszeichnung "Gutes Design".

Für die Jugend ist gewiß die vom Stern-Radio Berlin produzierte neue Gerätefamilie von Stereokassettenrecordern SKR 1000 interessant. Die Variante "SKR 1000" besitzt vier Lautsprecher und einen Sfach-Equalizer, der "SKR 1100" hat zwei Lautsprecher und ist ebenfalls mit Equalizer ausgestattet, der "SKR 1200" wird ohne Equalizer geliefert. Alle Geräte empfangen im MW- und UKW-Bereich, besitzen ein neues Soft-Touch-Lauf-



Für die Reparatur und den Service sorgen zahlreiche Reparaturwerkstätten, die in den jeweiligen Territorien von den RFT-Industrievertrieben angeleitet werden.



Spitzengerät des Phonoprogramms ist der Phonôautomat PA 1205. Er enthält ein mikrorechnergesteuertes Titelauswahlsystem.

werk und sind mit abnehmbaren Lautsprecher-

Den HiFi-Fans ist auf der LFM 89 gewiß die neue Heimkomponentenanlage "HMK 200" aufgefallen. Hier stellte der VEB Stern-Radio Berlin eine Anlage vor, die höchsten Ansprüchen an die Wiedergabequalität im Heim gerecht wird. Optional ist die Ausstattung mit einer Infrarot-Fernbedienung und einem Timer.

Neu- und Weiterentwicklungen können alle Erzeugnisgruppen der Heimelektronik vorweisen. So sei abschließend noch auf einige Trends und Perspektiven verwiesen:

In der Video- und Audiotechnik setzt sich mehr und mehr die komplexe Digitalisierung vor allem der Abstimm- und Anzeigesysteme durch. Auch im Design gibt es spürbare Wandlungen, die auf ästhetische, funktionelle und damit bedienfreundliche Varianten hinziefen

Es ist vorgesehen, noch in diesem Jahr oder im Jahr 1990 Videorecorder für die Bevölkerung auf den Markt zu bringen. Auch die Entwicklung von CD-Playern (z. B. in Radiorecordern oder als Bestandteil von Komponentensystemen) ist geplant. Auf dem Sektor der Satellitenempfangstechnik gibt es Entwicklungen, die dann zum Einsatz kommen, wenn die sendeseitigen Bedingungen dafür geschaffen sind, d.b., wenn die DDR an einem Satellitenprojekt beteiligt ist.

Mit alledem erschließen sich in den nächsten Jahren weitere Medien, zu denen das Kombinat Rundfunk und Fernsehen die nötige Empfangs- und Wiedergabetechnik zur Verfügung stellen wird. Nicht zuletzt bedeutet das für die Zulieferbetriebe auf dem Sektor der Elektrotechnik/Elektronik-auch eine Niveauveränderung bei der Herstellung und Bereitstellung neuer Bauelemente und Bauteile. Hier gibt es z. B. eine spürbare Hinwendung zum Einsatz von SMD-Bauelementen in den Heimelektronik-Geräten der neueren Generation. Diese Bauelemente erlauben durch Oberflächenmontage und ihre geringen Abmessungen eine

hohe Bestückungsdichte auf der Leiterplatte (beidseitig) und damit eine wesentliche Verminderung der Abmessungen elektronischer Baugruppen. Enorme volkswirtschaftliche Reserven werden damit erschlossen: der neue \_Color 40" erspart gegenüber seinen Vorläufertypen 90% Walzstahl, 30% Kupfer und 30% Leiterplattenmaterial; allein 1989 sind das noch 4000 Quadratmeter Leiterplattenmaterial. Auch der Arbeitszeitaufwand wird spürbar gesenkt. Durch einen erhöhten Automatisierungsgrad der Produktion ergibt sich eine verbesserte Betriebszuverlässigkeit und die Fertigungszeit des neuen Fernsehempfängers verringert sich im Vergleich zu seinem Vorgänger um insgesamt vier Stunden. Auch daraus resultieren höbere Stückzahlen an dem Kunden zur Verfügung gestellten Geräten.

Hochwertige Konsumgüter an unsere Bevölkerung zu liefern, das ist letztlich Aufgabe und Ziel des Kombinats Rundfunk und Fernsehen.

J. Mantzsch

### **Vom Spiel zum Sport**

Gedanken zu drei Zitaten, notiert bei den GST-Computersportlern in Ludwigsfelde

"Wer den Spielbetrieb kennt, weiß, welcher Zauber ihm innewohnt" (Hauptmann)

Wenn die Computersportler unserer Organisation zu öffentlichen Veranstaltungen ihre Technik präsentieren und zum Spielen freigeben, dann bleibt selten ein Platz frei. Meist sitzen Kinder und Jugendliche vor den Monitoren, lassen sich von einem Kameraden die Tastatur erklären (wenn sie noch keine Computererfahrungen haben), und dann stürzen sie sich mit leuchtenden Augen und bewundernswerter Ausdauer ins Computerspiel. Diese große Anziehungskraft der elektronischen Rechentechnik nutzten in den vergangenen zwei Jahren auch die GST-Kameraden der Automobilstadt Ludwigsselde, um für ihre junge Sportart zu werben. Der Zulauf war groß.

Heute flimmern im Computerkabinett des Ausbildungszentrums "Albert Wiebach" mindestens von Montag bis Freitag die Monitore. Fünf Sektionen arbeiten hier; an drei Abenden in der Woche laufen "Schnupperkurse".

"Die Zusammensetzung unserer Anfängerlehrgänge ist ganz unterschiedlich", erzählte uns Mario Goetze, der 27jährige Chef des Ludwigsfelder Computersports. "Da kommen Jungen, vereinzelt auch Mädchen zu uns, die noch nie an einem Computer gearbeitet haben, aber da melden sich auch Jugendliche, die schon Erfahrungen besitzen, manchmal freilich nur mit Bildschirmspielen".

Und wenn in den ersten Computerstunden im Ausbildungszentrum noch hin und wieder die elektronischen Hampelmänner irgendeines Spielprogramms über die Hindernisse hinweggesteuert werden, so weicht diese Art des Umgangs doch bald der ernsthaften Beschäftigung mit den Rechnern. Der Spaß soll dabei dennoch nicht verlorengehen. Da die Ausbilden ebenso fachlich versierte wie engagierte Computerfreunde sind, die ein festgelegtes Unterrichtsprogramm nicht stur abarbeiten, über-

Mario Goetze ist Fachingenieur für Automatisie rungstechnik im IFA
Automobilwerk Ludwigsfelde. Er trägt als
Abteilungsleiter für
Instandhaltung die Verantwortung dafür, daß
die von zwanzig Computern gesteuerte Faherrhauslackieranlage
für den L 60 fehlerfrei
arbeitet.

wiegt die Freude der jungen GST-Kameraden an dem neuen Sport, zumal im Ausbildungszentrum neben dem bewährten KC 85/3 auch der C 64 zur Verfügung steht und darüber hinaus die Mitglieder ihre eigene Technik und auch die Software mitbringen können.

Aber da stellte sich dem Berichterstatter die Frage, was nun diese Sektionen von irgendeinem Computerklub im Jugendverband oder anderswo unterscheidet?

Dazu Mario Goetze: "Computersport in unserer Wehrorganisation ist natürlich kein Selbstzweck. Entscheiden sich die Jugendlichen aus Interesse an der modernen elektronischen Technik fürs Mitmachen hier, dann sind wir mit ihnen im Gespräch, oft auch sehr schnell in der politischen Diskussion, wenn wir uns beispielsweise über Ziele und Inhalt so mancher Programme, die im Umlauf sind, mit ihnen unterhalten. Und schließlich sind wir als Computersportler eingebunden in die Tätigkeit unseres Ausbildungszentrums, der Kreis-

organisation. Wir gestalten solche Höhepunkte mit, wie den bezirksoffenen Wettkampf um die "Goldene Fahrkarte" oder die Kreiswehrspartakiade". Und wie das Mitmachen im GST-Computersport prägt, dafür gibt es auch in Ludwigsfelde bereits Beispiele. Einer der ersten jungen Männer, die hier von Anfang an mitmachten, ist Mario Kocsis, heute 17 Jahre alt, Lehrling im Automobilwerk. Als er sich 1987 in der Sektion anmeldete, kannte er die Computertechnik nur aus der Distanz, nur vom Hörensagen. In einem Anfängerlehrgang des Ausbildungszentrums machte er die Bekanntschaft mit dem KC, erwarb grundlegende BASIC-Kenntnisse. Nun arbeitet er seit Januar begeistert an der Erstellung eines Programms zur rechnergestützten Auswertung im militärischen Mehrkampf. Danach will sich Mario mit der Maschinensprache ansreunden. Die Beschästigung in der Sektion gab ihm auch die Orientierung für seinen NVA-Dienst und für seine spätere berufliche Entwicklung: "Ich



möchte bei der NVA als Funker arbeiten, ja und danach würde ich gem Informatik studieren. Freilich, in dieser Studienrichtung einen Platz zu bekommen, das wird schwer werden."

### "Aus dem Spieltrieb erwächst die Kunst" (Hauptmann)

Wer den Anfangerlehrgang hinter sich hat und nun tiefer in die Rechentechnik eindringen möchte, der findet in den Fortgeschrittenen-Sektionen Partner, die den Einstieg in die höhere Computeranwendung ermöglichen. Hier erlernen die Mitglieder die Maschinensprache, wirken an der Erarbeitung von Assemblerprogrammen mit, die bekanntlich eine wesentlich essektivere Nutzung der vorhandenen Technik gestatten. Einer der fachlich vorbelasteten Experten, welche die jungeren, unerfahreneren Kameraden anleiten, ihnen bei vielen Aufgaben zur Seite steben, ist der Ingenieur für technische Kybernetik Hans-Günther Kramer, einer der sechs Ausbilder des Zentrums. Der 38jährige zu seiner inzwischen liebsten Freizeitbeschästigung:

"Es bereitet mir Freude, den Jugendlichen etwas beizubringen. Sie sind sehr wißbegierig, meist auch fleißig, und so werden sie schon bald zu Mitstreitern, mit denen man sich austauschen kann und die auch an größeren Vorhaben mitwirken können. In dieser Hinsicht haben wir in der kurzen Zeit des Bestehens der Sektion schon einiges getan, und wir sind immer noch voller Pläne. So erarbeiten wir ein EPROM-Programmsystem, da kann ich mit den kleinen Geräten, die uns zur Verfügung stehen, schon einiges anstellen. Gegenwärtig beschäftige ich mich auch mit neuer Hardware. Wir wollen bis Ende des Jahres drei Muster einer RAM-Floppy bauen".

Die Herstellung von Hardware, mit der die Möglichkeiten des Computerzentrums erweitert werden, stellt eine weitere Richtung der Tätigkeit der Ludwigsfelder dar. Mit solch einer breitgefächerten Arbeit schaffen sich die beiden Fortgeschrittenen-Sektionen auch beste Voraussetzungen, um bei bevorstehenden Kreis- und Bezirksmeisterschaften gut abzuschneiden. Sie wären keine richtigen Computerfans, würden sie nicht den sportlichen Vergleich, den Erfahrungsaustausch mit anderen

An reizvollen Aufgaben, die bei diesen Meisterschaften gestellt werden, mangelt es nicht. Da sollen beispielsweise vor allem die jüngeren Kameraden eine Computergrafik entwerfen (in Farbe, möglichst auch mit Musik), mit der bei öffentlichen Veranstaltungen für den Computersport im Kreis Zossen geworben werden kann. Natürlich werden bei den Meisterschaften auch die eigenen Geräte und Unterlagen der Teilnehmer zugelassen.

"Kein Spieler hat Glück bei den Frauen. Er ist zu beschäftigt. Er arbeitet nachts, wenn er bei der Frau sein sollte." (Hemingway)

Computerfans geht es ähnlich wie begeisterten Funkamateuren, sie sitzen oft auch abends, manchmal sogar bis in die Nacht hinein vor ihren Geräten. Vorbereitung auf sportliche Vergleiche, Erarbeitung eigener Programme, Eigenbau anspruchsvoller Hardware - das alles verlangt neben Begeisterung für die Aufgabe auch viel, sehr viel Zeit. Deshalb reichen natürlich die Stunden, welche die Ludwigsfelder Ausbilder und anderen erfahrenen Kameraden im Computerzentrum zubringen, bei weitem nicht aus. Da wird also zu Hause weitergemacht, fast alle besitzen eigene Geräte, da flimmert nicht selten bis Mitternacht der Monitor. Und das selbstverständlich nicht immer zur Freude der eigenen Frau. Nicht jeder hat das Glück wie Mario Goetze, daß die Ehefrau ebenfalls EDV-Spezialistin ist und deshalb nicht nur die notwendige Toleranz für die enthusiastische Beschäftigung des Mannes mit Programmen und Programmieren aufbringt, sondern sogar als verständnisvoller Konsultationspartner zur Verfügung steht.

Aber da begeisterte Computersportler nun wirklich keine Spieler sind, wie unser Beitrag zeigen sollte, sondern engagierte Mitglieder unserer Wehrorganisation, die für sich und für junge Menschen eine sinnvolle und gesellschastliche nützliche Freizeitbeschästigung gefunden haben, besitzen die meisten Ausbilder auch das Verständnis ihrer Ehefrauen. Der Schritt vom Verständnis und allgemeinem Interesse bis zum Mitmachen ist allerdings nicht so leicht getan. Deshalb sind auch in Ludwigsfelde nur wenige Frauen und Mädchen Mitglieder der Sektionen. Nur eine Kameradin gehört zu den "Fortgeschrittenen", bereitet sich mit den Männern auf die Kreismeisterschaften 1989 vor, an denen sich zehn Sektionen des Kreises beteiligen. Zehn Sektionen, diese Anzahl stellt schon eine solide Basis für Vergleiche dar, für die Überprüfung des Leistungsstandes, für den Erfahrungsaustausch. "Wettkämpfe tragen nun mal entscheidend dazu bei, Leistungen zu stimulieren, das Niveau aller zu heben", meint der Kreisvorsitzende Karl-Heinz Ludwig. Ihm liegt der Computersport besonders am Herzen, betreibt der 44jährige doch selbst begeistert unsere jüngste Wehrsportdisziplin. Solche Verbundenheit kann nur von Nutzen sein, denn noch bewegen wir uns in dieser Sportart auf Neuland, gilt es den Sektionen und Ausbildungszentren Profil zu geben, den Bereich ihrer Arbeit im Sinne der Ziele unserer Organisation richtig zu bestimmen. Zweifellos sind die Computersportler des Kreises Zossen dabei auf richtigem Wege.



H. Buch Fotos: H. Buthmann

### Radiosportjubiläum in Schwedt



Als unsere Deutsche Demokratische Republik vor 40 Jahren gegründet wurde, war Schwedt ein durch den 2. Weltkrieg fast völlig zerstörtes Uckermark-Städtchen. Dieses Bild wandelte sich grundlegend, nachdem die Regierung der DDR 1958 einen Beschluß gefaßt hatte, der Schwedt zum Standort für Erdölchemieund Papierhydustrie der DDR bestimmte.

Dort, wo as einst nur Kiefern, Sand und Mücken gab, entstanden zwei der modernsten Großbetriebe unserer Republik. Die Ruinen verschwanden, wichen neuen Wohnhäusern und Gesellschaftsbauten. Tausende kamen aus allen Gegenden des Landes. Viele arbeiteten in FDJ-Brigaden, bauten mit am "Zentralen Jugendobjekt 1. Ausbaustufe" des heutigen PCK. Unter ihnen auch das knappe Dutzend begeisterter Funksende und empfangsamateure, die 1964 die Sektion Nachrichtensport des damaligen Erdölverarbeitungswerks Schwedt, eines Symbols der Freundschaft deutsch-sowjetischen

Mit dem gleichen Elan wie beim Aufbau und der Inbetriebnahme ihres Werkes gingen die jungen Erdölwerker auch an die Festigung und Erweiterung ihrer Nachrichtensportsektion. Kurz nach der Sektionsgründung begann der Aufbau der Amateurfunk-Klubstation DM4EE. Ihr folgte etwas später die, sich besonders dem UKW-Bereich widmende, Station DM4IE.

So wie Werk und Stadt wuchs auch unsere Sektion. Kellerraum – Bodenraum im "Plätteisen", einem alten 4-Geschosser, – Zimmer im 10. Obergeschoß eines neu entstandenen Arbeiterwohnheims, das waren die immer höher liegenden Standorte unserer Ausbildungsklubstation. Hinzu kamen dann die Räume des Kreisausbildungszentrums, in dem die Funkund Funkpeilmehrkämpfer und das Reparaturkollektiv "wohnen" sowie mehrere Arbeitsund Ausbildungskabinette mit insgesamt 30 Plätzen für Hören und Geben.

Erste wertvolle Technik erhielten wir anläßlich

Schwedter Radiosportier und ihre Gäste folgen interessiert den Ausführungen ...



... von Kamerad Olaf Oberender, Y23RD, der zu Fragen des Antennenbaus referierte.

eines Besuches durch Genossen General Reymann, damals Chef der Nachrichtentruppen der NVA; das FuPu 10 und zwei Empfänger "Erfurt" trugen wesentlich zur Entwicklung eines interessanten Sektionslebens bei. Stets spürten wir auch die besondere Hilfe und Unterstützung durch unseren Trägerbetrieb, das Petrolchemische Kombinat Schwedt. Die Basis des Radiosports in Schwedt entwickelte sich von Jahr zu Jahr. Heute arbeiten in Schwedt drei Klubstationen: Y41ZE, Y44ZE und Y55ZE. Seit über fünf Jahren ist außerdem das Schwedter Amateurfunkrelais Y21E stets anrufbereit. Wer hätte damals, vor einem Vierteljahrhundert, geahnt, daß im Laufe der

Jahre aus der Sektion Nachrichtensport die heutige GST-Organisation Radiosport des VEB PCK Schwedt, Stammbetrieb, mit mehreren Sektionen entstehen wurde, deren Mitglieder bei wehrsportlichen Wettkämpfen Hunderte von Medaillen errungen haben, daß aus den Reihen der Schwedter Radiosportler zahlreiche Kader der bewaffneten Organe der DDR hervorgehen wurden und, daß ehemalige Schwedter Radiosportler unsere Republik im Ausland würdig vertreten würden Ihre Leistungen wurden mit den Ernst-Schneller-Medaillen in Silber und Gold und vor nunmehr 10 Jahren mit der Verleihung des Ehrennamens "Dr. Richard Sorge" an das von ihnen betreute Kreisausbildungszentrum gewürdigt. Seit dem 28. November vorigen Jahres trägt nun auch die GST-Organisation Radiosport des VEB PCK Schwedt, Stammbetrieb, diesen veroflichtenden Namen.

Vor kurzem trafen sich die Schwedter Radiosportler, um ihren 25. Jahrestag würdig zu begehen. Daran nahmen auch eine Reihe "Ehemaliger" sowie weitere Genossen und Kameraden teil, die in den vergangenen 2 1/2 Jahrzehnten der Sektion halfen, diesen guten Entwicklungsweg zu gehen.

Ihnen allen sagte Kamerad Fritz Markert, Y22LE, langjähriger Vorsitzender der Schwedter Radiosportorganisation und Vizepräsident des Radiosportverbandes der DDR, Dank und stellte fest, daß sich die Arbeitsergebnisse der Schwedter Radiosportler auf dem Geburtstagstisch unserer Republik sehen lassen können. Wenn Radiosportler zusammenkommen, wird aber nicht nur in Erinnerungen geschwelgt,

sondern es geht auch um sehr konkreten technischen Erfahrungsaustausch. Deshalb reichte die Zeit für die äußerst interessanten Fachvorträge und Diskussionen nicht aus. Zu Fragen der Betriebssicherheit, zum Einsatz der Computer im Amateurfunk, sowie zahlreichen praktischen Fragen des Amateurfunks von Tricks und Kniffen beim Antennenbau bis zum Verändern der Frequenz von Schwingquarzen sprachen Reinhard Schröder, Y23OJ, Olaf Oberrender, Y23RD, und Dietmar Oelschlägel, Y25ZE. Diese Fachvorträge zeigten auch, daß die Schwedter dem Neuen stets aufgeschlossen gegenüberstehen. Eine sunktionierende Sektion Computersport, die verstärkte Nutzung von Computern im Amateurfunk sowie das Studium, die Nutzung und die Weitervermittlung der Erfahrungen über modeme Nachrichtentechnik sind Vorhaben auf dem Weg zum XII. Parteitag der SED. Während am Nachmittag die OMs fachsimpelten, lernten die meist weniger technisch interessierten Ehefrauen bei einer Rundfahrt das PCK kennen.

Der Tag klang fröhlich bei Tanz und gesetliger Unterhaltung aus. Nun gilt es, in den nächsten Wochen auf der Grundlage einer insgesamt guten Bilanz, Schlußfolgerungen für die Entwicklung der weiteren Arbeit herauszuarbeiten, denn vor uns liegen bedeutende Höhepunkte, wie der 40 Jahrestag unserer Republik, der XII. Parteitag der SED und der 45 Jahrestag der Befreiung unseres Volkes vom Hitlerfaschismus, die wir mit hohen Leistungen auf allen Gebieten vorbereiten wollen.

G. Werzlau, Y24PE

# Y2-PANORAMA 40 JAHRE DDR

Bei den diesjährigen 9 Schülermeisterschaften im Zentralen
Pionierlager Templin bewiesen
die jüngsten Schweriner Radiosportler, daß sie auf der richtigen
Welle liegen. Im Telegrafiewettkampf erreichten Christian Domröse und Frank Hensel beim Hören- erste Plätze. Einen guten
dritten Platz sicherten sich André
Jahnke und Stephan Michel im
Sprechfunkmehrkampf. W. Just

anz unter sich blieben die Telegrafieexperten der GO
"Fritz Rolle" des VEB Gummiwerkes Schönebeck, des VEB
Funkwerk Calbe und des Wehrkreiskommandos, als sie im April
ihre Besten in den Disziplinen
"Geben" und "Hören" ermittelten. Nach knapp drei Stunden
standen Sieger und Plazierte fest:
Henry Arndt, Y56SG, vor Bernd
Rößler, Y56WG, und Frank
Schreiber, Y26LG, alle aus der
GO des Gummiwerkes.

F. Schreiber. Y26LG ▼



Kunstig wollen sich die Kameraden der Klubstation Y412K mehr auf 2-m-Conteste spezialisieren. Das ist die wichtigste Schlußfolgerung eines Portableeinsatzes zum III. Subregionalen Contest. Mit neuer Technik, zwei Langyagis, \_H220° und 500-W-PA gelangen bei eher mäßigen Ausbreitungsbedingungen immerbin 118 QSOs.

K. Nathan, Y23ZK ▼



A Martin, Udo und Norbert montieren auf dem Dach des höchstgelegenen Gebäudes von Neuhaus a. R. die neue Contestantenne.

Anreisewettbewerb im 2-m-Band, Telegrafiewettkampf und 80-m-Funkpeilwettkampf, das waren einige der Höhepunkte der diesjährigen Wochenendschulung der Greifswalder Funkamateure auf der Insel Görmitz (Usedom). Organisiert von der Klubstation Y41ZA, wurden den 46 Teilnehmern, unter ihnen auch Gäste aus anderen Kreisen, bei herrlichstem Frühsommerwetter interessante Vorträge und Vorführungen geboten. Es gab Informationen zum Aufbau des Relais Y22A, Y21CA stellte seinen mikrorechnergesteuerten "SEG 15" vor und Y32UA referierte zu einem 70-m-Empfangskonverter. Die Meinung aller Beteiligten: Eine gelungene Veranstaltung und Aufwiedersehen im nächsten Jahr.

hne Zweisel gebörte unsere portable arbeitende Klubstation bei der Kreiswehrspartakiade zu den Anziehungspunkten sür die Aktiven und zahlreichen Besucher dieser Veranstaltung. Unter dem Strich standen letztlich 22 Ausbildungs-QSOs, davon 33 auf dem 2-m-Band und ein neu gewonnenes Mitglied für unsere Grundorganisation. Die Verbindung von öffentlichkeitsarbeit und Ausbildung hat sich bei uns bewährt und wird weiterzesuhrt.

Kollektiv Y45ZO ▶

Jetzt, also pünktlich zum Republikgeburtstag, soll es samt neuem Unterrichtsraum fertig sein: das neue Domizil der Klubstation Y45ZJ. Viele Monate hämmerten und malerten die 16 Mitglieder im ehemaligem Turmzimmer des VEB Carl Zeiss Jena, Betrieb Saalfeld, wobei sie von der Betriebsleitung nach Kräften unterstützt wurden. Betriebshandwerker machten den Raum elektroinstallationsmäßig amateurfunktauglich, alle weiteren Arbeiten führten die Kameraden selbst aus. A. Kühn v



A Mathias Moersch, Y250J, bald als Y45ZJ neuer Leiter des Klubstationskollektivs, gebört neben Siegfried Thomas, Y45RJ, zu den aktivsten Bauleuten.

Die Besucher konnten sich den praktischen Ausbildungsbetrieb ansehen oder nutzten die Gelegenheit zu einem Gespräch. ▼



Ein Höhepunkt im Leben der Eisenhüttenstädter Funkamateure war ihre Feier anläßlich des 35jährigen Bestehens der Klubstation Y31ZE. Dieses Ereignis wurde in Vorbereitung des 40. Jahrestages der DDR am Helenesee bei Frankfurt (Oder) zusammen mit den Familienangehörigen der OMs ganz groß begangen.

H. Nagel, Y21AE

Seibstverständlich wurden am 10, und 11. Juni vom Helenesee aus auch QSOs gefahren, während die Familien bei herrlichem Wetter baden gehen konnten. So wundert der Ruf nach einer baldigen Neuauflage einer solchen Veranstaltung nicht. v



Das Klubstationskouekiiv Y44ZD, seit 1987 im Internat Klubstationskollektiv der EOS für Sehgeschädigte und Blinde in Königs Wusterhausen beheimatet, hat sich die Aufgabe gestellt, interessierten sehgeschädigten und blinden Jugendlichen das nötige Wissen für den Erwerb einer Amateurfunkgenehmigung zu vermitteln. Mit großem Interesse und sehr viel Fleiß sind die neuen Kameraden dabei; die ersten Gehversuche haben sie unter Y44AD erfolgreich absolviert. Für die weitere Ausbildung haben sich Holger, Y44ZD, und Frank, Y44RD, das Ziel gestellt, im kommenden Ausbildungsjahr mit ihren Schützlingen das Prüfungsniveau zu erreichen. Damit wird im 40. Jahr des Bestehens unseres Staates ein würdiger Beitrag zur Verwirklichung der zutiefst humanistischen Ideale des Sozialismus geleistet.

F. Siegen, Y25VD



annschaften aus neun Krei-Manuschanten aus Juni am 1. bezirklichen Vergleichswettkampf im Computersport der GST-Bezirksorganisation Leipzig. den die BFK-Mitglieder Dr. Wilfried Röder (AG-Leiter Computersport) und Dietmar Schmidt (AG-Leiter Wettkämpfe) sehr gut vorbereitet hatten. Vor den Wettkämpfern standen die Aufgaben, Fehler in einem BASIC-Programm zu sinden, eine Bildschirmgrafik zu lösen, Fragen zur Hardware richtig zu beantworten sowie einen Reaktionstest zu absolvieren. Die Sieger der drei Altersklassen waren die Mannschaften vom Computerklub des KAZ "Max-Christiansen-Clausen" Torgau, vom VEB Starkstromanlagenbau Leipzig und von der Handelshochschule Leipzig.

G. Fietsch, Y26SM



Redaktion FUNKAMATEUR Storkower Str. 158 Berlin 1055

Ab sofort wird die Leiterplattenherstellung von der Fa. Kolbe wieder zu den alten Bedingungen aufgenommen. Bereits aufgegebene Bestellungen werden entsprechend abgearbeitet. Kunden, die Postsendungen mit dem Vermerk "unbekannt verzogen" erhalten haben, können diese erneut aufgeben.

Kontaktadresse: Fa. Kolbe, PF 137, Berlin, 1197

Berkenkamp, Fa. Kolbe

Viel Pro und kaum Contra

Den Artikel "Liste gegen Freiumschlag …" aus Heft-6 begrüße ich. Mir gefällt die offene und konkrete Herangehensweise.

F. Kaufmann, Berlin

Ich möchte Ihre Ausführungen ausdrücklich gütheißen, da Sie Ihren Lesern die Augen öffnen ... Allerdings ware es dringend erforderlich, wenn Sie kurzfristig eine aktuelle Preisliste veröffentlichen würden, damit sich viele unkundige Bastler orientieren können.

G. Glöckner, Staßfurt

Positiv finde ich, daß sich der FUNKAMATEUR bemüht, Probleme aufzugreifen und auch den Softwarehändlern ihre "Möglichkeiten" durch Veröffentlichung von Programmen zu verbauen.

J. Langschwager, Rostock

Keiner würde auf die Idee kommen, Bauelemente zu einem Mehrfachen des EVP zu kaufen, wenn er sie im entsprechenden Fachhandel zu kaufen bekommen würde.

W.-D. Holz, Basdorf

Zwar hat uns die Poststut zu diesem Beitrag überrascht, nicht aber, daß eine ganze Anzahl von Lesern auch auf Ursachen hinwies. Diese sind auch uns bekannt! Wir sind aber weder ein Bauelementehersteller, noch der verteilende Großhandel oder gar das die Preise sestlegende Organ. Trotzdem sehen wir es als unsere Verpflichtung an, vor allem junge Leser mit kleinern Bastelbudget, die nur selten die Gelegenheit haben, gute "IC-Apothehen" zu besuchen, auf "schwarze Schase" und deren Praktiken ausmerksam zu machen.

Wir werden uns bemühen, eine aktuelle Preisliste zu beschaffen.

Die vielen Zuschristen, die Meinungen enthielten, redaktionelle Stellungnahmen verlangten usw., können wir aus Zeitgründen unmöglich alle aussührlich beantworten. Dafür bitten wir um Verständnis. Wir haben sie sorgfältig ausgewertet und versprechen, an diesem Thema dranzubleiben.

### Computer haben keine Phantasie. Es sei denn, sie machen Fehler.

Hans-Dieter Schütt

Berliner Fachgeschäfte unterstützten FUNKAMATEUR-Solidaritätsverhauf

Wir möchten uns an dieser Stelle bei "Radio-Girndt" in Oberschöneweide und dem Inhaber der "Bastlerquelle" in der Dimitroffstraße bedanken. Beide stellten uns freundlicherweise diverse besonders preiswerte Sonderangebote zur Verfügung, die wir beim Pfingsttreffen der FDJ am Stand des FUNKAMATEUR mit einem kleinen Solidaritätsaufschlag weiterverkaufen konnten. Der Erlös wurde auf das Solidaritätskonto überwiesen.

#### Redaktion FUNKAMATEUR

Neue Computerpreise in der DDR

Seit Ende Juli 1989 gelten für DDR-Kleincomputer neue EVP. Der KC 85/4 kostet nun 2150 Mark und der KC 87.31 (Farbe) 1300 Mark. Der MRB Z 1013 kostet in der 64-KByte-Ausstattung 590 Mark, der KC 87.30 (s/w) 960 Mark und der KC 85/3 1700 Mark. Die Preise für Module und Programmkassetten waren bis zum Redaktionsschluß unverändert.

Was die S 3004 als Grafikdrucker zu leisten vermag, beweist diese Grafik, eingesandt von unserem Autor T. Adler. Allerdings sind auch nach seiner Einschätzung hier die Leistungsgrenzen der Maschine fast erreicht.



In dieser und den folgenden Ausgaben veröffentlichen wir die uns zugegangenen Klubadressen von Z 1013-Computerklubs. Bei diesen Klubs sind auch weitere Adressen von Klubs und Usergemeinschaften im Bezirk zu erfahren. Bitte vergessen Sie bei Zusendungen und Zuschriften nicht das Rückporto! Wir beginnen in dieser Ausgabe mit den sogenannten Leitklubs der Bezirke, soweit sie schon vorhanden sind:

- \* IG HC/AG Z 1013 der KdT im Informatikzentrum der TU Dresden, Mommsenstraße 13, Dresden, 8027
- \* GST-Computerclub im VEB Robotron-Anlagenbau Leipzig, PF 180, Leipzig, 7010
- \* Kulturbund der DDR Computerklub Karl-Marx-Stadt, PSF 607, Karl-Marx-Stadt, 9010
- \* IG Z 1013 des RAW Magdeburg, PSF 20, Magdeburg, 3013
- \* AG Mikrocomputer der KdT Buna, M. Gärtner, Carl-Schorlemmer-Str. 103, Merseburg, 4200
- \* Computerklub der KdT Schwedt im VEB PCK, S. Ketel, Str. der DSF 21, Schwedt (Oder), 1330
- \* Kulturbund der DDR Computerklub Cottbus, R. David, Dostojewskistr 13, Cottbus, 7500
- \* Computerklub des Kultur- und Sportzentrums Suhl, F. Grassmann, Leninring 122, Suhl, 6018
- \* AG Computer im Klubhaus "Philipp Müller" Brandenburg, Steinstraße, Brandenburg, 1800
- \* Z 1013-Klub in der Station Junger Naturforscher und Techniker Eisenach, Friedhofstr. 22/24, Eisenach, 5900

213EL DIRECTOR DON

Allen Lesern, die unseren Aufruf aus Hest 6 befolgt haben und Wünsche zum Inhalt der FA-Bauelementeinsormation mitteilten, vielen Dank, besonders auch für alle freundlichen Hinweise auf Literaturquellen. Wir werden auch weiterbin unser Bestes tun.

Computer Thursday Internation


Z 1013: L. Bergmann, Y39RK, Stadtgartenstraße 43/42-04 Bad Salzungen, 6200; T. Rennau, W.-Pieck-Str. 15, Kamenz, 8290; J. Müller, Nr. 66, Frankenau, 6501

PC/M: D. Graf, Rembrandtstr. 65a, Blankenfelde. 1636

AC 1; Ch. Kuhn, Thälmannstr. 51, Rudolstadt, 6820

KC 85/3: G. Uhlig, Kleinolbersdorfer Weg 2, Dittmannsdorf, 9381

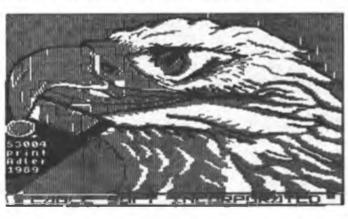KC 85/4: R.\* Usche, Rudolf-Seiffert-Str. 33, Berlin, 1156 (sucht Wordpro-Applikation für /4)





## Bildungscomputer robotron A 5105 – Grundlage der Informatikausbildung

### M. SCHULZ

Fundierte Ausbildung auf dem Gebiet der Informatik, und dies so zeitig wie möglich, das ist ein Gebot der Zeit. Einer Zeit, die gekennzeichnet ist durch die stürmische Entwicklung der Mikroelektronik und ihr Eindringen in alle Lebensbereiche der Gesellschaft. Dieser Aufgabe wird sich unser Bildungswesen zukünftig konzentriert stellen, so lautete eine der Grundaussagen des 9. Pädagogischen Kongresses.

Der Bildungscomputer robotron A 5105 stellt in den nächsten Jahren die materielle Grundlage für eine einheitliche Ausbildung in der Informatik an den allgemeinbildenden Schulen, den EOS und in der Berufsausbildung dar.

Der Computer, dessen technische Parameter wir auf der vierten Umschlagseite dieses Heftes näher vorstellen, fällt durch seine kompakte Konstruktion auf, die durch Einsatz einer modernen Flachtastatur auch ergonomische Forderungen



an die Computerarbeit (im Gegensatz zu den bisherigen Kleincomputern) gut erfüllt. Das System ist diskettenorientiert und CP/M-fähig, so kann z. B. PC 1715-Software unter SCP (SCPX) verarbeitet werden. Ein leistungsfähiger BA-SIC-Interpreter unterstützt das Erlemen dieser Programmiersprache. In das RBA-SIC wurden auch vom KC-BASIC bekannte Anweisungen implementiert, so daß derjenige, der bereits das KC-BASIC kennt, kaum Schwierigkeiten haben wird, sich einzuarbeiten.

Eine leistungsfähige Bildschirmausgabe für Text und Grafik, entsprechend üblichen Standards (siehe hierzu auch die Übersicht auf der 4. US), ermöglicht die Entwicklung und Abarbeitung auch leistungsfähiger Grafikprogramme.

Der BIC garantiert dem Auszubildenden durch seine hohe Software- und Bedienkompatibilität zur PC-Klasse einen gesicherten Einstieg in das Berufsleben, wo er ähnlich konfigurierte Geräte vorfindet. Er lernt an diesem Gerät bereits grundlegende Handlungen der Bedienung von CP/M-Systemen, der Diskettenarbeit und des prinzipiellen Umgangs mit Personalcomputern kennen.

### AC 1 mit 320-KByte-Speicher (1)

### U. ZELLNER; W.-R. JÜRGENS; F. HEYDER - Y21SO

Wer am CP/M-Betriebssystem für den AC 1 [2] Gefallen gefunden hat, wird bald feststellen, daß der in dieser Variante zur Verfügung stehende externe Speicher doch recht spartanisch und für einige ernsthafte Anwendungen zu klein ist. Hier zeigen wir nun, wie in [2] bereits angesprochen, einen ersten Ausweg aus der Misere; die Einbindung der 256-KByte-RAM-Disk aus [1] in das CP/M-Betriebssystem des AC 1, bei der dann gleich noch die 64 KByte Grundspeicher mit "abfallen". Gegenüber einem Floppy-Disk-Laufwerk dürste diese Variante für viele AC 1-Besitzer doch relativ einfach zu realisieren sein. Die Leiterplatte kann man fertig gebohrt beziehen und Speicherschaltkreise sind nun auch kein Problem mehr. Der Steckverbinder der Leiterkarte paßt zwar nicht direkt an den AC 1-Bus, aber der AC 1 ist natürlich in der Lage, alle dort verlangten Signale zur Verfügung zu stellen, aber dazu gleich

Die Arbeiten zum Einsatz der RAM-

Disk-Leiterkarte am AC 1 wurden hauptsächlich im Computerclub Dessau durchgeführt und beziehen sich auf [1]. Dies ist bei der Nutzung der Präcitronic-Leiterplatte eventuell zu beachten (siehe auch die Korrekturen im FA, d. Red.). Vom RAM-CP/M aus [2] haben wir den CCP und das BDOS unverändert übernommen, nur das BIOS wurde geändert. Vor dem Ausprobieren der Sostware muß man aber erst einmal die RAM-Disk-Leiterplatte ausbauen, in Betrieb nehmen und sie an den AC 1 anschließen. Und hier gilt natürlich immer noch: lieber etwas langsamer und sorgfältig arbeiten als dann ewig Fehler für Fehler suchen.

### Ein Bustreiber für alle Fälle

Bevor wir nun zum praktischen Aufbau kommen, noch ein paar Worte zum Anschluß der RAM-Disk an den AC 1. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten, die beide im Computerclub Dessau getestet wurden. Die erste geht davon aus, daß die CPU noch ein paar Reserven hat und die zu-

sätzliche Belastung verträgt. Dies erfordert zwar den geringsten Aufwand, erlaubt jedoch keine weitere Belastung durch zusätzliche Baugruppen. Hierzu verbindet man einfach die entsprechenden Leitungen des AC 1-Busses und des K 1520-Busses miteinander. Als RDY-Signal wird das schon bei der CP/M-Einführung beschriebene Speicherfreigabesignal für den Adreßdekoder genutzt. Diese Schaltungsart bringt natürlich ein Risiko für die CPU mit sich, deshalb raten wir davon ab, da es hier zu undesinierten Zwischenzuständen kommen kann, bei denen der Bus einmal richtig und einmal fehlerhaft funktioniert. Solche Fehler lassen sich auch kaum auffin-

Die zweite Methode erfordert es, einen Bustreiber für die Daten-, Steuer- und Adreßleitungen einzusetzen. Dadurch wird es möglich, weitere zusätzliche Baugruppen gleichzeitig zu betreiben. Eine bereits mehrfach aufgebaute Schaltung ist in Bild 1 gezeigt. Der daran angeschlossene Bus sollte auf allen Leitungen mit je einem Widerstand von  $1,1~\mathrm{k}\Omega$  gegen Masse und  $560~\Omega$  gegen  $+5~\mathrm{V}$  abgeschlossen werden, um Reflexionen auf den Leitungen zu vermeiden. Dies könnte sonst die Ursache für Fehlfunktionen der RAM-Disk sein.

Noch ein paar Worte zur Funktion der Richtungslogik. Diese hat die Aufgabe, den Datenverkehr über den Datenbustreiber zu organisjeren. Hier fallen zwei neue Signale MSEL und IOSEL auf. Sie kommen von den Ausgängen des D18 auf der  $6 = \overline{MSEL}$ : Grundleiterplatte (Pin Pin 8 = IOSEL). Wenn eines dieser Signale L ist, werden ein RDY generiert und der Grundspeicher inaktiv geschaltet. Falls beide Signale H sind und außerdem RDY L-aktiv ist, wird der Datenbustreiber (D04) auf Lesen geschaltet. Allerdings darf dabei keine INT-Anmeldung des CTC oder der PIO auf der Grundplatte vorliegen (M1, IORO und IEO = L). Diese Logik ist mit den IS DS (DL 002) und D6 (DL 003) realisiert.

An diese Schaltung können dann bis zu 10 Zusatzbaugruppen, wie z. B. die RAM-Disk, Floppy-Disk oder EPROMmer an-

geschlossen werden - eine kräftige Stromversorgung natürlich vorausgesetzt. Der Anschluß des Bustreibers ist Voraussetzung für die Kontrolle der einzelnen Ausbaustufen der RAM-Disk. Die Baugruppe sollte zweckmäßigerweise zwischen CPU und einen evtl. vorhandenen Busverteiler geschaltet werden; bierfür ist die Steckverbinderkonfiguration vorgese-

#### Der Aufbau der RAM-Disk

Nachdem die Leiterplatte für die Bestükkung (s. deren Begleitmaterial) vorbereitet ist, wird zuerst der 64-KByte-Grundspeicher in Angriff genommen. Selbstverständlich gelten hier die gleichen Richtlinien, die schon beim Aufbau des AC 1 verbindlich waren. Im Bestückungsplan [1] sind die Durchkontaktierungen unter den Schaltkreisen nicht dargestellt. Sie

dürfen keinesfalls vergessen werden. Also zuerst alle Durchkontaktierungen berstellen und den Steckverbinder anlöten. Falls im Layout noch Fehler vorhanden sein sollten (Originalplatte in [1]: +5 V an Pin 1 von D45 und an Pin 16 von D7; Pracitronic-Leiterplatte: Verbindung von D5 Pin 11 nach D7 Pin 11), muß man sie spätestens jetzt beheben.

Nach jedem Ausbauabschnitt sollte man die Stromaufnahme kontrollieren und durch Anschluß an den AC 1 die Busfunktion überprüsen. Auftretende Fehler sind sofort zu beheben. Das ist wichtig, weil diese Karte spätestens nach dem Einlöten der dynamischen RAMs nicht mehr statisch überprüsbar ist.

Zuerst bauen wir sämtliche Stützkondensatoren und die Drosseln für die Bustreiber ein. Hier sollte man nach jedem Bauelement die Stromaufnahme kontrollieren, da ein Schluß in einem Kondensator die Suche sehr komplizieren kann.


Als erste Schaltkreise werden die IS D46, D47, D48 und D50 eingelötet, dazu die zugehörigen Bauelemente R33, R34, R35, R36, R46, R47 und C3 bis C6. Bei den RC-Gliedern schlagen wir eine Dimensionierung von  $180 \Omega$  und 390 pFvor. Mittels einer statischen Belegung der Leitungen MREQ, RD und WR sind die Signalwege schon einmal überprüfbar. Nach Einsetzen der Brücke B19-20 kann man auch die Funktion von RDY kontmllieren

Jetzt sind die IS D43 bis D45 an der Reihe. Auch hier schadet eine nochmalige statische Prüfung nichts. Dabei ist auch die Stromaufnahme nicht zu vergessen. Falls bisher alles klappte, setzt man nun die Speicher-IS ein. Diese sind auch einzeln nacheinander einsetzhar und können mit "MODIFY" überprüst werden. Damit ist der Grund-RAM einsatzfähig. Er sollte nun mit dem Speichertestprogramm \_TRAM\*x" [3] getestet werden. Da in dieser RAM-Disk der Refresh von der CPU organisiert wird, ist hier nur der Einsatz von Speicher-IS mit 7-Bit-Refresh möglich. Dies ist beim Einsatz von Importtypen zu beachten!

### Nun zu den restlichen 256 KByte!

Hier fangen wir mit den IS D1 bis D3 und den dazugehörigen passiven Bauelementen an. Als Brücken sind hier B29-30, B31-32, B33-34, B35-36 und B37-38 zu realisieren. Dadurch wird die Grundadresse der RAM-Disk mit E0H eingestellt; sie kam auch in [1] zur Anwendung. Weiterbin ist der offene IODI-Eingang mittels eines Widerstands von etwa 1 kΩ an +5 V zu legen.

(wird fortgesetzt)

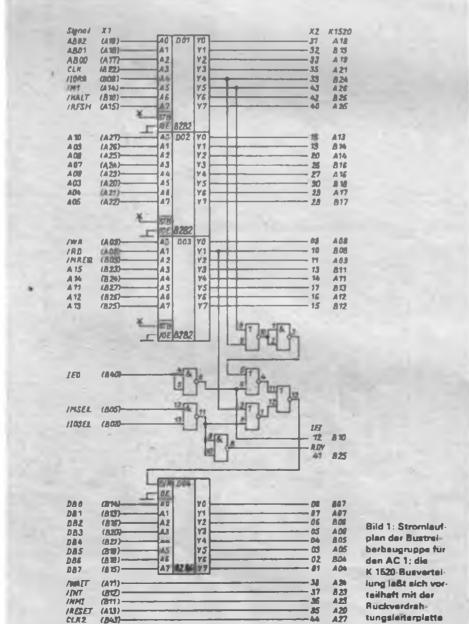

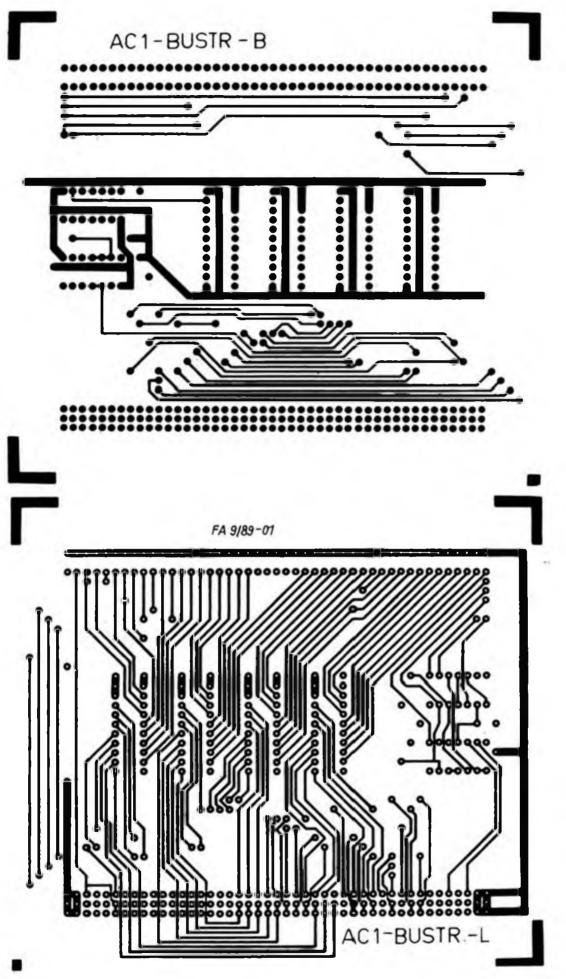


Bild 2: Leiterplattenlayout der Bustreiberbaugruppe (Bestückungsseite): der zugehorige Bestückungsplan sowie die Softwere zur Inbetriebnehme und zum Betreiben der RAM-Floppy erscheinen im nächsten Heft.

Bild 3: Leiterplattenlayout der Leiterselte der Bustreiberbaugruppe; die Leiterplatte hat die Abmessungen 140 mm × 125 mm.

### Literatur

- [1] Kammer, W.; Spindler, W.; RAM-Disk für K-1520-Systeme, Mikroprozessortechnik, Berlin 2 (1988), Heft 3, S 74
- [2] Heyder, F.: CP/M mit AC 1 zum Kennenlernen, FUNK-'AMATEUR, 38 (1989), H. 4. S. 168
- [3] Heyder, F.: Ein Speichertestprogramm für den AC 1, FUNKAMATEUR, 35 (1986), H. 12, S. 616
- [4] Kramer, M.: Praktische Mikrocomputertechnik, Berlin 1987

### Erika S 3004 als Z 1013-Tastatur

### J. DITTMANN; A. KÖHLER - GST-Computerclub Leipzig

Die Schreibmaschine S 3004 wird von vielen Amateuren als Drucker verwendet. Das resultiert vor allem daraus, daß sie derzeit das einzige im Handel für den Amateur zugängliche Druckgerät ist. Bei den hohen Anachaffungskosten fragt man sich, ob sie nicht besser ausgenutzt werden kann.

Die qualitativ unzureichende Originaltastatur des Z 1013 legt die Frage nach der Nutzung der S 3004-Tastatur als Computertastatur nahe. Besonders für Texteditoren wäre eine Verwendung der Schreibmaschine als Tastatur für den Rechner sehr angebracht. Der ergonomisch günstige Aufbau der Tastatur sowie die Einsparung einer zusätzlichen Tastatur fordern eine Lösung dieses Problems geradezu heraus.

#### Voraussetzungen

Neben der in [1] beschriebenen Schnitt-

stelle für den Druck enthält die Schreibmaschine noch zwei Schnittstellenleitungen zur seriellen Ausgabe des auf der Tastatur angeschlagenen Zeichens. Bei dieser Anwendung ist es sinnvoll, den Druck des angeschlagenen Zeichens zu unterbinden. Dafür besitzt die Schreibmaschine spezielle Steuerzeichen. Um diese an die Schreibmaschine ausgeben zu können, ist eine Druckroutine, wie die in [1] beschriebene, nötig. Die gesamte Schnittstelle der S 3004 umfaßt folgende Leitungen:

### Anschluß Schnittstellenltg.

A13	Masse	_	Bezugspotential
B13	TxD	_	Sandedaten
A12	RTS	_	Empfangsbereitschaft
B12	+Un	_	5-V-Betriebsspannung
A11	RxD	_	Empfangsdaten
B11	CTS	-	Sendebereitschaft
Zum A	bschalter	n d	les Druckwerkes bei Ta-

stenbetätigung dient das Steuerzeichen 91H. Um ein Wiedereinschalten zu ermöglichen, ist das Steuerzeichen 92H vorgesehen. Diese Steuerzeichen sind seriell mit einem Start-, acht Daten- und einen Stopbit auszugeben. Die angeschlagenen Zeichen der Tastatur werden im gleichen Format von der Schreibmaschine ausgegeben. Die Übertragung erfolgt in beiden Richtungen mit einer Übertragungsrate von 1200 bit/s. Da auf die Abschaltung in den wenigsten Fällen verzichtet werden kann, muß das Steuerprogramm auch über die Druckerschnittstelle nach [1] verfügen.

### Steuerprogramm

Das Programm teilt sich in zwei große Teile, in das Sendeprogramm nach [1] und in das Empfangsprogramm. Das Sendeprogramm ist in [1] ausreichend beschrieben und wird deshalb nicht näher betrachtet. Es wird zur Ausgabe der Steuerzeichen als Routine DRAKK aufgerufen. Eventuell kann es sinnvoll sein, die Routine DUP als Bestandteil der Initroutine zu verwenden.


Das Druckwerk wird wieder eingeschaltet, wenn die Befehlsfolge:

LD A.#92

CALL DRAKK

abgearbeitet wurde.

Das Empfangsprogramm sollte so wenig

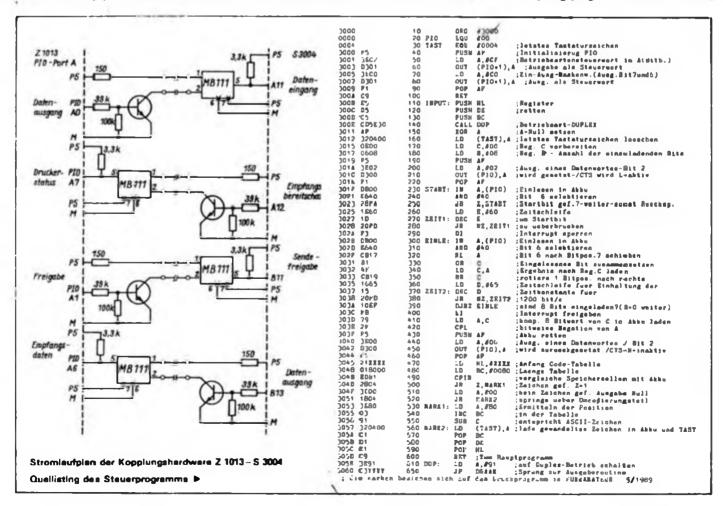

wie möglich Speicherplatz benötigen. Deshalb wurde die Umkodierungstabelle für beide Programmteile verwendet. Um eine einfache Anpassung zu ermöglichen, ist es günstig, wenn das Programm relativ geschrieben ist. Zur eventuellen Anpassung an andere Rechnertypen geben wir hier den Quelltext, an. Für den erfahrenen Amateur dürsten somit keine Probleme bei der Anpassung austreten.

### **Funktionsprinzip**

Die PIO-Initialisierung ist zu ändern, da nunmehr sowohl ein Eingang für die Daten der Schreibmaschine als auch für den Druckerstatus benötigt wird. Es ergibt sich folgende Zuordnung:

Bit Bedeutung

- 7 Druckerstatus der S 3004
- 6 Empfangsdaten von S 3004
- 1 Empfangsfreigabe für S 3004
- 0 -Sendedaten zur S 3004

Im Ruhezustand liegt die Sendedatenlei-

tung auf H-Potential. Durch die Negation des Optokopplers erscheint L-Potential am Eingang der PIO. Das gesendete Byte beginnt mit einem Startbit. Durch die Abfrageschleife wird nach der Freigabe solange gewartet, bis es gefunden ist. Ist das der Fall, wird durch das E-Register eine Zeitschleife realisiert. Diese ist so lang, daß die nächste Abfrage etwa in der Mitte des ersten Bits erfolgt. Hier wird nun bestimmt, ob es sich um ein High- oder Lowbit handelt. Diese Information steht in Bit 6 des Registers A. Sie wird nach Bit 7 verschoben und mit dem vorher leeren C-Register ODER - verknüpst. Das B-Register realisiert acht Durchläufe. Nach dem achten Durchlauf steht das von der S 3004 gesendete Zeichen im C-Register. Es handelt sich dabei um ein Zeichen im S 3004-Kode. Zur Umwandlung in den ASCII-Kode wird zunächst eine weitere Zeichenausgabe gesperrt und das Zeichen mittels CPIR umkodiert. Der Anfang der Tabelle ist

die einzige Adresse, die bei einer Verschiebung des Programms zu ändern ist

Zum Abschluß der Routine steht das Zeichen im A-Register und in der Zelle 0004H. In dieser Zelle wird beim Z 1013 das letzte Zeichen von der Tastatur gespeichert.

Die angegebenen Zeitkonstanten sind für 2 MHz Taktfrequenz bestimmt. Der Aufruf der Routine erfolgt über CALL IN-PUT.

#### Hardware

Bild 1 zeigt den Stromlaufplan der Schnittstelle. Bei eventuellen Änderungen ist zu beachten, daß alle Schnittstellenlestungen negiert sind. Die Optokoppler dienen lediglich dem Schutz vor ungewollten Beeinflussungen.

#### Literatur

[1] S 3004 als Drucker für Z 1013, PUNKAMA-TEUR 38 (1989), H. S, S. 224

## HEADER-TRANS = EPROM contra Kassette

S. GÜNTHER - Y54HL, U. HINZ

Fast jeder Computeramateur stößt früher oder später an die Grenzen des externen Massenspeichers Kassette. Da beim Z 1013 der Einsatz von Diskettenlaufwerken sogar Eingriffe ins Betriebssystem verlangt, ist dieser Ausweg dem besonders Erfahrenen vorbehalten.

Ein zudem sehr kostengünstiger Kompromiß bietet sich mit dem Einsatz von EPROMs an.

Noch ehe wir eine Speichererweiterung auf 64 KByte vornehmen konnten, stand uns eine 16-KByte-EPROM-Karte des K 1520-Systems zur Verfügung, die wir ab Adresse C000H installierten. Von C000H bis DFFFH bestückten wir die Karte mit 1-KByte-EPROMs, die mit besonders häufig benutzten Programmen wie TINY-BASIC, DISASSEMBLER u.a. beschrieben wurden. Mit Hilfe der Transferfunktion des Z 1013-Monitors konnte man das gewünschte Programm außerordentlich bequem und sehr schnell in den geforderten Adreßbereich laden und nutzen. Der als Hilfsmittel nötige Spickzettel war zwar durchaus zu akzeptieren, störte aber dennoch, besonders wegen der Bedienfehler, durch die man leicht ein zweites Programm überschreiben konnte.

Als Lösung bot es sich hier an, eine Suchroutine zu schreiben, die das mit seinem
Namen aufgerufene Programm herausfindet und anschließend lädt. Vorausset-

zung hierfür war selbstverständlich die Kennzeichnung eines jeden Programms mit seinem Namen und seinem Adreßstandort.

Als günstigste Variante der Kennzeichnung bot sich der Filekopf (Header) das Kassetten-Interface-Programms HEA-DERSAVE von R. Brosig an. Der Aufbau des Filekopfes ist im Bild 1 dargestellt und in [1] näher beschrieben.

Weil Such- und Transferroutine allein noch keine komfortable Nutzung gestatten, wurden aus HEADERSAVE V5.95 noch die Nameneingabe- und die Namentestroutine verwendet. Aus den übernommenen und aus den neugeschriebenen Teilen entstand so das File-Lade-Programm HEADER-TRANS. Bei der Ausstattung des Z 1013 mit einer 64-KByte-Speichererweiterung ergab sich zunächst die Notwendigkeit, auf die 16-KByte-EPROM-Karte und auf HEA-DER-TRANS wieder zu verzichten. Um aber beide, vollständige RAM-Bestükkung und HEADER-TRANS, zu nutzen, durste die Z 1013-Leiterkarte nicht mit U 2164-RAM-IS nach [2] nachgerüstet werden. Statt dessen machte sich eine se-


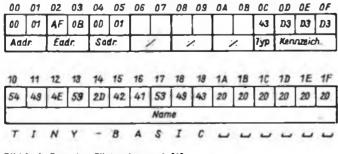


Bild 1: Aufbau des Filekopfes nach [1] Bild 2: Adreßbelegung nach [3]

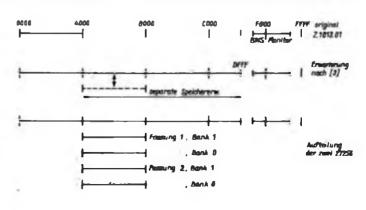


parate 64-KByte-Erweiterung erforderlich. Diese ist in [3] beschrieben. Sie besitzt neben der Ausstattung mit 8× U 2164 noch zwei 28polige EPROM-Steckplätze, die mit 2764, 27128 oder 27256 bestückt werden könen. Auf dieser separaten Speicherkarte sind 16 KByte RAM abschaltbar gehalten, so daß an diese Stelle kurzzeitig ein 16-KByte-EPROM treten kann. Das File-Lade-Programm HEADER-TRANS wurde schließlich so erweitert, daß es in der Lage war, die 16-KByte-RAM-Bank auszublenden und die gesteckten EPROMs (siehe [3]) in Teilen zu je 16 KByte nacheinander in die RAM-Lücke zu legen (vgl. Bild 2). Das im Hexlisting abgedruckte Programm HEADER-TRANS V1.3 funktioniert nach abgeschlossener Nameneingabe folgendermaßen:

- Auf der separaten Speichererweiterung werden 16 KByte RAM ausgeblendet und 16 KByte EPROM in diesen nun freien Adreßraum gelegt und aktiviert.
- Nacheinander steckt die Suchroutine 32 Byte ab und prüft, ob das Kopskennzeichen 3× D3H vorhanden ist. Läßt sich kein Kopf finden, wird ein weiterer 16 KByte großer EPROM-Teil in die RAM-Lücke gelegt. (Im Hexlisting ist eine Generierung angegeben, die sich auf eine Bestückung mit 2× 27256 bezieht, so daß vier Teile zu je 16 KByte entstehen. Andere Bestückungsvarianten sind [3] zu entnehmen.) Wurde dort ein Kopf erkannt, schließt sich der Namentest an, der feststellt, ob es sich um den Namen des gesuchten Programms handelt oder ob weitergesucht werden muß. Im Verlauf der Suche erscheinen dabei, wie von HEADERSAVE gewohnt, alle vorgefundenen Köpfe auf dem Bildschirm.
- Ist der Kopf des gesuchten Programms gefunden, werden ihm Anfangs- bzw. Endadresse entnommen (vgl. Bild 1) und der oben erwähnten Transferroutine übergeben.
- Die Transferroutine plaziert das Programm (File) an der vorgesehenen Stelle im RAM, wobei es 1 KByte innerhalb von etwa 11 ms umlädt, so daß bei einer maximalen Programmlänge von 16 128 Byte (16 KByte-100 Byte) maximal 180 ms Transferzeit entstehen können!

HEADER-TRANS wird mit TN aufgerufen und hat somit den Charakter einer Monitor-Zusatzfunktion. Auf das quittierte Kommando @TN folgt die Frage nach Filetyp und Filename (Ausschrift: typ:C filename:TINY-BASIC), wodurch HEADER-TRANS in seiner Bedienung zum HEADERSAVE von R. Brosig kompatibel ist (vgl. [1], S. 7 bis 9). Beim Aufruf eines Files vom Typ C mit dem Kommando @TN erfolgt ein Selbststart. Unterdrücken läßt er sich durch den Zusatz X(@TNX). Mit J E000 initialisiert man die Monitorzusatzfunktion @T [4],
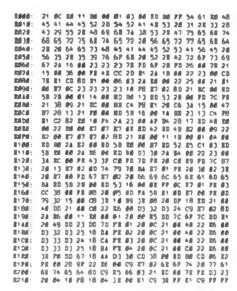
### Hexlisting des HEADER-TRANS-Programms



wobei die vorherige Initialisierung überschrieben wird. Die im Hexlisting angegebene Generierung enthält einen Zusatz, der auch den Adreßbereich C000H bis EFFH nach Köpfen kontrolliert. Das ist für alle diejenigen Nutzer günstig, die eine Speichererweiterung, wie wir sie benutzen, nicht einsetzen wollen.

Die bisherigen Erfahrungen mit HEA-DER-TRANS V1.3 waren überaus zufriedenstellend. In den zwei 27256 sind die Programme MicroWORD V1.3 (Textverarbeitung), ASSEMBLER Scf 5.3, DIS-ASSEMBLER, EPROM-HANDLER V2.9, KC-BASIC+, HEADERPRINT V1.1 (Kassetten-Inhaltsverzeichnis) und TINY-BASIC untergebracht. Etwa 80% aller Arbeiten am Z 1013 lassen sich mit dieser Ausstattung bewältigen. Das Kassetteninterface kommt kaum noch zum Laden von Systemsostware zum Einsatz

#### Hinweis

- 1. Bei der Programmierung der EPROMs ist unbedingt darauf zu achten, daß das erste Byte des File-Kopfes, auf einer Adresse nach dem Schema xx00H, xx20H, xxC0H, xxE0H liegt. Das zu speichernde Programm schließt sich dann ohne Lücke an.
- 2. Alle benutzten I/O-Adressen beziehen sich auf [3] und stimmen nicht mit den Empfehlungen der "IG-Heimcomputer am IZ der TU-Dresden/AG Z 1013" überein, da die Speichererweiterung aus [3] vor dieser Empfehlung entstand.

#### Literatur

- Begleitheft zur Programmkassette M 0191 für MRB Z 1013, Redaktion: IG-HC am IZ der TU-Dresden/AG Z 1013, Softwarebörse Dresden 1987.
- [2] Bachmann, H.-J.: RAM-Speichererweiterung für Z 1013, Mikroprozessortechnik 2 (1988), H. 4, S.119 bis 121
- [3] Bokelmann, L.; Günther, S.; Hinz, U.: Eine Speicherkarte für den Z 1013, FUNKAMATEUR 38 (1989) H. 7, S. 323
- [4] Dokumentation zum MRB Z 1013, Handbuch Teil II A, S. 9

### RFT-Service in Moskau



Im Technischen Zentrum Moskau erfolgt auch die Wartung und Instandsetzung von moderner Fernschreibtechnik.

Am 19. September 1989 besteht das "Technische Zentrum des Kundendienstes für Erzeugnisse der DDR-Nachrichtentechnik" in Moskau fünf Jahre. Die Aufgaben und Leistungen des Zentrums umfassen die Beratung von Kunden, die Projektierung von Fernmeldenetzen, die Lieferung von Nachrichtentechnik, ihre Montage und Inbetriebnahme sowie die Wartung der Ausrüstungen und die Schulung des Bedien- und Wartungspersonals. Diese Dienstleistungen gewährleisten den störungsfreien Betrieb von in die UdSSR gelieferten nachrichtentechnischen Anlagen. Eine ständige Ausstellung in den Räumen des Technischen Zentrums gibt den Besuchern einen aktuellen Überblick über das Produktionsprofil, über Neu- und Weiterentwicklungen, Forschungsergebnisse und Ergebnisse der Zusammenarbeit im RGW.

RFT-Presseinformation

### KC 85/3

### Dienstprogramm **TAPE 3.2**

Das Dienstprogramm TAPE 3.2 für die Kassettenarbeit mit dem KC 85/3 soll hier in einer Kurzbeschreibung vorgestellt werden. Da der Abdruck des umfangreichen Listings zu viel Platz in Anspruch nehmen würde, geben wir am Schluß des Beitrags die Kontaktadresse an.

TAPE 3.2 belegt den Adreßbereich 0C00H bis 0D8A0H. Das ermöglicht seine Unterbringung in einem EPROM-Modul (M 025) oder in einem M 022 (16-KByte-RAM), das auf die Basisadresse 0C000H "geswitcht" wird. Dadurch ist der gesamte RAM des Rechners als Arbeitsspeicher nutzbar und es kann eine RAM-Floppy zum Einsatz kommen, wie sie im Datenbanksystem "RELA" von Uwe Zierott (FA Hest 1/89, Postbox) verwendet wird. Schnelle Bildschirmroutinen, Einsatz von farbigen Ikons im umfangreichen Menü bestimmen den Bedienkomfort. Nach dem Laden des **BASIC** mit Programms (vorher SWITCH 2;0 ausschalten) bietet es folgende Menüs an:

Einschalten der schnellen **ZOUICK** 

Bildschirmroutinen

**ZTAPE** Aufruf von TAPE, ggf. mit Parameter für RAM-Ebene

×RETAPE Warmstart, ohne Parameter RAM-Ebene 1

**ZRESET** Rücksetzen der schnellen

Routinen (nur RAM-Ebene 1)

Die Funktionen von TAPE sind:

Laden von max. 30 Dateien LOAD

oder bis die eingestellte RAM-Ebene voll ist.

SAVE Abspeichern der Dateien. Auswahl erfolgt mit BRK

und (ENTER)

DAT-EDIT Aufruf eines kleinen Editors

zur Manipulation der geladenen Dateien (DAT - Datenanzeige des geladenen Files; (UN)PROT-Schutz ein/ aus; DIR-Anzeige der Files; RENAME; DUMP; MOD;

FIND; TEXT; COMPare;

COPY; FILL)

RAM-Disk Einstellen der RAM-Ebene

mit der eingegebenen Nr.; > 1 ist nur bei Bestückung des Computers mit Modulen größer/gleich 64 KByte möglich. Im Grundgerät mit M 011 (C) und M 022 (8) ste-

hen 80 KByte zur Verfügung.

**VERIFY** 

Das Kontrollesen erfolgt fortlaufend, bis zum Abbruch bei anliegendem Pegel. Fehler werden protokol-

liert.

TAPELIST Dient der Auswertung von

Kopfblöcken. "!" signalisiert geschützte Dateien

WordPro-Dateien werden ab zweitem Vorton geladen. Bei Wiederverwendung initialisiert das Programm WordPro und lädt die Datei mit dem CAOS-LOAD. Danach befindet sich WordPro schon vor dem Warmstart.

Interessenten schicken ihre Kassetten mit Rückumschlag an M. Noack, PF 44192/E. Marxwalde, 1214.

M. Noack

### Z 1013

### Unterprogramm Variablen

Während der Programmerstellungs- und Testphase wünscht man sich oft einen schnellen Überblick über bereits verwendete Variablen und deren Inhalt. Das vorgestellte BASIC-Programm listet alle zur

30000 BOXE 11105, BEEX(11227)

30001 BIR 22(8)

30002 22(1)=MEEK(11223)+21(2)=MEEK(11225)+ 22 (3) - MEEK (11105) - 22 (4) -1

30043 1F 12(4)/10-18T(22(4)/10)THEN POINT "Buiter eit (\$4/F)\*| | PARE | PETIT

PRINT CHES (PEEX (22 (1) + 1)) | 122 (5) =PEEX (22 (1)) 30065 IF 22(5)(128 THEN PRINT CHR9(22(5)))100000 301001 8018 30007

30004 PRINT CORR122(5)-12814 "8"4+88868 30200 30007 22(1)=22(1)+6:22(4)+1: [F 22(1)(22(2) THEN 30003

30001 72(11=PEEX/22/21+41+2+72/21+3

30009 22 (81-0

34414 365 22(6)+2+11107.0:22(6)+22(8)+1 30011 15 22 (A) (PETE (22 (2) +4) THEN 30010

30012 1F 12(4)/10=101(22(4)/10) THEN PRINT "Burker ait

(94/F)"| i PMIEE i PRI IET 34413 PRINT COMO (PEEX (22 (2) + 11) (

30014 IF PEEK(22(2))(120 THEN PRINT CHRISPEEK(22(21)))1 MIT 30014

30015 PRINT CHRO(PEEX/22/21) -12011\*0";

30016 PRINT \*("ja22(8)=PEEK(12(2)+0)-1

30017 PRINT 01007018TES (DEEK (2210) 42411107) 11-111 30010 PRINT ","5122(01-22(0)-1/1F 22(0))=0 THEN 30017 30019 PB101 CO0010111"1"141F PEEX(2212)1(120 THEN GOSSI

301001 ELSE GODER 34200 30020 27/11-77/11-4-77/41-27/41-1-77/41-41-77K(77/71-41-1

30021 IF MERCEZ (0102-11107) (MERCEZ (0102-27 (21-5)-1 THEN 30023

30072 90KE 22(8):2:11107,0:00T0 30024

30023 NOVE 22(8)+2+11107, NEER(22(8)+2+11107)+1:0070 30012

30024 22(0)=22(0)-1:1F 22(0) >=0 THER 30021 36025 22 (2) + 22 (2) + 3668 (22 (2) + 2) +4

30024 IF 12(2)(21(3) THEN 304 30027 1905 11227, NEDX (11105) : NETURN

30100 12(6)-0

30101 PORE 12131+7+22141, PEER 122111+2+221411

30102 22(6) -22(6) -11 IF 22(6) (4 THER 3010)

30103 PRINT TAB (3) | "=" | 22 (0) | RETH

30200 22(5)=PEEX(22(11+2))PRINT TAB(5); \*\*\*; i 22 (A) - NEEK (22 (1) +4) + PRINT CORE (34) | 30201 21(7) -- 1:0010 30203

30202 PRINT CORN (PER (22 (6) +22 (7)1))

30203 12(71=22(71+1)3F 22(7)-(22(5) TMEN 30202 38204 PRINT CHES (34); (\*; R100(10 (\$TM (22 (5));

LEB (\$704 (22 (51)) - L); ") ": NE TURN

Zeit seines Aufrufs verwendeten Variablen (auch Feldvariablen) mit ihren Namen und ihrem aktuellen Inhalt auf. Dazu ist es an das zu untersuchende Programm anzufügen und mit GOSUB 30000 zu starten. Das UP selbst benutzt nur ein FELD ZZ (8), dieses wird nicht dokumentiert und darf im Hauptprogramm nicht zur Anwendung kommen (führt zu Fehler "DD"). Für das Feld ZZ sind 43 Bytes freizuhalten. Am Ende der Abarbeitung des UP wird dieser Speicherraum wieder freigegeben, so daß nach der Rückkehr in das Hauptprogramm das Feld ZZ (8) dort nicht "bekannt" ist. Das Programm ist für den 10-KByte-BASIC-Interpreter des Z 1013 geschrieben. Zur Annassung an andere KC-Typen ist hier die Bedeutung der Poke-Adressen ange-

11105 = 2B61H, Beginn Eingabepuffer; 11227 = 2BDBH, erste freie Adresse hinter den Variablenlisten; 11223 = 2BD7H, Adresse der Liste von Einfach- und 2BD9H. Stringvariablen: 11225 Adresse der Feldvariablenliste; 11107 2B63H, Beginn Eingabepuffer + 2. Das Feld ZZ wird folgendermaßen eingesetzt: ZZ (1) = Beginn Variablen; ZZ (2) = Beginn Felder; ZZ (3) = Ende Felder; ZZ (4) = Variablenzähler für PAUSE; ZZ (5) = Real oder String/LEN (String); ZZ (6) = Zähler für vier Bytes Real/ADR (String); ZZ (7) = Längenzähler für String: ZZ (8) = Hilfszähler für Indizierung; ZZ(0) = Ausgabe Real.

Änderung während des Drucks: 30007 ZZ(1) = ZZ(1) + 6:ZZ(4) = ZZ(4) + 1:1FZZ(1)<2Z(2)THEN30003 30017 PRINTRIGHT\$(STR\$(DEEK(ZZ(8)#2 +11107)),LEN(STR\$(DEEK(ZZ(8)#2

P. Rusche

### Nutzung der I/O-Adresse 4

+11107)))-1);

Die Ein-/Ausgabeadresse 4 ist beim Z 1013 für Hardwareschaltfunktionen vorgesehen. Bei Rechnerkonfigurationen mit Baugruppenträger treten beim Lesen von dieser Adresse Probleme auf - der Rechner liest ständig FFH. Die Ursache liegt darin, daß vom Baugruppenträger bestimmte I/O-Bereiche der Grundausbaustufe gesperrt werden (Gatter A 1.1 im Stromlaufplan [1]). Für die Adressen 4 bis 7 (IOSELI) läßt sich diese Erscheinung beseitigen, indem der Leiterzug von A 4.1, Pin 2 nach A 1.1, Pin 1 auf der Leiterplatte des Baugruppenträgers durchgekratzt wird. Bei diesem Eingriff erlischt allerdings der Garantieanspruch, da die Baugruppe beim Hersteller und im Service nicht mehr automatisch prüfbar ist! T. Sander

### Literatur

[1] MRB Z 1013 auf einen Blick, FUNKAMATEUR 38 (1989), H. 6, S. 289

## Schülerexperimentiergerät Elektronik/Mikroelektronik – eine neue Generation des Systems Polytronic (1)

### Oberstudienrat Dipl.-Päd. R. MÜLLER

Die rasche Entwicklung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts bedingt die Einbeziehung grundlegender elektronischer und mikroelektronischer Sachverbalte und deren praktische Anwendung in die sozialistische Allgemeinbildung. Insbesondere im fakultativen Unterricht kann rasch und flexibel neuen inhaltlichen Anforderungen entsprochen werden. Eine wesentliche Form, sich entsprechende Kenntnisse anzueignen, um sie später anzuwenden und zu vervollkommnen, ist das eigene Experiment. Dazu ist eine pädagogisch zweckmäßige und inhaltlich moderne materielle Basis unbedingte Voraussetzung. Dies entspricht auch den Forderungen des 9. Pädagogischen Kongresses. Aufbauend auf den vielseitig und jahrelang erprobten Elementen des Systems Polytronic wurde ein anspruchsvolles und ausbaufähiges Schülerexperimentiergerät Elektronik/Mikroelektronik entwickelt und vom VEB Institut für Spielzeug Sonneberg, Werk Saalfeld, in die Serienproduktion überführt.

### Pädagogisch-technische Grundpositionen

Bei der Entwicklung und Konstruktion des Schülerexperimentiergerätes wurde von folgenden Grundpositionen ausgegangen:

1. Gewährleistung der vollständigen Kompatibilität des weiterentwickelten Systems mit allen bisherigen Bauteilen des Systems Polytronic;


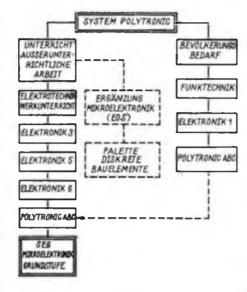


Bild 1: Übersicht des Polytronic-Systems

- Ablösung der bisherigen Energieversorgung mittels Batterien durch eine zweckentsprechende Lösung;
- 3. Erhöhung der Effektivität des Versuchsaufbaus und der Versuchsdurchführung durch die Einbeziehung integrierter Funktionseinheiten:
- 4. Konzentration des Versuchsausbaus auf wesentliche Funktionsabläuse bzw. den Informationssluß durch Integration untergeordneter peripherer Bauelemente in die Funktionseinheiten und die direkte Energieversorgung der Bausteine;
- 5. maximaler Schutz der hochwertigen Bauelemente und Funktionsgruppen bei

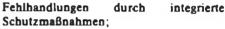

- zweckmäßige und raumsparende Ausführung des Experimentierfeldes durch horizontal und vertikal aneinander reihbare Steckplatten;
- 7. Möglichkeiten zur selbständigen Einbeziehung von weiteren elektronischen Bauelementen und integrierten Schaltkreisen durch Bereitstellung neutraler Bauelementeträger und Schaltkreisfassungen mit dem Anschlußsystem des Schülerexperimentiergerätes;
- 8. praktisch unbegrenzte Ausbaufähigkeit des Baukastensystems durch Einbeziehung weiterer diskreter und integrierter Einheiten in Ergänzungs- und Erweiterungsstufen:

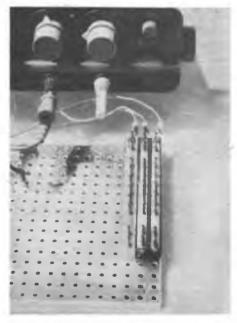


Bild 3: Drei verschiedene Stromversorgungsebenen +, -, ⊥) werden mit den Kontaktschienen realisiert. Foto: M. Schulz

- 9. freie Wahl der Anordnung der Bauelemente auf den Steckplatten entsprechend dem Stromlaufplan oder als Modell für eine Leiterplatte;
- 10. sichtbare Anordnung der realen Bauelemente in den Funktionseinheiten.

Die Einordnung des Schülerexperimentiergerätes in das Systems der Polytronic-Baukästen zeigt Bild 1. Die Bauelemente aller bisherigen Stufen können weiterhin vollständig mitgenutzt werden.

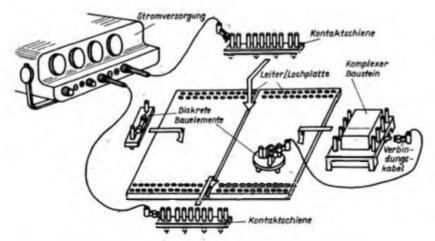


Bild 2: Prinzipieller Schaltungsaufbau mit dem Schülerexperimentiergerät

### Adaptionen

### Dipl.-Ing. K. SCHLENZIG

Das Herstellen einer Leiterplatte kann unter Amateurbedingungen recht zeitaufwendig sein. Liegt das Ergebnis endlich vor, zeigt sich bisweilen eine bose Überraschung: Irgendwann im Prozeß zwischen Entwurf und ätzsestem Leiterbild hat man die salsche Seite gewählt. Was nun? Aus solch einem konkreten Anlaß ergaben sich die im folgenden beschriebenen Lösungen. Wie so oft wurde der erkannte Fehler Ouelle einer fruchtbaren Anregung. Die Ergebnisse können auch ganz bewußt in neue Objekte einbezogen werden - bisweilen bringt das Vorteile.

Ausgangspunkt war eine Leiterplatte für Oberflächenmontage. Wenn man jedoch weiter (und zurück!) denkt, könnte auf diese Weise auch manche eigentlich zum Bohren vorgesehene Platte unter Einsparen der Löcher gewissermaßen "andersherum" bestückt werden. Man spart das Bohren und hat vielleicht Vorteile bei der Gesamtgestaltung, Beispiel: Die Platte ist rückseitig kupferkaschiert, und das könnte bereits Teil der Gehäusesläche werden. Das alles geht selbstverständlich nur bei nicht allzu hoher Bauelementedichte. Und es kann auch nur als Übergang betrachtet werden.

### Granzlinian

Derzeit befindet sich der Amateur in einer Lage, die der vor etwa 30 Jahren ähnelt: Damais konnte mancher zwar bereits Leiterplatten herstellen, aber die Bauelementeanschlüsse paßten nicht so recht dazu. Fahnenanschlüsse mußten


beschnitten, dreidimensional verteilte Kontakte in eine Ebene gebracht werden usw. Inzwischen sind alle dafür sinnvollen Bauelemente ganz selbstverständlich für Leiterplattenmontage vorgesehen.

Die Grenze für diese Generation ist längst gezogen. Zunehmend werden Bauelemente für die Oberflächenmontage geschaffen und sie beginnen auch den Amateur zu erreichen. Die neue Umstellung bringt allerdings manches Problem. Zum "Eingewöhnen", jedoch noch ganz im Zeichen der überwiegend verfügbaren klassischen Leiterplattenbauelemente mit dünnen Draht- oder Fahnenanschlüssen, wurden in den Bauplänen 68 und 69 erstmals innerhalb dieser Reihe Leiterplatten für Montage der Bauelemente auf der Leiterseite vorgestellt. Es zeigte sich, daß man nach dieser Methode zu recht vernünstigen Ergebnisssen kommen kann, wenn vieles auch gar nichts mit der "echten" SMD-Technik zu tun hat.
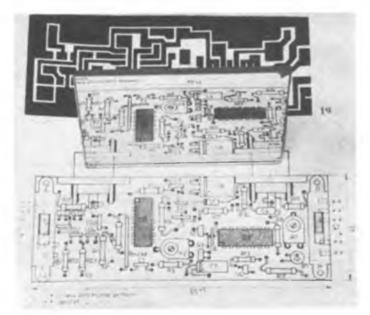
#### Störfall

Prompt gab es aber auch den ersten Reinfall. Im Interesse freizügiger Verbindung wurde die Platte zu Bauplan 69 ohne jedes Schriftelement fast ganz "geschwärzt". Im Verlaufe der Bauplanherstellung blieb das unter Kontrolle - nicht jedoch (leider) auf dem Typofix-Pfad. Gerade diese Leiterplattenart ergibt ja ein recht günstiges Ätzverhalten. Gleich dreimal konnte die kombinierte Sende- und Empfangseinheit des kapazitiven Wächters aus Bauplan 69 auf dem Typofixblatt untergebracht werden - in der Vorlage

> Bild 1: Auf dem Untergrund von Bauplad 69 steht ein (etwas zu kleiner) Spiegel, der sich als wirksame Hilfe beim Bestucken der Leiterder spiegelbildlich ausgelieferten wurde



platte erwies, die von Typofix-Falie gezogen

auch durchaus richtig in der neuen Art. Auf die Folie gelangte sie dagegen spiegelbildlich.

### Spiegeltrick

Widerständen und Kondensatoren ist es gleichgültig, in welcher Betrachtungsweise man sie montiert. Bei den gepolten Typen muß man etwas aufpassen, ebenso bei den Dioden. Aber unter Beachtung des Bestückungsplans und seiner gedanklichen "Spiegelung" - oben ist unten oder links rechts, je nach Wahl, braucht man nur wenig mehr Bestückungszeit. Bis auf die bauformorientierte Diodennolung (am besten die Pfeile einzeichnen und danach richten) vermag jedoch ein kleiner Spiegel alles so zu verändern, daß der Bestückungsplan dem neuen Leiterbild entspricht. Man stellt ihn an der oberen Kante des Bestückungsplans auf (Bild 1)


#### Schaltkreis-Inversionen

Die beiden Schaltkreise im DIP-Gehäuse können allerdings so einfach nicht einbezogen werden. Die Trivialmethode besteht darin, auf der Folienseite nach Ankörnen durch ein Stück Lochrasterplatte hindurch die jeweils 14 Löcher zu bohren und die Schaltkreise von der anderen Seite in üblicher Weise einzusetzen. Das stellt gewissermaßen das Gegenstück zu der sonst erforderlichen Notlösung dar, die für versehentlich verdreht hergestellte normale Leiterplatten empfohlen wird. Unschön an dieser Variante ist, daß man nun mehr Volumen braucht und dafür ist das vielleicht schon vorhandene Gehäuse nicht immer eingerichtet.

Um auf der im vorliegenden Falle Folienseite bleiben zu können, muß man die Schaltkreise buchstäblich "aufs Kreuz" legen, mit nach oben zeigenden Anschlüssen. Dafür läßt sich in einer der möglichen Lösungen nun bereits eine kleine Einzelheit echter SMT nutzen: das Vormontieren durch Kleben. Dazu ist weil bei Bedarf auch wieder leicht lösbar - das u.a. im Schreibwarenhandel erhältliche doppelseitige Klebeband "carma uni-fol" aus Leuna ausgezeichnet geeignet. Jeweils 14 kurze und wegen der Lötwärmeeffekte möglichst dünne Drahtstückchen, unten abgewinkelt, bilden nun technologische den Übergang auf die reine Amateur-Ebene und schaltungstechnisch die Kontaktierung zwischen den Schaltkreisanschlüssen und der dafür jetzt seitenrichtigen Leiterfläche. Man kann diese Drähte auch ösenförmig um die Anschlüsse biegen. Auf diese Weise läßt sich das Bauelement außerhalb der Platte vorbereiten und es muß nicht geklebt werden.

#### Adapter

Einzeldrähte sind nicht jedermanns Sa-

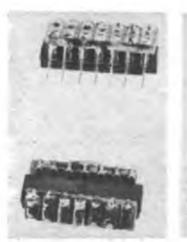

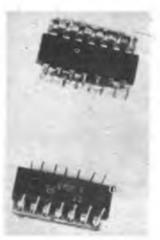


Bild 2: Seitenansichten der beiden unterschiedlich adan tierten Schaltkreise

Bild 3: Blick auf die angepaßten Schalt kreise

che. Mit ein wenig mehr Aufwand läßt sich dem abhelfen - um den Preis von etwa 2 mm mehr Breite auf beiden Seiten des Schaltkreises. Die Platte von Bauplan 69 tolerierte das, und so wurde der V 4007 D zwischen zwei schmalen Stükken Streifenleiterplatte montiert. Die Streifen verlaufen in Anschlußrichtung, die Folie liegt außen. Es wird ein 7 Löcher langer und drei Lochreihen breiter Streifen für jede Seite benötigt. Man sägt von Loch zu Loch und erhält so "Briefmarkenränder". Die Schaltkreisanschlüsse werden - allerdings nicht ganz der Herstellervorschrift entsprechend rechtwinklig nach außen gebogen, so daß sie in die halbkreisformigen Vertiefungen der äußeren Lochreihe eingreifen. Dort lötet man sie an. Unten entsteht ein mit kleinen Lötkehlen gut mit der Leiterplatte verlötbarer Kontaktkamm. Das erinnert schon wieder stärker an "echte" SMT. Bild 2 und Bild 3 zeigen diese und auch die folgende Art in zwei Ansichten.

Der andere Schaltkreis wurde "halbstarr" adaptiert. Das mag als Zwischenlösung zwischen Einzeldrähten und Kontaktkamm gelten. Diesmal sind vier Lochreihen vom Halbzeug Streifenleiterplatte erforderlich. Jenseits der äußeren Lochreihen sollte nicht mehr viel Material stehenbleiben. Mit einer Rundseile werden die querlaufenden Streifen zwischen den beiden inneren Lochreihen getrennt. Die Schaltkreisanschlüsse sind ein wenig nach innen zu biegen, so daß sie zwar in die äußeren Lochreihen passen, jedoch mehr an deren Innenseiten anliegen. Dadurch entsteht genügend Platz, um außen etwa 0.3 mm dicken Schaltdraht durch die Löcher parallel zu den Anschlüssen zu schieben. Die oberen Drahtenden sollten zusätzlich nach unten gebogen werden, so daß die Drähte fest in den Löchern sitzen. Nun werden Drähte und Anschlüsse gemeinsam auf der Folie verlötet. Die Drahtbeine winkelt man unten in der Ebene der Schaltkreisoberfläche ab und lötet an ihnen das ganze Gebilde auf die Leiterplatte.

Bild 4 zeigt eine von der Typofixfolie zu Bauplan 69 hergestellte Leiterplatte, mit den beiden auf die beschriebene Art adaptierten Schaltkreisen teilbestückt.

Ist man auf solche Weise der "Amateur-SMT" dieser Übergangsperiode etwa näher gekommen, läßt sich der Gedanke

des Adaptierens auch auf andere Bauelemente anwenden. Schließlich ist es nicht immer sehr günstig, Drahtenden auf die Folie zu löten. Eine entsprechend entworfene Leiterplatte kann jedoch durchaus auch ganze Gruppen von Widerständen und Kondensatoren in Form solcher mit Streifenleitem adaptierter "RC-Packs" aufnehmen. Einzelne Bauelemente lassen sich dann viel leichtor wieder herauslösen als in der jetzigen Form, wo es oft gleich mehrere Anschlüsse trifft. Einzige Vorarbeit für diese Technik: Man hat sich einen kleinen Vorrat an Streifen zu sägen. Dabei genügen für passive Bauelemente zwei Lochreihen, so daß die Achse des Bauelements etwa 2.5 mm über der Platte liegt. Elektrische Konsequenzen

Streifenleiter sind breiter als Schaltkreisanschlüsse. Verwendet man die beschriebene Lösung noch dazu in einem auf Streukapazitäten empfindlichen Gerät wie dem nach Bauplan 69, sind Konsequenzen zu erwarten. Konkret: Die von der spiegelbildlich gelieferten Typofix-Folie bergestellte Leiterplatte wurde in der beschriebenen Weise bestückt und in Betrieb genommen. Daß die Kupferfläche der Rückseite mit Schaltungsmasse zu verbinden war und daß man ohne Schirmfolie um das Ganze nicht aus dem Schwingen herauskommt, steht ia bereits im Bauplan. Doch selbst bei vollem Widerstandswert des Stellpotentiometers für die Empfindlichkeit bleibt die Selbsterregung. Bereits ein Kondensator zwischen 2,7 und 10 pF (je mehr, um so weniger empfindlich wird es) zwischen den Punkten 6 und 8 des V 4007 D genügte, das zu beheben. Anschließend arbeitete die Schaltung wie erwartet. Die Größenordnung der Kapazitäten wird verständlich, wenn man an die typisch nur 7,5 pF Eingangskapazität von CMOS-Schaltkreisen denkt. In Bild 5 ist der zusätzliche Kondensator über dem vertikal abgebildeten Schaltkreis zu erkennen.

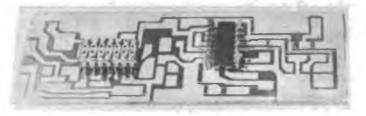


Bild 4: Mit den beiden adaptierten Schaltkreisen teilbestückte Leiterplatte

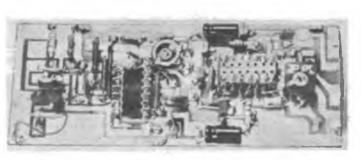


Bild 5: Gesamthe stückung der bereits erfolgreich getestaten Leiterplatte (ohne Schalter und Buchsen, da im Einsatzfall direktverdrahtet)

### Abdecklack-Tip

Handelsüblicher Abdecklack läßt sich sehr gut mit Stempelfarbe, die der Handel in verschiedenen Farben anbietet, einfärben. Die Verfärbung des Abdecklacks ist bereits bei kleinen Mengen beigegebener Stempelfarbe sehr intensiv.

K. Wenke

### Funkuhr mit Einchipmikrorechner (2)

### **U. GODEMANN**

ST1 bis ST3 dienen dem Ein- und Ausschalten der Wecker, der Weckzeiteinstellung und dem Abruf des Datums. Der EMR übernimmt folgende Funktionen:

- 1. Binärauswertung der vom Empfänger kommenden Impulse mit Hilfe eines fehlertoleranten Identifikationsprogramms. Jeder Eingangsimpuls wird achtmal auf seine Amplitude abgetastet und danach den Logikwerten "0" oder "1" zugeordnet bzw. als fehlerhaft verworfen.
- 2. Dekodierung der einlaufenden Impulse, Speicherung und Paritätskontrolle aller empfangenen Daten, auch wenn sie nicht angezeigt werden (Wochentag, DUT1-Kennung).
- 3. Synchronisterung des internen Zeitgebers, so daß im eingerasteten Zustand der Wechsel der Sekundeneiner sowie der Sekundenimpulse an P27 möglichst genau mit der gesendeten Impulsvorderflanke zusammenfällt.
- 4. Vollständige Multiplexsteuerung der LED-Anzeige, die Dezimalpunkte (DP6 ganz links bis DP1 ganz rechts) der Anzeigen haben dabei Sonderfunktionen.
- 5. Start/Stop-Steuerung des Abtastgenerators (D1.1 und D1.2).

- 6. Realisierung einer gewöhnlichen 24-Stunden-Software-Uhr, die nach mindestens einmaliger Synchronisation (fehlerfreier Empfang eines kompletten 1-min-Datensatzes) mit Quarzgenauigkeit läuft.
- 7. Bedienung zweier unabhängiger Weckfunktionen, einschließlich Steuerung der beiden Relais, Weckaktivierung, Weckzeiteinstellung und Statusanzeige
- 8. Datumsanzeige auf Anforderung. Dabei bilden die letzten beiden Funktionen das Vordergrundprogramm des Prozessors, der Aufruf aller anderen Funktionen erfolgt über Interrupts. Bei 4 MHz Quarzfrequenz beträgt die Prozessorbela-


stung etwa 20,5%.

Die vom Empfänger kommenden Impulse werden einem Test nach Punkt 1 unterzogen und anschließend nach Punkt 2 behandelt. Die Datensammlung beginnt stets mit der ersten Sekunde einer Minute. Verläuft dieser Vorgang bis zur 59. Sekunde feblerfrei, wird der komplette Datensatz ausgewertet. Gelingt auch dies ohne Febler, so startet die Uhr mit der vollen Minute auf aktueller Zeit. Dieser Vorgang wiederholt sich ständig.

Kommen keine Empfangsfehler vor, hat die Uhr zu Minutenende auch dann eine maximale Ungenauigkeit von höchstens 8 ms (bezogen auf den Minutenbeginn), wenn die Oszillatorfrequenz des EMR variiert. Ist der EMR-Oszillator abgeglichen, sinkt diese Abweichung um mindestens eine Größenordnung. Schwache Softwarekopplung an die Eingangsimpulse und zahlreiche Prüfungen garantieren, daß falsche Zeitanzeigen nicht auftreten können.

Ohne Punkt 3 würde die Uhr schon funktionieren, nur kann im ungünstigsten Fall ein Zeitversatz zwischen gesendetem und angezeigtem Sekundenwechsel von fast 1 s austreten. Um das zu vermeiden. mißt der Rechner die Abstände zwischen den empfangenen Impulsvorderflanken. Liegen drei aufeinanderfolgende Impulse zeitlich im Erwartungsbereich 1 s ± 8 ms auseinander und der vierte folgt in einem Abstand, der dem Mittelwert aller vier Impulse entspricht, so synchronisiert die Uhr intern. Das heißt, daß der nächste Sekunden wechsel 984 ms nach dem vierten Impuls erfolgt, alle weiteren natürlich im Abstand von 1000 ms. Durch den einmalig um 16 ms vorgezogenen Sekundenwechsel wird die Verzögerung, den die schmalbandigen ZF-Filter verursachen, kompensiert. Leider ist diese Verzögerung nicht exakt reproduzierbar, Schwankungen um einige Millisekunden sind unvermeidbar und stellen die Genauigkeitsgrenze der Uhr dar.

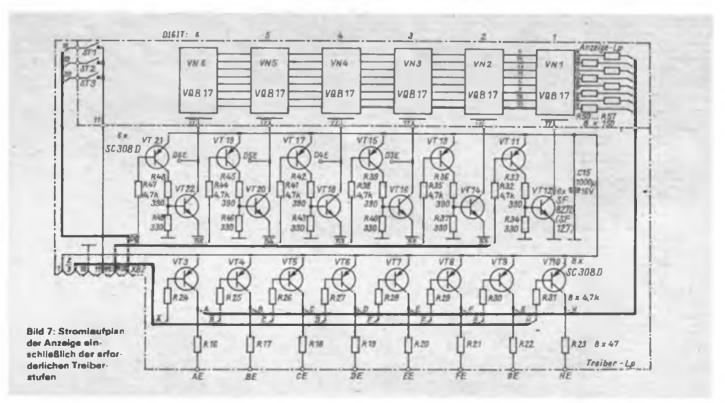Wenn das stört, muß man die Empfängerbandbreite auf mindestens 1,5 kHz erböhen und die erforderliche Störfreiheit durch geeignete Anbringung des Empfän-



gers (bzw. der Antenne) garantieren. Dann kann man die Laufzeit zum Sender softwaremäßig genau berücksichtigen. Die summarische Unsicherheit der Uhr beträgt dann nur noch einige hundert Mikrosekunden

Das Netzteil besteht aus Entstörschaltung (L1 ist eine Netzdrossel aus Fernsehgeräten mit Schaltnetzteil), Netztransformator El 54/18, Diodenbrücken und

den Stabilisierungsschaltungen für +5 V und +12 V. Letztere befinden sich jeweils auf einem Kühlblech Al 50 × 40 × 2 mm<sup>3</sup>.

### Abgleich

Der Empfängerabgleich wird nach Anschluß der Ferritantenne und bei anliegendem Sendersignal durchgeführt. Zur Signalkontrolle ist ein Oszilloskop notwendig. Man überprüst zuerst die Betriebsspannung an XM4 (etwa 9,0 V). Die beiden ZF-Kreise (2,5 kHz) können durch Veränderung der Kondensatorbeschaltung auf Resonanz gebracht werden. Die Empfangsspule L1 läßt sich durch Verschieben auf der Ferritantenne abgleichen.

Die Regelschaltung ist nicht in der Lage, alle vorkommenden Toleranzen des Al


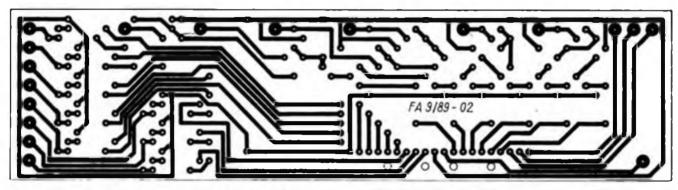


Bild 8: Entwurf der Leitungsführung der Anzeigetreiberplatine

Bild 9: Bestuckungsplan der Leiterplatte für die Anzeigetreiber

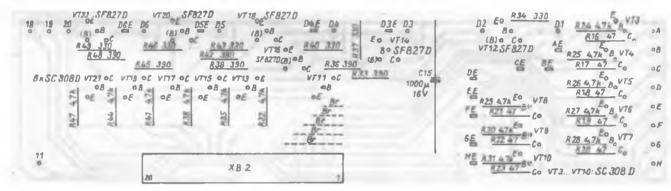


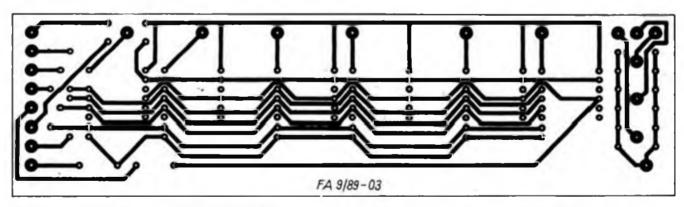


Bild 10: Entwurf der Leitungsführung der Anzeigeplatine

Bild 11: Bestückungsplan der Anzeigeleiterplatte

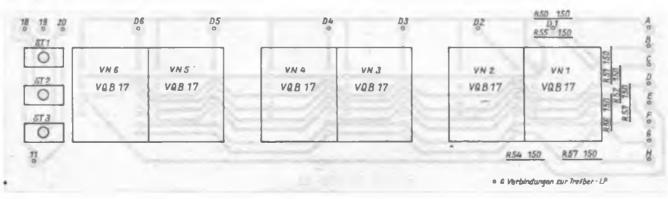

### 40 Jahre DDR – 40 Jahre Friedenskampf

Gegenwärtig werden in der DDR Panzer verschrottet, Kampffliegergeschwader aufgelöst, Ausgaben für den Verteidigungshaushalt um 10 Prozent verringert, die Nationale Volksarmee um 10 000 Mann reduziert. Das ist Realität, nicht nur eine Geste guten Willens. Das ist Ausdruck einer Politik, die vom Oktober 1949 an einzig und allein darauf gerichtet ist, neues Kriegsunheil von Europa und der Welt fernzuhalten.

Niemals zuvor gab es einen deutschen Staat, der sich den Frieden, das friedliche Miteinander der Völker zum Programm gemacht hatte. Kriege gingen von deutschem Boden aus. Genährt von Gebietsansprüchen, vom Eroberungsstreben, von der Profitsucht des deutschen Imperialismus und Militarismus.

Vor 40 Jahren trat ein deutscher Staat in die Weltgeschichte ein, der sich von der ersten Stunde an dem Frieden verschwor, der dem Krieg den Kampf ansagte. Er zog die seine Politik bestimmende Schlußfolgerung, daß von deutschem Boden nie wieder Krieg, sondern immer nur Frieden ausgehen darf.

Nie hat sich die DDR von ihrer konsequenten Friedenspolitik ahhringen lassen. Diejenigen, die westlich der Elbe die endgültige Spaltung Deutschlands provozierten und vollendeten, der Restaurierung imperialistischer Macht, der Militarisierung den Vorrang gaben, der Alleinvertretung das Wort redeten, Grenzrevisionen und ein "Roll back" in ihre politischen und militärischen Ziele aufnahmen, sind inzwischen belehrt, daß es um die DDR - einem gewichtigen Friedensfaktor - keinen Umweg gibt. Bekehrt allerdings sind diese Leute nicht. Würde man sonst in der BRD die Wiederbelebung des Nazismus zulassen, das Gerede von einem (faschistischen?) Deutschland in den Grenzen von 1937? Würde man sich dort sonst winden wie ein Wurm, wenn es um konkrete Schritte für eine dauerhaste Friedenssicherung durch Abrüstung, Reduzierung von Truppen und Rüstungsgeldem, um Vertrauensbildung geht?

Belächelt, beschimpft, verleumdet, tausende Male totgesagt wurde unsere Republik – von ihren Feinden. Geachtet, anerkannt, in ihre Mitte genommen – wurde und wird sie von ihren Freunden. Und der sozialistische Staat DDR steht heute lebendiger denn je im Kampf für die wichtigste Sache der Welt – den Frieden. Weil: Der Frieden allein ist nicht alles, aber ohne den Frieden ist alles nichts.

F. Noll

Hexlisting des Funkuhr-EMR-Programms

1889	88 6C 81	38 88 78 8F		10 8C	P	1200	70 F			78 8 8C F		88	p)0.p.p.
1010	02 IC 98	20 69	3C F1	C2	C	1210	AL I		FB	02 1	C FE	98	. (
1818	38 2A FC	9F 76		43	Bel.A. Fr	1218	01 6			F8 7		78	
1020	8A 76 F2	36 GD		<b>63</b>	. vr k.F.	1228	8E E		==	89 7 86 8		EB	.c^0.(.0
1828	28 68 8A	76 F2	20 EJ	13	k.vr k.	1230	FO E		ED	FB 1	7 56	17	on.mg.V.
1628	46 60 94	EJ 6D		FI	FV.(	1238	BF 8			De e	:	C 2	Þ
1848	A4 85 15 EB 88 76	E1 0D		16	8k.8 k.v. k.f	1248	E3 0			8E 1		22 0D	P. f 1.
1050	83 18 A4	85 18	E1 11	A 4	1 h . 1	1250	98 4	9 83	54	88 7	F 50	87	. b . V P .
1858	86 19 EB	88 76 28 76		61 E1	k . v k . F . v k	1258	30 0			50 0 FF F		FD	P.P.P.P)
1868	33 E4 BE	IA EA		Dá	344.hV	1248	FF F			FF F		FF	
1070	01 17 E4	8E 84		36		1278	46 0			FD 7		78	F)p.0
1878	63 CF 36	0D C3		14	.0V.Cv	1278	88 71 86 B		21	00 5 20 7		7F ac	.o.l.V
1088	76 82 82	E1 86	14 ED		vk.4	1288		E 07		61 4		A7	A.
1098	D6 61 14	76 83		ES	Vvke	1298	87 6			46 8		11	
1 8 9 8 1 8 A 8	E4 88 88 E4 8E 17	DA 03		B Z B E	fVkR	1298 1248	41 8		20 07	87 8 24 E		01	A Sh . 1
BABI	87 86 67	82 E4	13 30	DA	av	1248	87 E	6 1A	AA	E4 1	1 AA	E6	. 6. 46. 46
1010	01 14 76 03 04 EB	82 81 16 76		76 E1	vk.v	1238	1D A	A 76 F A6	F	08 E 38 E		3A 76	h.b.2k.v
1000	F1 07 07			17	Q A	1200				34 E		ÁC	k . V
ICA	24 EB E4				\$kd1	1208	1F 5	6 FA	F7	38 6	9 58	0.8	k.V .Vz wP.P.
1000 1000	07 E6 13	17 76		76 E1	. f V v	1200	38 B			BF A		CI	P.P)?.44
ICEC	91 76 82	02 E1	F1 87	17	. v kg	1268	87 D		22	D6 8		EI	. U. "V. 7h
IGEA	18 47 87	40 E1		67	. q. k i M.	12E8	D3 8			83 2		6.2	[,.v.*v.
10F0	0F 81 E1	ES 13		14	v k 6 v	12F8 12F8	3F E	3 D6		86 D 22 8		22 D4	?k0v.*
1100	ER DD 74	02 02	EN FI	17	k]vkq.	1300		2 14	83	22 1		3F	. "V. "V. 7
1108	87 61 67 87 FB 83	87 8A		37 38	k f N	1289	61 0			AA E		AA	k.4.04.0
1110	49 FF FF	FF FF		FF		1210	E 6 1			AF 5		FE	1.4./V.*
1120	FF FF FF					1320	81 A	5 78	88	88 E	9 11	89	. 20 11.
1128	EB FA 76	FF FF		FF	kvv/	1228	AE B	3 FA	C1	BA C		BA BA	
1138	FF FF FF	FF FF	FF FF	FF		1338	CF C			ai F		AE	0Au/.
1140	EE EE EE			FF		1340	83 F		0 F	01 A		FF	. 2 V /
1148	FF FF FF 78 87 E4			<b>#</b> 1	a.dV	1348	FF F	F FF		FF F		FF	
1158	84 87 BC			4		1358		FFF		FFF			
1160	E1 05 A6	8C 82	P F B 28	A6	h.h((h	1340		A 99	FA	99 8		14	02.2
1168	01 88 71 51 71 88				((. f F.	1348	29 B			78 8		FF	1.1.0
1178	80 81 BE	AL BC		BA		1378	BØ 1	F 88		81 8	4 FF		
1186	F1 87 86			21	(.1(.! .VP.7F	1286			AI	88 8		46	
1198	82 88 83	FS FF		FF		1398	40 6			10 1		48	
1198	EE EE EE		EE EE	EE	• • • • • • •	1398							
11AE	ee ee ee			FF		13AB	96 9	9 99	*		9 99	66	
1110	46 83 88	36 F1	F7 A4	F2	F V(u&r	1380			88	10			
1118	F6 63 24			42 E1	vk8.r.(.	1318	10 1						
11C8 11C8	28 11 20 10 00 11			Č	. 6. 4. 6. 7	12C8							
1110	18 A4 F2	10 E	43 PB	F2	. Sr.k.fr	1300	CO F	9 A4	11	99 9	2 82	FA	0v00
1 1 D B	F6 E6 F1	4F E 6		18	vfq0fr28	1250	88 9		B3 FF	CA A		8E FF	F!
11E8	MC 1F FF	FF FF	FF FF	FF	.?	1259	FFF		FF	FFF		FF	
11F0	FF FF FF			FF		13F8			FF			FF	
11F8	FF FF FF	FF FF	FF FF	FF		13F8	FF F	FFF	FF	FF F	FFF	FF	

(A 244 D) abzufangen. Es ist daher durch Variation von  $R_1$  die Amplitude an XM1 (bei 100 % Träger) auf  $U_{SS} = 3.0 \text{ V}$  einzustellen. An XM2 muß dann das demodulierte Signal mit  $U_L = 1.7 \text{ V}$  und  $U_H = 6.5 \text{ V}$  vorliegen.

Im Rechnerteil sind ein Zählfrequenzmesser an XM1 anzuschließen und mit
C11 die interne Taktfrequenz auf die
halbe Sollquarzfrequenz abzugleichen.
Steht ein Frequenzmeßgerät nicht zur
Verfügung, kann dieser Abgleich eventuell auch entfallen. Bei Quarzen mit der
üblichen Lastkapazität von 30 pF ist die
Funktion der Uhr trotzdem gewährleistet,
lediglich im nichtsynchronisierten Betrieb werden sich Gangabweichungen bemerkbar machen.

Unabdingbar ist der Abgleich des Abtastgenerators. Dazu ist das Oszilloskop mit der H/L-Flanke der anliegenden Eingangsimpulse extern zu triggern. An XM2 sind dann bei ungestörtem Empfang acht Tastimpulse zu sehen. Diese müssen eine Periode von 25 ms haben; als Einstellkriterium gilt, daß die fünste L/H-Flanke der Impulsreihe zeitlich mit der L/H-Flanke der Eingangsimpulse zusammenfällt, wenn eine logische "Null" (100 ms Länge des Eingangsimpulses) empfangen wurde. Entsprechend ist R4 einzustellen.

Ein Prozessorreset läßt sich bei Bedarf durch Überbrücken von C12 mit einem Widerstand  $(1 k\Omega)$  veranlassen.

(wird fortgesetzt)

#### Literatur

- Skottke, H.-J.: Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit und Datum, FUNKAMATEUR 35 (1986), H. 12, S. 590
- [2] Lehmann, S.: Funkuhr mit Mikroprozessor, FUNKAMATEUR 35 (1986), H. 5, S. 255 ff.
- [3] Schreiber, H.: Der Zeitzeichen- und Normalfrequenzsender DCF 77, Funktechnik 29 (1974), H 1, S, 21 ff.
- [4] Vereinbarung über Funkanlagen von Mitgliedern des Kulturbundes zum Empfang von Zeitzeichensendern, Astronomie und Raumfahrt 20 (1982), H. 6, S. 184
- [5] TGL 200-7045

### **FUNKAMATEUR-Banelementeinformation**

### Frequenzteiler-Schaltkreis

Industrietyp und Amateurversion

### U 1059 D U 1059 DA S1

### VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden

### Grenzwerte (im Betriebstemperaturbereich)

Parameter	Kurzzeichen m	in max.
Betriebsspannung	Ucca o [V]	0 7.0
Spannung an allen Eingängen	U, [V]	-1.0 7.0
Spannung an den Ausgängen	Uo [V]	- 1,0 10.0
Ausgangsdauerstrom	lo [mA]	0 20.0
Verlustleistung	P <sub>iet</sub> [mW]	350
Umgebungstemperatur	8. (°C)	0 (10) 70 (45)
Lagerungstemperatur		55 125

Klammerwerte gelten für den Amatourtyp U 1059 DA S1

### Betriebsbedingungen

Parameter	Kurzz	eichen	mio.	typ.	mex.
Betriebsspannung	Ucca		4,75	5,0	5,25
Betriebsspannung	Upp	[V]		9,0	
Eingangs-L-Spannung an CM33	UILCM	11 [V]	0		1,5 (2)1
Eingangs-H-Spannung an CM33	Uman	33 [V]	3,5 (3,0)1		5,5
Eingangsfrequenz an I(AM)	f <sub>IAM</sub>	[MHz]	0,6 (0,5)2		$0.75(30)^2$
			0,9		2,7
			6,3		7,7
Eingangsfrequenz an I	fipm	[MHz]	76 (30) <sup>3</sup>		84 (120)2
			98		120
Eingangsspannung an I <sub>(AM)</sub>	UIAM	(mV)	100 (20) <sup>3</sup>		250 (100) <sup>3</sup>
Eingangsspannung an leu	UIPM	(mV)	30 (10) <sup>3</sup>		250 (100) <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	8.	rci	(0)2	25	(70)1
Lastkapazität an beiden Ausgängen	CL	(pF)		40	<b>(</b> ,

Klammerwerte nach [1]

1 nach [1] auch gültig für UISET

2 nach [1] abweichende Angaben

### Kennwerte ( $U_{CC(1...4)} = 5.0 \text{ V}$ ; $U_{DD} = 9.0 \text{ V}$ ; $R_D = 470 \Omega$ ; $C_L = 40 \text{ pF}$ ; $\theta_a = 25 \,^{\circ}\text{C}$ )

Kurzzei	chen	min.	max.
loc	[mA]		50
Uom	įvį	8,5	
UoL	[V]		2,4
R,	[10]	1,0	
10.377	[mA]	-2,0	-4,0
	[mA]	-1,1	-2.4
THILLIH	[20]		50
	I <sub>CC</sub> U <sub>OM</sub> U <sub>OL</sub> R <sub>1</sub> I <sub>H.SET</sub> I <sub>H.SET</sub>	U <sub>OH</sub> [V] U <sub>OL</sub> [V] R <sub>1</sub> [kΩ] I <sub>11.577</sub> [mA] I <sub>11.6333</sub> [mA]	$\begin{array}{lll} I_{CC} & [mA] \\ U_{OH} & [V] & 8,5 \\ U_{OL} & [V] \\ R_1 & [k\Omega] & 1,0 \\ I_{ILSET} & [mA] & -2,0 \\ I_{ILCM1D} & [mA] & -1,1 \\ \end{array}$

### Übersichtsschaltplan/Grund- und Meßschaltung


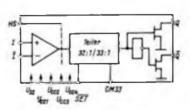


Bild 3: Übersichtsschaltplan des U 1059 D

Bild 4: Grund- bzw. Maßschaftung

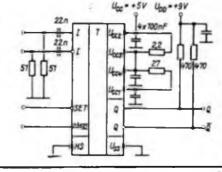

### Werkstandard

### Kurzcharakteristik

- Frequenzteiler-Schaltkreis mit HF-Vorverstärker für Synthesizerabstimmsysteme und Frequenzmeßgeräte, vorzugsweise für den Einsatz in der Konsumgüterelektronik
- maximale Eingangsfrequenz 120 MHz
- hohe Eingangsempfindlichkeit
- wählbares (programmierbares) Teilerverhältnis 32:1 oder 33:1
- voreinstell- bzw. sperrbar
- TTL-kompatible Steuereingänge
- komplementäre Open-Drain-Ausgangsstufen
- separate Betriebsspannungsanschlüsse für die internen Funktionsblöcke
- 16poliges DIP-Gehäuse
- nSGT3-Technologie
- nicht identisch mit SAA 1059¹ (Valvo), prinzipiell jedoch funktionsgleich einsetzbar (d. Red.)
- Amateurtyp: U 1059 DA S1
- Nachfolgetyp: U 1159 DG

1 Beim U 1059 D erfolgt die Gleichspannungsversorgung der Signaleingänge im Gegensatz zum SAA 1059 intern, so daß die sich der externe Bauelementeaufwand reduziert. Die beim SAA 1059 zusätzlich vorhandenen komplementären ECL-Ausgangastufen besitzt der U 1059 D nicht.

### Schaltsymbol/Pinbelegung


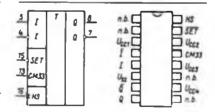



Bild 1: Schaltsymbol des U 1069 D

Bild 2: Pinbelegung (rechts)

Ucci	Betriebsspannung Eingangsver-
	atärker
Uccz	Betriebssp. SET-Eingangsstufe
Ucca	Betriebsap: Substratgenerator
Ucca	Betriebssp. Teilerstufen
Uss	Masse
1	HF-Signaleingang (AM)
1	HF-Signaleingang (FM)
Q	Open-Drain-Ausgang, nichtinv.
ā	Open-Drain-Ausgang, Inv.
SET	Voreinstell-/Freigabeeingang
<b>CM33</b>	Eingang zur Wahl des Teilerver-
	hältnisses
n.c.	nicht belegt
HS	interne Abschirmung

#### Impulsdiagramme

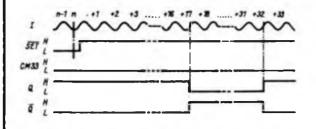

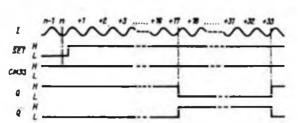

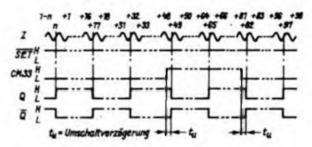


Bild 5: Impuladiagramm beim Teilerverhältnis 32:1 (o.l.)

Bild 6: Impuladiagramm beim Tellerverhältnis 32:1 (u.l.)

Bild 7: Impulsdiagramm beim Betrieb mit dem PLL-Synthesizerschaftkreis U 1056 DD (o.r.)

### Funktion der Steuereingänge

SET = H - Teiler freigegeben SET = L - Teiler gesetzt (gespernt) CM33 = H - Teilerverhältnis 33:1 CM33 = L - Teilerverhältnis 32:1

### **Applikationshinweise**

- Der Frequenzteiler-Schaltkreis
   U 1059 D ist vorzugsweise für die Anwendung in Kombination mit dem
   PLL-Synthesizerschaltkreis U 1056 DD gedacht.
- Der symmetrische Eingang des U 1059 D erlaubt den direkten Anschluß zweier Oszillatoren ohne gesonderten Umschalter oder Frequenzweiche. Dabei muß jedoch schaltungstechnisch gesichert sein, daß jeweils nur ein Oszillator arbeitet.
- Bedingt durch die hohe Eingangsempfindlichkeit des Eingangsverstärkers ist eine passive Auskopplung der Oszillatorsignale möglich.
- Die Verbindungsleitungen vom Oszillatorausgang zum Frequenzteiler-Schaltkreis können impedanzrichtig abgeschlossen werden; sie führen nur geringe Signalamplituden. Es empfiehlt sich, die Verbindungsleitungen zu den Oszillatoren abgeschirmt auszuführen, um mögliche Fehlfunktionen durch Störstrahlung zu vermeiden.
- An die komplementären Ausgangsstufen können CMOS-Schaltungen direkt angeschlossen werden.
- Bei der Wahl des Ausganges ist die schaltwirksame Flanke der Folgeschaltung zu berücksichtigen.
- Der Voreinstell- und Freigabeeingang SET bewirkt eine Voreinstellung der Teilerstusen derart, daß sich die Polarität an den Ausgängen erstmals nach 16 Eingangsimpulsen, gezählt ab Freigabe des Zählers, ändert.
- Daraus ergibt sich beim Einsatz des Schaltkreises in Frequenzmeßschaltungen bei Steuerung des SET-Einganges mit dem Torsignal (Gate-Impuls) eine Aufrundung des Meßergebnisses.
- Zum Schutz des Schaltkreises gegen Zerstörung durch elektrostatische Aufladungen sind die für MOS-Bauelemente geltenden Behandlungshinweise einzuhalten.

### Hinweise der Redaktion

- Durch Nachschaltung einer separaten Teilerkette mit den Teilerfaktoren 2:1, 5:4 und 5:4 ist es trotz des U 1059 D-Teilerverhältnisses von 32:1 möglich, ein Gesamtteilerverhältnis von 100:1 zu erzielen, was eine problemlose Anwendung als Vorteiler für Digitalzähler erlaubt. Eine derartige Teilerkette läßt sich beispielsweise mit zwei Dezimalteiler-Schaltkreisen DL 090 D und einem DL 000 D realisieren.
- An vom Hersteller freundlicherweise zur Verfügung gestellten Mustern des Amateurschaltkreises U 1059 DA S1 durchgeführte Messungen ergaben maximal verarbeithare Eingangsfrequenzen von 180 bis 210 MHz bei Eingangsspannungen von 50 mV. Dadurch und durch seine im Vergleich zu den bisher üblicherweise eingesetzten ECL-Teilern der SU-Serie K 500 relativ geringen Stromaufnahme ist er für den Einsatz im UKW-Amateurfunkgeräten interessant (z. B. [5]).
- Obwohl die Open-Drain-Ausgangsstusen vorzugsweise für den Anschluß von CMOS-Schaltkreisen (UDD = 9 V) vorgesehen sind, erlauben sie bei einer Betriebsspannung UDD = 5 V auch die Ansteuerung von TTL-Eingängen. Dadurch ergeben sich bei Amateuranwendungen deutlich vereinsachte Schaltungslösungen.
- Außer mit dem PLL-Synthesizerschaltkreis U 1056 DD läßt sich der U 1059 D z. B. mit dem SAA 1070 (Valvo) kombinieren, der einen vollständigen Digitalzähler zum Außau eines AM/FM-Tuners enthält [4].
- Nach unseren Informationen soll der U 1059 DA S1 demnächst in größerer Stückzahl in den Amateurfachbandel gelangen. Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe ist uns

jedoch noch kein verbindlicher EVP fürdieses Bauelement bekannt

Für die Heste 11 oder 12 bereiten wir einen Beitrag vor, der sich mit dem Amateureinsatz des U 1059 DA S1 und seinen Eigenschasten besaßt. Bis dahin erhossen wir uns auch Klarheit darüber, ob beim Amateurtyp zusätzlich zu dem ahweichenden Temperaturbereich Funktionseinschränkungen vorliegen können.

#### Literatur

- [1] Katalog Aktive elektronische Bauelemente 1987 Teil 1, S. 252ff.
- Werkstandard des VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden, März 1928
- [3] Integrierte Schaltungen für digitale Systeme, Valvo, 1980, S. 59 ff.
- [4] Rósza, S.: Digitális Rádióskálák, Műsaki Könyvkiadó, Budapest 1987, S. 118ff.
- [5] Piacher, L.: 145-MHz-Syntheseoszillator für PM mit U 1056/1059, FUNKAMA-TEUR 38 (1989), H.9, S. 451

### **FUNKAMATEUR-Bauelementeinformation**

### Silizium-HF-Leistungstransistor

in Epitaxie Planar-Technologie

### **KT 922**

### UdSSR TGL 36 408

Grenzwerte				
Parameter (Bedingungen)	Тур	Kurzzeio	max	
Kollektor/Basis-Spannung		Ucan	[V]	65
Kollektor/Emitter-Spannung ( $R_{BL} \le 100 \Omega$ )	1	UCER	įvį	65
Kollektor/Emitter-Spannung	ı	Ucro	[V]	30
Emitter/Basis-Spannung		Urno	[V]	4
Kollektorstrom (-spitzenstro	n) <sup>1 2</sup>	$l_c(l_{CM})$	[A]	
	KT 922 A			0.8 (1.5
	КТ 922 Б. Г			1,5 (4,5
	КТ 922 В. Д			3.0 (9.0
Gesamtverlustleistung <sup>†</sup> 48, = 40 °C)		P <sub>tot</sub>	[W]	
	KT 922 A			8
	КТ 922 Б, Г			20
	КТ 922 В. Д			40
Sperrschichttemperatur		θ,	[°C] -45	160

1 im Betriebstemperaturbereich 2 tp

 $2 t_p = 20 \mu s$ ;  $T/t_p = 50$  3 dynamisch

### Thermische Kennwerte

Parameter	Тур	Kurzzeichen min.	max.
Gehäusetemperatur Wärmewiderstand		θ <sub>c</sub> [°C] -45 R <sub>thet</sub> [K/W]	85
	KT 922 A	selling free co.1	15
	КТ 922 Б. Г		6
	КТ 922 B. Д		3

### Dynamische Kennwerte

Parameter (Bedingungen)	Тур	Kurz	zeichen	min.	typ	max.
T ransitfrequenz		ſŢ	[MHz]			
$(f = 100 \text{ MHz}; U_{CP} = 10 \text{ V})$		•				
$(1_C = 0.4 \text{ A})$	KT 922 A			300	750	
$(1_c = 1.5 \text{ A})$	КТ 922 Б. Г			300	650	
$(1_C = 3.0 \text{ A})$	KT 922 B			300	550	
$(1_C - 3.0 A)$	КТ 922 Д			250	500	
Leistungsverstärkung!		Va	[dB]			
$(\mathbf{P}_{cont} = 5 \mathbf{W})$	KT 922 A			10	13	
$(\mathbf{P}_{cm} = 20  \mathbf{W})$	KT 922 B			7,5	10	
(P_ = 40 W)	KT 922 B			6,0	7,3	
(P <sub>out</sub> = 17 W)	KT 922 F			4,7	8,3	
$(\mathbf{P}_{col} = 35  \mathbf{W})$	КТ 922 Д			5.5	6.4	
Ausgangsleistung <sup>1</sup>		Pour	[W]			
(P 0,5 W)	KT 922 A			5	7	
(P. = 3,6 W)	KT 922 B			20	25	
(P = 10 W)	KT 922 B			40	45	
$(P_{in} = 3.6 \text{ W})$	KT 922 F			17	18	
(P. = 10 W)	КТ 922 Д			35	36	
Rückwirkungszeitkonstante!		han				
$(U_{CR} = 10 \text{ V})$		w	[ps]			
$(I_r = 40 \text{ mA})$	KT 922 A				8	20
$(I_{\pi} = 150 \text{ mA})$	КТ 922 Б, Г				12	20
(I = 300 mA)	КТ 922 В. Д				12	25
Kollektor/Basis-Kapazitāt		Ccm	[pF]			
(U <sub>CR</sub> = 10 V)						
	KT 922 A				8	15
	КТ 922 Б. Г				20	35
	КТ 922 В. Д				50	65
Emitter/Basis-Kapazität <sup>2</sup>		CERO	IPF			
(U <sub>fa</sub> = 0)						
	KT 922 A				75	
	KT 922 B, C				200	
	КТ 922 В. Д				500	

### Kurzcharakteristik

- HF-Leistungstransistoren im Metall-Keramik-Stripline-Gehäuse
- Treiber- und Endstufentransistor in FM-Sendern im Frequenzbereich von 50 bis 300 MHz bei 28 V Betriebsspannung. In [1] wird darauf hingewiesen, daß auch A-, AB- und B-Betrieb möglich ist.
- Transistoren durch integrierte Emitterwiderstände stabilisiert und fehlanpassungssicher
- Transistorelektroden sind vom Gehäuse isoliert

### Kapazität der Anschlüsse

	Kurzzeichen		
Emitter/Gehäuse Kollektor/Ge-	C <sub>EG</sub>	[pF]	1,9 1,5
häuse Basis/Gehäuse	CBG	[pF]	1,0

### Induktivität der Anschlüsse

	Kurz	typ.		
Emitter Kollektor	L <sub>E</sub> L <sub>K</sub>	[nH] [nH]	1,2 2,4	
Basis	L <sub>B</sub>	[nH]	2,5	

#### Maßbild

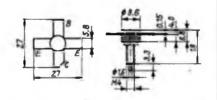


Bild 1/2: Maßbild und Anschlußbelegung

### Einbauhinweise

- Anschlüsse dürfen bis auf eine Mindestlänge von 4 mm gekürzt werden
- Das Kürzen muß ohne Krasteinwirkung auf die Gehäusedurchführungen der Anschlußfahnen erfolgen
- Lötstellenabstand zum Gehäuse mindestens 3 mm (Wärrne möglichst abführen!)
- Lötzeit maximal 6 s bei 270 °C

#### Literatu

- [1] Halbleiterdatenbuch Transistoren, Teil 4, S. 169 M., Berlin 1987
- [2] Transistors, Part 4, S.67ff. Elorg, Moscow

#### Statische Kennwerte Kennlinien Parameter (Bedingungen) Kurzzeichen min. Typ typ mer Kollektor/Emitter-Reststrom ICER $(U_{CR} = 65 \text{ V}; R_{BR} = 100 \Omega)$ **KT 922 A** 0,03 5 (10)2 КТ 922 Б, Г 20 (40) 0.1 0.25 40 (80)2 KТ 922 В. П Emitter/Basis-Reststrom I galan [mA] Ucz -10V $(U_{BB} - 4 V)$ 0,05 (0,1)2 0,5 (1)3 KT 922 A fr-g(Ic) f-100MHz КТ 922 Б. Г 0.1 (0,2)2 3 (6)2 КТ 922 В. Д $0.5(1)^3$ 6 (12) 500 Gleichstromverstärkung balg 400 $(U_{CB} = 5 \text{ V})$ $(I_C = 100 \text{ mA})$ 300 50 **KT 922 A** $(I_c = 250 \text{ mA})$ 200 КТ 922 Б, Г 50 $(I_c = 500 \text{ mA})$ **KT 922 B**, Д 50 100 Kollektor/Emitter-Sättigungs Ucam [V]SDADDUDS 0 3 5 Ic [A] 8 $(I_c = 100 \text{ mA}; I_B = 20 \text{ mA})$ KT 922 A 0.3 Bild 3: Transitfrequenzen der einzelnen $(I_c = 250 \text{ mA}; I_m = 50 \text{ mA})$ KT 922 B. F 0.35 Typen als Funktion des Kollektorstroms $(I_c = 500 \text{ mA}; I_B = 100 \text{ mA})$ KT 922 В, Д 0.4 bei Uca = 10 V und f = 100 MHz 1 8, - 25 °C ± 10 K, sofern nicht anders angegeben 2 8, = 85 °C Is-f(UBE) [pF] CEBO - f(UEB) Uce -10 V f -5MHz 500 400 [pF] Com - f (Uca f - 5MHz KT 922 B 400 KT 922 B.A 300 300 100 200 200 KT 8225.1 KT 3225, F 100 100 KT 822 A 3 UEB [V] 4 0 2 Bild 4: Abhángigkeit des Basisstroms Bild 5: Emitter/Basis-Kapazitat als Funk-Bild 8. Kollektor/Basis-Kapazitat von der Basis/Emitter-Spannung tion der Emitter/Basis-Spannung Funktion der Kollektor/Basis-Spannung 120 mA KT 322A 60 mA KT 9225.1 KT 922 8,A 300 m 4 Ic [A] 100 mA Ic-f(Uce) Ic-f(Uce) Ic-f(Ucr) 80 mA [A] 40 [A 60mA 200 m A 40 m A IB - 10 mA 100 m.A In - 20 mA In - 50 mA 254 p(V) UCE [V] 25 25 Up (1) Bild 7: Ausgangskennlinienfeld des Bild 8: Ausgangskennlinienfeld der Ty-Bild 9: Ausgangskennlinienfeld der Ty-Transistors KT 922 A pen KT 922 5 und KT 922 F pen KT 922 B und KT 922 A Pout [W] KT 822 B.A Pout [W] KT 922 B Pout [W] KT 322 B Uct - 28 V f - 175 MHz KT 922 A 40 KT 922.0 20 KT 922 UCE-28 V # -175 MHZ Pout -f(Pin) Pout of (Pin) 30 15 KT 9225) Uce - 28 V F - 175MH 20 10 Pout-f(Pin 3 4 Pin [W] 0,5 1,5 2.0 25P\_[W]3.0 5 8 Bild 11: Ausgangsleistung als Funktion Bild 12: Ausgangsleistung als Funktion Bild 10: Ausgangsleistung als Funktion der Eingangsleistung beim KT 922 6 und der Eingangsleistung beim KT 922 B und der Eingangsleistung beim KT 922 A KT 922 F KT 922 A -ach

### Polyphones Keybordinterface

### Dipl.-Ing. S. MAY

Zum Aufbau eines polyphonen Synthesizers benötigte ich ein Keyboardinterface. Für alle, die ähnliche Probleme haben, soll dieser Beitrag als Anregung dienen.

Eine kostengünstige Lösung bietet sich bei der Verwendung einer PIO U 855 [1]. Die vorgestellte Schaltung ist demzufolge an alle U 880-Rechner ankoppelbar (z. B. KC 85, Z 1013; entsprechende Erweiterungsmodule, auf denen sich eine PIO besindet, deren beide Kanäle dem Anwender zur Verfügung stehen, sind natürlich nutzbar). Eventuell müßte man die PIO-Adresse ändern, was leicht möglich ist. Als Steuerrechner kommt im Speziellen ein ZX-Spectrum zum Einsatz, welcher den Vorteil bietet, daß man BASIC-Programme compilieren kann. Für andere Rechner ist es sicher günstig, das notwendige Programm in (Turbo-) Pascal oder als Maschinensile zu erstellen, um eine kurze Laufzeit zu erhalten

Das Problem bei polyphonen Tastaturen besteht darin, daß mehrere Tasten gleichzeitig betätigt werden können und man dies auswerten muß [2], [3]. Eine einfache Matrixanordnung nach [4] ist deshalb nicht verwendbar. Nach einer Hardwareänderung und mit einem spezifischen Programm kann man aber dennoch mit einer Matrix arbeiten.

### Hardware (Bild 1)

Maximal sind  $8 \times 8 = 64$  Tasten realisierbar. Ich verwende als Keyboard ein umgerüstetes Orgelmanual mit 48 Tasten. Die Tastenkontakte sind Kontaktsätze von Relais. Je mehr Tasten man verwendet, desto kritischer wird die Programmlaufzeit, um jede Taste innerhalb eines bestimmten Zeitregimes abfragen zu können. Die Verbindung des Keyboards erfolgt mittels eines 14poligen Kabels mit dem Interface über XS 2. Die PIO-Beschaltung habe ich leicht modifiziert aus [5] übernommen. [5] enthält auch Hinweise zum Umbau der Schnittstelle für den KC 85/1. Die Systemadressen der PIO sind wie folgt festgelegt:

- PORT A, Steuerwortadresse: 0DFH
- PORT A, Datenwortadresse: 09FH
- PORT B, Steuerwortadresse: 0FFH
- PORT B. Datenwortadresse: 0BFH.

Die Widerstände R7 bis R20 dienen dem Schutz der PIO. Die Pull-up-Widerstände R1 bis R6 ziehen die Dateneingänge von Kanal B der PIO auf "H"-Potential, solange keine Taste gedrückt wird. Die Dioden VD1 bis VD48 sind unbedingt erforderlich, um eine Entkopplung der Tasten zu erreichen. Die Schaltung baute ich auf einer Universalleiterplatte auf, weshalb kein Layout vorliegt.

#### Software

Bild 2 zeigt den Programmablauf. Im Programmteil INITIALISIERUNG wird der Kanal A der PIO auf Ausgabe, Kanal B auf Eingabe programmiert. Um Zeit zu sparen, habe ich das Programm aus zwei Teilen aufgebaut. Im Programmteil

HAUPT gibt Kanal A der PIO 00H aus und Kanal B liest ständig ein. Ist das Ergebnis der Einleseoperation FFH, so erfolgt immer wieder ein Sprung auf die Einleseoperation. Drückt man nun eine oder mehrere Tasten, so liest Kanal B einen Wert FFH ein. In diesem Fall startet das Unterprogramm UP. Kanal A gibt zuerst den Wert FEH aus. Danach folgt das Einlesen von Kanal B und das Abspeichern dieses Wertes. Nun kann man das "L" von Kanal A "durchschieben" und immer wieder einlesen, bis alle Tasten erfaßt sind. Daran schließt sich die AUSWERTUNG der gedrückten Tasten zur Programmierung der Oszillatoren, VCF, VCA usw. an. Ist die AUSWER-TUNG beendet, erfolgt der Rücksprung zu HAUPT. Bei Erstellung des Programmteiles AUSWERTUNG sollte man auf kürzeste Programmlaufzeiten achten: sonst reagiert das ganze System zu träge. Die Anwendung eines Maschinenprogramms dürfte dafür erfahrungsgemäß unumgänglich sein.

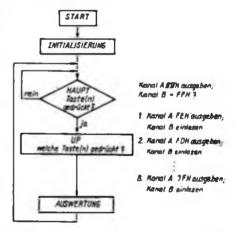



Bild 2: Programmablaufplan zur Abfrage der Matrix

### Zusammenfassung

Es wird eine Variante vorgestellt, um eine Tastaturabfrage für polyphone Musikinstrument aufzubauen. Die Programmerstellung kann man anhand eines Ablaufplans leicht nachvollziehen. Es ist notwendig, auf kürzeste Programmlaufzeiten zu achten, um eine hohe Abfragewiederholfrequenz für die einzelnen Tasten zu erzielen.
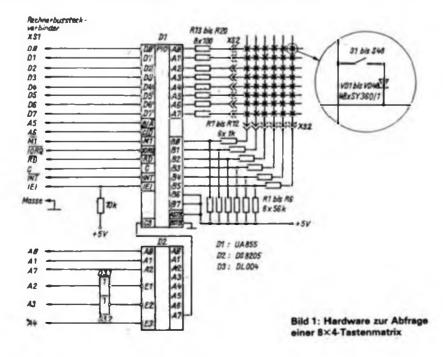
#### Literatur

- Autorenkollektiv: Mikrorechnerprogrammierung, VEB Verlag Technik, Berlin 1986, 2. Auflage, S. 26ff.
- [2] Autorenkollektiv: Mikroelektronik in der Amateurpraxis, Militärverlag der DDR, Berlin 1984, 1. Auflage, S. 230 und 231
- [3] Enders: Lexikon Musikelektronik, VEB Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1988, 1. Auflage, S. 235 ff.
- [4] Kieser, H.; Meder, M.: Mikroprozessortechnik, VEB Verlag Technik, Berlin 1986, 4. Auflage, S. 103
- [5] Smith, H.: E/A-Schnittstelle mit UA 855 für Kleincomputer Radio-Fernsehen-Elektronik, Berlin 3 (1988), H. 4. S. 251 ff.



## PKW-Alarmanlage in stromarmer CMOS-Technik

### K. MERBITZ


Gegenüber einer Reihe bisher veröffentlichter Bauanleitungen für PKW-Alarmanlagen bietet mein Nachbauvorschlag einige nicht unwesentliche Vorteile. Zum einen ergibt sich durch den Einsatz von CMOS-Schaltkreisen eine äußerst geringe Stromaufnahme, und zwar in allen Funktionszuständen, wodurch der Akkumulator auch über längere Zeit nicht nennenswert velastet wird. Zum anderen arbeitet sie sowohl mit 6 V als auch mit 12 V, da diese in PKW anzutressenden Bordspannungen im Betriebsspannungsbereich von CMOS-IS liegen. Nur ein einziges Bauelement, nämlich das Relais K, muß man entsprechend der Betriebsspannung wählen. Außerdem vereinfacht sich bei dieser Schaltung der Abgleich, weil nur ein zeitbestimmender Taktgenerator vorhanden ist.

Diesen Vorteilen steht, verglichen mit anderen Selbstbau-Alarmanlagen, ein relativ hoher Aufwand gegenüber, der sich jedoch bei Verwendung von S1-Schaltkreisen mit etwa 20 Mark (zuzüglich Relais) in vertretbaren Genzen hält.
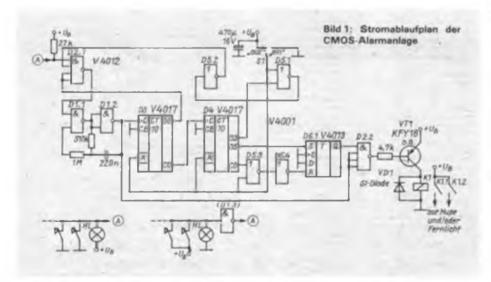
### Funktionsweise der Alarmanlage

Die Alarmanlage realisiert folgenden Funktionsablauf:

- ausgeschalteter Zustand;
- Einschalten durch den Fahrer;
- Zeit zum Aussteigen (etwa 20 s);
- Alarmanlage "scharf";



PKW-Alarmanlagen gehören zu den Selbstbauobjekten, an die sich auch weniger erfahrene Elektronikamateure wagen. Um diese bauen zu können, ist einiges handwerkliches Geschick und Grundwissen über den Umgang mit CMOS-IS erforderlich. Bei Unklarheiten, den Einbau betreffend, sollte man, um der Gefahr eines Kabelbrandes zu begegnen, einen Kfz-Elektriker hinzuziehen.

- Zeit zum Einsteigen und Abschalten (etwa 20 s):
- Alarm mit Hup- und/oder Lichtsignal
   im 1-s-Takt (etwa 40 s);
- Rückkehr in den Zustand "scharf" bei wieder geschlossenen Türen, sonst erneuter Alarm nach etwa 50 s.

Die angegebenen Zeiten gelten für die von mir gewählte Taktfrequenz von 1 Hz. Durch Veränderung der RC-Beschaltung an D1.1 und D1.2 lassen sich die Zeiten je nach Belieben verlängern oder verkür-

Im einzelnen vollzieht sich der Ablauf der Funktion folgendermaßen:

- Alarmanlage ausgeschaltet. S1 befindet sich in Stellung "aus". Damit liegen die Rücksetzeingänge der Zähler D3 und D4 sowie des RS-Flipflops D6.1 auf H, ebenso alle Gattereingänge von D2.1. Ein Öffnen einer Tür schaltet den Taktgenerator (D1.1 und D1.2) ein, das bleibt aber wirkungslos, da die Zähler blockiert sind.
- Alarmanlage eingeschaltet. Mit dem Einschalten der Alarmanlage legt S1 die Rücksetzeingänge der Zähler auf L; der Ausgang von D2.1 geht auf H und der Taktgenerator arbeitet. D3 und D4 zählen die eingehenden Impulse. Sobald der Zählerstand "30" erreicht ist, geht D2.1 durch H an den Ausgängen O0 von D3 und O3 von D4 über D5.1 und D5.2 wieder auf L. Dies geschieht jedoch nur, wenn die Türen geschlossen sind, die un-

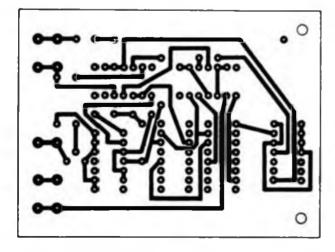


Bild 2: Leitungsführung der Leiterseite

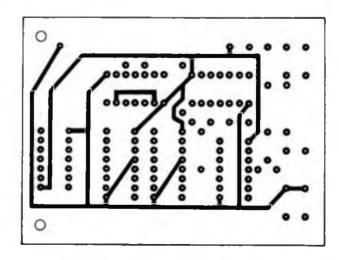


Bild 3: Leitungsführung der Bestückungsseite

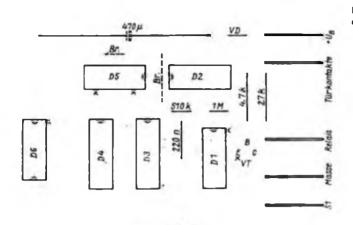


Bild 4: Bestückungsplan der CMOS-Alermanlege

ten links in Bild 1 dargestellten Türkontakte (Öffner) also nicht mehr geschlossen sind. Damit ist die Anlage nun im "scharfen" Zustand.

- Öffnen der Tür. Beim Öffnen einer Tür wird über D2.1 der Taktgenerator wieder in Betrieb gesetzt; die Zähler D3 und D4 zählen weiter. Mit dem Erreichen des Zählerstandes "50" erfolgt, sofern nicht vorher der Schalter S1 in "Aus"-Stellung gebracht wurde, das Setzen des RS-Flipflops D6.1. Dadurch zieht nun das Relais K im 1-s-Takt an, Hupe und Licht signalisieren deutlich ein unberechtigtes Öffnen des Fahrzeuges.

Nach dem Zählerstand "99" wird D6.1 zurückgesetzt und das Zählen beginnt von neuem, bis der Zählerstand "30" erreicht ist, was die Alarmanlage wieder in Bereitschaft versetzt.

Sollte ein das Fahrzeug unberechtigt Öffnender die Tür während der "Einstiegszeit" wieder schließen, liegt Pin 5 von D2.1 zwar wieder auf H, O0 von D3 führt jedoch bereits beim ersten Impuls des Taktgenerators nicht mehr H-Pegel. Dadurch gelangen die Eingänge von D2.1 auf L, was unweigerlich zur Alarmauslösung führt, es sei denn, daß der Betreffende rechtzeitig S1 betätigt.

### Einbau der Alarmanlage in das Fahrzeug

Der im Stromlausplan (am Anschlußpunkt A) angegebene 27-kΩ-Widerstand ist nur ersorderlich, wenn die Alarmanlage in einen PKW ohne Türkontakte (Trabant) eingebaut werden soll. Sonst erhält der Gattereingang von D2.1 H über die Glühlampe der Innenraumbeleuchtung, so wie es Bild 1 unten links zeigt. Das funktioniert aber nur, wenn diese Glühlampe intakt und auch völlig kontaktsicher ist.

Bei Fahrzeugen, deren Türkontakte nach  $+U_B$  schalten, muß eines der unbenutzten Gatter von D1 das Eingangssignal invertieren, so wie es das Bild 1 unten in der Mitte darstellt. Der 27-k $\Omega$ -Widerstand entfällt dann.

Die Anschlüsse für die Verkabelung habe ich mit auf die Leiterplatte gelöteten Flachsteckern realisiert. Untergebracht ist das Ganze in einem aus Halbzeug zusammengelöteten Gehäuse. Die Betriebsspannung für die Alarmanlage wird an Sicherung 8 abgenommen. Der Anschluß der Relaisarbeitskontakte K1.1 erfolgt für die Hupe an dieser direkt und für das Fernlicht (K1.2) an Sicherung 1 und 2 und an der Batterieseite von Sicherung 8. Diese Angaben beziehen sich auf den PKW "Trabant".

Alarmanlagen der beschriebenen Ausführung habe ich bereits in mehrere PKW eingebaut. Beim PKW "Trabant" mußten die Türkontakte nachträglich montiert werden. Der "Wartburg 353" besitzt bereits Türkontakte, die über die Glühlampen auf Masse liegen. Koffer- und Motorraumkontakt hingegen liegen auf + U<sub>B</sub>. Es ist auf alle Fälle ratsam, mit Hilfe des Stromlaufplanes der Kfz-Elektrik die jeweilige Schaltungsvariante zu ermitteln. Im übrigen funktionierten alle bisher eingebauten Alarmanlagen stets auf Anhieb und arbeiten bisher ohne Störungen.

### Lötprobleme

Wer kennt diese Situation nicht: Eine Leiterplatte soll bestückt werden, die Kupferstäche aber nimmt kein Zinn an. Meist liegt das daran, daß das Metall korrodiert ist. Hier kann ein Glassaserpinsel belsen, allerdings nur, wenn die Fläche vorher von Kolophoniumresten o. ä. besreit wurde.

Beachtet werden sollte jedoch, daß beim Benutzen des Glassaserpinsels ständig Fasern abbrechen. Diese können eventuell die Haut reizen oder eingeatmet werden. Es ist also ratsam, besonders bei großen Flächen Lustzug zu vermeiden oder beispielsweise unter sließendem Wasser zu arbeiten.

M. Walther

### Nachwuchsförderung in Halberstadt

Die schrittweise Einführung der dezentralen Datentechnik in Form von Personal-, Büro- und Arbeitsplatzcomputem sowie der Schalterterminals erfordert in allen Leitungsebenen ein hohes Engagement in der politisch-ideologischen und fachspezifischen Vorbereitung der Werktätigen.

Besondere Beachtung schenken wir dabei der Aus- und Weiterbildung der Jugend, um ihrem Drang nach Meisterung der neuen und attraktiven Technik gerecht zu werden. Mit den Festlegungen im Computersport der GST geht es nach wie vor darum, in größerer Breite, entsprechend den Möglichkeiten, einen eigenständigen und spezifischen Beitrag zur Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten auf dem Gebiet der Bedienung und Programmierung von Kleincomputern zu leisten. Diesen neuen und interessanten Aufgaben stellen sich die Kameraden der GST-Grundorganisation des Post- und Femmeldeamts Halberstadt. Mit Unterstützung der Genossen des Reservistenkollektivs und des Kreisvorstandes der GST wurde die Sektion Computersport gegründet. In regelmäßigen Zusammenkünsten im Computerkabinett der Kommunalen Berufsschule "Sophie Scholl" werden Grundkenntnisse des Programmierens in den Programmiersprachen BASIC und Pascal vermittelt. An den sechs KC 85/3 können die Mitglieder der Sektion auch individuell die vermittelten Kenntnisse anwenden.

Um noch mehr Breitenwirkung und allseitige Begeisterung für diese neue Technik zu erreichen, wurde vom PFA Halberstadt ein weiterer KC beschafft und der Sektion zur Nutzung übergeben. Zur attraktiveren Gestaltung der Sektionsarbeit sind weitere Geräte zu beschaffen, bzw. es ist die vorhandene Technik zu komplettieren.

Wir stimmen mit Prof. Richter, dem Sektionsdirektor Automatisierungsanlagen an der Technischen Hochschule Leipzig, überein, der in einem Interview sagte: "Nicht immer ist die ökonomische Elle die beste Maßeinheit, wenn es um die Freude am schöpferischen Ausprobieren, ums Knobeln und Tüfteln geht. Ich meine, die Gesellschaft hat letztlich die Nase vorn, die ihren Mitgliedern rechtzeitig das Denken beigebracht hat." Mit der Arbeit in der GST-Sektion Computersport haben wir bei vielen Jugendlichen unseres Amtes Interesse geweckt und werden weiterhin bemüht sein, unseren speziellen Beitrag zur Aus- und Weiterbildung auf dem Gebiet der Computertechnik zu leisten.

R. Helm, Y74XG

## A/D-Wandlermodul für 8-Bit-Rechner (2)

### M. JESCHONEK

Der auf der Leiterplatte Lp202 angeordneten Anzeigebaugruppe sind die Lichtschachtanzeigen H201 bis H203, die LEDs VD201 bis VD203 sowie die Schaltstufe für das negative Vorzeichen zugeordnet. VD201 kennzeichnet den Zustand der Steuerung vom Mikrorechner aus, VD202 zeigt, wie schon erwähnt, den eingerasteten Zustand der PLL-Schaltung an und VD203 dient zur Betriebsspannungsanzeige (+5 V-Teil).

Als Schnittstelle in Richtung der analogen Anwenderbaugruppen stehen der HIund LI-Analogeingang sowie ein externer Referenzspannungseingang zur Verfügung. Der Tiespaß an den Analogeingängen des Analogprozessors, bestehend aus R215 und C216, dient ebenfalls zur Brummspannungsunterdrückung Weiterhin stehen die vier Dezimalpunktanschlüsse, die Referenzspannungssteuereingänge und eine 8 Bit breite Schnittstelle (Anschlüsse 216 bis 223) für die Steuerlogik zur Verfügung. An der 8-Bit-Schnittstelle liegen die vier BCD-Signale, die oktal verschlüsselten Digitinsormationen und die Polaritätsinsormation an.

Die Baugruppe A/D-Wandler mit Anzeige wird von der Baugruppe 100 mit +15 V, +5 V und -15 V Gleichspan-

nung sowie 100-Hz-TTL-Takt versorgt. Beim Aufbau ist auf eine (auch räumlich) streng getrennte Zuführung der Analogund Digitalmasse zu achten.

Die Bauelemente dieser Baugruppe wurden auf zwei Leiterplatten untergebracht. Auf der Leiterplatte Lp201 sind die gesamte Wandlerelektronik ausschließlich der Anzeigeelektronik angeordnet; diese besinden sich auf der Leiterplatte Lp202. Die Bilder 8 bis 13 zeigen jeweils die Leiterbildzeichnungen (Leiterseite und Bestückungsseite) beider Leiterplatten, die als zweiseitig nicht durchkontaktiert ausgesührt sind. Die in den Bestückungsplänen (Bild 10 und Bild 13) mit kleinen Buchstaben (a bis r) bezeichneten Anschlüsse dienen zur baugruppeninternen Verdrahtung.

### Baugruppe 300 - Steuerlogik und Mikrorechnerinterface

Bild 7 zeigt den Stromlaufplan der Baugruppe 300, der Steuerlogik und des Mikrorechnerinterfaces. Entsprechend der Aufgabenstellung ist diese für Hand- als


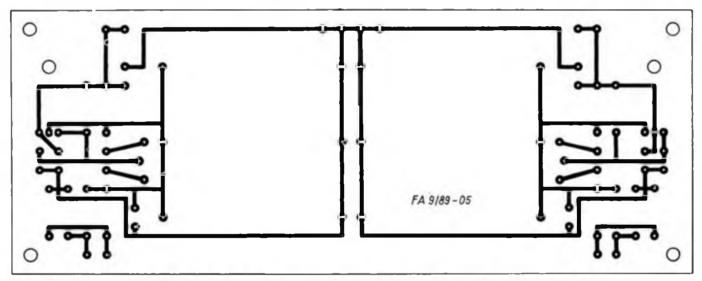


Bild 4: Entwurf der Leitungsführung der Platine Lp102 (Erzeugung von Bild 5: Bestückungsplan der Leiterplatte Lp102 ±15 V)

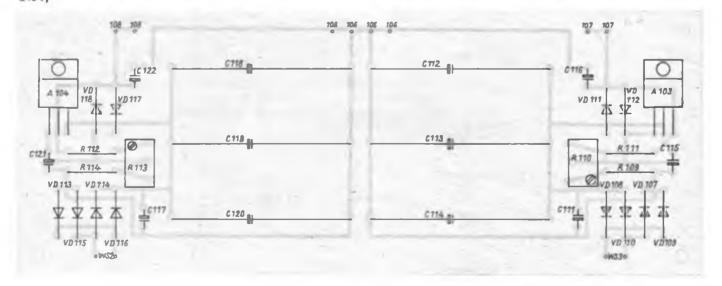

auch Rechnersteuerung ausgelegt. Die Baugruppe 300 steuert die A/D-Wandlerbaugruppe und auch die Anwenderbaugruppen. Für die Steuerung der Anwenderbaugruppen sind die auf den Leitungen 311 bis 320 liegenden Signale (alles TTL-Pegel) gedacht. Am Steckverbinder XB301 sind die zur Mikrorechnerschnittstelle gehörenden Signalleitungen verei-

nigt. Das sind acht Datenleitungen und zwei Steuerleitungen, über die eine Synchronisation des Datenaustausches erfolgt.

Als erstes zur Beschreibung der Betriebsart art Handsteuerung. In dieser Betriebsart erfolgt die Auswahl des gewünschten Meßbereiches mit dem Drehschalter S303. Die Schalterstellungen 1 bis 4 entsprechen dabei z. B. vier Grundmeßbereichen der Anwenderbaugruppe. Schalterstellung 5 und 6 weisen eine Besonderheit auf: es werden die Grundmeßbereiche 1 und 2 eingestellt und zusätzlich ein weiteres Steuersignal zur Verfügung gestellt (auf Leitung 320 der Anwenderschnittstelle).

Damit wäre zum Beispiel auch die fol-


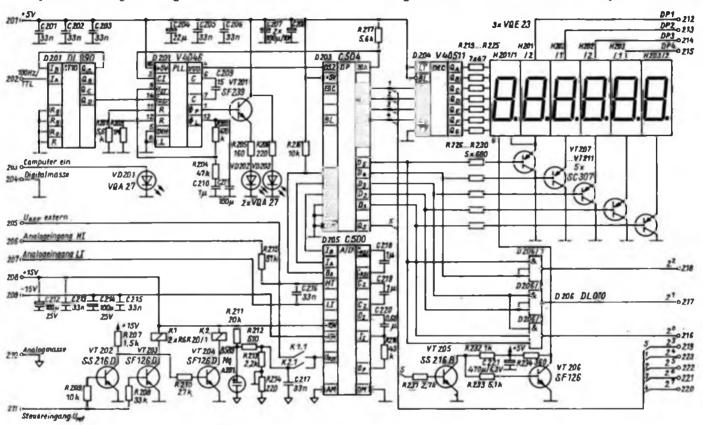


Bild 6: Stromlaufplan der Baugruppe 200. A/D-Wandler mit Anzeige

Bild 7: Stromlaufplan der Baugruppe 300 (unten)

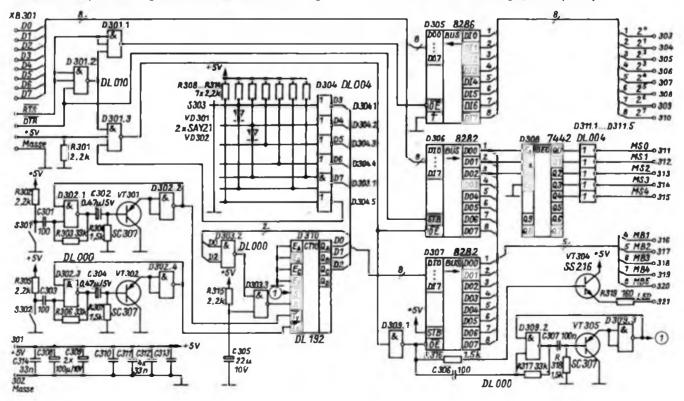


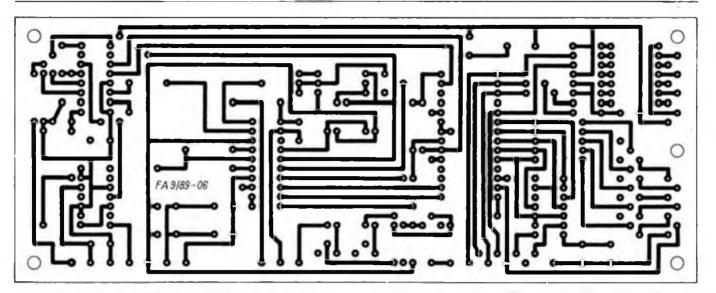


Bild 8: Entwurf der Leitungsführung der Platine Lp201 (Leiterseite)

Bild 9: Entwurf der Leitungsführung der Platine Lp201 (Bestückungsseite)

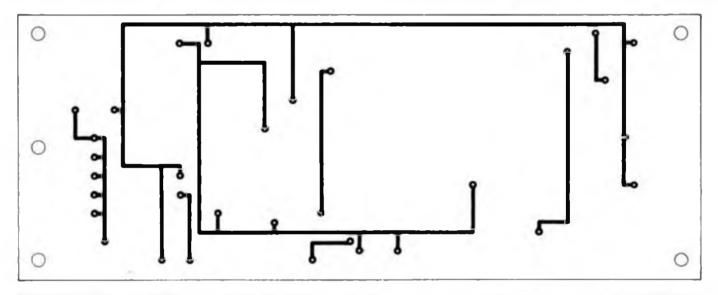

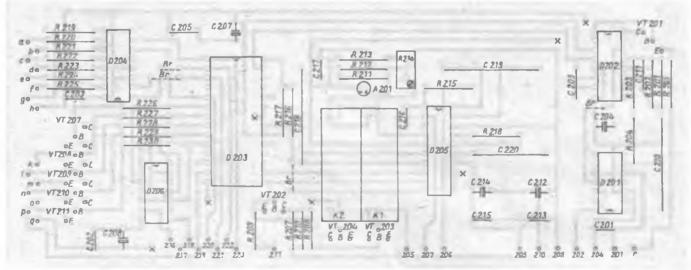


Bild 10: Bestückungsplan der Leiterplatte für die Baugruppe 200. Die Anzeigebauelemente befinden sich auf einer gesonderten Leiterplatte (Lp202).

gende Zuordnung der Meßbereiche denkbar:

### Schalterstellungen

- 1 Gleichspannungsmessung (Ltg. 316 aktiv)
- 2 Gleichstrommessung (Ltg. 317 aktiv)
- 3 Temperaturmessung (Ltg. 318 aktiv)
- 4 Widerstandsmessung (Ltg. 319 aktiv)
- 5 Wechselspannungsmessung (Ltg. 316 und 320 aktiv)
- 6 Wechselstrommessung (Ltg. 317 und 320 aktiv)

(wird fortgesetzt)

## 145-MHz-Syntheseoszillator für FM mit U 1056/1059 (1)

### L. FISCHER - Y21RE

Für moderne Rundfunkempfänger gibt es spezielle Schaltkreise, die in Verbindung mit einem Steuerrechner einen PLL-Synthesizer realisieren. Die dazu in [1] und [2] veröffentlichten Schaltungen habe ich auf die Anwendung im Amateurfunk zugeschnitten und in einem 145-MHz-FM-Gerät erfolgreich erprobt. Über die entscheidenden Bauelemente, Vorteiler und PLL-Synthesizer gibt es im FUNKAMA-TEUR Veröffentlichungen, [1], [2].

Die hier vorgestellte Variante besteht, entsprechend Bild 1, aus: VCO, Vorteiler 32/33:1, PLL-Synthesizer, Integrator, Steuerschaltung und Netzteil.

Die Steuerschaltung ersetzt dabei den Einchiprechner, prinzipiell kann dieser jedoch auch weiterhin angeschlossen werden. Die Schaltung benötigt nur einen Quarz und hat einen Rasterfrequenzabstand von 12,5 kHz. Eine Diodenmatrix zur Kanaleinstellung erübrigt sich und die Schaltung erzeugt sowohl die Sendefrequenzen als auch die für den Empfang notwendigen Oszillatorfrequenzen.

#### Vorteiler

Als Frequenzteiler können die Schaltkreise SAA 1059 der Firma Valvo bzw. U 1059 D vom VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden oder dessen Nachfolgetyp U 1159 DC eingesetzt werden [10]. Bei der Verwendung der Type SAA 1059 sind entsprechend [1] zwischen den Anschlüssen 1 und 5 sowie 2 und 4 Widerstände von 3,3 k $\Omega$  vorgesehen, was beim Platinenentwurf unberücksichtigt blieb. Einige Hinweise zur Verwendung der verschiedenen Typen werden noch beim Bestückungsplan gegeben.

### PLL-Schaltung

In diesem Schaltungsteil arbeitet der Schaltkreis U 1056 D vom VEB Mikroelektronik "Karl Marx" Erfurt [9]. Vergleichstyp ist der SAA 1056 von Valvo. Das 17-Bit-Datenwort (Bild 2) wird über den Dateneingang DATA ins Schieberegister eingeschrieben. Dem Startbit (immer L), folgt ein REFI-Steuerbit für den

Referenzteiler. Dieses Steuerbit in Kombination mit dem Signal REFE legt die Teilung der Referenzoszillatorfrequenz entsprechend Tabelle 1 fest. Nach dem Steuerbit REFI sind 10 bit für die Festlegung der Teilerzahl des Teilers B und S bit Daten für den Swallow-Zähler, Teiler A, vorgesehen.

Die Datenübertragung ist bei L am DLEN-Anschluß wieder beendet. Ein Ladeimpuls auf der CLCK-Leitung sorgt für die Freigabe der internen Synchronisierschaltung. Die Übernahme der Schieberegister- und REFE-Information in das Latch erfolgt nur bei einem vorhandenen FIN-Signal. Bleibt die Freigabe verriegelt, beeinflussen weitere Impulse am CLCK-Eingang nach dem Ladeimpuls die vorher eingegebene Information nicht mehr (s. auch [2]).

Für die Gesamtteilerzahl gilt:

$$N = n a + m (b - a) \tag{1}$$

N - Gesamtteilerzahl, m - kleinste Teilerzahl des Vorteilers, n - größte Teilerzahl des Vorteilers, a - Wert für den Teiler A, b - Teilerzahl des Teilers B. Unter den hier vorliegenden Gegebenheiten, m = 32 und n = 33, vereinfacht sich Gl. (1) zu

$$N = a + 32 b$$
 (2)

mit den Bedingungen 1 < b > a und 0 < a < 31. Es ergeben sich Teilerverbältnisse im Bereich von

N = 1024 bis N = 32767.


Die PLL-Schleise ist eingerastet, wenn die durch den Reserenzteiler geteilte Quarzsrequenz mit der geteilten VCO-Frequenz, die sich aus  $F_{VCO}/N$  ergibt, in Frequenz und Phase übereinstimmt. Ausgang LOC zeigt das an. An den Ausgängen FDN und FU des Detektors nimmt man die Steuerspannungen zur Frequenzverringerung bzw. -erhöhung ab. Ihnen ist ein Integrator zur Gewinnung der Abstimmspannung nachgeschaltet.

Die Schaltungsdimensionierung der Stromquellen und des Integrators bestimmt das Einschwingverhalten der Regelschleife, d. h., also auch die Zeit, die vergeht, bis nach einem Frequenzwechsel am Detektor wieder Frequenz- und Phasengleichheit herrschen.

### Steuerschaltung

Bild 1 zeigt den Übersichtsschaltplan der hier realisierten Lösungsvariante, die erfolgreich erprobt worden ist.

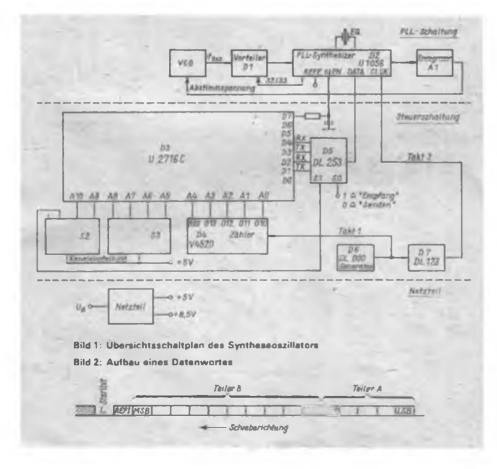Zur Arbeitsweise folgendes: D4 (zwei binäre 4-bit-Vorwärtszähler) zählt die vom Generator D6 erzeugte Taktfrequenz von etwa 66 kHz (Takt 1). Die Teilerausgänge O10 bis O13 und O20 sind mit den Adreßeingängen A0 bis A4 des EPROMs D3 verknüpst. Damit werden die Adressen nacheinander, also von 0 bis 31, an-



### Bilanz und Ausblick zum Hörerrundspruch

Bald beginnt die neue Sendeperiode 1989/90 des Hörerrundspruchs von Y62Z. Am Dienstag, dem 3. Oktober 1989 melden wir uns wieder im 80-m-Band. Anlaß, unseren Zuhörern einige Denkanstöße zu vermitteln und unsere Basis für die Aktivitäten des neuen Sendezyklus zu erläutern.

Wie Ihr alle wißt, wurde während der Sendeperiode 1988/89 die vielfach gewünschte Ausstrahlung von Morseübungssendungen begonnen. Das Echo war überwiegend positiv, sofern wir überhaupt eines erhielten, denn leider müssen wir feststellen, daß die Reaktionen unserer Hörer sehr sparsam geworden sind. Das betrifft übrigens auch den Bestätigungsverkehr nach unseren Rundsprüchen. Woran mag das wohl liegen?

Einige OMs haben bekanntlich mit Besorgnis registriert, daß das Interesse am "klassischen" Amateurfunk generell geringer geworden ist. Wir von der AG "Rundspruchredaktion" stellen uns jedenfalls den veränderten Bedingungen, indem wir in Form und Inhalt unserer Sendungen dieser Situation Rechnung tragen. Unsere Hörerrundsprüche sind keinem starren Konzept verpflichtet; sie bieten Möglichkeiten, immer wieder auf neue Weise mit unseren Hörern und AG-Teilnehmern zu arbeiten.

Wie sieht nun die Planung für das Sendejahr 1989/90 aus? Beginnen wir mit den formalen Dingen. Eine Trennung Telegrasieübungssendung vom eigentlichen Rundspruch ist vorgeseben, um die Gesamtsendung nicht zu sehr auszudehnen. Das heißt, wir beginnen die Telegrafiesendung schon um 16.30 Uhr, der Rundspruch startet um 17.00 Uhr - zwischen Telegrafiesendung und Rundspruchinformationen liegt also eine kleine Pause, die sich für die direkte Kommunikation mit den Hörern per Ätherwellen nutzen läßt. Unser Rundspruch wird keine vorab geplanten Hauptbeiträge mehr enthalten, im Interesse größter Aktualität und Nachrichtenvielfalt sollen vor allem Kurzmeldungen mit hohem Informationsgehalt die Sendungen prägen. Als bewährte Beitragsfolgen bleiben aber auf alle Fälle Knobelecke und Telegrafiespiel im Rundspruch, wobei wir letzteres sogar noch etwas erwei-

Wir hoffen auch in Zukunst auf eine gute Zusammenarbeit mit unseren Hörern, für die wir die Sendungen ja machen. Also, bis zum 3 Oktober um 17.00 Uhr MEZ auf 3,65 MHz!

S. Scheffczyk, Y44RO, Y62Z Leiter der AG "Rundspruchredaktion"

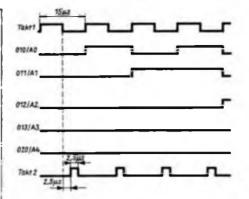


Bild 3: Impulsdiagramm der Steuerschaltung

Tabelle 1: Festlegung der Teilerverhältnisse beim U 1056 D

Steuer- bit	Eing. REFE	Teiler- verb. N <sub>ref</sub>	Referenz- frequenz f <sub>ref</sub> b. 2-MHz-Quarz
Н	н	160	12,5 kHz
H	L	400	5,0 kHz
L	Н	800	2,5 kHz
L	L	8 000	0,25 kHz

gewählt. Die Ausgänge O21 bis O23 bleiben frei. Zugunsten eines geringen Schaltungsaufwandes arbeitet der Taktgenerator ständig. Das notwendige 17-Bit-Wort beginnt bei der zweiten Adresse (0001H) und endet dementsprechend bei der 18 Adresse

Der EPROM wurde so programmiert, daß die Wörter D1 und D3 und für den Empfangsfall an den Ausgängen D2 und D4 zur Verfügung stehen. Am Datenausgang D7 liegt das DLEN-Signal. Während des Umschaltens von einer Adresse zur anderen unterliegt dieses Signal kurzen Unterbrechungen. Deshalb benötigt die Leitung zur Glättung ein RC-Glied. Eine ältere Schaltungsversion verarbeitete ein negiertes DLEN-Signal. Aus diesem Grund ist D0 = D7. Die Leitungen D5 und D6 sind frei. Dementsprechend bleiben die Bits 5 und 6 der Datenbytes ungenutzt. Diese werden mit H und alle freien Speicherplätze (Bytes) mit FF be-

Der Systemtakt, hier Takt 2, entsteht mittels eines zweifachmonostabilen Multivibrators D7 aus dem Takt 1. Wie aus

Tabelle 2: Schema der Frequenzeinstellung

145 675

134 375

X - plus 12,5 kHz

Schal S2	lemtufe S3	Kanal*	Senden [kHz]	Emplang [kHz]	Sch S2	alterstufe S3	Kanal	Senden [kHz]	Empfang [kHz]
0	0	SO	144650	133 950	4	4	14	145 700	134 400
0	1	S1	144675	133975	4	5	15	145725	134 425
0	2	S2	144700	134 000	4	6	16	145 750	134 450
0	3	<b>S</b> 3	144725	134 025	4	7	17	145775	134 475
0	4	S4	144750	134 050	4	8	18	145 800	134 500
0	5	S5	144775	134075	4	9	19	145 825	134 525
0	6	S6	144 800	134 100	5	0	SAO	145 800	135 100
0	7	<b>S7</b>	144 825	T34 125	5	1	SAI	145 825	135 125
0	8	S8	145 200	134 500	5	2	SA2	145 850	135 150
0	9	<b>S9</b>	145 225	134 525	5	3	SA3	145 875	135 175
1	0	S10	145 250	134 550	5	4	SA4	145 900	135 200
1	1	S11	145 275	134 575	5	5	SAS	145 925	135 225
1	2	S12	145 300	134600	5	6	SA6	145 950	135250
1	3	S13	145 325	134625	5	7	SA7	145 975	135275
1	4	S14	145 350	134650	5	8	S22X	145 562,5	134 862,
1	5	S15	145 375	134675	5	9	S23X	145 587,5	134887
l	6	S16	145 400	134 700	6	0	BO	144 850	134 150
l	7	S17	145 425	134 725	6	1	Bl	144 862,5	134 162,
l	8	S18	145 450	134750	6	2	B2	144 875	134 175
ì	9	S19	145 475	134775	6	3	B3	144887,5	134 187.
2	Ó	S20	145 500	134 800	6	4	B4	144 900	134 200
2	i	S21	145 525	134 825	6	5	BS	144 912.5	134212.
2	2	S22	145 550	134 850	6	6	B6	144 925	134 225
2	3	S23	145 575	134 875	6	7	B7	144 937,5	134 237,
2	4	S24	144 500	133 800	6	8	BS	144 950	134250
2	5	S25	144 525	133 825	6	9	B9	144 975	134 275
2	6	S26	144 550	133850	7	0	ROX	145 012,5	134 912.
2	7	S27	144575	133 875	7	1	RIX	145 037,5	134 937,
2	8	S28	144600	133 900	7	2	R2X	145 062,5	134 962
2	9	S29	144625	133 925	7	3	R3X	145 087.5	134 987
3	0	RO	145 000	134 900	7	4	R4X	145 112.5	135012
)	1	RI	145025	134925	7	5	RSX	145 137,5	135 037,
3	2	R2	145 050	134950	7	6	R6X	145 162,5	135 062.
)	3	R3	145075	134 975	7	7	R7X	145 187.5	135 087.
3	4	R4	145 100	135000	7	8	S20X	145 512,5	134812,
)	5	R5	145 125	135 025	7	9	S21X	145 537,5	134 837,
	6	R6	145 150	135 050	_				
)	7	R7	145 175	135 075					
)	8	R8	145 200	135 100	S	- Simple:	x		
3	9	R9	145 225	135 125	R	- Relais			
1	0	10	145 600	134 300	1	- Relais/	Inversbet	rieb	
1	1	11	145625	134 325	B	- Baken			
4	2	12	145 650	134 350	SA	- Satellit			

Bild 3 hervorgeht, ist damit grundsätzlich gewährleistet, daß vor dem Erscheinen des Impulses (Takt 2) die entsprechende bit-Information bereits auf der DATA-Leitung liegt und eine neue Information erst nach dem Impuls vorhanden sein kann

Ein DL 253 D (D5), ein zweifacher 4-auf-1-Multiplexer, verbindet eine der vier entsprechenden Ausgänge des EPROMs mit der DATA-Leitung des U 1056 D. Das Signal an SO entscheidet, ob das Wort für den Empfangs- oder Sendefall weitergereicht wird. H-Signal (entspricht U<sub>B</sub> an E) schaltet die Ausgänge D3 und D4 durch. Mit Hilfe der an die Adreßeingange A5 bis A10 von D3 und an S1 von D5 geschalteten kodierten BCD-Vorwahldrehschalter S2 und S3, lassen sich 80 verschiedene Kanäle einstellen. Beim Einsatz eines Schaltkreises des Typs DL 251 (einem 8-auf-1-Multiplexer) anstelle des DL 253, ließen sich die Datenleitungen D5 und D6 mit anschließen, so daß eine Kanalanzahl von 100 möglich ware.

Tabelle 3: Ergänzung zum Schema der Frequenzeinstellung

Schalter angez	S2 binār	nănid.	S1
Zahl	A9*	A10°	••
0	0	0	0
1	1	0	0
2	0	1	0
3	· 1	1	0
4	0	0	1
5	1	0	1
6	0	1	1
7	1	1	1
8	0	0	0
9	1	0	0

zum EPROM; gleiche Kombination von 0 und 4; 1 und 5; 2 und 6; 3 und 7. Daraus folgt: jeweils gleiche Adresse, aber andere Datenleitung

Tabelle 4: Belegung der Speicherplätze im EPROM

Adre	196	DLE	N		10	10	S0	\$0	DEEN	Byte
Dez	Hex	D7	ID6	D5	RX	TX	RX	TX		
					D4	D3	D2	DI	D0	Hex
0	00	L	H	н	н	н	Н	Н	н	7F
1	01	Н	H	Н	L	L	L	L	L	EO
2	02	Н	Н	Н	H	Н	Н	н	L	FE
3	03	H	21	Н	L	L	L	1.	L	EO
4	04	Н	H	H	н	Н	н	Н	L	PE
5	05	Н	н	Н	L	L	L	L	L	E0
6	06	Н	H	Н	H	H	н	Н	L	PE
7	07	Н	H	Н	L	Н	L	H	L	EA
8	08	Н	H	H	L	L	L	L	L	EO
9	09	Н	H	H	H	Н	H	Н	L	FE
10 .	0A	H	H	H	H	Н	н	L	L	PC
11	OB	Н	H	Н	H	L	н	L	L	F4
12	OC	H	H	Н	н	L	L	H	L	F2
13	0D	Н	H	н	H	L	н	Н	L	P6
14	0E	Н	H	H	Н	L	Н	L	L	F4
15	01-	H	H	Н	L	L	Н	Н	L	<b>P6</b>
16	10	H	H	н	L	L	L	L	L	PO
17	11	H	H	H	L	L	L	L	L	<b>P</b> 0
18	12	L	H	H	H	H	Н	Н	Н	7P
i i	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
31	1P	L	H	Н	Н	Н	н	Н	H	7P

#### Belegung des EPROMs U 2716 C

In der Tabelle 2 ist die getroffene Kanalzuordnung in Abhängigkeit von den Stellungen der Schalter S2 und S3 angegeben. Tabelle 5 enthält den daraus resultierenden EPROM-Hexdump. Ein Beispiel zeigt, wie man zur Belegung der Speicherplätze kommt: Wenn die Schalter S2 und S3 auf 0 stehen, entspricht das Kanal SO. Wie in Tabelle 4 angeführt, ist S0 mit 10 kombiniert. Bei einer gewählten Rasterfrequenz von 12,5 kHz und bei Verwendung eines 2-MHz-Quarzes muß man entsprechend Tabelle I den Referenzteiler mit einem Teilerverhältnis von 160 programmieren. Das bedeutet, daß sowohl REFI als auch REFE auf High liegen müssen. Aus der Gleichung

N = a + 32 b (2) ergeben sich die Teilerverbältnisse der Teiler A und B zu:

144650 kHz:12,5 kHz=11572=a+32 b Weil 11572:32=361,625, ergeben sich daraus b=361 und a=20,

SO/RX: b = 334; a = 28,

10/TX: b = 364; a = 0,

10/RX: b = 335; a = 24.

Die Datenwörter haben demnach folgendes Aussehen:

SO/TX

LHLHLHHLLHHLLHHLL SO/RX

LHLHLHLLHHHLLHHHLL 10/TX

LHLHLHHLHHLLLLLL IO/RX

L H L H L H L L H H H H H H L L L

Daraus ergibt sich die Belegung der Speicherplätze mit den Adressen 0 bis 31 entsprechend Tabelle 4. (wird fortgesetzt)

#### Hexlisting des EPROM-Inhalts

COO: THE OFE PO FE EO FE EN ED FE FE FA F2 FA F4 E4 400: TO EO FE EO FE EO FE EA E4 FA FO FA FA E2 F2 FE 410- 60-60 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 \* \* \* \* AIO: P) FO R R R R R R R R R R R R R COOL TO FO FE FO FE FO FE FA FO FE FC F4 F7 FA FA FA 426: W FO FE TO TE FO FE FA FA FA FA FA FA FA FE \*\*\* 7 7 7 R \* \* \* \* \* 040: W E0 FE E0 FE E0 FE EA E0 FE FE F4 F4 F72 F72 F8 440: TF EO FE TO FE EO FE EN EN FA FO FA FA EZ FZ FE PA: SEED RE REFER REFER REFER 460: THEO FE EO FE EO FE EN EN FA FO FA FA EZ FZ FE FOIFERS REPORT ONO: WE GO FE TO FE TO FE TO FE TO FE TE THE TANK FA TO FE 4801 7F EN FE EN TE EN FE EN EN FE FA IT. FZ FA EN EN 0901 E0 E0 W W 490: E0 E0 F F F F F F \* \* \* \* \* \* \* \* \*\*\*\* ONC: WE EO FE EO FE EO FE EA FO EE EE EO EA EZ LA LA MAG: TO FEE ED FEE ED FEE EA FO FE FA FE F2 F4 EA FO 080: FI FO FF FF 万万万万 \*\*\*\*\*\* OCO: THEO PE EO PE EO PE EO PE EA PO EE EE EA E4 EO EE PE 400: 7F EO FE EO FE EO FE EA EO FE FA ET F7 F7 EA EA FA 7 7 7 7 7 T \* \* \* \* \* 400: FB E0 # # # # # # MO: TO EQUE CO PE CO PE CA CO PE PA PC F7 F4 CA CA OFO: FT FO W W \* \* \* \* \* **●0: 月 FB 开 オ オ オ オ** オ \* \* \* \* \*\*\* \* \* \* \* 7 7 7 7 F 100: TEOFIG ROFA HADE EDING SOO: WE EN PE EN PE EN PE EN PE EN PE PA PC 110: F0 F0 W W \* \* \* \* \* \*\*\*\* \* \* \* \* \* 1201 TE EO FE EO FE EO FE EA F4 EA E8 E2 C2 EB F4 E0 FE FA FE F2 03 43 27 03 37 03 37 03 6022 FA EC FB FT \* \* \* \*  $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$ 130: FE BO # # 지지지지 지지지 63:022 \* \* \* \* 1405 万万万万万 **8 8 8 8** 7 7 R R **# # # #** SAO: FFFFFFFFFFFFF \*\*\*\*\* \* \* \* \* 550: **жини ини**т \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* 1601 万万万万 **4 8 8 8** אאאה אאאא S40: **яи**яя яяяя яяя 1701 万万万万万 \* \* \* \* \* \* \* \* \* **7777** \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* 5801 **7** 77 77 77 \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* 190: 平戸戸下平 3 7 7 7 3 **8 8 8 8** \* \* \* \* \* 9901 **ਨਜਜ ਜ ਜ ਜ ਜ** ਜ 180: 万万万万 7 7 7 7 R \* \* \* \* \* \*\*\* SAD: FFKKKKKKK \*\*\* **# # # #** দ দ \* \* \* \* 200: ㅠㅠㅠㅠ \* \* \* \* \* **77 77 77** 76 76 ·CO· H H H H H **8 8 8 8 4 4 5 8** \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* 190: 医异开末 **\*\* \*\* \*\* \*** \*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* 900: **FRKKKK** \* \* \* \* \* \* \* \* \* **10: 耳耳耳耳 耳耳耳** 101 万万万万 **# # # #** \* \* \* \* **# # # #** SFO: FRRRRRRR \* \* \* \*

ACCO TO ECO FE EO FE EO FE EA FA EA EO EA FA EA FA EO 200: N FO FE FO FE FO FE FO FE FO FA FO FE 2104 E4 E0 ## ### # ### 7 7 7 7 ATO: TO EO FE EO FE EO FE EA F4 EA EO EA F4 EA F4 EA 2201 W EO FE ADD: FE FR TO TO TO TO \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* MO: TF EO FE EO FE EO FE EA F4 EA EO EA 240: 7F EO FE FO FE EO FE EA F4 EA CO E2 F2 FC F2 F0 MAC: TO EQUIE ED FE EQUIE EN FA EN EQUE FA EN FA EN FA FE 2601 JE EO FE EO F 270: FE EO # # \*\*\*\*\*\*\*\*\* 7 7 7 7 680: WE SO TE SO FE SO FE SA FA SA SO SA FA FE SA SO 790: 60 F0 F F F F F F F F F F F \* \* \* \* \* 690: E0 FB # # # # # # \* \* \* \* MAC: W EO FE EO FE EO FE EA F4 EA EO EA F4 FE 200: WE SO FE SO FE SO FE SA FA SA SE FE FE SA SA ACD: 7F EO FE EO FE EO FE EO FO EO FO FO FO FO 200: W FO FE FO JE FO FE FA JE FA FO FO FO FO 2001 E0 E0 F F F F F F \* \* \* \* 7 7 7 X ZO: FEOFE CO FE CO FE CA FA CA CA FO MEG: TO SO STE SO STE SO STE SA FA SA SO SA SA STE SA STE WO: FE FR R R R R R R R R R **30: H PO R R R R R R R R R R R R R** 700: TO TE EO FE EO FE EN FA EN EO FA TE EE EO TO ID AN AS OR AS PA AS PROSE OF PROSE OF PARCE \* \* \* \* \* \* \* \* NA SARIE EREE EREE 770 TO FE ED FE ED FE EN F4 EN ED EN FE EL EL ED TOO IN EQUIPE OR THE FOR THE FA FA FA FA FA FA FA FT FT 230: FE FB # # 730: РЕРВИИ И И И И И И И И \* 760, FRRR RRRR RRRR RRRR 7 73k **# # # # # # # #** \* \* \* \* \* \* \* \* \*\*\* **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***  $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$ \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* 70c **ה ה א א ה ה ה** \* \* \* \* \* \* \* \* 701 FFFFFFFF \*\*\*\* \* \* \* \* 数は不不不可 \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* את האצה האאה אהאה הא \* \* \* \* 340: **8 8 8 8 8 8 8** \* \* \* \* \* \* \* \* MO: FXFF \* = = = \* \* \* \* **FFF** \* \* \* \* 30: X X X X \* \* \* \* \* \* \* \* 7 7 7 7 X \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* א ה א א א א ה א ה מעב ה מעב  $\pi\ \pi\ \pi\ \pi\ \pi\ \pi\ \pi\ \pi$ MOL K R K K R K K K **FFF** \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* ----

<sup>\*\*</sup> zum DL 253

# UKW-Drosseln auch in 6-V-Schaltreglern (1)

Dipl.-Ing. R. SCHRÖDER - Y23OJ; T. HALLE - Y25RJ

Über den vorteilhasten Einsatz von UKW-Drosseln in Schaltreglern für Amateurfunkgeräte aus dem 12-V-Kfz-Bordnetz wurde bereits in [1] und [2] berichtet. Der Betrieb aus 6 V Batteriespannung erfordert bei gleicher Ausgangsleistung die Verarbeitung von mehr als doppelt so großen Strömen. Dabei ist der Wirkungsgrad in jedem Fall schlechter, auch dann, wenn man Leitungen und Leiterzüge entsprechend vergrößert, da die Flußspannungen von Dioden und Transistoren jetzt stärker eingehen und bei größeren Strömen ebenfalls steigen. Auch Kontaktunsicherheiten wirken sich stärker aus. Für viele Amateure wird die 6-V-Stromversorgung trotzdem noch viele Jahre erforderlich sein, um zum Beispiel den "AFE 12" oder die "UFT 420" nebst Endstufe aus der Batterie eines alten "Trabant" zu versorgen.

#### Wirkungsgrad

[3] enthält grundsätzliche Aussührungen zum Wirkungsgrad von "Abwärtsschaltreglern" von 12 V auf 5 V/10 A. Bei 6-V-Betrieb kommen jedoch vorrangig "Aufwärtsschaltregler" zur Anwendung. Das Bild 1 zeigt das Prinzip für eine negative

Ausgangsspannung, Bild 2 die für eine positive. Beim 6-V-Betrieb dominieren die Flußverluste des elektronischen Schalters und in der Gleichrichterdiode gegenüber den Umschaltverlusten. Die Flußspannung bei leitendem Schalttransistor sollte etwa 0,3 V, die der Gleichrichterdiode etwa 0,5 V nicht übersteigen, weitere Hinweise s. [3]. Auch die Nachteile von UKW-Drosseln beim Einsatz als Speicherdrossel (Ummagnetisierungsverluste, große Streuinduktivität) wirken sich hier stärker aus. Trotzdem ist noch ein akzeptabler Wirkungsgrad erreich-

Selbstverständlich arheiten die Schaltungen mit einem Ferritschalenkern, EE-, EC-, ER-Kern oder Masseisenringkern verlustärmer. Ein definierter Luftspalt ist besonders bei E-Kernen wichtig.

#### Fin Wandler mit 3W Ausgangsleistung

Die in Bild 3 gezeigte selbstschwingende Schaltung wurde von Y23OJ und Y25RJ entwickelt und im "Trabant" von Y25RJ unter Mobilbedingungen erprobt. Als Speicherdrosseln dienen drei UKW-Drosseln 10 uH/4 A. Das Prinzip entspricht

Bild 2. Im Sinne möglichst geringen Aufwands ist keine Überstrombegrenzung vorhanden, lediglich eine Feinsicherung. Man beachte, daß ein Anschluß von jedweder Elektronik, also auch der vorgestellten Wandler, an die Kfz-Batterie ohne Sicherung Brandgefahr bedeutet und deshalb unzulässig ist!

Nun zur Funktion: Die in Flußrichtung betriebenen Dioden VD3 his VD5 halten die über den Vorwiderstand R1 an C2 erzeugte Spannung annähernd stabil. Über R4 ist VT1 und damit auch VT2 leitend. Der Strom durch die Speicherdrossel L1/L2/L3 und VT2 steigt linear an. Sobald der Treiber VT1 nicht mehr den nötigen Strom zur Ansteuerung von VT2 liefern kann, steigt der Strom in den Speicherdrosseln nicht mehr und es tritt eine Gegenspannung auf. Über R2 sperren VT1 und VT2 sofort. Eingangsspannung Ug und Gegenspannung UL laden über VD1 und VD2 den Speicherkondensator C5. Damit steht Energie am Ausgang bereit.

Der Drosselstrom fällt nun linear. Hat die Drossel ihre Energie abgegeben, sperren die Dioden VD1 und VD2 und es liefert nur noch der Kondensator C5 Energie. Am Kollektor von VT2 liegt die Eingangsspannung Up. Der Vorgang könnte von neuem beginnen, wenn nicht über den Teiler R5/R4 eine Sperrung von VT1 erfolgen würde. Dies kann erst geschehen, wenn die Basisspannung dieses Transistors negativer als die Emitterspannung ist. Letztere dient als Referenz für die Stabilisierung der Ausgangsspannung des Wandlers.

C4 mindert den Einfluß von Spikes auf

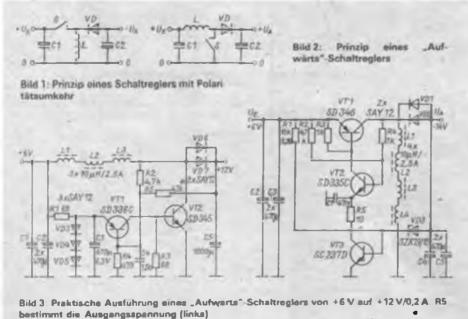


Bild 4: Praktiache Ausführung eines Schaltreglers mit Polaritätsumkehr zur Versorgung

einer "UFT 420/422" aus der 6 V-Batterie. Durch die hohe Schaftfrequenz ist der Wirkungs

bereich: Ausgangsspannung

13 V Auseanesstrom: I A Stabilität von U. +2% Wirkungsgrad: 60 % Welligkeit von UA: 100 mV Spitzenstrom VT6:

Technische Daten des 3-W-Wandlers (Bild 3)

SV RV

Eingangsspannungs-

bereich

10.7 V ... 13.4 V Ausgangespannung Auseanerstrom: 0...220 mA

Wirkungsgrad bei Vollast:

65%

max. Ausgangswellig

Uss = 200 mV keit: Schaltfrequenz: 7 kH z

Technische Daten des 3-W-Wandlers mit Polaritätsumkehr (Bild 4)

Eineanesspannung: 5 V . 8 V Аиздапамораппипа -14 4 V Ausgangustrom bel 0. 220 mA

U. - 8 V:

Technische Daten des 12-W-Reglers (Bild 5)

Eingangespannungs-5.5 V

grad nicht viel größer als 60%.

der Ausgangsspannung, wodurch der Wandler sonst wild schwingen würde. Anstelle von VD3 bis VD5 eignet sich auch eine sowjetische 3-V-Z-Diode. Hierbei ist R5, mit dem man die Ausgangsspannung einstellen kann, zu ändern.


Die Kapazität der Elektrolytkondensatoren C1 bis C3 und C5 sollte nicht verringert werden. Die vom Wandler selbst erzeugte Welligkeit an C1 bzw. C2 muß Uss < 0,5 V bleiben. Durch Vergrößern von C5 läßt sich die Ausgangswelligkeit vermindern. Wenn C3 zu klein ist, schwingt der Wandler beim Einschalten möglicherweise nicht an, VT1 und VT2 leiten, so daß die vorgeschaltete Sicherung "kommt".

### Der 3-W-Wandler mit Polaritätsumkehr

Zum Betrieb der "UFT 420/422" ist eine negative Spannung erforderlich (Lösungen für 12 V Betriebsspannungen s. [2] und [4]). Bild 1 zeigt das Prinzip. Auch bei 6 V Betriebspannung genügen UKW-Drosseln als Speicherelemente. Dabei ist ein größeres Tastverhältnis erforderlich als bei 12 V. denn es wird hauptsächlich vom Verhältnis der Ausgangsspannung zur Summe von Ein- und Ausgangsspannung bestimmt. Die gespeicherte Energie ist abhängig vom Strom, der am Ende der Leitphase des Schalttransistors durch die Speicherdrossel fließt. Da das Tastverhältnis konstant ist, läßt sich mehr Energie nur durch eine geringere Schaltfrequenz speichern, wobei sich letztere durch die Regelung automatisch einstellt.

Das gilt für den Betriebsfall des nicht "lückenden" (kontinuierlichen) Drosselstromes, wie er im Vollastbetrieb anzustreben ist. Eine Betriebsweise mit "lükkendem" Drosselstrom tritt bei geringer Last bzw. Leerlauf auf. Dann entstehen Pausen, in denen weder der Transistor noch die Drossel Strom liefert. Die Regelung erfolgt dann über die Pausenzeit.

Beim Übergang zwischen beiden Betriebsarten kann es zu scheinbar wildem Schwingen kommen, d. h., das an den Kollektor des Schalttransistors angeschlossene Oszilloskop läßt sich schlecht synchronisieren, weil einmal diese, einmal jene Betriebsart austritt. Wegen der guten Stabilität der Ausgangsspannung sowohl bei Eingangsspannungsänderung als auch bei Laständerungen kam die neu dimensionierte Schaltung nach [2] zur Anwendung Optimal für den 6-V-Wandler wäre eigentlich eine Drossel mit Anzapfung (mit UKW-Drosseln nicht realisierbar). So kommen vier, bei geringer Wirkungsgradeinbuße auch drei Drosseln 10 µH/2,5 A zur Anwendung. -14,4 V/0,2 A ergab sich mit drei Drosseln eine Schaltfrequenz von etwa 80 kHz

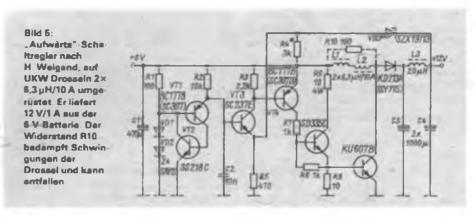

bei  $U_B = +7 \text{ V}$ . Dabei sind die Umschaltverluste nicht mehr zu vernachlässigen!

Mit einer weiteren Drossel betrug die Schaltfrequenz 60 kHz und der Eingangsstrom des Wandlers ging um bis zu 5 % zurück, d.h. der Wirkungsgrad wurde besser. Auch hier läßt sich das Überlastverhalten durch Änderung von R5 beeinflussen. Mit den angegebenen  $10\,\Omega$  war die Schaltung überlastsicher. Die Leistung wird durch den maximal möglichen Steuerstrom und damit maximal möglichen Drosselstrom begrenzt.

Bei erhöhten Temperaturen ist zu VD1 und VD2 eine weitere Diode SAY 12 parallel zu schalten oder besser für drei eine SY 710 o. ä. einzusetzen.

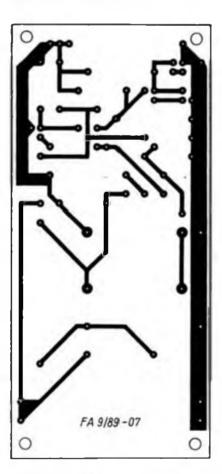


Bild 6: Leitungsführung der Platine für den Schaltregler nach Bild 5

### Schaltregler für 12 W

Für Leistungen bis etwa 15 W eignen sich UKW-Drosseln 6,3 µH/10 A gut. Die Erprobung erfolgte in einern fremdgesteuerten Wandler. Die Ansteuerschaltung wurde schon vor geraumer Zeit von H. Weigand entwickelt und wird hier mit seiner freundlichen Genehmigung wiedergegeben.

Bild 5 zeigt die komplette Schaltung des Wandlers. An C2 entsteht eine sägezahnähnliche Spannung. VT3 arbeitet als Impulsbreitenmodulator, der über VD3 von der Ausgangsspannung gesteuert wird. Über VT4 und VT5 gelangen die Impulse auf den Leistungsschalter VT6. Die beiden UKW-Drosseln 6,3 µH/10 A spei-

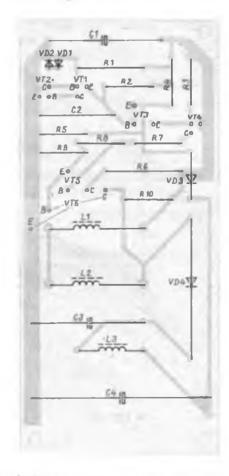


Bild 7: Bestückungsplan der Leiterplatte des Schaftreglers nach Bild 5

chem die Energie. Hinter dem Siebglied C3/L3/C4 steht die Ausgangsspannung zur Verfügung.

Bei zu großer Ausgangsspannung beginnt die Z-Diode VD3 zu leiten und das Emitterpotential von VT3 steigt. Seine Leitzeit verringert sich und damit auch die des Schalttransistors VT6. VT3 vergleicht nämlich die sägezahnförmige Spannung an seiner Basis mit der festen am Emitter. Der Spannungsteiler R4/R5 bestimmt dabei das maximal mögliche Tastverhältnis (wenn VD3 noch nicht leitend ist). Die maximale Basisspannung von VT3 ist durch den Sägezahngenerator vorgegeben, genauer von der Summe der Fluß-

spannungen von VD1 und VD2. Ist die Spannung an C2 um etwa 0,6 V positiver als letztere, kippt die Unijunktionstransistor-Ersatzschaltung, bestehend aus VT1 und VT2, und entlädt C2. Als Diode VD4 eignet sich auch hier die SY 710 besser

(wird fortgesetzt)

### VFO für 2-m-FM-Geräte

#### W. KUCHNOWSKI - Y35UO

Die vorgestellte VFO-Schaltung ist für einen 144-MHz-Empfänger konzipiert, dessen VFO-Frequenz von 44,433 3 MHz bis 45,1 MHz auf 133,3 bis 135,3 MHz verdreifacht und in einer Mischstufe mit der Eingangsfrequenz von 144 bis 146 MHz gemischt, die 1. ZF von 10,7 MHz ergibt.

 $f_{e} - 3f_{o} = 10.7 \text{ MHz}$ 

Da im Fachhandel kaum noch kleine UKW-Drehkondensatoren 2...12 pF zu

haben sind, habe ich die Frequenzeinstellung über eine Kapazitätsdiode realisiert. Für VD1 eignen sich auch KA 213, BA 101, BA 109 und BA 125, R1 muß man dann jedoch geringfügig verändern. Damit der VFO stabil arbeitet, sollten die Temperaturbeiwerte der Kondensatoren C2 bis C9 den hier angegebenen Kennfarben entsprechend eingehalten werden: C3 – braun, C4 – grau, C6 bis C9 – schwarz.

Ändert man den Widerstande R1 auf

12 kΩ, empfängt man nach Verdreifachung und Mischung auf die 1. ZF das 2-m-Band von nur 145 bis 146 MHz (Relaisbereich). Die Betriebsspannung der VFO-Schaltung muß unbedingt stabilisiert sein. Alle Bauelemente sind auf den Leiterplatten stehend angeordnet.

Bild 1 zeigt die VFO-Schaltung mit dem Minuspol an Masse, Bild 4 die Variante mit dem Pluspol an Masse. Letztere läßt sich in den Empfängern der kommerziellen Funkgeräte UFT 420/422, USE 600 und UFS 601 verwenden. Die Quarzoszillatorschaltungen werden durch die VFO-Schaltung ersetzt. Die Bilder 2, 3, 5 und 6 zeigen die Leiterplatten und Bestükkungspläne zu den beiden Varianten.

L1 hat 3,5 Wdg., 1-mm-CuAg, auf einem Spulenkörper mit 4,5 mm Durchmesser und AgCu-Kern.

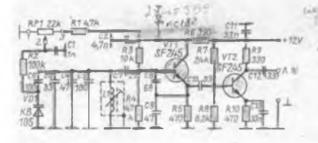


Bild 1: Stromlaufplan des VFO für positive Betriebsspannung

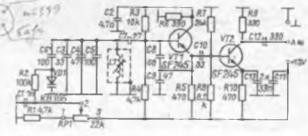


Bild 4: VFO Variante für negative Betriebsspannung (Ua = ~12 VI)


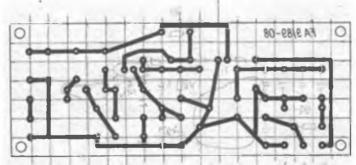


Bild 2: Leitungsführung der Platina für den VFO mit positiver Betriebs spannung

Bild 3: Bastückungsplan der Leiterplatte des VFO mit positiver Betriebs spannung

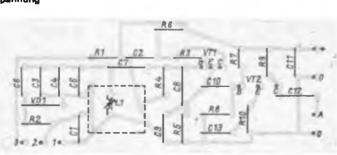


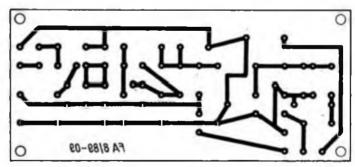


Bild 5: Leitungsführung der VFO-Platine nach Bild 4 Bild 6: Bestückungsplan der VFO-Leiterplatte nach Bild 4

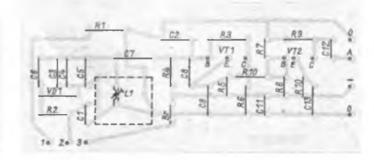

# KC 85 und KC 87 als elektronische Morsetaste

#### L. NOACK - Y21AR

Mit diesem Programm läßt sich der Rechner als elektronische Morsetaste verwenden. Es läuft auf den Computern KC 85/1 bis 3 und KC 87. Die Tonausgabe erfolgt über den eingebauten Summer und die Magnetbandbuchse. Als frei belegbare Tasten stehen die aller Kleinbuchstaben zur Verfügung. Die Temponeuwahl erfolgt mit RUN (Kode 29). Das Programmende wird über ESC (Kode 27) erreicht.

Bei der Bedienung der Morsetaste werden folgende Sonderzeichen verwendet: := Ä %=AR &=BK '=VE und (=KN. Außer für frei belegbare Tasten sind nur Großbuchstaben einzugeben. Alle Eingaben sind durch: abzuschließen. Z. B. CO CO CQ DE Y21AR K: Dieser Text wird anschließend gegeben. Als erste Möglichkeit für die Programmierung der frei be-

- WINDOW:CLS:CLEAR20000,25479:DIMA(54):DIMC\$(26):OUT136,128
- 20 B\$ = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890/?-,.; A @ +! + \$%&'(":WINDOW0,5, 0,39
- 30 DATA229.213.197.42.0,100.14.128.6,9.5,203.6,48.251,24,51,62,7,237,121,62
- 40 DATA100,237,121,58,2,100,95,58,3,100,203,6,48,7,58,4,100,95,58,5,100,87
- 50 DATA21.32
- DATA253,29,32,249,62,3,237,121,58,2,100,95,58,3,100,87,21,32,253,29,32
- 70 **DATA249**
- DATA5,32,202,58,4,100,95,58,5,100,87,21,32,253,29,32,249,35,126,214,1,48
- DATA173,193,209,225,201:FORA = 25480TO25574:READB:POKEA,B:NEXT DATA5.24.26.12.2.18.14.16.4.23.13.20.7.6.15.22.29.10.8.3.9.17.11.25.27.28 100
- 110 DATA47, 39,35,33,32,48,56,60,62,63,50,76,49,1,115,85,21,30,19,31,53,69
- DATA40,42,197,34,54:FORA = 1TO53:READA(A):NEXT 120
- INPUT"TEMPO ...";TE:IFTE<31THENTE=31
- TZ = 20000000/TE:G = INT(SQR(TZ)):DI = SQR(TZ) G
- IFDI < 25THENPOKE25604,G:POKE25605,G 150
- IEDI > 24ANDDI < 75THENPOKE25604 G:POKE25605 G+1 160
- 170 IFDI>.74THENPOKE25604,G+1:POKE25605,G+1
- TZ = TZ/3:G = INT(SQR(TZ)):DI = SQR(TZ) = G180
- IFDI < 25THENPOKE25602,G:POKE25603,G
- 200 IFDI > 24ANDDI < .75THENPOKE25602,G:POKE25603,G+1
- 210 IFDI > .74THENPOKE25602.G + 1:POKE25603.G + 1
- 220 DOKE25600.25616:GG = 25616:A(0) = 1
- AS=INKEYS:IFAS=""THEN230:ELSEPRINTAS; 230
- 240 IFA\$ - CHR\$(29)THEN130
- 250 IFA\$=CHR\$(27)THEN420
- IFA\$ = ":"ANDGG > 25616THENPOKEGG,0:CALL25480:GG = 25616:CLS:GOTO230 260
- 270 IFA\$="="THEN310
- 280 IFA\$="<"THEN340
- 290 IFASC(A\$)>96THEN400
- D-INSTR(A\$,B\$):POKEGG,A(D):GG=GG+1:GOTO230
- A\$-INKEY\$:IFA\$-""THEN310 310
- 320 IFASC(A\$)>96THENPRINTA\$;:ELSE310
- 330 INPUT":C\$(ASC(A\$) 96):GOTO230 340 A\$=INKEY\$:IFA\$=""THEN340
- 350 IFASC(A\$)>96THENPRINTA\$,:ELSE340
- C\$(ASC(A\$)-96)-"
- E\$ = INKEYS:IFE\$ = ""THEN370:ELSEPRINTE\$;
- IFE\$ = "> "THEN230 380
- POKEGG,A(INSTR(E\$,B\$)):C\$(ASC(A\$) %) = C\$(ASC(A\$) %) + E\$:GG = GG + 1: 390 **GOTO370**
- F\$=C\$(ASC(A\$)-96):IFF\$=""THEN230:ELSEPRINTF\$;:FORS=ITOLEN(F\$) 400
- POKEGG,A(INSTR(MID\$(C\$(ASC(A\$) %),S,1),B\$)):GG = GG + 1:NEXT:GOTO230
- ":PAUSE20:CLS:OUT136,0 WINDOW:PRINTAT(11,11);" **PROGRAMMENDE**

legbaren Tasten kann man zum Beispiel

=a NAME LUTZ QTH NR DRES-DEN /ENTER/

eingeben. Dadurch wurde der Text unter a gespeichert, und man kann ihn später aufrusen. Unter Verwendung der Zeichen < und > gibt es noch die folgende Eingabemöglichkeit:

Y21AR DE Y21SL/a - HR AL OK >bRIG TELTOW 215 ANT DIPOL

Dieser Text wird komplett gegeben. Gleichzeitig erfolgt die Speicherung der RIG automatisch unter b, worunter sie sich beliebig wieder aufrusen laßt. Das Löschen einer mit Text belegten Taste kann wie folgt geschehen:

=a /Space/

Dadurch wird der gesamte Text dieser Taste a gelöscht. Das gelistete Programm ist sofort auf dem KC 85/1 und dem KC 87 laussähig. Für die Verwendung dieses Programms auf dem KC 85/2 bzw. 3 sind folgende Änderungen vorzuneh-

Die Befehle OUT 136, 128 Zeile 10 und OUT 136,0 Zeile 420 sind zu streichen. Für den KC 85/2 ist die Zeile 30 der Wert 128 in 141 zu ändern Für den KC 85/3 ist in Zeile 30 der Wert 128 in 140 zu ändern

- [1] Barth/Bohnsack: Grundwissen für Lehrer Mikrorechentechnik Programmierung, Verlag Volk und Wissen, 1987
- [2] Dokumentation KC 85/1 und KC 87, VEB Robo-
- tron Meßelektronik "Otto Schön" Dresden Dokumentation KC 85/2 und KC 85/3, VEB Mikroelektronik "Wilhelm Pieck" Mühlhausen
- [4] Hopfer/Müller: BASIC Einführung in das Proassimmana

### Computer

### im Amateurfunk

Wie bereits im Hest 7/89 des FUNK-AMATEUR ausgeführt, sollen an dieser Stelle zukünstig Beiträge zu amateurfunkspezifischen Computeranwendungen zu finden sein, z. B.:

- kürzere (vor allem BASIC-) Programme.
- Hinweise auf die Bezugsmöglichkeit von längeren Programmen mit Angabe der wesentlichen (!) Kenndaten,
- Hardwarelösungen, insbesondere für verschiedene Interfaces und Konverter, wie sie unter anderem bei der Nutzung neuerer Betriebsverfahren wie RTTY, SSTV, Amtor, Packet Radio aber auch bei der Lösung bestimmter Meßaufgaben usw. erforderlich sind

Je universeller, desto besser! Als Typen kommen in Frage: AC 1, PC/M-Computer, Z 1013, KC 85, KC 87, C 64, C +4, Spectrum 48 K und Atari 800 XL.

**Y22TO** 

# Auf der Jagd nach Kreisen

#### B. RICHTER - Y34SE

Das zielgerichtete Erarbeiten von Amateurfunkdiplomen ist für viele von uns zur Spezialität im Bereich
unserer Sportart geworden. Es ist ein Gebiet, das auf
Grund der enormen Möglichkeiten heute fast un
berschaubar und damit unerschöpflich geworden ist.
Allgemein läßt sich sagen, daß Diplome, die bestimmte Gebiete, Territorien, Inseln oder Länder erfordern, beliebter sind als solche, bei denen eine Anzahl von Klubmitgliedern erforderlich ist oder zum
Beispiel mit Buchstaben aus Rufzeichen irgendwelche Wörter zu bilden sind. Jedes Diplom hat einen
gewissen sportlichen Wert, je nach Ausschreibung
sehr unterschiedlich.

Das Y2-KK-Diplom nimmt für uns Y2-Amateure eine besondere Stellung ein. Fast jeder Funkamateur, der seine Genehmigung erlangt hat, nimmt dieses Diplom zuerst in Angriff.

#### Das Kreiskennerdiplom - sehr populär

Wer fur das KK-Diplom sammelt, stellt bald fest, daß einige Kreise auf Kurzwelle nicht besetzt oder zumindest schwer zu erreichen sind. Wer 200 Kreise gearbeitet hat, und die restlichen auch noch erreichen möchte, muß sich also strecken, um auch die höchste Diplomklasse in seinen Besitz zu bringen. Mir ist niemand bekannt, der es in einem Jahr geschafft hat, alle Kreise zu arbeiten. Ohne gezielte Arbeit geht es dabei nicht. Doch schon als SWL muß man lemen, in seinen Unterlagen Ordnung zu halten. Tabellen und Übersichten helfen, den Überblick zu behalten.

Wer Diplome sammelt, erweitert seine geografischen Kenntnisse und lernt sein eigenes Land besser kennen. Wem ist sonst schon bekannt, daß die DDR in 227 Stadt- und Landkreise gegliedert ist, oder daß der Bezirk Karl-Marx-Stadt mit 24 die meisten und der Bezirk Suhl mit 9 Kreisen die wenigsten hat.

#### KK-Expeditionen

Es gibt zur Zeit auf Kurzwelle sieben unbesetzte Kreise. Um sie zu erreichen, bilft hin und wieder eine Aktivierung. Hier ergeben sich für die Klubstationen Möglichkeiten, sich zu beweisen. Im Rahmen der Ausbildungsprogramme bringt eine KK-Expedition viele Punkte für das KK-Diplom. SWLs können unter dem Ausbildungsrufzeichen erste Erfahrungen unter \_feldmißigen" Bedingungen sammeln und eine solche Expedition lift sich mit vielen anderen Aktivitäten koppeln. Eine gelungene Kreisaktivierung erfordert sorgfaltige Organisation. Sei es der geeignete Standort, die Verpflegung, die Portable-Technik, der Transport oder der Funkbetrieb selbst. Jeder bekommt seine Aufgabe und so festigt sich das Kollektiv. Es gab schon viele schone Beispiele dafür, was man auf die Beine stellen kann - daß Ausbildung nicht nur im Ausbildungsraum, Amateurfunk nicht nur im beimatlichen Shack stattfinden muß

#### Statistik

Die Kreiskennerjagd lebt selbstverständlich von Informationen. Deshalb einige Ausführungen über gefragte Kreise und die Ergebnisse der KK-Umfragen: Mit Stand vom 1.3.89 sind nach meinen Informationen auf Kurzwelle folgende sieben Kreise unbesetzt: C 04, C 11, D 05, H 05, H 07, H 16, N 05. Kreise, die noch vor wenigen Monaten als unbesetzt galten, haben inzwischen ihre Funker: A 09 (Y72ZA), C 13 (Y22XC), C 14 (Y52ZC, Y22EC), D 10 (Y24KD – nur CW), D 13 (Y68ZD, Y23HD), E 04 (Y58ZE), G 10 (Y75ZO), G 06 (aufgelöst).

Ich habe die KK-Umfrageergebnisse der letzten vier Jahre analysiert und die Fehlmeldungen prozentual

Tabelle 1: Die seltensten Kreiskenner der letzten vier Jahre

1985		1986		1987		1988	
C04 -	41,3	010	52,0	0 10	43,7	H 16	43,9
109	39,4	011	50,0	N 09	41,4	N 09	35,4
C 03	38,5	C 04	45,9	H 16	40,2	A 09	34,1
H OS	37,6	H 09	42,9	C 14	39,1	B 04	34,1
H 21	37,6	B 05	41.8	BOS	37,9	C 05	34,1
101	37,6	E 10	41,8	A 09	36,8	107	34,1
D 05	35,8	H 05	41,8	E 04	36,8	M 01	34,1
H 16	34,9	N 09	41,8	H 21	36,8	C 03	32,9
E 04	33,9	COS	41,8	H 07	35,6	C 09	32,9
E 10	33,9	E 04	37,8	C 04	34,5	C 08	31,7
A 09	33,0	101	36,7	C 09	34,5	C 14	31,7
LOS	33.0	A 09	35,7	H 05	34,5	H 07	31,7
C 05	31,2	C 0 3	35,7	H 09	34,5	H21	31.7
H 14	31,2	H 21	35,7	N 16	31,0	L 12	31.7
L 12	31,2	102	35,7	011	31.0	C 04	30,5
N 16	30,0	111	35,7	J 09	29,9	H 12	30.5
B 01	28,4	D 02	33,7	C 03	29,9	B 05	29.3
B 05	28,4	107	33,7	A 11	28,7	H 03	29,3
H 12	28.4	C 14	23,7	[13	28.7	H 05	29.3
107	28,4	F 07	32,7	L 12	28,7	H 20	29,3

halbfett - unbesetzte Kreise

Tabelle 2: Tendenz der Nachfrage nach unbesetzten Kreisen (als "Platzzissern" der Nachfrage)

	1985	1986	1987	1988
(A 09)	11	12	6	3
B 05)	18	5	5	17
C 04	1	3	10	15
C 11	30	44	44	27
C 13)	_	-	-	42
C 14)	21	19	4	11
D05	7	25	23	32
D 10).	35	-	39	-
D13)	35	52	-	31
E 04)	9	10	6	24
G 10)	29	_	-	-
H 05	4	5	10	19
H 07	30	25	9	12
H 16	8	34	3	1
N 09	26	5	2	2

in Klammern = inzwischen besetzt

Tabelle 3: Durchschnittliche Fehlmeldungen der letzten vier Jahre (in %)

unbese	tzt	besetzt
C04	38,1	O 10 40,5
H 16	36,6	H21 35,5
N 09	35,9	0 11 34,3
H 05	35.8	B 05 34,3
(A 09)	34,9	C03 34,2
(E 04)	33.9	C 09 32,7
(C14)	32.8	C 05 32.5
H 07	30.0	E 10 32.2
D05	28.5	109 31.3
C11	23.7	107 31.0
(D13)	•	L 12 30.3
(D 10)	-	101 29,8

in Klammern - inzwischen besetzt

berechnet. Um Einheltlichkeit zu erreichen, wurden dabei nur Kreise berücksichtigt, die eine Fehlquote von mindestens 20 % aufzuweisen hatten.

Tabelle 1 zeigt nochmals, welche 20 Kreise in den letzten vier Jahren an der Spitze lagen. Naturgemäß befinden sich die unbesetzten im Vorderfeld. Besonders in der Umfrage von 1988 zeigen sich territoriale "Löcher". Umter den 20 gefragtesten Kreisen befinden sich immerhin 6 im Bezirk Neubrandenburg und 7 im Bezirk Halle.

Tabelle 2 zeigt die Tendenz der unbesetzten Kreise in Platz- und Prozentzahlen. Zu beachten ist, daß etnige davon inzwischen mit KW-Stationen besetzt sind. H 16 hat ebenso wie C 14, H 07 und N 09 ständig an Seltenheit zugenommen. Stetig zurück ging die Nachfrage bei C 04, D 10 und H 05. Der Kreis C 13 scheint der am besten aktivierte zu sein. Er hat lediglich im letzten Jahr mehr als 20 % Fehlquote aufzuweisen. In Tabelle 3 erscheinen die Durchschnittswerte der letzten vier Jahre in Prozent, getrennt nach besetzten und unbesetzten Kreisen. Diese waren in den letzten Jahren kontinuierlich gefragt und bedürften verstärkter Aktivierung. Viele besetzte Kreise haben wesentlich höhere Durchschnittswerte aufzuweisen als so mancher unbesetzte.

Alle hier gemachten Feststellungen sind natürlich relativ zu bewerten. Die Anzahl der Meldungen zur Umfrage ging in den letzten vier Jahren ständig zurück (109 – 98 – 87 – 82). Es ist durchaus möglich, daß die nächste Umfrage alle Aussagen auf den Kopf stellt.

#### Randbedingungen

Entscheidend für das Kreisesammeln ist auch die OSL-Moral denn erst die OSL-Karte bringt den Punkt für das Diplom. Ein unbesetzter Kreis, der im Jahr dreimal aktiviert wird, ist "leichter" als ein Kreis, in dem der einzige ansässige Amateur 100 QSOs im Jahr tätigt und die Karten dann vielleicht noch mit Widerwillen beantwortet. Oder - vor einigen Jahren gab es einen Kreis, aus dem der einzige OM auf 15 m in CW und meistens nur montags aktiv sein konnte. Kann man diesen Kreis noch als besetzt betrachten? Die Ergebnisse der jährlichen KK-Umfragen beantworteten auch diese Fragen. Diese Umfrageergebnisse sollte man bei der Vorbereitung eiger KK-Expedition berücksichtigen. Funkstafette. Aktivitätswochenenden und der noch ausstehende WA-Y2-Contest im 40. Jahr des Bestehens der DDR mußten für Stationen aus seltenen Kreisen Anlaß sein, auf dem Band zu erscheinen. Nicht nur Mitbenutzer, auch viele ausländische Freunde sammeln Kreise. Und jeder DXer wird mir zustimmen: Ohne DXpedition sind weniger neue Linder, ohne KK-Expeditionen weniger neue Kreise zu arbeiten!

### KK-Runde

Um das Sammeln von Y2-Kreiskennern zu erleichtern, wurde die KK-Runde ins Leben gerufen, die selt etwa einem Jahr jeden Freitag (nur zweimal ausgefalen) ab 1630 ME(S)Z bei 3630 kHz stattfindet. Mehr darüber war bereits in FA 8/89 auf Seite 407 zu lesen. Angeregt, eine solche KK-Runde zu gestalten, wurde ich einerseits dadurch, daß jährlich eine Seltenheitsliste erscheint, zum anderen dadurch, daß ich selbst häufig Anfragen nach Aktivitäten aus bestimmten Kreisen erhielt.

Obwohl anfangs skeptisch, ob diese Initiative entsprechenden Zuspruch finden würde, läßt sich heute feststellen, daß die Runde bei allen Beteiligten gut ankommt. Das beweisen nicht nur Kommentare auf dem Band oder Briefe von SWLs, auch die hohe Beteiligung, durchaus nicht nur von "Stammkunden", spricht daßtr.

Viele KK-Expeditionen sind bereits freitags aktiv und bereichern die Runde. Eine besondere Freude war es sicherlich für Wolfgang, Y23YJ, der in der Runde seinen letzten Kreis (A 11) erreichen konnte. Offensichtlich stimmen die Erwartungen bel der Runde mit den Ergebnissen der KK-Umfrage nicht voll überein, spielt doch auch das Llmit der Umfrage (150 KKs bestätigt) eine Rolle. So oder so – Mitmachen in der Runde lohnt und die rechtzeitige Ankündigung einer KK-Expedition erhöht ihren Erfolg.

### SWL-OTC

Bearbeiter: Andreas Wellmann, Y24LO PSF 190, Berlin, 1080

#### Digitale Betriebsverfahren auch für SWLs?

Henry, Y91-01-L, schrieb mir zu dieser Problematik einige interessante Zeilen. Seit vielen Jahren ist er nun schon als Hörer aktiv. Sein Länderstand hat in dieser Zeit die stattliche Zahl von 290 (best.) erreicht. Mit neuen Ländern geht es nun naturgemäß immer languages voran. In dieser Situation entschloß sich Henry zur Beschästigung mit den digitalen Betriebsverfahren des Amateurfunkdienstes. Als Empflinger verwendet er einen R 250 M. Ein Konverter ermöglicht auch den Empfang des 10-m-Bandes. Mit Hilfe eines "Commodore"-Computers ist Henry in RTTY, AMTOR, Packet Radio, SSTV und FAX ORV, Für SSTV nutzt er einen Eigenbaukonverter nach DL4SAW (16 Graustufen, 8/16/24/32 s - s/w-Bilder). RTTY-Filterkonverter, PR-Modem und FAX-Interface sind ebenfalls Eigenbaugeräte.

In Packet Radio konnte Henry im 20-m-Band u. a. folgende Station beobachten: LUIVIP, PYIMET, KP4ANG, 9Y4BK, HK3JHV, XF3R, YV6RX, CE3DW und FPSCJ.

In RTTY stehen 133 Länder im Logbuch, das u. a auch von seinem Computer geführt wird.

SWLs, die speziellere Anfragen zu dieser Problematik an Henry richten möchten, schicken diese bitte an die folgende Anschrift: Henry Richter, PF 8-12, Großerkmannsdorf, 8101

#### SWLs stellen sich vor

Toralf, Y48-43-N, fand durch seinen Vater (Y48KN) und seinen Bruder (Y48FN) den Weg zum Amateurfunk. Seit November 1988 ist der nun schon 13jährige als Empfangsamateur tätig. In den vergangenen Monaten konnte er über 500 Stationen aus 80 Ländem loggen Leider sind bisher erst 3 Länder bestätist. Eine Urrache liegt sicher darin, daß die SWL-Karten erst sehr spät zur Verfügung standen An DX-Stationen schickt Toralf seine Karten direkt. Besonders groß war die Freude, als eine Direkt-QSL von C31LBB in Karl-Marx-Stadt eintraf.

Die Empfangsanlage besteht aus einem "Dabendorf" und einem Dipol. Mit der Technik hat er noch einige Probleme Die notwendigen Kenntnisse will er sich aber so schnell wie möglich aneignen.

Viel Freude macht ihm die Telegrafie. Das maximale Hörtempo liegt jetzt bereits bei 120 BpM (!). Um dieses hohe Tempo zu erreichen, mußte Toralf viel üben. Aber auch ein fester Wille und große Ausdauer sind wesentliche Bedingungen, um dieses Ziel zu erreichen. Zielstellung für dieses Jahr: "Bis Ende 1989 will ich versuchen, das Wissen für die Mitbenutzergenehmigung zu erwerben, um dann selbst aktiv am Funkdienst teilnehmen zu können." - Pür dieses Vorhaben viel Erfolg und awdh.

#### Ausbildungsmaterialien

Die Ausbildungsanleitung "Funksendeamateur der Genehmigungsklasse 2° wurde fertiggestellt. Die Verteilung an die einzelnen Klubstationen erfolgt über den üblichen Weg durch die jeweilige Bezirksorganisation.

Zusammen mit den bereits ausgelieferten Polyluxfolien steht den Aushildern nun ein nützliches Material für die fundierte Ausbildung an den Klubstationen zur Verfügung. An dieser Stelle mochte ich alle Ausbilder aufrufen, ihre Erfahrungen und Hinweise zum vorliegenden Material dem Hörerbetreuer des jeweiligen Bezirkes mitzuteilen. Meinungen der SWLs zur Arbeit mit dieser Ausbildungsanleitung sind natürlich auch sehr willkommen.

#### Bezirkshörertreffen 1989

Am 14, 10, 89 findet in der Zeit von 8,45 bis 16.00 Uhr in Bützow das diesiährige Hörertreffen des Bezirks Schworin statt. Veranstaltungsort ist das Kreisausbildungszentrum (Y52ZB). Einladungen mit Hinweisen zur Teilnahmemeldung gingen an die Klubstationsleiter des Bezirkes. Folgender Tagesablauf ist vorgesehen: Auswertung der SWL-Arbeit (Y31NB), Contestarbeit (Y21UB), Dia-Vortrag "Erdgastrasse" (Y31NB), Zähler U 126 (Y52ZB), AFE 12-Erweiterung (Y52ZB), Materialbasar (Y52ZB), Disco (Y52ZB).

#### Bezirksleistungsregistratur Schwerin

Analog der Ausschreibung zur Y2-SWL-Leistungsregistratur wird eine Wertung im Bezirk durchgeführt. Angaben, getrennt nach KW und UKW, sind bis zum 30. 9. 89 (Poststempel) an Y31NB (Rudolf Renkwitz, Leibnitzstr. 5, Schwerin, 2793) zu schicken. Bitte die Unterschrift des Aushilders haw Klubstationsleiters oder zweier Funksendeamateure nicht vergessen. Die Auswertung erfolgt am 14.10.89 in Bützow

R. Renkwitz, Y31NB

2 184

792

#### Ergebnisse des 12. Y2-Ausbildungsund Hörercontests

Die Spalten bedeuten v.l. n.r.: Platz, Rufzelchen bzw SWL-Nr., QSO-Zahl, Multiplikator, QSO-Punkte, Gesamtpunkte

#### Kategorie A, Ausbildungsstationen, SSB 1. Y51AO 53 14 156

	13170		4.4		7104
2.	Y39AH	53	14	151	2 1 1 4
3.	YSTAE	51	14	150	2 100
4.	Y44A0	50	14	147	2 0 5 8
5.	Y41AG	48	14	144	2016
6. 1	Y62AJ. T.	37AJ. Y63	AJ 1974	1: 9. Y57A	D. Y37AB
					U. Y44AN.
					L. YAIAM
		*			21. Y34AF
					24. Y74AN
14	28: 25. Y7	9AL 1404:	26. Y36	AG 1386	: 27. Y32AI
					2AH 1248:
			•		4AH 1152:
					IAI 1092:
					AB 1014:
					(41A) 936:
					56AA 891:
		•			71AA 720:
		•			8AJ/p 600:
		•		•	47AK 390:
					Y48AB/p.
	PAD				- veres, bi

#### Kategorie B. Ausbildungsstationen, CW 20

2	Y37A1	22	12	63	756
3.	Y63AI	20	13	57	741
	Y39AH	20	13	57	741
5.	Y41AG	23	11	66	726
6.	Y56AP 660	7. Y71	AA, Y	BAG, Y	44AN 648;
10	). Y34AF, Y42	AH 624;	12.Y38	AJ/p 612	13. YS1AO
60	00; 14. Y38A	LB 594;	15. Y	SAA, 1	/31AL 576;
17	. Y35AM 57	0; 18. Y	31AL 50	51; 19. 1	Y48AN 513;
20	Y46AA/p 50	4; 21. Y3	3AJ, Y7	6AG 462	; 23. Y34AD
45	9; 24. Y74AI	N, YSSA	A, Y52	AL 351;	27. Y38AN
31	2; 28. Y33AK	288; 29	Y64AH	270; 30	Y41AI 180;
31	. Y47AK 72:	Nichtabi	echner:	Y48AB/	D

14

57

#### Kategorie C, SWLs, SSB 1. Y84-16-L 63

1. Y62AJ

reareforce of a				
1. Y84-16-L	63	14	163	2 282
2. Y64-35-H	49	14	145	2 0 3 0
3. Y33-17-H	48	14	144	2016
Y44-44-0	48	14	144	2016
5. Y38-09-E	48	14	142	1988
6. Y61-13-M 193	14; 7. Y4	19-01-C.	Y48-44-1	N. Y59-14-F
1932; 10. Y43	-19-J, '	Y67-07-	L Y87-0	7-L 1904;
13. Y39-17-E 18	90, 14.	Y67-04-	L 1848; 1	5. Y37-08-1
1833; 16. Y54-1	5-0 18	20; 17.	Y39-31-0	. Y72-02-N
1792; 19. Y53	10-0,	Y64-34-	H, Y32-1	3-K 1778;
22 Y33-07-F, Y	74-05-G	1764;	24. Y53-	07-0 1736;
25. Y37-24-1 170	18; 26. Y	84-15-L	. 1 694; 2	7. Y34-14-L
Y66-05-N 1680	29 Ye	6-04-N	1652; 30	D. Y59-19-F
1638; 31. Y31-2	7-M, Y	32-12-D	1610; 3	3. Y45-20-J
Y32-05-K, Y41	-03-D	1596; 3	6. Y49-2	5-M 1573;
37. Y51-17-G,	Y42-3	1-B -15	68; 39.	Y34-11-M,
Y31-95-B 1554	; 41. YS	9-18-F	1534; 42	. Y57-08-M
1 526; 43. Y74	-04-G	1 521;	14. Y49-0	8-D 1512:

45. Y42-03-E 1484; 46. Y38-02-E, Y59-05-N, Y51-05-F, Y59-13-H, Y49-04-D 1470; 51. Y32-04-O 1443; 52. Y61-02-M, Y36-03-M, Y56-03-G 1372; 55. Y52-11-B 1356; 56. Y31-13-1, Y48-14-L 1288; 58 Y57-12-G 1274; 59 Y74-17-L 1260; 60 Y46-09-N 1246; 61 Y72-07-M 1232; 62 Y72-08-M 1218; 63. Y39-14-A 1 209: 64. Y44-41-O 1 183: 65. Y59-27-N 1131; 66. Y46-16-F 1120; 67. Y45-11-B. Y45-28-O 1105; 69. Y41-24-E 1040; 70. Y87-17-L 1008; 71. Y41-15-D 924; 72. Y59-17-N, Y34-33-E 910 74. Y42-15-B 897; 75. Y57-07-M 880; 76. Y59-02-F 864; 77. Y31-47-B 828; 78. Y72-03-M 806; 79. Y38-13-B 784; 80. Y44-19-N 660; 81. Y56-07-A 572; 82. Y59-29-N 440; 83. Y64-39-H 420; 84. Y56-19-G 208; 85. Y31-23-B 144; 86. Y51-28-G 102; 87. Y45-08-B 95; 88. Y56-18-G 60; K: Y42-15-H

#### Kategorie D, SWLa, CW Y67-07-1 28

	10.0.2	20			4 2 00
2.	Y33-17-H	28	14	81	1 134
3.	Y74-01-G	26	14	78	1092
4.	Y72-02-M	25	14	75	1 050
5.	Y32-05-K	23	14	69	966
6.	Y32-13-G 93	16; 7. Y	37-08-1	864; Y66	-04-N 840;
9.	Y44-19-H 82	28, 10.	Y42-31-B	780; 11	Y59-02-F.
1/1					

Y34-19-J 756; 13 Y72-01-M 741; 14 Y39-17-E 693; 15. Y31-23-B 585; 16. Y45-21-O 495; 17. Y47-04-G 420, 18. Y72-02-N, Y39-31-O 390; 20. Y87-07-L 378; 21. Y74-05-G 216; 22. Y42-15-H 168

R Schönberr Y27MN

1.260

#### Ergebnisse

#### des Y2-Hörerwettbewerbs - Pfingsten 1989

#### Kategorie A, SWL-Berechtigung bis 2 Jahre Y48-44-N Ronny Triemer 9 4 4 0 Y52-13-B Silvio Koziol 8 397 Y31-30-L Volker Albrecht 6625

4. Y42-31-B 5650; 5. Y77-12-N 5502; 6. Y51-09-F 5187; 7. Y57-12-G 3500; 8. Y49-04-D 3339; 9. Y37-24-I 2808; 10. Y54-06-D 2730; 11. Y61-11-M 2565; 12. Y39-14-A 2247; 13. Y47-10-K 1890; 14. Y34-31-E 1776; 15. Y36-08-O 1648; 16. Y41-18-N 1530; 17. Y44-41-O 1027; 18. Y32-28-1 980; 19. Y45-13-K 888; 20. Y48-43-N 602; 21. Y56-21-G 552: 22. Y45-28-O 506; 23. Y67-04-D 440.

#### Kategorie B, SWL-Berechtigung über 2 Jahre Y42-15-L Hans-Christian Müller 10416 Y32-08-F Michael Karow 7 344

Y37-01-B Pet Petzuch 5313 4. Y42-10-H 4004; 5. Y74-11-N 3618; 6. Y55-04-1 2832; 7. Y68-02-F 2686; 8. Y33-02-B 2310; 9. Y46-11-F 2268; 10. Y66-08-F 1894; 11. Y49-01-C 1656; 12. Y39-02-B 876; 13. Y42-12-J 448.

Abweichend von der Ausschreibung haben alle Teilnehmer des Wettbewerbs auf direktem Wege eine Urkunde erhalten. Ebenso sind die Sachpreise für die drei Erstplazierten beider Kategorien (je ein Experimentiemetzteil bis 12 V und ein Elektronikbausatz; je ein dynamischer Kopshörer; je eine Morsetaste) in den Händen der Gewinner. Allen unseren herzlichen Glückwunsch! B. Schönherr, Y27MN

Y2-Rundspruch von Y61Z an jedem 1. und 3. Sonntag im Monat um 1000 ME(S)Z bei 3,82 MHz sowie über die Relaisfunkstellen Y21F und Y210 auf R4 bzw. R5

Hörerrundspruch von Y822 an jedem 1. Dienstag im Monat um 1700 ME(S)Z bei 3 85 MHz

Haus des Radioklubs der DDR: Hosemannstr. 14, Berlin, 1065 Tel 365 44 36, Telex 112 025

Y2 Contest, Y2 Award und Y2-QSL-Būro: PSF 30, Berlin, 1066

Postscheckkonto: Postscheckamt Berlin.

Kto. Nr. 7199 57-15496

# Ausbreitung Oktober 1989

Bearbeiter: Dipl.-Ing. František Janda, OK1HH 251 65 Ondřejov 266, ČSSR

An zwei Fakten ist nicht zu zweifeln: die Sonnenaktivität, als Hauptursache der Ionisation der Atmosphäre, wird hoch sein und die saisonbedingten Verfänderungen kündigen den sich nähernden Winter an. Verschiedene Autoren nehmen eine Sonnengelativzahl zwischen 183 und 194 an, die Abweichung müßte ±48 nicht übersteigen. Der durchschnittliche Sonnenstrom würde sich zwischen 227 und 239 bewegen; die Amplitude geht freilich weit über die Grenzen dieses Intervalfs hinaus.

Die Entwicklung im diesjährigen Juni, als mittelstarke Eruptionen auf der Tagesordnung standen und auch Protoneneruptionen keine besondere Ausnahme bildeten, stärkte die Hoffnung auf ein weiteres Ansteigen der Sonnenaktivität. Der Rekordsonnenstrom von 327 trat am 15.6. auf und die höchste Fleckenzahl von 401 einen Tag später. Zum Vergleich: im Maximum des 21. Zyklus gab es die höchsten Werte von 383 und 416 am 10. November 1979. Scheinbar unauffällig war das Ansteigen dieser Aktivität im Mai - die Tagesmessungen des Sonnenstromes fielen folgendermaßen aus: 178, 181, 186, 196, 191, 194, 200, 208, 203, 207, 200, 195, 194, 190, 192, 186, 181, 183, 184, 198, 213, 199, 206, 202, 198, 184, 171, 169, 171, 179 und 189. Der Durchschnitt von 191.2 entspricht einer Relativzahl von 146; der beobachtete Durchschnitt liegt etwas niedriger bei 138,4. Als gleitenden Durchschnitt R12 für November ergab die Berechnung 130,1.

Zum Vorspiel des Junimaximums der Sonnenaktivität gehörte ein weiterer gestörter Zeitraum, wie die Tagesindizes der geomagnetischen Aktivität A<sub>b</sub> zeigen: 10, 10, 13, 20, 36, 12, 38, 7, 6, 4, 7, 12, 11, 12, 14, 9, 8, 8, 6, 16, 8, 15, 48, 52, 25, 19, 17, 17, 17, 12 und 18. Meist überdurchschnittlich waren die KW-Ausbreitungsbedingungen vom 9. bis 20.5., Aufmerksamkeit verdienen zwei positive Entwicklungsphasen vor Störungen am 7.5. und besonders am 15.5. Gegenpol waren die schlechtesten Tage der negativen Störungsphasen vom 4. und 5.5. sowie vom 24. und 25.5. Nach dieser zweiten Störung kam die Ionosphäre tatsächlich erst ab 17.6. "zur Besinnung". Die Verbesserung war auf 21 MHz am besten zu erkennen

Der Herbst dieses Jahres wird aber noch bunter. Die besten Ausbreitungsbedingungen erwarten uns wahrscheinlich im November, aber auch im Oktober sind die Chancen nicht schlecht. Im Vergleich zum September sinkt die Dämpfung auf allen Trassen, dazu steigen tagsüber die nutzbaren Frequenzen. Die Verbesserung betrifft sowohl die niederfrequenten Bänder (3,5 und noch mehr 1,8 MHz), als auch die hoch-

frequenten (von etwa 18 MHz aufwärts; auf 14 MHz erscheint der Unterschied nicht so markant und böbere Sonnenaktivität wird die Signale hier merklich schwächen).

Das 28-MHz-Band beginnt wieder, global nutzbar zu sein, selbst auf 50 MHz sind DX-Verbindungen laufend möglich.

Einige Öffnungen der einzelnen Bänder (Optimum in Klammern):

1,8 MHz: UAOK von 1700 bis 0230 (2200), W3 von 2230 bis 0620 (0330).

3,5 MHz: 3D von 1645 bis 1815 (1800), JA von 1510 bis 2230 (2200), P2 von 1620 bis 2020 (1900), 4K1 von 1930 bis 2330 (2100), KH6 um 1600

7 MHz: JA von 1420 bis 2300 (1730 und 2200), VR6 von 0400 bis 0730.

10 MHz: JA von 1330 bls 2315 (2200), 4K1 von 1710 bis 2230 (2000).

14 MHz: A3 von 1330 bis 1810 (1700), FO8 um 0700 und von 1545 bis 1715.

18 MHz: PY von 0540 bis 0730 und von 2050 bis 0300, OA um 0700.

21 MHz: A3 von 1100 bis 1630 (1400), VR6 um 0930. FO8 um 1030.

28 MHz: 3D von 1200 bis 1300, P2 von 1330 bis 1500. W3 von 1100 bis 2000.

CQ Y2: 10, 18 und 24 MHz.

Der 11. Juni brachte wiederum nicht die erwarteten Eg-Bedingungen. Aktiv waren: Y21UO, Y22IH, TO; Y23KF; Y24VD, OG; Y25LO, NM, OE, WJ; Y26WL; Y27LO; Y33RA, TL. Kommentare:

Y21UO: Bedingungen und Teilnahme mäßig. Auf 10 MHz glückte endlich der 15. Bezirk (H), auf 18 und 24 MHz bei je 8 bestätigten Bezirken nichts neues, Bin an Skeds auf diesen Bändern stets interessiert!

Y24CG: Hestiges QRN (S 8) durch statischen Regen 10-MHz-Signale zwischen S 3 und S 5. Leider nur 3 OSOs.

Y33RA: Bei 6 Stationen auf 10 MHz Rapportdurchschnitt 449/559. Auf 18 MHz war nichts zu hören Y33TL: Bedingungen schlecht und Signale leise. Auf 10 MHz 9 Stationen aus 8 Bezirken erreicht und damit auch den 12. Bezirk für den WA-Y2-Sticker.

Die nächste Y2-"WARC"-Aktivität soll unmittelbar am 40. Republiksgeburtstag stattfinden:

7. Oktober 1989, 1200... 1300 UTC 10,125 ± 10 kHz 1300 ...1330 UTC 18,100 ± 10 kHz 1330...1400 UTC 24,900 ± 10 kHz

Danke für die Zuschriften von Y21UO, Y24CG, Y33RA, und Y33TL. Kommentare bitte unter "WARC" an die Redaktion FUNKAMATEUR

Y22TO

# Diplome

Bearbeiter: Ing. Max Perner, Y21UO Franz-Jacob-Str. 12, Berlin, 1156

U-DX-C

Das Diplom wird vom U-DX-Klub (EU/U/11) und dem ZRK der UdSSR für bestätigte Verbindungen mit (Hörberichten von) verschiedenen Mitgliedern und Kandidaten des DX-Klubs der UdSSR ab 1. 1. 1988 berausgegeben SWL-Karten von Mitgliedern des Klubs zählen wie Sendeamateure. Europäische Stationen benötigen für das Grunddiplom 15 Mitglieder; Sticker gibt es für jeweils 15 weitere Mitglieder. Als Antrag ist eine GCR-Liste einzureichen. Für 22-Stationen ist das Diplom kostenfrei (sonst 14 IRCs). Mitglieder und Kandidaten des U-DX-Klubs sind mit Stand vom 1. April 1989:


UAIADY, CK, CT; UA2FO; UA3CT, DRB, LAR, TN, TT, WG; UA4CC, HBW, HLD, HNP, LCH, LM, PA, PNL, PW: UA6AF, JD, JW, LAH, RB, XT; UA9AB, CBO, DR, FAR, MR, NN, NW, PP, US; UAOFZ, LCZ, QD; UB4MM, WZA; UB5EC, IF, ILA, JIM, KW, MZ, PS, QDF, TN, UCH, VAA, WJ; UC2AT, AW, BF, SN, WO; UD6DJ, GF; UF6RB; UHBBO: UIBFM: UL7NW: UO5PK: UPIBZO: UP2BR, OU; UQ1GXX, GXZ: UQ2AP, GLQ, HO, MU; UR2RCU, RIY; UT5HP, MD; UV3DF, DN; UV6AY; UW1AE; UW3PZ, UQ; UW4NH; UW6DR; UW9AZ, SG, WB, WR; UW0CW, MF, LT; UY5EG, OQ, XE, YY; UZ3AC; UZ4FWD; UZ6HR; UZ0AB; UICZ; UJDI, DR. HB. HE. IO; USNM; U6DM, UF; UOAG; RAJAR, DKE, OX, YA; RA6AR; RA9YD; RBSIJ, FF, HT, IA, IOV, IX, MT, NT, QE; RB7GG; RBOHZ: RIIOA; RR2RU, RW; RT4UA; RT5UN, UY; RV6AB, AF; RW3QA; RW6AC, AH, AZ, AO; RZJDF, DX.

UA1-113-384, 169-656, 169-738; UA2-125-57; UA3-142-1256, 147-122, 155-75; UA4-095-171, 148-106, 148-227, 164-286; UA6-101-62, 101-373, 150-757; UA9-145-30, 145-197; UB5-059-11, 059-105, 059-258, 066-286, 073-474, 073-1610, 073-2589, 073-3135, 080-70; UC2-006-7, 006-40; UL7-023-107; UT5-186-2.

### Kurzzeitdiplom
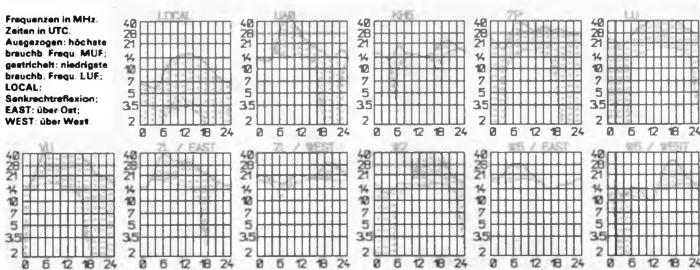
#### Luxembourg Independency Award

Für dieses aus Anlaß des 150sten Jahrestages der Unabhängigkeit Luxembourgs am 19. April 1989 von der RL herausgegebene Diplom sind Verbindungen mit verschiedenen Stationen aus LX im Zeitraum 1. 1. bis 31. 12. 89 erforderlich. Jede LX-Station zählt unabhängig von Band und Sendeart nur einmal je 10 Punkte. Die Klubstation LXORL bzw. LX150L zählt 15 Punkte. Erforderlich sind insgesamt 150 Punkte Als Antrag ist ein bestätigter Logauszug mit Datum, UTC, Band, Rufzeichen und Sendeart einzureichen. Das Diplom kann auch von SWLs erworben werden. Die Kosten betragen 10 IRCs.



### DX-QTC

Bearbeiter: Wolfgang Bedrich, Y25ZO Görschatr. 7, Berlin, 1100

Berichtszeitraum: Juni/Juli 1989 Alle Frequenzangaben in kHz; Zeiten in UTC

#### DX-Informationen

Europa: Peter, EI4GV, wollte ab 2 September Mount Athos und eine Woche später Albanien besuchen. Auch diese Reisepläne wurden mit eventuellen Aktivitäten in Verbindung gebracht – Willy, Y32KE, funkt vom 29 September bis 1. Oktober von der Insel Poel (EU-98). – UA6HZ/JW war Allband in CW/SSB von Spitzbergen aus QRV. QSL an V. Agabekov, Box 1, Yessentuki 375600, UdSSR. – SP8UPO/JW ist vorwiegend in CW auf 20 m aktiv. QSL an das Heimatrufzeichen. – GJ6UW wird im WWDX-FONE das Rufzeichen einer Gruppe des Chiltern-DX-Clubs sein. Vor und nach dem Contest wird in CW und auf den WARC-Bändern von Jersey-1s1. gentheitet

Asien: 11RBJ unternahm Mitte Juli den Versuch, von 70 aus ORV zu werden. Die Chancen standen allerdines wieder einmal sehr schlecht! - Seth XUISS. hat kurzlich geheiratet und halt sich in DU auf -A61AC ist 100 %ig lizenziert und arbeitet derzeit mit einem TS 120 S sowie Dipol- und Vertikalantennen. - JA-Stationen dürfen seit 1. Juli auch das 18und 24-MHz-Band benutzen. - Hier einige Informationen zu den Aktivitilten von Omar, YKIAO und seiner Familie: Er selbst ist von 0300 an auf 7010/7080 und ab 0500 auf 14250 oder in CW auf 14050. Seine Tochter Dana, YKIDS, ist freitags von 1000 bis 1300 in CW jeweils 040 kHz vom Bandanfang QRV. Sohn Ahmed, YKIAS, begleitet oft seine Schwester in CW. - UAOXAK übermittelte, daß er speziell für Europa vom 27. August bis 29. September von 0600 bis 0800 auf 21 250 QRV sein will.

Afrika: Gerben, PAOGAM/9L, aktivierte kurzzeitig Sierra Leone und kehrte Mitte Juli wieder in den Sudan (ST) zurück. Sein QSL-Manager ist jetzt PAODIN. - Dennis, TJ1PD, ist ein neuer OP in Kamerun. Er konnte auf 21 325 in den Abendstunden gearbeitet werden. QSL an Box 9 in Kumbo, NW Province. Weitere aktive Stationen sind derzeit TJIRC, TJIBW, TJIBN, TJICR, TJIBJ und TJIMW. -FH8CB wollte im August nach Madagaskar geben und hofft, von dort QRV zu werden. - TR8SA hat seine geplante Aktivierung in TY auf Oktober oder später verschoben - Marinus, ex TZ6MG, will mit geborgten Geraten von SZ4BP (bei dem er sich momentan aufhält) eventuell Ende diesen Jahres von Sudaudan (STO) aus QRV werden PAJCXC geht nicht wie geplant nach STO. - Alan, ex TU4BR, arbeitet jetzt mit dem Rufzeichen EL2FO aus Liberia OSL via KN4F

Nordamerika: FD1JYD/VEB untersucht mit einer französischen Expedition den geomagnetischen Nordpol und ist dabei von verschiedenen Inseln aus QRV. Hauptaktivitätszeiten sind von 2000 bis 0200 auf 21 225 und 14 325. QSL via F61GX. – Fernando, XF4F, funkt fleißig von Revilla Gigedo; oft zwischen 2300 und 0400 auf 14 200 zu finden. QSL via WA3HUP.

Südamerika: PYIZAK ist regelmäßig freitags ab 1900 auf 21325 aktiv. QTH ist Grande-Isl. (SA-29). – Die nächste Aktivierung von Malpelo (HKO) ist nun für den November 1990 vorgesehen (zwei Jahre eher als geplant).

Ozeanien: RH6LW/KH7 war Anfang Juli wieder von Kuro-Isl. aus QRV. Er und sein QSL-Manager KH6JEB werden bis Ende des Jahres noch mehrmals sporadisch die Insel besuchen. – ZL1AMO (zuletzt in FW und 3D) und ZLADO machen Pläne für eine North-Cook-DXpedition im September. Im Oktober/November soll es dann nach T2 (Tuvalu) gehen. – Mina, C21YL, ist jetzt VK8MM. Sie ist die XYL von Eddy, VK8XX, und ebenfalls noch als 3D2MM lizenziert. – Wake-Isl.: AH2BE und fünf weitere OPs sind im CQWWDX-FONE (Ende Oktober) von KH9 aus QRV. N8BIQ/KH9 wird vor und nach dem Con-

test in CW arbeiten. - Stu, H44SH, ist für zwei Jahre von den Salomon-Isl. aktiv. OSL an KFPL. P O Box 620. Honiara - Von Vanuatu tauchte Russell. YJBNRH, als neue Station auf - 21 170 um 1130. OSL geht via West Ambae Island, Rep. of Vanuatu. - Ein von OHIRY geführtes Team plant vom 19. Oktober bis 23. November eine Pazifik-DXpedition mit folgenden Stationen: YJORY von Vanuatu, 3D2VV von Fiji (oder FWO) und 3D2RY von Conway Reef (3. bis 13. November). Weltere OPs sind OH2BAZ, OH2VB und OH2BGD (will speziell RTTY machen) - Mike, KD2EU und Joe, K1JB, werden ab 26. Oktober für 1 Woche von Lord Howe-Isl. QRV sein. Rufzeichen sind VK9AE und VK9LV; Aktivitäten im WWDX-FONE sind vorgesehen. OSLs geben über KIJB.

Antarktis: VP8BQE sitzt auf Adelaide-Isl. (AN-01) und arbeitet vorwiegend in SSB: 14 140 um 2030 und 18 145 um 1900. QSL geht an G4TUM. – Von Faraday-Base auf Argentine-Isl. (AN-06) arbeitet Gerry, VP8BQX, 21 300 um 2000. – Doug, VK0CE, ist noch bis November 1989 auf Macquarie und beantwortet erst nach der Rückkehr in Australien die QSLs (via VK5BCE). Weitere OPs auf der Insel sind: Graham, VK0GC (20 und 15 m SSB morgens); Robin, VK0DM (YL), die ihren QSL-Manager VK2DEJ dienstags ab 0900 auf 14 125 trifft.

#### Franz-Joseph-Land und der Amateurfunk

Max, UAIODX, berichtet (Übersetzung Y41VM): "Franz-Josef-Land ist ein aus 191 Inseln bestehendes Archipel in der nordöstlichen Barentsee, das, abgesehen von einigen Forschern, unbewohnt ist. Es gehört verwaltungsmäßig zu dem Gebiet Archangelsk (UA10/Obl. 113). Von 16 134 km3 Gesamtfläche sind 13.755 km<sup>3</sup> vergletschert. Das Klima auf FJL ist typisch arktischer Natur; eine mittlere jährliche Temperatur von -12 °C und mit Tiefsttemperaturen his zu - 52 °C. Die Windgeschwindigkeiten erreichen im Durchschnitt 40 m/s. Die Forschungsstationen befinden sich auf der Alexander- sowie auf der Rudolph-Insel, während auf der Heiss-Insel das geophysikalische Observatorium stationien ist, das den Namen des bekannten Polarforschers und Funkamateurs Emst Krenkel triet

Der erste Funkamateur auf Franz-Josef-Land, E. Krenkel, erhielt das Rufzeichen PGO (polar geophysical observatory), womit er sich von der Huker-Insel im Äther meldete. Weitere Stationen waren bisher UA1KEC und UA1KED, Klubstationen auf der Heiss-Insel (später UK1PGO bzw RZ1OWA, R1O und EO1AOK), UA1PAL von der Heiss-Insel, UA3CR/1, UW3HY/1 und UZ3DD/1 als Aktivitäten von Wissenschaftlern, EK1P, eine YL-Expedition, UA1OT, UV1OO, UA1ODX und UA0BDU/UA1O, alle von der Heiss-Insel

Ich hatte die Möglichkeit, von der Heiss-Insel von März bis Mai 1988 als UA IODX aktiv zu sein. In diesen beiden Monaten kamen etwa 4 000 Verbindungen mit 164 Ländern (R-150-S-Liste) zustande. Leo, UV100, erreichte dagegen während seines Aufenthaltes über 40 000 Verbindungen.

An der Klubstation standen uns eine 3-Element-Yagi für 10/15/20 m sowie eine Groundplane für 40 bis 160 m (20 m boch) zur Verfügung.

Im allgemeinen sind die Funkamateure berufsmäßig als Wissenschaftler und Forscher auf FJL tätig, so daß ihnen meist nur wenig Zeit für den Amateurfunk bleibt. Außerdem wird ihre Aktivität auf den Afu-Bändern zusätzlich durch die sich ständig ändernden Ausbreitungsbedingungen beschränkt. So waren während meines Aufenthaltes die Bänder zu 50 % infolge von Magnetstürmen geschlossen. Oft konnte ich auch solgendes Philnomen beobachten; innerhalb einer Verbindung wechselten die Signalstärken von Durchgang zu Durchgang von S9 bis auf absolute Unhörbarkeit. Bei guten bis durchschnittlichen CONDX waren S9+ Signale selbst mit ORP keine Seltenheit. Dann war es möglich, gleichzeitig Stationen aus Europa, Asien, dem Pazifik sowie aus Amerika zu bören und zu arbeiten. Unter vielen QSOs auf 160 m gelang mir leider nur ein OSO mit Y2 (Y22IC). Beste 73 an alle DDR-Funkamateure!

#### OSL-Ecke

Wer bis Ende Juli noch nicht seine direkt verschickten 3W8-Karlen aus Ungarn hatte, muß einen zweiten Anlauf nehmen! Allerdings kommen auch Karten über das ungarische QSL-Büro. – AK1E bekam seit längerer Zeit keine Logs von TR\$JLD und D68JL. – NM2L beantwortet derzeit die 20-m-QSOs von VK9ZM und VK9ZW. – OH2BN erhielt Anfang Juli die XF4L-Karten vom Drucker und begann Ende Juli mit dem Versand (alle QSO-Daten sind im Computer).

#### **DXpeditionen**

Die St.-Peter & St.-Paul-Rocks-DX pedition (ZYOSS/SW) vom 14. bis 20 Mai 1989 fubr insgesamt über 6 000 QSOs mit 109 Ländern in CW/RTTY/SSB. Die OPs waren PS7KM, PT7AA und PS7JS. Der Rückweg war allerdings recht verlustreich; Kamera, 2-m-Handfunksprechgerät und andere Ausrüstungsgegenstände gingen über Bord. Karl, PS7KM, bittet wegen der QSLs etwas um Geduld, da er sich auch noch den Arm gebrochen hatte!

3Y Bouvet: LA1EE, LA2GV und LA6VM organisieren derzeit als Bouvet-Club eine DXpedition, die Ende diesen Jahres stattfinden soll. Größtes Problem dürften die 200 000 US-Dollar sein, die als Kosten veranschlagt wurden. Bisher sind erst 15 000 zusammengekommen!

Zuschriften: Y24CG, Y25VD, Y33TL, Y37XJ, Y39RK, Y41VM, Y54TO, Y39-06-K. Danke!

## QSL-Info

Bearbeiter: Ludwig Mentschel, Y23HM Straße der Jugend 88/04, Leipzig, 7060

A41KN A. Kalsi, Box 826, Muscat, Oman A61AC Box 4221, Dubai, UAE CE0FDL Box 7, Easter 1st., Chile LUZZC GACW, Box 9, Wilde 1875, Argentina VR6HJ Box 24, Pitcairn 1st. Pacific YN3CC Box 2971, Managua, Nicaragua Pager 1, Maragua, Legalbo

VR6HJ YN3CC 7P8EL Box 521, Maseru, Lesotho - WA6VNR A35AA - NSXX ZF2AH A3SAR - ILIUIX - WASVNR 7F2IT A35HK - II.3UIX TRAFF - JHIILX **A35YO** - JLJUIX 3D2RW - ZLIAMO AP2TN - WIOFR JV8AZ - FIHJW CO2VG - 10WDX AV8VE - FIHIW **EL1FO** - KN4F 4L0O - UAJEAC SL9FD **FOSBI** - FD6HSI G3OCA FRSFO - F6FYA SWIHM - JH4JFF HH7GE - K1DII SW1 HP - JRIFIS **HX6JUN SWIHO** - JLJUIX - FSAM **J6LSN** - KJ8G SWIHS - JL3UIX SW1 HT **JSONU** - F6FNU - ILJUIX J79JD SWIHV 11.31ЛХ - F6AJA 179T - WIFW SWIHW - II MITY KC6M1 - JAISGU 6D2DY - N17Y G3OCA KC6MS JA2NQG 622DK OGIC - OH6ZS 6Z2F0 - KN4F - G30CA 0X10 - OXIJUL 67.2 WK 679M P29KN - WA4SFO - KSHIT TSCT - K4ClA 7JIANC - NIBYC T26LP - ZLIAMO 7PRER - G4TTE T28RW **ZL1AMO** 8J6APX - JA6EGL **TL8RM** - F6FNU 8P6BBS - KH6WZ - F2CW 8P9FD - KH6WZ TT8CW VIIAR - KIFFN 107HH - IF2KO7 V31EY - KAIILI 807JJ - JF2KOZ VP2MGQ - N4MO BRIAH - VE7FHP **VPSSK** - KAJECK 9H3KL HASUB **VPST** NM2Y 9H3KM - HASUB **VPSU** - WD4PRC - N6LHN 9M2RU VO9DM - NSDM 9M2ZZ - N4RMF VO9SS - NASS OMAHE - WEIK XX9KA - KC9V 9N88C - JHSBKI. YS9J NFSJ 9V1XM WBIFMW **ZD8SE** - GIXKR 9X5KP - W4IEN

### KW-Conteste

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Klaus Voigt, Y21TL PSF 427, Dresden, 8072

### WA-Y2-Comest 1989

(Meisterschaftscontest)

Anläßlich des 40. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik veranstaltet der RSV der DDR den internationalen WA-Y2-Contest 1989.

1. Zelt: 21. 10. 89, 1500 UTC, bis 22. 10. 89, 1500 UTC.

Y2-Einmannsendestationen dürfen nur 18 Stunden (maximal in 3 Teile zu vollen Stunden unterfeilt) in die Wertung bringen, können aber die volle Zeit arbeiten. Die Wertungszeiten sind eindeutig auf dem Deckblatt des Logs zu vermerken.

2. Frequenzbereiche/Sendearten: 1,8- bis 28-MHz-Band unter Beachtung der IARU-Bandplanfestlegungen in CW und SSB.

3. Kontrollnummeru: Y2: RS(T) + Nr. des KK, Ausland: RS(T) + QSO-Nr.

4. Punkte: Y2: Y2 mit Y2 = 1 Punkt, mit anderen Ländern in SSB = 2 Punkte und in CW = 3 Punkte. Ausländer dürfen auf jodem Band in joder Sendoart einmal gearbeitet werden, Y2-Stationen je Band unabhlingig von der Sendeart nur einmal.

Ausland: Jedes QSO mit Y2 zählt 3 Punkte. Eine Y2-Station darf auf jedem Band einmal in CW und einmal in SSB gearbeitet werden.

SWLs: SWLs erhalten für jedes neue Y2-Rufzeichen mit gesendeter Kontrollnummer und Rufzeichen der Gegenstation in SSB 1 Punkt und in CW 3 Punkte. Jede Y2-Station darf auf jedem Band einmal in CW und einmal in SSB gelogst werden. Als Gegenstation darf eine Station nur maximal zehnmal auf einem Band gelogst werden.

5. Multiplikator: Y2: Summe der auf jedem Band gearbeiteten Länder unabhängig von der Sendeart. Es gilt die Länderliste des RSVDDR.

Ausland und SWLs Summe der je Band unabhängig von der Sendeart gearbeiteten/gehörten Y2-Bezirke

6. Endergebnis: Summe der QSO-Punkte mal Multiplikator = Endergebnis

7. Teilnahmearten: Y2: Sendestationen (Einmann bis 18 Jahre, über 18 Jahre; QRP – max. 10 W Input, YL, Mehrmann – 2 oder 3 OPs mit einem Sender), SWLs bis 18 Jahre, über 18 Jahre, YL)

Ausland: Sendestationen (Einmann - QRP, Einmann - QRO, Mehrmann), SWLs.

Stichtag für die Alterseinteilung ist der 1.9. 1989.

8. Logs: Einsendeschluß ist 15 Tage nach Contestende an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die kontrollierten Logs bis 30 Tage nach Contestende an Y21TL. Ausland: bis 30 Tage nach Contestende an den RSVDDR.

9. Disqualifikationen: Die doppelte Wertung von über 1 % der QSOs bzw. Multiplikatoren sowie Verstöße gegen die Ausschreibung und andere Regelungen des RSVDDR führen zur Disqualifikation.

10. Diplomanträge für Diplome des RSVDDR werden nur anerkannt, wenn sie gemeinsam mit einem Wertungslog eingereicht werden. Bestätigungen für spätere Anträge können nicht gegeben werden.

#### VK/ZL/Oceania-DX-Contest 1989

1. Zeit: SSB: 7. 10. 89, 1000 UTC bis 8. 10. 89, 1000 UTC CW: 14. 10. 89, 1000 UTC bis 15. 10. 89, 1000 UTC. Es dürfen nur 12 Stunden gearbeitet werden (volle Stunden, beginnend zur vollen Stunde).

2. Logs: sind bis 26. 10. 89 an die Bezirksbearbeiter zu senden. Diese senden die kontrollierten Logs bis 6.11. 89 an Y21TL.

#### RSGB-21/28-MHz-SSB-Contest 1989 RSGB-21-MHz-CW-Contest 1989

1. Zek: SSB: 8.10.89; CW: 15.10.89 jeweils von 0700 bis 1900 UTC

2. Logg bis 25.10.89 an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die kontrollierten Logs bis 2.11.89 an Y21TL.

#### Ibero-America-Contest 1989

1. Zeht: 7. 10.89, 2000 UTC bis 8.10.89, 2000 UTC 2. Logs: bis 19.10.89 an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die kontrollierten Logs bis 30. 10. 89 an Y21TL.

#### HTP 40 m 1989 (Handtastenparty)

1. Zeit: 7. 10. 89, 1300 bis 1600 UTC 2. Logs: bis 19. 10. 89 direkt an Y21TL

Für alle vorgenannten ausländischen Conteste sind die weiteren Bedingungen dem FUNKAMATEUR 9/88. S. 462. zu entnehmen.

#### CO WW DX Contest 1989

1. Veranstalter: CQ-Magazine

2. Zeit: SSB: 28. 10. 89/29. 10. 89, CW: 25.11.89/26.11.89 jeweils 0000 UTC bis 2400 UTC 3. Proggenzbereiche: 1.8- bis 28-MHz-Band

4. Kontrollnummern: RS(T) + CQ-Zone

5. Punkte: Y2 mit Y2 = Punkte (aber Multi), Y2 mit Europa = 1 Punkt, Y2 mit DX = 3 Punkte.

6. Multiplikator: Summe der auf jedem Band gearbeiteten CQ-Zonen und Länder entsprechend DXCCund WAP-Liste

7. Endergebnia: Summe der QSO-Punkte mal Multiplikator = Endergebnis

8. Tellnahmearten: Einmann (Einband, Mehrband, QRP – 5 W Output) Mehrmann (1 TX, Multi TX) 9. Logs: bis jeweils 10 Tage nach Contestende an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die kontrollierten Logs bis 20 Tage nach Contestende an Y21TL.

#### DAFG-SSTV-Contest 1989

Zum Zeitpunkt der Manuskriptabgabe liegen keine exakten Informationen vor. Der Contest findet voraussichtlich am 14./15. 10. 89 statt. Wenn beim Contestbüro exakte Ausschreibungen eingehen, werden sie im Y2-Rundspruch veröffentlicht.

#### Ergebnisse des PACC-Contests 1989

E: 1. Y42HA 11916, 2. Y32PI/p 11544, 3. Y48YN 10 759, 4. Y64WF 9 374, 5. Y44NO 9 196, 6. Y31WI 8897, 7. Y62SD/p 8040, 8. Y33UJ 7638, 9. Y22UL 7 524, 10. Y44NK 6 895, 11. Y34XF 6 660, 12. Y31NJ 6426, 13. Y22XN 6300, 14. Y24RK 5921, 15. Y22VI 5600, 16. Y47JN 5474, 17. Y67RJ 5472, 18. Y21EF 5 313, 19. Y67UL 5 270, 20. Y38YK 5 214, 21. Y34ZI/p 5 184, 22. Y25WJ 5 152, 23. Y47PO 5 134, 24. Y55TJ 4800, 25. Y33VC 4752, 26. Y39ZC/Y56ZC 4572, 27. Y51ZE 4546, 28. Y51OG 4495, 29. Y21NE 4440, 30. Y22RK 4182, 31. Y63XA/p 4061, 32. Y24XJ/a, Y52TF 4059, 34. Y21W1 3999, 35. Y51XO 3927, 36. Y28TO 3906, 37. Y28WG/a 3861, 38. Y76RL 3770, 39. Y21GO 3744, 40. Y59VN/p 3689, 41. YSSXH 3663, 42. YS9QN/p 3510, 43. Y23YJ/p 3480, 44 Y53GD 3424, 45. Y24ZM 3420, 46. Y36VF/p 3392, 47. Y39SH 3120, 48 Y21GR/a 3036 49 Y61XM 2945 50 Y72WA 2862. 51. Y32WF 2852, 52. Y21KI 2816, 53. Y44SN 2808. 54. Y22NI 2781, 55. Y23TL 2759, 56. Y42ZG 2752, 57\_Y26SO 2744, 58.Y52XL 2403, 59.Y21UL 2125, 60. Y63OI 2106, 61. Y71RA 2010, 62. Y79WN 2000, 63. Y35ZJ 1988, 64. Y25ZN 1960, 65. Y25PE 1936, 66. Y25MG 1896, 67. Y25DA 1768, 68. Y21NM/a 1750, 69. Y73XH/p 1647, 70. Y38SG 1608, 71. Y37ZE 1606, 72. Y22KK/a 1600, 73. Y34KL 1596, 74. Y36BC 1584, 75. Y25TA/a 1560, 76. Y23OA 1564, 77. Y34PB 1554, 78 Y21RM/a 1464, 79. Y31PG 1430, 80. Y21YA 1425, 81. Y52TL 1416, #2, Y27OO, Y28SO/p 1320, #4, Y53ED 1300, 85. Y53XM, Y66YF 1265, 87. Y25HL 1224, 68. Y23FI 1152, 89. Y38YB 1139, 90. Y25Л 1104, 91. YS8ZG 1080, 92. Y66ZF 1062, 93. Y25VD 1022, 94. Y38ZM, Y54WM/p 924, 96. Y32FE 912, 97. Y21DG/a 888, 98. Y58UA 876, 99. Y31ON 850,

100. Y23HN 836, 101. Y68SF 828, 102. Y25TO 800, 103 Y21HD 780, 104 Y52SG 768, 105 Y92ZL 748, 106. Y231L 744, 107. Y38WE 726, 108. Y65LN 720, 109. Y25PO/p 686, 110, Y26DM 636, 111, Y69WA 630, 112. Y24JB 629, 113. Y24HB/p 615, 114. Y77YH 592, 115, Y37KO 580, 116, Y22CF 539, 117, Y531D 517, 118. Y21MB/a 480, 119. Y24JE, Y28AN 462, 121. Y28GO/a 450, 122. Y22XC/p 444, 123. Y21LF/p 435, 124 Y23UB/a 406, 125 Y26PL, Y48YB 400, 127, Y23GD 385, 128, Y72XM 360, 129, Y68YF 345, 130. Y24VF 336, 131. Y24SH 319, 132. Y22TN 297, 133. Y28CO/p 286, 134. Y52XM 252, 135. Y25II 225, 136. Y27YO 207, 137. Y25VF 192, 138. Y23HE/a, Y67QG 187, 140. Y22FG/a 180, 141. Y25ML 156, 142. Y21KH 136, 143. Y25W1 126, 144. Y34SG 112, 145. Y23JF/a 108, 146. Y65KM 81, 147. Y21GF/p 77, 148. Y49ZL 63, 149. Y23LM 60, 150. Y26AO 54, 151. Y46WK/p 35; M: 1. Y32CD (Y32K1, Y32PD) 9720, 2. Y46CA (Y23IA, Y25PA) 1971, 3. Y42CB (Y22YB, Y42WB) 252; S: 1. Y78-14-L 20368, 2. Y51-20-O 14 500, 3. Y39-14-K 11 394, 4. Y39-12-E 8932, 5. Y31-47-B 7224, 6. Y34-18-F 6984. 7. Y34-08-F 6230, 8. Y38-01-B 5832, 9. Y49-01-C 4794, 10. Y52-05-M 3600, 11. Y72-07-G 3465, 12. Y37-07-E 3 420, 13. Y55-10-A 3 162, 14. Y68-02-F 3074, 15. Y36-03-M 2052, 16. Y39-01-E 1682, 17. Y38-30-I 1508, 18. Y44-04-J 1323, 19. Y46-11-F 828, 20. Y42-26-L 672, 21. Y38-16-B 574, 22. Y36-11-J 516, 23. Y54-15-O 493, 24. Y49-04-D 480, 25. Y64-35-H 473, 26. Y45-14-K 351, 27. Y32-28-1 340, 28. Y36-12-J 336, 29. Y59-16-N 315, 30. Y52-11-B 285, 31. Y37-16-O 220, 32. Y52-01-P 33. Y48-02-B 198, 34. Y67-04-L 176, 35. Y44-46-O 35; K: Y21UD, Y22AN, Y22JF, Y25JA, Y26MH, Y27HL, Y27YH, Y28RL, Y31UE, Y32FE, Y36XC, Y41ZH, Y44SO, Y53VL, Y56TE

#### Ergebnisse der XX. YL/XYL-OM-QSO-Party 1989

Die Spalten bedeuten v.l.n.r.: Platz, Rufzeichen bzw. SWL-Nr., (Name, QSO-Zahl, Bezirke), Endpunktzahl.

146

15

2190

#### Kategorie A, YLa - PONE 1. Y25YD Fritzi

Y21ID/a 136 15 2 040 Angela 3. YS1ZE/Y75VN Antje 133 15 1995 Kathrin 4 Y23YF 130 15 1950 1875 5. Y32NJ Dorit 125 15 6. Y77YN, Y25SD 1785, 8. Y26YL 1680, 9. Y62AJ 1665, 10. Y78AN, Y33PB 1620, 12. Y26ZL, Y49YF, Y52SE 1515, 15. Y26VF/a, Y28ON/a 1500, 17. Y49LO 1485, 18. Y63AI 1470, 19. Y24YJ/p 1455, 20. Y25YF 1425, 21. Y26EF/a 1410, 22. Y68WF 1395, 23. Y76AL 1302, 24. Y74XL 1230, 25. Y64QH 1200, 26. Y23YO 1106, 27. Y25PF 1080, 28. Y26DF/a, Y58YA 1035, 30. Y26OF 1020, 31. Y23SA 994, 32. Y52PL 962, 33. Y43AL 930, 34. Y25YJ 871, 35. Y49AD 870, 36. Y32HL 840, 37. Y23JM 780, 38. Y75JN 768, 39. Y66AA 756, 40. Y75LN 728, 41. Y25YG 714, 42. Y26MF/p 676, 43. Y41UI 660, 44. Y45AB 650, 45. Y25OA 612. 46. Y51XN 598, 47. Y54PF 585, 48. Y24RL, Y48AB 528, 50.Y21MA 420, 51.Y25VF 330; KL: Y62XF/p

#### Kategorie B, YLs - CW

1. Y25TO 1410 94 15 Bärbel 92 2 Y2311. logrid 15 1 180 3. Y43HO Sabine 90 15 1350 Y86XL 1305, 5. Y37QB 1290, 6. Y89RL 1215, Y23UB 1110, 8 Y33YO, Y57PH/p 1095. 10. Y26AO 1080, 11. Y21QA 1050, 12. Y33ZH 1035, 13. Y39AM 1005, 14. Y21EA 812, 15. Y23UN 742, 16. Y21SA 644, 17. Y55AA 616, 18. Y62VD 286, 19. Y37XA 144.

#### Kategorie D, YLs - SWLs

1. 143-03-E	Eddi	נס	13	817
2. Y49-08-D	Mary	33	13	429
3. Y38-07-N	Andre	29	10	290
4. Y66-06-N 261,	5. Y38-13-G	252,	6. Y38-1	3-B 207
7. Y39-08-H 198,	8. Y77-11-N	135,	9. Y74-0	5-G 130
10. Y31-95-B 70.				

#### Kategorie C, OMs

Y42ZG	64	13	832	5.	Y39RE	61	13	793
<b>Y47YM</b>	63	13	819		Y58YM	61	13	793
YSSTJ.	63	13	819	9.	Y48TH	59	13	767
Y27GL	62	13	806	10.	Y21HG	57	13	741
Y22EK	61	13	793		YZZIC	57	13	741
Y23KF	61	13	793	12.	Y23PN/a	60	12	720
	Y47YM Y55TJ Y27GL Y22EK	Y47YM 63 Y55TJ 63 Y27GL 62 Y22EK 61	Y47YM 63 13 Y55TJ 63 13 Y27GL 62 13 Y22EK 61 13	Y47YM 63 13 819 Y55TJ 63 13 819 Y27GL 62 13 806 Y22EK 61 13 793	Y47YM 63 13 819 Y55TJ 63 13 819 9 Y27GL 62 13 806 10. Y22EK 61 13 793	Y47YM 63 13 819 Y58YM Y55TJ 63 13 819 9 Y48TH Y27GL 62 13 806 10 Y21HG Y22EK 61 13 793 Y22IC	Y47YM 63 13 819 Y58YM 61 Y55TJ 63 13 819 9 Y48TH 59 Y27GL 62 13 806 10 Y21HG 57 Y22EK 61 13 793 Y22IC 57	Y47YM 63 13 819 Y58YM 61 13 Y55TJ 63 13 819 9 Y48TH 59 13 Y27GL 62 13 806 10 Y21HG 57 13 Y22EK 61 13 793 Y22IC 57 13

13. Y34SE 708, 14. Y48YN 702, 15. Y25UM 696, 16. Y57SD 684, 17. Y43RJ 676, 18. Y24JE 663, 19. Y23OD, Y23TL, Y51OO, Y51QL 660, 23. Y53QD, Y22TN 650, 25\_Y21EF, Y37OM 648, 27. Y47XP, YS2AM, YS8XI/p 637, 30. Y22YC, Y35ZJ 636, 32. Y22HF, YS4ZI 624, 34. Y31ZN 612, 35. Y74XG 611, 36.Y22YB, Y24KB/a, Y47UM/p 600, 39.Y54GL 598, 40. Y210R/a, Y58ZG 588, 42. Y22FN/a 585, 43. Y32WN 574, 44. Y24JJ 572, 45. Y54ZO/Y54NL 564, 46, Y55ZE 561, 47, Y25PL 559, 48, Y23CM 552, 49. Y27XN/a 540, 50. Y22TK 533, 51. Y39TF, Y45NJ, Y51XF 528, 54. Y24CE 520, 55. Y87PL/p 516, 56. Y26NM 481, 57. Y62TI 480, 58. Y37AO 470, 59. Y23TN 468, 60. Y84TL 462, 61. Y23FI 456, 62. Y82WN 455, 63. Y39VJ 451, 64. Y22KG, Y22XN, Y38A1, Y61YM, Y64NI 444, 69. Y24HB, Y38XD/p. Y42UM 429, 72. Y25ML 418, 73. Y39RK, Y62SM 408, 75. Y21W1, Y69ZA 407, 77. Y31NN/p, Y62RM 396, 79. Y63XA/p 390, 80. Y23BG, Y72ZM 372, 82 Y26FL 370, 83. Y24LD, Y38WE 363, 85. Y64XA 360, 86, Y26DM, Y62UI/p 352, 88, Y59ZF 336, 89. Y36VF/p. Y77YH 330, 91. Y24XJ/a, Y28AN, Y49MM 319, 94. Y21FG 310, 95. Y24EE, Y25ZN 308. 97. Y72VG/p 297, 98. Y68TL 288, 99. Y52ZN 286, 100. Y39SF/p 261, 101. Y21UL 260, Y22XC/p, Y38YE 260, 104 Y25MG 253, 105 Y27LO 250, 251. Y24WA 243, 107. Y23IM, Y36UG 242, 109. Y22VI, Y24HA/p 240, 111. Y21HD 225, 112.Y55XH 216, 113.Y21OB 210, 114.Y21FN; Y25IJ 200, 116, Y67ZD 198, 117, Y49ZD 189, 118, Y21ME 180, 119. Y23OG/a 170, 120. Y25ID 162, 121. Y23JF/a, Y46WK/p 160, 123. Y23JF 135, 124. Y22WA 126, 125. Y25JA, Y26QD 112, 127. Y71YA 105, 128. Y22OE 98, 129. Y24JB 90, 130. Y25WG 77, 131. Y47AK 70, 132. Y21GF/p. Y22GG, Y24SH 66, 135. Y23PA, Y64ZL 65, 137. Y25PD 63, 138. Y21IG, Y53ZL 60, 140. Y22VF, Y45ZB 45, 142. Y66WA/p 44, 143. Y21UB, Y28GO/a 36, 145, Y23JA 7, 146, Y24MF/p 6, 147, Y24VF 5; K.: Y21FB, OO, UD, VF/a; Y22EF, IF, JF; Y23HJ, OJ; Y241B, WO; Y25PJ, NN, PH, TM, WI; Y26BH; Y33TA; Y53ZF; Y68WL; Y71ZA/p.

#### Kategorie E, OMs - SWLa 1. Y39-14-K 13 819 2. Y64-16-1 13 806 62 767 Y34-12-L 59 13 Y32-11-1/p 57 13 741 5. Y54-08-A 51 12 612 Y64-35-H/p 12 576 48 7. Y33-17-H 47 12 564 8. Y67-09-1 559 41 13 9. Y42-12-J 42 13 546 Y56-20-F

11. Y37-07-E 539, 12. Y39-01-K 516, 13. Y45-06-O 504, 14. Y34-05-C, Y42-10-H, Y44-20-N, Y62-05-D 480, 18. Y48-05-B, Y48-43-N 468, 20. Y32-05-K, Y34-10-E, Y44-18-N 440, 23. Y87-07-L 440, 24. Y38-08-N 418, 25. Y55-17-A 407, 26. Y77-12-N. Y78-12-N 396, 28. Y68-02-F 380, 29. Y53-10-O 352, 30. Y67-04-L 330, 31. Y53-07-O 319, 32. Y62-03-M 312, 33 Y32-01-F 300, 34 Y52-11-B 297, 35. Y36-04-M, Y44-08-H 286, 37. Y45-14-K 243, 38. Y51-17-G 240, 39. Y32-08-F 231, 40. Y51-28-G 210, 41. Y52-13-B 209, 42. Y67-07-L 200, 48. Y62-02-M 192, 49. Y68-15-F 192, 50. Y49-04-B 190, 51. Y32-04-A, Y49-04D 180, 53. Y44-46-O, Y57-13-G 176, 55 Y57-02-F 170, 56 Y41-14-G, Y55-04-1 160, 58. Y53-04-F 153, 59. Y67-01-D 152, 60. Y42-21-B, Y51-29-G 144, 62. Y37-13-1 128, 63. Y3919-M 112, 64. Y39-14-A 96, 65. Y39-20-M 78, 66. Y43-11-L, Y48-07-B 55, 68. Y45-11-K 48, 69. Y32-28-1 40, 70. Y48-08-B, Y51-24-H 35.

Y25TO

### **UKW-QTC**

Bearbeiter: Ing. Hans-Uwe Fortier, Y2300 Hans-Loch-Str. 249, Berlin, 1136

#### Es-Salson 1989

Y25IL konnte am 5. 6. um 17.52 UTC in FM auf 145,500 MHz TA3C aus KM38 arbeiten. Es folgten in SSB LZ1ZX und LZ1KDZ, beide aus KN32. Bei der Öffnung am 12.6 erreichte Werner von 1302 bis 1319 UTC folgende EA-Stationen: EA6FB aus JM08, EA6VQ aus JM19, EA6QB aus JM08, EA3GAW aus JN11. Hrd: EA3AQJ.

Fast alles was ich hörte, konnte ich auch arbeiten. Mit TA, LZ und EA6 konnte ich drei neue Länder erreichen

Y32TN war am 10.6. rechtzeitig an der Station und funkte mit LZ2WY aus KN32 Hrd.: LZ1KVZ, LZ1ZP, TAZAD aus KN51VK. Am 12.6 lief es von 1135 bis 1315 UTC mit EA6FB auf JM08PV. Hrd.: IW9APP und EA6QB, Am 17.6 konnte Peter in der Zeit von 1720 bis 1952 UTC folgende Stationen erreichen: HG5ABC/7 – JN97, 9H1BT – JM75, EA6IF – JN20. Hrd.: LZ2BG, LZ2AB, YT5G, SV4LT, IT9VDQ, 18WES.

Y39RE schreibt zu seinem E3-Erfolg: "Am 5.6. wurde ich gegen 1655 UTC durch Rundfunkstationen auf 100 MHz aufmerksam und fuhr sofort an die Klubstation. Im CW-Bereich herrschte Totenstille und in SSB waren nur Berliner Stationen aufzunehmen Ich dachte schon, ich wäre zu spät gekommen und hätte die E3-Öffnung verpaßt. Doch um 1748 UTC öffnete TA3C bei unserer UFS die Rauschsperre auf S 20 und 2 min später gelang auch das QSO ins WW-Feld KM3BDG Hrd.: am 17.6. 17WAF – JN09, YU7AJH."

Y23RA und Y25WA konnten ab 1806 UTC am 5.6. auf S 20 TA3C und TA3F (beide in KM38DG) arbeiten. Die  $E_3$ -Öffnung bestand ganze drei Minuten.

#### Aurora

Y32IN erreichte am 10. 6. via Aurora OZ9VUS – JO46, OZ1HDF – JO65. Hrd.: OZ1FGP, SK5EW, LA6HL, OZ1BUR, PA0RDY, OZ3GW, SM6CYZ, G4SWX.

#### Afu-Satelliten

Mein Aufruf zur Berichterstattung über den Satellitenfunk ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Hier die ersten Berichte.

Y23XN ist seit Februar dieses Jahres über RS 10 QRV. Frank unternahm mit DK2AN den Versuch, SSTV-Bilder über RS 10 zu übertragen. Schon beim ersten Versuch funktionierte dies erstaunlich gut. Trotz relativ starkem QSB auf der 10-m-Ausgabe konnten einige Durchläufe der 8-s-Bilder gut von Y23XN empfangen werden. DK2AN arbeitete auf 2 m mit einer HF-Leistung von 10 W und einer S-El-Yagi Er benutzt einen SC 422-SSTV-Konverter.

Y23VB schreibt: "Mache seit Orbit 547 sporadisch über RS J0/11 Betrieb. Erreicht wurden bisher 35 verschiedene Stationen aus 16 Ländern, darunter als DX TA2. Verwendet wurden die MODEs A, K und zu Beginn auch MODE T. Zur Zeit geht es nur in MODE A. Dazu wird folgende Eigenbautechnik verwendet: 21- bzw. 29-MHz-Transceiver mit 100 W HF an einer GP bzw. W3 DZZ. 145-MHz/435-MHz-Transceiver mit 5 W HF und einer Yagi-Antenne

Die Berechnung der Äquatorübergänge erfolgt auf der Grundlage der von der Bake abgestrahlten Referenzorbits mit einem C 64. Alles weitere mache ich mit der Bahnverfolgungsscheibe aus FA 1/88. Der Betrieb über OSCAR 13 scheitert bislang an der notwendigen anspruchsvollen Antennenanlage.

Jedenfalls finde ich, daß der Satellitenfunk eine tolle Sache ist. Er war eines der Motive, daß ich mich nach 15 Jahren KW-Funk überhaupt erst mit der UKW-Technik beschäftigte."

Danke für die Berichte von Y23VB, Y23XN, Y25IL, Y32IN, Y39RE und Y61A.

### **UKW-Conteste**

Bearbeiter: Ing. Klaus E. Sörgel, Y25VL Zieglerstr. 12, 72-34, Dresden 8020

#### Y2-UKW-Contest 1989

Meisterschaftscontest für Y2-Amateure (VHF-Teil)

1. Veranstalter: RSVDDR

2. Zelt: UHF: 7. 10. 89, 1400 UTC bis 2300 UTC; VHF: 14. 10. 89, 1400 UTC bis 2300 UTC

3. Frequenzhereich: 145-MHz- bzw. 432-MHz-Band

4. Sendearten: CW. SSB. FM

5. Tellnahmearten: Einmann-, Mehrmann/Klub-Stationen, SWLs
6. Anruf: CQ Y2

7. Kontrollaustausch: RS(T), QSO-Nummer, Loca-

8. Punkte: QRB-Punkte (UKW-Europa-Diplom)

9. Multiplikator: Summe der verschiedenen Locator-G/M-F

10. Endergebnis: Summe der QRB-Punkte, multipliziert mit dem Multiplikator

11. Abrechnungen: bitte bis zum 24. 10. 89 an die Bezirksbearbeiter bzw. bis zum 2. 11. 89 (jeweils Poststempel) an Y25VL.

#### SP9-VHF-Herbst-Contest 1989

1. Veranstalter: SP9-Region des PZK

2. Zeit: 14. 10. 89, VHF: 1700 UTC bis 2100 UTC; UHF: 2100 UTC bis 2300 UTC

Die weiteren Bedingungen sind im FA 1/89, S.47 veröffentlicht.

3. Abrechnungen: bitte bis zum 24.10.89 an die Bezirksbearbeiter bzw. bis zum 2.11.89 (jeweils Poststempel) an Y25VL.

#### Ergebnisse des II. Subregionalen UKW-Contests 1989

E 144: 1. Y26HO 12348, 2. Y28RH/p 12276, 3. Y21VF/p 12096, 4. Y26AN/p 12008, 5. Y24XK/p 11501, 6. Y21NB 11130, 7. Y21QL/a 6930, 8. Y23FN 6592, 9. Y21VL 5967, 10. Y38WI 5267, 11. Y28TL/p 4641, 12. Y22UC 4563, 13. Y24HI/p 3914, 14. Y26JD 3750, 15. Y27GO 3 146, 16. Y32IN 2784, 17. Y25ML 2160, 18. Y24ZK 1856, 19. Y27CO/p 1545, 20. Y24LB 992, 21. Y27ZO/p 975, 22. Y23QD 868, 23. Y23RK 744, 24. Y39PK/p 603, 25. Y25QM 600, 26. Y53VL 448, 27. Y21IF 360, 28. Y25LD 245, 29. YSITE 32, 30. Y21CE/m 27, 31. Y32ZF 21, 32. Y23JF/p 5 M 144: 1. Y350 127 976, 2. Y46CI/p 88 407, 3. Y26K1/p 67 595, 4. Y35J 56 487, 5. Y34H 47632, 6. Y34CJ/p 43860, 7. Y36CK/p 42822, 8. Y33E 28717, 9. Y44CE/p 22824, 10. Y31CM/a 22618, 11. Y31CA/p 20241, 12. Y32CL/p 18040, 13. Y48CD/p 15 960, 14. Y43CD/p 14 820, 15. Y46CE/p 10 044, 16 Y21PH/p 6888, 17, Y46CF 3726, 18 Y48CG 564, 19. Y56CJ 520, 20. Y37CI 470. S 144: 1. Y39-06-K 3160, 2. Y36-09-K 2737, 3. Y32-14-L 2109, 4. Y31-16-K 1274, 5. Y31-47-B/p 924, 6. Y47-01-F/p 261, 7. Y39-12-E 203, 8. Y59-14-F 210, 9. Y33-02-M 120, 10 Y32-08-F 10 E 432: 1 Y26CI 5724, 2. Y26AN/p 1513. M 432: 1. Y36CK/p 264, 2. Y46CF 8 S 432: 1 Y39-12-E 21 E 1.3: 1 Y26CI 306. 2. Y26AN/p 145, 3. Y23FN 2. E 5,6: 1. Y24IN/p 32, 2. Y26AN/p, Y27CN 28, 4. Y24AN/p 16. E 10: 1. Y241N/p 30, 2. Y24AN/p 26, E 24: 1. Y241N/p 4. K: Y21MF, Y24BH, Y24NK, Y25CF, Y25HO, Y26PH, Y41NK, Y46CF, Y76ZG (Standortwechsel).

#### Ergebnisse des Mikrowellen-Contests 1989

E 1,3: 1. Y23FN/p 2061, 2. Y26AN/p 1720.

#### Ergebnisse des HG-VHF-Contests 1989

E: 1. Y21VF/p 416, 2. Y32FL 220, 3. Y23FN 145.

#### Verkauf

V 4001/4023, TBA 530, 7 M, V 4011/ 4013, TBA 950, 8 M, V 4030, 9 M, MH 7442, 12 M, Großmann, Laubestr, 13, Dresden, 8019

Atlari 800 XL m Kasa-Interi z Arischi, an jeden Rekorder, DDR-Service, 2990 M Papay, Ahlbecker Str. 8/41, Rostock 22, 2520

Orlg, ZX-81-Modute Hvres-Grafik, 500 M: Centronics-Schriffst., 380 M, 16-K-RAM, 370 M, Drucker Seikosha SP 180 VC I. Commodore, 800 M, Strube, Tel, Bin,

2 11 06 10 Drink 5,25", DS/DD, 70 M, Lisch, O.-Winzer-Str. 41, Berlin, 1142
Ouarzer 26,580 26,640/27,090/26,665-/
27,125 MHz, je 25 M; 8 IS U 202, je 10 M. H. Schemeister, Trobischaft 29, Dresden, 8023

Graphic-Equalizer, 10lach, neuw, mono, 500 M. Golasch, Reisstr 10, Dresden, 8045

IC-Faseungen, Kontaktsystem we TES-A. verzinni; 7,5 mm bred: 14/16/18/ LA, verzinni, 7,5 mm, bred: 14/16/18/ 20 Pins, je 1.50/2/2.50/3 M; 15 mm, 24/28/ 40/42 Pins, je 4/4.50/5,50/7 M; Nachnahme-versand ab 25 M; Güntler Tham, PSF 303, Places 9900

Plauen, 9900
MD 600 Miluo Disketten Kodak 10er Pack (ong.) 600 M. Oberender, Winzergasse 5/ 313, Jena-Winzerta, 6908
TV-Senvicegeneration Transitest T-013, 750 M; dazu UHF/Farbteil m, Brummlehler, 750 M. dazu UHF/Fartheil m. Brummlehler. 150 M. NF-Generator "SSU 2", 290 M. Sertocoszi, 550 M.; Wheatstone- u. Thompson-MeBbrücke. je 150 M. Dipper RM 2, 150 M. Transistoren BU 206 a 8 M. Z. Dioden 15/20 V. 22 a 1,50 M. Ersatzleelsatz "Raduga 726/730". Color. 20/21 je 195 M. ZDA-Modulneuw, 150 M. Versand bei all mögl. Köhler, Breitenbergstr. 6. Waldheim, 7305. GF 11, 290 M. MV 1, 160 M. Präz-RLC-Brücke 1008, 190 M. Spannungskonstanth. SPK 500 sm. 200 M.; umschallb, NF-Tietpaß, 39 M., U. 202, 8 M.; D. 192, 8 M. div. Drahlwiderst. 10–80 W. u. v. a. Liste anf. Glaser O. -Buchwitz-Str. 24 f. bbsu 870.

pesi, 39 M, U. 202, BM; D. 182, BM; Dw. Orahhwidersi. 10-80 W, u. v.a. Liste anf., Glaser, O.-Buchwitz: Str. 24, Lôbau, 8700 Tunier Typ 8 m, dig. Frequenzanz. (Up. anschuldfertig), 400 M; ca. 150 RFE, Fa. MP., 70 M, Beckeri, Gneisenaustr, 59, Hoy-

MP, 70 M, Becueri, unisualization or enswerds, 7700 monverter, 20 M; automat. Spannungsregter, 40 M; Univ. Netzteil (3/4, 5/6 V) f. Waliman, 50 M; Ladeger at I, Uhrenánoptzellen m, Garanti, 23 M; Klinkerstr, IC Ib, 46 M; Linte one, Rückumschi, Zach. 15 M; Liste geg Ruclamechi.
Dammzollstr 52 Pez 7520

Rauscharmen UHF-Ant, Verst, dreistung, 150 M. Soft, O -Grotewohl-Str. 36, Leineleide, 5600

Spectrum 48 K mit 2 Buchern dt /engl Spectrum 48 K mil 2 Büchern dt /engl., 3 Kass., Software u., Spiete, 3200 M, Ther-modrucker AL PHACOM 23 I. Spectrum mil 3 Rotten Papier, weiß, 3200 M; Uberspietka-bel mir Pegelahnebung, Anzeige u., versch., Steckern, 150 M; Radiorecorder mil Zöhl-werk, opt. def., funktionsfähig, 200 M, Hart-mann, Domheimer Berg 33, Amstadt, 5210.

5210
Alari 130 XE mri Dataserie C 12, Joystick,
15 Pr.: kasserien u. Lil., 3500 M. Ploppy
1050 mi 20 Diskerien, 3500 M. Nadeldrukker 1029, 3500 M. Writmann, O. SchieckStr. 19, Eisenach, 5900
C 64, Datarec mit Justage, Joyst, 1
Spelmodul, ca. 150 Pro auf Kasserien u.
Handbuch, 4200 M. BASIC-Modul (Grafik,
Council, Manch), 200 M. Molic Saehtin.

Sound, Handb.) 400 M. Klein, Seehau-serstr 11, PF41, Bad Frankenhausen.

Atarl-Computerayatem (800 XL, Floppy 1050, Drucker 1029, Recorder 1010, Joystok, 30 Disketten mil evelen Progr. u. zahl. Dokumental.) Bestzustand. 12 TM E. Papesch. Geuzer Str. 39, Kothen, 4370. 2 Mtfl-Boxen B 9325, 150 M, UKW-Stereo-Bausatz mit Tuner, Typ 7, hinktionstahlig, 350 M, Schmidt, Heilmann Str. 7/292, Jena, 6902. VEF 206, Unterlagen u. Umbauaniertung. 160–15 m. 200 M; 2 N 3055, 30 M, GBR 11. 1/24, NSF 30.4.24, 5 M, NSF 30.4.40, 2 M, Bluhm. Fr.-Engels-Str. 40. Furstenwalde. 1240. Atari-Computersystem (800 XL, Floppy

Stereofreundel Bauanleitung für Fem-seh-Stereo 2-Ton-Decorder, Quasi-Pazal-leitonverlahren, alles DDR-BE, 25 M, per Nachn, Huth, P.-Hamann-Str. 3, Waren, 2060

2060 V 4011:4012:4030, D 100/103/110/120/ 121/140/172/174/201/204/210/230/492, A 302, 3:20 M; A 211, 5 M, 10 A - Dioden (SU), D 24/2245, 5 M, SY 320/1, 360/1, SAL 41, 2 M; SY 335/8/345/1/351/358/1, 3 M, MKT-2 M; SY 33593497/33173591; 3M; MKT-Kond. 63-100 V. 220 n; 330 n, 470 n, 680 n, 1 µ, 1,5 µ, 4,7 µ, 6,8 µ, 10 µ, 3 M; GY 104, GAY 63,0, 30 M; SZX 217/5, 646, 26, 8/8, 2/ 9, 1/10/13/16/20/22/24, 2,20 M; SZ 600/ 075/8,2/12/18/20, 3,40 M; Tyr 122-20 (20 A), 20 M; Reed-Rel, RKG 20.1.4 V/6V/9 V/18 V, 6M: RGK 20 2 12 V, RGK 30 2 12 V, 8M, GBR 111-12 V, 8M, GBR 20 1 6 V/9 V/12 V, 8M: GBR 20 1/1 - 6 V/9 V/12 V. V12 V, 8M; GBH 2011 - 6 V9 V12 V. 12 M; SN 7413, GC 160/170.3.20 M; Tralos, Lautspr. Polis, 10 K, Literatur, Stu-lenschall, NSF-Relais, Einstellregi u an-der (0.20–45 M), Liste geg Freumschi C, Diller, H, Jost-Str. 7, Neubrandenburg, 2000

C Plus 4 mt Floopy 1551, 3500 M; C Plus 4 mt Datsette, 2 TM, C Plus 4 auch einzeln, neuw., Berg. Wohlgemuthstr. 22, Berlin.

ZX-Spec. 48 K. Joyshck Joy-Interface, Drucker DIN A 4, Drucker-Interf., Daterre-corder u. 30 Software-Kassetten, 6 TM. Roehrs. Bergwaldstr. 3, Schwanebeck.

Kleincomputer Krista, neuw., mil Bild-schirmgnffel, Basic, Assembler, Spiel-progr., 1900 M. Schöne, Korsörer Str. 16, progr., 1900 Redin, 1058

Berlin, 1058
Interface Commodore C 64/128 ser, Bus auf RS 232 od. Centronics (nur DDR BE, 8820 + 2716) Bauantig, mal LP, aust. Beschr, u. EPROM-Progr. Service, 65 M, Into ant, Verst, Hift 50, o. Geh., 350 M, Gertner, Sterctmannweg 15, Berlin, 1140
KC 87, neure, BASIC-ROM, Farbe, 16-K-Zusatzmodul, 2400 M, Hambsch, Buckower

ing 29, Berlin, 1141 Atari 800 XL m. Datasette, 2 Joyst, 80

Atari 800 XL m. Dataserie. 2 Joyst., 80 Programme, Handbuch. 4200 M. Bahro, Kongsheidewig 239. Berlin, 1197 KC 85-3 u. Programme, 4300 M. Kluge, H.-Loch-Stv. 259/8. Berlin, 1136 S x U 555, µs 30 M: 5 x S 555, µs 20 M; 5 x K 573, RF 1 (SU-Typ fur 2708), µs 25 M; 2 x U 555, µs 15 M. Kuhni, Am Rund 23, PF 53/18, Erkner, 1250 Melmoomputer TO 7-70, 48 K-RAM, Mikrosoft-BASIC 1.0, Datasette, Joyst, Lightpen, Handbuch, neuw. 2500 M. Tel. Berlin 541 53 61, Koring

5 41 53 61, Komp Elektron. Bauelemente. Bastelbeutel Elektron. Bauelemente. Bastelbeutel.
0,50M bis 10M; einz. Bauelemente, Lit.
versch. Geräfe, I bis 100 M; Lutikch I. Decothek m. 7-m-Lichtschlauch, 300 M. Lutz,
Am Steinhübel 27, Bautzen, 8600
M 003 I. KC 85, 650 M; Einkartenreichner,
300 M; 500 M; LW 1.6, 2100 M. Heyde.
Ouerpasse 2, Lichtenham, 8361
Diaketten Kodak 5,25" 15 20 48 tp.,
neure., unbel., 65 M. Günther, H-70rkStr. 5A, Weinbohla, 8256
Atari 800 XE, Kasa,-Interf., 30 volle
Kass., 3 TM; Seidler, L, Meiler-Sir 23, Suhl.
6024

6024

6024 KC 85/2 m, 16-K-RAM-Erwest, und Joy-stickaracht, nur zus., 31M. Thees, Tet-tauer Weg 4, Hasenthal, 6401 Drucker Cetzen 120 D. EPSON-komp./ Commodore-Schnittst., 4900 M. H. Gilde-meister, Goethestr.,43, Waltershausen.

Bauanleitung (vollst. Dok.) für eine Infrarot-Fembedg, geeignet für alle Rundfunk-und TV-Geräte, Handbedertung u. Video-anschluß vorgesehen, Nur handelsübl, BE. 30 M. Großmann, Grotewohlstr 17, Ilmi

nau, 8325 C 64 mil Datas., 5 TM, Leerdisk., 30 M. Einsteigerdisk., 456 M. Ertahrungs- u. Soft-wardaustausch (800 Prog.) – Zuge. Dubna-ng 12, Greifswald. 2200

UHF-Vorverstärker, sehr rauscharm (selektiv u. Brettband), 120 M. (Liste anl.) B. Franke, J. Fucak-Str. 6, Stralsund, 2300 C.64, m. Programmheften und 1 Diskette, f. 4 TM. Falk. F. Wolf-Str. 46. Stralsund. dRAM TMS-4416 16 K × 4, 80 M, Terasa.

Ph. Branden-Str. 5, Rostock 40, 2540 C Plus 4, neuw 2 TM, Tel, Wolfen 40 73, b. Giseke, ab 17 Uhr

\$ 3004, 2400 M, Werner, E. Wabra-Str 22, K. Marx-Stadt. 9050 C 64 m Datasette, 4800 M, Blautu8.

Haupistr 35b, Steplershausen, 6101

rauprstr. JSD, Sieglershausen, 5101 UKW-Tuner, Typ 7, 180 M. Typ 6, 130 M. vom Transstereo, 80 M. Mot. BG 23, 40 M. A. 225/273/274/290, 10 M. U.112, A.202. VOB 71, 8 M. Burkholdt, Am. Holunder-busch 5, Suhl, 6000

busch 5, Suhl, 6000
A 2000 Vm, 18 M, VQE 23/24, 16 M, A 277, 7M, U2 164/8 556, 6 M; A 273/274/D 148, 5 M, A 109/R 202/273/274, 3 M, R 461, 1 M, VQA, 1-2 M, Tuner Typ 6, 100 M, bestuck LP: FMZF (A225), Dec (A 290), 50 M; Vorst (R 273/274), 20 M u.v.a., Liste ant Flemming, Kefersteinstr, 14, Jena, 6900

Atari 520 ST, 512-K-RAM, TV- u, Moni-toranschi, Midi-Schn, Stelle m. 3.5"-Disk-Lauhw, Maus. 10 Disketten, Lit. u. Progr., 12 TM, Walter, Dr.-Th.-Neubauer-Str. 41, Care, 850. Gera. 6500

2 Atari 800 XL (einer delekt), Floppy 1050, Drucker 1029, Dataset, XC 12, Moni-tor Grun, DM 602 inkl. 20 Disk. u. 5 Kass. mil umlang Software (Text, Date: Kalk T-8a-ec, Pascal, Logo, uml. Dokumental sowie Lit., "Mein Alari", Peek u. Poke. Intern., Profibuch, 10 TM, Kannengießer, Meißner

Berg 74, Radeburg, 8108
Schnellen, 32-oit-Rechner, 1, gehobene schnelleri 32-of-Rechner I. gehobene Anspruche (68 000, Coproz, 640 K. ausgez, Grank u. Tonerzeug, Leistungst, DOS, Mul-blask, Floppy, s/w. Monifor, Spezial-LW-s, vel. Schnittst.) umfangr. Software (Taxt. Comp., Graf., Kalk. CAD. Archiv, CP/M. Uhl., Benutzeroberti., Basicerw.), Disk., Li-ler., 20 TM., Tippmann, Tel. Freiberg 675 93. 67593

6 75 93 Verit: KT 808 AM, 13 M; R 202, Pt 000 002 003, 2 M; R 109, 3 M; 709, 5 M 7442,20 M; KT 805, 8 M; Tuner 3 S; 30 M Elico, 7 u. 8 u F; 250 V, 8 M/10 M; Trato J, 80 220 V, 160 V, 90 M; 380/220 V, 250 VA 220 V. 160 V. 90 M. 380/220 V. 160 V. 250 VA. 100 M: 220/70 VA. 20 M; 380/1 x 360 V. 3 x 20 V. 90 M: Luftschutz. 20 M; Zertbaustein Steckb. 30 M. Pob 2,5 k/2,5 W/10 M 2 x 10 K. 2 x 50 K, 2,5 K m. Schault, 0,50 M bis 3 M. Cüzek, K. Kegel-Str. 102, Freiberg. 9200

C 64 m Dataset., Joystick u 450 Progr., 500 M. Lammel, Cl.-Grumpelt-Str. 9, 5500 M Brand-Erbisdorf 9230

Brand-Erbisdori, 9230
2 1013.16-Komplettsystem mil Ta-staturanst Trato 1/2 MHz Umschafter in sta-bliem Geh., Lif. u. Basic-Kass., Spiele, 900 M; Tastatur K 7659, 350 M. Dünneber,

Fr - Viertel-Str. 18, KMSI, 9052 2 1013.18, mod. Geh., integr. 30-W-Netz-teil, KC 85-Tastatur, 1480 M. Redlich, Lu-

tell, KC 85-Tastatir, 1490 M, Hedlich, Lu-lherstr. 1, Abtsdorf, 4601 Hobbybastler I Div. BE: R, C, TTL, CMOS, UA, UB, DS, 0,15 be 80 M, Liste geg, Rückumschlag, Nn-Versand, Krane-puhl, Jamoer Str. 2, Kropstädl, 4601

"Basic Schrift für Schrift mit Sharp MZ 700/800", 710 S., vielle Programme, 60 M Rotmund, Solioter Str. 25, Erfurt, 5060

TV-Stereodecoder, ausführt Bauani. 30 M; s RAM U 224,5 M. Herbert Str. d. Be

freuing 83, Berlin 1136
Schweider CPC 664, mit Floppy, Monitor
CPM, viel Softw. u. Lti., 8 TM, Haselbauer Industriestr 48, Laipzig, 7031

Industriestr. 40, Limpzg., rus i Atari-Maus-Emulator m. Joyst., 20 M. Better Modul, 15 M. Glersmann, Pogu-erstr 9, Leipzig, 7024 "Unitest Ir., 100 M; Verlachmesser III, 50 M; Dypmeter, 30 M; Kondensatoren, Wi-

"Unitest P., 100 M; Vieltachmesser III, 50 M; Dipmeter, 30 M; Kondensationen, Wielderstände, Ernatziele zus. 200 M; Fachlitund Elektronische Jahrbücher 72–85, 120 M auch einzeln, E. Schieweck, A. Karwath-Shr. 8, Neutsentzsch, 7207 4 × U.886, å. 35 M, 4 × U.885, å. 30 M, 2 × U.866, å. 45 M, 3 × U.857, å. 35 M, 3 × U.856, å. 45 M, 3 × U.857, å. 35 M, 3 × U.807, å. 18 M, 4 × V.962, å. 14 M, 4 × KU.607, å. 18 M, 4 × V.4001, å. 4 M, 4 × K.561, TM2 å. 4 M, 4 × CD. 4011, å. 4 M, 4 × D. 195, S1, å. 12 M, 5 × D. 146, å. 10 M, 4 × D 195 S1 & 12 M, 5 × D 146 & 10 M 4 × P 345 & 12 M, 5 × A 273 & 8 M, 3 × A 274 à 9M, 5 x A277 à 10M, Vogt, O. Rothe-

TBG 8 54, wenig ben., 550 M, Schmidt C. Zetkin-Str. 4, Rudolstadt, 6820

Bestückte Melodlegongplatine m. NT. 60
Melodien. 4 Liederbereiche, 200 M. 5-Ka-nal-Stereo-Equabzerplatine m. NT. ohne Regler. 120 M. Fischer, K.-Marx-Str. 25, Nünchntz, 8403

Funkamateur 70-83. Menzier, Burgitei Str. 126, (115-40), Freital, 8210

Atari 800 XL mit Zubehör, 3 TM, Reinhold, Goethestr 74, Riesa, 8400

hold, Goethestr 74, Riesa, 8400 FA, Jg. 85–88 (40 M/Jg), Mikroprozesson, Jg. 87/88 (60 M/Jg), Mikroprozesson, Jg. 87/88 (60 M/Jg); FA-Einzelh, 73/74 (0.80 M/H), Fachbuch (10–30 M), electronica (1.90/S1), Baspl (0.80/S1), Liste geg Rückporto, Böhme, Knappestr 8, Direaden, 8021 Videorecorder "Sony", System Betamax, 4500 M, Buchert, Parkstr 22, Neukrch, 8505

EPROMe M 27128 (PGM 12,5 V), 150 M Thiermann, Kartner Weg 15, Dresden 8021

Spektrum-Interface (ZX-LPRINT Spatrum-Internace (2A: EPHIN III), Kempston-Joystick-Interlace Lichtshfan-schluß), 600 M; USART 8251, 50 M; UD 8830 (md TINY-Base), 50 M; 8 × S 225, å 2.50 M; 2 × U 253, å 4 M; 4 × KU 607, å 10 M; A 290, 10 M; R 220, 1,50 M; R 223, 2 M; 16 K dyn, RAM für AC 1, a 450; Rogge, Postets 20, Desdes 9238, a Posistr 20, Dresden, 8028

Z 1013 m. Programmen u. Handbuchem. 00 M. Bäker. Dorfstr. 26, Nietwerder.

C16 mit Datasette, Handbuchern, 80 Spielen, 3500 M. Bäker, Dorfstr. 26. Nierl-werder, 1951

werder, 1951
Atarl 520 STM m, Maus, Floppy, Unterl,, Diskelten u, div, Progr. 16 000 M, Ralf Pelzold, Lausicker Str. 51, Leipzig, 7027
R-L-C Me8brücke 1-5 M, 10 μ = 100 mH, 10 p-100 μF, 370 M; Gnd-Dipl.-M, 200 kc-35 Mc, 160 M; zeelentz 1, Donja, Durer, etc. 7 M, UHF-Konvi, á 27 M; 2 m-Tzansstero-Konv. 40 M; Feldstäftsemeßger, KW 27, 12 MHz, 35 M; Kopfh., 4 K, Ω, 15 M, 27, Ω

14 M. Tasle 20 M; regelbarer Summ i Ge-häuse 22 M, empl, UKW-Tuner, Trans, 30 M; regelb NT ( Geh 12 V 45 M; NT 5,8 V 28 M; NF-Verst m, Ohnborer 30 M, Plat 1 27,12 Metz-Pendi 3 M; Ker L-Korp, Stu-lensch, 2b 5 M; Kaden, Gehsener Str 65,

Bin., 1170 (schr.) EPROM 27C256 190 M, U Szalatzky, K

Barthel Str. S3, Straisund, 2300
250 Progr. für. C+4/16/116 auf Kass.
300 Mir 250 Progr. für. C 64 auf Kass.
300 M. Krause, Christianstr., 5, Leipzig 7010
Diakerten 5,25" je 20 Mi. 3,5" je 40 M.
Rudolph, Eisenberger Str. 9, Dresden.

8023
FM-Stereo-Empf.-Bausatz (neu 361 M).
300 M: m. Trafo, 60 M: best. LP Sensorfeil
Rama-Toccato. 30 M. iC. (A 290; A 225;
A 2030. A 277, U 700. U 710/11. usw.);
Trans.; D: LED: Lirste ant. Pterffer; Kroatzbeerwinkel 9, Jonschoft, 8805
EPROM MSL2764K (83532 J), 100 M.
Schacht, Berggies shublerstr. 12, Dresden, an21

Funkamateur 73–87. 144 M: RFE 75–87. 390 M. EL. Jabu 8 St., 36 M. electronica 35 St., 35 M: 18 el. Fachbücher. Oszi Picoscop, 250 M. Kurze, Hauptstr, 104, Franke

FA 75-86 (77-85 vollst.) Jg. 5M; Kühle, el. Dresden 73381

C64\*er. Bauanlartung I. Lichtstril (Schaltung, LP-Layout, Testorogr.), alles DOR-BE, 20 M. Adams, Ribbeckstr. 47a, Pots-1572

dam, 1572 KC 85.3 m. V24 (3500 M. + 700 M. stati. 3900 M. + 775 M.) nuir zus.; Meyer, Berg-str. 3, Hennigsdorf, 1422 Farbtädröhne 25 U/2, Schlitzmaske, neure. 400 M. Schulze, Knimme 8, Klein-nechters.; 1533

machnow, 1532
Schneider CPC 484 m. Grünmonitor
GT 65, 4100 M. Schmelt, Rühlower Str. 1, Neubrandenburg, 2000

Atari 800 XL, Kassetlarınterlaca, 2 Bücher, Spielprogramme, Joystick, 3500 M. Rick, Str. der Befr. 35, Anna-berg-Buchholz, 9302

Verk. Commodore VC20 (Farbe + Vollar.), 16-K-Ram u. reichl L. t., 1500M, J. Krauß, Alte Stollberger Str., 14, Bruntos, 9151

Oszillograf H313, 500 M; H3017. 300 M. zu verkaufen, Kirchner. Weinberg 4, Niedertrebra, 5321

Z1013-Computersystem,

kompl. u. solori Betriebsber (u. a. BS, Komf.-Tast., Rec. umfangr Erw, Gehäuse, Transp.-Koffer), 3800 M. Auf Wunsch schriftl. Spezifikation, Kirchner, Weinberg 4. Niedertrebra, 5321

Verkaule 2-M-FM-TCVR, VFO, Relaisabl TX: 10 W. RX: SH, BF 981 MQF-10,7 MHz. 1300 M: 9-Band-RX. 160-10. dig Frequenzanzeige, SSB/ CW. 9-MHz-ZF, 1500 M, 2-m-FM-RX, modifiz. NBFM 145, 120 M; 80-m-RX. A 244, ZF 455 kHz (H5), 100 M; (Vertr Gen -Nr 54 V 02189 Aurich, Str. d. Textilarbeiter 3.a. Limbach-Oberlr 1. 9102

Achtung! Fernsehfreunde u. Bastler bzw. Sammler!

Verkaule 16 alte FS-Empl. der versch. Marken wie Iris, Start, Turnier, Patnot, Cranach Orion Favorit Northicht Sibylle usw. mrl vielen Ersatzteilen (nur zusamman)\_

Ang. an C. Reuther, Olbernh, Str. 18, Pockeu, 9345

Commodors 18 (64 K) mrt Floppy 1551, Joystick, 10 Disketten, umfangr. Software, nur zug. 7500 M. Holsäß, Baumschulen-Flo. 1200

weg 2, Flo., 1200
ZX 81-1K m. Netzreil u. Lt. 500 M., Fleischer, Theresenstr. 44, Leopzig, 7021
U.311/112, VQA 15/35 je 1 M.; V 4011, Mukotaster je 2 M., D. 05/1/23/175, KU611, 7413 je 4M, V 4019/4035/4046, A 202, µA 747, EL 861 je 5 M., XR 1310, KD 617 je 10 M. Quarz 26, 64 MMz, MAA661, MA7805/12/24, VQE 23 je 15 M. U.111 002, C501/520 je 20 M. Tuner Typ 6, 40 M. Kneg, Feldstr 9, Sollichau, 4401

ZX-Spectrum 48K, viel Lit. 4000 M Kass-geräl GC 6020, 350 M, T, Kretz-schmar, Poststr 33, Hohenstein/Er.

AC1, 64-K-dRAM: 2-K-BWS; em Geh; mil Netzteil, 1480 M. event. Tastatur mit Steu. 498 M. Zimmer, Hasensteig 28, Meerane, 9812

9612
C 16 mt Datas u. a 2600 M. Zielke, L.-Kühn-Str. 5, K.-M.-St., 9051
Hobbyautldaung!
Dv. Bauelemente von 1 M. bis 50 M. Liste
ant. Boerticher, Gutenbergstr. 49, Franken-

Neuhelti Bausatz Robotermodell Meunetti Bausatz Hobotermodell m. In-lerface u. Softw. für. KC87 o. KC85/3, 1000 M. Mrt Freiumschlag Int. ant. Machat-schke, Bergstr 31. Zechopau, 9360 2 Becker-Ba8-Lap. 150 W/8 D. neuw. je 650 M. Kaiser, Adorler Str. 35b, Oelanitz.

9920

10 Markendiak. (Ong.-verp.): 5,25" 2S/ 2D, St. 70 M. Tröger, Reichenhaurer Str. 39/ 7, K.-M.-St., 9010 (schr.)

7, N. M. -St., 9010 (SChr.)

Polycomputer 880 an Bastler, 370 M.

Kloppe, Oderbruchstz 26, Berlin, 1156

C16-84K m. Kass -interf. w. Softw. u. Lit,
2300 M.; Taschencomp., Sharp m. Kass -enterf. u. Softw. 780 M.; MR-/CS u. disko, BE

(z. B. 2716, Z80A, KD 606/18 viereck. LEDs u.a.m.) 0,50-80 M. Tippmann, Halsbrucke

PC Atarl 130XE, 3100 M; Alan Drucker 1029, 4100 M; Atari Floppy XF SS1, 4800 M; alles neuw, Leonhardt, Otto-Dix-Ring S4, iden, 8020 (schr.)

Atari 800 XL, 2200 M; Datas . 600 M; Joyst 150 M Heine, Dammstr 4, Langbur

Joyst 150 M Hene, Dammstr., 4, Langbur-kersdorl, 8353 10 Disk. DD/DS jis 40 M nur zus, Kraft, Nr 68, Albersdorl, 6541 Ja 2 St. Lantapr. L2901 u L5904 zus. 150 M Florin, H., Eisler-Str., 54, Berlin,

ZX-Spectrum, 48K, 2 TM; C-64 m. Datas FD 1541, LP MPS 803, CP/M-Modul (Nach PD 1541, LP MPS 803, CPM-Modul (Nach-bau), 2 Joyst. (Eigenb.), div. Hard-, Firm-u. Software, 14 TM, Oaz- EO 1/77 U.m., Ta-sche, 400 M; Muftig. III.m., Ers.-me8w, 150 M; LCD-DVM, 30 Mb. (Nachbau) 500 M; R. C. D. Tr., IC, mech. Teile sort, in Mars-Reg., zus. 6 TM (Liste ant.) Beyer, H.-Heine-

Platz 3, Berlin, 1020 anni, payer, h.-neara-Platz 3, Berlin, 1020 (ach.) BASIC-Enwelterung C 64 . ExtB\SIC<sup>\*</sup>, 72 neue Belehle, deutsch. Anleitung ein-schl. Diskette, 40 M. Matthey, Linien-straße 137, Berlin, 1040

Benziniadeeggregat 12-14 V, 400 W, 1000 M, Knihs, Grunauer Str. 141, Berin, 1170

C 16 (64 K) m Zub 2500 M; LC80 ahns Zub. 200 M; U806, 50 M; U807/821, 10 M; 6 x U121, 5 M; Rüsch, Prenzlauer Prome-nade 165c, Berlin, 1100

Endatufe, 2 × 50 W u, Klangregi, 20 dB. 400 M; Tuner Typ 7, ZF-Verstärker mil A225 u Stereodekoder mit A290, 300 M. Tel. Ber-lin 5 88 1175, Freyer

Monto It / 3, reyer

Hobbyaulloaung I Oszi EO 174 A mil Unleri u Zub 2 TM: Monitor K67 mil Werksumr auf BAS ong Koffer, Ersatzt u Unterl.
550 M. Netzger, Baus Mat, wert 240 M. 2kan prop Fernst Imzenzfrei, unban 160 M; akt u pass BE sort in Reg DDR u a, keine Comp.-IS, 0,10-25 M, Liste ant Ad-Berliner Str. 104, Berlin, 1100, Tel 4 72 45 17

C16, 1500 M. Neumann, Randowstr. 32/ -03, Berlin, 1090 (n. schr.)

Computer KC 85/3, m M O22 Modul. 4000 M u. 2 Programmkassetten. 10 M, Rauschenbach. Am Beinschuh 26. Sangerbausen 4700

Verk. Lautspr. 2 x L2911 25 W/4 & 130 M verit Lauspr. 2 x L2911 25 W/4a 130 M. 6 x 8 W Hochtoner a 40 M. 1 x LP 1.5 W/U 21 M. 1 x LP 2 W/4 21 M. L2960 3 W 27 M. L2160 27 M. Röhrenvoltmeler 250 M. Röhren d A, E, P, U-Sene utw. auch Uralirohren nach Liste, Taschenrechner "Privileg" 450 M. Maletz, Frankestr. 4, Bleicherode. 5502

Rte 3/80-12/88 (bis 12/85 ohne Buck selle, mil Karlei) 20 Hefte gratis, 400 M. FA 1/77-12/79 (o. 5/77, 10/78) 35 Hefte gratis, 45 M. Gieseler, Thálmannstr 48, Marxwalde 1214

50 Si-Dioden, 20 MI; 50 Ge-Dioden, 10 M; 100 Si-Trans 1 W. 80 M; 100 Ge-Trans

30 M; 100 Kondensatoren, 50 M; 500 Widerstande, 25 M; 5 A210E 10 M Gieseler, Thâlmannstr 48, Marxwalde, 1214

Inaimannstr. 48, Marxwalde. 1214
Heimcomputer BSC 3, 18K RAM, 900 M.
Heimke, Str. d. Rep. 61, Prenziau, 2130
CPC 8128 m. Farbmon. u. 10 Disk. ein-sch. St. Software. u. H. buch. 15 000 M.
Carl. Ruszgraderstr. 47, Neubrandenb. 2000

Div. Elektronik-Mat. Schaltkreise, Transi storen, LED usw brite Liste anf. Kramer.
Dresdner Str. 57, Frental. 8210
ZX-81 (1K), 1200 M. Birkenweld, Weinbergstr. 7, Hinternah, 6051 (schr.)
ZX-Spectrum m. reschi, Ld. u. Software (250), 3000 M. Paul. Ginsterstr. 8, Dresden.

#### Ankauf

Blinder OM aucht Tellow o. å., auch QRP. 2-m-Technik, UFS 601, UFT o. å. drin-gend zu kauten. Y22NF, Kruger, Tel. Elster-

Kondenaatoren 1 pF bis 2000 pF, mind. 1000 V. Y23CK, Weissleder, PF 118, Ilme-

200-kHz-Quarz K 500 IE 137 o. 95 H 90

200-kHz-Quarz, K 500 IE 137 o, 95 H 90, BFW 16, Miniaturdrehschafter für AFE 12 Y43RD, Bemau, A -Schaftner-Str 16, Brandenburg, 1800 Teltow 210/215 o, 8, Y24MF, Lutz Günther, Virchowstr 48, Hoyerswerda, 7700 Kommerz, AWE o, KW-Rx, Michel, Nr. 15, Burgnaudorf, 7701 Weltempfänger, Grundig, Satellit. 2000, Sony ISF 2001, ICF 7600 DS o, 8, u, Computer C 64 m. Zub. D. Hohmeiser, Str. d. Thälmannjoroinier 6, Burg, 3270 (schr.), UFT oder UFS, BF 981, Y26NN, Seikerl, Tel, Zschopau 21 70 Quarz 200 kHz, A. Neumann, Th.: Storm-

Quarz 200 kHz. A. Neumann, Th. Storm-

Quarz 200 kHz, A. Neumann, Th. Siorm-Str. 2, PF 14-02, Greifswald, 2200 Nastrolka, 1C 74141, Quarze 500/ 100 kHz, Filter MF 450-310. H. Häuser, Wissengrund 15, Unterwirbach, 6621 Rundfunkweltempfinger mid SSB und digit. Frequenzanzeige, Schotz, PF 2078, Erfurt, 5060

Fet CP 643, Filter MF 200+E-0235, MF 201-0050, Qu. 10,5; 1 MHz; 200 kHz; DQ BF 900; U 8840; SAA 1057, Schmeiduch.

BF 900; U 8840; SAA 1057, Schmeduch, Wangerooger Weg 15B, Leipzig, 7022
Transistoren BLY 94 o. a. Ronstedl, Mellensseestr 15, Berlin, 1136
AFE 12 oder Bausatz, R. Beutner, Am Bahnhol 4, Hohenmölsen, 4860
2-m-RX, SSBFM, R. Beneke, K.-Gaedke-Str. 77, Selzwoder, 3580
KW-und 2-m-Emplanger sowie int, OSL-Karten, W. Günther, Reginenstr, 24, Leipzig, 7022
Drucker Farrecheiber and Schmeduck.

zig, 7022

Drucker, Fernschreiber od, el. Schreibm Drucker, Fernschreiber od. el. Schreibm.
Interface u Treiber zum Anschl an KC 85/3 u. Hinweise dazu Schirmer, Sophienstr. 4. Lindenthal, 7142
Suche: Videorecorder Pal-Sec DDR-Serv, neuw. Zahler 50 MHz; Prufgen 100 KHz-300 MHz Gnddipper, G. Preissler, Vetlerstr. 7, K. -M. -St. 9022
BF 900-981, KT 3101A-2 KT 372b, Trim-

mer 8205 Görlich, Scharnhorststr. 13, Eg-gesin, 2112

LOGO-Modul, Drucker, Disketlenstation

für Alan-XE K Berthold, Hochschutstr. 34 03-01, Dresden, 8010 AMIGA 500, PC I, VC 1451 a 1571 sowie Drucker EPSON, Robotron, MPS 1 200 a 8 Rohde, Friedholstr. 2. Sandersleben, 4332

Fach 3
Netztriaca ab 10 A. MAA 436 presg.
Baar, Kantsir. 46, Waldesruh, 1147
Dringendt 3 neue UHF-Antennen SCA
17 AO, 2 KVV 3116 K24 a. K25 Selleng.

17 AO, 2 KVV 3116 K24 a. K25 Selleng, Williaschzaweg S3, Burg. 7502 Helmcomputer m. Disketten Iv. (CPtus/4 od. ähnl.) Angeb. mit Typ. allg. Angaben, Aher, Preis. Boy, Altmarkt 2. Pausa. 6575 Suche für Color-Vision Videotaxi Nachrüstemöglichkart. Reimann, Pt. gr. Freihert 20, Etinch. 5503. 79. Serctum 48 K od. C. Blust Am. Date.

ZX-Spectrum 48 K od. C Plus/4 m. Data-selte, Presangebot Schmidt, Kopem-kusstr 64. Dr. 8023

Suche 5,25 Zoll Laufwerk Typ TEAC 1.6 TD55 und für ZX 81 Spiel- u. andere Programme sowie Hardware, auch Progr. v. ZX 80 m. 8 K Basic.

S. Otto, K.-Marx-Str. 36, Lübbenau, 7543, Tel. 2276

Oszi, Preisang, M. Mißbach, E.-Fenske-Str. 3, Radeberg, 8142

Für C + 4 graphiklahigen Drucker, Junike, -Mara-Str. 18, Zeitz, 4900 Defekten ZX-Spectrum, Joystick, Adven-

lures für ZX Spectrum Jonas, Giselastr. 32, Berlin, 1134

Disketlenlaufwerk 1551, Grandz Blu-

menweg 31, Zwickau, 9590, Tel 72778 Steckplatine zur Speicherkapazilätser-weiterung für C 16 Herrmann Ri-Morgner-Str 27, Auerbach, 9700

Suche C64 u Dalaseite 1531 ev. auch Floppy, Lit. Tips und Tricks C 128 v Data Becker. Transistordaten m Nachtr. Schaltigt v TV Elektronika 430 auch leithw. 2N3055/3773 SD33940 723, 741, D195. C520, 40511, VQE 22/24 Kühlit. Th. Albrecht, An der Stadtgrenze 11, Rödirtz,

Bohrer 0.5 his 1 mm. Grahmann E.

bonrer U.5 bis 1 mm. Grahmann, E., Junghanns-Str. 5. Oelsintz, 9158 Fur C128; Monitor, Drucker, Software u. Lif. Schlegel, Gartenstr. 18/20/57, Mit-weida, 9250

DKL lur LLC2, EPROM ab 2732, RAM ab 64 KBx1 Kipphebellassungen ab 24 Pin. Schalmetziell 5 V/S A. Ang. m. Preis Mitten-zwei, Pestalozzistraße 25, Crimmitschau,

9630
Tastatur K 7659 Krabbes, Prünstr.9,
Lepzig, 7042
C64; KC 85/3; Z1013, Pache, O.-Guencke-Str. 8, Delitzsch, 7270
Dringend; MUX 74S 157 u. Bustreiber 74
LS 367, Bolla, H.-Sommer-Weg 47, Magdeburg, 3090
ZX61 (mind. 18K) o. ZX-Spectrum, Jacob, An d. Fei8neck 18, PF 38-03, Waren, 2060

2060 Milkki-Filter rt, gb, gr. Hempel, Schalgar-tenweg 17. PF 6-35. Rödlitz. 9276 Für C84 Literatur: Großes Programmer-handbuch. 64 Tips und Tricks IVII., Program-mieren in Masch code IVII. Zeitschr. der 84er. Röhnen PSF 136. Sonneberg. 6400 Reifhe "electronica" kompl. g. einz. u. preistw. Service-Oazi m. Unterl. Pooch, Cu-

ne-Str. 36, Bautzen, 8600 Radio-Fernseh-Elektronik 7/70, 15/73,

6/74 und Radio-Fernsehen 6/81, 12/62, Bestack, Ed Timm-Str 31, PSF 137, Zittau,

C64 od. C + 4 m. Datas. od. Interf. Lud-toff, S.-Bach-Str. 58, Brandenburg, 1800

### Verschiedenes

Verhaufe: TV WL 100, 150 M: TV , Sde-Is\*. Zeidentralo de1. 150 M; Kass -laufv, R160, 200 M; Kass -laufv, ohne Elektronik. 50 M; 2 × SEV M10FS300, je 100 M; 6 × Z 5600 M, je 15 M; 6 × 74141, je 10 M; 6 × U 202: 3 × U 121: 5 × U 123, 4 × 741, 5 × 7490, je 5 M; TAA 630 S, TBA 510, je 30 M; Ouarze je 5 × 53,77500, 53,79166; 53,80833; 53,82500; 53,71557; 53,7334; 21,48125; 21,4875 MHz; 27275,00; 14335,42; 14339,59; 14343,75; 14347,92 kHz je 25 M; 4433, 618 kHz je 50 M; Suche Ouarze: 12095,83, 12125; 18187.5; 18081.25; 200 kHz; 45,01666; 44,93333, PLL-Ou, 66,3875 u,71,7375 MHz; KW-TCVR 100 W; R; Unich, V22KH J; Gagann-Sir 17, Zartz, 4900

Y22XH J. Gagann-Sir 17, Zeitz 4900 Verk zahlr BE, wie B\$11/589, U2164, B3171/3371, LEDs, Mikrorechner-BE, Liste Freiumschlag Suche Heimcomputer mit Zub Jung, Ziegelweg 18, Reichenbach. 9800

Wer repained C64, Datasette etc., su. Programmbeschr Final Cerindge o a., Verk Lit; Junost, 350 M Gerhardt, PF 24, Zeitz, 4900

Verk. Schachcomouter CMG (5003501) Neuwerl 1580 M, fur 1000 M (1.5 Jahre alt), Suche ZX-Spectrum, KC 85.2.3. Auch

Pausch mil Werlausgleich mögl. Radke, Fr.-Delhloff-Str.03, Waren, 2060 Z1013 Erfahrungsaustausch. Thielscher, Bl 501/4-43, Halle-Neustadt, 4090

BI 501/4-43, Halle-Neustadt 4090
Bauanlettung Tastatur-/Druckerinter-lace \$3004/2X-Spectrum, Nutzung Tas-tatur ohne zusätzt. Softwarej Info ant. Fi-scher, Dorfstz. 43, Azendsee, 2131
Bauanlettung V. 24 Interface für \$3004, 1200 Baud, bis max. 8 Zeichensatze; Info anf Fischer, Dorfstz. 43, Azendsee, 2131 Suche Erfehnungsustatusch Jan XEOL.

and Fischer, Dorfstr 43, Arendsee, 2131
Suche Erfahrungsaustausch Alan XEXL
sowne Lösung zum Anschluß d. Schreibmasch. S3004. Klose, A.-Bebei-Sir, 14,
Ronneburg, 6516
Achtung ATARI-Besitzert 1200 Baud m.
Kass. Hechn kein Problem Verk. Kass. Henterface I. 600:800:130, quartzstab, mil Störausblendung u. Schaltplan. 190 M. Auch für
Dalaseite geeignett Sauer, Györer Str. 1/43,
Erfurt, 5062
Riete 2K-EPROM S. 573. RE2 (22)(8).

Biele 2K-EPROM S 573 RF2 (2716), 18M su VOB 28 Gerhardt, Singerstr, 20, Erlurt 5080

Tauache Drucker SP 180 VC 99 IBM-Kpt. Dr. av. verk. 6000 M u. Kaul. Weber, Froftstadter Str. 2, Hörselgau, 5801 Leitarplatten aus der Lit. 5 bis 15 M Austanverzeichnis. 98 Freiumschlag.

Quellenverzeichnis gg Freiumschlag, Barthold PF48, Leipzig, 7022 Suche EPROM-Brenner für Plus 4 und

Erlahrungsaustausch, Kindler, Am Tier park 24, Berlin, 1136

park 24. Berlin, 1136
Amiga-Kontaktie ges Pickerl, Allee d.
Kosmonauten 197, Berlin, 1140
Plus 4 mil Datasi, Joy, Light-Pen, Anl u.
Zubehör, 4960 M. Markendiskeiten DD/DS,
gepr. 49 M. Suche für C + 4 Erfahrungsaus-tausch Reißhauer, Coppistr. 20 F7/12, Bin.

PAL-Dek. 390 M, VZL, 30 M, H.sp-Kask PAL-Delt. 350 M. V2L. 30 M. H.Sp.-Kask., 40 M. Suche Loch- bzw. Inline-Farbhid-rohre Tel, Berlin 6 56 08 17, Bruhn Erfahrungsaustausch C+4 ges. Opel. Fr.-Rocke-Su. 2, Freyburg. 4805 Suche Bauanleitung für SHF-Konverter und Umsetzer für 1 ZF in UHF und Modula-

tor, auch leitw. Kastner, Poststr. 12, Dres-den, 8028. Verli: K 85/1 m. Bassc-ROM, 48-K-RAM.

farbt , 3500 M, Druckermodul (V24, SØØ5) 500 M, Suche Z-1013 m, 64-K-RAM, 8 x 8-

500 M. Suche Z-1013 m 64-K-RAM, 8 x 8-Tast. Gehäuse ev, auch Tausch, Noack Ottendorferstr. 15, Medingen, 8101
Su. 1. C/Plus 4 Modul-Software (Scrpt/Plus, Calc/Plus, Turboi-Plus), Funh, E.-Thälmann-Str 28, Leineleide, 5600
PX8-Erfahrungaaustausch ges. Behrens, Bingerhof 3, Nordhausen, 5500
Verlu. 1. ZX-Spectrum Grafikdrucker (A5)
GP50S, 1500 M. u. Lit. 30 M bis 80 M. Suche
Harthartenweiden noen. Benedix L. Mar.

GPS0S, 1500 M, II. LR 30 M bis 80 M, Suche Hardwarenweitenungen Benedux, L.-Mai-er-Str 22, Bad Langensatza, 5820 Verft, Zweistrahioszis S1-70A mf Ers. ein-schuben v. Dok., 1500 M, AC-1-LP be-stückt, 250 M, 1-MHz-Querzoszis im warm saucu, 250 m; 1:-mrz-zuerzosze m werm, Thermost, 4 80 M; Tastatur-LP mti 95 Hali-Tast, rep.-bed. 200 M; KU 607 à 6 M; Suche Bahnholsnebenuhr (außen) sowie elektr, del Hochleisungssende: u. Rörigenröh-ren aller Arl. Schulz, PF 63-09, Sömmerde,

5230
C84-Kontatd ges Biete Hardwareergân-zungen (T8-Interface mit EPROM Speeder, Medvors, Eprommer u. â.) u. Progr. beschr. Into anfordern, U. Hettler, K.-Wetzel-

Medidors, Eprominer u. a. ju. Progr. beschr. Info. anfordem. U. Helftler. K.-Wetzel-Str. 34, Gera Lusan. 6502 Blate und suche Erfahrungsaustausch für C16/116/Plus 4. Liste anl. Brock. Kom-bergetrafie 20, Suhl. 6019

Verk, Bausatz 16K RAM für AC1, IS S256 je 18 M, LP für 16 K RAM (AC1) je 18 M, Su-Gomer, R.-Hartaß-Str. 88, K.-M.-St., 9006

Somer, M.-Hartast-Str. 88, K.-M.-St., 9006

Tauache Drucker Sekosha SP-180 VC, unb. gegen 31/s\*\*—Diskettenlauhwefk, 31/s\*\*—Disketten und Joystick für Amiga 500, Majok, Zellaer Str. 81, Albrechis, 6052

Su. TED-Plus 4 (7360), Datas, Drucker, Farbband-VC 1525, Verk, C 116 (64 K, 2ub., Lil) 3000 M. UB 880, 40 M, u. s. Holubelk, Bi 107/3, Halle-Neustadt, 4090

Atarl 130XE mil Datas, Erlahrungs- beziehungsweise Softwareaustausch mil XE/XL-Best/Zem ges. Ceepregi, Imre, Herweghstr. 81, Hoyenswerda, 7700

Biete und suchis Erlahrungsaustausch zum Atarl 800 XL, Lil. Hardware und außerdem Software rund um das Bauwesen Kritel Friedensallee 28, Ichtershausen, 5215

Suche dringend PC1715; biele Farbmo-nior für C64/C128, 3,8 TM, Tel. Stralsund

2060

Verk, SST 250-20 (Stellirato), 250 M;
Heizpairone 2" 8 kW, 150 M; Fernbildschreiber FB 2, 300 M; Fi-Schutzschalter.
80 A, 200 M; 2 frabenträder 155/13, 400 M;
2 Batterien 12 V/55, 38 Ah; je 200 M; Batterie 8 V 84 Ah; 150 M; su; KC 85/2 o.a.m.
Dructer u TDA 2003 Wendlandt,
Dorfsh 118, Deetz, 3501, Tel. Vinzelberg

Su. f. ZX-Spektrum + dringend Folientas-talur. Gandes, B.-Koenen-Str.35, Zertz. 4900

Suche Anledung zum Selbstbau eines Vi-

Suche Aneriung zum Seibstbau eines Vi-deolein-Dekoders auch leihw. Werther Nr. 69. Königshofen. 6521 Verk. EPROMs. 2764. 2 x 120 M. SN 741. 5629, 30 M. suche preisg. Kofferfems Schreyer, PSF 133. Apolda. 5320 Aus. Nachlaß: Antennendrehgeral kompt. 400 M. dw. BE. Quazze, Halblert, elektron. Bucher, Broschuren, Zeitschr. rfe. 55–88. FA 55–88. Liste antord. Starke, W.-Kohn-Str. 22. Eherswelder, Enough. 1300.

Kohn-Str 22. Eberswalde-Finow, 1300 Hobbyauflösung! Liste anf. Krautz, Rol-dorning 6, PF 96/3, Zeuthen, 1615

### In dieser Ausgabe

#### Organisations- und Verbandsleben

- Zwischen 34 Grad Celsius und 250 BpM
- 421 Unterhaltungselektronik im 40. Jahr der DDR - Stand und Tendenzen
- 422 Vom Spiel zum Sport
- 424 Radiosportjubiläum in Schwedt
- 425 40 Jahre DDR - Y2-Panorama
- 426 **FA-POSTBOX**
- 433 RFT-Service in Moskau
- 40 Jahre DDR 40 Jahre Friedenskampf
- 447 Nachwuchsförderung in Halberstadt
- Bilanz und Ausblick zum Hörerrundspruch

#### Amateurfunktechnik

- 451 145-MHz-Syntheseoszillator für FM und U 1056/1059 (1)
- UKW-Drosseln auch in 6-V-Schaltreglern (1)
- 456 VFO für 2-m-FM-Geräte

#### Amateurfunkoraxis

- 457 KC 85 und KC 87 als elektronische Morsetaste
- 458 Auf der Jagd nach Kreisen
- 459 SWL-QTC
- 460 Ausbreitung Oktober 1989, Diplome
- 461 DX-QTC, QSL-Info
- **KW-Conteste** 462
- 463 UKW-OTC, UKW-Conteste

#### Anfängerpraxis

- Schülerexperimentiergerät Elektronik/Mikroelektronik - eine neue Generation des Systems Polytronic
- 436 Adaptionen

#### **Bauelemente**

- 441 U 1059 D
- 443 KT 922

#### Elektronik

- 438 Funkuhr mit Einchipmikrorechner (2)
- 445 Polyphones Keybordinterface
- 446 PKW-Alarmanlage in stromarmer CMOS-Technik
- 447 Lötprobleme
- 448 A/D-Wandlermodul für 8-Bit-Rechner (2)

#### Mikrorechentechnik

- 428 Bildungscomputer robotron A 5105 -Grundlage der Informatikausbildung
- 428 AC 1 mit 320-KByte-Speicher (1)
- 431 Erika S 3004 als Z 1013-Tastatur
- 432 HEADER-TRANS EPROM contra Kassette
- 434 Softwaretips

#### Titelbild

Der VEB Kombinat Rundfunk und Fernsehen offeriert im 40. Jahr der DDR eine ganze Palette neuer Unterhaltungselektronik. Mehr dazu und zu den weiteren Vorhaben des Kombinats können Sie auf den Seiten 421/422 lesen.

Fotos: J. Mantzsch

### Nachlese

DEB 31 - ein Zusatzdebugger für den AC 1

Für eine verbesserte und absturzalchere NEXT-Funktion sind folgende Adressen verändert zu belegen: Ladeadr + 0E36 alt 17, neu 83; Ladeadresse + 0E3B alt D3, neu 00

Programmierhilfe für den KC 85/3

Heft 12/88, S. 590

Das abgedruckte Hexlisting war leider unvollständig. Hier ein Ergänzungsvorschlag unseres Lesers B. Otto:

00A8: 59 CD C6 F1 0A 0A 02 4E 4F 43 48 4D 41 4C 3F 28 59 2F 4E 29 0A 02 00 CD 10 F2 D6 59 CA 7A 00 C9

S 3004 als Drucker für den Z 1013

Heft 5/89, S. 224

Im Programmlisting ist der Befehl JRNC NGRAF in JRC NGRAF zu ändern. Anderenfalls werden nur Leerzeichen ausgedruckt

Veränderung der Tastenkodes beim KC 85/3

Heft 5/89, S. 226

Programfozeile 20 lautet richtig wie folgt: DATA 33,19,226,17,30,00,01,01,128,00

EPROM-Programmierzusatz für den KC 85/3

Die zum Programmierzusatz veröffentlichte Software ist nur für die EPROM-Typen 2716, 2764 und 27128 zu verwenden und erprobt. Diese Auswahl ergab sich aus der Verwendung von ROM-Modulen M 025 und M 006 und den zugänglichen EPROMs. Die Belegung der Kodierstecker ist bei folgenden Typen zu andern: 2732 streichen 2764/27128 A9 - A12, A13 - B2, B3 - B13, A3 - B12, B9 - A4, A10 - B10, B7 - B6, B8 - A11, B3 - A5, A8 - B11. Im Impulsdiagramm 2764 ist noch OE analog dem des 2716 nachzutragen.

T. Adler

FINK AMATEUR-Rauslementeinformation 11 1056 DD Hen 7/89 S 117 Unter der Tabelle "Dynamische Kennwerte" sind die Fußnotenkommentare ver-

#### **FUNKAMATEUR**

Die Zeitschrift FUNKAMATEUR wurde ausgezeichnet mit der Verdienstmedsille der NVA in Silber, die Redaktion mit der Ernst-Schneller-Medaille in Gold Hersusgeber:

Zentrelvorstand der Gesellschaft für Sport und Technik, Hauptredektion

Leiter der Hauptredaktion GST-Presse. Dr. Maite Kerber

Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik (VEB) - Berlin Redaktion

Starkower Str. 158, Berlin, 1066 Telefon 430 08 18

Briefe und Manuskripte sind nur an diese Anschrift zu senden

Chafradaktaur

Obering Karl-Heinz Schubert, Y21XE Telefon 430 08 18, App. 276 Stellvertreter

Dipl.-Ing. Bernd Petermann, Y22TO Amateurfunktechnik/-prexis (App. 338)

Dipl. Jur. Knut Theurich, Y24HO Elektronik/Bauelemente (App. 338) HS-Ing Michael Schulz

Mikrorechentechnik/Anfängerpraxis (App. 338)

Redaktionelle Miterbeitenn Hannelore Spielmann (App. 338)

Marita Rode (App. 278) Zeichnungen:

Heinz Grothmann Klubstation: VE32 Redaktionsbeirst

Oberatieutnant Siegfried Bâtschick; Günter Fietsch, Y26SM; Studienret Ing Egon Klaffke, Y22FA; Dipl. Staatswissenschaftler Dieter Sommer, Y22AO; Günter

Lizenznummer 1504 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR.

Werzlau, Y24PE; Dr. Dieter Wieduwilt, Y28CG, Horst Wolgast, Y24YA,

Lichtsatz - INTERDRUCK Graphischer Großbetrieb Leipzig - III/18/97. Druck und Binden - Druckerei Märkische Volksstimme Potsdam – 1/16/01 Nachdruck

Nachdruck im In- und Ausland, auch

auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Redektion und des Urhabera sowie bei deren Zustimmung nur mit genauer Quallanangabe FUNKAMATEUR/DDR

Manuakripta

FUNKAMATEUR, Haft 11/1988, erarbeitet werden. Entsprechende Merkbiltter sind bei der Redaktion erhältlich.

Bezugemöglichkerten In der DDR über die Deutsche Post In den sozialistisch en Ländern über die

Postzeitungsvertriebs-Amter, In allen übrigen Ländern über den internationalen Buch- und Zeitschriftenhandel. Bei Bezugsschwierigkeiten im nichtspzielisti schen Ausland wenden sich Interes senten bitte en die Firma BUCHEXPORT. Valkseigener Außenhandelsbetrieb, Leninstraße 16, Postfach 16, Leipzig, DDR - 2010

Anzeigen

Die Anzeigen laufen außerhalb des redaktionellen Teils. Anzeigenannahme - für Bevölkerungsanzeigen

alle Anzeigenannahmestellen in der - für Wirtschaftsanzeigen

Militärverlag der DDR, Storkower Str. 158, Berlin, 1066. Erachelnungawaise Die Zeitschrift FUN KAMATEUR erscheint


einmal monatlich. Bezugepreis

Preis je Heft 1,30 M. Bezugszeit monatlich. Auslandspreise sind den Zeitschriftenkatalogen des Außenhandelsbe-triebes BUCHEXPORT zu entnehmen Artikel-Nr. (EDV) 582 15


Redektionsschluß: J. August 1989 Druckerel-Versand: 26, September 1989
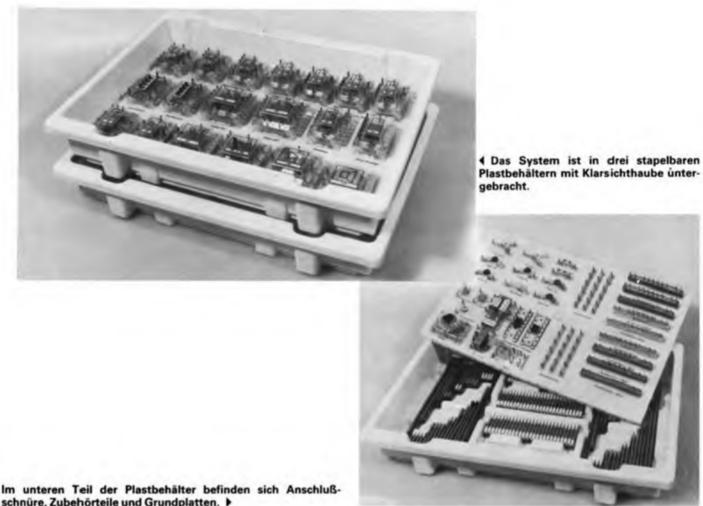
## Schülerexperimentiergerät Elektronik/Mikroelektronik - eine neue Generation des Systems Polytronic


Aufbauend auf den vielseitig und jahrelang erprobten Elementen des Polytronic-Systems wurde ein anspruchsvolles und ausbaufähiges Schülerexperimentiergerät Elektronik/Mikroelektronik entwickelt und vom VEB Institut für Spielzeug Sonneberg, Werk Saalfeld, in die Serienproduktion übergeführt. In einer Beitragsserie, die in diesem Heft beginnt, befassen wir uns ausführlich mit dem neuen System und seinen Möglichkeiten im Unterricht und in der AG-Arbeit.



schnüre, Zubehörteile und Grundplatten.

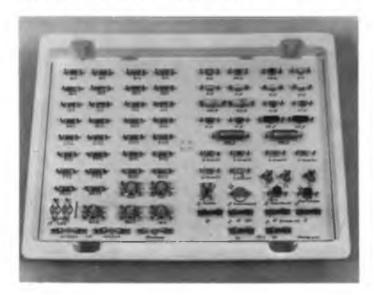

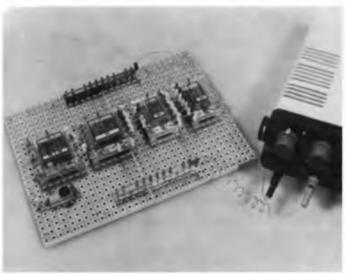Wie bereits vom älteren System her bekannt - die übersichtliche Unterbringung aller Bausteine in der oberen Etage des Stapelbehälters. Als Anzeigeelemente kommen nun vorwiegend verpolungssicher montierte LED zum Einsatz.



Durch ein neuentwickeltes Steck- und Grundplattensystem hier werden alle notwendigen Spannungen ohne zusätzliche Kabelverbindungen verteilt - steigen die Übersichtlichkeit des Versuchsaufbaus und die Zuverlässigkeit des Systems.

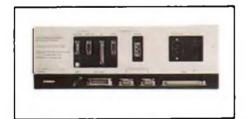
# Bildungscomputer A5105



Die komplette Konfiguration des A5105 besteht aus Computergrundgerät, Diskettenspeichereinheit mit Netzgerät und Monitor.



Die Diskettenspeichereinheit enthält ein 1.6-Diskettenlaufwerk, die Steuerung für zwei Diskettenlaufwerke und das Netzgerät für alle Komponenten. In der abgerüsteten (ohne Diskettenspeichereinheit) Version ist das Netzgerät als abgesetzte Einheit ausgeführt.



Die Ansicht der Rückseite der Diskettenspeichereinheit zeigt, daß hier alle Peripherieanschlüsse des Computers zugänglich sind. Sie sind am Computergrundgerät ebenfalls vorhanden (s. Tabelle der technischen Parameter).

### Ausgewählte technische Parameter des Bildungscomputers A5105

Prozessor: UA 880 D Taktfrequenz: 3,75 MHz

Speicherkapazität: 48 oder 64 KByte ROM, 64 KByte RAM (User),

64 K × 16 Bit Video-RAM

Videocontroller: U 82720

Bildformate: alphanumer. Ausgabe: 25 Zeilen × 40 Zeichen,

25 Zeilen × 80 Zeichen, 16 Vordergrund-,

8 Hintergrundfarben

Grafische Ausgabe: 320 (640) × 200 Bildpunkte

in 4 Farben,

320 × 200 Bildpunkte mit 16 Farben je Punkt 12"-Monitor monochrom oder Farbe bzw. über

HF-Modulator Fernsehgerät s/w oder

Farbe (über RGB)

Floppy-Disk-

Bildausgabe:

Controller: U 8272

Diskette 5.25" oder Kompaktkassette

Massenspeicher: Diskette 5,25" oder Kom Tastatur: Computerflachtastatur

Tonausgabe:

möglichkeiten:

3 Kanäle, 8 Oktaven über Audioausgang

Modulsteckplatz (K 1520), Expansionsinterface, V.24-Druckerinterface (unidirektional), V.24-Plotterinterface (bidirektional).

2×8-Bit-Parallelschnittstelle zum Betreiben

eines Schülerexperimentiergerätes

(als Centronics-Interface programmierbar), ROLANET-kompatibler Computernetzanschluß,

2 Joystick-Ports,

Anschluß für Diskettenbeistellgerät

(max. 2 Laufwerke)

Grundsoftware: RBASIC im ROM mit Screen-Editor, 14 Stellen

Rechengenauigkeit, komfortablen Grafikbefehlen, Floppy-Treiber für sequentielle und Direktzugriffsdateien auf Diskette; SCPX 5105 als RAM-Betriebssystem, voll kompatibel

zum SCP des PC 1715



Auf der INTER-SCOLA wurde der A5105 bereits in Verbindung mit einem Schülerexperimentiergerät gezeigt, das es ermöglicht, einfache mechanische und elektrische Abläufe zu demonstrieren.

Fotos: H. Hemke