Ausgabe Bayern


20. JAHRGANG

Postversandort München

ZEITSCHRIFT FUR DEN FUNKTECHNIKER MAGAZIN FUR DEN PRAKTIKER



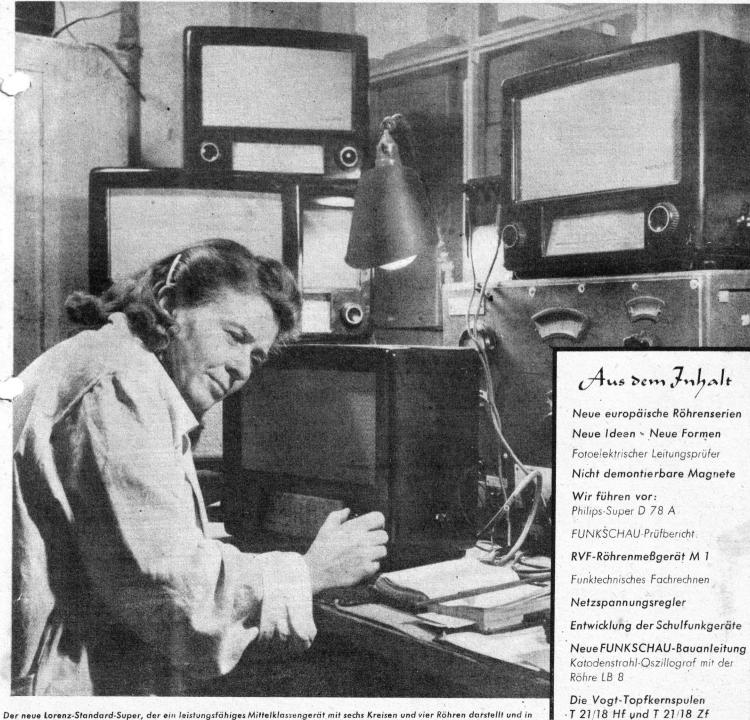FUNKSCHAU-VERLAG OSCAR ANGERER STUTTGART-S. MORIKESTR. 15



einem hübschen PreBstoffgehäuse erscheint, wird in Prüfkabinen einer eingehenden Prüfung unterzogen, bevor er das Werk (Aufnahme: Leßmann) verläßt.

Anzelgen für die FUNKSCHAU-verlages, (13b) München 22, Zweibrückenstraße 8, einzusenden. Die Kosten der Anzeige werden nach Erhalt der Vorlage durch Postkarte angefordert. Den Text einer Anzeige erbitte ich in Maschinenschrift oder Druckschrift. Der Preis einer Druckzeile, die etwa 28 Buchstaben bzw. Zeichen einschl. Zwischenräume enthält, beträgt RM. 1.60. Für-Zifferanzeigen ist eine zusätzliche Gebühr von RM. 1:— zu bezahlen.

Zifferanzeigen: Um Raum zu sparen, wird in kleinen Anzeigen nur die Ziffer genannt. Wenn nichts anderes angegeben, lautet die Anschrift für Ziffernbriefe: Geschäftsstelle des FUNKSCHAU-Verlages, (13b) München 22, Zweibrückenstraße 8.

STELLENGESUCHE UND - ANGEBOTE

Hf.-Ing., 32 J., ledig, strebsam, anpassungsfähig, gute Kenntnisse und Praxis in Hf., Rundfunk-u. Fernmeldetechnik, bes. Hf-Meßgeräte, Entwicklung, sucht pass. Wirkungskreis, mögl. Entwicklungslabor. Angebote u. Nr. 1516 B.

Rundfunktechniker (Ing.), Umsiedler-Sudetenland mit langjähriger Tätigkeit bei Großfirma, perfekt in allen Reparaturen u. Neubau sowie Umbau von Empfängern u. Bau von Krattverstärkerzentralen, sucht Stellg. Zuzug u. Wohnmöglichkeit erforderlich. Zuschriften unter Nr. 1458 H.

Elektr.-Dipl.-Ing., 33 J. alt, ledig, gute Erscheing., 1,78 m groß, rede- u. verhandlungsgewandt, Erfahrung in Starkstrom- und Hf-Technik, seit 2 Jahr. Leiter ein groß. Rundfunkreparaturwerkstatt, sucht Stellung als Geschäftsführer oder Werkstattleiter, ev. Beteiligung an kleinerem Fachgeschäft für El. und Radio. Zuschriften unter Nr. 1446 F.

Elektr.-Ingenieur, Rundfunkfachmann mit Kenntnissen der Tonfilmtechnik, sucht passenden Wirkungskreis in aufbaumöglicher Stellung in der Rundfk.- od. Tonfilmindustrie, ev. auch in Rundfk.-Reparaturbetrieb. Zuschn. u. Nr. 1500 J.

Elektro-Installateur u. Rundfunkmechaniker (selbständig), 36 Jahre, verh. pol. unbelastet, sucht geeigneten Wirkungskreis als Werkstattleiter, Pachtung oder Mitarbeit. Werkstatteinrichtung vorhand. Angebote unter Nr. 1443 K.

Junger Elektro-Ingenieur, Februar 1948 sein Studium beendet, m. umfangreich. Kenntnissen auf dem Rundf.-Reparatur-Gebiet sucht passenden
Wirkungskreis auf dem Gebiet
der Hf-Technik in der engl.
od. US.-Zone. Zuschriften unter Nf. 1498 L.

Für bekanntes Radio-Kino-Fabrikationsunternehmen (Prov., ca. 1000 Köpfe) Dr.-Ingenieur für die techn. Gesamtleitung gesucht. Verlangt werden Tatkraft, Initiative, Wirtschaftsdenken, organisator. Fähigkeiten, ausgeglichene, selbständ. Persönlichkeit mit reichen, in größerem Wirkungskreis erworbenen funk- u. betriebstechn. Erfahrungen.

Bewerbungen mit lückenlosem Bildungs- u. Werdegang, Zeugmisabschriften usw. an den Verlag unter Nr. 1455 K.

Rundfunkmechaniker, 30 Jhr., led., mit allen Reparaturen wie Neubauarbeiten vertraut, sucht selbständigen Wirkungskreis. Eigene Werkstatteinrichtung vorhanden. Zuschriften unter Nr. 1511 G.

Rundfunkmechaniker-Meister (staatenlos) mit langjähriger Praxis in Herstellung u. Reparatur v. Radiogeräten, Prüffeldtechniker. Früher als Abteilungsleiter bei ausländisch. Großhandlungen tätig gewes., sucht neues Arbeitsgebiet, auch im Auslande. Zuschriften an Toni Wypich. (20) Deckbergen üb. Rinteln-Weser.

Elektrokaufmann und Rundfunktechniker mit langjährig. Reparatur- u. Geschäftserfahrung, übernimmt Führung ein. Fachgeschäftes in Südbaden oder Württemberg. Zuzug und Wohnung erwünscht. Zuschriften unter Nr. 1522 P.

In welcher Rundfunkwerkstatt kann strebs., gelernter Schlosser umlernen? 20 Jahre alt, reiche theoretische Kenntnisse vorhanden, polit. unbelastet! Unterkuntt mit Kost und Taschengeld erwünscht. Zuschriften an K. Deppe, (20) Hörden 53, üb. Herzberg (Harz).

Funktechn. Angestellter, 27 J., in ungek. Stellung, m. langi. techn. u. kaufm. Erfahrung, selbst. in Repar., Neubau u. Umbau, sucht ausbauf. Dauerstellg. Zuschr. u. Nr. 1520 Sch.

Elektromeister, 34 J., sehr vielseitig, langjährig. erfahr. Rundfunkfachm., gute Kenntnisse in der kaufm.-technisch. Verwaltung, sucht neuen Wirkungskreis, leitende Stellung, Beteiligung od. Geschäftsübernahme. Wohnungsbesch. erwünscht. Zuschr. u. Nr. 1515 V.

Jg. Elektro-Ing. mit guten prakt. und theor. Kenntnissen sucht Anfangsstellung m. Aufstiegsm. in HF.-Firma. Angebot an Wilhelm Schiffer, Solingen, Am Birkenweiher 15a.

Rundfunkmechaniker-Meister (Praktiker), bisher als kaufmännischer Abteilungsleiter u. Werkstättenleiter im Großhandel und als Prüffeld-Ingenieur tätig gewesen, sucht passenden Wirkungskreis oder Teilhaberschaft möglichst in Süddeutschland (Oberbayern—Schwaben), Zuzug und 3-räunige Wohnung, evtl. i. Tausch, erforderlich. Zuschriften unter Nr. 1473 W.

Wir bieten bei guter Bezahlung und Zulagekarten Dauerstellung für guten Feinmechaniker u. Meßgerätefachmann. Angebote unter Nr. 1403 F.

Physiker oder Dipl.-Ingenieur mit umfassenden theoretisch. Kenntnissen und praktischen Erfahrungen auf den Gebieten der Hochfrequenztechnik und Elektroakustik für die Stelle eines Chefingenieurs gesucht. In Frage kommen nur Bewerber mit langjähriger Laboratoriumspraxis u. mit charakterlicher Eignung zur Leitung einer größeren Zahl von Technikern u. Ingenieuren. Außerdem werden mehrere Hochfrequenz-Ingenieure eingestellt. Ausführl. Bewerbungen sind zu richten unter Nr. 1476 A Annoncen-Exp. Alfred Apostel, Bielefeld, Prieß-Allee 25.

Suche für meinen i. Aufbau befindl. Betrieb ländl. Kleinstadt a. Westgrenze, tüchtigen, möglichst ledigen Rundfunkmechanikermeister oder Ing. (Bau u. Rep. rundfunktechn. Appar.). Zuschr. u. Nr. 1506 H.

Größeres Elektro-Radio-Werk sucht technischen Kaufmann zur Leitung des gesamten Einkaufs. Genaue Branche-, Material- u. Bezugsquellenkenntnis sowie reiche, in größer. Wirkungskreis erworb. Erfahrg. unbedingte Voraussetzung. Erfolgreicher Persönlichkeit entsprech. Formates wird dauernde Vertrauensposition, bei Bewährung Eintritt in die Geschäftsleitung und Gewinnbeteiligung geboten. Bewerb. mit ausführl. Lebenslauf und bish. berufl. Tätigkeit, Zeugnisabschr., Gehaltsford. usw. an den Verlag u. Nr. 1455 K.

Suche für meine Rundfunkreparaturwerkstatt einen befähigt. Techniker od. Meister. Ausbautähige Dauerstellung, evtl. Befeiligung am Werkstattbetrieb. Zuschriften an Otto Rabe; Nienburg-Weser.

Firma im Raume Köln sucht für ihre Versuchsabteilung zur Herstellung feinmechanischer Geräte als Modelle eine erstklass. Spitzenkraft als Feinmechanisker. Es wollen sich nur Herren melden, die über entsprechende Fähigkeiten verfügen. Bewerbungen unt. Beifügung eines handgeschriebenen Lebenslaufes, Zeugnisabschriften, Referenzen und Gehaltsansprüchen erbeten. Zuschriften unter Nr. 1523 T.

Radio-Werkstattleiter nur erste Kraft, sowie mehrere Radiotechniker, Mechaniker od. Instandsetzer von führend. Radio-Elektro-Fachgeschäft und Mechanikerbetrieb in Köln gesucht. Geboten wird angenehme Dauerstellung und gutes Gehalt. In Frage kommen nur erstklass. Arbeitskräfte. Ausführl. Bewerbungen mit Zeugnisabschr. m. Angabe v. Referenzen. Zuschr. u. Nr. 1482 K.

VERSCHIEDENES

Elektro-Fernkurs zur erfolgsicheren Vorbereitung für die Meister- und Gesellenprüfung. Kostenlos. Prospekt d. Dipl.-Ing. Hanns Schwan, (13b) Fürstenfeldbruck-München, Augsburger Straße '8a.

Rundfunkfachmann (Meister), Ende 20, mit Vermögen und sehr guter Geschäftseinrichtg, an Meßgeräten, Maschinen usw. wünscht sich aus München in obb. Kleinstadt zu verändern und sucht passende Geschäftsräume. Einheirat nicht ausgeschloss. Zuschr. u. Nr. 1503 P.

Klischeezeichnungen u. sämtl. Zeichnungen auf den Gebieten der techn. u. Gebrauchsgraphik (auch Schaltbild- u. Skalenzeichnungen jegl. Art) sowie Kinoreklamen (Diepositive) fertigt kurzfristig Institut für Techn. Graphik, Konstanz, Wilhelmstraße 36.

Ingenieurbüro für Elektro-, Rundfunk-, Verstärker- u. Tonfilmanlagen in Nähe Bamberg (Ofr.) sucht die Übernahme von Werksvertretungen d. einschlägig. Branche auf eigene Rechnung oder Prov. Basis. Fahrzeug und Auslieferungslager vorhanden. Angebote erbeten unter Nr. 1440 M.

Achtung! Industrie, Elektroinstallateure, "ELONTT"-Einbettmasse für elektr. Kocher, Bügeleisen, Tauchsieder, Warmwasserspeicher usw. Vertreter Josef Lindner, Fürth/Bayern, Blumenstraße 13.

Elfarah - Funktechnik Hamm/ Westf. Ostwennemar regener. Radioröhren pro Stück 3 RM. innerhalb drei Tagen wieder zurück per Nachnahme. Zuschriften an Elfarah. Ostwennemar üb. Hamm (Westf.).

Handelsvertreter, branchekundig, sucht Vertretung d. Elektro- u. Radioindustrie. J. Lindner, Fürth/Bay., Blumenstr. 13.

Wer kann eine Schaltung für einen AEG-Oszillografen, Typ 2, abgeben, oder mir Reparaturwerkstatt nennen? Zuschr. an Radio-Zentrale Walter Winkler. (20b) Bad Gandersheim, Moritzstraße 36. Einkreiser-Spulen für Mittelwelle, kreuzgewickelt, mit Hf-Kern und Keramiksockel. Anschlüsse nach unten, verlötet und jede Spule geprüft. Einzelpreis: RM. 9.50, Händlerpreis: RM. 7.13, Großhändlerpreis: RM. 5.70. Zuschriften an Luba-Radio G. m. b. H., Trostberg (Obb.)

Student der Physik (höheres Semester), berechnet im Nebenverdienst alle vorkommenden Schaltungen, Einrichtungen und Einzelteile der Hfu. Nf-Technik. Auch Entwicklung nach vorhand. Material. Zuschriften unt. Nr. 1513 M.

Liefere sämtl. Rundfunk-Einzelteile, suche fert. Rundfunkgeräte. Anfrag. u. Nr. 1514 S.

Neuartige Liliputfassungen f. RV 12 P 2000. Zentrierspinnen, Schwingspulen, Wickelkörper f. Nf-Spulen. Zuschriften unter Nr. 1462 W.

Elektro- und Radiogeschäft (Wohnung, Laden, Werkst. i. Hause) i. mittl. Alpenkurort gegen ähnl. i. südd. Stadt zu tausch. Zuschr. u. Nr. 1477 L.

Achtung! Laufender Fabrikationsauftrag zur Herstellung eines anerkannt brauchbaren Werkstätten-Reparatur-Gerätes zu vergeben. Zuschriften unter Nr. 1465 F.

Aus dem Osten verlagertes führend. Unternehmen d. Rundfunk-Einzelhandelsbranche mit
großem Warenlager und geschulten kaufmännischen und
technischen Fachkräften, kapitalkräftig, sucht Übernahme
einer aus besonderen Gründen
z. Z. nicht lebensfähig, Firma
der gleichen oder ähnlichen
Branche, möglichst Hannover
oder Umgebung, wo besondere
Entwicklungsmöglichkeit. vorhanden sind. Kauf, Pacht od.
tät. Beteilig, je nach Vereinbarung. Zuschr. u. Nr. 1490 K.

Wir suchen die Anschrift des Ingenieur Adolf Laritz. Zuschr. an Eckel & Co., Betadorf/Sieg.

SUCHE

Wer liefert Papier- od Elektrolyt-, kleine Roll- oder Becherblocks, ca. 3 bis 5 µF, 100 bis 200 V bei Gegenlieferung vom Elektromaterial aller Art, erstklassige Musikmikrofme, evtl. auch Radionekoffer. Ed. Wunderlich, Elektrotechnische Fabrik, Ansbach (Bay.), Oberhäuserstraße 88.

Suche eine AK 2, erbitte Angeb. Dipl.-Ing. Hanns Schwan, (13b) Fürstenfeldbruck - München, Augsburger Straße 8a.

Gesucht: KW-Geräte E 52 b-1, E 53, Röhrenprüfgerät Bitt. u. Funke RPG 3/4 und Oszillograf Kato II. Zuschriften unter Nr. 1469 N.

Benötigen für Prüf- u. Meßgeräte Röhren, Stabilisatoren, Urdox- und Eisenwasserstoff-Widerstände u. bitten um Angebot über abzugebende Mengen und Typen im Austausch gegen Lautsprecher, U-Röhren, Selentrockengleichrichter und ander. Rundfunkmaterial. Angebote unter Nr. 1452 L.

Suche guten Empfänger-Prüfsender, Rohde u. Schwarz od. ähnlich (auch ohne Röhren), gutes Röhrenprüfgerät f. sämtliche Europa- und Amerikaröhren. Ang. u. Nr. 1437 L.

Suche dringend zu kaufen od. tausch.: Görler-Hf-Spulensätze F 168, F 270, F 271 u. F 274; ECH 11, EF 11, EF 11, EF 13, AZ 12, RL 12 P 35, LV 1, Sockel für P 35, sowie Fachliteratur aller Art. Ang. an C. Glade, Hf.-Ing., (17a) Heidelberg, Neuenheimer Landstr. 6.

Suche Kleinwähl-Automaten f.

1 Amtsleitung u. 3 Nebenstellen mit den dazugehörigen

4 Telefonapparaten zu kaufen.
Evtl. auch Teilausgl. in Rundfunkmaterial. Ang. erbeten an
Heinz Wolff, Geismar, Bezirk
Kassel, Haus 22 (b. Fritzlar).

Suche Schule des "Funktechnikers", Band 1 und "Mathematik des Funktechnikers" zu kaufen, evtl. Tausch. Zuschriften an F. Götze. (21b) Arnsberg/Westfalen, Rührstraße 8.

VERKAUFE

Zu verkaufen: KWEa mit Netzanschlußgerät, evtl. Tausch gegen hochwert. Rundfunkger. od. Kleinbildkamera. Zuschr. u. Nr. 1493 Z.

Verkaufe größere Mengen von amerikanische Röhren 6 SK 7 (EF 11), 6 AC 7 (EF 14), 6 SR 7 (EBC 11) sowie and. Angeb. u. Nr. 1420 W.

Biete komb. Meßgerät, best. aus 1 Drehspulgerät f. Gleichstrom- u. Spannungsmessung., umschaltbar f. 2 mA bis 60 A nd 100 mV bis 600 V, 1 Drehspulgerät mit Gleichrichter für Wechselspannungsmessungen bis 10 000 Hz. umschaltbar für 6 bis 600 V, u. 1 Drehspulgerät mit Thermoumformer für Hi-Strommessungen, umschaltbar f. 2 u. 6 A. Gefl. Zuschr. gegen Angebot od. Tausch eines Marken-Super-Radio-Gerätes oder Schreibmaschine. A. Tröhner, Kötzting (Bayr. Wald), Postf.

Gleichstromgeneratoren 85 V 90 Å, gebraucht, abzugeben. Tegro GmbH., Gras-Ellenbach i. Odenwald.

Projektionslampe, 120 V, 750 Watt, gegen Höchstangeb. zu verkaufen. Ang. an A. Mannigel, Arzberg/Oberfr., Thiersheimer Straße 63.

Biete 150 Stück Siemens-Meßgleichrichter (Graetz-Schaltung, 1 mA) à RM. 9.60 od. gegen Tauschangebot. Zuschr. u. Nr. 1457 M.

Zu verkauf.: Funkschau-Jahrgang 1946/47. Angeb. unt. Nr. 1388 L.

Verkaufe: 5 St. LD 1, 5 St. LS 50, je mit Fassg., 1× RS 329 III g, 50 m Gummikabel 20adrig je 1 qmm. Zuschriften u. Nr. 1468 Sch.

Präzisions-Meßuhren, Meßber. 10 mm mit Umdrehungszähl., Ablesung 1/100 genau, werkneu, Markenfabrikat, höchstpreislich abzugeb. od. Tausch. Ang. u. Nr. 1521 Sch an den FUNKSCHAU-Verlag.

Kreismesserscheren in starker Ausführung zum Flach- und Wellblechschneiden. Durchgang 400 für Stärken bis 2 mm. Gegen preisl. Höchstangebot. Ang. u. Nr. 1521 Sch an den FUNKSCHAU-Verlag.

Elektr. Blechschere bis 2 mm, Allstr.-Markenfabrikat, neu, gegen Höchstangebot zu verkaufen od. tauschen. Angeb. u. Nr. 1521 Sch.

Angebot für Verkauf u. Kompensation. Lieferbar (kurzfristig) folgende Geräte in qualifizierter Ausführung: C-Meßgerät m. Meßkreis und Röhrenvollmeter. Bereich O bis 20 000 pF direkt geeicht; L-Meßger. (Ausf. wie C-Gerät), Bereich 0,022—0,000 001 Hy, direkt geeicht; Tongenerator 20—20 000 Hz, 5 Bereiche direkt geeicht, Ausgang 1 V regelbar: Kinoverstärker 25 W, universelle Ausf.; Kinoverst. 4 W, universelle Ausf.; Universalmesser Gleich- u. Wechselstrom. Ang. u. Bestellung unter Nr. 1489 K.

Größerer Posten EH 2 abzugeben. Angeb. u. Nr. 1427 M.

Universalmotore für 1/4 und 1/2 PS, elektr. Stundenzähler mit Synchr.-Motor, sowie Mikro-Amperemeter zu verkauf. Ang. u. Nr. 1444 J an die FUNKSCHAU.

Zu verkaufen: Kraftverstärker 25 W (mit eingeb. Rundfunkteil), Anschl. f. Plattenspiel., Mikrofon, Telefon. Mikrofon u. 1 Lautspr. vorhanden. Angebote unter Nr. 1431 H.

TAUSCHE

Biete: Teile für 5-10 kV Netzanschluß. Suche: Plattenspieler, besonders Koffer. Günter Beyer, Halle/Saale, Drosselweg 14.

Biete: Röhren, Kondensatoren oder anderes Radiomaterial nach Vereinbarung. Suche: Erstklassiges perm. dyn. oder elektr. dyn. Lautsprecherchassis 4—10 Wattm., Breitbandmembrane in nur einwandfreiem Zustand mit passendem Ausgangstransformator. Ludwig Röttger, (20) Rodenberg/Deister, Allee 3.

Biete: Siemens-Tischfernspr. m. Beikasten (Hauptann, für Nebenstellenanl.),
Friedensw. 200.—; Umfo.
24 V=/17 V 333 ~; 1 Saccegent.-Trafos (Telef. AL 1);
Sich.-Automat. 380 V~/15 A;
perm.-dyn. Lautspr. (4 W).
Suche: Kl. Eichengenerator, Multizet ≥, el. Handbohrm. m. Bohr., A., E. und U-Röhren od. 8-W-Lautsprech. (mögl. Nawimembr.), n. Vereinbarg. (m. Wertausgl.; ev. auch z. Kaut) od. Ang. Aasführl. Angebote an K. Bertram, (23) Melle/Hann., Roter Gang 12.

Biete: 1 Blaupunkt 5 W 86, 1 Telef. Auto-Super 3877, 1 Kofferempfänger Graetz 61 B, Plattenspieler, Tonarme, Lautsprecher, Röbren, Radioteile, Kochplatte 2 flammig, elektr. Laubsäge. Suche: Motorrad über 200 ccm od. leichten Pkw. m. Bereifung, Meßsend., Röhrenprüfgerät, nach Wahl u. Vereinbarung. Zuschriften u. Nr. 1480 Z.

Biete: Tubatest II m. Zusätzen, Tubatest II-Zusatz für ausl. Röhren, Röhren AZ 1, UY 21, Stufenschalter 12polig. Suche: RV 12 P 2000, LV 50 L 6, je 1 St. KK 2, K CL 4, EBF 11, ECH 11, EFM 1, DCH 11, DF11, DAF 11, DL 11, RENS 1234, Elkos, Gleichrichtersäulen. Biete: Philips-Phonola (Röhrenbestückg. 2 X ECH 4, EBL 1, AZ 1), Suche: Angebot. Zuschr. an W. Wissinger, Obersinn/Ufr.

Biete: Radiomaterial bzw. seltene Röhren. Suche: Trix- oder Märklinlokomotive Spur 00, ohne Zubehör (evtl. mit Gleis u. einigen Wagen). A. H. Wieser, München-Obermenzing, Wessobrunner Str. 28

Biete: 1 Motor 220 Volt Gleichstrom, 4 PS, n = 950. Suche: Radiomat. (Röhr., 1 Lautspr. 20 W) od. Angeb. Zuschr. an Wilh. Wengelski, Düsseldorf, Kölner Str. 44.

Biete: Röhrensatz Gteilig, vom Blaupunkt-Gerät 4 W 76. Suche: Wertgl. einwandfr. kl. Radio-Gerät. Angeb. unter Nr. 1417 W

Biete: Röhren 074, 084, 094, DAF 11 usw. Suche: Skala für Auto-Super Körting der Telefunken. Biete: Glühlampen 220—230 Volt. Suche: Glühlampen 110—125 V. Zuschriften unt. Nr. 1460 W.

Funkschau

Neue europäische Röhrenserien

Von den europäischen Standardserien kennen wir die Stahlröhren bzw. Röhren mit Stahlröhrensockel (11er...14er Typen), mit Octalsockel nach amerikani-scher Art (Heizfaden an 1 und 8) (21er Rote Röhren bei der D-Serie) und die Preßglasröhren mit Schlüs-selröhrensockel (25er und 26er Typen bei der D-Serie, 21er und 22er Typen bei der E-Serie und bei der U-Serie). Daneben gab es noch Spezialröhren und kommerzielle Röhren als 50er...53er Typen.

Die 30er Serie

Die 30er Serie

In England wurde von der Firma Mullard, die mit Philips in engen Verbindungen steht, vor etwa sieben Jahren noch eine 30er Serfe (31 . . . 39) herausgebracht. Im Rahmen der D-Serie wurden die DAC 31, die DBC 31, die DCH 31, die DF 32, die DK 31, die DL 31 und die DLL 31 hergestellt, Diese Röhren besitzen dieselben Daten wie die entsprechenden Röhren der 21er D-Serie. Beide Arten haben den amerikanischen Octalsockel. Während bei der reserie aber der Heizfaden an den Stiften 1 und liegt, befindet er sich bei den Röhren der 31er Serie an den Stiften 2 und 7. Bei der E-Serie gibt es die EB 34, die EBC 33, die EBF 32, die EBL 31, die ECH 33, die ECH 35 (= ECH 3), die EF 36, die EF 38, die EF 39, die EK 32. die EL 32, die EL 35, die EL 36 und die EM 34. Die Röhren der 30er E-Serie entsprechen in ihren Daten völlig den entsprechenden Roten Röhren, wenn man von der Röhrennummer 30 abzieht, nur daß sie den Octalsockel (mit Heizung an den Stiften 2 und 7) haben. Es entspricht also die EF 39 der EF 9, die EL 35 der EL 5 usw. Ferner enthälft die 30er Serie auch Netzgleichrichterröhren und zwar AZ 31, AZ 33, CY 31 und CY 32. Bei diesen Röhren trifft dasselbe zu wie bei den Röhren der 30er E-Serie. Auch in der C-Reihe gibt es einige Typen: die CBL 31 (= CBL 1), die CL 33 (= CL 4 mit U_f = 33 V) und die CCH 35 (System der ECH 3).

Auch in der C-Reihe gibt es einige Typen: die CBL 31 (= CBL 1), die CL 33 (= CL 4 mit U_f = 33 V) und die CCH 35 (System der ECH 3).

Außer diesen Typen wurden in der letzten Zeit von der Firma Mullard, einer englischen Schwesterfirma von Philips, noch weitere Röhrentypen innerhalb der 30er Serie entwickelt, die keine Paralleflypen innerhalb der 21er Serie haben. Hierzu gehören die DAC 32, DF 33, DK 32, DL 33, DL 35, ECC 31, ECC 32, ECC 35. EF 37, EL 37, EZ 32, KBC 32, KF 35, KK 32, KL 35, KLL 32. Für den europäischen Kontinent haben diese Röhren aber noch keine Bedeutung.

Die Röhren der 30er Serien wurden von Philips-Eindhoven auch auf dem europäischen Kontinent hergestellt und verbreitet. Da in Nordwestdeutschland auch ein Gerät mit den 30er Röhren bestückt wurde, ist von Philips-Valvo auch die 30er Serie in ihr Programm aufgenommen worden, und zwar alle genannten Typen außer der DBC 31 und der DF 32. Hergestellt werden diese Röhren in Hamburg vorläufig aber nicht; sie sind infolgedessen auch nicht lieferbar. In Heft 10, 1947 der FUNKSCHAU ist ja das Fabrikationsprogramm von Philips-Valvo veröffentlicht worden, Hinzu kommen die UBL 3 (Daten der UBL 1) und die UCH 5 (Daten der UCH 4), die sich von der UBL 1 bzw. UCH 4 nur durch den Sockel unterscheiden; sie haben einen Außenkontaktsockel. Als Gleichrichter-röhre hierzu dient die UY 3, eine UY 1 mit Außenkontaktsockel.

Rimlockröhren der 41er Serie


Im Jahre 1947 ist nun von Philips eine neue Röhren-serie auf den europäischen Markt gebracht worden: die 41er Serie. Die Röhren zeichnen sich durch gerin-gen Raumbedarf (Sockeldurchmesser 22 mm) und durch geringe Heizleistung aus. Die Heizfäden der Röhren

eines Fünfröhren-Allstrom-Supers können auch bei 110
Volt hintereinander geschaltet werden, bei einem Heizstrom von 100 mA (s. Bild 3). Den größten Vorteil aber bieten diese Röhren, die als Rimlockröhren bezeichnet werden, bei der Herstellung. Die Röhren haben ähnlich wie die Schlüsselröhren und wie die kommerzielle RV 12 P 2000 einen Preßteller als Sockel, Bei der Herstellung von Kleinröhren ist es aber immer schwierig, den Preßteller mit dem Glaskolben zu verbinden. Durch die hohe Wärme, die man beim Einschmelzen anwenden muß, werden auch die Elektroden und ihre Zuführungen stark erhitzt. Es entstehen Glasspannungen in der Bodenplatte, die zu Rissen und Brüchen führen. Die beim Einschmelzen miterhitzte Katodenimmt begierig Sauerstoff aus der Luft auf und wird hierdurch "vergiftet". Deshalb nimmt man die Anschmelzung meist ir einer Stickstoffatmosphäre vor. Trotzdem sind die Ausfälle durch Vergiftung der Katode noch sehr hoch, Philips wendet nun zur Verbindung von Preßteller und Glaskolben einen besonderen Glasfluß an, der bereits bei verhältnismäßig niedrigen Temperaturen flüssig wird und Preßteller und Glaskolben fest verbindet. Der Fachmann spricht hier von "Glaslötung". Da die erforderliche Schweißtemperatur weit niedriger liegt als der Schmelzpunkt von Glas, treten all die geschilderten Übelstände kaum noch auf. Es ist infolgedessen möglich, eine gleichmäßige Massenproduktion mit verhältnismäßig geringen Ausfällen aufzuziehen, Die gesamte Röhren-produktion von Philips wird infolge dieser Vorteile immer mehr auf die Rimlocktechnik umgestellt werden.



(EBL . . .) gibt es nicht Dieser Weg ist verlassen worden. Aber auch eine Duodiode-Hf-Pentode ist nicht vertreten, sondern nur eine Monodiode-Hf-Pentode. Es wird empfohlen, im Super zwei Monodioden-Hf-Pentoden zu nehmen, von denen die eine als Zf-Verstärker und Empfangsgleichrichter arbeitet, die andere Röhre die Regelspannung erzeugt und die Niederfrequenz verstärkt (siehe Schaltschema Bild 1). Durch Verteilung der Diodenstrecken auf zwei Röhren wird eine schädliche Kopplung zwischen den Diodenstrecken vermieden.

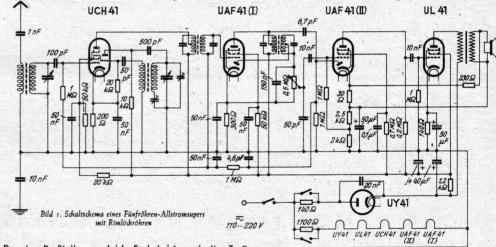strecken vermieden. Von den Rimlock-Batterieröhren sind bisher nur DK 40 und DL 41 erschienen. Dann gibt es eine spezielle



Da der Preßteller zugleich Sockel ist, und die Zu
Gührungen zu den Elektroden, die Durchführungen
durch den Preßteller, zugleich die Sockelstifte sind,
ist ein besonderer Röhrensockel überflüssig. Lediglich
ein kleiner Blechfalzring erinnert daran. Röhrenkolben
und Falzring haben eine kleine Nocke, die in eine
Rille der Fassung greift (s. Bild 3) und hier durch eine
Feder verschlüsselt wird. Hierdurch wird ein sicherer
Sitz der Röhre gewährleistet,
Es gibt bereits mehrere Rimlockserien: die RimlockAllstromserie mit der UAF 41, UCH 41, UF 41, UL 41
und der UY 41 und die Rimlock-E-Serie für Wechselstrombetrieb mit der EAF 41, ECH 41, EF 41, EL 41,
EL 42 und der AZ 41. Eine Duodiode-Endpentode

Kurzwellen-Rimlock-Serie mit der besonders kleinen EC 41 (nur 35 mm hoch!), als UKW-Oszillatortriode bis 20 cm verwendbar (Nutzleistung bei 1000 MHz = 30 cm = 0,5 W), mit der EB 40 (eine Duodiode, die zur Kurzwellenmischung verwendet wird), mit der EF 42 (eine Miniaturpentode mit S = 9,5 mA/V) und mit der EC 40 (eine UKW-Triode mit S = 12 mA/V und rä = 300 Ohm). Außerdem werden noch verschiedene Rimlock-Spezialröhren hergestellt: die UCH 40 mit $S_c=0.75\,\mathrm{mA/V},$ die ECC 40 — eine Doppeltriode mit S=2.5 mA/V, D=3.3 % und $Q_a=2$ W pro System —, und die EF 40, eine Mikrofonverstärkerpentode.


Tabelle 1. Abmessungen der Röhren

	Röhre mit Glaskolben		Stahlröhre			Rote Röhren		Schlüssel- röhren		Kommerzi- elle Röhren	Rimlodk-Röhren (UKW) (Rundfunk)			Ne	tzröhren	Ameriko	anische Röhren Batterieröhren				
7 Y	AF7	AL 4	U alt	F 11 neu	UCL 11 (Stahl- kolben)	EF 5 EF 9	EL 3	UF21	UBL 21	RV 12 P 2000	EC 41	UF 41	UL 41	Ban- tam- Röhren	6AG5	9003 (UKW)	154	Hy 115	M 54	2 E 32	
Länge des Kolbens (mm) Länge	105	115	43,2	32,8	65	90	120	65	80	48	35	54	70	70	48	33	48	50		40	
einschl Stifte (mm)	105	115	58,7	46	78,2	90	120	80	95	48	42	61	77	77	54	45	54			46	
Kolben Ø (mm)	43	50	36	36	36	32	37	29	29	20,3	21	21	21	30	19	19	19	18	9,5	7,6× 10,2	
Sockel ⊘ (mm)	30	35	43 38 38 26 35 32		32	32	25	22	22	22.		sockellos				sock	ellos				

Туре	U _f	I _f	Ver- wen- dung	U _a	R_a $k\Omega$	U _{g2}	R_{g^2} $k\Omega$	U _{g1}	$\begin{array}{c c} R_k \\ \Omega \end{array}$	I _a mA	I _{g2} mA	S mA/V	٧	N _a ~
UAF 41	12,6	0,1	Hf, Zf Nf (W)	170 (55)	200	(100) (25)	44 730	-2	300 2700	5 0,58	1,6 0,2	1,8	78	
UCH 41	14	0,1	Osz. Mischr.	(148) 170	10	87		-2	200	2,2 4,9	2	0,6 0,45		
UF 41	12,6	0,1	Hf, Zf Nr	170 (45)	200	(100) (25)	40 730	-2,5 -2	325 2500	6 0,62	1,7	2,2	84	
UL 41	45	0,1	EP	165		165		-9	140	54	9 .	9,5		4,2
UY 41	31	0,1	Gleichr.	Utr	= 250 V	, I = 90	mA	X 19			140			
EAF 41	6,3	0,2	Hf, Zf	250		(100)	95	-2	300	5	1,6	1,8		
ECH 41	6,3	0,225	Osz. Mischr.	(145) 250	30	105		-1,2	200	0,35	1. 13	0,55 0,5		
EF 41	6,3	0,2	Hf, Zf	250		(100)	90	-2,5	325	6	1,7	2,2	4	
EL 41	6,3	0,2	EP	250		250		-6	150	36	4	9		4,5
EL 42	6,3	0,2	EP '	250		250	7.5	-13	500	22,5	3,4	2,9		2,6
AZ 41	4	0,625	Gleichr.	U., =	2 × 50	0 V, I =	= 70 mA		- 100				1	100

Tabelle 2. Daten der Rimlockröhren

Die Rimlockröhren sind gegenüber den bisherigen europäischen Röhrenformen sehr raumsparend (siehe Tabelle 2), trotzdem aber werden sie von verschiede-nen amerikanischen Röhren darin noch übertroffen,

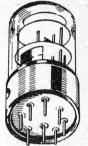

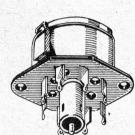


Bild 3. Die Sockelung der Rimlockröhren und die Fassung hierzu

besonders von den neuen Subminiaturröhren vom Typ

besonders von den neuen Subminiaturröhren vom Typ der 2 E 32. Für die Rimlock-U-Röhren wird eine Anodenspannung von 170 V bzw. 165 V propagiert. Das hat den Vorteil, daß die Endröhre auch bei 110 V noch eine brauchbare Sprechleistung abgibt. Bei 220 Volt dagegen muß die Differenzspannung durch Vorwiderstände vernichtet werden (siehe das Schaltschema Bild 1). Bei den Vorröhren und bei der Schirmgitterspannung geschieht das durch den Siebwiderstand von 1,2 k Ω , bei der Anodenspannung der Endröhre durch den Spannungsabfall am Ausgangstransformator, an der Gleichrichterröhre und am Vorwiderstand von 140 Ω . Eine Verbesserung wäre noch möglich: den Siebwider-

stand nur 1,05 k\Omega groß zu machen und mit ihm zwei parallelgeschaltete Skalenlampen 6 V, 40 mA (Fahrrad-Rücklichtlampen) hintereinanderzuschalten. Die Skalenlampen sind dadurch gegen Durchbrennen geschützt, da sie erst brennen, wenn der Anodenstrom der Vorröhren fließt. Rein aus fabrikationstechnischen Gründen ist, im europäischen Maßstab, die Rimlockröhren die Röhre der Zukunft. In Deutschland aber wird die Stahlröhre nach wie vor ihr Feld behaupten.

Ob und wann die Rimlockröhren auch in Deutschland herauskommen werden, hängt von den Fabrikationsmöglichkeiten und von der Rohstofflage in Deutschland ab. Vorläufig ist jedenfalls nicht daran zu denken. Dieselben Schwierigkeiten verbieten auch eine Fabrikation der Preßglasröhren in Deutschland.

Neue Philips-Europa-Serien

Von Philips sind noch weitere europäische Röhrenserien geschaffen worden. So wurde eine Batterieserie in Miniaturausführung mit $\mathbf{U}_{\mathrm{f}}=1.4\,\mathrm{Volt}$ entserie in Miniaturausführung mit $U_{\rm f}=1.4~{\rm Volt}$ entwickelt, die 91 er Serie, mit der DAF 91, DK 91 und DL 92. Genaue Daten liegen noch nicht vor. Dann gibt es die EY 51, eine Miniatur-Hochspannungs-Gleichrichterröhre für 9 kV, die sockellos ist und eingelötet wird. Mit Sockel heißt sie EY 1. Die EW 60 ist eine neue gasgefüllte Gleichrichterröhre, die 500 mA bei $U_{\rm tr}=700~{\rm V}$ liefert. Drei Sekundärmissionspentoden — die EEP 1 (S = 14 mA/V), die EFP 20 (S = 10 mA/V), die EFP 60 (S = 25 mA/V) — sowie zwei Endpentoden — die EL 20 (Q $_a=11~{\rm W})$ und die EL 60 (eine Allalgsröhre für B-Verstärkung mit $O=27~{\rm W})$ (eine Allglasröhre für B-Verstärkung mit Q = 27 W) beschließen die Reihen der Neuerscheinungen bei Philips.

Wir sehen also, daß die Entwicklung auf dem Röh-rengebiete in Europa nicht stehengeblieben ist. Fritz Kunze

Neue Ideen - Neue Formen

Fotoelektrischer Leitungsprüfer

In fast allen Rundfunkwerkstätten macht sich der Mangel an handlichen und möglichst vielseitig anwendbaren Meßgeräten störend bemerkbar. Es ist daher zu begrüßen, daß in vielen Stellen versucht wird, Teile früherer Fertigungen in Geräte zu verwandeln, für die ein besonderer Bedarf vorliegt. So ist u. a. ein fotoelektrischer Leitungsprüfer entstanden, der unabhängig von den heute schwer zu beschaffenden Trockenbatterien arbeitet. Dem Gerät liegt der Gedanke zugrunde, daß überall dort, wo eine ausreichende Be-

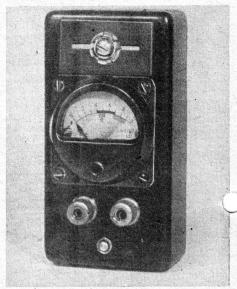


Bild 1. Fotoelektrischer Leitungsprüfer der AEG

leuchtung zum Ablesen einer Instrumentalskala vorhanden ist, auch eine Fotozelle als Energiequelle möglich ist. Der fotoelektrische Leitungsprüfer besteht daher aus einem Sperrschicht-Fotoelement als Spannungsquelle und aus einem hochempfindlichen Mikro-Amperemeter. Durch eine Prüftaste kann das ordnungsgemäße Arbeiten der Fotozelle vor jeder Messung festgestellt werden.
Die Messung selbst ist denkbar einfach. Die auf Durchgang zu untersuchende Leitung wird lediglich an die Klemmen des Gerätes geführt, Schlägt der Zeiger aus, so ist Durchgang vorhanden, bleibt er auf Null, ist die Leitung unterbrochen.

durch das Anschleifen der Polschuhe bei Freischwinger-Lautsprechern. Ein solcher Luftspalt kann natürlich nicht mehr in der gewöhnlichen einfachen Weise gereinigt werden, weshalb bei diesen Lautsprechern auch die Schutzhaube eine viel wichtigere Rolle spielt als bisher.
Bei dieser Gelegenheit sei noch auf ein Übel hir gewiesen, das sich in der Zeit nach dem Krieg hehr ausgestellt hat, weil es sich für die Dauerhaftigkeit der Lautsprecher sehr nachteilig auswirken kann: Die allzu großzügigen Angaben mancher Lautsprecher fabriken über die Belastbarneher Lautsprecher erreicht im normalen Betrieb eine größere Lebensdauer als ein Rundfunkempfänger. Aber nur, wenn das System höchstens mit der halben Belastung im Dauerbetrieb arbeitet, für die es gebaut wurde. Wenn man einen Lautsprecher mit 10 cm Konusdurchmesser, der für Kofferempfänger gedacht ist, in einen normalen Empfänger für Netzbetrieb einsetzt, wird das System überlastet. Denn bei einem Koffergerät beträgt die Sprechleistung praktisch nie mehr als ein Watt, Eine AL 4 aber leistet 4,3 Watt und muß natürlich das kleine System dauernd überbeanspruchen. Nun hat inzwischen die Apparateentwicklung den Universalkoffer in ABC-Schaltung gebracht, der sowohl für Batterieendröhre wie für die viel stärkere Netzendröhre adaptiert ist. Dementsprechend muß natürlich der Lautsprecher für die höchste vorkommmende Normalbelastung, also die Netzendröhre, ausgelegt werden. Man kann aber nicht den aleichen kleinen Ltutsprecher wie früher für den Koffer verwenden, sondern muß einen Normalbyp für 4-Watt-Dauerbelastung wählen. Der Lautsprecher wird dadurch größer und der ganze Koffer voluminöser. Beachtet man diese Vorsichtsmaßnahme nicht, dann kann der Lautsprecher wier fürger den Koffer verenen Leider wird gegen diesen Grundstan in der Dimensionierung des Lautsprechers bei ABC-Schaltungen eine viel größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Denn die Lebensdauer wird immer von dem am meisten beanspruchten Teil bestimmt — und das ist der Lautsprecher.

NICHT DEMONTIERBARE MAGNETE

Das Neueste, womit uns demächst der Lautsprechermarkt überraschen wird, sind nicht demontierbare Edelstahlmagnete. Damit wird eine Entwicklung abgeschlossen, die dem Dauermagnet beim Lautsprecher einen unbedingten Vorrang vor dem fremderregten System sichern wird.


Schon während des Krieges, aber noch mehr in der Nachkriegszeit hat man immer wieder die Beobachtung gemacht, daß Lautsprecherdauermagnete zwecks Reinigung des Luftspaltes demontiert wurden — und nach dem Wiederzusammensetzen einen erheblich verminderten Wirkungsgrad zeigten, der auf Nachlassen der Spaltinduktivität hindeutete.

Das ist technisch wohl begründet. Denn die magnetische Energie in einem permanentdynamischen System verhält sich in vielen Beziehungen ähnlich wie die Kontaktelektrizität — etwa die Oberflächenspannung, die man an elektrisch zeladenen Zinkblechen von Fenstersimsen beobachten kann: Im Moment, in dem man mit dem Meßinstrument herangeht, ist die Spannung verschwunden, weil sie sich über das Instrument durch Spannungsstoß ausgeglichen hat. Beim Magnetismus im Lautsprechersystem ist der Verlust zwar nicht so offenkundig, weil beim "offenen" System nur ein Teil der Energie verlorengeht. Aber trotzdem liegt es in der Natur des Systems, daß Energie verschwindet, wenn der magnetische Schluß eine Zeitlang aufgehoben wird. Daher hütet sich der erfahrene Fachmann davor, Permanentsysteme auseinanderzunehmen. Man kann einen Luftspalt mit Preßluft oder Zeichenpapierstreifen, in einfachen Fällen auch mit der Fahrradpumpereinigen. Überflüssig zu sagen, daß der Permanentmagnet praktisch unbrauchbar wird, wenn man die Nietköpfe abschlägt, weil Stoß oder Schlag den Magnetisierungszustand sehr stark beeinflussen. Zur richtigen Behandlung des permanentdynamischen Lautsprechers in der Reparaturwerkstalt gehört nicht nur, daß man den Luftspalt durch die Schutzhaube vor Verunreinigungen schützt; insbesondere vor dem

Eindringen von Metallspänen, sondern auch vor Stoß oder Schlag. Man weiß zwar noch nicht, warum hochwertige Edelstahlmagnete schlagempfindlich sind (wahrscheinlich ändert sich dadurch die Ordnung der Molekularmagnete), aber wenn die Praxis immer wieder beweist, daß die magnetische Kraft durch grobe mechanische Einwirkungen verringert wird, dann muß sich der Praktiker danach richten. Vielleicht wird mancher Fachmann einwenden, man könne ja das System wieder aufmagnetisieren. Aber das ist eine Aufgabe, die bei den modernen, sehr harten Stahllegierungen überhaupt nur von der Magnetfabrik selbst ausgeführt werden kann, weil die außerordentlich hohen Stromstärken niedriger Spannung, die hierzu notwendig sind, kaum zur Verfügung stehen. Je härter eine Magnetlegierung ist, desto stärker muß der Stromstoß sein, den man aufwenden muß, um sie bis zur Sättigung zu magnetisieren.

sieren. Das nicht demontierbare Magnetsystem ist also vom Das nicht demoniterbare Magnetsystem ist also vom energetischen Standpunkt aus eine ideale Lösung. Der Lautsprecherkonstrukteur allerdings muß seine Kon-struktion den Besonderheiten der neuen Systeme an-passen. Daher wird es noch einige Zeit dauern, bis die neuen Lautsprecher auf dem Markt erscheinen

die neuen Lautsprecher auf dem Markt erscheinen werden. Dann aber wird man sehen, daß bei gleicher Leistung eine bedeutende Gewichtsverringerung erreicht worden ist. Während man früher die Belastbarkeit eines permanentdynamischen Lautsprechers ganz gut nach dem Magnetgewicht abschätzen konnte, muß man jetzt umlernen. Die Magnete sind unwahrschein-lich klein, trotzdem die Spaltinduktion optimale Werte zeigt. Das wird natürlich nicht allein dadurch erreicht, daß der magnetische Schluß beim nicht demontierbaren System vollkommener sein kann, sondern auch durch eine neue Form des Luftspaltes, bei dem die Konzentration der Kraftlinien an der Stelle, wo sie angreifen sollen, bedeutend stärker ist. Die Wirkung wird in ähnlicher Weise gesteigert wie

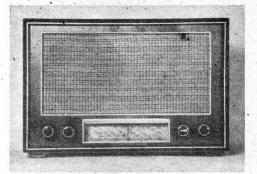

Wer die heutigen Fabrikationsmöglichkeiten der meisten deutschen Firmen kennt, weiß, wie groß die Schwierigkeiten sind, gute Vorkriegsqualität zu erreichen. Das gilt insbesondere für den Superhetbau. Mangels geeigneter Misch. und Endröhren haben manche Gerätehersteller Zwischenlösungen gefunden und kommerzielle Röhren benutzt. Natürlich kann man dabei keine Spitzenleistungen verlangen, insbesondere wenn auch das Lautsprecherproblem aus Materialgründen nicht befriedigend zu lösen ist Einige Rundfunkgerätefabriken, denen der Qualitätsstandpunkt in der Rundfunkfertigung auch in der heutigen Zeit noch oberstes Prinzip ist, legten sich größte Zurückhaltung auf und treten erst jetzt an die breitere Öffentlichkeit. Wie der neuerdings in der Apparatefabrik Wetzlar der Philips-Valvo-Werke hergestellte 6-Kreis-4-Röhren-Super D 78 A beweist, hat sich Philips diesem Grundsatz verschrieben und nun einen hempfindlichen Mittelklassensuper mit dem tradinellen, edlen Philips-Klang herausgebracht. Wer die heutigen Fabrikationsmöglichkeiten der mei-

Schaltung

Höchstleistungen im Rundfunkgerätebau darf man nur dann erwarten, wenn alle verwendeten Einzelteile in elektrischer und mechanischer Hinsicht hohen Anforderungen entsprechen. Philips ist in der glücklichen Lage, den neuen Super mit Röhren und Einzelteilen eigener Fertigung zu bestücken und damit eine überdurchschnittliche Leistung zu erzielen. Die grundsätzliche Schaltung des Gerätes ergibt sich aus der Verwendung der Röhren ECH 4 in der Mischstufe und im Zf- und Nf-Vorverstärker sowie aus der sich anschließenden Verbundröhre EBL 1. Im Gegensatz zur Auslandsentwicklung des Philips-Konzerns weist die Schaltung eine verblüffende Einfachheit auf, Mit einem Minimum an Einzelteilen wurde eine Schaltung entwickelt, die man als besonders wirtschaftlich bezeichnen kann, die aber trotzdem nicht den Makel der Primitivität aufweist, sondern ein ausgereiftes Resultat mühevoller Laborarbeit darstellt. Das gilt vor allem für den Klangkomfort, der sich aus Bandbreitenregelung und Gegenkopplung ergibt. So wurde im ersten Zf-Filter ein einfacher, aber recht wirksamer Bandbreitenschalter angeordnet, während die niederfrequente Gegenkopplung lautstärkeabhängig arbeitet. Zur Beseitigung des 9 kHz-Pfeiens befindet sich im Anodenkreis des Nf-Vorverstärkers (Triodenteil der zweiten ECH 4) eine 9 kHz-Sperre (125 mH, 2,5 nF). Eine weitere Vereinfachung bietet die Diodenschaltung der EBL 1. Die Verwendung einer gemeinsamen Diode für Signal- und Schwundregelspannung bedeutet eine wünschenswerte Einsparung von Kondensatoren und Viderständen. Höchstleistungen im Rundfunkgerätebau darf man nur

Aufbau

Aufbau
Betrachtet man die Verdrahtung, so. glaubt man zunächst nicht, ein Philips-Gerät vor sich zu haben. Einzelteilanordnung und Leitungsführung machen einen klaren, wohlüberlegten Eindruck. Die Verdrahtung entspricht unseren ästhetischen Begriffen, Spulen und Wellenschalter sind auf einer Pertinaxplatte zu einer Einheit übersichtlich zusammengefaßt, so daß man leicht an Lötstellen und an Abgleichpunkte herankommt. Man hat überhaupt den Eindruck, daß die Konstrukteure dieses Gerätes an die Bedürfnisse des Reparaturtechnikers gedacht haben. So enthält die abschraubbare Bodendeckplatte den Abgleichplan. hält die abschraubbare Bodendeckplatte den Abgleichplan.
Ferner ist außer dem üblichen
Gehäuseausschnitt unterhalb des
Chassis ein weiterer schmaler
Ausschnitt zum Auswechseln des
Skalenblattes vorgesehen. Andere technische Daten über Sicherungs und Skalenlampenwerte enthält die Rückwand
des Gerätes. werte enthä des Gerätes.

des Gerares. Kluge Konstrukteure pflegen ihre besondere Aufmerk-samkeit dem Lautsprecher zuzuwenden. Der alten Phisamkeit dem Lautsprecher zuzuwenden. Der alten Philips-Trodition entsprechend verwendet das Gerät einen hochwertigen und in verschiedener Hinsicht fortschrittlichen permanent-dynamischen Lautsprecher mit einem Membrandurchmesser von 19 cm. Membran und Zentrierspinne wurden durch besondere Formgebung verbessert. Übrigens läßt sich dieser wohlgelungene Lautsprecher mühelos nachzentrieren, da man zur Befestigung der Zentrierspinne nicht Muttern, sondern Schrauben benutzt, die sich nicht innerhalb des Lautsprecherkorbes befinden, sondern außen auf herausgeführten Laschen angeordnet sind.

WIR FUHREN VOR: Philips-Super D 78 A

Superhet-6-Kreise-4-Röhren

Wellenbereiche:

17,5 . . . 52 m (17,1 . . . 5,8 MHz), 195 . . . 575 m (1538 . . . 522 kHz), 800 . . . 2000 m (375 . . . 150 kHz)

Zf = 473 kHz

Röhrenbestückung: ECH 4, ECH 4, EBL 1, AZ 1

Leistungaufnahme: ca. 50 Watt bei 220 V

Anschluß für 2. Lautsprecher: Impedanz 5 Ω

Die praktische Erprobung des "Philips D 78 A" ergab einen brillanten Klang, wie man ihn von Nachkriegsgeräten bisher nicht erwarten konnte. Die Klangqualität ist so naturgetreu, daß man im Gerät unwillkürlich einen zweiten Lautsprecher (z. B. Hochtonsystem) vermutet. Dieses hervorragende Ergebnis verdankt der Super dem großen Lautsprecher und einem ausgezeichen dimparionierten Ausganzustentgasst. Super dem großen Lautsprecher und einem ausgezeichnet dimensionierten Ausgangsübertrager, der die Abmessungen eines üblichen Netztransformators besitzt, Aber auch die Fernempfangsleistung übertrifft alle Erwartungen. Obwohl nur eine Schmalbandstellung vorgesehen ist, trennt das Gerät vorzüglich. Die Empfindlichkeit liegt auf allen Bereichen über dem Durchschnitt (MW — 600 kHz. 4 ... 20 µV; LW — 160 kHz. 10 ... 20 µV; KW — 6 MHz. 20 ... 40 µV). Auch die Aufmachung des Gerätes erinnert an friedensmäßige Maßstäbe. Das Gehäuse erschein in schlicht-vornehmer Form mit Nußbaumfournier und besitzt für hochqualitative Wiedergabe ausreichende

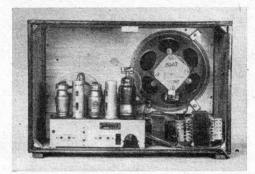


Bild 1. Die Innenansicht des "Philips D 78 A" zeigt links das Chassis mit seitlich angebautem Ausgangsübertrager. Der Netztransformator befindet sich ganzrechts. Beachtung verdient der neuentwickelte, permanent-dynamische Laut-sprecher mit 19 cm Membrandurchmesser und einfacher Zentriermöglichkeit

Größe (495×310×205 mm). Sämtliche Bedienungsorgane sind vorwiegend aus Materialgründen an der Frontseite herausgeführt und nicht kombiniert. Hinsichtlich Klang und Leistungsfähigkeit zählt der "Philips D 78 A" zu den Spitzengeräten der Mittelklasse. Man könnte diesem Gerät schon in normalen Zeiten einen großen Erfolg voraussagen. Heute aber ist dieser Super richtungweisend. Denn er zeigt, wie es der deutschen Industrie gelingen kann, den erwünschten Anschluß an die Wellentwicklung zu gewinnen. Für die Richtigkeit der eingeschlagenen Linie bürgt nicht allein die glückliche Konstruktion des neuen Philips-Superhets, sondern ebenso die große Auslandserfahrung, über die Philips auf dem Gebiet des Rundfunkgerätebaus in ganz Europa verfügt. (495 × 310 × 205 mm) Sämtliche Bedienungs-

Sondereigenschaften

Eingangskreis und Oszillatorkreis; Zweigang-Dreh-kondensator; zwei je zweikreisige Zf-Bandfilter Unverzögerter Schwundausgleich
Bandbreitenschalter durch Umschaltung einer Zusatzwicklung im zweiten Zf-Bandfilter wirksam
Stetig veränderlicher Klangregler, getrennt regelbar Lautstärkeabhängige Gegenkopplung Tonabnehmeranschluß, zweiter Lautsprecher-

Holzaehäuse: permanent-dynamischer Lautsprecher




Apparatefabrik Wetzlar

Die Firma Philips hatte ihre deutsche Radiofabrik bis zum September 1944 in Aachen. Als amerikanische Truppen nur noch wenige Kilometer von Aachen entfernt waren, wurde das Werk auf Veranlassung des Ministeriums Speer durch deutsche Truppen nach Thüringen abtransportiert. Die deutsche Kapitulation legte die Fertigung nach kurzer Produktionsperiode in Thüringen wieder still.

ringen wieder still.

Durch Erwerb einer noch gut erhaltenen Fabrik bot sich dann in Wetzlar die Möglichkeit, Maschinen, Geräte und sonstige verlagerte Werkseinrichtungen zu sammenzutragen und in mühsamer Kleinarbeit wieder produktionsfähig zu machen. In neuzeitlichen, hellen Räumen, die eine moderne Bandfertigung gestatten, werden zur Zeit etwa 320 Personen (einschl. der Arbeiter der Nebenbetriebe) beschäftigt. Wenn erst die gegenwärtigen Materialschwierigkeiten behoben sind, könnte die fägliche Produktionsmenge von 50 Geräten um das Fünffache gesteigert werden. Dadurch ließe sich auch eine wünschenswerte Preisermäßigung verwirklichen.

wirklichen. Dem Hauptwerk in Wetzlar gehören zwei weitere Beriebe in Herborn und Niedereisenhausen an, wo Einzelteile und Lautsprecher gefertigt werden. Die Auswertung der Kriegserfahrung führt im Gerätebau zu übersichtlicher, klarer Verdrahtung und zu stärkerer Berücksichtigung der Interessen der Reparaturwerkstätten. Noch erschwert die Überprüfung eines jeden Einzelteiles die Fabrikation. Philips hofft, durch engen Erfahrungsaustausch mit Eindhoven in kurzer Zeit wesentlich verbesserte Einzelteile für Rundfunkgeräte herstellen zu können. Die zu erwartenden Fortschritte sind in leistungsfähigeren Geräten bei kleineren Abmessungen und geringerem Materialaufwand (z. B. bessere Magnetstähle, bessere Hf-Eisen, kleinere Drehkondensatoren usw.) zu erblicken.

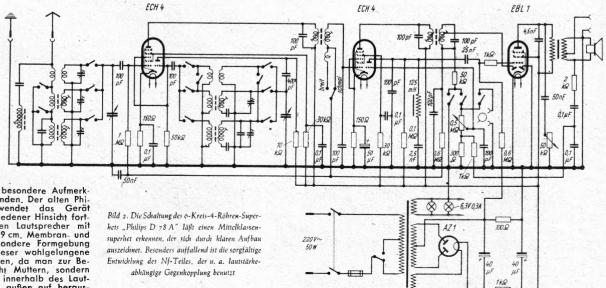

PRUFBERICHT: RVF-Röhrenmeßgerät M 1

Wenn man die Brauchbarkeit einer Röhre mit großer Genauigkeit bestimmen will, wird man zweckmäßigerweise zum Röhrenmeßgerät greifen. Gegenüber dem gewöhnlichen Prüfgerät, das lediglich eine annähernd richtige Beurteilung der Röhre gestattet, ergibt das Röhrenmeßgerät Resultate, auf die man sich unbedinat verlassen kann. Neuerdings wird von RVF ein neues Röhrenmeßgerät für hohe Ansprüche unter der Bezeichnung "Tubatest-M 1" herausgebracht. Es handelt sich um ein hochwertiges Universalgerät für Werkstatt und Labor, mit dem sich außer genauen Röhrenmessungen u. a. auch Kennlinienaufnahmen ausführen lassen. Es erscheint in friedensmäßiger Ausführung lassen, Es erscheint in friedensmäßiger Ausführung und zeichnet sich durch einfache Bedienung aus, die sich durch das beigegebene Röhrentäschenbuch und die im Gehäusedeckel untergebrachte Sockelübersicht ergibt.

Schaltungseinzelheiten

Das neue Röhrenmeßgerät erscheint in Wechselstrom-ausführung und verwendet, wie das Schaltbild erken-nen läßt, einen sorgfältig ausgebildeten Nelzteil mit zahlreichen Regeleinrichungen. Für die Heizung der zu prüfenden Röhren und für die Erzeugung der er-forderlichen Gleichspannungen sind zwei verschiedene Netztransformatoren vorgesehen. Der Heiztransfor-mator liefert 19 verschiedene, durch einen Span-

platte (345 imes 90 mm) oberhalb der eigentlichen Frontplatte angeordnet. Das Röhrenmeßgerät kommt für deutsche, europäische und amerikanische Röhren mit diesen Röhrenfassungen aus.

deutsche, europäische und amerikanische Röhren mit diesen Röhrenfassungen aus. Die Verteilung der Spannungen auf den Sockel der zu prüfenden Röhre geschieht mit Hilfe eines Schalters und einer Steckerleistenanordnung. So gestattet der Heizumschalter mit zehn verschiedenen Schaltmöglichkeiten, die Heizspannung an beliebige Kontakte des jeweiligen Röhrensockels zu schalten. Der Heizumschalter wird nach einer Tabelle eingestellt, die sich auf der Sockelübersicht im Gehäusedeckel befindet, Hot man z. B. festgestellt, daß die Heizung an den Elektroden 1 und 3 liegt, so muß der Heizumschalter laut Tabelle auf Stellung 8 geschaltet werden, Ferner ist jeder vorkommenden Elektrode eine Steckerleiste zugeordnet. Um festzusstellen, welche Buchsen gesteckt werden müssen, vergleicht man die Sockelübersicht im Gehäusedeckel mit der Sockelübersicht im Anhang des beigegebenen Röhrentaschenbuches. Während im Röhrentaschenbuch die Elektroden bezeichnet sind, enthält die Sockelübersicht des Gehäusesockels Ziffern, Hat z. B. die Anode die Ziffer 5, so ist auf der zur Anode gehörenden Steckerleiste A die Buchse 5 zu stecken.

Um eine Beschädigung des Meßgerätes durch schad-hafte Röhren zu vermeiden und aus zweckmäßigen



Bild 1. Ein Blick auf die Frontplatte des Röhrenmeßgerätes "Tubatest-M 1" läßt die übersichtliche und zweckmäßige Anordnung der Bedienungsorgane erkennen. In der Mitte befinden sich sechs Steckerleisten für die Spannungszuführung an die Röhrenelektroden, darüber sind Strom- und Spannungsmesser angeordnet. Ganz oben sieht man die Röhrenfassungsplatte mit den beiden Glimmlampen L1 und L2. Unten haben links die Gitterspannungsregler netiaen Chimmiampen II und II. Uniten haben times die Gitterspannungsregier mit der Vakuum-Prifitasies und rechts die Anoden- und Schirmgitterspannungsreger Platz gefunden. In der Mitte sicht man den Prüfschalter und den Spannungsschalter, in der Mitte des Meßgerätes wurden auf der linken Seite Heizumschalter und Heizspannungsschalter angeordnet. Auf der rechten Seite fünden sich Netzregler und das Ug4 — Potentiometer

geeichte Skalen (0...50 V), mit denen man z.B. Spannungen auf 0,5 V genau einstellen kann. Auf diese Weise werden Meßinstrumente für die Gitter-spannungen eingespart.

Steilheitsmessung und Kennlinienaufnahme

und Kennlinienaufnahme

Neben der Messung von Röhren lassen sich mit dem Röhrenmeßgerät verschiedene andere Aufgaben ausführen, wie z. B. die Bestimmung der Steilheit und die Kennlinienaufnahme. Für die Steilheitsbestimmung liest man zunächst den Anodenstrom ab, erhöht die negative Gittervorspannung um 1V und regelt Anodenund Schirmgitterspannungen nach. Der jetzt angezeigte Strom wird von dem früher gemessenen Wert abgezogen, Der Unterschied der Ströme gibt die Steilheit in mA/V an. In ähnlicher Weise können durch stufenweise Änderung der Gittervorspannung Kennlinien aufgenommen werden, wobei man die Kurvenaufnahme am besten mit dem niedrigsten Strom beginnt.

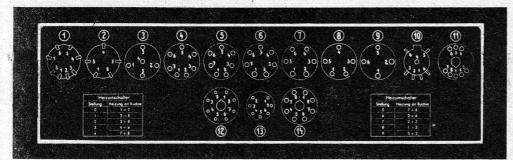


Bild 2. Im Gehäusedeckel des Röhrenmeßgerätes befindet sich eine Sockelühersidit, aus der die Lage der zu stöpselnden Kontakte in der Steckerleistenanor nung hervorgeht. Ferner sind Tabellen für den Heizumschalter angegeben

nungswähler umschaltbare Spannungen (1,3, 2, 4, 5, 6,3, 7,5, 11, 13, 16, 20, 24, 30, 33, 44, 50, 55, 66, 90 und 110 V). Der Heiztransformator besitzt ferner eine Gitterspannungswicklung, die den für die Erzeugung der Gittervorspannungen $-U_{g1}$ und $-U_{g3}$

55, 66, 90 und 110 V). Der Heiztranstormator besitzt ferner eine Gitterspannungswicklung, die den für die Erzeugung der Gittervorspannungen — Ug1 und — Ug3 eingebauten Trockengleichrichter GI speist. Als Gitterspannungsregler sind zwei Potentiometer Rt, Rg mit je 25 kΩ vorgesehen. In der Steuergitterleitung befindet sich ferner die Taste Tt, mit der bei Vakuumprüfungen ein Widerstand von 1 MΩ in die Gifterleitung geschaltet wird. Für die Gleichrichtung des Anodenstromes wird die Zweiweggleichrichterröhre 4 Z 12 verwendet, die ausreichende Leistung, abzugeben vermag. Als Ladekondensator dient ein Elektrolytkondensator von 8 μF. Die Anoden. und Hilfsgitterspannungen lassen sich mit Hilfe der hochbelastbaren Regler R3, R4 und R5 genau einstellen. Für die durchzuführenden Messungen sind insgesamt zwei verschiedene, umschaltbare Meßinstrumente vorgesehen. Das Voltmeter V (Meßbereich 300 V) kann mit Hilfe des Spannungsschalters (siehe Schalterdiagramm) jeweils zur Messung von drei verschiedenen Spannungen Ua, Ug2 und Ug4 umgeschaltet werden. Das Milliamperemeter hat insgesamt sechs einstellbare Meßbereiche (1, 2,5, 10, 25, 100, 250 mA) und/ist für die Messung der Anodenund Schirmgitterströme vorgesehen. Wie sehr das neue Meßgerät ganz auf die Bedürfnisse der Praxis eingestellt ist, geht aus verschiedenen Einzelheiten hervor. Von besonderem Wert ist der eingebaute Heizregler Rg, der mit Hilfe des entsprechend geschalteten Strommessers einen Ausglefch der häufigen Netzspannungsschwankungen ermöglicht. Auf diese Weise können Röhrenmessungen stels mit den vorgeschriebenen Spannungen (10, 30, 60 und 100 V) zur Verfügung. Einer beigegebenen Tabelle sind für gebräuchliche Gleichrichterröhren die bei angegebenen Meßwechselspannungen zu erwartenden Gleichströme zu entnehmen. Mit Hilfe des Röhrenmeßgerätes können ferner Fadenprüfung Katodenschlußgrüßung und Flektroden.


nen Mehmechselspannungen zu erwartenden Gleichströme zu entnehmen.
Mit Hilfe des Röhrenmeßgerätes können ferner Fadenprüfung, Katodenschlußprüfung und Elektrodenschlußprüfung vorgenommen werden, Für die Fadenund Katodenschlußprüfung wurde die Prüfglimmlampe L., angeordnet, die bei Aufleuchten Schluß anzeigt, während Elektrodenschlüsse durch den Strommesser angezeigt werden.

Transportables Koffergerät

Um eine vielseitige Verwendbarkeit zu ermöglichen, erscheint das neue Meßgerät in einem stabilen Koffer (Abmessungen 475 × 385 × 130 mm). Es läßt sich bequem von einem Arbeitsplatz zum anderen transportieren. An der pultförmig eingebauten Frontplatte fällt die übersichtliche Anordnung insbesondere der Regeleinrichtungen auf. Insgesamt sind 14 verschiedene Röhrenfassungen auf einer besonderen Preßstoff-

Gründen, wurde die Röhrenvorprüfung auf irgend-welche Schlüsse mit der eigentlichen Röhrenmessung zwangsläufig kombiniert. Bei Betätigung des Prüf-schalters wird zunächst die Schlußprüfung vorgenom-men und dann erst auf Anoden- und Schirmgitter-

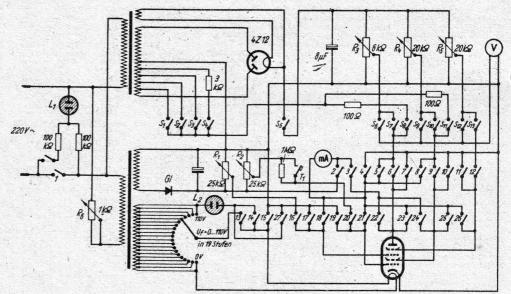men und dann erst aut Anoaen- und Gallingmenstrommessung geschaltet, Die einzelnen Regler und Schalter sind auf der Frontplatte des Meßgerätes in logischer Reihenfolge angeordnet, so daß Bedienungsfehler weitgehend vermieden werden. Die beiden Regler für die negativen Gitterspannungen $-\mathbf{U}_{g1}$ und $-\mathbf{U}_{g3}$ besitzen in Volt



		1.	Sp	on	nu	ing	155	chi	7/1	er				
		Si	52	53	54	55	56	57	Se	Sg	50	511	Sz	S
a	100 V~													T
0	60 V~												1	T
C	30V~		4		18			17					8.0	
d	10 V~					13								
e	0	N.			15									
f.	Ua					•					•		1	
g	Ug2										•		A	
h	Ug4	3	15	3.5			35	•		18		3		

								38		-	Pp	üfs	chi	7/1	90					3							-	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27	22	23	24	25	26	27
0	AUS	T	Г		8						1		1	8									1	18				-
6	F						-									18		100		13				1		130		
C	K			1									1							75		100						
ď	Gi				100	100							100						00									33
8	G2																											
f	63				1										1						SS			1	100		-	
9	64											18										3		18		1		1
h	A							1		50																		
i	Ja											1										5			- 5	8	-	
*	Jg2									S.					3									1				

Bild 2. Prinzipschaltbild des neuen Röhrenmeßgerätes "Tubatest-M 1"

instrument

Netzspannungsregler


Die durch die zeitlichen Umstände bedingte starke Überlastung der Spannungsnetze bringt zum Teil Spannungsschwankungen von 30 bis 40% mit sich. Mit welchen Mitteln ein Ausgleich dieser Schwankungen möglich ist, d. h. wie die Netzspannung geregelt werden kann, sollen die falgenden Darstellungen zeigen.

Die Regeltechnik als Sondergebiet der Elektrotechnik ist fast ebenso alt wie jene selbst. Die Probleme der Spannungsregelung waren bis vor einigen Jahren ausschließlich dem Starkstromtechniker vorbehalten, die gleichzeitig mit der Spannungserzeugung zu lösen waren und auch gelöst wurden. In dem Augenblick, als z.B. durch Kriegseinwirkung usw. einzelne Elektrizitätswerke ausfelen oder zeitweise abgeschaltet wurden, ergaben sich mitunter so ungünstige Lastverteilungen, daß die Netzspannung nicht mehr konstant zu halten war und entsprechend absank. Diese Zustände sind bis heute erhalten geblieben und werden wohl noch einige Zeit andauern. Sie treten damit aus ihrer früher abgegrenzten Sphäre heraus und werden zum Allgemeinproblem. Jeder einzelne Stromverbraucher, ganz besonders aber der Besitzer eines Rundfunkgerätes hat also — bewußt oder unbewußt — ein Interesse daran, daß entweder die Netzverhältnisse stabilisiert, oder eine Regeleinrichtung geschaffen wird, die verschiedene ganz unangenehme Begleiterscheinungen der Spannungsschwankungen beseitigt. Welche Möglichkeiten gibt es nun hierzu? gibt es nun hierzu?


Die Lösung des Problems ist von zwei Seiten her denkbar:

- 1. Die Netzspannungsregelung für jeden einzelnen Stromverbraucher (Rundfunk-
- 2. Regelung für eine Verbrauchergruppe.

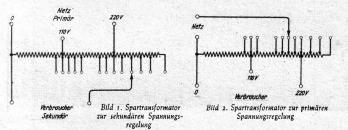2. Regelung für eine Verbrauchergruppe.
So gut und zweckmäßig die erste Art der Lösung wäre, ebenso schwierig ist sie auch. Selbst für normale Zeiten, bei denen eine solche Aufgabenstellung gar icht auftreten würde, wären mit einer solchen Lösung erhebliche Schwierigkeiten arbunden, da neue Wege eingeschlagen werden müßten. Wenigstens ist bis jetzt noch keine Regeleinrichtung bekannt und vorhanden, die mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand die gewünschte Regelung vollbringt. Ein derartiger Spannungsregler könnte für die Zukunft für uns nur dann Bedeutung erlangen, wenn er "narrensicher" und einfach gebaut wäre, ähnlich den Wärmereglern in Büngeleisen Heizkissen usw. wenn er "narrensicher" und Bügeleisen, Heizkissen usw.



Ein ganz bestimmter Weg ist nicht nur denkbar, sondern auch möglich: Mit Hilfe einer Relaisschaltung, die ein oder mehrere spannungsabhängige Relais oder sonstige spannungsabhängige Glieder enthalten müßte, wäre eine einwandfreie Regelung möglich. Um jedoch eine unter allen Umständen notwendige Sicherheit der regelnden Schaltarbeit zu erzielen, kann natürlich nicht jedes beliebige Wald- und Wiesen-Relais verwendet werden, sondern müßte eigens für den speziellen Zweck gebaut werden. Derartige Relaisschaltungen sind schon lange bekannt und auch angewandt worden (z. B. bei der automatischen Batferieladung). Außerdem waren mitunter noch weitere Zusatzeinrichtungen erforderlich, so daß man zu einem Aufwand kommt, der nicht mehr tragbar ist, ganz abgesehen davon, daß man eine derartige Relaiseinrichtung entweder aus Preis-, Beschaffungs- oder Platzgründen ablehnen müßte. Die Netzregelung jedes einzelnen Verbrauchers (Rundfunkgerätes) scheidet also zunächst für die Allgemeinheit aus, bis die weitere Entwicklung eine brauchbare Lösung findet, die zweifellos von großer Bedeutung wäre. Die nunmehr näher beschriebenen Regeleinrichtungen sind bisher ausschließlich für mehrere Verbrauchergruppen oder ganze Netze verwendet worden. Das schließt natürlich nicht aus, daß die eine oder andere der Einrichtungen auch für ein Einzelgerät vorgesehen werden könnte, doch werden dies aus verschiedenen Gründen Ausnahmen bleiben. Die Regeleinrichtungen sind also als zusätzliche Betriebseinrichtungen anzusehen, so daß sie vor allem für Reparatur- und sonstige Betriebe von Interesse sein werden. Die einfachste Möglichkeit der Spannungsregelung ist mit Hilfe eines Vorschalttransformators in Sparschaltung gegeben. Die grundsätzliche Schaltung zeigt Bild 1. Die Primärseite des Transformators wird an den der Nennspannung entsprechenden Abgriff angeschlossen. Sinkt die Netzspannung, so wird die Sekundärseite (Verbraucher) solange an den am Transformator befindlichen Anzapfrungen verändert bis die gewünschte Spannung wieder erreicht ist, Eine an

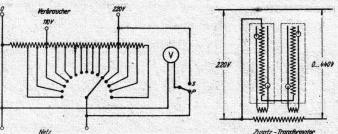

3. Vorschalttransformator mit mehrpoligem Stufenschalter zur primären Spannungsregelung und umschaltbarem Überwadiungsinstrument


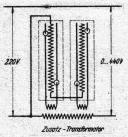


Bild 5. Regeltransformator mit Zusatztransformator zur Verdoppelung des Regelbereiches

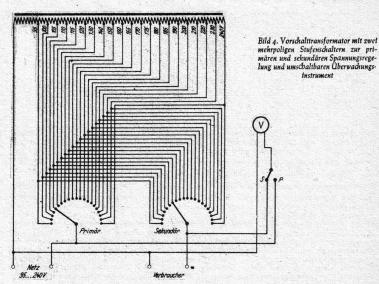

allem bei, einer Zunahme der Netzspannung die sekundäre Nennspannung überschritten wird. Ein Vorschalttransformator ist also nur für einen Fachmann geeignet, bei dem die technischen Voraussetzungen zur Überwachung gegeben sind. Da derartige Sparttransformatoren immerhin schon weit verbreitet sind, ist mit Bild 3 gezeigt, wie man eine solche Regeleinrichtung praktisch aufbaut. Der Spartransformator ist mit dem Anzapfungen versehen, die innerhalb der Spannungsschwankungen liegen. Ein mehrpoliger Umschalter, der auch als Steckvorrichtung mit Buchsen ausgebildet sein kann, gestattet nach der Ablesung am Instrument die gewünschte Verbraucherspannung einzustellen. Eine weitere Verfeinerung zeigt Bild 4. Dieser Transformator hat auch sekundärseitig eine Umschaltmöglichkeit, wobei die regelbare Spannung auf mehr als das Doppelte ausgeweitet und auch entsprechend eingeengt werden kann, so daß auch beliebig kleine Spannungen abgenommen werden können, Auf diese Weise erhält, man einen universell verwendbaren Transformator, der allerdings schon einen sehr beachtlichen Aufwand vor allem der Schalteinrichtung erforderlich macht. Eine andere Art eines Regeltransformators zeigt Bild 5. Die Wicklung des Spartransformators ist auf zwei Schenkel eines Eisenkernes verteilt. An jeder Wicklungsind zwangsläufig mitteinander verbundene, gegenläufige Stromobnehmer angebracht, die bewegt werden können, An den Berührungsflächen sind die Wicklungen blank, wie dies z. B. bei Schiebewiderständen auch der Fall ist, Mit Hilfe des Zusatztransformators, der sekundärseitig zwei getrennte Wicklungen haben muß, erreicht man eine Verdoppelung der Primärspannung, die nunmehr von nun bils 440 Volt nahezu stufenlos geregelt werden kann, Bei dieser Regelart sind verschiedene Ausführungen hergestellt worden. Eine vollständig automatisch wirkende Netzspannungsregelung ist mit sog, "gleichstromvormagnetisierten" Drosselspulen oder einem mit einer Gleichstromwicklung versehnen Transformator möglich. Die Vorgänge in magnetischer Hinsthyt sind kompliziert, s

strom) wird die Permeabilität µ = 1, der magnetische Widerstand des Eisenkernes also ebenso groß wie derjenige der Luft und die Spule verhält sich wie eine LuftDrosselspule. Mit zunehmender Gleichstrom-Vormagnetisierung verringert sich also der Schein- oder Blindwiderstand der Drosselspule, wodurch der Spannungsabfall an der Drossel in gleichem Maße abnimmt.
Wenn ein Gleichfluß einem Wechselfluß überlagert wird, ergibt sich in einem geschlossenen magnetischen Kreis jedoch eine Verzerrung der Kurvenform und eine Erhöhung der Eisenverluste. Es müssen daher bei einer gleichstromvormagnetisierten Drosselspule oder einem Regeltransformator mit Gleichstromvormagnetisierung folgende Bedingungen erfüllt sein:

Die Stitigung durf nur guf einen bestimmten Teil des Eisenkernes beschränkt

Die S\u00e4ttigung darf nur auf einen bestimmten Teil des Eisenkernes beschr\u00e4nkt bleiben.

2. Die Kurvenform der Wechselspannung darf durch die Gleichstromsättigung nicht beeinträchtigt werden

3. In der Gleichstromwicklung darf keine Wechselspannung entstehen,

Wie der Eisenkern zur Erfüllung dieser Bedingungen z. B. ausgebildet sein kann, zeigt Bild 7. Der Wechselstromkreis wirkt hierbei nicht mehr auf den Gleichstromkreis und die Regeldrosselspule wirkt wie Drosselspule mit mechanisch regelbarem Luftspalt, hat aber der letzteren gegenüber den Vorteil, daß die Regelung nicht durch mechanisch bewegliche Teile, sondern elektrisch erfolgt und sogar völlig automatisch erfolgen kann.


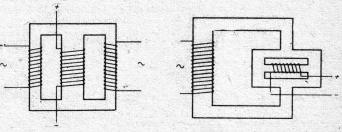


Bild 6. Drosselspule mit Vormagnetisierungswicklung

Bild 7. Drosselspule mit auf einen bestimmten Eisenkernteil beschränkter Vormagnetisierung

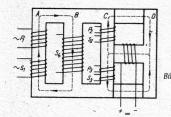

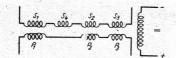


Bild 8a) Magnetischer Aufbau eines Regeltransformators b) Schaltung des Regeltransformators

Mit Bild 8 soll noch die Ausführung eines Regeltransformators bei der Anwendung des Prinzips der Gleichstromsättigung beschrieben werden. Der Eisenkern besteht aus normalen Transformatorenblechen. Die Primärspulen P_2 und P_3 sowie S_2 und S₃ sind gleichartige Wicklungen. Der mittlere Schenkel des äußeren Teiles trägt die Gleichstromwicklung. Primärspulen P_1 bis P_3 und Sekundärspulen S_1 bis S_3 sind hintereinandergeschaltet (Bild 8b). Die durch die Spulen P2 und P3 im Mittel-

sind hintereinandergeschaltet (Bild 8b). Die durch die Spulen P2 und P3 im Mittelteil des Schenkels D erzeugten magnetischen Felder sind einander gleich, jedoch entgegengesetzt gerichtet. Es wird daher in der Gleichstromwicklung keine Wechselspannung induziert.
Durch die Symmetrie des durch die Gleichstromwicklung erzeugten magnetischen Flusses entsteht kein Gleichfluß in den Schenkeln A und B. Auf diese Weise wird es möglich, lediglich den Schenkel C zu sättigen. Aus Bild 8a ist weiterhin ersichtlich, daß der Gleichfluß in dem oberen Teil von C dem Fluß im unteren Teil entgegengesetzt gerichtet ist. Wenn daher durch die Sättigung eine Verzerrung der Kurvenform in der einen Richtung entsteht, wird dieselbe durch die gleiche Wirkung in entgegengesetzter Richtung wieder aufgehoben. Die Kurvenform der Wechselspannung wird also nach obigen Forderungen nicht beeinflußt. Die Wirkungsweise ist ungefähr folgende: Wird der Regelwicklung Gleichstrom zugeführt, dann wird infolge der Sättigung der Wechselfluß im Schenkel C sehr stark verringert und verursacht dadurch eine Verschiebung der aufgedrückten Spannung nach P1. Die Wirkung ist also dieselbe, wie wenn die Primärwindungszahl verringert worden wäre, so daß der magnetische Fluß wie gezeichnet verschiebung verschaft.

zahl verringert worden wäre, so daß der magnetische Flüß wie gezeichnet verläuft. Durch die Sättigung des Schenkels C verringert sich auch die Spannung in den Spulen S_2 und S_3 . Die Zunahme des Flüsses in den Spulen S_1 und S_4 reicht jedoch aus, um eine wesentliche Zunahme der gesamten Sekundärspannung zu erzielen. Mit Hilfe eines gittergesteuerten Gleichrichters läßt sich leicht eine voll-

jedoch aus, um eine messen erzeiehen. Mit Hilfe eines gittergesteuerten Gleichrichters labt sich ielen eine von selbsttätige Spannungsregelung erreichen. Für die regelnde Vormagnetisierung sind alle nur möglichen Gleichstromquellen geeignet. Es können durch beliebige Mittel gleichgerichtete Wechselspannungen herangezogen werden; selbst Einweggleichrichter sind unter bestimmten Bedingungen noch verwendbar. Zusagmenfassend kann wohl gesagt werden, daß die Netzspannungsregelung und die Lösung einer derartigen Aufgabe mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden ist, was vor allem für den etwaigen Selbstbau von Regeleinrichtungen gilt. Wenn die Abhandlung dazu beigetragen hat. Verständnis für die Probleme und die eine oder andere Anregung zu vermitteln, dürfte der Zweck derselben erreicht sein.

- 1. O. E. Nölke, Regeltransformatoren für Niederspannung. ETZ 1938, Heft 9, S. 210.
- 2. Gleichstromgesteuerte Spannungsregler. ETZ 1937, Heft 2, Seite 45.
- G. Hauffe, Gleichstromyormagnetisierte Drosselspulen, ETZ 1937, Heft 34, S. 937 ff.

FUNKTECHNISCHES FACHRECHNEN

Spiegelfrequenz-Zwischenfrequenz-Vorselektion

Beim Superhet-Empfänger gewinnt man bekanntlich durch Mischung der Empfangsfrequenz $(\mathbf{f}_{\mathrm{e}})$ mit der Oszillatorfrequenz $(\mathbf{f}_{\mathrm{o}})$ die Zwischenfrequenz $(\mathbf{f}_{\mathrm{z}})$. Der Wert von f_z ergibt sich dabei aus der Differenz von f_o und f_{e^\prime} nachdem allgemein f_o größer als f_e gewählt wird. Denn hierbei ist die Variation der Oszillatorfrequenzen (V_{fo}) kleiner als die Variation der Empfangsfrequenzen (V_{fe}) und die maximale Variation des Drehkondensators kann für die Empfangsfrequenzen ausgenützt

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_{fo} &= 1968:968 = 2:1 \\ \mathbf{V}_{fe} &= 1500:500 = 3:1 \\ \mathbf{f}_{o} - \mathbf{f}_{e} &= \mathbf{f}_{z} \text{ oder } \mathbf{f}_{o} - \mathbf{f}_{z} = \mathbf{f}_{e} \end{aligned}$$

Spiegelfrequenz

Der Mischvorgang ergibt nun aber auch u.a. die Zwischenfrequenz, wenn an den Eingang der Mischröhre eine Frequenz gelangt, die um den doppelten Betrag der Zwischenfrequenz größer ist als die Empfangsfrequenz, denn

$$(f_e + 2 f_z) - f_o = f_z$$

 $m f_e + 2 \, f_z$ nennt man Spiegelfrequenz ($m f_{sp}$), da sie spiegelbildlich zu $m f_e$ um $m f_o$ liegt (Bild 1). Man ist also gezwungen, eine ausreichende Aussiebung (Schwächung) der Spiegelfrequenz vor der Mischröhre vorzunehmen, eine Spiegelfrequenz-Vorselek-tion zu schaffen.

Zwischenfrequenz-Durchschlag

Ohne weiteres einzusehen ist es, daß auch keine Sender (oder Oberwellen) mit einer Frequenz ${\bf f}_z$ bzw. mit einer Frequenz, die mit Tonfrequenzabstand um ${\bf f}_z$ liegt, am Gitter der Mischröhre vorhanden sein dürfen. Stör-Zwischenfrequenz und

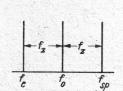


Bild 1. Die Spiegelfrequenz liegt spiegelbildlich um die Oszillator trequenz zur Empfangsfrequenz

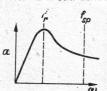


Bild 2. Vorkreisselektion bei kapazitiver Ankopplung an das Gitter

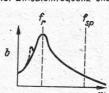


Bild 3. Vorkreisselektion bei induktiver Ankopplung

gewollt erzeugte Zwischenfrequenz gelangen durch die Zf-Stufen und ergeben nach Gleichrichtung einen der Differenz beider Frequenzen entsprechenden hörbaren (Pfeif)-Ton. Man muß also auch hier eine Schwächung vor der Mischröhre durchführen. Da die Zwischenfrequenz des Gerätes einen festen Wert hat, gelingt dies konstruktiv besser als bei der Spiegelfrequenz, Verwendet werden Saug- oder Sperrkreise. Im übrigen kann man nach einer gewissen Normung der Zf-Werte dafür sorgen, daß ein genügender Abstand von Störsendern gewahrt bleibt.

Weshalb Werte um 470 kHz für die Zf?

An Hand der bekannten und häufig schon abgeleiteten Formel für den Wider-standsbetrag eines Parallelschwingkreises

standsbetrag eines Parallelschwingkreises
$$R = \frac{1}{2 \, \text{C}} \cdot \frac{1}{\left(\frac{\text{d} \, \omega^r}{2}\right)^2 + \left(\frac{\omega_{\rm Sp}^2 - \omega_{\rm r}^2}{2 \, \omega_{\rm Sp}}\right)^2} = \begin{cases} r = \text{Verustwiderstand} \\ L = \text{Selbstinduktion} \\ C = \text{Kapazität} \\ \omega_{\rm r} = \text{Resonanzfrequenz} \times 2\pi \\ \omega_{\rm Sp} = \text{Spiegelfrequenz} \times 2\pi \\ \text{d} = \text{Dämpfung} = r/\omega_{\rm r} L \end{cases}$$

wurde der Widerstandsbetrag des (Vor)-Kreises für verschiedene Spiegelfrequenzen, damit auch für verschiedene Zwischenfrequenzwerte bei einer Resonanzfrequenz von 1500 kHz berechnet. Diese Frequenz stellt innerhalb des Mittel- und Langwellenbereiches den ungünstigsten fall dar, denn hier ist der relative Spiegelabstand am geringsten. Im Bild 2 sind die Rechenergebnisse graftsch dargestellt, wobei senkrecht das Verhällnis von R_{res} bei 1500 kHz zu }} bei verschierendenen Werten von freidie Schwächung durch den Krein derzetellt ist 1 und C denen Werten von fz (die Schwächung durch den Kreis) dargestellt ist. L und C wurden wie üblich gewählt und eine mittlere Dämpfung von 1 % = 0,01 angenommen,

Man erkennt, daß die Schwächung um so größer ist, je höher die Zwischen-frequenz gewählt wird. Z.B. bei

110 kHz R/
$$\Re$$
 = 27
470 kHz = 100
1600 kHz = 280
3000 kHz = 480

Im Gegensatz zur Wahl einer hohen Zwischenfrequenz steht nun aber die Tatsache, daß der Resonanzwiderstand der Schwingkreise (im vorliegenden Fall der Zwischenfrequenzkreise) mit steigender Frequenz fällt.

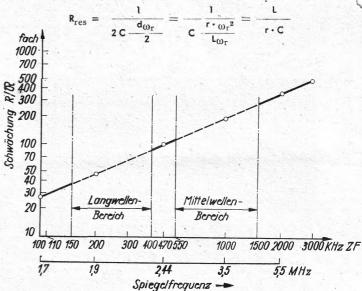


Bild 4. Schwächung der Spiegelfrequenz durch einen Vorkreis (d=10/0) bei einer Resonanzfrequenz v. 1500 kHz fü verschiedene Werte der Zf

Diese Formel ergibt sich aus der oben erwähnten für $\omega_{\rm SD}=\omega_{\rm T}=\omega$. Bei durch höhere Frequenz bedingtem kleinerem L und höherem Verlustwiderstand (wobei eine Herabsetzung von C schlecht möglich ist), wird also der R-Wert und damit der Verstärkungsgrad erheblich niedriger. Für die Wahl niedrigerer Zf-Werte spricht auch die Tatsache, daß bei Anwendung der üblichen Oszillatorschaltungen der Gleichlauffehler geringer wird. Für die Wahl der Zwischenfrequenz wird ein Kompromiß zwischen ausreichendem Verstärkungsgrad der Zf-Stufe bei genügender Spiegelfrequenz-Selektivität am Platze sein. Nachdem Werte innerhalb des Mittel- bzw. Langwellenbereiches ausscheiden, wurde der Bereich zwischen Mittel- und Langwellenbereich, also zwischen ca. 400 kHz und 550 kHz und als Normfrequenzen

ca. 440 468 473 ca. 490 kHz gewählt,

Induktive Antennenankopplung günstiger als kapazitive

Es sei noch erwähnt, daß die Anwendung von kapazitiven Antennenankopplungen (Gitter) ungünstiger ist als die induktiver (transformatorische). Der Koppelgrad wächst mit steigender Frequenz ($f_{\rm SD}$ größer $f_{\rm e}$), da der Widerstand des Ankopplungs-

Kondensators für die Spiegelfrequenz kleiner $(R_c = \frac{1}{C_{(0)}})$, während bei induktiver

Kopplung der Koppelgrad für die Spiegelfrequenz geringer als für die Empfangsfrequenz ist $(R_{\rm L}=L_{0})$ Bild 3. Die Geräte weisen entsprechende Schaltungen auf, sofern nicht zwei direkt oder mittels Röhre gekoppelte Vorkreise verwendet werden. Häufig wird auch von Sperren für das am stärksten störende Spiegelwellenband Gebrauch gemacht oder auch ein mit den Drehkondensatoren gekuppelter veränderlicher Spiegelfrequenz-Sperrkreis angewendet.

Kurzwellen

Bei Kurzwellen liegen die Verhältnisse bezüglich der Spiegelselektion bedeutend ungünstiger. Man hat sich wohl zugunsten der anderen Wellenbereiche und eines höheren Zf-Stufen-Verstärkungsgrades entschieden und nimmt Mehrdeutigkeiten und Pfeifstörungen in Kauf, Die Wahl einer Zwischenfrequenz um 110 kHz bei einem Vorkreis wäre hier nicht mehr recht tragbar. Ingenieur A. Konrad

Entwicklung der Schulfunkgeräte

Heute mehr denn je hat der Rundfunk wichtige Aufgaben im Dienste der Heranbildung der Jugend zu erfüllen. So nahmen bereits kurze Zeit nach Kriegsende eine Anzahl deutscher Sender besondere Schulfunksendungen in ihr Programm auf. Es wurde den Schulen nahegelegt, diese Sendungen abzuhören und in das Unterrichtspensum sinngemäß einzußechten, wozu besondere Programmhefte dem Lehrpersonal zur Verfügung gestellt wurden. Besondere Schulfunkanlagen waren von früher her kaum vorhanden, da eigens dafür entwickelte Geräte nicht gebaut wurden. Bei der notgedrungenen Verwendung üblicher Rundfunkempfänger zeigten aber die gesammelten Erfahrungen, daß diese Geräte den speziellen Anforderungen nicht gewachsen waren. Überdies standen auch normale Rundfunkempfänger nur sehr beschränkt zur Verfügung.

auch normale Rundfunkempfanger nur sehr beschrankt zur Verfügung.

Vom Zentralausschuß für Schulfunk beim Zonen-Erziehungsamt wurde daher die Schaffung besonderer Schulfunkgeräte gefordert, die gewissen Mindestanforderungen entsprechen sollten, In der britischen Zone verlangte man z.B. mindestens den Empfang eines festen Senders (bekanntlich besteht hier ein Monopol-Rundfunk mit nur einem Programm) und Schallplattenübertragung. Nach diesen Bedingungen wurde zunächst von der C. Lorenz-AG, ein Gerät entwickelt, das die Wahl zwischen zwei Festsendern, Drahtfunk, Schallplatte und Tonfilm ermöglichte. Nach mehreren Beratungen der Schulfunkbehörden — insbesondere der süddeutschen Länder — und des Fachausschusses beschloß man, eine kontinuierliche Abstimmung auf Kurz-, Mittel. und Langwelle vorzusehen, um den Anwendungsbereich und die Empfangsmöglichkeit zu erweitern. Für die Westzonen übertrug man Entwicklung und Herstellung dieses Gerätes der C. Lorenz-AG. Hannover. Das in den Laboratorien dieser Firma entwickelte Gerät entspricht in seiner neuesten Ausführungsform den Anforderungen nach Universalität und hoher Leistung.

Für Berlin und die Ostzone übernahmen die Blau-punkt-Werke Enwicklung und Herstellung der Schul-funkgeräte. Es wurden drei Apparaturen heraus-gebracht, die Geräte "Berlin", "Potsdam" und "Min-

dem rauhen Schulbetrieb darf auch nach Jahren ständiger Benutzung kein größerer Verschleiß auftreten. Die Truhe besteht aus zwei Teilen, dem feststehenden Teil mit Empfänger und Plattenspieler und dem aufklappbaren und abnehmbaren Lautsprecher. Bei aufgeklapptem Lautsprecher ist dieser den Schülern zugewandt (Bild 5); die rückseitige Bedienung ist dabei sehr vorteilhaft. Bei Tonfilmübertragung beispielsweise wird der Lautsprecher abgenommen und in der Nähe der Leinwand aufgehängt (Bild 3), wobei das Gerät in der Nähe des Projektors Aufstellung findet. Die Verbindung Projektor (Fotozelle) — Gerät wird mit einem einpoligen, abgeschirmten Kabel hergestellt. Der eingebaute Lautsprecher ist ein hochwertiger 4 Walt, perm. dyn. Typ. der mit einem mitgelieferten kurzen Kabelende mit Klinkensteckern, mit den entsprechenden. Buchsen (Klinken) des Gerätes verbunden wird. Bei gefrennt aufgestelltem Lautsprecher wird ein mitgeliefertes 10 m langes Kabel benutzt. Neben dem eingebauten Lautsprecher lassen sich an Buchse "2" ein (oder mehrere gleichwertige), zusätzliche 4-Walt-Lautsprecher anschließen, während an Buchse "3" ein 10-Walt-Großlautsprecher mit besonderer Anpassung in Betrieb genommen werden kann. Die Buchsen "1" und "2" werden dann automatisch abgeschaltet. Der Betrieb des 10-Walt-Lautsprechers (er wird in Schallwand als auch Pilzausführung mit Stativ geliefert) ist für Großübertragungen in der Aula oder auf dem Schulhof gedacht.

Technische Daten des SF 47-Gerätes

7 Röhren-8-Kreis-Superhet Wechselstromanschluß 110-220 V 5,88 — 20 MHz 10 — 1600 kHz — 380 kHz Wellenbereiche: Kurz 20 MHz Mittel 510 Lang 150

Zwischenfrequenz: 470 kHz Rundfunk Empfindlichkeit: ca. 20-30 µV Bandbreite: ca. 8 kHz 9 kHz - Trennschärfe: ca. 1:300 Tonabnehmerempfindlichkeit: ca. 100 mV Tonempfindlichkeit: 5 mV ca. ca. 8 Watt Sprechleistung:

Röhrenbestückung: ECH 4, ECH 4, ECH 4, ECH 4, EBL 1, EBL 1, AZ 1

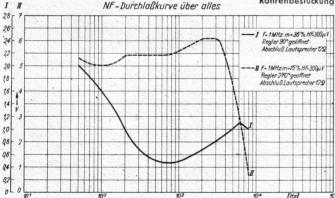


Bild 1. Gesamt-Frequenzkurve des Gerätes SF 47 bei verschiedenen Stellungen des Lautstärkereglers

den". Die "Berlin"- und "Minden"-Geräte sind für mehrklassige Stadtschulen gedacht, während das ein-fachere "Potsdam"-Gerät für kleinere, einklassige Schulen Verwendung findet.

Die Geräte der Firmen Lorenz und Blaupunkt unter-scheiden sich in wesentlichen Punkten, so daß eine getrennte Behandlung angebracht ist.

Das Lorenz-Schulfunkgerät SF 47

Aufbau und Außeres sind ausschließlich nach Zweck-mäßigkeit und Widerstandsfähigkeit konstruiert. Bei

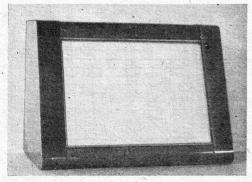


Bild 2. Blaupunkt-Schultunk-Lautsprecher

Die Schaltung

Der Empfänger ist ein hochwertiger

Fotozellenvorverstärker

Für Tonfilmübertragung oder Anschluß eines hochwer-Für Tonfilmübertragung oder Anschluß eines hochwertigen Mikrofons ist eine besondere Vorverstärkerstufe vorgesehen. Es wird der Triodenteil einer ECH 4 benutzt. Die Elektroden des Heptodenteils liegen an Erde. Man kann diese Metode als "Verschwendung" ansehen. Es werden jedoch in den Westzonen in größeren Mengen vorerst nur die Standardröhren hergestellt. Außerdem hat der Einsatz gleicher Röhrentypen bei kommerziellen Geräten den besonders wichtigen Vorteil, daß sich eine gegenseitige Austauschbarkeif untereinander vornehmen läßt. Der Eingang des Tonfilmvorverstärkers ist an eine genormte Spezialabschirmbuchse geführt. Der gesamte Niederfrequenzverstärker besteht bei Tonfilmübertragung aus vier Stufen.



Bild 3. Schulfunkgerät von der Bedienungssette gesehen. Der Lautsprecher ist abgenommen und an der Wand aufgehängt

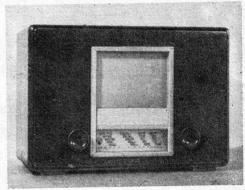


Bild 4. Schulfunk-Empfänger "Berlin"

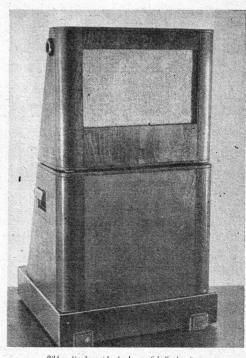


Bild : Vorderansidst des Lorenz-Schultunkgerätes

Tonabnehmerverstärker

Auf die Tonfilmstufe folgt eine weitere Nf-Triode, die mit der 1. Zf-Heptode kombiniert ist und an deren Eingang der im Gerät eingebaute Tonabnehmer an-geschaltet wird. Die verstärkte Niederfrequenz wird zu der Widerstandskette am Lautstärkeregler geführt. Eine Tonblende soll vornehmlich zur Unterdrückung des Nadelgeräusches dienen.


Gegentakt-Endverstärker

Gegentakt-Endverstarker

Auf die dritte Nf-Vorstufe (kombiniert mit 2. Zf-Heptode), die auch bei Rundfunkempfang in Betrieb ist, folgt eine 8-Watt-Gegentakt-Endstufe mit 2×EBL 1. Der Gegentoktübertrager (1:1,5) ist gleichstromfrei über einen 0,25-μF-Kondensator angekoppelt, Es wird neben der Vermeidung einer Vormagnetisierung eine Anhebung der tiefen Frequenzen erreicht. Bei Endröhren schlechterer Qualität, wie sie aus Rohstoffgründen oft hergestellt werden, steigt der Klirrfaktor bei der Maximalleistung etwas an (auf ca. 8 %). Ist kein Lautsprecher angeschaltet, so liegt ein 6-Ω-Ersatzwiderstand parallel zur Wicklung.

Gegenkopplung und gehörrichtige Lautstärkeregelung

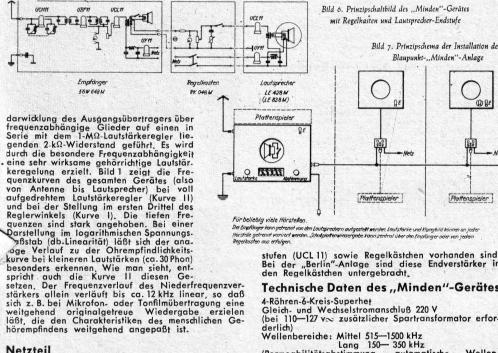Die Gerankopplungsspannung wird von der Sekun-



Netzteil

Netzteil

Es fällt der Einsatz großer Siebmittel besonders auf, Während die Anodenspannung der Gegentakt-Endstufe bereits vor der Haupt-Siebdrossel (19 H) abgenommen wird, verwenden verschiedene Stufen eine doppelte Siebkette. Dieses ist im Hinblick auf eine vollkommen brummfreie Tonfilmverstärkung erforderlich, Der Hauptteil der Spannungen wird vom 1. Siebkondensator (40 µF) abgegriffen, Die Gittervorspannungen — außer der der Tonfilmröhre — werden "halbautomatisch" erzeugt. Für die Gegentakt-Endröhren sind sie genau einregulierbar.

Für die Aufbewahrung von Verbindungsschnüren usw. ist über dem Plattenspieler ein Schubfach vorgesehen.

Weitere Verwendungszwecke des Gerätes

Das Lorenzgerät findet nicht nur in Schulen, sondern dank der Universalität und Klanggüte auch für Ka-sinobetrieb, Gemeinschaftsempfang, Kaffeehausbetrieb, Übertragung von Tanzmusik auf Schallpatten u. dgl. Verwendung. Der Preis des Gerätes beträgt 970 RM.

Die Blaupunkt-Schulfunkgeräte

Die Blaupunkt-Schulfunkgeräte

Die Beschreibung beschränkt sich auf das neuere "Minden"-Gerät, denn es bestehen in der grundsätzlichen Schaltung keine größeren Unterschiede gegenüber dem "Berlin"- und "Potsdam"-Gerät.

Während das Lorenzgerät eine kompakte Einheit darstellt, sind bei den Blaupunktgeräten Empfänger-, Regel-, Lautsprecher- und Plattenspielereinneiten getrennt. Nur beim "Minden"-Gerät ist der Plattenspieler in einer architektonisch sehr elegant ausgeführten Truhe eingebaut, in der auch Platz zum Einsetzen des Empfängers vorhanden ist. Außerdem wird seitlich ein herausklappbares Plattenmagazin zugänglich. Bild 7 zeigt die Installation einer "Minden"-Anlage Die Truhe mit dem Empfänger wird gewöhnlich im Schuleiterzimmer aufgestellt, während in den einzelnen Klassenräumen Lautsprecher mit eingebauten End-

Bild 7. Prinzipschema der Installation der

Für beliebig viele Hörstellen Implänger konn getrennt van den Loutspreahen aufgestelst werden. Loutstarke und Klangbild konnen on jede Italië getronnt vaniorit werden. "Drußplastenwieausgobe kann zentral über den Empfänger oder von jedem Ikustan owe straligen.

stufen (UCL 11) sowie Regelkästchen vorhanden sind. Bei der "Berlin"-Anlage sind diese Endverstärker in den Regelkästchen untergebracht.

Technische Daten des "Minden"-Gerätes

4-Röhren-6-Kreis-Superhet Gleich- und Wechselstromanschluß 220 V (bei 110—127 v. zusätzlicher Spartransformator erforderlich)

Wellenbereiche: Mittel 515—1500 kHz Lang 150— 350 kHz (Permeabilitätsabstimmung, automa automatische Wellen-

(Permeabilitätsabstimmung, automatische bereichumschältung)
Zwischenfrequenz: 468 kHz
Rundfunk-Empfindlichkeit: ca. 50—100 µV
Bandbreite: ca. 4 kHz
9 kHz-Trennschärfe: ca. 1:50
Sprechleistung: ca. 4 Watt
Röhrenbestückung: UCH 11, UBF 11, UCL 11, UY 11
Lautsprecher-Endstufe: UCL 11, UY 11 (4 Watt).

Die Schaltung

Bild 6 zeigt ein Prinzip-Schaltbild des "Minden"-

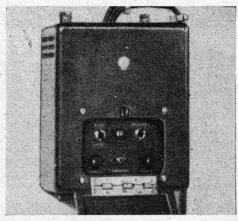


Bild 9. Regelkasten der "Berlin"-Anlage


Gerätes. Auf die Wiedergabe eines ausführlichen Empfängerschaltbildes soll verzichtet werden, da sich der Empfänger, 5 GW 648 M nur unwesentlich von dem bekannten Blaupunkt-Kleinsuper 4 GW 646 unterscheidet, dessen Schaltbild bereits mehrfach veröffentlicht wurde (u.a. im "Empfänger-Vademecum" 1947, Band 29). Der im Empfänger eingebaute Lautsprecher dient vornehmlich als Kontrollorgan. Das Regelgerät besteht im wesentlichen aus Netzschalter für die Lautsprecher-Endstufe, Tonabnehmeranschluß, Lautstärkeregler und Tonblende. Die UY 11 der Lautsprecher-Endstufe liefert gleichzeitig den Erregerstrom des el.-dyn. Systems. Das "Potsdam"-Gerät ist für einklassige Landschulengeschaffen worden, und der übliche Empfänger ist durch eine zweite UCL 11 sowie durch Tonblende und Sprache-Musik-Schalter erweitert worden. Ein bis zwei Lautsprecher können direkt angeschlossen werden.

Lautsprecher

Die für die Blaupunkt-Schulfunkanlagen speziell gefertigten Lautsprecher besitzen eine Membrane mit 30 cm Ø, die in Leder aufgehängt ist. Durch leichte Neigung der Frontseite ergibt sich auch bei Aufhängung außer Griffhöhe eine günstige Schallverteilung, Während Lorenz grundsätzlich nur permanentdynamische Lautsprecher herstellt, sin die Blaupunkt-Lautsprecher aus Rohstoffgründen für Fremderregung (10 Watt Erregerleistung) ausgeführt.

Weiterentwicklung

Die heutigen Schulfunkgeräte stellen noch keineswegs einen Abschluß der Entwicklung dieses Spezialgebietes dar. Schaltungsmäßig sollen insbesondere beim Lorenz-Gerät noch einige Verbesserungen bis zum Zeitpunkt der Großserienfertigung zu erwarten sein.
Auch bei der Gehäusefertigung des Lorenz-Gerätes werden umfangreiche Versuche angestellt, die sicher eine gute Lösung bringen werden.
Mehr noch als beim normalen Rundfunksuper muß bei der Fertigung eines großen und universellen Schulfunkgerätes auf eine exakte Einhaltung der Bandbreite und Trennschärfe bei allen hergestellten Geräten größter Wert gelegt werden. Zur genauen Kontrolle werden bei Zwischen- und Endprüfungen Wobbelsender in Verbindung mit Katodenstrahloszillografen, die für diesen Zweck eigens angefertigt wurden, eingesetzt, wadurch eine unbedingte Einhaltung der technischen Daten in bezug auf Klanggüte und Leistung gewährt wird.

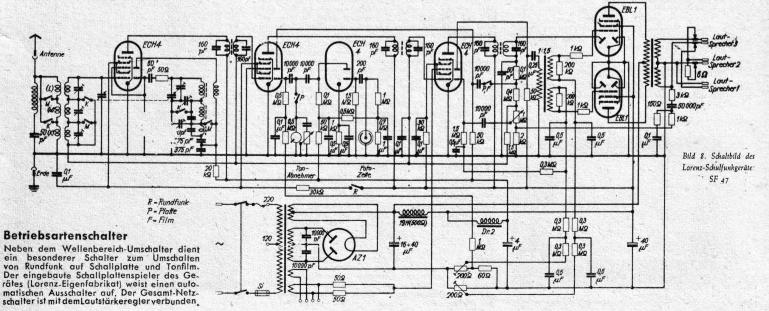

Katodenstrahl-Oszillograf mit der Röhre LB 8

Kippgerät mit wahlweiser Synchronisierung u. Vorverstärkung -Gegengekoppelter Breitbandverstärker mit zwei EF 14 - Universeller Mehrfachumschalter für alle Meßzwecke

Das bedeutendste Meßgerät der Forschungs- und Entwicklungslaboratorien ist wohl ohne Zweifel der Elektronen- oder Katodenstrahl-Oszillograf. Bei der technischen Vervollkommnung fortschrittlicher Fertigungsbetriebe und Reparaturwerkstätten hat dieses wertvolle Gerät auch hier immer mehr Verbreitung und Anwendung gefunden. Lediglich der Krieg und die schweren Nachwirkungen haben die weitere Verbreitung behindert. Es wird noch einige Zeit vergehen, bis die Industrie diese Meßgeräte wieder in dem erforderlichen Umfange herstellen kann, Es soll Aufgabe dieses Artikels sein, dem Funkfachmann sowie dem technisch Interessierten die Möglichkeit einer eigenen Herstellung zu zeigen, Durch die kommerzielle Braunsche Röhre LB 8 ist die Beschaffung des wichtigsten Teiles dieses Gerätes und somit der Eigenbau möglich geworden. Auf die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten des Katodenstrahl-Oszillografen und auf die Meßvorgänge soll an dieser Stelle dus Raumgründen nicht weiter eingegangen werden, Befassen wir uns deshalb gleich mit der Schallung des Gerätes.

Der Netzteil


Der Netzteil

Um einen Spezialtransformator großen Querschnittes zu umgehen, wurden zwei getrennte Transformatoren gewählt, die leicht aus vorhandenen Beständen durch kleine Wickeldatenabänderungen oder auch durch Bewickeln entsprechender Kerne herzustellen sind. Naturgemäß richten sich die einzelnen Wickeldaten nach den verwendeten Röhren und gewünschten Anodenspannungen. Aus Gründen der Beschaffung ist das vorliegende Gerät mit gemischten Röhren bestückt. Sind beispielsweise alle erforderlichen Röhren aus der A. oder der E-Serie oder auch der Zahlenreihe vorhanden, dann vereinfacht sich auch der betreffende Transformator bezüglich 'der Anzahl seiner Wicklungen. Obwohl die Katodenstrahlröhre LB 8 eine Anodenspannung bis zu 2000 Volt verträgt, wurde diese mit 600 Volt bemessen, da sich hierbei noch keine Isolationsschwierigkeiten ergeben und keine Bauteile abnormaler Dimensionierung notwendig werden. Darüber hinaus steigt die Empfindlichkeit der Braunschen Röhre mit niederer Spannung infolge leichterer Ablenkbarkeit des Elektronenstrahles. Der Transformator Tr 1 besitzt die Wicklung 1—2 mit 4V, 1 A für die Heizung der Einweggleichrichterröhre RGN 354. Dann folgt eine durchlaufende Wicklung 2—3-4–5 für die Spannungen 250 Volt (2—3) und 2×350 Volt (3—4 und 4—5). Die letzte Wicklung (N) der Anoden-Pluspol für Kippgerät und Verstärker ist. Der Wicklungspunkt ist Minus Anode für die letztgenannten Gerätegruppen und geerdet, Gleichzeitig ist diesse Potential der Anodenpluspol der Hochspannungsseite, während der Minuspol derselben der Anode des Einweggleichrichters entnommen wird. Hierdurch werden lebensgefährliche Spannungen gegen Chassis (Erde) vermieden, Beide Transformatoren be-

gesondert geheizt werden. Dies geschieht durch die Wicklung J-K-L mit 4 V, 2 A, wobei darauf zu achten ist, daß diese Wicklung durch eine Schutzwicklung gegen alle übrigen geschirmt wird, um die Übertragung der starken Entladeimpulsstörungen zu verhin-dern. Die Mittelanzapfung liegt an der Katode der

gegen alle übrigen geschirm wird, um die Übertragung der starken Entladeimpulsstörungen zu verhindern. Die Mittelanzapfung liegt an der Katode der Kippröhre 4886, was besonders zu beachten ist, Nachdem auf die Bedeutung der Transformatoren Tr 1 und Tr 2, welche primärseitig hinter dem Netzschalter und der Sicherung parallel geschaltet sind, ausreichend eingegangen wurde, betrachten wir uns den übrigen Netzteil.

Vor den beiden Gleichrichteranoden der AZ 1 liegt je eine Feinsicherung 0,1 A, um bei eventuell auftretenden Durchschlägen oder direkten Kurzschlüssen die Röhre zu schützen. Bei der enorm hohen Verstärkung des Brettband-Meßverstärkers ist eine gute Siebung der Anodenspannung erforderlich, um von Brummspannungsanteilen weitestgehend freizukommen. Zu diesem Zwecke wurde eine regelrechte Siebkette in die Anoden-Plusleitung eingefügt, Da bereits die kapazitive Größe des Ladekondensators die Größe der Brummspannung mitbestimmt — ein Umstand, der immer wieder zu wenig beachtet wird —, ist er mindestens 8 μF (500/550 V) zu wählen. Hinter ihm liegen zwei Nf-Drosseln mit je 10 H, 30 mA, die jeweils mit ebenfalls mindestens 8 μF gegen Minus abgeblock sind. Im Mustergerät wurde weiterhin zur Verringerung der Betriebsspannung noch ein Widerstand 8 kΩ, 3 W mit nachfolgendem 8 μF-Siebkondensator verwendet. Die verbleibende Anodengleichspannung beträgt dann ca. 270 Volt, Zugunsten des Hochspannungsteiles sowie zur Schaffung von Spannungsreserven für ausreichende Siebung und dem damit verbundenen Spannungssella werden einmal 350 Volt plus einmal 250 Volt, also 600 Volt Wechselspannung zugeführt. Das Siebglied der Hochspannung liegt in der Minusleitung. Es genügt hier infolge des sehr geringen Stromverbrauches der Braunschen Röhre ein Siebwinderstand. Als Ladekondensator dienen zwei aus Sicherheitsgründen hintereinandergeschaltete Kondensatoren von je 2 μF 500/1500 V. Eine gleichgroße und ebenso geschaltete Anordnung liegt als Siebkondensator hinter dem 40-kΩ-Siebwiderstand, Zwischen Plus und Minus der Hochspannung, di

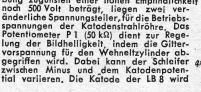


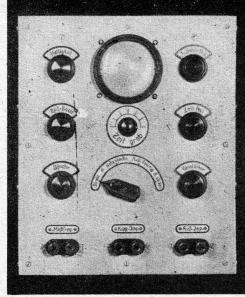


Bild 2. Frontansicht des geschlossenen Gerates

0,5 M\(\Omega\) mit einem Siebkondensator von 0,25 \(\psi \)F, 750 V wird die abgegriffene Spannung unmittelbar dem Gitter der LB 8 zugeführt, Der zweite Regler P 2 ist 0,1 M\(\Omega\) (linear) und greift zwischen Plus- und Minus-Hochspannung ab, wobei gegen die Plusseite noch ein Begrenzungswiderstand mit 75 k\(\Omega\) liegt. Durch eine mehr oder weniger hohe Spannung, die direkt der Anode 1 der Braunschen R\(\overline{0}\) hore zugef\(\overline{0}\) hrit die direkt der Anode 1 der Braunschen R\(\overline{0}\) hre zugef\(\overline{0}\) hrit wird, erfolgt eine st\(\overline{0}\) hre der Anoten großen Sch\(\overline{0}\) für de Bildschirm in einer verschieden gro\(\overline{0}\) en sch\(\overline{0}\) der Me\(\overline{0}\) bildschirm in einer verschieden gro\(\overline{0}\) en sch\(\overline{0}\) der Anoten des Kurvenzuges des Me\(\overline{0}\) bildschirmes, vor allem bei ruhenden Bildern, Also Vorsicht, nur jeweils die Helligkeit einstellen, die unbedingt notwendig ist, Die maximal notwendige negative Gittervorspannung für die LB 8 betr\(\overline{0}\) to volt. Zur Einstellung der notwendigen Punktsch\(\overline{0}\) hre ger Anodenspannung ver\(\overline{0}\) notwenderlie ist eine positive Spannung n\(\overline{0}\) die ungef\(\overline{0}\) hre zwei weitere Potentiometer P\(\overline{0}\) and P\(\overline{0}\) wie der Anodenspannung ver\(\overline{0}\) and er Aufgabe, Gleichspannungen zur Mittelwertregelung der Punktmit einem Siebkondensator von 0,25 μF,

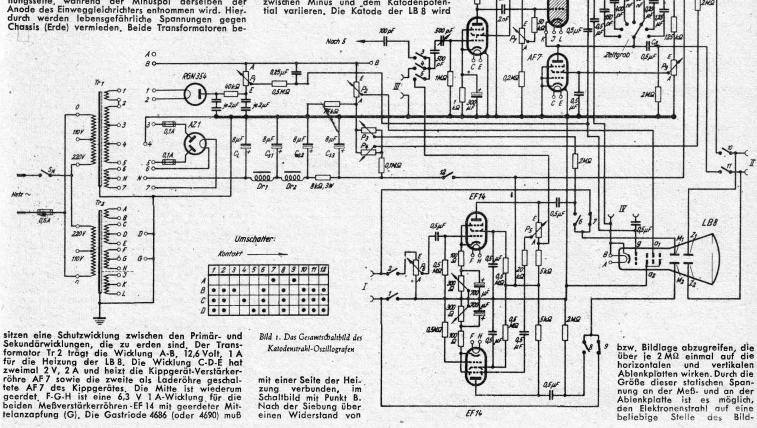

EF 14

mit einer Seite der Hei. zung verbunden, im Schaltbild mit Punkt B. Nach der Siebung über einen Widerstand von

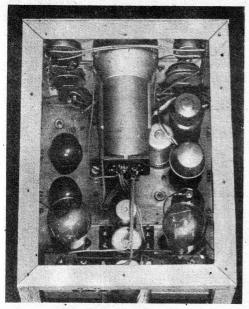


Bild 3. Obere Innenansicht des geöffneten Oszillografen

schirmes zu bringen. Diese beiden parallelgeschalteten Regler haben zu beiden Seiten einen schützenden Festwiderstand, um bei Fehleinstellungen die Katoden-strahlröhre vor Beschädigungen zu schützen.

Das Kippgerät

Das Kippgerät

Um bei der Synchronisierung bereits mit sehr kleinen Spannungen auszukommen, wurde eine Pentode zur Verstärkung der dem Kippgerät zugeführten Impulse verwendet. Zur Regelung dieser Gleichlaufspannung dient ein vor dem Steuergitter der Röhre angeordneter 500-pF-Hartpopierdrehkondensator, dem ein weiterer, möglichst keramischer Festkondensator (500 pF) vorgeschaltet ist. Das ist notwendig, um bei etwa autretenden Isolationsschäden des Drehkondensators infolge zu hoher Wechselspannungsimpulse die Röhre zu schützen. Die Vorspannung der AF7 wird durch den Katodenwiderstand 1 kΩ erzeugt. Zugunsten eines breiten Frequenzbereiches wird dieser mit einem Katodenkondensator von 300 μF, 6 V überbrückt. Vor den Gitterkondensatoren liegt ein dreifacher Umschalter, mit dem die Netzfrequenz zur Synchronisierung der Kippimpulse benutzt werden kann (Schalterkontakt 3 geschlossen). Die Heranführung der Netzfrequenz wird über einen keramischen, Kondensator 100 pF, 500/1500 V erreicht, der an Punkt 5 des Transformators Tr 1 liegt (Anodenwechselspannung der Niedervoltseite). 500/1500 V erreicht, der an Punkt 5 des Transformators Tr 1 liegt (Anodenwechselspannung der Niedervoltseite). Bei Schließung des Schalterkontaktes 4 kann über die Buchsen ill eine beliebige äußere Frequenz zur Synchronisierung angelegt werden, während mittels Schalterkontakt 5 der Gleichlauf über den Verstärker, also mit der Meßfrequenz geschieht. Sind Schalter 10 und 11 geschlossen, so kann die Kippspannung dem Buchsenpaar II entnommen werden und für weitere Meß. und Steuerzwecke dienen. Die in der Vorröhre verstärkten Impulse werden über einen 2000 pF großen keramischen Kondensator dem Gitter der Gastrjode (Kippröhre) zugeführt. Diese als Entladestrecke dienende Röhre kann eine 4686 oder 4690

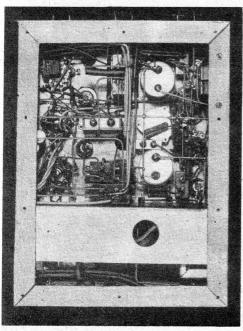


Bild 4. Blick in die Verdrahtung

sein, die sich im wesentlichen durch unterschiedliche Sockelschaltung auszeichnen. Das in der Anode liegende Potentiometer P_n mit 1 kΩ ist ein Schutzwiderstand zur Begrenzung des Entladestromes, der ohne Schädigung der Kippröhre einen bestimmten Wertnicht überschreiten darf. Über ie einen Kondensator 0,5 μF wird eine Impulsspannung zur Rücklaufverdunkelung des zurückspringenden Elektronenstrahles abgegriffen und der Katode sowie dem Wehneltzylinder der L B 8 zugeführt. Diese beiden Kondensatoren müssen eine besondere Spannungsfertigkeit aufweisen (nicht unter 500 Volt im Betrieb), da sich sonst häßliche Störungen und Verschiebungen der gesamten Spannungsverteilung bemerkbar machen können. Als Laderöhre für die Entladestrecke (Gastriode) dient eine Pentode, da sich bei einer solchen Röhre infolge einer veränderbaren Schirmgitterspannung die Ladezeiten sehr gut 'regeln lassen und somit eine kontinuierliche Unterteilung der Grobstufen gestatten. Weiterhin gewährleisten solche Röhren einen geradlinigen Anstieg der Kippspannung. Zur Schaltungsvereinfachung sind Steuergitter und Katode der Röhre AF7 mtieinander verbunden. Das bedeutet, daß hier auch Röhren mit Gilter-Katodenschluß, falls sie anderweiter in Ordnung sind, noch benutzt werden können. Die Katode der Gastriode liegt an der Anode der Laderöhre und gleichzeitig an einem siebenstufigen Schalter. Dieser erlaubt die wahlweise Aufladung verschieden großer Ladekondensatoren bis zur Höhe der für die Entladeröhre notwendigen Zündspannungen. Die Ladezeit ist gegeben durch die kapazitive Größe des ieweils eingeschalteten Kondensators. Wie oben schon betont wurde, ist neben dieser groben Zeitregelung eine feine Nachstimmung mittels der regelbaren Schirmgitterspannung der Ladepentode gegeben, da auch dieser Vorgang ladezeitbestimmend wirkt, Diesem Zwecke dient der Regler P₈ mit 0,5 kΩ, der gegen Plus Anode noch einen Spannungsteilerwiderstand von 125 kΩ hat. Zur Wahl der Ladekondensatoren, deren kapazitive Größen so berechnet sind, daß sie ein lückenloses Übersfr sein, die sich im wesentlichen durch unterschiedliche einen variablen Spannungsteiler darstellt. Der Schleifer führt die jeweils abg griffene Varspannung über 50 k Ω an das Gitter der Gastriode. Eine Änderung dieser Spannung bedingt eine Änderung der Kippspannung. Über die beiden Kondensätoren Cs. und Cg. (ie 0,5 μ F) wird die im Kippgerät erzeugte Kippspannung den Ablenkplatten Z_1 und Z_2 zugeführt, und zwar über das Schalterkontaktpaar 10/11. Sind diese Kontakte geöffnet, so läßt sich über das Buchsenpaar II eine äußere Zeitablenkspannung direkt an die LBB legen.

Der Verstärker

Der Verstärker

Die direkt an die Ablenkplattenpaare Z und M (Zeitablenkung und Meßspannungsablenkung) zu legenden Spannungen müssen verhältnismäßig hoch sein, um brauchbare Bildgrößen auf dem Schirm zu erzeugen, da die Empfindlichkeit der L B 8-Ablenkplatten für Z zirka 0,07 mm/V und für M ungefähr 0,05 mm/V beträgt. Das bedeutet nicht, daß die Röhre LB 8 unempfindlicher ist als die bekannte Braunsche Röhre D/G 7-2, welche ungefähr 0,3 mm/V, bzw. 0,2 mm/V aufweist. Da die L B 8 einen wesentlich kürzeren Kolben als die D/G 7-2 besitzt, muß naturgemäß, einen gleichen Ablenkwinkel vorausgesetzt, die Ablenkspannung größer werden, um die gleiche Bildgröße auf dem näher an den Ablenkplatten liegenden Bildschirm zu erhalten.

spannung größer werden, um die gleiche Bildgröße auf dem näher an den Ablenkplatten liegenden Bildschirm zu erhalten.

Um nun auch kleine und kleinste Meßspannungen noch gut sichtbar machen zu können, müssen diese vor der Katodenstrahlröhre verstärkt werden. Je höher diese Verstärkung ist, um so kleinere Spannungen können wir noch mit gutem Ergebnis untersuchen. Da bei Hochvakuum-Röhren unsymmetrische Ablenkungen vermieden werden müssen, muß der Verstärker eine Symmetriestufe aufweisen. Der vorliegende Gegentakt-Meßverstärker wurde unter Berücksichtigung aller für einen Katodenstrahl-Oszillografen wichtigen Gesichtspunkt dimensioniert und aufgebaut. Zur Erreichung einer guten Verstärkung wurden zwei Röhren EF 14 verwendet, die trotz teilweiser Stromgegenkopplung, die zur Herabsetzung von Verstärkerverzerrungen dient, eine 10 000-fache Verstärkung ergeben. Somit ist es möglich, eine angelegte Meßspannung von 0,08 Volt noch zur vollen Bildschirmgröße (62 mm) zu verstärken. Trotzdem konnten dabei die Außenwiderstände für die beiden Röhren noch auf 5 kΩ (statt wie üblich 7 kΩ) herabgesetzt werden, was eine weitere Linearität und Vergrößerung des Meßfrequenzbereiches bedeutet. Dieses Nutzbarmachen eines Verstärkungsrückgang nicht zu weit zu treiben, wurde die Gegenkopplung in den Katodenzuleitungen dieser beiden Röhren nur teilweise durchgeführt. Dies geschah, indem der jeweilige Katodenwiderstand unterteilt wurde und nur der untere Teil mit einem Katodenkondensator überbrückt worden ist. Zugunsten einer Breitbandverstärkung ist dieser mit 700 μF dimensioniert. Zur Erreichung gleichhoher Anodenströme der beiden Gegentaktröhren ist der überblockte Katodenwiderstand regelbar gestaltet (Entbrummer-Potentiometer), Hinter dem Arbeitswiderstand der Röhren Iliegt an Potentiometer P₅ mit 5 kΩ, mit dessen Hilfe einer Teilspannung abgegriffen und über 20 kΩ, einen Kondensator von 0,5 μF dem Steuergitter der

Röhre 11 zugeführt wird. Hierdurch wird eine Gegentaktverstärkung erzielt, da die an den Gittern der beiden Röhren wirksamen Spannungen entgegengesetzte Phasenlage haben. Damit wird auch die gewünschte symmetrische Ablenkung erreicht. Im Eingang des Verstärkers liegt der Regler Ps. (0, 1 MD lin.). An ihm können beliebige Teilspannungen der am Eingang angelegten Meßspannungen zur Vermeidung von Verstärkerübersteuerungen und zur Wahl der Meßbildgröße abgegriffen werden. Zur Erreichung eines breiten Frequenzbanddurchganges nach unten ist der hinter dem Schleifer liegende Kondensator auf 0,5 µF bemessen. Über ihn wird die zu verstärkende Meßspannung dem Gitter I zugeleitet. Der Ausgang verwendet 0,5 µF große Kondensatoren. Das im Verstärkereingang liegende Schalterkontaktpaar 1 und 2 ermöglichen es, wahlweise die Meßspannung über das Umschalterpaar 6,7 und 8,9 direkt an die Meßplatten der L B 8 oder über den Verstärker und die dann geschlossenen Kontakte 6 und 8 anzulegen.

Der Umschalter

Der Umschafter

Zum Zwecke der Bedienungsvereinfachung wurde angestrebt, alle vorkommenden Meß- und Anwendungsmöglichkeiten mit Hilfe eines generellen Schalters durchführen zu können. Die eigene Anfertigung eines solchen Schalters macht, falls anderwet, ig ein solcher nicht greifbar ist, keine Schwierigkeiten. Man baut sich einen Nockenschalter sinngemäß um oder versieht eine Isolierstoffwalze mit entsprechenden Stiften, die jeweils einen bestimmten Kontaktfedersatz drücken oder offen lassen. Aus der bildlichen Darstellung geht die Arbeitsweise des zwölffachen Schalters hervor. Auch die Umschaltkontakte 6,7 und 8,9 sind im Schalter enthalten, indem je zwei Einzelkontakte auf einer Seite nachträglich verbunden werden.

Der Schalter besitzt vier Stellungen A... D. In der

ter enthalten, indem je zwei Einzelkontakte auf einer Seite nachträglich verbunden werden. Der Schalter besitzt vier Stellungen A...D. In der ersten Stellung sind die Kontakte 7 und 9 geschlossen wobei die Meßspannungsbuchsen direkt mit den Meßspannungsplatten der 1.88 verbunden werden Bei Schalterstellung B sind die Kontakte 1, 2, 3, 6, 8; 10, 11 und 12 geschlossen. Die Kontakte 1 und 2 legen die Meßspannung an den Verstärkereingang, während Kontakt 3 eine Synchronisierung des Kippgerätes mit der Netzfrequenz gestattet, Kontakt 6 und 8 schalten die verstärkte Meßspannung an die Katodenstrahlröhre. Über die Kontakte 10 und 11 erhalten die Zeitablenkplatten die Kippfrequenz, während der Kontakt 12, der auch in allen nachfolgenden Stellungen geschlossen bleibt, die Anodenleitung schließt. Bei Schalterstellung C kommt neben den eben besprochenen Kontakten Kontakt 4 hinzu. Somit wird das Anlegen einer äußeren Synchronisierungsfrequenz über das Buchsenpaar III möglich. In der letzten Stellung D schließt Kontakt 5, der den Kippgeräteingang an den Verstärkerausgang schaltet und somit eine Synchronisierung mit der Meßfrequenz gestattet. Der Netzschalter S_N ist zweckmäßig mit dem Bildstatung mit geschirmtem Bleimgntelkabel guszuführen schärfepotentiometer zu kombinieren, wobei die Zu-leitung mit geschirmtem Bleimantelkabel auszuführen ist. Steht keine ausreichende Abschirmung zur Ver-fügung, so verzichte man auf den Schalter und trenne das Gerät mittels Netzstecker vom Netz.

das Gerät mittels Netzstecker vom Netz.

Mechanischer Aufbau

Bei dem verhältnismäßig hohen Gewicht des Gerätes ist es erforderlich, auf einen mechanisch soliden Aufbau des Gehäuses größten Wert zu legen. Es ist vorteilhaft, ein Winkeleisen-Rahmengestell (Höhe 280 mm, Breite 240 mm, Länge 320 mm) hartlöten oder schweißen zu lassen, Auf dieses Gestell werden Leichtmetallplatten aufgepoßt und verschraubt. In einer Höhe von zirka 70 mm wird der Chassiszwischenboden angebracht, Auf der Rückwandseite sind Ventilationslöcher vorzusehen, zumal der Netzteil im rückwärtigen Geräteobschnitt liegt. Die Transformätoren sind in ihrer Längsrichtung in der Achse der Katodenstrahlröhre anzuordnen, oder so aufzustellen, daß sie flach auf dem Chassisboden liegen, wobei entsprechende Ausschnitte in das Blech zu bringen sind. Diese Bauweise hat den Vorteil der besseren Platzausnützuna, da man hier genügend Raum zum Aufbau der übrigen Netzteile über den Transformatoren gewinnt. Die Abschirmung gegen die Katodenstrahlröhre und die anderen Geräteschuppen erfolgt mittels eines entsprechend angeordneten Eisenbleches von mindestens 1 mm Stärke.

Beim Mustergerät wurde die obere Fläche dieser treppenförmig gebogenen Abschirmung dazu benutzt, die Gleichrichterröhren und die Lade- und Siebkondensatoren unterzubringen, wobei die Anschlüssen ach unten durchragen. Die Nf-Siebdrosseln sind auf der Unterseite des Chassiszwischenbodens befestigt (Streufelder berücksichtigen). Das Ganze wird mit einem Eisenblech gegen die vordere Geräterichtung abgeschirmt, 1st der Aufbau beendet, ordnet man als Nächstes zweckmäßig die Kglodenstrahlröhre an, um danach den Platz für die anderen Teile zu bestimmen. Die L B 8 wird gleich mit einem Eisenmantel (Abschirmung) und Anschlußsockel geliefert. Am vorderen Teil des Mantels befinden sich 4 Augen mit den Befestigungslöchern, Arbeitet man nun ein Loch in die Frontplatte von der Größe des vordersten Manteldurchmessers, dann hat man nach dem Durchstecken der gegem diese Platte zu verschrauben. Hierdurch wird die

kondensatoren ist zu empfehlen. Unter dem Schalter setzt man den generellen Umschalter ein, wenn nötig mit Befestigung auf dem Chassiszwischenboden. Unterhalb dieses Bodens liegen die drei Buchsenpaare I, II und III. Das Buchsenpaar IV ordnet man am besten auf der Rückseite an, da es weniger benötigt wird und anschlußmäßig näher an der LB 8 liegt. Über diesen Anschluß läßt sich eine Helligkeitssteuerung des Fluoreszenzfleckes, Erzeugung von Zeitmarken und dgl, durch Zuführung einer entsprechenden Steuerspannung durchführen. Die Potentiometer für Helligkeit und Schärfe sind zweckmäßig in die Schirmhöhe zu legen. Zur Vereinfachung der Übersicht sind von den beiden Mittelwertreglern nur die mit Schlitz versehenen Achsen in die Frontplatte eingelassen, um mittels Schraubenzieher eine Bildlagenänderung durchführen zu können. Die beiden Regler sind über den oben genannten Potentiometern hinter der Frontplatte befestigt, Rechs und links vom Schalter "Zeit grob" liegen die Regler Pp, und Pr, (Zeit fein und Zeitamplitude). Darunter befindet sich links der Hartpapierkondensator mit 500 pF zur Synchronisierung, Rechts gegenüber ordnen wir den Eingangsregler (Pa) des Verstärkers an. Die Buchsenpaare bedeuten von links nach rechts: 1 = Meßfrequenz-Eingang, II = Entnahme der Kippspannung in Schalterstellung B, C und D oder Eingang zu den Zeitablenkplatten bei Schalterstellung A, III = Eingang äußerer Impuls für Kippgerät, Sind die eben besprochenen Teile sämtlich untergebracht, so teilt man die unter der LB 8 liegende Bodenfläche des Chassis für Verstärker und

Kippgerät auf. Die Teile werden dabei sinngemäß nach ihrer Zusammengehörigkeit angeordnet. Es ergibt sich dann, daß der Verstärker auf der einen und das Kippgerät auf der anderen Seite liegen. Regler, die nur einmalig eingestellt werden, wie Katodenregler der beiden EF 14, Potentiometer P₅ und P₈ sind leicht zugänglich zu montieren. Hat man alle Röhrensockel befestigt, geht man daran, die Bauelemente, die zu den einzelnen Stufen gehören, unter dem Chassis anzubringen, wobei auf Übersichtlichkeit und Austauscharkeit Wert zu legen ist. Zur Aufnahme des größten Teiles der Widerstände und Kondensatoren erweist sich die seitliche Anbringung entsprechender Lötstellen als sehr vorteilhaft.

Die Verdrahtung

Die Verdrahtung
Kritische Leitungen sind wie üblich abzuschirmen, vor allem im Verstärkerteil (Abschirmblech in die Sockel der EF 14 setzen!). Die Zuleitungen zu den Z. und M-Platten der Katodenstrahlröhre werden kapazitätsarm abgeschirmt, Im Kippgerät ist darauf zu achten, daß die impulsführenden Leitungen ebenfalls gut zu schirmen sind. Wie bei jedem empfindlichen Meßgerät muß eine besondere, vom Chassis isolierte starke Erdleitung durch das Gerät gezogen werden, die nur an einem Punkt am Chassis liegt, nämlich an der Erdungsbuchse. Dies ist zur Vermeidung von Kopplungen erforderlich. Das macht es andererseits notwendig, Kondensatoren mit Massepotential isoliert am Chassis zu montieren und nur mit der obengenannten Erdleitung zu verbinden.

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

Nachdem alles nochmals sorgfältig überprüft ist, werden die Spannungen an den einzelnen Sockeln nachgemessen und danach das Gerät mit den Röhren bestückt. Bei den Reglern ist die richtige Anschaltung von Anfang und Ende zu beachten. Sie sind grundsätzlich in Anfangsstellung zu bringen, Beim Verstärker regeln wir die Anodenströme auf gleiche Größe ein. In der Schalterstellung A muß sich bei richtig arbeitendem Gerät ein Punkt auf dem Fluoreszenzschirm zeigen, dessen Helligkeit und Schärfe mit P, und Pg veränderlich ist. Nach 30 Sekunden kann auf B geschaltet werden und bei Betätigung des Schalters "Zeit grob" und des Reglers "Zeit fein" wird eine waagrechte Linie entstehen. Ihre Lage auf dem Schirm verändert man mittels der Regler. Pg und P4-Nun legen wir zur-Prüfung der weiteren Arbeitsweise eine kleine Wechselspannung (1—4 V) über einen Transformator an die Meßfrequenzbuchsen und regeln den Verstärker mit Pg langsam auf, Jetzt muß ein kurvenähnliches Gebilde auf dem Schirm erscheinen, das wir mit dem Zeitschalter und mit dem Zeit-Fein-Regler zum Stillstand bringen. Bei kleiner Meßspannung und aufgedrehtem Regler dürfen keine vom Verstärker verursachten Verzerrungen und Einbuchtungen der Kurve entstehen, andernfalls arbeitet der Verstärker noch nicht richtig. Voraussetzung ist natürlich, daß die angelegte Meßspannung einwandfrei ist und keine Verzerrungen aufweist, Trehen bei den obengenannten Vorgängen andere Resultate auf, so ist das Gerät nochmals auf etwaige Fehler zu untersuchen.

Die Vogt-Topfkernspulen T 21/18 Hf und T 21/18 Zf

In den Händen vieler Funkpraktiker befinden sich zahlreiche Vogt-Topfkernspulen, die wegen ihrer ge-ringen Streuung infolge des allseitig geschlossenen Topfkernes den Aufbau vorzüglicher Spulensätze für viele Zwecke ermöglichen, Wir wollen daher hier auf diese Spulen etwas näher eingehen,

Die Spulen bestehen aus fünf Teilen: 1. Mittelkern mit Bodenplatte (aus Ferrocart-Hf-Eisen), 2. Ferrocart-Mantel mit sechs Schlitzen, 3. Ferrocart-Einstellplatte mit Bakeliteschraube, 4. Trolitul-Spulenkörper mit fünf Rippen bzw. vier Kammern, 5. Bakelite-Gehäuse. Die unterste Rippe des Spulenkörpers ist mit zwei Nasen ausgerüstet, die in entsprechenden Aussparungen des Ferrocart-Mantels Platz finden, so daß der Spulenkörper bei allen Topfspulen in derselben Lage gehalten wird. Die Rippen enthalten verschiedene Einschnitte zum Herausstühren der Wicklungsenden, die so angeordnet sind, daß die Ankopplungs- und Rückkopplungswicklungen in der untersten Kammer unterzubringen sind und die Abstimmwicklung auf die drei oberen Kammern verteilt wird.
Der Spulenkörper läßt sich leicht bewickeln und zwarbei geringen Windungszahlen von Hand. Bei größe-

Bild 1. Die Vogt-Topfkernspule: a = Mittelkern mit Bodenplatte: b = Trolitul-Spulenkörper; c = Mantel; d = Einstellplatte mit Bakeliteschraube; e = Gehäuse; f = Zusammengesetzte Topfkernspule

ren Windungszahlen wird man sich eine kleine Wikkelvorrichtung schaffen, Legt man den Spulenkörper zwischen zwei Holz-, Isolier- oder Metallscheiben mit einer Schraube nebst Mutter zentrisch fest, so kann man das Schraubenende bequem in das Bohrfutter einer Bohrmaschine einspannen und diese zum Spu-lenwickeln benutzen. Die Topfkernspule ist folgendermaßen zusammenzusetzen: Zunächst wird die Einstellplatte mit ihrer feingängigen Gewindeschraube von unten in das Gehäuse geschraubt, (Die Gewindeschraube ist mit Schraubenschlitz versehen, so daß die Einstellplatte in bequemer Weise nach der Montage dem Topfkern zur Änderung der Selbstinduktion genähert bzw. von ihm entfernt werden kann. Durch einen Längsschlitz im Gewinde und eine halbkreisförmige Aussparung in der oberen Gehäuseplatte wird die natürliche Elastizität des Isoliermaterials beim Gewindegang bestens ausgenützt und damit eine Lockerung sowie ein Verdrehen der einmal eingestellten Gewindeschaube sicher vermieden). Dann schiebt man den Mar et von unten in, das Gehäuse und steckt den bewickelten Spulenkörper ein. Die Schlitze im Mantr und Gehäuse gestatten ein bequemes Herausführen der Wicklungsenden, Hierbei läßt sich ein Knicken der Litzen oder Drähte sicher vermeiden. Wenn Mantel und Spulenkörper richtig im Gehäuse liegen, schließt die Bodenplatte des zuletzt einzuschiebenden Mantelkerns mit dem unteren C näuserand bündig ab. Wird das Gehäuse auf einer Isolierplatte mit zwei Schrauben festgehalten, ann lieg n alle Teile der Spule unverrückbar fest.

Anwendung

Anwendung
Die Type T 21/18 Hf ist 'ür Abstimmspulen der Frequenzen von etwa 500 bis 1500 kHz in Geradeausund Überlagerungsempfängern, Meßsendern und sonstigen Meßgeräten geeignet, Mit entsprechend dünnem Draht können auch größere, mit stärkeren Drähten auch geringere Selbstinduktionen erreicht werden. Die Type T 21/18 Zf ist vorwiegend für Zwischenfrequenz-Bandfilter (468 kHz) entwickelt worden. Die Formeln zur Berechnung der Windungszahlen für beide Spulentypen sind in nachstehendem Nomogramm mit angegeben, dem die Windungszahlen in Abhängigkeit von der Selbstinduktion in bekannter Weise unmittelbar mit hinreichender Genauigkeit entnommen werden können.

Der FUNKS (HAU-Verlag teilt mit:


Lieferbar ist: FUNKSCHAU-SPULENTABELLE, Wickel-daten für gebräuchliche Hf-Spulen, 16 Seiten, Preis daten fü RM. 3.50

Wegen unvorhergesehener Schwierigkeiten in der Buchbinderei wird sich die Auslieferung der in Heft 1/1948 angekündigten Werke PRUFFELDMESSTECHNIK und SCHALTUNGSKARTEN REIHE F—J zu unserem Bedauern um einige Wochen verzögern.

Der Preis der SCHALTUNGSKARTEN Reihe F—I wurde in Heft 1 versehentlich mit RM. 4.— angegeben. Er beträgt jedoch pro Reihe RM. 1.50, für 4 Reihen also RM. 6.-.

Mitarbeiter dieses Heftes:

Erwin Bleicher, geb. 15. 2. 1911, Feuerbach; Walter Brauer, geb. 1. 3. 1906, Düsseldorf; Heinrich Brauns, geb. 16. 6. 1922, Westfeld-Alfeld/Leine; Gerhard Brödler, geb. 23. 6. 1923, Battin/Vetterm.; Otto Kappelmayer, geb. 27. 5. 1894, Druisheim; Anton Konrad, geb. 26. 9. 1911, Augsburg; Fritz Kunze, geb. 12. 10. 1895, Berlin; Werner Pinternagel, geb. 25. 2. 1913, Jena; Hans Sutaner, geb. 21. 4. 1891, Leipzig; Beiträge der Redaktion sind mit FS. gezeichnet.

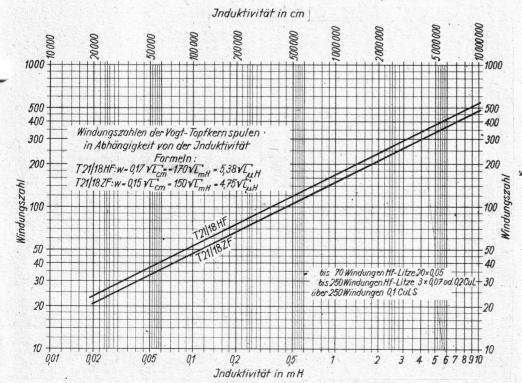

Chefredakteur: Werner W. Diesenbach, (13b) Kempten-Scheldorf (Allgäu), Kotterner-Str. 12, Fern sprecher 2025; für den Anzeigenteil: Paul Walde, München 22, Zweibrückenstraße 8 / Verlag: FUNKSCHAU-Verlag Oscar Angerer, (14a) Stuttgart-S., Mörikestr. 15, Fernspr. 76329; Geschäfts stellen des Verlages: (13b) München 22, Zweibrückenstr. 8, und (1) Berlin-Südende, Langestr. 5 Druck: G. Franz'sche Buchdruckerei G. Emil Mayer, München 2, Luisenstraße 17, Fernsprecher 360133 / Verössentlicht unter der Zulassungsnummer US-W-1094 der Nachrichtenkontrolle der Militärergeirung / Erscheint monatlich / Auflage 25000 / Zur Zeit nur direkt vom Verlag zu beziehen. Vierteighresbezugspreis RM. 2.40 zuzüglich Versandspeen / Einzelpreis 80 Rpf. Lieserungsmöglichkeit vorbehalten / Anzeigenpreis nach Freisliste 2 / Nachdruck sämtlicher Aufsätze und Bilder — auch auszugsweise — nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet.

TAUSCHE

Biete: Eisenscheine, Radioröhren. Suche: Wattmeter bis ca. 1500—2000 W Einphasen-Wechselstr., wenn möglich Hartmann & Braun. Zuschr. u. Nr. 1486 W.

Biete: Großsuper mit E-Röhren und allen Schikanen, Eisenscheine u. Radioröhren. Suche: Kl. autom. Trafowickelmaschine ähnlich Froitzheim-Rudert, Berlin, Type H Dr. 1. Zuschr. u. Nr. 1485 W.

Biete: 24-V-Umformer od. perm.-dyn. Lautspr., od. Ausgangs-Trafo, od. Netz-Trafo. Suche: Röhren ECL 11, UY 11, UCL 11. Zuschr. an Radio-Weinfurfner, Mittenwald (Karwendelgeb.)

Biete; Kammerloher: Hf-Technik III, Barkhausen; Elektronenröhren III; Selengleichrichter 30 mA. Suche: Rechenschieber, mögl. Castell-Addiator. Zuschriften unter Nr. 1466 W.

Biete: Leistungsmesser S. & H., 90 V/5 A, 0,1 Ω, 0,05 mH, 2000 V geprüft, Gleich-u. Wechselstr. Dynamometer, astatische Spiegelskala 0—150° mit Etui (neuwertig). Neuwert RM. 342 o. Behälter. Suche: Röhrenprüfgerät, Vielfachinstrument, Meßender, Superhet, Schreibtisch, Schreibmaschine oder Leica. Wertausgleich in Radio-Bauteilen oder -Instrum. Angebot an Otto Tüscher, Dorfmund-Hörde, Willem-van-Vloten-Str. 69.

Biete: Gossen-Mavometer mit 2 Vor. u. 3 Nebenwiderständen in Etuis. Suche: Hartmann & Braun - Pontavi. Ferner: Gegen Angeb. zu vertauschen oder zu verkaufen: Valvo-Katodenstrahlröhre mit stat. Ablenk., 160-mm-Schirm, Type RK 12 SS 1, fabrikneu. Angeb. u. Nr. 1449 W.

Biste: ElektronenstrahlOszillograf. mit 7- und 9-cm
Röhre, eingebaut. Verstärker
bis 800 kHz, Kippgerät bis
400 kHz. Suche: Röhren,
Kondensat. 1—32 µF. Drehkondensator., Mechanikerdrehbank, elektr. Tischbohrmasch.,
Meßsender. Ing.-Büro Thiele,
Gunzenhausen, Mfr., Burgstallstraße 5.

Biete: Hütte, Band II, Maschinenbau - Elektrotechnik, 26. Aufl. Suche: Zweifachdrehko 2×500 u. 1 Gleichrichterföhre (AE kommerzielle Serie). Angebote unter Nr. 1415 St.

Biete: RV 12 P 2000 u.a. kommerz. Röhren, Multizet, Multavi, Katograf I. Suche: Schallplatten, Magnetofonanlage, Leica. Zuschr. u. Nr. 1471 S.

Biete: Vielfach-Meßinstrument G. W., Kap. u. Wid.-Meßbrücke, Wattmeter, versch. Umtormer, Schweißdyn. 8 kW, ~ Dyn. 2,5 PS. elektr. Lötkolben, Drehstrom-Trafo 1,7/5 kW-Blocks 1—6 µF, Spul.-wickelf. VE-Trafos. S u c he: Radioapparat, Röhr., Schreibmaschine. Angeb. unter Nr. 1414 S.

Biete: Neue VE-Trafos. Suche: Defekte VE-Netztrafos. Zuschriften an Fritz Sonntag, (21a) Krankenhagen über Rinteln.

Biete: Dreibackenfutter neuwertig, 160mm Ø, ohne Außenbacken. Suche: Rundfunkmaterial. Angebote unter Nr. 1404 S.

Biete: Röhren EF 11, 12, 13, RV 12 P 2000. Suche: Einbauinstr. 0,1 mÅ, 1-5 mÅ. Knittel, Ebensfeld 30 (13a).

Biete: Ehemal. Funkmeßgerät (kommerz.) 450×270×140 mm best. mit HRP 1/100/1,5, RFG 3, EZ 12, EDD 11, 2×EF 14. Eignet sich zum Umbau für Öszillograf für Rundfunkwerkstätte. Kippgerät nicht vorhanden. Suche: Guten Markensuper oder Akkordeon. Biete: Kupfer-oxydul-Gleichrichter, 3-Phasen-Graetz-Schaltung 24V/1.5A. (80 Zellen). Kann als 1-Phasen-Gleichrichter umgeschalt. werden. Einbauinstrum. 50/500 mA. Stat. Voltm. 250 V, 110×110 mm. Suche: 11-Röhren, RV 12 P 2000. Selen-Gleichr. 30-60 mA, Drehkos, Elkosu.a. Angeb. u. Nr. 1392 S.

Bietg: Neue Präzisions-Motore 220 V; ½20 PS. Neue Wechselstrom-Generator. 1kVA; 220 V; n=3000. Suche: Meßsender oder Mechaniker-Drehbank; Röhren od. sonst. f. d. Radio-Werkstatt. Angebote unter Nr. 1442 S.

Biete: Rohde & Schwarz Meßsender SMF 100 Khz— 10 MHz neu. Suche: Katodenstrahloszillografen möglichst Philips, Siemens od. AEG. Angebote unter Nr. 1430 Sch.

Biete: Philips DG 7-2 neu, 2 Stück RV 239 neu, Plattenchassis, Undy (Barausgleich). Suche: Prüfgenerator Siemens Rel send 22 a oder Philips GM 2882 Multavi 11 oder Angebot. Zuschriften unter Nr. 1488 Sch.

Biete: DC 25, DAC 25, 1 LT 6, 6 K 7, P 2000 oder evtl. andere. Suche: DF 11 und DAF 11. Angebote unter Nr. 1453 R.

Biete: 3 Stück DAF 11. Suche: 1 Stück RENS 1824. Biete: 4 Stück DAF 11. Suche: 4 Stück Elkos 16/ 350. H. Ruff, Markt Grafing.

Biete: Folgende Röhren neu originalverp.: 8 × DF 22, 8 × DF 25, 5 × DAC 25 und 1 × DAC 21. Suche: E Röhren Zuschr. u. Nr. 1472 R.

Biete: Röhren nach Wahl. Suche: VL 1, UCL 11, CL 4, CF 7, AF 7, CY 1 und 2 AL 4. Angebot an Ernst Lorenz, Oberhode, Kr. Fallingbostel (20a).

Biete: Spulensätze und perm. dynam. Lautsprecher. Suche: Hochfrequenzlitze. Zuschr. an Adolf L. Lehmensiek, Lübeck, Weinbergstr. 6-8.

Biete: Lichtbildapp. Filmostar IX 1:7.2 f = 35 cm Parallelschraubstock 140 mm br., 200 mm Spannweite, Dynamo 220 V=0,4 A 88 W. Suche: Rundfunkempfänger (Wechselstrom od. Allstrom). Zuschriften unter Nr. 1496 K.

Biete: 50 kg Altkupfer u. g. Bezahlung. Suche: Radiogerät. Zuschr. u. Nr. 1481 K.

Biete: 3×RV 2 P 800, diverse Schrank-u. Türschlösser, Alkoholmeter. Suche: Netztravos, Drehkos 500 cm oder nach Angebot. Zuschriften u. Nr. 1441 J.

Biete: Auto-Super kompl. Suche: Saba-Radio 442 WLK ohne Röhren. Angebote an Dipl.-Ing. Hornung. Eßlingen, Maschinenfabrik Eßlingen.

Biete: Rundfunktransformatoren. Suche: Perm. dyn. Lautsprecher, Angebote unter Nr. 1454 D.

Biete: Einankerumformer 12 V-130 V 100 W. Suche: Vielfachmeßinstrument (Multavi 11). B'iete: Gleichstrommotor 24 V 250 W hochtourig. Suche: Elektrische Handbohrmaschine bis 10 mm. Zuschriften unter Nr. 1501 F. Biete: Radioröhren und Elko. Suche: Akkordeon, Zubehör für Märklin-Bahn Sp. O, elektr. mag. Weichen, Lokomotive usw. Angebote u. Nr. 1423 H.

B i e t e : Versch. Lautsprecher, Röhren P 2000, 12 P 35, Stabilovolt usw. n. Sonderangebot, Kraftverstärk. 10 W. Suche: Nach Vereinbarung. Angebote unter Nr. 1418 H.

Biete: Röhrenprüfgerät f. sämtl. in- und ausländische Röhren (Tubatest "L 3"). Suche: 3 Röhrensätze für Super (A, C, E oder U). Angebote unter Nr. 1450 H.

Biete: Röhre DAC 21 und DF 21. Suche: Röhre DK 21 und DL 21. Zuschriften an F. W. Hoffmann, Erichsburg über Kreiensen.

Biete: Mikrometer (0-25). Suche: Werkzeug, Handbohrmaschine, Radiomaterial oder Angebot. Zuschrift. unter Nr. 1491 F.

Biete: Lichtbogen- und Punktschweiß-Transformatoren. Suche: Holz. Angebote unter Nr. 1454 D.

Biete: Rundfunkmaterial und anderes. Suche: Widerstandsdraht f. elektrischen Kocher und Heizofen 220 V. Angebote unter Nr. 1439 B.

Biete: 1×UCH 21, 1×UBL 21, 1×UY 21. Suche: 3×ECH 4 oder 1×ECH 11 und 2×EBF 11. K. Bekeris, (14b) Waldsee/Wrttbg., Gartenstadt.

Biete: Fabrikneues Röhrenprüfgerät, für alle Röhrentypen. Suche: Gleichwertigen Wechselstrom - Super. Biete: Motorrad, Zündapp'' KS 600 mit Royal-Seitenwagen. Suche: Moderne Drehbank. Zuschriften unter Nr. 1467 F.

Biete: Rundfunkgeräte (Super) Radiobauteile, 16 mm-Filmgerät, Proj.-Wände, Photomaterial und Geräte (Listen fordern). Suche: Meßsender, Röhrenprüfgerät, Röhrenvoltmeter, Lund C-Meßgerät, Zuschriften unter Nr. 1487 D.

Biete: 2 neue "Tubatest"
Röhrenprüfgeräte, einen neuen
15 Watt "Lorenz" Verstärker.
Suche: R. u. Schw. Meßsender: Lautsprecher 2-4 Watt
u. Röhren. Radio-Dorn, Moosburg, Obb., Postfach 26.

Biete: New Osram-Speziallampen für Heimprojektor 230 V 150 m. 250 W. Nr. 58. 8290 E u. 588 490 E. Suche: Norm Glühlampen. C. Dobler, München 42, Fürstenrieder Straße 57/3.

Biete: Röhrenprüfgerätf. alle Röhren, auch kommerz. Suche: RundfunkgerätSuper Allstrom, wenn möglich in Kleinausführung. Anfragen an: Walter Dießlin. Oberaudorfa. Inn, Schließfach 21.

Biete: 1 Gleichstrommotor 220 Volt 2,5 PS n = 1450 gebraucht, gut erhalten und betriebsbereit. 1 Wechselstrommotor mit eingebautem Schalter 220 V 1/4 PS. n=2850 neu. Suche: Radio-u. Elektromaterial aller Art. Genaue Angebote an Elektro-Buß, Butzbach (Hessen).

Biete: Vielfachmeßgerät, kleine Meßbrücke. Suche: Philips Philetta, auch 1—2 Röhren defekt. Alfons Bauer, Regensburg-Stadtamhof, Seifensiedergasse 12/I.

Biete: Leichtmotorrad 125 ccm, Baujahr 1940 (400 M). Suche: Koffer, Netzsuper und Multavil. Karl Burkard (16) Offenbach a. M., Ludwigstraße 72½. Biete: Rühren: 8 Stück RL 2 P 3, 10 Stück RL 12 T 2, 9. Stück 084 K, 7 Stück KCL m ST, 4 Stück KL 4. Su c he: Wellenschalter, Elkos, Rollblocks, lackisolierten Kupferdraht, Potentiometer (500 kS), Seitenschneider. Zuschriften an Alby. Schröder, Bochum, Kortumstraße 45.

Biete: Sachwerte nach Vereinbarung. Suche: Tiefton-Lautsprecher bzw. Tiefton-Kombination kompl. möglichst mit Anp: Trafo für Gegentakt Endstufe 2×AD 1. Zuschriften unter Nr. 1459 B.

Biete: 10 Röhren KC 1. Suche: Andere Röhren od. Radiomaterial. Biete: 1 Einbau Voltmeter 30-0-600 V. Drehspulinstrument, fabrikneu 210 Ø. Suche: Trockengleichrichter. Angebote an Elektro-Buß, Butzbach (Hess.).

Biete: Multavi I oder II, od. elektr. Schallplatten-Laufwerk, Fabr. Braun, ev. mit Platten, oder Schallplatten-Schneidgerät Awiton, stabile Ausführung mit Synchron-Motor, ev. Verkauf. Suche: Erstklassigen Super. Zuschriften unter Nr. 1474 N.

Biete: 16 mm Tonfilmprojektor mit kompl. Zubehör, eingeb. 15 W Gegentakt-Tonverstärker, 600 m Spulen, gr. dyn. Lautsprecher, 750 W-Lampe, Optik 1: 1,5/50 mm, alles in 2 Koffern. Such e: S. u. H. Kammermusikgerät IV, Magnetofon f. pausenlose Aufnahme und Wiedergabe, Gr. Philips-Oszillografen, Schwebungssummer 20 bis 20000 Hz, Meßsender und Meßgeräte. Angebote unter Nr. 1440 M.

Biete: Radiogeräte 1 bis 7 Krs. Super, Kraftverstärker kpl., Endstufen kpl., Röhren und Rundfunkmaterial nach Wahl, Barzahlung. Suche: Schmal-Tonfilme·16 mm, 16 mm Projektoren Stumm und Ton, 16 mm Aufnahmekamera, Proj.-Lampen 250 bis 1000 W, Magnetofon Aufn.- u. Wiedergabegerät. Ing.-Bürof. Rundfunk-Verstärker und Tonfilm, (13a) Ebensfeld/Obfr.

Biete: 1 Drehstr.-Motor 220/380 V, 910 U/min., 0,3 PS, 8 Spulen Hf-Litze in Längen von 500—600 m pro Spule. Suche: 1 elektr. Tisch-bohrmaschine. Ausladung bis 35 cm, Bohrleistung bis 10 mm, 220 V Wechselstrom. 1 Tisch-schleifmaschine mit 2 Scheiben 220 V Wechselstrom. Angebote unter Nr. 1436 J.

Dralowid Potentiometer PD 7 bis 7 M Ω zu tauschen od. kaufen gesucht. Potentiometer 0,5 M Ω neu mit Schalter od. andere Radioartikel als Tausch geboten. Hugo Brosch, Wiesbaden - Biebrich, Wiesbadener Straße 53, Lebensmittel-Großhandlung Heuchert u. Mehl.

Biete: T.-Empfänger Eb (99.0—7095 kHz) mit RV 2.4 P 700 u. eingeb. Endstufe, betriebsklar. 1 El.-Motor = 60 V, mehrere Kleinmotoren 25 V =, versch. Einbauinstrumente u. Glimmlampen. Suche: Röhrenprüfgerät, Bittorf u. Funke RPG 4/3, od. Schreibmaschine. oder def. Meßsender 0,1—10 MHz. (Wertausgleich.) Zuschriften unter Nr. 1504 Sch.

Biete: Lehrbuch der HfTechnik mit Schrifttumsverzeichnissen v. Vilbig Bd. I u. II
(4. crw. Aufl. 1944) oder Bücherei der Hf-Technik/Elektronenröhren v. H. Rothe — W.
Kleen Bd. II. III, IV u. V.
Suche: Schule des Hf-Technikers (Franckhsche Verlausbuchhandlung) Bd. I. II, III.
Biete: El. Stumpfschweißgerät, Fabr. Schorch Typ DS 6.
Präzisionsschweißungen bis 15
mm (z. B. Achsen, laufen nach

d. Schw. ohne Verwerfung), 220 V/25 A. Suche: Kl. Mechanikerdrehbank oder el. Tischbohrmaschine bis 10 mm. Angebote unter Nr. 1432 R.

B i e t e: Spezialohmmeter 1 Ω —10 $M\Omega$, 7 Bereiche, best. $2\times EB$ 4, EBC 3, Marke Philips, 1 Wattmeter 0—1500 W, Einbauinstr. & 12 cm. S u c h e: Röhren, Elkos, evtl. Verkauf. Zuschr. u, Nr. 1497 S.

B i e t e: Literatur, fast lückenlose Jahrgänge FUNK-SCHAU 1934 bis 1938, 1942/44—45, Radio-Mentor 1942/40v.—1944/Aug., Handlexikon der Elektrizität von Ing. G. Heber, Handbuch der Funktechnik (2 Bände), Fortschritte der Funktechnik (4 Lieferungen = 1 Band), Spanische Sprachlehre u. a. Su c h e: Guten Wechselstrom-Superhet. B i e t e: Kristall-Tonarm, 2 Kommerz. Freischwinger im Pappgeh mit vielf. Anpassg, 2 gr. Freischwinger, reparaturbed., 1 perman. Chassis (Philips), mehr. amerik. Röhren (Misch- u. Hf), 2 neue Eisenkernspulensätze, versch. ältere Spulen, 1 Görler Zi-Trafo, Einfach-Drehkos, Potentiometer, Becherblocks, Ni-Trafos suw. Su c h e: Guten Wechselstromempfänger. Angebote unter Nr. 1438 Sch.

Biete: Schweizer Marken, Sport-Fahrrad mit Gangschaltung usw. und neuer Bereitg. Suche: Oszillograf oder Rohde-Schwarz-Empfängerprüfsender. Biete: Spannungsregler bis & A belastbar, Präzisionsausführung. Suche: Umformer 220 Glstr. auf 220 Wechstr., 80 bis 100 må belastbar, Zuschr. u. Nr. 1494 R.

Biete: KRH od. LRH (Rohde & Schwarz), Kapazitäts- od. Induktivitätsmeßgerät. Suche: Röhrenprüßgerät, Neuberger W 242. Biete: Röhren 6 A 8, LV 1. Suche: Röhren P 2000, AD 1, ECH 3. Zuschriften unter Nr. 1461 D.

Biete: Fabrikneuen Meßsender "Echo P 3", Frequenzbereich 150—1500 kHz. 7—8 MHz. Tomodulation 800 Hz. Allstrom 110/200 V, 1 fabrikneues Röbrenprüfgerät "Tubatest". Suche: Luftdrehkondensatoren 1 und 2 Gang, Steuer-Quarze, Ultra-Schallquarze, Potentiometer, Hochvolt-Elektrolyts, Drehknöpfe, Trockengleichrichter 220 V/120 mA, Kondensatormikrofun, Tonarm "To 1001", Röhren, Type RV 12 P 2000, elektr. Plattenspieler, Großlautsprecher über 20 W, Transformatoren, Übertrager, Kupferlackdraht, Hf-Litze, Schrauben mit Muttern M 2, M 3, M 4, Motorradbatterie 6 V, Pertinaxplatten. Angebote unter Nr. 1448 M.

Biete: Vilbig, Lehrbuch
Hf-Technik 1939, Beteco —
perman.dyn. Lautspr. 8 W.
Suche: Rziha u. Seidener
— Elektrotechnik, Bolz-Moeller-Werr Leitfaden der Elektrotechnik, Thomälen Kurzes
Lehrbuch der Elektrotechnik,
Hütte Bd. 1 u. 2, AEG-Hilfsbuch 4. Auflage. Thompson
Höhere Mathematik und doch
verständlich. Zuschriften an
F. Mörke, Menden, Kr. Iserlohn, Grüner Weg 16.

Biete: Gleichstrom-Motor (Flansch), gekapselt, 1 PS, 1400 =n mit Kugellager; RL 12 P35; Zerhacker 6 V. Type, 7866 S; FUNKSCHAU Nr. 1/1946. Suche: Sockel für RL 12 P35; DKE-Lautsprecher, Selengleichrichter 120 mA/240 V. Biete: Drehstrom-Zähler3×220/380 V. 15 A, Drehstrom-Motor 380/660 V, 2 kW, 2800 =n. Suche: Drehstrom-Zähler3×220/380 V, 2 kW, 2800 =n. Suche: Drehstrom-Zähler3×220/380 V, ca. 2 kW. Ang. u. Nr. 1456 Sch.

Biete: 1 neuen Kleinregler H. u. B. mit Meßwerk 1500 Ω (Drehspulmeßwerk), 2 Q-Kontakten max. 380 V, 6 und 1 Asynchronmotor f, 220 V und 380 V. Suche: Angebot. Zuschriften unt. Nr. 1464 Sch.

Biete: 2 fabrikneue Umformer Prim.: 27 V Glstr., Sek.: 250 V Glstr., 0,02 A. Suche: Multavi II. Angebote unter Nr. 1425 K.

Biete: 1 Mavometer, Orig. Gossen, Glstr., ohne Wdst., 1 Siemens-Glstr.-Mot. 1/20 kW, 80 V, n = 2000 m. Russch., 1×KL 4, 3×A 415, 2×EBC 11, 1×EB 11, 1×EF 14, 2 regelb. Drehstr.-Mot. ohne Gehäuse, Stator, Rotor und Kugellager zum Einbau, Stator 65 mm Ø, 63 mm lang, 2 desgl., Stator 55 mm Ø, 54 mm lang. Suche: Foto 24×36 mm oder 6×9 cm m. Optik 1: 4,5 und besser, Compurverschluß, 1 Schaltschütz 4×25 A, 220 V Spule, Sollux-Stativlampe. Zuschriften unter Nr. 1463 K.

ten unter Nr. 1463 K.

Biete: Röhren folgender Typen: LS 30, LG 1, LG 12, 6L 6, 6L 7, 6Q 7, 6S J7, 6A 8, 6B 8, 6C 5, 6E 5, 6F 7, 6H 6, 6K 6, 6V 6, 6SA 7, 6SH 7, 6A 7, 12Q 7 12SH 7, 25 L 6, 5 Y 3, 1LN 174, 1R 5, 1 S 5, 3Q 5. Su che: Moderne el. und math. Literatur wie: Vilbig: Fortschritte Bd. II, Feldtkeller: Siebschaltungstheorie, Prokott, Kohlrausch Bd. II, Kröhnert, Palm, ATM, Z. S. für techn. Physik, wiss. Veröffentlichungen von Siemens, Telefunken, Philips. Angebote unter Nr. 1447 J.

Biete: Meßsender Fabr. Echo 125 220 V~, Fz.-Bereich: 150 kHz bis 20 MHz. Ausg.-Spannung regelbar, betriebsbereit. Suche: Guten Markensuper oder ebensolchen 2-Kreiser. Biete: Röhre UCH 11 oder RES 964 u. KC1. Suche: 2 X RES 164 oder RE 134 und 1 X GN 354. Biete: Mikro-Amp.-Meter. Such e: Selngleichrichter 220 V, 0,03 und 1 0,06 Å. Zuschr. u. Nr. 1470 H.

0,06 A. Zuschr. u. Nr. 1470 H.

Biete: Gewindebohrer metrisch und zoll. Suche: Vielfachmeßinstrument — Multizet u. Multavi II. Biete: 1 Umformer Fabr. "Hansa", Gleichstrom/Wechselstrom-Motor 110/220 V, 1,1 kW 1500 n. Generator 220 V, 1 kVA, 50 Per., 1500 n. Suche: Rohde & Schwarz Empfänger-Prüfsender Type SMF. Biete: 1 oder 2 Umformer Gleichstrom/Wechselstr. Motor 110/220 V, 1,1 kW, 1500 n. Generator 220 V, 1 kVA, 50 Per., 1500 n. Suche: Mechaniker-Drehbank mit sämtlichen Werkzeugen, Spitzenhöhe 150—200 mm od. kleiner. Zuschr. u. Nr. 1475 G.

B i e t e: 1 LH 4, 1 LN 5, LR 4, 3 D 6, 3 B 7, 1 LC 6, 6 F 7, 6 SC 7, RG 12 D 2, LG 1, LV 5, AB 2, KF 4, KBC 1, KL 4, RS 237. S u c h e: AL 4, ABL 1, ACH 1. AF 3, AF 7, LI 1—11, ECH 3—11, EK 2, EF 9—12, CL 2—4. CF 3. CF 7, UCL 11, UBF 11, UCH 11. Josef Heiß, Augsburg, Am Pfannenstiel 25.

Biete: Röhrenfassungen-Stahl. Europa, P 2000 u. 21er Preßqlasserie, Röhren 6 L 6, 6 F 6, 6 K 7, 6 J 5, 6 S 0 7, LG 3 u. 4, 12er Serie u. a. (Menge nach Vereinbarung). S uche: Nur gut. Empfänger-Prüfsender R. & Schw. od. ähnlich (SMF) oder gutes Röhrenprüfgerät für sämtliche Europa- u. Amerikaröhren (Industriegerät), od. Röhren EB 11, EBF 11, ECH 14, EF 12, EF 14. AZ 11, C-Röhren oder P 2000. Biete:

TAUSCHE

Auto-Koffer-Super "Radione R 2". S u c h e: Guten Emp-fänger-Prüfsender R. & Schw., SMF oder ähnlich. Angebote unter Nr. 1437 L.

Biete: FUNKSCHAU Heft 9, 10, 11/47 oder Radioteile. Suche: FUNKSCHAU Heft 5/46u.7/47. Wüstner, Bremer-haven (23), Wülbernstr. 25.

Biete: Gr. Tonabnehmer Siemens, Röhre ECH 11, ECL 11, Meßinstrument 500 Ohm/ Volt, 2 mA-30-300 Volt mit Prüfanschl. für Instr. u. ein-geb. Summer. S u. ch. e. Röh-ren DAF 11, DF 11, DL 11 oder Isolationsprüfer H. u. B. "Isolavi" oder AEG K. In-duktor mit Kreuzspulmeßw. Paul Volz, Elektrom., Dort-mund-Dorstfeld, Hellweg 70.

Biete: Nora-Koffer K 42
N/3-Wellen-Super für Netz u.
Batterie, lederbezog. Suche:
Gleichwertigen Wechsel- oder
Allstrom-Super, bzw. Ihr Angebot. Biete: Multavi II,
neuwertigs Z uche: Gleichwertiges Wechsel- od. AllstromGerät, möglichst Super, oder
Ihr Angebot. Biete: 13 tlg.
Reißzeug, neuwert. S uche:
D- oder sonstige Röhren.
schriften an E. Terschüren,
Julheim, Ruhr, Duisburger Alheim, traße 77.

Biete: Röhren verschied. Typen. Suche: Elektrisch. Plattenspieler G.W. perm. dyn. Biete: Kleinsuper G.W.K. 5 Röhren. Suche: Schreib-maschine oder Herrenfahrrad. Zuschriften unter Nr. 1517 R.

Biete: Neuen Umformer 120/220 V Wechselstrom, Ent-nahme 220 V Gleichstrom ca. 1,5 A. Suche: Drehkon-densatoren, Kleinlautsprecher

elektro- oder perm. dynam. B i e t e : Multizet, Mehgohmmeter 50 k Ω b. ∞ , Ohmmeter 0,1 Ω bis 50 Ω , alles neu. Such e: Oszillografen neu. Biete: Uszillografen neu.
Biete: Kommerz. Röhrenprüfgerät RPG 62, Gewicht
50 kg. Suche: Lautsprecher,
Drehkondensatoren, Rückkoppler oder Dynamodraht 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,80, 1,0, 1,5, 2,0. Biete:
30 Trockengleichrichter 220 V - 0,1 A, 30 Trockengleichrichter 300 V — 0,06 A. Zuschriften unter Nr. 1499 H.

Biete: FUNKSCHAU kompl.
von 1943 Januar — 1944 September — Oktober. Suche:
Gutes Laufwerk für — und
~Strom kompl., sowie zweil
Potentiometer 20 K Ohm, 29
K Ohm mit Ausschalter, 4 St. K Ohm mit Ausschalter, 4 St. Gitterabschirmhauben. Biete: Gitterabschirmhauben. Bie te: Handbuch der Funktechnik u.
ihr. Grenzgebiete, Ergänzungsb.
Fortsch. 5 Frank. Verlagshandlung Stuttgart. S uch e:
Eine EDD 11, zwei Potentiometer à 1 M Ohm. Zuschriften
an W. Reidenbach, MainzGonsenheim, ErnstLudwigstr.75.

Gonsenheim, ErnstLudwigstr. 75.

Biete: Alles neuwertig.
Kompl. 16 mm Tonfilmanlage
mit eingeb. 15 W-Verstärker,
600 m Spulen, 750 W-Lampe,
Lautsprecher vorführfert., Siemens Standard-Projektor 16 mm
stumm, Agfa Movektor Iso
16 mm stumm, Aufnahmekamera
Agfa Movex 16 mm, Aufnahmekamera Eumig C 4 8 mm,
Spez. -Allwellen-Torn-Gerät,
8 Bereiche (96,6 KHz bis 7095
KHz) kompl. mit Netzgerät
für Wechselstrom, sowie Batteriebetrieb. Spez. KW.Koffersuper Radione, 3 Bereiche,
sowie Markensuper. Su ch e:
Alles neuwertig. 2 komplette
Magnetofonanlagen, Aufn. und
Wiedergb., Gr. Philips-Oszillograf, Meßsender, Schwebungssummer 20 bis 20 000 Hz.,
Neumann Schallplattenaufnah-

megerät Bittorf u. Funke 3/4, Paillard Mehrplattenspieler Paillard Mehrplattenspieler, Movikon od. Cine-Nizo 16 mm, Normalfilmprojektor, unter Nr. 1440 M. Angeb.

Biete: LS 50 oder RL 12 Blete: LSD0 oder KL12
P35 russische Batterieröhren.
Suche: Multizet II oder
Multavi II ≌. Zuschriften an
E. Lorenz, Oberhode, Kreis
Fallingbostel, über Walsrode.

Biete: Radiomaterial. Röhren, Lautsprecher, Transformaren, Lautsprecher, Iranslorma-toren, Kondensatoren sowie Werkzeuge und Fachlektüre, darunter gesammelte Funk-schau von 1929 bis 1944. Suche: Nach Vereinbarung. Zuschriften unter Nr. 1508 K.

Biete: Reparatur Praktikum des Superhets von O. Kappel-mayer, neu. Suche: Ihr Angebot od. Röhren. Zuschrif-ten an Franz Kramarczyk, (22c) Zündorf üb. Porz-Rhein, Hauptstraße 56.

Biete: Multizet, Stückzahl nach Vereinbarung. Suche:
Philips Elektronenschalter GM
4196 betriebsbereit und Philips Frequenzmodulator. Zuschriften an Hans Höschler, Dingolfing/Isar,Bahnhofstraße.

Biete: 2 Satz ECH 11, EBF 11, EF 9, 6 L 6, 2 el. dyn. Lautsprecher je 4 W, 1 perm. dyn. Lautsprecher, Wi-derstände. Suche: Dreh-strommotor 3 bis 10 PS 220/ 380. Zuschrift. u. Nr. 1512 H.

Biete: Gegentaktzerhacker W. GL. 2,4 a nach Funkschau-Heft 12 / 1947. Suche: RV 12 P 2000. Zuschriften an Held, (21a) Herford, Sand-brede 25.

Biete: Neue Vielfachfnstrumente für Rundfunk. Hand-bohrmaschine 220 V/10 mm Allstromzweikreiser, Ersatzteile, Röhren, VEF Koffersuper D 21 Serie, was brauchen Sie? Suche: Schreibmaschine neuwertig, Schmalfilmprojektor 16 mm. Biete: Ultra Hö-henheilsonne 110 Volt Fried. Pr. 110 RM. Sucne: Gleich-wertigen Photo (Filmkamera). Zuschriften unter Nr. 1511 G.

summer, gleichzeitig umschaltbar als 1-stufig. Mikrofonverst., 110—220V—, kontinuierl. änderb. Ausg. Spng. u. Tonhöhe (80 — 8000 Hz.) oder Multizet S. & H., Mavometer (Gossen) oder Pontavi oder el. Plattenspieler. Such e: H. Armbanduhr mit Stoppuhr, Schweiz. Mod. rund. Wasserd. Stahlgeh., mind. 15 Steine, antimagn. Zuschrift an Heinz Funk, Ludwigshafen / Rhein, Blücherstraße 19.

Biete: Großdrucktagtensuper Philips D 63, Bandbreitenreglung EF 13, ECH 11, EM 11, ABC 1, AF 7, AF 13, AZ 12, AL 4. Suche: Kine-Exakta 24×36. Biete: Philips Oszillograf 3155 B. Suche: Kleinbildkamera. Biete: Zwei Xenon-Objektive 1:1,525 cm und Großsunerchassis. 2,5 cm und Großsuperchassis für 8 Röhren. S u c.h e: An-gebote. Zuschr. u. Nr. 1495 G.

Biete: Rohrenprüfgerät RPG 62, Röhren, u. a. AZ 11, 12, E 2 d, CC 2, P 2000, LV 1, DS 311, Becherkond., 100 uA-Instr. S u c h e: TH-Literatur für Physik, Mathematik, Hi-Technik z. B. Joos, Westphal, Rothe, Baule, Rothe-Kleen, Vilbig. Zuschr. u. Nr. 1518 D.

Biete: Nickel Batterie 12 Volt 240 Ah. Suche: An-gebot. Zuschr. u. Nr. 1510 B.

Biete: Rundfunkröhren 354, 1064, AZ 1, AZ 11, AZ 12, CY 1, Gleichrichter, Drehkon-densatoren. Suche: Rundfunkröhren P 2000, P 10, AF 7, 164. Biete: Rundfunkröhren AZ 1, AZ 11, AZ 12, 354, 1064. Gleichrichter, Kondensatoren, Drehkos. Suche: Autoradio evtl. ohne Röhren. Biete: 5 Kondensatoren 4-8 µF, 5 Luftdreh-Konden-4-8 µF, 5 Luttdreh-Konden-satoren einfach, 5 Gleichrich-ter, 5 Hartpapier-Drehkos, div. Widerstände. Suche: Kom-Widerstände. Suche: Kom-plettes Rundfunkgerät, mögl. Mehrkreiser. Zuschriften unter Nr. 1502 E.

Biete: Meßsender für alle Bereiche. Suche: Laut-sprecher-Chassis od. Angebote. Biete: Röhrenprüfgerät, "Tubatest" für in- u. aus-ländische Röhren. Suche: Lautsprecher, Einbaugehäuse. Biete: Multavi II oder Tavocord und Einbau-Instrum. Suche: Auto-Super, Radione RII 'od. gute Kleinbildkamera. Biete: Röhren CY 1, RE 134. DCH 25. DR 25. DF 25. Biete: Röhren CY 1, RE 134, DCH 25, DAC 25, DF 25, KL 1, RG 12 D 60. Suche: Lautsprecher-Chassis mit Ausgangs-Trafo oder Kupferlack-draht 0,08-0,15 mm. Ange-bote unter Nr. 1451 B.

Biete: Schreibmaschine, Plattenspieler, Univa neu, Mavometer Gossen neu, Werkstatt-Tischlampe neu (Scheerenzug), alle gangbaren Röbrentypen. Suche: Röbrentypen. Suche: Röbrenter Suche: Röbrenter Suche: Röbrenter 1214, 1234, 1374 d, 1821, 1823 d, 1834, 2004, ABLI, ADI, ALI, ECH3, ECH3, ECH1, ECL1, ECH3, ECH1, ECL1, UCL1, UCH1, UCH1, UY11, UCH2, Landsuhl/Pfalz, Ludwigstr. 19. Schreibmaschine,

Biefe: AZ 1, 11, 12, 354, 904, 1064, DBC 21, DDD 25, ECH 4, EH 2, 6 A 8, 6 K 7, 6 Q 7, 6 V 6, 6 H 6, 5 Y 3, 6 SL 7, ACH 1, 1254, Selen,

Der FUNKSCHAU-Verlag sucht

für den eigenen Betrieb eine

Telefonanlage Typ 1/5 bis 1/10 und eine Dezimal- oder Neigungswaage

Angebote erbeten an FUNKSCHAU-Verlag

Oscar Angerer, Stuttgart-S, Mörikestraße 15

2-fach Drehkos. Suche: UCH 11, UBF 11, UCL 11, CL 4, WG 36, 164, ECH 3, 12 SA 7, 25 Z 6, 25 L 6. Zuschriften an Radio-Conrad, Hirschau/Opf.

an Radio-Conrad, Hirschau/Opf.

Biete: Literatur: Barkhausen, Fraenkel, Rein-Wirtz
u. a., Zeitschrift für Fernmeldetechnik, Jg. 2 bis 12,
Radio-Amateur 1923 bis 25,
Funk 1924 bis 39, SiemensZeitschr. Jg. 1 bis 4, Kondensatoren (Hescho, Glimmer,
Wickel, Becher, Drehkos versch.
Ausf.), Widerstände versch.
Ausf.), Widerstände versch.
Ausf., Potentiometer, BatterieRöhren d. Zahlen-Serie, Gleichrichter 9013/50, Meßinstrumente, Draht, Litze und verschiedenes Bastlermaterial.
Suche: Agfa-Rondinax 35,
Großes Agfa-Labor-Handbuch,
Belichtungs-Schaltuhr, Trockenplatte ca. 30×40 cm, LeicaDptiken und Zubehör, auch
unscheinbare und ausgefallene
Sachen, wie Drahtauslöser,
Einzelfilmhalter, Zwischringe,
Spinnenbeine, Dia-Kopiereinrichtung, Vergrößerungseinr.
usw.; Foto-Literatur. Zuschr.
unter Nr. 1492 B.

Biete: Röhren od. Einzel-

Biete: Röhren od. Einzel-Biete: Röhren od. Einzelteile n. Vereinbarg. Suche: FUNKSCHAU Heft 1, Jg. 1946. Biete: Röhren, Einzelteile, od. was such. Sie? Suche: Guter magnetischer Tonabnehmer ohne Arm. Zuschriften an Max H. Alker, Kaufbeuren, Hafenmarkt 12. Hafenmarkt 12.

Biete: Amerik. Röhren verschieden. Typen. Suche: Ihr Angebot. Zuschriften an E. Heninger, Waltenhofen b. Kempten.

Biete: AZ 1, 11 und 12, EBC 3 u. 11, KBC 1, 354 p. dyn. Laufsprecher u. a. (neu). S u c h e: ECH, EBF u. EL 11, 964, UY 11, 164 u. Angebote. (neu). Zuschrift. u. Nr. 1509 H.



ELEKTRO-PHYSIK

H. Nix und Dipl.-Ing. Steingroever Elektr. u. physikalische Instrumente - Geräte für die Magnettechnik KOLN-NIPPES

Ebernburgweg 7

RADIO ROSENBERGER

Saalfeld an der Saale Saalstraße

kauft Radiomaterial aller Art und bittet um Angebote

Röhrenregenerierung

nach besonderem Verfahren alle Typen, beliebige Mengen. Lieferzeit 8-10 Tage. Umfangreiche Erfahrungen sichern höchste Leistungsfähigkeit. Preisberechnung nur bei Erfolg. Bisher über 12 000 Röhren erfolgreich regeneriert. Sockel- und Kappenreparaturen. Umsockeln von Paralleltypen. Anfertigung von Austauschkombinationen. Typen- und Verwendbarkeitsbestimmung unbekannter Röhren.

Dr. S. Wagener Laboratorium f. Rundfunkröhren GmbH (20a) UETZE/Hann., Kirchstraße 11



Dr. Heimann v. Puschmann

Hochfrequenztechnische Werkstätten

Düsseldorf-Oberkassel Dominikanerstraße 26

Das Spezialunternehmen für die Regeneration von Rundfunkröhren Werkstätten v. Händler erhalten Sonderangebot

Radio- und fernmelde-technische Artikel (Geräte, Installationsma-terial, Ersatzteile usw.) und deren Lieferanten ver und deren Lieferanten verzeichnet der BEQUNA-Einkaufskatalog, Elektro'. Z. Z. sof. geg. Nachnahme lieferbar. Preis RM. 16.50 und 1.20 Versandspesen.

BEQUNA-Verlag, (22a) Remscheid-Lennep 635 g

Elektro-Geschäft

elektro - mechanischer Betrieb o Reparaturwerkstatt f. Elektromeschinen u. Ap-parate in den Westzonen v. Elektro - Maschinenb.-Ing. und Handwerksmeister zu kaufen oder zu pachten ge-sucht, evtl. Teilhaber. Angebote erbeten unt. 2367 an ANZEIGEN-WEBER

Reparaturkartenund Bücher

geöst mit Kordel und Firmeneindruck, wie bekannt. Sonstige Bü-cher usw. Bitte Muster anfordern.

»Druvela« D.R.W.Z. Gelsenkirchen

Netz- v. Ausgangstransformatoren, Drosseln, Relais, Schweißtransformataren

Berlin N 65

Transformatorenbau H. HEER Gelsenkirchen

Piezoelektrische Quarzkristalle für Wissenschaft und Technik

Meßgeräte



für die Hoch- und Niederfrequenz-

HEINZ EVERTZ Piezoelektrische Werkstätte STOCKDORF bei München Gautinger Str. 3 · Fernruf 8 9477

5 Röhren-6 Kreis-Super

sofort laufend lieferbar bei Gegenlieferung in Röhren RV12 P2000

THUMMEL & GROZINGER Stuttgart-Botnang, Gallenklingenstr. 45

Lautsprecher-Reparaturen

aller Fabrikate und Typen Membranen, Schwingspulen Zentrierungen nach Öriginal Zusammenbau und Komplettierung neuer Systeme. Für Handel v. Industrie

HOF in Bayern Lautsprecher-Werkstätten W.F. SUTLARIC - Vorstadt 8 - Tel. 3250 Radio-Skalen M v. L-Stückpreis RM. 16.— Luft-Ferre-Einkreiser-spule D1/Mittel- und Kurzwelle Stückpreis RM. 7.50 Muster unter Nachn.

RICHTER & GAIL Radiogroßhandel Lübeck, Hohelandstr. 2

Röhrensockel für RV 12 P 2000

ohne Gitteranschluß Preis pro Stück RM. 1.30 netto, Lieferg. ab Lager, auch in größ. Mengen

Heinrich Alles

Rundfunkgroßhandlung Frankfurt / Main Elbestraße 10, Tel. 31506



Von 100 tauben Röhren

werden durchschnittlich 90 Röhren mit dauerhaften Erfolg, teils 100%, nach dem bewährten eigenen Verfahren regeneriert.

Kraftverstärker-Röhren: AD1, 604, AL1, 964, 364, 304, 164, 134, Q84, 074 usw.

Gleichrichter-Röhren: AZ12, AZ4, AZ11, AZ1, 1064, 504. 354 usw.

Alle direkt geheizte Röhren, außer D-Serie, kommerzielle Röhren und solche mit elektrischen oder mechanischen Fehlern.

Trotz lauf. Eing. erfolgt Rücksendg. in 1-2 Tagen.

Alte u. defekte Drosseln v. Ausgangsübertrager, auch alle Übertrager kommerzieller Fertigung wickeln wirz, gewünscht. Normal-Obertragern u. Drosseln kurzfristig um. Anfragen mit Angabe d. Stückzahl u. Art sind zu richten a. Ing.-Büro Wahl Stuttgart-O, Landhausstr. 98B

Kreuzwickelmaschinen

zu verkaufen

Die Angebote sind zu richten an . Ewald Nissen, Kiel Wik Achterkamp 114

Heidrich-Gesellschaft m. b. H. Bamberg

- HGB - Apparatebau Bauelemente der Schwachstrom-Technik

> Großhandel für Rundfunk- und Elektrobedarf, feinmechanische und elektrische Meßinstrumente - Reparaturen

Verwaltung und Betrieb I, Bamberg, Urbanstr. 12 Tel. 271, Betrieb 2, Nürnberg, Schoppershofstr. 56a Betrieb 3, Wabern/Kassel, Bahnhofstraße Nr. 10

Abziehbilder z. Beschriften von Apparaten u.s. w. liefert:

V. KNOSS

FRANKFURT/ MAIN Oederweg 63

Heizspiralen

_wickelt gegen Materialanlieferung preiswert u. schnell

Dipl.-Ing. Heinz Nitschmann

(21a) Bad Pyrmont 101 Bahnhofstraße 57

ACHTUNG RUNDFUNKWERKSTATTEN!

Elkos werden mit den von den Herstellerfirmen garantierten Werten aufgefrischt. Lieferzeit etwa 14 Tage. Verlangen Sie Druckschrift mit näheren Bedingungen.

Rundfunktechnisches Büro

(20a) FALLING BOSTEL - Scharnhorststraße

Wir liefern:

direkt anzeigende Widerstands- und Spannungsmeßgeräte in Taschenformat

Meßbereich O - 30 000 Ohm O - 5, 50, 500 V

Verlangen Sie unser Angebot! H. STEINMEYER GMBH. Düsseldorf, Schweidnitzerstraße 40

Transformatoren

aller Größen. Neuu. Umwicklg. übernimmt bei geringer Altkupferabgabe

ING. RUDOLF HENNIG

Elektromot,-Reparaturwerk Freilassing - Perach

RV 12 P 2000-Röhrensockel

in jeder Stückzahl sofort lieferbar.

Anfragen u. Bestellungen unt.1576 ST

Der Bandfilter-Zweikreiser

Der einfache Empfänger für schwierige Empfangsverhältnisse (Siehe FUNKSCHAU 1947/12, Seite 118)



Hochfrequenz-Ingenieur

Spulensätze durch den Fachhandel

Reparatur von Tonfilmanlagen, Tonfilmverstärkern, Geräten, Lautsprechern, Tonfilm-Zubehör - Reparatur und Neuanfertigung

J. MESKES - VIERSEN, Rheinland

Rundfunkmechanikermeister

Werkstätte für Rundfunk- u. Tonfilmtechnik

Versierter Einkäufer

für elektrotechnische Fabrik der Rundfunku. Meß-Geräte-Branche möglichst mit reichen Erfahrungen und guten Kenntnissen für laufende Besuche der einschlägigen Lieferanten für Halbfabrikate und Fertigungsmaterialien zum sofortigen Eintritt gesucht.

Ausführliche Angebote unter Angabe der Ge-halts-Ansprüche unter Nummer 1586 G erbeten

Lautsneecher

Kristall-Mikrophone

Kraftverstärker 18 Watt

Kohle-Hand-Mikrophone

mit Battriekasten

aller Art werden zu angemessenem Preis instandgesetzt. Gegenwärt. Lie erzeit ca. 2 Wochen. Reparaturstücke genau bezetteln

mit eingebautem Vorverstärker, (Tisch-, Ständer-, und Auto-Ausführung)

Radio-Großhandelsgesellschaft m. b. H.

(21a) BIELEFELD am Lehmstich 54

An Private keine Lieferung

HANS SCHMIDT

RADIO-ZIMMER, Senden/Iller (Bahnstation) Tel. 201

Elektrolyt - Kondensatoren

RICHARD JAHRE, BERLIN

Sammelstelle: BRUNO BUCK O.H.G. Biberach an der Riß, Postfach 7

Für Handel, Industrie, Werkstätten und Funkfreunde sind NORDA-SELECTOR-Spulen aus hochwertigen Hf-Eisen wieder lieferbar

Ein- und Mehrkreiserspulen Superspulen 468 Khz

Verpackung muß bei Bestellung einges. werden Norda Feinwerke Lütjenburg, Ostholstein

So sollten sie alle sein

Ihre Kunden: Regelmäßige Abnehmer, pünktliche Zah-ler - kurz - zuverlässig wie die Funkberater. Es lohnt sich. Funkberater, diese rührigen, gewissenhaften, sehr erfahrenen Radio-Einzelhändler gut zu beliefern, schon heute im Hinblick auf morgen.

Wirerwarten auch ihr Angeb Funkberaterring, Stuttgart Werastraße 79

Wir Funkberater beliebt bei Kunden wie bei Lieferanten

Oszillograph, Philips, GM 3156, neuwertig,

Zwei Marken-Super u. Radiomaterial gesucht.

Angebote unt. R 2504 a.Anzeig.-Koch, Lemgo b.Bielefeld, Papenst. 10

Von rührigem Fachmann (Spezialist für Radio- u. Meßtechnik) geführtes Ing.-Büro, Sitz Stuttgart, übernimmt gute

Fabrikvertretung

Angeb. unt. 1573 W

RADIOFUNK

WOLF-G. MEGOW KG.

liefert d. bewährte dreifarbige

Glasskala

Präzisionsantrieb mit getrennter Bedienung, universelle Befestigung

GROSSHANDEL

LUDWIGSBURG

Karlstraße 7 · Telefon 3798

Berlin Tübingen F4823 F871342 F 3119

Radio-Skalen

Industrie-Skalen für Reparaturzwecke **Amateurskalen**

vielseitig verwendbar mit fantastischen Beleuchtungseffekten liefert:

CURT RIEPE, Ulm/Donau Yorkstraße 26

Lautsprecher

werden mit neuen Membranen, Schwingspulen und Zentrierspinnen versehen.

RADIO-ZURKUHLEN

RAVENSBURG / Wrttbg · Eichelstraße

Unsere seit 17 Jahren bekannten

»RAVE«-Vordrucke

u. Geschäftsbücher in Sonderausführ. f. d. Rundfunkhändler sollen demnächst wieder gelief. werden.

Eine prakt, Durchschreibebuchhaltung befindet sich in Vorbereitung.

Wir bitten alle Rundfunkhändler und Inhaber von Werkstätten um sofortige Aufgabe der jetzigen genauen Anschrift mit Postleitzahl, damit wir uns. in Vorbereitung befindl. Preisliste übersend. können.

Radio-Verlag Egon Frenzel GmbH

(21a) GELSENKIRCHEN i. W., Postschließfach 354