

FUNKAMATEUR



Zeitschrift der GST

- Nachrichtenausbildung
- Nachrichtensport
- Elektronik/Mikroelektronik
- Computersport

5/87

DDR 1,30 M · ISSN 0016-2833



Stippvisite im BAZ Gera

▲ Das jüngste Kind des BAZ, das Computerkabinett, erfreut sich wachsender Beliebtheit bei Geraer Schülern und Lehrlingen

► Seit 1970 wacht das Reparaturkollektiv darüber, daß der Nachrichtenausbildung stets einsatzbereite Technik bereitsteht. Zum Stamm gehören die Kameraden Gottfried Pammler, Klaus-Peter Korb und Hartmut Beier (v. r. n. l.)

▼ Computergestützte Tastfunkausbildung, seit über einem Jahr erfolgreich praktiziert, half mit, daß seither jeder Absolvent die Prüfung meisterte. Am Computer der Ausbilder Peter Kern, Y25OJ

Fotos: F. Noll



FUNKAMATEUR

Die Zeitschrift FUNKAMATEUR wurde ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille der NVA in Silber, die Redaktion mit der Ernst-Schneller-Medaille in Gold.

Herausgeber

Zentralvorstand der Gesellschaft für Sport und Technik, Hauptredaktion GST-Press, Leiter der Hauptredaktion: Dr. Malte Kerber

Verlag

Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik (VEB) – Berlin

Redaktion

Chefredakteur: Oboring, Karl Heinz Schubert, Y21XE, Storkower Str. 158, Berlin, 1055, Telefon: 430 06 18, App. 254, 276 und 338
Dipl.-Ing. Bernd Petermann, Y22TO (Stellvertreter), Dipl.-Journ. Friedrich Noll, Dipl.-Jur. Knut Theurich (Redakteure), Hannelore Spielmann (Redaktionelle Mitarbeiterin), Heinz Grothmann (Zeichnungen), Klubstation: Y63Z

Redaktionsbeirat

Oberstleutnant Siegfried Batschick; Günter Fietsch, Y26SM; Studienrat Ing. Egon Klaffke, Y22FA; Dipl.-Ing. Werner Sajonz, Y22FE; Günter Werzlau, Y24PE; Dr. Dieter Wieduwilt, Y26CD; Horst Wolgast, Y24YA.

Lizenz

Lizenznummer 1504 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR

Herstellung

Lichtsatz: INTERDRUCK Graphischer Großbetrieb Leipzig – III/18/97
Druck und Binden: I/16/01 Druckerei Märkische Volkstimme Potsdam.

Nachdruck

Der Nachdruck ist nur auszugsweise und nur mit Quellenangabe gestattet.

Manuskripte

Merkblätter zur zweckmäßigen Gestaltung von Manuskripten können bei der Redaktion angefordert werden (oder siehe FUNKAMATEUR, Heft 6/1982)

Bezugsmöglichkeiten

In der DDR über die Deutsche Post. In den sozialistischen Ländern über die Postzeitungsvertriebs-Ämter. In allen übrigen Ländern über den internationalen Buch- und Zeitschriftenhandel. Bei Bezugsschwierigkeiten im nichtsozialistischen Ausland wenden sich Interessenten bitte an die Firma BUCHEXPORT, Volkseigener Außenhandelsbetrieb, Leninstr. 16, Postfach 16, Leipzig, DDR-7010.

Anzeigen

laufen außerhalb des redaktionellen Teils. Anzeigenverwaltung: Militärverlag der DDR, Absatzabteilung, Storkower Str. 158, Berlin, 1055, Telefon: 430 06 18, App. 321. Anzeigenannahmestellen der DLK in Berlin und in den Bezirken der DDR. Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 10.

Erscheinungsweise und Preis

Die Zeitschrift FUNKAMATEUR erscheint einmal monatlich. Preis je Heft: 1,30 M. Bezugszeit: monatlich. Auslandspreise sind den Zeitschriftenkatalogen des Außenhandelsbetriebes BUCHEXPORT zu entnehmen. Artikel-Nr. (EDV) 58215.

- Nachrichtenausbildung
- Nachrichtensport
- Elektronik/Mikroelektronik
- Computersport

212	Computersport Das Beispiel Dresden	236	24-MHz-VFO für FM-Funksprechgeräte
213	Nachrichtensportler im Kreis Lüz Auf dem Kurs des Parteitages	237	Ein RTTY-Modem für 300 Baud und 850 Hz Shift
214	Wartung und Pflege der Technik Zur Ausbildungseffektivität	238	Aus der Arbeit eines erfolgreichen Kollektivs
216	Programmierte Erfolge in Thierbach	239	Sondersignalgenerator für Spielzeug und Modellbau
217	Mit GST-Kongreß-Elan zur XXIII. Meisterschaft der DDR	240	Zweitklingel für das Telefon Brummkompensation bei Elektrogitarren
218	cq de y33ber – Verbindungen zum Berlin-Jubiläum	242	Auf zum Computer-Wettbewerb des Kulturpalastes Dresden
219	An einer Wiege von Funkpeilsportlern im Bezirk Neubrandenburg	243	Elektronisch gesteuerter Treppenlichtautomat
220	Kleincomputer in der DDR – eine Übersicht (1)	245	Stromfühlerschaltung mit großem Stromstärkebereich
221	C'I – Netzwerk für den Erstschiß (4) Führungssystem für Luft-Land-Schlacht	245	INMARSAT bewährt sich
222	Anschluß von zwei Magnetband- geräten an einen Diodenausgang	246	Betriebsstundenzähler für 220-V-Geräte
223	Tonblende mit großem Frequenzbereich	247	Digitaler Vielfachmesser mit automatischer Meßbereichsanzeige (1)
224	Mikroelektronik-Baustufen für den POLYTRONIC A-B-C (11)	250	Universelles Labornetzgerät mit elektronischer Sicherung (2)
225	SWL-QTC	251	Interessanter Löteinsatz Integrationsgrad in der Mikroelektronik
226	Ausbreitung Juni 1987 Diplome	252	Mikrorechnergesteuertes mehrstim- miges Liedspiel mit Digitaluhr (1)
227	DX-QTC QSL-Info	254	Der Prozessor im Baudzählwerk (1)
228	KW-Conteste Rekordlisten UKW – 1986	256	Zeitschriftenschau Büchervorschau
230	UKW-QTC, UKW-Conteste Endauswertung „Sieg 41“		
232	Funkfern schreiben – Stand und Tendenzen		
234	AFSK-Generator in CMOS-Technik		
235	Ein Leistungssummierer für Intermodulationsmessungen		

TITELBILD

An der Sektion Polytechnik der Pädagogischen Hochschule „Liselotte Herrmann“ in Güstrow werden zukünftigen Lehrern u. a. Kenntnisse in der Mikrorechentechnik vermittelt.

Foto: ADN-ZB/Pätzold

COMPUTERSPORT

Das Beispiel Dresden

Mit Beginn dieses Jahres wurde unsere Wehrorganisation in Dresden um einen Anziehungspunkt reicher. Seit Januar 1987 existiert im Informatik-Zentrum des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen ein GST-Computerkabinett. Dieses Zentrum der Forschung und Lehre gehört zur Technischen Universität Dresden.

Die Neuigkeit sprach sich in der GST-Kreisorganisation der TU und darüber hinaus schnell herum. An Interessenten für die Arbeit mit Kleincomputern mangelte es nicht, und da sich im Informatik-Zentrum die Hard- und Softwarespezialisten die Türklücke im wahren Sinne des Wortes in die Hand geben, fanden sich auch sofort qualifizierte Kameraden für eine Tätigkeit als Übungsleiter. Folglich konnte schon am 21. Januar 1987 eine GST-Sektion Computersport gegründet werden.

Inzwischen nutzen vier Übungsgruppen mit mehr als 40 Jugendlichen das Computerkabinett, machen sich mit der Bedienung und Programmierung der KC 85/3 vertraut. Aus ihren Erfahrungen schöpfend, meisterten die Übungsleiter – Studenten und junge Wissenschaftler – anfängliche Schwierigkeiten. Arbeitsunterlagen wurden zusammengestellt und für alle Teilnehmer vervielfältigt. Da Ausbildungsprogramme noch nicht vorhanden sind, legte man selbst Aufgaben für die einzelnen Übungsgruppen fest. Die 14 Schüler und Lehrlinge der Übungsgruppe 1 haben sich in einem BASIC-Kurs an einem Dresdner Pionierhaus bereits Grundkenntnisse angeeignet. Sie können dabei schon kompliziertere Programmieraufgaben lösen, wobei Computergrafik sowie

Strategie- und Reaktionsspiele im Mittelpunkt stehen. In der zweiten Gruppe erhalten 12 Lehrlinge der nahen kommunalen Berufsschule durch eine Übungsleiterin Unterricht zum Umgang mit der leicht erlernbaren Programmiersprache BASIC.

Die Teilnehmer der Übungsgruppen 3 und 4, allesamt gestandene oder künftige Studenten, befassen sich mit anspruchsvollen Programmierproblemen, die ihr ganzes Wissen und Können fordern. Da werden mit den KC 85/3 mathematische und grafische Aufgaben gelöst, denkt man intensiv über mögliche Varianten und Bewertungskriterien für künftige Leistungsvergleiche zwischen den GST-Computersportlern nach und arbeitet an Hardwarekomponenten, beispielsweise zur lokalen Rechnerkopplung. Für die Dresdner ist es Ehrensache, daß sie sich am 1. GST-Computersportwettbewerb aus Anlaß des VIII. Kongresses der GST beteiligen.

Besieht man das Umfeld der Sektion, so bleibt nicht verborgen, daß für die Arbeit der Kameraden außerordentlich günstige Bedingungen bestehen. Der Leiter des Informatik-Zentrums, Prof. Tzschoppe, schätzt und unterstützt die GST-Computersportler. Er sieht in der Beschäftigung der Jugendlichen mit der Mikrorechner-technik einen Weg, durch fundierte Vorkenntnisse künftig das Niveau der Studieninhalte zu heben und die Ausbildung der Studenten effektiver zu gestalten. Gleiches gilt selbstverständlich auch für alle Jugendlichen, die einen militärischen oder zivilen technischen Beruf ergreifen wollen. Der GST-Kreisvorsitzende der TU, Dr. Streil, ist ebenfalls ein

begeisterter Computertechniker. Für ihn besteht eine wesentliche Aufgabe darin, die wertvollen Kleincomputerarbeitsplätze künftig wie in der Volkswirtschaft möglichst intensiv zu nutzen. Das erfordert, weitere Übungsgruppen zu bilden und damit noch mehr Jugendlichen als bisher Zugang zur Computertechnik zu verschaffen.

Nicht unbedeutend sind aber auch die Rückgriffsmöglichkeiten der Sektion auf die Hard- und Software des Informatik-Zentrums. Bemerkenswert, daß die Dresdner Kameraden ihre günstigen Arbeitsbedingungen auch als besondere Verpflichtung ansehen. In diesem Sinne stellen sie Überlegungen an, wie die Ergebnisse ihrer Arbeit allen Computersportlern der GST zugänglich gemacht werden können. Diese Frage wurde unter anderem beraten, als Ende Februar Oberst Pitschel, Stellvertreter des Vorsitzenden des Zentralvorstandes der GST, und Dieter Sommer, Abteilungsleiter Nachrichtenausbildung im Zentralvorstand der GST, bei den Dresdner Computersportlern zu Gast waren und sich über erste Erfahrungen der neugegründeten Sektion informierten.

K. Theurich



Bild 2: Dr. Weirauch erläutert die Arbeitsweise eines von ihm entwickelten Programms zur Auswertung von Schießwettkämpfen



Bild 1: Oberst Pitschel (2. v. l.) im Gespräch mit Prof. Dr. sc. Tzschoppe zu Fragen der künftigen Zusammenarbeit zwischen GST und Informatik-Zentrum. An dem Meinungsaustausch nahm auch Dieter Sommer (l.), Abteilungsleiter im ZV der GST, teil



Bild 3: Egbert Starkloff, einer der Übungsleiter, beim Testen eines Programms für den 1. Computersportwettbewerb der GST

Fotos: K. Theurich

Nachrichtensportler des Kreises Lübz beschlossen vielfältige Vorhaben

Wahlversammlungen in Goldberg und Plau brachten gute Ergebnisse

Neben aktiver Teilnahme und guten Plazierungen an kreislichen und bezirklichen Wettkämpfen konnten die Kameraden der Grundorganisation Nachrichtensport „Ernst T. Krenkel“ in Goldberg mit einem Rückblick auf vergangene Jahre auch auf gute Traditionen bei der militärischen Nachwuchssicherung verweisen. So verpflichteten sich fünf Kameraden, in einem militärischen Beruf zu dienen, und acht leisteten bzw. leisten ihren Ehrendienst bei der NVA für drei Jahre. Unter dem Motto „Ausbildungszeit ist Leistungszeit“ wollen die Kameraden ihre GST-Arbeit aktivieren. Es geht ihnen besonders um die Verbesserung der Traditionsarbeit, die Aufnahme neuer Mitglieder, eine vorbildliche Finanzarbeit und eine erhöhte Aufmerksamkeit bei der Durchsetzung von Ordnung, Sicherheit und Disziplin. Die Kameraden T. Lischewski, J. Bahlke, K. Rump, J. Okrongkli und J. Butze werden eine Funkstufe ablegen. M. Rickert und G. Baumann möchten das Erlernen der Morsezeichen abschließen.

Die Zusammenarbeit mit der Grundorganisation Nachrichten „Dr. Richard Sorge“ Plau und mit der Sektion Funkpeilmehrkampf am Haus der Jungen Pioniere in Lübz wird intensiviert werden. Diese und viele andere anspruchsvollen Aufgaben beschlossen die Mitglieder der GO auf ihrer Wahlversammlung. Auch die Kameraden der Grundorganisation Nachrichtensport „Dr. Richard Sorge“ in Plau haben sich in Vorbereitung und Auswertung des VIII. Kongresses und des 35. Jahrestages der GST viel vorgenommen, um die „GST-Verpflichtung XI. Parteitag der SED“ mit Leben zu erfüllen.

Sie beschlossen auf ihrer Wahlveranstaltung unter anderem, den Nachrichtensport mit Hilfe der Presse stärker zu publizieren, um für diese interessante Wehrsportart mehr Jugendliche zu gewinnen. Es geht ihnen weiterhin um die Teilnahme an der Schulmesse in Plau, um das Schießen zur „Goldenen Fahrkarte“, um die Pflege und Wartung der Nachrichtentechnik



und um das Leisten von 100 Machmit-Stunden. Selbstverständlich werden sich die Kameraden der GO solidarisch zeigen mit den um ihre nationale Freiheit kämpfenden Völkern.

Damit in der Ausbildung keiner zurückbleibt, haben die Kameraden Patenschaften übernommen, und die Sektion Funkpeilmehrkampf am Haus der Jungen Pioniere in Lübz wird ebenfalls tatkräftig unterstützt.

Jeder Kamerad der GO legte eine persönliche Verpflichtung für dieses Ausbildungsjahr auf den Tisch, deren Abrechnung zum ersten Mal anlässlich des VIII. Kongresses im Mai erfolgte.

I. Schmidt

Auch in der GO „Albert Hösler“ des GST-Kreis-ausbildungszentrums Berlin-Prenzlauer Berg war die Wahlversammlung ein Höhepunkt im Organisationsleben

Foto: F. Noll



KOMMENTAR

Auf dem Kurs des Parteitages

Der VIII. Kongreß der Gesellschaft für Sport und Technik ist Geschichte – einerseits. Andererseits werden seine Beschlüsse bis in die neunziger Jahre hinein unsere Arbeit bestimmen. Für die ist durch die überaus erfolgreiche Tätigkeit der Kameraden und Kameradinnen, insbesondere in Vorbereitung und Auswertung des XI. Parteitages der SED, eine gute Basis geschaffen. Das wies der Rechenschaftsbericht des Zentralvorstandes der GST an den Kongreß aus.

Der Kongreß stellte fest, daß in den vergangenen fünf Jahren Erfolge erzielt worden seien wie nie zuvor in der 35jährigen GST-Geschichte. Das ist zugleich ein Dank für die gute Arbeit auch an die in der Nachrichtenausbildung und im Nachrichtensport Tätigen. Und das ist Ansporn für sie, die neuen Ziele zu erreichen.

Sie werden darum ringen, die Wehrpflichtigen noch besser auf ihren bewaffneten Dienst am Frieden vorzubereiten, diese mit dem Sinn sozialistischen Soldatseins und mit künftigen militärischen Aufgaben vertraut zu machen. Sie werden mit Ideen und Engagement mithelfen, die Wehrfähigkeit und die Wehrbereitschaft der gedienten Reservisten zu erhalten.

Neues kommt auf die Grundorganisationen und Sektionen Nachrichtensport zu. Es gilt, die Nachrichtensportarten weiter zu profilieren und insbesondere Jugendliche stärker für diese zu interessieren. Bewährtes und Erreichtes wird mit dem aktuell Notwendigen verknüpft, um auch in dieser Wehrsportart größere Effektivität und Intensität in der Ausbildung und Erziehung sowie bei Wettkämpfen noch bessere Ergebnisse durch höhere Leistungen zu erreichen.

Aufbauend auf den wertvollen Erfahrungen der fünf Bezirke, die den Computersport der GST erproben, wird die neue attraktive Sportart sowohl Jugendliche als auch gestandene Nachrichtensportler in ihren Bann ziehen.

Sicher ist, und das gaben zahlreiche Kongreßdelegierte kund: Die sozialistische Wehrorganisation erfüllt ihren gesellschaftlichen Auftrag, einen wirksamen Beitrag zur allseitigen Stärkung der DDR, zur kommunistischen Erziehung und zur weiteren Entwicklung einer hohen Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit der Bürger zu leisten.

Wir Mitglieder der GST sind stets bereit, uns mit Bekenntnis und Tat für die auf die Sicherung des Friedens und auf das Wohl des Volkes gerichtete Politik der Partei einzusetzen, wie es der Kongreß-Gruß an den Generalsekretär des ZK der SED, Genossen Erich Honecker, zum Ausdruck brachte.

F. Noll

Wartung und Pflege der Technik

In den letzten Jahren ist die Anzahl der Nachrichtengeräte, die der GST zur Ausbildungs- und Wettkampftätigkeit zur Verfügung stehen, recht umfangreich geworden. Gute Wartung, richtige Pflege und sachgemäße Behandlung sind die Voraussetzungen für gute Funktionsfähigkeit, hohe Betriebsbereitschaft und lange Lebensdauer dieser Geräte.

Dies ist ein alter Grundsatz, den jeder, der mit Technik umgeht, und seien es „nur“ das eigene Fahrrad oder Moped, beherzigen sollte. Damit sind wir auch mittendrin in der „GST-Verpflichtung XI. Parteitag der SED“, wo es heißt: „Das ökonomische Denken und Handeln aller Mitglieder richten wir auf die Einhaltung einer vorbildlichen Ordnung, auf die Wartung und Pflege der Technik ... Durch sorgsamen Umgang, vorbildliche Lagerhaltung und Nachweisführung sowie Vermeidung von Verlusten wollen wir die Verbrauchsnormen der materiellen Mittel senken ...“

Die Wartung und Pflege der GST-Nachrichtentechnik liegt hauptsächlich in den Händen ehrenamtlicher Gerätewarte und Reparaturkollektive. Die Einführung der präzisierten Ausbildungsprogramme in die Laufbahnausbildung erhöht auch den Auslastungsgrad der Technik, da nun die praktische Arbeit mit den Geräten im Mittelpunkt steht. Die Wiederaufnahme von Fernsprechtechnik in den Bestand der GST vergrößerte die Anzahl der zu wartenden Nachrichtentechnik. Damit erhöhten sich auch die Anforderungen an die ehrenamtlichen Gerätewarte und Reparaturkollektive.

Ausgangspunkte für eine gute Arbeit sind in erster Linie die entsprechenden Räumlichkeiten für die Unterbringung der Technik, für das Laden der Sammler und für die Einrichtung einer Nachrichtenwerkstatt.

In guter Zusammenarbeit mit dem Kreisvorstand und der notwendigen Eigeninitiative lassen sich sehr gute Voraussetzungen schaffen, intensiver und rationeller Instandsetzungsleistungen zu erbringen sowie die materiellen und finanziellen Mittel sparsam und zweckmäßig einzusetzen.

In unserer Kreisorganisation Luckenwalde gibt es seit 1980 ein Reparaturkollektiv. Nachrichtenlager, Ladewerkstatt und Nachrichtenwerkstatt wurden in Eigenleistung, mit Unterstützung des Kreis- und Bezirksvorstandes der GST ausgebaut, eingerichtet und ausgestattet.

Ausbilder, Gerätewarte und Mitglieder der Reparaturkollektive haben es sich zum Grundsatz gemacht, den sich in der Ausbildung befindlichen Jugendlichen

der Laufbahnausbildung und des Wehrsports von Beginn an den ordentlichen Umgang mit den Nachrichtengeräten anzuerziehen. Dabei ist es richtig, auch einmal den Preis einer „R-105“ oder des „Teltow“ zu nennen, so daß der Jugendliche eine Vorstellung bekommt, mit welchen Sachwerten er bei der Ausbildung umgeht.

Jeder weiß, vorbeugen ist besser als heilen, soll heißen instandsetzen. Deshalb, so unsere Erfahrungen, ist es richtig und wichtig, daß

- in der Ausbildung Zeiten für Pflege und Wartung vorgesehen werden;
- vor jeder Ausbildung und jedem Wettkampf eine Funktionsprobe der Geräte erfolgt;
- nach jeder Ausbildung eine gründliche Kontrolle auf mechanische Defekte der Geräte und auf Vollständigkeit des Zubehörs stattfindet;
- Sammler, die die erforderlichen Werte nicht bringen, geladen werden;

Nachgereicht: Zur Ausbildungseffektivität

Unser Autor schrieb in der „FA“-Ausgabe 1/1987, Seite 5, davon, daß es gelungen sei, Ausbildungszeiten beträchtlich zu verkürzen. Die Redaktion bat ihn, darüber unseren Lesern ausführlicher zu berichten. Hier die Antwort des Kameraden Walter Koch:

In den letzten Jahren führten wir die Elektronikausbildung für unsere zwei Ausbildungsgruppen in jeweils einer Wochenstunde durch. Die Wiederholung der erworbenen Kenntnisse, der Aufbau der Baukästen und Stromversorgungsgeräte, die Bereitstellung der Meßtechnik und die Räumung der Arbeitsplätze am Ende einer Ausbildungsstunde nahmen bis zu 35 Prozent der zur Verfügung stehenden Zeit in Anspruch, und es war in der Regel nur ein Experiment möglich.

Seit 1986 bilden wir nun jeweils eine Gruppe in zwei zusammenhängenden Stunden pro Woche aus. Die Verlustzeit sinkt damit auf etwa die Hälfte, da die verzögernden Faktoren zwischen diesen beiden Ausbildungsstunden entfallen. Jetzt ist uns die Durchführung von durchschnittlich drei Experimenten möglich. Bei Experimenten mit Tongenerator konnten wir bisher nur einen einzigen Tongenerator einsetzen. Durch den Aufbau eines selbstgebaute Tongenerators für jede mit zwei Kameraden besetzte Arbeitsgruppe kamen wir auch hier zu höherer Effektivität. Qualitativ verbessert wurde die Ausbildung auch durch Einsatz selbstgeschaffener Regelnetzteile.



- einmal im Jahr eine Normwertkontrolle der Ausbildungsgeräte durchgeführt wird.

Dadurch ist es den Ausbildern, Übungsleitern und uns „Technikern“ gelungen, höhere Ausfallquoten auszuschließen und die Ausbildung jederzeit mit dem entsprechenden Nachrichtengerät sicherzustellen. Und es sind Bedingungen geschaffen, die uns weiterhin optimistisch in die Zukunft schauen lassen.

K.-J. Dietz

Die Ausbildung im Spezialistenlager Nachrichtensport wird von den Kameraden H. Schulze, G. Klinger und von mir durchgeführt. Für jeden von uns sind die Aufgaben exakt festgelegt.

Wichtig waren Überlegungen zum Wie. Und bei diesen sind wir darauf gekommen, für jeden Tag jeweils sechs Ausbildungsstunden aufzuschlüsseln. Je drei Stunden vormittags und nachmittags. Dabei wechseln wir von theoretischer zu praktischer Ausbildung und umgekehrt, und auch der Wechsel von Ausbildern und Methoden hat sich bisher bewährt. Mögen die einzelnen Verbesserungen gar nicht so groß erscheinen, so haben sie in ihrer Summe doch zu einer wertvollen Verkürzung der Ausbildungszeit um etwa ein Jahr geführt.

*

Die Redaktion ist an Erfahrungen auch aus anderen Ausbildungsgruppen und Arbeitsgemeinschaften interessiert. Vor allem suchen wir Beispiele für die Ausbildung des Nachwuchses im Amateurfunk, einer unserer interessantesten Wehrsportdisziplinen im Nachrichtensport der GST. Wo wird der Einstieg in den Amateurfunk für die Anfänger vor allem durch die Baupraxis einfacher Geräte unterstützt? Welche Schaltungen und Bauanleitungen suchen die Anfänger?

Redaktion FUNKAMATEUR
Storkower Straße 158, Berlin, 1055

Berufsunteroffizier der NVA



Die Nationale Volksarmee bietet Jugendlichen, die bereit sind, für den militärischen Schutz des Friedens und unseres sozialistischen Vaterlandes Soldaten zu führen und moderne Technik zu meistern, interessante und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten als Berufsunteroffizier mit MEISTERQUALIFIKATION.

Voraussetzungen:

- 10. Klasse der OS
- Facharbeiterabschluß
- guter Gesundheitszustand
- vormilitärische Laufbahnausbildung in der GST
- Führerschein Fahrzeugklasse C

Förderung und Perspektive:

- Hilfe bei der Berufswahl
- Ausbildung in über 30 Fachrichtungen mit einer Qualifikation als Meister der sozialistischen Industrie
- kontinuierliche Beförderung
- stetig steigender Verdienst
- Wohnung am Dienstort
- Förderung und Unterstützung nach Ausscheiden aus dem aktiven Wehrdienst

Ein Beruf in der Nationalen Volksarmee – eine Chance auch für dich!

Frage deinen Klassenleiter,
informiere dich im Berufsberatungszentrum!
Schriftliche Bewerbung bis 31. 3. in der 9. Klasse.

Programmierte Erfolge

Erfahrungen der GST-Grundorganisation
„Juri Gagarin“ in Thierbach

Im Kreisausbildungszentrum Nachrichten, das durch unsere Grundorganisation im GST-Stützpunkt errichtet wurde, erhalten Kameraden aus den verschiedensten Betriebsberufsschulen des Kreises Borna ihre Ausbildung in der vormilitärischen Laufbahnausbildung Nachrichtenspezialist.

Für die Laufbahnausbildung stehen uns sieben Ausbilder zur Verfügung, von denen 4 Kameraden aus den Produktionsbereichen kommen. Sie alle geben den Kameraden vieles von dem mit auf den Weg, was sie brauchen, um im Sinne der sozialistischen Moral und Weltanschauung handeln zu können.

So diskutieren wir in der wehrpolitischen Schulung über militärpolitische Fragen, vertiefen und erweitern Erkenntnisse im Gespräch. Das hilft unseren Kameraden, gesellschaftliche Zusammenhänge besser zu verstehen, sich in den politischen und militärpolitischen Problemen unserer Zeit besser zurechtzufinden. Hier geht es immer darum, sich über die Verteidigungswürdigkeit des Sozialismus, über das „Wofür“ und das „Wogegen“ Soldat zu sein, klar zu werden. In Verbindung mit einzelnen Themen der fachlichen Ausbildungswege trägt die wehrpolitische Schulung dazu bei, das sozialistische Wehrmotiv bei allen Kameraden weiter auszugestalten und sie somit zu befähigen, bewußt und diszipliniert den Dienst in der NVA oder in den Grenztruppen der DDR anzutreten.

In der Spezialausbildung erhalten die Kameraden einen Einblick in die Rolle und Verantwortung des Nachrichtensoldaten als dem wichtigsten Faktor im Nachrichtensystem. Indem sich unsere Kamera-

den entsprechende Grundkenntnisse über das Nachrichtenwesen aneignen, werden sie gleichzeitig zu einem verantwortungsbewußten Handeln angeregt, das die strikte Einhaltung der Dienstvorschriften für die Erfüllung des Kampfauftrages eines künftigen Nachrichtensoldaten einschließt.

*

Grundlage für die intensive Arbeit mit Funk- und Fernsprechgeräten ist das Beherrschen der Regeln des Funk- bzw. Fernsprechtbedienstedienstes.

Das, was jeder Kamerad zu einem Thema in wenigen Stunden theoretisch aufgenommen hat, wird während einer Funkübung praktisch wiederholt und gefestigt. Unsere künftigen Nachrichtensoldaten lernen Sprechfunkverbindungen in der Funkrichtung oder im Funknetz selbständig herzustellen, zu halten und zu betreiben sowie Fernsprechtbedienstedienst an Vermittlungen und Endstellen durchzuführen.

Redewendungen, Verkehrsabkürzungen und Betriebszeichen beim Nachrichtensprechbedienstedienst sowie die Arbeit mit der Tabelle des diensthabenden Funkers werden genauso geübt wie die exakte Aussprache des Buchstabieralphabets beim Spruchtausch oder das Führen von wichtigen Nachweisdokumenten. Bei den Funkübungen werden unsere Kameraden geschult im Umgang mit Funk- und Fernsprechgeräten, sie trainieren den praktischen Funk- und Fernsprechtbedienstedienst in vielen Varianten, einschließlich des Betriebsdienstes in russischer Sprache.

Vermittelt werden auch Kenntnisse, die



sie befähigen, einfache technische Zusammenhänge der Nachrichtenübertragung zu verstehen, wie die Grundlagen der Fernsprechübertragungstechnik oder die Wirkungsweise des Ausbildungsfunkgerätes. Sie lernen die taktisch-technischen Daten des UKW-Funkgerätes kennen, werden in dessen Einsatzgrundsätze und Bedienung eingewiesen, lernen dieses Gerät mit seinen strukturmäßigen Antennen zu entfalten. Unsere Ausbilder zeigen den Kameraden, daß es wichtig ist, Lust und Liebe zur Nachrichtentechnik zu entwickeln und sorgsam und verantwortungsbewußt mit dem anvertrauten Volkseigentum umzugehen.

Zum Abschluß des ersten Ausbildungsjahres wird bei allen Teilnehmern an der vormilitärischen Laufbahnausbildung das bisher erworbene Wissen und Können überprüft. Diese Leistungsüberprüfung, ein Höhepunkt der Ausbildung, dient dazu, den Grad der erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten auf ausgewählten thematischen Gebieten zu ermitteln. Desweiteren beurteilen wir, wie sich bei den einzelnen Kameraden bzw. in der Ausbildungseinheit Disziplin und Ordnung sowie solche Verhaltensweisen herausgebildet haben, die zur Vorbereitung auf den Armeedienst benötigt werden.

Die Abschlußübung nach dem zweiten und letzten Ausbildungsjahr ist für die Kameraden eine Bewährungsprobe. Im Verlauf der Übung beweist jeder Kamerad, inwieweit er in der Lage ist, unter physischen und psychischen Belastungen die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzuwenden. Dabei hat jede Ausbildungsgruppe schwierige Situationen kollektiv und initiativreich, mutig und beharrlich zu meistern.

Zusätzlich zum Ausbildungsprogramm bereiten wir jährlich für die konzentrierte Tastfunkausbildung am Bezirksausbildungszentrum zehn Kameraden vor. Und wir können sagen, daß diese Kameraden durch gute Leistungen unseren Kreis würdig vertreten haben. Betrachtet man die gegenwärtige, wechselvolle militärpolitische Lage, liegt die Bedeutung der Ausbildung künftiger Nachrichtenspezialisten in der GST klar auf der Hand. Mit



„Die Abschlußübung ist für die Kameraden eine Bewährungsprobe.“ Dabei beweist jeder, inwieweit er in der Lage ist, unter körperlichen und geistigen Belastungen das Gelernte zum Nutzen des Kollektiva anzuwenden

Foto: Archiv

Mit GST-Kongreß-Elan zur XXIII. Meisterschaft der DDR

Erst wenige Tage sind vergangen, seit der VIII. Kongreß der Gesellschaft für Sport und Technik in Karl-Marx-Stadt eine erfolgreiche Bilanz der Entwicklung unserer Organisation in den letzten Jahren ziehen konnte. Nunmehr haben die Delegierten neue und größere Aufgaben für die kommenden Jahre beschlossen, welche für alle Kameraden und Vorstände Richtschnur des Handelns sein werden.

Für etwa 450 Nachrichtensportler der DDR heißt es jetzt aber erst einmal, die kommenden Trainingstage nochmals intensiv zu nutzen, um mit einem Gepäck voller guter und sehr guter wehrsportlicher Leistungen Anfang Juli die Fahrt nach Cottbus, dem diesjährigen Austrichterbezirk der XXIII. Meisterschaft der DDR im Nachrichtensport, anzutreten. Cottbus – Synonym für Energiewirtschaft und Kohleförderung (im 8 262 Quadratkilometer großen Bezirk werden immerhin 60 Prozent der Rohbraunkohle der DDR gefördert) – hat sich gut auf den Empfang unserer Wettkämpfer vorbereitet. An dieser Stelle gebührt deshalb ein erstes Dankeschön der Parteikommission unter Leitung des 1. Sekretärs der Kreisleitung der SED Cottbus-Land, Genossen Werner Wendisch, und dem Generaldirektor des Braunkohlenkraftwerkes, Genossen

Retschke, welcher die Schirmherrschaft über unsere Meisterschaft übernahm, wie auch den vielen haupt- und ehrenamtlichen Kameraden des Gastgeberbezirkes, die diesen wehrsportlichen Höhepunkt des Jahres 1987 mit vorbereiten.

Was erwartet nun die Beteiligten an diesjährigen DDR-Ausscheid der Besten? Alle Wettkampfstätten konzentrieren sich auf das Gebiet rund um das Bezirksausbildungszentrum Cottbus-Sielow. Die Funker tragen ihre Leistungsvergleiche in bewährter Weise in einem modernen Schulkomplex aus. Mit Spannung kann man die Leistungen der Cottbuser Favoritin Cathrin Plache erwarten. Wird ihr die Verteidigung des DDR-Meister-Titels von 1986 gelingen? Wird es 1987 für eine Cottbuser Jugendmannschaft zur ersehnten Medaille reichen? Der 4. Platz des Vorjahres ist sicherlich Ansporn genug! Auch für die Fernschreiber wird es beste Wettkampfbedingungen im BAZ geben. Diese Sportart, gemessen an den Ergebnissen bei vorangegangenen Meisterschaften, scheint den Cottbusern nicht so recht zu liegen. Hier werden es vornehmlich die Favoriten aus den Hochburgen des Fernschreibsports – Karl-Marx-Stadt, Dresden und Neubrandenburg – sein, die sicher ihre Vorjahressiege verteidigen wollen. In der Klasse „Frauen“ darf man

gespannt darauf sein, ob es der charmannten Erfurterin Petra Fritza wiederum gelingen wird, ihre stärksten Konkurrentinnen aus Dresden – Constanze Kahl und Heike Hübner – auf die Plätze zu verweisen!

Für die Funkpeilmehrkämpfer dürfte jetzt schon klar sein: Man fährt in einen Bezirk, der zwar zu etwa 40 Prozent bewaldet ist, aber ansonsten keine „gebirgigen Härten“ aufzuweisen hat! Es wird also nicht in erster Linie die physische Leistung dominierende Voraussetzung für den Sieg sein, sondern der perfekte Umgang mit Peilempfänger und Karte und Kompaß! Bestimmt werden die Cottbuser Funkpeilmehrkämpfer wieder alles daransetzen, in der Bezirkswertung den 3. Platz des Vorjahres gegen die starke Konkurrenz der Dresdner zu behaupten, denen im Vorjahr nur ein einziger Punkt zum dritten Platz gefehlt hatte.

Man darf gespannt sein, denke ich. Kann doch gerade in dieser Sportart manches passieren, was sehr schnell den Sieg kostet! Die Vorbereitungen im Gastgeberbezirk sind fast abgeschlossen. Nun bleibt es den Wettkämpfern überlassen, wie sie die guten Wettkampfbedingungen im Kampf um einen der 36 DDR-Meister-Titel nutzen bzw. wie es ihnen gelingt, durch überdurchschnittliche Leistungen zum Gelingen der Meisterschaft insgesamt beizutragen.

Ein paar Tage für das Training bleiben ja noch ...

D. Dietrichkeit,
ZV der GST

Fortsetzung von Seite 216

dem Einsatz all unserer Kräfte und Mittel zur vollen Erfüllung der im Ausbildungsprogramm festgeschriebenen Zielstellungen tragen wir deshalb dazu bei, den objektiv gestiegenen Anforderungen an die sozialistische Landesverteidigung gerecht zu werden.

Wir haben Klarheit darüber, daß die NVA und die Grenztruppen der DDR von uns Nachrichtenspezialisten erwarten, die über solche Vorkenntnisse verfügen, daß sie nach der Einberufung problemlos in den militärischen Ausbildungsprozeß eingegliedert werden können.

Die organisatorisch-technischen Voraussetzungen dafür wurden geschaffen und die personellen und materiell-technischen Möglichkeiten als weitere Faktoren berücksichtigt. Es gehört zu den guten Ergebnissen unserer Arbeit, daß wir einen stabilen und leistungsfähigen Stamm von Ausbildern gewonnen, entwickelt und qualifiziert haben. Stetig ist die Überzeugung jedes Ausbilders ge-

wachsen, keinerlei Abstriche an Thema, Ausbildungsziel und Nutzung der Ausbildungszeit zuzulassen. Die auf der Tagesordnung stehende Forderung nach der Erhöhung der Qualität der Ausbildung ist nicht nur eine Frage des Programminhaltes oder der materiellen Basis. Höhere Qualität läßt sich nur erreichen, wenn unsere Ausbilder ausreichend qualifiziert, wenn sie auf ihre Aufgaben eingestellt und zielgerichtet vorbereitet werden. Dem tragen wir Rechnung.

Wir können auf den großen Nutzen eines richtig organisierten und gut geführten Wettbewerbs verweisen. Er soll in jeder Ausbildungsstunde lebendig sein, den gesunden Wettstreit zwischen den Kameraden und Kollektiven fördern und in der konsequenten Anwendung der Erfahrungen der Besten zu einem einheitlichen, hohen Leistungsniveau führen. Sich gegenseitig anspornen und helfen, schwierige Situationen mit vereinter Kraft überwinden, so unsere Erfahrung, das ist sozialistischer Wettbewerb und der richtige Weg, um sehr gute Ergebnisse in der Ausbildung zu erreichen. Dazu gehört

auch, daß alle Kameraden durch eine wirksame politisch-ideologische Arbeit ständig zum Ringen um hohe Leistungen motiviert und mobilisiert werden.

Weitere Fortschritte in unserer Arbeit werden davon abhängen, wie unsere Ausbilder die Einheit von kommunistischer Erziehung und vormilitärischer Ausbildung in hohem Maße verwirklichen.

Denn die Frage stellt sich doch nicht so: Entweder erziehen oder ausbilden; sondern: Erziehen, indem ausgebildet wird und umgekehrt. Unsere Erfahrungen besagen, daß immer, wenn Kenntnisse vermittelt, Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt werden, zugleich Einstellungen, Gefühle, Willens- und Charaktereigenschaften entstehen und ausgeprägt werden, die der künftige Soldat braucht.

Einen deutlichen Leistungszuwachs erreichen wir vor allem dann, wenn sich alle Teilnehmer an der Laufbahnausbildung mit den Ausbildungszielen und -anforderungen identifizieren.

R. Cramer

cq de y33ber

Pankower Funkamateure informierten über Aktivitäten zum Berlin-Jubiläum



Auf eine nicht alltägliche Attraktion kann die Wohngebiets-Grundorganisation der GST „Ernst Schneller“ in Berlin-Pankow verweisen: Ihre Klubstation Y33ZO hatte im Januar 1987 als Sonderamateurfunkstelle einen Monat lang gearbeitet und damit einen ihrer Beiträge im Rahmen der 750-Jahr-Feier Berlins geleistet. „Selbstverständlich waren wir erfreut, daß wir sozusagen den ‚Zuschlag‘ bekamen“, sagte Volker Jentsch, der Leiter der Amateurfunkklubstation.

Gute Vorarbeit sicherte Erfolg

Die Aufgabe, mit dem Rufzeichen Y33BER als erste Berliner Klubstation das Jubiläumsjahr eröffnen zu dürfen – neben Y750, die ganzjährig unter diesem Rufzeichen präsent ist – spornte alle Funkamateure der Grundorganisation an, sich mit hoher Einsatzbereitschaft der Herausforderung zu stellen. So wurden zusätzliche Aktivitäten entwickelt, die sich mancher hat nicht vorstellen können. Wollte man per Äther zum Berlin-Jubiläum ins Gespräch kommen, mußte der technische Zustand der Anlagen gründlich überholt werden. „Wir haben in der relativ kurzen Zeit von nur vier Wochen unsere Sendetechnik verbessert und erweitert. Darüber hinaus haben unsere Kameraden einen Antennenumschalter gebaut, mit dem man unsere fünf Antennen umschalten kann; getrennt für Empfangs- und Sendetechnik. Dies hatte sich im Nachhinein als Goldes Wert erwiesen. Außerdem bauten wir zusätzliche Antennenanlagen auf das Dach. Welche Probleme allein dabei in einem Altbaugebiet auftreten, kann jeder erraten, der schon einmal in ähnlicher Lage war“, er-

läutert Volker Jentsch, der nun schon ein Jahr die Klubstation leitet.

Rund um die Uhr gefunkt

Endlich war es dann soweit. Die Praxis mußte zeigen, ob in der Vorbereitung alles beachtet worden war. Nachdem auch der Einsatzplan aufgestellt war, begann die Arbeit. Die Hauptaktivitäten lagen an den Wochenenden, wo die Station von Freitagabend bis Montagfrüh rund um die Uhr besetzt war. Ansonsten wurden täglich ab dem frühen Nachmittag Verbindungen mit aller Welt hergestellt und das Ereignis – 750 Jahre Berlin – verbreitet. Die Funkamateure konzentrierten sich auf europäische Stationen, daher arbeiteten sie vorwiegend auf dem 80-Meter- und auf dem 40-Meter-Band. Auf dem 20-Meter-Band gab es für die Pankower größere Probleme mit den Antennenanlagen, und Störungen von Rundfunk- und Fernsehempfang konnten nicht vollends beseitigt werden. Deswegen benutzten die Kameraden der GO „Ernst Schneller“ dieses Band nur zu bestimmten Zeiten.

„Wir haben im Januar insgesamt 3 470 Verbindungen (QSOs) registriert, davon 280 auf UKW und 3 190 auf Kurzwelle. Das Ergebnis hatten wir vorher nicht erwartet. Der Andrang auf den Bändern war zeitweise so erheblich, daß wir mit dem Log-Buch-Schreiben kaum hinterher kamen. Rund 1 050 Verbindungen kamen mit Y2-Stationen zustande“, berichtete der 43jährige Stationsleiter. 949 QSOs seien mit sowjetischen Stationen gefahren worden. Hiervon hatte den Löwenanteil OM Gera (Y25NO), dessen Russisch-Sprachkenntnisse voll zum Tra-

gen kamen, und der viele QSOs mit Partnern aus der UdSSR verbuchen konnte.

Das Sonderrufzeichen Y33BER wurde in vielen Ländern auf mehreren Kontinenten aufgenommen. So erfuhren Funkamateure in der VR Polen, der ČSSR, in Jugoslawien, Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Großbritannien, Belgien, in der BRD, in den Niederlanden, in Frankreich und Österreich vom Werden und Wachsen der Hauptstadt der DDR, der Stadt des Friedens. Interessante Details über die sozialistische Metropole erfuhren auch OMs aus Kuba, Ekuador, Brasilien, Venezuela, Trinidad, Kanada, aus den USA, aus der Dominikanischen Republik ... Diese QSOs wurden vor allem auf dem 40-Meter-Band und meist in den Nachtstunden abgewickelt.

Solch ein Erfolgserlebnis verleiht Flügel, setzt Maßstäbe. Das Interesse am Funken nahm bei den Kameraden weiter zu, die Arbeit in der GST wurde gefestigt. „Diesen Schwung wollen wir auch nach dem VIII. Kongreß der GST in unserer Grundorganisation beibehalten. So bauen wir unsere materiell-technische Basis weiter aus, effektivieren die Ausbildung und tun auch einiges zur Verschönerung der Räumlichkeiten. Das ist ein Teil unserer Arbeit, die helfen wird, die Beschlüsse des Kongresses zu erfüllen“, sagte Volker Jentsch abschließend und im Auftrage aller seiner Mitstreiter.

Text/Fotos: B. Halentz



An die Januaraktivitäten von Y33BER (Y33ZO) erinnert die Rufzeichentafel. Die Kameraden der Klubstation haben, wie Carsten Kädtler, Günter Kaez (Y2100) und Volker Jentsch (v. l. n. r.), längst neue Vorhaben in Angriff genommen



Akkurat und so schnell wie nur möglich bestätigten die Pankower ihre QSOs. Am Schreibtisch: Carsten Kädtler (Y33EO)

An einer Wiege von Funkpeilsportlern

Sie nehmen seit Jahren einen vorderen Platz im DDR-Funkpeilmehrkampf ein und machen große Anstrengungen, daß das auch in Zukunft so bleibt. Die Rede ist von den Kameraden der GST-Grundorganisation Nachrichtensport Neubrandenburg-Oststadt.

„Wollen wir die Position im Funkpeilsport auch nach dem VIII. Kongreß der sozialistischen Wehrorganisation behaupten, müssen wir gemeinsam überlegen, wie die Ausbildung noch effektiver zu gestalten ist und wie die Kräfte noch wirkungsvoller einzusetzen sind. Im Spaziergang ist das jedenfalls, wie auch das bisher Erreichte, nicht zu machen“, sagt Günter Broneske, Vorsitzender der GO und Leiter des Trainingsstützpunktes Funkpeilmehrkampf in der Bezirksstadt.

In den vergangenen zwei Jahren beteiligten sich rund 60 Mädchen und Jungen an den unterschiedlichsten Wettbewerben im Funkpeilen; viele von ihnen kamen mit Medaillen reich dekoriert nach Hause. Die Seite reichte nicht aus, zählte man sämtliche Erfolge der Kameraden dieser GO auf. Allein 1985 und 1986 errangen sie mehr als 20 Gold-, Silber- und Bronzemedailles, die die hohe Meisterschaft und enorme Einsatzbereitschaft aller Ausbilder und Wettkämpfer der Grundorganisation widerspiegeln. „Unser Geheimnis liegt vielleicht darin begründet, daß wir alle an einem Strang ziehen und die Mädchen und Jungen optimal auf die Wettkämpfe vorbereiten“, betont Kamerad Broneske.

Die Neubrandenburger haben im Laufe der Jahre viele Erfahrungen gesammelt und sind zu folgender Schlußfolgerung gelangt: Wer heute ganz vorn dabei sein will, muß vielseitig sein. Und zwar von Beginn an. Günter Broneske, früher selbst einmal erfolgreicher Funkpeilmehrkämpfer und jetzt Funkamateurl (Y22HC) sieht das so: „Nachrichtensport reduziert sich nicht nur auf das Funkpeilen. Deshalb haben wir uns recht früh für die komplexe nachrichtensportliche Ausbildung entschieden. Wer in jungen Jahren so etwas mitmacht, kann sich in seiner sportlichen Laufbahn immer wieder neu entscheiden – für den Funkpeilmehrkampf, den Funkmehrkampf oder den Amateurfunk. Aus diesem Grund lernt bei uns jeder Neuling das Morsealphabet.“

Ab der 5. Klasse werden Mädchen und Jungen für die interessante Sportart Funkpeilen gewonnen. Im September beginnt dann der neue Ausbildungs- und Trainingslehrgang. Politisch-ideologische Erziehung und Vermittlung von Fachwissen bilden eine Einheit. Neben den Übungsfunkpeilkämpfen steht das Luftgewehrschießen hoch im Kurs, und auch das Handgranatenwerfen wird ständig geübt. Ein Funkpeilmehrkämpfer muß über eine gute Kondition verfügen, deshalb ist das Lauftraining das eigentliche A und O. Die in den Ausbildungsräumen erworbenen Kenntnisse im Umgang mit Karte und Kompaß werden in der Praxis im Gelände rund um den Tollensesee angewandt.

Das Funkpeilen steht bis zum späten Herbst auf dem Programm. Im Winter dann mehr das Funken. „Die Wettkämpfer sind einfach qualifizierter, wenn sie auch das Funken beherrschen“, so Günter Broneske. Etwa 80 Prozent

unserer Jugendlichen starten bei Wettkämpfen in zwei Sportarten – als Funkpeil- und Funkmehrkämpfer.“

Die Neubrandenburger haben seit vielen Jahren zu den Schulen der Bezirksstadt guten Kontakt. So werden nach jedem Wettkampf die stellvertretenden Direktoren der Oberschulen über die Erfolge und Leistungen ihrer Schüler schriftlich informiert. Dies mache zwar etwas Arbeit, zahle sich aber für alle Beteiligten aus. Die Schüler spüren, ihre Anstrengungen werden gewürdigt, und sie nehmen die Arbeit in der GST oft noch ernster.

„Ohne das engagierte Wirken unserer Ausbilder wären diese Erfolge in der Nachwuchsarbeit nicht denkbar“, erzählte Günter Broneske. Viele von ihnen sind Dutzende Tage im Jahr

im Einsatz. Das betrifft die Wochenlehrgänge für die Auswahlmannschaften, die Betreuung bei Wettkämpfen und die reguläre Ausbildung.

„An dieser Stelle möchte ich ebenfalls den zahlreichen Betrieben danken, die uns durch Freistellungen unterstützen“, ergänzt der Leiter des Trainingszentrums.

Nach dem VIII. Kongreß der GST haben sich die Neubrandenburger vorgenommen, die Leistungen zu stabilisieren, weiterhin Nachwuchs und zusätzliche Ausbilder zu gewinnen. Und es wäre schön, wenn es in Zukunft mehr Wettkämpfe für die besten Funkpeilmehrkämpfer gäbe.

Text/Fotos: E. Halentz



Die Eleven des Funkpeilsports nehmen gern den Rat der Ausbilder, Übungsleiter, und Trainer an. Fast immer dabei: unser Gesprächspartner Günter Broneske (2. v. l.)



Er leitet die Tastfunkausbildung für die jungen Nachrichtensportler: Artur Lüttgen (Y22NC), der mit seinen 72 Jahren das älteste Mitglied der GO ist

Kleincomputer in der DDR – eine Übersicht

Dr. H. GUTZER

„Was kann eigentlich solch ein Kleincomputer?“ – diese Frage wird oft auf Messen und Ausstellungen gestellt. Es ist auch für den Experten schwierig, darauf eine kurze und allgemeingültige Antwort zu geben, da nicht Name, Aussehen und Größe des Computers, sondern die gegebenen Hard- und Softwarebedingungen die Leistung bestimmen. Wird z. B. die Hardware durch Drucker, Diskettenlaufwerk und zusätzliche Speichermodule ergänzt, dann steht der Nutzung eines Kleincomputers als Textverarbeitungssystem nur noch dessen einfache Tastatur im Wege. Ebenso kann eine leistungsfähige Grafiksoftware einem vollgrafikfähigen Kleincomputer schon beachtliche zeichnerische Fähigkeiten verleihen, allerdings sollte der Nutzer hier etwas Geduld aufbringen.

Die Frage „Was kann ein Computer nicht?“ ist etwas einfacher zu beantworten. Der Computer kann keine Dinge tun, die der Mensch nicht „vorgedacht“ hat, allerdings sind auch hier Überraschungen vorprogrammiert. Mit zunehmender Komplexität der Programmstrukturen wird es selbst für den Programmierer immer schwieriger, alle in Frage kommenden Reaktionen des Computers „vorausdenken“. Ein Beispiel dafür sind Programmierer von Dame- oder Schachprogrammen, die ab und zu auch gegen ihre eigenen Programme verlieren.

Für den optimistischen Zeitungs- und Zeitschriftenleser kann der Computer fast alles. Da wird von Computern berichtet, die das Wetter vorhersagen, Musikstücke analysieren, Autos, Flugzeuge, Triebfahrzeuge und Schiffe rentabel steuern, Weinfälschungen nachweisen, 80 Prozent des Expertenwissens eines Facharztes parat haben, Vorgänge aus Naturwissenschaft und Technik simulieren, chinesische Schriftzeichen verarbeiten, riesige Datenmengen speichern, Sprachen übersetzen und sogar gesprochene Sätze in geschriebene Texte umwandeln. Darüber hinaus berechnen Computer Konstruktionen, erstellen Zeichnungen, liefern die erforderlichen Unterlagen für die Fertigung, steuern Produktionsprozesse, geben Fahrplan- und Stadtinformationen, verkaufen Fahrkarten, helfen in Sparkassen und Versicherungen und sortieren Postsendungen.

Spätestens hier wird klar, daß der Computer ein Werkzeug von außerordentlich großer Komplexität und volkswirtschaftlicher Bedeutung ist. Zugleich ist er aber für den Berufs- oder Amateurelektroniker ein Arbeitsgegenstand. Diese Doppelfunktion, gepaart mit seiner Vielfältigkeit, führt nicht selten auch in Industrie, Wissenschaft und Technik zu Unklarheiten. So zählt ein Mensch in 30 s etwa bis 100, ein Kleincomputer mit BASIC-Interpreter bis rund 7 000; ein Superrechner hingegen zählt bis 500 Milliarden. Die Berücksichtigung der Leistungsklasse eines Computers ist demnach für seine sachgerechte Nutzung unumgänglich.

Auf die noch näher zu betrachtende Klasse der

Kleincomputer folgt die Klasse der Büro- und Personalcomputer (A 5110/20/30, PC 1715, A 7100). Ihr folgt die Klasse der Kleinrechnersysteme, die sich zu CAD/CAM-Arbeitsstationen ausbauen lassen (z. B. AKT 6454). Dabei ist zu beachten, daß beim Übergang zur nächsthöheren Leistungsklasse die Preise um den Faktor 10 bis 20 und mehr steigen können. Die vom Nutzer gewünschte Leistungsklasse ergibt sich letztendlich aus den geforderten Parametern bezüglich Genauigkeit, Schnelligkeit, Zuverlässigkeit und Umfang der zu verarbeitenden Informationen. Dennoch bieten prinzipiell alle Computer die folgenden spezifischen Möglichkeiten. Der Computer kann:

- Prozesse steuern (Anschluß über Sensoren und Stelleinrichtungen),



Eine Weiterentwicklung des bekannten Kleincomputers KC 85/2 ist der KC 85/3 mit integriertem BASIC-ROM (VEB Mikroelektronik „Wilhelm Pieck“ Mülhausen)
Foto: RFT-Pressedienst

- schnell und genau rechnen (Umgang mit Zahlen),
- Buchstaben und Buchstabenketten speichern, sortieren und darin suchen (Umgang mit Text),
- Bildpunkte (Pixel) auf den Bildschirm setzen (Punkte, Linien, Flächen erzeugen),
- Farben auf den Bildschirm bringen,
- Zufallszahlen erzeugen (Würfeln) und damit Zahlen, Texte, Pixel und Farben zufällig manipulieren.

Die kombinierte Nutzung dieser Möglichkeiten ergibt das komplexe Werkzeug Computer. Eine kleine Auswahl von Einsatzfällen sind die Überwachung oder Steuerung bestimmter Abläufe, die Durchführung zeitaufwendiger Berechnungen, die Herstellung und das Redigieren von Texten, das Suchen in Dateien, die Nutzung als „Wissensspeicher“ beim Problemlösen, die Förderung von Lehren, Lernen und Spiel und die Nutzung als kreatives Werkzeug

für den Konstrukteur und den Künstler. Welche Rolle spielen nun im Hinblick auf die genannten Möglichkeiten unter Berücksichtigung des Preis/Leistungs-Verhältnisses die Kleincomputer?

Nicht jeder Kleincomputer kann alles, da der Hersteller, meist aus ökonomischen Erwägungen heraus, an ausgewählte Einsatzfälle vorrangig gedacht hat. Aus diesem Grunde sollen folgende, in der DDR gefertigte Kleincomputer einem Vergleich unterzogen werden:

Lerncomputer „LC 80“; Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Marx“ Erfurt.

POLY-COMPUTER 880 (im folgenden als Poly 880 bezeichnet); Hersteller: VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt.

KC 85/1 und Weiterentwicklung KC 87 (im folgenden, wenn nicht anders vermerkt, nur die Bezeichnung KC 87); Hersteller: VEB Robotron-Meßelektronik „Otto Schön“ Dresden.

KC 85/2 und Weiterentwicklung KC 85/3 (im folgenden, wenn nicht anders vermerkt, nur die Bezeichnung KC 85/3); Hersteller: VEB Mikroelektronik „Wilhelm Pieck“ Mülhausen.

Mikrorechner-Bausatz „Z 1013“; Hersteller: VEB Robotron-Elektronik Riesa.

Beim Vergleich der einzelnen Geräte wird zunächst von der Grundversion, wie sie der Handel anbietet, ausgegangen. Das ist deshalb von Bedeutung, weil mit industriell gefertigten oder selbst hergestellten Hard- und Softwareergänzungen die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Computertyps enorm gesteigert werden kann. Freilich wäre für einen Anwender, der den Computer als Werkzeug nutzen will, sofort auf einen der geforderten Leistung angepaßten Typ zu orientieren. So kann zwar mit relativ großem Aufwand an den Poly 880 ein Bildschirm angeschlossen werden, der bessere Weg führt aber über die „Bildschirmcomputer“ KC 87, KC 85/3 und „Z 1013“.

Zum nutzerorientierten Vergleich der genannten Kleincomputer ist es wesentlich, mit welchen „Ein- und Ausgabeorganen“ die einzelnen Computertypen den Dialog mit dem Nutzer ermöglichen.

(wird fortgesetzt)

C'I – Netzwerk für den Erstschat (4)

Führungssystem für die Luft-Land-Schlacht

Bleiben wir in Europa, auf das sich die Militärstrategen der USA hauptsächlich konzentrieren. Ihr Hauptaugenmerk gilt der Führung eines begrenzten Krieges in Europa, wobei sie damit rechnen, die USA von dessen Auswirkungen fernhalten zu können. Das entsprechende Kriegführungskonzept nennt sich Luft-Land-Schlacht. Für die, wie behauptet wird, konventionelle Kriegführung ist das „Joint Surveillance and Target Attack Radar System“ (Joint-STARS), das vereinigte Beobachtungs- und Zielbekämpfungssystem. Es soll dem „Vereinigten Luft-Land-Schlacht-Stab“ zur Verfügung stehen. Als Basis werden Spezialflugzeuge vom Typ „C-18“ genannt, eine modifizierte Boeing „707“. Sie dürften sowohl Ergänzung als auch Nachfolge für das luftgebundene Aufklärungs- und Feuerleitsystem sein, das die NATO und die USA-Luftstreitkräfte unter der Bezeichnung AWACS oder E-3A „Sentry“ im Truppendienst haben. Die aus 18 Maschinen bestehende multinationale AWACS-Flotte der NATO handelt von ihrer Haupteinsatzbasis Geilenkirchen (BRD) aus entlang der gesamten NATO-Front vom Nordkap bis zur türkischen Ostgrenze. Ein im Test befindlicher Sensor, der „C-18“, soll einen LKW von einem Panzer unterscheiden können.

Solche Rüstungsplanungen, an denen speziell die Konzerne Boeing und Grumman beteiligt sind, laufen parallel mit der Einführung eines neuen Informations- und Lagedarstellungssystems für den NATO-Befehlsbereich Zentraleuropa. Sein Name ist BICES („Battlefield Information Collection and Exploitation Systems“). Die in Genf erscheinende „Internationale Wehrrevue“ erklärte die Neuheit in ihrer Ausgabe 10/1986 mit diesen Worten: „Ge-

meint ist, daß BICES alle Informationen („Information“) aus nationalen und multinationalen Führungsinformationssystemen („Systems“) sammelt („Collection“), zusammenführt und verarbeitet („Exploitation“) und in Form eines aktuellen, dynamischen Lagebildes dem Truppenführer auf dem Gefechtsfeld („Battlefield“) zur Verfügung stellt.“

Im Prinzip ist BICES ein dezentralisiertes Rechnernetzsystem, das für Land- und Luftstreitkräfte spezifiziert werden soll. Man sucht einen Kompromiß zwischen geographisch orientierten Lagebildern, vorwiegend für die Landstreitkräfte, und mehr funktional orientierten Kräfteverteilungen vorwiegend für die Luftstreitkräfte. Wie man sieht, baut auch die NATO eine Art von C'I auf.

Was die Kernwaffeneinsatzplanung betrifft, ist der NATO-Befehlsbereich Europa (noch vor dem Befehlsbereich Atlantik der wichtigste des Kriegspaktes) mit dem schon beschriebenen Einsatzplan der strategischen Offensivkräfte der USA verkettet. Die SIOP-Entsprechung dieses Kommandobereiches heißt „SACEUR's Scheduled Program“, Zielplan des Obersten Befehlshabers Europa, der immer ein US-General ist. Beide Pläne für die Entfesselung eines nuklearen Infernos sind „zeitlich und räumlich voll aufeinander abgestimmt“, wie die Bundeswehrzeitschrift „Truppenpraxis“ mitzuteilen wußte. Aus diesem Grund gibt es auch Vertreter des Obersten Befehlshabers Europa im Vereinigten Zielplanungsstab in Offutt, darunter ein Bundeswehr-Stabsoffizier. Im Rahmen von C'I würde der Oberste Befehlshaber Europa der NATO die Weisung zum Erstschat erhalten und weitergeben.

So ist es gedacht, im totalen Widerspruch zur neuen Denkweise in den internationalen Be-


ziehungen, die ein anderes Herangehen erfordert. Das Paket der UdSSR von Reykjavik enthält die friedlichen Perspektiven der Menschheit. Es weist den Weg, das Wetttrüben auf der Erde zu beenden und es im Kosmos erst gar nicht zu beginnen. Es zu verwirklichen, würde C'I samt den Atomwaffen in das Meer des Vergessens befördern.

Entsprechende Einsichten wuchsen auch in den USA. „Wir glauben, daß niemand einen Nuklearkrieg gewinnen kann. Und wir glauben, daß das auch die Denkweise der politischen Führer der Sowjetunion ist“. Das steht in einer Studie „Zurück vom Abgrund“, die dem offiziellen Washington dringlichst empfiehlt, ihre Nuklearstrategie samt dem Erstschatkonzept aufzugeben. Einer der Unterzeichner ist der frühere Verteidigungsminister Robert McNamara, der früher wesentlich an SIOP und C'I mitgewirkt hat. Wann teilen Mr. Reagan und sein Verteidigungsminister Weinberger diese Vermunft?

Vorerst tun sie genau das Gegenteil. Auf ihre Weisung testeten die Vereinten Stabschefs vom 27. Oktober bis 7. November 1986 mit der weltweiten Kommandostabsübung „Power Sweep“ (frei übersetzt „Machtvoller Schwung“) das gesamte C'I-System der USA. Dazu vermerkte die für die USA-Streitkräfte in Übersee erscheinende Zeitung „The Stars and Stripes“ am 22. Oktober 1986: „Die Übung wird vom Pentagon geleitet und alle neun Vereinigten- und Spezialkommandos des Verteidigungsministeriums in der ganzen Welt als auch ausgewählte Zivilbehörden, wie z. B. das Bundesamt für Notstandsplanung der USA, einbezogen.“ Eines der Spezialkommandos ist das Strategische Luftkommando. SAC und der Vereinigte Zielplanungsstab für den Erstschat wirkten mit bei „Power Sweep“, der fernmeldetechnischen Probe einer nuklearen Apokalypse.

Zeitgleich wurde bekannt, daß die USA ihr Raumfährenprogramm mit dem Start der „Discovery“ nun im Jahre 1988 wieder aufnehmen wollen. 30 Missionen sind bis 1991 geplant, 70 Prozent von ihnen dienen militärischen Zwecken. Von den 15 bekanntgegebenen militärischen Nutzlasten dienen zehn dem Aufbau des „Global Positioning Systems“.

Das sind, wie schon beschrieben, MILSTAR- und NAVSTAR-Satelliten zur Standortbestimmung und Führung der US-Teilstreitkräfte in aller Welt. Zwei weitere Satelliten stellen die Verbindung zwischen den militärischen Raumkreuzern und dem Bodenbefehlsstand sicher. C'I soll weiter in den Kosmos hinein wuchern wie ein Krebsgeschwür und die Verbindung herstellen zwischen den strategischen Offensiv- und Defensivkräften sowie dem per SDI geplanten Raketenbekämpfungssystem. Doch Widerstand regt sich gegen diesen Wahnsinn. Australiens „Koalition gegen US-Stützpunkte“ hat nach dem Bruch von SALT II durch Washington die australische Bundesregierung aufgefordert, den 1987 auslaufenden Vertrag über Pine Gap nicht zu erneuern. Pine Gap ist eine der zwei großen C'I-Basen auf dem fünften Kontinent.

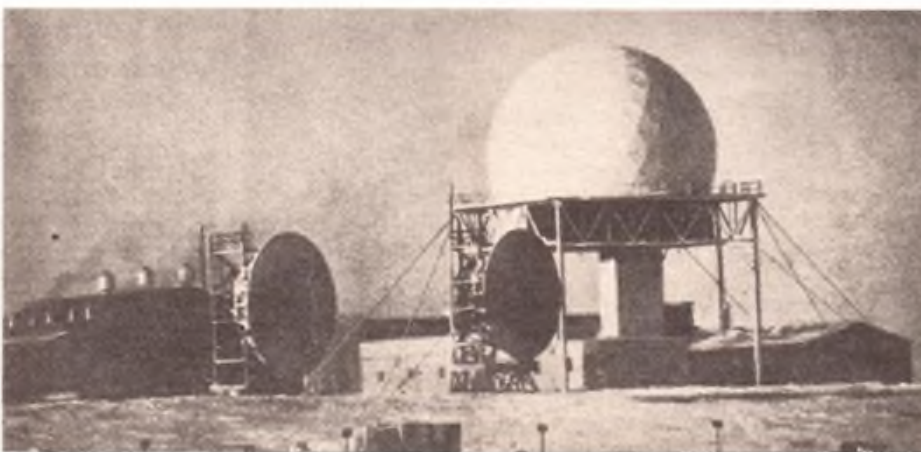

Entgegen dem SALT-II-Vertrag stationieren die USA ihre „strategischen Drei“ auch außerhalb der Peripherie ihres nationalen Territoriums. Unser Bild zeigt eine Funkmeßanlage des Raketen-Frühwarnsystems auf Grönland.

Foto: MBD/Repro

Oberstleutnant H. Rabe

Anschluß von zwei Magnetbandgeräten an einen Diodenausgang

W. KNABE

Mancher Elektronikamateur besitzt zwei Magnetbandgeräte (Spulenbandgerät und Kassettenrekorder o. ä.) und möchte diese an einem Diodenausgang seines Empfängers betreiben. Man kann natürlich jedesmal die Diodenkabel umstecken. Dabei leiden die Diodenbuchsen erheblich. Auch die Verwendung eines Umschalters ist möglich. Als Nachteil bleibt aber immer, daß nur jeweils ein Gerät am Ausgang des Empfängers betrieben werden kann. Die einfache Parallelschaltung der beiden Magnetbandgeräte würde den Abschlußwiderstand des Diodenausganges unzulässig unterschreiten. Eine schlechte Wiedergabe der tiefen Töne und zu geringe Eingangsspannungen für die Magnetbandgeräte wären die Folge.

Werden einfache Widerstands-Kondensator-Netzwerke für die Entkopplung der beiden Ausgänge vorgesehen, reicht die verbleibende Tonfrequenzspannung danach meist nicht mehr aus, um die Magnetbandgeräte auszusteuern. Geräte mit einer automatischen Aussteuerung würden dann stark rauschen. Die hier vorgestellte Schaltungsanordnung vermeidet die geschilderten Nachteile. Das Betreiben von zwei Magnetbandgeräten an einem Diodenausgang ist ohne gegenseitige Beeinflussung möglich.

Es wurden vier Impedanzwandlerstufen in Bootstrap-Schaltungstechnik verwendet (Bild 1). Der Eingangswiderstand einer einzelnen Stufe liegt bei etwa 2 M Ω , die Verstärkung ist $V = 1$. Durch Parallelschaltung von zwei dieser Stufen je Stereokanal ist der den Diodenausgang bedämpfende Widerstand immer noch 1 M Ω . Ein Stereo-Kassettenbandgerät „M 531 s“ z. B. hat eine Eingangsimpedanz von 2 k Ω am Eingang „Radio“. Die Schaltungsanordnung kann als kleines Zusatzgerät aufgebaut oder bei vorhandenem Platz z. B. in den Stereoverstärker mit eingefügt werden.

Die Arbeitsweise der Bootstrapschaltung wird als bekannt vorausgesetzt und nicht weiter erläutert. Wer sich informieren will, kann Näheres z. B. in [1] nachlesen. Nur so viel sei gesagt: Die Kondensatoren C1, C2, C3 bestimmen die untere Grenzfrequenz des Verstärkers und sollten daher in den Werten nicht kleiner gewählt werden. Mit C4 ist eine Anhebung der hohen Frequenzen möglich. Er kann zwischen 1 nF bis 47 nF haben und wird bei Bedarf in die Schaltung eingefügt. Der

Kondensator beeinflusst die Verstärkung, sie wird dann > 1 ! Der Elektronikamateur, der keine Möglichkeit zum Messen des Frequenzganges hat, entscheidet nach subjektivem Hörempfinden über die erforderliche Kapazität.

Wer die Schaltungsanordnung nur für eine Monoanlage benötigt, halbiert die Leiterplatte und baut nur die Stufen mit den Bauelementen um VT1 und VT101 auf. Die Transistoren VT1 bis VT301 müssen besonders rauscharm sein. Durch

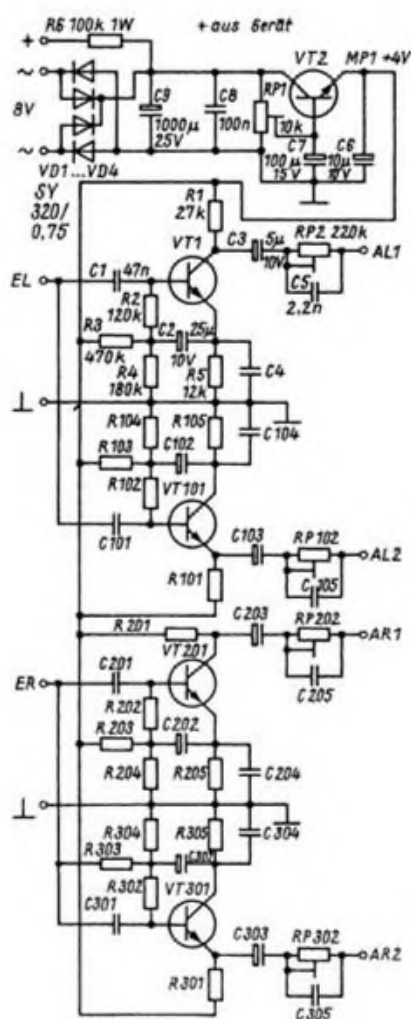


Bild 1: Stromlaufplan der Impedanzwandlerstufe in Bootstrap-Schaltung für Stereobetrieb

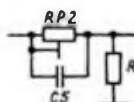


Bild 2: Prinzip der Hochpaßschaltung an den Verstärkerausgängen

die mit der Bootstrapschaltung realisierten hohen Eingangswiderstände ist die Neigung zum Rauschen besonders groß. Um das Rauschen niedrig zu halten, soll die Schaltung möglichst mit kleiner Spannung betrieben werden (im Mustergerät 4 V).

Die Stromversorgung des Zusatzgeräts kann meist aus dem Netzteil des nachzurüstenden Gerätes erfolgen. Der Transistor VT2 dient der Entkopplung der Betriebsspannung. Mit dem Einstellregler RP1 wird die Spannung an MP1 auf 4 V eingestellt. Die Bauelemente VD1 bis VD4 und C9 können dann entfallen. Ist die Stromversorgung aus dem nachzurüstenden Gerät nicht möglich, oder soll das Gerät als unabhängiges Zusatzgerät aufgebaut werden, braucht man ein kleines Netzteil. Um das Wickeln eines Transformators zu umgehen, kann ein handelsüblicher Klingeltransformator Verwendung finden.

Bei sorgfältigem Aufbau funktioniert die Schaltung sofort. Zum Einstellen ist ein Spannungsmesser erforderlich. Mit RP1 stellt man an MP1 eine Spannung von 4 V ein. Befriedigt die Wiedergabe der hohen Frequenz nicht, werden die Kondensatoren C4 bis C304 über den Emittterwiderständen eingefügt. Eine exakte Kontrolle des Frequenzganges erfordert mindestens einen Tongenerator und ein Tonfrequenz-Millivoltmeter. Dazu sei auf [2] verwiesen. Beim Aufbau des Gerätes sind die allgemeinen NF-Gesichtspunkte zu beachten.

- NF-Leitungen zu den Eingängen des Verstärkers abschirmen;
- die Abschirmung nur jeweils einmal am Verstärkereingang an Masse anschließen;
- die Platine nicht in unmittelbarer Nähe vom Netztrafo anordnen.

VT1/VT101/VT201/VT301 sind rauscharme NPN-Anfangsstufentransistoren SC 239 E, SC 207 E, BC 109 oder ähnliche Typen.

Im Bild 2 ist noch einmal das Prinzip des Hochpasses an den Verstärkerausgängen dargestellt. R wird von den Eingangswiderständen der angeschlossenen Magnetbandgeräte gebildet. Der eingestellte Frequenzgang stimmt also nur für den jeweils verwendeten Gerätetyp und ist bei Wechsel neu einzustellen. Bild 3 zeigt den Vorschlag für die Gestaltung einer Leiterplatte und Bild 4 den dazugehörigen Bestückungsplan. Die Bestückung wurde nur für eine Stufe dargestellt und ist für alle anderen Stufen gleich.

Literatur

- [1] Engel, G.: Musikelektronik, Militärverlag der DDR, Berlin 1982, S. 134
- [2] Kronjäger, O.: Meßtechnik für Amateure, Teil 2, Reihe „electronica“, Band 159, Militärverlag der DDR, Berlin 1978


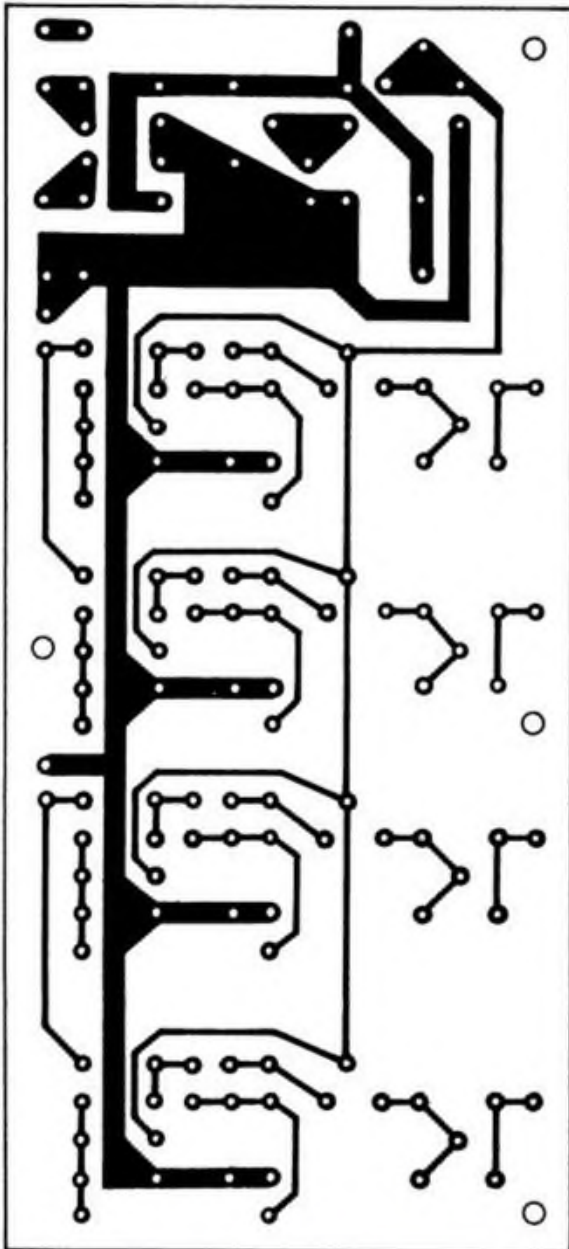


Bild 3: Leiterführung der Platine für die Impedanzwandlerstufen

Bild 4: Bestückungsplan zur Leiterplatte der Impedanzwandlerstufen (nur für eine Stufe und die Stromversorgung dargestellt)

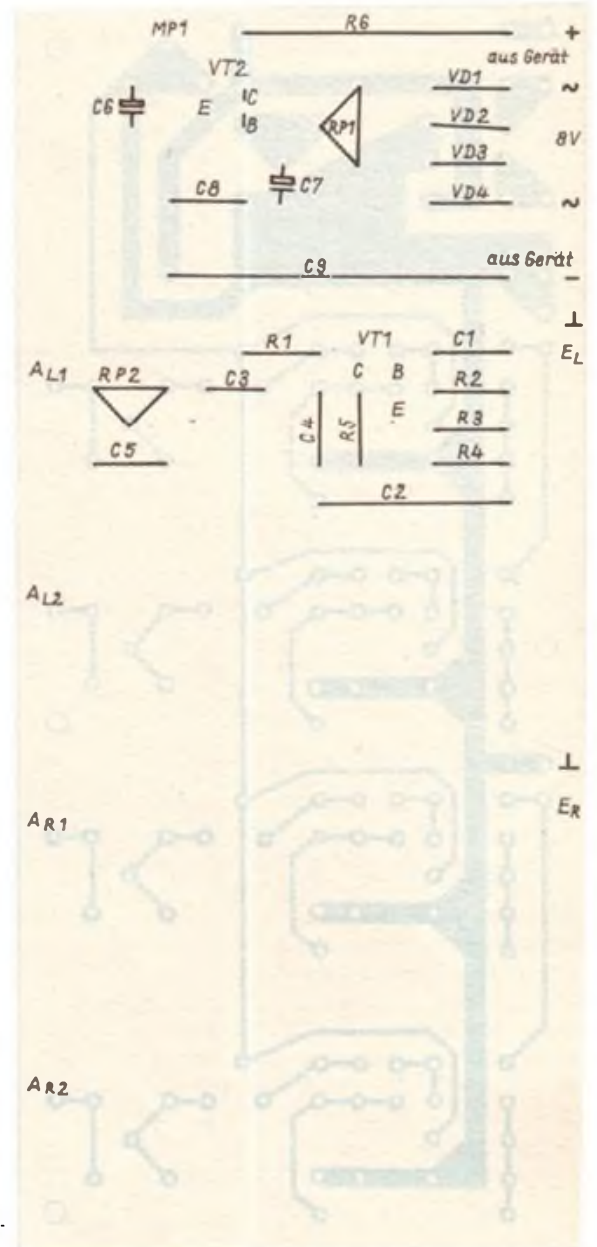

Tonblende mit großem Frequenzbereich

Aus Platzgründen war es nicht möglich, eine getrennte Höhen- und Tiefenregelung aufzubauen. Deshalb suchte ich nach einer Möglichkeit, mit nur einem Potentiometer eine ausreichend wirksame Tonblende aufzubauen; eine Anregung dafür fand ich in [1]. Das Problem war die hochinduktive Spule. Durch Einsatz eines Manifer-Schalnkerns, dessen Daten aus [2] bekannt waren, ließ sich eine Spule mit $L = 2,2 \text{ H}$ bei kleinen Abmessungen herstellen. Bild 1 zeigt den Stromlaufplan der aufgebauten Tonblende.

Die Widerstände $R1$ und $R2$ bilden einen Spannungsteiler, der durch die Spule $L1$ und den Kondensator $C1$ frequenzabhängig ist. Liegt der Schleifer des Potentiometers $R2$ in Richtung $C1$, so werden

durch den Tiefpaßcharakter die hohen Frequenzen nach Masse abgeleitet, es entsteht ein dunkles Klangbild. Beim Verstellen des Schleifers in Richtung $L1$ werden durch den Hochpaßcharakter die tiefen Frequenzen nach Masse abgeleitet und das Klangbild wird heller. Der Widerstand $R3$ begrenzt den Abfall der tiefen Frequenzen und kann eventuell entfallen. In Mittelstellung des Schleifers bleibt die Klangfarbe unverändert.

Zur Herstellung der Spule $L1$ verwendet man einen Schalnkern aus Manifer 183 ohne Luftspalt, um einen hohen A_L -Wert zu erhalten. Nachfolgend einige Daten zur Realisierung der Spule:

– Schalnkern 14×8 , Mf 183, A_L -Wert = 2100 nH/n^2 . Für $L = 2,2 \text{ H}$ sind dann 1025 Wdg. , $0,05\text{-mm-CuL}$, notwen-

dig. Allerdings ist der Wickelraum knapp, so daß besser ein größerer Schalnkern verwendet wird. So z. B.

– Schalnkern 18×11 , Mf 183, A_L -Wert = 3200 nH/n^2 . Für $L = 2,2 \text{ H}$ sind dann 830 Wdg. , $0,1\text{-mm-CuL}$, vorzusehen. Oder

– Schalnkern 22×13 , Mf 183, A_L -

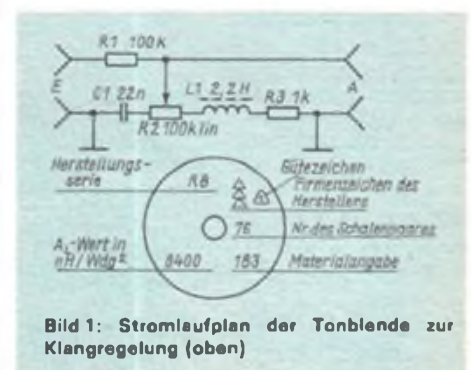


Bild 1: Stromlaufplan der Tonblende zur Klangregelung (oben)

Wert = 4200 nH/n^2 mit 725 Wdg.,
0,1-mm-CuL.

Stehen solche Schalenkerne nicht zur Verfügung, kann man auch andere verwenden, muß jedoch die Windungszahl neu berechnen. Als Kernmaterial ist außer Manifer 183 auch Manifer 163 geeignet. Auf einen hohen A_L -Wert (Schalenkern ohne Luftspalt) ist dabei zu achten. Sowohl das Kernmaterial als auch der A_L -Wert (in nH/n^2) sind auf den Schalenkern aufgedruckt (s. Bild 2). Die Windungszahl errechnet sich aus der Beziehung

$$n = \sqrt{\frac{L}{A_L}}$$

n ist die Windungszahl, zur Vereinfachung sollte man L auch in nH in die Formel einsetzen ($1 \text{ H} = 1000 \text{ mH} = 1000000 \mu\text{H} = 1000000000 \text{ nH}$).

St. Schlüter


Literatur

- [1] Der Einkreiser, Deutscher Funk-Verlag GmbH, Berlin 1948, S. 44 bis 46
- [2] Ausborn, W.: Elektronik-Bauelemente – Wissenspeicher für die Berufsbildung, VEB Verlag Technik, Berlin 1978, 6. Auflage, S. 127 bis 133

Mikroelektronik-Baustufen für den POLYTRONIC A-B-C (11)

Dipl.-Ing. K. DEISTUNG

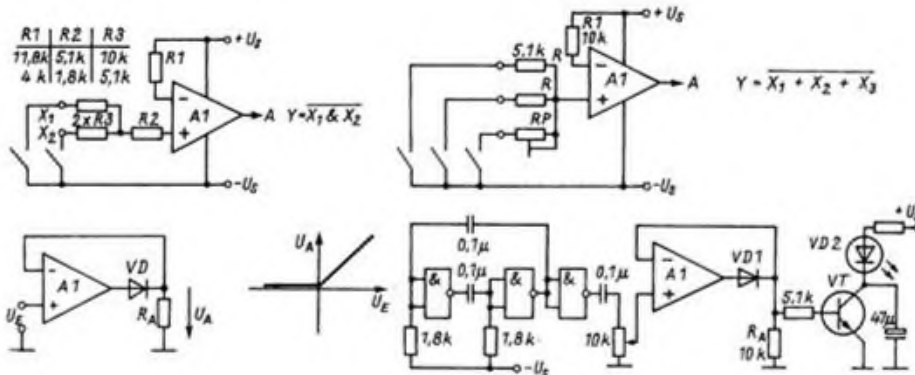Zur Ansteuerung des Einweggleichrichters (Bild 5.23) dient ein Tongenerator (drei Gatter des D 100 D). Kapazitiv wird auf einen Spannungsteiler ausgekoppelt. Ihm folgen der Einweggleichrichter und die Anzeigeschaltung.



Der Elektrolytkondensator leitet Wechselspannungsreste an Masse. Am Arbeitswiderstand R_A ($10 \text{ k}\Omega$) des Einweggleichrichters lag ohne Anzeigeschaltung $U_A = 1 \text{ V}$, bei Belastung ging die Spannung um etwa 15% zurück. Diese Schaltung ist auch als Gleichrichtervorsatz für Vielfachmesser geeignet, vgl. auch [13].

Bild 5.24 stellt ein geschaltetes (Transistor)-Koeffizientenglied dar. Die Verstärkung des OV wird zwischen den Koeffizienten -1 und $+1$ umgeschaltet. Ist der Transistor leitend (Taste geöffnet), arbeitet der OV invertierend: $v = -1$. Im Sperrzustand des Transistors (Taste geschlossen), liegt die Spannung am nichtinvertierenden Eingang: $v = +1$ als Spannungsfolger. Eine solche Schaltung läßt sich auch durchstimmbare gestalten [18]. Die Eingangsspannung wird am $1\text{-k}\Omega$ -Einstellwiderstand abgenommen, um die Funktion zu prüfen.

In der gezeigten Addierschaltung (Bild 5.25) ist U_A gleich der negativen Summe, es ist ein Umkehraddierer. Die Eingangsspannungen

können mit einer bestimmten Wichtung addiert werden, die sich mit dem entsprechenden Widerstandsverhältnis einstellen läßt (hier alle $R = 10 \text{ k}\Omega$). Die Ansteuerung der Schaltung kann von den beiden Festspannungsteilern

5.20 | 5.21

5.22 | 5.23

Bild 5.20: NAND-Gatter mit Operationsverstärker

Bild 5.21: NOR-Gatter mit Operationsverstärker

Bild 5.22: Einweggleichrichter als Spannungsfolger (mit Übertragungskennlinie)

Bild 5.23: Realisierter Einweggleichrichter mit Tongenerator und Anzeigeschaltung

5.24

5.25

5.26

Bild 5.24: Prinzip des geschalteten Koeffizientengliedes

Bild 5.25: Addierschaltung mit Ansteuermöglichkeiten

Bild 5.26: Darstellung der Subtrahierschaltung

bzw. von einem Teiler und dem $100\text{-k}\Omega$ -Einstellwiderstand erfolgen. Punkt 1 führt $U \approx -1,2 \text{ V}$ gegen Masse und Punkt 2 $U \approx +1,2 \text{ V}$, während man mit dem Einstellwiderstand Punkt 3 den gesamten Bereich durchfahren kann. An die Widerstände und den OV werden in der Praxis hohe Genauigkeitsanforderungen gestellt. Die Schaltung eignet sich z. B. als Instrumentationsverstärker.

Bild 5.26 zeigt eine Subtrahierschaltung. Sie wirkt bei $U_2 = 0$ als invertierender Verstärker für die Eingangsspannung U_1 und bei $U_1 = 0$ als nichtinvertierender Verstärker für den Spannungsabfall an R_1 , verstärkt also die Differenz beider Eingangsspannungen. Die beiden Eingangsspannungen werden durch Einstellwiderstände bereitgestellt.


Ein mit OV gebauter Integrator findet eine breite Anwendung: Umformung von Signalen (Integration), Phasendrehung bei sinusförmigen Signalen, Unterdrückung von Störungen in Entscheidungsschaltungen, aber auch Halten eines abgetasteten Wertes einer Signalspannung für bestimmte Zeit. In einigen Geräten ist bei kurzzeitigem Netzausfall der Betrieb wichtiger Baugruppen zu sichern (so spielt z. B. ein ausgeschaltetes netzbetriebenes Rundfunkgerät noch kurze Zeit weiter).

Das einfachste Integrationsglied ist ein RC-Tiefpaß, Bild 5.27. Für jeden speziellen Anwendungsfall muß das RC-Glied dimensioniert werden. Gleichung (5.3) gibt den Zusammenhang wieder:

$$u_A(t) = -\frac{1}{R \cdot C} \int u_E(t) dt. \quad (5.3)$$

Im Bild 5.28 ist die Schaltung eines Integrators mit Ansteuerung und Auswerteschaltung angegeben.

Die umgekehrte Operation zur Integration stellt die Differentiation – Differentiator – dar. Differenzierende Schaltungen können zur Phasendrehung eines sinusförmigen Signals, zur Differenzierung der Flanken von Rechteckimpulsen u. a. verwendet werden. Bei der Differentiation von Rechtecksignalen entstehen stets positive und negative (Nadel-)Impulse (RC-Glied-Dimensionierung). Die Impulse der jeweils benötigten Polarität können

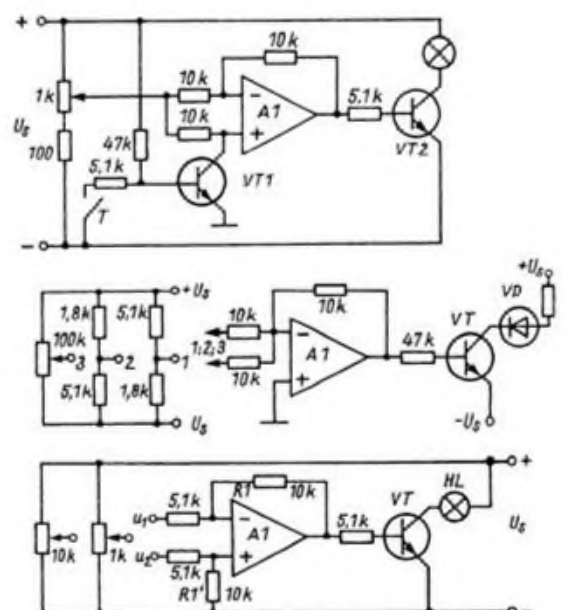

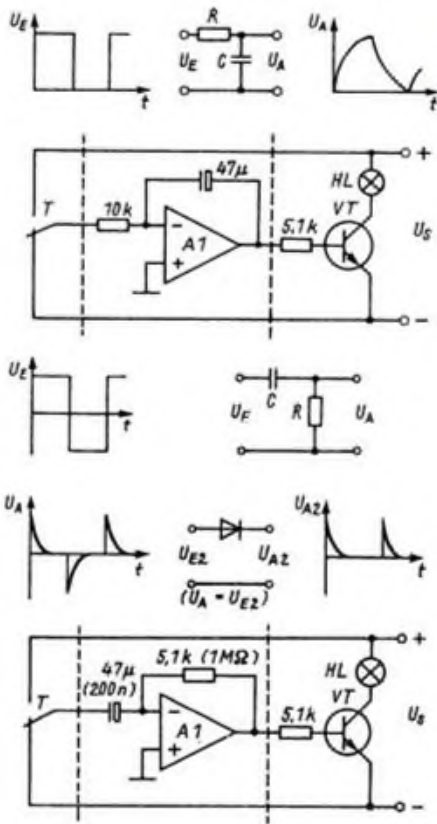


Bild 5.27: Integrationsglied mit Ein- und Ausgangsspannung (oben)

Bild 5.28: Darstellung des Integrators (2. v. oben)

Bild 5.29: Differentiationsglied mit Ein- und Ausgangsspannung sowie Torglied

Bild 5.30: Darstellung des Differentiators (unten)

über ein Dioden-Tor-Glied weitergeleitet werden, Bild 5.29. Im Bild 5.30 ist die Schaltung eines Differentiators mit Ansteuerung und Auswerteschaltung angegeben. Im Ruhezustand zeigt die Lampe eine mittlere Helligkeit. Bei positiven Impulsen leuchtet die Lampe heller, während sie bei negativen Impulsen erlischt. Den mathematischen Zusammenhang gibt (5.4) wieder.

$$u_A(t) = -R \cdot C \frac{du_E}{dt} \quad (5.4)$$

(wird fortgesetzt)

Literatur

- [12] Kulla, E.: Neue Operationsverstärker, radio fern-sehen elektronik 31 (1982), H. 3, S. 145 bis 149
- [13] Näser, P.: Operations-Verstärker-IS, Reihe mikroelektronik Information/Applikation, H. 21
- [14] Kulla, E.: Operations-Verstärker-IS, Reihe mikroelektronik Information/Applikation, H. 22
- [15] Hiller, H.: Operationsverstärker-Schaltungen und Anwendungen. Reihe ie, VEB Verlag Technik, Berlin 1982
- [16] Balcke, E.; Krause, H.: Grundlagen der analogen Schaltungstechnik. VEB Verlag Technik, Berlin 1981 und 1984
- [17] Seifart, M.: Analoge Schaltungen und Schaltkreise. VEB Verlag Technik, Berlin 1982, bearbeitete Auflage
- [18] Rumpf, K.-H.: Bauelemente der Elektronik. VEB Verlag Technik, Berlin 1980, 10. bearbeitete Auflage

SWL-QTC

Bearbeiter: Andreas Wellmann, Y24LO
PSF 190, Berlin, 1080

In eigener Sache

Ab dieser Ausgabe erhält das SWL-QTC einen neuen Bearbeiter. Hier nun ein paar Stichpunkte zu meiner Person: Im Jahr 1967 begann meine „Laufbahn“ als Funkamateure an der Klubstation DM3GM (Y352M) in Leipzig. Meine erste Mitbenutzergenehmigung erhielt ich im Jahr 1975. Ab 1978 war ich dann mit einer eigenen Station unter dem Rufzeichen DM2DEM QRV. Ein QTH-Wechsler nach Berlin bescherte mir ab 1983 das Rufzeichen Y24LO. Auf 144 MHz arbeite ich mit einer UFT. Für die Kurzwellen (1,8 bis 7 MHz) steht mir ein SEG 15 (15 W Input) in der Sendart Telegrafie zur Verfügung. Ein „AFE 12“ rundet die Stationsausrüstung ab. An dieser Stelle möchte ich Bernd, Y27MN, im Namen aller SWLs recht herzlich für die langjährige gute Arbeit als Bearbeiter des SWL-QTC danken. Für die inhaltliche Bereicherung des SWL-QTC wünsche ich mir eine rege Zuarbeit der Hörer. Es sind da ausführliche Briefe ebenso gefragt wie eine kurze Information auf einer Postkarte. In diesem Zusammenhang möchte ich auch alle SWL-Betreuer der Bezirke ansprechen, mich ebenfalls bei der Erfüllung der neuen Aufgabe zu unterstützen.

Aus der Postmappe

Karlheinz, Y55-10-A, nutzte seinen längeren Jahresurlaub 1986 nicht nur zur Contestteilnahme, sondern um auch wieder einmal länger und gezielt die Bänder nach für ihn neuen Ländern zu belauschen. Durch seine auswärtige Tätigkeit steht ihm nicht immer genügend Zeit dafür zur Verfügung. Die Mühe hat sich gelohnt – neuer Länderstand (gebürt): 10 m – 204, 15 m – 143, 20 m – 250, 30 m – 33, 40 m – 170, 80 m – 146, 160 m – 64. Karlheinz ist damit recht zufrieden, zumal es ihm auch an den ersten Tagen dieses Jahres gelang, das Diplom „750 Jahre Berlin“ zu erreichen.

Trotz aktiver Sendetätigkeit ist Günter, Y48-04-N, immer bestrebt, seine SWL-Tätigkeit nicht zu vernachlässigen. Der Dezember und Januar brachten ihm als neu gebürtige Länder: CP8XA, S79KG, VS6DO, XX9XX, SA8A, 6V8FD (alles auf 15 m) und auf 40 m ST5XX. Neu bestätigte Länder sind BY, EA6, EA9, FY, JW, PJ4, PY und ZF.

Andy, Y46-06-O, war im Februar 1987 Teilnehmer an dem von der Klubstation Y46ZO alljährlich organisierten Ausbildungs- und Trainingslager für den Kreis Berlin-Mitte: „Es beteiligten sich daran OMs von den Klubstationen Y34ZO, Y35ZO und Y46ZO. Das schon seit vielen Jahren zum festen Bestandteil der Ausbildung gehörende einwöchige Lager konnte aus Witterungsgründen nicht in Prosnitz (Rügen) durchgeführt werden. Durch eine kurzfristige von der GO des Ministeriums für Verkehrswesen, der unsere Station angehört, organisierten „Ausweichvariante“ ließ sich die Ausbildung trotzdem absichern. In Neubrück, Kreis D 17, wurden wir in einem Schulungsobjekt des MfV untergebracht. Die dortigen Bedingungen waren hervorragend. Für Contestinsätze der Station Y46ZO würde sich dieses QTH besonders eignen. An dieser Stelle der Leitung der Schule nochmals vielen Dank für die Unterstützung unseres Ausbildungslagers. Die Schwerpunkte der Ausbildung lagen wie folgt: Funkstufe A – Hier wurden die theoretischen Grundlagen des Amateurfunkdienstes, des Sprechfunkbetriebsdienstes und des Funkmehrkampfes behandelt. Der Schwerpunkt der praktischen Arbeit lag hier im Sprechfunkbetrieb mit der R 105 D.

Funkstufe B – Die Telegrafieausbildung wurde konzentriert fortgeführt.

Funkstufe C – Für diese Teilnehmer stand die Arbeit unter dem Ausbildungsrufzeichen im Vordergrund. Noch vorhandene Mängel in Telegrafie konnten aufgedeckt werden.

Die Ausbildungsschwerpunkte haben wir langfristig abgestimmt. Wolfgang, Y28MO, stellte danach den

für das Ausbildungslager gültigen Ausbildungsplan zusammen. Der BV Berlin der GST unterstützte uns bei der Bereitstellung eines Fahrzeuges und der R-Technik. An unserer Klubstation verfügen wir über keine eigene R-Technik. Das einwöchige Lager gibt uns aber die Möglichkeit, die theoretischen Kenntnisse des Betriebsdienstes praktisch zu erproben. Eine Möglichkeit, die auch andere Stationen nutzen könnten.

Am Ende des Lehrganges konnten zwei Prüfungen der Stufe A abgelegt werden. In der Stufe B waren die CW-Kenntnisse nicht ausreichend. Hier sind Nachprüfungen an den jeweiligen Klubstationen erforderlich.

Insgesamt war das Ausbildungslager auch in diesem Jahr wieder ein Höhepunkt in der Ausbildung.“

Herzlichen Dank, Bernd!

Die Arbeit mit den Ausbildungsteilnehmern und Funkempfangsamateuren hat bei der Entwicklung des Amateurfunksports einen hohen Stellenwert. Viele Kameraden unserer Organisation leisten vor Ort, in den Klubstationen und Sektionen, einen wichtigen Beitrag bei der Ausbildung und Erziehung unserer jungen Kameraden. Für eine fruchtbare Arbeit in den Ausbildungsgruppen ist eine zentrale Koordinierung und Orientierung ein nicht zu unterschätzendes Instrument. Diese Aufgabe nimmt im Präsidium des Radioklubs der Referat für nachrichtensportliche Ausbildung und Hörerbetreuung wahr. Die damit verbundenen umfangreichen Aufgaben bewältigte seit 1982 Kamerad Bernd Schönherr, Y27MN, mit viel Einsatz. Leider mußte er aus gesundheitlichen Gründen darum bitten, ihn nach fünfjähriger Tätigkeit nicht wieder als Referat in das Präsidium des Radioklubs der DDR zu berufen.

Wir alle haben Bernd in diesen Jahren als engagierten Kameraden kennengelernt. Unter seiner Leitung entstand bei der Hörerbetreuung und bei der grundsätzlichen Arbeit an Ausbildungsdokumenten eine neue Qualität. Ihm und seinem Kollektiv verdanken wir die sehr populären Ausbildungs- und Hörerconteste sowie die Leistungsregistratur für Empfangsamateure. Der enge Kontakt zu den Bezirks Hörerbetreuern und auch zu vielen Hörern direkt war das Grundprinzip seiner Arbeit.

Wer die umfangreiche Postmappe von Bernd kennt, und wer jemals in der Situation war, Monat für Monat einen Beitrag für den FUNKAMATEUR punktilich abzuliefern, kann den Umfang der geleisteten Arbeit ermessen. Dazu kamen noch die regelmäßigen Beratungen im Präsidium, im Referat Amateurfunk und in seiner eigenen Arbeitsgruppe, und nicht zuletzt ist Bernd auch noch Leiter der Klubstation Y48ZN. Dieser Haltung zur ehrenamtlichen Arbeit muß man Anerkennung zollen. Alles wäre nicht möglich gewesen ohne die aktive Unterstützung seiner Ehefrau Marianne, Y25QN; danke!

Bernd hat darum gebeten, in der Arbeitsgruppe Ausbildung/Hörerbetreuung weiter mitwirken zu können. Er wird sich künftig für die Organisation und Abrechnung der Ausbildungs- und Hörerconteste verantwortlich fühlen.

Ich möchte im Namen aller Ausbildungsteilnehmer und der aktiven Funkempfangsamateure ein von Herzen kommendes Dankeschön an Bernd richten und ihm wünschen, daß sich seine Gesundheit stabilisiert, damit er noch viel Freude an unserem schönen Amateurfunksport finden kann.

Ab sofort übernimmt Kamerad Andreas Wellmann, Y24LO, die Aufgabe des Referenten für nachrichtensportliche Ausbildung und Hörerbetreuung im Präsidium des Radioklubs der DDR. Ihm und seinen Mitstreitern wünsche ich im Namen aller Funkempfangsamateure und Ausbildungsteilnehmer eine ebenso erfolgreiche Arbeit. Die Bezirks Hörerbetreuer und aktiven Funkempfangsamateure bitte ich um eine genauso aktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie sie mit Kameraden Bernd Schönherr bestand.

U. Hergert, Y27RO
Generalsekretär
des Radioklubs der DDR

Ausbreitung Juni 1987

Bearbeiter: Dipl.-Ing. František Janda, OK1HH
25165 Ondřejov 266, ČSSR

Wir haben immer noch nicht das Minimum des elf-jährigen Zyklus der Sonnenaktivität verlassen, wenn auch seit dem vergangenen Herbst die Aktivität der Fleckengruppen in den höheren heliographischen Breiten überwiegt, die bereits zum zweiundzwanzigsten Sonnenfleckenzyklus gehören. Zu Januarbeginn wurden nur am Sonnenäquator Flecken beobachtet, in der zweiten Januarhälfte nur im Bereich zwischen 13 und 38 Grad Sonnenbreite. Die Tagesmessungen des Sonnenstromes sahen folgendermaßen aus: 74, 73, 72, 71, 73, 72, 72, 71, 70, 70, 70, 71, 72, 74, 74, 73, 73, 73, 72, 71, 75, 76, 74, 74, 73, 75, 72, 73, 73, 72 und 71; im Durchschnitt 72,5. Der Durchschnitt der Sonnenfleckenrelativzahl beträgt 9,8, so daß wir für Juli 1986 mit einem zwölfmonatigen Durchschnitt von 13,8 rechnen können – immer noch recht viel im Hinblick auf die Nähe des Sonnenfleckenminimums. Im Juni erhielten wir folgende Vorhersagen: SIDC NOAA 29 ± 7 (nach klassischer Methode 22 ± 6), BRASS/EDS Boulder 34, der Sonnenstrom nach CCIR 78. In der weiteren Entwicklung beträgt R_{11} im Oktober 26 ± 7 und der Sonnenstrom 84. CCIR sagt bis zu einem Jahr voraus, so daß der Sonnenstrom im Februar 1988 durchschnittlich 92 erreichen müßte – sich Zeiten besserer Ausbreitungsbedingungen, besonders auf den oberen KW-Bändern, also endlich nähern.

Und noch ein Blick zurück: der Tagesindex A_s der geomagnetischen Aktivität betrug im Januar 24, 10, 6, 3, 3, 3, 6, 9, 10, 5, 6, 12, 9, 5, 8, 15, 10, 9, 10, 22, 12, 14, 16, 10, 8, 8, 7, 18, 11, 4 und 10. Dank dem fast völligen Fehlen von Störungen waren die KW-Ausbreitungsbedingungen meist günstig, darüber hinaus durch die positiven Phasen kurzzeitiger Schwankungen am 1. 1., 23. 1. und 28. 1. abwechslungsreich. Die ungünstige Kombination geringer Veränderungen der bestimmenden Faktoren bewirkte andererseits eine relativ ungünstige Entwicklung vom 3. bis 5. 1. und am 30. 1.

Diejenigen Leser, die die angedeutete Abhängigkeit untersuchen und systematischer nutzen wollen, haben die Möglichkeit, die letzte bekannte Sonnenfleckenrelativzahl, den Sonnenstrom und den Tagesindex der geomagnetischen Aktivität über den Tschechoslowakischen Rundfunk, Station Hvezda (auf 272 kHz, 1233 kHz und im UKW-Bereich), am Schluß der Sendung „Grüne Welle“ (Verkehrsinformation) täglich von Montag bis Freitag um 19.05 und um 01.05 ME(S)Z zu erhalten. Ebenso kann man anfragen, ob dieser experimentell eingeführte Dienst

auch in Zukunft fortgesetzt wird (Vinohradský 12, 12099 Praha 2, ČSSR). Nach der Einstellung der Sendungen der französischen Stationen FTA 83, FTH 42, FTK 77 und FTN 87 vor zwei Jahren gibt es mit ARWC Praha wieder eine Möglichkeit, aktuelle Informationen zu erhalten.

Die Empfindlichkeit der Ionosphäre auf Veränderungen der Sonnenaktivität ist gerade im Juni gering, die höchsten nutzbaren Frequenzen werden trotz des Anwachsens der Strahlung nur um 2 bis 5 % höher sein als im Juni des Vorjahres. 2 % gelten für die nördlichen, östlichen und westlichen Richtungen, der größere Anstieg für die transäquatorialen Richtungen, wobei der Anstieg der MUF bei einer Ausbreitung über den langen Weg auch mehr als 7 % betragen kann.

Demgegenüber verkleinert sich im Mai der Bereich der nutzbaren Frequenzen, vergleichsweise günstig ist die Spanne von 7 bis 18 MHz (im Süden auch 21 MHz), umgekehrt funkt es sich auf 1,8 MHz, 3,5 MHz und auf Frequenzen über 20 MHz schlechter. Die Öffnungen in Ost-West-Richtung verlängern sich zwar, in Nord-Süd-Richtung verkürzen sie sich jedoch. Die Verbindungsmöglichkeiten mit dem Pazifik verschlechtern sich bzw. schwinden auf den anspruchsvollsten Trassen sogar völlig. Sehr schlecht wird auch die Antarktis erreichbar sein. Ausgehend von der geringsten Dämpfung bei ausreichender MUF gibt es auf den einzelnen Bändern folgende maximale Möglichkeiten:

1,8-MHz-Band: U1 von 2000 bis 2300, VE3 bis W2/3 gegen 0300, W5/6 gegen 0400.

3,5-MHz-Band: JA gegen 1940, VK6 von 1900 bis 2000, PY von 0000 bis 0200, W gegen 0300.

7-MHz-Band: JA gegen 2000, VK 0000, 4K 0300, PY 0030, W6 0400.

10-MHz-Band: JA von 1800 bis 2000, VK bis PY gegen 0000, W gegen 0100 (Osten) bzw. 0400 (Westen).

Nachruf

An den Folgen eines tragischen Unfalls verstarb unser Kamerad

Wolfgang Kunkel, Y25AE

und Klubstationsleiter von Y32ZE. Wir verlieren mit OM Wolfgang einen Funktionär, der seit über 15 Jahren seine Kraft in den Dienst unserer Organisation und für die weitere Entwicklung des Nachrichtensports stellte. Wir werden sein Andenken stets bewahren.

Kreiskommission
Nachrichten
der KO Frankfurt (O.)

Bezirkskommission
Nachrichten
der BO Frankfurt (O.)

Diplome

Bearbeiter: Ing. Max Pernor, Y21UO
Franz-Jacob-Str. 12, Berlin, 11568

Kurzzeitdiplom EDR 68 Jubilee Award

Aus Anlaß des 60. Jahrestages der EDR (Experimentierende Dankske Radioamateurer) gibt sie obiges Diplom heraus. Es sind alle Verbindungen mit OZ-Stationen im Zeitraum vom 1. 1. 1987 bis zum 31. 12. 1987 gültig, wobei mindestens 60 Punkte erreicht werden müssen. Jede Verbindung mit einer OZ-Station zählt 1 Punkt, mit einer Klubstation je 5 Punkte. Jede Station ist nur einmal wertbar. Verbindungen über Relais gelten nicht. Endorsements gibt es für CW, 2×SSB, RTTY, Einband usw. Als Antrag genügt ein bestätigter Logauszug, die Kosten betragen 6 IKCs. Es gibt folgende Klubstationen:

OZ1ALS, EDR, FRD, HLB, KLB, LFA, LOL, OHR, RIB, SDB, VJO;

OZ2AAN, AGR, BKR, EDR, NYB, ROS, SLA;

OZ3EDR, EVA, FYN, NVF, TRX;

OZ4EDR, HAM, HOB, VBG;

OZ5BIR, DD, EDR, ESB, GRE, HIM, JYL, KBH,

LKO, TDR, THY, VAR, VEJ;

OZ6ARC, EDR, EVA, FRD, HR;

OZ7AMG, ASO, FYN, HAM, HAS, HDR, HVL,

MOR, RD, SAC, SOR, SVR, TOM, TST;

OZ8CPU, EDR, ERA, H, JYL, NST, SMA, SOR,


UHF;

OZ9EDR, EVA, H80, HEL.

Am ersten September-Wochenende werden viele dieser Stationen während des Field-day aktiv sein. (Anmerkung von Y21UO: Anträge müssen bis zum 5. 1. 1988 beim Bezirksbearbeiter, bis zum 15. 1. 1988 beim RK der DDR vorliegen. Später eingehende Anträge werden nicht bearbeitet. Der Druck der Diplome erfolgt erst nach dem 1. 2. 1988.)



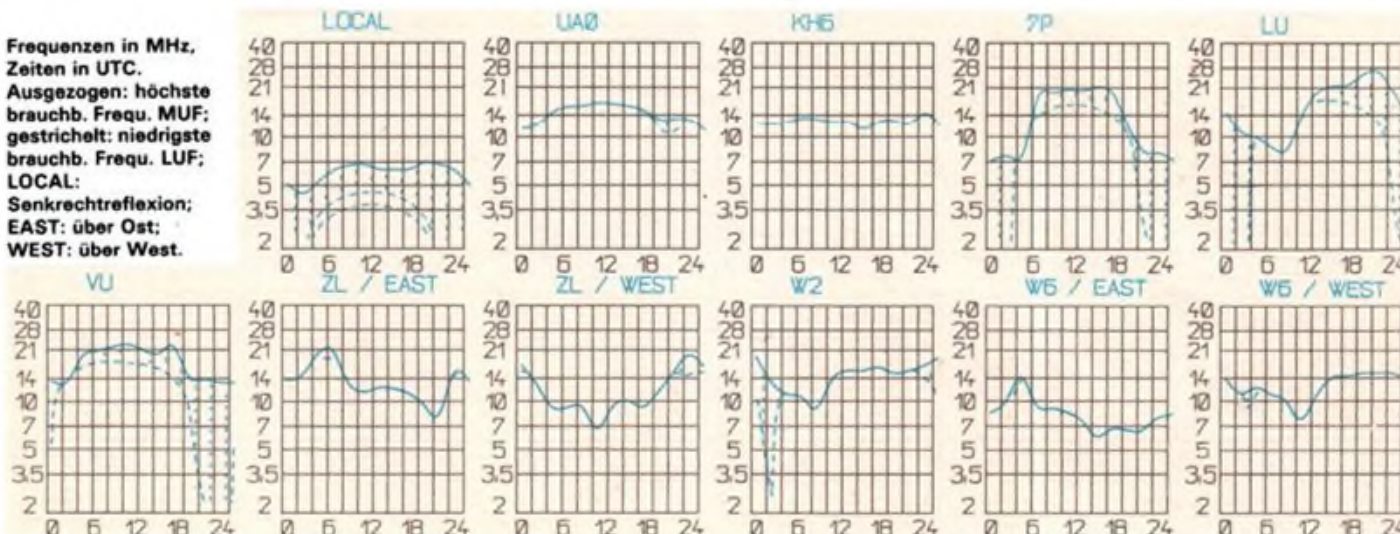Das Danau Tobe Award (s. FA 3/87, S. 126, und 4/87, S. 174)



DX-QTC

Bearbeiter: Wolfgang Bedrich, Y252O
Görachstr. 7, Berlin, 1100

Berichtszeitraum Februar/März 1987
Alle Frequenzangaben in kHz, Zeiten in UTC

DX-Informationen

Europa: SP5EXA wird von Juni bis August wieder von Svalbard (JW) aktiv sein. – ON4UN arbeitete im ersten Quartal dieses Jahres 103 Länder auf 160 m. Als letzte Raritäten standen im Log: KC6, YB, 8P, J7, CP, CX0XY (S. Sb), 6Y, VU4 (And.). Trotz hervorragender Antennen dürften da die in Belgien zugelassenen 10 W auch zu wenig sein!

Asien: XU1SS konnte mit brauchbarem Signal auch auf 15 m geloggt werden. – 1100 auf 21003. – Ron, 4S7RO macht auf 20 m ab 1400 viel CW. QSL via DJ9ZB. – 4S7NMR ist an Wochenenden ab 1700 auf 7045 und ab 0030 auf 3790 zu finden. QSL via KZ8Y. – Victor, VU2LAM, war fast täglich ab 1530 auf 14010 QRV. QSL an UY5XE. – XZ2A soll anlässlich einer Amateurfunkvorführung in Burma QRV gewesen sein. – 4W1AA war kurzzeitig auf 20 m in CW QRV. OP ist N5GJL. TK5FF erhielt für ein Ende Januar gelaufenes QSO eine Direkt-QSL aus Yemen! – Peter, 9V1TL, sucht QSO-Partner für 18 MHz. Er ist ab 1000 täglich am Bandanfang QRV in CW. – Y11BGD hat wieder in CW auf 80 m überrascht, 3507 um 2100. OP war Amir, QSL wurde über Box 1770 in Baghdad verlangt. – Zum 40. Jahrestag der Gründung des Technical Institute of Radio (TIR) in Syrien werden vom 25. bis 31. Dezember 1987 folgende Spezialrufzeichen benutzt: 6C40TIR, 6C40O, 6C40M, sowie 6C40RJ.

Afrika: Luiz, S92LB, scheint in letzter Zeit öfters in den Morgenstunden ab 0700 auf 20 m in SSB QRV zu sein. – In der VR Benin soll es nach langer Zeit wieder eine aktive Station geben: TY1AA – gegen 1700 auf 14270 ±. – 3C1MB tauchte wiederholt in CW auf, speziell auf 20 m (14010...020) gegen 0800 und 1700. QSL via EA7KF. – 3D6CW waren einige Holländer mit flottem CW-Betrieb. QSL an PA3BMJ. – K1MM und K1MEM wurden als TU4A QRV. Sie konnten auf 80 und 40 m relativ gut erreicht werden. – TL8TG produzierte großen Andrang um 1700 auf 14010. QSL via N4NW. – FT8XD wurde Ende Februar erst von den Kerguelen QRV. Einige zielgerichtete Beobachtungen zwischen 14110 und 14130 ab 1600 lohnen. QSL über F6FNU. – Die Reiseroute der Colvins führte von 8Q aus nicht nach 4S, sondern nach Kenia. Rufzeichen war dort 5Z4KG. – TU4CG bewies öfters ab 1800 auf 14015, daß er seine Elbug bedienen kann. Ab 0000 wurde er auch auf 3512 beobachtet. QSL an F2BS. – ZD8RP frequentiert regelmäßig ab 1800 die 14127. – Herbert, 5A8A, erhielt von der EUDXF einen FT 901 und ist jetzt gegenüber seinem früheren QRPP-Signal nicht mehr zu überhören! Er fand sich täglich ab 1730 auf 14010 oder 14005 ein. Doppel-QSOs sollten vermieden werden. QSL an SP6BZ. – Das QTH von 6V1A war die Goree-Insel in der Nähe von Dakar (6W). – 9G2MR wollte täglich ab 1900 auf 14200 QRV sein. – T58DX wird nicht für das DXCC anerkannt. Die eingereichten Dokumente von 12JSB ließen Rufzeichen und freigegebene Frequenzen vermissen!

Nordamerika: T12CC und T12CF arbeiten wieder unter 4U1UP, die Station der University auf Peace in Kroatien. 4U1UP erhält keinen extra DXCC-Status, wie z. B. 4U1UN oder 4U1TU ihn haben. – Laurent, TK5BL/FS, fuhr von St-Barthelemy über 1600 QSOs und wird wahrscheinlich wieder ab Juni QRV, dann aber als FG5EQ/FS. QSL via F6AJA. – Joe, WA6VNR und XYL WB6MME, werden vom 26. Juni bis 14. Juli als ZF2AH aktiv. Sie wollen vorwiegend in CW QRV sein. – WB8VMN/HR1 ist regulär sonntags gegen 2100 auf 14160 und in Contesten aktiv. QSL über K8CC. – K2TQC erfüllte die Bedingungen des Golden Jubilee DXCC in nur 46 Stunden. Die dazu benötigten 100 Länder wurden alle in CW gearbeitet! – Emily, HK0LED/N und Ruben, HK0JOK/N, sind mit Novice-Lizenz nur von 160 bis

40 m QRV. Emily findet man zumindest öfters ab 2200 auf 7075. – Die XF4DX-Crew fuhr von Socorro-Insel (Revilla Gigedo) in etwas über 90 Stunden 15100 QSOs. Bei 6500 QSOs allein auf 20 m standen immerhin 1100 Europäer zu Buche.

Südamerika: 4M0ARV (Aves Isl. – YV0) war ab Mitte März für eine Woche QRV. Von Y2 aus konnte die DXpedition immerhin auf 4 Bändern erreicht werden. Nach anfänglichen Verzögerungen arbeiteten mehrere Stationen (auch 20 m simultan in CW und SSB). Die Probleme einiger OPs, das Pile up zügig abzuarbeiten, waren allerdings unüberhörbar. QSLs gehen an Box 3636 in Caracas, Venezuela. – QSL-Karten von 3Y1EE und 3Y2GV werden ab 1.6.1987 für das DXCC berücksichtigt. – Das DXAC sprach sich in einer Abstimmung gegen den Vorschlag aus, daß Tierra del Fuego (LU/X) gesonderten DXCC-Status erhält. – ZY0SA und ZY0SB von den Peter/Paul-Rocks erfüllten nicht die Erwartungen. Von PY1BVY war man bisher Besseres gewöhnt. Allerdings soll den OPs der Generator arg zu schaffen gemacht haben.

Ozeanien: C21NI, die Klubstation auf Nauru, wurde Mitte März von JE1LWB aktiviert. Für viele Europäer war er ab 1600 auf 7002 eine willkommene Anreicherung der DX-Kost. – KC6CS war das Rufzeichen von JE1JKL aus der Republik Belau (westl. Karolinen). Auf 80 und 40 m konnten auch einige Y2er „zufassen“. Ebenfalls aus Belau funkten K1XM und seine XYL KQ1F mit dem Rufzeichen KC6MX. – DL6FL hat wieder Skeds mit VR6TC und VR6YL; sonntags ab 0700 auf 7047 oder 14140 je nach den Bedingungen. – Richard, G3CWI (ex VP8ANT), bekam Anfang März das Rufzeichen V8SNT. Er wollte noch zwei Monate in Brunei bleiben. QSL an G3ZAY. – Jim, VK9YS, und Bob, VK9YW, fuhr in zwei Wochen auf Cocos-Isl. 18700 QSOs. Die Mehrzahl der Verbindungen wurde mit Japan und Europa getätigt, die Ausbreitungsbedingungen nach Nord- und Südamerika waren weit aus schlechter. Bob, VK9YW/WSKNE hatte Probleme mit seiner Endstufe und mußte gänzlich auf 80 m verzichten. Er gratuliert allerdings denjenigen OMs, die ihn auf 40 m arbeiten konnten; hier gingen nur 30 W aus dem TS430S. – Peter, ZL8HV, bleibt noch etwa 5 Monate auf Kermadec. Er war ab 0730 auf 14140 zu finden. – Karl, DL1VU, startet im Herbst wieder Richtung Pazifik: zwei mal KC6, 3D, T2, KH2, KH8, KH0, ZK1, ZK2, ZK3 und eventuell noch T38, T31 und T32 stehen auf dem Programm. – Im September werden eventuell KH5 (Palmyra) für 2 Tage und KH5K (Kingman) für 1 Woche aktiviert.

YN3EO – Teil 2

Mike, Y25OE, berichtet diesmal über seine bisherigen Aktivitäten (Auszug): „Heute habe ich etwas Zeit und auf den Bändern ist außer QRN auch nicht viel zu hören. Am meisten Spaß macht (da neu für mich) 160 m. Außer Y23EK und Y252O konnte ich leider noch keine Y2-Station auf 160 m aufnehmen, wobei die CONDX im Moment ausgezeichnet sind. Aber hier in Äquaturnähe ist immer ein starkes QRN zu verzeichnen, das nur sporadisch für ein paar Stunden verschwindet. Ein weiteres Problem sind die Freileitungen für die Stromversorgung. Auf diese Weise ist mein QTH von drei Seiten mit 60-Hz-Langdrähten umfaßt. Bei Stromausfall ist auch dieses QRN schlagartig weg, aber da macht dann meine Autobatterie nur etwa 2 Stunden mit. Als Antenne habe ich z. Z. Dipole, mit einer 2-El-Delta Loop für 40 m, Richtung EU, wird noch experimentiert. Gerade ist mir auf 160 m in CW das 30. Land gelungen (8P9DX). Na, das ist auch keine Kunst hier. Es sind jetzt 3 Monate um und ich habe etwa 6000 QSOs im Log. Davon 2000 im WWDX-CW. Außer ein paar W-Stationen auf 15 und 20 m habe ich alles auf 160/80/40 gemacht. Darunter sind auch 62 Stationen aus Y2. Gearbeitet wurden alle Y2-Bezirke auf 80 und 40 m. Rosinen für mich waren bisher: T19W 160 bis 15 m, TA1E 80 m, KH6CC und KH6TT auf 160 m, 9Q5NW 80 m und Y2, OH, OZ, SM, G, DL, F, UP, GI, GJ, GW, EI und ON auf 160 m. Die für uns so exotischen Karibikinseln sind ja nicht so weit und relativ gut zu erreichen. Ganz

schlecht geht es für mich in südliche Regionen wie PY und LU. Auf den oberen Bändern geht es momentan nur am Tage und dann ist das QRN gewaltig (zwischen S9 und 10 dB darüber). Da ist an eine stabile Verbindung nach EU nicht zu denken. Vielleicht klappt es noch mit einem Beam, dann dürfte es besser gehen.

Es ist jetzt 2300 Uhr Lokal-Zeit, im Shack sind immer noch 29°C – aber CW auf 160 muß ich noch schnell machen ... AWDH und vie 73“

Y2

Christine, Y51ZE, beteiligte sich im YL-SSB-Contest und konnte über mangelnde Beteiligung rarer DX-Stationen wirklich nicht klagen. Im Log fanden sich u. a. OX3LX, 8P9GQ, 9K2DT, 9K2YA, 9K2ER, 9K2SH, 9J2EZ, 9Y4LC, HH2DF, TJ8CBT, YB, OD und DU. – Siegfried, Y46-21-H, kommt mit „AFE 12“ und LW bestens zurecht. Allein auf 80 m stehen HS0B, A61AB, 9Y4MJK (Tobago-Isl), vie YBs und ZLs zu Buche. Besonders amüsant war die Beobachtung von IK0FOS/5N9, der als Rapport fast nur 51(!) gab, „was bei jedem QSO zunehmend mehr Freude auf der QRG auslöste“. – Chris, Y44PF, war mit den CONDX und der Ausbeute auf den höheren Bändern im Februar nicht zufrieden, hielt sich aber mit 9L1RH, 6W7PE und einigen anderen „Afrikanern“ halbwegs schadlos. – Steffen, Y56-10-M, ist seit zwei Jahren aktiver SWL. Der Februar scheint besonders erfolgreich gewesen zu sein, denn von C21RK über HS0B bis 3C1MB stehen fast 50 ähnliche „Leckerbissen“ im Log!

Etwas zu Papier brachten diesmal: Y22WL, Y25WE, Y33VL, Y36SG, Y37XO, Y43VL, Y44PF, Y51ZE, Y56SG, Y78SL, Y43-03-E, Y46-21-H und Y56-10-M. Vielen Dank!

QSL-Info

Bearbeiter: Ing. Ludwig Mantachel, Y23HM
Straße der Jugend 88/04, Leipzig, 7060

A51PN N. N. Pradhan, c/o Wireless Communications, GPO Phuntsoling, Bhutan
A61XL Magid, Rak, Post Office Box 341, Abu Dhabi, UAE
BY4CZ Box 51, Suchow, PR China
V85GF Box 914, BSB, Brunei
V85HF Box 914, BSB, Brunei
VU4APR National Institute of Amateur Radio, 5B, PS Nagar, Hyderabad 500457, India
ZD7AL Box 25, St. Helena, South Atlantic Ocean
ZY0SA PY1BVY, Box 1502, 24000 Niteroi, Brazil
ZY0SB PY1BVY, Box 1502, 24000 Niteroi, Brazil
4M0ARV Box 3636, Caracas 1010-A, Venezuela

CV8D	– CX1AA	P36P	– N2AU
CV1R	– CX1RA	PJ1JP	– WA6PKN
CV8U	– CX2CS	T14SU	– T12BGA
CX0XY	– CX2CS	T26VV	– N0BLD
FG/		V31CV	– KESCV
TK5BL	– F6AJA	V31DX	– N5DD
FO8SSJ	– K8JRK	V13OVA	– VK3CRP
FP/		VK9YS	– VK9NS
F2JD	– F6AJA	VK9YW	– WSKNE
HC8KA	– KT1N	VU4APR	– VU2APR
HD8G	– KT1N	VU4NRO	– VU2APR
IK1FOS/		XF4DX	– K9AJ
5N9	– IK6BOB	ZF2HM	– K9QVB
J6CQ	– K4LTA	ZF2KE	– K9QVB
J52UAI	– SM0EPU	3A7E	– 3A2EE
J78A	– NF5Z	3A7F	– 3A2LF
J73ZY	– NS8Q	3D2QU	– KB1QU
J74Z	– NF5Z	5H3ZR	– OH6IQ
JA2NQG/		5T3NU	– F6FNU
JD1	– JA1LKH	8P9HG	– VE5RA
KC6CS	– JE1JKL	8Q7CL	– SM4CJM
KP2AH	– WA2YMX	9Q5DA	– KC4NC
N2GUV/		9Q5NW	– N4NW
KP2	– KU2Q	9Q5RW	– DL2ZBJ

KW-Conteste

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Klaus Voigt, Y21TL
PSF 427, Dresden, 8072

IARU-Region-1-HF-CW-Field-Day 1987

1. Zeit: 6. 6. 87, 1500 UTC bis 7. 6. 87, 1500 UTC
2. Frequenzbereiche: 1,8- bis 28-MHz-Band (80 m: 3510...3560 kHz, 20 m: 14000...14060 kHz)
3. Kontrollnummern: RST + lfd. Nr.
4. Punkte: QSOs mit europäischen Feststationen = 2 Punkte, mit außereuropäischen Feststationen = 3 Punkte, mit europäischen /p- bzw. /m-Stationen = 4 Punkte, mit außereuropäischen /p- bzw. /m-Stationen = 6 Punkte
5. Endergebnis: Summe aller QSO-Punkte
6. Teilnehmerteile: a: open Section 1 TX + 1 RX oder 1 TRX + 1 zusätzlicher RX; maximale Leistung lt. Lizenz; b: restricted section (1 TX + 1 RX oder 1 TRX, max. Leistung lt. Lizenz, nur 1 Enelementantenne, maximal 15 m über Grund; c: QRP section (wie a, aber Leistung max 10 W INPUT); d: SWL section (Punkte gibt es nur für /p- bzw. /m-Stationen. Die Rufzeichen der QSO-Partner sowie die von den /p-Stationen gesendeten Kontrollnummern müssen geloggt werden).
- Achtung! Antennen dürfen nicht an festen Bauwerken befestigt sein. Die Station darf nicht eher als 24 Stunden vor Contestbeginn am Standort installiert werden. Die Stromversorgung darf nicht aus dem Netz erfolgen. Während des Contests darf nur von einem Standort gearbeitet werden.
7. Logs: Bis 22. 6. 87 an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die Logs bis 3. 7. 87 an Y21TL.

World-Wide-South-America-Contest 1987

1. Zeit: 13. 6. 87, 1500 UTC bis 14. 6. 87, 1500 UTC
2. Frequenzbereiche/Sendearbeit: 1,8- bis 28-MHz-Band, CW
3. Kontrollnummern: RST + lfd. QSO-Nr.
4. Punkte: Y2 mit Y2 = 0 Punkte (Multiplikator), mit Europa = 2 Punkte, mit DX (außer Südamerika) = 4 Punkte, mit Südamerika = 8 Punkte
5. Multiplikator: Summe der je Band gearbeiteten Länder und Südamerika-Präfixe
6. Endergebnis: Summe QSO-Punkte mal Multiplikator = Endergebnis
7. Logs: bis 26. 6. 87 an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die Logs bis 9. 7. 87 an Y21TL.
8. Teilnehmerteile: Einmann (Einband, Mehrband), Mehrmann, SWL

All-Asian-DX-Conteste 1987

1. Veranstalter: IARL
2. Zeit: 20. 6./21. 6. 87 (FONE), 22. 8./23. 8. 87 (CW), jeweils 0000 UTC bis 2400 UTC
3. Frequenzbereiche: 1,8- bis 28-MHz-Band
4. Kontrollnummern: RS(T) + Alter des OP, YLs geben 00.
5. Punkte: QSOs mit Asien auf 1,8 MHz = 3 Punkte, auf 3,5 MHz = 2 Punkte, auf allen anderen Bändern = 1 Punkt
6. Multiplikator: Summe der auf jedem Band gearbeiteten Präfixe Asiens
7. Endergebnis: Summe der QSO-Punkte mal Multiplikator = Endergebnis
8. Teilnehmerteile: Einmann (Einband [1,8 MHz nur CW]), Mehrband, Mehrmann
9. Logs: Bis jeweils 15 Tage nach Contestende an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die kontrollierten Logs bis jeweils 30 Tage nach Contestende an Y21TL.

AGCW-VHF/UHF-CW-Contest

1. Zeit: 27. 6. 87, VHF: 1600 bis 1900 UTC; UHF: 1900 bis 2100 UTC
2. Abrechnung: Bis zum 8. 7. 87 (Poststempel) an Y25VL
3. Weitere Bedingungen s. FA 2/86, S. 73.

Hinweis!

Bei der Verwendung von Computerausdrucken für Contestlogs werden ab sofort nur solche im Format A4 anerkannt. Außerformatige Abrechnungen gelten als Kontrolllog.

Bezirkscontest „B“ 1986/87

1. Veranstalter: Bezirkskommission Nachrichtensport und Referat Amateurfunk Schwerin
2. Teilnehmer: Sendeamateure des Bezirkes Schwerin und Höramateure aus Y2
3. Zeit und Frequenzbereiche: 4. 6. 87; 3520 bis 3560 kHz, 1700 bis 1730 UTC in CW; 3600 bis 3650 kHz, 1730 bis 1800 UTC in SSB; 144-MHz-Band 1800 bis 1900 in FM, SSB und CW
4. Anruf: CW: „CQB“; SSB und FM: „CQ Schwerin“
5. Kontroll-Nr.: RS(T) und Anzahl der beantragten Diplome
6. Punkte: CW: 5, SSB: 3, FM: 2
- Jede Station darf einmal in SSB und CW sowie auf UKW gearbeitet bzw. gehört werden. Hörer loggen Rufzeichen mit Kontrollnummer sowie das Rufzeichen der Gegenstation. Sie dürfen nur Smal hintereinander dasselbe Rufzeichen als Gegenstation angeben!
7. Endergebnis: Summe der QSO-Punkte
8. Teilnahmekategorien: A = Einmannstation 3,5 MHz; B = Einmannstation 144 MHz; C = Einmannstation 3,5 und 144 MHz; D = Hörer
9. Logs: Für jede Sendearbeit ist ein besonderes Blatt zu verwenden. Teilnehmer der Kategorien A, B und C senden ihre Logs bis zum 22. 6. 87 an Y21UB, Günter Wegener, Otto-Moritz-Str. 23, Schwerin, 2760. Teilnehmer der Kategorie D an Y24MB, Dieter Weber, Johann-Dieckmann-Str. 20, Ludwigslust, 2800.
10. Auswertung: Die Bekanntgabe der Ergebnisse erfolgt im Bezirksrundspruch. Jeder Teilnehmer erhält eine Ergebnisliste.

A. Hübner
Sektorenleiter Afu „B“

Ergebnisse des SARTG-RTTY-Contests 1986

- E: 1. Y58VA 71280, 2. Y39TO 32565, 3. Y21RO/a 27400, 4. Y43ZO/Y26AO 11880, 5. Y23VB 6219, 6. Y31MB 800; S: 1. Y2-2814/M51 77140, 2. Y2-1928/164 30600, 3. Y2-7684/O42 6080

Ergebnisse der VK/ZL/Oceania-DX-Conteste 1986

- CW
1. Y22UB 338, 2. Y27QO 308, 3. Y52TE 270, 4. Y36TG 128, 5. Y21TL/a 72, 6. Y54ZA 48, 7. Y58ZA 32, 8. Y36SG 2; K: Y21UC/a, Y22HF, Y23UH/a, Y26LG, Y51XE

FONE

1. Y21UC/a 1254, 2. Y39TF, Y54NL 330, 4. Y24XJ 144, 5. Y52WG 70, 6. Y39SH 32, 7. Y44PF 30, 8. Y36SG 18, K: Y23CO, Y24NG, Y41NK, Y54TA, Y55TJ

SWLs

1. Y2-8887/G39 208

Ergebnisse des EA-DX-Contests 1986

- E: 1. Y66ZF 154, 2. Y66YF 30, 3. Y22WF 16

Ergebnisse des HSC-Herbst-Contests 1986

- Mitgl.: 1. Y51ZE 9776, 2. Y78UL 6696, 3. Y22WK 4290, 4. Y31TF 3840, 5. Y24JD 3232, 6. Y62QH 2760, 7. Y21NE 2484, 8. Y2UH 1232, 9. Y22RF 616, 10. Y22YF 504, 11. Y26LG 328, 12. Y24MI 216; Nichtmitgl.: 1. Y33VL 7913, 2. Y66QL 6880, 3. Y58SA 5809, 4. Y23VB 5738, 5. Y47YN 3770, 6. Y45VJ 2964, 7. Y32KJ 2806, 8. Y44XJ 2464, 9. Y48ZL/Y49MH 2121, 10. Y25WE 1936, 11. Y42HA 1520, 12. Y48YN 1296, 13. Y31MB 1134, 14. Y23HE/a 1122, 15. Y71WG 1045, 16. Y32VN 979, 17. Y46XF 935, 18. Y77YH 636, 19. Y23HJ 574, 20. Y43VL 396, 21. Y24SH/a 371, 22. Y38RG 240, 23. Y21HE 72, 24. Y66YF 57; QRP: 1. Y21WT 2664, 2. Y27KL 1819, 3. Y25FH 1280, 4. Y24KG 689, 5. Y24BB 539, 6. Y23OH 375, 7. Y26VG 372, 8. Y24SB 220 S: 1. Y2-6953/G71 3596, 2. Y2-14315/H71 2375, 3. Y2-18920/A42 2280, 4. Y37-07-O 392, 5. Y2-13278/E39 288, 6. Y2-9606/H41 80 K: Y25DF/a, Y38ZM, Y39OH, Y53PF/p; Disqualifikation wegen >3% doppelter QSOs: Y43VA

Ergebnisse des OK-DX-Contests 1986

- E: 1. Y42MK 87024, 2. Y44YK 34944, 3. Y25FF/a 32490, 4. Y52TE 18520, 5. Y48YN 16590, 6. Y53ED 16065, 7. Y48ML 14616, 8. Y22WF 13740, 9. Y24JJ 13237, 10. Y34SG 11900, 11. Y47MN 9693, 12. Y33UB 7728, 13. Y56TN 7498, 14. Y23LD/p 6003, 15. Y23CM 5928, 16. Y67TL 5313, 17. Y56NM 5149, 18. Y39UL 5088, 19. Y46IF 5082, 20. Y47YM 4644, 21. Y39TH 4598, 22. Y51OG 4389, 23. Y35RK + Y49LF 4250, 25. Y71WG 3471, 26. Y53XM 3349, 27. Y41NK 3289, 28. Y69ZF 3234, 29. Y37RB 3129, 30. Y27BN 2831, 31. Y68SF 2820, 32. Y61XM 2799, 33. Y25FH 2562, 34. Y25CA 2509, 35. Y43XE 2432, 36. Y23XD/a 2054, 37. Y43RN/a 1953, 38. Y59ZF 1722, 39. Y27LO 1612, 40. Y31YF 1599, 41. Y24KG 1560, 42. Y24MI 1545, 43. Y22OB 1472, 44. Y77YH 1416, 45. Y24QE/a 1395, 46. Y24UA 1376, 47. Y22VI 1280, 48. Y62UA 1278, 49. Y79QL 1177, 50. Y25ML 1095, 51. Y45RU 1060, 52. Y49YC 1030, 53. Y48ZF, 975, 54. Y92ZL 846, 55. Y41TA 825, 56. Y26MH/a 768, 57. Y62VD 756, 58. Y26LG 616, 59. Y47UO 612, 60. Y36SG 576, 61. Y31SI 512, 62. Y49OF 490, 63. Y31ON 468, 64. Y37ZK 430, 65. Y24SK/a 374, 66. Y21WH 265, 67. Y25TA/a 162, 68. Y48YB 138, 1,8: 1. Y52WG 1420, 2. Y22IC 445, 3. Y78VL 288, 4. Y25CF 228, 5. Y22HF/a 6: 3,5: 1. Y23EL 4816, 2. Y34YH 3792, 3. Y55ZE 3752, 4. Y51YJ 3105, 5. Y23HJ + Y66YF 1260, 7. Y24SB 1225, 8. Y34NO 1190, 9. Y24IK 1076, 10. Y23FI 1020, 11. Y25PA 990, 12. Y53NF, 908, 13. Y23OH 876, 14. Y22AN 860, 15. Y21AE 852, 16. Y52XF 840, 17. Y21UL 810, 18. Y23QD 725, 19. Y62TM 688, 20. Y26EH 618, 21. Y25BE 575, 22. Y59WF 540, 23. Y54OL/p 530, 24. Y21HE 435, 25. Y25PE 372, 26. Y23TL 327, 27. Y23HN 244, 28. Y24HG 208, 29. Y26DM 207, 30. Y26NM 206, 31. Y25NL 200, 32. Y22KM 188, 33. Y41UF 171, 34. Y28XL/a 159, 35. Y44TN 152, 36. Y51XO, 37. Y32ZF 68, 38. Y24VF 38, 39. Y25VF 36, 40. Y26PL 20; 7: 1. Y51WE 11196, 2. Y52ZL 5152, 3. Y37ZE 1500, 4. Y26JD 1204, 5. Y22UB 1092, 6. Y21GC 210, 7. Y25DF/a 54; 14: 1. Y26LN 836, 2. Y23VB 400, 3. Y44WA 145, 4. Y64ZL24; 21: 1. Y32EE 480, M: 1. Y33ZL (Y33VL, Y66QL) 60946, 2. Y422B (Y42WB, Y422B) 5644; S: 1. Y2-EA-13732/J4E 33558, 2. Y39-14-K 27594, 3. Y56-10-M 20295, 4. Y78-12-L 12059, 5. Y44-20-K 3444, 6. Y2-16281/M62 10336, 7. Y2-12328/L87 3920, 8. Y2-EA-20501/F32 2412, 9. Y31-02-E 2340, 10. Y2-5277/N47 2266, 11. Y2-20518/F56 2016, 12. Y2-18920/A42 1236, 13. Y2-EA-13099/E34 979, 14. Y2-18300/D62 963, 15. Y2-11468/F69 885, 16. Y34-31-B 728, 17. Y2-11433/F64 708, 18. Y34-18-O 702, 19. Y2-0742/F32 620, 20. Y2-9540/A55 406, 21. Y2-EA-15591/N59 376, 22. Y31-47-B 78, 23. Y2-11100/F66 + Y2-EA-17105/G51 14; K: Y21UH, Y22CF/a, Y24AM/a, Y25KL, Y25PH, Y26SO, Y26VH, Y27ML, Y31LA, Y33VL, Y33ZE, Y43VF, Y44UI, Y44WA, Y52ZF, Y53VL, Y72VL, Y87VL Disqualifikation wegen falscher Bewertung: Y23XB, wegen fehlender Duplikatkontrollliste: Y34ZD, wegen fehlender Multiplikatorkontrollliste: Y2-EA-20503/F52.

Ergebnisse des HNY-Contests 1987

- >100 W: 1. Y51ZE 7776, 2. Y42WB 3488, 3. Y49RF 2340, 4. Y24YH 1728, 5. Y23EL 728, 6. Y22YB 504, 7. Y58SA 8; >10 W: 1. Y21NE 2484, 2. Y66QL 4212, 3. Y24SH/a 2340, 4. Y48YN 1869, 5. Y31XN 1633, 6. Y25WE 1400, 7. Y64ZL 1323, 8. Y26BH 1296, 9. Y21FA 1078, 10. Y52TE 896, 11. Y23RJ 720, 12. Y26IH 540, 13. Y71WG 455, 14. Y23LM 403, 15. Y66ZF 333, 16. Y21TN 60, 17. Y72VL 48, 18. Y24OL/a 18, 19. Y77YH 9; <10 W: 1. Y22AN 306, 2. Y24YM 243, 3. Y25FH 105, 4. Y23YJ 15, 5. Y26EH 12, 6. Y21HE 9; S: 1. Y39-14-K 3570, 2. Y78-14-L 696, 3. Y53-03-D 506, 4. Y66-01-F 319; K: Y21RO, Y78VL; Disqualifikation: Y31IO wegen falscher Logführung.

Rekordlisten UKW – 1986

Stand 31. 12. 1986 (Erstverbindungen: 5. 3. 1987);
Bewertungsmodus der Leistungsregistratur a.
FUNKAMATEUR 12/1983, S. 621

Bestenlisten

144 MHz

1. Y22ME	5498	27. Y45ZH	960
2. Y24QO	2680	28. Y23KK	950
3. Y23RD	2192	29. Y21IF	940
4. Y22QG	1678	30. Y79ZL	935
5. Y23FG	1468	31. Y23QD	932
6. Y22HA	1441	32. Y25IL	927
7. Y22IC	1268	33. Y25CD	907
8. Y23FN	1258	34. Y23OO	885
9. Y23SB	1247	35. Y24PL	874
10. Y24BO	1205	36. Y25GI	870
11. Y24XN	1202	37. Y31SM	833
12. Y24MA	1181	38. Y26JD	820
13. Y27BL	1168	39. Y23TD	817
14. Y22SA	1150	40. Y22UJ	812
15. Y23BD	1105	41. Y24LB	807
16. Y21TC	1099	42. Y25FA	787
17. Y22IJ	1087	43. Y24FD	745
18. Y23SJ	1086	44. Y21DG	738
19. Y22UL	1083	45. Y27JL	694
20. Y22TO	1019	46. Y42QK	680
21. Y25QM	1004	47. Y25TL	656
22. Y21NB	997	48. Y21DK	647
23. Y21VC	981	49. Y21BD	612
24. Y22HG	976	50. Y24LE	605
25. Y23KD	966	51. Y48VD	544
26. Y37WB	961		

432 MHz

1. Y22ME	2528	14. Y22UJ	434
2. Y23FG	764	15. Y23SJ	412
3. Y24BO	763	16. Y27CN	407
4. Y23BD	669	17. Y23OO	380
5. Y22IC	647	18. Y31SM	377
6. Y22HA	645	19. Y24FD	367
7. Y24QO	643	20. Y21NB	360
8. Y25UN	621	21. Y22UL	306
9. Y24XN	573	22. Y27JL	301
10. Y21TC	514	23. Y31ZM	275
11. Y35O	483	24. Y25GI	269
12. Y23KK	479	25. Y25TL	225
13. Y22IJ	467		

1,3 GHz

1. Y23BD	990	5. Y23SJ	147
2. Y24BO	880	6. Y23FL	93
3. Y27CN	778	7. Y25IL	88
4. Y25UN	684		

5,6 GHz

1. Y24IN	103	2. Y27CN	103
----------	-----	----------	-----

10 GHz

1. Y27JL	286	6. Y24XN	79
2. Y26QL	286	7. Y27CN	73
3. Y24PL	260	8. Y21YO	37
4. Y27BL	216	9. Y21BD	32
5. Y24IN	213		

24 GHz

1. Y24IN	73	2. Y27CN	26
----------	----	----------	----

Länderstand

144 MHz

Y22ME	69	Y22IC	38	Y23KD	34
Y22QG	49	Y27BL	38	Y21NB	33
Y23FG	45	Y24BO	38	Y22IJ	32
Y24QO	44	Y41VL	37	Y23SJ	32
Y23FN	43	Y22UL	37	Y25QM	32
Y22HA	42	Y24MA	36	Y23BD	32
Y21PL	42	Y22SA	36	Y21IF	31
Y23SB	40	Y22EN	34	Y22TO	31
Y24XN	40	Y21TC	34	Y24XI	30

Y23KK	30	Y25CD	27	Y24LB	22
Y79ZL	30	Y21DG	27	Y25FA	21
Y24PL	29	Y23QD	27	Y21DK	20
Y37WB	29	Y31SM	27	Y21BD	19
Y21VC	29	Y23RD	25	Y42QK	18
Y45ZH	29	Y22UJ	24	Y24FN	18
Y25FG	29	Y27JL	24	Y24LE	17
Y25IL	28	Y25GI	23	Y24NK	17
Y25LL	28	Y24FD	23	Y24BK	15
Y22HG	28	Y23TD	23	Y25TL	15
Y23OO	27	Y26JD	23	Y48VD	15

432 MHz

Y22ME	32	Y25UN	16	Y23OO	10
Y24BO	25	Y23KK	15	Y21PL	10
Y23FG	24	Y35O	13	Y21NB	10
Y23BD	22	Y22UJ	13	Y27JL	9
Y22IC	20	Y22IJ	12	Y41UN	8
Y22HA	20	Y23SJ	12	Y25TL	7
Y24QO	18	Y31SM	12	Y31ZM	7
Y24XN	17	Y22UL	11	Y25GI	6
Y22EN	17	Y27CN	11		
Y21TC	16	Y24FD	11		

1,3 GHz

Y23BD	14	Y25UN	10	Y23FL	2
Y24BO	12	Y23SJ	3		
Y27CN	11	Y25IL	2		

5,6 GHz

Y24IN	2	Y27CN	2
-------	---	-------	---

10 GHz

Y24PL	6	Y35WL	4	Y24XN	2
Y27JL	6	Y35XL	4	Y21KL	2
Y26QL	6	Y27BL	2	Y21YO	1
Y35ZL	5	Y24IN	2	Y21BD	1
Y35YL	4	Y27CN	2		

24 GHz

Y24IN	1	Y27CN	2
-------	---	-------	---

DX-Stand (in km)

144 MHz

Y22ME	18071	Y21VC	2096	Y25TL	1781
Y24QO	8582	Y22UL	2054	Y22UJ	1760
Y23RD	8578	Y24XI	2005	Y23TD	1747
Y24MA	2295	Y25IL	2004	Y23MF	1740
Y22SA	2269	Y79ZL	1993	Y23NI	1710
Y22QG	2262	Y24LB	1987	Y22EN	1678
Y23BD	2245	Y21NB	1987	Y42QK	1668
Y22HG	2240	Y21TC	1984	Y25FA	1667
Y23SB	2236	Y21IF	1970	Y24FD	1545
Y37WB	2236	Y41ZL	1960	Y31SM	1526
Y23FG	2232	Y25VL	1931	Y21DK	1397
Y23SJ	2219	Y25LL	1930	Y24LE	1394
Y22TO	2215	Y23FN	1918	Y27JL	1340
Y22HA	2193	Y27BL	1912	Y21DG	1331
Y25QM	2149	Y23KD	1900	Y44YL	1260
Y22IC	2141	Y24PL	1888	Y41NL	1220
Y45ZH	2140	Y23OO	1877	Y48VD	1191
Y25GI	2119	Y23KK	1871	Y24BK	1158
Y26JD	2118	Y22IJ	1863	Y24NK	1105
Y24BO	2114	Y25CD	1844	Y21BD	1080
Y23QD	2111	Y24XN	1799	Y24FN	1069
Y21PL	2110	Y27BO	1797	Y21WD	1002

432 MHz

Y22ME	9378	Y22IJ	1216	Y31SM	875
Y25UN	1724	Y35O	1213	Y31ZM	875
Y22IC	1634	Y21TC	1200	Y25GI	823
Y23FG	1560	Y24XN	1135	Y27JL	745
Y24BO	1517	Y23KK	1075	Y21PL	658
Y24QO	1507	Y21NB	1061	Y25TL	586
Y22HA	1414	Y23OO	1060	Y22UL	560
Y22EN	1395	Y22UJ	1040	Y41UN	534
Y23BD	1275	Y23SJ	1028		
Y27CN	1223	Y24FD	945		

1,3 GHz

Y23BD	1100	Y27CN	882	Y25IL	95
Y24BO	1051	Y23SJ	130		
Y25UN	936	Y23FL	107		

5,6 GHz

Y24IN	58	Y27CN	58
-------	----	-------	----

10 GHz

Y24IN	358	Y24PL	201	Y24XN	72
Y27BL	216	Y35ZL	130	Y27CN	58
Y27JL	216	Y35YL	130	Y21YO	30
Y26QL	216	Y35WL	130	Y21BD	18

24 GHz

Y24IN	58	Y27CN	1
-------	----	-------	---

Locatorstand

144 MHz

Y22ME	597	Y23KK	138	Y23RD	113
Y22QG	368	Y21VC	136	Y37WB	112
Y22HA	291	Y21NB	135	Y22UJ	110
Y23FG	286	Y25CD	134	Y25GI	108
Y24QO	262	Y22TO	133	Y24PL	103
Y22IC	230	Y31SM	129	Y24FD	103
Y23FN	222	Y25QM	127	Y21BD	103
Y24XN	221	Y25FG	127	Y21DG	101
Y27BL	203	Y22HG	124	Y24LB	95
Y24BO	201	Y23KD	123	Y27JL	93
Y23SB	200	Y25IL	123	Y21DK	84
Y22IJ	197	Y25FA	122	Y42QK	83
Y24MA	181	Y45ZH	121	Y26JD	83
Y21TC	181	Y23OO	120	Y24LE	78
Y22SA	168	Y23QD	120	Y48VD	78
Y23BD	168	Y23TD	119	Y25TL	75
Y23SJ	161	Y79ZL	118		
Y22UL	151	Y21IF	118		

432 MHz

Y22ME	166	Y21TC	57	Y24FD	34
Y23FG	106	Y23KK	57	Y27JL	31
Y24BO	105	Y35O	55	Y27CN	26
Y23BD	97	Y22IJ	52	Y21NB	24
Y24XN	88	Y22UJ	48	Y25GI	22
Y22HA	81	Y23SJ	43	Y25TL	19
Y24QO	81	Y22UL	42	Y31ZM	15
Y22IC	60	Y21SM	41		
Y25UN	58	Y23OO	34		

1,3 GHz

Y23BD	34	Y25UN	16	Y23FL	2
Y24BO	28	Y23SJ	5		
Y27CN	26	Y25IL	2		

5,6 GHz

Y24IN	5	Y27CN	5
-------	---	-------	---

10 GHz

Y27JL	11	Y24PL	9	Y24XN	2
Y26QL	11	Y24IN	4	Y21BD	1
Y27BL	10	Y27CN	2	Y21YO	1

24 GHz

Y24IN	2	Y27CN	1
-------	---	-------	---

Neue Y2- Erstverbindungen

(vgl. FA 8/1986, S. 388)

Die Spalten bedeuten v. l. n. r.: Land, Y2-Rufzeichen,
Gegenrufzeichen, Datum, Ausbreitungsart

144 MHz

KP4:	Y22ME – NP4X	20. 4. 86	EME
HV:	Y22QG – HV2VO	2. 6. 86	Tropo

432 MHz

JA:	Y22ME – JA4BLC	14. 11. 86	EME
EA:	Y22ME – EA5KF	22. 11. 86	EME
XE:	Y22ME – XE1XA	22. 11. 86	EME
VE:	Y22ME – VE4MA	14. 12. 86	EME
VK:	Y22ME – VK5MC	27. 12. 86	EME

1296 MHz

SP:	Y24BO – SP9FG	18. 12. 85	Tropo
			V. Scheffer, Y22IJ

UKW-QTC

Bearbeiter: Ing. Hana-Uwe Fortier, Y2300
Hana-Loch-Str. 249, Berlin, 1138

Skandinavische Aktivitätsstage

Es gelten folgende Termine:

VHF: 1. Dienstag im Monat von 1800 bis 2200 UTC

UHF: 1. Donnerstag im Monat von 1800 bis 2200 UTC

SHF: 1. Montag im Monat von 1800 bis 2200 UTC

Diese Information dürfte für die Sommersaison interessant sein und einigen OMs den Urlaub bereichern helfen.

Amateur Satelliten

Der AMSAT-OSCAR Phase 3c wird wahrscheinlich noch in diesem Jahr das Licht des Weltraums erblicken. Er wird über den L-Transponder RUDAK-Betrieb ermöglichen. Packet-Radio-Kenner wissen hier gleich Bescheid. Für weniger Eingeweihte einige Erläuterungen:

RUDAK bedeutet: Regenerativer Umsetzer für Digitale Amateurfunk Kommunikation; Daten-, Text- und Softwareaustausch via Satellit. Die RUDAK-Eingabe liegt bei 1269,675 MHz, und die RUDAK-Ausgabe bei 435,675 MHz. Das Funktionsprinzip dieses Systems ist äußerst interessant: Ein vom L-Transponder unabhängiger Empfänger empfängt die Packets. Die empfangenen Signale werden demoduliert und in Form von Digitalsignalen an den RUDAK-Prozessor weitergeleitet. Hier erfolgt die Verarbeitung der Packets, um sie möglichst schnell wieder neu neu moduliert auf der Ausgabefrequenz abzustrahlen.

Der Sinn dieses Verfahrens ist einleuchtend. Sämtliche Störanteile vom Uplinkweg sind zu 100% beseitigt. Der RUDAK-Prozessor kann aber noch mehr. Er steht in einem permanenten Datenaustausch mit dem Betriebscomputer des Satelliten und kann zu bestimmten Zeiten sogenannte „unprotocolled Packets“ aussenden. Die Daten sollen folgenden Inhalt haben:

- Bahnposition (Orbit-Nr., mittlere Anomalie usw.),
- Kepler-Datensatz für Bahnberechnungen,
- Doppler-Verschiebung (bezogen auf den Äquator),
- Lage (Attitude),
- markante Telemetriewerte (Sonnenwinkel, Spannungen, Ströme, AGC des Lineartransponders usw.),
- Transponder-Betriebsplan,
- RUDAK-Experiment-Infos (Betriebszustand-Protokoll),
- Uplink-Info (Sendefrequenz, Leistung, Datenrate, Modulationsart usw.)
- Betriebsstatistik.

Für die Rechnerhardware werden keine EPROMs verwendet, da die harte UV-Strahlung im Weltraum die eingeebneten Daten innerhalb von Minuten löschen würde. Dieser Umstand machte den Einsatz sogenannter fusible link PROMs notwendig. Bei diesem Typ werden gezielt Diodenstrecken zur Datenspeicherung „gebrannt“.

Y2-Ortsfrequenzen

An dieser Stelle ein kurzer Auszug aus einem Brief von Y21DJ, in dem er anregt, eine Zusammenstellung aller Ortsfrequenzen auf 2 m zu veröffentlichen:

„Bei verschiedenen Reisen in andere Bezirke unserer Republik habe ich wiederholt festgestellt, daß die einzelnen Ortsfrequenzen nicht bekannt waren. Oft war es schwierig, meist erst durch einen brieflichen Kontakt, eine Direktverbindung per Funk zu erreichen. Allerdings hatte ich bisher nur die Frequenz 144 650 kHz zur Verfügung.“

Für die Planung der kommenden Urlaubszeit ist sicher mancher OM interessiert, an seinem künftigen Portable-Standort mit den richtigen Quarzen anzureisen. Nicht jeder OM hat eine durchstimmbare Station, um auf jede QRG rutschen zu können.“

Dieses Problem dürfte viele OMs tangieren. PLL-Kanalgeräte sind noch nicht sehr verbreitet, und nicht jeder schleppt ein „Quarzgrab“ mit sich herum, um auf die vielen möglichen Frequenzen zu gelangen. Selbst bei PLL muß man wissen, auf welcher Frequenz man „parken“ muß. Ich möchte daher alle Bezirks-UKW-Bearbeiter ansprechen, mir die in ihrem Bezirk benutzten Ortsfrequenzen mitzuteilen und wenn möglich, gleich die jeweiligen Zeiten der Kreis- bzw. Ortsrunden bekanntzugeben. Vielen OMs mit Geräten geringer Leistung könnte das den Urlaub verschönern und so manchen Diplompunkt bringen. OMs, ich warte auf eure Zuschriften.

Bake

Seit kurzem ist die Amberger Bake DB8DP (TN59) QRV. Sie arbeitet auf 144,900 MHz mit 10 W ERP, auf 432,825 MHz mit 4 W ERP und auf 1296,825 MHz mit 2,4 W ERP. Als Antennen werden Big-wheel-Antennen in horizontaler Polarisation eingesetzt. Die Bakentastung unterbricht den Träger alle 60 s. Hörberichte sind an DJ3TF zu richten. QSLs werden als Bestätigung zugesandt.

UKW-Conteste

Bearbeiter: Ing. Klaus E. Sörgel, Y25VL
Zieglerstr. 12, 72-34, Dresden, 8020

Bemerkungen

zu UKW-Contestabrechnungen

Grundgedanke der neuen Festlegungen (s. FA 1/87, S. 22) ist, die Contestaktivität zu fördern und die Abrechnung und Auswertung so einfach wie möglich zu machen. Daß dabei das Fairplay gewahrt bleiben kann, wird sicher jedem Funkamateur verständlich sein. Die große Beteiligung am Y2-Aktivitäts-Contest zeigt, daß man so „contesten“ kann und es auch Spaß macht.

Ich möchte aber alle darum bitten, die Abgabetermine genau einzuhalten, da im Sinne einer zügigen Auswertung Nachzügler nicht erkannt und nicht mehr berücksichtigt werden können. Y25VL.

Y2-FM-RTTY-Juni-Contest 1987

1. Veranstalter: Radioklub der DDR
2. Zeit: 7. 6. 1987, 0600 bis 1000 UTC
- Die weiteren Bedingungen sind im FA 5/86 S. 230 und FA 3/87 S. 126 veröffentlicht.
3. Abrechnung: Bis zum 17. 6. 87 (Poststempel) an Y25VL.

Ostslowakischer VHF/UHF-Contest 1987

1. Veranstalter: OK3-Sektion des CRC der ČSSR
2. Zeit: 6. 6. 87, 1400 bis 2400 UTC, 1. Durchgang; 7. 6. 87, 0000 bis 1000 UTC, 2. Durchgang
3. Abrechnung: Bis zum 17. 6. 87 (Poststempel) an Y25VL.
4. Die weiteren Bedingungen sind im FA 5/86 S. 230 veröffentlicht.

HG-VHF-Contest 1987

1. Veranstalter: Hungarian Radioamateur Society
2. Zeit: 20. 6. 87, 1800 bis 2400 UTC und 21. 6. 87, 0600 bis 1200 UTC
3. Frequenzbereich: 144,000 bis 144,845 MHz nach IARU-Bandplan
4. Teilnahmeanarten: Einmann-, Mehrmannstationen
5. Kontrollaustausch: RS(T), laufende QSO-Nummer (ab 001), Locator
6. Punkte: Eigenes GMF 1 Punkt, umliegende GMF 2 Punkte, 3 Punkte usw.
7. Multiplikator: Anzahl der gearbeiteten Loc.-GMF
8. Ergebnis: Summe der Punkte multipliziert mit dem Multiplikator
10. Abrechnung: Bis zum 1. 7. 87 (Poststempel) an Y25VL.

LZ-VHF-Contest „BUSLUDSCHA“ 1987

1. Veranstalter: Radioklub Gabrovo
2. Zeit: 27. 6. 87 bis 28. 6. 87, 1800 bis 0400 UTC und 0600 bis 1400 UTC in zwei Durchgängen
3. Frequenzbereich: 144-MHz- und 432-MHz-Band
4. Sendarten: CW, SSB
5. Teilnahmeanarten: Portable- oder Feststationen
6. Kontrollaustausch: RS(T), laufende QSO-Nummer (ab 001), Locator
7. Punkte: 1 Punkte je km. Für UHF doppelte Punktzahl
8. Ergebnis: Summe der Punkte
9. Abrechnung: Bis zum 8. 7. 87 (Poststempel) an Y25VL.

Mikrowellen-Contest 1987

1. Veranstalter: DARC
2. Zeit: 6. 6. 87, 1400 UTC bis 7. 6. 87, 1400 UTC
3. Frequenzbereiche: Alle in der DDR zugelassener Bänder ab 1,3 GHz. Die weiteren Bedingungen sind im FA 5/86 S. 230 veröffentlicht.
4. Abrechnung: Bis zum 17. 6. 87 (Poststempel) an Y25VL.

Seenwettbewerb des Bezirks C

Der Seenwettbewerb läuft jährlich vom 1. 1. bis 30. 8. und wird erstmalig 1987 ausgetragen. Er dient zur Erhöhung der Aktivität auf den Amateurfunkbändern oberhalb 144 MHz. Gleichzeitig wird das sportliche Wandern angeregt, um die Schönheiten des Bezirkes Neubrandenburg kennenzulernen. Es gilt die von der UKW-Arbeitsgruppe veröffentlichte Seenliste. Die Liste enthält Seen, markante Punkte und Ausflugsziele im Bezirk Neubrandenburg. Die Ausschreibung und spezielle Formblätter sind bei Y22UC (Rud. Schulz, Koszalin Str. 31, Neubrandenburg, 2000) erhältlich.

UKW-Wettkampf „UFT“

Zur Aktivierung der Arbeit mit kommerziellen Handfunkgeräten veranstaltet der Bezirk Erfurt einen Contest für Feld-, Wald- und Wiesenläufer, Bergsteiger, Radfahrer, Spaziergänger und Kraftfahrer, die noch aussteigen können, und die eine Amateurfunkgenehmigung besitzen.

1. Termine: 31. 5. und 21. 6. 1987, jeweils von 1000 bis 1200 MESZ (zwei Durchgänge)
2. Frequenzen: 144-MHz-Band, nur die Kanäle S 20 bis S 23
3. Sendart: F3E, nur Portable-Betrieb (Feststationen können Punkte vergeben).
4. Geräte: Nur industriell gefertigte UFT-Geräte ohne „Nachbrenner“ und ähnliche leistungsverstärkende Um- und Anbauten. Batteriebetrieb! Antenne beliebig. Polarisation vertikal
5. Rapportaustausch: RS und kompletter KK
6. Punkte: 1 Punkte/QSO, Stationen aus dem Bezirk Erfurt 3 Punkte/QSO. Jede Station darf an jedem Tag nur einmal gewertet werden!
7. Kategorien: 1. Stationen aus dem Bezirk Erfurt mit 1-Rufzeichen, 2. Stationen aus dem Rest der DDR; getrennte Wertung
8. Zusatzbestimmungen: Ausbildung- und Doppel-Rufzeichen sind erlaubt. Wer einen lustigen Namen für diesen Contest vorschlägt, erhält 5 Zusatzpunkte.
9. Preise: Die Sieger und die Gewinner der Silber- und Bronzemedaille beider Kategorien erhalten goldene Uhrlücken. Eine äußerst sachkundige Kommission wählt den besten Namen für die Folgejahre aus. Der „Namensgeber“ darf auch in den folgenden drei Jahren die 5 Zusatzpunkte in Anrechnung bringen.
10. Abrechnungen bitte bereits 5 Tage nach dem zweiten Durchgang an den UKW-Bearbeiter des Bezirkes Erfurt.

J. Wiethoff, Y22LJ
UKW-Bearbeiter „I“

Endauswertung des UKW-Feld- und Bergtages „Sieg 41“

H. HERGETT – Y27RO

Generalsekretär des Radioklubs der DDR

Anfang Dezember 1986 fand im Lande des Hauptveranstalters die Endauswertung des UKW-Feld- und Bergtages der sozialistischen Länder „Sieg 41“ statt. Dazu hatte der PZK die Vertreter der Wehr- und Sportorganisationen aus den sechs anderen Teilnehmerländern nach Warschau eingeladen. Unsere kleine Delegation wurde von Genossen Dieter Sommer, Y22AO, Leiter der Abteilung Nachrichtenausbildung des Zentralvorstandes der GST, geleitet.

Warschau empfing uns mit empfindlicher Kälte; im Gegensatz dazu waren die Jury-sitzungen, geleitet vom Präsidenten des PZK, Jerzy Rutkowski, SP5JR, von großer Herzlichkeit geprägt. Wir danken an dieser Stelle dem PZK für die bei der Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung des UKW-Wettkampfes „Sieg 41“ geleistete Arbeit.

Der Hauptveranstalter gab zunächst einen Überblick über die eingereichten Logs (Tabelle rechts oben). In seiner Ge-

samteinschätzung hob der Hauptschiedsrichter R. Oprzedek, SP9EHS, hervor, daß viele Verbindungen nicht gewertet werden konnten, weil die Logs der QSO-Partner fehlten (das trifft besonders die Nationalmannschaft!) oder weil nicht mit mehr als zwei Nationalmannschaften gearbeitet wurde (damit werden diese QSOs für letztere nicht gewertet) bzw. weil die Logdaten unvollständig waren.

Aus diesen Mängeln resultiert, daß sich nur 62 % der eingereichten QSOs werten ließen. Erfreulicherweise traf es unsere Nationalmannschaft nicht so hart, wir konnten 74 % der Verbindungen in die Wertung bringen. Die beiden unteren Tabellen links enthalten eine Übersicht über die von den Nationalmannschaften erreichten QSO-Zahlen. Es bestätigte sich wieder die Wahrheit „abgerechnet wird am Schluß“. Hätten wir unmittelbar nach Contestende nach den reinen QSO-Zahlen einen 6. Platz in der Gesamtwertung erreicht, so ergab die Endauswertung einen wesentlich günstigeren 4. Platz. Die Tabellen links zeigen die Platzierung der Nationalmannschaften. Die Jury strich konsequent Rufzeichen aus Logs der Nationalmannschaften, die nicht in mindestens zwei Logs von anderen Nationalmannschaften standen. Daraus resultieren die großen Abweichungen zwischen QSO- und gewerteten QSO-Zahlen.

In der Diskussion der internationalen Jury unterstützten, ausgehend von einer Grundsatzklärung der DDR-Delegation, alle Delegationen ein Festhalten an der vorhandenen Ausschreibung. Es gab lediglich eine Präzisierung bei der Wertung der Funkverbindungen. Demnach gelten Verbindungen mit der eigenen Nationalmannschaft nur, wenn der Heimatstation weitere Verbindungen mit zwei anderen Nationalmannschaften gelangen. Das gilt für jeden Durchgang und jedes Band. Weiter müssen Stationen aus Ländern, die nicht zu den Veranstalterländern gehören, in mindestens drei Logs von Teilnehmern des UKW-Feld- und Bergtages enthalten sein, um Punkte zu bringen.

Erfreut durften wir feststellen, daß neun Einzelstarter und eine Mannschaft aus der DDR unter den Top Ten (Tabellen rechts unten) ihrer jeweiligen Kategorie zu finden sind. Ein besonderer Glück-

wunsch geht an Herbert, Y24IH, der den Gesamtsieg in der Kategorie 144-MHz-Einmannstationen erringen konnte, sowie an Y2-EA-12 921/I, der in der Hörerkategorie den ersten Platz belegte.

Zum nächsten UKW-Wettkampf, „Sieg 42“ haben die Funkamateure des SVARZAM der ČSSR eingeladen. Er findet am letzten Juliwochenende in der Gegend von Nove Mesto in Mähren (JN 89) statt. Alle Standorte liegen etwa 700 m über NN. Es wird sich lohnen, die Höhen des Erzgebirges und des Thüringer Waldes zu erklimmen und aktiv am Contest teilzunehmen. Die Auswahl unserer Mannschaftsmitglieder erfolgt in diesem Monat. Wir werden die verbleibende Zeit nutzen, um uns gründlich auf diese Aufgabe vorzubereiten.

Eingereichte Logs aller Teilnehmer

Land	Ein-gereicht	Werts.-Logs	Kont.-Logs
OK	181	124	57
YO	29	9	20
HG	199	57	142
Y2	100	42	58
SP	501	124	377
LZ	2	2	-
UA	320	261	59
ges	1332	620	713

TOP TEN der Gesamtwertung

Einmannstationen, 144 MHz

1. Y24IH/p	873	6. HG5KF/1	737
2. OK2VUM/p	835	7. OK1DMX/p	728
3. Y22LI/p	834	8. OK3TDH/p	727
4. OK3CQF/p	831	9. OK1FBX/p	643
5. HG1VE/p	801	10. RB5GO	642

Mehrmannstationen, 144 MHz

1. HG1W	1623	6. OK1KRU/p	1119
2. HG7B/p	1449	7. Y36ZK/p	1076
3. HG6KVB/p	1184	8. HG1S	1040
4. HG2KME/p	1161	9. OK3ROM/p	994
5. OK2KQQ/p	1121	10. OK3KVL/p	978

SWLs, 144 MHz

1. 12 921/I*	375	6. 14 271/H71*	54
2. 13 732/J48/p*	345	7. 16 265/M65/p*	14
3. OK1-22 639/p	296	8. 0742/F32*	7
4. OK1-31 804/p	178	9. UA6LGH	??
5. 10 283/G67/p*	148		

Einmannstationen, 432 MHz

1. OK3DQ/p	376	6. OK1DIG/p	276
2. SP9BGS/p	370	7. SP9IEB/8	274
3. HG2RD/p	304	8. OK1QI/p	206
4. OK2JI/p	292	9. SP6MLK/6	196
5. SP9GMI/8	288	10. SP6LB/6	178

Mehrmannstationen, 432 MHz

1. HG7B/p	442	6. OK2KQQ/p	269
2. HG1W	411	7. UC1CWG/p	243
3. HG1S	346	8. HG6KVB/p	238
4. OK3KVL/p	302	9. OK3KWW/p	233
5. OK1KKH/p	300	10. UR1RWX	244

SWLs, 432 MHz

1. OK1-22 639/p	12	2. Y2-6481/C39	??
-----------------	----	----------------	----

alle Angaben sind Endpunktzahlen

*Y2- bzw. Y2-EA-

Gesamtwertung der Nationalmannschaften

1. VR Polen	SP0E	1757 Punkte
2. VR Bulgarien	SP0F	1330 Punkte
3. ČSSR	SP0A	1281 Punkte
4. DDR	SP0D	1242 Punkte
5. Ungarische VR	SP0C	1202 Punkte
6. SR Rumänien	SP0B	1129 Punkte
7. UdSSR	SP0G	906 Punkte

144-MHz-Wertung der Nationalmannschaften

Pl.	Land	Rufz.	QSOs ges	QSOs gew.	% gew.	Punkt-zahl
1	SP	SP0E	767	514	67	1200
2	LZ	SP0F	564	357	63	982
3	HG	SP0C	679	353	52	968
4	Y2	SP0D	480	345	72	967
5	OK	SP0A	611	353	58	948
6	YO	SP0B	503	342	68	915
7	U	SP0G	459	254	55	730

432-MHz-Wertung der Nationalmannschaften

Pl.	Land	Rufz.	QSOs ges	QSOs gew.	% gew.	Punkt-zahl
1	SP	SP0E	379	230	61	557
2	LZ	SP0F	195	140	72	348
3	OK	SP0A	196	139	71	333
4	Y2	SP0D	157	122	78	275
5	HG	SP0C	271	197	39	234
6	YO	SP0B	133	97	73	214
7	U	SP0G	121	73	60	176

Funkferschreiben – Stand und Tendenzen (1)

Dipl.-Ing. E. BARTHELS – Y22UL

Einführung

Funkferschreiben (Radio Teletyping, RTTY) entwickelt sich zur Zeit sehr dynamisch. Die Sendart RTTY ist weit mehr geworden als das Rattern einer T51-Maschine, es entwickelt sich zur „digitalen Kommunikation“. Durch den stark zunehmenden Einsatz von Mikrorechnern erschließen sich den Funkamateuren Gebiete, die bisher nur kommerziellen Nutzern offen standen. Im Satelliten-Amateurfunkdienst werden eigene amateurfunktypische Übermittlungsverfahren geplant bzw. stehen vor der Erprobung. Die Zahl der funkferschreibenden Funkamateure wächst weltweit deutlich. Begriffe wie ASCII, AMTOR oder PACKET-RADIO ergänzen das seit langem eingeführte BAUDOT-Verfahren und sollen in diesem Beitrag näher erläutert werden.

ASCII ähnelt BAUDOT, es arbeitet mit einem 7-Bit-Telegraphenalphabet, mit dem statt bisher 32 Zeichen jetzt 128 verschiedene Zeichen bzw. Steuerkodes übermittelt werden können.

AMTOR ist ein fehlersicheres Verfahren, bei dem der Empfänger nach Übermittlung eines Blocks von drei Zeichen den richtigen Empfang quittiert oder eine Wiederholung anfordert, charakteristisch der Chirp-Chirp-Sound im RTTY-Bereich.

PACKET-RADIO erfreut den Computer-Enthusiasten. Die zu sendende Nachricht wird zu einem „Paket“ verschnürt und mit hoher Übertragungsrate als Burst auf einem UKW-Kanal direkt oder über einen Satelliten oder ein Digital-Relais (Digipeater) zum Partner geschickt und von diesem bei fehlerfreiem Empfang quittiert.

Entsprechend der Definition des Amateurfunkdienstes in § 2 (1) der Amateurfunk-Anordnung vom 28. 2. 1986, die ihn als „... Funkverkehr für Ausbildungszwecke, für technische Studien und für die technische Weiterentwicklung des Funks“ und dem § 14 (1), der entsprechend Anlage 2 die Sendarten F1B, F2B und G2B zuläßt, stehen auch uns Y2-Funkamateuren die neuen, international weitgehend genormten Funkferschreibverfahren nach entsprechenden Regelungen offen. Darüber wird in einem der nächsten Hefte genauer informiert.

Natürlich sind auch bei diesen Sendarten die §§ 15 (zulässiger Funkverkehr) und 16 (Nachrichtenaussendungen) einzuhalten. Da man für das Ferschreiben Maschinen im weitesten Sinne braucht, ist auf beiden Seiten einer Funkstrecke ein Satz von Parametern einzuhalten, damit eine Verbindung zustandekommt und aufrechterhalten werden kann. Zum besseren Verständnis auch der neuen Verfahren anschließend eine kurze Erläuterung dieser Parameter.

Telegraphiergeschwindigkeit (Baudrate)

Die Telegraphiergeschwindigkeit hat zu Ehren des Pioniers der Ferschreibtechnik J. M. E. Baudot die Einheit Baud. Die Baudrate ergibt sich aus dem Kehrwert der Länge des kürzesten Telegraphierschritts (entspricht 1 Bit) in Sekunden. Bei 50 Baud entsprechen dem beispielsweise 20 ms. Folgende Baudraten sind üblich:

- 45,45 Baud: internationaler Amateurfunkverkehr mit Baudot-Code (ITA 2)
- 50 Baud: Norm der Deutschen Post, Baudot
- 75(74) Baud: Baudot
- 100 Baud: Baudot, AMTOR
- 110 Baud: ASCII, Baudot
- 300 Baud: ASCII
- 1200 Baud: PACKET-RADIO

Die Baudarten von 45,45; 74 und 110 Baud entstammen US-Normen. Als Faustformel für die erforderliche Bandbreite eines NF-Kanals in einem RTTY-Konverter gilt nach [10] $B \text{ [Hz]} = 1,6 \text{ mal Baudrate}$.

Telegraphenalphabet

Das Telegraphenalphabet gibt die Verschlüsselung der Zeichen der Tastatur bzw. eines Druckers in Bit für die Übertragung an. Die Tabellen 1 und 2 enthalten die internationalen Telegraphenalphabete (ITA). Bit 0 ist das jeweils zuerst gesendete Bit. Eine 1 in der Tabelle bedeutet „Strom“ oder „MARK“, eine 0 bedeutet „kein Strom“ oder „SPACE“. Folgende Telegraphenalphabete sind genormt und werden auch im Amateurfunkdienst verwendet:

ITA 2 (BAUDOT): 5-Bit-Code, 32 mögliche Kombinationen, zum Teil mehrfach belegt;

Tabelle 1: Die Telegraphenalphabete ITA 2 und ITA 3¹

Bu. ¹	Z/Z ²	Kz. ⁴	ITA 2 (BAUDOT)		ITA 3 (AMTOR)	
			Bit ³	hex. dez.	Bit ³	hex. dez.
A	—		11000	03	1110001	47
B	?		10011	19	0100111	72
C	:		01110	0E	1011100	1D
D	WD ³		10010	09	1100101	53
E	3		10000	01	0110101	56
F			10110	0D	1101100	1B
G			01011	1A	1010110	35
H			00101	14	1001011	69
I	8		01100	06	1011001	4D
J	GL ³		11010	0B	1110100	17
K	(		11110	0F	0111100	1E
L	)	C1	01001	12	1010011	65
M			00111	1C	1001110	39
N		C3	00110	0C	1001101	59
O	9		00011	18	1000111	71
P	0		01101	16	1011010	2D
Q	1		11101	17	0111010	2E
R	4		01010	0A	1010101	55
S	.		10100	05	1101001	4B
T	5		00001	10	0010111	74
U	7		11100	07	0111001	4E
V	=		01111	1E	0011110	3C
W	2		11001	13	1110010	27
X	/		10111	1D	0101110	3A
Y	6		10101	15	1101010	2B
Z	+		10001	11	1100011	63
Wagenrücklauf			00010	08	0001111	78
Zeilenvorschub			01000	02	0011011	6C
Buchstabenreg.			11111	1F	0101101	5A
Ziffernregister			11011	1B	0110110	36
Zwischenraum			00100	04	0011101	5C
frei						
blank					0101011	6A
RQ					0110011	66
α					1110000	0F
β					1100110	33

1 nach [10]

2 Buchstaben

3 Ziffern/Zeichen; WD = wer/da?; GL = Glocke

4 Kontrollzeichen; nū: bei AMTOR

5 Die Bitreihenfolge ist zeitlich v.l.n.r. angegeben, die Wertigkeit steigt auch v.l.n.r. an

Tabelle 2: Das Telegrafalphabet ITA 5 (ASCII)

Bit	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
3 2 1 0	0	1	2	3	4	5	6	7							
0 0 0 0	0	1	2	3	4	5	6	7							
0 0 0 1	SOH	NUL	DEL												
0 0 1 0	STX	DC1	ZWR	0	@	P		p							
0 0 1 1	ETX	DC2		1	A	Q	a	q							
0 1 0 0	TX	DC3		2	B	R	o	r							
0 1 0 1	ETX	DC4		3	C	S	c	s							
0 1 1 0	ED1	DC4		4	D	T	d	t							
0 1 1 1	END	NAR		5	E	U	e	u							
1 0 0 0	ACK	SYN		6	F	V	f	v							
1 0 0 1	BEL	ETB		7	G	W	g	w							
1 0 0 1	BS	CAN		8	H	X	h	x							
1 0 1 0	HT	EM		9	I	Y	i	y							
1 0 1 1	LF	SUB		*	J	Z	j	z							
1 1 0 0	VT	ESC		+	K	[	k	{							
1 1 0 1	FF	FS		<	L	\	l								
1 1 1 0	CA	GS		=	M	]	m	}							
1 1 1 1	SO	RS		>	N	~	n	~							
1 1 1 1	SI	US		/	O		o	DEL							

Control

Shift

ITA 3 (AMTOR): Genormt in CCIR-Empfehlung 476, 7-Bit-Code, von 128 möglichen Kombinationen werden nur die 35 verwendet, deren Mark/Space-Verhältnis 4:3 beträgt. Gleicher Zeichenvorrat wie ITA 2, zuzüglich der Zeichen Alpha, Beta und RQ (Request);
ITA 5 (ASCII): Genormt u. a. in TGL 23 207, 7-Bit-Code, 128 mögliche Kombinationen.

Asynchrone und synchrone Übermittlung, Format

Bei der Übermittlung der kodierten Zeichen ist zwischen asynchroner und synchroner Sendung zu unterscheiden. Bei BAUDOT (ITA 2) und ASCII (ITA 5) folgt die Sendung asynchron. Der Empfänger erfährt durch einen Start-Schritt (= Space) den Beginn eines Zeichens. Am Ende des Zeichens dient zum Anhalten der Übertragung ein Stop-Zeichen (= Mark) mit 1,5 Bit bei BAUDOT oder 1 (u. U. 2) Bit bei ASCII. BAUDOT hat das Format 1 Startbit – 5 Datenbit – 1,5 Stopbit. Ein ASCII-Zeichen im 8-Bit-Format besteht aus 1 Startbit – 7 Datenbit – 1 Prüfbit – 1 (2) Stopbit. Für das Prüfbit, für das es keine definitive Normung gibt, bestehen folgende Möglichkeiten:

- Dauer-0 oder Dauer-1 (bevorzugt: Dauer-0);
- Ergänzung auf gerade Parität (bei asynchroner Sendung);
- Ergänzung auf ungerade Parität;
- Umschaltung in den Graphikmodus für weitere 128 Zeichen.

AMTOR- (ITA 3) und PACKET-RADIO-Betrieb (ITA 5) erfolgen synchron. Vor der Übermittlung der eigentlichen Nachricht müssen Sender und Empfänger synchronisiert werden und diesen Synchronismus (zeitlicher Gleichlauf) während der Sendung aufrechterhalten. Bei AMTOR schiebt man die beim Empfänger einlaufenden Zeichen solange durch ein Zeitraster, bis das Mark/Space-Verhältnis je Zeichen von 4:3 stimmt und das sogenannte SELCALL, ein Selektiv-Rufzeichen mit genormtem Aufbau, erkannt worden ist. Bei PACKET-RADIO dienen spezielle Synchronisierungszeichen, die FLAGs, zur Kennzeichnung des Paket-Anfangs.

Shift, Kenntöne

RTTY wird durch Frequenzumtastung gesendet. Die Modulation eines SSB-Senders mit zwei sich abwechselnden NF-Tönen nennt man AFSK (Audio Frequency Shift Keying, Tonfrequenz-Umtastung). Direkte Frequenz-Umtastung bei einem HF-Oszillator des Senders heißt FSK (Frequency Shift Keying, Frequenzumtastung). Beide Varianten erzeugen die Sendeart F1B. Moduliert man einen FM-Sender durch die umgetasteten

Töne, entsteht je nach Modulationsverfahren F2B oder G2B.

Beim Senden gilt in jedem Fall: Mark (Strom) = höhere Frequenz; Space (kein Strom) = niedrigere Frequenz. Diese Zuordnung gilt unabhängig von gewähltem Band und der Seitenbandlage. Zu beachten ist, daß ein SSB-Sender die Tonfrequenzlage bei der Modulation im unteren Seitenband bei AFSK invertiert. Hier ist entweder auf das obere Seitenband umzuschalten oder es sind Mark und Space zu vertauschen.

Die Differenz zwischen Mark und Space ist die Shift (Verschiebung). Sie beträgt auf Kurzwelle 170 Hz und auf UKW 850 Hz. Zur Erzeugung dieser Shift werden die Kenntonfrequenzen 1275 und 1445 Hz (2 125 Hz) für 170 (850 Hz) Shift empfohlen.

In der Sendeart F1B lassen sich die Kenntöne je nach ZF- und NF-Filter variieren (z. B. 750 und 920 Hz), sollten dann aber für Sender und Empfänger gleich sein. Auf UKW sind die Kenntöne für F2B und G2B einzuhalten. Als Nennfrequenz eines RTTY-Transceivers gilt der in der Mark-Lage empfangene bzw. gesendete Träger.

Fernschreibfrequenzen

Die RTTY-Stationen treffen sich innerhalb bestimmter Frequenzbereiche. Diese sind Bestandteil der IARU-Bandpläne. Auf Kurzwelle sind die RTTY-Bereiche Teile der CW-Subbänder. Die BAUDOT-Frequenzen sind etwa: 3 590 $\pm$ 10 kHz, 7 037 $\pm$ 3 kHz, 14 090 $\pm$ 10 kHz, 21 090 $\pm$ 10 kHz und 28 090 $\pm$ 10 kHz.

Die nicht so zahlreichen AMTOR-Stationen treffen sich bei 3 588, 7 038, 14 075, 21 075 und 28 075 kHz und machen dann gegebenenfalls Frequenzwechsel. Auf 144 MHz wird F1B im Bereich um 144,600 und F2B um 145,300 MHz gemacht. RTTY-Relais arbeiten auf 144,640 MHz (Eingabe) / 145,995 MHz (QSY auf 145,795 MHz $\pm$ 2,5 kHz; Ausgabe). Unsere (schon lange bestehende) Y2-FM-Frequenz 144,650 MHz tangiert den RTTY-Bereich und entspricht nicht mehr dem aktuellen IARU-Bandplan, der für FM-Simplex-Kanalbetrieb den Bereich zwischen 145,250 und 145,575 MHz vorsieht. RTTY-Frequenzen auf 70 cm sind 432,600 MHz (F1B) und 433,300 MHz (F2B).

AMTOR spielt auf UKW keine große Rolle wie auf KW, da die Störungen bedeutend geringer sind. PACKET-RADIO-Experimente laufen zur Zeit auf 144,675 MHz in F2B mit den Kenntönen 1 200 Hz (Space) und 2 200 Hz (Mark), jedoch ist ein genereller Umzug in das 70-cm-Band (432,750 MHz) und in das 23-cm-Band geplant.

(wird fortgesetzt)



Wer sich schnell, präzise und umfassend über die Entwicklung der GST von ihrer Gründung an informieren will, der sollte die in Kürze erscheinende „Chronik zur Geschichte der GST 1952–1984“ in die Hand nehmen.

Die Leser des FUNKAMATEUR werden besonders die Passagen zur Nachrichtenausbildung und zum Nachrichtensport interessieren. 99 Textstellen, 14 Fotos und zwei Illustrationen veranschaulichen den Weg dieser Wehrsportart, eingebettet in die Geschichte der GST. Vom schweren Beginn, über die erste Verordnung über den Amateurfunk in der DDR bis hin zu erst „gestrigen“ Erfolgen reicht die Widerspiegelung. Kurze Fakten, die aber die über 30 Jahre angestrenzte und erfolgreiche Arbeit Tausender Mitglieder und Funktionäre wieder aufleben lassen: Wettkämpfe, Meisterschaften und Wehrspartakiaden, die Vorbereitung von Jugendlichen auf ihren Wehrdienst in den Nachrichtentruppen der NVA, die Bewährung von Nachrichtensportlern bei Katastropheneinsätzen, Initiativen, Leistungen, Bestenbewegung ...

Die Chronik enthält auf 352 Seiten eine Fülle von historischen Informationen. Sie weist nach, wie die GST Schritt für Schritt zu einer Kraft heranwuchs, die ihrem gesellschaftlichen Auftrag, entsprechend den jeweiligen Bedingungen, jederzeit gerecht wurde. Sie verweist auf wesentliche Ursachen des erfolgreichen Weges: die bewährte und umsichtige Führung durch die Partei der Arbeiterklasse, das enge Zusammenwirken mit staatlichen und gesellschaftlichen Partnern, die wirksame Unterstützung durch die bewaffneten Organe der Republik sowie auf die uneigennützigte Hilfe aus Freundesland.

Zu Recht wird in der Chronik festgestellt: Partei und Volk konnten sich jederzeit auf die GST-Mitglieder verlassen. Daran wird sich auch künftig nichts ändern. Unser erfolgreicher, nicht immer leichter Weg macht uns stolz, stimmt uns optimistisch, auch in der Zukunft gute GST-Geschichte mit unseren Taten zu schreiben.

G. Specht

AFSK-Generator in CMOS-Technik

Dr.-Ing. M. GRONAK – Y21RO

Dieser Beitrag beschreibt einen AFSK-Generator zur Erzeugung von Funkfernschreibsignalen mit sehr leistungsarm arbeitenden CMOS-Schaltkreisen.

Kernstück der in Bild 1 dargestellten Schaltung bildet dabei ein digitaler Sinusgenerator, der mittels einer Schieberegisterkette, bestehend aus D3, D4 und D5, ein zeitdiskretes Sinussignal mit 10 Stützstellen erzeugt. Um ein Sinussignal einer Frequenz f_0 zu erhalten, muß demzufolge am Eingang der Schieberegisterkette ein Taktsignal der Frequenz $10 f_0$ liegen. Zwei Taktgeneratoren aus den Gattern von D1 erzeugen diese Takte mit zehnmal größerer Frequenz zur Erzeugung von Mark- und Spacesignal. Mit D2 lassen sich beide Ansteuertakte umschalten. Die Steuerung der Umschaltung kann dabei entweder durch den Optokoppler A1, einen Sendekontakt S1 oder einen Relaiskontakt erfolgen. Vorteil dieser Schaltung ist vor allem die leichte Abgleichbarkeit von Mark- und Spacefrequenz. Um eine einstellbare Shift zu erreichen, ist z. B. R3 als Potentiometer auszuführen. Die Widerstände R20, R21

und der Kondensator C11 setzen die Schieberegisterkette nach dem Einschalten derart, daß ein definiertes Anschwingen des Generators gewährleistet ist. Anfängliche Versuche ohne die Power-On-Reset-Schaltung ergaben beim Einschalten keine Probleme. Ganz offensichtlich sind die einzelnen Flip-Flops herstellungsbedingt gleichartig unsymmetrisch, so daß sich nach dem Anlegen der Betriebsspannung eine einheitliche Ausgangslage, die für ein sicheres Arbeiten des digitalen Sinusgenerators erforderlich ist, ergibt. (Die im Stromlaufplan vorgesehene Power-On-Reset-Schaltung ist jedoch nicht ganz unbedenklich. Bedingt durch R7 und C3 steigt die Betriebsspannung nach dem Anlegen langsam an, so daß R20/R21/C11 an den Reset-Eingängen von D3 bis D5 Spannungen erzeugen, die die internen Eingangsschutzdioden der CMOS-IS durchaus gefährden können. Verzichtet man auf die Stabilisierung der Betriebsspannung, was die Funktionsfähigkeit kaum beeinträchtigen dürfte, so besteht dieses Risiko nicht mehr. – d. Red.)

Bild 1: Stromlaufplan des AFSK-Generators

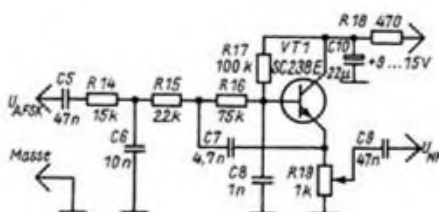
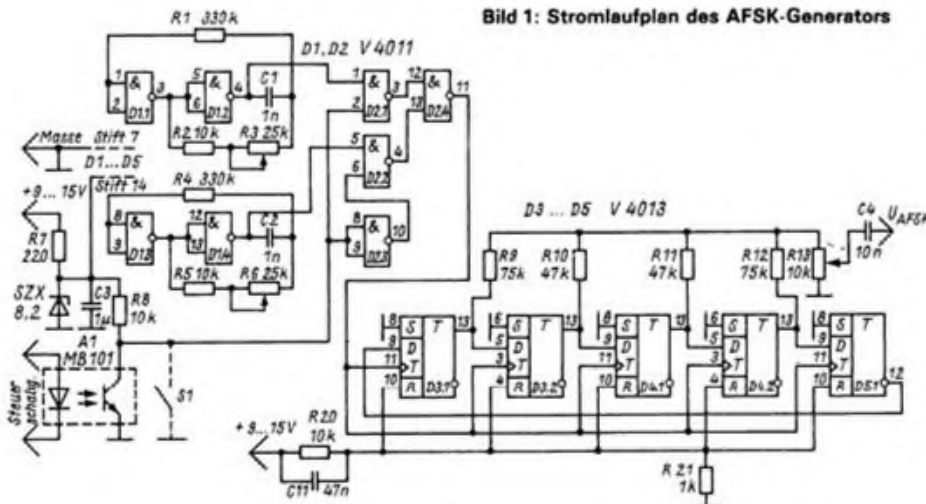


Bild 2: Stromlaufplan eines Interpolationsfilters

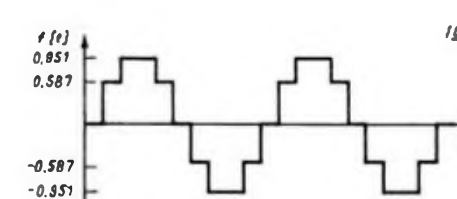


Bild 3: Sinus-Zeitdiskretsignal mit 10 Stützstellen

Übliche Schaltungen, bei denen zwei verschiedene Frequenzen wahlweise angeschaltet werden, verursachen durch die bei den Umtastungen auftretenden Phasensprünge eine unnötige Verbreiterung des Frequenzspektrums des AFSK-Signals. Da bei der vorliegenden Schaltungsanordnung eine Zustandsänderung des Sendekontaktes nur die Taktung der Schieberegisterkette mit dem jeweils anderen Taktgenerator bewirkt, setzt sich der kontinuierliche Aufbau des zeitdiskreten Sinussignals nun nur mit anderer Taktfrequenz fort, so daß Phasensprünge in der üblichen Weise nicht auftreten können. Ein weiterer Vorteil der Schaltung ist eine im interessierenden Frequenzbereich gute Oberwellenfreiheit. Bild 3 zeigt ein zeitdiskretes Sinussignal, wie es diese Schaltung erzeugt. Das Signal hat ein Frequenzspektrum entsprechend Bild 4. Die ersten unerwünschten Spektralanteile, die auftreten, sind die 9. (-19,1 dB) und 11. Harmonische (-21 dB), weitere die 19. (-25,5 dB) und die 21. Harmonische (-26,6 dB) usw.; in Klammern die zugehörigen Amplitudenwerte, bezogen auf die Grundwelle. Sofern diese Spektralanteile außerhalb des Übertragungsbereiches des SSB-Sendekanalns liegen, was in der Regel der Fall sein wird, kann das zeitdiskrete Signal U_{AFSK} direkt zur Modulation eines SSB-Senders Verwendung finden. Durch ein Filter nach Bild 2 kann man eine weitere Verbesserung des Signals durch eine zusätzliche Dämpfung der höherfrequenten Harmonischen erreichen. Die weiteren ungeraden Harmonischen wie die 3., 5., 7., 13., 15., 17. usw. kompensieren sich auf Grund der Wahl des Zeitsignals, das durch die Widerstandswerte R9 bis R12 festgelegt ist. Für diese Widerstände sind Bauelemente mit 2 bis 5 % Toleranz einzusetzen.

Ich benutze eine derartige Schaltung für die Erzeugung eines AFSK-Signals mit einer Shift von 170 Hz mit einer Mark- bzw. Spacefrequenz von 885 Hz bzw. 715 Hz.

Literatur

- [1] Autorenkollektiv: Mikroelektronik in der Amateurpraxis 2, Militärverlag der DDR, Berlin 1984, S. 87f.



Bild 4: Spektrum des Zeitsignals entsprechend Bild 3

Ein Leistungssummierer für Intermodulationsmessungen

G. ZOBEL – Y24SN

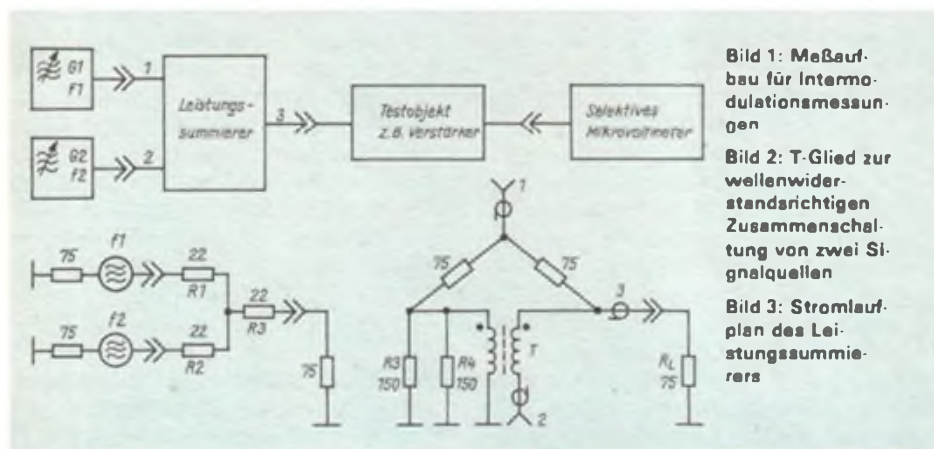


Bild 1: Meßaufbau für Intermodulationsmessungen

Bild 2: T-Glied zur wellenwiderstandsrichtigen Zusammenschaltung von zwei Signalquellen

Bild 3: Stromlaufplan des Leistungssummierers

Der im folgenden beschriebene Leistungssummierer (auch Hybridcombiner genannt) ist im Frequenzbereich von etwa 1 MHz bis 600 MHz für Intermodulationsmessungen einsetzbar. Er ermöglicht das wellenwiderstandsrichtige Zusammenschalten zweier Signalquellen (z. B. Meßsender) auf eine Koaxialleitung, die entsprechend Bild 1 mit dem zu testenden Verstärker verbunden ist. Mit dem am Ausgang des Testobjekts angeschlossenen selektiven Mikrovoltmeter oder Spektrumanalysator können dann die verschiedenen Intermodulationsprodukte ausgemessen werden. Daraus wird gewöhnlich der Intermodulationsschnittpunkt 3. Ordnung (gemäß z. B. [1] oder [2]) berechnet, der eine wichtige Kenngröße für die Großsignalfestigkeit eines Verstärkers, Mischers oder Empfängers insgesamt ist.

Für die Durchführung einer solchen Messung ist es von ausschlaggebender Bedeutung, daß das Zweitontprüfsignal nicht schon selbst weitere spektrale Komponenten enthält, als eben die beiden Hochfrequenzleistungen mit den Frequenzen f_1 und f_2 . Dazu kommt es leicht, wenn zum Zusammenschalten der beiden Generatoren ein einfaches T-Glied mit Widerstands Anpassung entsprechend Bild 2 dient. Wie man sich errechnen kann, gelangt dann die Hälfte der Spannung des Signalgenerators 1 zum Lastwiderstand und auch zum Anschluß des Signalgenerators 2 und umgekehrt. Diese von „hinten“ in den Generator eingespeiste Signalleistung führt in den aktiven Bauelementen zur Intermodulation, d. h., zum Auftreten von Spannungen, z. B. der Fre-

quenzen $2f_1 - f_2$ und $2f_2 - f_1$, die das Meßobjekt erreichen und IM-Produkte vortäuschen, die ihren Ursprung gar nicht im Testobjekt selbst haben. Dieser Effekt tritt besonders bei hohen Meßsenderspannungen in Erscheinung, weil der Dämpfungssteller im Generator dann seine geringste Dämpfung hat und die Leistung des jeweils anderen Generators nahezu ungeschwächt in das Innere eindringen kann. Daraus leiten sich die Forderungen ab, die an einen Leistungssummierer zu stellen sind:

- Hohe Dämpfung (Entkopplungsdämpfung) zwischen den beiden Eingangsanschlüssen, $a_e \gg 6$ dB.
- Geringe und möglichst konstante Dämpfung in Richtung zum Meßobjekt.

Der im Bild 3 dargestellte Leistungssummierer erfüllt diese Forderungen in einem großen Frequenzbereich und ist

für einen Wellenwiderstand von 75Ω ausgelegt.

Im Ausgangsanschluß 3 erscheint die Hälfte einer am Eingangsanschluß 1 eingespeisten Hochfrequenzspannung, wenn das Meßobjekt einen Eingangswiderstand von genau 75Ω besitzt. Am Anschluß 2 kann keine vom Eingang 1 herrührende Spannung erscheinen, weil die Diagonalspannung der Brückenschaltung bei exakter Symmetrie Null ist. Ebenso erscheint am Ausgang 3 die Hälfte einer am Anschluß 2 eingespeisten Spannung, während am Anschluß 1 wegen der erwähnten Symmetrie keine Spannung meßbar sein wird. Voraussetzung dafür ist neben der Verwendung induktivitätsarmer Widerstände die korrekte Funktion des Baluntransformators T. Dieser bestimmt auch die erzielbare untere Grenzfrequenz der Anordnung.

Der mechanische Aufbau des Summierers geschieht auf einer doppelt kaschierter Leiterplatte aus Cevaunit der Größe $40 \text{ mm} \times 50 \text{ mm}$, die für den Einbau der vier Widerstände und des Übertragers entsprechende Ausschnitte gemäß Bild 4 erhält. Die Rückseite der Platine behält ihren Kupferbelag. Als Gehäuse habe ich das eines Richtkopplers für B IV/V Typ 3035 vom VEB Antennenwerke Bad Blankenburg verwendet (Originalleiterplatte entfernt). Dieses Gehäuse besitzt auch schon die notwendigen Koaxialbuchsen und Stecker, die bis zu Frequenzen von 800 MHz geeignet sind. Bild 5 zeigt die Einzelheiten des Einbaus. Die verwendeten Widerstände entstammen der Baureihe 23.207 und stellen keine besondere HF-Ausführung dar. Der Übertrager ist auf einen Ringkern mit 6,3 mm Außendurchmesser aus Manifer 183 (KKWH) gewickelt und hat eine bifilare Wicklung aus 0,25-mm-Kupferlackdraht mit 6 Durchführungen durch den Kern. Die beiden Drähte werden vor dem Bewickeln mit zwei Verdrehungen je Zentimeter versehen. Die Rückseite der Platine ist durchgängig mit dem Gehäuse verlötet. Auf dieser Seite erfolgt auch die

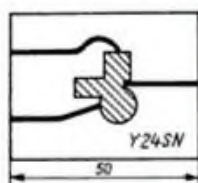


Bild 4: Leitungsführung der Platine. Die schraffierte Fläche ist auszuarbeiten

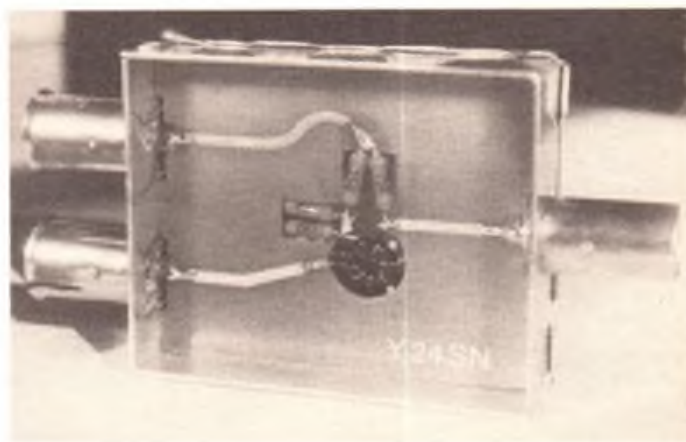


Bild 5: Die Ansicht des fertigen Leistungssummierers

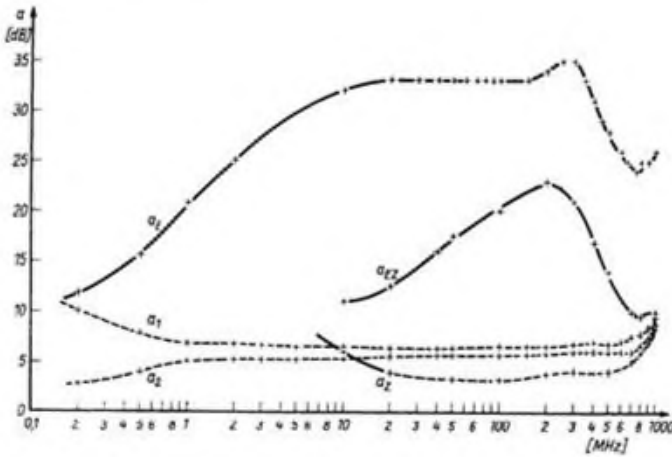


Bild 6: Durchgangsdämpfung und Entkopplungsdämpfung des beschriebenen Leistungssummierers im Vergleich zu einem kommerziellen Verteiler vom Typ 3035

extrem kurze Erdung der 150- Ω -Widerstände und des einen Anschlußdrahtes des Baluntrafos. Die Breite der Leiterzüge ist für einen Wellenwiderstand von 75 Ω ausgelegt (1,3 mm, siehe [3]). Die erzielten Meßwerte von Durchgangsdämpfung (a_1 : Einspeisung am Anschluß 1, a_2 : Einspeisung an 2 im Bild 3) und Entkopplungsdämpfung a_E zwischen Eingang 1 und 2 sind im Bild 6 dargestellt und wurden mit einem Breitbandwobbler S1-19 im Frequenzbereich von 1 MHz bis 1 GHz aufgenommen. Im Frequenzbereich unter 1 MHz habe ich mit einem Meßsender und einem selbstge-

bauten thermischen Leistungsmesser gearbeitet. Alle Geräte besitzen einen Innenwiderstand von 75 Ω . Im gleichen Bild sind zum Vergleich auch die Werte eines als Zweifach-Verteiler geschalteten Vierfach-Verteilers 3025 dargestellt, der anfangs auch zur Realisierung des Leistungssummierers in Betracht gezogen wurde (a_{1z} : Durchgangsdämpfung, a_{2z} : Entkopplungsdämpfung). Bei den Messungen erhielt der jeweils nicht belegte Anschluß einen Abschluß mit einem realen 75- Ω -Widerstand. Aus der Darstellung ist zu erkennen, daß die Durchgangsdämpfungen der beiden Ein-

gänge zum gemeinsamen Ausgang im Frequenzbereich von 1 bis 600 MHz etwa 6 dB betragen und um weniger als 1 dB schwanken. Die Entkopplung ist in diesem Bereich besser als 20 dB. Die etwas unterschiedlichen Dämpfungen in den beiden Durchgangszweigen dürften kaum störend in Erscheinung treten. Der kommerzielle Verteiler ist für die hier gestellte Aufgabe wenig geeignet. Seine Durchgangsdämpfung ist zwar um 3 dB geringer, die Entkopplung aber schlechter, als beim hier beschriebenen Leistungssummierer und nur über einen geringen Frequenzbereich gegeben. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß beim exakten Nachbau des Leistungssummierers ein Meßhilfsmittel entsteht, das im Amateurgebrauch allen Anforderungen von der Kurzweile bis zum 432-MHz-Band gerecht wird.

Literatur

- [1] Lechner, D.: Kurzwellenempfänger, Militärverlag der DDR, Berlin 1985, 2. Auflage, S. 162
- [2] Martin, M.: Verbesserung des Dynamikbereichs von Kurzwellen-Nachrichten-Empfängern, nachrichten-elektronik 35 (1981), H. 12, S. 492
- [3] Seaf, W.: Kenngrößen von Streifenleitungen, radio fernsehen elektronik 28 (1979), H. 12, S. 765

24-MHz-VFO für FM-Funksprechgeräte

Dipl.-Ing. P. GÜNTHER – Y21WI

Dieser 24-MHz-VFO ist für FM-Funksprechgeräte mit 600 kHz Zwischenfrequenz bestimmt; er läßt sich nach entsprechender Versechsfachung gleichzeitig für den Direktkanalbetrieb im gesamten 144-MHz-Band benutzen. Somit erübrigt sich ein zusätzlicher VFO für Empfang oder Senden.

Das Grundprinzip ist ein Seileroszillator mit einer rückwirkungsarmen Auskopplung am Kollektor. Es folgt eine Trennstufe in Emitterschaltung. Eine Kapazitätsdiode im Rückkopplungszweig besorgt die Modulation. Das Neue in diesem VFO ist die Erreichung der notwendigen Frequenzablage bei Direktkanalbetrieb durch Zuschaltung einer Parallelkapazität C_2 an eine Anzapfung der Schwingkreisspule (Bild 1). C_2 geht dabei wie eine Parallelkapazität zu C_1 mit

$$C_2' = \frac{C_2}{n^2}$$

ein. Hierin ist

$$n = \frac{w}{w_1} \quad (1)$$

das Windungsverhältnis. Bei Zuschaltung von C_2 ergibt sich ein Frequenzverhältnis

$$\frac{f_1}{f_2} = \sqrt{\frac{C_1 + C_2'}{C_1}}$$

wobei $f_1 - f_2 = \Delta f$ auch die Frequenzablage für den VFO ist. Mit $C_1 = C_2$ und quadriert

$$\frac{f_1^2}{f_2^2} = \frac{C_1 + C_2'}{C_1} = 1 + \frac{1}{n^2}$$

sowie nach n aufgelöst, erhält man das Windungsverhältnis

$$n = \sqrt{\frac{f_2^2}{f_1^2 - f_2^2}} \quad (2)$$

Ist $\Delta f \ll f_1$, so folgt

$$n \approx \frac{f_1}{2\Delta f} \quad (3)$$

Im VFO dient C_1 (variabel) zur Abstimmung. Ebenso muß dann C_2 mit der obigen Bedingung $C_1 = C_2$ variabel sein. Einen geringen Fehler erhält man allerdings bei fest gewählter Anzapfung von L durch das unterschiedliche Frequenzverhältnis an den VFO-Eckfrequenzen. Dies ist jedoch praktisch belanglos. Bild 2 zeigt die VFO-Ausführung. Es kamen ein Doppeldrehkondensator mit 3...12 pF und Lufttrimmer 3...12 pF zum Einsatz. Die Berechnung erfolgt nach Gl. (3). Mit dem Vervielfachungsfaktor $v = 6$ ist $f_1 = 144 \text{ MHz}/6 = 24 \text{ MHz}$ und $\Delta f = f_2/v = 600 \text{ kHz}/6 = 100 \text{ kHz}$ ergibt sich nach (3)

$$n \approx \sqrt{\frac{24 \text{ MHz}}{2 \cdot 0,1 \text{ MHz}}} \approx 11$$

Für eine gewählte Gesamtwindungszahl von 19 ergibt sich nach (1) $w_1 = 1,73$. Eine solch genaue Ausführung der Anzapfung ist praktisch nicht möglich und, wie sich zeigte, auch nicht notwendig. Als Relais wurde ein Reed-Relais RGK 20 für 12 V verwendet. Arbeitet der VFO für die Relaiskanäle, bleibt das Relais K_1 abgefallen, arbeitet er für einen

Bild 1: Prinzip der Frequenzumschaltung

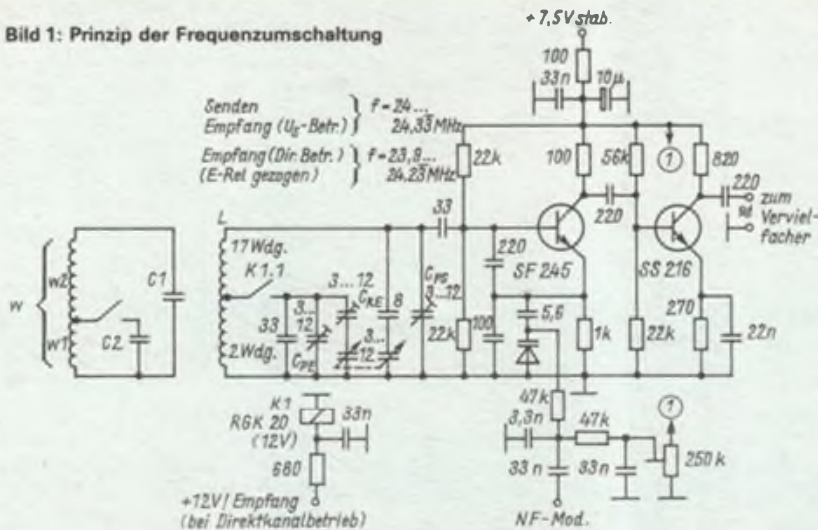


Bild 2: Stromlaufplan des VFO. L = 19 Wdg.; 0,45-mm-CuL, 5 mm Ø, 10 mm lang (0,8 µH). Anzapfung bei 2 Wdg.

Direktkanal, bleibt das Relais bei Empfang eingeschaltet.

Der Abgleich erfolgt zunächst bei offenem Kontakt K1.1 so, daß der VFO den Bereich 24...24,33 MHz überstreicht. Dann wird $C_{PE} = C_{PS}$ eingestellt und mit C_{RE} bei angezogenem Relais auf eine Frequenz gezogen, die 100 kHz tiefer liegt als bei offenem Kontakt. Durch vorsichtiges wechselseitiges Verstellen von C_{PE} und C_{RE} ließ sich eine konstante Frequenzablage von 600 kHz über das gesamte Band erreichen.

Der Aufbau erfolgte auf einer Cevaust-Leiterplatte. Die Bauelemente sind erschütterungssicher aufzulöten.

Eine Temperaturkompensation ist anzustreben und mit den 33-pF-Kondensatoren am einfachsten durchführbar. Zuletzt wurde diese Platte in ein Cevaustkästchen von (80 mm × 55 mm × 25 mm) eingelötet. Alle Wände sind gut zu verlöten. Die Deckplatte erhielt eine 4-mm-Bohrung für den Abgleich des Trimmers. Der VFO hat sich mehrere Jahre für FM auch im Mobilbetrieb (Trabant) bewährt.

Ein RTTY-Modem für 300 Baud und 850 Hz Shift

Dipl.-Ing. E. BARTHELS – Y22UL

In [1] wurde ein RTTY-Modem (Modem = MODulator/DEModulator) vorgestellt, das für Kurzwellen geeignet ist. Es ist für eine Shift von 170 Hz dimensioniert und wegen seiner geringen Bandbreite (je Kanal 80 Hz) nur bis zu Bandraten von maximal 100 Baud zu verwenden.

Für RTTY-Versuche auf UKW habe ich ein neues Modem berechnet, das die Kenntöne 2125 Hz für Mark (Strom) bzw. 1275 Hz für Space (kein Strom) benutzt und bei einer Bandbreite von etwa 500 Hz je Kanal bis zu 300 Baud verarbeitet.

Die Grundschaltung nach [1] blieb erhalten; geändert wurden lediglich die Bauelemente in den aktiven Filtern und im AFSK-Generator (Bild). Der Empfangskonverter enthält je Kennton ein zweistufiges aktives Filter. Die Ausgangsspan-

nungen werden mit entgegengesetzter Polarität gleichgerichtet; ein als Komparator geschalteter Operationsverstärker A1.2 wertet die entstehende Gleichspannung aus. Eine Invertierung der Polarität ist mit dem EX-OR-Schaltkreis D3 möglich. Die Leuchtdioden für Mark und Space werden über Verstärkerstufen angesteuert.

Der mit einem Doppel-T-Glied bestückte Oszillator erzeugt die beiden Kenntöne für Mark und Space. Der Emittierwiderstand von VT2 ist, bei geringen Werten beginnend, soweit zu vergrößern, bis die Ausgangsspannung nahezu sinusförmig ist.

Nachdem der Generator mit den Einstellreglern auf seine Nennfrequenzen eingestellt worden ist, kann man den Ausgang NFTX mit dem Eingang NFRX verbinden. Die aktiven Filter sind mit den Ein-

Karl-Marx-Städter in Wolgograd

In unserem sowjetischen Partnerbezirk weilte im Oktober 1986 eine Leitungsdelegation der Bezirksorganisation Karl-Marx-Stadt. Wie FUNKAMATEUR in seiner Ausgabe 1/1987 berichtete, gibt es schon seit längerer Zeit gute Kontakte zur Wolgograder DOSAAF-Organisation. So konnte das Ziel unserer Reise nur darin bestehen, die bisherige Zusammenarbeit zu bilanzieren und Möglichkeiten der Erweiterung zu finden, die freundschaftlichen Beziehungen zu den sowjetischen Nachrichtensportlern zu vertiefen. Daß die Grundlage dafür ein umfassender Erfahrungsaustausch zur organisations- und wehrpolitischen Arbeit war, ist selbstverständlich.


Aufbauend auf der Erfahrung, daß der direkte Kontakt zwischen unseren Nachrichtensportlern der beste Kontakt ist, legen wir in unseren Beratungen auf die Erweiterung und Vertiefung des Wolgograd-Karl-Marx-Stadt-Contestes viel Wert. Die Funkamateure beider sozialistischer Wehrorganisationen werden künftig noch mehr Verbindungen herstellen und betreiben können. Dazu wird das Angebot an Stationen auf beiden Seiten wesentlich erweitert, um den Contest niveauvoller zu gestalten und die Funkamateure noch aktiver in ihn einzubeziehen. Für die Zukunft ist unter anderem geplant, daß wir uns jeden Mittwoch – nach dem Bezirksrundspruch – über den Äther austauschen.

Neben den Arbeitsgesprächen machten wir uns mit der Arbeit und der Ausstattung von Radiosportschulen und Amateurfunkklubstationen vertraut, und auch der Besuch in einer Sektion Nachrichtensport gab uns manche Anregungen auf den Heimweg mit.

Sehr interessant fanden wir die enge Verbindung von wehrpolitischer Erziehung und wehrsportlicher Tätigkeit. Innerhalb des „Marsches auf revolutionären Traditionen“ – ähnlich unserer „Woche der Waffenbrüderschaft“ – forschen die sowjetischen Nachrichtensportler nach historischen Ereignissen und Hintergründen in ihrem Territorium. Das waren in den zurückliegenden Jahren vor allem die Heldentaten sowjetischer Nachrichtensoldaten im Großen Vaterländischen Krieg. Nicht zu kurz kommen aber auch die Traditionen der Funktechnik und des Amateurfunks, die als wichtiges Erbe erhalten bleiben sollen. Und was die Beteiligung angeht – vom jüngsten bis zum erfahrenen Funkamateurl ist jeder dabei.

Es waren ereignisreiche, leider viel zu kurze Tage, diese Tage in der Heldenstadt bei guten Freunden. Die Arbeit auf den Bändern und Frequenzen wird aber sicher helfen, die Zeit bis zum nächsten Wiedersehen zu verkürzen.

B. Stein

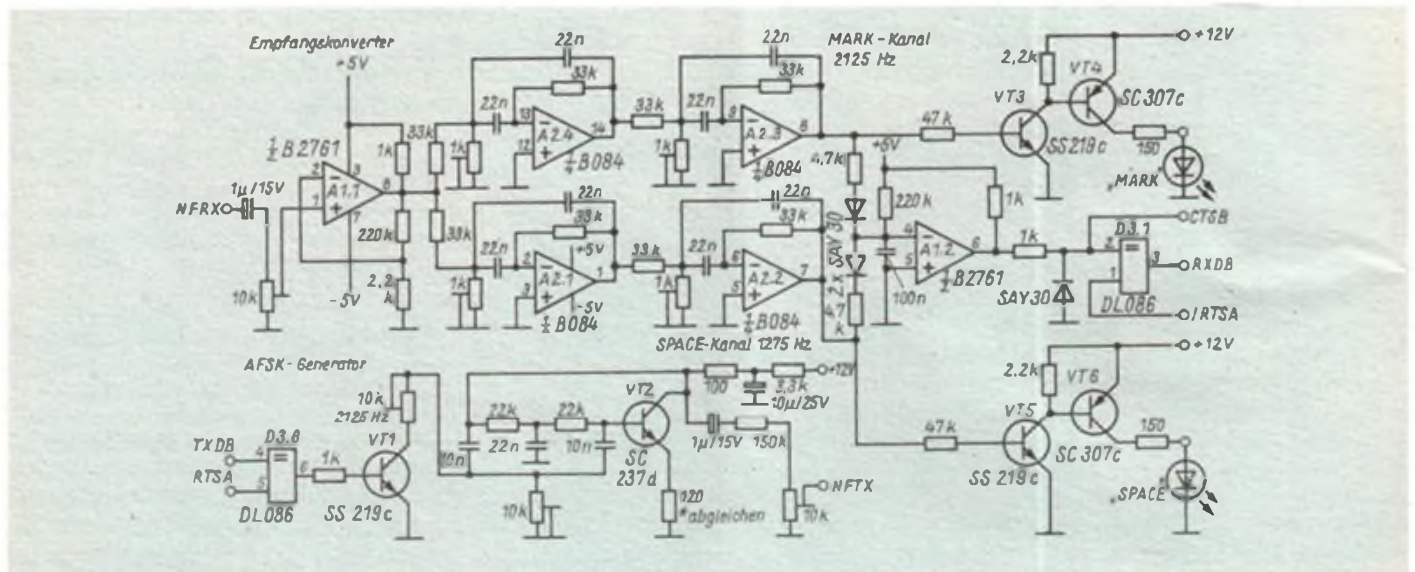

stellreglern auf maximale Ausgangsspannung abzugleichen. Als Indikator können die Leuchtdioden dienen. Wird an den Dateneingang ein TTL-Rechteckgenerator mit 150 Hz Folgefrequenz angeschlossen, läßt sich mit einem Oszillografen am Ausgang RDB die korrekte Funktion beider Einheiten prüfen. Es muß ein exakter Rechteckzug mit einem Tastverhältnis von 1:1 zu messen sein.

Die Schaltung wurde auf einer Rasterleiterplatte aufgebaut. Leiterplatten oder -zeichnungen existieren nicht.

Erfolgreiche RTTY-Versuche habe ich auf UKW im Dresdener Raum vorgenommen. Bei diesen Versuchen wurden die IARU-Empfehlungen beachtet, die folgende Daten enthalten:

- Frequenzen
 - RTTY lokal: 145,300 MHz,
 - RTTY-DX: 144,600 MHz,
 - Sendearbeit F2B, 850 Hz Shift
 - Sendearbeit F1B, 850 Hz Shift
- Zeichenformat
 - BAUDOT (Telegrafenalphabet Nr. 2)
 - 1 Startbit - 5 Datenbit - 1,5 Stop-Bit
 - ASCII (Telegrafenalphabet Nr. 5)
 - 1 Startbit - 8 Datenbit (Prüfbit = 0) - 1 (2) Stop-Bit

Standard-Baudraten für BAUDOT sind 45, 50, 75 und 100 Baud, sowie für ASCII 110 und 300 Baud. Baudraten von 300 Baud sind vor allem dann vorteilhaft, wenn längere vorbereitete Texte gesendet werden können. Für noch höhere Baudraten sind Filterkonverter nicht mehr geeignet. Es muß auf PLL-Dekoder übergegangen werden, ein Beispiel ist in [2] angegeben.

Literatur

- [1] Kollektiv Y41ZL: Schnittstelle zwischen KW/UKW-Transceiver und Mikrorechner FUNK-AMATEUR 34 (1985), H. 2, S. 98 u. 99.
- [2] Jungnickel, H.: PLL-Schaltungstechnik, radio fernsehen elektronik, 25 (1976), H. 7, S. 216 bis 219.

Aus der Arbeit eines erfolgreichen Kollektivs

Y75ZN - das ist das Rufzeichen einer Amateurfunk-Klubstation, das seit über 17 Jahren von Schönau (Kreis Zwickau) aus zu hören ist. Wenn bisher mit 280 Ländern Funkkontakte aufgebaut wurden, so zeugt das vom hohen Können der Schönauer GST-Funkamateure. Fünf Kameraden gründeten 1970 diese Klubstation. Heute sind es 30, meist Jugendliche, die als Funkamateure unter der Leitung Klaus Schönfelders arbeiten. Und diese Leidenschaft hat sich herumgesprochen, so daß andere lange Wege nach Schönau in Kauf nehmen. Mit den Jahren sind die Kameraden immer besser ihrem Auftrag gerecht geworden, tragen auf ihre Art dazu bei, daß die Begriffe DDR und GST in der internationalen Amateurfunkfamilie einen guten Klang haben. Wichtiger Bestandteil der Arbeit des Kollektivs ist der Funkpeilsport. Dafür haben sich die Kameraden eine spezielle Trainingslaufstrecke von etwa 10 Kilometer Länge ausgesucht, auf der inzwischen auch schon internationale Wettkämpfe stattfanden.

Ausdruck des Könnens der Mitglieder sind zahlreiche Urkunden und Schleifen, errungen im sportlichen nationalen und internationalen

Wettstreit. So erreichten die Mannen und Mädchen von Y75ZN in der „GST-Initiative XI. Parteitag der SED“ unter den 48 Klubstationen des Bezirks Karl-Marx-Stadt den 2. Platz. Ein 5. Platz wurde im Funkpeilmehrkampf bei den 1986er Meisterschaften der DDR errungen. Auch international, so bei Wettkämpfen in der ČSSR oder beim Karl-Marx-Stadt/Wolgograd-Contest (hier belegte der Mitbegründer von Y75ZN Karl-Heinz Kunz den 3. Platz), zeigen die Nachrichtensportler, daß sie etwas drauf haben.

Seit Jahren als „Beste Grundorganisation“ bekannt, erhielt das Kollektiv von Y75ZN 1982 die Ernst-Schneller-Medaille in Silber und für vorbildliche Leistungen im Wettbewerb zu Ehren des 35. Republikgeburtstages ein Ehrenbanner des Zentralvorstandes der GST. Die Haben-Seite ist also reichlich gefüllt. Nun haben sich die Kameraden vorgenommen, auf der Soll-Seite die höher gesteckten Ziele in ihre Arbeit aufzunehmen. So werden sie die Beschlüsse des VIII. GST-Kongresses gründlich studieren und auswerten und das Ihre dazu beitragen, diese Beschlüsse zu erfüllen.

Text/Foto: H. Künzel



Ausbilder Frieder Haack erklärt den Schülern das UKW-Funkgerät „R-105 D“ der GST

Sondersignalgenerator für Spielzeug und Modellbau

H.-U. STIEHL

Zur Nachrüstung von Modellfahrzeugen und Spielzeug, deren Vorbilder mit Sondersignalen ausgestattet sind, wurde dieser Sondersignalgenerator entwickelt. Er gestattet die Ansteuerung einer Telefonhörkapsel mit einem fast originalen Sirenton und von zwei Modell-Rundumleuchten. Die nachbausichere Schaltung, deren akustische und optische Parameter auch nach eigenen Vorstellungen verändert werden können, ist auf einer Leiterplatte 52,5 mm × 26,5 mm angeordnet. Damit ist sie in vielen der im Handel erhältlichen Fahrzeug- und Schiffsmodelle unterzubringen. Herzstück des Generators ist der CMOS-Schaltkreis V 4093 D (auch als Basteltyp sehr preiswert erhältlich und voll einsetzbar). Alle vier in dieser IS enthaltenen Schmitt-Trigger werden genutzt. Die sehr einfache Schaltungstechnik zum Aufbau von RC-Generatoren mit diesem Schaltkreis kommt der Miniaturisierung einer solchen Anordnung sehr entgegen.

Als spannungsgesteuerter Oszillator (VCO) arbeitet D11. Diese Schaltung ist an Einfachheit kaum zu überbieten und für diesen Einsatzfall völlig ausreichend. [1]. Mit C1 und R2 ist die Frequenz des Generators variierbar. Im vorliegenden Fall gibt R2 die gewünschte niedrigste Frequenz des VCO vor. Durch Einspeisen von positivem Potential am Triggereingang kann die Frequenz angehoben werden. Die Dauer des Tiefpegels am Triggereingang ist mit R3 festgelegt und konstant. Es ergibt sich bei einer Frequenzveränderung somit ein unsymmetrisches Tastverhältnis. Um nun einen auf- und abschwelldenden Sirenton zu erzeugen, wird die dem im Hertz-Bereich arbeitendem Oszillator D12/R7/C5 entnommene Rechteckschwingung mit Hilfe der Bauelemente R5 und C4 integriert.

Die resultierende Spannung von dreieckähnlichem Verlauf ist die Steuerspannung des VCO. Zur Entkopplung von VCO und der an C4 anliegenden Steuerspannung dient R4. Die Taktfrequenz des Rechteckgenerators kann mit den Bauelementen R7 und C5 eingestellt werden. Bei einer solchen Änderung ist aber auch der für die Ladung und Entladung von C4 verantwortliche Widerstand R5 so zu ändern, daß während einer Taktperiode eine ständige Frequenz- und damit Tonänderung und keine -konstanz eintritt.

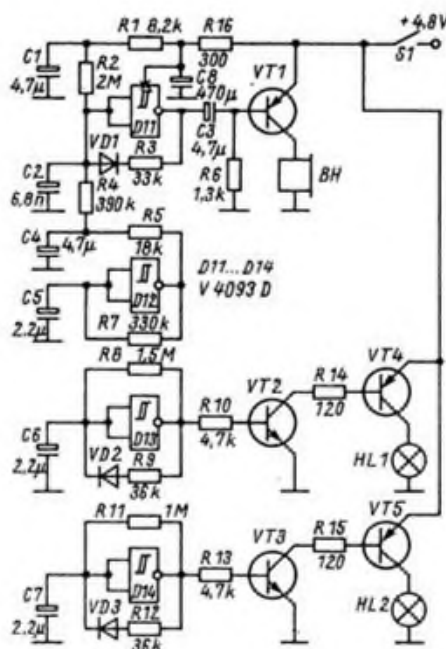


Bild 1: Stromlaufplan des Sondersignalgenerators. VD1, VD3 – bel. Si-Diode; VT2, VT3 – bel. npn-Transistor hoher Stromverstärkung; VT1, VT4, VT5 – pnp-Ge- oder Si-Transistor mit ausreichendem maximalem Kollektorstrom. HL1 und HL2 sind 4-V-Kleinstrahlglühlampen, BH kann eine Telefon-Hörkapsel sein. Die Stromversorgung übernehmen 2 Stck. RZP 2 oder eine Flachbatterie o. ä.

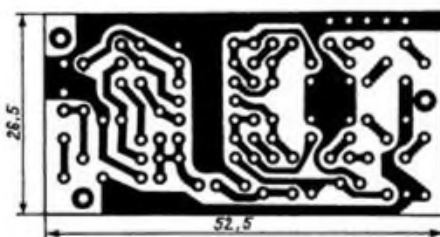


Bild 2: Leitungsführung der Platine des Sondersignalgenerators

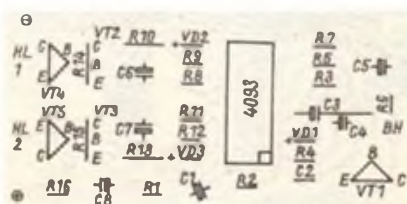


Bild 3: Bestückungsplan der Leiterplatte des Sondersignalgenerators

Geringe kurzzeitige Betriebsspannungsänderungen, hervorgerufen durch die Einschaltstromstöße der Glühlampen, führen zu einem unschönen „Jaulen“ der Tonfrequenz. Deshalb wird die VCO-Vorspannung an R2 mit dem Siebglied R1/C1 stabilisiert und damit dieser Effekt unterbunden.

Die beiden gleichartig aufgebauten „Blaulichtgeneratoren“ (D13/D14) arbeiten als asymmetrische astabile Multivibratoren. Jeweils R9 und R12 bestimmen die Länge der Hellphasen der Kleinstrahlglühlampen und R8 bzw. R11 die Dunkelphasen. Das Verhältnis der Widerstandswerte R8/R9 bzw. R11/R12 ist so gewählt, daß nach relativ großen Pausen ein kurzes Ausblitzen der Lampen erfolgt. Damit wird auch die Belastung der Stromquelle reduziert. Um einen dem Original entsprechenden optischen Eindruck zu erzielen, laufen beide Generatoren asynchron (R8 und R11 unterschiedlich dimensioniert). Deshalb muß auch die Versorgungsspannung des V 4093 D mit R16/C8 abgeblockt werden, um der sonst auftretenden Zwangssynchronisation, selbst bei unterschiedlichen Werten von R8 und R11, bedingt durch Betriebsspannungseinbrüche bei der Lampeneinschaltung, entgegenzuwirken.

Für die Lampentreiber und die NF-Verstärkerstufen können ältere Ge-Transistoren aus der Bastelkiste Verwendung finden. Das Zwischenschalten der Transistoren VT2 und VT3 ist notwendig, da man selbst bei Verwendung von Transistoren der Stromverstärkergruppe E und direkter Ansteuerung vom CMOS-Ausgang nicht die gewünschten kurzen Lichtblitze realisieren kann. Insgesamt sind die Bauelemente zur Erzeugung des akustischen Signals aufeinander genau abgestimmt und die Änderung eines Parameters zieht eine aufwendige Umdimensionierung der gesamten Schaltung nach sich. Das betrifft auch den „optischen“ Schaltungsteil, dessen Dimensionierung stark vom Wert des Widerstandes R16 abhängt, da

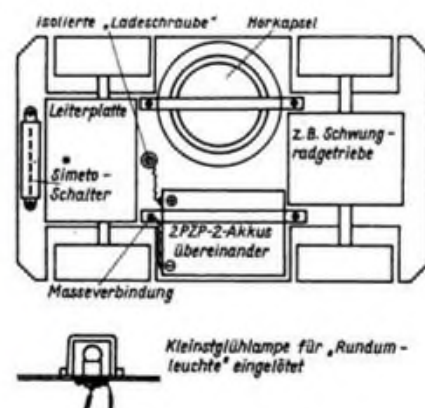


Bild 4: Einbauvorschlag für alle Baugruppen

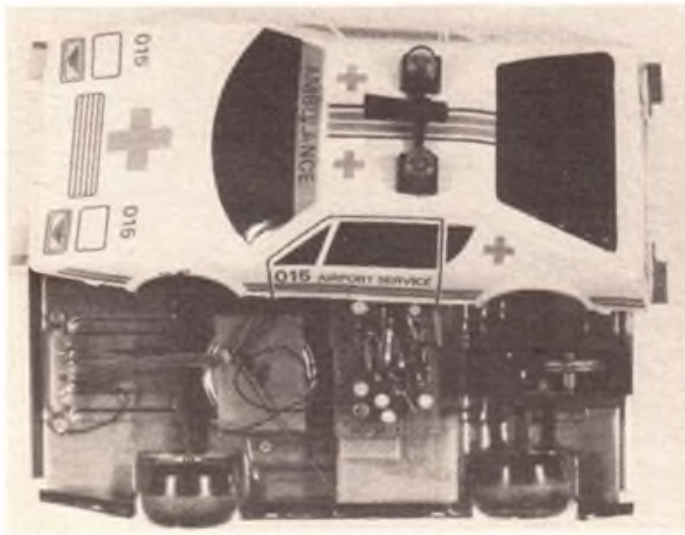


Bild 5: Das geöffnete Modellfahrzeug mit dem Sondersignalgenerator

dieser die Umladegeschwindigkeit der zeitbestimmenden Kondensatoren C6/C7 beeinflußt. Für die Stromversorgung der Schaltung

haben sich Kleinstbleiakkumulatoren „RZP 2“ als sehr geeignet erwiesen. Bei normalem Gebrauch muß etwa alle sechs Monate nachgeladen werden. Um dabei

eine Demontage des Modells zu vermeiden, ist zu empfehlen, z. B. an geeigneten Stellen zwei M2-Schrauben so einzubauen, daß sich über Krokodilklemmen ein Ladekabel anschließen läßt. Bei Metallgehäusen kann das Nachladen über das Gehäuse und eine isoliert eingebaute Schraube erfolgen.

Einen Einbauvorschlag zeigt Bild 4. Bild 5 vermittelt einen Eindruck von einem mit dem Sondersignalgenerator ausgerüsteten Fahrzeug. Das Einfärben der Kleinstglühlampen kann vorteilhaft mit einer Lösung von Kristallviolett (evtl. Kopierstiftmine) in farblosem Nitrolack vorgenommen werden.

Literatur

- [1] Autorenkollektiv: Mikroelektronik in der Amateurpraxis, Militärverlag der DDR, Berlin 1984, 1. Auflage, S. 73

Zweitklingel für das Telefon

L. THIEME

Die beschriebene Schaltung ermöglicht es, das Klingeln eines Telefons in mehreren, auch weiter entfernt liegenden Räumen zu hören. Die Schaltung ist mit einfachen Mitteln zu realisieren und schließt einen unzulässigen Eingriff in das Telefon aus.

Beim Klingeln erzeugt ein Telefon durch die darin enthaltenen Induktivitäten ein magnetisches Wechselfeld. Dieses Wechselfeld wird von einer magnetisch offenen Fangspule aufgenommen. T1 verstärkt die in der Fangspule induzierte Spannung, worauf sie zum Schwellspannungsschaltkreis A1 A 302 D gelangt. Am Ausgang dieses Schaltkreises steht eine zum Eingangssignal frequenzgleiche Rechteckspannung zur Verfügung, die den Kondensator C3 über den Widerstand R4 auflädt. Mit zunehmender Spannung C3 wird der Eingang des zweiten Schwellspannungsschaltkreises A2 negativer. Beim Unterschreiten der unteren Schwellspannung des Triggers A2 wird der Ausgang dieses Schaltkreises leitend,


der Transistor T2 erhält dadurch keinen Basisstrom mehr und das Relais fällt ab. Mit dem Widerstand R5 lassen sich die untere Schwellspannung und somit auch die Empfindlichkeit der Schaltung einstellen. Außerdem entlädt der Widerstand R5 den Kondensator C3 auf seinen Ausgangsspannungswert, wenn der Ausgang des Schaltkreises A1 wieder gesperrt ist. Beim Erreichen der oberen Schwellspannung des A2 zieht das Relais erneut an. Das Relais schaltet im Rahmen seiner maximalen Schaltleistung beliebig viele 6-V-Türklingeln.

Die Schaltung ist unempfindlich gegen die zahlreichen Störimpulse im Telefonnetz, da schwache Impulse nicht ausreichen, den Trigger A1 durchzusteuern und die RC-Kombination R4/C3 starke, kurze Störspitzen abfängt. Es ist jedoch darauf zu achten, daß sich in der Nähe der Fangspule keine Brummspannungsquellen befinden. Deshalb muß man auch das Netzteil der Schaltung ein bis zwei Meter von der Fangspule entfernt unterbringen.

Einen Schaltungsvorschlag für ein Netzteil findet der Leser in [1], Angaben über den Schaltkreis A 302 D in [2]. Die Fangspule besteht aus einem 70 mm langen Ferritstab (Durchmesser 8 mm), auf den etwa 5000 Windungen, 0,1 mm-CuL-Draht, aufgebracht wurden.

Die Inbetriebnahme der Schaltung läßt sich einfach und auch ohne Meßinstrument durchführen: Zuerst wird C2 vom Schaltungspunkt P1 abgelötet und der Einstellregler R5 mit dem Schleifer gegen Masse gedreht. Jetzt legt man die Betriebsspannung an und dreht den Einstellregler R5 allmählich gegen die Betriebsspannung, bis das Relais anzieht. Nun wird der Schaltungspunkt P2 kurzzeitig an Massepotential gegeben. Das Relais fällt ab und muß nach kurzer Zeit (etwa 2 s) wieder anziehen. Wenn es nicht anzieht, ist der Einstellregler weiter nach U_B zu verstellen sowie erneut Massepotential an P2 zu legen. Danach lötet man den Kondensator C2 wieder ein.

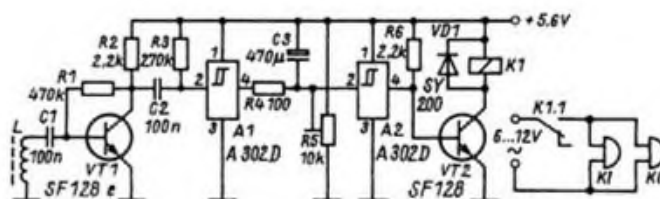Die gesamte Schaltung befindet sich in einem Holzgehäuse, auf dem das Telefon steht und das noch einen Mithörverstärker (IS A 210 E mit Vorverstärker) enthält. Die günstigste Lage der Fangspule im Gehäuse muß ausprobiert werden, da sie je nach Telefonbauart unterschiedlich ist.



Literatur

- [1] Schubert, K.-H.: Radiobastelbuch, Militärverlag der DDR, Berlin 1980, 5. Auflage, S. 223 und 224
[2] Kühne, H.: Applikationsbeispiele mit dem Schwellspannungsschaltkreis A 302 D, Amateurreihe „electronica“, Heft 207, Militärverlag der DDR, Berlin

Brummkompensation bei Elektrogitarren

E. MEINEL

Elektrogitarren sind nahezu ausschließlich mit Tonabnehmern (TA) ausgerüstet, die nach dem elektromagnetischen Wandlerprinzip arbeiten. Prinzipbedingt reagieren diese TA auch auf elektromagnetische Störfelder jeder Art. Besonders die Streufelder der Netztrafos von Verstärkern stellen ein leidiges Problem dar. Eine gute Abschirmung der gesamten Gitarrenelektronik, die unbedingt angestrebt werden sollte, hilft hier nur bedingt, da der TA nicht völlig magnetisch gekapselt werden kann. Im folgenden werden einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie diesem Problem zu begegnen ist.

Tonabnehmeraustausch

Wir unterscheiden zwei TA-Typen. Am verbreitesten sind TA mit nur einer Spule, wie sie bei zahlreichen Gitarrenmodellen (Fender „Stratocaster“, Musima „Lead Star“, Iris u. a.) verwendet werden. Bild 1 skizziert eine gebräuchli-

che Bauform (ohne Kappe). Bereits seit den 50er Jahren ist ein Bauprinzip bekannt, das aus Bild 2 hervorgeht. Es handelt sich hierbei um einen sogenannten Humbucker-TA, was soviel bedeutet wie brummunterdrückender Tonabnehmer, der mit zwei Spulen aufgebaut ist. Die Verdrahtung ist in Bild 3 dargestellt. Die Spulen sind gegensinnig in Reihe zusammengeschaltet, wodurch sich durch von außen eindringenden Magnetfeldern induzierte Spannungen gerade kompensieren. Gewöhnlich benutzt man die aus dem Spulennern kommenden Drähte als Anschluß und schließt die beiden Wicklungsenden zusammen.

Es ist aber auch die umgekehrte Verfahrensweise denkbar. Damit sich die von den Saiten erzeugten Spannungen nicht ebenfalls kompensieren, muß der Magnetkreis so gestaltet sein, daß das Magnetfeld in beiden Spulen gegensinnig verläuft. Auf diese Weise addieren sich

die von den Saiten erzeugten Signalspannungen, und man erhält praktisch die doppelte TA-Ausgangsspannung. Leider geht jedoch der typische Klang eines Einzelspulen-TA dabei verloren, so daß der Austausch durch einen Humbucker nicht als Allheilmittel angesehen werden kann, zumal sich viele Soundvorstellungen nur mit Einzelspulen-TA realisieren lassen. Außerdem müssen bei einem Tonabnehmeraustausch mechanische Änderungen in Kauf genommen werden, was nicht bei jedem Gitarrenmodell ohne Probleme verläuft.

Einbau von zusätzlichen Tonabnehmern

Steht kein handelsüblicher Humbucker zur Verfügung, läßt er sich auch mit einem weiteren Einzelspulentonabnehmer aufbauen. Im Grunde ist ja auch ein Humbucker nichts weiter, als zwei dicht zusammengesetzte Einzelspulen-TA. Dazu müssen aber die Magnete des hinzugefügten TA gedreht werden. Das geht allerdings nur, wenn die Drahtwicklung auf einem Plastspulenkörper liegt und nicht (wie bei den Original-Fender-TA) direkt auf den Magnetstiften. Relativ unproblematisch ist diese Prozedur dagegen bei Bauformen mit untergesetzten Magneten (Bild 4) wie bei der „Lead Star“ (VEB Musima). Die beste Brummunterdrückung setzt natürlich voraus, daß



Bild 1: Schnitt durch einen Einzelspulentonabnehmer

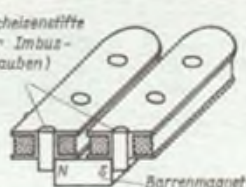


Bild 2: Schnitt durch einen Humbucker

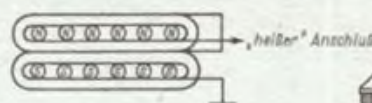


Bild 3: Verachaltung der Spulen bei einem Humbucker

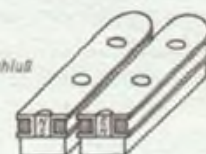


Bild 4: Humbucker aus zwei Einzelspulen-TA mit untergesetzten Magneten

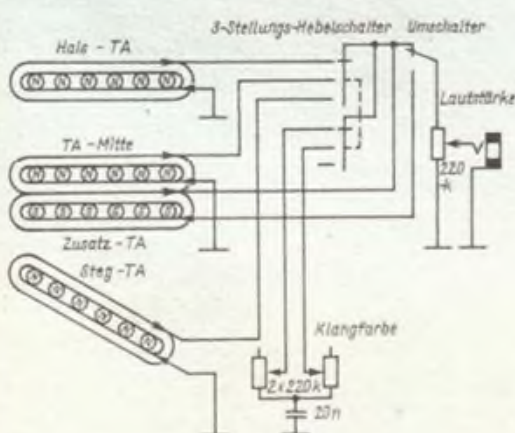


Bild 5: Stratocasterschaltung mit zuschaltbarem Tonabnehmer (TA)

Bild 6: „Lead Star“-Schaltung mit umgepolten mittleren TA

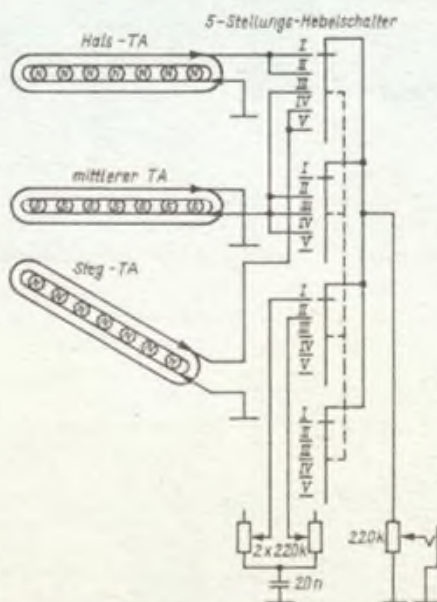


Bild 7: Umfunktionieren eines Klangstellpotentiometers zum Zumischen des Zusatz-TA



Bild 8: Schaltung „Musima Elgita“ mit Kompensations-spule

möglichst identische TA zu einem Humbucker zusammengesetzt werden. Man erhält aber auch bei unterschiedlichen Spulendaten einen beachtlichen Effekt, der die Sache lohnt.

Sind mehrere Einzelspulen-TA auf dem Mischpult enthalten, empfiehlt es sich, ein wahlweises Zuschalten für den zusätzlichen TA vorzusehen. Ein Beispiel dazu ist in Bild 5 symbolisiert dargestellt. Es bezieht sich auf die Schaltung der „Stratocaster“, der wohl bekanntesten E-Gitarre. Man erhält dadurch obendrein eine Anzahl weiterer interessanter Klangeffekte. Beim vorliegenden Beispiel wird der Zusatz-TA dem mittleren TA zugeordnet. Zum Zuschalten benutzt man am besten einen einpoligen Umschalter, für den sich auf der Mischpultplatte immer ein geeigneter Platz findet. Eventuell kann auch eines der Potentiometer als Schalter umfunktioniert werden (Bild 7), wobei aus klanglichen Gründen jedoch ein höherer Wert (z. B. 470 k Ω ...1 M Ω) vorzuziehen wäre.

Brummkompensation ist natürlich nur gegeben, wenn die Spulen richtig zusammengeschaltet sind. Andernfalls erhält man den etwas hohlen und deutlich leiseren Klang einer Gegenphasenschaltung (out-of-phase). Da bei unbekannten TA der Wickelsinn meist nicht eindeutig erkennbar ist, überzeugt man sich am einfachsten von der richtigen Verdrabtung, indem die Gitarre in die unmittelbare Nähe des Netztrafos des Verstärkers gebracht wird. Verringert sich beim Zuschalten des zusätzlichen TA das Netzbrummen nicht deutlich, während der Ton lauter wird, liegt ein Schaltfehler vor.

Humbuckerschaltung bei Musima „Lead Star“

Wegen der günstigen Magnetkreisgestaltung läßt sich bei der „Lead Star“ (VEB Musima) ohne weiteres ein Humbucking-Effekt ohne Verwendung von weiteren TA erzielen. Die Schaltfunktionen sind die gleichen wie bei der Stratocaster (Bild 6). Die Realisierung ist jedoch etwas anders, da ein spezieller Fünfstellungs-Hebelschalter mit vier Schalteebenen eingesetzt wird. Dieser erlaubt nicht nur eine wahlweise Schaltung der drei TA, sondern gestattet auch die bei Gitarristen so beliebte Parallelschaltung von je zwei TA. (Im Grunde ist dieser Schalter sehr universell einsetzbar und daher für den Amateur sehr interessant. Praktisch lassen sich den fünf Schaltpositionen beliebige Tonabnehmerkombinationen in Reihen- oder Parallelschaltung, gleich- oder gegenphasig zuordnen, wie das z. T. in der Musima „Multi Star“ realisiert ist, was aber hier nicht weiter ausgeführt werden soll.) Die Humbucker-Funktion erhält man

durch Umpolen des Magneten (Umdrehen) und Vertauschen der Anschlüsse des mittleren TA, so daß in den Schaltungen II und IV praktisch ein Humbucker in Parallelschaltung vorliegt. Daß die Tonabnehmer dabei nicht unmittelbar nebeneinander liegen, spielt nur eine untergeordnete Rolle. Die Klangcharakteristik wird ebenfalls kaum verändert.

Brummkompensationsspule

Das in Abschnitt 2 vorgestellte Verfahren zur Brummunterdrückung funktioniert auch, wenn die Magneten des zusätzlichen Tonabnehmers entfernt werden. Im Prinzip reicht es also aus, eine sogenannte Kompensationsspule in den Signalweg einzuschleifen. Wiederum erweist es sich als günstig, wenn die Spule abschaltbar gemacht wird. Ob die Kompensationsspule in Reihe oder parallel (gegenphasig!) geschaltet wird, ist letztes Endes eine Klang- und damit Geschmacksfrage. In der in Bild 8 dargestellten Schaltung wurde die Parallelschaltung gewählt. Zwar nimmt die Spule keinen Signalanteil von den Saiten auf, Induktivität bzw. Impedanz ändern allerdings in bekannter Weise die elektrischen

Parameter der Gesamtschaltung, was den Klang ebenfalls beeinflußt.

Nicht ganz unkritisch ist die Anordnung der Spule, während – wie schon angedeutet – die Spulendaten nicht übermäßig kritisch sind. Die günstigste Lage muß man durch Probieren ermitteln. Zusätzliche Ausarbeitungen im Gitarrenkorpus sind jedoch nach Möglichkeit zu vermeiden, weil dies dem Sustain abträglich ist. Auf jeden Fall muß die Spule parallel zu den TA angeordnet werden, damit das äußere Störfeld gleichsinnig anliegt. Schrägstellen oder Kippen der Spule mindert meist den Effekt. Bei Gitarren vom Stratocaster-Typ dürfte wiederum eine Lage nahe dem mittleren TA vorzuziehen sein. Falls keine Klarheit über den Wickelsinn der Kompensationsspule herrscht, sollte man sich durch Umlöten und Ausprobieren der Wirkung vorsichtshalber von der richtigen Anschlußpolung überzeugen.

Literatur

- [1] Lemme, H.: Gitarrenelektronik, Frech-Verlag, Stuttgart, 1980
- [2] Meinel, E.: Elektrogitarren, VEB Verlag Technik, Berlin (in Vorbereitung)

Auf zum Computer-Wettbewerb des Kulturpalastes Dresden

Im Rahmen der 750-Jahr-Feier Berlins gestaltet der Bezirk Dresden am 1. und 2. August 1987 in Berlin ein umfangreiches kulturelles Programm. Im Weißen Saal der Kongreßhalle findet an beiden Tagen von 09.00 bis 19.00 Uhr die Veranstaltung

„simultan – wissenschaft live“

statt. Die Veranstaltung ist eine Koproduktion des Kulturpalastes Dresden mit dem URANIA-Vortragszentrum. Es soll dargestellt werden, wie der Bezirk Dresden die wissenschaftlich-technische Revolution meistert und die Schlüsseltechnologien in allen Bereichen der Wirtschaft Fuß fassen. Im Rahmen dieser Veranstaltung startet die Technische Universität zwei Wettbewerbe. Unter dem Motto

„Wir beherrschen den Computer“

rufen wir alle Freunde der Informatik, Rechen-technik und Mikroelektronik auf, sich an diesen Leistungsvergleichen zu beteiligen.

1. Programmierolympiade

Das Informatikzentrum des Hochschulwesens an der TU Dresden sucht den besten Programmierer aus Studium, Lehre und Praxis, aus Computerklubs und unter Hobbyanwendern. Die besten Programmierer können am Robotron-Kleincomputer KC 85/1 ihre Leistungen demonstrieren und vergleichen. Interessenten (auch Klubs, Seminargruppen u. a.) bewerben sich bis zum 10. 6. 1987 durch Postkarte mit

Angaben der vorgesehenen Teilnehmerzahl an folgende Anschrift:

Technische Universität Dresden
Informatikzentrum des Hochschulwesens
Bereich Weiterbildung
Mommensenstraße 13
Dresden, 8027
Kennwort: Programmierolympiade

2. Beste eigene Hardwarelösung für Kleincomputer bzw. -baugruppen

Wir suchen die besten Spezialisten, die als Hobby oder in Anlehnung an berufliche Tätigkeit selbst Hardware für Kleincomputer im Eigenbau entworfen, gebaut oder ergänzt haben. Die originellsten und effektivsten Projekte sind gefragt. Der Lehrstuhl für Computertechnik der Sektion Informationstechnik der TU Dresden prüft die eingereichten Vorschläge. Die besten Lösungen werden am 1. August 1987 in Berlin prämiert. Bewerber senden eine Postkarte bis zum 10. 6. 1987 an folgende Anschrift:

Technische Universität Dresden
Sektion Informationstechnik
Mommensenstraße 13
Dresden, 8027
Kennwort: Kleincomputerwettbewerb

Für beide Wettbewerbe sendet die TU Dresden die Bedingungen zur Teilnahme zu. Die Besten aus beiden Wettbewerben erhalten Geld- und wertvolle Sachpreise.

Wir erwarten eure Post.

KULTURPALAST DRESDEN


Elektronisch gesteuerter Treppenlichtautomat

R. MESSAL

Zeitschalter zur Steuerung der Beleuchtung in Treppenhäusern und Fluren werden aus Gründen der Energieeinsparung häufig eingesetzt. Leider kann es einem bei einer Verzögerung bzw. als „Zweitnutzer“ passieren, daß man plötzlich im Dunkeln steht, wenn die Schaltzeit abgelaufen ist. Das im folgenden beschriebene Gerät vermeidet diesen Nachteil. Es wurde für eine bereits bestehende Treppenhausbeleuchtung konzipiert, die mit einem elektromechanischen Zeitrelais vom VEB Elektroschaltgeräte Auerbach/Vogtland, Kenn.-Nr. 1001 1, ausgerüstet war. Bild 1 zeigt den Prinzipstromlaufplan. Dabei wurde von der Forderung ausgegangen, keine Änderungen an der Elektroinstallation vorzunehmen. Das beschriebene Gerät ist z. B. direkt gegen dieses elektromechanische Zeitrelais austauschbar.

Schaltungsbeschreibung

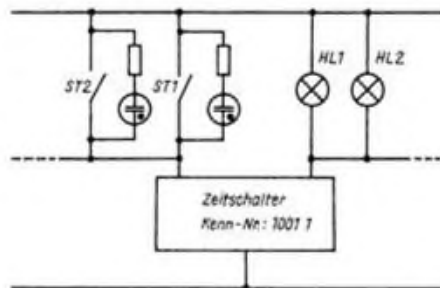Im Bild 2 ist der Stromlaufplan des Treppenlichtautomaten dargestellt. VTC und VDC sind Teil einer üblichen Dimmerschaltung, die die kontinuierliche Steuerung der Helligkeit der angeschlossenen Lampen gestattet. An die Stelle eines Potentiometers trat ein Fotowiderstand R15. Die Stromversorgung des Steuerteils übernimmt ein kleiner 8,4-V-Akkumula-



Bilder 1 und 2: s. 3. Umschlagseite

Bild 3: Anschlußbedingung für den Zeitschalter (Elektroschaltgeräte Auerbach/Vogtland; Kenn.-Nr. 1001)

tor. Dieser wird in der Dunkelzeit von HL über HL, VD9, R18 und R17 mit einem Strom von etwa 4 mA nachgeladen. VD4 und VD5 begrenzen die Ladespannung auf maximal 8,4 V. Bei einer Neuinstallation kann man auf die Pufferung durch den Akkumulator verzichten und die Betriebsspannung auch in der Schaltzeit über VD10 und R22 direkt dem Netz entnehmen. R17, R18 und VD9 entfallen dann. Beim Betätigen von ST1 wird der Kondensator C2 aufgeladen. C1 und R1 sichern den Betrieb der Glühlampen in den Schaltern. VD2 schützt das erste Gatter vor Überspan-

nungen [1]. Der Ausgang von D1.1 schaltet auf L-Pegel. Dieser Zustand bleibt bei der angegebenen Dimensionierung von C2 und R5 ungefähr 7 s bestehen.

Den eigentlichen Zeitschalter bilden D1.2 bis D1.4 und das RC-Glied R8, R9, C4. Für eine Treppenhausbeleuchtung wird eine Schaltzeit von etwa 5 bis 10 min bei befriedigender Reproduzierbarkeit gefordert. Um mit Elektrolytkondensatoren und leicht beschaffbaren Widerständen auszukommen, wurde folgender Weg gewählt: C4 ist im Ruhezustand aufgeladen. Das ständige Anliegen einer Spannung wirkt Depolarisationserscheinungen und damit dem Ansteigen des Reststroms entgegen. Führt der Ausgang des Gatters D1.1 L-Pegel, wird C4 auf eine durch den Spannungsteiler R6, R7 festgelegte Spannung entladen. Nach Ablauf der Schaltzeit von D1.1 liegt am Schleifer von R7 wieder die Betriebsspannung, VD3 verhindert ein Aufladen von C4 über R6. Der Ladevorgang erfolgt nun also über R8 und R9.

D1.2 bis D1.4 bilden eine Triggerschaltung, die die hohen Eingangswiderstände von CMOS-Schaltkreisen nutzt [2]. Diese interessante Schaltung funktioniert nach dem Prinzip, daß die Umschaltspannung von CMOS-Gattern abhängig von der Anzahl der parallel geschalteten Eingänge ist.

Die Umschaltspannung von D1.2 ist höher als die von D1.4. Die Schaltschwelle des Triggers liegt bei etwa $U_{\text{B}}/2$. Untersuchungen an mehreren Schaltkreisen der Typen V 4011 und V 4001 ergaben eine Hysterese von 10 bis 50 mV. Dagegen lag die Hysterese bei Schaltkreisen des Typs MHB 4011 (Tesla) zwischen 0,5 V und 1 V. Die Schaltzeit läßt sich nach der Beziehung

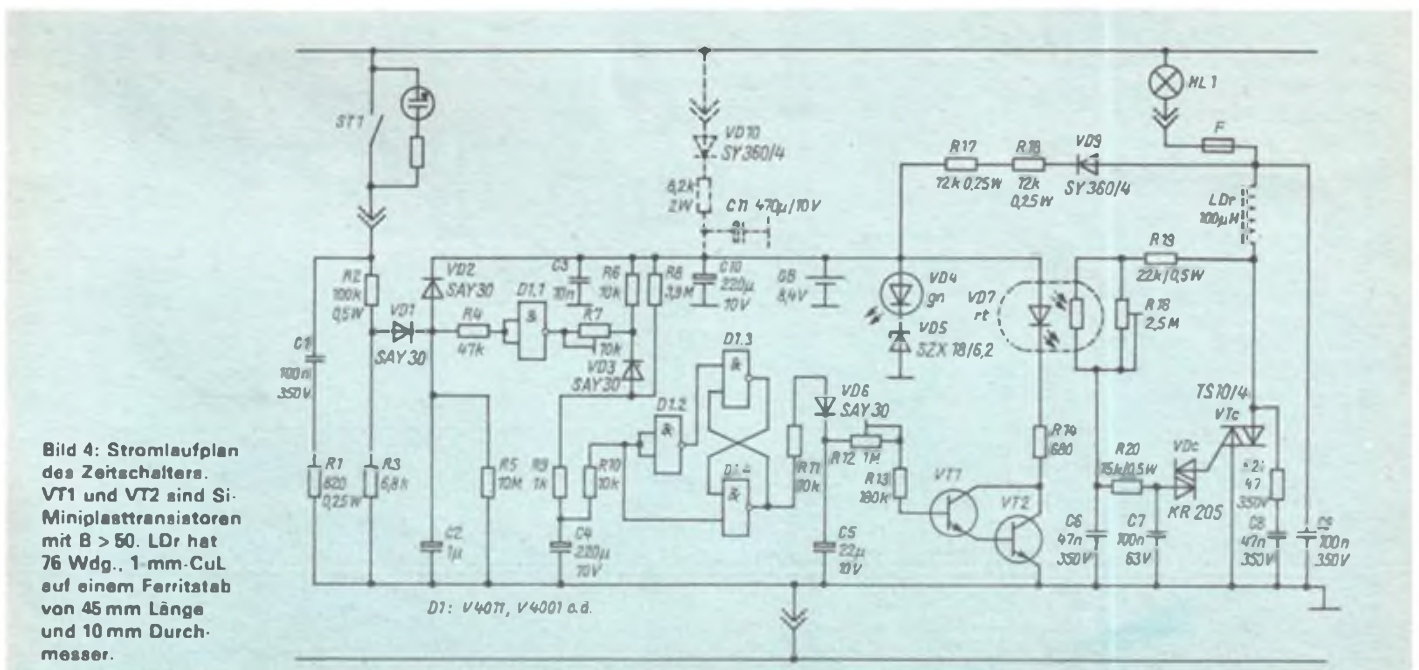


Bild 4: Stromlaufplan des Zeitschalters. VT1 und VT2 sind Si-Miniplatttransistoren mit $B > 50$. LDR hat 76 Wdg., 1-mm-CuL auf einem Ferritstab von 45 mm Länge und 10 mm Durchmesser.

D1: V 4011, V 4001 o.ä.

$$t = (R_8 + R_9) \cdot C_4 \ln \frac{U - U_0}{U - U_C}$$

berechnen. Dabei sind U die Betriebsspannung, U_0 die Anfangsspannung, die durch den Spannungsteiler R_6 und R_7 und die Flußspannung von VD_3 bestimmte Angangsspannung sowie U_C die Schaltschwelle des Triggers ($U_B/2$). Mit der angegebenen Dimensionierung lassen sich Schaltzeiten bis 10 min erreichen. Solange die Spannung von C_4 unter der Umschaltspannung des Triggers liegt, wird C_5 vom Ausgang $D1.4$ aufgeladen. Die Darlingtonkombination VT_1/VT_2 ist durchgesteuert. VD_7 und VD_8 leuchten. Damit sind R_{15} niederohmig und die Lampe HL_1 eingeschaltet. Nach Ablauf der Schaltzeit fehlt die Ladespannung für C_5 ; der Kondensator entlädt sich verzö-

gert. Mit R_{12} läßt sich diese Verzögerungszeit einstellen. VD_7 verlöscht allmählich und steuert über den Fotowiderstand und die Dimmerschaltung die Lampe HL_1 . Die Beleuchtung wird langsam ausgeblendet. Die angegebenen Bauelemente gestatten eine Verzögerungszeit bis zu etwa 30 s. Falls das nicht genügt, kann man C_5 bis auf 100 μF vergrößern.

$$t \approx 1,7 \cdot (R_{12} + R_{13}) \cdot C_5$$

Aufbauhinweise

Bild 3 zeigt die verwendete Leiterplatte und Bild 4 den zugehörigen Bestückungsplan. Es empfiehlt sich, erst die Steuerung aufzubauen. Bei der Inbetriebnahme dieses Teils darf die angelegte Betriebsspannung 8,4 V nicht überschreiten. C_4 muß ein reststromarmes Exem-

plar ($< 1 \mu A$) sein. Verschiedene willkürlich ausgewählte Elektrolytkondensatoren erfüllen jedoch diese Bedingung. VD_7 und R_{15} steckt man zusammen in ein kurzes Röhrchen, das dann noch gut gegen Fremdlicht abzudichten ist. Nach Aufladen von C_2 läßt sich die Funktion des Zeitschalters mit Hilfe von VD_8 überprüfen; R_7 und R_{12} stellt man dabei auf ihren geringsten Wert ein. Der Überprüfung der Steuerung folgt der Aufbau der Dimmerschaltung. Für VT_C genügt dabei in den meisten Fällen ein 3-A-Typ.

Durch Verändern von R_{16} muß sich die Helligkeit der Lampe einstellen lassen. R_{16} wird bei unbeleuchtetem Fotowiderstand so justiert, daß HL_1 gerade verlöscht.

Als Gehäuse fand eine Hausalttdose, die

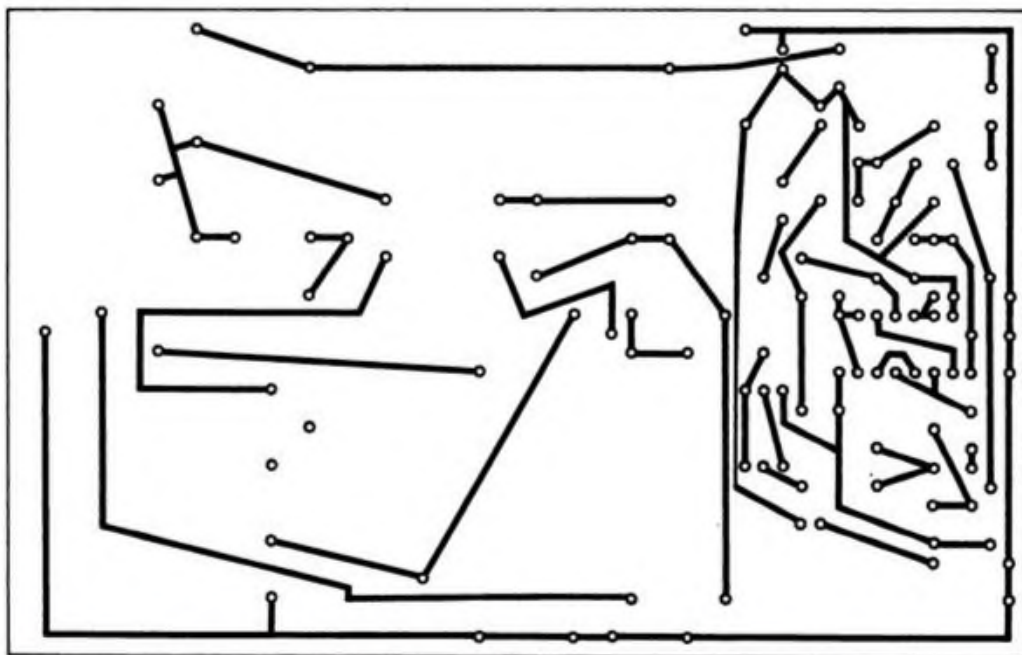


Bild 5: Leitungsführung der Platine für den Zeitschalter

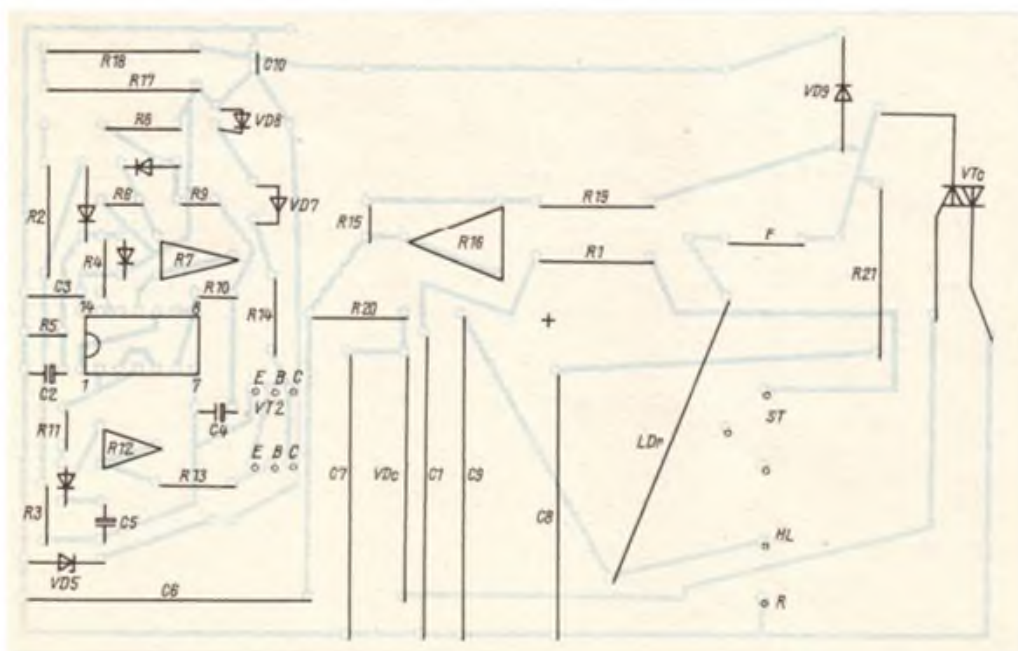


Bild 6: Bestückungsplan der Leiterplatte des Zeitschalters

mit Lüftungslöchern versehen wurde, Verwendung. Zur Befestigung des Gehäuses dient eine Plastschraube. Bei der Installation und allen Justierarbeiten muß man stets beachten, daß das Gerät galvanisch mit dem Netz verbunden ist! Die Bedingungen der Schutzisolierung sind also strikt einzuhalten (im Anwendungsfall war es nämlich sogar notwendig, die Schaltungsmasse mit einer Phase zu verbinden). Aus dem Gehäuse dürfen keine Metallflächen herausragen. Bei einem notwendigen Austausch des Ak-

kus, der unter Umständen erst nach Jahren notwendig wird, muß der Stromkreis allpolig abgeschaltet werden. Die Bilder 5 und 6 vermitteln einen Eindruck vom aufgebauten Gerät.

Literatur

- [1] Schlenzig, Jung: Mikroelektronik für den Praktiker, VEB Verlag Technik Berlin, 1985, S.294 ff
- [2] Erlekampf, R.; Kramer, M.; Mönig, H.-J.: Mikroelektronik in der Amateurpraxis, Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik (VEB) Berlin, 2. Auflage 1986, S.49

Stromfühlerschaltung mit großem Stromstärkebereich


J. BECKER

Gelegentlich ist es wünschenswert, daß beim Einschalten eines elektrischen Gerätes andere Geräte gleichzeitig mit eingeschaltet werden. So ist es zum Beispiel bei einer vom Amateur aufgebauten und zusammengestellten Heimstereoanlage sinnvoll, daß NF-Verstärker und die Mischeinrichtung (falls sie sich nicht im NF-Verstärker befindet) ebenfalls eingeschaltet werden, wenn man Tuner, Bandgerät oder Plattenspieler in Betrieb nimmt. Eine Lösungsmöglichkeit bieten sogenannte Stromfühler. Ihre Funktion besteht darin, daß sie in der Netzleitung des Gerätes den Stromfluß feststellen und eine Schaltfunktion auslösen. Die mit Relais aufgebauten Stromfühler haben dabei den Nachteil, daß sie sich nur innerhalb eines eng begrenzten Stromstärkebereichs einsetzen lassen. Ist die Stromaufnahme des schaltenden Geräts geringer als es dem Relais entspricht, zieht es nicht an, ist die Stromaufnahme wesentlich größer (was häufiger der Fall ist), wird das Relais zerstört.

Das Bild zeigt eine Schaltung, die diesen Nachteil umgeht. Die Dioden VD1 bis VD4 richten den Strom, der durch das

schaltende Gerät fließt, wenn es eingeschaltet ist, gleich. Er fließt über VD5 und das Relais, worauf das Relais anzieht. C1 wirkt glättend und verhindert ein Flattern des Relaisankers. Wenn man nun ein Gerät mit höherer Stromaufnahme, wie z. B. ein Spulenmagnetbandgerät zum Einschalten benutzt, bewirkt der höhere Spannungsabfall über dem Relais, daß die Z-Spannung der Z-Diode VD6 überschritten wird und der Thyristor zündet. Er übernimmt den Strom bis zum Ende der Halbwelle und verhindert unzulässig hohe Spannungen am Relais. Die Daten des Relais bestimmen die minimale Stromstärke, bei der die Schaltung noch funktioniert. Die maximale Stromstärke ist durch den Thyristor festgelegt. Der Stromstärkebereich läßt sich durch die Verwendung eines entsprechenden Thyristors nach oben beliebig erweitern.

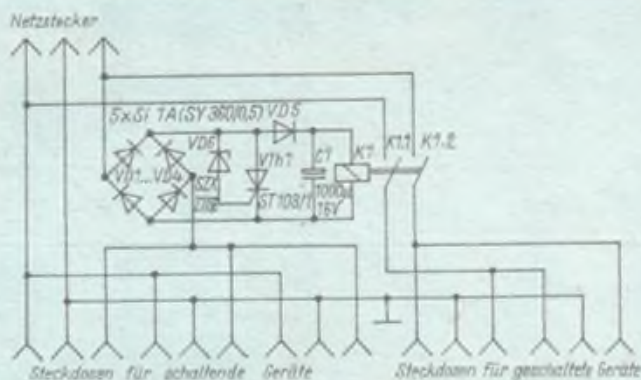Der Aufbau ist unproblematisch. Es muß aber unbedingt darauf hingewiesen werden, daß mit Netzspannung gearbeitet wird, und der Aufbau entsprechend den geltenden Bestimmungen berührungssicher ausgeführt sein muß.



INMARSAT bewährt sich

INMARSAT ist eine weltweite Organisation, die die Satellitentechnik für die Seeschifffahrt nutzt und alle damit verbundenen technischen, betrieblichen und rechtlichen Fragen regelt. Mit dieser modernen Technik werden die Zuverlässigkeit der Nachrichtenverbindungen erhöht und eine effektivere Flottenlenkung ermöglicht, ist zu jeder Zeit eine sichere und schnelle Alarmierung in Seenot- und Havariefällen zu gewährleisten.

Die Organisation wurde im Juli 1979 von 26 Staaten gegründet. Die sozialistischen Länder, besonders die UdSSR, die Volksrepublik Polen und die Volksrepublik Bulgarien, unterstützten bereits seit Beginn der 70er Jahre die Aktivitäten zur Bildung von INMARSAT. Ihre Mitarbeit im internationalen Vorbereitungskomitee dokumentierte ihr starkes Engagement. Gegenwärtig zählt diese internationale Organisation 47 Mitglieder, dazu gehört seit September 1986 auch die DDR.

Das seit Februar 1982 bestehende INMARSAT-System setzt sich aus drei Satellitenfunknetzen für die Ozeanbereiche Atlantik, Indik und Pazifik zusammen. Jedes umfaßt mehrere Satelliten-Küstenfunkstellen, die als Verbindung mit den nationalen Nachrichtennetzen fungieren. Die Kommunikation mit dem Teilnehmer auf See erfolgt über die Relaisstation Satellit. In jedem der drei Funknetze übernimmt ein geostationärer Satellit – ein zweiter steht jeweils in Reserve – die Aufgabe, das ankommende Signal zu verstärken, frequenzmäßig umzusetzen und wieder abzustrahlen. Ihre Positionen sind so gewählt, daß jeder der drei Ozeanbereiche fast vollständig erfaßt wird.

INMARSAT besitzt gegenwärtig eine Kanalkapazität, die dem internationalen Seefunkbedarf bis Ende der 80er Jahre entspricht. Über INMARSAT laufen Funkgespräch-, Funkfemtschreib- und Datendienste, der Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsverkehr sowie weitere Hilfs- und Informationsdienste. Jede Satelliten-Küstenfunkstelle gestattet den automatischen Aufbau einer Satellitenverbindung mindestens für Fernschreiben und Sprechfunk mit allen Schiffen, die mit den entsprechenden Anlagen ausgerüstet sind.

Dieses international rege genutzte Fernmelde-Satelliten-System hat gegenüber der herkömmlichen Verbindung über Kurzwelle viele Vorteile. Es ist gewährleistet, daß alle mit entsprechenden Anlagen ausgerüsteten Schiffe ständig störungsfrei und schnell an jedem Ort erreichbar sind. Waren 1982 860 Schiffe mit der von INMARSAT zugelassenen Satelliten-Schiffselektronik ausgestattet, so stieg ihre Zahl inzwischen auf über 4700 an.

G. Schulz
Ministerium für Post- und Fernmeldewesen

Digitaler Vielfachmesser mit automatischer Meßbereichsanzeige (1)

Dipl.-Ing. J. UHLIG

Die Bauanleitung stellt ein digitales Meßgerät vor, das durch Anwendung moderner Bauelemente die genaue Messung von Gleich- und Wechselspannungen sowie von Widerständen, bei verhältnismäßig geringem Aufwand, gestattet. Durch den Einsatz moderner Schaltkreise konnte das Volumen gering gehalten werden, und die Nachteile anderer Konzepte, wie z. B. Anzeige eines Wertes bei kurzgeschlossenem Eingang, wurden umgangen.

Es kamen ausnahmslos verfügbare Bauelemente zum Einsatz. Besonderer Wert wurde auf die Nachbausicherheit gelegt. Zum Abgleich sind ein Digitalvoltmeter und ein Vielfachmesser nötig. Damit wird der versierte Amateur in die Lage versetzt, ein genaues Meßgerät selbst preiswert aufbauen zu können.

Das Meßgerät ist für stationären Einsatz vorgesehen und arbeitet deshalb ausschließlich mit einer Versorgungsspannung von 220 V. Ein Batterieanschluß ist nicht vorgesehen. Die technischen Daten sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Die Wechselspannungsmessung ist im Bereich von 20 Hz bis 25 kHz mit einer Genauigkeit $\leq 1\%$ und bis 40 kHz mit einer Genauigkeit von $\leq 2,5\%$ möglich. Die Bilder 4 und 5 zeigen die am Muster gemessenen Frequenzgänge und die Linearität.

Durch eingebaute Schutzschaltungen ist in den Spannungsbereichen mindestens eine 15fache Überlastung möglich. Im Meßbereich 100 V darf das Gerät spannungsmäßig nicht nennenswert überlastet werden. Der Überlastungsschutz wirkt zwar auch in diesem Meßbereich, jedoch ist die Spannungsfestigkeit des Geräts

nicht für Werte über 100 V ausgelegt, so daß eine unzulässige Berührungsspannung am Gehäuse auftreten könnte. Bild 1 zeigt die Gesamtansicht des Geräts.

Konstruktiv wurde das Gerät so gestaltet, daß ein Knopf die Einstellung sämtlicher Meßbereiche ermöglicht. Den eingestellten Meßbereich zeigen Leuchtdioden an. Der Dezimalpunkt stellt sich automatisch ein.

Tabelle 1: Technische Daten des digitalen Vielfachmessers

Schalterstellung	Meßbereich	Kleinster ablesbarer Wert	Frequenzbereich	Meßfehler	Eingangswiderstand bzw. Strom durch das Meßobjekt
7	-99 mV...999 mV =	1 mV	—	<1 %	50 k Ω
8	-0,99 V...9,99 V =	10 mV	—	<1 %	500 k Ω
9	-9,9 V...99,9 V =	100 mV	—	<1 %	5 M Ω
10	—	—	—	—	—
11	-9,9 mV...99,9 mV ~	100 μ V	20 Hz-25 kHz*	<1 %	1 M Ω
12	-99 mV...999 mV ~	1 mV	20 Hz-25 kHz*	<1 %	1 M Ω
13	-0,99 V...9,99 V ~	10 mV	20 Hz-25 kHz*	<1 %	1 M Ω
14	-9,9 V...99,9 V ~	100 mV	20 Hz-25 kHz*	<1 %	1 M Ω
15	—	—	—	—	—
16	0...99,9 Ω	0,1 Ω	—	<1 %	10 mA
17	0...999 Ω	1 Ω	—	<1 %	1 mA
18	0...9,99 k Ω	10 Ω	—	<1 %	0,1 mA
19	0...99,9 k Ω	100 Ω	—	<1 %	10 μ A
20	0...999 k Ω	1 k Ω	—	<1 %	1 μ A

* im Frequenzbereich 25 kHz...40 kHz Meßfehler <2,5 %


Bild 1: Gesamtansicht des digitalen Vielfachmessers

Bild 2: Prinzipstromlaufplan des Vielfachmessers



Funktionsbeschreibung

Die prinzipielle Funktionsweise ist Bild 2 zu entnehmen. Bei Gleichspannungsmessung wird die Meßspannung an die Buchsen X_E angelegt. Der Lastwiderstand R_{21} , der gleichzeitig als Fußwiderstand für den Gleichspannungsteiler R_{20} bis R_{12} dient, ist so dimensioniert, daß sowohl bei offenen als auch bei kurzgeschlossenen Eingangsklemmen keine durch den Eingangsbiassstrom des Impedanzwandlers $A_{1.1}$ verursachte Anzeige auftritt. R_{22} und VD_3 , VD_4 bilden die Schutzschaltung für Gleichspannungen. Bei einer Spannung $>7,5$ V an VD_4 leiten die Z-Dioden und begrenzen die Eingangsspannung auf diesen Wert. Der Tiefpaß $R_{22}/C_{14}/R_{23}/C_{15}$ unterdrückt Wechselspannungsanteile. Der Impedanzwandler $A_{1.1}$ sorgt für die Anhebung des Eingangswiderstandes und die Reduzierung des Eingangsbiassstroms. Der Schaltkreis D_1 wandelt die analoge Meßgröße in eine BCD-kodierte Digitalinformation um.

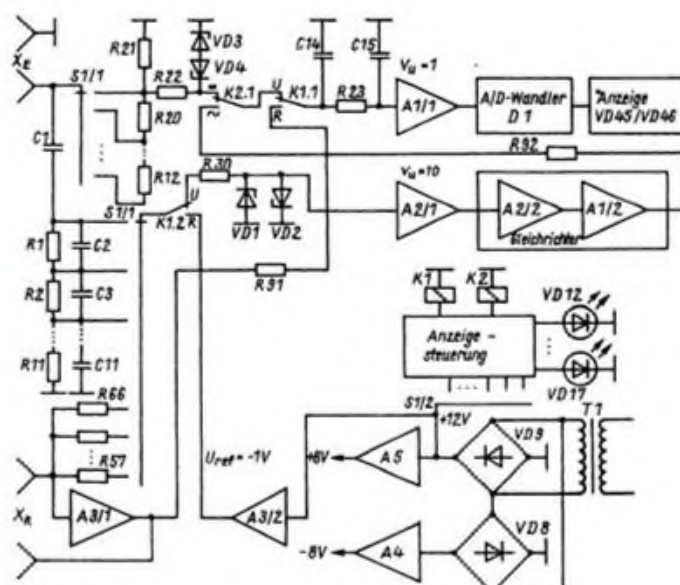

mation. Diese wird im Anzeigebaustein dekodiert und in Siebensegmentdarstellung angezeigt. Die Wechselspannungsmessung erfolgt über den frequenzgangkompensierten Spannungsteiler R1 bis R11. C1 unterdrückt Gleichspannungsanteile. Über S1.1 und K1 gelangt die Wechselspannung auf den Überspan-

nungsschutz R30/VD1/VD2. Die Funktionsweise ist die gleiche, wie die der Schutzschaltung für Gleichspannungen. Der Verstärker A2.1 hebt das Eingangssignal um den Faktor 10 an. A2.2 und A1.2 bilden den aktiven Gleichrichter. Das gewonnene Gleichspannungssignal gelangt auf den Tiefpaß R92/C14/R23/C15, der

Wechselspannungsanteile unterdrückt. Der weitere Signalwert entspricht dem bei der Gleichspannungsmessung. Für die Widerstandsmessung ist eine sehr stabile, negative Referenzspannung notwendig. Sie wird mit A3.2 aus der unstabilierten Spannung von +12 V gewonnen. Die eigentliche Widerstandsmes-

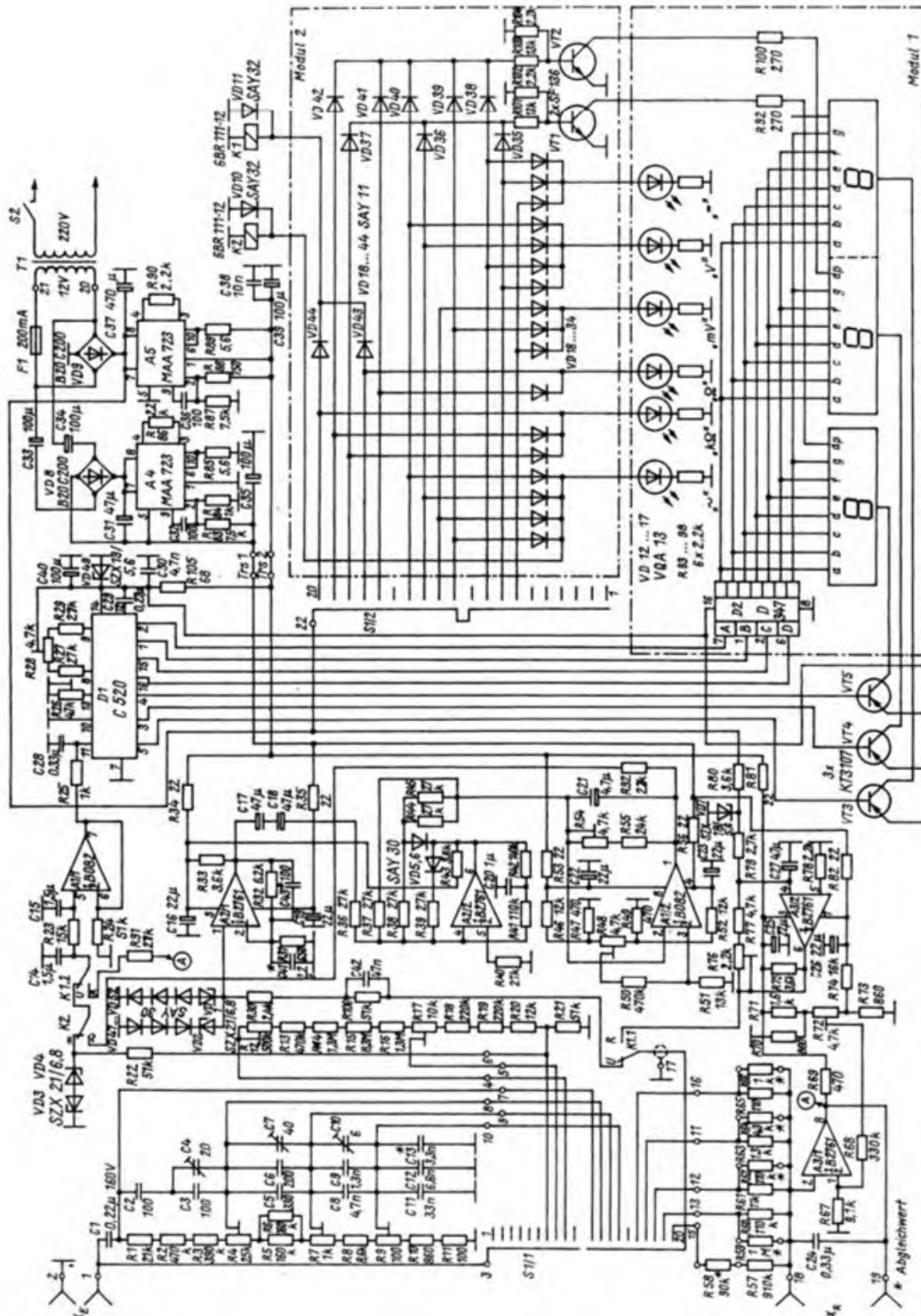


Bild 3: Stromlaufplan des digitalen Vielfachmessers

sung nimmt A3.1 nach dem Prinzip des rückgekoppelten invertierenden Verstärkers vor. Der zu messende Widerstand muß an X_R angeschlossen werden und bildet den Rückkopplungswiderstand. Ist sein Wert Null, so ist die Ausgangsspannung auch Null. Entspricht der Wert des zu messenden Widerstandes genau dem des gewählten Vergleichswiderstandes (R57 bis R66), so liegt die Verstärkung bei 1, d. h., am Ausgang steht genau der positive Wert der Referenzspannung, den man über den Tiefpaß R91/C14/R23/C15 der Störspannungsunterdrückung in den Gleichspannungsmeßzweig einspeist. Die Betriebsspannungen werden mit A5 und A4 stabilisiert. Die Anzeigesteuerung ist für die Ansteuerung des Relais K1 und K2, der Leuchtdioden für die Meßbereichsanzeige sowie für die Dezimalpunktschaltung vorgesehen. Alle Funktionen sind mit einem Stufenschalter einstellbar, wodurch die Bedienung sehr einfach ist.

Detailbeschreibung

Die Funktionsbeschreibung bezieht sich auf den in Bild 2 dargestellten ausführlichen Stromlaufplan.

Gleichspannungsmeßzweig

In den Gleichspannungsmeßbereichen befinden sich alle Relais in der Ruhelage. Die an X_E anliegende zu messende Gleichspannung gelangt über den Stufenschalter S1.1, erste Halbebene, auf den Spannungsteiler. Der Spannungsteiler konnte nicht in der üblichen Form realisiert werden. Ein 1-M Ω -Teiler würde für den Impedanzwandler A1.1 im niedrigsten Meßbereich einen Eingangswiderstand von 1 M Ω und im höchsten Meßbereich einen Eingangswiderstand von 16 k Ω bedeuten. Obwohl der eingesetzte Schaltkreis B 082 einen sehr niedrigen Eingangsstrom aufweist, würde durch diesen Strom bei offenen Eingangsklemmen ein Spannungsabfall über den 1-M Ω -Eingangsteiler auftreten, der zu einer Fehl Anzeige führt. In Abhängigkeit vom Innenwiderstand des Meßobjektes (es läge parallel zum Eingangsteiler) würde ein hoher, im Wert schwer bestimmbarer Meßfehler auftreten. Deshalb wurde ein konstanter Fußpunkt-

widerstand R21 vorgesehen. Er ist so dimensioniert, daß, unabhängig vom Innenwiderstand des Meßobjektes, kein erkennbarer Meßfehler auftritt. Als Nachteil muß man dabei einen Innenwiderstand des Meßgeräts im Gleichspannungsbereich bis 999 mV von 50 k Ω akzeptieren. Dieser Wert liegt weit über der für traditionelle Vielfachmesser üblichen Größe und reicht für die Mehrzahl der Einsatzfälle aus. Bei Gleichspannungen bis 9,99 V und bis 99,9 V werden Vorwiderstände eingeschaltet, die dann auch den Eingangswiderstand des Meßgerätes anheben (s. Tabelle 1). Nach der Reduzierung der Eingangsspannung (durch den Eingangsteiler auf max. 999 mV) gelangt diese Spannung auf den Überspannungsschutz R22/VD3/VD4. Bei Einhaltung der je Meßbereich vorgesehenen maximalen Spannung sind die Dioden hochohmig und durch den hohen Eingangswiderstand der Impedanzwandler tritt kein Spannungsabfall an R22 auf. Wird der Meßbereich überschritten, so leiten die Dioden ab einer Eingangsspannung, die etwa dem 7,5fachen Wert der je Meßbereich vorgesehenen Spannung entspricht. Damit wird die Eingangsspannung für den Impedanzwandler auf etwa 7,5 V begrenzt. Das Gerät ist somit sicher vor Überspannung geschützt. R22, C14, R23 und C15 bilden einen Tiefpaß. Dieser Tiefpaß unterdrückt Wechselspannungen, die der Meßspannung überlagert sind. Der Impedanzwandler A1.1 arbeitet mit einer Verstärkung von 1 und sichert einen hohen Eingangswiderstand. Über einen weiteren Tiefpaß R25/C28 gelangt die Meßspannung auf den A/D-Wandler schaltkreis D1. Dieser wandelt die analoge Eingangsgröße in eine BCD-kodierte Digitalinformation um. Gleichzeitig erfolgt eine Multiplexausgabe. D2 dekodiert die BCD-Information und stellt die Ansteuersignale für die Siebensegmentanzeigen VD45 und VD46 bereit. Die Treibertransistoren VT3 bis VT5 steuern jeweils gemäß des anliegenden Multiplextaktes die entsprechende Stelle der Siebensegmentanzeige an.

Wechselspannungsmeßzweig

Zur Realisierung der Wechselspannungsmessung befindet sich das Relais K1 in

der Ruhelage und das Relais K2 in der Arbeitslage.

Die an X_E anliegende Wechselspannung liegt über C1 am 1-M Ω -Spannungsteiler R1 bis R11. Die Kondensatoren C2 bis C13 dienen der Frequenzkompensation. Über den Stufenschalter S1.1 (zweite Halbebene) wird der, je nach dem gewünschten Meßbereich, richtige Abgriff des Spannungsteilers eingestellt und das Eingangssignal gelangt über das Relais K1.1 auf die Schutzschaltung R30/VD2/VD1/VD47 bis VD52.

Diese Schutzschaltung ist in der Wirkungsweise identisch mit der Schutzschaltung im Gleichspannungszweig. Im Gegensatz zum Gleichspannungszweig wurden den Z-Dioden jeweils 3 Siliziumdioden in Reihe vorgeschaltet. Diese Schaltungsmaßnahme reduziert die Kapazität des Überspannungsschutzes und dient der Linearisierung des Frequenzganges in den oberen Frequenzbereichen. Ebenfalls zur Linearisierung des Frequenzganges dient C42. Der Spannungsteiler R1 bis R11 reduziert die Eingangsspannung soweit, daß bei Auftreten des je Bereich maximalen Spannungswerts am Eingang des Verstärkers A2.1 99,9 mV liegen.

Durch parasitäre Kapazitäten tritt im oberen Frequenzbereich unvermeidlich ein Spannungsabfall auf. Mit Hilfe von C41 wird die Verstärkung in diesem Frequenzbereich angehoben und damit werden die Verluste ausgeglichen. Die Anhebung erfolgt auf einen Wert, der an der oberen Frequenzgrenze 2 % bis 5 % über dem Sollwert liegt. Für den Feinabgleich auf den Sollwert ist C43 vorgesehen. Der Verstärker verstärkt diese Spannung etwa um den Faktor 10. Damit liegt am Eingang des aktiven Gleichrichters A2.2 und A1.2 eine Spannung von etwa 1 V. Die Koppelkondensatoren C17/C18 eliminieren eine etwaige Nullpunktdrift des Verstärkers A2.1, wodurch ein Nullpunktgleich überflüssig wird. Der aktive Gleichrichter wurde häufig in der Literatur beschrieben [7].

Eine detaillierte Beschreibung kann deshalb entfallen. Es sei hier lediglich darauf hingewiesen, daß A2.2 den eigentlichen aktiven Gleichrichter realisiert und A1.2 die gewonnene Gleichspannung so verstärkt, daß eine, dem Effektivwert der Wechselspannung entsprechende Gleichspannung, entsteht. Den genauen Wert stellt man mit R54 ein. Damit werden gleichzeitig Verstärkungstoleranzen des Verstärkers A2.1 ausgeglichen. Der Tiefpaß R92/C14/R23/C15/C21 glättet die gewonnene Gleichspannung. Die weitere Verarbeitung erfolgt ebenso wie bei der Gleichspannungsmessung.


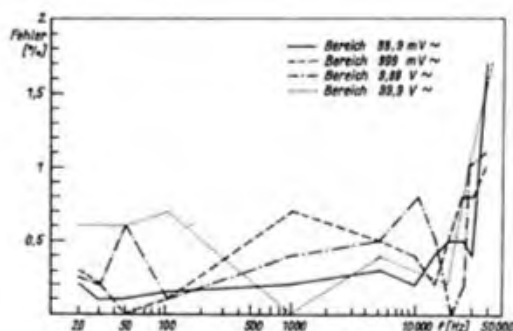


Bild 4: Frequenzgang in den Wechselspannungsbereichen


Bild 5: Linearität der Anzeige in den Wechselspannungsbereichen

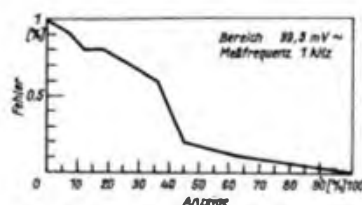

(wird fortgesetzt)

Universelles Labornetzgerät mit elektronischer Sicherung (2)

R. MESSAL

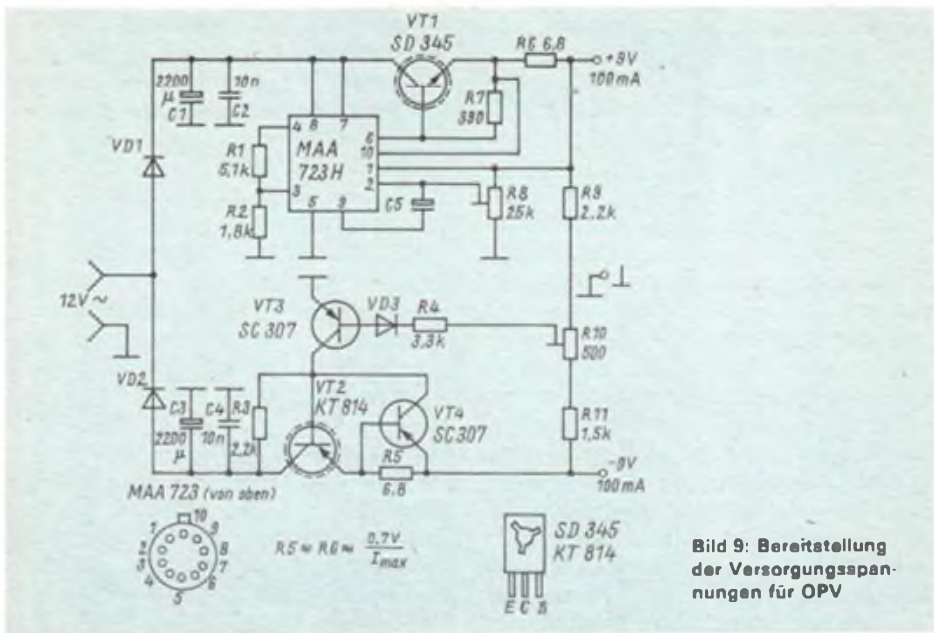

Temperaturschutzschaltung

Die IS B 3171 D verfügt unter anderem über eine integrierte Temperaturschutzschaltung, die bei etwa 160 °C Chiptemperatur anspricht. Es braucht also nur noch für VT8 ein thermischer Überlastungsschutz vorgesehen zu werden. Diese Aufgabe übernimmt der Trigger D1.1. Dieser Trigger ist wieder als astabiler Multivibrator geschaltet. Der zweite Gattereingang steuert den Multivibrator. R1 wird direkt an VT8 montiert. Mit R2 stellt man die Abschalttemperatur ein. Bei einer Temperaturüberschreitung steuert D2.1 VT1 an und VD3 blinkt. Gleichzeitig wird D2.4 über den Ausgang von D1.1 auf H-Pegel gehalten. VT5 und VT6 erhalten Basisstrom, und es laufen die gleichen Vorgänge wie bei der Überschreitung des Laststroms ab.

Dualstromversorgung für Operationsverstärker

Für Arbeiten mit OPV genügen allgemein geringe Ströme bei Spannungen von $\pm 9V$. Von Vorteil ist eine galvanische Trennung vom Regelnetzteil. Bild 9 zeigt den Stromlaufplan dieser Baugruppe. Zur Bereitstellung der Rohspannung erwies sich eine Einweggleichrichtung als ausreichend. Die positive Spannung wird mit Hilfe der IS MAA 723 H bereitgestellt. Dieses Schaltungsdetail

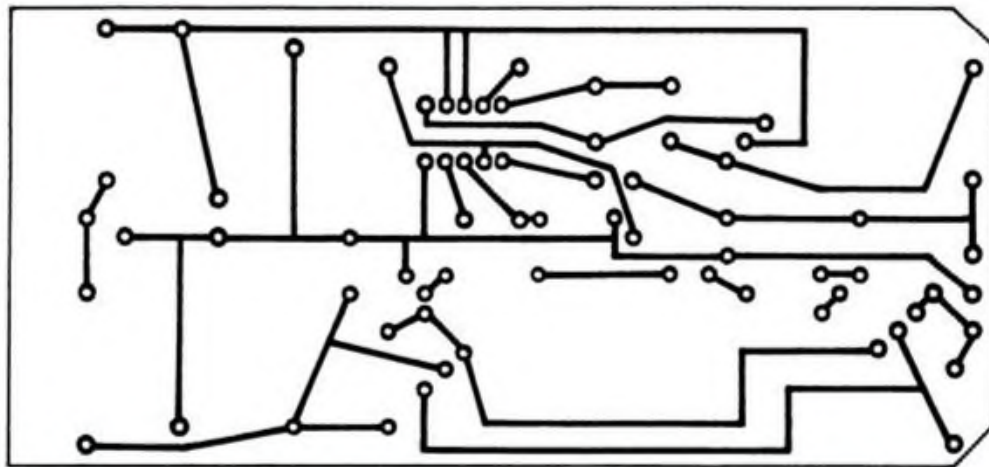


Bild 10: Leitungsführung der Platine der Dualstromversorgung

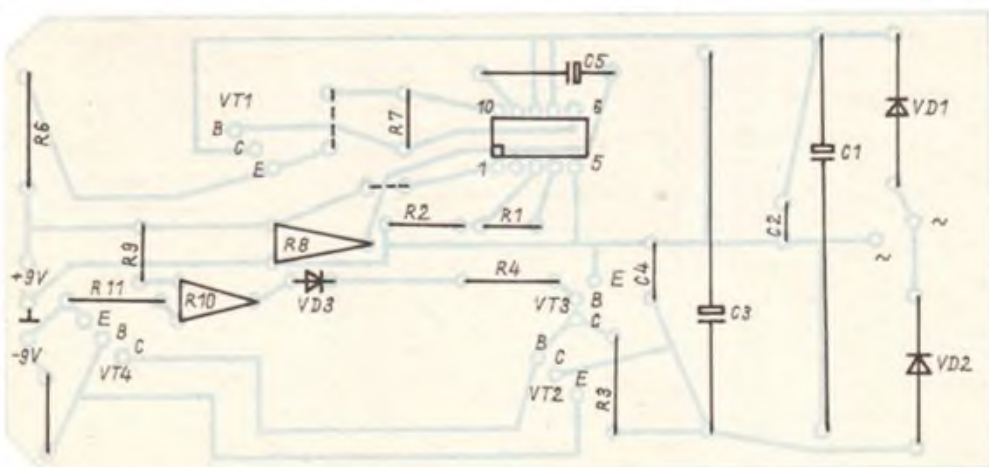


Bild 11: Bestückungsplan der Platine der Dualstromversorgung

stammt aus [6]. Die stabilisierte positive Ausgangsspannung ist gleichzeitig die Referenzspannung für die Regelung der negativen Ausgangsspannung. Mit R8 stellt man die gewünschte Ausgangsspannung ein. R10 dient zum Einstellen der Symmetrie. Mit Hilfe der Widerstände R5 und R6 wird der Einsatz der Strombegrenzung auf 100 mA festgelegt.

Aufbauhinweise

Die Bilder 1 bis 3 (siehe 3. US Heft 4/87) vermitteln Eindrücke vom aufgebauten Gerät. Als Netztransformator fand ein Typ M 85 a Verwendung. Es handelt sich um einen Heiztransformator, dessen Sekundärseite umgewickelt wurde. Hinweise dazu kann man [7] entnehmen. Die Gleichrichter VDB1 bis VDB4 sind auf einer gesonderten Platine angeordnet. C1 ist mit dem Chassis verschraubt. A2 befindet sich mit den zugehörigen Bauelementen auf einer Universalleiterplatte. Die Platine der Dualstromversorgung ist

aus Servicegründen schwenkbar eingebaut. R9 besteht aus einem Stück einer 500-W-Heizspirale. BL ist steckbar auf der Hauptplatine angeordnet. Genutzt wurde ein Signalgeber aus einem Wecker. Die Montage von A1 erfolgte isoliert an der Rückwand des Chassis. Diese IS wird mit einer maximalen Verlustleistung von 8 W belastet. VT8 befindet sich auf einem Kühlkörper, der zur besseren Wärmeableitung isoliert mit der Rückwand des Chassis verschraubt ist.

Nach Bestückung der Leiterplatten empfiehlt sich eine Einzelüberprüfung der beschriebenen Baugruppen. Benötigt man keine Spannungen unter 1,2 V bzw. wird das vollständige Abschalten bei Lastüberschreitung nicht gefordert, kann die Bereitstellung der Gegenspannung durch A2 entfallen. Der Punkt B wird in diesem Fall mit Masse verbunden. Zur Verbesserung der Regeleigenschaften wurde auf die mit hohen Strömen belasteten Leiterzüge der Platine nach Bild 7 Schaltdraht gelötet.

Literatur

- [1] Schlenzig, K.; Jung, D.: Mikroelektronik für den Praktiker, VEB Verlag Technik, Berlin 1985, S. 329 ff.
- [2] Endler, B.: Modernes Universalnetzteil mit Verlustleistungsreduzierung, FUNKAMATEUR 32 (1983), H. 11, S. 548
- [3] Roth, E.: Noch einmal: Universalnetzteil mit Verlustleistungsreduzierung, FUNKAMATEUR 33 (1984), H. 6, S. 84

- [4] Schröpfer, E.: Halbleiterinformationen 199, radio-fernsehen-elektronik 32 (1983), H. 12, S. 775
- [5] Knoblich, D.; Sieron, W.-R.: Halbleiterinformationen 200, radio-fernsehen-elektronik 33 (1984), H. 2, S. 95
- [6] Jakubasch, H.: Das große Schaltkreis-Bastelbuch, Militärverlag der DDR, Berlin 1984, 3. Auflage, S. 74 ff.
- [7] Roscher, F.: Netztrafo schnell gewickelt, FUNKAMATEUR 34 (1985), H. 1, S. 14 f.

Interessanter Lötensatz

Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, einen Lötensatz zu konstruieren, der in seiner Anwendung dem Lötensatz mit axialer Bohrung (Bild a) entspricht. Mit einem derartigen Lötensatz kann schnell und zuverlässig gelötet werden. Er ist aber in der Herstellung etwas kompliziert, erfordert er doch einige Werkzeuge und Geduld.

Die axiale Bohrung wurde durch einen Drahtring nachgebildet, so daß sich das Aussehen einer Rouladennadel ergibt (Bild b). Zum Riegen eignet sich eine kleine Justierzange sehr gut. Den „Hals“ kann man individuell entsprechend der Lötkehlbehaltung leicht biegen. Dieser

Lötensatz wurde mit Erfolg in einem 25-W-Lötkehl getestet. Da die Öffnung zur Aufnahme des Einsatzes zu groß ist, habe ich den „Hals“ zweimal gebogen. Damit ergibt sich ein sicherer Halt. Die Lötadel dürfte sich zu diesem Zweck besser eignen, stand aber nicht zur Verfügung. Eine günstige Dicke des Kupferdrahtes liegt zwischen 0,8 und 1,0 mm.

Als Vorteile ergeben sich:


- äußerst einfache Herstellung,
- Verwendung von „Abfall“-Material,
- etwa 95 % Materialeinsparung und
- einfache Regenerierbarkeit.

Dem stehen folgende Nachteile gegenüber:

- stärkerer Temperaturabfall auf Grund des geringen Durchmessers,
- stärkere Belastung der Heizung durch geringere Wärmeabfuhr und
- geringere mechanische Stabilität.

Deshalb eignet sich der vorgeschlagene Lötensatz besonders bei kleinen Lötungen (z. B. IS-bestückte Leiterplatten). Größere Lötungen (z. B. Masseflächen) müssen thermisch begrenzt werden (Bild c).

D. Kühnel

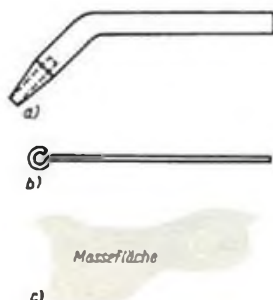

Integrationsgrad in der Mikroelektronik

Der Integrationsgrad ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung eines Schaltkreises. Er charakterisiert die Zahl der Funktionselemente, die auf einem Siliziumplättchen, dem Chip, untergebracht werden können. Vom Integrationsgrad hängt wesentlich ab, wieviel Information, logische Rechenoperationen oder Speicherkapazität auf einem Chip – der etwa die Größe eines Fingernagels hat – konzentriert sind. Somit ist der erreichte Integrationsgrad ein Indiz für den Leistungsstand der Mikroelektronik und eine Grundlage für deren effektiven Einsatz in der Volkswirtschaft.

Das Streben, immer mehr Bauelementefunktionen auf kleinstem Raum unterzubringen, hat also handfeste wirtschaftliche Gründe, die im Wettlauf mit der Zeit schwer wiegen. Je mehr Funktionselemente auf einem Chip integriert sind, desto günstiger wird auch das Masse/Leistungsverhältnis des Endprodukts, es werden Zeit, Energie und Kosten in der Anwendung gespart. Mikroelektronik im wahrsten Sinne des Wortes fällt hier volkswirtschaftlich ins Gewicht.

Anfang der 60er Jahre gelang es, bis zu 100 Funktionselemente auf einem Siliziumplättchen zu integrieren. In den Folgejahren schritt die Entwicklung international stürmisch voran, bis zu den Anfängen der heutigen Höchstintegration. Führende internationale Unternehmen arbeiten an höchstintegrierten mikroelektronischen Speicherschaltkreisen, die auf wenigen Quadratmillimetern Fläche eine Million und mehr Informationen speichern können, also ein Megabit und mehr.

In der DDR wurde in den vergangenen Jahren eine leistungsfähige Basis zur Entwicklung und Produktion mikroelektronischer Schaltkreise geschaffen. Der Fünfjahrplan 1986 bis 1990 sieht vor, das Sortiment mittels höchstintegrierter Schaltkreise zu erweitern und so bei steigender Zuverlässigkeit immer komplexere Funktionen zu verwirklichen. Daran arbeiten Industriekombinate unserer Republik gemeinsam mit Forschungseinrichtungen.

Das Kombinat VEB Carl Zeiss JENA hat dazu die inhaltlichen Aufgaben mit der Akademie der Wissenschaften, Universitäten und Hochschulen auf Vorlauf für den 4-Megabit-Schaltkreis ausgerichtet. Mehr als 200 Wissenschaftler sind dabei im Rahmen der Vertragsvorlauftorschung Partner der Zeiss-Werke. Zwischenergebnisse werden für den 256-Kilobit- sowie den 1-Megabit-Schaltkreis genutzt.

H. Büttner
Ministerium für
Elektrotechnik und Elektronik

Mikrorechnergesteuertes mehrstimmiges Liedspiel mit Digitaluhr (1)

B. WINTER

In diesem Beitrag soll eine Anwendung des Mikroprozessorsystems U 880 D beschrieben werden. Der Mikrorechner hat die Aufgabe, die Uhrzeit anzuzeigen, bis zu 32 verschiedene Lieder mehrstimmig (maximal 8 Töne gleichzeitig) zu spielen und den Dialog mit dem Bediener zu unterstützen. Das Liedspiel ist in mehreren Betriebsarten möglich. Es kann sowohl automatisch an den einzelnen Wochentagen zwischen jeweils programmierbaren Anfangs- und Endzeiten zur jeweils vollen Stunde, als auch per Hand zu beliebiger Zeit ausgelöst werden, sofern für das Liedspiel eine Erlaubnis vorliegt. Das bedeutet, es muß möglich sein, das Liedspiel jederzeit von Hand zu erlauben, zu verbieten oder es, wenn soeben Lieder gespielt werden, abzubrechen.

Um den dafür notwendigen Dialog des Bediener mit dem Mikrorechner effektiv zu gestalten, wurde ein Menüprogramm eingesetzt. Der Mikrorechner stellt dabei eine Folge von Fragen an den Bediener. Aus den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten soll sich der Bediener eine auswählen und sie dem Mikrorechner per Knopfdruck übermitteln. Zur Darstellung der Texte und der Uhrzeit dient ein vier-

stelliges 16-Segment-Display, das eine gute Lesbarkeit der Zeichen erlaubt. Um damit längere Texte ausgeben zu können, müssen die anzuzeigenden Zeichen so weitergerichtet werden, daß der Eindruck entsteht, als würde der Text vor den Augen des Bediener abrollen.

Wie das Bild 1 zeigt, besteht das Gerät aus den Hauptmodulen: Uhr, Mikrorechner zur Steuerung der Anzeige, Auswertung von Tastenbetätigungen und der Tonerzeugung, Registerschaltung zur Klangformung, NF-Verstärker und 5-V-Netzteil. Sie sind in einer Lautsprecherbox untergebracht, die auch die Tastatur und die Anzeige aufnimmt.

1. Uhrmodul

Der Stromlaufplan der Uhr ist in Bild 2 dargestellt; der mechanische Aufbau ist aus Bild 19 zu erkennen. Dieses Modul ist für ein zyklisches Abfragen der Uhrzeit durch den Mikrorechner konzipiert. Dieser übernimmt deren Anzeige (vgl. dazu Abschnitte 2.1. und 2.2.). Die Uhr wurde mit CMOS-Schaltkreisen bestückt, um einen möglichst geringen Stromverbrauch zu sichern.


Im Schaltkreis K 176 HE 12 (SU) werden

zunächst mit Hilfe eines 32 768-Hz-Uhrenquarzes Rechteckimpulse dieser Frequenz erzeugt. Durch anschließende Teilung entstehen 1-Hz-Impulse, also Sekundenimpulse, die weiter durch einen 60:1-Teiler zu Minutenimpulsen werden. (Der Schaltkreis gibt noch Multiplexsignale für eine vierstellige Anzeige aus, die aber hier nicht benötigt werden.) Die integrierten Schaltkreise der Serie K 176 sind eigentlich für eine Betriebsspannung von $9\text{ V} \pm 0,5\text{ V}$ vorgesehen [1], das eingesetzte Muster arbeitet aber auch unterhalb von 5 V noch zuverlässig.

Damit die Konvertierung im Mikrorechner besonders einfach ist, wird die anzuzeigende Uhrzeit (Stunden, Minuten) durch vier BCD-Ziffern ausgedrückt. Aus diesem Grund entstehen aus den Minutenimpulsen nach dem Durchlaufen zweier Teiler (10:1; 6:1) Stundenimpulse. Ein wieder mit einem 10:1-Teiler aufgebauter Zähler registriert diese Stundenimpulse. Beim Zählerstand 24 erfolgt dessen Rücksetzen.

Als Zählerbausteine fanden die CMOS-IS K 561 HE 10 (SU, entspricht V 4520 D) Verwendung, jeder Baustein enthält zwei getrennt rückstellbare 4-bit-Binärzähler. Ihre Ausgänge Q_A , Q_B , Q_C , Q_D können also 16 Schaltzustände (von LLLL bis HHHH) einnehmen. Darum muß der 6:1-Teiler bereits beim Zählerstand 6 (LHHL) rückgesetzt werden. Dazu dient die Verbindung der Ausgänge Q_B und Q_C über Gatter (V 4011 D) mit

Bild 1: Prinzip der Schaltungskonzeption des mikrorechnergesteuerten Liedspiels

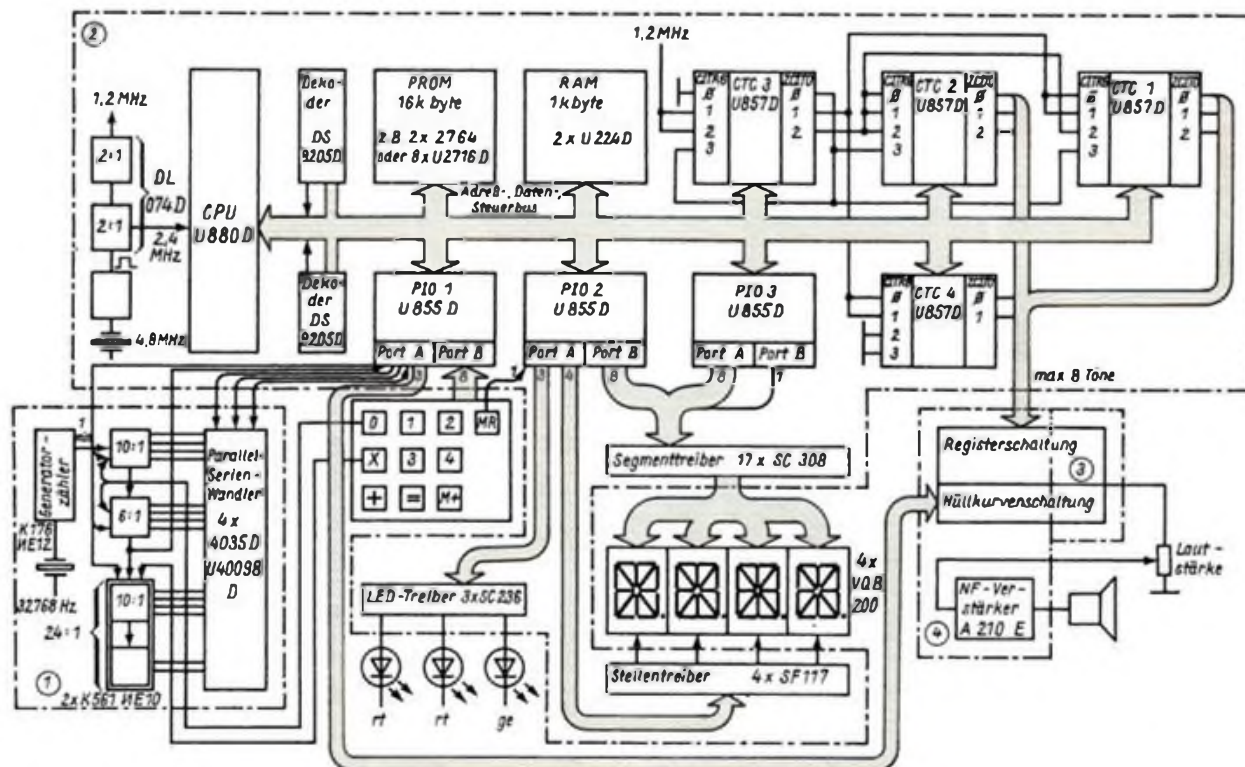

dem Rückstelleingang R. In ähnlicher Weise sind die 10:1- und 24:1-Teiler realisiert.

Die Länge der Rückstellimpulse ist zwar groß genug, um die Zähler rückzusetzen und dem nächsten Zähler einen verarbeitbaren Impuls zu erteilen, nicht aber um ordnungsgemäß einen Interrupt, d.h., eine taktunabhängige Unterbrechung der Arbeit des Mikrorechners, auszulösen. Darum werden die Stundenimpulse durch einen Monoflop (D101.1, D101.3) verlängert.

Eine Grundüberlegung war, möglichst wenige Leitungen zwischen Uhr- und Mikrorechnermodul zu verwenden, so daß sich eine Parallel/Serien-Wandlung als relativ günstiger Weg anbot. Die einzelnen Zählerstände werden deshalb bei H

an P/S der Schieberegister V 4035 D (D107, D108, D109, D111) in diese übernommen, sobald an C ein Impuls anliegt. Weitere solche Impulse schieben bei L an P/S die gespeicherten Bitfolgen von Ausgang zu Ausgang des Schieberegisters. Durch die Verbindung des Ausgangs Q4 mit den Eingängen J und K des nächstfolgenden Schieberegisters ist die Weitergabe der Informationen gewährleistet. Die Steuerung der Schieberegister übernimmt der Mikrorechner, der auch die empfangenen Informationen speichert und weiterverarbeitet.

Bei Stromausfall (bzw. bei Herausziehen des Moduls) soll die Uhr ohne Informationsverfälschung weiterarbeiten, darum wird die Stromversorgung der Uhr durch drei Silberoxidzellen SR 44 gepuffert. (Natürlich kann man z.B. auch NiCd-Akkus mit oder ohne Erhaltungsladung einsetzen.) Im Normalfall übernimmt das


S-V-Netzteil über VD102 die Stromversorgung, andernfalls übernehmen die Batterien über VD103 diese Aufgabe. Dann werden gleichzeitig über einen Inverter von D113 (U 40098 D) die CE-Eingänge der Leitungstreiber zum Mikrorechnermodul auf H geschaltet, wodurch diese die Leitungen zum Mikrorechner hochohmig abschließen, so daß sich ein minimaler Stromverbrauch einstellt. Alle Eingangsleitungen des Uhrmoduls sind über Widerstände gegen 0 bzw. 5 V geschaltet, so daß hier in diesem Fall auch kein Strom fließt. Die Pufferbatterien haben jetzt nur noch einen Strom von etwa 30 μ A (kann exemplarbedingt schwanken!) zu liefern.

Beim Einschalten der Netzspannung treten zunächst reproduzierbare Fehler durch die Initialisierung der Ports der PIO-Schaltkreise (U 855 D) bei der Stundenanzählung auf. Diese ließen sich aber beseitigen, indem zusätzliche Stundenimpulse, etwa zum Stellen der Uhr, erst dann zum Zähler gelangen können, nachdem der Rechner an Stift 124 H-Potential gelegt hat. Das wird durch das Menüprogramm beim Stellen der Uhr und bei der Rückstellung des Minutenzählers auf 00 ausgeführt. Die Ganggenauigkeit der Uhr wird von der Güte des Schwingquarzes EQ101 und der Temperaturabhängigkeit der Kondensatoren C102, C103 und C104 wesentlich beeinflusst. Um eine hohe Genauigkeit zu erreichen, kommt häufig ein die frequenzbestimmenden Bauteile der Uhr umschließender Thermostat zum Einsatz, der sie auf einer konstanten, gegenüber der Umgebung höheren Temperatur hält. Hier wurde folgender Kompromiß zwischen Aufwand und Nutzen gefunden: Die Schaltung gibt durch ihre Leistungsaufnahme von etwa 12 W (exemplarabhängig!) relativ viel Wärme an die Umgebung ab. Zwischen Wärmeaufnahme und -abgabe der Luft im Inneren der Lautsprecherbox stellt sich trotz vorhandener Kühlöffnungen bei annähernd konstanter Zimmertemperatur auch ein entsprechendes annäherndes Gleichgewicht ein, wodurch sich im Inneren der Box eine etwa gleichbleibende Temperatur von etwa 35 °C ergibt. Selbstverständlich sollten die erwähnten Kondensatoren einen möglichst geringen Temperaturkoeffizienten besitzen, ihre Kapazitätswerte sind Abgleichwerte. Im Muster konnte durch C102 eine tägliche Gangkorrektur von etwa 5 s erreicht werden, damit dürften auch alterungsbedingte Frequenzänderungen noch zu kompensieren sein. (wird fortgesetzt)

Literatur

- [1] Hertzsch, A.: CMOS-Logikschaltkreise, Militärverlag der DDR Berlin 1983
- [2] Warne, G.; V. Otto; B. Graßhauer: Mikrorechneranwendung Gerätektechnik U 880, Institut für Nachrichtentechnik, Berlin 1982

Bild 2: Stromlaufplan des Uhrmoduls des mikrorechnergesteuerten Liedspiels

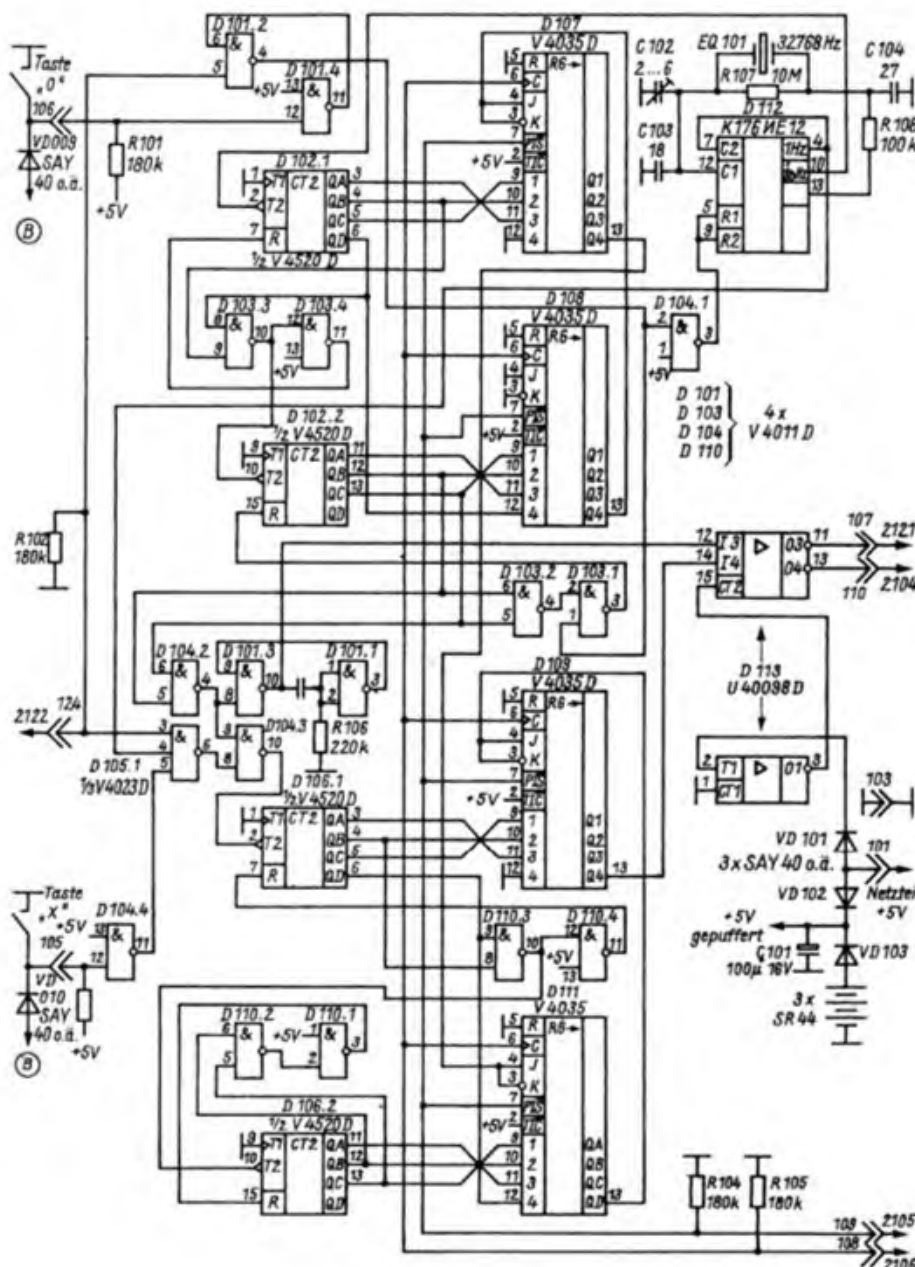

Erscheint die hier vorgestellte Lösung auch etwas eigenwillig, so ist sie doch Ergebnis verschiedenster Überlegungen. Am Beginn wurden mehrere Varianten in Erwägung gezogen. Wichtige Randbedingungen für die Lösungswahl waren Kom-

Die gewählte Mikrorechnerminimalvariante stellt einen Kompromiß in bezug auf Verfügbarkeit, Preis und Aufwand dar. Für alle Teile wurden preiswerte Bastlerbauelemente verwendet. So liegt der Preis (ohne Anzeige) um 45,- Mark. Gerade für den Neuling auf dem Gebiet der

Der Nutzer hat über vier Tipptasten die Möglichkeit, die Funktion des Bandzählwerks zu beeinflussen. Er ist in der Lage, den Bandzähler-Istwert zu beeinflussen sowie einen Haltepunkt vorzugeben. Bei Erreichen des Haltepunkts wird eine Schaltfunktion ausgelöst. Diese kann dazu genutzt werden, über ein Relais oder durch einen Eingriff in die Motorregelschaltung die Motorspannung abzuschalten. Dadurch läßt sich das Band bei schnellem bzw. langsamem Vor- und Rücklauf automatisch an vorgewählter Stelle stoppen. Hierzu ist es natürlich erforderlich, vor jeder Aufnahme die aktuelle Bandposition (Zählerstand) zu notieren, um so ein aufgezeichnetes Musik- oder Programmstück später gezielt suchen zu können. Über einen Display-Schalter kann zwischen der Anzeige von Sollwert (Haltepunkt) und Istwert gewählt werden. Jede Tastenbetätigung bewirkt ein Umschalten der Anzeige. Die Anzeige des Sollwertes wird dadurch kenntlich gemacht, daß zusätzlich in der



linken oberen Ecke der Anzeige ein Dezimalpunkt (DP) leuchtet. Der verloschene DP weist darauf hin, daß der angezeigte Wert der aktuelle Bandzählerstand ist.

Durch weitere zwei Tasten für schnelles (FAST) und langsames (SLOW) Voreinstellen ist es möglich, den jeweils angezeigten Wert zu verändern. Bei Betätigung der SLOW-Taste erhöht sich der angezeigte Wert mit der Schrittweite Eins. Das Betätigen der FAST-Taste bewirkt die Erhöhung des Wertes um 50. Bleibt eine Taste länger als 0,5 s gedrückt, so wird eine Dauerfunktion ausgelöst. Zeit und Schrittweite sind so gewählt, daß ein optimales Stellen entsprechend den typischen Reaktionszeiten des Bedieners möglich ist. Eine vierte Taste hat die Aufgabe, den bei erreichtem Sollwert gestoppten Motor wieder freizugeben.

Da dieses Gerät zum Nachrüsten eines normalen, mit mechanischen Tasten ausgerüsteten Kassettengerätes konzipiert ist, muß das Abschalten des Motors durch Unterbrechung der Motorspannung erfolgen. Hierbei kommt es durch die Trägheit vorhandener Schwungmassen zu einem kurzen Nachlaufen des Motors. Beim schnellen Umspulen hat das zur Folge, daß der vorgewählte Bandzählerstand um ein bis zwei Stellen überlaufen wird. Aus diesem Grund ist es natürlich nicht möglich, ein Überschreiten des Sollwertes wieder zur Motorfreigabe zu benutzen. Die gewählten Tastenfunktionen haben sich als günstig erwiesen und ermöglichen ein schnelles und leichtes Arbeiten.

Hardwarebeschreibung

Die Schaltung (Bild 4) stellt eine Minimalconfiguration eines Mikrorechners dar. Kernstück der Schaltung sind der Mikroprozessor (U 880 D), der Programmspeicher in Form eines EPROM (U 555 C) und der parallele Ein/Ausgabeschaltkreis PIO (U 855 D). Dieser Mikrorechnerkern wird ergänzt durch Bauelemente, die der Takterzeugung und Aufbereitung der Ansteuersignale für die vierstellige Siebensegmentanzeige dienen (6fach-CMOS-Treiber U 40098 D, Siebensegmentdekoder D 147 D). Der Prozessor hat die Aufgabe, das im EPROM gespeicherte Programm abzuarbeiten und die nötigen Ein/Ausgaben über die PIO zu realisieren. Ausgaben sind hierbei die Ansteuerung der Anzeige sowie das Anhalten des Motors. Zu den Eingaben gehören die Tastenbetätigungen, die Zählerimpulse vom Bandwickeldorn sowie ein Richtungssignal, das die aktuelle Laufrichtung kennzeichnet. Die PIO verfügt über zwei 8 Bit breite Ein/Ausgabepore (Ports), welche die Bezeichnung A und B tragen. Port A dient der Ausgabe der zur Zifferndarstellung erforderlichen

Signale. Bild 1 zeigt die Bedeutung der einzelnen Bits des Port A. Im Bild ist das jeweils als aktiv geltende Signal (1 bzw. 0) eingetragen.

Diese 8 Informationen reichen für die Darstellung der vier Ziffern aus, da diese zeitmultiplex erfolgt. Der BCD-Kode wird mit einem D 147 D zu einem 7-Segment-Kode dekodiert, der die Anzeige ansteuert. Jeweils gleiche Segmente sind miteinander verbunden. Bei deren Anschluß gibt es eine Besonderheit zu beachten. Aus ergonomischen Gesichtspunkten war es wünschenswert, den DP, welcher die Anzeigeart kennzeichnet, über den Ziffern einzublenden. Zu diesem Zweck wurde die Anzeige auf dem Kopf stehend installiert, was die im Stromlaufplan (Bild 4) zu beachtende Segmentvertauschung beim Anschluß der Anzeige zur Konsequenz hat. Der DP wird entgegen den anderen Segmenten nicht gebrückt. Es wird nur der DP der Stelle 10EXP3 angeschlossen. Die Stelleninformation 10EXP0 bis 10EXP3 macht kenntlich, für welche Ziffer der gerade ausgegebene BCD-Kode gültig ist. Das heißt, daß nur jeweils ein Bit der Stelleninformation 0, die anderen drei 1 sind.

Diese Signale werden über je einen Negator (1/6 U 40098 D) und einen zusätzlichen Treibertransistor getrieben und steuern die gemeinsamen Anoden jeder Ziffernstelle an. Genügt dem Nutzer eine geringere Helligkeit der Anzeige, so können die Treibertransistoren entfallen. Der Multiplex erfolgt softwaremäßig und bedarf keiner weiteren Bauelemente. Von Port B der PIO (Bild 2) dienen Bit 0 und Bit 7 der Ausgabe, die anderen 6 Bit der Informationseingabe. Die vier Tastenfunktionen Bit 1 bis Bit 4 werden durch ein 0-Signal über die Widerstände R4 bis R7 als inaktiv gekennzeichnet. Das Betätigen einer Taste erzwingt am entsprechenden Eingang ein 1-Signal (+5 V), was im Programm durch eine zyklische Abfrage des Ports erkannt wird. R9 zieht das Signal zur Drehrichtungserkennung auf 1 und kennzeichnet dadurch den Vorlauf. Beim Drücken der Taste schneller Rücklauf wird ein Mikrotaster betätigt, der an Bit 6 ein 0-Signal (Masse) erzwingt und den Bandlauf als Rücklauf kennzeichnet.

Die Zählerimpulse entstehen über eine Lichtschranke. Das Programm bewirkt, daß nur die L/H-Flanken der Impulse zur Auswertung kommen. Gezählt werden die Umdrehungen eines der beiden Bandwickelteller, der dazu eine Bohrung erhielt. Bild 3 zeigt den konstruktiven Aufbau. Sender (LED) und Empfänger (Fototransistor) werden zu beiden Seiten des Wickeltellers gegenüberstehend angebracht. Dabei sollte der Abstand möglichst gering sein. Aus Preisgründen

wurde absichtlich auf den höheren Wirkungsgrad einer Infrarotdiode in Verbindung mit dem Fototransistor verzichtet. Es sollte eine rote LED verwendet werden, da die Wellenlänge des roten Lichtes dem Empfindlichkeitsmaximum des Fototransistors am nächsten kommt. Die damit erzielten Ergebnisse sind voll zufriedenstellend. Widerstand R8 begrenzt den LED-Strom auf 15 mA.

Ist der Lichtweg unterbrochen, so liegt an Bit 5 ein 0-Signal. Wird der Lichtweg freigegeben, so erreicht das Eingangssignal des Schwellwertschalters einen Ansprechwert, und der Ausgang schaltet auf 1-Signal. Das Ausgangssignal an Bit 7 steuert über einen Treibertransistor den DP an. Bit 0 stellt ein Ausgangssignal zur Verfügung, das im einfachsten Fall durch Einschalten eines Relais in die Zuführungsleitung des Motors zu dessen Abschaltung genutzt werden kann. Möglich, und mit weniger Aufwand verbunden, ist ein Eingriff in die Regelschaltung des Motors. Da diese aber gerätespezifisch ist, bleibt diese Möglichkeit dem Anwender überlassen.

Einen weiteren Schaltungskomplex bildet der Taktgenerator, welcher den Systemtakt erzeugt. Hierfür ist die einfachste Version des astabilen Multivibrators gewählt worden. Die beiden Elemente C1 und R1 bestimmen die Zeitkonstante. Der Generator erzeugt eine Frequenz von etwa 800 kHz. Diese ist ungefähr einzuhalten, da die Ansprechgeschwindigkeit der Tastatur damit im Zusammenhang steht. Die Bauelemente VD1, R2 und C2 dienen der Erzeugung eines Power-On-Resets. Ein über mindestens 3 Taktperioden anliegender 0-Impuls erzeugt im Prozessor einen definierten Anfangszustand. Durch die Schaltung wird beim Einschalten des Zählwerks das Ansteigen des RESET-Signals durch das Aufladen von C2 über R2 verzögert und somit ein Anfangsrücksetzen des Prozessors bewirkt. Das sichert einen definierten Programmstart.

Die Dioden VD2 und VD3 sowie der Widerstand R3 bilden eine UND-Verknüpfung und erzeugen das CS-Signal für das EPROM, welches nur dann aktiviert wird, wenn der Prozessor einen Speicherlesezyklus ausführt. Die Beschaltung der Adressleitungen A0...A10 des EPROM weisen seinem 1-KByte-Speicherbereich die Adressen 0 bis 1024 zu. Durch die gewählte Beschaltung der PIO-Eingänge B/ $\bar{A}$ SEL, C/ $\bar{D}$ SEL und $\bar{CS}$ werden den Ports A und B folgende Adressen zugeordnet:

Daten Port A	----	Adresse 0
Daten Port B	----	Adresse 2
Steuerwort Port A	----	Adresse 4
Steuerwort Port B	----	Adresse 6

(wird fortgesetzt)

Verk. 2 m-FM-TX (VFO) 7 W (Verk. gen. 48 V/004/88) 1.700 M. Su. KW-Portabel-SSB-Txv u. RX ab 30 MHz. Dr. J. Seifert, Y24WH, Parkstr. 16, Bitterfeld, 4400

Funkanlage, Junior 5 für 350 M zu verkaufen. Verfr. Nr. 76V/02/86 Thomas Petzold, Bahnhofstraße 23, Vetschau, 7544

Verk.: 80-m-Milli-Trevr, 10 Watt, Verk.-Gen. 46V/04/88, 400 M, 4-stelliger Zähler, 42 MHz, 300 M, 1 U 856, 40 M, 6 SN 7447, 15 M, 10 VOB 71, 1 a 8 M, Tonköpfe ZK 140 T, 1 a 35 M, H. Deckwerth, Senftenberger Str. 31, Spremberg, 7591

Tefflow 215 C mit Ersatz u. Zub. 8000 M. u. AFE auf 6 m, abgegl. 700 M zu verk. V. Gen. 76V/07/88 Tyazdowicz, Th.-Müntzer-Str. 4, Hoyerswerda, 7700, Tel. 5306

Verk. i. OZL EO 174 A, Rahmen, Frontpl., B7S 401 m. Abschirmz., V-Verst., Kuppl. u. X-Verst., Netz- u. Transv. trado, nur zus. 500 M. KR 100 u. RG 23 je 50 M. B10S3, 20 M, Kreuziger, Harzbergstr. 7, Berlin, 1158

Verkaufte Duocap EO 2/130, 600 M, Testoskop 500 M, Eigenbau mit B7S 401, 500 M, Dabendorf 600 M, CV 20, 20 M, Literatur 1 M, 10 M, 20 M. H. Altwitz, Thulestr. 15, Berlin, 1100

Tausche EO 174, 1000 M: Digitalvoltmeter „V 524“, 1000 M. Suche Heimcomputer, D. Thorand, Lene-Glatzer-Str. 6, Dresden, 8019

Ozdi, Sincap f. 500 M, PL 0211, 3 M, P 147 u. P 345 je 5 M zu verk. Michael Dornas, Jakobstr. 36, Magdeburg, 3040

Verk.: Maßgeräte URV 1 150 M, URV 2 250 M, PG 1 450 M, EO 1/7 260 M, (poco-skop) Transiva 2 150 M, TG 15/0,5 250 M, Wld., Kond., Dioden, Transistor, ICs, Potis, Schalter, Tasten, Tristors, LEDs, Fachl., 0,50 M bis 20 M, Liste anford. KJ. Handwerk, Leutensbecher Str. 1, Kirchberg, 9512

Blüte: B 631/881/555/461, A 110/21/1/223/244/273/4302, U 107/2, D 100/120/200, 2570, VOA 10-49, bes. 13/14/28/35, Folow., KP 101, SP 201/11/13, VQ 120, KT 208, SC 206/7/238/308, SF 215/18/240/5, SS 200/2/216/8, SMY 81/52, GD 170/80, GY 112, Kleinstrel., SY 210, SZ 600, 2-6 M, GAY 80/12, GAZ 17, SAY 17/20/32/403, SAM 64 - 50/1 M, A 210/27/2030, B 76/65, 3170 - 3371, MAA 723/550, V 4011, D 172/192/147/195/351/54/10/8 15 M, U 40511, D 345/7, IS-Bastelb., DL 192, C 520, Foto-elem., VOB 71, Mikro ST 111/4, 108/8, Be-lichtungsmesser 19 M, Laps. (2 B. 10 W/4 Q), VQE 23/24, Str. 280/40, LCD-Displ., KD 501, NC-R6-Aldus, Servo 136, NT-13-27 V, Meßw., Indik., Quarze 4/60/600/890/6428 kHz, Uhr-Qu. 29 M, 915/1145 kHz 39 M, 2x 10,7 MHz, 75 M, Elk. 50 M, 100/200 u. 350 V; 48 n 1% 2 M, Dr. 5H 8 M, ASX 12, GT 322, MP 21 E, GS 109/11, GC 122 - 60 M, SU 160/SD 336/KT 814 8 M, KD 601/KT, 802/SY 180 12 M, Tristors (2 B. 8 V/8 A; 8 kV) U 128 59 M, VQC 10, Viel-fachm. LCD-Quarzuhr, Radio, Melodien, 89 M, Tunnelkabel, 32 M, Kassettens. Daten dig. IS 14 M, NF-Leistverst., Stroboskop, IC-Prüfer 170 M, NF-Gen (Sin/Drs/Recht-eck 0-100 kHz), Digitalzähler 195 M, Fre-quenzmeßgerät, 1-a-Quarzgen. 49 M, UNI 11a 390 M u. HF-Tastz. 219 M, Stab, Regel-NT 0-30 V 2 A, 290 M, Datenrecorder 590 M, Beutels m. IC, Trans/D/R/C/Opt., u. v. a. 19/29/49 M, Cul. Mikrotast., Ladeger. IC Fass., div. Opt.-BE 1-90 M u. a. Liste anfordern Su.: Computer, R-6-Akku-ladegerät., Fotoapp., Telefonbuch., -adapt., Digm., „Radio-Bestell“, preisw., Ozal., NF/HF-Gen., Meß-L.C.R. Qu. 100 MHz Geräte BE, Literatur, Erbteile Liste! Umbreit, Karl-Marx-Platz 1, Ilmenau, 6300

Verk. Funkamateure Jg. 68 - 86 (kpl., Einzelh.), 1 a 18 M, Suche Modellisenbahnler, Jg. 70, 52 - 68, Lotz, Wagen in HO, Tausch bevorzugt. G. Keßler, Str. des Friedens 2, Ilmenau, 6300 Tel. 2287

Hobbyaufstieg i. Verk. Bauteile, Bau-gruppen, Lit., Geräte, 0,05 M bis 400 M, Li-sten anfordern, Dr. Lienhardt Hauke, Wissen-schafts-20, Soos 9414

Großer Verkauf von elektronica. Funk-amat. 74 - 86, Bücher u. Elektronikteilen (Ozdi, IS, Röhren, RLC-Meßbrücke, Bau-gruppen usw.) von 1 M bis 300 M, Anfr. an G. Köller, Leninstraße 27, Zwickau, 9580

Verk. Trans., ICs, Dioden, Optoisol., Thyr., Triacs, R. C., viele Rechner-BE von 0,10 - 100 M, Liste anfordern, Su. Floppy, Drucker, Datensätze, F. Friedel, Fichtestr. 21, Zscherndorf, 4416

Achtung, Antennengemeinschaften! Stahlgittermast, 13 m, mit ausfahr. 12-m-Anfr.-Trägerrohr, Montagebühne u. Seil-winde sowie VHF- u. UHF-Ant. einschl. Ver-stärkertechnik i. 3000 M zu verk. Abholung erforderlich. Lassing, Nr. 39, Obersdorf, 4701

Hobbyaufstieg i. Tuner Typ 7 220 M; EPROM 2708 50 M; Bauteile 0,50 bis 30 M; Liste gegen Freumschlag. J. Schmidt, Dahl-enstr. 15, Leipzig, 7082

Verk. Funkamateure, 1977 - 1984, vollst. u. Bauteile i. Ladegerät bis 20 Amp., 50 M, Heymann, Pflanzstr. 47, Radeberg, 8142

IC, C, R, LED, Trans. 1 M zu verk. (Liste anfordern), Wage, Harnackstr. 12, Biede-ritz, 3104

Satellit 1400 Profil, Bereich 0,5 - 28; 88 - 108 MHz m. dig. Frequenz., 2900 M zu verk. U. Just, Burgstr. 51, Wernigerode, 3700

Verk. Tuner, Typ 7, 110 M, Typ 2, 35 M, Suche Modellisenlokomotiven, Spur H0 und B7S2 Rempl. Schöne Aussicht 17a, 33-18, Neuhäus, 6420

FA Jg. 78 - 86 kpl., nur zus., 120 M, RFE Jg. 86 kpl. 30 M, Eljabu 75, 78, 79, 80, 82, 84, 85 je 6 M und weitere Lit. sowie div. el. BE in Bastelbüchern von 5 bis 50 M gibt we-gen Hobbyaufstieg ab: Thomas Zimmer, Blumenstraße 10, Leipzig, 7031

Verk. Tuner Typ 7 160 M, D. Beckert, Blumenstr. 29, Döbeln, 7300

Verkaufte Bauteile und -gruppen für 27, 12 MHz, zusammen 700 M Uwe Rehn, Fritz-Hackert-Straße 35, Schwarzenberg, 9430

Verk. Empfänger-Schaltungen der Ra-dio-Industrie, Band 1 - 9, 100 M, Empfäng-er-Vademecum, 18 Bände, 80 M, A. R. E. Röhren, 3 M bis 10 M, Suche ZX-Spectrum plus ZX-Drucker, Interface i. Gerh. Preißler, Veltensstraße 7, Karl-Marx-Stadt, 9022

Verk. VOA 25, VQ 123, SP 213, KP 101 2 M, KT 3107, SC 308 0,50 M, KU 807, HS-59-Kap., D 193, MH 3205, 3216, 8 M, MA 7805, 7812, KD 501, VOB 71, 10 M, Meßwerk 50 uA 80 Ø, 35 M, Quarz 10 MHz, 20 M, Absch. B7S2, B8S1 m. Sockel, je 20 M, KU 802, KT 802, AS2 1015, 2. Stb. 228, KT 208/200, GY 122, 4 M, SY 162, D 174, 195, 121, A 301, 5 M, U 880 30 M, U 401, MAA 741 15 M, G. Preißler, Veltensstr. 7, Karl-Marx-Stadt, 9022

Achtung Bastler u. Dislotheliker! Fern-sehmechaniker verk. Material und Bautei-len von 1 M bis 500 M. Bitte Liste anfordern (Freumschlag). Zuschr. an Jürgen Liebel, Fritz-Hackert-Ring 17, Freureuth, 9622

Für TV-Empfänger Electron 20/24, Sen-dar-Speicher, Beitel., 70 M, Zeilenrafo, 35 M, alles neuw., zu verk. K.-H. Fleming, R.-Breitachsd-Str. 21, Marienstein, 9509

Verkaufte per Nachnahme KU 807 je 25 M, VQC 10 je 75 M, MA 7805 30 M, Tristo 220 V - 12,5 V, 6,3 V, 4 V, 50 M, Liste anfor-dern unter Schöffczyk, B.-Brecht-Str. 19, Schwerin, 2753

5x DL 000, 2x D 200 a 4 M, 3x D 204 a 5 M, 5x D 147, 8x 7447 a 20 M, 5x D 172 5 M, 12x D 192, 8x D 195 a 15 M, 2x V4007 a 8 M, 1x K 178 LP 11, 10 M, 8x VQE 24 a 35 M, 2x KU 807 a 30 M, 4x SM 200 a 10 M, 2x SU 180 a 50 M, 2x Quarz 10,5 MHz a 25 M, 1x 10 MHz 50 M, Leiterplatte f. Frequenzzähler nach FuA 77/81, D. Kussow, Str. d. Solidarität 22, Bergen, 2330

Verkaufte Leiterplatten für Digitalmulti-meter (Spannung-, Frequenz-, u. Wider-stand usw.), einschl. Dok., techn. Unterla-gen usw., 50 M und LP für Zusatzbausteine für Oszillographen (Amateur) EO., 20 M, Garlich, Markschwarzenburg R/417, Neuhan-denburg, 2000

Verk. TBG „Qualiton“ 100 M, KGHkörper 20 M, Schwarz, Ludwig-Renn-Str. 32, 1003, Berlin, 1142

Verk. Tuner Typ 7 ZF (FA 12/82), Deko-der (Eljabu 84), zus. 300 M R. Arnold, Hauptstr. 65, Elbau, 8712

Teleplai-IC AY-83-8500 mit Fassung 80 M, VQE 23 E 20 M, KU 805 18 M, KD 608/816 40 M, Tuner Typ 7 180 M, D 193 15 M, UA 747 25 M, U 710/711 30 M, U 700 24 M, Alles neuw. verkauft per Nachn. Werner, Kröbelstr. 2, Leipzig, 7050

FBI-Doppelverp. Platine Cav. ungeb. mit BA 30 M, dgl. Bildmüstern, 4 Fkt. 19 M; Kassettensinterface 15 M, Lauflicht n. Jabu 85 18 M; 45 Sortimen 20 M; S 256 (2,6 MHz exp.) je 20 M; weitere BE und Platinen 2 M bis 20 M. Liste, Suche EPROMs AC 1, Barthold, Coppitz 50, Leipzig, 7022

Stereokassettensound M 531 S, neuw., 600 M; 2x 10 W Stereoverst., Eigenb. nicht ganz fertig, m. A 2030, A 273, A 274, MA 7815 ausbauf., f. 300 M zu verk. Straßburg, O.-v.-Guericke-Str. 4, Delitzsch, 7270

Verk. V 4011 4 M; V 4015 10 M; U 124 3 M; DL 074 10 M; MAA 725 30 M; MAA 501 15 M; MAA 741 20 M; R 3170 5 M; R 2813 M; VQE 23 20 M; SZX 7,5 4 M; Tristo 220/70 20 M; 125/20 V 2 W 3 M; 380/20 V 3 W 5 M; Tr. Stereokass. 30 M; Tuner Pro-ma 30 M; Cizek, K.-Kegel-Straße 102, Freiberg, 9200

Verk. UKW-Ant.-Verst. m. Netztl., Ge-häuse leicht def., 50 M, Elkos 50 µF, 50 + 50 µF, 350/385 V, Ro. EZ 80, EABC 80, ECC 85, EBF 89, EM 80, ECH 81, EL 84, PCL 82, EBF 89, je 3 M, Stereo-Endverst. 2x 5 W, 20 M, Tr. AC 178 K, 4,50 M, GD 170 B, 7 M, Lautspr. L 2980/PB, 3 W, 3,4 Q, 15 M, Briz, Waltersdorf, 841, 8321

Verkaufte 4-Kanal-Lauflicht-Steuergerät nach ELJABU 85, f. 420 M; Suche 1 Quarz 12000 kHz, 8x 84-K-DRAM (4164 m 4864 o. ä.), 15 x KA 213 A, 74 LS 154, DL 014, 2718, K 500 TM 131, K 500 IE 137, KMBG „Mira“ Harald Wache, Dr.-Kölz-Str. 21, Görtz, 8900

Verk. viele EUP-Röhren, je 2 M (Liste anfr.) a/w FSG „Rembrandt“, funktionsl., 150 M, A. Kubell, Art der Schanze 4, Dres-den, 8046

Verk. Funkam. 73/82, 8 M; 9 x RALs 256, unben., a 23 M; 6 x S 214, a 5 M; Selekt. UKW-Spektr. SK 3, 75 M; Bauart. LLC 1 u. LP, 70 M; Kleinstrechner - T. 1-3, a 7 M, Nolte, Dahlemerweg 26, Dresden, 8028

Verkaufte 3-Kanal-Lichtorgel a 2000 W m. kl. Lichtkasten, 750 M, KU 805, 15 M, MAA 723, 35 M, Kaspick, W.-Seelenbin-der-Str. 47, Finsterwalde, 7980

Gabe Unterstützung bei Aufbau und Ab-gleich „AFE 12“ Tyazdowicz, Th.-Müntzer-Str. 4, Hoyerswerda, 7700, Tel. 5306

Blüte 7 NU 74, KU 607, 608, 605, U 202 je 10 M, KU 602, KU 812 m. KB, D 242 AC 10-A-Diode, ASZ 1016, P210 SCH, P 217 B, A 110, A 109, B 4781, je 7 M, KT 803 Am. KK, U 555 je 20 M, KK für Trans. je 10 M, KB i. Trans. je 5 M, R. Dierolf, Lenzener Str. 20, Paretzberg, 2910

Verk. D 103/100/110/120/140/160/7450 je 1,50 M, A 301/110/281 je 3 M, A 225/277 7 M, R 283/273/274 5 M, R 302/211/109 3 M, 7475/P 345/D 147/P 351 je 8 M, 6490/5415/U 821 je 10 M, TAA 781/723/K 140 UD 1 je 12 M, 84121/4083/70939 ML 709 je 8 M, 1 MM 5387A (T. Rechn.) 25 M, Trans. P 4 G/GD 160/170/180/AD 1204/P 217 je 4 M, KU 811-807 5-15 M, SF 215/225/235/240/245 je 5 M, KFY 16/18 3 M, SC 208-239 je 2 M, SD 337/338/KT 814/RD 242/RP 479 je 7 M 1 Qu. 84, 05-84, 08 kHz/351,38 MF200+E-0310/2 u. 4/203,825-008/60 000-0003/1 je 40 M, TB Mot. B 83 40 M, Ton-u. Löschl. Zap. Baugr. 10/5 M, B 7 S 2 40 M, Meßw. 100/400 A/60/400 mV je 10 M, BG-Endst. TDA 1010, NF-Ausst.-Anz., NF-Kanalumch. U 105, Sensoraggr. (8T.) 15-30, alles Stereo Schunkle, Lenin-lies 88, Schwerin, 2793

2718, 110 M, U 555, 80 M, U 125, 60 M, Stereokassettensound B 101, 900 M, Tuner Typ 7, 180 M, Stereodeckel SO 2,5, A 290, 130 M, Kass.-Laufwerke R 4000, Genscord mit allen Anbauteilen, Kopf, Motor, Regelteil u. a., je 200 M, Leiterplatte Mira, 50 M, A 290, 20 M, A 277, 10 M, A 225, 20 M, MPA 2010 u. 2020, 20 M, A 202 u. A 210 K, 10 M, alles neuw., Lit. u. a. zu verk. Suche Lit. über Commodore 64, Schult, An der Kupler-mühle 8, Stralsund, 2300

Verk. Tr., D. analoge IC, LED, LCD, Bau-gruppen, von 2 b. 350 M, Liste anfr. Selack, Kiehlstr. 12, Berlin 1193

Verk. Autosuper m. integr. 2-m-Scanner f. 8 Freq., 1200 M, Tel. Berlin 439 65 13

Verk. 18 x D 148 je 30 M, Druck „Atari-privatcomputer“ HB A 480 M, Suche: Atari-1050 Diskette, Schmidt, Einsteinst. 16, Leip-zig, 7031

Verk. 8Y 250 4x je 25 M; U 555 je 70 M; A 277 je 10 M; P 195 je 8 M; MAA 725 je 40 M; D 172 je 5 M; C 520 je 12 M; Enesford, 10 A je 8 M; D 192 je 10 M; VQE 23 je 8 M; KU 808 je 25 M; KU 802 je 12 M; Blitzr. 81-30 je 12 M; Suche Ozal., Schaltplan f. Laufsch. Gölinski, Bautzmannstr. 15, Leip-zig, 7050

Verk. CASIO VL-Tone elect. Musical-In-strument VL-1 für 1000 M, Suche Heimcom-puter Commodore C 64, ATARI 800 XL o. ä. u. Fachbücher, Tachetschorka, Ringstr. 17, Torgau, 7290

Hobbyaufstieg: Trans. GT 322, SF 128, GD 180, 241, 2 M; Pärch. GD 242 B 8 M, 4 NU 74 5 M; 2 N 3055 15 M; KT 805 30 M; SMY 52 3 M; SC 239 E 3 M; IS D 346 20 M; A 109/A 281 5 M; D 100/108 2,50 M; D 150 2 M; U 108/106/107 3 M; A 277 7 M; A 290/225 20 M; Dioden SY 360/4 M; SZX 21/9,1, 24/5, 3 M; Rechteckkeds St. 2,50 M; 4fach Schunk 3 M; Indik. (Genc.) 15 M;

Suchen Commodore C64 oder C 64/2 (Personalcomputer) mit Disk. 1541, Drucker SP 1800 od. ähnl., Joystick, Buch „C64 intern“, auch ein-zeln. Verkauften Digital-Multimeter und div. Meß-instrumente 50 b. 750 M. Per Freumschlag Liste anfordern. Fa. Ing. F. Nie-myt, Körnerstr. 35, Halle/S., 4020, Tel. 355 13 od. 438 77

Verk. Computer Commodore 8032 SK, 4 Schnitteilen, int. Bus 80 x 25 Zeichen, grün, Nadeldrucker 7 x 8, Einzelblatt, Traktor, Programmierbar, Doppelfloppy 2 x 588 KB, 21 Disketten 5 1/4, Datensätze Kommerz Textver-arb (EPROM u. Disk), Datenbank, Kal-kulation, Disassemb. Buchführung, Rechnungslegung, Taxwert 25800 M, W. Möller, Keramische Werkstatt, Lem-kestr. 197, Berlin, 1147

Suche 2 m-RX (FM-SSB). Angebot an Dietmar Peschel, Holbeinstr. 163, Dresden, 8019

Suche Handbuch, Datensätze u. ä. Material für Atari 800. Angebote mit Preis an H. Bommernann, Grenzstr. 27, Nordhausen, 5500

Su. Computer. Angeb. m. Preis, Typ an A. Dietzsch, Schützenstr. 28, Weißenfels, 4850

Su. für C 64 Floppy 1541, Basic-erweiterung, Maschinensprache-lehrung u. a. Lit. W. Meyer, O.-Grotewohl-Str. 22, Kahla, 8906

Chrometr. 40M; Elkos 2200/80 V/4700/25V, 4M; SL Tonkopf X2C70 100M; 5m Lichtschlauch u. Steuerung, 500M; FW/AM Piezo 2M; Dicksr. 10k 3M; M. Göhler, Damschkestr. 14, Hartmannsdorf, 8118

Verk. Bildröhre B 30M 1 m, funktionstüchtiger Ablenkkanal, 80M. Suche def. Taschenrechner, preisg. zu Kauf. Fr. Kramer, Karl-Marx-Str. 113, Gröna, 9125

Verk. VOE 12,13,22,23, ja 25M; DL 183, 15M; KU065, 12M; MA 7812, 20M. R. Trautmann, Sonnenstraße 48, Hohenstein-Ernstthal, 9270

Verk. C520 35M; D147 28M; E412, A273, A301, D192 18M; D410 12M; MB110, KT201/100, D172, B108, B654 8M; RPP130 7M; CL 703, S2781, S4093, A302, D104, D108 5M; SP 201, Mikrostecker 3M; F517, SF138 D3,50M; SY/380/22M, Triolo 220 V/20 25M; Laborstecker je 0,25M; VOB 71 15M; Suche MAA 723, B781, B080, B082, VOB 37, elektronika, Schaltkreisbestellbuch, Elektronikbestellbuch, FA 84-6/86, 8/86, Th. Keller, Goethestr. 5, Schneeberg, 9412

Verk. große Anzahl von aktiven u. passiv Bauelementen, 0,10M, 120M. Liste anfordern. H. J. Höfer, Morgenbergstraße 38, Plauen, 9900

Verk. 4 St. Strob. Blitzr. G581/1 (z. SQU 40/5), mgl. zus. St. 48,80M. Su. neuw. SW-Koffer-FS „Elektronika“ (SU) Th. Krause, Amtgerichstr. 9, Ebersbach, 8705

Verk. Sortimente mit Bestellbedarf zu 500M; 250M u. 150M (Inhaltliste anfordern) u. Lektpr. i. digitales Voltmeter (LP zu 20M u. Lpt. Best. 110M M. Spiering, Edisonstr. 41, Berlin, 1180

Verk. vere. elektron. BE von 0,10-80M. (Liste gegen Freumachlag). Tuner Typ 7 für 180M. Boris Heinrich, Rutenstr. 18, Bad Langensalza, 5820

Verk. Mikrotechnik i. Steuerung u. Regelung, 300M; EPROM-Programme i. Spectrum, 400M; U807, 30M, 4017, 4042, 4048, 4068, 12M; VOE 23, 20M; suche elektr. Schreibmasch., auch def., Drucker, Fernschreiber, Plotter, C7138D, 8255, KR 580; K55, 2718, Schnelladdreß, i. Spectrum, B. Buchta, Eichendorffstr. 12, Roßlau, 4530
Videoaufnahmen auf ihren VHS-Bändern mit Vertonung für Hochzeiten, Geburtstagsfeier, Jugendweihen, Schulanfänge sowie sonstigen Anlässen und Feiertagsfeiern werden hergestellt. Herkorder für Fernsehsehergabe muß vorhanden sein. Tel. Leipzig 2412904

Hobbyaufbau: Verk. Uraltrados, wie Philips Aachen Super D53 m. Monokl. (top-topi. Ord.) 350M, Philips, Mende, Telefunken, Nora, Scheub VE 301 Wn m. teill. Ersatzgeh., Id. AWE usw., Stock 150M, Radios d. 50iger Jahre, wie Großpauper, Strabrun 3, Erfurt, Potsdam, Travlata, Sachsenwerk usw., Stock 100M, ca. 500Röhren, z. B. I. AWE Dabendorf, Funkrb., wie RV 12 P 2000 usw., sowie R6, der A, B, C, D, E, G, R, U, P, u. V-Reihe 80 u. 12M, Zerhacker, 8V, div. Einzelteile, wie Lautspr., Trados, Trimmer, Dioden, Trans., Elkos, Widerstände, Chassis m. Aufb. u. Radios, FS-Ger., TB Smeragd 0,50 u. 20M, FA, Jahrg. 1958-85, kol. gebunden 15M je Jahrg. Zuschr., an G. Folitz, Kanzleistr. 1, Wernigerode, 37700

Verk. Laserplatten von AC 1 gebohrt für 80M. Bohre für Sie LP von AC 1, ILC 2 u. A. Gerlich, Markscheidenweg 8/417, Neubrandenburg, 2000

Verk. Laserplatten für 10-K-Equellizer, 2 x 100W Stereo-Hi-Fi-Verstärker, kombin. Beleuchtungszeit- u. Lichtmengenmesser u. digitales Fernthermometer (Eljabu 86) je Satz 25M Gerlich, Markscheidenweg 8/417, Neubrandenburg, 2000

Verk. Laserplatten für 7- u. 15-Melodie-generator, Melodiefunkel (FA 4/85) und Lichtschlauchsteuerung (Eljabu 85) für 15M, Lichtfeldgerät 1288, 20M, Gerlich, Markscheidenweg 8/417, Neubrandenburg, 2000

Dig. Multimeter 31 Meßbar, 0,1% Grundtol., 950M; SRAM 6264 105M; EPROM 2784 95M; EPROM 27128 135M, Pohl, Gorkelstr. 27, Königs Wusterhausen, 1800, Tel. 3852

U700, 25M. Suche Heimcomputer, Angebot m. Preis- u. Datenang. an J. Mehlhorn, Teubnerstr. 8, Aua, 8400

Biete neue BE, wie D128, P147, P193, P195, A281, ja 10M, D148, 192, C520, ja 30M, MH 7442, 25M, MH 74 141, 30M, K555 IE6 (= DL 192) 20M, weitere IS zwischen 2 und 30M, Triacs, Th. Rd. D, TR, VOE, VOA 1 bis 60M, Liste Werner Mücke, J. Gaggan-Str. 17, Weißwasser O/L, 7580

Fertige nach Feuerschutzordnung, Baugruppen bzw. Geräte für den Heimbedarf, Informationsblatt gegen Freumachlag, Scholz, A. Babel-Str. 11, PF 03-65, Benshausen, 6053

Verk. für AC2: 2 Satz RAM (84K) je 320M (einz. 45M); Z80A, K573 RF2, ja 45M; 2P C256 (unpr.) 180M; Fasse 18p 5M; 20p 6M; Quarze 10,0; 12,0MHz je 35M; 74LS 164, 185, 244 u. 257, HM 8514-9, 58-pol. Steckverb., UB 880, ja 22M; Eigenbau - ZX - LPRINT Card, V24, IFFS, 550M, Sonstiges: Thy. 3A/400V, 8M u. 10M; Diac 3M, BF 960, 981 u. BFR 91, ja 18M. Brief an H. Heffner, Warmenünder Str. 39, Berlin, 1095

Verk. SRS 4481, 100M, MF 200 + E - 0370, 80M, MF 200 + E - 0310, 80M, Ozi (Eigenbau, ca. 10MHz, richtiggeschl.), 300M, oder Verk. der Ozi-Röhre (B10 S4-01) u. Abschirmung, 150M, 4 Quarze 480-485 kHz, ja 20M, Quarz 932 kHz, 15M, elektron. Mosfetste, 20M, 2-Kanal-Proportional-Funkstärkung (Eigenbau), komplett, Gen.-Nr.: 78/008/78, 350M, Antennenverstärker K43, 100M, Konverter K43 - K3, 70M René Alpert, Karl-Meißner-Str. 9, Halle, 4073

Picochip 500M, EO 201 1 TM. Tel. Berlin 588 513

Heimcomputer ZX 81 + 18K, 1600M. Tel. Berlin 6455750

Verk. ZX 81 m. 16-K-RAM: Erw. u. Literatur für 1800M. Angebote an Burckhardt, Klopstockstr. 10, Bad Langensalza, 5820

ZX 81 und 16-K-RAM i. 1200M und 400M. Tel. 4817072

Verk. Heimcomputer Sinclair 81, 2000M, Ench Paap, H.-Rau-Str. 17, Großenhain, 8280

Verk. Heimcomputer ZX-81 mit 16-K-RAM Zusatzspeicher i. 1200M. J. Riek, Am Windmühlenberg 17, Gardelegen, 3570, Tel. 3253

ZX 81 mit 16-K-RAM, 20M, ZRE-Karte (K2521) 1300M, 1U 880, 60M, 2U 855, 90M, 1U 857, 50M, 2 x KT 902 mit Kühlkörper, 70M sowie viele IC, 5 bis 30M, zu verk. Tonstein Kreuzer, Thälmannstr. 4, Weißwasser, 7580

Verk. ZX 81 m. 16-K-Zusatz RAM, ZX-PRINTER u. 6 Handbücher, nur zusammen f. 2500M. Atari-Datensatz für 700M. Jürgen Thees, Tettauer Weg 4, Hasenitz, 6401

Heimcomputer ZX 81 mit 16-K-RAM-Zusatzspeicher u. Netzteil, 3 Handbücher, 1600M verk. Löbner, Ring der Solidarität 27, Bad Döben, 7282

Verk. Personalcomputer, Sinclair ZX 81, 600M, Bogdanow, Hochschulstr. 14/303, Dresden, 8010

Verk. Heimcomputer ZX 81, mit Speicher 16K u. Handbuch, 1790M. U. J. Müller, Hilbersdorfer Str. 46, Karl-Marx-Stadt, 9075

Verk. ZX 81 u. 16-K-RAM u. L., wie 2300M; Grundreiser, AC 1 alle IC in Fassungen, 500M; Ind. Impulsen, 10ns - 1, 1µs, 250M; Ind. Pegelm., 200M; Netzteil 150M; Ozi-Röhren in Ong.-Vamp. B7S201, 115M; B10S3, 90M; Speicher-IC auf Anfrage, 750M. Wengler, Mühlenstr. 27, PF 020/4, Berlin, 1122

Verk. Sinclair ZX-Spektum u. Handbücher für 2500M. C. Höhne, Gartenstr. 14, Wetzow, 7533

ZX Spectrum 48KByte für 4000M zu verk. Lähnchen, Dr. Cammerer-Str. 1, Aachereleben, 4320

Verk. ZX-Spektum +, 4000M. Tel. Berlin 5296259

Verk. ZX Spectrum, 48K u. dtach. BASIC - Programmbuch, Pr. 2900M. Nur schriftl. S. Janoschke, Deutschmeisterstr. 23, Berlin, 1158

ZX Spectrum-48K, 1 Jahr alt, Bestzustand, 4000M. Tel. Berlin 63752 88

Verk. ZX Spectrum, für 3500M. Schriftl. an U. Peuty, Wörthstr. 5, Berlin, 1058

Verk. ZX Spectrum (16 + 48K) m. Kassettenspeicher i. 3800M. T. Heroldt, Dr. Behring-Str. 91, Wittenberg, 4600

Verk. ZX Spectrum 48K 3000M. Zuschrift an M. Stölzel, Wolkauer Weg 17, Leipzig, 7021, Tel. 54594

Lerncomputer LC 80, 1. J. alt, 700M, zu verk. Wurbs, Hardenbergstr. 12, Halle, 4020, tägl. ab 17 Uhr

Heimcomputer BCQ 3 nach rle 1/85, m. 16-K-RAM, Kassr., frei verfügb. PIO u. BASIC nach rle 9/86 i. 1200M, Einbaueinstrom, 72mm mit Abschirmblech 25A Wa, 250V Wa; 48mm 8A; rund Ø 58mm 0,2mA Gs, 100mA Gs; Ø 65mm 250V Wa; Spanntrafo 10A, 250V m. Motorantr. i. 100M, umfangr. Röhrenangeb. u. a. AZ1, AL5, AZ11, EM11, EBF11, UEL51, UEL51, UM11, GU50, je 5M sowie E. P. u. U-Reihe, außerdem T. O. u. Kondensatoren je 1M. Bitte Liste anfordern. (Rückmachl. beilieg.) K. Heller, Nr. 22 c, Fach 27, Gornewitz, 7241

Biete KC 85 i. 11 m. RAM u. BASIC - MODUL, 2800M, suche KC 85/2 o. /3 Roß Fr.-Wolf-Str. 53, Straßburg, 2300, Tel. 2673

8-K-EPROM-Modul für KC 85/2, unbe-nutzt, für 400M zu verkaufen. I. Schöne, Lohsestr. 35 B, Schmödnitz, 7420

Verk. Matrizdr. 1188 1500M; UI-Teiler für Multimeter (0,01%) 150M; Alta-Tast. (abges. Ziff. u. Kurs - Block) 500M; PIO 8255 100M. Suche PROF/GRIP-Nutzer, M. Stein, Frieskestr. 1, Leipzig, 7022

LC 80, m. Netzteil, 800M zu verk. Nur schriftl. an Grimm, Schmuckstr. 74, Schmiedefeld, 6315

Druckbaugruppe 6001/Testatur, 1350M. Neumann, Singerstr. 53/24, Berlin, 1017

Verk. Mikrotechner „Z1013“ und Zubehör, 750M. Th. Zachemack, Fr.-Engels-Str. 68, Riesa, 8400

Verk. 800 XL Homecomputer (ähnl. C64), 64-K-RAM, hochauflösende Colorgrafik, polyphon, komfortables Betriebssystem. Preis: 5400M. Nur schriftl. an H. Drechsel, Bl. 951/5, Halle - Neustadt, 4090

Verk. Atari 800, 64-K-RAM, BASIC - Interpreter, Farbgrafik 4000M, F. Seiler, Lautenitzer Ring 40, Dresden, 8038

Verk. Heimcomputer Atari 800 XL, 64K RAM, 16-K-ROM, 8-K-ROM Basic, 40K frei für Basic - Programme 4000M. Literatur auf Anfrage 5 bis 20M. Tel. Leipzig 8611988

Verk. Atari 800 XL (64K) mit Interface für 4000M. Peter Holmann, Dürckstr. 2a, Berlin, 1058

Atari 800 XL, 64KB i. 5000M zu verk. Bitte schriftl. an T. Neltkenbrecher, Nr. 17, Würchhausen, 6901

Verk. Atari 800 XL, für 3800M. S. Biedermann, Otto-Langewagen-Str. 38, Dessau, 4500

Atari 800 XL, neuw., 3200M. Lersch, Sangeallee 5, Berlin, 1157

Atari 800 XL, 64-K-RAM, 24-K-ROM, neuwertig, 2500M. Zuschriften an Zoch, Klarstr. 13, Leipzig, 7031

Verk. Home-Computer Atari 800 XL (64K), n. Garantie, mit Programmreorder u. Atari-Buch, 4000M. U. Sharp-Farbleser, (tragbar), sehr gutes Bild, 4000M. Trost, Rigauer Str. 33, Berlin, 1035

Atari-Kassettens-Interface (ersetzt Datensatz) für 88M, Bastian, Grevenmühlener Str. 45, Schwerin, 2780

Biete Software für Atari 800 XL. Gewerbegenehm. vorhand. Liste anfordern! Frank Görtz, W.-Pöck-Str. 51, Eberswalde-Finow 1, 1300

Verk. Disketten 5 1/4 Zoll, einseitig (einzeln o. im Zehnerpack), je Stück 45M. Antragen an P. Gnager, Greifswalder Str. 35, Senftenberg, 7845

Verk. Disketten, je 85M. Karl-Marx-Stadt, Tel. 853281, ab 19 Uhr

Verk.: Disketten (Floppy Disk) 5,25 Zoll, zu je 75M; und Reinigungsdiak, zu je 45M. A. Wunsch, Weißdornstr. 48, Dresden, 8045

Computerbestell! Univ. PIO-Platine (2 x PIO, Dekoder, Gatter) Cevius, ungebr. für EPROM-Programmer geeignet, je 23M zu verkaufen. Barthold, Coppstr. 50, Leipzig, 7022

Verk. Minidisketten 5,25 ID je 60M. Suche DS 8282, Ou 12 Mbit, Speichererweiterung VC 20, S. Deckert, Straße der Genossenschaft 43, Limbach-Oberhofna, 9102

Verk. Disketten MD 525-01, 15/2 D, 48 tpi, a 80M. R. Köhler, Hollekestr. 5, Gröden, 7901

Achtung, Computerbestell! Verk. EPROM U555, neuw., 50M, EPROM 1702 30M, KT 802 A 7M, nur Zuschr. an Jens Kaufmann, Südstr. 28, Hohenstein - Ernstthal, 9270, auch Versand per Nachnahme möglich

Verk. 1 x UB 880 D, 60M, 4 x S555 C1 je 28M, SY1702 u. SY172/2, Stock 4M. E. Völkel, Pörmitzer Weg 1, Schleiz, 8550

Verk. S258C, 25M, K589 IR 12, 10M. H.-P. Bessier, Zur Neuen Schule 13, Halle, 4090

Verk. UB 880 857, 2 x 855, 2 x PS 8205, 2 x P104, 3 x S4050, 4 x 40098, 3 x D110, 4 x U662, 8 x U202, 8 x S226, alles neuw., dazu ausführliche Baueanleitung LLC 2, zus. 500M. S. Böhm, Neusalzer Str. 21, F919/1, Zittau, 8800

Verk. 2 x UB 880, 8 x U555, je 60M, 2 x UB 857, je 40M, 8 x VOE 23, je 10M, 10 x DL 193, je 20M. Friedrich, Schulstr. 15a, Jänschwalde-Ost, 7523

Verk. PC Sharp MZ 821, 64-K-RAM, eingeb. Kassette, dt. Bedienhandbuch, zus. 4500M. Möckel, Wellstr. 31, Dresden, 8019

Heimcomp. VZ 2000, i. 2000M zu verk. Dr. Knak, Berliner Chaussee 7, Magdeburg, 3050

A D A M, 80-K-RAM, 40-K-ROM, CP/M-fähig, 2 autom. Kass.-Lauwerke, 2 Spielheb., Vollgrafik, Textverarb., Basic (12K), Monitor u. a. i. 3300M zu verk. Herbig, Str. d. Völkereinfriedung 21/B, Magdeburg, 3038

Heim-Computer „Sanyo Laser 2001“ 16 K ROM, 32 K RAM, Vollgrafik (256 x 192 Punkte), 18 Farben, 4-Kanal-Tongenerator, Anschl. f. TV, Video, Audio, Kassettenspieler, Druckeranschluß Centronics 8 bit parallel i. 2300M zu verk. F. Vogel, G.-Büchner-Str. 31, Thale, 4308

Verk. PC 8V 328, Speichervideo, Grafik, Sound, 18Farben, BASIC-Handbuch, i. 2600M. Otto, Obere Gasse 27, Weisdorf, 6118

Verk. propr. Taschenrechner T158, neuw., m. Netzl., 980 Progr.schr., Stoffw. modul, 40 Magn.karten, 3 Progr.bücher für 2000M. Majchr, K.-Rasmussen-Str. 4, Rostock 21, 2520

Verk. Personalcomputer „Commodore 128“ dazu Mouse 1350, Drucker (Graphic Printer VIC - 1525), Diskettenlaufwerk (Disk Drive 1570/71), Kassetteneinheit (Datassette 1530/1531) Preis 15000M. Nur schriftl. an P. Lindner, Breits Str. 15/18, Eilenburg, 7280

Commodore C64/C 128, div. Hardwareerweiterungen v. 50-2000M. Info gegen Freum. D. Höfer, Str. d. Par. Komm. 113, Gers., 6500

Verk. Commodore C118, i. 3000M. Bitte schriftl. an L. Fischer, Kiefernweg 32-4/2, Halle, 4050

C118 (18K) mit Datensatz 5000M zu verk. Eicke, O.-Benario-Str. 32, Halberstadt, 3600

Verk. C-18 mit 64-K-RAM-Erw., Datensatz u. Zubehör, 3900M. Suche Commodore-Disk Laufwerk G. Peter, Minnastr. 18, Helbra, 4253

Verk. Commodore Commodore Plus 4, 64-KBYTE-RAM - davon 80KB frei verfügbar, 152 Farben, Pixel-Gratik, Datensatz 1531, 3 Handbücher, zus. 5400M. Goetze, PF 168, Marzahn, 1701

Verk. Commodore Commodore Plus 4, 60-K-RAM frei, 30-K-ROM mit Datensatz 1531, Lit. Demokassette, unbe-nutzt, alles zus. 5000M. H. Hoffmann, Ernst-Engel-Str. 92, Karl-Marx-Stadt, 9081

Verk. Drucker, unben., i. C64, Einzelblatt u. Endlospapier i. 4000M. W. Prade, Steinstr. 2, Götze, 5800

C-64/2 mit GEOS-Betriebssystem, für 5500M zu verkaufen, K.-H. Baum, Herderstr. 34, Cottbus, 7513

Heimcomputer Commodore C64 mit Datensatz für 8500M zu verkaufen, Bruha, A.-Seeflow-Str. 47, Wismar, 2402

Zeitschriftenschau

Aus der ČSSR-Zeitschrift „Amatérské radio“, Nr. 6/1986

Zu den Aufgaben der SVAZARM-Kabinette für Elektronik, S. 201 – Radio in der Zeit der Gründung der KPČ (4), S. 203 – Aus der Arbeit der Radioklubs; Hörer-Leistungsklassen (2); OK-Maraton 1985, S. 206 – Transistorstafette (9), S. 207 – Videorekorder „HR-D140E“ (JVC, Japan), S. 209 – Stereoverstärker „Mini“, S. 211 – Schul-Computer „IQ 151“; Universeller Bus-Verstärker (2); Rechnersystem „Mikro-AR“ (Forts.); light pen für ZX-Spectrum; Anpassung Magnetbandgerät – Rechner; Programme aus dem Programmierwettbewerb „Mikroprog 85“, S. 217 – IS aus RGW-Ländern (2), S. 225 – Entwurf von TX-Endstufen (2), S. 227 – Digitaluhr, S. 229 – Module sowjetischer Farbfernseher, S. 231 – Rubriken für Wehrerziehung und aus der Welt des Funkamateurs; Ausbreitung Juli 86, S. 234.

Aus der ČSSR-Zeitschrift „Amatérské radio“ Nr. 7/1986

Entstehung und Produktionsprogramm des Tesla-Werks in Stropkov, S. 241 – 6. Plenum des SVAZARM-Zentralrats, S. 243 – Amateure als Ausbilder, S. 244 – Vom Induktor zum Amateursatelliten, S. 245 – Sommerlager, S. 246 – Wettbewerb „Integra 86“; Sensor-Schalter, S. 249 – Elektronisch regelbares Lötgerät „ERS 50“, S. 249 – XVIII. Internationale Konsumgütermesse Brno, S. 250 – Logik-Sonde 85, S. 252 – Automatische Straßenverkehrs-Signalanlage für Übungszwecke, S. 255 – Interessantes aus aller Welt, S. 256 – Einchiprechner der Reihe 8048; Rechnersystem „Mikro-AR“ (Forts.); Programme aus dem Wettbewerb „Mikroprog 85“; Programm AMTY, S. 257 – IS aus RGW-Ländern (3), S. 265 – Automat. Dia-Projektor zur Auswertung von Prüfungsfragen für Schulen u. ä., S. 267 – Stereoverstärker „Mini“, S. 268 – Videorecorder mit NF-Aufzeichnung in Hi-Fi-Qualität, S. 271 – Neue Richtungen bei SSTV, S. 272 – Rubriken für Wehrerziehung und Funksport; Ausbreitung Aug. 86, S. 273.

Suche dringend alphanumerische Tastatur evtl. Zusatzleisten, zu kaufen: R. Grahmann, E. Junghans-Str. 5, Oelsnitz 9158

Suche Verstärker mit 2x60 Watt oder mehr, von JVC, Technics oder ähnlicher Firma, im Metallgehäuse zu kaufen! Angebote an Frank Oeller, M.-Planck-Str. 3c, Schwenn, 2794

Dringend! Zeilenratte für Fernsehgerät „Stadion“ zu kauf. ges. Schlegelmilch, L. Frank-Str. 22, Suhl, 6012

Suche dringend Datenrecorder für „Atari 800“ Angebote mit Preis an A. Schmidt, M.-Planck-Str. SWH2, Zi. 8, Rostock, 2500

Suche Piezofilter 5,75 MHz Gehäuse: Chassis-Lieferant und sonstige Teile/Baugruppen für Colomat Winkler, Pat-schowstr. 7, Rostock 25. 2520

Suche Computer 64 KB, Zuschr. an Olaf Weindock, Brunnenstr. 18, Querfurt, 4240

Verk. Commodore 64; 7000 M. Tel. Berlin 5251842

Commodore C 64 für 6500 M.; Datensette für 700 M., umfangreiche Literatur für 300 M. Verkauf nur zusammen. Nur schriftl. Angebote an Wisser, Rahnsdorfer Str. 4, Berlin 1162

C 64 (Nov. 85) zu verk., 5000 M.; Reimann, Brückenstr. 2, Berlin, 1020

C 64 neuw. mit Garantie, für 6500 M zu verkaufen. Knut Hentschel, Str. der Jugend 33, WHG 154, Cottbus, 7540

Verkauf Commodore C-64, neuw., einsch. Kassettenschnittstelle i. handelsüb. Kass.-Rec., f. 6500 M. Trautmann, Hauptstr. 39, Lautenberg, 6804

Verk. Atari 800 XL m. Datensette, 4500 M. P. Freund, Möhlenberg, Blankensee, 1711

Verk. neuw. Alan 800 XL f. 3500 M. Scholz, Auenstr. 9, Wolfen, 4440

Verk. Heimcomp. Atari 800 XL neuw., 4000 M. Sowada, Neustrelitzer Str. 24, Berlin, 1092

Suche Sinclair ZX-Spectrum. Scheid-hauer, Schulstr. 23, PSF 5708, Bad Saarow, 1242, Tel. 2741

Su. Datensette f. „C 64“ m. Selbstabh. Tel. Gera 23835, n. 17 Uhr

Suche preisgünstig def. Taschenrechner und Quarzuhren, Verkäufe versch. BE, v. 0,10–0,50 M., auf Anfrage K. Leibnitz, Hütten-grundstr. 57, Hohenstein-Er. 9270

Verkaufte Atari 800 XL und Datensette für 5000 M. Worchel, Auf der Höhe 80, Hönow, 1271

KC 85/1. su. Walter, Gehestr. 1, Dresden, 8023

Suche: Kirsichtabdeckplatten, Kaltgerätestecker, Selektionscheiben und Holzgehäuse für Tonbandgeräte BG 26; Anpassungsüberträger prim.: 200 Ohm sec.: 3 bis 12 Ohm 50 VA; Röhren möglichst ungebraucht: EF 85, EF 89, EBF 89, ECC 81, ECC 82, ECC 85 und ECL 81; ältere kommerzielle Empfangsgeräte; Serviceunterlagen für Röhrenempfangsgeräte (1955 – 1970), auch Kopien von Schaltplänen; Christbaumkerzen 14 V, 7 W. Angebote mit Preis an: Alfred Jung, Liststraße 20, Fach 14 – 38, Wurzen, 7250

Kaufe Heimcomputer, Datensette, Drucker, Literatur, Grasnack, Stühlinger Str. 21, Berlin, 1157

Suche CP/M-Steckmodul für Commodore 64 (auch defekt) Amdt, Jahnstr. 5, Ahrensfelde, 1291

Suche Transverter, 200 W, 12 V/220 V oder Schaltung. Angebote an Dieter Lieblich, K.-Marx-Straße 93, Suhl, 6018

Suche KW-Empfänger EKB, auch defekt sowie Ersatzteile zu kaufen. Zuschr. an Kandt, Newtonstr. 4, Altenburg, 7400

Suche dring. 21013 m. Handbüchern, F. Mustroph, K.-Marx-Str. 23, Breitenbrunn, 0434

Suche LEDs der Typen VOA x4/x7/x8 und x9, sowie blauleuchtende LED-Anzeigen Baugröße VQE 24. H.-J. Höler, Morgenbergstraße 38, Plauen, 9900

C 128 dringend zu kaufen gesucht, T. Schöne, Karl-Marx-Str. 34, Bitterfeld, 4400

Suche für: C 64 Floppy-Disc, Kirsten, Hörigstr. 23, Dresden, 8029

Computer, evtl. mit Zusatzgeräten, zu kaufen gesucht Angebote mit techn. Daten an K. Müller, Jahnstr. 58c, Weißwasser, 7580

Magnetkarten u. Drucker für TI-59 gesucht, Enoch, Str. d. Völkerfreundschaft 26/73, Erfurt, 5062

Wer baut ein Gerät, das ein Fernsehbild in 4 Quadranten zerlegt, um dieses dann über 4 Monitore als Großbild wiedergeben zu können? H. Kazimiers, Altsiedlnitz 15 B, Dresden, 8021

Daten digitaler integrierter Schaltkreise (CMOS-Schaltkreise)

Autor: Klaus K. Streng f. Militärverlag der DDR, Neuerscheinung in der Amateurbibliothek, 192 Seiten, EVP 7,00 M, Bestell-Nr. 746 935 9

Transistor- und Schaltkreistechnik

Autoren: Hans-Joachim Fischer, Wolfgang E. Schlegel. Militärverlag der DDR, 3., völlig überarbeitete Auflage in der Amateurbibliothek, 400 Seiten, EVP 14,00 M, Bestell-Nr. 746 937 5

Einsatzbeispiele für den C 520 D

Autor: Klaus Schlenzig. Militärverlag der DDR, 2. Auflage, Amateurreihe electronica Band 235, 96 Seiten, EVP 1,90 M, Bestell-Nr. 746 926 0

Wachsame Elektronik

Autor: Klaus Schlenzig. Militärverlag der DDR, Original-Bauplan Nr. 64, Faltbogen, EVP 1,00 M, Bestell-Nr. 746 931 6

Digitaluhr in CMOS

Autor: Klaus Schlenzig. Militärverlag der DDR, Original-Bauplan Nr. 65, Faltbogen, EVP 1,00 M, Bestell-Nr. 746 932 4

Schaltmetzelle

Autor: Jürgen Jacob. Militärverlag der DDR, Neuerscheinung, 128 Seiten, EVP 6,00 M, Bestell-Nr. 746 939 1

Verk. Computer C 64, 5800 M. Schriftl. an Baumgart, Hübelerstr. 28, Dresden, 8019

C 64 f. 6000 M zu verk. Telefon Halle: 340317

Suche Heimcomputer m. Drucker und Datensette, Taupitz, Rudolfstr. 30, Dresden, 8060

Suche 4164, Floppydrive (5 1/4 Zoll, DD) 8220; 82720; TSS 17, UA-Rechner-IC, Schaltmetzelle 5V/10A. Digitalisierbrill 400 x 300 o. ä., beste Disketten, 50 M. Stägg, Mettstr. 12, Wernigerode, 3700

Wer repariert meine Computer-Anlage? Suche Partner f. Erfahrungsaustausch, Reparaturmöglichkeiten und Serviceanleitung (auch leihweise) für den Alan 130 XE, Floppy 1050, Printer 1029, Datensette und Datenmonitor Modell: MS-1265 P42, N. Bika, Fritz-Brandt-Str. 58, Zerbst 3400

Suche KC 85/1-3 mit BASIC – Interpreter u. Zubehör, Spiele, Rechenop. o. ä. Schriftl. an B. Schewc, Marktstr. 2, Gardelegen, 3570

Suche Erfahrungsaustausch über Computer SHARP MZ-700/MZ-800 U. Köppe, Erzbischofstr. 12, Magdeburg, 3040

Suche KC 85/1-3, HC 900 od. ähnl. Zuschriften an Bohnenstädt, Rathenaustr. 63, Hennigsdorf, 1422

Suche Informationen über ATARI-Computer Zuschr. an U. Dittich, Rabensteinstr. 10, Gröna, 9125

Suche AM/FM Prüfgenerator PG 1, in funktionsfähigem Zustand, zu kaufen. K. Mahmann, Hauptstraße 5, Grünitz, 9201

Suche Z 1013, 4 Stick VOB 37 Beta B 90, 600 M. St. Otto, Franz Köglar Ring 26, Freiberg, 9200

Suche ZX-Spectrum-Plus. Zuschr. m. Preis, bitte an D. Schlei, Karlstraße 70, Plauen, 9900

Schnelder CPC-6128-Fans zwecks Kommunikation gesucht Zuschr. an G. Hildebrandt, Winklerstraße 14/4, Freiberg, 9200

Suche für Sioskop EO 1/774 bzw. Gerät zur Ersatzteilgewinnung sowie Gehäuse für Sokol 4. S. Drews, Luisenstr. 8, Köthen, 4370

Suche 8 x U 2164; 2 x U 2114; Schreibmasch. S. 6005; Ladeger. m. 4NC-AKK. R 6; elektron. Schweißmaschinenlastiatur, Büttner, Gastener Str. 24, Dresden, 8021

Suche 2-m-RX, für alle Sendearten oder UKW-Transceiver, G. Handrick, J.-Curle-Siedl. 92, Kamenz, 8290

Suche: Kleinanzl.: S 40511; Fass Zylinder Beschleun.-Kontakt f. B7 S2 sowie Trafotest: 2 x 260 V, 100 V, 20 V, 6 V/2, 5 A. Verkäufe: 2 x VQC 10, 70 M; UB 857, 30 M; DS 8212, 30 M; DS 8205, 30 M; K 585 RU 3, 20 M; 74 S 405, D 251, je 10 M. Wagner, Parkstr. 25, Strausberg, 1260

Suche NF-Verst.-Schaltkr. M51515 BL und TDA 2005 M sowie guten NF-Generator. K. Rackwitz, Bahnhofstr. 84, Rehfeld, 7901

Suche ZX Spectrum plus (48 K) Knöfel, A.-Fischer-Ring 96, Potsdam, 1580

Heimcomputer, Computertätigkeit und ökon. Probl., Spiele, Graphik zu kaufen ges. Angeb. an Harz, Block 758/8, Halle-Neustadt, 4090, Tel. 657812

Kleincomputer, zu kaufen gesucht. Zuschr. mit Preisang. an Michael Kramer, Marienstraße 5, Burgstädt, 9112

Suche Computer und preisg. Kass.-Recorder. Schröder, Hermannstr. 9, Leipzig, 7050

Suche KC 85/1-3, ZX 81 oder evtl. auch anderen Heimcomputer. M. Jahnke, O.-L.-Lithal-Str. 2, Neubrandenburg, 2000

Su. FUNKAMATEUR Jahrgang 1980 und 1985. Nur schr. an Muschketal, Gerokstr. 5, Dresden, 8019

Suche Röhren SRS 457, 4451, 4452 und dazu Fassungen, Schalter und Drehkno für Endstufe, auch Hochspannungskondensatoren 5 pF bis 300 pF für 1 kV bis 5 kV. Ang. an Y 23 EK. Dr. Weissleder, H.-Eisler-Str. 10, PSF 118, Limmenau, 6300

Suche Heimcomputer ab 16 K und Bauplatz Z 1013. Angeb. mit Speichergröße, Zubehör und Preis an St. Koschke, Th.-Münzer-Str. 9, Saalfeld, 6800

Suche dringend ZX-Spectrum, Imbitt Richter, Laubstr. 7, Dresden, 8019

Suche Videorecorder, Panasonic VHS od. JVC. W. Müller, Hirtzelstr. 15, Leipzig, 7031

Suche MC Amiga, C 128 o. C 64, außerdem einen Osz. Preisang. an B. Dörer, Feldrain 20, Halle, 4020

Osz., gut erh., zu kaufen ges. Zuschr. mit Kurzbeschreibung und Preisang. an K. Kopp, Lindenstr. 11, Burgwerben, 4851

Betriebsstunden- zähler für 220-V-Geräte

(s. Beitrag in dieser Ausgabe)

Bild 1: Außenansicht des einsatzbereiten Betriebsstundenzählers.

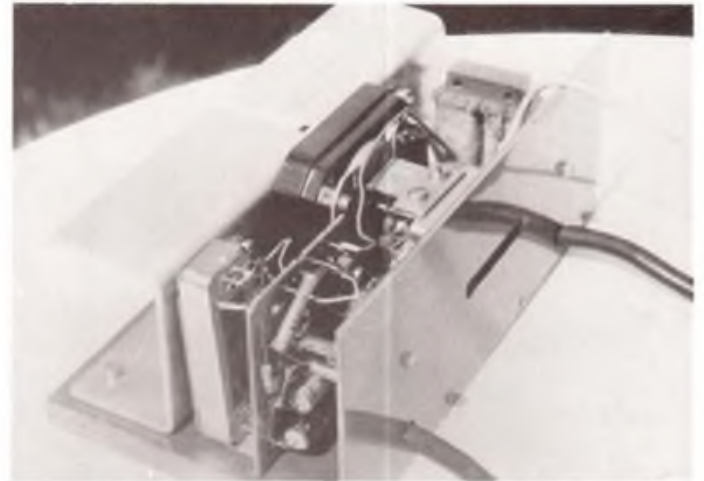
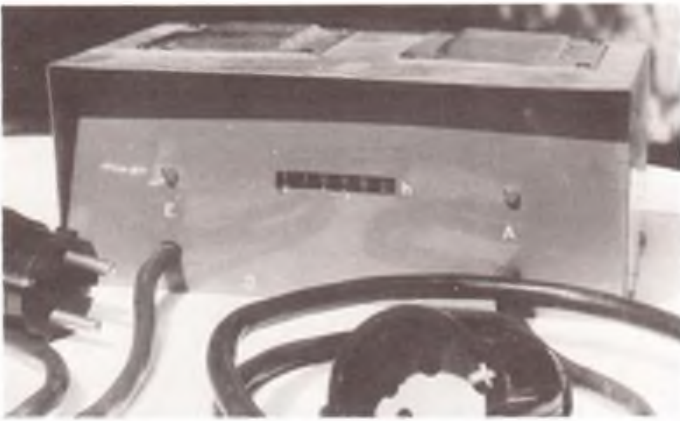


Bild 3: Blick auf die rechte Seite des geöffneten Geräts. Vorn die Leiterplatte für den Trigger und das Relais, das den Synchronmotor schaltet.

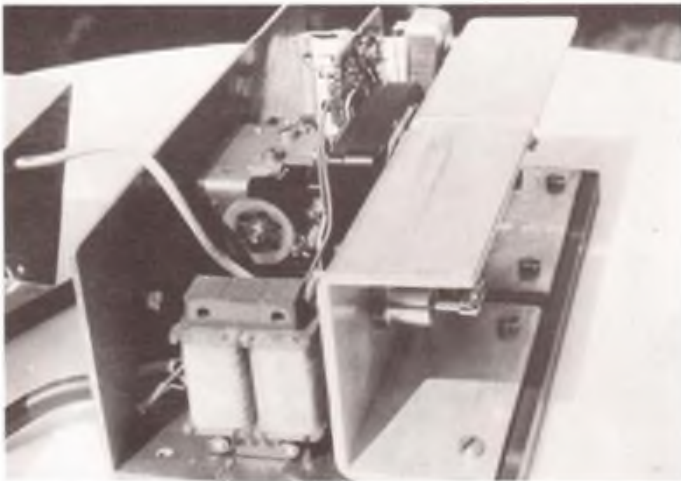


Bild 2: Blick auf die linke Seite des geöffneten Geräts. Vorn der Netztransformator, dahinter der Synchronmotor und das Untersetzungsgetriebe für das Zählwerk.

Fotos: Autor

Elektronisch gesteuerter Treppenlichtautomat

(s. Beitrag in dieser Ausgabe)



Bild 1: Außenansicht des in eine Haus-haltdose aus Plast eingebauten Treppen-licht-Zeitschalters.



Bild 2: Innenansicht des Treppenlicht-Zeitschalters. Alle Bauelemente befinden sich auf einer Leiterplatte.

Fotos: Autor

Diplome für den Funkamateuer

CUBA DX GROUP AWARD DIPLOMA GRUPO DX

Das DIPLOMA GRUPO DX wird von der Cuba DX Group des kubanischen Amateurfunkverbandes F. R. C. herausgegeben. Erforderlich sind bestätigte Verbindungen mit 4 Mitgliedern der Cuba DX Group.

Dabei gelten die allgemeinen Diplomregeln des F. R. C.:

Es zählen alle Verbindungen nach dem 1.1. 1959 ohne Band- oder Sendartenbeschränkungen. Veränderte Präfixe (CM/CO) sind gleichwertig. Verbindungen mit /am- bzw. /mm-Stationen zählen nicht. Als Antrag ist eine Liste in alphabetischer Reihenfolge der Mitgliederrufzeichen mit Datumsangabe einzureichen. Die Kosten betragen 10 IRCs.



The image shows a template for the Cuba DX Group Award Diploma. On the left, there is a vertical red and blue stripe. In the center, there is a logo featuring a palm tree with a circular emblem containing the letters 'F', 'R', and 'C'. Below the logo, the text 'CUBA GRUPO DX' is written. To the right of the logo, the text 'FEDERACION DE RADIOAFICIONADOS DE CUBA' is written in black, followed by 'DIPLOMA' in red, and 'GRUPO DX' in large blue and red letters. Below this, there is a map of Cuba and a compass rose. At the bottom, there are fields for 'OTORGADO A:', 'DIPLOMA No.', and 'CIUDAD DE LA HABANA: DE DE COMISIONADO'.

FEDERACION
DE RADIOAFICIONADOS
DE CUBA

DIPLOMA

GRUPO DX

OTORGADO A: _____

DIPLOMA No. _____

CIUDAD DE LA HABANA: _____ DE _____ DE _____ COMISIONADO