

FUNKAMATEUR




Zeitschrift der GST

- Nachrichtenausbildung
- Nachrichtensport
- Elektronik/Mikroelektronik
- Computersport

10/87

DDR 1,30 M · ISSN 0016-2833

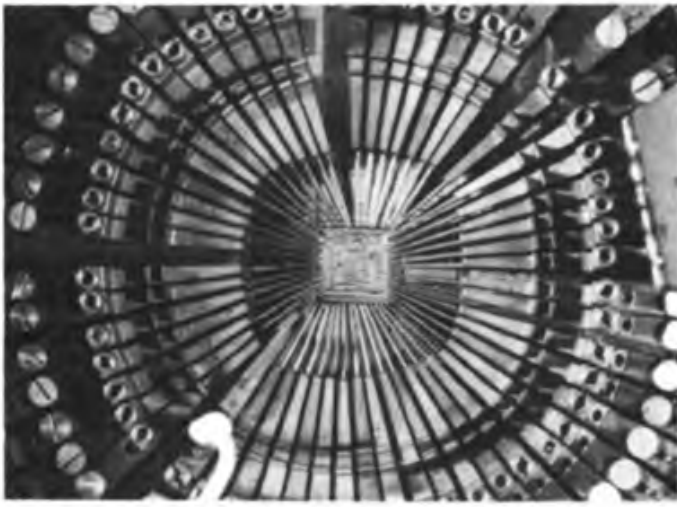

In der DDR werden nicht nur höchstintegrierte Bauelemente der Mikroelektronik in hohen Stückzahlen produziert, sondern auch die Grundmaterialien dafür und die erforderlichen technologischen Spezialausrüstungen gefertigt. Die bearbeiteten Strukturen liegen in der Größenordnung von $1\mu\text{m}$, dabei ist höchste Präzision in der Fertigung Voraussetzung. Dafür bürgt das Kombinat VEB Carl Zeiss Jena, weltbekannt durch seine Qualitätsarbeit, mit dem kombinierten Einsatz von Hochleistungsoptik und Präzisionsmechanik sowie der Anwendung der Mikroelektronik. Die dritte Ausrüstungsgeneration mikrolithografischer Anlagen ist für die Strukturierungsprozesse der 80iger Jahre konzipiert im VLSI/VHSI-Integrationsniveau. Hohe Produktionssteigerungen, automatische Prozeßführung, Flexibilität und Anpassfähigkeit erlauben diese Anlagen, die Halbleiterscheiben bis zu einem Durchmesser von 150 mm verarbeiten.



Einen Blick auf einen Vielsondentaster bietet das Foto oben links. Der Sichtkontrollplatz „SKP 01“ (o. r.) dient zur Qualitätsbestimmung von strukturierten Halbleiterscheiben. Mit dem Breitenmeßgerät „BMG 160“ (Mitte) werden Strukturbreiten an Schablonen und Halbleiterscheiben gemessen. Obwohl vollautomatische Drahtbonder gefertigt und in der Massenfertigung eingesetzt werden, hat auch der manuelle Drahtbonder „MDB 20“ (unten) vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Forschung und Entwicklung, in der Hybridfertigung und als Reparaturbonder in der Großfertigung

Fotos: RFT-Pressedienst

Herzliche Glückwünsche an die GST zum 35. Jahrestag ihrer Gründung und Dank für erfolgreiche Arbeit

Hohe Auszeichnungen der Wehrsportorganisation auf Festveranstaltungen verliehen –
GST-Mitglieder entschlossen auf dem Kurs des XI. Parteitages der SED

Das Zentralkomitee der SED übermittelte der Gesellschaft für Sport und Technik anlässlich des 35. Jahrestages ihrer Gründung am 7. August die herzlichsten Glückwünsche. In der vom Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Erich Honecker, unterzeichneten Grußadresse heißt es unter anderem:

„Die aufopferungsvolle Arbeit der Funktionäre, Ausbilder und Übungsleiter fördert die Wehrebereitschaft der Bürger der DDR, vermittelt den Jugendlichen ein fundiertes Rüstzeug für den Wehrdienst und stärkt die Verteidigungsbereitschaft der Reservisten.“ Die Grußadresse übergab Wolfgang Herger, Mitglied des Zentralkomitees der SED und Leiter der Abteilung Sicherheitsfragen im Zentralkomitee.

An der Festveranstaltung nahmen als Gäste die Mitglieder des Zentralkomitees der SED, Generaloberst Horst Brünner, Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung und Chef der Politischen

Hauptverwaltung der NVA, und Fritz Dallmann, Vorsitzender des Zentralvorstandes der VdGB, sowie weitere Repräsentanten staatlicher Organe und gesellschaftlicher Organisationen teil. In seiner Festansprache bekräftigte der Vorsitzende des Zentralvorstandes der GST, Vizeadmiral Günter Kutzschebauch, die feste Entschlossenheit der Mitglieder der sozialistischen Wehrorganisation, mit ganzer Kraft zur Verwirklichung der Beschlüsse des XI. Parteitages der SED beizutragen.

Während der Veranstaltung wurden auf Befehl von Armeegeneral Heinz Keßler, Mitglied des Politbüros des ZK der SED und Minister für Nationale Verteidigung, hervorragende GST-Kollektive mit dem Kampforden „Für Verdienste um Volk und Vaterland“ und mit der Verdienstmedaille der NVA ausgezeichnet. Dieselbe Ehrung erfuhren im Hause des Zentralvorstandes der GST langjährige Funktionäre der Wehrorganisation.

Auf Beschluß des Sekretariats des Zentralvorstandes der GST wurde für besondere Verdienste um die Entwicklung der GST an Generaloberst Horst Brünner, an weitere Persönlichkeiten und an Kollektive der Ernst-Schneller-Preis 1987 verliehen. Des weiteren wurden hervorragende Leistungen bei der Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages der GST durch die Verleihung der Ehrenspange zur Ernst-Schneller-Medaille in Gold sowie durch Überreichen einer Anerkennungsurkunde für 35jährige hauptamtliche Tätigkeit in der GST gewürdigt.

Im Verlaufe der Festlichkeiten zum Gründungstag der GST nahm das Sekretariat des Zentralvorstandes der GST von zahlreichen Vertretern befreundeter Parteien, der Massenorganisationen, von staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen Grüße und Glückwünsche entgegen.

Zum 35. Geburtstag der GST fanden in allen Bezirks- und Kreisorganisationen

Scharnhorst-Orden an G. Kutzschebauch

Erich Honecker, Generalsekretär des Zentralkomitees der SED, Vorsitzender des Staatsrates sowie des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, verlieh anlässlich des 35. Jahrestages der Gründung der GST dem Vorsitzenden des Zentralvorstandes der GST, Vizeadmiral Günter Kutzschebauch, für dessen Verdienste bei der Entwicklung der sozialistischen Wehrorganisation den Scharnhorst-Orden.

Die höchste militärische Auszeichnung der DDR überreichte Armeegeneral Heinz Keßler, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED und Minister für Nationale Verteidigung.

Wolfgang Herger, Mitglied des ZK der SED und Leiter der Abteilung Sicherheitsfragen im Zentralkomitee, überreicht an Vizeadmiral Günter Kutzschebauch, Vorsitzender des Zentralvorstandes der GST, die Grußadresse des Zentralkomitees der SED. Foto: P. Hein



festliche Veranstaltungen statt, in deren Verlauf sich die Mitglieder und Funktionäre zu noch größeren Anstrengungen bei der Sicherung des Friedens, bei der Stärkung der DDR und ihrer Landesverteidigung sowie bei der Förderung der Wehrbereitschaft der Bürger verpflichteten.

Ernst-Schneller-Preis verliehen

Innerhalb der Feierlichkeiten zum 35. Geburtstag der GST wurde an Persönlichkeiten und Kollektive der 1987er Ernst-Schneller-Preis verliehen.

Für besondere Verdienste um die Entwicklung der GST und hervorragende wissenschaftliche Leistungen erhielten die hohe Auszeichnung Generaloberst Horst Brünner, Mitglied des ZK der SED und Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung, Chef der Politischen Hauptverwaltung der NVA;

Generalleutnant Dr. Heinz Tappert, Chef Finanzökonomie, Ministerium für Nationale Verteidigung;

Oberst Heinz Wittek, Stellvertreter des Vorsitzenden des ZV der GST;

ein Kollektiv des Zentralinstituts für Jugendforschung mit Prof. Dr. habil. Walter Friedrich, Direktor, und Prof. Dr. sc. Peter Förster, Abteilungsleiter;

ein Kollektiv des ZV der GST mit Dieter Ströbl, Wolfgang Büchner und Rainer Hofmann.

Für hervorragende journalistische Leistungen wurde der Preis an Gerhard Jüttner, Journalist des Zentralorgans der DBD „Bauern-Echo“ verliehen.



In Potsdam zeichnete der Stellvertreter des Vorsitzenden des Zentralvorstandes der GST, Generalmajor Werner Eltze, anlässlich des 35. Jahrestages der Gründung unserer Organisation Ausbilder und Funktionäre des Havelbezirks aus.

Für sein langjähriges Engagement bei der Unterstützung des GST-Nachrichtensports wurde Oberst Rolf Jentsch, Kommandeur des Verbandes der NVA „Fritz Grosse“, mit der Ernst-Schneller-Medaille in Gold geehrt. Text/Foto: R. Gebser

Das Sportprogramm für den Funk- und den Fernschreibsport der GST (1)

„Im Wehrsport knüpfen wir an sportliche und technische Interessen an, streben nach hohen Leistungen, tragen zur interessanten Freizeitgestaltung bei und fördern damit die Wehrfähigkeit der Bürger unseres Landes, besonders der Jugend“, heißt es in der Entschließung des VIII. Kongresses der GST.

Wie dieses Ziel wirksam in die Tat umzusetzen ist, wurde im Bericht an den VIII. Kongreß der GST so formuliert: „Im Nachrichtensport beabsichtigen wir, die Wettkampfdurchführung zu vereinfachen. Das Wettkampfangebot wird ver-

● Aus den neuen Wettkampfinhalten ergeben sich zeitliche Reduzierungen sowie eine Minimierung des Kampfrichter- und Helfereinsatzes bei den Wettkämpfen.

Die Schwerpunkte des Sportprogramms sollen nun mit diesem Beitrag vorgestellt und erläutert werden.

Verantwortlich für die Durchsetzung des Sportprogramms in seiner Gesamtheit ist der Zentralvorstand der GST im engen Zusammenwirken mit dem Präsidium des Radiosportverbandes der DDR. Die Bezirks- und Kreisvorstände der GST tra-



Können und Konzentration wird der Funk-sportwettkämpfer auch künftig brauchen, um bei Meisterschaften aller Ebenen ein Wort mitreden zu können

Fotos: F. Noll

größert, der Anreiz zum regelmäßigen Übungs- und Trainingsbetrieb erhöht.“

Organisatorische Grundlage dafür wird das ab 1. Januar 1988 gültige „Sportprogramm für den Funk- und Fernschreibsport der GST“ sein. Es enthält neben grundsätzlichen Bestimmungen und Festlegungen zur Vorbereitung und Durchführung von Wettkämpfen die Wettkampfordnung und die Rechtsordnung sowie die Rahmenschreibungen aller Wettkämpfe.

Da die Wettkämpfe zukünftig breiter, vielfältiger und aktiver gestaltet werden, so lautet die Orientierung des VIII. Kongresses, ergeben sich mehrere Vorteile für die gesamte wehrsportliche Betätigung auch in unseren Sportarten:

● Einfach zu realisierende Wettkampfinhalte ermöglichen einen größeren Teilnehmerkreis.

● Das dazu erforderliche Training ist von jedem Sportler individuell durchführbar (im Gegensatz zum bisherigen Aufwand für z. B. die Mannschaften des Funkmehrkampfes).

● Die Organisation der Veranstaltungen wird leichter realisierbar.

gen, unter Einbeziehung der Fachkommissionen des Radiosportverbandes der DDR, für die Organisation und Durchführung der Wettkämpfe und Veranstaltungen in ihrem Territorium die Verantwortung.

Ab 1988 gliedert sich das Wettkampfsystem in

Trainings- und Vergleichskämpfe, Qualifizierungswettkämpfe, Meisterschaftswettkämpfe und Fernwettkämpfe.

Meisterschaftswettkämpfe werden ausgetragen im Funksport als

- Sprechfunkmehrkämpfe,
- Telegrafiemehrkämpfe,
- Funkpeilmehrkämpfe,
- Amateurfunkwettkämpfe,
- Schülermeisterschaften „Junge Funker“ und Schülermeisterschaften „Junge Fuchsjäger“;

im Fernschreibsport als Fernschreibmehrkämpfe (Fernwettkampf mit Endausscheid als Direktwettkampf).

Auf jeder Organisationsebene ist jährlich mindestens ein Wettkampf auszutragen – außer Amateurfunk sowie Schülermeisterschaften auf Kreisebene.

Meisterschaftswettkämpfe sind in folgenden Zeiträumen zu organisieren:

- in den Kreisen bis 15. Mai
- in den Bezirken bis 30. Juni
- Meisterschaften der DDR bis 31. August des Jahres.

Qualifizierungswettkämpfe (außer Amateurfunk und Schüler) dienen der Ermittlung von Teilnehmern zur DDR-Meisterschaft und werden jährlich einmal nach Abschluß der Bezirksmeisterschaften in drei Gruppen mit jeweils fünf Bezirksorganisationen durchgeführt:

Gruppe I – Rostock, Neubrandenburg, Schwerin, Berlin, Potsdam;
Gruppe II – Frankfurt (O.), Cottbus, Dresden, Leipzig, Karl-Marx-Stadt;
Gruppe III – Magdeburg, Halle, Gera, Suhl, Erfurt.

Fernwettkämpfe werden jährlich im Frühjahr und Herbst für Funker und

Meisterschaftswettkämpfe

1. **Qualifizierungswettkämpfe:** Startberechtigungen erhalten die zweit- und drittplatzierten Wettkämpfer bzw. Mannschaften in der Komplexwertung der jeweiligen Sportart je Klasse der Meisterschaftswertung eines jeden beteiligten Bezirks. Die Startberechtigungen sind *bezirksgebunden*, das heißt, bei Ausfall eines Wettkämpfers bzw. einer Mannschaft vor Nennschluß können die Nächstplatzierten nominiert werden.

2. **DDR-Meisterschaft:** Die Startberechtigungen erhalten alle Meister des Bezirks in der Komplexwertung der jeweiligen Sportart und Klasse sowie die zwei besten Wettkämpfer bzw. Mannschaften jedes Qualifizierungswettkampfes und jeder Klasse. Diese Startberechtigungen sind *personengebunden*. Bei Ausfall eines Wett-

Soweit die Neuregelungen der Wettkampfordnung. Ansonsten wurden bewährte Festlegungen des ehemaligen Dokuments aufgenommen. Die Rechtsordnung wurde inhaltlich nicht verändert, sondern lediglich für die Gremien des Radiosportverbandes der DDR modifiziert.
(wird fortgesetzt)

D. Dietrichkeit, ZV der GST

IKW-Vorbereitung in Blankenburg

Vom 13. bis 23. Juli 1987 trainierte die Auswahlmannschaft der DDR im Funkmehrkampf an der Funktionärschule der GST „Heinz Hoffmann“ in Vorbereitung auf den Internationalen Komplexwettkampf 1987.

Der Schwerpunkt wurde auf solche Disziplinen gelegt wie Orientierungslauf, Schießen und Handgranatenweitzielwurf. Bereits am frühen Morgen mußten die Limits im Hören geschafft sein. Die letzte Trainingseinheit endete um 21.00 Uhr. Lobenswert war die hohe Einsatzbereitschaft aller Wettkämpfer und Trainer.

Die Nominierung zum Wettkampf fiel dem Trainerkollektiv unter Leitung von Frank-Michael Dreyer nicht leicht. Während in der Kategorie A (Jugend) viele Wettkämpfer mit guten und sehr guten Leistungen vertreten waren, bestand die Kategorie C (Männer) nur aus Frank Thomas, einem erfahrenen Funkmehrkämpfer. Viele unserer bewährten Auswahlkader schieden im Verlaufe des Wettkampfsjahres aus beruflichen oder Altersgründen aus.

Das Trainerkollektiv entschied sich, trotzdem alle Kategorien starten zu lassen und die fehlenden Wettkämpfer durch Jüngere zu ersetzen. Das war sicher eine Lösung zugunsten der jungen Funkmehrkämpfer, die aber keine allzu hohen Leistungen im internationalen Vergleich erwarten läßt.

Th. Schmidt



Wie bisher werden die Erfahrungen der Älteren, wie die von Manfred Platzek, einem unserer erfolgreichen Funkpellmehrkämpfer, für die heranreifenden Jüngeren von Wert sein



Elgin Tauche aus der BO Halle war bei den XXIII. DDR-Meisterschaften eine sichere Handgranatenwerferin. Das, ihre Fingerfertigkeit und gute Kondition verhalfen ihr zum 4. Platz.

Fernschreiber in den Sektionen bzw. Grundorganisationen vorbereitet und ausgetragen. Das Wettkampfsjahr findet seinen Abschluß mit den zentralen Endausscheiden dieser beiden Fernwettkämpfe, die als Direktvergleiche im Dezember stattfinden. Alle Wettkämpfe werden auf der Basis der jeweiligen Rahmenausschreibungen organisiert.

Die Klasseneinteilung wird erweitert um die Klassen „Senioren“ und „Angehörige der bewaffneten Organe“. Im Sprechfunkmehrkampf wird nur in den Klassen „männliche Jugend“, „Männer“ und „Angehörige der bewaffneten Organe“ gekämpft. Für die Amateurfunkwettkämpfe verändern sich die Klassen nicht.

Bei den Startberechtigungen treten folgende Neuregelungen in Kraft:

kämpfers vor Nennschluß entfällt die Startberechtigung ersatzlos.

Fernwettkämpfe

Startberechtigt sind Bürger der DDR, sofern sie die für den Wettkampf erforderliche Qualifikation besitzen. Für den zentralen Endausscheid erhalten die zehn Erstplatzierten je Klasse eine *personengebundene* Startberechtigung.

Schülermeisterschaften

Startberechtigungen zur DDR-Meisterschaft erhalten bei den „Jungen Funkern“ die beste Mannschaft des Bezirks je Klasse und bei den „Jungen Fuchsjägern“ die zwei besten Wettkämpfer des Bezirks je Klasse sowie die jeweils drei Erstplatzierten je Klasse der Vorjahreswertung (*bezirksgebunden*).

Erste „Z 1013“-Tagung

Die erste DDR-weite „Z 1013“-Tagung mit einer angeschlossenen Softwarebörse findet am 5. Dezember 1987, von 10.00 bis 15.00 Uhr in Dresden (Technische Universität Dresden – Informatikzentrum, Mommsenstraße 13, Dresden, 8027) statt. Veranstalter ist die Interessengemeinschaft „Heimcomputer“ der KDT an der TU Dresden. Teilnahme- und Vortragsmeldungen bitte bis 31.10.87 an Rainer Brosig, Wilhelm-Florin-Straße 20, Coswig, 8270.

Es wird um Angaben zur verfügbaren Software und bei Referenten zu Inhalt und Länge des Vortrags gebeten.

Kleine Leistung – beachtliche Erfolge

Wie bitte? – wird vielleicht mancher Leser fragen. Habe ich richtig gelesen? Zur Beruhigung – ja. Es traf beides zu in der ersten Maiwoche. Da fand nämlich unser Lager zur vormilitärischen Ausbildung der Lehrlinge der Betriebsschule „Karl Kunger“ des Kombinats EAW Berlin-Treptow statt. Einige Kameraden der Sektion Nachrichten aus der GST-GO „Werner Seelenbinder“ hatten den nachrichtentechnischen Ausbildungsteil zu sichern – und das bei der parallel dazu angelaufenen Y37BER-Aktivität!

So also zogen die OMs Bernd, Y37AO, Martin, Y37MO und Dieter, Y37WO mit der Ausbildungstechnik und einem von Walter, Y37LO, umgebauten AFE12 in das Lager nach Serwest im Kreis Eberswalde.

Kaltes Wetter und viel Nässe verlangten einiges ab – von allen. Trotzdem verhielt sich jedermann diszipliniert und war leistungsbereit. Die Ausbildung verlief erfolgreich. In den Teildisziplinen wie Betriebsdienst im Funknetz und Gerätelehre wurde überwiegend die Note 1 erreicht.

Von den OMs wurde die verfügbare Tageszeit, vor allem aber die der Nacht, genutzt, um mit dem AFE-12-Transceiver (etwa 3 W) und einer

im Speisepunkt vier Meter hohen 80-m-Dipolantenne um die weiteste QRP-Verbindung zu wetteifern. Es gelangen eindrucksvolle (auch für die Zuhörer und Zuschauer) Funkverbindungen. Die weiteste war wohl die mit UV6AMM, nahe am Schwarzen Meer.

Insgesamt wurden in dieser einen Woche 160 QSOs aus E03 gefahren, davon 100 in Telegrafie. Erreicht wurden 17 europäische Länder – von LA bis LZ in Nord-Süd- und G4 bis UA6 in West-Ost-Richtung. Täglich um 19.00 Uhr war Sked zu unserem „Hauptquartier“ Y37BER nach Berlin in SSB, und wir berichteten uns gegenseitige Erfolge. Die OMs von der Sonderfunkstelle hatten nach dieser Woche übrigens schon mehr als 1200 QSOs im Log.

Unser Fazit aus heutiger Sicht: Durch eine erfolgreiche Motivation – gewußt warum und wie – kamen wir zu einer rundherum wirkungsvollen Ausbildung. Uns das nicht nur bei der vormilitärischen Ausbildung, sondern eben auch beim „Training mit QRP“ für die Funkamateure. Eine gelungene Sache.

D. Hermann, Y37WO

aktivieren, übernahm die Ernst-Hausmann-Oberschule eine Funkpeilgruppe unter der Leitung des Kameraden Semmerling. Diese Gruppe startete in der vergangenen Zeit bereits mit sehr guten Ergebnissen bei Bezirkswettkämpfen.

Neue Aufgaben warten auch in Zukunft auf unsere Grundorganisation. So wird zur Zeit eine Sektion Computersport in enger Zusammenarbeit mit dem VEB Vorfertigung aufgebaut. Hier gilt es aber, erst einmal Erfahrungen zu sammeln, die vorhandene Hardware effektiv zu nutzen und die Arbeit in dieser Sektion GST-spezifisch zu gestalten. Wer sich dafür und für den Amateurfunk interessiert, kann uns gern über die Schultern schauen.

R. Stadler, Y46ZH

Geburtsstagsfeier im Pionierpark

Tausende Berliner kamen am 7. August mit ihrem Nachwuchs in den Pionierpark „Ernst Thälmann“ in der Wuhlheide zum „Signal der GST“, um gemeinsam mit Kameraden aller Wehrsportarten den 35. Jahrestag unserer Organisation zu feiern. Herzlich begrüßt wurden der Sekretär der Bezirksleitung Berlin der SED, Genosse Reginald Grimmer und der Stellvertreter des Vorsitzenden des Zentralvorstandes der GST, Oberst Heinz Wittek.

Für jeden Geschmack gab es etwas: vom Segel- und Motorflugzeug zum Anfasen über Triplex und Trampolin der Fallschirmsportler bis zum funkfern gesteuerten Schiffsmodell. Selbstverständlich war auch der Nachrichtensport vertreten. Bastelstraße, Funkpeilsport und eine Geräteschau weckten ebenso das Interesse der Jüngsten und Älteren wie der Computersport und die Arbeit der Sonderamateurfunkstelle Y750.

Text/Fotos: A. Hoffmann, Y26AO

In einer kleinen Ausstellung gezeigt wurden Funkgeräte und Empfänger, die in der nachrichtensportlichen Ausbildung eingesetzt werden (u. l.)

750 Jahre Berlin ist für die Berliner Funkamateure Anlaß, den zahlreichen QSO-Partnern in aller Welt davon zu berichten

Sektion Computersport in Halle gegründet

In der GST-Verpflichtung „XI. Parteitag der SED“ sowie in Vorbereitung auf den VIII. Kongreß unserer Organisation hatte sich die GO Amateurfunk der Klubstation Y46ZH in Halle-Neustadt das Ziel gestellt, verstärkt Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Solche Aktivitäten, wie z. B. die Portaleeinsätze, wie sie im Amateurfunksprachgebrauch heißen, zum Pressefest der „Freiheit“ oder zu Wehrspartakiaden der GST bereichern das gesamte Organisationsleben. Die sonst „intern“ durchgeführte Arbeit wird hier für jeden sichtbar.

Gute Ergebnisse in der gesamten Ausbildung und hervorragende Plazierungen bei Wettkämpfen im Amateurfunk sind zu Ehren des XI. Parteitages der SED und in Vorbereitung des VIII. Kongresses der GST erreicht worden.

So wurde in der Kategorie der Hörer Kamerad Andreas Lenk DDR-Meister 1986, konnte mit guten Plazierungen bei internationalen Wettkämpfen aufwarten. Kamerad Herbert Rau wurde bei den Sendeamateuren DDR-Vizemeister und Gewinner des internationalen Wettkampfs der sozialistischen Länder.

Der Aufgabenstellung, junge Kameraden in den einzelnen Prüfungsklassen des Amateurfunks auszubilden, wurde die Grundorganisation auf hohem Niveau gerecht. In diesem Zusammenhang muß auf die enge und gute Zusammenarbeit mit dem Pionierhaus und dem GST-Kreisvorstand hingewiesen werden. Ohne diese und die zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten wären die Ausbildungsergebnisse nicht so positiv gewesen.

Um das Wettkampfleben immer wieder neu zu



Hagenower Computersportsektionen besucht

So stürmisch die Mikroelektronik Einzug in unser Leben gehalten hat, so entstehen allorts Arbeitsgemeinschaften, um vor allem junge Menschen mit der Mikrorechentechnik vertraut zu machen. So wurde auch in Hagenow im Mai 1987 eine Sektion Computersport gegründet. Ihr Leiter ist Kamerad Burghard Becker, Klubstationsleiter von Y45ZB und derzeit Student im Fach Informationstechnik an der TU Dresden.

Der Andrang war groß. Alle Mitglieder der Sektion Nachrichtensport arbeiten in der Sektion Computersport mit und ebenso zehn Kameraden von der GO des Post- und Fernmeldeamtes. Keine leichte Aufgabe war es, die Ausbildung zu koordinieren. Aber es klappt. Die Ergebnisse dieser jungen Sektion können sich sehen lassen. Dazu der Sektionsleiter: „Der Grundstein wurde schon 1985 gelegt, als die Klubstation Y45ZB einen Lerncomputer „LC 80“ erwarb. Fortan wurde daran gearbeitet, dieses Gerät in die Funkausbildung einzu-

beziehen. Dazu half uns vor allem der Beitrag im FUNKAMATEUR 1/1986 („LC 80“ als Morseübungsgerät). Den „LC 80“ nahmen wir zu Ausstellungen und Portaleinsätzen mit, um das Gerät und unsere Arbeit damit auch der Öffentlichkeit vorstellen zu können.“

Mit den Mitgliedern der GO des Post- und Fernmeldeamtes werden spezielle BASIC-Lehrgänge absolviert, während die Kameraden, die sich in der Funkausbildung befinden, gezielte Programme auf dem Gebiet des Nachrichtensports anwenden. Das sind z. B. Contestabrechnungen, Anwenderprogramme für die Funkausbildung und für Leistungsvergleiche. Jeder kann also seinen Leistungsstand auf dem Bildschirm sehen und vergleichen.

Die Hagenower können auch auf die gute Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Betrieben bauen. Da wären die Abteilung Volksbildung und das Pionierhaus zu nennen wie auch das Kartoffelveredelungswerk und das Hagenower Post- und Fernmeldeamt.

In Kürze werden der Sektion drei Ausbilder zur Verfügung stehen. Sollten dann noch einige Computer dazu kommen, ließe sich die Ausbildung noch effektiver gestalten.

Das Erreichte aus den vergangenen Monaten sieht Burghard Becker so: „Der bisherige Leistungsstand ist, daß die Schüler den Grundaufbau des KC 85/3 kennen, also Blockschaltbild und Hardware, und daß sie die Tastatur ebenso beherrschen wie das Einlesen und Abspeichern von Programmen mit Hilfe von Magnetbandgeräten. In der Zwischenzeit sind schon einige Schritte zum Erlernen der Programmiersprache BASIC getan.“

Es hat mir sehr viel Freude gemacht zu sehen, mit wieviel Spaß und Energie die Schüler an ihren beiden Kleincomputern bei der Sache waren. Gerade mit dem Spaß stellen sich Erfolge schnell ein und sind teilweise sogar entscheidend für die Berufswahl der jungen Kameraden. Welch schöner Lohn für die Ausbilder!

W. Dorschel, Y48YB
FA-Bezirkskorrespondent

Erste Programmierolympiade in Berlin

Anläßlich der Dresdner Tage in Berlin wurde in der Kongreßhalle die erste Programmierolympiade der DDR ausgetragen, beteiligt waren 55 von über 500 Bewerbern. Verantwortlich zeichneten das Informatikzentrum der TU Dresden, der Kulturpalast Dresden und das Kombinat Robotron. Im URANIA-Zentrum „simultan – wissenschaft live“ gab es zusätzlich interessante Gesprächsrunden mit Wissenschaftlern und eine Ausstellung mit Exponaten Dresdner Institute und Betriebe.

Für die Programmierer ging es im Wettkampf darum, für eine Datenbasis eine Organisationsform für den Hauptspeicher und Algorithmen zu entwickeln und in BASIC zu implementieren. In drei Zwischenrunden wurden die 16 Endrundenteilnehmer ermittelt. Sieger wurde Dipl.-Ing. R. Krebs, der im Rechenzentrum des Stahl- und Walzwerkes Brandenburg

arbeitet. Im Hardware-Wettbewerb wurde mit dem ersten Preis eine Lösung bedacht, mit der Kleincomputer an Diskettenlaufwerke angeschlossen werden können.

Bemerkenswert ist es, daß die Hälfte der 55 Teilnehmer in Berlin jünger als 19 Jahre waren, die beiden jüngsten waren 12 Jahre. Und unter den vier Preisträgern befinden sich zwei 15jährige! Computersport ist also eine Domäne der jungen Leute, die sich für den Fortschritt in Wissenschaft und Technik interessieren.

Oberling. K.-H. Schubert

Prominentester Gast war Prof. Dr. h. c. mult. Manfred von Ardenne, der seine Gedanken zur Abrüstung darlegte (rechts)
Fotos: M. Pötzsch



Die Wettkämpfer arbeiteten mit dem Kleincomputer KC 87 und – von vielen Interessenten wurden sie beobachtet



Sieger der ersten Programmierolympiade der DDR wurde der 26jährige Dipl.-Ing. R. Krebs aus Brandenburg


Die Funkstation des Revolutionskreuzers „Aurora“ (2)

Die Funkstation der „Aurora“, eine der ersten auf einem Kriegsschiff der russischen Flotte überhaupt, wurde im Funktelegrafischen Werk der Flottenverwaltung der Baltischen Flotte hergestellt und im Februar/März 1917 auf dem Kreuzer installiert. Sie bestand aus einem Sender vom Typ R 2 mit Verlängerungsspule, Umformer und Morsetaste, einem Empfänger vom Typ PM (Marineempfänger) mit Kristalldetektor und Kopfhörer mit einer Hörmuschel, einem Wellenmesser Typ WG und aus einer Leistungsschalttafel.

Der Sender ...

... der Funkstation wurde im Jahre 1911 von Leutnant I. I. Rengarten entwickelt und erhielt die Bezeichnung „Tönende Funkstation Typ UMO“ (Schaltung siehe Bild 1).

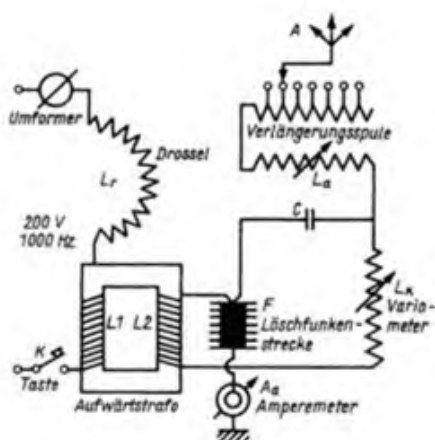Als Speisequelle für den Sender diente ein Aggregat, das aus einem Gleichstrommotor, der



vom Bordnetz mit einer Spannung von 110 V betrieben wird, und aus einem Umformer besteht. Die Tastung des Senders erfolgt im Primärkreis der Speisung des Schwingkreises L_1C mit Hilfe einer Morsetaste K. Die Kontakte dieser Taste sind zur Verminderung der Funkenbildung aus Platin hergestellt. Um Stromspitzen beim Drücken der Taste zu vermindern, ist in den Primärkreis des Aufwärtstransformators L_1L_2 die Drossel L_r geschaltet.

An der Sekundärwicklung des Transformators entsteht eine Spannung von 4500 bis 5000 Volt, die die normale Funktion der Löschfunkenstrecke nach M. Wien gewährleistet. Die Löschfunkenstrecke ist eine robuste Konstruktion aus elf Kupferplatten. Die Entladung erfolgt bei relativ niedriger Durchschlagsspannung von 900 V. Dank der schnellen Entionisierung ist sie vor parasitären Folgentladungen geschützt.


Die Regelung der Sendeleistung erfolgt durch Veränderung der Anzahl der wirksamen Kupferplatten der Löschfunkenstrecke. Der Schwingkreiskondensator C besteht aus vier parallel geschalteten Papierkondensatoren von je 6000 cm Kapazität, so daß die Gesamtkapa-

zität 24000 cm beträgt. Die Spule ist ein Variometer, das 12 Windungen versilberten Kupferbandes besitzt. Durch Drehen der Abstimm-scheibe verändert sich die Zahl der im Schwingkreis wirksamen Windungen von Null bis 12.

In den Antennenkreis ist die Verlängerungsspule L_a zur Abstimmung der Antenne auf eine bestimmte Wellenlänge in Reihe geschaltet. Die Resonanz der Antenne wird mit dem Amperemeter A kontrolliert.

Der Detektorempfänger ...

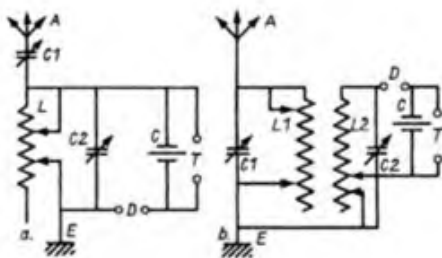... der Station ist nach einer sogenannten komplizierten Schaltung aufgebaut. Er ist umschaltbar und kann in der „komplizierten“ Variante als Zweikreisempfänger betrieben werden, wobei die Kopplung beider abstimmbaren Schwingkreise induktiv erfolgt. Das Bild 2 a zeigt den Detektorempfänger in der sogenann-



Historischer Stromlaufplan des Senders der Funkstation des Kreuzers „Aurora“ (I.)

Historischer Stromlaufplan der Varianten des Detektorempfängers der Funkstation; a - Bereich Kurzwellen, b - Bereich Langwellen

ten „einfachen“ Variante. Hier arbeitet er als Einkreisempfänger. Der gewählte Wellenbereich ist „Kurzwellen“. Die „komplizierte“ Variante mit zwei abstimmbaren Schwingkreisen ist in Bild 2 b dargestellt. Der Wellenbereich ist „Langwellen“.

Die technischen Parameter des Empfängers werden entsprechend von seinem Detektor bestimmt. Er war früher unter dem Namen Wellendetektor bekannt. Um 1915/16 verdrängten die Kontaktdetektoren aufgrund ihrer Vorteile andere Detektorarten.

Im Empfänger der Funkstation der „Aurora“ wurden zwei vorab eingestellte Kontaktdetektoren verwendet, so daß bei anliegender Funkverbindung nur noch ein Feinabgleich erfolgen mußte. Der erste Detektor besaß einen Zinkit-Chalkopyrit-Kontakt, der zweite einen Pyrit-Kupfer-Übergang. Außerdem wies der zweite Detektor, der von der Verwaltung der Flotte in Auftrag gegeben wurde, eine konstruktive Besonderheit auf. Sie bestand darin, daß im Kristallhalter drei Kristalle befestigt waren, von denen ein beliebiger benutzt werden konnte.

Im oberen Teil der Frontseite des Empfängers

befindet sich der Antennenumschalter, mit dessen Hilfe die Antenne an den Sender oder Empfänger geschaltet wird. Die Arbeitsweise der „tönenden Funkstation“ beruht auf dem Prinzip der Löschfunkenstrecke, das gegenüber dem Knallfunkenprinzip mehrere Vorteile aufweist.

Um bei geringer Länge der Löschfunkenstrecke und bei niedriger Speisespannung die notwendige Leistung und damit Reichweite der Station zu erhalten, mußte die Zahl der Entladungen pro Zeiteinheit erhöht werden. In den Funkstationen des Typs UMO waren es bis zu 2000 Entladungen je Sekunde. In diesem Fall hört man das Signal des Senders im Kopfhörer nicht als Knarren wie bei den Knallfunken sendern, sondern als ununterbrochenen Ton, dessen Frequenz durch die des Umformers bestimmt wird. Durch eine einfache Regelung war es möglich, in den Kopfhörern einen „musikalischen“ Ton bestimmter Höhe zu erhalten. Gerade dieser Ton der Signale bedingte die erhöhte Reichweite und Zuverlässigkeit der Funkstation mit Löschfunkenstrecke. Das war so, weil sich die Kopfhörer erstens als empfindlicher für die musikalischen Töne erwiesen. Sie gaben diese wesentlich besser wieder, als das Knarren der Knallfunken sender. Zweitens konnten die tönenden Signale besser voneinander und vom Pegel der Störungen unterschieden werden.

Die Inbetriebnahme des Senders ...

... einer solchen „tönenden Funkstation“ vollzog sich gewöhnlich so, daß zuerst der Sender auf die notwendige Wellenlänge abgestimmt wurde. Danach wurden die entsprechenden Klemmen der Verlängerungsspule geschlossen.

Nun wurde der Umformer gestartet und mittels Einstellwiderstand die Stromfrequenz so geregelt, daß im Primär- und Sekundärkreis des Aufwärtstransformators Resonanz eintrat. In Abhängigkeit von der geforderten Reichweite des Senders wählte man mit Hilfe einer speziellen Tabelle die Anzahl der Kupferplatten der Löschfunkenstrecke. Anhand der Tontabelle wurde die Spannung bestimmt, die bei vorgegebener Länge der Löschfunkenstrecke den gewählten musikalischen Ton ergab. Diese Regulierung wurde mit einem Einstellwiderstand vorgenommen.

Vor dem Beginn des Sendens wurde die Taste gedrückt und unter Kontrolle des Amperemeters des Senders eine Nachstimmung des Variometers vorgenommen, so daß Resonanz zwischen Schwingkreis und Antennensystem eintrat. Zur Kontrolle der Tonreinheit wurde ein Kontrollempfänger benutzt, den man als „Tonprüfer“ bezeichnete.

O. Bytschkow, D. Tribelski

(Übersetzung von S. Scheffczyk, Y44RO/Y62Z, aus „Radio“ 11/1986; redaktionell gekürzt.)

Zur Entwicklung der sowjetischen Funkmeßtechnik (2)

1932 wurde durch die Verwaltung Luftverteidigung der Roten Arbeiter-und-Bauern-Armee die Idee des Ingenieurs P. K. Ostschepkow aufgegriffen, Funkwellen für die Entdeckung von Flugzeugen zu verwenden und damit die Effektivität und Zuverlässigkeit der Luftraumaufklärung wesentlich zu erhöhen. Der Volkskommissar für Verteidigung K. E. Woroschilow unterstützte diese Initiative und empfahl, eine Beratung führender Wissenschaftler zu dem Problem durchzuführen.

Die Beratung fand am 16. Januar 1934 unter Leitung des Akademiemitglieds A. F. Joffe unter Beteiligung namhafter Spezialisten statt. Sie faßte einen klaren Beschluß über die Zweckmäßigkeit und die Zielrichtung weiterer Forschungen. Im Heft 2/1934 der Zeitschrift der Luftverteidigung veröffentlichte Ostschepkow seine Auffassungen über ein Aufklärungssystem der Luftverteidigung. Es betonte darin die Vorteile der Impulsmethode für die Ortung von Luftzielen. Außerdem entwickelte er die Idee einer Rundblickstation, die gleichzeitig Entfernung und Seitenwinkel des Zieles bestimmen konnte.

Flugzeuge auf Grund der Interferenzschwebungen entdeckt und mit einem als „Ondulator“ bezeichneten Gerät aufgezeichnet. Mit dem Überlagerungsempfänger konnten Ziele in einem 70 km breiten Streifen bis in 12 000 m Höhe erfaßt werden.

Die Arbeiten an einem Richtgerät für die Flak

Im Auftrag der Hauptverwaltung Artillerie wurde im Zentralen Radiolaboratorium (ZRL) und im Leningrader Elektrophysikalischen Institut (LEFI) am Problem des funktechnischen Richtens der Flak gearbeitet. Unter Leitung Schembels entstand 1935 das erste Dezimeterwellenfunkmeßgerät mit zwei zum Senden und zum Empfang nebeneinander angeordneten 2-m-Parabolspiegeln für eine Wellenlänge von 21 bis 29 cm. Mit einer ausgestrahlten Dauerstrichleistung von 8 bis 15 Watt konnte ein leichtes Flugzeug in 8 km Entfernung entdeckt und seine Winkelkoordinate bestimmt werden. Mit der mobilen Anlage „Burja“ beobachtete Schembel im selben Jahr auch die Reflexion von 100 km entfernten Bergen, wobei


(Wellenlänge 15 cm, Leistung 20 Watt, 1 Sende- und 2 Empfangsantennen mit fächerförmigem Diagramm) und einem Impulsfunkentfernungsmesser (Wellenlänge 80 cm, Impulsleistung 10-15 kW), wurde praktisch 1940 abgeschlossen. Auf Grund der Evakuierung des Betriebes im Herbst 1941 wurde die Serienproduktion nicht aufgenommen. Einige Versuchsgeräte kamen in der Luftverteidigung Moskaus und Leningrads zum Einsatz. Mit den genannten Entwicklungsarbeiten waren aber wichtige Voraussetzungen für die nachfolgende Konstruktion und Fertigung einer Geschützrichtstation für die Flakartillerie geschaffen worden.

Die Entwicklung der Luftraumaufklärungsstation

Auf Bitten der Verwaltung Luftverteidigung der Roten Armee wurde Anfang 1935 das von Joffe geleitete Physikalisch-Technische Institut der Akademie der Wissenschaften der UdSSR mit der Entwicklung eines Geräts für die Fernaufklärung betraut. Die dort durch D. A. Roschanski und J. B. Kobsarew begonne-



Ansicht der Aufklärungsstation RUS-1

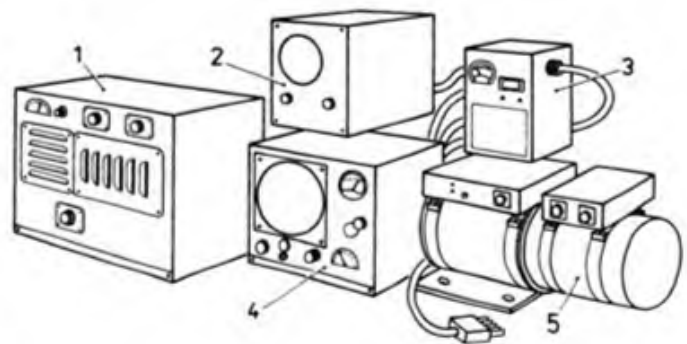

Flugzeugfunkmeßstation Gneis-5; 1 – Sender/Empfänger, 2 – Sichtstation des Flugzeugführers, 3 – Stromversorgungsakkublock, 4 – Sichtstation des Navigators, 5 – Umformer

Noch im selben Jahr wurde unter Leitung von B. K. Schembel die Versuchsanordnung für ein Aufklärungssystem „Rapid“ aufgebaut und gemeinsam mit der Verwaltung Luftverteidigung erprobt. Dabei strahlte ein Sender Dauerschwingungen mit der Wellenlänge 4,7 m und einer Leistung von 200 Watt ab. Die im Abstand von 50 und 70 km aufgebauten Empfangsanlagen registrierten den Durchflug eines Flugzeugs in 5 200 m Höhe zuverlässig anhand der Schwebungen, die durch die Interferenz der direkten und der reflektierten Wellen auftraten. Auf der Grundlage dieser Experimente entstand später unter Leitung D. S. Stogows das lineare Aufklärungssystem, das 1939 unter der Bezeichnung RUS-1 (radioulowlitel samoljotow) in die Bewaffnung der Luftverteidigung aufgenommen wurde.

Ein Gerätesatz dieser ersten sowjetischen Funkmeßstation bestand aus einem Sender und zwei Empfangsstationen auf Kraftfahrzeugen, die mit ihren Richtantennen eine Art elektromagnetischen „Vorhang“ erzeugten. Beim Durchfliegen des „Vorhangs“ wurden

er zur Entfernungsmessung erstmals die Frequenzmodulation anwandte.

1937 führte man zur genaueren Bestimmung der Winkelkoordinaten das Verfahren der signalgleichen Zone mittels rotierendem Dipol ein. In den folgenden Jahren wurden die Arbeiten an einem Gerät für die Flak in Leningrad unter Leitung von Bontsch-Brujewitsch und in Charkow von A. A. Sluzkin fortgesetzt. Es entstanden die Anlagen B-2 und B-3 sowie „Rubin“ und „Zenit“. Dabei konstruierte man eine Serie von Magnetronen mit mehreren Resonatoren für den Dezimeter- und Zentimeterwellenbereich, die zu Prototypen späterer Magnetronentwicklungen in der UdSSR und in anderen Ländern wurden. 1940 konnte in der UdSSR die Erfindung des Reflex-Klystrons durch N. D. Degtarjow registriert werden, die große Bedeutung für die Schaffung von Empfängern im Zentimeterwellenbereich haben sollte.

Die Konstruktion eines Funkmeßkomplexes für die Flak, bestehend aus einem Dauerstrichgerät zur Bestimmung der Winkelkoordinaten

nen Forschungen auf dem Gebiet der UKW-Technik führten zum Bau der ersten sowjetischen Impulsfunkmeßstation. Nach 1935 wurde mit einer Versuchsanlage der Beweis erbracht, daß man mit einem Impulsgenerator auf der Wellenlänge 4 m eine Aufklärungsentfernung von 100 km erreichen kann. Zu den technischen Voraussetzungen der Impulsortungsstation gehörten die Entwicklung einer speziellen Senderöhre für den Impulsbetrieb (IG-7, Prototyp der später weit verbreiteten IG-8) und eines Empfangs- und Anzeigegeräts mit einer Elektronenstrahlröhre, das vom Sender synchronisiert wurde.

Im Frühjahr 1937 entfaltete das Kollektiv Kobsarews auf dem Versuchsgelände der Verwaltung Luftverteidigung eine arbeitsfähige Funkmeßstation und erhielt Resultate, die es erlaubten, die Industrie mit der Konstruktion der Impulsfunkmeßstation großer Reichweite zu betrauen. Die 1937/38 durchgeführten Erprobungen bestätigten die Vorzüge des Impulsverfahrens.

(wird fortgesetzt)

Oberst E. Schlenker

Berufsunteroffizier der NVA



Die Nationale Volksarmee bietet Jugendlichen, die bereit sind, für den militärischen Schutz des Friedens und unseres sozialistischen Vaterlandes Soldaten zu führen und moderne Technik zu meistern, interessante und vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten als Berufsunteroffizier mit MEISTERQUALIFIKATION.

Voraussetzungen:

- 10. Klasse der OS
- Facharbeiterabschluß
- guter Gesundheitszustand
- vormilitärische Laufbahnausbildung in der GST
- Führerschein Fahrzeugklasse C

Förderung und Perspektive:

- Hilfe bei der Berufswahl
- Ausbildung in über 30 Fachrichtungen mit einer Qualifikation als Meister der sozialistischen Industrie
- kontinuierliche Beförderung
- stetig steigender Verdienst
- Wohnung am Dienstort
- Förderung und Unterstützung nach Ausscheiden aus dem aktiven Wehrdienst

Ein Beruf in der Nationalen Volksarmee –

eine Chance auch für dich!

Frage deinen Klassenleiter,

informiere dich im Berufsberatungszentrum!

Schriftliche Bewerbung bis 31. 3. in der 9. Klasse.

Daimler-Benz mit der AEG auf Rüstungskurs

Die „Elefantenhochzeit“ zwischen dem Automobilkonzern Daimler-Benz und dem Elektronikunternehmen AEG vor rund zwei Jahren hat weitreichende Auswirkungen in der BRD. Die Gruppierung avancierte zum umsatzstärksten Konzern in der Bundesrepublik und eroberte führende Positionen im Rüstungsbereich. Im vergangenen Jahr realisierte der Konzern unter Einbeziehung der AEG einen Umsatz von 65,6 Milliarden DM und einen ausgewiesenen Gewinn von 1,8 Milliarden DM. Damit baute dieser Gigant seinen Einfluß in der Politik und bei den Unternehmerverbänden der BRD kräftig aus.

Schon lange auf Rüstung gesetzt

Daimler-Benz ist durch den Kauf verschiedener Unternehmen dabei, das Flaggschiff im Rüstungsgeschäft der BRD zu werden. In diesem Bereich ist die Firma kein unbeschriebenes Blatt. Ihre Entwicklung ist eng verknüpft mit dem deutschen Militarismus, dem sie ihre technologischen Spitzenleistungen profitanhäufend zur Verfügung stellte. Schon im Ersten Weltkrieg lieferte Daimler Lastkraftwagen und Flugzeugmotoren an das kaiserliche Heer und war mitverantwortlich für das sinnlose Hinschlachten von Millionen Menschen. 1918 war der Umsatz von 1913 versechsfacht! Im Zweiten Weltkrieg schaffte der Konzern noch mehr Profit aus dem Völkermord durch den deutschen Faschismus.

1952: Die Trümmer des bislang verheerendsten Krieges in der Menschheitsgeschichte sind noch überall gegenwärtig – Daimler-Benz aber beginnt wieder mit dem Bau von Panzermotoren und ist seitdem an allen großen Rüstungsgeschäften und -projekten der BRD verschiedener Formen vertreten.

Daimler-Stern in den Weltraum?

Dem Daimler-Benz-Konzern – gelenkt und gesteuert durch die Deutsche Bank – reicht das alles noch nicht. Er will noch größer und mächtiger werden. Die, wie es in diesen Kreisen heißt, fast zehn Milliarden DM an Rücklagen, sprich Reinprofit, sollen gewinnbringender angelegt und vermehrt werden: Für die Bosse! Versteht sich! Für die Arbeiter? Nein! Die müssen fürchten, auf die Straße gesetzt zu werden!

Für den weiteren Profitgewinn aber müssen einige Manipulationen getätigt werden, denn der kapitalistische Automarkt bewegt sich seit Jahren nur noch ganz langsam. Sicher, Fahrzeuge wie Mercedes-Pkw, die wohl ohnehin nur einer be-

grenzten Schicht zugänglich sind, werden weiterhin ihre Kunden finden. Aber Zuwachsraten in großem Umfang sind auf Dauer nicht zu erwarten.

Daimler will deshalb ein Mischkonzern werden, der sich auf Hochtechnologien konzentriert, die „zukunfts-“ und gewinnträchtig sind. So riß man sich die Motoren- und Turbinenunion (MTU) für 680 Millionen DM unter den Nagel (2,2 Milliarden DM Umsatz, davon 56 Prozent Rüstungsanteile). Anschließend erwarb Daimler 68 Prozent Kapitalanteile an der Dornier-Gruppe (1,6 Milliarden DM Umsatz, davon 46 Prozent Rüstungsanteile) für 500 Millionen DM und sicherte sich somit den Anschluß an die Luft- und Raumfahrtindustrie.

Doch damit nicht genug. Der fetteste Happen, den der Daimler-Hai je verschlang, war die AEG (11 Milliarden Umsatz, davon 16 Prozent Rüstungsanteile), die Anfang der 80er Jahre stark in Bedrängnis geriet und vor der Pleite stand. Nur eine Rettungsaktion des bundesdeutschen Monopolkapitals sorgte für das Überleben.

Um aber mit der technischen Entwicklung Schritt halten, investieren, Forschung betreiben, qualifizierte Kader binden zu können, fehlte es der AEG an Geld. Das änderte sich durch den Ankauf durch Daimler, was eine Spritze von 1,6 Milliarden DM bedeutete. Daimler kommt nun über die AEG an Hochtechnologien wie Mikroelektronik, Informatik, Satelliten-, Hochfrequenz-, Kommunikations-, Verkehrs- und Antriebstechnik heran.

Durch diese Mammutkäufe produziert der Konzern neben Pkw und Lkw nun auch Satelliten und Raketen, militärische Radartechnik und Elektronik, Motoren und Triebwerke für Kampfflugzeuge. Und – mit dem Mercedes-Stern soll es auch zu den Sternen, in den Weltraum gehen. Der Konzern rechnet mit einer Beteiligung am US-amerikanischen SDI-Projekt.

Waffenexport

Seit Jahrzehnten beteiligt sich Daimler am profitablen Waffenexport der BRD. Neben Militär-Lkw und den Unimogs (Zugmaschine für schweres Kriegsgeschütz) wurden verschiedene Panzerfahrzeuge entwickelt und produziert, wie der Spähpanzer „Luchs“ und der Transportpanzer TPz 1. Zusammen mit Thyssen wurde der Randpanzer TM 90 und der Panzerwagen UR 416 gebaut. Kriegsgeschütz mit dem Stern aus Untertürkheim ist bezeichnenderweise besonders in El Salvador, der

Türkei und in Chile anzutreffen. Bis heute lieferte Daimler-Benz, allen dementsprechenden Resolutionen der Vereinten Nationen zum Trotz, allein über 6000 Unimogs an das südafrikanische Apartheidregime!

Auftraggeber: BRD-Bundeswehr

Seit Ende der 70er Jahre existiert das Beschaffungsprogramm der BRD-Bundeswehr, u. a. für die 2. und 3. Generation militärischer Kraftfahrzeuge. Der größte Teil fällt selbstverständlich auf Daimler-Benz. 1977 begann man mit der Auslieferung von 15000 Lkw der 5-Tonnen-Klasse mit einem Kostensatz von mehr als zwei Milliarden DM. Ein Jahr später wurden die ersten von 17000 Unimogs an die Bundeswehr übergeben. Die Kosten bis 1985: 887 Millionen DM.

Der Konzern wird sich noch stärker in der Rüstungsindustrie engagieren. Auf der Hauptversammlung des Unternehmens Anfang Juli 1987 in Stuttgart verwies der Vorstandsvorsitzende Breitschwerdt darauf, daß der Luft- und Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) Produktionsstrecken habe, auf denen auch die Daimler-Benz-Töchter AEG und Dornier tätig sind. Eine stärkere Kooperation der Luftfahrtunternehmen der BRD, die zum großen Teil Rüstungsbetriebe sind, werde wünschenswert. Breitschwerdt schloß eine kapitalmäßige Beteiligung an MBB nicht aus.

Eines ist heute schon sicher. Der einflußreiche Rüstungskonzern Daimler-Benz profitiert vom teuersten Rüstungsprogramm der BRD-Bundeswehr. Den Werkstätten der Bundesrepublik werden für neue Waffen, Munition und andere Kriegstechnik bis zum Jahre 2000 Hunderte von Milliarden DM aus der Tasche gezogen werden.

Wie heißt es bereits bei Marx im „Kapital“?

„Mit entsprechendem Profit wird Kapital kühn. 10 Prozent sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens.“

Es liegt mit an uns, an der politischen, ökonomischen und militärischen Stärke des Sozialismus, ob die aggressivsten imperialistischen Kreise jemals wieder die Möglichkeit sehen, diese 300 Prozent Profit zu erlangen.

E. Halentz

Software effektiv einsetzen und mehrfach nutzen

Die Redaktion ist bemüht, zur Klärung des Problems der gesellschaftlichen Nutzung privat entwickelter Software beizutragen. Welch hohe Anforderungen an Software zu stellen sind, zeigt der nachfolgende Beitrag von K. Nendel, Staatssekretär im Ministerium für Elektrotechnik und Elektronik.

Die Mikroelektronik und die sich auf ihrer Grundlage entwickelnde moderne Informationsverarbeitung sind als Schlüsseltechnologien unmittelbar mit der Software verbunden. Diese bestimmt als Bestandteil flexibler informationsverarbeitender Technik vor allem die Effektivität und Wirksamkeit elektronischer Lösungen. Software ist ein Produkt geistig-schöpferischer Arbeit und weist einen hohen Veredlungsgrad auf. Einmal entwickelt, läßt sie sich beliebig oft duplizieren, leicht austauschen, aktualisieren, korrigieren und erweitern. Diese Eigenschaften machen ihren Wert für eine hohe Dynamik im gesamten Reproduktionsprozeß aus, besonders in puncto Flexibilität der Technik.

Unter diesem Gesichtspunkt stellen sich Kombinate und Betriebe der DDR darauf ein, Software immer umfassender für hohe ökonomische Effekte einzusetzen. Zwei Aspekte sind dabei von Gewicht. Einerseits geht es darum, entsprechende Entwicklungskapazitäten konsequent zu stärken und in wachsendem Maße Softwarespezialisten an den Bildungseinrichtungen und am Arbeitsplatz auszubilden, verbunden mit neuen Arbeitsinhalten für viele Werktätige. Zum anderen gilt es, Software effektiver herzustellen und zu nutzen. Das verlangt eine straffe Organisation und Koordinierung, um Doppelarbeiten zu vermeiden und Reserven zu erschließen.

Verbindliche Grundlagen der Arbeitsteilung sind mit gesetzlichen Regelungen im Vorjahr geschaffen worden, insbesondere mit der Anordnung über die Planung, Bilanzierung und Abrechnung von Software (GBI. Teil I Nr. 4 1986) und der Anordnung über Informations- und Beratungsleistungen zur Entwicklung, Produktion und Mehrfachnutzung von Software in der DDR (GBI. Teil I Nr. 9 1986).

Hersteller der Technik liefern Grundprogramme

Die Bereitstellung von Basissoftware, das heißt der Betriebssysteme, Übersetzungsprogramme, Dienstprogramme und anwendungsorientierter Querschnittssoftware, erfolgt weitestgehend durch die Hersteller der Rechen- und Steuerungs-

technik, die dabei mehr und mehr Kooperationsbeziehungen zur Akademie der Wissenschaften der DDR, dem Werkzeugmaschinenbau und dem Hochschulwesen nutzen.

Hier wirkt als koordinierendes und bilanzierendes Organ der VEB Kombinat Robotron mit seiner sachgebietsorientierten Informations- und Beratungseinrichtung, über die sämtliche Anträge für Entwicklungsaufgaben zur Basissoftware geprüft und bestätigt werden. Anliegen dieser zentralen Bewertung ist es, eine abgestimmte Entwicklung der Betriebssysteme in Abhängigkeit von der jeweiligen Rechnerkategorie zu sichern, standardisierte bzw. international gebräuchliche Programmiersprachen anzuwenden und eine weitgehend vom Rechnertyp unabhängige Querschnittssoftware zu schaffen.

Pür die SKET-Projekte des Magdeburger Thälmannwerkes steht jetzt zur Fertigung von Musterleiterplatten ein computergestütztes Konstruktionssystem zur Verfügung mit einer modernen Lichtzeichenmaschine aus dem Kombinat Carl Zeiss Jena
Foto: ADN/ZB - Schulz



Anwendungssoftware hingegen wird hauptsächlich von den Anwendern selbst entwickelt. Dazu wurde 1986 die Zentrale Informationsbank Software des VEB Kombinat Datenverarbeitung gebildet. Spezialisten dieser Einrichtung haben die Aufgabe, konkreten Nachweis über vorhandene und geplante Software zu führen und Informationen über nutzbare Programme für Softwareentwickler und -nutzer, für die sachgebietsorientierte Informations- und Beratungseinrichtung sowie der Beratungs- und Informationsstellen Mikroelektronik in den Bezirken zur Verfügung zu stellen.

Jeder Softwareentwickler hat demzufolge die Pflicht, schon mit der Erarbeitung der Aufgabenstellung die Zentrale Informationsbank Software zu informieren, ihr die erforderlichen bibliographischen Angaben und Leistungsparameter des zukünftigen Softwareproduktes anzugeben.

Eigene Spezialisten in vielen Betrieben

Besonders wichtig für die Entwicklungskollektive ist es, solche Software zu schaffen, die sich mehrfach nachnutzen und somit effektiv einsetzen läßt. In einigen Bereichen und Kombinaten stehen den Entwicklern inzwischen Fachleute in sachgebietsorientierten Informations- und Beratungseinrichtungen nach dem Beispiel des Kombinats Robotron zur Seite. Sie setzen sich dafür ein, daß kombinatsübergreifende Software bereits mit dem Pflichtenheft geplant und in hoher Qualität für andere Kombinate nutzbar bereitgestellt wird. Derzeit gibt es mehr als 10 solche Einrichtungen in Kombinaten.

Durch konsequenten Einfluß der Leiter in ihrem Verantwortungsbereich gilt es

nun, weitere Reserven zum effektiven Einsatz von Software zu erschließen. Das betrifft zum einen die breitere Nutzung der zentralen und territorialen Informations- und Beratungseinrichtungen und zum anderen die Möglichkeiten, selbst das eigene Produkt anzubieten; z. B. auf Softwarebörsen und Angebotsmessen und in Nutzungs- und Anwendergemeinschaften.

Von nachnutzungsfähiger Software wird verlangt, daß sie nutzergerecht aufgebaut und dokumentiert ist, Garantien und technische Betreuung gewährleistet sind und nicht zuletzt auch erforderliche Anpassungsleistungen durch den Anbieter übernommen werden. Solche Qualitätszielstellungen und die dazu möglichen Lösungsrichtungen sind bereits im Pflichtenheft und im Erneuerungspäß durch den Entwickler mit zu verankern, um eine effektive Nachnutzung zu planen.

Arbeitsmaterial für den KC 85/3 (1)

BASIC – Anweisungen und Kommandos

AUTO	Automatische Zeilennummerierung	AUTO [zn] [,s]
BEEP	Erzeugen eines Tones	BEEP [anzahl]
BLOAD	Einlesen eines U-880-Programms	BLOAD
BYE	Zurück in das Betriebssystem	BYE
CALL*	Aufrufen eines U-880-Programms	CALL* stadr (hex)
CALL	Aufrufen eines U-880-Programms	CALL stadr (dez)
CIRCLE	Zeichnen eines Kreises	CIRCLE x, y, r [,f]
COLOR	Einstellen der Vordergrund- und der Hintergrundfarbe	COLOR v, h
CLEAR	Löschen des Variablenspeichers, Begrenzen des String- und BASIC-Speichers	CLEAR [ausdr], [,ausdr]
CLOAD	Laden eines BASIC-Programms von Kassette	CLOAD "name"
CLOAD*	Laden eines Variablenfeldes von Kassette	CLOAD* "name";feld-name
CLOSE	Schließen einer Kanaloperation	CLOSE r#n
CLS	Löschen des Bildschirms	CLS
CONT	Fortsetzen eines mit BRK unterbrochenen Programms	CONT
CSAVE	Abspeichern eines BASIC-Programms auf Kassette	CSAVE "name"
CSAVE*	Abspeichern eines Variablenfeldes auf Kassette	CSAVE* "name";feld-name
DATA	Feld mit Konstanten	DATA k [,k...]
DEEK	Lesen zweier aufeinanderfolgender Speicherplätze	DEEK (i)
DEF FN	Definieren einer Funktion	DEF FN name (p) = ausdr
DELETE	Löschen von Programmzeilen	DELETE a,e
DIM	Definieren von Variablenfeldern	DIM name (i [,i...])
DOKE	Schreiben auf zwei aufeinanderfolgende Speicherplätze (j auf i und i + 1)	DOKE i,j
EDIT	Programmkorrektur	EDIT zn
END	Programmende	END
FOR TO STEP	Programmschleife	FOR v = ausdr TO ausdr [STEP s]
NEXT		GOSUB zn
GOSUB	Unterprogrammaufruf	GOTO zn
GOTO	Unbedingter Sprung	IF ausdr GOTO zn
IF	Bedingter Sprung	IF ausdr THEN zn
		IF ausdr THEN anw
INK	Einstellen der Vordergrundfarbe	INK v
INP	Liest Byte aus Port i	INP i
INPUT	Eingabe	INPUT ["str";] v
INPUT#	Eingabe von wählbarem Eingabegerät	INPUT# n v
JOYST	Spielhebelabfrage	KEY tastnr
KEY	Belegen der Funktionstasten	KEYLIST
KEYLIST	Listen der Funktionstastenbelegung	LET v = ausdr
LET	Wertzuweisung	LINE xa,ya,xe,ye [,f]
LINE	Zeichnen einer Linie	LINES [anzahl]
LINES	Festlegen der Anzahl der aufzulisten- den Programmzeilen	LIST [zn]
LIST	Programmauflisten	LIST# n "name"
LIST#	Ausgeben eines Programms auf ein wählbares Ausgabegerät	LOAD# n "name"
LOAD#	Einlesen eines mit LIST# ausgegebenen Programms	LOCATE z,s
LOCATE	Kursor positionieren	NEW
NEW	Speicher löschen	

BASIC des KC 85/3

1. Konstanten

Vom BASIC-Interpreter des KC 85/3 werden folgende Konstanten realisiert und verarbeitet:

- Integerzahlen von -999 999 bis +999 999,
- Festkommazahlen, deren Betrag zwischen 0,01 und 999 999 liegt,
- Gleitkommazahlen, deren Betrag nicht im Bereich der Festkommazahlen liegt.
- Die mathematische Zahl PI ist unter diesem Namen mit dem Wert 3.141 59 definiert.

Der Gesamtzahlbereich reicht von 9.403 96E-39 bis 1.701 41E+38. Zeichenkettenkonstanten (Strings) können maximal 255 Zeichen lang sein.

2. Variablen

Die Namen von Variablen beginnen mit einem Buchstaben und können beliebig lang sein. Vom Interpreter werden nur die ersten zwei Zeichen beachtet. Reservierte Wörter und Sonderzeichen dürfen nicht verwendet werden. Stringnamen haben als letztes Zeichen das Dollarzeichen (\$).

3. Operationszeichen

Die Operationszeichen haben folgende Rangfolge in ihrer Ausführung:

1. Klammer ()
2. Exponenten ^
3. Vorzeichen + -
4. Multiplikation/Division * /
5. Addition/Subtraktion + - > > =
= < < = < >
7. Logische Negation NOT
8. Logische Konjunktion AND
9. Logische Disjunktion OR

Farben

Vordergrundfarbe	Nummer	Hintergrundfarbe
schwarz	0	schwarz
blau	1	blau
rot	2	rot
purpur	3	purpur
grün	4	grün
türkis	5	türkis
gelb	6	gelb
weiß	7	grau
schwarz	8	
violett	9	
orange	10	
purpurrot	11	
grünblau	12	
blaugrün	13	
gelbgrün	14	
weiß	15	

NULL	Legt die Anzahl der auszudruckenden DUMMY-Zeichen am Zeilenende fest	NULL zahl
ON GOTO	Mehrfachverzweigung	ON ausdr GOTO zn,zn.
ON GOSUB	Mehrfachverzweigung in Unterprogramme	ON ausdr GOSUB zn,zn.
OPEN	Eröffnen einer Kanaloperation	OPEN r#n
OUT	Byte j wird auf Port i ausgegeben	OUT i,j
PAPER	Hintergrundfarbe einstellen	PAPER h
PAUSE	Abarbeitungspause für t*0.1 s	PAUSE [t]
PEEK	Lesen des Speicherplatzes i	PEEK i
POKE	Schreiben des Bytes j auf den Speicherplatz i	POKE i,j
PRESET	Löschen eines Bildschirmpunktes	PRESET x,y
PRINT	Bildschirmausgabe, mit Farbenweisungen COLOR, INK, PAPER und Formatanweisungen AT, SPC, TAB	PRINT [liste]
PRINT#	Datenausgabe auf einem wählbaren Ausgabegerät	PRINT farbanw;liste
PSET	Setzen eines Bildschirmpunktes	PRINT dormanw;liste
RANDOMIZE	Initialisierung Zufallsgenerator	PRINT# n daten
READ	Lesen der DATA-Anweisung	PSET x,y [,f]
REM	Kommentaranweisung	RANDOMIZE
RENUMBER	Neunummerierung der Programmzeilen	READ v [,v...]
RESTORE	Zeiger der DATA-Anweisung auf erste Konstante	REM kommentar
RETURN	Unterprogrammende	RENUMBER [a] [e] [n]
RUN	Programmstart	[a]
SOUND	Tonausgabe	RESTORE zn
STOP	Programmstopp	RETURN
SWITCH	Ein- und Ausschalten von Modulen, Speicherbereichen und des Speicherschutzes	RUN zn
TROFF	Ausschalten des Kontrollmodus	SOUND z1,v1,z2,v2,l,t
TRON	Einschalten des Kontrollmodus	STOP
VPEEK	Lesen des Speicherplatzes i+32768 im IRM	SWITCH m,k
VPOKE	Schreiben von j in den Speicherplatz i+32768 im IRM	TROFF
WAIT	Warten des Programms auf Bitmuster j am Port i	TRON
WIDTH	Festlegen der Länge der Ausgabezeile	VPEEK (i)
WINDOW	Festlegen eines Fensters	VPOKE i,j
		WAIT i,j[,k]
		WIDTH [anzahl]
		WINDOW [za,ze,sa,se]
		Das Arbeitsmaterial für Computersportsektionen wurde erarbeitet von M. Zschiesche und W. Tempel

BASIC-Funktionen

Mathematische Funktionen

ABS(X)	absoluter Betrag von X
ATN(X)	Arkustangens, Resultat im Bogenmaß
COS(X)	Kosinus (X im Bogenmaß)
EXP(X)	Exponentialfunktion: e hoch x, x <= 87,336 5
INT(X)	ganzer Teil von X
LN(X)	natürlicher Logarithmus von X
SGN(X)	Signumfunktion
SIN(X)	Sinus (X im Bogenmaß)
SQR(X)	Quadratwurzel von X
TAN(X)	Tangens (X im Bogenmaß)

String-Funktionen

INSTR(A\$,B\$)	Ermittelt die Position, ab welcher A\$ in B\$ enthalten ist
LEFT\$(A\$,X)	Liefert die ersten X Zeichen von A\$
LEN(X\$)	Zeichenlänge des Strings X\$
MID\$(A\$,X,Y)	Y Zeichen von A\$, beginnend mit dem X-ten
RIGHT\$(A\$,X)	Liefert die letzten X Zeichen von A\$
STRING\$(N,A\$)	Vervielfacht Zeichenkettenausdrücke
STR\$(X)	Formt den Wert X in einen String um
VAL(A\$)	Numerischer Wert von A\$
VGET\$	Liefert den Inhalt der Kursorposition

Sonstige Funktionen

ASC(X\$)	Liefert den ASCII-Kode des ersten Zeichens von X\$
AT	Schreibt Printanweisungen an bestimmte Stelle des Bildschirms
CHR\$(X)	Liefert das Zeichen des ASCII-Kodes X
CSRLIN(n)	Liefert die Nummer der Zeile, in welcher der Cursor steht
FRE(Variable)	Gibt die Größe des noch freien RAM-Speicherplatzes an
INKEY\$	Tastaturabfrage, Format: Stringvariable = INKEY\$
POS(I)	Liefert akt. Schreibposition in der Zeile
RND(X)	Erzeugt Zufallszahlen zwischen 0 und 1
SPC(I)	Formatierungsfkt.
TAB(I)	Formatierungsfkt.
USR(X)	Aufruf einer Funktion, die als Maschinenprogramm geschrieben ist, mit Parameterübergabe

Leiterplatten für Leser

Die Firma Ing. E. Kolbe liefert per Nachnahme die im FUNKAMATEUR und im Elektronischen Jahrbuch (vorerst ab 1985) veröffentlichten Leiterplatten, siehe auch Hinweise im FA (12/86, S. 610 und 2/87, S. 90). Für den Amateurcomputer „AC 1“ werden zur Zeit die Zusatz-Leiterplatten und die der 16-KByte-Speichererweiterung ausgeliefert. Nach Fertigstellung der Reinzeichnung wird auch die Grundleiterplatte des „AC 1“ in das Lieferprogramm aufgenommen. Ebenfalls liefert die Firma Kolbe die Leiterplatten, die im Buch „Praktische Mikrocomputertechnik“ von

E. Kramer, veröffentlicht wurden. Bitte schreiben Sie die Bestellung deutlich und vergessen Sie nicht den Absender. Die Firma Kolbe kann weder Rückfragen stellen noch Anfragen beantworten. Vor allem geben Sie genau die bestellte Leiterplatte an (Heftnummer/Jahrgang/Seitenzahl/Bild-Nr.). Die Anschrift lautet:

Ing. E. Kolbe
Postschloß 137
Berlin
1197.

Bastlerbeutel und Bausätze aus dem HFO

Elektronik aus der Tüte

Das Beschaffen von Bauelementen im Fachhandel zum Aufbau von elektronischen Schaltungen ist oft mit viel Mühe und Geduld verbunden. Daher ist es gut, daß der VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) im VEB Kombinat Mikroelektronik die langjährige Tradition in seinem Konsumgüterprogramm fortführt und mit funktionsfähigen Anfallbauelementen Halbleiterbastlerbeutel und Bastlerbausätze produziert.

In früheren Jahrgängen unserer Zeitschrift haben wir zahlreiche Halbleiterbastlerbeutel und Elektronikbausätze des HFO vorgestellt. Nachfolgend geben wir einen Überblick über das derzeitige Angebot im Fachhandel. In kommenden Ausgaben unserer Zeitschrift werden wir einzelne neue Bastlerbeutel und Bastlerbausätze eingehender vorstellen.

Bastlerbeutel 4

12 Silizium-Gleichrichterdiode 1 A, Sperrspannung mindestens 20 V.

Bastlerbeutel 5

4 Silizium-Gleichrichterdiode 10 A, Sperrspannung mindestens 20 V.

Bastlerbeutel 6

20 Silizium-Miniplasttransistoren ($P_{tot} = 200 \text{ mW}$) für die Anwendung im NF-, HF- und Schalterbetrieb.

Bastlerbeutel 7

12 metallverkappte Siliziumtransistoren für HF- und Schalteranwendung. Davon 6 Stück mit $P_{tot} = 300 \text{ mW}$ und 6 Stück mit $P_{tot} = 600 \text{ mW}$.

Bastlerbeutel 9

12 Siliziumtransistoren für ZF- und HF-Schaltungen. Davon 6 Stück Miniplasttransistoren für unregelte ZF-Stufen, 4 Stück Miniplasttransistoren für HF- und geregelte ZF-Stufen und 2 Stück metallverkappte Siliziumtransistoren für höhere Betriebsspannung (100 V).

Bastlerbeutel 11

6 Zeitgeber-Schaltkreise R 555 (Timer) für den universellen Einsatz.

Bastlerbeutel 12

6 Hall-Schaltkreise R 461 und verschiedene Permanentmagnete für den Aufbau von magnetisch betätigten kontaktlosen Schaltern.

Bastlerbeutel 13

8 Operationsverstärker-Schaltkreise, davon 6 Stück Einfach-OPV (611/861) und 2 Stück Doppel-OPV (2761).

Bastlerbeutel 15

5 Silizium-Leistungsschalttransistoren im TO3-Gehäuse. Die Mindestwerte sind $P_{tot} = 40 \text{ W}$, $I_{CM} = 5 \text{ A}$ und $U_{CEO} = 100 \text{ V}$.

Nicht mehr produziert werden die Bastlerbeutel 1 bis 3 (Germaniumtransisto-

ren) und der Bastlerbeutel 8 (TTL-Schaltkreise). Zusammengestellt werden die Bastlerbeutel in folgenden Herstellerbetrieben:

7/11/12/13 – VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder),

6 und 9 – VEB Mikroelektronik „Anna Seghers“ Neubaus,

4 und 15 – VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf,

5 – VEB Mikroelektronik „Robert Harnau“ Großbräsen.

Seit längerer Zeit produziert der VEB Halbleiterwerk Frankfurt (Oder) Elektronikbausätze, wobei der mit Germaniumtransistoren bestückte Elektronikbausatz „Modellbahnbaustein“ nicht mehr angeboten wird. Die Elektronikbausätze bestehen aus einer Leiterplatte, den erforderlichen Bauelementen und einem Anleitungenheft. Im Angebot befinden sich noch die folgenden Elektronikbausätze.

NF-Vorverstärker

Die Schaltung ist ein dreistufiger, direkt gekoppelter NF-Vorverstärker, der vielseitig einsetzbar ist. Dargestellte Anwendungsbeispiele sind Mikrophonvorverstärker, Gitarrenvorverstärker, Telefonmit Hörverstärker und Stereo-Kopfhörerverstärker.

Zeitgeber-Baustein

Der monostabile Multivibrator mit nachfolgender Relaischaltstufe erlaubt Verzögerungszeiten im Bereich von 10 bis 60 s. Die Relaiskontakte sind bis 12 V mit 5 A belastbar. Beschrieben ist ausführlich der Einsatz als Fotobelichtungsuhr. Ansonsten ist der Zeitgeber-Baustein überall dort einsetzbar, wo ein Schaltzustand über eine festgelegte Zeit zu halten ist.

Lichtschranke-Baustein

Mit einem lichtempfindlichen Bauelement (Fotowiderstand, Fotodiode) wird eine Relaischaltstufe gesteuert. Die Relaiskontakte können bei 12 V bis 5 A belastet werden. Einsatzgebiete des Lichtschranke-Bausteins sind vor allem Zählvorgänge (Lichtschranke) und Sicherungszwecke.

Inzwischen hat das HFO das Angebot an kompletten Bausätzen erweitert (Leiterplatte – Bauelemente – Anleitungenheft).

Bastlerbausatz 24**Bordspannungskontrolle 12 V**

Mit dem LED-Ansteuer-Schaltkreis R 277 wird mit drei Leuchtdioden die Bordspannung des Fahrzeugs überwacht, so daß man jederzeit über den Zustand der 12-V-Autobatterie informiert ist.

**Bastlerbausatz 25****Digitaler Anzeigebaustein**

Mit dem A/D-Wandler-Schaltkreis N 520 und einer dreistelligen Anzeige (VQB 71) wird ein Grundmeßbereich von 0 bis 999 mV realisiert. Eingegangen wird auf die Erweiterung zum Digitalmultimeter, auf die Realisierung eines Digitalthermometers und auf den Aufbau eines hochohmigen Eingangs. Die Stromaufnahme ist etwa 450 mA.

Bastlerbausatz 26**NF-Verstärker 10 W**

Der Baustein ist mit dem NF-Leistungsverstärker-Schaltkreis R 2030 bestückt und gibt bei 28 V (maximal) an 4 Ω eine Leistung von 10 W ab. Der erforderliche Kühlkörper gehört nicht zum Lieferumfang. Die maximale NF-Eingangsspannung ist 200 mV.

Bastlerbausatz 27**NF-Stereo-Vorverstärker**

Gleichstrommäßige Regelung von Lautstärke, Balance, Tiefen und Höhen mit den Schaltkreisen R 273/R 274. Mit zwei Bastlerbausätzen 26 zusätzlich kann man einen kompletten NF-Stereoverstärker $2 \times 10 \text{ W}$ aufbauen.

Bastlerbausatz 28**Digitaler Anzeigebaustein**

Gleichartiger Baustein wie Bastlerbausatz 25, jedoch mit Einsatz der Anzeigebausteine VQE 22 und VQE 24. Die Stromaufnahme ist nur noch etwa 200 mA.

Bastlerbausatz 29**Temperaturwandler**

Dieser Baustein mit einer Auflösung von 1°C im Temperaturbereich von -55°C bis $+125^\circ \text{C}$ ist mit dem neuen Temperatursensor B 511 H und der Referenzspannungsquelle B 589 H aufgebaut. Er kann als Zusatzschaltung zur Temperaturmessung mit den Bastlerbausätzen 25 bzw. 28 verwendet werden.

Bastlerbaustein 30**Dynamikkompressor**

Dieser NF-Baustein mit dem A 202 D erlaubt es, von unterschiedlich großen Eingangssignalen ein etwa gleiches Ausgangssignal zu erhalten. Anwendungsbereiche sind Telefonmithörverstärker, Mikrofonansagen, Tierstimmenaufnahme.

Bastlerbaustein 31**Ziffernanzeigebaustein**

Der Baustein ist ein kaskadierbarer, vor-einstellbarer Vor/Rückwärts-Zähler mit der einstelligen Lichtemitteranzeige VQB 28 D. Eingesetzt sind die Schalt-

kreise P 192 (Zähler), P 175 (Speicher) und P 348 (Dekoder). Geeignet ist der Baustein als Rundenzähler für die Autorennbahn, als Frequenzzähler, als elektronischer Würfel usw.

Als komplett aufgebaute und bestückte Baugruppen liefert das HFO (mit Originalschaltkreisen):

Baugruppe NF 01**12-W-NF-Leistungsverstärker**

Dieser NF-Leistungsverstärker mit dem NF-Leistungsverstärker-Schaltkreis A 2030 D gibt bei 34 V Betriebsspannung eine Leistung von 12 W an 4 Ω ab.

Baugruppe NF 11**NF-Stereo-Vorverstärker**

Bestückt ist diese Baugruppe mit den Schaltkreisen A 273 D/A 274 D. Gleichstrommäßig regelbar sind Lautstärke, Balance, Tiefen und Höhen.

Mit den Baugruppen NF 11 und einmal bzw. zweimal NF 01 läßt sich ein NF-Monoverstärker (1 $\times$ 12 W) bzw. NF-Stereoverstärker (2 $\times$ 12 W) realisieren. Natürlich können mit der Baugruppe NF 11 auch andere NF-Endverstärker angesteuert werden (max. Ausgangspegel $\approx$ 1 V).

Obering. K.-H. Schubert

Lichtschranke für den „Polydigit 1“

E. LOOSE

Seit vielen Jahren wird die digitale Technik im Produktionsprozeß, im Laborbetrieb, für Überwachungsaufgaben usw. eingesetzt. Der Digitalzähler „Polydigit 1“ soll das Typische dieser Technik demonstrieren, ohne Vollständigkeit an Umfang und Tiefe zu erreichen. Jedoch ist das dafür erforderliche Ergänzungszubehör noch nicht immer ausreichend vorhanden. Dieser Schaltungsvorschlag einer Lichtschranke soll den Einsatzbereich des „Polydigit 1“ erweitern und ergänzen. Es können damit einfache Zähl- und Registrieraufgaben gelöst werden. Bei separatem Einsatz der Lichtschranke und entsprechender Verarbeitung ihres Ausgangssignals kann diese auch als Alarmschalter usw. eingesetzt werden.

Schaltungsbeschreibung

Die Infrarotemitterdiode VD1 erzeugt Licht in einem engen Spektralbereich, das auf den Lichtempfänger VT1 der

Lichtschranke fällt (Bild 1). Verwendet werden in der Lichtschranke die Infrarotemitterdiode VQ 110 und der Fototransistor SP 201, die optimal aufeinander abgestimmt sind und auch industriell als Optokoppler angeboten werden. Zur Impulsaufbereitung und Verstärkung dient der Schaltkreis A 301 D, der ein für Schalt- und Kontrollzwecke bestimmter Initiatorschaltkreis für kontakt- und berührungsloses Auflösen von Schaltvorgängen ist.

Bei Lichteinfall auf den Fototransistor VT1 entsteht ein Fotostrom, der im Eingangsverstärker des Schaltkreises A 301 verstärkt wird. Anschließend gelangt das Signal auf einen Trigger, der durch schlagartiges Umschalten reagiert. Sein Zeitverhalten (z. B. zum Unterdrücken der Oszillatoreigenfrequenz) wird mit dem externen Kondensator C1 beeinflusst. Dem Trigger folgen die Ausgangsleistungsstufen, deren offene Kollektorausgänge zueinander stets im Gegentakt schalten. Die Anschlüsse 6 der Ausgangsstufe und 11 der Betriebsspannung werden durch den Widerstand R4 gekoppelt, um den Schalttransistor VT1, an dessen Kollektor das Ausgangssignal der Lichtschranke zur Ansteuerung des „Polydigit 1“ abgegriffen wird, anzusteuern.

Die Betriebsspannung muß nicht stabilisiert sein, da eine interne Speisespan-

nungsstabilisierung vorhanden ist. Mit dem Widerstand R1 erfolgt der Schwellwertabgleich für den Fototransistor VT1 (Beleuchtungsstärke). Der Kondensator C2 verhindert Fehlauslösungen durch äußere Störimpulse.

Aufbauhinweise

Die gesamte Schaltung der Lichtschranke, mit Ausnahme der Lichtemitterdiode VD1 und dem Widerstand R7, ist auf einer Leiterplatte (Bild 2) untergebracht. Nach der Bestückung und einem Vorabgleich wird die Leiterplatte in ein den individuellen Bedingungen angepaßtes Gehäuse eingebaut. Die Lichtemitterdiode VD1 und der Lichtempfänger VT1 sind so zu justieren, daß eine optimale Beleuchtung von VT1 gewährleistet ist. Mit dem Widerstand R1 wird die Ansprechschwelle je nach gegebener Fototransistor-Beleuchtungsstärke eingestellt. Die Stromversorgung erfolgt aus der Versorgungsspannung 12 V des „Polydigit 1“. Zum „Polydigit 1“ realisiert man die Verbindung durch abgeschirmte Leitungen über die im Zähler eingebaute Diodenbuchse. Die gesamte Stromaufnahme der Schaltung beträgt etwa 60 mA.

Das vorgestellte Zusatzgerät zum „Polydigit 1“ zeichnet sich durch sehr handliche Bedienung aus und schließt eine Lücke in der Ausstattung mit modernen Lehrmitteln.

Literatur

- [1] Jakubasch, H.: Das große Schaltkreisbastelbuch, Militärverlag der DDR, Berlin 1978
- [2] Müller, W.: Optoelektronische Sender, Empfänger und Koppler, Broschürenreihe „electronica“, Band 213/214, Militärverlag der DDR, Berlin 1984
- [3] Digitalzähler „Polydigit 1“ (Versuchsanleitung), VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt

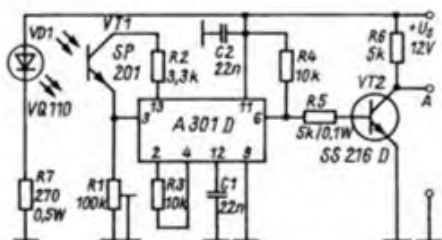


Bild 1: Stromlaufplan der Lichtschranke


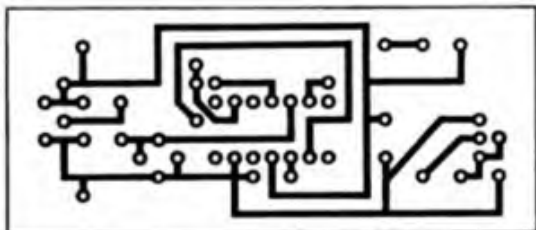


Bild 2: Leitungsführung der Platine für die Lichtschranke nach Bild 1, die Abmessungen der Leiterplatte betragen 70 mm $\times$ 30 mm

Bild 3: Bestückungsplan für die Platine nach Bild 2

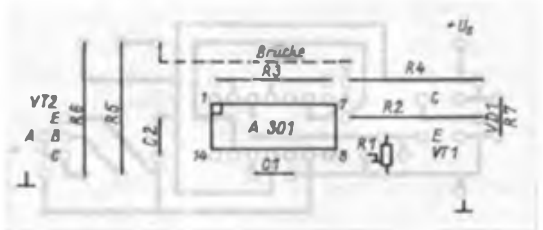

SWL-QTC

Bearbeiter: Andreas Wellmann, Y24LO
PSF 190, Berlin, 1080

9. Y2-Ausbildungs- und Hörer-Contest

1. Zeit: 22. 11. 1987, 0700 bis 0800 UTC in SSB; 0815 bis 0915 UTC in CW

2. Frequenzbereich: CW 3510 kHz bis 3560 kHz; SSB 3600 kHz bis 3650 kHz

3. Contestanruf: CW: CQ Y2-Test; SSB: CQ Y2-Contest

4. Teilnahmekategorien: A – Ausbildungsrufzeichen, 2 x SSB; B – Ausbildungsrufzeichen, 2 x CW; C – SWLs, SSB-Teil; D – SWLs, CW-Teil

Achtung: Nur Einmannwertung!

5. Kontrollnummern: Kategorie A und B geben RS bzw. RST und vollständigen KK (z. B.: 59K05 bzw. 579K05)

6. Multiplikator: Anzahl der gearbeiteten bzw. gehörten Bezirke

7. Punkte: Kategorie A und B je QSO Ausbildungsrufzeichen mit neuem Ausbildungsrufzeichen = 3 Punkte; Kategorie C und D je gehörtes neues Ausbildungsrufzeichen mit vollständiger Kontrollnummer und Rufzeichen der Gegenstation = 3 Punkte. Jede Ausbilstationsstation darf in jeder Kategorie nur einmal gewertet werden. SWLs dürfen eine Station nur zehnmal in ununterbrochener Folge als Gegenstation loggen.

8. Endpunkte: QSO-Punkte mal Multiplikator

9. Abrechnungen bitte bis spätestens 10 Tage nach dem Contest (Poststempel) an Y27MN, B. Schönherr, PSF 34, Karl-Marx-Stadt, 9061.

Achtung: Die Abrechnungen der Kategorie A und B sind vom Ausbilder Amateurfunk bestätigen zu lassen. Die „Allgemeinen Contestregeln des RKDDR“ sind einzubringen.

10. Auswertung: Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt im Y2-Hörerrundspruch und im FUNKAMATEUR. Jeder Teilnehmer erhält eine Teilnahmeurkunde.

Aus der Postmappe

Zum Thema QSL-Karten/Hörberichte gingen wieder einige Zuschriften ein.

Frank, Y2-14030/H42, schreibt folgendes: „Bis heute erhielt ich für den Zeitraum von April 1981 bis Juli 1982 folgende prozentuale Bestätigungen: Y2 75%, Ausland 57% (ohne Direktversand). An Ländern wurden mir nur 55% der gelogten bestätigt. Dies ist eigentlich wieder ein Beweis dafür, daß Hörerkarten einfach nur auf den großen Stapel gelegt werden. Ich habe mir für meine jetzige Sendetätigkeit vorgenommen, jede SWL-Karte zu beantworten, auch wenn sie weniger interessant erscheint.“ Frank ist jetzt auch unter dem Rufzeichen Y32EK QRV.

Theo, Y21XO, geht in seinem Brief sehr ausführlich auf die Problematik Hörberichte ein: „Seit 1954 bin ich aktiver Funkamateurl (SWL-Nr. 0249/L). Zu Hause habe ich fleißig gehört; als RX diente ein 0-V-2-Eigenbau. Ein Eigenbauempfänger war bei der SWL-Prüfung Voraussetzung! Ich habe auch viele SWL-Karten verschickt. Drei Hörberichte auf der Karte bei DM- und DL-Stationen waren die Regel. Bei DX-Stationen oder /p bzw. QRP genügte auch ein Hörbericht. Ab 1956 funkte ich dann mit dem Rufzeichen DM2AXO. Als Sender diente die weitverbreitete Version ECO-BU-PA mit etwa 18 W HF (selbstverständlich Eigenbau). Es war schon aufschlußreich, aus den Hörberichten zu erfahren, daß man in dieser oder jener Richtung gut ankam, in anderen wiederum nicht. Heute bestehen völlig andere Voraussetzungen, besonders auf dem technischen Sektor. Bei einem CW/SSB-Sender mit 100 W und mehr weiß jeder Sendeamateur, daß er im Umkreis von einigen hundert Kilometern zu hören ist. Das Ergebnis sind Unmassen von Empfangsbestätigungen mit dem Vermerk '80 – SSB – 59+'. Nun habe ich keinesfalls etwas gegen sinnvolle Hörberichte und laie auch die Ausnahmen bei einer Sonderstation gelten – vom Hörbericht für QRP-Stationen ganz abgesehen. Die Freude, als ich meine erste

QSL-Karte in Empfang nehmen konnte, ist mir noch gegenwärtig. Sie war aber auch der Lohn für ein wenig Fleiß. Erwähnen möchte ich auch noch die oft mangelhafte Qualität von SWL-Karten. Schluderhaft ausgefüllt, falsche Schreibweise von Namen und technischen Bezeichnungen und sehr oft als Karte die QSL der Klubstation, bei der man erst bei genauerem Hinsehen irgendwo die Hörernummer entdeckt. Die Stationsleiter sollten die Qualifikation der an der Klubstation tätigen Hörer nicht nach der Masse der verschickten SWL-Karten, sondern nach anderen Kriterien bewerten. Also nochmal: Nichts gegen Hörerkarten, aber es muß ein Sinn dahinter stecken, auch im Interesse der SWLs!“

Die Ausführungen von Theo möchte ich zum Anlaß nehmen, alle SWLs aufzurufen, über die Qualität der Hörberichte nachzudenken. Vielleicht sollte man bei 80-m-SSB-Verbindungen dazu übergehen, erst dann eine SWL-Karte zu versenden, wenn man die Station mindestens dreimal gehört hat (außer bei DX, QRP, Sonderstationen oder KK-Expeditionen). Bei einigen SWL-Stationen im In- und Ausland wird das bereits praktiziert. Schreibt Eure Meinung zu diesem Thema.

Amateurfunk in der UdSSR

In den letzten fünf Jahren hat der Radiosport in der UdSSR einen bedeutenden Schritt nach vorn gemacht. Die Zahl der Amateurfunktationen nahm von 1984 bis 1986 um 1500 zu, die Gesamtzahl übersteigt schon 50000. Tausende von Hörern arbeiten an über 7000 Kollektivstationen.

In der UdSSR benötigt man ebenso wie in der DDR für das Herstellen, Errichten und Betreiben von Sende- und Empfangsanlagen, unabhängig von ihrer Verwendung (Amateurfunk, Funkpfeilen usw.), eine Genehmigung. Diese erteilt das Staatliche Amt für Fernmeldewesen, das Dienststellen in jeder Sowjetrepublik, jedem Gebiet, Oblast und jeder ASSR hat. Der Amateurfunk wird in der Sowjetunion an Kollektiv- und Einzelstationen betrieben. Er dient technischen Studien und zur Weiterentwicklung der Sende-, Empfangs- und Antennenanlagen, für den Funkverkehr in den zugelassenen Frequenzbereichen sowie der Wettkampftätigkeit. Das Herstellen, Errichten und Betreiben von Kollektivstationen obliegt Kollektiven von Funkamateuren, die unter Leitung der DOSAAF-Komitees an Institutionen, Bildungseinrichtungen, Kolchosen, Sowchosen aber auch an Pionierhäusern und -palästen, Stationen Junger Techniker, Klubs der Gewerkschaften, Sport- und Radioklubs organisiert sind. Das Herstellen, Errichten und Betreiben von Einzelstationen wird Amateuren gestattet, die Mitglied des Radiosportklubs der DOSAAF sind.

Bei Kollektivstationen gibt es drei, bei Einzelstationen vier Kategorien. Das Recht zum Herstellen, Errichten und Betreiben von Stationen der 3., 2. und 1. Kategorie kann Funkamateuren erteilt werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, die Genehmigung für eine Einzelstation der 4. Kategorie an Funkamateure ab 14 Jahre, die Genehmigung zur Arbeit an der Klubstation an SWLs ab 12 Jahre.

Der Verfahrensweg zum Erhalt einer Genehmigung verläuft in zwei Etappen. Zuerst hat der zukünftige Eigentümer bzw. Leiter eine Prüfung zu Fragen des Betriebsdienstes, der Funk- und Elektrotechnik sowie im Hören und Geben von Morsezeichen abzulegen. Für die Erlangung der Einzelgenehmigung der 4. Kategorie ist ebenfalls ein solches Gespräch, allerdings ohne Telegrafieprüfung, erforderlich. Die Prüfungskommissionen setzen sich aus Vertretern der Radiosportföderation oder der DOSAAF-Klubs zusammen. Nach bestandener Prüfung erhält der Funkamateurl von der örtlichen Abt. Funkwesen eine Genehmigung zum Herstellen und Errichten, nach erfolgter Abnahme die Genehmigung zum Betreiben der Funkstation.

Bei neugebildeten Kollektivstationen ist die Kategorie von der Qualifikation des Leiters abhängig. In einzelnen Fällen ersuchen die DOSAAF-Komitees jedoch darum, daß die Kategorie nach der Qualifikation eines der Stellvertreter der Stationsleiter festgelegt wird. Als vorteilhaft kann sich das z. B. an Hochschulen erweisen, an denen der Leiter der Station aus dem Kreis der Dozenten oder Mitarbeiter stammt und der Stellvertreter ein Student mit einer höheren sportlichen Einstufung ist. Für jede der vier Kategorien sind bestimmte Parameter für Frequenzbereich, Sendearten, maximale Ausgangsleistung usw. festgelegt (bei KW s. Tabelle).

Stationen der 3., 2. und 1. Kategorie dürfen mit einer maximalen Ausgangsleistung von 5 W in folgenden UKW-Bereichen arbeiten: 144...146 MHz; 430...440 MHz; 1260...1300 MHz; 5650...5670 MHz; 10...10,5 GHz; 47...47,2 GHz; 75,5...76 GHz; 119,98 bis 120,02 GHz; 142...149 GHz und 241...250 GHz. In diesen Bereichen ist neben den Sendearten A1A, A3A, J3E auch F3E und G3E erlaubt.

Die maximale Frequenzabweichung innerhalb von 15 min darf folgende Werte nicht überschreiten:

- bei Stationen der 4. Kategorie – 500 Hz,
- bei Stationen der 3. Kategorie in den Bereichen 1,8 MHz, 3,5 MHz und 21 MHz – 500 Hz, im Bereich 28 MHz – 2000 Hz und auf UKW – 10 kHz sowie
- bei Stationen der 2. und 1. Kategorie im KW-Bereich (unter 30 MHz) – 300 Hz und im UKW-Bereich – 1000 Hz.

Treten durch Amateurfunktationen verursachte Störungen in seriennmäßigen Fernseh- und Rundfunkgeräten auf, so ist der Funkamateurl für die Beseitigung der Störungen verantwortlich und erhält bis dahin ein Sendeverbot für die Hauptfernsehzeit. Funkverkehr darf nur zwischen Amateurfunkstellen erfolgen. Der Nachrichteninhalt ist auf Fragen des Amateurfunks und Radiosports, technische Probleme, Wetter, Ausbreitungsbedingungen usw. zu beschränken. Der Nachrichtenaustausch zu diesen Themen hat in offener Sprache zu erfolgen, wobei Q-Gruppen und im Amateurfunk gebräuchliche Abkürzungen als offene Sprache gelten. Während einer Verbindung ist das Rufzeichen zu Beginn und Ende jedes Durchgangs, bei längeren QSOs nicht weniger als einmal in 5 min zu nennen.

Die Neueinstufung in eine höhere Kategorie erfolgt nach bestandener Prüfung des Eigentümers der Station bzw. des Klubstationsleiters. Für Kollektivstationen kann diese Prüfung anstelle des Stationsleiters auch sein Stellvertreter ablegen. Sie enthält neben theoretischen Fragestellungen auch eine Telegrafieüberprüfung.

Nach „Handbuch für den Kurzwellenamateurl“ Moskau, 1986; Übersetzt von A. Hoffmann, Y26AO

KW-Frequenzbereiche, Sendearten und Sendeleistungen im Amateurfunk der UdSSR

Frequenzbereich [kHz]	Sendeart	Kategorie
1830...1930	A1A	1, 2, 3, 4
1860...1930	J3E	1, 2, 3, 4
1900...1930	A3E	1, 2, 3, 4
3500...3650	A1A	1, 2, 3
3600...3650	J3E	1, 2
7000...7100	A1A	1, 2
7040...7100	J3E	1, 2
10100...10150	A1A	1
14000...14350	A1A	1, 2
14100...14350	J3E	1
21000...21450	A1A	1, 2, 3
21150...21450	J3E	1, 2
28000...29700	A1A	1, 2, 3
28200...29700	J3E	1, 2, 3
28800...29200	A3E	1, 2, 3

Leistung im 1,8-MHz-Band generell max. 5 W. Leistung auf den anderen KW-Bändern für die einzelnen Kategorien (max.): 1–200 W; 2–50 W; 3–10 W.

Ausbreitung November 1987

Bearbeiter: Dipl.-Ing. František Janda, OK1HH
25165 Ondřejov 266, ČSSR

Der Beginn des 22. Sonnenzyklus ist unbestreitbar, die Flecken um den Sonnenäquator erschienen im Sommer schon nicht mehr und einzelne Maxima der Aktivität in Perioden von Wochen bis Monaten waren höher als voriges Jahr. Bei einer geringen Anzahl von Störungen des Magnetfeldes der Erde entwickelten sich häufiger sehr günstige KW-Ausbreitungsbedingungen, auch in der traditionellen Sauregurenzeit, z. B. in der letzten Julidekade. Der vorangegangene Juni war nach allen Seiten hin ruhig und frei von Überraschungen, vielleicht mit Ausnahme der erhöhten E-Aktivität. Die Messungen des Sonnenstroms an den einzelnen Tagen ergab folgende Zahlen: 76, 76, 74, 75, 74, 74, 74, 75, 75, 76, 78, 80, 80, 78, 78, 79, 80, 80, 79, 80, 84, 85, 86, 84, 82, 76, 77, 74 und 68; das bedeutet einen Durchschnitt von 77,9. Die Sonnenfleckenrelativzahl betrug 17,5, sie geht in die Berechnung von R_{11} für Dezember 1986 ein und es ergibt sich dabei ein Wert von 16,1 – ab September also ein monoton ansteigendes. Die voraussichtlichen R_{11} -Werte für November und Dezember 1987 werden 28 und 29 betragen.

Das niedrige Niveau der geomagnetischen Aktivität dokumentiert auch der Tagesindex A_p für Juni: 13, 10, 5, 8, 9, 20, 11, 4, 4, 6, 10, 18, 7, 7, 6, 12, 8, 6, 18, 10, 10, 4, 4, 10, 10, 12, 6, 6, 6 und 4. Nach dem Ansteigen der Sonnenstrahlung, ungefähr ab 9.6., hielten sich die Ausbreitungsbedingungen bis Ende des Monats global auf durchschnittlichem Niveau, die besten Tage waren vom 11. bis 12.6. und vom 15. bis 16.6. Die geomagnetische Aktivität verursachte bei

der gegenwärtigen niedrigen Sonnenaktivität eine Verschlechterung, insbesondere vom 1. bis 2.6. und vom 6. bis 7.6.

Der November 1987 wird zu den Monaten mit überdurchschnittlichen Ausbreitungsbedingungen gehören. Unter Berücksichtigung der niedrigen Sonnenstrahlung können wir uns nicht über eine zu begrenzte Nutzbarkeit der hochfrequenten KW-Bereiche beklagen, die uns ihre ganze Schönheit aber erst wieder in zwei bis vier Jahren vorführen werden. Insgesamt ergeben sich keine großen Unterschiede gegenüber Oktober. Es kommt nur zu einer mäßigen Verschiebung der Zeitintervalle von Öffnungen in fast alle Richtungen, bei den meisten ist das eine Verkürzung und gleichzeitig eine Erhöhung der Intensität der Signale im Maximum des „Fensters“; am ausdrucksvollsten für die nördlichen Richtungen einschließlich der meisten Trassen zum Pazifik. Eine Ausnahme bilden die östlichen Richtungen, bei denen es auf den meisten Bändern zu einer Verlängerung der „Fenster“ kommt. Bei den übrigen Richtungen kommt eine Verlängerung der Öffnungen nur auf den niederfrequenten Bändern in Betracht.

Auf Grund der komplizierten Struktur der Ionosphäre finden sich auch verhältnismäßig nahe Richtungen, in denen es zu entgegengesetzten Veränderungen kommt. Das ist vor allem für Südamerika typisch. Eine Verschiebung der Frühfenster auf den niederfrequenten Bändern um eine Stunde und darüber zu späteren Zeiten gegenüber dem Oktober wird am markantesten in Richtung Nordamerika auftreten. Die relativ größten Hoffnungen auf eine Öffnung bestehen zu folgenden Zeiten (UTC; bei weitem aber nicht täglich):

1,8-MHz-Band: UA1A ununterbrochen, am besten gegen 1600 und von 0000 bis 0100 sowie gegen 0500, UI von 2000 bis 0100, W2 gegen 0500, VE3 gegen 0430, VU gegen 1800.

3,5-MHz-Band: A3 um 1400, 3D um 1430, YJ um 1530, ZL um 1430, UI von 2000 bis 0100, VK6 um 1700 und um 2200, 4K1 von 2100 bis 2200, PY von

0200 bis 0300 und um 0700, 6Y von 0100 bis 0300, W4 von 0200 bis 0300, W3 von 0300 bis 0400, W2 von 0400 bis 0500, W5 um 0200 und um 0800, W6 um 0230 und um 0800.

7-MHz-Band: A3 bis 3D um 1330, YJ um 1400, JA von 1500 bis 1540, ZL2 um 1400, YB um 1600, 3B um 1900 und um 0130, 4K1 von 2100 bis 2230, PY um 0300, OA um 0700, W4 um 0200 und um 0700, W3 um 0330 und um 0730, W5 um 0800.

10-MHz-Band: YB um 1400, VK6 um 1430, PY um 0245 und 0700, ZL über den langen Weg von 0730 bis 0800, VE3 um 0200 und um 2000, VE7 um 1600.

14-MHz-Band: YJ um 1100, BY um 1130, P2 um 1230, YB um 1330, 3B von 1500 bis 1530, ZL über den langen Weg um 0745, VE3 um 1200 und um 1700.

21-MHz-Band: BY1 um 0730, W3 um 1600, VE3 um 1530, W2 um 1600.

28-MHz-Band: UI von 0700 bis 1200, ZD7 um 1500, W3 um 1400, VE3 um 1430, KP4 um 1200, J2 von 1300 bis 1400, UA1(FJL) um 1100, TF um 1230.

Y2 auf 1,8 MHz

Y2-Aktivitätsabende auf 1,8 MHz nach Inkrafttreten des IARU-Bandplans: 5. 11., ab 1700 UTC; 3. 12., ab 1700 UTC; CW 1835 $\pm$ 5 kHz; SSB 1845 $\pm$ 5 kHz.

Y22TO

KK-Expedition

– 30. 10. 1987, 1700 MEZ bis 1. 11., 1200 speziell auf 3,5 MHz/CW und 145 MHz/FM
D13 von Y542M

Nachruf

Am 29. 8. 1987 verstarb im Alter von 49 Jahren unser Kamerad

Dietrich Schuldt, Y25FO.


Dietrich war seit 1953 Mitglied der GST und seit fast 20 Jahren an der Klubstation Y33ZO (ex DM3GO) organisiert. Er leistete im Vorstand seiner Grundorganisation, u. a. als Stellvertreter für politische Arbeit, aktive Arbeit und war Mitorganisator der Berliner Mobil-Fuchsjagden. Dietrich erwarb sich bei allen Kameraden Achtung und Anerkennung. Er war Träger der Ernst-Schneller-Medaille in Silber. Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Referat Amateurfunk GST GO „Ernst Schneller“
Berlin Berlin-Pankow



Mike, YN3EO, in seinem Managuaer Shack. Mike ist den Funkamateuren der DDR kein Unbekannter (Heimatrufzeichen Y25OE). Seine Hauptaktivität lag bisher auf den niederfrequenten Bändern, in diesen Tagen wird er aber auch häufig auf 14 MHz zu hören sein (14335).

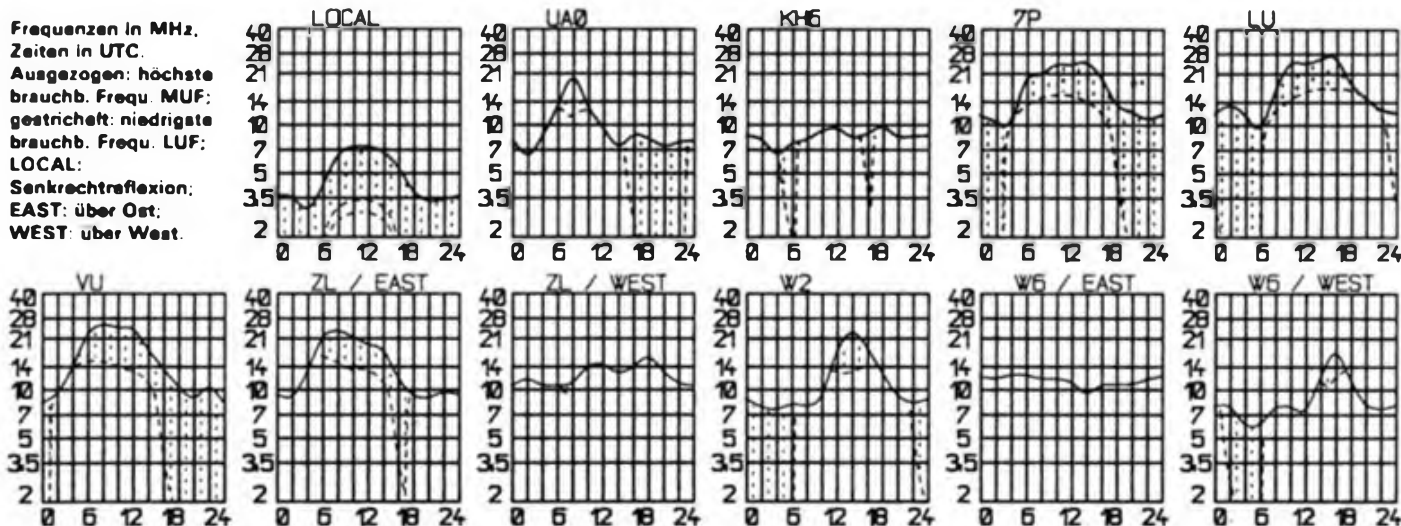Frequenzen in MHz, Zeiten in UTC.
Ausgezogen: höchste brauchb. Frequ. MUF;
gestrichelt: niedrigste brauchb. Frequ. LUF;
LOCAL:
Senkrechtreflexion;
EAST: über Ost;
WEST: über West.



DX-QTC

Bearbeiter: Wolfgang Bedrich, Y2S2O
Gorchstr. 7, Berlin, 1100

Berichtszeitraum: Juli/August 1987
Alle Frequenzen in kHz; Zeiten in UTC

DX-Auslese

21 MHz CW: A25PT 007 09, P21AV 035 19, UA1OT(FJL) 015 19, 8R1J 050 20, TZ6CVY 005 15, SSB: 3B8CA 225 14, 9M8PV 295 09, BY8AC 200 09, S92LB 292 18, 457PVR 205 14.
14 MHz CW: BV2DA 003 17, BY1SK 015 17, FK8ES 030 17, KG4AN 025 19, PA8GAM/ST2 010 20, XE2MX 015 22, 6Y5 6Y5JH 020 21, J39BS 020 21, V47NX 030 21, VP2EG 008 21, 9Q5DA 010 19, JX9CAA 005 13, SSB: A61AB 200 12, VK8GC 200 05, WY5L/KH3 165 07, 5V7SA 175 18, FT8XD 205 19, 4U1UN 178 22, SR8JD 248 16, 5W1FT 227 08, 6T2MG 260 14, 9N1MC 155 15, TL8DN 220 16, XU1SS 200 14, 9M6AZ165 13, C21FS 220 06, ZL7AA 220 07, EP2DL 190 20, ET3PG 198 15, FH8CB 110 18, TJ1DK 130 17, YK1AN 115 15, RTTY: TR8DX 17, 6Y5MC 18, 5L2JJ 22, A22BW 15, TI2ZW 20, V44KAR 22, V85DU 15, VP2EZ 19, X99DN 14, 9M6MO 12, VK9NS 06, HC5TU 21, VU2SV 16, KL7LF/KH3 05.
7 MHz CW: VP2CVM 014 04, C21XX 001 06, TI1T 013 01, TZ6VV 028 23, ZD8TM 001 20, ZL7TZ (Chatham) 005 05, 9V1TL 007 17, SSB: 6Y25ML 075 05, A22RB 040 20, FK8AW 085 06, HJ8NZI (San Andres) 065 05, OD5RH 040 03, J6LQE 090 06.

DX - Hinweise, Informationen Rückblicke

Europa: OF8MA (Market Reef) wurde von OPs aus Finnland, Schweden und England aktiviert. Über 19000 QSOs, 39 Zonen und 145 DXCC-Länder stehen im Log. QSL-Bearbeiter ist OH8NA - UA3DJE/UA10 befand sich auf Vaygach-Is. (zählt nicht zu FJL). - Die derzeit einzigen aktiven Stationen von Vatican sind HV3SJ und HV1CN. - Für Oktober/November ist vorgesehen, 1A8KM speziell an Wochenenden zu aktivieren. - F6FNU, der 130 DX-Stationen managt, beantwortet Y2-QSLs (Pläckchen via RKDDR) auch ohne IRC!

Asien: JF1IST/EP und EP2ASZ wurden auf 15 und 20 m in SSB beobachtet. Der DXCC-Status ist nicht bekannt. - HS8B war eine der ersten Stationen, die OE2CHN auf seiner Weltreise aktivierte. Leider konnte er sein Vorhaben, auf 80 m Betrieb zu machen, aufgrund eines defekten Traps der Antenne nicht so recht verwirklichen. 9N1MM/2 war ebenfalls OE2CHN QSL via OE2VLN. - In Saudi Arabien gibt es momentan folgende legale Stationen: HZ1AB, HZ1HZ, HZ1FM, HZ1TA und HZ1HA. - J2B/Q (20m/CW) war ganz offensichtlich ein Pirat! - UA8Y/UZ9FWA aktivierte erstmals die Zone 23 in RTTY. - RA3PW/RA8V funkte aus dem seltenen Oblast 175. - 9N1MC hat seit dem 26. 7. 87 einen QSL-Mgr: G4UCB - VU2TJW ist K3TW, der noch 2 Jahre in Indien bleibt. Tom wird während dieser Zeit versuchen, S2 (Bangladesh) und VU7 (Laccadiven) zu aktivieren. - YA1AA, der auch von Y2ern gearbeitet wurde, ist definitiv ein übler Pirat. - Hinter H25SC verbarg sich 5B4SC. QSL an DL9SC.

Afrika: Jean, FR5ES/J, konnte Mitte Juli von Juan da Nova aus QRV werden. Leider war sein Signal oft recht schwach und Listen-Betrieb hatte Vorrang. In CW war er dagegen leichter zu arbeiten (14050). QSL via F6FNU. - Gerben, PA8GAM/ST2, ist nun seit geraumer Zeit aus Khartoum aktiv. Er bevorzugt CW ab 1600 auf 15 und 20 m. QSL an Box 3798. - Ein „Golden City DX-NET“ mit afrikanischen Stationen beginnt jeden Freitag um 1400 auf 14180. - Der nächste OP auf Amsterdam & St Paul (FT8Z) wird F6CZB (ex J28EI) sein. Er wird voraussichtlich ab Dezember auf allen 9 Bändern in CW QRV werden. - ZD9BV will ab September wieder verstärkt auf 80 m erscheinen. Ansonsten trifft er sich noch oft ab 1700 auf 21265 mit seinem QSL-Manager W4FRU. - Alan, TU4BR/SU7, 14177 um 1800, ist für die nächsten 2 Jahre aus dem Niger QRV. QSL

via KN4F. - Ed, 7P8DX, ist auf 40 m in CW sehr aktiv. QSL an Box 333 in Maseru. - A22RB war ab 1900 auf 7010 QRV. QSL via KA3OYY. - Paul, SR8JD, wollte leider nur für 2 Monate auf Madagaskar QRV bleiben. Sein Heimatrufzeichen ist TU2NP. - Leif, A22BL, war ab 1800 öfters bei 14300 zu hören. QSL an Box 82, Francistown.

Nordamerika: Die OHIO-DX-ASSO organisiert für November (im WWDX) wieder J6DX. - TI8CBT will eventuell im November nochmals Versuchen, nach TI9 zu gehen. - Der 25. Jahrestag der Unabhängigkeit Jamaicas ist Anlaß für 6Y25-Präfixe. - VE-Stationen dürfen jetzt ebenfalls auf 18 und 24 MHz arbeiten. - Sable-Is.: CY8 dürfte in Zukunft schwer zu arbeiten sein! Der dortige Leuchtturm wurde mit empfindlicher Elektronik „vollgestopft“, die Verantwortlichen sind der Überzeugung, daß Afu-Aktivitäten die Funktion der installierten Geräte stark beeinträchtigen würde. - V31PC, 14140 um 2200, arbeitet QRP mit Akkus. Vom Ambergis Cay aus ist V31TP, 14180 um 2100, QRV. - QSLs für 4U1UN gehen ab sofort über NA2K (W2MZV, der bisherige Manager, ist verstorben).

Südamerika: Einige CX-Amateure planen für Ende 1987/Anfang 1988 eine Aktivierung von South Sandwich und South Georgia (VP8). - Gary, ZP5ZR, und andere ZP-Stationen sind speziell für Europa auf 7042 ab 2300 QRV. Gary macht auf Anfrage gern QSY auf 80 m. Er benutzt auf 40 m einen 3-Elemente-Mono-Bander und auf 80 m eine 2-Elemente-Antenne. - Neben CE8ICD ist von Juan Fernandez Is. noch CE8MTV QRV geworden, 7050 um 0500. - Die 4M8ARV-QSL-Karten mußten wegen schlechter Qualität nochmals gedruckt werden. Der Versand sollte ab September erfolgt sein. - David, PJ8DFS, ist derzeit der einzige OP auf St. Eustatius. Sein QTH, 300 m über der Bucht zum Meer gelegen, dürfte man als exzellent bezeichnen. Er arbeitet in RTTY und SSB.

Ozeanien: Eine Gruppe OPs aus England versucht im Oktober (WWDX-FONE) VK9Y (Cocos-Keeling) zu aktivieren. - ZL1AMO wollte ebenfalls im Oktober auf VK9Y sein. - Zu VR6YL, 14141 um 0600, hat sich noch eine weitere YL gesellt: Irma, VR6ID. - ZK2DD (Niue) war ab 0730 auf 14180 zu hören. Dave arbeitet mit 100 W an einem Dipol. QSL an Box 5, Niue Is. - KH6AFS wird in den Herbstmonaten speziell auf 40 m mit 2-Elemente-Quad für Europa QRV sein (ab 0430 auf 7080 in SSB). - KH6JEB war Anfang August wieder auf Kure Is. (KH7) und konnte auf der Rücktour für etwa 20 Stunden von KH4 (Midway) Betrieb machen. - DU9RG und seine XYL bekamen die Rufzeichen V85GO und V85CG für einen Aufenthalt in Brunei im Oktober. - Bob, VK9ND, trifft sich täglich mit VK5-Stationen um 0715 auf der 14160. - Peter, ZL8HV, 14150 um 0630, bleibt voraussichtlich noch bis Oktober auf Kermadec. - Ken, ZK1SH, war gegen 0700 auf 14165 zu hören. QSL via W4FRU. - Ed, C21XX, konnte gemeinsam mit seiner XYL C21YL ab 1500 auf 14190 gearbeitet werden. - KH9AC wurde in den USA um 0400 auf 14310 gemeldet. - P29DE, 14195 um 1200, bleibt bis April 1988. QSL an Box 456 in Goroka. - V85NO und V85RM findet man öfters um 1100 auf 14190. - 9M6AZ soll fast täglich um 1300 im W2MIG-NET auf 14165 QRV sein.

QSL-Ecke

Im Juli/August gingen ein: VU4APR (Andamanen), 3Y1EE und 3Y2GV, XF4DX, HK8TU (bei Y24SB, via Büro), 3C8A (bei Y35UG), KC6MX (bei Y36SG), ZK1XV, 3X8HSH/TY, 9X5WW, 8Q7CH (direkt, via Büro bis Ende 87), T19CF (bei Y23HM, 1987), FR5ZU/E, ZY8SB, WB4KMY/KH3, A61AA (via OE6EEG), CY8SPI (1983er, via Büro).

Y2

Hanno, Y24SB, bekam mit 5A8A sein 224. Land bestätigt (auf 80 m mit 5 W gearbeitet). - Enrico, Y65LN, loggte auf 20 m in CW etliche OH8-Stationen sowie auch OH8M (OJ). Der ZA8RA allerdings dürfte nicht echt gewesen sein (ZO). - Wil, Y57WG, konnte mit KH6JEB/KH4 (Midway) sein 303. Land arbeiten. - Siegfried, Y46-21-H, war auch im Juli auf

80 m „unterwegs“ und konnte u. a. ZL4BO (2000), 6Y5IC und JA6IEF (2000) aufnehmen. Sein Kommentar: „... insgesamt auf 80 m SSB zu meinen Vorzugszeiten vor dem Aufstehen und zum Schlafen gehen durch sommerliche Bedingungen (zumindest was die Ausbreitung der Funkwellen betrifft!) und Gewitter-QRN nicht allzuviel zu machen“.

Beiträge zum DX-Geschehen kamen diesmal von: Y23HM, Y23SB, Y33VL, Y36SG, Y44PF, Y52TF, Y56UN, Y57WG, Y65LN, Y68RF, Y71WG, Y43-03-E, Y46-21-H, Y55-16-G und Y82-05-L. Wie immer, besten Dank!

QSL-Info

Bearbeiter: Ing. Ludwig Mentachel, Y23HM
Straße der Jugend 88/04, Leipzig, 7060

AP2ZA Box 4787, 0223 Karachi, Pakistan
C21XX E. de Yong, Box 17, Nauru, Pacific
C07CG Box 15, Camaguey 1, Cuba
EP2HZ Box 16765-3133 Teheran, Iran
FO5DB Box 813, Papeete, French Polynesia
H44JA Box 793, Honiara, Solomon Islands, Oceania
HC8VZ Box 259, Quito, Ecuador
HH2YF Box 13339, Port au Prince, Haiti
HJ8MTZ Box 415, San Andres Isl., Colombia
HR1FMH Box 1030, Tegucigalpa, Honduras
P29VU Box 23, Lae, Papua-New Guinea, Oceania
P43WLP Box 35, St. Nicholas, Aruba
ZK1XV R. Crosby, VK2BCH, Box 344, Forster, NSW 2428, Australia
ZK3PM P. Moore, Box 7344, Wellington South, New Zealand
3B8DO Herve Groeme, 19 bis Nicolas de Cere, St. Beaubassin, Mauritius
3D6BU Box 64, Manzini, Swaziland
3V8AA IS8LYN, Mari Lumbau, Via San Nicola 23, I-07036, Sennori (SS), Sardinia, Italy
3Y1EE Erling J. Wiig, LA6VM, Jacob Fayes vei 6, N-0287 Oslo 2, Norway
5A8A Wieslaw Ziolkowski, SP6BZ, Box 252, PL-50950, Wroclaw, Poland
5W1DZ Joe Honerkamp, Box 4269, Matautu UTA, Apia, West. Samoa
6W7OG Box 175-A, Thies, Senegal
7P8DX E.S. Douglas, Box 333, Maseru 100, Lesotho
9K2IA Box 1723, Safat, Kuwait

A4XJW	- N4WF	V44K1	- N8DH
A71BK	- K14GV	V44KM	
AY6D	- LU1DJU	/VP5	- WA6ZEF
C6ARD	- W2LZX	V44KQ	- WB2LCH
C38CAD	- G4KHG	V44KT	- WA4WTP
C38CAR	- F6HKA	VK9YO	- OE1LO
C38LEO	- DF2UH	VR6ID	- KB6ISL
CK8MAR	- VE2AHC	VP2MHD	- DK6EA
FR5ES/J	- F6FNU	VP2VM	- KW1K
H24LP	- F6FNU	W6JKV	
H24SA	- N4GNN	/YV8	- N6BFM
HL5AP	- JH4NPP	WY5L	
HS8C	- JH8BKL	/KH3	- N5DAS
H21HA	- DJ92B	XX9NZ	- N6TY
J79MD	- N4CRU	XX9TDM	- W7TIR
JX9CAA	- LA5NM	ZF2KT	- N4KE
K7DF		ZF9SV	- VE7SV
/KH2	- K8HGW	ZY8ZPH	- PY1ECL
KH2D	- KA3T	ZY8ZB	- PY1ECL
LTIE	- LU8DPY	3C1CW	- F2CW
S8RASD	- EA2JG	3C2A	- AK1E
SN8JP	- SP9KZ	3C3CR	- FAJA
T38BY	- KB7QC	3V8CX	- W8VGG
T32BD	- KH6GDR	4K1H	- UY500
TJ1DK	- DL4FBC	4K8D	- UA1MU
TL8AM	- DL1EBP	5H3BA	- SM5MEQ
TU4BR		SR8JD	- F6FNU
/SU7	- KN4F	5WIGE	- OE2CHN
TZ4RD	- EA7CNM	8Q7CO	- SM5DQC
V31JS	- K5RX	8Q7MT	- JQ1VFF

KW-Conteste

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Klaus Voigt, Y21TL,
PSF 427, Dresden, 8072

OK-DX-Contest 1987

1. Zeit: 14. 11. 87, 1200 UTC bis 15. 11. 87, 1200 UTC
2. Logs sind bis 25. 11. 87 an die Bezirksbearbeiter zu senden. Diese senden die kontrollierten Logs bis 4. 12. 87 an Y21TL.
3. Alle weiteren Bedingungen sind dem FUNKAMATEUR 10/86, S. 488 zu entnehmen.

Austrian 160-m-CW-Contest 1987

1. Veranstalter: OVSU
2. Zeit: 21. 11. 87, 1900 UTC bis 22. 11. 87, 0600 UTC
3. Kontrollnummern: RST + lfd. QSO-Nr.
4. Punkte: Jede neue Station zählt 1 Punkt. SWLs müssen komplette QSOs loggen.
5. Multiplikator: Jeder Präfix ergibt einen Multiplikator (OE-Präfixe ergeben zwei Multiplikatoren).
6. Endergebnis: Summe QSO-Punkte × Multiplikator = Endergebnis
7. Teilnahmeanarten: Einmann, SWLs
8. Logs bis 2. 12. 87 an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die kontrollierten Logs bis 14. 12. 87 an Y21TL.

HSC-CW-Contest 1987

1. Zeit: 1. 11. 87.
2. Logs bis 11. 11. 87 an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die kontrollierten Logs bis 23. 11. 87 an Y21TL.
3. Alle weiteren Bedingungen sind dem FUNKAMATEUR 1/86, S. 20 zu entnehmen. Ergänzend zu dieser Ausschreibung ist zu beachten, daß für DX-QSOs 3 Punkte berechnet werden.

Esperanto-Contest 1987

Zum Zeitpunkt der Manuskriptabgabe lagen dem Contestbüro noch keine aktuellen Ausschreibungen vor. Der Contest findet am 21./22. 11. 87, von 0000 UTC bis 2400 UTC statt. Es müssen 20 Std. Pause eingelegt werden. Jedes QSO ergibt 1 Punkt je Band. Ausgetauscht werden RS(T) + lfd. QSO-Nr. Es sind alle KW-Bänder und Sendarten zugelassen. Das Endergebnis ist die Summe der QSO-Punkte. Die Logs sind bis 30. 11. 87 an die Bezirksbearbeiter zu senden. Diese senden die kontrollierten Logs bis 10. 12. 87 an Y21TL.

RSGB-160-m-Contest 1987

1. Zeit: 14. 11. 87, 2100 UTC bis 15. 11. 87, 0100 UTC
2. Frequenzbereich/Sendart: 1820 kHz bis 1870 kHz, CW
3. Kontrollnummern: RST + lfd. Nr. Britische Stationen geben ihren County-Kode.
4. Punkte: Jede neue britische Station zählt 3 Punkte. Jeder neue County-Kode ergibt 5 Punkte. Die Summe aller Punkte ist das Endergebnis.
5. Teilnahmeanart: Einmann
6. Logs bis 20. 11. 87 direkt an Y21TL.

Ergebnisse des GAGARIN-Contests 1987

E: 1. Y39SH 44840, 2. Y43GO 43965, 3. Y36TI 13981, 4. Y23QD 11060, 5. Y51WE 10740, 6. Y23RJ 10354, 7. Y67UL 6528, 8. Y31NJ 4978, 9. Y36TG 2546, 10. Y24YH 1863, 11. Y64UF 1155, 12. Y31JA 972, 13. Y23HE/a 741, 14. Y77ZH 440, 15. Y25TG 370, 16. Y25MO 66; 3,5: 1. Y28QH 285, 2. Y25PE 264, 3. Y66YF 18; 7: 1. Y47YM 784, 2. Y66ZF 26, 3. Y21HE 15; 14: 1. Y27QO 7581, 2. Y25ZO 4194, 3. Y21UL 2649, 4. Y71WG 2310, 5. Y77YH 128; 21: 1. Y42ZG 1836, 2. Y21QH/a 96; M: 1. Y35L (Y33VL, Y33ZL) 197542, 2. Y42ZB (Y22YB, Y42WB) 720; K: Y21UD

Ergebnisse der XVIII. YLXYL-OM-QSO-Party 1987

Die Spalten bedeuten v. l. n. r.: Platz, Rufzeichen/SWL-Nr. (Name, gearbeitete QSOs, QSO-Punktzahl, gearbeitete bzw. gehörte Bezirke), Endpunktzahl

Kategorie A, YLs - FONE

1. Y750 (Y26A@) Audrey	171	171	15	2565
2. Y25SD/a Ingrid	175	160	15	2400
3. Y56UF Heike	154	154	15	2310
4. Y63AJ Susan	167	153	15	2295
5. Y26ZL Ingrid	156	149	15	2235
6. Y21ID/a 2220, 7. Y41NL 2160, 8. Y78AN 2130, 9. Y51AO 2070, 10. Y25VF/a 2055, 11. Y24HN 2040, 12. Y26SI, Y31QB, Y32XB, Y77YN 2025, 16. Y39MH, Y55AD 1995, 18. Y26YD, Y76AL, Y32AA 1980, 21. Y27EL 1965, 22. Y24YJ/a, Y43QN 1935, 24. Y45XA 1920, 25. Y33AB 1845, 26. Y25OA 1800, 27. Y49AF 1785, 28. Y25YF 1755, 29. Y58YA 1740, 30. Y38AG 1665, 31. Y22OF, Y32XD 1635, 33. Y49AH 1575, 34. Y39AC 1485, 35. Y52SE 1470, 36. Y51AJ 1455, 37. Y51XN 1290, 38. Y45AB 1200, 39. Y64QH 1140, 40. Y48AA 1035, 41. Y36AC/p 1020, 42. Y23SA 1005, 43. Y28MH 795, 44. Y47UE 385, 45. Y25PF 150; Disqualifikation: Y26YO (keine Multiplikator- und Duplikatliste)				

Kategorie B, YLs - CW

1. Y51ZE Christine	131	130	15	1950
2. Y43HO Sabine	130	129	15	1935
3. Y25TO Bärbel	127	126	15	1890
4. Y53ED 1860, 5. Y37QB 1725, 6. Y33TH 1665, 7. Y86XL 1620, 8. Y21EA 1545, 9. Y71WG 1515, 10. Y23UB/a 1410, 11. Y45AJ 1350, 12. Y62VD 1230, 13. Y37XA 1005, 14. Y23UN 780, 15. Y22HF/ Y49OF 750, 16. Y22OL 286; Außerhalb der Wertung: Y48DFD (Y48LL - 1610 Punkte)				

Kategorie D, YLs - SWLs

1. Y37-06-M Andrea	50	54	13	702
2. Y44-03-M Monika	39	37	12	644
3. Y31-95-B Marianne	41	40	13	520
4. Y89-11-L 507, 5. Y54-12-F 492, 6. Y49-15-M 418, 7. Y51-19-G 360, 8. Y2-15489/N77 288, 9. Y36-09-J 250, 10. Y34-19-B 180, 11. Y89-10-L 135, 12. Y66-08-F 77.				

Kategorie C, OMs

1. Y22EK 68 13 884	9. Y24JJ 63 13 819
2. Y32KJ 67 13 871	Y37AO 63 13 819
3. Y22YJ 65 13 845	Y32EK 63 13 819
4. Y22IC 64 13 832	Y39UL 63 13 819
Y26TI 64 13 832	Y41MH 63 13 819
Y42ZG 64 13 832	Y48YN 63 13 819
Y56YN 64 13 832	Y57ZD 63 13 819
Y66QL 64 13 832	
16. Y54UE 806, 17. Y22GC, Y23TL, Y58YM 793, 20. Y21XI, Y54ZC, Y55TJ, Y63VD 780, 25. Y23QD, Y36RG, Y42XF, Y46XI, Y47YM, Y63YA 767, 31. Y23EL, Y27GL, Y55VL, Y77YH 754, 35. Y21UD, Y24HB, Y24PM, Y57OG, Y58ZH, Y68VN 741, 41. Y25OH, 42. Y22YB, Y25MJ, Y31ZN, Y32YF, Y44TN 715, 47. Y22FN/a, Y31QE, Y87NL 702, 50. Y55NA, Y63ZF, Y64XA 689, 53. Y25UM, Y64ZL 676, 55. Y23FI, Y38YE, Y62TM 663, 58. Y42SL, Y66ZN, Y75TH 650, 61. Y22IM, Y37WK, Y79QL 637, 64. Y27VH 636, 65. Y21QO, Y24NF, Y27BN, Y53ZM, Y68SF 624, 70. Y33LN, Y47SO, Y57ZI 611, 73. Y23LD/a, Y26QI, Y56ZI, Y88ZL 598, 77. Y22VI, Y25TM, Y38YK, Y47RG, Y67TL 585, 82. Y23HJ 576, 83. Y25TJ/a, Y31LA, Y37ZM, Y69ZF 572, 87. Y43PG, Y35WI 559, 89. Y23GB, Y32OG 546, 91. Y22RF, Y34HI, Y39VJ, Y68RG 533, 95. Y24UE, Y34WH, Y39RK, Y62XG 520, 99. Y27KL 516, 100. Y31WC 507, 101. Y23CM 495, 102. Y65YG 494, 103. Y24QE/a, Y32QD 492, 105. Y22KG, Y25NN 468, 107. Y22WD, Y22XM 456, 109. Y21YH, Y25SM, Y38SO 429, 112. Y26HH 420, 113. Y22HF 416, 114. Y22XF 408, 115. Y26FL 403, 116. Y21QH/a, Y64ZF 396, 118. Y34SG 390, 119. Y25FN 374, 120. Y22LC 370, 121. Y24KG 352, 122. Y22OB 330, 123. Y21OC 310, 124. Y22JB, Y23OD/Y36TD 308, 126. Y62UM 300, 127. Y25DA 297, 128. Y24LB 286, 129. Y25AH,	

Y35ZA 275, 131. Y22TF 253, 132. Y22XC/a 250, 133. Y23YE, 134. Y23XF, Y27LO 242, 136. Y24DG, Y24TI 240, 138. Y42VH 231, 139. Y23UA, Y24QF/a, Y25ZN 220, 142. Y21CL, Y24FA, Y28QH, Y42GA 190, 146. Y21UL 176, 147. Y21TN 162, 148. Y28YL 160, 149. Y22PL 153, 150. Y36VN, Y41ZD/Y43VA 128, 152. Y22GG 126, 153. Y22XL, Y24OL, Y25MO, Y51ZB/Y34TB 112, 157. Y27AO 98, 158. Y26PL 88, 159. Y23RB 80, 160. Y21UB 60, 161. Y24CJ 48, 162. Y22LF 32, 163. Y24HA 30, 164. Y25NL 16, 165. Y49ZL 5, 166. Y25CF 4, 167. Y23ON 2, 168. Y66ML 1; K: Y21FN, SD, WD: Y22LD; Y24IB, JJ, KG, XJ; Y25KL/a, PH; Y26EM, FD, MH/a; Y27HL, YO; Y43ZB; Y53ZL; Disqualifikation: Y23OB (falsche Multiplikatorangabe), Y39YF (Log zu spät)

Kategorie E, OMs - SWLs

1. Y34-01-G 62 66 13 858	
2. Y36-12-C 61 65 13 845	
Y37-07-O 61 65 13 845	
Y44-06-F 61 65 13 845	
5. Y32-11-J 59 63 13 819	
6. Y78-14-L 58 62 13 806	
7. Y82-05-L 58 61 13 793	
Y32-01-F 57 61 13 793	
Y34-04-B 57 61 13 793	
Y47-01-N 57 61 13 793	
Y62-01-D 57 61 13 793	
Y64-02-M 57 61 13 793	
13. Y62-06-D, Y68-05-F 780, 15. Y46-06-O, Y43-21-J 767, 17. Y62-07-I, Y53-04-F 754, 19. Y51-03-G, Y64-14-L 741, 21. Y37-07-E 715, 22. Y2-12129/L76, Y34-27-B, Y41-04-L, Y56-10-M, Y59-06-J 689, 27. Y66-02-N 676, 28. Y33-06-N 660, 29. Y2-12322/L37, Y41-03-K 637, 31. Y62-10-M 612, 32. Y32-05-K, Y53-10-D 611, 34. Y39-06-L, Y46-07-I, Y72-04-G 598, 37. Y46-04-N, Y67-03-I 585, 39. Y31-09-F, Y78-01-F, Y47-07-E, Y75-17-L 572, 43. Y36-03-F 564, 44. Y2-12328/L87, Y32-04-A, Y36-03-M, Y44-17-D 559, 47. Y32-08-F, Y38-19-O, Y48-02-M 546, 50. Y56-01-M, Y56-05-M 540, 52. Y34-18-O, Y39-01-E, Y56-19-M, Y58-08-M 533, 56. Y51-14-G 520, 57. Y44-07-F 516, 58. Y33-14-B, Y34-10-K, Y56-17-M 507, 62. Y51-18-G, Y64-28-H 504, 64. Y59-05-N 494, 65. Y57-17-D 480, 66. Y37-01-B, Y64-31-H, Y84-07-L 468, 69. Y32-04-K 456, 70. Y44-30-O, Y47-04-G, Y48-16-H, Y62-05-D 455, 74. Y38-06-B, Y64-36-H, Y66-05-N 444, 77. Y33-13-O, Y34-26-B 442, 79. Y59-16-N 429, 80. Y51-17-G 420, 81. Y51-08-F, Y64-32-H, Y82-07-L 396, 84. Y31-21-L, Y37-13-I 385, 86. Y48-04-A, Y54-11-F 384, 88. Y56-18-M 372, 89. Y48-01-O, Y76-01-L 330, 91. Y61-03-M 320, 92. Y48-05-I 319, 93. Y42-05-G 297, 94. Y72-05-G 286, 95. Y42-12-J, Y82-01-L 275, 97. Y56-15-M 264, 98. Y32-04-F 260, 99. Y31-23-B, Y62-07-M 240, 101. Y44-08-H 225, 102. Y34-16-B, Y47-06-L 220, 104. Y62-09-M 190, 105. Y39-05-C 171, 106. Y55-10-A 84, 107. Y32-05-F 77, 108. Y76-05-L 66, 109. Y42-11-J 45, 110. Y62-08-M 28; K: Y39-11-O; Disqualifikation: Y33-12-O (keine Multiplikatorliste), Y33-07-K (falsche Abrechnung)	

(Y25TO)

Ergebnisse des RSGB-SWL-Contests 1987

1. Y56-10-M 120238, 2. Y44-13-I 80886, 3. Y31-92-B 32076, 4. Y64-04-A 8024, 5. Y59-16-N 2210, 6. Y39-01-E 1134

Ergebnisse des YO-DX-Contestes 1987

E: 1. Y33UL 205672, 2. Y43BER 196948, 3. Y55TJ 176928, 4. Y55ZD 118560, 5. Y44XI 112056, 6. Y46IF 51210, 7. Y35WF 32850, 8. Y28XL/a 32300, 9. Y31PE 30362, 10. Y42ZB 22176, 11. Y55KA 21808, 12. Y22VI 9858, 13. Y32XF 6050, 14. Y23HN 5520, 15. Y64ZF 2268, 16. Y23CJ 1888; 3,5: 1. Y55UG 32718, 2. Y46WA/p 12876, 3. Y21BI 1120; 7: 1. Y51XE 34228, 2. Y65SF 9100, 3. Y23TL 2236, 4. Y66YF 28; 14: 1. Y38ZB 20900, 2. Y87WL 14718, 3. Y27QO 14256, 4. Y27BN 1804, 5. Y31LA 434; 28: 1. Y42XF 1808

UKW-QTC

Bearbeiter: Ing. Hans-Uwe Fortier, Y2300
Hans-Loch-Str. 249, Berlin, 1138

RS 10 und RS 11

Wie bereits berichtet, befinden sich die sowjetischen Amateurfunkstationen RS 10 und RS 11 seit 23. Juni auf ihren Umlaufbahnen. Die jeweils 480 mm × 350 mm × 250 mm großen Raumflugkörper mit einer Masse von 44 kg wurden zusammen mit Kosmos 1861/18129/87 - 54a (Hauptzweck: Teil eines Radionavigationssystems für sowjetische Seeschiffe) vom Kosmodrom Plesk gesteuert. RS 10 und RS 11 wurden vom Kosmoslabor des historischen Staatsmuseums „K. E. Ziolkowski“ Kaluga in Zusammenarbeit mit dem Labor für Kosmotechnik der DOSAAF Moskau entwickelt. Ein Funktionsmodell war im Mai dieses Jahres auf der DOSAAF-Ausstellung in Moskau zu sehen. RS 10 und RS 11 sollen zum DX-Funkverkehr und zu Ausbildungs- und wissenschaftlichen Zwecken dienen.

Hauptteile beider Komplexe sind jeweils die Umsetzer, die Telemetrie-256-Parameter, Speicher für Bulletin, das Antennensystem und die automatische Funkstelle „Robot“. Letztere kann Zweifach-QSOs abwickeln und dabei eine QSO-Nr. übermitteln, unter der das Rufzeichen der Gegenstelle im Speicher-Log abgelegt wird.

Die Speicherkapazität der Umsetzer umfaßt für die Telemetrie 256 Parameter, für die Bulletin-Sendungen 512 Zeichen und für das Robot-Log 128 Rufzeichen. Jeder Umsetzer verfügt über zwei selbständige Empfänger für 21 bzw. 145 MHz sowie zwei selbständige Sender für 29 bzw. 145 MHz. Damit ist es möglich, in Mode A (145 nach 29 MHz), Mode K (21 nach 28 MHz) und Mode T (21 nach 145 MHz) linear ohne Seitenbandumkehr umzusetzen. Die Bandbreite jedes Umsetzers beträgt 40 kHz. Mode A und K bzw. K und T lassen sich gleichzeitig einschalten; die Frequenzen von Telemetrie-256 und Robot-Sender können vertauscht werden. Die Senderausgangsleistung beträgt auf 29 MHz 3 W PEP, auf 145 MHz 5 W PEP. Robot bzw. Bake senden mit je 1 W, eine Umschaltung auf 0,3 W ist möglich. Als Betriebsspannung stehen dazu 27 V bei 30 W Belastbarkeit zur Verfügung. Die Umsetzerverstärkung liegt für die einzelnen Betriebsarten bei folgenden Werten: A - 134 dB (7), T - 118 dB, K - 116 dB.

Die effektive Strahlungsleistung der Erdstationen sollte 60 W, bezogen auf einen Isotropstrahler, nicht überschreiten! Die Bahnhöhe (1000 km im Apogäum, 985 km im Perigäum) ergibt eine maximale „Sichtbarkeitsdauer“ von 17 min und eine maximale Reichweite von 7400 km (bei einem Überkopfdurchgang). Von den knapp 14 Umläufen eines Tages verlaufen 6 bis 7 bei uns zum Teil über dem Horizont. Der Einfluß der Ionosphäre, der gerade bei Mode K erheblich sein kann, vergrößert dann die Reichweite.

Mode A

	RS 10	RS 11*
Eingabe	145,860 ... 145,900 MHz	+50 kHz
Robot-Eing.	145,820 MHz	+10 kHz
Ausgabe	29,360 ... 29,400 MHz	+50 kHz
Robot-Ausg.	29,403 (29,357) MHz	+50 kHz
Bake	29,357 (29,403) MHz	+50 kHz

Mode K

	RS 10	RS 11*
Eingabe	21,160 ... 21,200 MHz	+50 kHz
Robot-Eing.	21,120 MHz	+10 kHz
Ausgabe	29,360 ... 29,400 MHz	+50 kHz
Robot-Ausg.	29,403 (29,357) MHz	+50 kHz
Bake	29,357 (29,403) MHz	+50 kHz

Mode T

	RS 10	RS 11*
Eingabe	21,160 ... 21,200 MHz	+50 kHz
Robot-Eing.	21,120 MHz	+10 kHz
Ausgabe	145,860 ... 145,900 MHz	+50 kHz
Robot-Ausg.	145,903 (145,857) MHz	+50 kHz
Bake	145,857 (145,903) MHz	+50 kHz

* gegenüber RS 10

Abschließend noch die Daten des Umlaufs 21 vom 24. 6. 1987, 20:03:33,9 UTC:

Epochzeit	87 175,83580769
Bahneigung	82,9234°
RAAN	52,3986°
Exzentrizität	0,0010447
Argument d. Perigäums	256,9527°
Mean Anomalie	103,9527°
Umläufe je Tag	13,71876972
Verschleunigung	6 · 10 ⁻⁷ /s²
mittlere Bahnhöhe (v. Erdmittelpkt.)	7371,6927 km
Umlaufzeit	105,03995 min
EQX-Verschiebung je Umlauf	26,38599°

E

Nachfolgend die E-Erfolge von Y22ME: 7. 6.: 0908 UTC SV1AAF; von 1103 bis 1139 9H1CD, IT9BLB/9, IT9OWA/9, IT9AVY, IT9XJJ, IT9SGO; 1228 EA6MR; 1357 bis 1416 9H1BT, 9H1GB; hrd: I1NAU/p und IT9GNG; 1641 bis 1716 L2- und YO-Stationen (s. UKW-QTC 9/87); 8. 7.: 1204 RA6AX, 10. 7.: 1524 bis 1550 UA4ALU, RA6LRR, UA4API, RB5AO; hrd: RA4ACO, RB5CCO; 21. 7.: 1732 bis 1738 EA1ED; hrd: EA1KC, EA1BLA; 1801 bis 1820 UW6CU, RA6AAB.

Y23SB konnte sich auch ein gutes Stück des E-Kuchens abschneiden. Werner wkd: 8. 7.: 1217 RA6AX - KN94; 10. 7.: 1502 bis 1700 UA6IAH - LN26, UL7AAX - LN53(J), RA6LRR - LN08, RB5AGG - KO60, UB5LNR - KN79, RB5LX - KO70, RB5LNC - KO70, UB4MXD - KN98, RB5CCO - KN59, UB5GHB - KN67, RB5GO - KN66, RB5GU, RB5GZ und UB5REZ - KO60. Die Verbindung mit UL7AAX lief in CW über eine Entfernung von 3077 km. Es wurden beidseitig 559 ausgetauscht.

Y46PH arbeitete am 7. 6. von 1139 bis 1210 aus JO51WL mit 15 W HF und einer 6-El.-L-Yagi folgende Stationen: 4 × 9H und 8 × IT/IW9 aus JM 68 und 75. „Alle Signale waren 59 und stärker. Diese UFB-Öffnung hat mir wirklich Spaß gemacht und zwei neue Länder beschert.“

Y24LA erreichte am 10. 7. von 1523 bis 1558 UB5IPN - KN97, UL7AAX - LN53(J), RA6LRR - LN08, RB5VD - KN68, RB5CCO - KN59; am 26. 7. um 1756 L22FA - KN33.

Y25NA wkd: 1. 8. von 0830 bis 0915 UA4AAL - LO21, UA3ECB - KO82; hrd: UW3ZN - KO91.

Peter, Y32IN, aus Mittweida hatte am 5. 8. großes Glück und arbeitete zu der langen EA-Öffnung in der Zeit von 1547 bis 1655 UTC EA8XS aus IL28GA mit 59+. Er hörte noch viele EA/EB 1 bis 7 aus den WW-Großfeldern IM und IN. Das QSO gelang mit 10 W HF und einer 6-El.-Yagi. Am 16. 8. konnte Peter wieder E beobachten. Er schreibt: „Nachdem um 1100 UTC im Band I klar und deutlich der Ton zu den Nachrichten des sowjetischen Fernsehens zu nehmen war, zog es mich „mit Macht“ an die Station. Wkd: 1142 UTC UA4AAV - LO21. Hrd: RW3QQ, UA3IFI, UB5JNZ und YO4BZC - KN45.“ Alle Stationen waren höchstens mit 559 maximal über 2 min zu hören. Das QSB war sehr langanhaltend.

EME

Y22ME hatte im 1. Halbjahr 1987 auf 2 m folgende Verbindungen: UA1ZCL (Random), I4BXN, SM2CHR (R), WD9ACA (NC), LU7DZ (first LU - Y2), DL8DAT (R), HG1YA (R), Y23RD (R, first Y2 - Y2), SM8PYP, WD9ACA (R), DL6LAU und I1KTC. I1KTC war die 230. Station via EME. Auf 70 cm erreichte Jürgen: ZL2AQE (first ZL - Y2), ZL3AAD (DX 18096 km), W8SD, SM6EUP (NC), K4QIF, K1FO, N9AB, OK3DQ, W7JF, W7GBI, W7JF, W7GBI (R), K4QIT (Random mit 549/339), N4GJV, JA6CZD, HB9SV, HB9CRQ, SM3AKW, F6HYE, DL9KR, Y23BD (first Y2 - Y2), K2OS (NC), WA9FWD (NC), G3RRS, DL7APV, FD1FMI, F2TU, HB9SV, G3RRS, NC11V (NC), WB8TEM, WB1DU (NC), N6AMG und WA9FWD (NC).

Danke für die Berichte von OK1HH, OK3EA, Y22ME, Y23SB, Y24LA, Y25NA, Y32IN, Y46PH und Y82PL.

UKW-Conteste

Bearbeiter: Ing. Klaus E. Sörgel, Y25VL
Zieglerstr. 12, 72-34, Dresden, 8020

IARU-Region-I-VHF-CW-Contest (MARCONI) 1987

1. Veranstalter: A. R. I. Italien
2. Zeit: 7. 11. 87, 1400 UTC bis 8. 11. 87, 1400 UTC
3. Frequenzbereich: 144,000 MHz bis 144,150 MHz
4. Teilnahmeanarten: Einmann-, Mehrmannstationen
5. Sendart: Nur CW!
6. Die weiteren Bedingungen sind im FA 10/86, S. 490 veröffentlicht.
7. Abrechnung bitte bis zum 18. 11. 87 an die Bezirksbearbeiter und bis zum 28. 11. 87 (jeweils Poststempel) an Y25VL.

Ergebnisse des III. Subregionalen Contests 1987

E 144: 1. Y26KI/p 101456, 2. Y79ZL 53160, 3. Y25QM 39360, 4. Y23NL 29223, 5. Y23RD 22748, 6. Y21NB 22102, 7. Y23RJ/p 21120, 8. Y24MA/a 15240, 9. Y25MN/p 13640, 10. Y23OJ 13210, 11. Y26JD 12376, 12. Y23QD 9207, 13. Y24HI 9072, 14. Y25GI 7840, 15. Y23KK/p 7037, 16. Y23QO, Y38WI 6510, 18. Y23FA/p 6372, 19. Y26MH/a 5880, 20. Y23OM/p 5736, 21. Y25NL/p 4914, 22. Y22LI 4050, 23. Y24XK 3864, 24. Y24NL 3312, 25. Y23ME 3124, 26. Y77VH 3100, 27. Y27EO 3058, 28. Y25ML 2888, 29. Y23VB 2860, 30. Y42QK 2783, 31. Y22UC/p 2250, 32. Y24ZK 2147, 33. Y25LD/p 1768, 34. Y37UK/p 1728, 35. Y23RK 1104, 36. Y22VK/p 1066, 37. Y53WL/p 1010, 38. Y24IH 732, 39. Y24NK 528, 40. Y41LK 470, 41. Y45OD 451, 42. Y27ON 416, 43. Y43UD 378, 44. Y45RD 95 M 144: 1. Y35O 158632, 2. Y23SB/p 103575, 3. Y35J 80736, 4. Y24XN/p 55632, 5. Y26QI/p 52836, 6. Y26AN/p 35392, 7. Y31ZA/p 24390, 8. Y52ZL/p 19352, 9. Y52ZE/p 17280, 10. Y25AA/p 14472, 11. Y46ZF 12456, 12. Y41ZL 10857, 13. Y26FH/p 10032, 14. Y34ZO 8024, 15. Y48ZG 1900, 16. Y22GB 390 S 144: 1. Y46-12-H/p 40920, 2. Y36-13-I 8310, 3. Y67-03-G/p 4925, 4. Y39-12-K 2840, 5. Y25-796/C44 1998, 6. Y32-04-A 1856, 7. Y39-01-E 56 E 432: 1. Y23KK/p 5088, 2. Y35YC 297, 3. Y24AN/p 155, 4. Y25LL 45, 5. Y21NB 36, 6. Y23VB 2 M 432: 1. Y35O 30345, 2. Y37Q 6090 E 1,3: 1. Y25GI/p 429 K: Y26SN (falscher Contest), Y31ZA/Y58ZA, Y31ZA/Y56WG.

Ergebnis des 39. Polni den 1987

Kat. 1: 1. Y23KK/p 18634, 2. Y25NL/p 12776, 3. Y24LB/p 12243
Kat. 2: Y23NL/p 45059, 2. Y52ZE/p 37941, 3. Y24NL/p 11762
Kat. 3: 1. Y23KK/p 16441

Ergebnisse des Ostslowakischen VHF-Contests 1987

Klasse 2: 1. Y23RJ/p 2832, 2. Y52ZE/p 2431
Klasse 3: 1. Y42QK 2664, Y43GO 1240, 3. Y23QD 930, 4. Y23EE 3.

Ergebnisse des AGCW-Contests (27. 6. 87)

Kl. B: 1. Y23OM 4884, 2. Y23RJ/p 3262

Zur Erinnerung

UKW-Logs gehen bis 10 Tage nach Contestende (Poststempel) an die im FUNK-AMATEUR 6/1987 auf Seite 282 benannten Bezirks Contestbearbeiter UKW. Es genügt, die Logs in einfacher Ausführung einzusenden.

UKW-Kontrolllogs sind nicht mehr Pflicht. Daher gibt es auch keine Nichtabrechner-Kontrolle mehr.

EME – eine technische Herausforderung (2)

Ing. O. OBERRENDER – Y23RD

Bei EME beginnt alles erst einmal mit Hörversuchen. Das macht vieles schon einfacher und verleiht dem Vorhaben Sicherheit. Nicht gleich an phantastische Leistungen denken. Senden ist bestenfalls immer nur Silber; manchmal ist es auch nur Blech und inhaltloses Geschwätz. Man hüte sich auch davor, großmäulig zu verkünden, was man alles kann und will. Machen muß man es! Nur das zählt. Unsere Technik wird immer komplizierter und vieles muß man durch Versuche klären. Das ist trotz aller modernen Hilfsmittel auch in den Entwicklungslabors der Industrie nicht anders.

Der Aufwand für eine gut funktionierende EME-Technik ist beträchtlich, die Ausbeute für den fanatischen Schnellegrafisten und den kompromißlosen Contester so gut wie Null. RTTY habe ich bisher noch nicht versucht, SSB-QSOs gelangen schon. Man muß dazu nicht alles haben, was gerade auf dem Weltmarkt erschienen ist. Vieles läßt sich einfacher machen. Es geht durchaus mit der uns zur Verfügung stehenden Technik, man muß sich allerdings ein wenig bemühen. Otto Hahn hat in einem für heutige Begriffe bescheidenen Labor Atome zertrümmert. Es soll aber nichts bagatellisiert werden: in Dubna kann man das jetzt viel besser. Manfred von Ardenne demonstrierte 1930 das elektronische Fernsehen mit zwei Oszillografen, für die damalige Zeit allerdings teure Geräte.

Funkamateure sind über das gesamte Territorium unserer Republik verteilt und man findet viele Berufe vertreten, die mit

der HF-Technik nichts gemein haben. Der technische Bildungsgrad ist sehr unterschiedlich, vielen ist mit höherer Mathematik nicht gedient. Es braucht sich niemand zu schämen, wenn ihm etwas mißlingt. Nur wer nicht selbst baut, kennt sie nicht, die vielen kleinen Pannen, mit denen sich ein geplagter Amateur herum schlagen muß. Das alles kostet Zeit und Geld. Der einzige Gewinn sind die gesammelten Erfahrungen. Wenn immer nur die Hälfte von dem gelingt, was man sich vorgenommen hat, kann man schon mit sich zufrieden sein. Um die Faszination des EME-Funkverkehrs zu erleben, muß man vieles selbst machen, von der Turmspitze einer dreh- und schwenkbaren Antennengruppe bis zur NF-Selektion vor dem Kopfhörer, vom stabilen Senderoszillator bis zur Leistungsstufe. Zu kaufen gibt es das alles nicht, und eine „USE“ und eine HB9CV sind nun einmal zuwenig. Mehr als einmal muß man Anlauf nehmen, improvisieren, Kompromisse schließen und die zur Verfügung stehende Zeit rationell nutzen. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Ein problemloser Nachbau von „empfohlenen“ und „erprobten“ Schaltungen ist nur der Ausnahmefall.

Die Praxis sieht immer anders aus und viele kleine Teufel stecken in den Details. Nur „mit links“ lassen sich die Probleme hier schon gar nicht lösen. Es ist auch nichts für Bastler, die nicht eher anfangen, als alle ihre exotischen Zutaten vom besten sind. Die werden sowieso nicht fertig, weil sie einen Antennenverstärker nur dann aufbauen, wenn das Ge-

häuse dafür vergoldet ist. Bis dahin haben andere schon Signale vom Mond gehört!

Das ist sicher etwas pauschalisiert und der gute Wille soll hier nicht angezweifelt werden, jedoch weiß nur der erfahrene Amateur, worauf es ankommt: Es gibt Schwachstellen, da muß man pingelig sein und in der Tat, man kratzt die zehntel Dezibel zusammen, wo es nur geht, bis ein ganzes zusammenkommt. Das ist zwar nur der sechste Teil einer S-Stufe, aber viel bei EME. Wir sind hier in einem Grenzbereich der Technik, aber gerade das macht Freude – dem Techniker genauso wie dem fanatischen CWer, der nach einer gewissen Zeit schon Signale hört, die gar nicht gesendet worden sind, denn bei einer Schmalband-ZF von 100 Hz klingelt es noch in den Ohren, wenn man die Hörer schon längst abgesetzt hat.

Die 144-MHz-Signaldämpfung für die Strecke Erde – Mond – Erde errechnet sich zu 252 dB. Bei jeder Frequenzverdreifachung werden es 10 dB mehr. Bei einer Station mit etwa 500 W Ausgangsleistung, einer 20-dB_A-Antenne und einem Empfänger-Rauschmaß von 1 dB kommt das Signal mit etwa 0 dB zurück. Das ergibt einen S-Meter-Ausschlag von 3 dB (S = 0,5). Damit hat man jedoch noch keine Garantie für einen sicheren Funkkontakt. Polarisation, Mondentfernung und das Hintergrundrauschen von Sonne und Galaxis haben einen deutlichen Einfluß. In der Praxis erkennt man, daß man bei etlichen Versuchen mit derselben Station hintereinander überhaupt nicht einen Ping hört, dann ist die Gegenstation aber plötzlich da und man wundert sich über das Signal. Ohne Geduld geht es nicht, obwohl einige Topstationen fast immer hörbar sind.

Wir sehen unseren Erdtrabant unter der Erddarallaxe von 0,5°. Das ist für die Funkwellen ebenso. Es wäre folglich eine Antenne optimal, deren Öffnungswinkel (Halbwertsbreite) gerade nur diesem Wert entspricht, weil alles andere am Mond vorbeigeht und sich in der Weite des Weltalls verliert. Nun bezieht aber jede Antenne ihren Gewinn einzig und allein aus ihrer Richtcharakteristik, zwischen Wirkfläche und Gewinn besteht logischerweise ein physikalischer Zusammenhang. Man kann diese einfachen Gleichungen dem „Antennenbuch“ von Y21BK entnehmen und sie entsprechend umformen. Danach muß eine Antenne mit 0,5° Öffnung eine Wirkfläche von 52 000 m² aufweisen.

Bei einem Spiegelwirkungsgrad von etwa 0,7 entspricht das ziemlich genau dem größten Radiospiegel, den es auf unserer Erde gibt. Er hat einen Durchmesser von 305 m [9] und ist auch eine Meisterleistung der Technik unseres Jahrhunderts.

10 RADIO: Y23RD

COMPARING OUR STP:

DATE: 22.03.2002

TIME: 2139

STATION: 0

MODE: CW

POWER: 1000

ANTENNA: 20

REMARKS: Tux for QSO! GL!

PS: QSL VIA AIRMAIL OR DIRECT

TNE

TNE FOR QSO AND RT 73

Bild 3: Eine EME-Trophäe, die QSL von Bojan, YU3WV, einer „Top“-EME-Station (man beachte die Stationsbeschreibung)

*

Antennenansichten weiterer EME-Stationen s. 3. Umschlagseite!

RATAN 600 in Selentschukskaja ist im Durchmesser zwar noch größer, hat aber keine ausgefüllte Aperturfläche, sondern einen Spiegelkranz mit einer Auffangfläche von 14 000 m² [10]. Der Riesenspiegel in Arecibo hätte dann bei 144 MHz den phantastischen Gewinn von etwa 45 dBd (51 000fach!). Die Konturenschärfe läßt sich auf 1 mm genau justieren. Die Richtcharakteristik kann nur durch Veränderung des Einstrahlungspunktes über dem Spiegel gesteuert werden. Diese Einrichtung hängt an Seilen zwischen riesigen Betontürmen, 50 Stockwerke über Grund und hat eine Masse von 600 t. KP4BPZ hat darüber vor Jahren aber schon EME gefunkt.

Ständig geht das nun wirklich nicht; aber fast 30 dBd haben auch Funkamateure schon erreicht. Das ist der Faktor 1000, er entspricht 32 zehn Meter langen Yagi-Antennen [11], [12]. Die Öffnung eines solchen Monsters ist $\alpha_E \approx \alpha_H \approx 5^\circ$, trotz-

dem verfehlen immer noch 99 % der abgestrahlten Leistung die Mondfläche, wie sie sich uns darstellt. Der Mond reflektiert höchstens 10 % der Energie, die ihn erreicht, denn er ist natürlich keine ebene, gut reflektierende Metallscheibe, sondern eine Kugel aus vorwiegend staubbedecktem Basaltgestein [14]. In der Mitte gibt es zweifellos ein Reflexionsglanzlicht, aber zur Peripherie hin wird viel Energie diffus ins Weltall zerstreut und es entstehen auch Laufzeitunterschiede bis zu 10 ms, die eine Übertragung mit hoher Qualität (Rundfunk, Fernsehen) nicht zulassen. Die Mondparallaxe der Erde beträgt 2°, eine Fläche, die 16mal größer ist als bei umgekehrter Betrachtung, aber wieviel geht auch jetzt wieder an der Erde vorbei.

Bei einer so sachlichen Überlegung glaubt man nicht, daß es Funkamateure fertig bringen würden, sich so zu verständigen. Auch hier überzeugt die Praxis.

Man muß es einmal erlebt haben, wenn zwei starke Stationen miteinander arbeiten und sich mit Tempo 80 bis 100 Bpm Rapporte von 549 zuklappen. S4 ist hier nicht gleichzusetzen mit 24 dB über Rauschen! Auch ich war erschrocken, als ich nach entsprechenden Vorbereitungen mit meiner relativ bescheidenen Anlage auf Anbieb hörte, wie W5UN mit souveräner Selbstverständlichkeit eine Station nach der anderen arbeitete und das über Stunden. Y23QD, ein Klubkamerad und Tastfunkprofi, half mir dabei. Es ist wie bei einer Kfz-Fahrschule, am Anfang fehlen einem ein paar Hände, um alles zu bedienen. Er war auch Zeuge der ersten zweiseitigen EME-Verbindung mit meiner 375-W-„Contestreserve“ am 1. 2. 1986. Nach 8 min war alles „eingelocht“. Es war wie ein Schallmauerdurchbruch. Wir gaben uns die Hand, reichten uns gegenseitig die Gläser zu und schalteten erst einmal ab. (wird fortgesetzt)

SSTV in Theorie und Praxis (4)

Ing. M. PERNER – Y21UO

Keyboard

Ein nützlicher Zusatz zur SSTV-Anlage ist ein Keyboard. Damit entfällt die leidige Schreiberei auf einer Kameravorlage. Ich habe mangels geeigneter Vorbilder das in Bild 22 dargestellte Keyboard entwickelt. Herzstück ist der Zeichengenerator U 402. Die Tastatur kann aus einfachen Tastern (Mikrotaster o. ä.) bestehen, da bei SSTV die Schreibgeschwindigkeit keine Rolle spielt. Das Keyboard sendet je Bild 32 Zeichen (4 Zeilen mit je 8 Zeichen) aus. Eine Verdoppelung der Zeilen ist zwar möglich, hat sich in der Praxis aber nicht bewährt. Diese kleinere Schrift ist bei QRM sowie Laufzeitdifferenzen sehr schlecht lesbar. Ob man die Information des Keyboards als Binärwert (über Multiplexer) in den Speicher eines digitalen Konverters einschreibt oder sie als NF direkt dem Sender zuführt, ist eine Konzeptionsfrage. An der eingesetzten Schaltung werden nur geringste Anforderungen gestellt, da die höchste Taktfrequenz im NF-Bereich liegt.

SSTV in Farbe

Seit einigen Jahren sind Farbübertragungen in SSTV üblich. Unter Beibehaltung der genormten Synchronsignale und der Grauwerte überträgt man die drei Farbsignale Rot, Grün und Blau (R-G-B) sequentiell. Hierbei sind zwei Verfahren üblich: Robot (USA) wendet das bildsequentielle Verfahren an, d. h., in der Reihenfolge ein Bild rot, ein Bild grün, ein Bild blau. Meist wird am Anfang das rote

Bild zweimal übertragen, um damit u. a. den Vertikalimpuls für die Farblogik sicherzustellen. Das Umschaltsignal auf die andere Farbe ist hier der Vertikalimpuls. Wraase (BRD) verfährt nach dem zeilensequentiellen Verfahren. Auch hier beginnt das Bild mit einem Vertikalimpuls. Dieser bringt die Farblogik in die Ausgangsstellung, d. h., die erste Zeile ist rot. Die folgenden Zeilenimpulse schalten die Farblogik weiter, so daß der zweiten Zeile grün, der dritten Zeile blau, der vierten Zeile wieder rot usw. zugeordnet wird. Dabei arbeitet man meist in der 8-s-Norm (aber auch 16 s möglich), so daß für ein komplettes Bild 24 s erforderlich sind. Damit benötigen beide Verfahren im

Prinzip die gleiche Zeit. Beim bildsequentiellen Verfahren ist das Farbbild erst nach dem Ende des Blaubildes komplett farbig, dafür hat diese Übertragung aber den Vorteil, daß die Störsicherheit aufgrund des längeren Vertikalimpulses relativ hoch ist. Das zeilensequentielle Verfahren wechselt mit dem Zeilenimpuls die Farbe. Bei ausbleibendem bzw. gestörtem Zeilenimpuls wird der falsche Speicher beschrieben. So kann es durchaus zweifarbige Gesichter geben.

Für die Sendeseite bestehen zwei Möglichkeiten zur Gewinnung der drei Farbsignale. Die Verwendung einer Farbkamera ist einfacher, dafür aber teuer. Jeder Farbkanal endet nach einer Analog/Digital-Wandlung in einem separaten Speicher. Diese drei Speicher werden dann je nach Verfahren ausgelesen. Die zweite Möglichkeit ist einfacher, langsamer und benötigt u. U. einen externen Speicher in Form eines Magnetbandgeräts. Eine

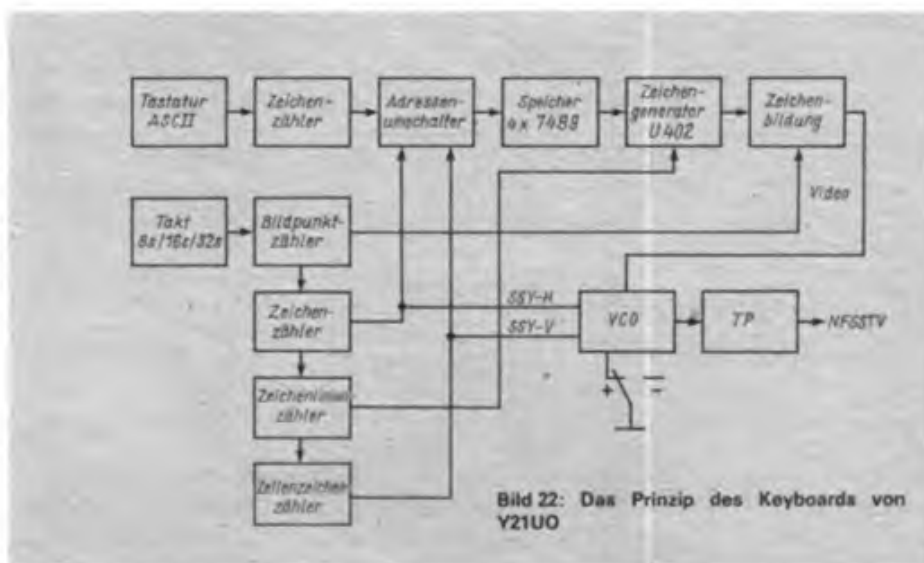


Bild 22: Das Prinzip des Keyboards von Y21UO

Schwarz/Weiß-Kamera erhält steckbare oder schwenkbare Farbfilter für rot, grün und blau (im Fotofachgeschäft erhältlich). Von einer Farbvorlage werden der Reihe nach mit je einem Filter die Speicher für rot, grün und blau beschrieben. So lassen sich die Speicher auch für den Sendefall auslesen. Es ist einleuchtend, daß bei diesem Verfahren wesentlich mehr Zeit und Sorgfalt für die Aufbereitung eines Farbbildes erforderlich sind. Deshalb empfiehlt sich das Auslesen der Farbspeicher in Form eines SSTV-Farbbildes auf ein geeignetes Bandgerät. Bei einer Farbsendung läßt sich dann auf einen Vorrat an Bildern zurückgreifen. Zu beachten ist, daß man bei der „Filtermethode“ etwa die doppelte Helligkeit gegenüber einem Schwarz/Weiß-Bild benötigt.

Bei beiden Verfahren wird das Farbbild als „normales“ SSTV-Bild übertragen. Auf der Empfangsseite nimmt die Farblogik das Einschreiben der jeweiligen Farbe (Bild- oder Zeilensequenz) in den zugehörigen Speicher vor. Bildet man am Ende einer Farbübertragung den Inhalt jedes Speichers separat auf einen Schwarz/Weiß-Monitor ab, so erscheint gegenüber einem Schwarz/Weiß-Bild das rote Bild heller, das grüne Bild etwa normal und das blaue Bild dunkler.

Die in den drei Farbspeichern enthaltenen Informationen müssen nun entsprechend aufbereitet werden. Optimal ist der Einsatz integrierter Schaltkreise, die ein FBAS-Signal in SECAM oder PAL liefern. Man kann sich auch hier behelfen, indem man die drei Farbkanäle und die Synchronsignale getrennt in den (umgebauten) Farbmonitor einspeist.

Insgesamt gesehen ist Farb-SSTV eine technisch aufwendige und sehr zeitraubende Spielart einer Bildübertragung im Amateurfunk. Setzt man brauchbare Übertragungskanäle voraus, so ist nach kurzer Zeit das Angebot an neuen Partnern erschöpft.

FAX

FAX oder auch Faksimile ist ein sehr altes Verfahren zur Bild- und Schriftübertragung auf dem Funk- oder Leitungsweg. Wie bei SSTV wird die Vorlage in Bildpunkte und Zeilen zerlegt. Die Helligkeitswerte entsprechen den äquivalenten Zuordnungen von SSTV, d. h., schwarz 1 500 Hz, weiß 2 300 Hz. Dieses Übertragungsverfahren kam aus der kommerziellen Übertragungstechnik in den Amateurfunk.

Kommerziell unterscheidet man FAX (Übertragung schwarz/weiß, also ein rein binäres Signal) und Bildfunk (Übertragung von Grauwerten). Für beide Arten hat sich im Amateurfunk der Begriff FAX eingebürgert.

Wie bereits bei den SSTV-Normen erläu-

tert, besteht zwischen der maximal möglichen Anzahl von Bildpunkten und der Zeilendauer ein Zusammenhang. Aufgrund der großen Zeitdauer einer FAX-Zeile rechnet man jetzt nicht mehr mit Hertz, sondern mit Minuten. Genormt sind Übertragungen mit 240, 120, 90 und 60 Zeilen/min. Im Amateurfunk benutzt man 120 Zeilen/min. Die Übertragung einer Vorlage A4 dauert bei 120 Z/min fast 10 min. Sie umfaßt etwa 1 200 Zeilen bei einem Linienabstand von ungefähr 0,24 mm und etwa 1 200 Bildpunkten je Zeile. Im Gegensatz zu SSTV gibt es bei FAX kein Synchronsignal. Lediglich ein Einphasensignal (Dauer 10 bis 20 s) stellt sicher, daß die Abtastung auf der Sendeseite und das Schreiben auf der Empfangsseite synchron in der linken oberen Ecke der Vorlage beginnen. Deshalb erfordert die Stabilität der Bildpunktakte bzw. bei FAX-Trommelmaschinen eine Konstanz von 10^{-5} . Ein FAX-Bild läßt sich demzufolge nicht durch fehlende Synchronimpulse außer Tritt bringen. Die sehr hohe Auflösung einer FAX-Übertragung ist aber auch nur bei gutem Übertragungskanal nutzbar.

Im NSW-Bereich werden für FAX im Amateurfunk fast nur ausgesonderte kommerzielle Geräte mit einem breiten Typenspektrum eingesetzt. Es handelt sich hierbei um FAX-Transceiver bzw. Fernkopierer, die sich im wesentlichen ohne große Veränderungen auch für den Amateurfunkdienst eignen. Diese Geräte zeichnen die empfangenen Helligkeitswerte auf eine rotierende Trommel auf. Je nach Gerätetyp werden hierbei Fotopapier belichtet, Tinte auf Papier aufgebracht, eine metallisierte Papierschicht abgebrannt oder feuchtes Spezialpapier verfärbt. Sendeseitig tastet eine sehr fein bündelnde Optik die sich drehenden Vorlagen ab. Bei jeder Trommelumdrehung rückt die Abtast- bzw. Schreibeinrichtung um einen Zeilenabstand weiter. In der

Endkonsequenz wird also ein FAX-Bild spiralförmig übertragen bzw. aufgezeichnet. Die Helligkeitsänderungen ergeben wie bei SSTV entsprechende Tonfrequenzen.

Ich habe die Mechanik durch eine elektronische Variante ersetzt. Aus Speichergründen kann ich nicht mit der maximalen Auflösung arbeiten, ein elektronischer Trick erlaubt aber dennoch die Erkennbarkeit von Detailfeinheiten. Die Erstverbindung Y2 in 2 x FAX erfolgte im Januar 1987 durch ein QSO Y21UO – DK3UG. In Europa sind gegenwärtig auf KW etwa 60 Stationen aus DL, EA, F, G, GJ, HB9, I, LA, LX und OE in FAX aktiv. In JA sollen etwa 700 Stationen in einem FAX-Klub zusammengefaßt sein. Die Aktivität in FAX ist jedoch sehr gering. Die Chance, auf einen CQ-Ruf eine Antwort zu erhalten, ist fast Null.

Zusammenfassung

In den vorliegenden Ausführungen wurde versucht, einige Besonderheiten und Probleme der Bildübertragung im Kurzwellenbereich darzustellen. Das Gebiet der Bildübertragung kann man sich nicht durch schablonenhaftes Nachbauen irgendwelcher Bauanleitungen oder kommerzieller Vorbilder erschließen; man muß hier schon beim Selbstbau mitdenken und eine Übersicht über die Funktionen der jeweiligen Baugruppen oder Komplexe besitzen.

Bereits in der Planungsphase sollte man sich über Art und Umfang einer zukünftigen SSTV-Anlage klar sein. Ein schrittweiser Aufbau und das Betreiben einer einfachen Anlage ist wesentlich interessanter und lehrreicher als das Vorhandensein eines digitalen Konverters in Form einer Investition. Man lernt Betriebsabwicklung und Besonderheiten bei SSTV-Verbindungen kennen, die später beim eventuellen Aufbau einer größeren und komfortableren Anlage hilfreich sind.

Akkuprüfung – mit Gewalt?

Funkpeilsender werden häufig mit Ni-Cd-Batterien (5 Stück Ni-Cd-Sammler je 2,4 V) betrieben. Defekte in den Batterien ergeben sich fast immer aus Kontaktschwierigkeiten zwischen den Sammlern, zwischen Pluspol und Pluskabel, Minuspol und Minuskabel, in den Kabelschuhen und im Batteriestecker. Wie aber ist im Gelände eine Prüfung möglich?

Ein nicht zu dünner Draht, kurzzeitig an Plus- und Minuspol der Batterie gehalten, offenbart Fehler an den Brücken zwischen den Sammlern (lockere Rändelmutter, Korrosionsbeläge). Das angeschlossene Batteriekabel wird komplett geprüft, indem der Minuskontakt des Steckers an den Pluspol der Batterie bzw.

der Pluskontakt des Steckers an den Minuspol der Batterie getippt wird. Funkt es kräftig, ist die Ni-Cd-Batterie einsatzbereit. An 15 kürzlich überprüften Batterien wurden insgesamt sieben Fehler festgestellt und beseitigt.

Anm. d. Red.: Die hohen fließenden Ströme bedeuten, vor allem bei der Verwendung zu dünner Drähte, Brand- und Verbrennungsgefahr. Also diese Methode nicht zur Regel werden lassen, nicht bei Pb-Akkus anwenden (die Ströme sind dort noch höher), Abstand zu brennbaren Stoffen einhalten und allgemein Vorsicht!

W. Wippermann, Y25IA

Modernes Digitalmultimeter mit C 500/C 502 D (2)

L. KLEMKE

Prinzip der Widerstandsmessung

Das angewandte ratiometrische Meßverfahren (Bild 6) gewährleistet besonders exakte Messungen, da hierbei der Widerstandswert durch ein Spannungsverhältnis bestimmt wird. Aufwendige Maßnahmen zur Spannungs- und Stromstabilisierung sind überflüssig. Die Meßgenauigkeit ist praktisch nur vom Referenzwiderstand abhängig. Die Referenzspannungs-IS ist abgeschaltet und stattdessen eine Serienschaltung aus dem zu messenden Widerstand und einem Referenzwiderstand (aus dem Eingangsspannungsteiler) an die Meß- bzw. Referenzeingänge der IS C 500 D gelegt.

Darstellung der Meßgröße (Bild 7)

Die rechte Stelle der sechsstelligen VQE-Anzeige dient in Verbindung mit der Schaltung nach Bild 7 zur Darstellung der jeweils eingeschalteten Meßgröße (U-I-R). Mit den Emitterwiderständen R51, R52 und R53 wird die Anzeigebelegbarkeit bestimmt. Die angegebene Dimensionierung ergibt eine Meßgrößendarstellung, die etwas dunkler als der numerische Anzeigewert erscheint. R54 stellt die Leuchtstärke des C-Segments bei der Darstellung eines „R“ ein.

Meßfehlerbetrachtung

Die in der Tabelle 2 aufgeführten Meßfehler sind typische Werte unter normalen Meßbedingungen ($25^{\circ}\text{C} - 5\text{K}$) bei einem Eingangsspannungsteiler mit 0,1 % Genauigkeit. Bei entsprechender Wahl der Belastbarkeit der Widerstände des Eingangsspannungsteilers in den niedrigen Widerstands- und hohen Strombereichen sind diese Werte auch bei längeren Meßzeiten reproduzierbar. Problematisch hingegen ist der Betrieb im Temperaturbereich bis 70°C . Die Anzeige wandert dabei um ± 10 Digit, was einem Nullpunktfehler von $100\mu\text{V}$ entspricht. Neben dem kleinzuhaltenden TK des Eingangsspannungsteilers hat der TK des Referenzelements entscheidenden Einfluß, da die Drift des Referenzelements mit dem Faktor 2 auf die Anzeige wirkt. Im ungünstigsten Fall beträgt der prozentuale Fehler des Anzeigewerts bei einer Temperaturänderung von 50K $0,3 \cdot 2\% = 0,6\%$. Wird der Ausmeßtyp B 589 Nq verwendet, sinkt der Fehler durch die

Temperaturdrift der Referenzquelle für 50K auf max. $0,06\%$. Für die Meßgenauigkeit sind demnach folgende Bauelemente verantwortlich: Eingangsspannungsteiler, Referenzelement und die Integrationskondensatoren am C 500 D.

Aufbauhinweise

Zuerst sind die Leiterzüge, die vom Eingang zur Tastatur führen dick zu verzinnen, da der Leiterbahnwiderstand bereits in der Größenordnung von einigen Milliohm liegt. Eine andere Möglichkeit ist das Auflöten von dickem Cu-Draht. Danach werden Basisplatine und Anzeigeplatine bestückt, wobei die Positionierung der Bauelemente aus den Bildern 11 bis 13 hervorgeht. Im Mustergerät wurde als Frontplatte eine 4 mm dicke Pertinax-Platte verwendet. Die Zusammenstellung der Tastensätze (einmal 7 Tasten, einmal 5 Tasten) erfordert ein wenig Geschicklichkeit, falls, wie beim Mustergerät, kein passender Tastenschalter zur Verfügung steht. Die Schalter S1 und S2 sind unabhängig und rastend, die Schalter S3, S4 und S5 abhängig. S1 bis S5 befinden sich auf einem Träger. Die Schalter S6 bis S12 sind abhängig rastend.

Bevor die Schaltkreise der Basisplatine eingelötet werden, sind die Gleichspannungen einzustellen. Die oberen Anschlüsse der Schalter, die für die weitere Verkabelung benötigt werden (siehe Schalterplatine), sind mit dickem Draht zu verlängern. Anschließend steckt man die Leiterplatte mit der kaschierten Seite nach oben auf die Verlängerungen und verlötet sie. An diese Leiterplatte wird dann im rechten Winkel die Anzeigeleiterplatte gelötet. Zuletzt sind die Meßwi-

derstände R3 bis R8 mit möglichst kurzen Drähten an die entsprechenden Stellen der Schalterplatine von der Leiterbahnseite her anzulöten. Nach dem Verschrauben der Meßbuchsen und des Netzschalters mit der Frontplatte kann die fertige Schaltung in das Gehäuseunterteil eingesetzt werden. Der Netztransformator ist möglichst in der rechten hinteren Ecke isoliert zu montieren. Schutzleiter und Transformator Kern sind zu verbinden. Um das Meßgerät vor Störeinflüssen zu schützen, sollte das gesamte Gehäuse, einschließlich Front- und Rückplatte, innen mit einem leitenden Überzug versehen werden, falls nicht ein Metallgehäuse verwendet wird (z. B. Auskleben mit Folie), der dann mit dem Massepunkt des DMM zu verbinden ist. Eine Verbindung des Schutzleiters mit der Meßgerätemasse ist unzulässig, da sie zum Verlust der Potentialfreiheit führen würde. Die aufgezählten Abschirmmaßnahmen sind zwar nicht unbedingt erforderlich, tragen jedoch in den empfindlichen Meßbereichen zu einer stabilen Anzeige bei.

Abgleich

Für den Abgleich muß ein genaues Vergleichsmeßgerät zur Verfügung stehen. Der Einstellregler R21 wird am günstigsten im 200-mV -Bereich abgeglichen, denn hier spielt die Toleranz des Vorteilers keine Rolle. Man kann in diesem Bereich bis auf den Wandlerfehler die maximale Genauigkeit von $0,01\%$ erreichen. Stehen keine Meßwiderstände zur Verfügung, so muß man sich den Spannungsteiler durch Meßbereichserweiterungen um jeweils eine Zehnerpotenz selbst zusammenstückeln.

Ein weiterer Abgleich betrifft den 20-A-Shunt-Widerstand, dessen Wert exakt $0,01\Omega$ betragen sollte. Derart niederohmige und zugleich hochbelastbare Widerstandswerte sind in der Praxis ohne Abgleich kaum herstellbar. Deshalb ist ein Widerstandsdraht mit einem Widerstandswert von etwas mehr als $0,01\Omega$ vorgesehen. Der Einstellregler R10 ermöglicht einen entsprechenden Ausgleich.



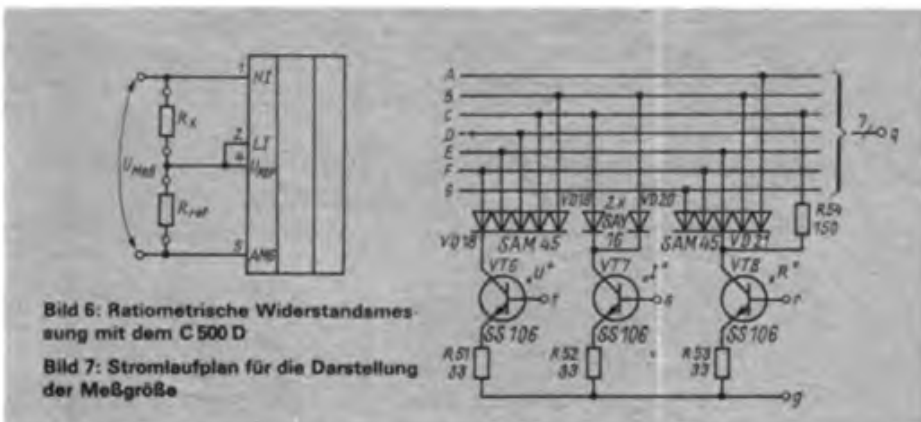


Bild 6: Ratiometrische Widerstandsmessung mit dem C 500 D

Bild 7: Stromaufplan für die Darstellung der Meßgröße

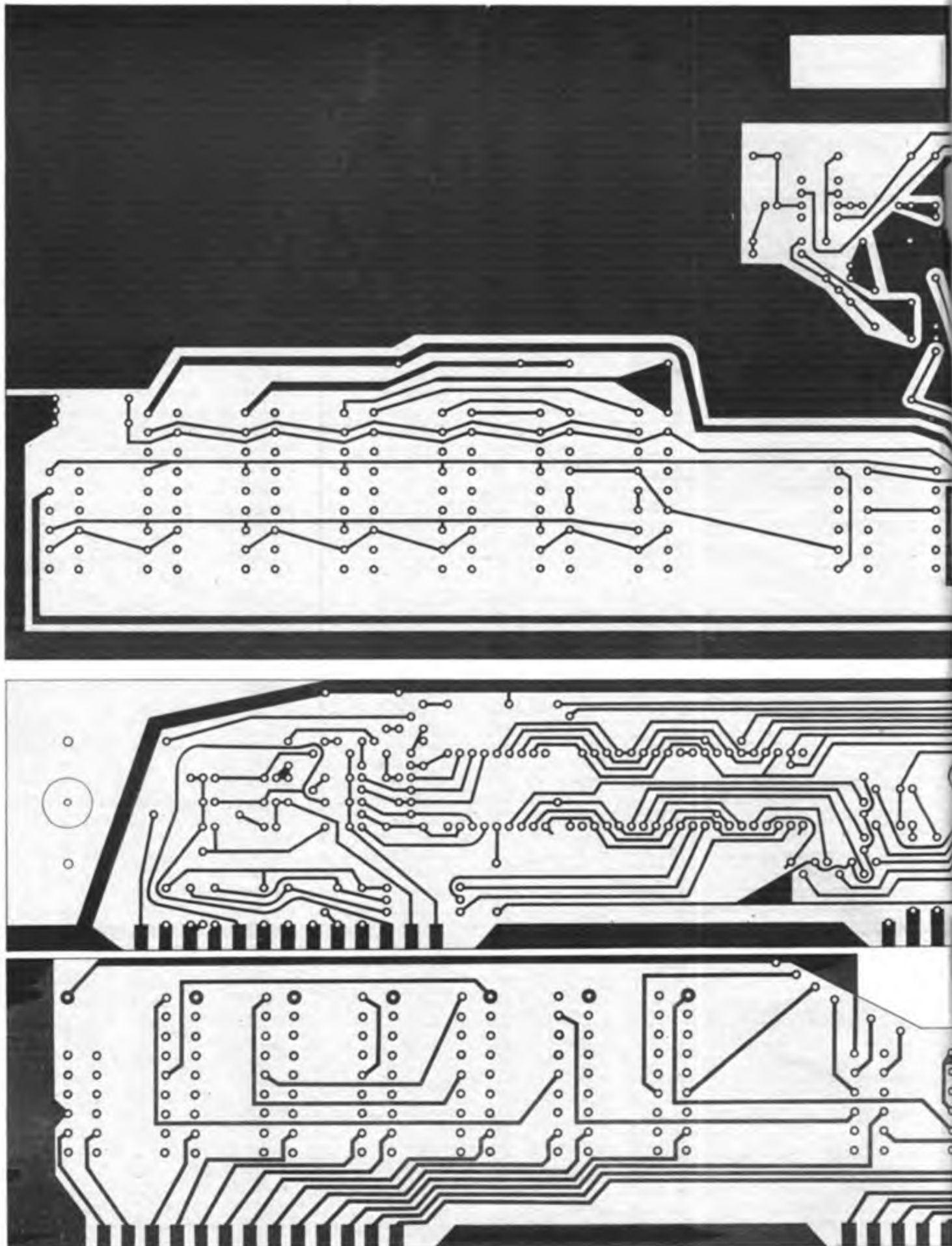

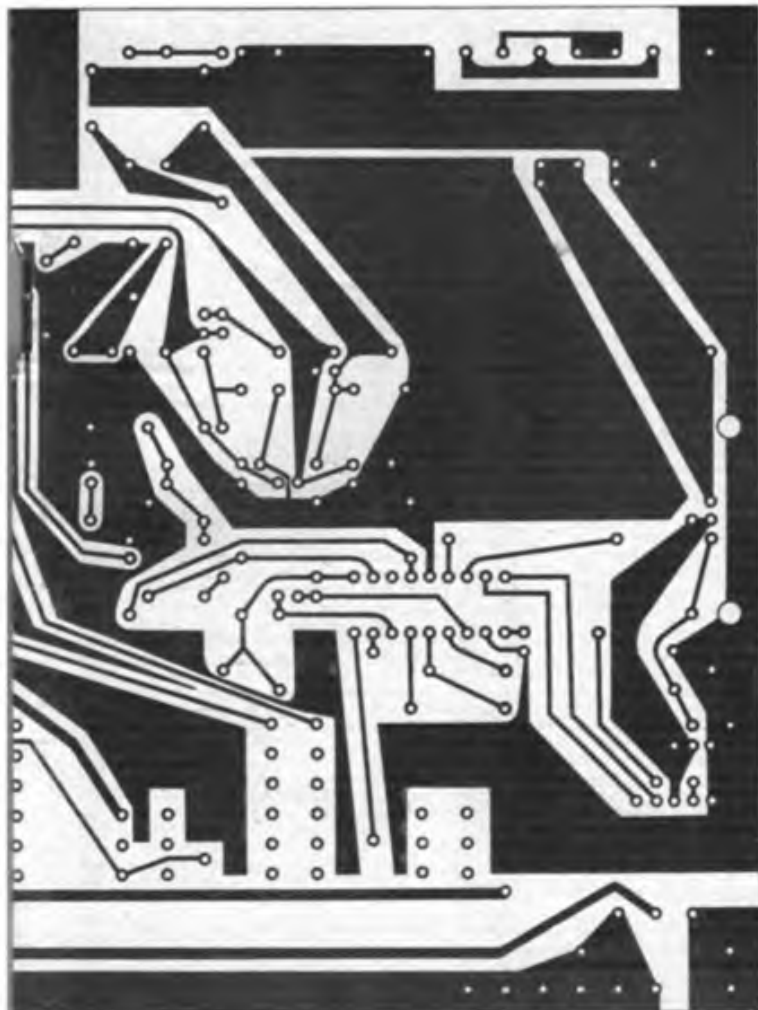

▲ Bild 8: Leitungsführung der Basisplatine. Auf der „freien“ Fläche kann der Transformator montiert werden.

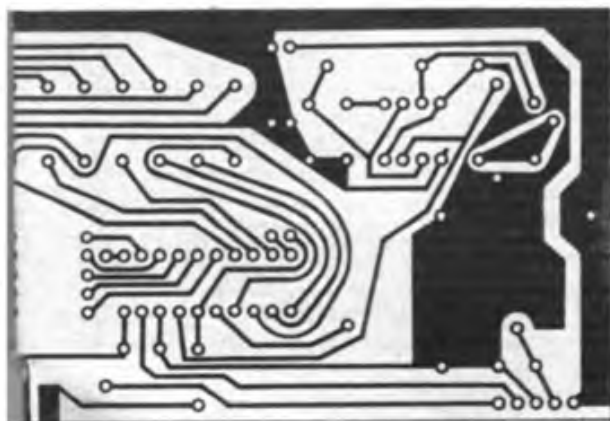


Bild 9: Leitungsführung der Anzeigeplatine

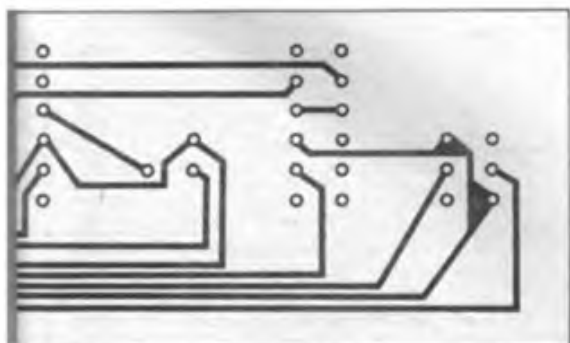


Bild 10: Leitungsführung der Schalterplatine

Tabelle 2: Meßfehler des Multimeters

(0,1 %ige Teilerwiderstände, B 589 Dq, $\theta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$)

Meßbereich	Auflösung	Meßfehler
200 mV	10 μV	$\pm 0,01\% + 2 \text{ Digit}$
2 V	100 μV	$\pm 0,1\% + 2 \text{ Digit}$
20 V	1 mV	$\pm 0,1\% + 2 \text{ Digit}$
200 V	10 mV	$\pm 0,1\% + 2 \text{ Digit}$
2 kV	100 mV	$\pm 0,1\% + 2 \text{ Digit}$
200 mV	10 μV	$\pm 0,2\% + 5 \text{ Digit}$
2 V	100 μV	$\pm 0,2\% + 5 \text{ Digit}$
20 V	1 mV	$\pm 0,2\% + 5 \text{ Digit}$
200 V	10 mV	$\pm 0,2\% + 5 \text{ Digit}$
1 kV	100 mV	$\pm 0,2\% + 5 \text{ Digit}$
20 A	1 nA	wie Gleichspannungsbereiche
200 A	10 nA	
2 mA	100 nA	
20 mA	1 μA	
200 mA	10 μA	wie Wechselspannungsbereiche
2 A	100 μA	
20 A	1 mA	
20 μA	1 nA	
200 μA	10 nA	$\pm 0,2\% + 2 \text{ Digit}$
2 mA	100 nA	
20 mA	1 μA	
200 mA	10 μA	
2 A	100 μA	$\pm 2\% + 5 \text{ Digit}$
20 A	1 mA	
20 Ω	1 m Ω	
200 Ω	10 m Ω	
2 k Ω	100 m Ω	$\pm 0,1\% + 5 \text{ Digit}$
20 k Ω	1 Ω	
200 k Ω	10 Ω	
2 M Ω	100 Ω	

Beim Abgleich geht man wie folgt vor: Es wird ein Strom im 2-A-Bereich gemessen. Anschließend schaltet man auf den 20-A-Bereich um (wie bei Bestimmung des Spannungsvorteilers) und gleicht mit R10 ab. Dabei gibt man 2 Digit zu, denn jetzt fließt etwas mehr Strom. Der Innenwiderstand im 20-A-Bereich beträgt nur 0,01 Ω (gegenüber 0,10 Ω im 2-A-Bereich). Die einzustellende Frequenz von 200 kHz kann mit dem Frequenzzähler an Pin 3 von IS3 gemessen werden. Steht keine entsprechende Meßmöglichkeit zur Verfügung, so kann eine Einstellung erfolgen, indem eine schlecht gesiebte Gleichspannung gemessen wird. R25 ist nun so einzustellen, daß der Anzeigewert möglichst langsam schwankt. Im Zweifelsfall kann R25 auch in Mittelstellung verbleiben. Auf die Meßgenauigkeit hat R25 praktisch keinen Einfluß. Lediglich in den AC-Bereichen kann durch entsprechende Einstellung von R25 die Anzeige weiter „beruhigt“ werden. In den DC- und Ω -Bereichen ist obnehin eine „stehende“ Anzeige (typ. ± 1 -2 Digit) vorhanden, und das bei einem Anzeigebereich von $\pm 20\,000 - 1 \text{ Digit}$!

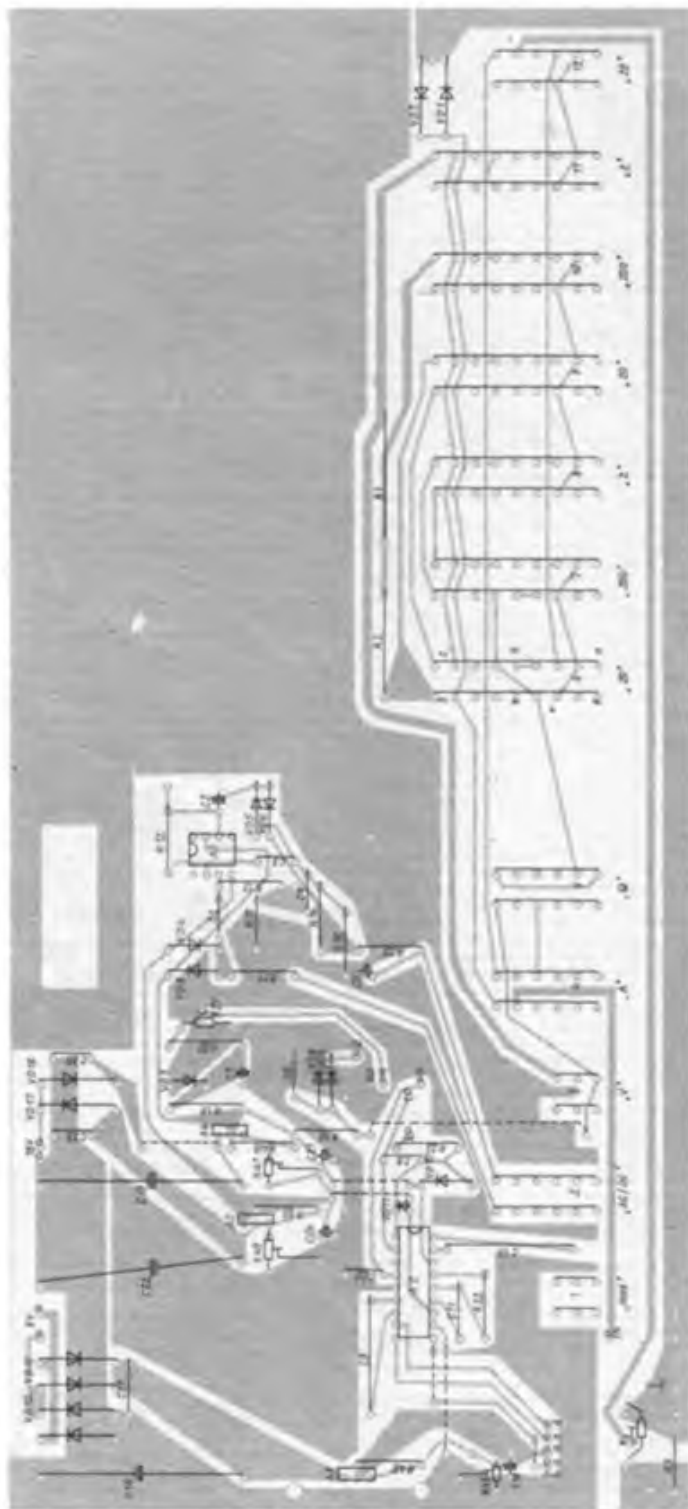


Bild 11: Bestückungsplan der Basisleiterplatte

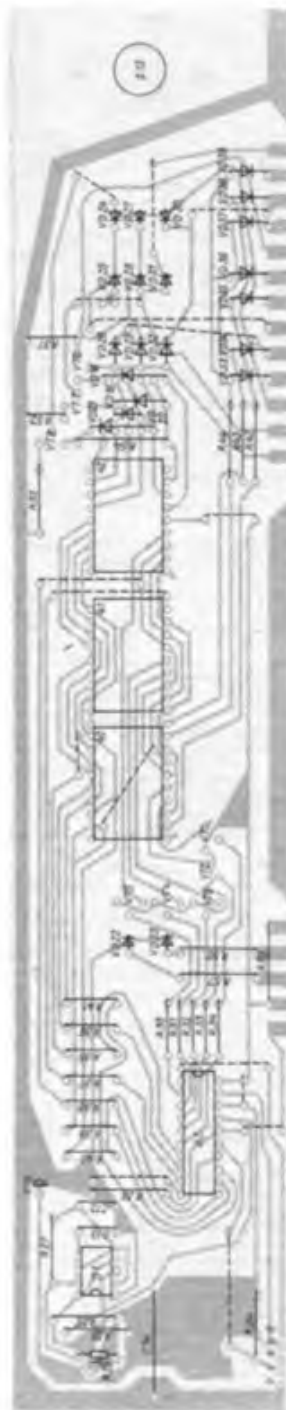


Bild 12: Bestückungsplan der Anzeigeleiterplatte

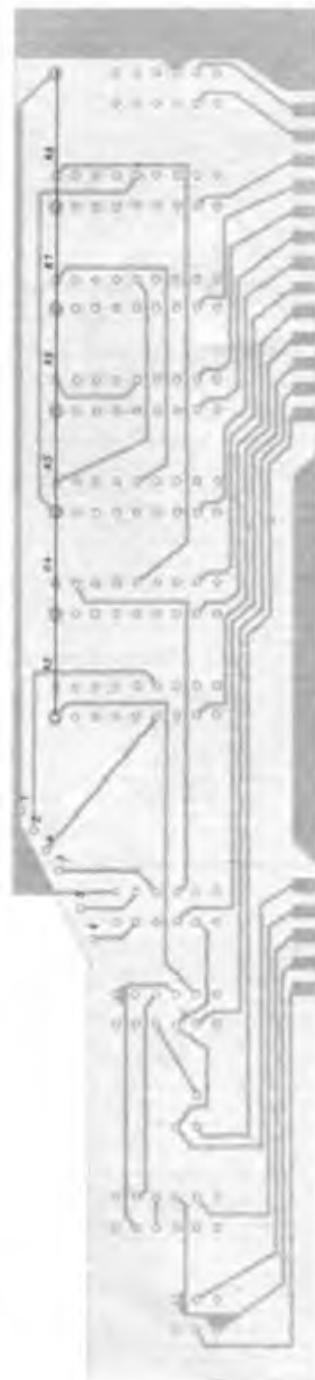


Bild 13: Bestückungsplan der Schalterleiterplatte

Vorrangig für GST-Grundorganisationen und Klubstationen stellt das Bezirksreparaturkollektiv Frankfurt (Oder) Leiterplatten und Frontplatten für das Digitalmultimeter her. Die Leiterplatten werden geätzt und kolophoniert in Hartpapierausführung geliefert. Die Frontplatte ist passend zur Anzeigeleiterplatte mechanisch bearbeitet, lackiert und beschriftet. Sie ist 310 mm x 95 mm groß und besteht aus Pertinax. Der Gesamtpreis beträgt 80 M. Versand per Nachnahme.

Schriftliche Bestellungen sind zu richten an:

Lutz Klemke
Karl-Marx-Straße 112
Frankfurt (Oder)
1200

Ein Liefertermin kann nicht genannt werden, da erst nach Sichtung der eingegangenen Bestellungen mit der Fertigung begonnen wird.

Literatur

- [1] Kahl, Dr.-Ing., B.: A/D-Wandlersystem C 500 D-Reihe, Information/Applikation Mikroelektronik, Heft 32, BV EdT Frankfurt/O. und Halbleiter Frankfurt/O., 1986
- [2] Kahl, Dr.-Ing., Analog-Digitalwandlersystem C 500, radio fernsehen elektronik 35 (1986), H. 3, S. 182

Kurzwellen-Antennen mit elektrischer Umschaltung der Abstrahlrichtung

W. WÄNTIG – Y79XN

Es werden erprobte Antennen beschrieben, die im Gegensatz zum Drehrichtstrahler starr montiert sind und deren Abstrahlrichtung sich elektrisch umschalten läßt. Es handelt sich dabei um sogenannte vollgespeiste Antennen, bei denen sowohl Strahler als auch Reflektor gespeist werden. Die Wirkungsweise wird als Empfangsantenne beschrieben. Die angegebenen Richtdiagramme haben schematischen Charakter; sie wurden aus der elektrischen Wirkungsweise abgeleitet.

Elektrische Wirkungsweise und Beispiele

Bild 1 zeigt den Grundaufbau einer Antenne mit einseitiger Richtwirkung. Die Antenne besteht aus zwei Halbwelldipolen, die am Speisepunkt xx durch die Verbindungsspeiseleitung parallelgeschaltet sind. Am Speisepunkt addieren sich die in beiden Dipolen induzierten HF-Ströme.

Beide Ströme sind vektorelle Größen, d. h., die Größe des Gesamtstromes i ist sowohl abhängig vom Betrag der Einzelgrößen i_1 und i_2 als auch ihrer Phasenverschiebung zu einander. Der Betrag der Ströme in beiden Dipolen ist gleich, so daß der Gesamtstrom i nur von der Phasenverschiebung beider Ströme i_1 und i_2 zueinander abhängig ist.

Phasenwinkel über 180° werden auf den Bereich 0° bis 180° zurückgerechnet. Sie da-

bei ergebende negative Winkel sind wie positive zu behandeln (vgl. auch Tabelle und Bild 4). Einige Beispiele für die Handhabung von $|\varphi|$:

$$270^\circ: 270^\circ - 360^\circ = -90^\circ \triangleq 90^\circ$$

$$360^\circ: 360^\circ - 360^\circ = 0^\circ$$

$$190^\circ: 190^\circ - 360^\circ = -170^\circ \triangleq 170^\circ$$


$$540^\circ: 540^\circ - 360^\circ = 180^\circ$$

Wie wird nun eine Phasenverschiebung erreicht? Durch die unterschiedliche Anordnung der Dipole 1 und 2 (Bild 1) in der Wellenfront entnehme ich die Energie phasenverschoben und addiere sie dann im Speisepunkt. Anhand der Antenne im Bild 1 soll dieses erläutert werden: Die Wellenfront kommt aus Richtung 2, induziert im Dipol 2 einen Strom $|i_2|$, der zum Speisepunkt xx fließt. Danach legt die Wellenfront einen Weg von $= 90^\circ$ zurück, induziert im Dipol 1 einen Strom $|i_1|$, der auf der Verbindungsspeiseleitung einen Weg von $\lambda/4 = 90^\circ$ bis zum Speisepunkt xx zurücklegt. Dadurch ergibt sich zwischen $|i_1|$ und $|i_2|$ eine Phasenverschiebung von $90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$ $|i| = 0$, d. h., die Antenne empfängt aus Richtung 2 nicht (Nullstelle). Kommt die Wellenfront aus Richtung 1, so legt der Strom $|i_1|$ einen Weg von $\lambda/4 = 90^\circ$ zu xx zurück, die Wellenfront legt ebenfalls einen Weg von $\lambda/4 = 90^\circ$ zum Dipol 2 zurück, der Strom $|i_2|$ tritt unmittelbar am Speisepunkt in Erscheinung. Zwischen $|i_1|$ und $|i_2|$ ergibt sich eine Phasenverschiebung von $90^\circ - 90^\circ = 0^\circ$, $|i| = |i_1|$

$+ |i_2| = 2 |i_1|$, Richtung 1 ist Hauptempfangsrichtung.

Längs zur Drahtrichtung hat der Dipol auch Nullstellen, so daß sich das links im Bild 1 gezeigte Richtdiagramm ergibt. Trifft die Wellenfront senkrecht von oben oder unten die Antenne, so ist nur die durch die Speiseleitungslänge $\lambda/4 = 90^\circ$ hervorgerufene Phasenverschiebung wirksam, $|i| = 1,41 |i_1|$, man kann auf das daneben dargestellte Vertikaldiagramm (Bild 1 „halblinks“) folgern.

Nun zur Richtungsumschaltung. Bild 2 zeigt, wie sich das Richtdiagramm durch Überkreuzen der Verbindungsspeiseleitung um 180° dreht. Kommt die Wellenfront aus Richtung 2, trifft sie zuerst Dipol 2 und induziert einen Strom $|i_2|$, der unmittelbar an xx auftritt. Anschließend legt die Wellenfront einen Weg von $\lambda/4 = 90^\circ$ zum Dipol 1 zurück; der Strom $|i_1|$ legt nochmals $\lambda/4 = 90^\circ$ auf der Verbindungsspeiseleitung zurück, die Überkreuzung bewirkt für $|i_1|$ zusätzlich eine Phasenverschiebung von 180° . Die Phasenverschiebung zwischen $|i_1|$ und $|i_2|$ beträgt somit $90^\circ + 90^\circ + 180^\circ = 360^\circ = 0^\circ$, es folgt $|i| = |i_1| + |i_2| = 2 |i_1|$. Die Hauptempfangsrichtung ist Richtung 2. Eine Wellenfront aus Richtung 1 bewirkt für $|i_1|$ einen Phasenwinkel φ_1 von $90^\circ + 180^\circ$, für $|i_2|$ ein φ_2 von $\lambda/4 = 90^\circ$. Die Phasenverschiebung ist $|\varphi| = \varphi_1 - \varphi_2 = 270^\circ - 90^\circ = 180^\circ$, das ergibt $|i| = 0$, die Antenne hat in Richtung 1 eine Nullstelle. Setzt man an die Überkreuzungsstelle ein Relais zur Umschaltung „Überkreuzung – gerader Durchgang“, läßt sich das Richtdiagramm fernbedienbar um 180° schwenken (Bild 3). Nachteilig kann sich bei dieser Variante das Anbringen des Relais direkt am Speisepunkt auswirken (Masse, Steuerleitung in Strahlernähe). Bild 5 zeigt dazu Alternativen. Dipol 1 und Dipol 2 erhalten gleichlange Speiseleitungen bis zum Umschaltrelais. Das Relais schaltet einmal den $\lambda/4$ -Speiseleitungsabschnitt zu Dipol 1, einmal zu Dipol 2 (Bild 5 oben). Unten im Bild 5 ist

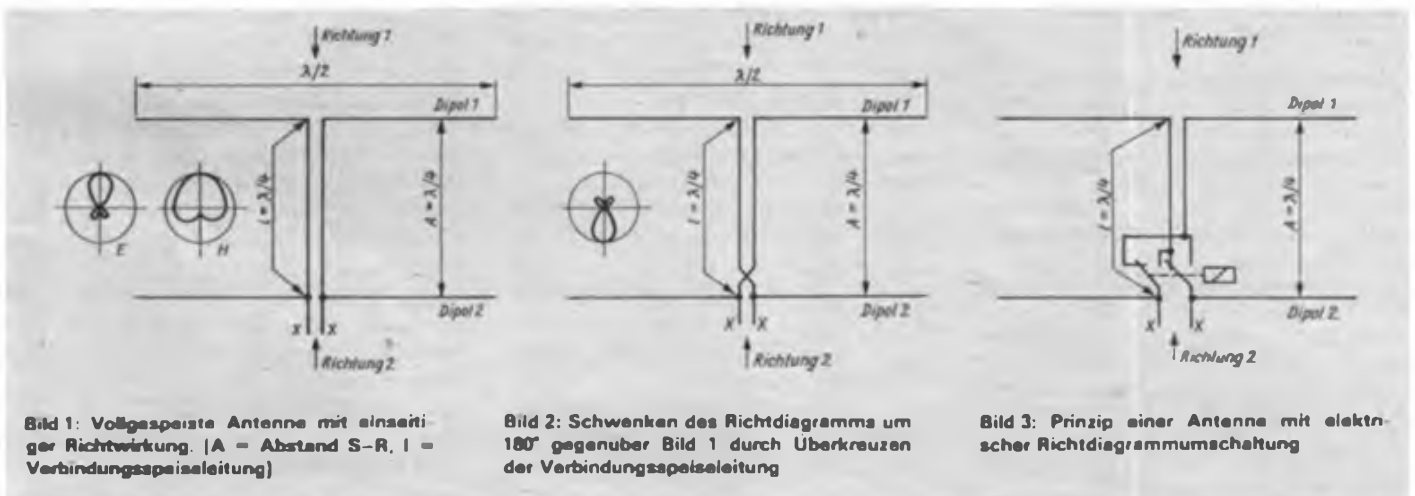

Bilanz der Sonderstation Y87IMS

Die Sonderamateurfunkstelle Y87IMS (Internationales Makromoleküle-Symposium 1987) wurde am 28. Juni 1987 um 09.00 Uhr MESZ in Betrieb genommen und war bis zum 5. Juli besetzt. Die Kurzwellenstation (Teltow 215 C und 500-W-Endstufe an einer horizontalen 84 m langen Delta-Loop-Antenne in 25 m Höhe) arbeitete insgesamt 176,5 Stunden. Auf den Kurzwellenbändern konnten 2189 Verbindungen mit Funkamateuren aus 64 Ländern und 6 Erdteilen hergestellt werden.



Am Teltow von Y87IMS: Norbert, Y28VH
Foto: R. Büschendorf

Von den Ausbreitungsbedingungen her waren das 7- und das 14-MHz-Band nachts teilweise recht gut für DX-Verbindungen geeignet, während das 3,5-, das 21- und das 28-MHz-Band nur Verbindungen mit europäischen Stationen zuließen. Trotzdem wurde mit 311 DX-Stationen gearbeitet. Besonders erfreulich waren QSOs mit KH6, 5X, TI, XE, 9Y, FR auf 20 m und mit XE, FM, CO, PY auf 40 m.

Die UKW-Station (UFS 601 an einer 2 x 6-Element-Yagi- bzw. an einer 13-Element-Yagi-Antenne) wurde wegen der günstigeren Lage zeitweilig von einem Portable-Standort in der Nähe von Merseburg betrieben. In 33,5 Stunden gelangen 216 Verbindungen.

Die insgesamt 2405 QSOs verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Bänder:

80 m	40 m	20 m	15 m	10 m	2 m
25 %	9 %	50 %	4 %	3 %	9 %

62 Prozent der Kurzwellen-QSOs wurden in Telegrafie durchgeführt. Dank der Vorkündigungen des Sonderstationseinsatzes in den sowjetischen Zeitschriften „Radio“ und „Sowjetski Patriot“ (Iks Ulli, Y41VM) sowie im FUNKAMATEUR wurden u. a. 791 sowjetische und 583 DDR-Stationen gearbeitet.

Ein Dankeschön geht an alle, die sowohl bei den Vorbereitungsarbeiten als auch beim Funkbetrieb viel Zeit aufbrachten, sowie an die staatliche Leitung der Technischen Hochschule „Carl Schorlemmer“ Leuna-Merseburg für die tatkräftige Unterstützung.

Dr. W. Döhl, Y39ZH

Bild 4: Grafische Addition zweier vektorieller Größen bei einer Phasenverschiebung von $\varphi = 0^\circ$, $\varphi = 90^\circ$ bzw. $\varphi = 180^\circ$ (v. l. n. r.)

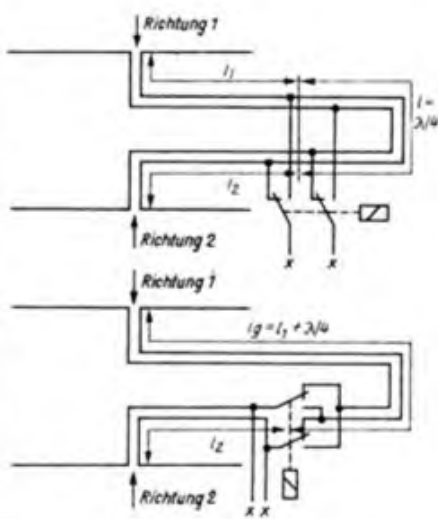
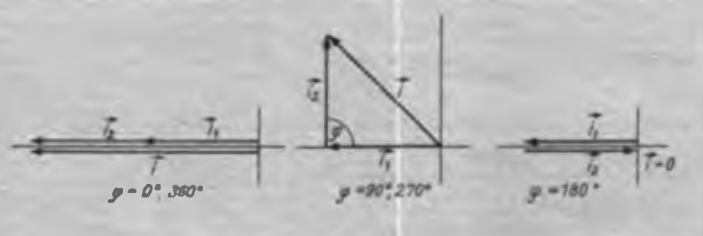


Bild 5: Zwei Möglichkeiten einer elektrischen Richtdiagrammumschaltung. Die Antennenleitungen sind gleich lang ($l_1 = l_2$); es wird lediglich eine $\lambda/4$ lange Umwegleitung zusätzlich eingeschaltet.

Im Bild oben wird die Umwegleitung abwechselnd in Reihe mit den beiden Speiseleitungen geschaltet.

Die untere Variante arbeitet mit Speiseleitungsüberkreuzung. Bei abgefallenem Relais ist die Hauptempfängerichtung 1 gültig, bei angezogenem 2.

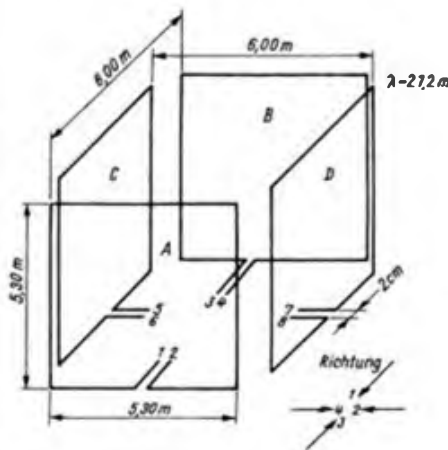


Bild 6: Elementanordnung für eine in vier Empfängerrichtungen umschaltbare Quad. Die Bemessungsangaben beziehen sich auf das 14-MHz-Band

eine Variante mit einem Phasensprung von 180° durch Speiseleitungsüberkreuzung gezeigt. Wichtig zum Verstehen bei der Varianten ist, daß ein gleichmäßiges Verlängern der Speiseleitungen von Dipol 1 und Dipol 2 keine Phasenverschiebung zwischen den Strömen $|i_1|$ und $|i_2|$ bewirkt. Dadurch ist man in der Lage, das Umschaltrelais an einem mechanisch günstigen Punkt anzubringen, wie z. B. an einem kurzen Mast unterhalb eines Speisepunktes oder an einem Gebäude. Für Leistungen bis 150 W HF genügt ein Relais NSF 30.1-112 (leistungslos schalten). Man kann es bequem in einer Abzweigdose aus der Elektroinstallationstechnik unterbringen. So ist es auch möglich, diese Dose an einer Dipolabspannleine zu befestigen. Als Speiseleitung von den Dipolen zum Umschaltkreis und als $\lambda/4$ -Umwegleitung läßt sich 75- Ω -Koaxialkabel verwenden. Am Speisepunkt xx beträgt die Impedanz 30Ω bis 40Ω , man muß also noch ein Transformationsglied $30 \Omega \dots 40 \Omega \rightarrow 75 \Omega$ (z. B. Sticheleitung) zum Übergang auf das Koaxialkabel zwischenschalten [1]. Bei der Bemessung der $\lambda/4$ -Umwegleitung ist unbedingt der Verkürzungsfaktor des Leitungsmaterials zu berücksichtigen.

Eine richtungsumschaltbare Quadantenne

Bild 6 zeigt die Elementanordnung einer für vier Empfangs-(Sende-)Richtungen umschaltbaren Quadantenne mit den Hauptmaßen. Gegenüber den Antennen nach Bild 1 bis 3 und 5 wurden die Einzeldipole durch die in ihren Abstrahleigenschaften besseren Quadelemente ersetzt. Durch Einfügen eines zweiten, im Winkel von 90° gedrehten, Systems kann man nun durch Umschalten den Vollkreis überstreichen. Die Bemessungsangaben beziehen sich auf das 14-MHz-Band. Die Elemente A-B bilden ein Antennensystem, die Elemente C-D das zweite. Der Elementeabstand liegt mit 6 m geringfügig über $\lambda/4$, um ein zu starkes Koppeln der beiden Systeme infolge eines zu engen Nebeneinanderführens der senkrechten Quadabschnitte zu verhindern. Zur Richtungsumschaltung dient das System oben in Bild 5. Bild 7 zeigt den Aufbau der gesamten Umschaltung, die Relaisarten und außerdem die Herstellungsvorschrift für die Speiseleitung. Ein Quadelement hat einen Fuß-

punkt Widerstand von etwa 120Ω , so daß die angegebene Speiseleitung mit $Z \approx 130 \Omega$ gut angepaßt ist. Da immer zwei Quadelemente parallelgeschaltet sind, eignen sich als Speiseleitung für das Gesamtsystem Koaxkabel mit 60Ω bis 75Ω Wellenwiderstand. Eine Symmetrierung ist nicht notwendig. Nun zum mechanischen Aufbau der Elemente nach Bild 6. Er ist in Bild 8 dargestellt. Die vier Quadelemente hängen zwischen vier 18-mm-Glasfibervollstäben

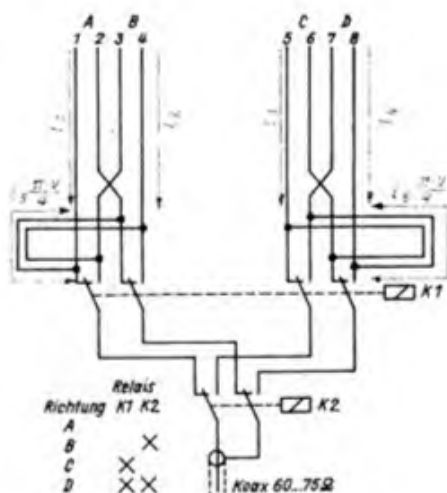


Bild 7: Richtungsumschalteneinrichtung für die Quad nach Bild 6. Alle Maßangaben beziehen sich auf das 14-MHz-Band. Die Relais können bis 500 W Sendeleistung Relog 2 RH 01 oder 2 RH 30 sein, bis 150 W NSF 30.4. – 112. Die Speiseleitungen I, bis I₄ sowie die Umwegleitungen I₁ und I₂ bestehen aus eng verdrehter Cu-Litze NYAF 1,5 mm² mit $Z = 130 \Omega$ und $V = 0,66$. Die Längen der Umwegleitungen I₁ und I₂ betragen 4,90 m.

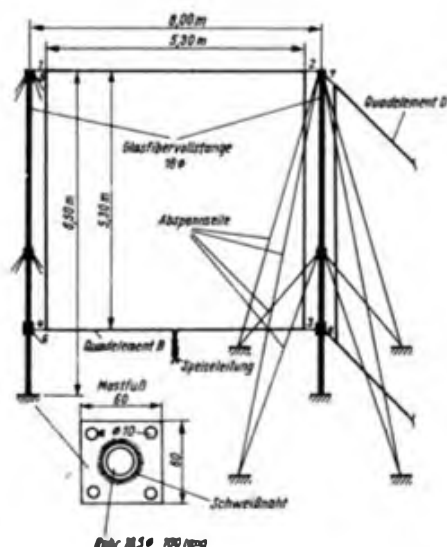


Bild 8: Der mechanische Aufbau der Quadantenne nach Bild 6. 1 bis 8 sind die Abspannseile für die Quadelemente.

von 6,50 m Länge. Die Glasfiberstangen sind, wie im Bild 8 dargestellt, gut abzuspinnen. Als Abspannmateriale dient PVC-ummantelte Wäscheleine von 3 mm Durchmesser. Die Abspannseile 1 bis 8 bestehen ebenfalls aus diesem Material. Man verknotet sie ohne Isolator mit dem Quadelement. An den Glasfiberstangen werden alle Abspannseile durch Umwickeln und Verknoten befestigt. Bild 8 zeigt außerdem einen Mastfuß für die Befestigung der Glasfiberstangen. Die Quadelemente bestehen aus PVC-ummantelter Litze NYAF 0,75 mm². Der gesamte Antennenaufbau ist in der beschriebenen Weise natürlich nur auf einem Flachdach sinnvoll.

Beim Aufbau der Richtungsumschaltung sind verschiedene Varianten möglich. Die beiden Relais lassen sich in einem größeren Plasteschaltkasten (Schutzgrad mindestens IP 54) aus der Elektroinstallationstechnik unterbringen. Dadurch kann man den Schaltkasten im Zentrum der Antenne über dem Dach montieren. Die Speiseleitungen, die $\lambda/4$ -Umwegleitungen und die Relaissteuerleitung werden durch PG-Verschraubungen wasserdicht in den Schaltkasten geführt. Demzufolge braucht man nur je einen Dachdurchbruch für das Koaxkabel und für die Steuerleitung. Die $\lambda/4$ -Umwegleitungen dürfen nicht aufgewickelt werden, sie sind jeweils als große Schleife zu verlegen.

Ich habe die Relais auf einer Montageplatte unter Dach angebracht. Die vier gleichlangen Speiseleitungen der einzelnen Quadelemente werden gemeinsam unter Dach zu den Relais geführt. Auch hier sind die Relais zentrisch unter der Antenne angebracht.

Noch einige Bemerkungen zur Antennenmontage: Zuerst befestigt man die vier Mastfüße und die Haken für die Abspannseile auf dem Dach. Die Fertigung der Quadelemente und ihrer Abspannseile erfolgte vorher unter Dach. Nun werden die Abspannseile der Glasfiberstäbe an diese geknotet und zwei Glasfiberstangen aufgestellt. Das Lockern dieser beiden Glasfiberstäbe ermöglicht es, die Abspannseile auf dem Dach umzubiegen und zwischen beiden das erste Quadelement zu befestigen. Danach wird der dritte Glasfiberstab aufgestellt, umgebogen und das zweite Quadelement angeknüpft. Auf diese Art befestigt man alle vier Quadelemente und richtet anschließend die Antenne auf. Durch entsprechendes Abspannen der Glasfiberstäbe straffen sich die Quadelemente zwischen den Glasfiberstangen. Für diese Aufbauarbeiten sind drei Personen erforderlich. Anschließend montiert man die Richtungsumschalteneinrichtung und verlegt die Speiseleitungen und die Steuerleitung. Im praktischen Betrieb erweist sich diese

Abhängigkeit des Gesamtstroms von der Phasenverschiebung zweier Einzelströme (es gilt $|I_1| = |I_2|$)

Phasenverschiebung	$ I $
0°	$ I_1 + I_2 $
90°	$\sqrt{2} I_1 $
180°	$ I_1 + I_2 = 0$
$270^\circ \hat{=} 90^\circ$	$\sqrt{2} I_1 = 1,41 I_1 $
$360^\circ \hat{=} 0^\circ$	$ I_1 + I_2 = 2 I_1 $

Antenne einer drehbaren Cubical-Quad fast ebenbürtig. Die Richtwirkung ist ausgezeichnet, der Gewinn steht einer Cubical-Quad nicht nach. Durch den relativ großen horizontalen Öffnungswinkel überstreicht man auch mit geringem Gewinnrückgang, trotz der vier feststehenden Abstrahlrichtungen, den gesamten 360° -Bereich. Die Abstrahlrichtungen legt man zweckmäßigerweise in die Himmelsrichtungen NO, SO, SW, NW. Eine Steuerschaltung für die Richtungsumschaltrelais wird nicht angegeben, sie ist technisches Allgemeinut.

Abschließend zur Quadantenne noch eine andere, erprobte Betriebsweise. Sie beruht auf der Ausnutzung des WBJK-Effektes [2], Bild 9 zeigt den prinzipiellen Aufbau. Die Wellenfront aus Richtung 1 erzeugt im Dipol 1 einen Strom $|I_1|$, der mit einem Phasenwinkel φ_1 von 90° den Speisepunkt xx erreicht. Bis zum Dipol 2 beträgt der Phasenwinkel φ_2 der Wellenfront 180° , der Strom $|I_2|$ ist nochmals mit einem Phasenwinkel $\varphi_2 = 90^\circ + 180^\circ$ behaftet, bevor er xx erreicht. Die Phasenverschiebung wird also $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 90^\circ - 450^\circ = -360^\circ \hat{=} 0^\circ$. Die Antenne hat in Richtung 1 eine Hauptempfangsrichtung. Aus Richtung 2 ist der Phasenwinkel φ_2 $90^\circ + 180^\circ$, φ_1 $180^\circ + 90^\circ$. Die Phasenverschiebung beträgt $\varphi = (90^\circ + 180^\circ) - (180^\circ + 90^\circ) = 0^\circ$. Die Antenne hat auch in Richtung 2 eine Hauptempfangs-

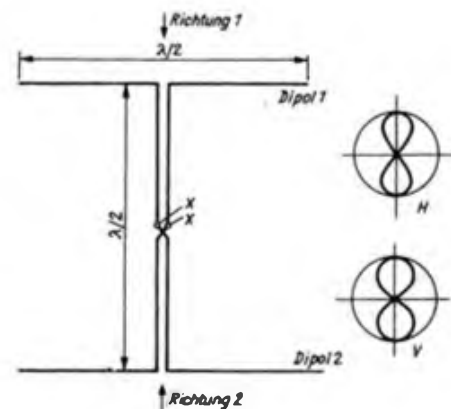


Bild 9: Prinzipieller Aufbau einer WBJK-Antenne. Oben rechts das Horizontal-, darunter das Vertikaldiagramm.

richtung. Eine Wellenfront senkrecht von oben oder von unten trifft gleichzeitig auf Dipol 1 und Dipol 2. Der Phasenwinkel des Stromes $|i_1|$ beträgt $\varphi_1 = 90^\circ$, des Stromes $|i_2|$ $2 = 90^\circ + 180^\circ$. Somit beträgt die Phasenverschiebung $\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = 90^\circ - (90^\circ + 180^\circ) = -180^\circ \hat{=} 180^\circ$. Die Antenne hat in diesen Richtungen Nullempfangsstellen. Daraus lassen sich die in Bild 9 rechts angegebenen Richtdiagramme ableiten.

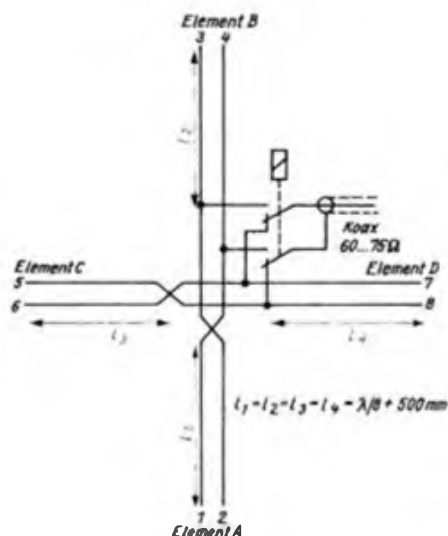


Bild 10: Speiseleitungsanordnung und Richtungsumschaltung einer bidirektionalen Quad für die Elementenanordnung nach Bild 6. Bis 500 W Sendeleistung ist ein Relais Relog 2 RH01 oder 2 RH 30 einsetzbar, bis 150 W auch der Typ NSF 30.1-112. Die Speiseleitungen l_1 bis l_4 bestehen aus Cu-Litze NAYF 0,75 mm², eng verdreht mit $Z \approx 130 \Omega$ und $V = 0,66$.

Die Diagramme in [2] zeigen, daß durch Verkürzen der Dipolabstände unter $\lambda/2$ noch eine Gewinnsteigerung möglich ist. Diese Überlegungen wurden genutzt, um die Elementenanordnung nach Bild 6 bidirektional zu erregen. Bild 10 zeigt die Verschaltung der Speiseleitungen und des Umschaltrelais, passend zur Elementenanordnung nach Bild 7. Die Antenne strahlt bidirektional ab, Richtung 1-2 oder 3-4. Die Richtwirkung ist größer als die der Antenne entsprechend Bild 7 und Bild 8, es treten zwischen den Hauptempfangsrichtungen Nullstellen auf. Das Umschaltrelais muß sich im Zentrum der Antenne befinden, damit die Speiseleitungen l_1 bis l_4 nicht viel länger als $\lambda/4$ werden.

Literatur

- [1] Rothammel, K.: Antennenbuch, 10. Auflage, S. 112 ff., Militärverlag der DDR Berlin, 1984
[2] ebenda, S. 216 ff.

Punktberechnung nach dem erweiterten 1,2,3,4-System in BASIC

Für das „UKW-Europa-Diplom“ (EU/DL/4) [1] gilt ein spezielles Bepunktungssystem, auch als erweitertes 1,2,3,4-System bezeichnet [2]. Bei verschiedenen UKW-Contesten (z. B. den „Subregionalen Contesten“ und dem „Y2-UKW-Contest“) ist dieser Modus ebenfalls gültig. Ungeübte Funkamateure haben mitunter Schwierigkeiten, das System richtig anzuwenden, insbesondere wenn größere Entfernungen überbrückt wurden oder wenn sie aus einem „fremden“ Locator gearbeitet haben.

Nachfolgend wird ein BASIC-Algorithmus vorgestellt, der sich auch in ein vorhandenes Contestabrechnungsprogramm einfügen läßt. Das BASIC-Programm haben wir mit einem KC 85/2 getestet. Der Algorithmus ist in einer modifizierten Form (Programmiersprache REDABAS) Bestandteil des erweiterten „Y63ZI-Contestabrechnungsprogramms für den PC 1715“. Amateure, die noch eine ältere Fassung des Contestabrechnungsprogramms verwenden, bei der die Punktberechnung auf das Locator-Groß/Mittel-Feld JO50 bezogen ist, können sich die Erweiterung von Y26UI auf Diskette kopieren lassen.

Dipl.-Ing. J. Kosch, Y25KI
Ing. H. Bomberg, Y26UI

```
10 CLS:PRINT
20 PRINT"BESTIMMUNG DER 1,2,3,4-PIKTE"
30 PRINT"-----"
40 PRINT:PRINT
50 INPUT"EIGENES G/M-FELD:";LG$
60 FOR K=1 TO 4
70 LE(K)=ASC(MID$(LG$,K,1))
80 NEXT K
90 INPUT"G/M-FELD DER GEGENSTATION:";
  LG$
100 FOR K=1 TO 4
110 LG(K)=ASC(MID$(LG$,K,1))
120 NEXT K
130 XE=10*(LE(1)-65)+LE(3)-48
140 YE=10*(LE(2)-65)+LE(4)-48
150 XG=10*(LG(1)-65)+LG(3)-48
160 YG=10*(LG(2)-65)+LG(4)-48
170 DX=ABS(XE-XG)
180 DY=ABS(YE-YG)
190 A=ABS(DX-DY)
200 IF DX>DY THEN A=0:B=DY:D=1:ELSE
  B=DX:D=0
210 C=INT(B/3)
220 P=1+A+C+DX+D*(INT(ABS(DX-3*C-
  -3)/3)))
230 PRINT
240 PRINT"VERBINDUNG ZWISCHEN"
250 PRINT LG$;"UND";LG$;"=";P;
  "PUNKT(E)"
260 PRINT
270 INPUT"NÄCHSTES G/M-FELD (ODER
  ENDE=E)";LG$
280 IF LG$="E" THEN GOTO 300
290 GOTO 100
300 END
```

Literatur

- [1] Stiehm, H.; Wegener, G.: Diplomverzeichnis des Radioklubs der DDR, Teil 1, Europa
[2] Sörgel, K.-E.: Punkttabelle des UKW-Europa-Diploms, FUNKAMATEUR 36 (1987), H. 2, S. 74

Y40DSF funkte aus Greifswald

Uns Funkamateure des Kreises Greifswald wurde die ehrenvolle Aufgabe übertragen, aus Anlaß des 40. Jahrestages der Gründung der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft in der Zeit vom 30. 6., dem Gründungstag der DSF, bis zum 5. 7. 1987 eine Sonderamateurfunkstelle zu betreiben. Wir sendeten von zwei Standorten aus, wobei eine Station ausschließlich im 80-m-Band ins-



besondere die Funkamateure unseres Landes und eine zweite Station auf den anderen Kurzwellenbändern insbesondere unsere Freunde in der UdSSR erreichen sollte.

Die Kameraden von Y55ZA zogen mit ihrer Technik in das Haus der DSF in Greifswald (unser Bild zeigt Torsten am Gerät) um und übernahmen die Arbeit im 80-m-Band. Y41ZA blieb „zu Hause“ und drehte die 2-Element-3-Band-Quad in Richtung Osten.

Nach insgesamt 114 Funkbetriebsstunden standen 1204 QSOs in den Logbüchern. Davon entfielen 516 auf Partner aus der DDR und 414 auf OMs aus der UdSSR. Zahlreiche Grüße und Glückwünsche zum Jubiläum der DSF konnten unsere OPs aus unserem Land, aus U, aber auch aus DL und anderen Ländern entgegennehmen.

Der Vorsitzende des Kreisvorstandes der DSF dankte allen beteiligten Kameraden herzlich für ihr engagiertes Wirken für die Sache der Freundschaft mit der UdSSR und charakterisierte unsere Arbeit im Äther als „deutsch-sowjetische Freundschaft in Aktion“.

Text/Foto: H. Zenker, Y21FA

Stummtastschaltung für U 710/711-Programm- wähler

Für meinen Tuner, der mit U 710/U 711 für die Programmwahl ausgerüstet ist, suchte ich nach einer geeigneten Schaltung zur NF-Stummtastung während der Programmschaltung. Eine Ansteuerung von Treibertransistoren für die Programmanzeige kam nicht in Betracht, da

sowohl die Anzeige der Festsenderprogramme als auch die variable Abstimmung über eine gemeinsame LED-Punktanzeige erfolgt. Daher war es nicht möglich, einen Stummtastimpuls wie sonst (z. B. beim HiFi 100) üblich zu erzeugen. Die von mir entwickelte Schal-

tung zeichnet sich durch geringen Bauelementaufwand aus und kann leicht nachgerüstet werden.

Prinzip der Schaltung

Bei Programmwechsel ändert sich an mindestens einem Binärausgang der beiden U 710 der Logikpegel. Je nachdem, ob es zu einer Pegeländerung von L nach H oder H nach L kommt, entsteht an den jeweiligen Differenziergliedern ein positiver oder negativer Impuls. VT1 bzw. VT2 oder auch beide werden durchgesteuert und entladen C5. VT3 sperrt und öffnet gleichzeitig VT4, dessen Kollektor an Pin 6 des A 225 D liegt. Somit wird der Demodulatorausgang geräuschlos stummgetastet. R1...R4 dienen zur Entlastung der Binärleitungen. Auf sie sollte man keinesfalls verzichten. C1 bis C4 sowie R5 bis R8 bilden die Differenzierglieder. Über VD1 bis VD8, R9 und R10 gelangen die positiven bzw. negativen Impulse an VT1 bzw. VT2. R11 dient zur Einstellung der Zeitkonstante, die individuell zwischen 1 s und 4 s gewählt werden kann. Zum Schutz des Transistors VT3 empfiehlt es sich, einen Widerstand von etwa 10 k Ω in Reihe mit R11 zu schalten. Die Anzahl der Differenzierglieder kann selbstverständlich erweitert werden, so daß auch die Umschaltung der Wellenbereiche (AM/FM) durch eine sich ändernde Betriebsspannung mit in die Stummtastung eingeht.

A. Heinrich

Leuchtpunktanzeige mit Hexadezimalzeichenausgabe

Der LED-Ansteuerschaltkreis A 277 D bietet die Möglichkeit, quasianaloge Punkt- oder Bandanzeigen zu realisieren. Prinzipiell erfolgt dabei die Anzeige mit LED der unterschiedlichsten Bauformen und Farben. In [1] wird der Vorschlag unterbreitet, die LED beim Punktbetrieb durch 7-Segment-Anzeigebaulemente zu ersetzen. Dabei sind die benutzten Segmente fest verdrahtet. Die hier vorgestellte Schaltung greift diesen Vorschlag auf und erweitert ihn zu einer universell einsetzbaren Leuchtpunktanzeige mit der Ausgabe von Hexadezimalzeichen.

Stromlaufplan

Die parallelgeschalteten Segmente der zwölf Stellen des LED-Displays werden über einen 7-Segment-Dekoder V 40511 D auf positives Potential gelegt. Die gemeinsamen Katoden der einzelnen Stellen sind mit den Treiberausgängen


der IS A 277 D verbunden. Der Anschluß des Dezimalpunktes ist über die Potentialversatzdiode VD2 an die positive Betriebsspannung geschaltet. Das hat den Effekt, daß bei Dunkelastung der Anzeige (BI auf L-Potential) nur der Dezimalpunkt leuchtet. Bei Anzeige eines beliebigen anderen Zeichens bleibt der Dezimalpunkt dunkel. Die Eingangsbeschaltung der IS A 277 D weist keine Besonderheiten auf. Weitergehende Hinweise findet man in [1] und [2]. VD1 stabilisiert eine Referenzspannung, die mit RP2 eingestellt werden kann. Mit RP1 ist die Einstellung des LED-Stromes möglich; nach [2] bis maximal 25 mA. Beim aufgebauten Muster wurden 21 mA eingestellt; damit stehen bei der Anzeige einer „8“ (alle Segmente leuchten) noch 3 mA je Segment zur Verfügung. Versuche haben gezeigt, daß trotz des geringen Segmentstromes eine ausreichende Ab-

lesbarkeit gegeben ist. Bei Verwendung einer Taschenrechneranzeige VQD 30 bleiben die Pins 4, 5 und 6 der IS A 277 D unbeschaltet. Es ist aber auch möglich, die letzten drei Stellen mit LEDs zu bestücken, die dann das Bereichsde signalisieren. Die Benutzung von Lichtschachtbauelementen für eine solche Anzeigezeile ist aus Kosten- und Platzgründen nicht sinnvoll.

Einsatzhinweise

Die vorgestellte Schaltung wurde in einen HiFi-Rundfunkempfänger „Carat S“ eingebaut. Über eine Anpaßstufe gelangt die BCD-Informationen des Sensoraggregates zum Dekoder. Die Feldstärkeanzeigespannung des Empfängers steuert den Analogeingang an. Auf der Anzeige erscheinen somit die wandernden Ziffern „0“ bis „7“.

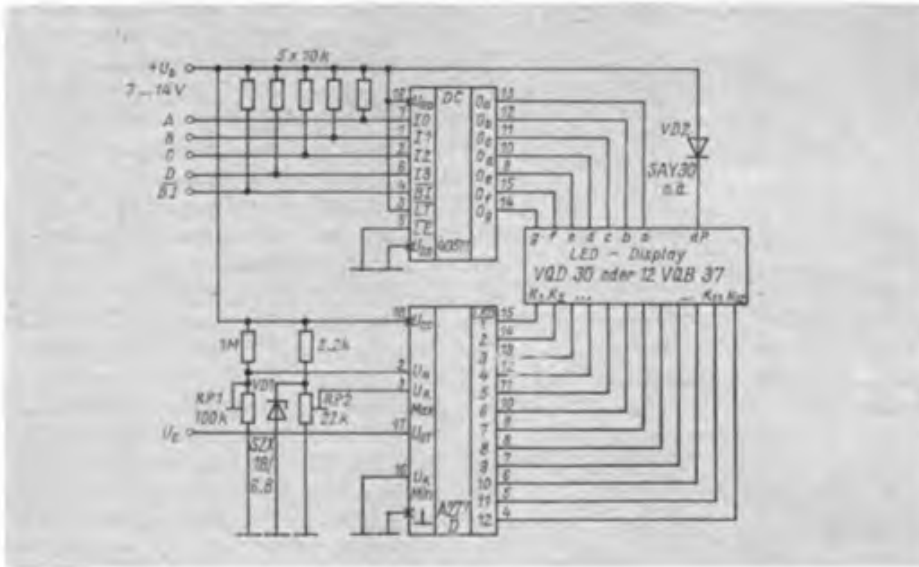Weitere sinnvolle Anwendungen sind in PKWs möglich. Über einen Zweiebenen-Drehschalter und eine Diodenmatrix werden den verschiedenen analogen Signalen entsprechende Buchstaben zugeordnet. Die Gewinnung der analogen Steuerspannungen muß den jeweiligen Gegebenheiten angepaßt sein.



Ich habe folgende Zuordnung vorgenommen:

- „d“ $\hat{=}$ Drehzahl,
- „b“ $\hat{=}$ Benzinstand,
- „E“ $\hat{=}$ Bordspannung,
- „A“ $\hat{=}$ Ladestrom,
- „1“, „2“ $\hat{=}$ Zylinderkopftemperatur des 1. und 2. Zylinders.

Der praktische Einbau der Anzeige erfolgte etwas zurückgesetzt in einem schwarzen Gehäuse. Eine solche Montage ist wegen der relativ geringen Helligkeit der Segmente als günstig anzusehen.

Ing. K. Beyrich

Literatur

- [1] Schlenzig, K.: Elektronische Leuchtanzeigen, Originalbauplan 53, Militärverlag der DDR (VEB), Berlin 1983
- [2] Schlenzig, K.; Jung, D.: Mikroelektronik für Praktiker, VEB Verlag Technik, Berlin 1985, S. 117ff.

Helligkeitsregelung und Wochentaganzeige für Digitaluhren

Mit lediglich einem Gatter eines V 4093 D läßt sich auf recht einfache Weise eine Helligkeitsregelung für Digitaluhren realisieren. Der Fototransistor VT1 (SP 201 o. ä.) steuert umgebungslichtabhängig einen Impulsgenerator nach [1]. R_{min} legt die Grundhelligkeit, R_{max} die größte Helligkeit der Anzeige fest. Der Kollektor von VT2 kann an Pin 4 sämtlicher Dekodertypen angeschlossen werden, die eine Dunkelastung über RBO/BI gestatten (z. B. D 147 D). Sollen CMOS-Dekoder gesteuert werden, so ist ein Widerstand im Bereich von 1 k Ω bis 1 M Ω vom Kollektor nach $+U_B$ erforderlich.

Außerdem ist im Bild eine Möglichkeit zur Anzeige des Wochentages dargestellt. Dabei muß der V 4028 D von einem Zähler mit einem Zählumfang von 0 bis 6 (7 Wochentage) angesteuert werden. Wie

dieser Zähler realisiert wird, bleibt jedem selbst überlassen. Der Aufbau vereinfacht sich sehr, wenn anstelle des Zählers und des V 4028 D ein V 4017 D mit entsprechender Rücksetzschaltung die LEDs treibt.

Bedingt durch die Größenordnung des Ausgangswiderstandes von CMOS-IS können die LEDs direkt ohne Vorwiderstände an die Ausgänge angeschlossen werden. Beim Muster betrug die Betriebsspannung 8,5 V, die ich vor der Spannungsstabilisierung am Ladekondensator des Netzteils abnahm. In einer Tabelle sind bei unterschiedlichen Betriebsspannungen fließende LED-Ströme zusammengestellt, die mit verschiedenen LED-Typen bei direktem Anschluß an einen V 4017 D ermittelt wurden. Daraus ist ersichtlich, daß in reinen 5-V-Schaltungen pro Ausgang jeweils nur eine LED ange-

schlossen werden sollte. Zugleich geht aus der Tabelle hervor, bei welchen Betriebsspannungen und Lasten die Ausgänge von CMOS-IS gefährdet sind. In diesen Betriebsfällen sind die LEDs über entsprechende Vorwiderstände anzuschließen.


Über E_D des V 4028 D erfolgt die Helligkeitsregelung der Wochentaganzeige, indem H an E_D die Ausgänge $O_0 \dots O_6$ auf L zwingt [2]. Legt man darauf keinen Wert, so muß E_D mit Masse verbunden werden.

Mit verschiedenfarbigen LED für Montag bis Freitag, Sonnabend und Sonntag ist die Anzeige des Wochentages besonders wirkungsvoll. Beide Schaltungsdetails habe ich vor ungefähr zwei Jahren in meine Digitaluhr eingebaut; sie funktionieren absolut zuverlässig.

R. Francke

Literatur

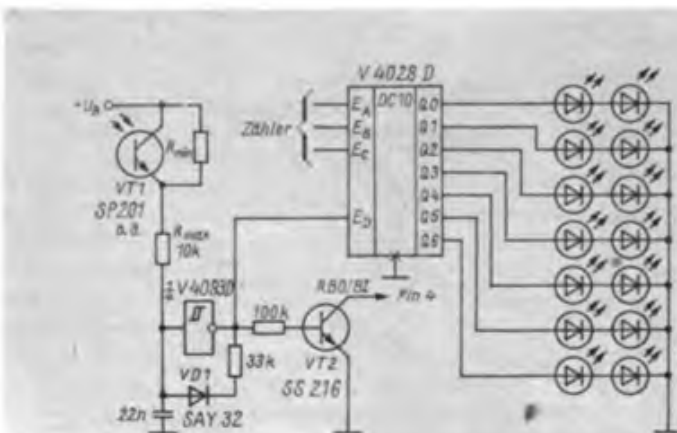- [1] Schlenzig, K.; Jung, D.: Mikroelektronik für Praktiker, Verlag Technik Berlin, Berlin 1985
- [2] Erlempf, R.; Kramer, M.; Mönig H.-J.: Mikroelektronik in der Amateurpraxis 2, Militärverlag der DDR, Berlin 1984, S. 284



Bei einem V 4017 D gemessene Ausgangsströme (I_{OH} in mA) gegen Masse bei direktem Anschluß der Last

U_B [V]	Kurzschluß gegen Masse	VQA 13 (rot)		VQA 23 (grün)		VQA 33 (gelb)	
		1 x	2 x	1 x	2 x	1 x	2 x
5	8,4	7,2	5,0	6,4	3,0	7,1	3,6
6	12,0	10,8	8,2	9,5	5,5	10,3	6,5
7	15,7*	14,2	11,6	12,8	8,3	13,8	9,8
8	20,0*	18,3*	15,4	16,3	11,5	17,5	13,8
9	23,5*	22,5*	19,7*	20,9*	15,0	21,6*	16,7
10	28,2*	26,6*	23,7*	24,8*	18,5	25,8*	21,0
11	-	-	-	29,0*	23,2*	30,0*	25,3*

* Zulässige Verlustleistung von 100 mW für den CMOS-Ausgangstransistor wird überschritten, wenn die LEDs ohne Vorwiderstand angeschlossen sind.

Gleichspannungsgesteuerter Wechselspannungsverstärker mit OV

M. FRANKE

Die hier beschriebene Schaltung entstand, um die Wechselspannungsverstärkung eines NF-Verstärkers mittels Steuergleichspannung regeln zu können. Hierfür sind integrierte Schaltkreise verfügbar, die nach dem Prinzip des Differenzverstärkers mit Stromverteilungssteuerung arbeiten [1].

Ein anderes Schaltungsprinzip wird im folgenden vorgestellt.

Theoretische Grundlagen

Der Grundgedanke besteht darin, einem Verstärker gleichzeitig mit der zu verstärkenden Wechselspannung eine Steuergleichspannung $U_{st,1}$ zuzuführen. Diese wird zusammen mit der Wechselspannung verstärkt, danach mittels eines Tiefpasses von der Wechselspannungskomponente befreit und an einem Komparator mit einer zweiten Steuergleichspannung, $U_{st,2}$, verglichen. In Abhängigkeit von der Differenz beider Spannungen ändert ein Stellglied die Verstärkung des Verstärkers solange, bis diese Differenz Null ist. Dann gilt:

$$V_u = \frac{U_{st,2}}{U_{st,1}} \quad (1)$$

Eine praktisch erprobte Ausführung dieses Prinzips ist im Bild dargestellt. A1.1 arbeitet als nichtinvertierender Verstärker. Seine Spannungsverstärkung beträgt

$$V_u = 1 + \frac{R_3}{r_{DS}} \quad (2)$$

wobei r_{DS} der Kanalwiderstand des Feldeffekttransistors VT1 ist, der sich je nach Eigenschaften des FETs in Abhängigkeit von der Gate-Source-Spannung ändert. Tiefpaß, Komparator und Stellglied sind durch A1.2 und VT1 realisiert. Es handelt sich um einen Differenzintegrator [2]. Mit $R_1 = R_4 = R$ und $C_1 = C_4 = C$ lautet die Übertragungsfunktion (im Laplace-Bereich) für den nichtinvertierenden Betrieb

und für den invertierenden Betrieb

$$G_+(p) = \left(\frac{1}{1 + p \cdot R \cdot C} \right) \cdot \left(1 + \frac{1}{p \cdot R \cdot C} \right) = \frac{1}{p \cdot R \cdot C} \quad (3)$$

$$G_-(p) = - \frac{1}{p \cdot R \cdot C} \quad (4)$$

Nach Rücktransformation in den Zeitbereich ergibt sich für das Verhalten des Differenzintegrators:

$$U_A = \frac{1}{R \cdot C} \cdot \int_0^t (U_{st,2} - U_A) dt \quad (5)$$

Somit verursacht diese Baugruppe keine bleibende Regelabweichung. Jede noch so kleine Differenz zwischen der verstärkten Steuerspannung $U_{st,1}$ und der Spannung $U_{st,2}$ wird von A1.2 ausgeregelt. In der Praxis treten jedoch folgende Fehlerquellen auf:

1. Die Offsetspannungen von A1.1 und A1.2 verursachen additive Fehler. Mit RP1 und RP2 lassen sie sich kompensieren, so daß dies ohne Bedeutung bleibt.

2. Bei sehr geringen Frequenzen der zu verarbeitenden Wechselspannung wird diese aufgrund der endlichen Zeitkonstante des Integrators nicht vollständig unterdrückt und beeinflußt über VT1 ebenfalls die Verstärkung von A1.1. Die Folge ist ein erhöhter Klirrfaktor. Mit der gewählten Schaltungsdimensionierung spielt dieser Effekt im NF-Bereich keine Rolle. Allerdings besitzt die Schaltung eine gewisse Regelverzögerung, d. h., nach sprunghaften Änderungen von $U_{st,1}$ oder $U_{st,2}$ nimmt der Verstärkungsfaktor der gesamten Baugruppe erst nach eini-

gen Zehntel Sekunden seinen Sollwert an. Dieser Vorgang geschieht asymptotisch ohne Überschwingen. Bei Verringerung von R_4 auf 50 bis 80 k Ω wird der Einschwingvorgang etwas beschleunigt; jedoch mit Überschwingen.

3. Der schwerwiegendste Fehler besteht darin, daß für A1.1 die Gleichspannungsverstärkung nicht stets gleich der Wechselspannungsverstärkung ist, was jedoch für die gewünschte Funktion ausschlaggebend ist und bisher stillschweigend vorausgesetzt wurde. Der Grund für diese Verstärkungsdifferenz besteht in der mit höheren Frequenzen abnehmenden Leerlaufverstärkung von A1.1. Aber auch Streukapazitäten, z. B. von R_3 , wirken sich bei höheren Frequenzen negativ aus. Mit $R_3 = 100$ k Ω wurde empirisch ein Optimum gefunden. Der Quotient der beiden Steuerspannungen und die erreichte Wechselspannungsverstärkung wichen bei $U_{st,1} = 50$ mV, $U_{st,2} = 5$ V und $f = 500$ Hz um etwa 2 % voneinander ab. Bei kleineren Verstärkungen verringert sich der Fehler.

Praktische Realisierung


Für VT1 lassen sich beliebige SFET oder MOSFET verwenden. Je nach Kennlinie von VT1 müssen ggf. die Anschlüsse A und B (Eingänge des Integrators) vertauscht werden. Die der Baugruppe zugeführte effektive Eingangsspannung sollte 100 mV nicht wesentlich überschreiten, da sonst der Klirrfaktor durch die zu starke Aussteuerung von VT1 (Nichtlinearität) ansteigt. Soll die Schaltung größere Wechselspannungen verarbeiten, so ist R_4 auf etwa 2 k Ω zu verringern, von R_4 eine Leuchtdiode (möglichst rot) nach der negativen Betriebsspannung zu schalten (Katode an Minus) und anstelle von VT1 ein Fotowiderstand zu verwenden, woraus ein Optokoppler entsteht.

Für C1, C3, C4 und C5 können auch Elektrolytkondensatoren eingesetzt werden. Allerdings müßten es wegen der Wechselspannungsbelastung und der nicht absolut eindeutigen Polaritäten mindestens 40-V-Typen sein.

Die im Bild gezeigte Schaltung ist als gleichspannungsgesteuerter Lautstärkeregler ähnlich dem A 273 D einsetzbar. Die Möglichkeit zur Beeinflussung der Verstärkung durch zwei voneinander unabhängige Steuerspannungen kann beispielsweise für spezielle Mischpultschaltungen von Interesse sein. Im Prinzip ist die Schaltung aber auch als Multiplizierer und Dividierer brauchbar.

Literatur

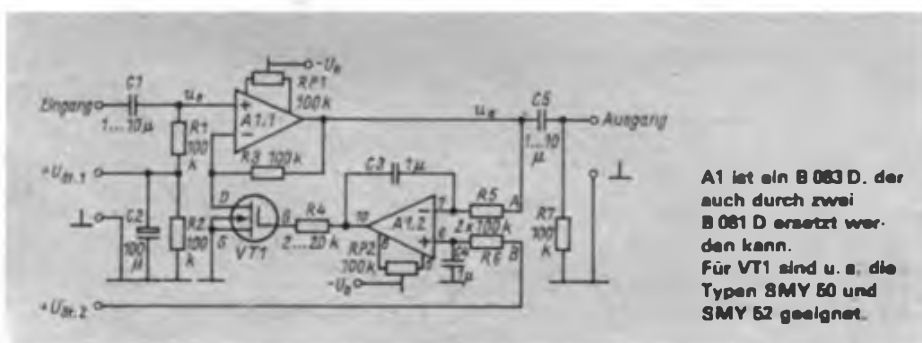- [1] Edelmann, P.: Integrierte Lautstärke- und Klingeinsteller A 273 D und A 274 D, radio fernsehen elektronik 28 (1979), H. 12, S. 751ff.
- [2] Kühnel, C.: Lineare und nichtlineare Analogschaltungen mit OPV, Reihe „electronica“ Band 199, Militärverlag der DDR (VEB), Berlin, 1984, S. 30f.



A1 ist ein B 083 D, der auch durch zwei B 081 D ersetzt werden kann.
Für VT1 sind u. a. die Typen 8MY 60 und 8MY 62 geeignet.

Einfacher Funktionsgenerator mit OV's B 861 D

Dipl.-Ing. R. MENTZ

Nicht nur zur Überprüfung und Einstellung von Verstärkern benötigt man Funktionsgeneratoren mit sinus-, dreieck- und rechteckförmigen Ausgangssignalen. Der hier vorgestellte Funktionsgenerator arbeitet im Frequenzbereich von 0,7 Hz bis 70 kHz. Es kommen Operationsverstärker B 861 D und ein Transistorarray B 340 D zum Einsatz. Das angewandte Schaltungskonzept beruht auf Veröffentlichungen in [1], [2] und [3].

Schaltungsbeschreibung

Bild 1 zeigt den Stromlaufplan des Funktionsgenerators. Der OV A2 arbeitet als Stromtrigger und A1 als Integrator. Ist die Ausgangsspannung des Triggers A2 positiv, so fließt durch die Widerstände R2 und R6 ein konstanter Strom in den Integrator A1. Dieser Strom ist abhängig vom Wert der Widerstände und der Ausgangsspannung von A2. Durch den Integrationskondensator C7 fließt ein gleichgroßer Strom wie durch R2 und R6, jedoch mit entgegengesetzten Vorzeichen. Am Ausgang des Integrators A1 be-

wirkt dieser konstante Strom ein zeitlineares Absinken der Spannung. Erreicht sie die negative Ausschaltspannung des Triggers, so schaltet dieser an seinem Ausgang auf negative Spannung um. Jetzt wechselt die Stromrichtung in den Widerständen R2 und R6 sowie im Integrationskondensator C7. Die Ausgangsspannung des Integrators A1 ändert sich jetzt zeitlinear in positiver Richtung. Beim Erreichen der positiven Einschaltspannung des Triggers schaltet dieser an seinem Ausgang auf positive Spannung um und der Vorgang beginnt von neuem. Durch diesen, sich ständig wiederholenden Vorgang steht am Ausgang des OV A1 eine symmetrische Rechteckschwingung zur Verfügung. Die Frequenz wird durch den Integrationskondensator C7 und die Ausgangsspannung des Triggers A2 bestimmt. Durch eine Umschaltung des Integrationskondensators und die Veränderung der Ausgangsspannung des Triggers A2 mit dem Potentiometer R6 ist eine Frequenzvariation möglich. Die Frequenz läßt sich mit folgender Gleichung

ermitteln:

$$f = \frac{R_7}{(R_2 + R_6) \cdot 4 \cdot C_7 \cdot R_4} \quad (1)$$

$C_7 = C_1 \dots C_{11}$, f in kHz, R in k Ω , C in μ F.

Als Integrationskondensatoren sollten im Interesse einer guten Frequenzstabilität hochwertige Typen eingesetzt werden. Die RC-Kombination R5/C4 sichert eine gleichmäßige Amplitude der Dreieckschwingungen über den gesamten Frequenzbereich. Ein Sinusausgangssignal wird in der üblichen Weise mit einem entsprechenden Netzwerk durch Begrenzung des Dreiecksignals gewonnen. Für diese Begrenzung bietet sich die Differenzverstärkerschaltung aus [2] an. Hierbei bilden VT1 und VT2 den Differenzverstärker. Die Transistoren VT3 und VT4 sind zwei gekoppelte Stromquellen, die als Emitterwiderstände von VT1 und VT2 geschaltet sind. Die Dioden VD1 bis VD3 stabilisieren die Basisspannung von VT3 und VT4. Das Einstellen der exakten Sinusform wird durch wechselseitigen Abgleich von R14 und R16 vorgenommen.

Der OV A3 arbeitet invertierend mit einer Verstärkung von -4,7. Die RC-Kombination R13/C14 dient der Vorwärtskompensation und optimiert die Rechteckschwingung. Der Einstellregler R27 ist nur bei der Sinusschwingung zur Anhebung des Potentials wirksam. Die für niederohmige Prüfobjekte erforderliche

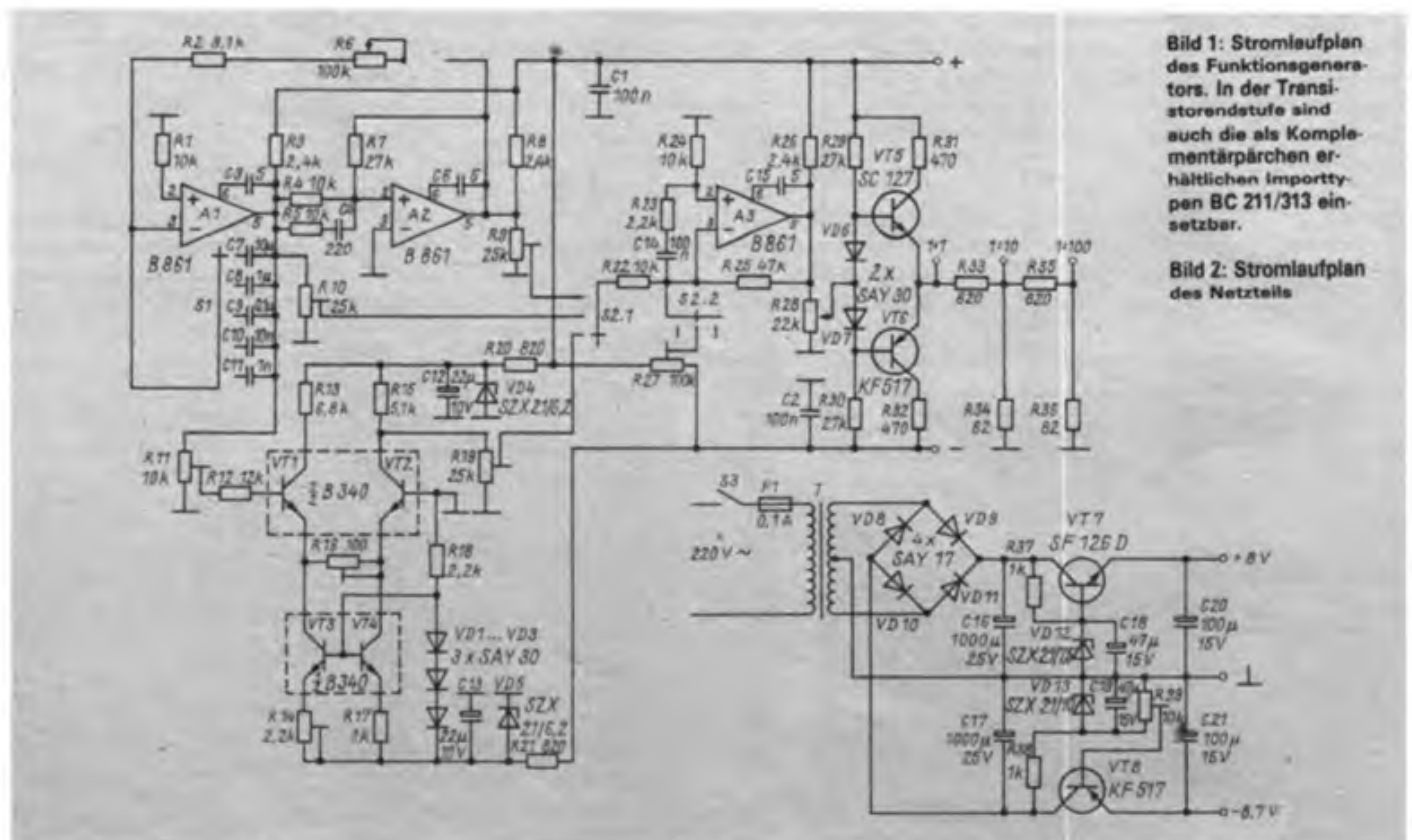


Bild 1: Stromlaufplan des Funktionsgenerators. In der Transistorendstufe sind auch die als Komplementärpaarchen erhältlichen Importtypen BC 211/313 einsetzbar.

Bild 2: Stromlaufplan des Netzteils

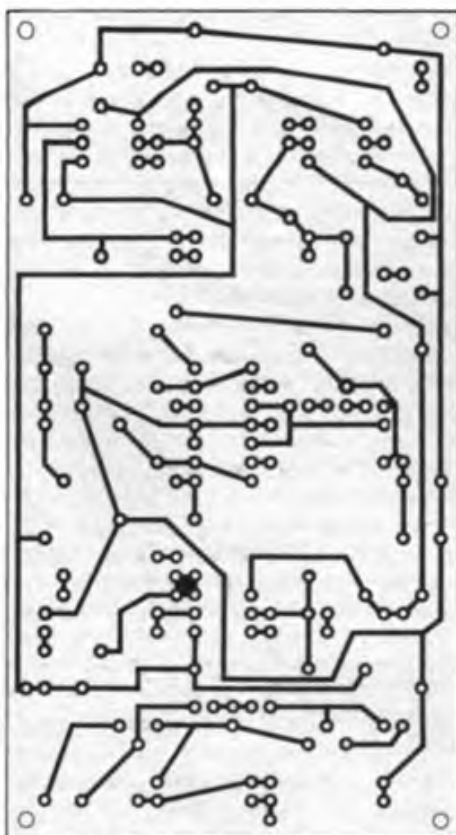


Bild 3: Leitungsführung der Platine des Funktionsgenerators

che Endstufe arbeitet als komplementärer Emitterfolger. An sie ist ein Teiler angeschlossen, der es gestattet, Spannungen auch im Millivoltbereich abzugeben. Zur Stromversorgung wurden einfache Stabilisierungsschaltungen aufgebaut. Durch die Verwendung von OV's mit Open-Kollektor-Ausgängen erfolgt eine asymmetrische Aussteuerung, was einen Spannungsabgleich erfordert (R39).

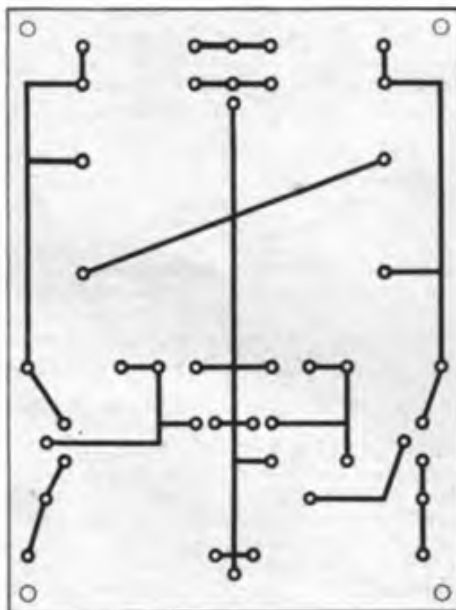


Bild 5: Leitungsführung der Netzteilplatine

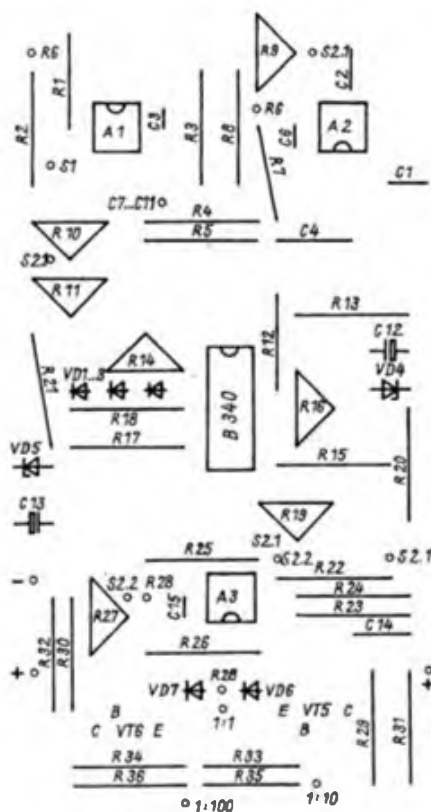


Bild 4: Bestückungsplan der Leiterplatte des Generators

Literatur

- [1] Fischer, H.-J.; Schlegel, W. E.: Transistor- und Schaltungstechnik, Militärverlag der DDR (VEB), 1. Auflage 1979, S. 305
- [2] Kühnel, C.: Einfaches Sinusfunktionsnetzwerk, radio fernsehen elektronik, 31 (1982), H. 10, S. 662
- [3] Kauka, D.: Funktionsgenerator mit OPV aus dem Bastelbeutel 13, FUNKAMATEUR 34 (1985), H. 9, S. 455

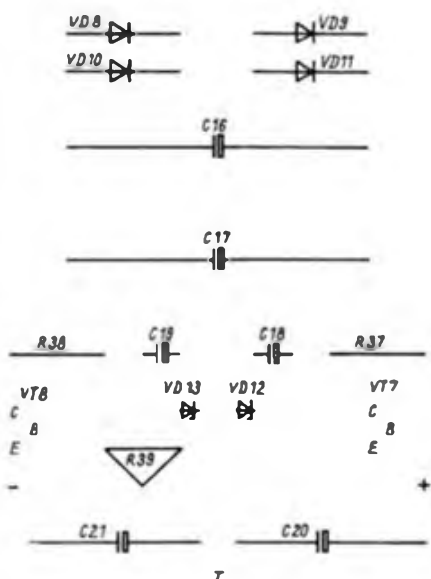


Bild 6: Bestückungsplan der Netzteil-Leiterplatte

Mikroelektronik und Landwirtschaft (1)

Die Landwirtschaft wird zunehmend zu einem Feld angewandter Wissenschaft. Gemäß ihrer Spezifik spielt die Steuerung biologischer Prozesse eine wichtige Rolle. In der Pflanzenproduktion zum Beispiel kommt es darauf an, alle wesentlichen Einflüsse, die auf das Gedeihen der Pflanzen wirken, aktuell zu erfassen, die Daten kurzfristig auszuwerten und danach die jeweils effektivsten Maßnahmen zu ermitteln und durchzuführen.

Hierfür nutzen die Genossenschaftsbauern und Arbeiter zunehmend Bürocomputer. Auf diese Weise werden durch den Einsatz der Mikroelektronik ihre Bemühungen um steigende Leistungen auf dem Acker- und Grünland unterstützt. In Höchstertragskonzeptionen haben sie langfristig für jeden Schlag spezielle Maßnahmen festgelegt. Durch die rechnergestützte Boden- und Bestandesführung aber sind sie in der Lage, rasch auf veränderte Bedingungen, beispielsweise aus dem Witterungsverlauf, zu reagieren und damit die schlagbezogenen Höchstertragskonzeptionen zu qualifizieren.

Ein ähnliches System zur Produktionskontrolle und -steuerung auf der Basis von Mikroelektronik hält in Milchviehanlagen Einzug. Ein Computer kontrolliert und steuert beim Melken den Milchfluß und optimiert die Futterrationen für die Kühe. Diese rechnergestützten Anlagen, wie sie in den LPG Groß-Erkmannsdorf, Bezirk Dresden, und Lindtorf, Bezirk Magdeburg, bereits in Betrieb genommen wurden, ermöglichen es, bei gleichbleibendem Futteraufwand die jährliche Milchleistung je Kuh um 250 bis 300 kg zu steigern.

Der Bordrechner im Mähdrösch, die Automatisierung der Be- und Entlüftung in Gewächshäusern, Roboter bei der Instandhaltung der Landtechnik, in der Forstwirtschaft oder in der Nahrungsgüterwirtschaft, Computerprogramme für die Düngung oder für die Bewässerung der Pflanzen sind weitere Anwendungsbeispiele der Mikroelektronik, um Erträge, Leistungen und Effektivität zu steigern.

So demonstrieren gerade auch auf diesem Gebiet der Anwendung der Schlüsseltechnologien die Genossenschaftsbauern und Arbeiter der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft sehr anschaulich, wie sie die Vorzüge des Sozialismus immer wirksamer mit den Errungenschaften der wissenschaftlich-technischen Revolution verbinden. Über die Mikroelektronik und die darauf fußende moderne Rechen- und Robotertechnik gelingt es ihnen mehr und mehr, die biologischen Prozesse in der Pflanzen- und Tierproduktion zu steuern und die Naturkräfte sowie die qualitativen Wachstumsfaktoren für die umfassende Intensivierung zu nutzen.

(Schluß Seite 508)

Abschaltverzögerung für netzbetriebene Beleuchtungsanlagen


B. SCHUBERT

Für mich stand das Problem, den Weg von der Garage bis zum Wohnhaus zu beleuchten, ohne eine aufwendige Wechselschaltung errichten zu müssen, die die Verlegung von entsprechendem Kabel erfordert hätte. Mit der angegebenen Schaltung ist es möglich, nach dem Verlassen der Garage durch Ausschalten des Lichtschalters für die Außenbeleuchtung die Abschaltverzögerung zu starten und im Schein der Beleuchtung das Wohnhaus zu erreichen. Weitere Verwendungsmöglichkeiten dieser Lösung sind der Einsatz in großen Räumen, Hallen, auf Hö-

Versorgung des Laststromkreises und der aktiven Schaltung. Bereits mit dem Anlegen der Versorgungsspannung wurde C2 über R2 aufgeladen. Die Ladezeit des C2 ist so bemessen, daß VT1 erst nach etwa 0,5 s durchsteuert, wodurch das Relais K1 anzieht. Der Ruhekontakt K1.1 öffnet; die Spannungsversorgung erfolgt bereits über K2.1.

Funktion in der Ausschaltphase

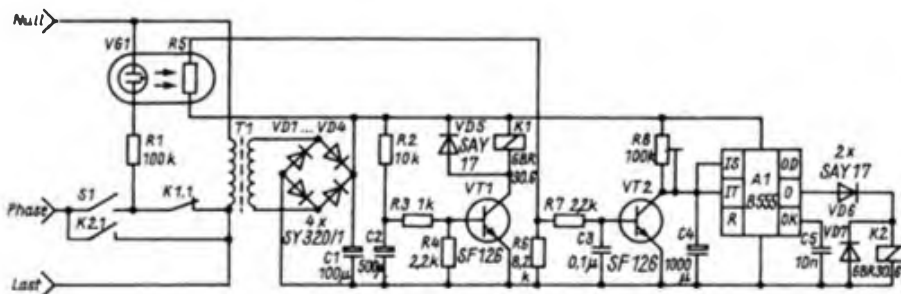Wird der Außenlichtschalter S1 geöffnet, erlischt die Glühlampe und VT2 sperrt, da der Fotowiderstand R5 nun hochoh-



fen usw. Dabei weist die vorgestellte Schaltung einige Vorteile gegenüber anderen Zeitschaltern auf. Ihre wesentlichen Merkmale sind:

- kein Ruhestrom,
- retriggerbare Zeitverzögerung,
- einfacher Aufbau und
- problemlose Bedienung.

Funktion in der Einschaltphase

Durch Einschalten des handelsüblichen Lichtschalters S1 wird über den Ruhekontakt K1.1 sofort der Laststromkreis geschlossen. Parallel zum Laststromkreis erfolgt die Spannungsversorgung der aktiven Schaltung durch T1, VD1 bis VD4 und C1. Der Timer A1 vom Typ B 555 D [1], [2] ist als retriggerbarer Monoflop geschaltet, dessen zeitbestimmendes Glied aus R8 und C4 besteht. Die Steuerung des Monoflops erfolgt durch die Transistorstufe VT2, an deren Eingang sich ein Eigenbau-Optokoppler aus VG1 und R5 befindet. Die Glühlampe wird gezündet, VT2 über R5/R7 durchgesteuert. Die Eingänge IS und IT von A1 werden auf Massepotential gelegt, wodurch der Ausgang O H-Potential erhält und Relais K2 anzieht. Der Schließer K2.1 wird betätigt und übernimmt parallel zu S1 K1.1 die

Verriegelung. Der Strom durch R8 lädt jetzt C4 allmählich auf. Beim Erreichen des Schwellwertes kippt A1, der Ausgang O erhält L-Potential. Das Relais K2 fällt ab, der Kontakt K2.1 öffnet, wodurch die gesamte Schaltung spannungsfrei wird. Die erreichbare Zeitverzögerung betrug mit der angegebenen Dimensionierung maximal 2 min.

Aufbau

Alle Bauelemente finden auf einer Leiterplatte Platz. Der Transformator T1 stammt aus dem Kassettenrekorder „Mira“, wodurch eine Betriebsspannung von ungefähr 6 V für die Schaltung zur Verfügung steht. Hat man einen Transformator mit einer abweichenden Sekundärspannung, so stellt das kein Problem dar, sofern mit diesem an C1 eine Spannung zwischen 6 V und 15 V entsteht. Allerdings müssen dann Relais für die jeweilige Spannung eingesetzt bzw. entsprechende Vorwiderstände berechnet werden.

Der Optokoppler besteht aus einer Glühlampe und einem Fotowiderstand, dessen Bezeichnung leider nicht mehr zu ermitteln war. Beide Bauelemente sind in ein Pappröhrchen eingeleimt, das auf die

bestückte Leiterplatte aufgeklebt wurde.

Die Dioden VD5, VD6 und VD7 schützen VT1 und A1 vor induktiven Spannungsspitzen; auf sie sollte keinesfalls verzichtet werden. Um beim Abgleich den Transistor VT2 unter keinen Umständen zu gefährden, empfiehlt es sich dringend, einen Widerstand mit einem Wert von etwa 1/10 des Wertes von R₈ mit diesem in Reihe zu schalten.

Den Zeitschalter habe ich in die Lampensäule, ein Rohr mit etwa 100 mm Innendurchmesser, eingebaut. Da Netzspannung an der Leiterplatte liegt, müssen die entsprechenden Vorschriften unbedingt beachtet werden. Mit einem isolierenden Gehäuse habe ich für Schutz vor unbeabsichtigtem Berühren der Gesamtschaltung gesorgt. Dieses besteht bei mir aus einseitig kupferkaschiertem Material und hat eine Größe von 205 mm × 53 mm × 50 mm.

Erfahrungen

Nach 1½-jähriger fehlerfreier Funktion trat die Erscheinung auf, daß ein Ausschalten mittels Lichtschalter nicht mehr möglich war. Die Ursache für diesen Funktionsfehler war eine Kontakunsicherheit am Schleifer des Einstellreglers R8, die wahrscheinlich auf Umwelteinflüsse zurückzuführen ist. Seit dem Ersetzen durch einen Festwiderstand funktioniert die Schaltung wieder einwandfrei.

Literatur

- [1] Schlenzig, K.; Bläsing, K.-H.: Timerschaltkreise B 555 D und B 556 D, Reihe „electronica“ Band 213/214, Militärverlag der DDR (VEB), Berlin 1984, S. 47
- [2] Schlenzig, K.; Jung, D.: Mikroelektronik für Praktiker, VEB Verlag Technik Berlin, 1985, S. 166 ff.

Ergänzungen und Berichtigungen

Heft 1/87, S. 40

„Dreieinhalbstelliges Digitalmultimeter mit dem C 520 D (1)“

Der Umschalter in den Bildern 3 bis 5 dient zur Umschaltung des Netzteil-Innenwiderstandes, wenn das Gerät ohne Batterien betrieben wird. In Bild 6 fehlt am Ausgang von A1 der Lötstift der Leitung R4/R6/Anschluß 4. D2 ist eine IS D 348 D.

In Bild 7 ist zwischen dem Lötstift 45 mm von links und 10 mm von oben und dem darunter befindlichen eine Verbindung herzustellen. Die Leiterplatte der Fa. Kolbe wird in der korrigierten Ausführung geliefert.

In Bild 9 muß es anstelle R37 richtig R38 heißen. Das freie Lötstift daneben ist mit der Brücke unter D1 zu verbinden.

Im Bild 10 fehlt die Verbindung des Lötstiftes 5 mm von rechts und 20 mm von oben mit dem am rechten Rand verlaufenden Leiterzug. Dieser Fehler ist bei den Leiterplatten der Fa. Kolbe ebenfalls korrigiert.

In Bild 12 geht R3 bis über die Mitte von C2. Rechts neben der oberen waagerechten Drahtbrücke ist R4 einzufügen. Die richtige Anschlußreihenfolge von VT1 lautet S-D-G.

Anstelle des SP 201 können auch die Typen SP 212 bis SP 215 eingesetzt werden.

Blinkender Weihnachtsstern mit Leuchtdioden

Dipl.-Ing. R. THIEME

Beschrieben wird eine universell einsetzbare Blinkfolgeschaltung mit maximal vier Zuständen. Dabei kann die Reihenfolge bzw. Richtung durch einen Schalter geändert werden.

Speziell für das Weihnachtsfest ergibt sich eine interessante Anwendung als Weihnachtsstern mit LEDs. Sehr wirkungsvoll ist dabei eine LED-Anordnung, bei der das Leuchten rot von innen beginnt und sich grün nach außen fortsetzt.

Die Schaltung bereitet keine Schwierigkeiten beim Aufbau und gestattet dem Anfänger spielerisch das Kennenlernen einiger Grundlagen der Digitaltechnik. Durch Weglassen eines oder mehrerer Verbraucher ergeben sich weitere Varianten, da an deren Stelle Pausen im Folge-rhythmus entstehen. Es kommen nur handelsübliche Bauteile zur Verwendung.

Der astabile Multivibrator, bestehend aus den Gattern DG1 und DG2, erzeugt ein Taktsignal von etwa 2 Hz. Dieses gelangt von seinen beiden Ausgängen mit entge-

gesetzter Phase auf den Eingang eines bistabilen Multivibrators. Dazwischen liegt ein Umschalter, der die Blinkrichtung festlegt. Der bistabile Multivibrator (Gatter DG3 und DG4) teilt die Frequenz des Eingangssignals durch zwei, so daß an seinen beiden Ausgängen (mit entgegengesetzter Phase) die halbe Frequenz entsteht.

Je ein Ausgang des astabilen und des bistabilen Multivibrators sind über Dioden rückwirkungsfrei so zusammengeschaltet, daß vier mögliche Kombinationen entstehen. D. h., nacheinander führt immer ein zusammengeschalteter Ausgang H-Pegel, die restlichen drei führen L. Jedem dieser Ausgänge folgt eine Transistorstufe. Erstens, um jeweils an einem Ausgang Strom fließen zu lassen, und zweitens, um den maximalen Laststrom zu erhöhen. Zur Verdeutlichung zeigen die Bilder 2 und 3 die Taktdiagramme.

Die Dioden in den Basisleitungen der LED-Ansteuertransistoren sind erforderlich, um die Transistoren im „Aus-Zustand“ sicher zu sperren. Die Typen der

Transistoren und Dioden sind weitgehend unkritisch. Durch Verändern der Kapazitäten der Elektrolytkondensatoren läßt sich die Taktfrequenz variieren. Eine Verdopplung ergibt etwa die halbe Frequenz.

Da die Flußspannung der leuchtenden LEDs etwa 2 V beträgt, muß eine Dimensionierung des Vorwiderstandes der Transistorstufen nach der Anzahl der LEDs je Stufe und der Höhe der Betriebsspannung vorgenommen werden. Der maximale Strom durch die LEDs soll 25 mA nicht überschreiten.

$$R = \frac{U_B - 1 \text{ V} - n \cdot 2 \text{ V}}{25 \text{ mA}}$$

Dabei ist n die Anzahl Leuchtdioden, U_B die Betriebsspannung. Im Beispiel ist

$$R = \frac{15 \text{ V} - 12 \text{ V} - 1 \text{ V}}{25 \text{ mA}} = 82 \Omega$$

Unterschiedliche LED-Anzahl je Stufe erfordert natürlich auch unterschiedliche Vorwiderstände.

Der Vorwiderstand der Z-Diode muß ebenfalls nach der Betriebsspannung festgelegt werden (U_B ist die Betriebsspannung).

$$R = \frac{U_B - 5,1 \text{ V}}{30 \text{ mA}}$$

Die Anschlüsse 1 und 4 des Schaltkreises bleiben frei oder werden auf +5 V (Stift 14) gelegt.

Beim Bestücken ist zu beachten, daß für den Umschalter entsprechend der vorge-


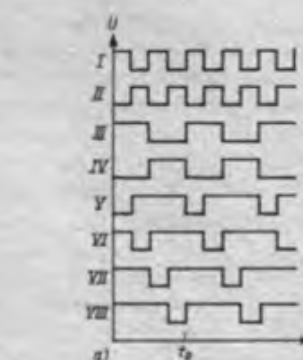
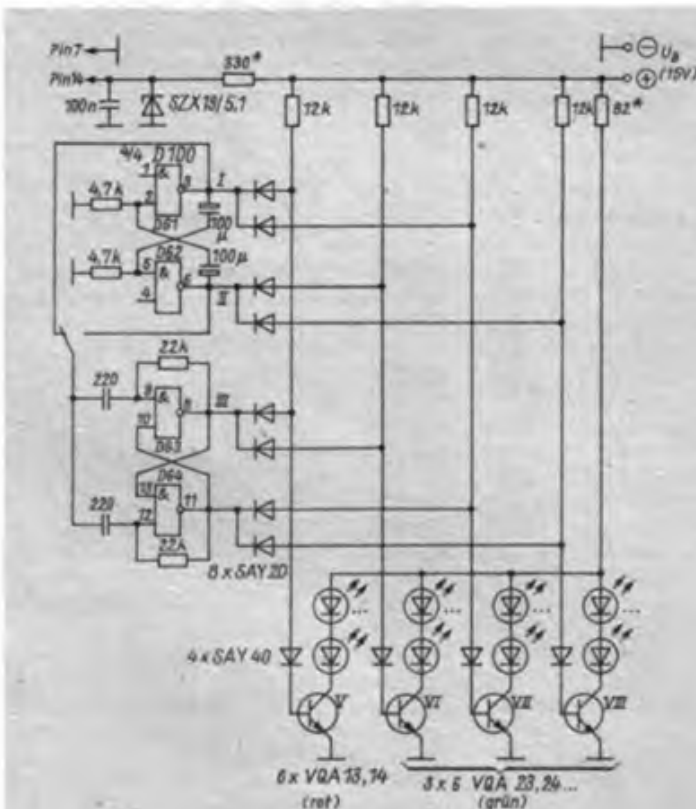


Bild 1: Stromlaufplan der Blinkfolgeschaltung

Bild 2: Taktdiagramm für Normalbetrieb (Mitte)

Bild 3: Taktdiagramm für inversen Betrieb (rechts)

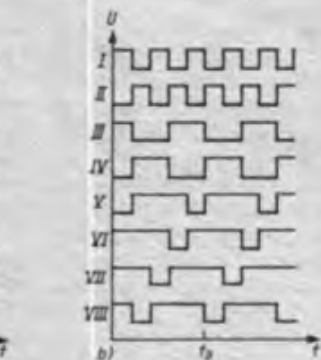

Funktionsgleiche IS-Typen

D 100 C/D	DDR
P 100 D	DDR
D 200 C/D	DDR
P 200 D	DDR
DL 000 D	DDR
PL 000 D	DDR
MH 7400	ČSSR
MH 8400	ČSSR
MH 5400	ČSSR
K 1 J16 553	SU
K 155 J1A 3	SU
7400 PC	VR Ungarn
UCY 7400	VR Polen
7400	NSW

Mikroelektronik und Landwirtschaft (2)

(Schluß von Seite 505)

Ausgehend von dieser grundlegenden Bedeutung der Mikroelektronik wurde für die Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft ein langfristiges Programm zur Anwendung der Mikroelektronik ausgearbeitet. Es enthält unter anderem die Haupteinsatzgebiete, die Schwerpunkte für Forschung und Entwicklung sowie die Softwareentwicklung. Entsprechend den hohen Anforderungen des XI. Parteitag der SED wird dieses Programm derzeit präzisiert. Dabei finden gleichzeitig die bisherigen Erfahrungen beim Einsatz der Mikroelektronik ihren Niederschlag.

In den Haupttrichtungen zum Einsatz und zur Nutzung der Mikroelektronik in der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft geht es erstens um die Automatisierung ausgewählter Produktionsprozesse auf der Grundlage mikroelektronischer Bauelemente und Geräteeinheiten sowie Robotertechnik. Höhere Arbeitsproduktivität, Einsparung von Energie und Material sowie bessere Arbeitsbedingungen für die Genossenschaftsbauern und Arbeiter sind dabei die wesentlichsten Ziele.

Eine zweite Haupttrichtung besteht in der weiteren Entwicklung von Informations-, Kontroll- und Beratungssystemen, in denen mikroelektronische Ausrüstungen und Rechentechnik miteinander verbunden zur Überwachung, Steuerung und Analyse von Produktionsprozessen dienen. Beispielsweise sollen bis 1990 rund 50 000 Kubplätze mit mikroelektronischen Produktions- und Steuerungssystemen ausgestattet sein.

Drittens werden zunehmend rechnergestützte Informationssysteme zur Rationalisierung von Leitungsprozessen und zur Entscheidungsfindung auf der Ebene von Brigaden und Abteilungen, von Genossenschaften und volkseigenen Betrieben sowie in wirtschaftsleitenden und staatlichen Organen entwickelt. 1985 waren in der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft 700 Büro- und Personalcomputer und eine Reihe spezialisierter Mikrorechner eingesetzt.

Bis 1990 werden die meisten LPG und VEG über Büro- und Personalcomputer verfügen. Ertragssteigerung, Leistungsanstieg in der Tierproduktion und Fondseinsparung sind die Kriterien für den effektiven Einsatz von Computern, Robotern usw. Die neue Etappe der wissenschaftlich-technischen Revolution wird besonders durch die Dynamik der Entwicklung und der Anwendung der Schlüsseltechnologien bestimmt. Verbunden mit dem reichen Erfahrung- und Wissensschatz der Genossenschaftsbauern und Arbeiter sowie der Wissenschaftler sind sie eine sichere Grundlage, um das notwendige höhere Schrittmaß nach dem XI. Parteitag der SED zu erreichen.

Dr. K.-F. Gebhardt

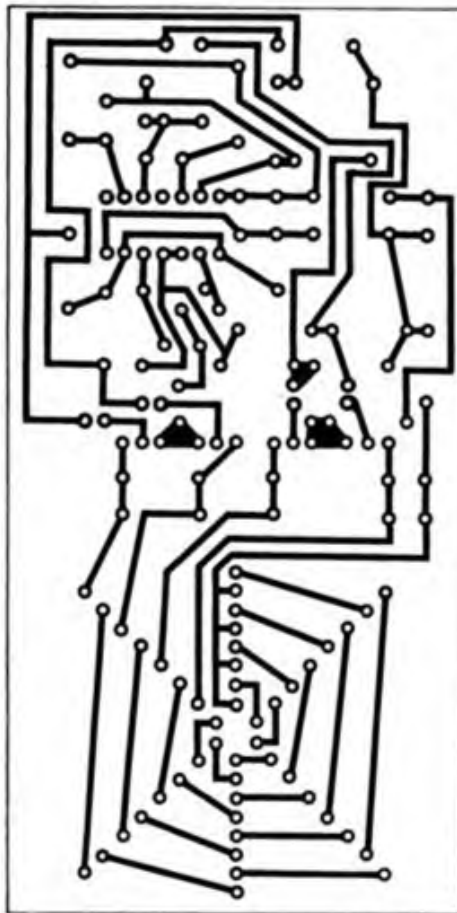


Bild 4: Leitungsführung der Platine für die Blinkfolgeschaltung mit sternförmiger Anordnung der LEDs

sehenen Richtung nur eine Brücke eingelötet wird.

Der vorgestellte Leiterplattenentwurf kann an der gekennzeichneten Stelle „gebrochen“ werden. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, Schaltung und eigentliche

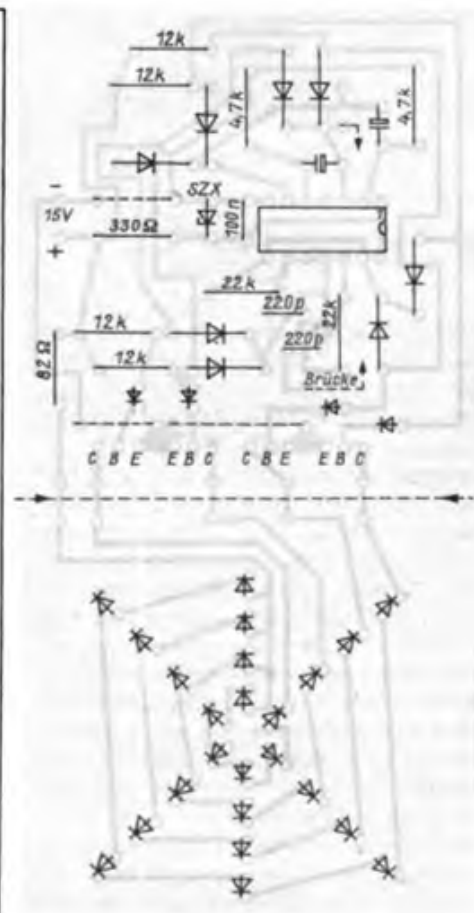


Bild 5: Bestückungsplan der Leiterplatte. Im Bedarfsfalle kann die Leiterplatte in Steuer- und Anzeigeteil getrennt werden.

Anzeige getrennt zu verwenden. Für die dafür benötigten Drahtverbindungen sind bereits Lötäugen eingearbeitet.

Abschließend noch der Hinweis, daß die angegebenen Formeln nur Näherungsformeln sind.

Morsealphabet als Blindenschrift

Die Punkschrift des Louis Braille hat nach zahlreichen Veränderungen und Weiterentwicklungen in ihrer etwa 160jährigen Geschichte eine weltweite Verbreitung gefunden. Das allein ist Beweis genug für ihre universelle Anwendbarkeit. Trotzdem ist sie nicht frei von Nachteilen, zumindest gegenüber den meisten Schwarzschriften, die von den Völkern der Erde genutzt werden.

Eine Schwierigkeit bei der Verbreitung der Braille-Punkschrift ergibt sich daraus, daß sie einen sehr hohen Lernaufwand erfordert. Das ist auch der Grund, daß viele Neuerblindete in höherem Alter die Blindenschrift nicht mehr erlernen. So geht man heute davon aus, daß nur etwa 30 Prozent der Blinden die Braille-Schrift beherrschen, die aus einer Matrix mit 3×2 erhabenen Punkten besteht (6-Punkt-Schrift).

Wolfgang Florian, medizinischer Fachschulkader und Vertrauensmann im Blinden- und Sehschwachen-Verband der DDR, kam auf die Idee, das Morsealphabet, das ja nur Punkt

(kurzer Ton) und Strich (langer Ton) kennt, als Blindenschrift einzusetzen. Um die übliche Blindenpunkschrift-Bogenmaschine verwenden zu können, nimmt er für den Punkt den Punkt (·), aber als Strich den tastbaren Doppelpunkt (:). Zum Schreiben werden nur zwei Finger und der Daumen eingesetzt. Allerdings ist der Platzbedarf auf dem Papier größer (etwa $2/3$ mehr), läßt sich aber durch den Einsatz von Kürzeln vermindern.

Bleibt das Fazit, daß der Lernaufwand beim Morsealphabet wesentlich geringer ist. Das kommt vor allem älteren Blinden zugute sowie solchen mit geringer Tastsensibilität. Außerdem hat man den Vorteil, daß man das Morsealphabet auch akustisch wiedergeben kann. Für Taubblinde ergibt sich die Möglichkeit, das Florian'sche Alphabet auch als Taktilsprache zu nutzen. Jede beliebige Körperstelle könnte die Buchstabenzeichen in Form von Punkt (= Fingerdruck) und Doppelpunkt (= Fingerstrich) empfangen.

Ladegerät für NiCd-Kleinakkus

H.-G. SCHINDHELM

Für die netzunabhängige Stromversorgung elektronischer Baugruppen oder Geräte stellt der Einsatz von NiCd-Akkus oftmals eine ökonomisch günstige Lösung dar. Ihre flach verlaufende Entladekennlinie empfiehlt diese Zellen besonders für Anwendungen, bei denen über den Entladezeitraum hinweg nur kleine Spannungsänderungen zugelassen werden können. Braunstein-Zink-Zellen oder Blei-Kleinakkus weisen eine wesentlich stärker fallende Entladekennlinie auf und erfordern aus diesem Grund mitunter eine zusätzliche Spannungsregelung, die einen großen Teil der gespeicherten Energie in Verlustleistung umsetzt. Andernfalls kann ihre Kapazität nur teilweise ausgenutzt werden.

Der höhere Preis der NiCd-Zellen wird durch die hohe Zahl der möglichen Lade-Entladezyklen schnell ausgeglichen. Die lange Lebensdauer der NiCd-Zellen ist jedoch nur bei sachgemäßer Behandlung erreichbar. Dazu gehören:

- keine Entladung unter 1 V je Zelle,
- der Ladestrom in A darf 10 % der Kapazität in Ah nicht überschreiten.
- bei maximal zulässigem Ladestrom beträgt die Ladezeit etwa 14 h,
- ständige Überladung schadet der Zelle und
- die Ladeschlußspannung beträgt 1,45...1,55 V.

Ein Ladegerät sollte also sowohl die Ladeschlußspannung als auch den Ladestrom begrenzen können.

Das Bild zeigt ein Ladegerät, welches mit einfachen Mitteln eine ordnungsgemäße Ladung ermöglicht. Der integrierte Spannungsregler B 3170 V vergleicht zur Stabilisierung der Ausgangsspannung seine

interne Bandgapreferenzspannungsquelle (typ. 1,25 V) mit dem Spannungsabfall über R₁. Die Ausgangsspannung ergibt sich dann nach [1] zu

$$U_L = U_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_1 R_2, \quad (1)$$

wobei der zweite Term der Gleichung hier vernachlässigt werden kann. Mit R₂ läßt sich nach Gleichung (1) eine stabilisierte Ausgangsspannung einstellen, die der geforderten Ladeschlußspannung entspricht.

Die Überlagerung des Ladestromes I_L mit I₀ ruft an R_{3n} den Spannungsabfall

$$U_1 = R_{3n} (I_L + I_0) \quad (2)$$

hervor. Wird die Flußspannung von 0,7 V der Basis/Emitter-Strecke von VT₂ erreicht, öffnet VT₂, der Strom durch R₁ steigt, und damit die Spannung U₂₁, die zum Vergleich mit der internen Referenzspannung an der IS liegt. Die Regelung der Ausgangsspannung erfolgt damit auf einen Wert, für den

$$U_L = (I_L + I_0) R_{3n} \leq 0,7 \text{ V} \quad (3)$$

gilt. Mit R_{3n} ist somit der maximale Ladestrom einstellbar. Solange die Ladeschlußspannung durch VT₂ wirkt, ist auch VT₁ geöffnet; die Leuchtdiode VDS leuchtet. Gegen Ende des Ladevorganges, wenn die Batterie- bzw. Zellenspannung die eingestellte Ladeschlußspannung erreicht, verlöscht die Leuchtdiode infolge des sinkenden Stromes durch R₃ allmählich und signalisiert das Ende der Ladung. Der Widerstand R₀ kann zur Eingrenzung des Ausgangsspannungsbereiches R₂ parallelgeschaltet werden.

Selbstverständlich lassen sich mit dem

Gerät auch andere Kleinakkus laden oder beliebige Gleichstromverbraucher speisen.

Für die Dimensionierung der Rohspannungsbereitstellung am Anschluß des Spannungsreglers-IS sind folgende Grenzwerte zu beachten [1]:

$$3 \text{ V} < U_i - U_L - U_{R31} < 40 \text{ V}$$

(B 3171: 60 V)

Die zulässige Gesamtverlustleistung des Spannungsreglers von 15 W erfordert eine intensive Kühlung; sonst spricht die interne Schutzschaltung an und der Ausgangsstrom wird zurückgeregt. Daher sollte man bestrebt sein, die Eingangsspannung U_i nicht größer als notwendig ausulegen, damit der Kühlaufwand gering gehalten werden kann.

Mit der im Bild angegebenen Schaltung wurden folgende Kennwerte realisiert:

$$U_i = 12 \text{ V},$$

$$U_L = 1,25 \dots 8,4 \text{ V},$$


$$I_L = 20 \text{ mA}, 40 \text{ mA}, 50 \text{ mA}, 100 \text{ mA}, 400 \text{ mA}.$$

In der Tabelle sind die von mir berechneten Werte für die wahlweise einschaltbaren Widerstände R_{3n} angegeben. Außerdem sind in der Tabelle Vorschläge zur Realisierung der etwas „krummen“ Widerstandswerte enthalten. Die Benutzung einer Parallelschaltung von Festwiderstand und Einstellregler bietet die Möglichkeit, die Ladestrombegrenzung exakt einzustellen. Verzichtet man darauf und legt auch auf einen genau bestimmten Ladestrom keinen besonderen Wert, reichen an Stelle der Parallelschaltungen auch einfache Widerstände der E-12- oder E-24-Reihe aus.

Beim praktischen Aufbau eines Gerätes mit Netzanschluß beachte man aus Gründen der eigenen Sicherheit die entsprechenden Vorschriften.

Literatur

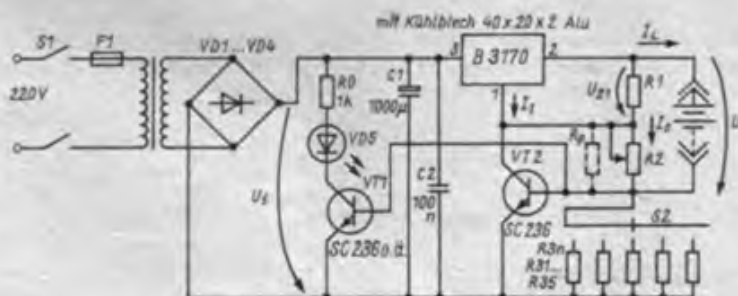- [1] Andrá, W.; Bensch, W.; Bley, U.; Zimmermann, R.: B 3170 V, B 3171 V, B 3370 V, B 3371 V, monolithisch integrierte bipolare Spannungsreglerschaltkreise, Teil I, radio fernsehen elektronik, Berlin 34 (1985), H. 10, S. 647 ff.



Werte für die einschaltbaren Widerstände zur Strombegrenzung

n	I _{L,max} [mA]	R ₁ [Ω]	Realisierung R ₁ [Ω]
1	20	23	56 Einstellregler 100
2	40	14	18 Einstellregler 100
3	50	11,7	15 Einstellregler 100
4	100	6,4	10 Einstellregler 100
5	400	1,7	2 Einstellregler 100

Eine Weckuhr für den „AC 1“

Ing. J. HANNEMANN

Die nachfolgend beschriebene Uhr mit Zeitschalteneinrichtung hat sich bei mir seit über einem Jahr gut bewährt. Sie ist mitunter eine mahnende Hilfe für lange Computernächte. Bei der Programmentwicklung wurde, ähnlich [1], auf folgende Details Wert gelegt:

- CTC-Betrieb mit Interrupt;
- ständige Anzeige der Uhrzeit;
- relocatable Programmgestaltung;
- einfache Stellmöglichkeit;
- minimale Hardwareänderung;
- Zeitschalteneinrichtung mit beliebig vielen Zeiten;
- Start von Load, Save und Verify bei laufender Uhr.

Die Uhr beansprucht die CTC-Kanäle 2 und 3 des „AC 1“. Dadurch ergibt sich eine kleine Hardwareergänzung. Die Pins

dem Kennbuchstaben „U“ und der aktuellen Uhrzeit gestartet. Bei Bedarf ist ein anderer Kennbuchstabe in die Rahmensequenz einzutragen. Load, Save und Verify werden mit den Kleinbuchstaben l, s und v bei laufender Uhr gestartet. Die Interruptanforderung der CTC wird dann unterbunden und die Uhr hält an. Nach der Kassettenarbeit kann die Uhr dann in bekannter Weise neu gestartet werden. Die Korrektur der Zeit kann ebenfalls bei laufender Uhr erfolgen („U“ mit neuer Zeitangabe). Zur Genauigkeit und zur Zusammenarbeit mit anderen Programmen gilt wesentlich das in [1] Gesagte. Die wichtigsten Hinweise sollen hier noch einmal kurz zusammengefaßt werden:

- der Interrupt-Mode IM 2, das I-Regi-

Uhrzeit mit der voreingestellten Zeit. Sind beide gleich, springt der Prozessor nicht mehr in das unterbrochene Programm zurück, sondern zur Adresse 1896H. Dort muß entweder ein Weckprogramm oder ein Sprung zu einem anderen Programm stehen. Das Weckprogramm kann individuell gestaltet werden. So kann man z. B. vor der eigentlichen Weckroutine den Zeitschaltpuffer mit einer neuen Weckzeit laden. Auf diese Weise sind beliebig viele Zeiten vorprogrammierbar. Die Zeitschalteneinrichtung kann auch unwirksam gemacht werden.

Handhabung der Uhr

Einstellen der Uhrzeit:

U 15 35 30

Sie erscheint in der rechten oberen Ecke (2. Zeile) in dieser Form:

15:35:30

Einstellen der Weckzeit:

W 17 15 45

Die Anzeige der Weckzeit erfolgt nicht, kann aber problemlos nachgerüstet werden.

Zeitschalteneinrichtung deaktivieren:

W A

Anstelle „A“ kann auch jeder andere Buchstabe eingetragen werden, Nullen bei den Zeitangaben müssen nicht geschrieben werden.

Speicherbelegung

Das Hauptprogramm belegt 324 Byte im RAM an beliebiger Stelle. Die Arbeitszellen liegen von 1880H bis 1895H und sind wie folgt aufgeteilt:

1880H bis 1885H – Uhrzeitpuffer;
1886H bis 1887H – Hilfszellen;
1888H bis 188FH – Sprungtabelle;
1890H bis 1895H – Schaltzeitpuffer;
1896H – Beginn Weckroutine.
Die Zeiten sind bereits im ASCII-Kode abgelegt und beginnen bei 1880H mit den Sekunden-Einem.

Mögliche Änderungen

Für künftige bzw. andere Monitorvarianten hier noch die Ansprungsadressen der Routinen vom derzeitigen „AC 1“-Monitor. Die Uhr wird nach dem Laden mit T (aktuelle Adresse) 1900 150 cr auf die Adresse 1900H verschoben. In die Zellen unter „Uhr adresse“ werden dann die neuen Ansprungsadressen eingetragen.

„AC 1“-Monitor. Uhradresse

LOAD	0364H	1909H
SAVE	02BAH	191FH
VERIFY	0359H	1914H
GETCO1	07FDH	193DH
		und 1989H

Literatur

- [1] Namyslo, W.: Digitaluhr für den „AC 1“, FUNK-AMATEUR 35 (1986), H. 7, S. 358

ZC/TO 2 und CLK 3 müssen miteinander verbunden werden. Das geschieht am einfachsten am Steckverbinder zur Tastatur. Dort werden die Anschlüsse B7 und B8 gebrückt.

Das Programm belegt 324 Byte im RAM und 22 Arbeitszellen, die sich unmittelbar an die Systemvariablen des Monitors anschließen. Ist die Uhr einmal auf Band, kann sie an jede beliebige Stelle im RAM (z. B. mit Offset) geladen werden oder man schafft sie mit dem Transferbefehl dorthin. Beim Verschieben der Uhr mit dem T-Befehl in einen höhergelegenen RAM-Bereich ist jedoch darauf zu achten, daß das alte Uhrenprogramm gelöscht wird, weil es sonst zu Fehlfunktionen kommen kann. Die Uhr wird mit

Hex-Listing für die beschriebene Weckuhr zum Amateurcomputer „AC 1“

ster der ZVE und der Interrupt-Vektor der CTC (88H) dürfen nicht verändert werden;

- bei Interruptanforderungen der Kanäle 0 und 1 sind nachfolgende Adressen in der Sprungtabelle zu benutzen (1888H für Kanal 0 und 188AH für Kanal 1);
- wenn in Programmen der DI-Befehl längere Zeit (> 1s) nicht aufgehoben wird, kommt es zu Gangungenauigkeiten.

Die Zeitschalteneinrichtung

Ein Programmteil der ISR vergleicht nach jedem Zählvorgang die aktuelle

ROM/RAM-Diskette für U-880-Systeme

U. ADEL, R. PÖHL

In diesem Beitrag wird für U-880-Systeme eine Alternative zum Magnetbandspeicher und zur Diskette vorgestellt. Für den Amateur dürfte der Schaltungsvorschlag von Interesse sein. Durch eine ROM/RAM-Diskette entstehen für den Anwender eine Reihe von Vorteilen. Die wichtigsten Vorteile wären:

- geringe Ladezeit für Programme gegenüber herkömmlichen Disketten und Magnetbandspeichern;
- Aufruf zum Laden durch einen Kennbuchstaben;
- Funktion ohne Zusatzgeräte (wie Laufwerke).

Nachteile wären:

- relativ hoher Kostenaufwand durch die EPROMs;
 - Programmierung der EPROMs.
- Im vorliegenden Beitrag wird mehr auf die ROM-Diskette eingegangen, da die RAM-Diskette analog zur ROM-Diskette arbeitet.

Grundgedanke

Bei der vorgestellten ROM-Diskette kommt eine weniger bekannte Eigen-

schaft des Mikroprozessors U 880 D zur Anwendung. Bei den Ein- und Ausgabebefehlen für die Adressierung der Peripheriebausteine wird der niederwertige Adreßteil (A0...A7) des Adreßbusses verwendet. Der Adreßbus besteht aus 16 Adreßleitungen. Bei den Blockeingabebefehlen (INI, IND, INIR, INDR) sowie bei den Blockausgabebefehlen (OUTI, OUTD, OTIR, OTDR) wird der höherwertige Adreßteil (A8...A15) durch das B-Register belegt. So ist es möglich, über eine Peripherieadresse 256 Byte zu adressieren. Dabei bildet das B-Register (A8...A15 des Adreßbusses) den niederwertigen Adreßteil der ROM-Diskette (A0...A7) und das C-Register (A0...A7 des Adreßbusses) den höherwertigen Adreßteil, aus dem auch die Selektierung der ROM-Schaltkreise gewonnen wird. Im Bild ist die Schaltung einer 16-K-ROM-Diskette, die die Peripherieadressen COH...FFH belegt, dargestellt. Die ROM-Diskette kann somit von C000H bis FFFFH durch die Blockeingabebefehle (für RAM-Diskette auch Blockausgabebefehle) adressiert werden.

Durch eine zweite ROM-Diskette, die die

Peripherieadressen 80H bis BFH belegt, können insgesamt 32 KByte adressiert werden. Dabei ist zu beachten, daß in diesem Peripherieadreibereich keine Unterbrechungen durch andere Peripherien entstehen, denn das würde zu einem erhöhten Softwareaufwand führen.

Schaltung und Programm

Das Bild zeigt die Schaltung der ROM-Diskette. Die Strichpunktlinie bildet die Schnittlinie zwischen Mikrorechnerbus (links) und Busplatine (rechts). Da das B-Register abwärtszählend arbeitet, ist es erforderlich, die Adresse zu negieren, damit die Programme von der nieder- zu höherwertigen Adresse abgerufen werden können.

Für die Programmierung der EPROMs für die ROM-Diskette bestehen keine Besonderheiten. Die Arbeitsweise des in Tabelle 1 abgedruckten Unterprogramms ist folgendermaßen.

Dem Unterprogramm sind folgende Parameter zu übergeben:

- BC = Adresse des Programms in der ROM-Diskette,
(B = niederwertiger Adreßteil),
(C = höherwertiger Adreßteil);
- DE = Anzahl der abzurufenden Bytes;
- HL = Adresse im RAM-Bereich.

Tabelle 3: Abruf von ROM-Diskette

01	in ASCII-Kode des Kennbuchstaben		
02			
03	D641	SUB 41 H	
04	21aaaa	LD HL, aaaa H	aaaa = Adresse des Feldes
05	87	ADD A	
06	3001	JRNC M1	
07	24	INC H	
08	87	M1:ADD A	
09	3001	JRNC M2	
10	24	INC H	
11	85	M2:ADD L	
12	3001	JRNC M3	
13	24	INC H	
14	6F	M3:LD L, A	
15	E3	EX (SP), HL	
16	DDE3	EX (SP), IX	
17	DD4E00	LD C, (IX+0)	
18	DD4601	LD B, (IX+1)	
19	DD6602	LD H, (IX+2)	
20	DD6E03	LD L, (IX+3)	
21	DD5604	LD D, (IX+4)	
22	DD5E05	LD E, (IX+5)	
23	CD xxxx	CALL Diskette	xxxx = Adresse des UP
24	DD6606	LD H, (IX+6)	
25	DD6E07	LD L, (IX+7)	
26	E9	JMP HL	

Tabelle 4: RAM-Testprogramm

Kennbuchst.	Feldadr.	B	C	H	L	D	E	Startadr.
A	1F00	C0	00	14	42	40	00	40 00
F	1F28	D4	43	00	80	1F	80	00 00
R	1F88	D4	C3	06	57	19	00	00 00

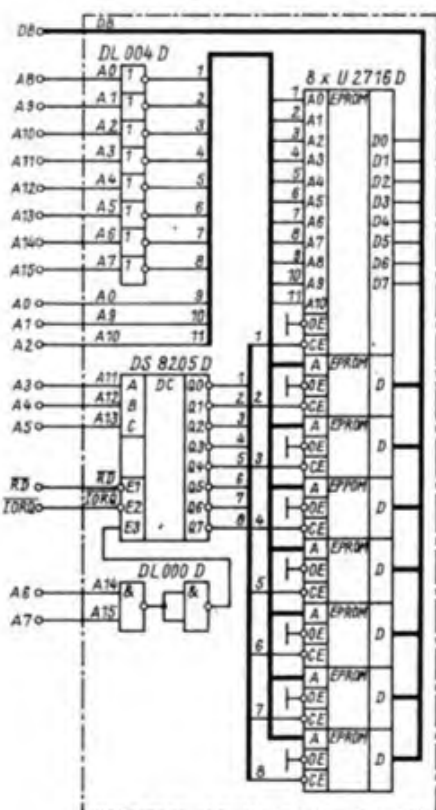


Bild 1: Stromlaufplan der 16-K-ROM-Diskette

Tabelle 1: EPROM-Unterprogramm

01	UP:ROM-Diskette		
02			
03	04	INC B	
04	78	RAND:LD A, B	
05	ED44	NEG	;negieren B
06	47	LD B, A	
07	97	SUB A	;A=0
08	BB	CMP E	;E=0?
09	2003	JRNZ M1	
10	BA	CMP D	;D=0?
11	C8	RETZ	;D=0, Rücksprung
12	15	DEC D	
13	EDA2	M1:INI	;Blockeingabebefehl
14	3EFF	LDA, FFH	
15	B8	CMP B	
16	2001	JRNZ M3	;wenn B=FF H, dann C erhöhen
17	0C	INC C	
18	1D	M3:DEC E	
19	20F5	JRNZ M1	;wenn E ungleich 0
20	97	SUB A	;A=0
21	BA	CMP D	;D=0?
22	C8	RETZ	;D=0, Rücksprung
23	15	DEC D	
24	EF	JR M1	

Tabelle 2: Abruf von ROM-Diskette

Kennbuchst.	Feldadresse	BC	HL	DE	Start
A	aaaa	bbbb	cccc	dddd	eeee
B	aaaa+8H				
C	aaaa+10H				
Z	aaaa+C8H				

Das Kernstück des Unterprogramms, der INI-Blockeingabebefehl, bewirkt ein Abwärtszählen des B-Registers, so daß in den Zeilen 03 bis 06 die Negierung des B-Registers erfolgen muß und ein Aufwärtszählen des HL-Registerpaares. Die Zeilen 07 bis 13 dienen dem im Vergleich des DE-Registerpaares auf 0000H, um einen Rücksprung zu ermöglichen. Die Zeilen 14 bis 17 realisieren die Erhöhung des C-Registers, um einen nahtlosen Übergang der Adressierung (z. B. von C0FFH zu C100H) zu erreichen. Die Zeilen 18 bis 24 führen einen Vergleich des DE-Registerpaares auf 0000H durch, und gewährleisten den Rücksprung in das Hauptprogramm nach Abruf der geforderten Byte-Anzahl. Die Tabellen 2 und 3 beinhalten einen Vorschlag für den Abruf der Programme von der ROM-Diskette über einen Kennbuchstaben. Dabei bildet:

- aaaa = die Adresse des Feldes;
- bbbb = die Adresse in der ROM-Diskette;
- cccc = die Adresse im RAM-Bereich;

- dddd = Anzahl der abzurufenden Bytes;
- eeee = die Adresse zum Start des Programms.

Dabei muß im A-Register der ASCII-Kode des Kennbuchstabens enthalten sein. Zum besseren Verständnis drei Beispiele (s. FA 11/86 bis 1/87):

- Feldbeginn 1F00H;
- Kennbuchstabe A „Editor/Assembler“;
- Kennbuchstabe F „Falsche Bytes“;
- Kennbuchstabe R „RAM-Testprogramm“, s. Tabelle 4.

Bemerkungen für RAM-Diskette

Wie oben bereits erwähnt, arbeitet die RAM-Diskette analog zur ROM-Diskette. Der Abruf der Daten erfolgt mit dem Anspruch auf Zeile 04 (s. Tabelle 1). Dabei ist zu beachten, daß das Programm auf Adresse BC+1 beginnt, bei mehrmaligem Aufruf erfolgt die Adressierung durchgängig. Zum Beschreiben der RAM-Diskette sind nur Zeilen 13/14 folgendermaßen zu ändern:

- Zeile 13 EDA3 A1 OUTI
- Zeile 14 3E00 LD A, 00 H

stand gezogen werden (Bild 1). Der Kondensator C1.1 von 5 bis 10 pF unterdrückt die 9-MHz-Grundschiwingung des Quarzes. Auf einen Trimmer zum Ziehen wurde verzichtet. Der Quarz schwingt auf seiner 3. Harmonischen (27 MHz) am besten mit LS-TTL-Schaltkreisen.

3. Frequenzteiler (2n-1):1 mit Symmetriereschaltung

An eine symmetrische ungerade Frequenzteilung ist mit den verfügbaren Mitteln für 27 MHz nicht zu denken. Im Bild 2 wird die Schaltung für einen (2n-1):1-Teiler mit n D-Flipflops nach [1] angegeben. Zwei D-FF ergeben einen 3:1 Teiler (1 × D 274 D.) Durch Zwischenschalten weiterer D-FF an der Stelle der drei Punkte kann das Teilerverhältnis erhöht werden. 6 D-FF ergeben einen 11:1-Teiler (3 × D 274 D), der Lastfaktor für den Takt beträgt 12. Die Abstände der Flanken des Ausgangssignals wechseln zwischen n-1 und n Takten. Im Bild 2 ist das für den 3:1-Teiler dargestellt. Für höhere Teilerverhältnisse ist jeweils eine Taktlänge einzufügen. Fünf Takte von 27 MHz dauern 185 ns. Sie erfüllen damit gerade die Forderungen an die Mindestbreite der H- und L-Zustände der Takte für alle Schaltkreise der UB-880-Familie.

Zur Sicherheit fügen wir jedoch die aus den Schaltkreisen D2.0 und D2.1 sowie dem Kondensator C2.1 bestehende Symmetriereschaltung an den 11:1-Teiler an. Sie beruht darauf, daß durch eine Lastkapazität die L/H-Flanke stärker als die H/L-Flanke verzögert wird. Mit D-100-Gattern und C1 = 680 pF ergeben sich etwa 15 ns als Differenz der Verzögerungen. Das entspricht fast einer halben Taktperiode. Für den Bildpunktakt und für die 1,23 MHz ist die Symmetrierung sinnlos.

4. Kombiniertes Frequenzteiler für MC- und Bildpunktakt

Die Anzahl der Bauelemente für die Frequenzteiler läßt sich bei Verwendung der Schieberegister D 195 D statt der D-FF von 4 auf 2 reduzieren. Im Bild 3 ist eine Schaltung angegeben, die den 11:1-Teiler und wahlweise einen 3:1- oder 2:1-Teiler mit 2 × D 195 D realisiert. Im Vergleich zum Taktgenerator des „AC 1“ wird mit dieser Schaltung lediglich ein Schaltkreis mehr gebraucht.

5. Bauelementeauswahl

Für den 27-MHz-Generator sind DL-Schaltkreise zu empfehlen. Die Anregung der 3. Oberwelle ist mit Schaltkreisen der D10- und D20-Reihen zumindest schwer möglich, wenn nicht gar unmöglich. Die Frequenzteilung mit den D-FF D 274 D ist unproblematisch. In der Schaltung nach Bild 3 arbeiteten 9 von 14 P 195 D

Mikrorechnertakt vom Fernsteuerquarz

H. ADEN

1. Einleitung


Für Mikrorechner auf der Basis der UB-880-Schaltkreisfamilie wählt man günstig eine Taktfrequenz von $2457600 = 256 \times 9600$ Hz, weil sie knapp unter 2,5 MHz liegt und gestattet, mit einem CTC-Kanal die Datenübertragungsraten 9600, 4800, ... Bit/s und die Zeit mit weiteren CTC-Kanälen abzuleiten. Multipliziert man diese Taktfrequenz mit 11, so ergibt sich die im Bereich der Funkfernsteuerfrequenzen liegende Frequenz 27,0336 MHz. Funkfernsteuerquarze sind im Angebot der Modellbaufachgeschäfte. Die maximalen relativen Abweichungen der Funkfernsteuer-Quarzfrequenzen von der angestrebten betragen -0,25 % und +0,8 %. Diese Genauigkeit ist für asynchrone Übertragungen völlig ausreichend. Am nächsten liegen die Quarzfrequenzen 27,025 MHz und 27,045 MHz. Erstere weichen um -0,03 % oder +28 s/Tag und letztere um +0,04 % oder -36 s/Tag von der angestrebten Frequenz ab und liegen damit innerhalb der Genauigkeit von 0,1 %, die für den 2,4576-MHz-Takt des PC 1715 angegeben wird.

Die Lösung der Aufgabe besteht also darin, mit einem 27-MHz-Quarz TTL-gerechte Schwingungen zu erzeugen und diese im Verhältnis 11:1 zu teilen. Für

Anfalltypen der U 880 D usw. kann man noch einen 2:1-Teiler nachschalten, so daß sich 1,23 MHz ergeben, aus denen die ausreichenden maximal 4800 Hz für Aufzeichnungen auf Kassette folgen. Mit einem Teiler 3:1 bzw. 2:1 kann die Frequenz 9 MHz bzw. 13,5 MHz zum Takten der Bildpunkte abgeleitet werden. Ein 13,5-MHz-Takt ermöglicht die Darstellung von 64 Zeichen zu je 8 Punkten pro Zeile. Die sich daraus ergebende obere Grenzfrequenz von 6,75 MHz verarbeitet das Fernsehgerät „Junost“ über einen Monitoreingang nach [2]. Die Werte der Kondensatoren C81 und C58 wurden nicht erhöht, da das nur die genügend niedrige untere Grenzfrequenz herabsetzt. C129 hatte der Hersteller schon entfernt. Die Nutzbildbreite beträgt damit 200 von 240 mm. Mit einer Taktfrequenz von 9 MHz und 64 Zeichen zu je 6 Punkten in einer Zeile ergibt sich eine Nutzbildbreite von 225 mm und die günstigere obere Grenzfrequenz von 4,5 MHz. Die Quasigrafikfähigkeit ist jedoch schlechter.

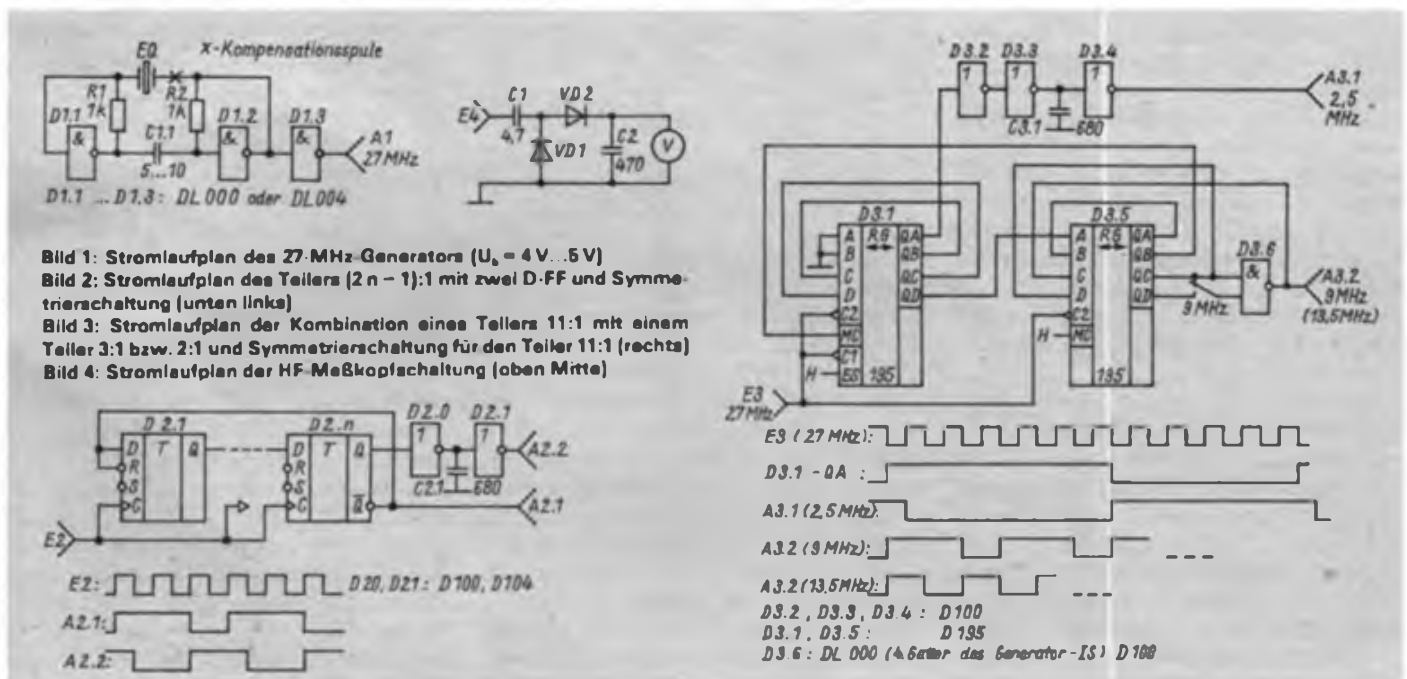2. Quarzgenerator für 27 MHz

Wir verwenden die bekannte Schaltung für Quarzoszillatoren mit zwei TTL-Negatoren, die durch je einen Rückkopplungswiderstand in den „verbotenen“ Zu-



normal. Für die Symmetrierschaltung sind D-100-Schaltkreise zu verwenden, da nur sie in Verbindung mit den Kondensatoren von 680 pF die gewünschte Flankenverzögerung geben. In allen Schaltungen sind Anfalltypen verwendbar.

6. Inbetriebnahme

Das Zusammenschalten einer dem Bauelementeangebot entsprechenden Variante ist unproblematisch, ein Versuchsaufbau der Schaltung zur Bauelementeauswahl aber zu empfehlen. Verwendet man die beiden Teiler nach Bild 2, so braucht man $4 \times D274\text{ D}$, die eine Gesamtaktlast von 16 ergeben. Damit empfiehlt sich ein DL 004 D für den Generator, von dem vier Inverter an den Ausgang des D1.2 geschaltet werden. Jeder der vier Generatorausgänge braucht dann nur zwei D-FF zu takten. Zum Takten der Teiler nach Bild 3 reicht ein Ausgang.

Das Schwingen des Generators läßt sich mit einer Schaltung nach Bild 4 überprüfen. Schwingt der Generator nicht, versucht man C1.1 zu vergrößern. Schließt man C1.1 kurz, so schwingt der Quarz mit 9 MHz. Die Frequenzen, die aus den Teilern kommen, müssen überprüft werden. Sind sie um den Teiler drei zu klein, so muß ein kleinerer Wert für die Kapazität C1.1 nach Bild 1 eingesetzt werden. Hat man keine Frequenzmesser, jedoch einen Oszillographen zur Verfügung, so kann man mit einem D192 D als Vergleichsteiler die Teilverhältnisse überprüfen. Steht auch kein Oszillograph zur Verfügung, so muß man einen weiteren Teiler nachschalten, mit dem eine optische Anzeige gesteuert wird, deren Taktfolge mit einer Uhr gemessen werden

kann. Diese Funktion kann der Rechner oder eine Teilerkette mit $2 \times D193\text{ D}$ und nachfolgendem D350 D oder D351 D übernehmen. Lediglich in der Schaltung nach Bild 3 wurde mit ungeeigneten P195 D das falsche Teilverhältnis 9:1 beobachtet, das 3 MHz liefert. Nach [3] hat der UB 880 D eine solche Frequenzreserve.

Literatur

- [1] Schlenzig, K. und Galle, R.: Digitalmosaik II, Original-Bauplan, Militärverlag der DDR, Berlin 1978
- [2] Faulenbach, U.: FS-Empfänger „Junost 402B“ als Monitor, FUNKAMATEUR, 34 (1985), H. 12, S. 619
- [3] Maring, B.; Knorre, H.; Koch, U.: Schnelle Arithmetiksteckeinheit für K1520, radio-fernsehelektronik, 34 (1985), H. 2, S. 91

Mikrorechnergesteuertes mehrstim-miges Liedspiel mit Digitaluhr (6)

B. WINTER

Beim Liedspiel werden die Daten aus dem Etikett der Datei des jeweiligen Liedes in einen bestimmten RAM-Bereich geladen, anschließend werden Parameter, wie z. B. das Tempo als Zeitkonstante an einen CTC-Kanal übergeben. Im Etikett sind auch – wie bereits erwähnt – Aussagen über das Vorhandensein von Stimmen enthalten.

Bei Musikinstrumenten setzt im allgemeinen der Ton nicht schlagartig ein bzw. aus, diese Vorgänge verlaufen langsam. Im vorliegenden Fall werden diese zur Hüllkurvenformung des Tons durch das Auf- bzw. Entladen eines Kondensators modelliert. Die dafür notwendigen Zeiten müssen bei jedem Lied neu festgelegt werden, sie sind deshalb verschlüsselt im Etikett vorhanden. Es erwies sich deshalb als günstig, die Tonerzeugung und die Hüllkurvenformung durch drei aufeinanderfolgende Teilprogramme zu rea-

lisieren. Die beiden ersten Teilprogramme starten jeweils einen CTC-Kanal, nach einer gewissen Zeit wird dann jeweils ein Interrupt ausgelöst, der das zweite bzw. dritte Teilprogramm aufruft. Die Einordnung der CTC-Kanäle in die Interruptprioritätskette ist aus Bild 6 zu erkennen.

Der das Tempo bestimmende CTC-Kanal löst periodisch einen Interrupt aus, der das erste Teilprogramm aktiviert. Es dient der Realisierung der Längen der maximal acht gleichzeitig zu erzeugenden Töne. Bei jedem Aufruf dieses Programms wird die Tonlänge von einem Anfangswert aus schrittweise verkleinert.

Ist der entsprechende Ton zu Ende, wird über PIO1, Port A, Bit 5, 6 bzw. 7 (je nach Gruppe) ein L/H-Sprung erzeugt, der den Kondensator C302, C401 bzw. C402 entlädt. Damit verringert sich die Spannung

am Kollektor von VT303, VT403 bzw. VT415, so daß der Ton leiser wird und ausklingt. Danach wird der nächste zu spielende Ton bzw. werden die nächsten Töne hinsichtlich Länge und Frequenz analysiert und vorbereitet. Ist aber der Ton noch nicht zu Ende, so wird die noch zu spielende Zeit dieses Tones neu bestimmt. Diese Vorgänge laufen für die vorhandenen Stimmen zeitlich hintereinander ab, auf Grund der Schnelligkeit des Mikrorechners ist dieser Versatz nicht hörbar.

Im zweiten Teilprogramm werden diejenigen CTC-Kanäle gestoppt, die die Töne erzeugt haben, die soeben ausklingen. Das Programm beeinflusst die anderen Töne nicht. Das dritte Teilprogramm hat die Aufgabe, – falls erforderlich – die Tonerzeugung neu einzuleiten, indem Werte zur Tonhöhe, die bereits im ersten Teilprogramm gewonnen wurden, an die CTC-Kanäle übergeben werden. Gleichzeitig erfolgt ein H/L-Übergang am erwähnten PIO-Port, damit der Ton einschwingen kann. Mit dieser einfachen Modellierung des Ein- und Ausschwingens der Töne ist es aber nicht möglich, Frequenzänderungen bei diesen Vorgängen nachzubilden.

Die Ein- Ausschwingzeiten werden mit R305, R405 bzw. R438 fest eingestellt, die Programme können diese Zeiten nur

verkürzen! Es ist mit diesen Programmen aber möglich, praktisch beliebig lange Töne und Pausen zu erzeugen. Auch ein Überbinden von Noten (vgl. Abschnitt 6) ist durchführbar.

3. Registerschaltungen und NF-Verstärker

Der Stromlaufplan ist in den Bildern 10 und 11 dargestellt. Einen Eindruck vom mechanischen Aufbau vermitteln die Bilder 20 und 21. Die einzelnen CTC-Kanäle, die die Tonfrequenzen erzeugen sollen, liefern an ihren Ausgängen eine 8- bzw. 4mal höhere Frequenz als die Frequenz, die den Tönen entspricht. Die CTC-Ausgangsimpulse sind sehr unsymmetrische Rechtecke, deshalb ist jedem Ausgang ein D-Flip-Flop (1/2 DL 074 D) zugeordnet, das eine symmetrische Rechteckspannung der halben Frequenz erzeugt. Um aus dieser unschön klingenden Impulsfolge angenehme Klänge zu formen, kamen Registerschaltungen in Form von RC- bzw. RLC-Filtern zum Einsatz [3]. Den einzelnen Filtern werden gleichzeitig die Grundfrequenz des Tones sowie das Doppelte und das Vierfache (außer beim Baßregister) dieser Frequenz zugeführt. Dazu muß die gerade erwähnte symmetrische Rechteckspannung nochmals durch 4 bzw. 2 mit zwei bzw. einem D-Flip-Flop(s) geteilt wer-

den. Die einzelnen Registerschaltungen sind frequenzselektiv wirkende Spannungsteiler.

Um einen hohen Störspannungsabstand zu eingestreuten Brummspannungen oder Spannungen vom Mikrorechnermodul zu erhalten, erhöhen Schalttransistoren die Ausgangsspannungen der Flip-Flops. Ihr Kollektor ist deshalb gegen eine Spannung von maximal 9 V geschaltet. Diese Spannung läßt sich zum Nachbilden des Ein- und Ausschwingverhaltens verändern (s. Abschnitt 2.2.4.). Um die Wiedergabe von mehreren gleichzeitig gespielten Tönen zu ermöglichen, werden diese Rechteckspannungen – über Kapazitäten entkoppelt – addiert und dann den Filtern zugeführt. Mit Hilfe der Einstellregler (47 k Ω) am Ausgang der Register läßt sich ein angestrebter Klang einstellen, indem eine wechselspannungsmäßige Addition der einzelnen NF-Teilspannungen erfolgt.

Die Summenspannung wird niederohmig über den Operationsverstärker A301 dem Lautstärkereger zugeführt. Von dort gelangt sie zum NF-Verstärker.

(wird fortgesetzt)


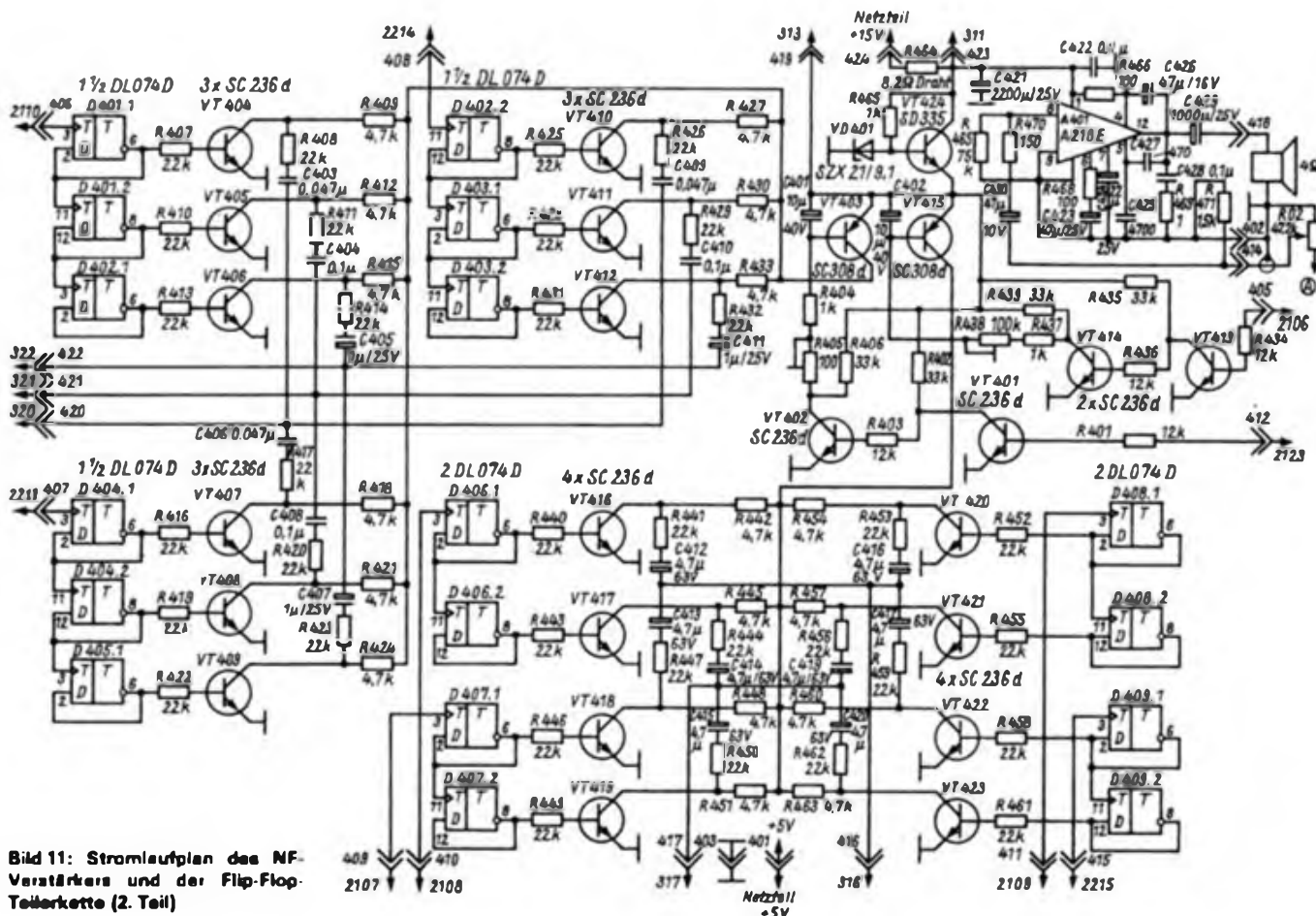


Bild 11: Stromlaufplan des NF-Verstärkers und der Flip-Flop-Teilkette (2. Teil)

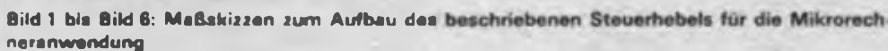

2 Boxen, je 25 W, 1 Disco o. Band: HBT = 100x50x35 cm³, Kunstled., je Box 2x12, 5-W-LP, zus. 400 M; Mischverst. 50 W, Mono, 4 Eing., HR, TR, Summ. 270 M; Chassis m. NT v. 100-W-Verst., 80 M; R. Berger, Kummerow Ring 2, Berlin, 1153

Verk. Leiterplatten für 7 und 9, Ton-Melodien-Generator (Eljabu und FA), Elektron. Kerze (FA 12/88), Melodietürklingel (FA 4/88), Kitz-Bordspannungsanzeige 6 u. 12 V (Eljabu 84 und FA), Stereodeckel der A 290 (Eljabu 84) Lichtschallsteuerung (Eljabu 85) und (FA 8/84) je Stück 10 M. Röder, Nr. 27, Wittstock, 2131

Funktechnik, geb., Jahrg. 1957/58/60, je 50 M. Mader, Oststr. 1-2, Bergfelde, 1402

Div. elektr. Literatur Liste m. Freiumschlag anl. Wunder, Bechlinger Weg 2a, Neuruppin, 1950

D 100, A 223, A 240, D 103, D 110, D 120, D 140, D 150, D 160, D 172, 5 M; D 174, D 192, A 108, A 110, A 241, 10 M. Röder, Nr. 27, OT Wittstock, 2131

EPROM 2764 (8 Kx8), Stück 160 M. Suche Programmiergerät für C 64, Graf. Str. des Kommod 28, Cottbus, 7513

Verkauf per Nachnahme D 193, 15 M; D 172/174, 6 M; D 274, 8 M; U 555 (2708), 35 M; A 301, 9 M; D 120/140, 4 M; geb. BE Relais, 12 V, 24 V, 40 V, 3 M; GD 170/180, 2 M; TT 701A, 2 M F. Dominik, G.-Dimitroff-Str. 11, Eisenhüttenstadt, 1220

Ant.-Verst. 3108, 300 M; TAV 2001, 700 M; Mini 2003, 300 M; Stereo-Kopfh. DK 68, 40 M; div. elektron. Bauelemente (Quarze, Relais, Dioden, Transist., IS, Röhren, Gehäuse, Transist. usw.) 0,50 M bis 100 M (Liste mit adress. Freiumschlag, anford.) Nur Zuschriften an P. Bretschneider, Kurth-Berthel-Straße 41, Karl-Marx-Stadt, 9006

Helmcomputer BCS 3 zum Selbstb., 16-K-RAM u. Kassettenschnittstelle, zum Malekrispreis (uml. Anleitz., alle BE und LP vorh., außer U 256), 670 M, Rundumschleife, gelb, 45 M Info gegen Rückumschlag Meyer, Drenowitzer Str. 30, Potsdam 1580

Leiterplatte AC 1, 40 M; Helmcomputer T199/4 A, 16-K-RAM, 16 Grundfarben, 1 Tongenerator, 2800 M; Zubehör: erweiterbares Basic-Modul, Joystick, Literatur, 1200 M D. Rehfeldt, Friedeburger Straße 40, Freiberg, 9200

LC 80 mit Netzteil, 500 M G. Bimm, B.-Brecht-Str. 22, Thale, 4308

Rechner LLC 2 m. 64-K-RAM u. Zubeh., 2000 M, Klose, Unter den Fichten 17, Kolberg, 1601

Z 9001 m. BASIC- u. 16-K-Steckmodul u. Unterlagen, 3100 M; Koffertabletsensoren, SILEUS, funktionsfähig, 800 M, E. Freudenthal, M.-Saue-Str. 66, Karl-Marx-Stadt, 9078

Polycumputer 880, ohne Gehäuse, mit System-, Bedien- und Arbeitsbuch, 870 M, Bernd Kloppe, Oderbruchstr. 26, Berlin, 1158

Lerncomputer LC 80, neuw. 500 M (neu 720 M), D. Spottke, Karl-Holtz-Str. 29, Berlin, 1142, Tel. 3 32 46 96

Disketten 5,25 Zoll, 20 St. 10 DD, 1500 M; 10 St. 20 DD, 1000 M, originalverp. zu 10 St.; ZX 81, 16-K-RAM, mit 5 Handbüchern zus. 2000 M. Frommhold, Große Höhe Str. 2, Wemar, 2400

HC Atari 800 XL mit Datensette, 2000 M. M. Schlemmer, Dorfstr. 5a, Berlin, 1087

Atari 800 XL mit Datenrekorder, Zubehör und Programmierhandb., 24-K-RAM, 16-K-RAM frei verfügbar, 256 Farben u. hochauflösende Grafik, Erweiterungsport bis 64-K-RAM, 4 TM, Zuschriften an M. Kußmann, Liebigstr. 14, Berlin, 1035

Atari 800 XL, 2300 M; Diskettenstation „1050“, 4800 M; 10 Disketten u. Literatur 300 M, Bolle, Frankfurter Allee 142, Berlin, 1130, Tel. 2 75 98 75

Atari 800 XL, Programmrekorder, Lit., nur zus. 4800 M. Schriftl. Budack, P.-Junius-Str. 35, Berlin, 1158

Atari 800 XL, 64 K, Vollgraphik, 4 Soundkanäle, Atan-BASIC u. Bedienungsanl., Netzl., TV-Adap., Baueinl. f. Rec. anschl. u. Garantie, 3300 M, Goltsch, Reistr. 10, Dresden 8045

PC Atari 800 XL, neuw. Basic, 64-K-RAM, 4 Tonkan., 18 Farben, Graphik m. Datenrekorder, 5500 M. Zuschr. an St. Jungendress, Hauptstr. 60A, Köthel, 9811

Atari 800 XL, 64 KB, neuw., 2,5 TM u. Peripheriegeräte (Diskettenlaufwerk, Matrixdrucker) R. Engel, Gleitower Mühle 2, Gielow, 2041

ATARI 800 XL, 64-K-RAM, 24-K-RAM, neuw., 2600 M, G. Gießner, L.-Braille-Str. 49, Karl-Marx-Stadt, 9081, Telefon 38 34 48

ATARI 800 XL mit div. Literatur, 3000 M, T. Beck, Ottostraße 8, Karl-Marx-Stadt, 9002

Atari 800 XL, 3000 M, Zuschriften an Olaf Thiel, Thomas-Müntzer-Siedlung 38, Hainichen, 9260

Atari 800 XL, wenig geb., 3000 M, Schriftl. an Rich. Simpsonstr. 55, Berlin 1035

Atari 800 XL, 64-K-RAM, hochauflösende Farbgraphik, 4 Tonkanäle, 3500 M, Harig, Am Bahnhof 10, Viesebach, 5106

Helmcomputer Atari 800 XL, neuw. m. Gar., 64-K-RAM, Graphik, 256 Farben, Ton, 3500 M. Schriftl. an Herbig, Pom. Gartenstr. 9, Görlitz, 8900

Homecomputer 800 XL Atari, 3500 M, Schriftl. an Lucas, Am Plänterwald 28, Berlin, 1193

Atari 800 XL mit Lehrmaterial, neuw., 3500 M, Schmidt, Rykstr. 37, Berlin, 1055

Atari 800 XL, 64-K-RAM, neuw., 3500 M; Datensette 600 M, Suche V 4019/4049/4520, 4118 (U 256), CA 3080 E, KD 503, P. Neumann, Bietheweg 33, Rößlau, 4530

ATARI 800 XL m. Garanti., 3500 M H. Timm, E.-Schneller-Str. 18, Karl-Marx-Stadt, 9081

ATARI 800 XL mit Steckmodul f. 3 Tennispieler, 3500 M, Veymella, Straße Uss nad Labem 55, Karl-Marx-Stadt, 9044

Atari 800 XL m. Programmierhandbuch 3800 M, Commodore C 16, 1800 M, W. Köhler, Nitzschkestr. 1, Magdeburg, 3001

ATARI 800 XL, 3900 M, Bessen, Seefelder Str. 28, Berlin, 1092

Atari 800 XL, 64-K-RAM, neuw., 3900 M, Petersen, Dimitroff-Promenade 28, Altenburg, 7400

ATARI 800 XL u. Kassettenschnittstelle, 4000 M, Schubert, PF 06-104, Karl-Marx-Stadt, 9071

Atari 800 XL, neuw., 4200 M. Nur schriftl. an Schünemann, Schlemmerstr. 15, Rostock, 2500

Atari 800 XL, 4500 M, M. Keil, Am Stutenrand 26, Rudolstadt, 6820, ab 18 Uhr

Helmcomputer Atari 800 XL (neuw. m. Gar.) m. Orig.-Lit. u. 2 Spielknüppeln, 4500 M. Nur schriftl. an Reimold, Dürrenberger Str. 1, Spargau, 4201

Atari 800 XL, neuw., 64-K-RAM, Grafik, 256 Farben, Basic, 4500 M, Zuschr. an R. Reimann, H.-Jüchner-Str. 4, Dresden, 8020

Atari 800 XL, 64-K-RAM, 24-K-RAM, hochaufl., Graphik, 256 Farben, 4 Tonkanäle, Datensette, Lit. zus. 4200 M, Florcks, PF 88320/3, Bernau, 1280

Atari 800 XL mit Datensette, Literatur, Joystick 4200 M Uwe Strassburg, W. Peck-Str. 49, Schwedt, 1330

ATARI 800 XL, 64 K, 2600 M, B. Onephon, Kellerstr. 35, Krippen, 6322

Atari 800 XL, 2600 M, Schönte, Lange Str. 22, Fretal, 8210

Atari 800 XL, 2700 M; Datensette, 800 M; Suche Teuschpartner, Nur schriftl. an P. Martching, Conthorst 60, Berlin, 1017

Computer Atari 800 XL, 64-K-RAM, Basic, Betriebsheft, Basic-Buch, 256 Farben, 4 unabh. Tonkanäle jew. 31/2 Oktaven, vollst. Tastatur u. Help-Taste, Selbst-Test-Programm, Parallelschnittstelle f. Zusatzgeräte, Monitor u. TX-Anschluß an jed. norm. Fernsehgerät u. Atari Programm-Rekorder 4500 M, Uhlmann, K.-Eiser-Str., Halle 4020

Atari 800 XL, 2800 M, oder Tausch gegen C 64, mit Wertausgleich, Gebner, G.-Schwab-Straße 37, Zwickau, 9571

Verkaufte umstände halber Atari-Computer 130 XE u. Progr.-Rec. 128 K-RAM, 256 Farben, 4 Stimmen, 5000 M, Tel. Berlin 5 42 41 75

Atari-Freunde! Suche Erfahrungsaustausch, Verkäufe Atari 800 XL, 64 K, 3000 M. Suche Atari 130 XE, Diskettenlaufwerk T. Gleinig, Richard-König-Str. 27, Herzberg/E., 7930

Helmcomputer Atari 800 XL, neueste Ausführung, 3200 M. Fr. Neidhold, Hans-Sachs-Straße 26, Meersburg, 9812

Helmcomputer Atari 800 XL, 3300 M, G. Weiße, Cl.-Pflau-Platz 5, Rochlitz, 9290

Atari 800 XL, 64 K, 256 Farben, 4 Tonkanäle m. Literat., 3500 M, J. Stenzel, Bachstr. 20, Zwickau, 9540

HC Atari 800 XL, 3500 M; Datensette, 1500 M; Disketteng., 5000 M; Drucker, 5000 M; Monitor, 3000 M; auch einzeln, alles neuw. Wähler, Warnowallee 8/45, Rostock 22, 2520

HC Atari 800 XL, neuw., 64-K-RAM, 256 Farben, 4 Tonreg., 3800 M, J. Lötzelberger, A.-Wickeln-Str. 7, Sonneberg, 6400

Atari 800 XL, unbenutzt, 3800 M, Besow, Amseheweg 23, PF 15-03, Fürstenwalde, 1240

Atari 800 XL, neuw., mit Basic-Lernfaden, 3900 M, Telefon Werdau, 3515

Computer Atari 800 XL, 64-K-RAM, 4000 M, U. Ziemke, Am Planetarium 29, Jena, 6900

Atari 800 XL mit Datenset, 3900 M, Sauerwald, Achtmannstr. 19, Berlin, 1100

Computer Atari 800 XL neuw. u. Joystick u. Spiel u. Datensette (unvollst.) 4,1 TM, Marten, H.-Tschäpe-Str. 52, Berlin, 1156

Atari 800 XL (64-K-RAM, hochaufl. Grafik, 256 Farben, 4 Tongener.) und Recorder XC 12, 4500 M, Suche KC 85/2 od. 85/3, Zuschr. an R. Schwäglar, Invalidenstr. 8, Berlin, 1040

ATARI 800 XL, 64-K-RAM, m. Datenrekorder XC 12, noch Garantie, 4900 M, S. Sander, Siedlichfürer Str. 18, Grumbach, 9705

Stop! Atari 800 XL 64-K-RAM, mit Datensette XC 12, 4500 M, Th. Kunert, Gorkistr. 4, Bernburg, 4350

Computer Atari 130 XE, mit Garantie, 4000 M, evtl. auch Diskettenlaufwerk, 5000 M, Holger Reichel, Flammingsstraße 38, Karl-Marx-Stadt, 9081

Helmcomputer Atari 130 XE, 5000 M, G. Böhm, IG Nord, PF 363, AWU Zi 23, Suhle, 6000

Atari 130 XE, 128-K-RAM, 24-K-RAM, 5500 M, U. Liebenow, Steinstraße 8, Leipzig, 1820

Computer ZX-81, 800 M, Tel. Erfurt 6 67 07

ZX-81 mit 16-K-RAM, 1500 M, Rebbelmund, Boeser, 5, Leipzig, 7010

Computer ZX-81 mit 16-K-RAM, 1800 M, Burkhardt, Grüner Ring 17, Gravenmühl, 2420

ZX-81, 16-K-RAM, neuw. m. Handbuch, 2000 M, Buchholz, A.-Seeflow-Str. 31, Eberswalde-F., 1300, schriftl.

ZX-81 m. 16-K-RAM, mehrere Bücher, viel Zubeh., 2000 M; Fernschreiber mit ZX-81-Anschl., 500 M; 27128, 250 M; 2784, 180 M; 2716, 80 M; 2708, 40 M; RAMs 4164, 100 M; S 256, 20 M, Jennich, Augustastr. 8, Wildberg, 1901

Computer ZX-81, 16-K-RAM-Erweiterung, Handbuch, zus. 2000 M, Steuergerät f. Lichtschall, 11 Funkt., viele Extras, 600 M, Becher, anford. R. Groß, Maschwitzstr. 10, Götzkow, 2202

ZX-81, 16-K-Zusatzspeicher, Handbücher in dt. und engl., in ausgearb. Zustand, 2200 M, Weck, Lange Str. 83, Berlin, 1017

ZX-Spectrum, 48 K, 2500 M, Sharp-Taschencomputer PC 1430, 1254-Byte-BASIC Byte Standardvariable, 1500 M, Schriftl. an Hartmann, Karl-Liebknecht-Str. 24, Bismarckwiede, 8500

ZX Spectrum 48 K mit Dokumentation, 2900 M, Clemens, P.-Gruener-Str. 56, Leipzig, 7010

Personalcomputer ZX-SPECTRUM, 48-K-RAM, 16-K-RAM, 3000 M, Suche Drucker GP 50, Zuschr. an Dieter Wenger, PF 05-022, Groß Lindow, 1201

ZX-Spectrum, 3 TM, H. Dyck, Vater-Jahn-Str. 27, Greiz, 6800

ZX-Spectrum 48 K, neuw., 3300 M, Koepf, FB V108, Imenau, 6300

Computer „Spectrum plus“, m. Inter-ace, 3000 M, Tel. Berlin 6 37 18 87

Helmcomputer VC 20, 35-K-RAM, Progr.-Handbuch, Lit., 3200 M, S. Turek, Am Wiesenrain 16, Berlin, 1182

Computer C-16, 2980 M, Oder im Tausch gegen Drucker oder Floppy für C-64, Suche Drucker oder Floppy für C-64, A. Preuß, Quecklinburger Str. 9, Ballenstedt, 4303, Tel. 88 75

Commodore C-118 mit Datensette, Handbuch, Demokassette, Basisgrundkurs, 3400 M, M. Zerk, Kellermannstr. 23, Potsdam, 1580

Commodore Plus 4, 64-K-RAM, hochaufl. Graphik, m. Datensette, 4500 M, Koerber, Ausbau 5, Maridorf, 1211, schriftl.

Commodore Plus 4 m. Datensette Basic-Kurs, neuw., 4500 M, H. Limbach, Konrad-Woll-Str. 63, Berlin, 1082

Achtung! Computer Commodore Plus 4, 4800 M, Schriftl. an Röllke, Helene-Weigel-Straße 20, Magdeburg, 3041

Commodore Plus 4, 5500 M, erw. Basic m. Basic-Kurs u. Datensette 1531, Schriftl. an Scheer, Karl-Hell-Str. 16, Leipzig, 7034

Commodore Plus 4 mit Floppy und eingab. Progr., 9000 M, L. Starovsky, R.-Koch-Str. 1, Storkow, 1233

C-64 mit Zubehör, 3400 M; Datensette, 600 M; alles neuw. Schriftl. an Panner, Lestadt 1, Rostock, 2500

Commodore C-64, 3900 M; EPROM 2764, 100 M; 27128, 150 M, CQY 91K, je 18 M; Diskette 5,25 Zoll, je 55 M; Autoradio Stern 130 IS, 200 M, Mielke, Dimitroffallee 29, Frankfurt (Oder), 1200

C-64, 5500 M; Datensette, 500 M, Mapfr, R.-Rasmussen-Str. 4, Rostock 21, 2520

C-64, 5500 M, Schriftl. an Starovsky, R.-Koch-Str. 01, Storkow, 1233

C-64-System, C-64, 5,5 TM; Floppy 1541, 6 TM; Drucker CP-80, 8 TM; Modul FINAL-CARTRIDGE, 600 M, A. Georgi, Waldstr. 38, Berlin, 1197

C-64, 5800 M, B. Schlegel, Dorfstraße 26, Langenhessen, 9624

Helmcomputer C-64 C (GEOS) mit 2 Handbüchern, 6000 M, J. Hermann, M.-Gorio-Platz 5, Bad Liebenwerda, 7950

C-64, 6000 M, Nur schriftl. an Schneider, Griesenaustr. 14, Bautzen, 8600

Commodore C-64-Plus, neuw., m. Anleitungsheft 6000 M, Zuschr. an K. Wetzel, Montzpl. 3, Naumburg, 4800

C-64 u. Zubehör 8 TM, Suche Lit. für C-64, Ufermann, Erdmannstr. 11, Leipzig, 7031

C-6411, 6300 M, Schriftl. an R. Metz, Goethestr. 4, Berlin, 1055

C-64 mit Drucker MPS 801, Datensette, Simons-BASIC-Modul, 2 Joysticks, viele Bücher nur komplett 10000 M, Wolfgang Flechtner, Volkswiese 8, Lössenau, 7550

C-64 mit Drucker MPS 803, Diskettenleuher 1504 u. 10 Disketten, teilw. noch Garantie, zus. 18000 M, M. Karl-Marx-Stadt, Telefon 85 11 73, nur Samstag u. Sonntag

C-64 mit Datensette 5000 M, Seiber, K.-Liebknecht-Str. 51a, Jena, 6900

C-64 mit Datensette 5500 M, E. Mann, Mannenstr. 103, Leipzig, 7050

Computer C-64 mit Datensette, 6000 M; Zahn, Annenstr. 7, Bernburg, 4350, Tel. 2837

C-64 m. Datensette u. Joystick 6000 M; Floppy-Disk-Laufwerk VC 1541 6500 M, Schriftl. an C. Wasow, Dimitroffstr. 157, Berlin, 1055

C-64 neuw. m. Datas. 6500 M, Prihlwitz, PSF 36, Zapernick, 1287

C-64 mit Datensette, 7000 M, Aust, Ribnitzer Str. 9, Berlin, 1095

16-Bit-Homecomputer T199/4 A, Profiteil., Beschreibungen und Handbücher, Anschlüsse, Video, Farnesh., 2 Kass., Joysticks; Spritgr., gr. Extended-BASIC-Modul; zus. 5000 M, Bielozry, Melanchtonstr. 4, Erfurt, 5020

Sharp-PC mit eingebautem Datenrec. neuw. CPU Z 80 A, 64-K-RAM, 3 Tonkt., 8 Farben m. Handbuch insg. 4000 M, Stapf, Sachsenpl. 1, Gera, 6500, Tel. 2 64 70

RAM-15 41464 (4x64 K), 200 M, Su. ATARI Hardw., Datas. usw. Preisang. an Schönte, Lange Str. 22, Fretal, 8210

Taschencomputer PC-1500, BASIC, 16-K-ROM, 10,6-K-RAM, Viertel-Potter m. integ. Kass. interl. u. Zubehör, 2500M. Mursch, Am Stadion 42, Hermsdorf, 6530

Sharp MZ-800, 4500M, Su. Drucker m. Centronics-Interface, evtl. Tausch (Wertausgl.). Poppe Chausseest. 10, Eggenfeld, 3251

Taschencomputer Sharp PC-1500 mit Potter/Kassettenschnittstelle CE 150, Reaktor CE 152, 8-K-RAM-Speichererweiterung CE 155, Lit. (Anl., Programmierhandbuch, Systemhandbuch) 4100M. Lehmann, Jungstr. 19, Berlin, 1035

Helmcomputer m. Zusatzgeräten, 10000M, Tel. Rostock 21244, nach 17.00 Uhr.

Schachcomputer Chess Champion Detail, Bedienungsanleitung, 5 Sekunden bis 100 Stunden, mit Adapter für 220 Volt und Bedienungsanleitung, 490M. Buhr, Am Ausfall 43, Bützow, 2620

Telespiel Atari 2600, m. Progr.-Zustell, 2700M. Nur schr. an Schütze, Rhlstr. 159, Berlin 1136

Atari Datasette, 800M. Schriftl. an Cholewinski, Str. d. Jugend 1-3/37, Leipzig, 7060

Datasette für C-64 300M. Suche Tauschpartner für C-64, Tel. 8782149, Sonnen, Huesstr. 144, Berlin, 1109

Diskettenlaufwerk 1541 Commodore 5500M. Haeder, Leneustr. 5, Nauenhof, 7245

Diskettenlaufwerk I. C-128, 8500M. Tel. Suhl 238 97

10 Disketten, 5 1/4", je 70M. G. Gieseler, L.-Bräule-Str. 49, K.-M.-Stadt, 9091

10 Disketten, Data Cite, 1 S/2 D, 5 1/4", 600M. Nitzsche, Str. d. Jugend 138, Leipzig, 7060

8 Disketten (5,25 Zoll), Preis 75M und 100M. Tel. Berlin 436 86 30

Disketten 5,25" 1 S/2 D, 38M; 2 S/2 D, 52M; U 125/126, 65M; B 511/589, 18M; 2708, 45M; Triac KT 773, 23M; Quatz 4000,0 kHz, 25M; VQE 24, 25M; KD 503, 20M; Floppy C-64, 5,2 TM; SM 200, 10M. Tausch Eggenfeldstr. 8/305, Jena-Lobeda, 9902

Matrixdrucker CP-80 X m. Commodore-Interf., 5800M; 4xU555 je 40M. Lenk, Budapester Str. 4, Weimar, 5300

Typenrad-Druckwerk (9 8001, neu.) mit Schutzunterlagen u. teilbest. Ansteuerplan, 1200M. Drenitz, Waldstr. 112, Schützendorf, 1803, Tel. Berlin 6 85 98 73

Joysticks I C-64 u. KC 85 je 150M. Th. Strolow, Petersstr. 18, Magdeburg, 3040

Testator, 300M. Frank Eckert, Buchenweg 10, Luckenwalde, 1710

BAURF PC 1401/02; Bauanleitung f. Kassettenschnittstelle, Druckerinterf., Centronics, IFDP, V. 24, doro 1154, einseit. Steuerprogramm, Speichererweiterung, Ass.-Programmierung. Liste anfordern, D. Fischer, Dorfstr. 43, Arndtssee, 2131

8x4184, 180 nA, 80M; BF 900, 33M; 2716, 85M; U 711, 6M; ZX-16-K-RAM (Schrittspeicher), vorhanden, 290M. Hinze, Landeleonstr. 54, Götting, 8900

Recorderadapter für Atari 800 XL, 95M. Tel. 5427064, Weinberg, Sella-Hesse-Str. 49, Berlin, 1142

7 versch. Steckmodule für Atari-2800-Telespiel (in Farbe), je 100M (4 1+2 Spieler). Jaschke, Wormserstr. 5, Oranienburg, 1400

Kernatron-Joystick-Interface für ZX-Spectrum, 1300M. U. Liebenow, Steinstr. 8, Belgitz, 1820

EPROM-Programmer 2708-27128 für U 880-Rechner, 300M. Information gegen Rückporto, Bachthaus, Erlenhof 11, Potsdam, 1505

Spectrum-Handbuch (deutsch), 59M, per Nachn. M. Köhnel, Lessingstr. 27, Zwickau, 9550

C16/116/+4-Maschinenspr., 130 S., 70M; ROM-Routinen, 80S., 45M. Gassauer, Köselestr. 1, Potsdam, 1560

Literatur zum 800 XL. Liste an A. Kaszubowski, Wackenbergstr. 140, PF 208/03, Berlin, 1113

Suche AM-Schaltkreis TDA 1072. H. Jörges, Wolfstr. 3, Nordhausen, 5500

Stelle Atari-Informationen zur Verfügung. Weyh, Thälmannstr. 20, PSF 26-29, Viernau, 6058

Biete und suche Erfahrungsaustausch über Atari. F. Langer, Josef-Klose-Str. 18, Jena, 6902

Suche Quarze HC 8/18 U in kHz: 4500, 6500, 7500, 22000, 25500, 27000 u. Quarz-Filter 10,7 MHz Y32N, P. Tonak, E.-König-Str. 9, Mittweida, 9250

Video-Recorder (m. DOR-Service) gesucht. Rinkewitz, Str. d. Einheit 25, Freiberg, 9200

Suche CPU-IC: 80286, 8086, U 8001, 68000, 6502, U 8010, Verk. Comp. MZ 811, 67M. Pawlitzki, G.-Scholl-Str. 28, Hoyerswerda, 7700

Atari-Freunde zum Austausch von Erfahrung. Lit. ges. E. Knappe, Regierungstr. 37b, Magdeburg, 3010

Suche: Schrittmotor SPA 52, Stägge, Mettstr. 12, Wernigerode, 3700

Dringend! Suche HC, mind. 16-K-Byte-RAM, Zuschr. m. Preisang. u. techn. Daten an Kögler, Feldgasse 47, Zella-Mehlis, 6060

Computer MBX (VC 18020) o. ä. zu kaufen gesucht. I. Laque, Zollwakenstr. 7, Rostock, 2500

Suche Heimcomputer Angebote mit Preis und techn. Daten an J. Schwabe, Lennstra. 25, Neubrandenburg, 2000

Suche KC 85/2 od. KC 85/3 u. Koffer-TV, auch defekt. Verk. Quarzarmbanduhr m. Rechner u. Wecker, 260M, Mandel, E.-Thälmann-Str. 19, Grünheide, 1252

Suche EPROM, RAM, IC-Fassungen, Steckverbinder Erweiterungen I. KC 85/3 u. LLC 2, LED, F. Töbermann, Breit-scheidstr. 13, Meiste, 3672

Suche dringend Speichererweiterung und andere Hardware für VC 20. Köhler, Cl.-Zeddn-Str. 11, Wernsdorf, 7264

Suche Fachbücher „Alles über den Commodore“ C-64, „C-64 für Einsteiger“, „C-64 Tips und Tricks“. Matruddrucker, Joystick, Datasette „1531“, E. Staudte, Robert-Koch-Str. 7, Altenburg, 7400, Tel. Altenburg 3154 64

Suche Datasette für Atari 800 XL. Ch. Winkler, Hallesche Str. 19, Delitzsch, 7270, Tel. 25 23

Suche Atari Literatur. Preisang. an B. Wetzig, E.-Werner-Str. 5, Lalsing 7320

Suche für C-64 bzw. C-16: Floppy, Drucker (mögl. Grafik), Joyst., Lichtst., Speicher-eine., Lilien, aller Art. H. Rotzsch, Nr. 30d, Marchwitz, 7321

Suche Erfahrungsaustausch über Computer VC-20. Köhler, Cl.-Zeddn-Str. 11, Wernsdorf, 7264

Suche Kleincomputer (z. B. KC 85/3) und Module bzw. Zusatzgeräte. Walkman, auch def. Verk. 3-Kanal-Lichtorgel, 220 V, 1,2 kW pro Kanal 550M, R. Heinrich, Torgauer Landstr. 22, Eilenburg, 7280

Suche Comp.-Bauteile 2 1013 m. Preis. Sperling, Hermannstr. 11, Leipzig, 7060

Suche B 511/589, VQA 22/24, C/N 520 sowie weitere akt. u. pass. BE (z. B. U 125, D 345-48, R-C-Sammungen) und Osz. m. Zubehör, preisw. zu kaufen. Sold, Grahl, PF 19909/A, Dresden, 8060

Suche Heimcomputer! Angebote mit Typ, Daten u. Preis, an St. Kreher, Frauengasse 138, Zöblitz, 9347

Suche KC 85/3, HC 900, Commodore C-64 od. ähnl. E. Schmidt, Str. d. Friedens 14, Osteritz, 9920

Suche Mikroton CMV 563 m. Kapsel M 55 K u. Netzgerät. G. Zehr, Siedlungsweg 6, Fraunruh, 9622

Suche KC 85-2 od. KC 85-3 und BASIC-Handbuch. Th. Haase, F.-Seiber-Str. 20, Lützenau, 8293

Suche ZX-81, mögl. m. 64-K-RAM u. NT. Pots 100 K lin., 47 K 57 Tandem, Fischer, Raumerstraße 28, Beutha, 9161

Suche Röhren alter Radios, REN 184, REN 904, VY 2, VCL 11, AZ 1, AL 4, AF 7, RGN 10644 V, Gleichrichterröhre 354, AL 4/4 V, RENS 1284/4 V. Egon Bochmann, Al-Schwetzer-Str. 74, Karl-Marx-Stadt, 9081

Suche Kontakt zu Computernutzer. KC 85/1/3, ATARI, H. Richter, Ritterstraße 13, Karl-Marx-Stadt, 9001

Suche Drucker für ZX-Spectrum, mögl. mit Interface. Biete Joystick für ZX-Spectrum, 50M, J. Koch, Fr.-Hönel-Str. 18, Karl-Marx-Stadt, 9044

Suche HC ATARI od. ZX-Spectrum plus o. ä., def. bevorzugt. Zuschr. m. Preisang. an G. Lössau, Dr.-O.-Nuschke-Str. 59, Karl-Marx-Stadt, 9006

Computer ab 48-K-RAM gesucht. Nur schriftl. an M. Kamenz, Lutherstraße 33, Karl-Marx-Stadt, 9023

Kleincomputer ges. H. Flindt, Kastanienstraße 11, Quedlinburg, 4300

Suche Kleincomputer, Angebote (Typ, Extras, Preis) an Illner, Stsg 3-1306, Halle, 4020

Suche dringend RAM-Erweiterung für ZX-81 (mind. 16-K). Preisang. an M. Wendler, G.-Adolf-Str. 23, Lützen, 4854

Suche Original-Datencorder für Alan 800 XL. Lange, K.-Berthel-Str. 5/504, Jena, 6900

Suche Heimcomputer C-64 od. Atari 800 XL m. Diskettenrekorder, Joystick u. Literat. Freytag, Spielbornstr. 3, PSF 77, Rudolstadt II, 6822

Suche HC C-16 u. Datasette auch einzeln. Traenkle, W. Gerder Stsg 5, Dresden, 8021

Suche KC 85/1-3 sowie Ersatzteile: Selbstabholung. Nur schriftl. an Optiz, H.-v.-Kleist-Str. 10, Potsdam, 1590

Suche A 2005 Vm, U 125/126, R 301, V4011/4088/40511, Quarz 32, 768 kHz, VQE 27/28, UKW-F., Homecomp (KC 85-3, KC 87, Sinclair), Habel, Kopperstr. 17, Berlin, 1017

ZX-INTERFACE 1 (RS 232) und SEI-KOSHA GP 80 oder GP 50 gesucht. André Knöfel, Anton-Fischer-Ring 98, Potsdam, 1580

Suche Commodore C Plus 4, C-16 oder C-116. Schriftl. an M. Riedel, Str. d. DSF 37, Hennickendorf, 1262

Suche PC 1500 U. Schwaritz, Mittelstraße 77, Brachstedt, 4101

Suche Heimcomputer ab 48-K-RAM, mit Vollgrafik. F. Redlich, W.-Pieck-Str. 50, Weidauersdorf, 1277

Suche Elektronikerstudium u. Baupläne. Wilms, Rüdiger Chaussee 43, PF 15/30, Bernau, 1280

Suche dringend Zellenrafo für s/w-Fems. SILEUS D02 D-1 u. Schaltpläne, Ritter, Puschkinstr. 28, Bernau, 1280

ZX-Spectrum gesucht. K.-D. Schön, H.-Loch-Str. 28, Erfurt, 5084

Suche Heimcomputer. R. Koch, Mosbacher Str. 37, Wutha, 5909

Erfahrungsaustausch über 800 XL/130 XE gesucht. U.-P. Zaubitzer, Metallstr. 13, Erfurt, 5081

Suche ZX-81a & KC bzw. PC. Heß, F.-Lassalle-Str. 25, Ohrdruf, 5807

Suche ZX-Spectrum 48 K o. Atari 800 XL, mit Untert. Preisangebot an Gellner, Heinrichstr. 27, Dresden, 8036

Suche ZX-81 u. Zubehör. W. Sornichke, Hauptstr. 12, Rödern, 8281

Suche Disketten, Wolke-K, Welttemp-fänger od. ä. Lehr, Moritzstr. 7, Meißen, 8250

LLC-2-Lieferplatte gesucht. Kersch, Birkenstr. 23/202, Dresden, 8038

Tausche Disketten, St 1M, zu Laufwerk oder Drucker (a. Baugr. o. ä.). Tausch od. Kauf a. seltene BE, St. 1M, G. Reibig, Götzstr. 28/424, Dresden, 8019

Mikrorechner 21013, funktionsfähig m. Unterlagen, BASIC-INTERPRETER gesucht. Preisangebote an R. Trentsch, Siedlung 8, Strießen, 8281

Suche KC 85/1 o. 85/2, D. Seidel, Spremberger Str. 4, Dresden, 8036

UMI 7 gesucht. Schur, Kohladorfer Str. 21, Dresden, 8027

Suche ZX-Spectrum, möglichst 48 K. Weder, Rudower Str. 11, Weißmannsdorf, 1801

Suche Erfahrungsaustausch zum C-64. Tel. Berlin 5 89 28 16

Suche: Basic-Env., Maus, Koale-Pad, Lit. u. v. a. f. 80 XL, Anleit. f. FBAS-Einpe-lung im FFS, Oldfield-Lpi's, B 082, R 2030, Verk.: z. B. f. AC 1 2708, 50M; 2716, 100M (als Zeichengerät, 50M); U 402, 35M; 1702, 30M; Schaltnetz ± 5 V, ± 12 V, 150M;

HIFI-Stereo-Empf.-Baumatz, aufgebaut, 2x12 W, 400M. Liste g. Rückumschlag, Ol.-Handb. Gembke, Karl-Marx-Str. 14, Berlin, 1140

Suche leihweise Änderungsmitteilungen aus Stadthut, für Chromat 2062. Biete Ausgleich, Kerge, Wolfensteig 56, PSF 41/36, Berlin, 1185

Suche dringend Mikrocomputer EPSON PX-8 (mögl. m. Drucker). Kirsche, R.-Schwarz-Str. 10, Berlin, 1065

Suche dr. KC 85/3 ungeb. od. neue Seidenstr. Budapester Str. 1, Weimar, 5300

Floppy 1541, Auto-Kassettenspeicher mit digit. Frequenzanzeige, Autoreverse, Equalizer sowie VHS-Video-Kassetten, neue gesucht. J. Schmidt, Ribnitzstr. 14, Berlin, 1095

Suche C-64, neue. Preisangebote an J. Flönke, PF 89320/3, Bernau, 1280

Suche Leiterplatten für SD 1152 mit Stromlaufplan K 1520. Leiterplatte K 8025, 50 mit Stromlaufplan, Thomas, P.-Neruda-Str. 24, Berlin, 1170

Wer kann helfen? Suche Z 1013, Marina Höter, Heinrich-Heine-Platz 5, Berlin, 1020

Suche Netzrafo für AW-Dabendorf oder Wdg.-Daten; SV 150/20; Quarze: 10,7 MHz; 10,245 MHz; 57,1 MHz; 57,4 MHz; Quarzfilter FTS 36-C 50, 10,7 MHz; 2 ECL-Teiler 10:1. Dietmar Poltschner, Arosstraße 34, Mahlow, 1633

Suche dring. Heimcomputer, Angeb. m. Typ, Daten u. Preis. L. Franke, O.-Thiele-Str. 94b, W.-Pieck-Stadt Guben, 7580

Suche Alan ST-Modell, MSX 2-Computer. Kirschner, Mahladorfer Str. 103d, Berlin, 1170

Suche Datasette für Atari 800 XL. Cor-don, Uhdestr. 4, Dresden, 8020

Suche Erfahrungsaustausch und Litera-tur über C-64. D. Ahrendt, Straße der Befreiung 31, Berlin, 1136

Suche EPROM ab 27128, dRAM ab 4164. Verk. 6x VOB 71, 12M, T. Pfeifer, Flämingstr. 37, Berlin, 1143

Suche Heimcomputer, Preis und techn. Angaben erbeten. Zwicklo, Zur Nachtheide 81, Berlin, 1170

Suche KC 85/2 o. KC 85/3. Preisang. an Th. Hoppler, Straße d. Befreiung 30, Berlin, 1136, Tel. 5 29 23 08

Suche LC 80. Hamisch, Mollstr. 26, Berlin, 1017

Tausche 800-XL-Literatur. A. Kaszubowski, Wackenbergstr. 140, PF 208/03, Berlin, 1113

Erfahrungsaustausch zum Commodore Plus 4 gesucht; bause Video-Eing. in Fern-seher f. qual. bessere Z.-Darstellung ein; Tel. Berlin 5 08 21 17

Suche dring. 2 neue Osz.-Röhren B7S1 Transistordaten v. Strang, Verk. Transistordaten 220/220 V, neu, 250M, Brenning, Mathies-Claudius-Str. 3, Bergholz-Rehbrücke, 1505

Computer ab 84 K, m. Diskettenlaufwerk u. Drucker ges. Lenz, Strand 54, Potsdam, 1580

Taschencomputer gesucht. Zuschr. an S. Hiescher, Fernstr. 2, Mahlow, 1633

Suche HC aus DDR-Produktion, außer LC 80. Angebote mit Typ- und Preisangabe an Knibowski, Schillerstr. 42, Pritzwalk, 1920

Zusätzl. Schreibmaschine auch: W. Rudolph, Platz der DSF 17, 11 5 3, Mittweida, 9250

Suche für Commodore Plus 4 MIDI-Inter-faces, Floppy, Drucker, Joyst., Kellner, A.-Bebel-Str. 15, Gablenz-Stollberg, 9151

Tausche Zweifelhafte C 1-77 m. Unter-lagen, 4000M, gegen HC, evtl. Verkauf. Tel. Weimar 59 84

Suche Drucker, Floppy m. Disketten für C-64. Dr. Mones, Rudeleburgstr. 32, Berlin, 1122

Suche KC 85/1 u. Erfahrungsaustausch dazu. Schleisinger, Dastrowweg 9, Berlin, 1055

Suche Osz. (Phoskop o. ä.), auch f. defekt, preisg. M. Qualmann, Kirchstr. 13, Grevesmühlen, 2420, Tel. 29 74

Suche Atari 800 XL. Berndt, Leninstr. 7 d. 101, Neubrandenburg, 2000

Inhaltsverzeichnis

Herzliche Glückwünsche an die GST	471
Zum neuen Sportprogramm (1)	472
IKW-Vorbereitung/„Z 1013“-Tagung	473
Kleine Leistung .../Computersport in Halle	474
Hagenower Computersportsektion	
1. Programmierolympiade in Berlin	475
Die Funkstation der „Aurora“ (2)	476
Entwicklung sowjetischer Funkmeßtechnik (2)	477
Daimler-Benz mit der AEG auf Rüstungskurs	479
Software effektiv einsetzen und mehrfach nutzen	480
Arbeitsmaterial für den KC 85/3 (1)	481
Elektronik aus der Tüte	483
SWL-QTC/Amateurfunk in der UdSSR	485
Ausbreitung November 1987	486
DX-QTC/QSL-Info	487
KW-Conteste	488
UKW-QTC/UKW-Conteste	489
EME – eine technische Herausforderung (2)	490
SSTV in Theorie und Praxis (4)	491
Akkuprüfung – mit Gewalt?	492
Modernes Digitalmultimeter mit C 500/C 502 D (2)	493
KW-Antennen mit elektrischer Umschaltung	
der Abstrahlrichtung	497
BASIC-Programm für erweitertes 1,2,3,4-System	
Y48DSF funkte aus Greifswald	500
Stummtastenschaltung für U 710/711-Programmwähler	
Leuchtpunktanzeige mit Hexadezimalausgabe	501
Helligkeitsregelung und Wochentaganzeige	
für Digitaluhren	502
Gleichspannungsgesteuerter Wechselspannungs-	
verstärker mit OV	503
Einfacher Funktionsgenerator mit OVs B 861 D	504
Abschaltverzögerung für Beleuchtungsanlagen	506
Blinkender Weihnachtsstern mit Leuchtdioden	507
Morsealphabet als Blindenschrift	508
Ladegerät für NiCd-Kleinakkus	509
Weckuhr für den „AC 1“	510
ROM/RAM-Diskette für U-880-Systeme	511
Mikrorechnertakt vom Fernsteuerquarz	512
Mikrorechnergesteuertes mehrstimmiges Liedspiel	
mit Digitaluhr (8)	513
Steuerhebel für Mikrorechner	515

Titelbild

Viele Interessenten besuchten die Ausstellung „Wissenschaft und Produktion der DDR im Dienste des Volkes“ in Berlin, die Spitzenleistungen in Schlüsseltechnologien zeigte (s. auch 2. US, H. 9/87).

Foto: ADN-ZB/Franke

FUNKAMATEUR

Die Zeitschrift FUNKAMATEUR wurde ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille der NVA in Silber, die Redaktion mit der Ernst-Schneller-Medaille in Gold.
Herausgeber: Zentralvorstand der Gesellschaft für Sport und Technik, Hauptredaktion GST-Press. Leiter der Hauptredaktion – Dr. Malte Kerber
Verlag: Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik (VEB) – Berlin
Redaktion: Storkower Str. 158, Berlin, 1055, Telefon 4300818
Chefredakteur: Obering. Karl-Heinz Schubert, Y21XE (App 278); Stellvertreter: Dipl.-Ing. Bernd Petermann, Y22TO (App 338); Redakteure: Dipl.-Journ. Friedrich Noll (App 254), Dipl.-Jur. Knut Theurich (App 338); Redaktionelle Mitarbeiterin: Hannelore Spielmann (App 338); Sekretärin: Marita Rode (App 278); Zeichnungen: Heinz Grothmann; Klubstation: Y632

Redaktionsbeirat: Oberstleutnant Siegfried Betschick, Günter Fietsch, Y26SM, Studienrat Ing. Egon Klafke, Y22FA; Dipl.-Staatswissenschaftler Dieter Sommer, Y22AO; Günter Wenzlau, Y24PE; Dr. Dieter Wieduwilt, Y84Z, Horst Wolgast, Y24YA.
Lizenznummer 1504 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR.
Herstellung: Lichtsatz INTERDRUCK Graphischer Großbetrieb Leipzig – III/18/87. Druck und Binden I/18/01 Druckerei Märkische Volksstimme Potsdam.
Nachdruck ist nur auszugsweise und nur mit Quellenangabe gestattet.
Manuskripte sollten nach den Hinweisen in FA 8/1982 erarbeitet werden. Entsprechende Merkblätter sind bei der Redaktion erhältlich.
Bezugsmöglichkeiten: In der DDR über die Deutsche Post in den sozialistischen Ländern über die Postzeitungsvertriebs-Ämter. In allen übrigen Ländern über den

internationalen Buch- und Zeitschriftenhandel. Bei Bezugsschwierigkeiten im nichtsozialistischen Ausland wenden sich Interessenten bitte an die Firma BUCHEXPORT, Vollblätiger Außenhandelsbetrieb, Leninstr. 18, Postfach 18, Leipzig, DDR-7010.
Anzeigen laufen außerhalb des redaktionellen Teils. Anzeigenverwaltung – Militärverlag der DDR, Absatzabteilung, Storkower Str. 158, Berlin, 1055, Telefon 4300818 (App. 321). Anzeigenannahmestellen in Berlin und in den Bezirken der DDR. Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 10.
Die Zeitschrift FUNKAMATEUR erscheint einmal monatlich. Preis je Hef 1,30 M. Bezugszeit monatlich. Auslandspreise und den Zeitschriftenkatalogen des Außenhandelsbetriebes BUCHEXPORT zu entnehmen – Artikel-Nr. (EDV) 58215.
Redaktionsanschluß: 3. September 1987
Druckerei-Versand: 26. Oktober 1987

Zeitschriftenschau

Aus der ČSSR-Zeitschrift „Amatérské radio“, Nr. 11/1986

35 Jahre Svazarm (Interview), S. 401 – Fernkurs Digitaltechnik, S. 404 – 30 Jahre Radioklub OK1KCP, S. 405 – Programmierung von Kleincomputern (Schluß), S. 406 – Methodische Hinweise für Leiter von Klubstationen, S. 407 – Optisch gesteuerte Lichtketten für Reklame u. Information, S. 409 – Anzeige-Einheiten VQE 24, S. 410 – Antennendrehvorrichtung „RO 280“, S. 411 – FM-Transceiver „M 02“, S. 312 – NF-Modulator für „ZX-Spectrum“, S. 417 – Gehäuse-Bausatz „Almes“, S. 418 – Joystick, S. 419 – Logiksonde mit Indikator, S. 419 – Programme: Editor für „ZX 81“, unorthodoxes Schachproblem, S. 421 – Betriebssystem „Mikros“ (CP/M 2.2 Forts.), S. 423 – Taschenempfänger „Petra“, S. 425 – FM-Empfänger „Mini“ (Schluß), S. 426 – OIRT-CCIR-Konverter, S. 429 – Autoempfänger „Hevzda“ (Umbau), S. 430 – Konzeption für FM-Transceiver (Schluß), S. 432 – Funksportrubriken mit Ausbreitung Dezember 1986, S. 433 – Aus der Welt des Amateurfunks, S. 435.

Aus der ČSSR-Zeitschrift „Amatérské radio“, Nr. 12/1986

Seminar KW-Technik, S. 443 – Aus der Pionierzeit des Radios, S. 444 – 5 Schalungsdecken zum Neuen Jahr, S. 446 – 28. Maschinenbau-Messe Brno, S. 448 – HiFi-Verstärker „AZS 218“, S. 450 – Tasten-Syntheser mit digital gesteuertem Oszillator, S. 451 – Digitale Abbildung der Kanalwahl auf dem Bildschirm, S. 454 – Schnurloser Fernsprecher, S. 455 – Personalcomputer, „PP-01“, S. 457 – Lichtstift für „ZX-81“ und „ZX-Spectr.“, S. 461 – „Spectrum 128 + 2“, S. 462 – Programm: Text-Editor, S. 462 – Betriebssystem „Mikros“ (CP/M 2.2 Forts.) S. 463 – Elektronische Stimmgabel, S. 466 – SECAM/PAL-Modul, S. 467 – FM-Transceiver „M 02“ (Schluß), S. 469 – Funksportrubriken mit Ausbreitung Januar 1987, S. 474 – Aus der Welt des Amateurfunks, S. 476.

Aus der ČSSR-Zeitschrift „Amatérské radio“, Nr. 1/1987

A. R. im Jahre 1987, S. 4 – OK2UVI, Ivan Vrba, querschnittgelähmter Funkamateurl, S. 5 – OKSCRC, dritte Svazarm-Rundspruchstation, S. 6 – Indikator für Batterie-Ladezustand, S. 8 – Elektronisches Schloß: LED an 220 V, S. 9 – Tesla-FS-Gerät „Color 416“, S. 10 – Digital-Multimeter „DMM 520“, S. 12 – Lerncomputer „Didaktik Alfa“ (UP Banška Bystrica), S. 17 – Umsetzer mit MDAC 08, S. 19 – PIO-Anschluß für „ZX 81“, S. 20 – NF-Ausgang für Rechner „PMI-80“, S. 22 – Betriebssystem „Mikros“ (CP/M 2.2 Forts.), S. 23 – SECAM/PAL-Modul (Schluß), S. 26 – Tasten-Syntheser (Schluß), S. 26 – Frequenzzähler für UKW-Empfänger (vgl. AR A 4/84), S. 31 – Elbug-Mechanik, S. 32 – Funksportrubriken mit Ausbreitung Februar 1987, S. 34 – Aus der Welt des Amateurfunks, S. 36.

H. Ross, Y24BF

Aus der sowjetischen Zeitschrift „Radio“, Nr. 1/1987

Schritte der Umgestaltung, S. 2 – Verdiente Funktionäre u. Sportler, S. 5 – Chronik 1945–1986, S. 6 – Nachrichtensoldaten in Afghanistan, S. 8 – Einsatz in Tschernobyl, S. 10 – Funkpeil-Weltmeisterschaften 1986, S. 12 – KW- und UKW-Nachrichten, S. 14 – Von den Kurzwellenwettkämpfen in Alexandrow, S. 15 – Neue Geräte (Koffer-Farbfemseher, UKW-Empfänger, Kassettengerät, Stereoplattenspieler), S. 17 – Der Sender „Orbita – 1 M“ für die Arbeit via Satellit, S. 18 – Digital-analoge Baugruppe für die Frequenzabstimmung, S. 22 – Elektronische Zündung, S. 25 – Schutzschaltung für den Anlasser, S. 28 – Fernsteuerung für den Filmprojektor „Ukraina-5“, S. 29 – BASIC für den „Radio-86 RK“, S. 31 – Fernseh-Relaisstationen, S. 33 – Tonwiedergabe: Stromversorgungsgerät für den Verstärker, S. 35 – Verbesserung der Lautsprecher 15 AC-408, S. 37 – Tonbandaufzeichnung: dynamische Vormagnetisierung, S. 39 – Verwendung von IS der Serie K 561 (3), S. 43 – Störungsgeschütztes System der Funkfernsteuerung, S. 45 – Automatischer Ausschalter, S. 47 – Neubauten auf der Volkswirtschaftsausstellung der SU, Einlegeblatt – Metallsuchgerät mit IS, aus dem Pionierlager „Orjonok“, Bedeutung der Zeichen auf Widerständen und Kondensatoren, Sensor-Türglocke, S. 49 – Stromversorgung: Sieben der Ausgangsspannung, S. 55 – Ein breitbandiger Funktionsgenerator, S. 56 – Datenblatt: Fotowiderstände, S. 59 – Erfahrungsaustausch, S. 62 – Aus dem Ausland, S. 63 – Ein neuer Jugend-Computerklub in Moskau, S. 64.

F. Krause, Y21XM

EME – eine technische Herausforderung

(s. Beitrag in dieser Ausgabe)



UA1ZCL aus Murmansk benutzt eine Gruppe aus 16 9-Element-Langyagis.



Dragos (YU1AW) 12-m-Spiegel, der in der Nähe von Belgrad steht. Zum Bandwechsel braucht nur der Primärstrahler am Kopf des Antennenträgers ausgewech-

selt zu werden. Der Gewinn beträgt bei 2 m etwa 22 dB_d, bei 70 cm etwa 31 dB_d, bei 23 cm etwa 40 dB_d (Voraussetzung: gute Spiegelausleuchtung).



Nur andeutungsweise zu sehen ist der Antrieb mit Zugmaschine dieser wohl zur Zeit größten 2-m-EME-Antenne WSUNs. Sie besteht aus 32 17-Element-Yagis.



Eine ähnliche Antenne wie die von WSUN gehört KB8RO. Auch hier erfolgt der azimutale Antrieb durch eine im Kreis fahrende Zugmaschine.



16 14-Element-Langyagis und 2 Stück 4 CX 1000 A als Endröhren im Gegentakt ergeben bei DL8 DAT eine für Europa überdurchschnittliche EME-Anlage.



Die kooperativ betriebene HF/VHF/UHF/SHF-Anlage von WA0TKJ und WB0DRL erlaubt Betrieb auf 12 verschiedenen Amateurfunkbändern.



SM2CEW in Lulea mit etwa 22 dB_d (6 x 16 Ele.) hat Y2400 mit seiner Anlage auch ohne Vorverstärker gehört. Peter vermittelt im europäischen VHF-net.

Diplome für den Funkamateurl

IARU-Region-1-Award

Für dieses von der Radio Society of Great Britain herausgegebene Diplom sind bestätigte Verbindungen (bzw. Hörberichte) aus einer bestimmten Anzahl von Mitgliedsländern der IARU Region 1 ab November 1945 auf beliebigen Bändern und in beliebigen Sendearten erforderlich. Dabei ist QTH-Wechsel des Bewerbers innerhalb des eigenen Landes erlaubt. QSL-Karten vom britischen National Field Day zählen nicht für das Diplom. Das Diplom wird in 3 Klassen verliehen:

Klasse 1: alle Mitgliedsländer

Klasse 2: 35 Mitgliedsländer

Klasse 3: 20 Mitgliedsländer

Die Kosten betragen 6 IRCs.

Als Antrag ist eine bestätigte Liste in der Reihenfolge der englischen Landesbezeichnungen der Mitgliedsländer (nachfolgend mit Stand Juni 1987 aufgeführt) einzureichen.

Algeria	7X	Czechoslovakia	OK
Andorra	C3	Denmark	OZ
Austria	OE	Djibouti	J2
Bahrain	A9	Faroe Isl.	OY
Belgium	ON	Finland	OH
Botswana	A2	France	F
Bulgaria	LZ	Gabon	TR
Cyprus	5B	German Fed. Rep.	DL

German Dem. Rep.

Ghana

Gibraltar

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy

Ivory Coast

Jordan

Kenya

Kuwait

Lebanon

Lesotho

Liberia

Liechtenstein

Luxembourg

Malta

Marocco

Mauritius

Monaco

Nigeria

Y2

9G

ZB2

SV

HA

TF

EI

4X

I

TU

JY

5Z

9K

OD

7P

EL

HBØ

LX

9H

CN

3B

3A

5N

Norway

Oman

Poland

Portugal

Romania

San Marino

Senegal

Sierra Leone

South Africa

Spain

Swaziland

Sweden

Switzerland

Syria

The Gambia

The Netherlands

Turkey

United Kingdom

USSR

Yugoslavia

Zambia

Zimbabwe

LA

A4

SP

CT

YO

T7

6W

9L

ZS

EA

3D6

SM

HB9

YK

C5

PA

TA

G

U

YU

9J

Z2

