

Lead

ISSN 0753-7409

PROJET N° 9 : DISPOSITIF


THERMOSTATIQUE A RELAIS

DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

PEDALE D'EFFETS : OVERDRIVE

ALLUMAGE PROGRESSIF POUR

LAMPES HALOGENES 1 kW

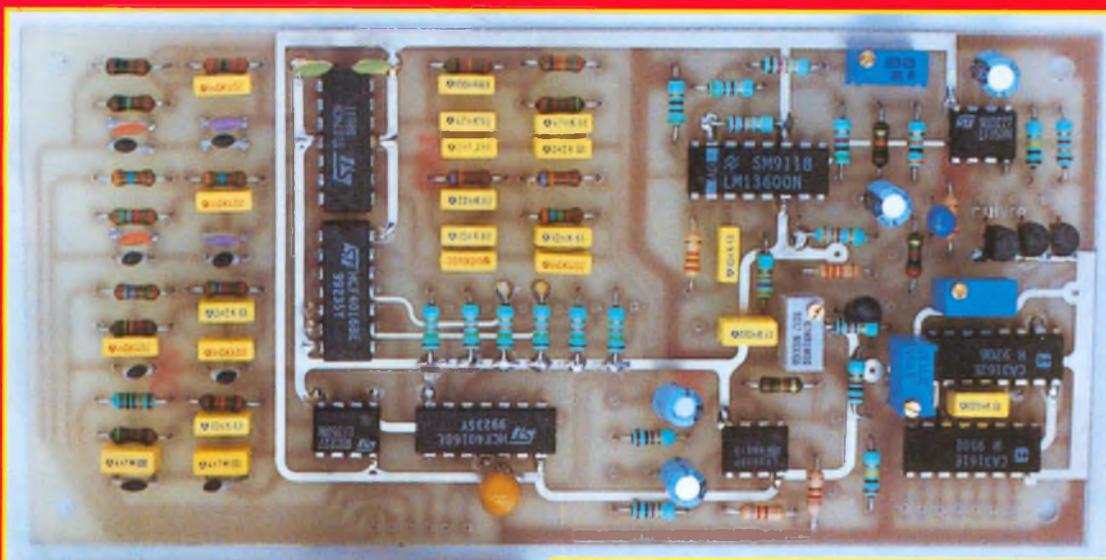

**DISTORSIOMETRE
A
AFFICHAGE
NUMERIQUE**

**PEDALE
OVERDRIVE**



M 1226 - 102 - 28,00 F





**200, av. d'Argenteuil
92600 ASNIERES**
47.99.35.25 et 47.98.94.13
Fax : 47.99.04.78

MAGASIN OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
de 9 h 30 à 12 h 30 et 14 h à 19 h. **LE LUNDI :** de 14 h à 19 h
(Fermé le lundi pendant les vacances scolaires)

+ de 240 KITS

EXPOSES et GARANTIS 1 AN
notre sélection des plus vendus

CM 81	Acouphonne électronique sans aiguille	AL 5V	190
CM 20	Altimètre réglable à 206 leds	Binare ou décimale	290
CM 29	Alarme à infra-sons	Ent./sort./alarm/temposés	350
CM 27	Alarme infrarouges passifs	Ent./sort./alarm/temposés	350
PL 10	Alarme antivol de maison	Entrée/alarme/temposés	100
PL 78	Alarme antivol de villa	3 entrées/ E/A/temposés	160
PL 27	Alarme auto à ultrasons	Entrée/alarme/temposés	400
CM 4	Alarme ou Radar hyperfréquences	E/S/A/temposés	200
OK 154	Alarme auto à contact de choc	Sensib. réglable	127
CM 1	Alarme pour automobile à détection de courant		110
PL 47	Alarme pour automobile	2 entrées + tempo	140
OK 169	Alarme pour congélateur	Signal par LED et HP	127
OK 140	Alarme centrale 3 zones	Sortie sur relais	348
RT 3	Alarme centrale 3 zones à microprocesseur		850
CM 54	Alarme Temporaire réglable de 1 à 3 min		400
PL 88	Alimentation réglable de 1 à 12V 300 mA		200
OK 51	Alimentation fixe 9 volts max	100 mA	290
OK 149	Alimentation réglable 3 à 24V / 2A avec coffret		692
OK 147	Alimentation réglable 3 à 30V / 3A avec coffret		564
PL 66	Alimentation digitale 0 à 24V / 2A avec transto		200
CM 78	Alimentation haute tension (3000V) pour clôture		270
PL 76	Alimentation électronique à recharge capacitive		200
OK 31	Ampli BF 10 watts	S. 80. BP. 20Hz/20kHz	100
PL 16	Ampli BF 2 watts	à réglages volume & tonalité	100
PL 52	Ampli BF 2 x 15W ou 30W	S. 80. BP. 30Hz/25kHz	143
OK 150	Ampli BF 200W	Sortie 40. BP. 20Hz/20kHz	602
PL 99	Ampli quatuor 80W	S. 80. BP. 20Hz/30kHz	400
PL 14	Ampli à antenne 70MHz pour CB		400
OK 93	Amplificateur d'antenne PO GO DC	F.M.	42
PL 63	Ampli d'antenne télévision 1 à 1000MHz	Gain 20dB	110
CM 57	Ampli d'antenne universel 80 à 900MHz	Gain 22dB	830
OK 115	Amplificateur téléphonique avec capteur et HP		230
CH 17	Amplificateur et correcteur vidéo	Alim 9 volts	190
CM 56	Analyseur de spectre 10 bandes	20dB/capable	450
CM 52	Antémomètre en km/h sur 3 affiche	avec coupelles	290
CM 36	Anti-candales	Protection environ 100m	190
PL 06	Anti-moustiques	Portée efficace 6 à 8 mètres	70
OK 23	Anti-moustiques	Portée efficace 6 à 8 mètres	128
PL 81	Anti-parasites secteur	Maxi 1000W	80
OK 173	Anti-rats	Puissance 10W (sans HP)	127
CM 34	Anti-raupes	Protection environ 300m	150
OK 21	Automate programmable à 3 relais	(27/16/32)	300
OK 19	Avertisseur de dépassement de vitesse auto-moto		148
CM 70	Baromètre digital	(millibar sur 4 afficheurs)	550
PL 44	Base de temps 5MHz pilotée par quartz		90
CM 40	Batterie élec.	17 rythmes casse-casse et grosse	150
CM 45	Batterie stéréo 2x45W	S. 4/82. Alim. 12V	450
OK 46	Cadenœeur d'essieu	glaces à vitesse réglable	75
PL 61	Capacimètre digital	(p/19999) 3 afficheurs	220
OK 156	Carillon 9 tons réglables	(avec son HP)	127
CM 39	Carte à 16 entrées pour PC	ou imprimante	220
OK 43	Carte à 8 sorties sur relais	3A/250V pour PC	290
CM 41	Carte d'acquisition pour PC	(B. prise imprimante)	220
CM 18	Commode d'enregist	téléphonique automatique	170
RT 2	Chambre d'écho digital	256k de mém. avec coffret	770
CM 35	Chaqueur de réverbération	on/loque et mono	300
PL 86	Chargeur d'accu	12 volts maximum 4A	140
CM 71	Chargeur inducteur pour coffret	12V	350
OK 83	Chasse oiseaux électronique	à synthèse vocale	260
CM 37	Chercheur 16 voies à vitesse réglable	16 x 1000W	260
PL 13	Chercheur 4 voies à 1200W	Vitesse réglable	120
PL 24	Chercheur 6 voies module	6 x 1200W	170
CM 11	Chercheur 8 voies à leds	vitesse réglable	150
RT 5	Chercheur programmable	10 voies 1 x 1000W	700
PL 71	Chercheur programmé	8 voies 2048 séquences	400
CM 53	Chercheur digital 8 voies à mémoire	2048 programmes	450
CM 24	Chen de garde électronique	à synthèse vocale	290
PL 30	Cap. int. réglable à micro/AM au son		90
CM 3	Cap. téléc. commande en 220V	Sensib. réglable	140
OK 63	Ob. code 4094 combinaisons	S/tempo ou télérupt	350
OK 117	Commutateur 2 voies pour oscillo	(hâche/alterne)	158
PL 63	Compte-tours digital	100 9900 1/10mm 2 afficheurs	150
CM 68	Compresseur de modules	pour enregist. audio	190
CM 59	Compteur Geiger Muller	Avertissement sonore	690
CM 23	Compteur décompteur	temporaire digital 1/99999	270
PL 40	Convertisseur de 12 à 220V	maxi 40 watts	100
CM 64	Convertisseur de 12 à 220V	maxi 150 watts	250
OK 134	Convertisseur de 144MHz	à 100MHz en FM	110
CM 2	Convertisseur de 24 à 12V	Max. 3A	190
PL 17	Convertisseur 27MHz / PO	pour la bande CB	190
OK 39	Convertisseur de 12V à 5-6-7-8-9-10-12V	au 9V 300mA	69
PL 46	Convertisseur de 6 à 12V	maxi 2A	170
OK 27	Correcteur de tonalité mono		100
OK 28	Correcteur de tonalité stéréo		54
OK 118	Debobineur mono	à 12 leds	124
OK 43	Debobineur ou commande photo-électrique		124
OK 18	Décodeur de B.L.U. / G.W.		127
OK 88	Démoteur électronique pour trucsages		98
CM 14	Départeur électronique	Contrôlé par leds	190
OK 13	Défecteur d'arrosage	Arrivements par led	100
PL 27	Défecteur de gaz	Sortie sur relais 3A/250V	39
CM 40	Défecteur de passage à infrarouges	S/relais	220
OK 35	Défecteur de versoir	à 12 leds	68
OK 20	Défecteur résonné d'essence		55
PL 18	Défecteur universel à 5 colonnes	S/relais	100
OK 47	Défecteur réglable de 50mA à 1A	+ réarmement	94
OK 61	Emetteur en FM	100mW Réglable de 88 à 108MHz	59
PL 38	Emetteur en FM	3W Réglable de 88 à 108MHz	140
CM 5	Emetteur en FM	5W Réglable de 90 à 104MHz	250
CM 61	Emetteur en FM	7W Réglable de 88 à 108MHz	350
CM 15	Emetteur téléphonique pour recevoir sur la FM		150
CM 33	Etoile programmable à 8 branches et 64 leds		450
RT 1	Fréquencemètre digital	30Hz à 10Hz avec coffret	850
OK 82	Fréquencemètre digital	de 30Hz à 50MHz 6 affiche	450
OK 86	Fréquencemètre digital	de 50Hz à 1MHz 3 afficheurs	247
PL 33	Générateur 9 tons réglables pour appels CB		90

OK 123	Générateur BF de 1Hz à 400kHz	5 gam. 3 signaux	276
OK 125	Générateur d'impulsions 0.1Hz/150kHz	en 6 gam	247
CM 50	Grovière électronique	quadré par infrarouges	200
PL 10	Gradateur à télécommande infrarouges	P. 1200W	290
PL 48	Gradateur à touch	control 1000W + mémoire	120
PL 11	Gradateur de lumière	1500 watts	100
CM 30	Horloge géante	4 x 15 leds. Alim. 220V	500
CH 32	Horloge analogique	à 74 leds (H/m/m/s)	450
CM 75	Horloge minutelle	chronométrée digital 24 h 1/100°	350
CM 69	Horloge parlante	en français programm. + réveil	190
CH 76	Hygromètre digital	de 0 à 99.9% 3 afficheurs	690
CM 80	Interface pour liaison imprimante PC/Minitel		450
OK 84	Interphone 2 postes par fil (HP & micro-livres)		94
OK 16	Interphone auto-mélio sans commut. avec mc. & HP		160
OK 2	Interrupteur touch control	A/M par effeulement	84
CM 15	Interrupteur on/off	à commande stéréo réglable 1200W	100
PL 22	Intensificateur product.	200000/cm ² à 1 m	220
OK 48	Jeux 471 à leds	3 x 7 leds. Montage à CI	173
OK 16	Jeux 421 digital	3 afficheurs. Montage à CI	173
OK 10	Jeux 42	de électronique à 7 leds	59
OK 28	Jeux jackpot	à 3 afficheurs et sonore	90
OK 22	Jeux labyrinthique	avec afficheur pour les fautes	248
OK 11	Jeux pile ou face à leds		181
OK 9	Jeux roulette à 16 leds	Montage à CI	128
OK 77	Journaux lumineux	8 x 32 leds. Mémoire 123 caract.	490
CM 58	Laser de démonstration 3mW	Lumière rouge	1200
RT 7	Laser de spectacle 3-5mW	Moduleurs/miroirs + coff	1800
OK 171	Magnétoheur anti-oubli	Générateur 1Hz/15Hz	127
CM 20	Magnétophone numérique	à synthèse vocale	350
CH 72	Magnétophone quadrichrome	4 voies de 1000W	350
CM 48	Message parlant à synthèse vocale	15 secondes	350
PL 02	Métronome réglable	40 à 200 tops/mn sur HP	50
OK 1	Minuteur réglable	de 10s à 5mn P/C 1000W	84
PL 90	Miniture réglable	de 30s à 30mn. Maxi 1000W	150
CM 54	Mire TV N&B 625 lignes	avec modulateur UV	180
OK 171	Moduleur à micro + chercheur	à 4 voies à 1200W	180
PL 07	Moduleur 3 voies + inverse	3 x 1200W	100
PL 09	Moduleur 3 voies à micro	3 x 1200W	120
PL 05	Moduleur 3 voies + préampli	3 x 1200W	100
PL 03	Moduleur 3 voies 3 x 1500W		90
PL 60	Moduleur BT 3 voies pour voiture	Alim. en 5V	100
OK 49	Moduleur de lumière en 12V	3 voies à micro	110
CM 130	Moduleur UHF	pour auto/moto/bande V	810
CM 66	Moduleur ou VU-mètre	8 voies à micro. 8 x 1000W	250
CM 65	Nettoyeur haute fréquence par ultrasons		250
P 84	Net. écoute pour casque	Complément du PL 68	108
PL 14	Piéram. d'antenne 27MHz	pour la réception CB	80
OK 121	Piéram. micro 3000	Gain 26dB à 1kHz	40
OK 99	Piéram. micro 47K	Gain 20dB à 1kHz	40
PL 31	Piéram. pour guitare	Alim. 9 volts	50
OK 137	Piéram. correcteur stéréo	4 ent. BP. (20Hz/25kHz)	187
PL 84	Program. automate domestique	20 AM. S/4 relais	500
CM 67	Program. automate pour sonnet	4 s/relais	390
PL 20	Program. automate de 68705-PPS	Alim. 220V	250
RT 4	Program. copieur d'EPROM	par inter. avec coffret	750
PL 6	Program. copieur d'EPROM	par câble avec coffret	800
CM 79	Program. automate universel	21 fonctions sur 4 relais	450
OK 122	Recepteur de 50 à 200MHz	sur écouteur	137
OK 163	Recepteur de 100 à 1100MHz	avec coffret	258
OK 165	Recepteur chalchiers	1 à 2.82.8MHz avec coffret	258
OK 159	Recepteur manne	135 à 170MHz avec coffret	258
OK 179	Recepteur ondes courtes	à 20MHz avec coffret	258
OK 177	Recepteur FM poise	6 à 98MHz avec coffret	258
OK 150	Recepteur FM 88 à 108MHz	+ amp. et HP	143
OK 105	Recepteur FM 88/108MHz	sur écouteur	59
OK 81	Recepteur PO GO sur écouteur		55
PL 34	Recepteur d'appel téléphonique	Sortie sur relais	110
PL 20	Somme codée 4 chiffres	Sortie sur relais	120
CM 73	Serrure codée digitale	7 chiffres (avec 68705/PPS)	390
CM 38	Sifflet de dressage pour chien (ultrasons 40kHz)		190
OK 138	Signal facer + géné.	Signaux carrés à 1kHz	177
CM 19	Simulateur de panne auto	pour alarme (allumage)	150
OK 47	Simulateur de présence	2 circuits pour alarme	260
CM 6	Simulateur téléphonique	(complément d'alarme)	150
PL 80	Système américaine 10W	Signal module Klog	190
CM 25	Système parlante	Che à 4 voies au secour	150
OK 199	Système électronique	Mesure de - 8 à + 130dB	127
CM 51	Sond à 120V	Alimentation en 12V	160
CM 13	Stroboscope	150 joules à vitesse réglable	160
OK 157	Stroboscope 300 joules	à vitesse réglable	227
PL 15	Stroboscope 40 joules	à vitesse réglable	170
OK 74	Stroboscope codé	à 100 Hz réglable	170
PL 92	Stroboscope DF	réglable pour auto/moto	140
CM 7	Synthésiseur de sons	pour réaliser une console	250
PL 68	Table de mixage stéréo	à 6 entrées BP. 20Hz/20kHz	232
CM 9	Tachymètre digital	100-9900 1/mn sur 2 afficheurs	270
PL 67	Télécommande 27MHz	code à 1 canal. Sortie/relais	190
PL 73	Télécommande sans fil	pour auto/moto/PC/L	160
CM 55	Télécom. HF	750MHz code (type R25) P. 20m	390
CM 26	Télécom. infrarouges	4 canaux S/relais 3A/250V	390
PL 16	Télécommande infrarouges	code 4 canaux	390
PL 25	Télécommande lumineuse	Sortie sur relais	100
CM 46	Télécommande par téléphone	2 canaux	300
PL 22	Télécommande secteur	1 canal. Sortie sur relais	170
PL 78	Télécommande au barrière	à ultrasons S/relais	160
OK 136	Télécommande au barrière	à infrarouges S/relais	200
OK 36	Télécom. réglable	Sortie sur relais 3A/250V	90
PL 94	Temporaireur digital	à 1999.3 aff. S/relais	250
PL 54	Temporaireur réglable	de 1 à 3mn. S/relais	100
OK 57	Testeur de semiconducteurs	Vérification par leds	55
CM 42	Thermomètre de salon	à colonne de 0 à 36° par leds	250

OK 64	Thermomètre digital	de 0 à 99.9° sur 3 afficheurs	193
PL 43	Thermomètre digital	de 0 à 99.9° sur 2 afficheurs	180
CM 44	Thermomètre nu	0 à 99.9° aff. / Leds de 5cm	250
CM 5	Thermosil digital	0 à 99.9° 4 mémoires C. 3A/250V	210
PL 45	Thermosil digital	0 à 99.9° 2 circuits. S/relais	780
PL 29	Thermosil réglable	de 0 à 99.9° S/relais 3A/250V	90
OK 129	Traceur de courbes	pour oscilloscope (Y = F(x))	193
OK 77	Trains	bloc système (anti-raffinage)	84
OK 52	Trans	smilnet automatique avec son HP	75
OK 53	Trans	smilnet automatique avec son HP	124
OK 155	Trans	variableur de vitesse automatique A/M	127
CM 22	Transmetteur	sons à liaison par infrarouges	200
CM 31	Truqueur de voix	+ préampli. Nombreux effets	220

PL 59	Truqueur de voix réglable		100
CM 74	Truqueur de voix robot réglable		150
RT 8	Truqueur de voix professionnel	effets musicaux	850
OK 79	Tuner FM stéréo	88 à 108MHz + CAF. Sensib. 2V	232
OK 100	VFO pour bande 27MHz	Remplace le quartz	94
PL 42	Variateur de vitesse	pour 6 ou 12V max 1A	150
PL 75	Variateur de vitesse	220V/1000W + palette de couple	100
PL 56	Vidémètre digital	de 0 à 99.9V 3 aff. / 3 gamm.	190
OK 62	VU-Mètre	Commande au son. S/relais	94
PL 62	VU-mètre stéréo	2 x 6 leds (pour amp. à 100W)	100

LIBRAIRIE + de 120 TITRES

REPÉTOIRES		
LV 2	Répertoire mondial des ampli op	Tourel 137
LV 18	Répertoire mondial des transistors à effet de champ	132
LV 15	Radio tubes	Asberg/Gaudiliet/Descheppe 168 p
LV 54	Télé tubes	Tubes et schémas Descheppe 184 p
LV 55	Répertoire mondial des C.I. numérotés	+ de 13000 72
LV 56	Equivalences transistors	+ de 50000 Feitelou 576 p
LV 57	Equivalences des C.I.	+ de 45000 Feitelou 960 p
LV 129	Les circuits intégrés 1 V	Tomé 1 Schreiber 117
LV 76	Les circuits intégrés 2 V	Tomé 2 Schreiber 117
LV 172	Les circuits intégrés TV Vidéo	Tomé 3 Schreiber 117
LV 207	Les circuits intégrés TV Vidéo	Tomé 4 Schreiber 117
LV 95	Guide mondial des semi-conducteurs	Schreiber 117
LV 115	Répertoire mondial des transistors	+ 30000 448 p
LV 136	Equivalences diodes et Zeners	+ 45000 500 p
LV 141	Equivalences thyristors	traces opto + 28000 187
LV 171	Les 50 principaux circuits intégrés	Kneiser 210 p
LV 222	Guide des C.I. CMOS/TTL/linéaires/audio	Publinter 155
LV 225	Guide des C.I. CMOS/micro/RAM/EPROM	En anglais 162

LV 458	Initiation à l'électronique et à l'électrique	107
LV 461	L'essai et la réception d'amateur	Raffin 656 p
LV 468	Les circuits imprimés de A à Z	Guellu 160 p
LV 474	Les oscilloscopes	Fonctionnement/Utilisation/Réseau 142
LV 800	Les magnétophones	Fonction et dépannage 345 p
LV 801	Mes premiers pas en électronique	Réseau 197
DEFANÇ		

Led

Société éditrice :
Editions Périodes
Siège social :
1, bd Ney, 75018 Paris
Tél. : (1) 42.38.80.88
SARL au capital de 51 000 F
Directeur de la publication :
Bernard Duval

LED
Mensuel : 28 F
Commission paritaire : 64949
Locataire-gérant :
Editions Fréquences
Tous droits de reproduction réservés
textes et photos pour tous pays
LED est une marque déposée
ISSN 0753-7409

**Services Rédaction-
Abonnements :**
(1) 42.38.80.88 poste 7314
1 bd Ney, 75018 Paris

**Réalisation/Fabrication
Responsable technique**
Thierry Pasquier

Rédaction
Ont collaboré à ce numéro :
Georges Matoré,
René Rateau
Bernard Dalstein

Abonnements
10 numéros par an
France : 210 F
Etranger : 290 F

Petites annonces gratuites
Les petites annonces sont
publiées sous la responsabilité de
l'annonceur et ne peuvent se
référer qu'aux cas suivants :
- offres et demandes d'emplois
- offres, demandes et échanges
de matériels uniquement
d'occasion
- offres de service

Composition
Bernadette Duval
Photogravure
Sociétés PRS/PSC - Paris
Impression
Berger-Levrault - Toul

4

PROJET N° 9 : DISPOSITIF THERMOSTATIQUE A RELAIS

Nous allons étudier et réaliser ensemble un thermostat d'ambiance, pour gouverner le fonctionnement d'un élément chauffant électrique d'une puissance de 1,2 kW.

14

EXPERIENCES D'ELECTRONIQUE POUR LES COLLEGES

- Fiche n° 5 : Portes logiques OU. Comme pour les fiches n° 2 et n° 4, la manipulation exploite le module "portes logiques" équipé du circuit intégré CD 4071.

- Fiche n° 6 : Portes logiques OU EXCLUSIF. L'étude s'effectue à l'aide du circuit intégré CD 4070 installé sur le module "portes logiques".

18

ALLUMAGE PROGRESSIF POUR LAMPES HALOGENES

Ce dispositif d'allumage progressif automatique réduit les

risques de claquage à la mise sous tension, en même temps qu'il protège les yeux contre la montée brutale de la lumière.

Pour des puissances jusqu'à 500 W un petit radiateur genre ML 33 (5° C/W) suffit à refroidir le triac. Il faudra un modèle un peu plus important (2° C/W) pour atteindre les 1 kW, limite imposée par le triac sélectionné.

26

SERVICE FILMS POSITIFS

Pour vous aider dans la gravure de vos circuits imprimés, les Editions Périodes vous proposent le film positif des implantations publiées dans ce n° 102 de Led.

27

SERVICE CIRCUITS IMPRIMES

Ce service permet aux lecteurs de Led d'obtenir les circuits imprimés gravés, percés ou non, en en faisant la demande auprès de la Rédaction.

Tous les circuits imprimés proposés dans nos précédents numéros sont toujours disponibles.

30

DISTORSIOMETRE HARMONIQUE A AFFICHAGE NUMERIQUE (1^{re} PARTIE)

Construisant régulièrement les amplificateurs et préamplificateurs décrits dans la revue, nos lecteurs trouveront quelque intérêt à tester leurs matériels et à en affiner les réglages.

Trois gammes de mesures sont prévues. Elles correspondent, à pleine échelle avec affichage numérique sur trois digits, à 99,9 % de distorsion, à 9,99 % et à 0,999 %.

La dernière gamme offre ainsi une résolution théorique de 0,001 % à la limite de ce qu'il est possible d'évaluer à l'aide d'un instrument très soigneusement construit.

44

PEDALES D'EFFETS POUR INSTRUMENTS : PEDALE OVERDRIVE

Cette réalisation est probablement à la fois l'une des plus simples à réaliser et la plus demandée par les guitaristes.

L'overdrive génère un son qui n'est pas sans rappeler la saturation progressive délivrée par les amplificateurs à lampes.

DROITS D'AUTEUR

Les circuits, dessins, procédés et techniques publiés par les auteurs dans Led sont et restent leur propriété. L'exploitation commerciale ou industrielle de tout ou partie de ceux-ci, la reproduction des circuits ou la formation de kits partiels ou complets, voire de produits montés, nécessitent leur accord écrit et sont soumis aux droits d'auteur. Les contrevenants s'exposent à des poursuites judiciaires avec dommages-intérêts.

Il nous est demandé de réaliser un thermostat d'ambiance, pour gouverner le fonctionnement d'un élément chauffant électrique d'une puissance de 1,2 kilowatt

Dans l'esprit de tout praticien chargé de responsabilités, soucieux de la gestion des installations qui lui sont confiées, la consommation minimale d'énergie a toujours été une préoccupation dominante.

L'isolation thermique et la thermorégulation font réaliser d'appréciables économies, tout en contribuant au confort ...

PROJET

Un petit laboratoire est en cours d'agencement à l'usine, qui devra réceptionner les matières premières approvisionnées. De plus, il suivra la fabrication, il vérifiera la conformité des produits élaborés aux spécifications contractuelles.

Un radiateur sera installé dans chacun des deux locaux qui constituent ce laboratoire, y garantissant la (bien connue !) température des 18 °C.

La puissance du chauffage à développer doit "couvrir", sans excès, les déperditions thermiques des locaux, maintenant à l'intérieur de ces derniers la température conventionnelle, pour une température extérieure pouvant descendre à -15 °C (spécification d'usage répandu).

Les déperditions sont évidemment liées au climat de la région géographique, aux dimensions des locaux, à leur exposition.

Une substantielle économie d'énergie de chauffage se retire de la qualité de la construction, au niveau de l'isolation

des parois, des sols, plafonds et vitrages ...

Tous ces paramètres sont pris en compte par le chauffagiste dans son étude, dont il ressort ici qu'il lui faudra installer un radiateur d'une puissance de 1,2 kW dans chacune des deux parties du laboratoire.


Utiliser des radiateurs à circulation de fluide caloporteur est l'idée qui vient à l'esprit, puisque de l'eau chaude, à la température de 70 °C, est disponible dans l'usine. Mais "tirer" les canalisations d'amenée et de retour, calorifugées et enterrées, depuis le bâtiment le plus proche, s'avère opération trop onéreuse, un investissement qui jamais ne sera amorti ...

Alors, la solution retenue consiste à poser deux éléments chauffants électriques de la puissance requise, classiquement industriels, d'un type couramment utilisé. Il s'agit de résistances au nickel, blindées. Nous les pourrions des dispositifs thermostatiques que nous confectionnerons nous-mêmes.

C'est du cahier de la routine que nous extrayons cet exemple de réalisation, pour en conduire ensemble le projet. Mais nous attirerons votre aimable attention sur le fait que les puissances développées dans l'exemple choisi, s'apparentent à celles usuellement rencontrées au quotidien, dans n'importe quel foyer domestique.

Notre projet exemple sera facilement transposable, à l'occasion qui se présentera ...

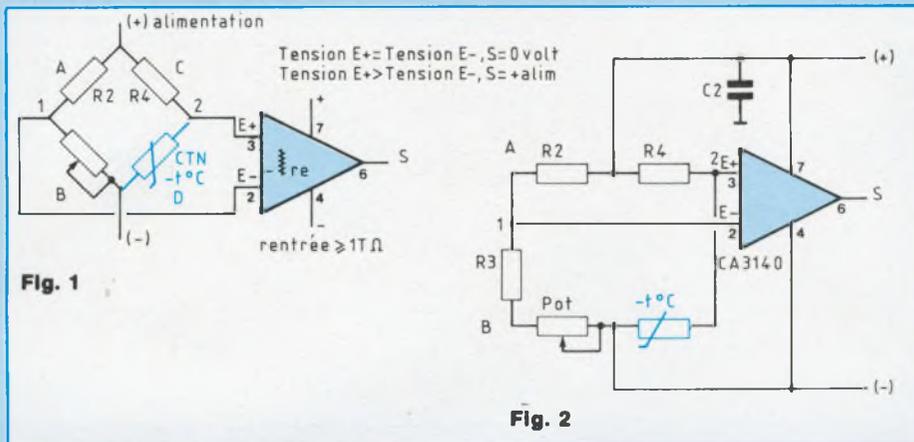Nous commencerons par conduire l'étude et la confection du dispositif



thermostatique d'ambiance à relais, pour traiter ensuite le projet "triac".

PRINCIPE DE BASE

Assemblons un pont de Wheatstone (Led N° 66), par lequel s'effectue la comparaison de grandeurs résistives (figure 1).

La branche D du pont est constituée d'une thermistance, un intéressant semi-conducteur dont la valeur résistive varie selon sa température, que nous avons déjà fait participer à une manipulation lors de notre entretien du n° 88 de Led.

Cet élément thermosensible est pris du type CTN, à Coefficient de Température Négatif, c'est-à-dire dont la valeur résistive diminue, varie négativement avec l'élévation de sa température.

A toute température donnée correspond une valeur résistive particulière de la thermistance. En intervenant sur la position du curseur du potentiomètre constituant la branche B du pont de Wheatstone, nous faisons prendre à ce potentiomètre la valeur résistive qui, conjuguée avec celle de la CTN, conditionne la même tension aux sommets 1

et 2 du pont, lequel est en équilibre ... Relions directement ces sommets 1 et 2 aux entrées E- et E+ d'un amplificateur opérationnel. La tension différentielle présente entre les sommets 1 et 2 étant nulle, les entrées E- et E+ sont portées au même potentiel et la tension sortie de l'ampli op est alors nulle. Ces phénomènes nous sont désormais bien connus, qui sont en absolue conformité avec les principes fondamentaux de l'amplification différentielle, de différence de tension (Led N° 88 et N° 89).

Si la température avoisinant et influençant la thermistance CTN vient à diminuer, la valeur résistive de la CTN augmente et il en résulte un relèvement du potentiel du sommet 2 du pont. Conséquence naturelle du phénomène, la tension appliquée sur l'entrée E+ de l'amplificateur opérationnel s'élève, qui devient supérieure à celle, inchangée, présente sur l'entrée E-.

Voilà qui fait passer brutalement la tension sortie de l'ampli op de sa valeur minimale, nulle, à sa valeur maximale, toute proche du (+) alimentation ... Il suffit donc de faire commander la base d'un transistor NPN par la sortie de l'ampli op, pour qu'une baisse de la température du milieu ambiant se tra-

duise par le passage à l'état conducteur de ce transistor (figure 2).

Chargeons le collecteur du transistor par la bobine d'un relais électromagnétique, dont le contact à fermeture, contact Travail, gouverne la mise en service d'une résistance chauffante ... Ainsi, lorsque la température ambiante, en diminuant, atteint et franchit le seuil de référence du dispositif, le radiateur entre en fonctionnement, pour s'arrêter de chauffer lorsque la température ambiante repasse au-dessus du seuil fixé.

Nous venons de réaliser un dispositif thermostatique d'ambiance, fonctionnant par tout ou rien, puisqu'il ne peut occuper que deux seuls états : Marche et Arrêt du chauffage ...

L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL

Notre choix ne surprendra pas, qui se porte une fois de plus sur l'ampli op CA 3140, lequel s'accommode volontiers, nous le savons, d'une source d'alimentation simple, unique et non pas symétrique.

L'impédance d'entrée de ce type d'amplificateur opérationnel, des dernières générations, présente une valeur démesurément grande, avec son téraohm, le nombre 1 suivi de douze zéros ... ohms !

Voilà qui ne saurait en aucune manière fausser le fonctionnement du pont, dans la mise en parallèle de grandeurs résistives infinies avec celles qui le constituent (figure 1).

ETAGE SORTIE A RELAIS

Commençons par nous intéresser au second étage de notre dispositif thermostatique, celui équipé du relais élec-

L'exploitation de la connaissance

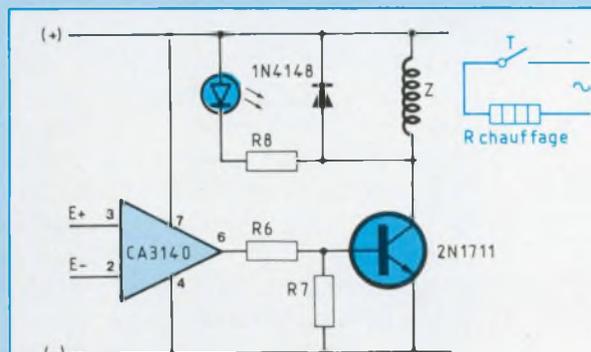


Fig. 3

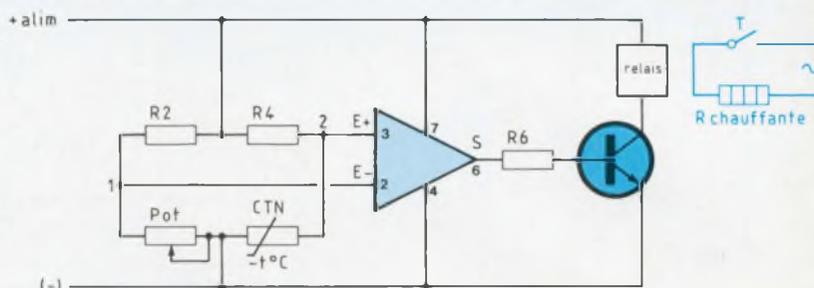


Fig. 4

tromagnétique de commande de mise en service du radiateur, dont la figure 3 nous montre le schéma de principe.

Nous avons décidé d'utiliser un relais-carte, destiné au montage direct sur circuit imprimé. Ce relais sera performant et très fiable !

Il est fait grande consommation du modèle V 23127 A Siemens et de son équivalent 40 Finder, directement interchangeable.

Conformes aux normes, ils sont garantis pour vingt millions de manoeuvres, à raison de 1 800 opérations par heure (c'est un maximum !), cela grâce à la haute qualité de leurs contacts, au pouvoir de coupure de 8 ampères.

Leurs petites dimensions (12,5 – 29 – 25 mm) contribuent à leur réputation !

Notre préférence, dans le cas présent, va au modèle "12 V", celui des relais, dans la série, dont la bobine d'impédance 220 Ω est prévue pour un fonctionnement sous la tension de 12 V, demandant un courant d'excitation d'une cinquantaine de milliampères seulement. Un bon vieux et fidèle transistor NPN/ 2N 1711 peut donc commander ce relais et il le fera sans défaillance, comme s'il était fait exclusivement pour ...

C'est lors de notre entretien du N° 80

de Led que nous avons démonté le mécanisme des amplificateurs de puissance, découvrant la nécessité de saturation du transistor pilote.

Le collecteur du 2N 1711 est chargé par la bobine du relais, d'impédance Z.

Négligeons la tension collecteur-émetteur à la saturation, c'est U_{CEsat} , de l'ordre de 0,5 V et la tension émetteur-base, c'est U_{BE} , de l'ordre de 0,7 V, bien faibles devant la tension d'alimentation, ce qui simplifie nos calculs sans en altérer les résultats !

L'intensité du courant de collecteur est :

$$I_C = \frac{U_{alim} - U_{CEsat}}{Z} = \frac{U_{alim}}{Z} = \dots \text{ mA} \quad (1)$$

β étant le gain en courant du transistor, le courant minimal de base engendrant ce courant de collecteur est

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{(1)}{\beta} = \frac{U_{alim}}{\beta Z} = \dots \text{ mA} \quad (2)$$

Mais, pour obtenir à coup sûr la saturation du transistor, imposons-lui un courant de base d'intensité double de la valeur minimale nécessaire, soit :

$$2 \times (2) = 2 \frac{U_{alim}}{\beta Z} = \dots \text{ mA} \quad (3)$$

Ce courant de base est apporté depuis la sortie de l'ampli op, alors très proche

du +U alimentation, par la résistance de base R, telle que :

$$R_B = \frac{U_{alim} - U_{BE}}{(3)} = \dots \text{ k}\Omega$$

Nous "oublions" U_{BE} , très faible devant U_{alim} .

$$R_B = \frac{U_{alim}}{(3)} = \frac{U_{alim} \cdot \beta \cdot Z}{2 U_{alim}} = \frac{\beta \cdot Z}{2}$$

Le β du 2N 1711 étant de 100,

$$R_B = \frac{1}{2} \times 100 \times 220 \Omega = \dots 10 \text{ k}\Omega$$

Pour que la base du 2N 1711 ne soit jamais "en l'air", nous disposerons entre base et émetteur (à la masse), du transistor la résistance R7 de valeur

$$\frac{1 \text{ V}}{I_{B \text{ max}}} \quad (\text{Led N}^{\circ}\text{s 96 et 97})$$

$$R_7 = \frac{1 \text{ V}}{(3)} = \dots 1 \text{ k}\Omega$$

Nous devons protéger le transistor contre la surtension à l'arrêt de l'excitation de la bobine du relais (Led n° 80).

Une diode 1N 4148 écrètera la surtension mettant en danger le transistor, par son collecteur ...

Mais nous nous méfierons aussi, peut-être par excès de prudence, de l'ouverture éventuelle du circuit du collec-

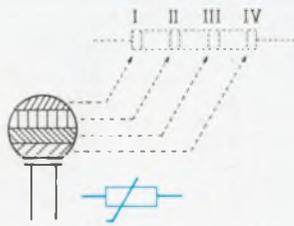


Fig. 5

teur du 2N 1711, cette électrode pouvant se trouver libre, non connectée, "en l'air", à un moment donné d'une intervention, ou d'une vérification systématique du montage ...

La caractéristique tension U_{BE0} du 2N 1711, c'est-à-dire sa tension base-émetteur, collecteur ouvert, "en l'air", est de 7 V. Alors, dans notre montage, installons une résistance de valeur 33 à 47 k Ω entre collecteur du 2N 1711 et (+) alimentation, en parallèle à la bobine du relais et la diode 1N 4148, le circuit du collecteur ne sera jamais ouvert !

Au fait, pourquoi n'installerions-nous pas également, en plus, en parallèle à la bobine du relais, une diode électroluminescente rouge, avec sa résistance de protection série ?

La DEL illuminée nous dirait que le transistor est conducteur, que le relais est actif, que le radiateur est en service ...

Nous installerons un porte-fusible avec capot de protection, équipé d'un fusible temporisé, de calibre normalisé 6,3 A, dans le circuit de l'élément chauffant, une précaution classique ...

P de l'élément chauffant

$$= 220 \text{ V} \times 6,3 \text{ A} = \dots \text{ kW}$$

Le relais mis en oeuvre "coupe" 8 A, il peut commander un élément de puis-

sance : $220 \text{ V} \times 8 \text{ A} = \dots \text{ kW}$.

PONT

L'étage d'entrée du dispositif thermostatique, celui qui doit décider de l'activation du relais, en fonction de la température ambiante, est essentiellement constitué d'un pont de Wheatstone associé à un amplificateur opérationnel. Nous adoptons le schéma reproduit à la figure 4.

La branche B du pont est celle du réglage, de fixation du point de consigne "température". Elle comportera une résistance talon, R3, seule en service lorsque le potentiomètre de réglage occupera sa valeur résistive minimale, son curseur étant en butée, correspondant à la température maximale de consigne.

L'ensemble (résistance talon + résistance totale du potentiomètre) correspondra à la température minimale de consigne, qui sera celle de "mise hors gel" du local !

Fixons-nous une température ambiante maximale de 25 °C et une température ambiante minimale de 8 °C, les deux valeurs limites correspondant, en dernier ressort, à l'excursion totale du curseur du potentiomètre de fixation du point de consigne de la température ambiante voulue ...

Qui mieux est, pour la conduite de notre étude, convenons de donner à notre potentiomètre la valeur nominale Pot qui soit égale à celle de la résistance talon R3, telle est notre pratique personnelle.

En ces conditions, la valeur résistive de la branche B du pont variera entre deux limites, R3 et (R3 + Pot), lesquelles sont entre elles dans le rapport de 1 à 2 et correspondront à la plage de la température ambiante comprise

entre les valeurs extrêmes 25 et 8 °C. Réplique de l'ensemble résistif de la branche B, la thermistance occupera la branche D du pont de Wheatstone. La variation de sa valeur résistive sera également conditionnée, entre deux grandeurs (résistives) limites, dans le même rapport de 1 à 2, correspondant aux températures extrêmes de 25 et 8 °C.

THERMISTANCE

La thermistance est une résistance ... semi-conductrice, dont la valeur résistive ne varie pas proportionnellement à sa température, de façon directe, linéaire, contrairement à celle des classiques résistances que nous utilisons partout ailleurs.

Nous venons de dire "sa température", car la thermistance voit sa propre résistance varier, qui subit l'incontournable effet Joule dû au passage du courant qui la traverse (comment voulez-vous qu'il en soit autrement ?), mais également l'influence de la température du milieu dans lequel elle est placée.

L'action conjuguée de ces deux effets sera exploitée sous la forme de la variation de la tension présente aux bornes de la thermistance.

Chez la thermistance CTP, à Coefficient de Température Positif, l'élévation de température se traduit par une augmentation, une variation positive de sa valeur résistive.

La thermistance CTN, à Coefficient de Température Négatif, se caractérise par une variation négative, une baisse de sa valeur résistive, lorsque sa température augmente.

C'est une thermistance de cette seconde famille que nous mettons en oeuvre dans notre présente réalisation.

L'exploitation de la connaissance

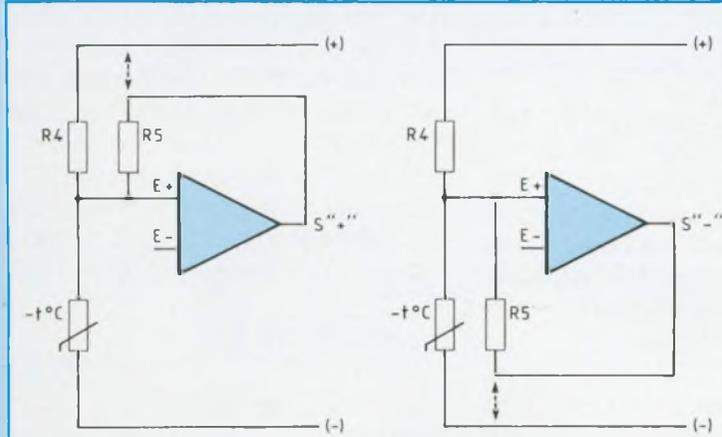


Fig. 6a

Fig. 6b

R *	B	alpha
4,7	2 750	-3,1
10	2 875	-3,2
100	3 300	-3,7
150	3 375	-3,8
220	3 475	-3,9
470	3 650	-4,1
1 000	3 825	-4,3
2 200	4 125	-4,6
4 700	4 350	-4,9
10 000	4 275	-4,8
22 000	4 275	-4,8
47 000	4 400	-5
100 000	4 500	-5,2

R * = Résistance nominale en ohms, à 25 °C

Les fabricants nous proposent des thermistances des deux types, CTP et CTN, mais les CTN sont les plus répandues, partout disponibles (figure 5).

La valeur résistive de la CTN obéit à la loi de variation ainsi exprimée :

$$B \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \\ R_2 = R_1 \cdot e$$

- R2 et R1 sont les valeurs résistives liées aux températures absolues T2 et T1 de la thermistance, exprimées en (degrés) Kelvin.

- B est l'indice de sensibilité thermique

- e est la base des logarithmes népériens

Il suffit d'ajouter 273,15 au nombre exprimant la température en °C (degrés Celsius), pour obtenir la correspondance, en K, de la température absolue.

Parfois est donnée cette autre expression de la loi de variation :

$$R_2 = R_1 (1 + \alpha) (T_2 - T_1)$$

R1 et R2 sont toujours les valeurs résistives de la thermistance, correspondant à ses deux températures associées, T1 et T2.

α est le coefficient de variation, encore appelé coefficient d'altération.

Nous vous reproduisons ici le tableau récapitulatif des valeurs résistives et coefficients associés des CTN typiquement partout disponibles.

Nous avons convenu d'une variation, dans le rapport de 1 à 2, de la valeur résistive de la thermistance CTN, en association conjuguée avec les températures extrêmes de 25 et 8 °C. R1 est la résistance de la CTN à 25 °C, R2 est sa résistance à 8 °C.

Nous voulons : R2 = 2 R1.

$$R_2 = 2 R_1 = R_1 (1 + \alpha) (T_2 - T_1)$$

$$2 = (1 + \alpha) (T_2 - T_1)$$

avec (T2-T1) = (8 - 25) = -17 °C

$$2 = (1 + \alpha) \cdot -17$$

$$\log 2 = -17 \log (1 + \alpha)$$

$$\log (1 + \alpha) = -\frac{\log 2}{17} = -0,0177 \dots$$

$$(1 + \alpha) = 0,96$$

$$\alpha = -4 \%$$

Consultons notre tableau !

Nous choisissons une thermistance CTN de 470 Ω (à 25 °C).

Notre ampli op ne consomme rien en ses entrées, étant donné la valeur infinie de sa résistance d'entrée, la résistance (interne) présente entre ses entrées.

Donnons à R4, constituant la branche C de notre pont, la valeur de 10 kΩ et donnons à R2, de la branche A du pont, la valeur de 10 R4, soit 100 kΩ.

Donnons à la résistance talon R3, comme au potentiomètre Pot de la branche B du pont, l'égale valeur de 10 fois celle de la CTN, soit 4,7 kΩ.

Lorsque la valeur résistive du potentiomètre est nulle, son curseur étant en butée, le court-circuitant et si la température ambiante est de 25 °C, condi-

tionnant la valeur résistive de la thermistance de 470Ω , l'harmonie dans la proportionnalité des grandeurs résistives du pont est parfaitement assurée.

Une même tension est alors présente aux sommets 1 et 2 du pont, lequel est en état d'équilibre, la tension sortie S de l'ampli op est nulle ...

FONCTIONNEMENT DU PONT EN SITUATION

Une tension de consigne est fixée sur le sommet 1, par position du curseur du potentiomètre de la branche B.

Si la température de la CTN confère au sommet 2 du pont une tension supérieure à celle présente sur le sommet 1, l'entrée E+ de l'amplificateur opérationnel se trouve alors portée à une tension supérieure à celle qui est appliquée sur son entrée E-.

En conséquence, la tension sortie S de l'ampli op prend sa valeur maximale, très proche du (+) alimentation.

Le transistor entre en conduction, son courant de collecteur traverse la bobine du relais, lequel "monte" et ferme son contact, provoquant le passage du courant secteur dans la résistance chauffante.

Est-ce vu ?

Lorsque la température ambiante, dans son élévation, atteint et franchit le seuil de consigne conditionnant la valeur résistive de la CTN, l'ampli op bascule, pour prendre le second des deux seuls états qu'il peut occuper. Sa tension sortie chute, elle s'annule, le transistor cesse de conduire, il se bloque et le relais "retombe", coupant l'alimentation de l'élément chauffant.

Le dispositif se place dans l'état de veille et s'y maintient, en attendant le

basculement suivant provoqué par le retour de la température ambiante au-dessous du seuil de consigne ...

BASCULEUR A SEUILS

Peut-être vous souviendrez-vous de nos entretiens des N° 88 et N° 89 de Led, au cours desquels nous avons découvert le formidable coefficient d'amplification de l'amplificateur opérationnel, qui nous est offert sous la forme de circuit intégré ...

Un millivolt d'écart de tension entre ses entrées E+ et E- suffit pour faire prendre à sa sortie l'une ou l'autre des deux valeurs extrêmes de tension qu'elle peut occuper, très proches des (+) et (-) de la source d'alimentation.

Il est absolument nécessaire de dominer ce gain en tension autrement inutilisable, en mettant en oeuvre par exemple, la boucle de rétroaction du montage amplificateur de tension non-inverseur, les résistances du montage amplificateur de tension inverseur, etc ...

Notre dispositif thermostatique est sensible, très sensible, il est même beaucoup trop sensible pour être exploité en l'état !

En effet, une infime variation de la température de la CTN engendre une infime variation de l'écart de tension entre les entrées de l'ampli op, mais cette infime variation se traduit inconditionnellement par le basculement, le passage brutal de la tension sortie de l'ampli op d'une valeur extrême à l'autre ...

De minimas variations de la température ambiante feront "monter" et "retomber" le relais, lequel se mettra à "battre", comme disent les praticiens dans leur parler imagé.

Nous devons donc prendre les dispo-

sitions propres à empêcher cet inacceptable phénomène !

Reportons-nous, si vous le voulez bien, au schéma de montage que nous présente la figure 6A.

Une résistance, désignée R5, est connectée entre la sortie S de l'ampli op et son entrée E+, un montage que nous n'avons pas encore rencontré ! Lorsque la sortie de notre ampli op prend sa valeur maximale, qui est ... (+) alimentation, tout se passe comme si son entrée E+ était alimentée depuis le (+) alimentation par l'association parallèle de R5 et de R4. Voilà qui modifie la valeur de la tension agissant sur l'entrée E+, tiens, tiens !

Lorsque la température ambiante, en diminuant, fait prendre à la thermistance la valeur résistive provoquant l'excitation du relais et la mise en service de l'élément chauffant, la tension sur l'entrée E+ de l'ampli op est différente, mais supérieure à celle conditionnée en l'absence de la résistance R5.

En effet, si la valeur résistive de R5 est égale ou supérieure à celle de R4, la résistance équivalente de l'association parallèle de R5 et R4 est inférieure à celle de R4. Il en est de même si la valeur résistive de R5 est inférieure ou égale à celle de R4 ...

Alors la tension sur E+ se trouve renforcée, positivement parlant, dirons-nous. L'ampli op "confirme" l'état qu'il vient de prendre, de la mise en service du chauffage ...

Passons à la variation en sens inverse de la température ambiante !

Le radiateur est alimenté, il chauffe. Lorsque la température ambiante, alors croissante, atteint et franchit le seuil qui conditionne la valeur résistive particulière de la thermistance, rendant la

L'exploitation de la connaissance

tension sur l'entrée E+ de l'ampli op inférieure à celle sur son entrée E-, la tension sortie S passe à zéro, le relais retombe, c'est l'arrêt du chauffage.

La résistance R5 vient alors se placer en parallèle à la CTN, comme nous l'indique le schéma de la figure 6B.

La résistance équivalente de l'association parallèle de la résistance R5 et de la CTN est inférieure, en valeur, à celle de la seule CTN. Le phénomène se présente comme une accentuation de la décroissance de la valeur résistive de la CTN et l'ampli op "confirme" l'état qu'il vient de prendre, c'est bien l'arrêt du chauffage ...

Etes-vous d'accord ?

Tout cela est très intéressant, qui nous rappelle le montage basculeur à seuils, le trigger de Schmitt, que nous avons découvert et dont nous avons démontré le mécanisme lors de notre entretien du N° 87 de Led.

Nous pouvons convenir de deux seuils, supérieur et inférieur, encadrant la température ambiante à garantir et nous pouvons même fixer l'écart qui sépare ces deux seuils !

Pour ce faire, nous devons calculer la valeur à attribuer à R5 pour qu'elle vienne altérer celle de R4, conduisant à un écart de température de 0,5 °C, soit $(T2 - T1) = 0,5 \text{ °C}$.

La variation relative de la valeur résistive de la CTN nous est donnée par l'expression :

$$\frac{R2}{R1} = \frac{R1 (1 + \alpha) (T2 - T1)}{R1}$$

$$(T2 - T1) = 0,5 \text{ °C} = 0,5 \text{ K}$$

$$\frac{R2}{R1} = (1 - 0,041) \cdot 0,5$$

$$= 0,98, \text{ soit une altération de } 2 \%$$

Prenons R5 de valeur résistive qui,

dans son association parallèle avec R4, de 10 kΩ, donne une résistance équivalente

$$R_{\text{eq}} = 0,98 R4 = 9,8 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R4} + \frac{1}{R5}$$

$$R5 = \frac{R4}{R4 - R_{\text{eq}}}$$

$$R5 = \frac{10}{10 - 9,8} = 500 \text{ k}\Omega$$

Nous choisirons R5 de valeur de 470 (ou 560) kΩ, tout simplement ...

SCHEMA GENERAL

Nous l'avons dessiné, qui nous est présenté par la figure 7.

Vous noterez la présence du condensateur électrochimique C1, de capacité 100 μF, 16 V service, lequel apporte son intéressante contribution lors de la mise en service du chauffage. Il déverse en effet sa charge dans le circuit de l'alimentation, compensant l'appel de courant à l'excitation de la bobine du relais ...

Nous avons disposé le condensateur C2, de capacité 0,1 μF, à proximité des bornes du CA 3140 reliées aux (+) et (-) de la source d'alimentation, par courtoisie pour l'ampli op !

Notez au passage que le pont de Wheatstone n'est pas particulièrement exigeant en matière de tension d'alimentation parfaitement stabilisée, puisqu'il compare des valeurs tensions toutes affectées simultanément des mêmes fluctuations !

Nous devons procurer à notre dispositif thermostatique, pour son fonctionnement, un courant d'intensité de l'ordre d'une centaine de milliampères, sous la tension de 12 V. Nous avons

à notre catalogue un module standard satisfaisant à de tels besoins.

L'illumination de la diode électroluminescente verte exprime la présence de tension d'alimentation du dispositif thermostatique.

L'illumination de la DEL rouge indique l'état "en service" du chauffage.

Le calcul des valeurs des résistances R1 et R8 protégeant les DEL est simple !

$$R_p = \frac{U_{\text{alim}} - U_{\text{AKDEL}}}{20 \text{ mA}} = \dots \Omega$$

REALISATION-UTILISATION

Loin de notre esprit l'idée de faire un procès de mauvaise (!) intention à la sonde de température incorporée aux radiateurs !

A la maison, il est pensable que l'esthétique, mais aussi la commodité d'installation l'emportent sur le fonctionnel, ce qui conduit à l'incorporation de la sonde dans le coffret (métallique et mis à la terre, du moins nous l'espérons !) abritant l'élément chauffant ... Voilà en tout cas qui simplifie la construction des radiateurs !

En de telles conditions, la sonde "goûte" la température du courant d'air transitant par le radiateur, ou bien celle de la paroi, à l'endroit où est fixé l'appareil de chauffage.

Cette façon de faire est bannie du technicien ayant été amené une fois (suffit !) à dresser les courbes traduisant graphiquement le relevé des températures recueillies dans l'espace entourant l'appareil en fonctionnement ...

Une telle manipulation laisse songeur quant au meilleur emplacement de la sonde dans le local.

Un procédé cependant simple et d'efficacité très honorable, consiste à dis-

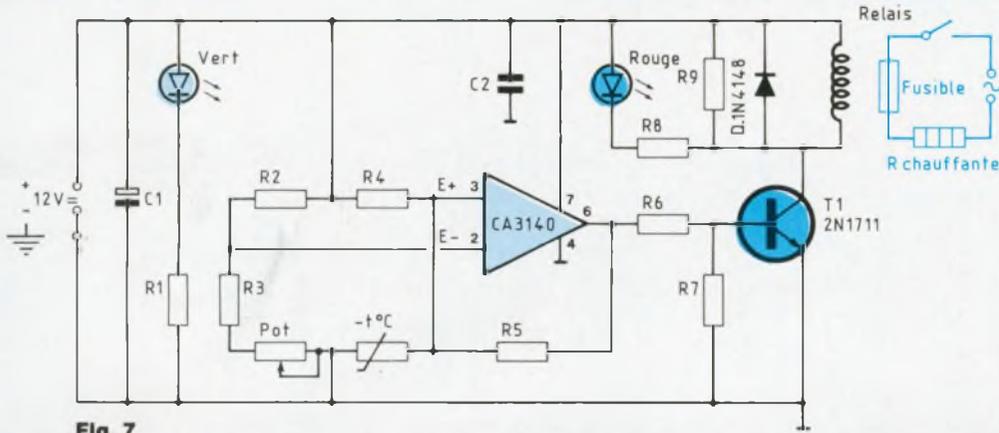


Fig. 7


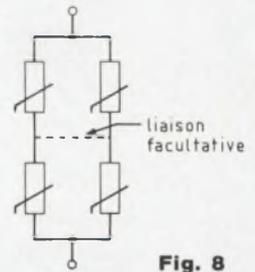
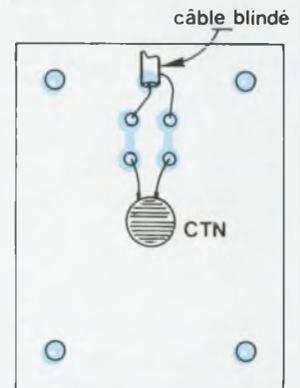
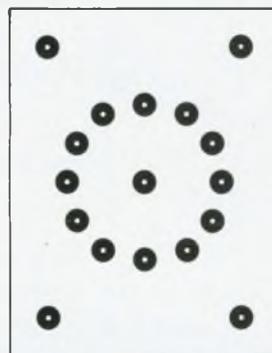
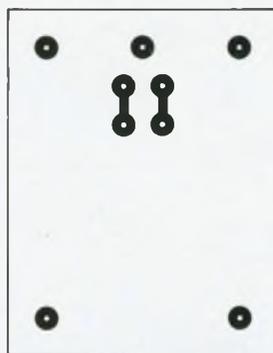
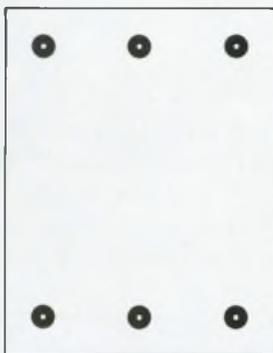
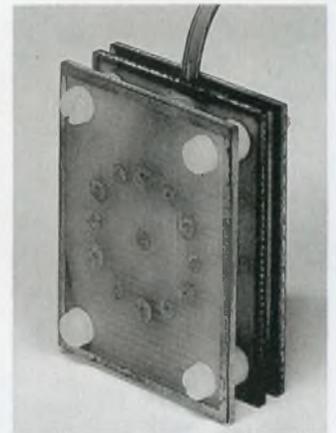


Fig. 8

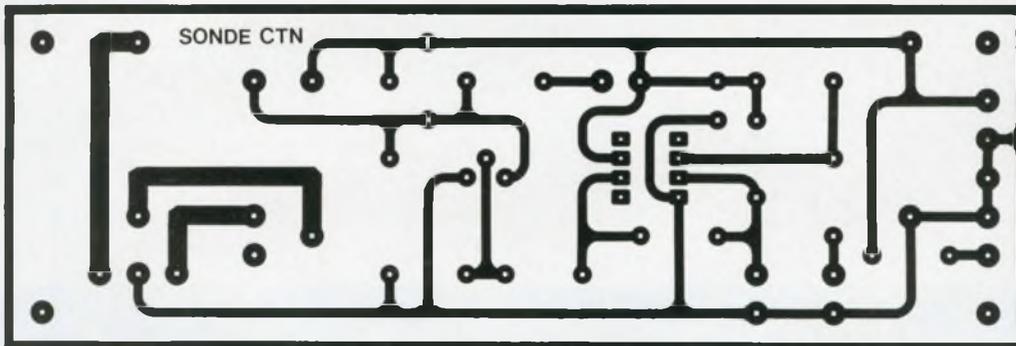


poser 4 sondes de température (de même type résistif s'entend !) en association série-parallèle, comme le montre le schéma reproduit à la figure 8.

Vous admettrez volontiers, sans hésitation, que cette combinaison conduit à l'obtention d'une information qui soit une moyenne pondérée de la température à contrôler, mais oui !

C'est ainsi que nous pratiquons pour réguler la température à l'intérieur d'étuves à séchage lent et de "conservateurs", dans lesquels sont entreposés certains produits, à l'abri de la

L'exploitation de la connaissance

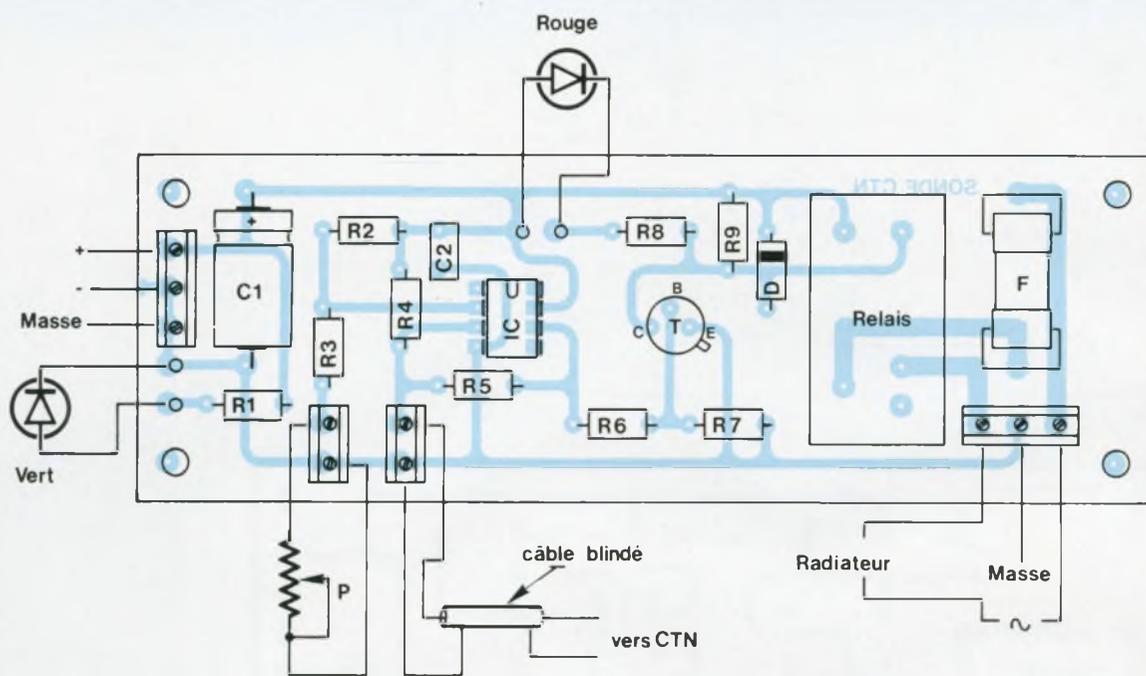

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

• Résistances type demi-watt

R1 – R8 – 560 Ω
 R2 – 100 kΩ
 R3 – 4,7 kΩ
 R4 – R6 – 10 kΩ
 R5 – 470 kΩ
 R7 – 1 kΩ
 R9 – 33 kΩ

Potentiomètre – 4,7 kΩ, de variation linéaire, à piste moulée (usage intensif), avec son bouton de commande et son petit cadran.

• Condensateurs

C1 – 100 μF, 16 V service
 C2 – 0,1 μF

• Semiconducteurs

Thermistance CTN de R nominale 470 Ω
 Amplificateur opérationnel CA 3140, avec son support
 Transistor 2N 1711
 Diode 1N 4148
 Deux voyants lumineux à DEL :

1 rouge, 1 vert


• Divers

Relais électromagnétique V 23127 A Siemens, ou son équivalent 40 Finder, bobine 12 V, impédance 220 Ω
 1 Porte-fusible 5 x 20 avec capot, fusible temporisé de 6,3 A, borniers, câble blindé
 Les circuits imprimés
 Le module d'alimentation 12 V, coffret (s) ventilé.

lumière, source de chaleur ...
 Par exemple, pour "réguler" des températures de l'ordre de 70 °C, nous mettons en oeuvre des thermistances

de valeur résistive nominale beaucoup plus élevée que celle de notre (nos) sonde "ambiance".
 La (ou les) sonde sera reliée au dis-

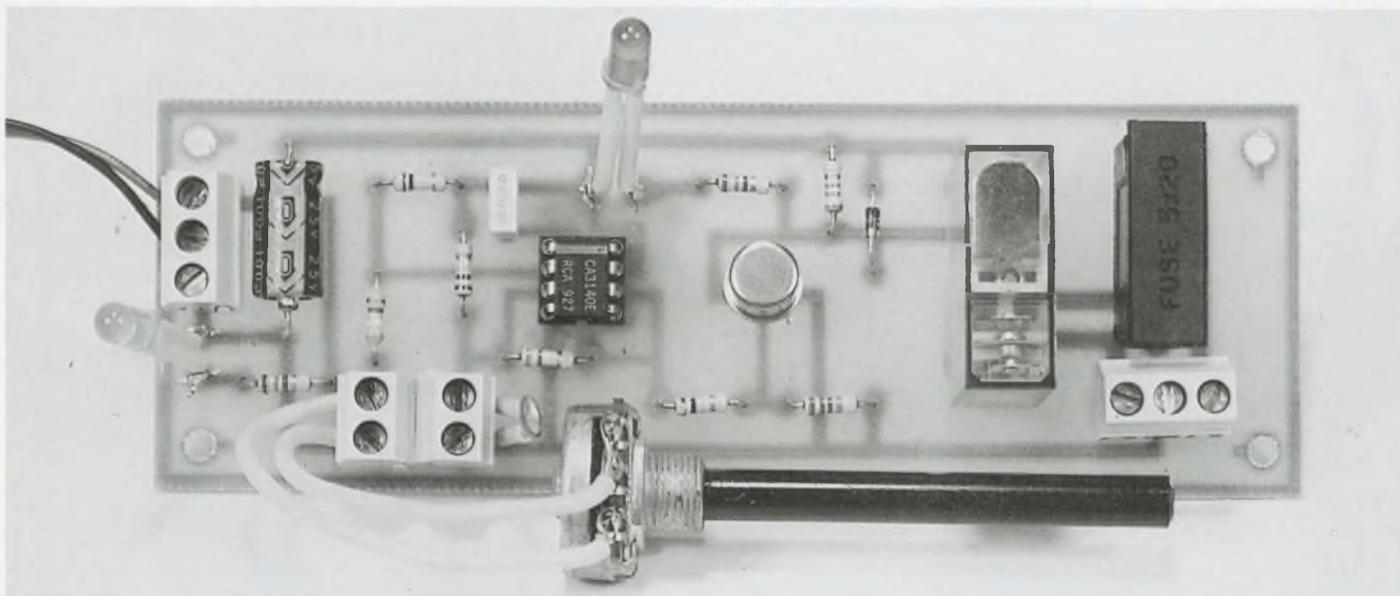positif par câble conducteur blindé, dont la tresse extérieure, conductrice et isolée, sera mise à la masse du dispositif, elle-même reliée à la terre par la borne



de la prise secteur (bi + terre).

L'axe du potentiomètre sera muni d'un bouton-flèche, dont l'index se déplacera devant l'échelle circulaire d'un petit cadran comportant quelques repères indiquant des températures contrôlées au thermomètre de précision.

Mais il est également possible et très facile de dessiner l'échelle de ce cadran, en ayant préalablement défini, par le calcul, les valeurs résistives de l'ensemble (R3 + potentiomètre) équilibrant celles de la (ou des) thermostance.

L'ohmmètre permettra de caler la flèche du bouton devant la valeur de :

$R \text{ de } (R3 + \text{potentiomètre}) = 10 R2 \text{ de CTN}$

$$R2 \text{ de CTN} = R1 (1 + \alpha) (T2 - T1)$$

Nous avons déjà exploité cette expression ...

La mise hors gel se programme en butée du curseur du potentiomètre, à l'opposé de celle correspondant à la température maximale.

Le cheminement suivi dans cette étude pourra ultérieurement inspirer la conduite de tout projet similaire ...

PREVENTION

Pour des raisons de sécurité qui n'échappent à personne, mais que nous ne manquons pas de souligner à toute occasion (!), la masse du (ou des) coffret métallique (ventilé) abri-

tant le dispositif thermostatique, son alimentation, l'élément chauffant, sera obligatoirement mise à la terre par la borne (terre) de la prise secteur tripolaire.

La ligne (-) de l'alimentation, celle de masse des montages, sera également mise à la terre ...

En ces conditions, nous réalisons une liaison équipotentielle des différents organes de l'installation, prévenant les dangers dûs à la présence du secteur, pour la bonne conscience !

Accordez-nous de préciser que ce montage et de nombreux autres, réalisés sur le même principe, fonctionnent depuis plusieurs années, sans la moindre défaillance ...

Georges Matoré

PORTES LOGIQUES OU

Comme pour les fiches n° 2 et n° 4, la manipulation exploite le module "portes logiques", équipé maintenant du circuit CD 4071 ...

L'utilisation conjointe du module "inverseurs" (fiche n° 3) permet d'établir, par voie expérimentale, une importante relation de l'algèbre booléenne.

MATERIEL NECESSAIRE

- alimentation stabilisée 5 V (Led n° 100)
- module "portes logiques" (Led n° 100) avec circuit CD 4071
- module "inverseurs et triggers" (Led n° 101)
- jeu de cordons

OBSERVATION DU MODULE

Déjà utilisé dans les fiches n° 2, 3 et 4, l'appareil est connu des élèves (alimentation, douilles délivrant les niveaux logiques 0 (0 V) et 1 (+5 V), entrées et sorties. L'examen portera essentiellement sur les symboles représentatifs de l'opérateur OU et dessinés sur la contre-façade.

ETUDE DE LA FONCTION OU

Utilisé seul, le module s'alimente à partir du câble de distribution +5 V et masse (fiche coaxiale). En effectuant successivement toutes les combinaisons possibles des états logiques appliqués aux entrées et en observant ceux de la sortie, les élèves remplissent la table de vérité de la figure 1. On en conclue :

La sortie S d'une porte logique OU à deux entrées E1, E2, est au niveau 1 si

l'une ou l'autre des entrées, ou les deux, sont elles-mêmes à l'état 1.

REMARQUE IMPORTANTE

Le mot OU prend ici le même sens que dans la phrase : "J'irai au cinéma si Pierre ou Paul vient aussi". J'irai donc s'ils viennent tous les deux.

NOTATION DE LA FONCTION OU

L'opération OU se symbolise par l'écriture :

$$S = E1 + E2$$

qui doit être lue : S égale E1 OU E2. Le signe + n'a, ici, rigoureusement aucun rapport avec le "plus" habituel de l'addition.

UNE RELATION IMPORTANTE

L'objectif est de démontrer, par l'observation directe (modules), puis à l'aide des tables de vérité, la relation :

$$\overline{E1 \cdot E2} = \overline{E1} + \overline{E2}$$

Il importe, pour y parvenir, de décomposer très soigneusement la suite des opérations. La figure 2 illustre le montage à construire, à l'aide du module OU associé au module inverseur (NON). Nous conseillons de procéder de la façon suivante :

1 – Faire établir directement la table de vérité (colonne E1, colonne E2, colonne S) de l'ensemble du montage, par la méthode habituelle : on établit les quatre combinaisons possibles en entrée et on note les états correspondants de la sortie.

2 – Faire construire pas à pas la table de vérité à 5 colonnes de la figure 3, en effectuant, pour chaque ligne, les transformations :

$$\overline{E1}, \overline{E2}, \text{ enfin } \overline{E1} + \overline{E2}$$

3 – Reprendre les résultats de la fiche n° 2 et comparer la figure 1 de cette dernière (table de vérité NON-ET) avec la table qu'on vient de construire. Pour chaque combinaison des entrées, on retrouve les mêmes états en sortie. Les deux montages effectuent donc la même opération, ce qui permet d'écrire l'égalité :

$$\overline{E1 \cdot E2} = \overline{E1} + \overline{E2}$$

LA PORTE OU ... EST UNE PORTE !

La figure 4 montre l'expérience à réaliser. Par un cordon relié, soit à une borne noire, soit à une borne rouge du module, on impose l'état 0 ou 1 sur l'entrée E1. L'entrée E2 reçoit les créniaux (succession périodique de niveaux 0 et 1) d'une sortie du générateur.

- si E1 = 0, la sortie S recopie E2.
- si E1 = 1, la sortie S reste au niveau 1.

Interpréter ces résultats à l'aide de la table de vérité de la figure 1. Les comparer avec ceux de l'expérience semblable effectuée lors de l'étude des portes NON-ET (fiche n° 4).

- quels sont les points communs (fonctionnement en porte) ?
- quelles sont les différences (inversion, ou non, du signal d'entrée).

COMPLEMENT DE MANIPULATION

Comme dans le cas de la fiche n° 2, il peut être intéressant de reproduire l'expérience précédente en affichant les

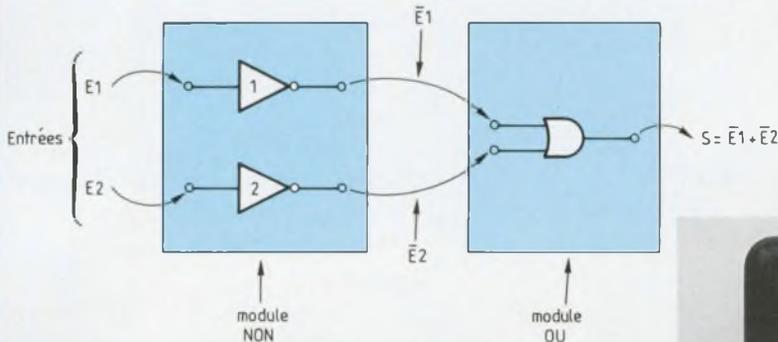


Fig. 2 : Matérialisation, à l'aide de deux inverseurs pris dans le module non, et d'une porte OU, de l'opération $S = \bar{E}_1 + \bar{E}_2$.



E1	E2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Fig. 1 : Porte OU à deux entrées, et sa table de vérité.

	E1	E2	\bar{E}_1	\bar{E}_2	$\bar{E}_1 + \bar{E}_2$
a	0	0	1	1	1
b	0	1	1	0	1
c	1	0	0	1	1
d	0	1	1	0	0

entrées OU

Fig. 3 : Construction de la table de vérité du montage de la figure 2.


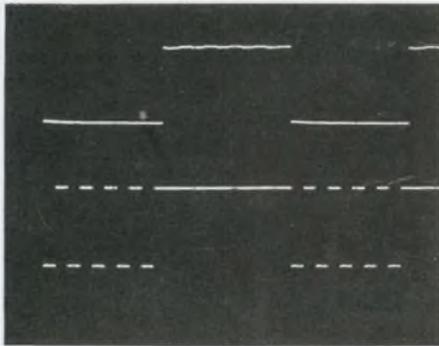
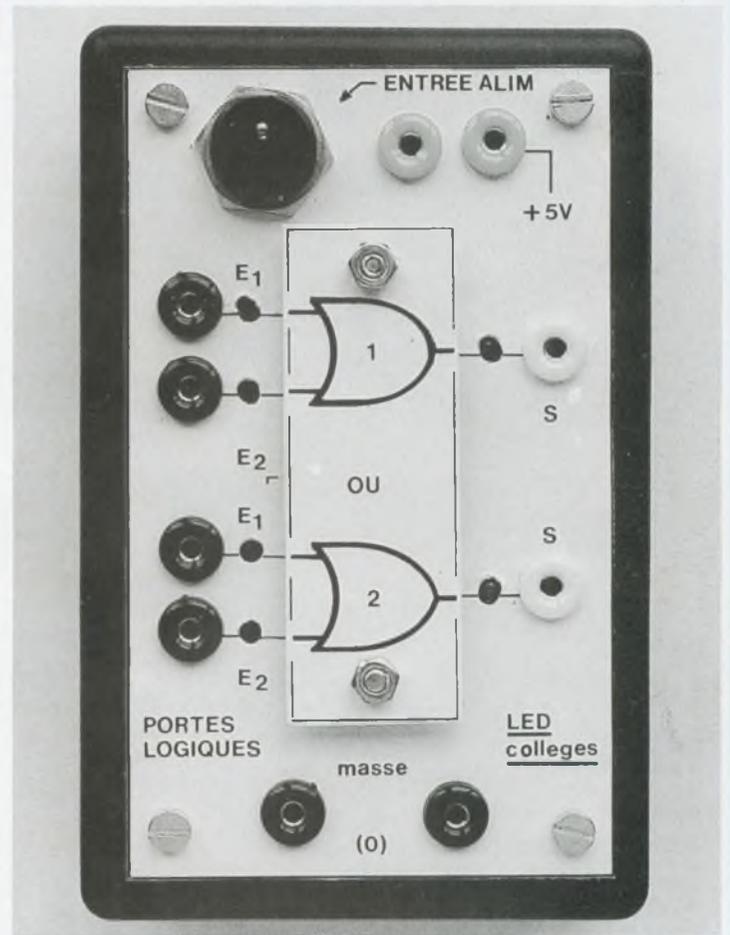


Fig. 4 : Le circuit OU fonctionne en porte : il laisse passer, ou arrête, les signaux de l'entrée E2, selon l'état logique imposé à E1.

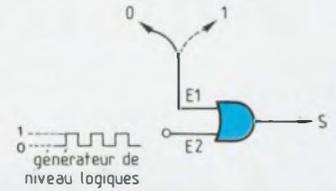

résultats sur un oscilloscope bicourbe.

- commander une entrée par un générateur lent de signaux logiques périodiques et les afficher sur la voie Y1 de l'oscilloscope, qui sera utilisée pour

synchroniser la base de temps.

- commander l'autre entrée par un générateur plus rapide, en veillant à respecter les niveaux 0 et +5 V (sortie TTL). Afficher la sortie S de la porte

sur la voie Y2. Les résultats sont illustrés par l'oscillogramme joint.

PORTES LOGIQUES OU EXCLUSIF

L'étude de la fonction OU EXCLUSIF prend place immédiatement après celle de la fonction OU, afin de faciliter la comparaison entre ces deux opérateurs. Elle s'effectue à l'aide du circuit CD 4070, installé sur le module "portes logiques".

En associant plusieurs modules et fonctions (NON, ET, OU), on établit expérimentalement une relation de l'algèbre booléenne.

MATERIEL NECESSAIRE

- alimentation stabilisée 5 V (Led n° 100)
- deux modules "portes logiques" (Led n° 100)
- un module "inverseurs et triggers" (Led n° 101)
- circuits intégrés CD 4070, CD 4081 et CD 4071
- jeu de cordons

OBSERVATION DU MODULE

Equipé du circuit CD 4070, le module est fermé par la contre-façade représentant deux portes OU EXCLUSIF à deux entrées (voir photo). Comme pour la fiche n° 5, l'attention des élèves sera essentiellement focalisée sur cette symbolisation (comparer avec la porte OU), avec localisation des entrées et des sorties.

ETUDE DE LA FONCTION OU EXCLUSIF

Le module s'alimente par le câble de distribution amenant le +5 V et la masse. Par combinaison des états possibles des entrées (cordons reliés

aux douilles noires ou rouges), les élèves remplissent la table de vérité de la figure 1. On en conclue :

La sortie S d'une porte logique OU EXCLUSIF à deux entrées E1 et E2, est au niveau 1 si l'une **seulement** des entrées, mais pas les deux, est elle-même dans l'état 1.

REMARQUE IMPORTANTE

Le mot OU (il faut préciser EXCLUSIF) prend ici le même sens que dans la phrase : "Pierre choisit d'habiter à Marseille ou à Brest". Il ne peut pas habiter simultanément ces deux villes.

NOTATION DE LA FONCTION OU

L'opération OU EXCLUSIF se symbolise par l'écriture :

$$S = E1 \oplus E2$$

qui doit être lue : S égale E1 ou E2, exclusivement.

UNE RELATION DE L'ALGÈBRE BOOLEENNE

A ce stade des expérimentations, l'élève connaît plusieurs types de portes élémentaires : ET, NON, NON ET, OU, OU EXCLUSIF. Il en a établi, par l'observation, les tables de vérité. Il sait réaliser des associations simples (fiches n° 3, 4 et 5) et écrire les égalités qui en découlent.

Nous proposons d'élargir ce type

d'exercice au montage, maintenant plus complexe, schématisé en figure 2. Le travail se décompose en plusieurs étapes :

1 – Lire le schéma, en localisant clairement chaque fonction élémentaire (NON, ET, OU), et les interconnexions entre les sorties des unes et les entrées des autres.

2 – Etablir et écrire, pas à pas, les transformations successives opérées. Sur le schéma, on indique où apparaissent les grandeurs d'entrée E1, E2, puis leurs compléments E1, E2. On montre que le module ET délivre les quantités E1.E2, E1.E2. Enfin, on analyse le module OU pour arriver à la sortie :

$$S = (E1 \cdot \bar{E}2) + (\bar{E}1 \cdot E2)$$

3 – Construire le montage, à l'aide des trois modules indiqués. Les cordons, branchés entre sorties et entrées successives, matérialisent les interconnexions du schéma théorique.

4 – Alimenter le montage (il faut relier les masses et les douilles de +5 V entre les différents modules). En effectuant toutes les combinaisons possibles des états des entrées E1 et E2 et en relevant ceux de la sortie S, établir la table de vérité (E1, E2, S) de **l'ensemble du circuit**.

CONCLUSION

La comparaison de la table de vérité de la porte OU EXCLUSIF et de celle du circuit étudié, montre leur identité. Ces deux circuits réalisent donc la même opération logique, puisque les mêmes combinaisons des états des entrées E1 et E2 conduisent aux mêmes états de la sortie S.

On peut alors écrire l'égalité :

$$E1 \oplus E2 = (E1 \cdot \bar{E}2) + (\bar{E}1 \cdot E2)$$

(attention à lire correctement les symboles opératoires \oplus , \cdot , $+$).


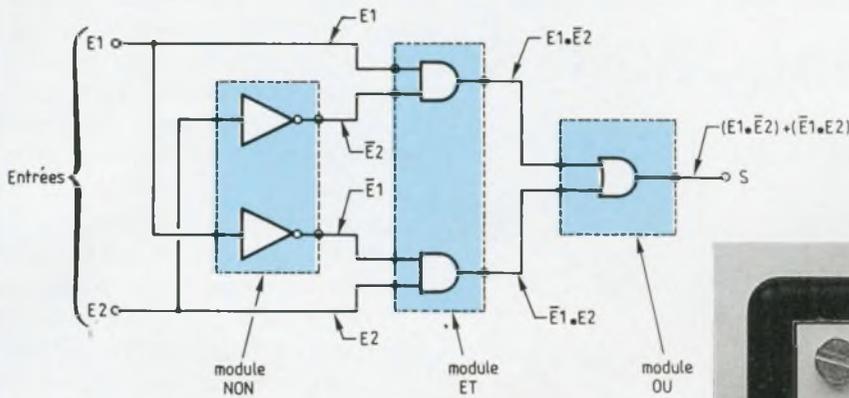



Fig. 2 : L'interconnexion de trois modules permet de réaliser, et d'écrire, en opérations élémentaires conduisant à une relation importante de l'algèbre booléenne.

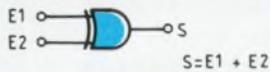

E1	E2	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

← attention!

Fig. 1 : Porte OU Exclusif et sa table de vérité.

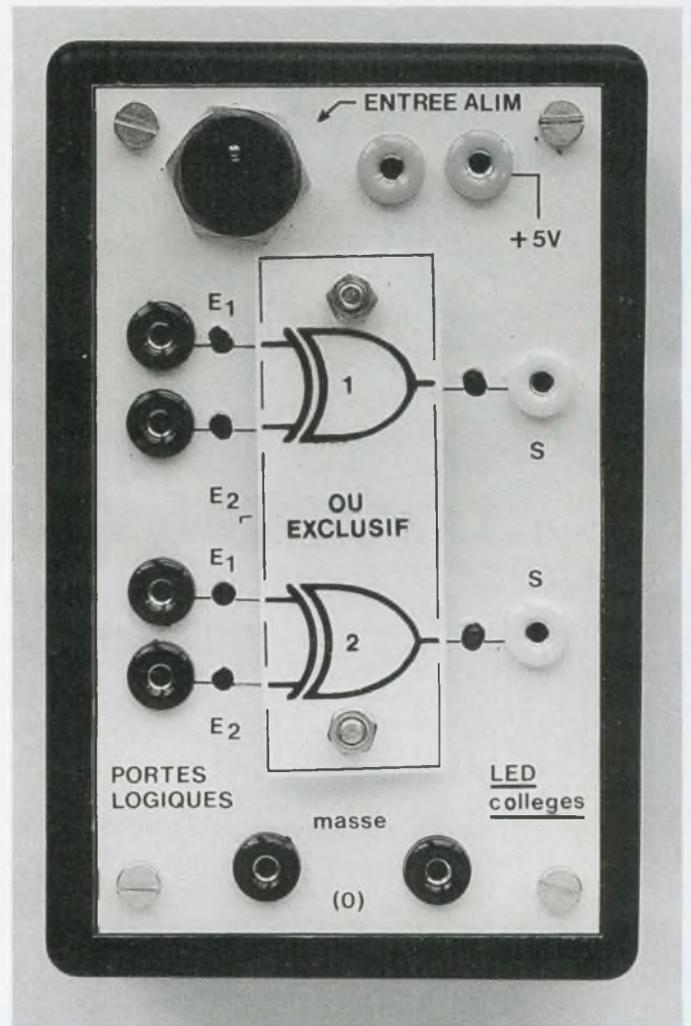

COMPLEMENT DE MANIPULATION


De même que pour les autres portes logiques, une étude dynamique à l'oscilloscope, en commandant l'une des

entrées par un générateur lent de signaux logiques et l'autre par un générateur rapide (bien respecter les niveaux 0 et +5 V sous peine de détruire les circuits intégrés), justifie l'appellation "porte" attribuée à ce type de circuit.

On fera remarquer que, si E1 par exemple est maintenue au niveau 0, S reproduit E2. Au contraire, si E1 = 1, S inverse les états appliqués sur E2.

R.R.

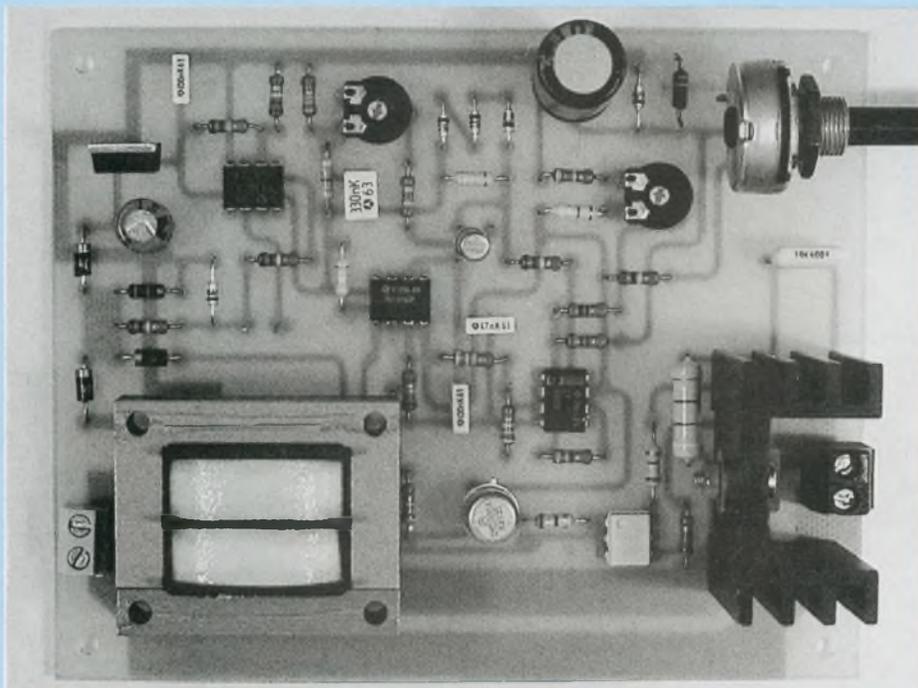ALLUMAGE PROGRESSIF POUR LAMPES HALOGENES



Les lampes halogènes, de plus en plus répandues en raison de leur rendement lumineux supérieur à celui des ampoules à incandescence ordinaires, font chauffer leur filament presque au voisinage de la température de fusion.

Le dispositif d'allumage progressif proposé réduit les risques de claquage à la mise sous tension, en même temps qu'il protège les yeux contre une montée brutale de la lumière.

LA PRODUCTION DE LUMIERE

Toutes les sources de lumière – visible, infrarouge, ou ultraviolette – fonctionnent selon le même mécanisme fondamental. Lorsqu'un électron des couches périphériques d'un atome passe d'un niveau d'énergie E2 (figu-

re 1) à un niveau inférieur E1 (E2 et E1 désignent les énergies de liaison avec le noyau), il libère un photon, c'est-à-dire un quantum d'énergie E2 – E1. La longueur d'onde λ du rayonnement associé a pour valeur :

$$\lambda = \frac{h \cdot c}{E2 - E1}$$

où c est la vitesse de la lumière (3.10^8 m/s) et h la constante de Planck ($6,6.10^{-34}$ J.s).

Plusieurs cas doivent être considérés, toutefois, selon la nature de :

- la source
- le laser.

Dans l'émission par effet Laser (Light

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) les électrons transitent tous et au même instant, du même niveau E2 vers le même niveau E1. Tous produisent donc au même instant (lumière cohérente) la même longueur d'onde (lumière monochromatique).

- La décharge dans les gaz
Dans les gaz ionisés, les transitions mettent en jeu plusieurs niveaux, dont la combinaison conduit à un spectre de raies. La répartition énergétique en fonction de la longueur d'onde λ est discontinue (exemple de la figure 2). Ce phénomène constitue la base de l'éclairage fluorescent.

- L'incandescence

L'incandescence est l'émission de lumière due à l'élévation de température d'un corps. La température fournit l'énergie nécessaire aux transitions électroniques, qui s'effectuent entre un nombre pratiquement infini de niveaux énergétiques. On aboutit à une distribution continue des longueurs d'onde, conduisant à des spectres du type représenté à la figure 3. Une remarque s'impose immédiatement : la plus grande partie de l'énergie est rayonnée dans l'infrarouge. Ainsi, dans une ampoule courante de 100 W, on utilise à peine 1 W pour s'éclairer et plus de 99 W pour se chauffer !

TECHNOLOGIE DE L'INCANDESCENCE

Toutes les lampes à incandescence utilisent un filament de tungstène.

Plusieurs raisons justifient ce choix :

- La température de fusion (3653 K, soit 3380 °C) permet des températures de fonctionnement élevées (proches de 3000 °C), ce qui conduit à des efficacités lumineuses acceptables (5 à 30 lumens/watt selon le type de lampe.
- Le taux d'évaporation du tungstène, à ces températures, reste réduit.

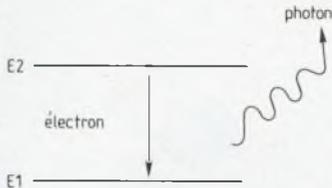


Fig. 1 : Les transitions $E_2 \rightarrow E_1$ d'un électron donne naissance à un photon.

Fig. 2 : Spectre de raies d'une lampe à vapeur de mercure.


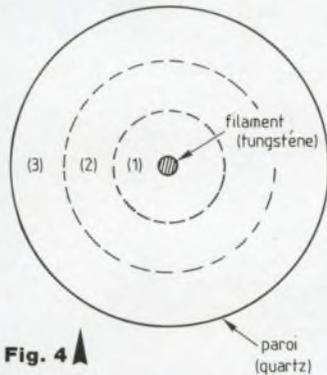
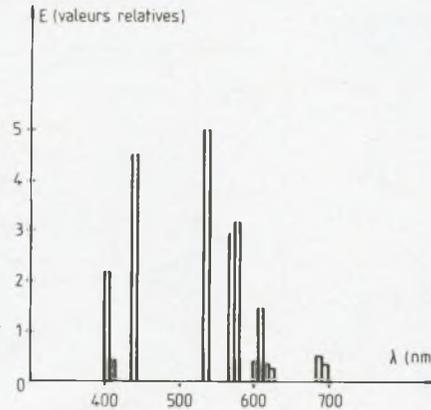


Fig. 4

Fig. 3 : Spectre d'émission d'une ampoule à incandescence.

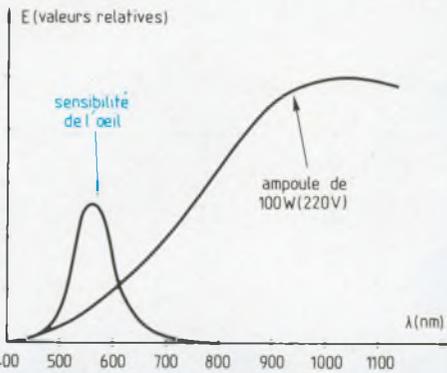

Les durées de vie moyennes atteignent ainsi le millier d'heures et le noircissement, dû au dépôt de tungstène sur l'enveloppe de l'ampoule, est limité.

• Le tungstène présente, à chaud, une résistivité élevée, autorisant une exploitation efficace de l'effet Joule.

DES GAZ INERTES AUX HALOGENES

L'époque des ampoules sous vide est révolue. On les remplit maintenant d'un gaz dont les molécules, en freinant les atomes de tungstène, ralentissent l'évaporation : on peut élever la température (meilleur rendement) et on prolonge la durée de vie.

Les ampoules ordinaires utilisent un gaz inerte, c'est-à-dire, incapable de réagir chimiquement avec le tungstène. L'azote, peu coûteux, est réservé aux ampoules de bas de gamme. L'argon

et mieux encore, le krypton, gaz rares de masses atomiques élevées, donc freinant mieux les atomes de tungstène, permettent de meilleurs rendements.

Les halogènes (iode, brome, chlore, fluor) sont au contraire des gaz qui réagissent avec la vapeur de tungstène, mais selon un processus favorable. Dans la figure 4, coupe perpendiculaire au filament d'une ampoule cylindrique, on peut distinguer trois zones concentriques :

- dans la zone centrale (1), où la température est la plus élevée, les atomes de tungstène vaporisés et ceux du gaz halogène, cohabitent sans interaction chimique.
- dans la zone intermédiaire (2), à température plus faible, tungstène et halogène s'unissent en un composé binaire, toutefois instable à cette température. Il y a perpétuellement formation

et dissociation des molécules.

• enfin, dans la zone externe (3) la moins chaude, le composé tungstène-halogène devient stable. On n'y trouve plus d'atomes de tungstène isolés et le métal ne peut se déposer sur la paroi : le noircissement est supprimé. En outre, le bilan global des réactions aboutit à une évaporation moindre du filament : on peut chauffer davantage (ce qui exige une enveloppe de quartz et non de verre), et améliorer le rendement lumineux.

LA MORT DES AMPOULES

Une ampoule à incandescence termine sa carrière lorsqu'elle "grille", c'est-à-dire par fusion localisée et rupture du filament.

Le plus souvent, ce phénomène se produit au moment de la mise sous tension. En effet, à température ambiante, le fil de tungstène est environ quinze fois moins résistant qu'à la température de fonctionnement stable. Il en résulte une brève, mais énorme surintensité. Dans les régions à faible section du filament (irrégularités de construction), l'échauffement brutal finit par entraîner la fusion.

On prolonge très sensiblement la vie d'une lampe grâce à un allumage progressif. Le gain se montre particulièrement net dans le cas des lampes halogènes, où le tungstène travaille très près de son point de fusion. Ajoutons que la montée graduelle de la luminosité, en laissant à la pupille de l'œil le temps de se fermer, économise aussi notre vue.

SCHEMAS ET FONCTIONNEMENT

Pour une analyse facile, le schéma du montage se répartit entre les figures 5, 6 et 7, dont chacune correspond à l'une des fonctions principales. On se repor-

ALLUMAGE PROGRESSIF POUR HALOGENES

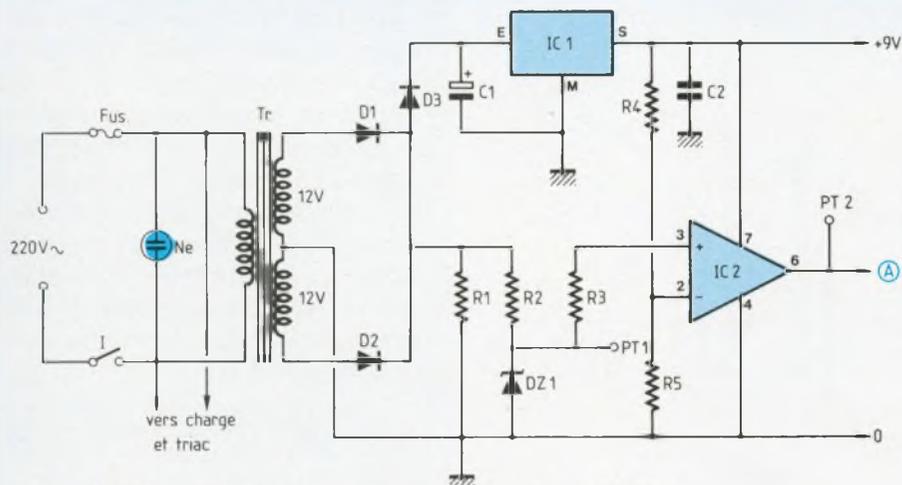


Fig. 5 : Dispositif de redressement qui exploite trois diodes.

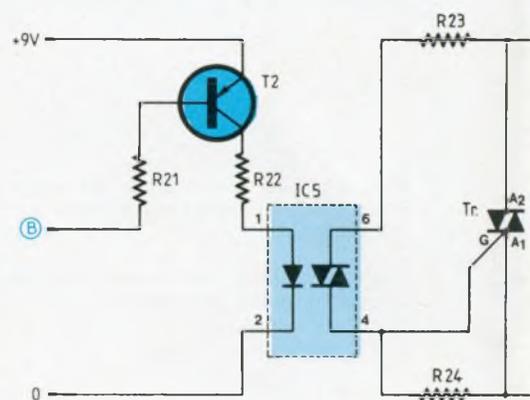


Fig. 7

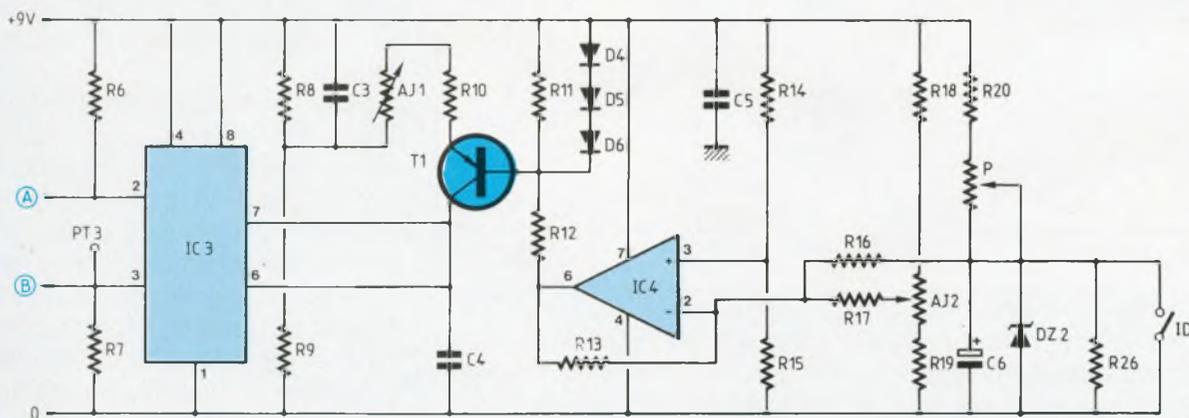


Fig. 6

tera aussi aux diagrammes de la figure 8, qui montre les signaux aux points importants.

Le problème se ramenant à commander la puissance d'une lampe alimentée à travers R2, la zener DZ1 écrête ce signal à 4,7 V (point test PT1 du circuit imprimé).

à partir des crêtes de la tension redressée, D3 charge le condensateur de filtrage C1. On peut ainsi, par le régulateur CI1, disposer de la tension stabilisée de +9 V nécessaire au fonctionnement des différents circuits.

Le pont R4/R5 applique, sur l'entrée inverseuse de l'amplificateur opérationnel CI2 utilisé en comparateur, un potentiel continu de 2 V. La sortie de CI2 délivre donc, en fonction de la ten-

sion instantanée de son entrée non inverseuse, une tension théoriquement nulle, ou égale à celle de l'alimentation. En fait, compte tenu des déchets dans l'étage de sortie, les créneaux évoluent entre +2 V et +7 V environ, visibles sur la ligne b du diagramme et au point test PT2 du montage.

Appliquons ces signaux à l'entrée de déclenchement (broche 2, figure 6) du monostable CI3, de type 555. Chaque flanc descendant des impulsions fait passer la sortie (broche 3) de 0 à +9 V pour une durée T qui dépend de la constante de temps de la temporisation, c'est-à-dire de la vitesse de charge du condensateur C4 (ligne c du diagramme, point test PT3 du montage).

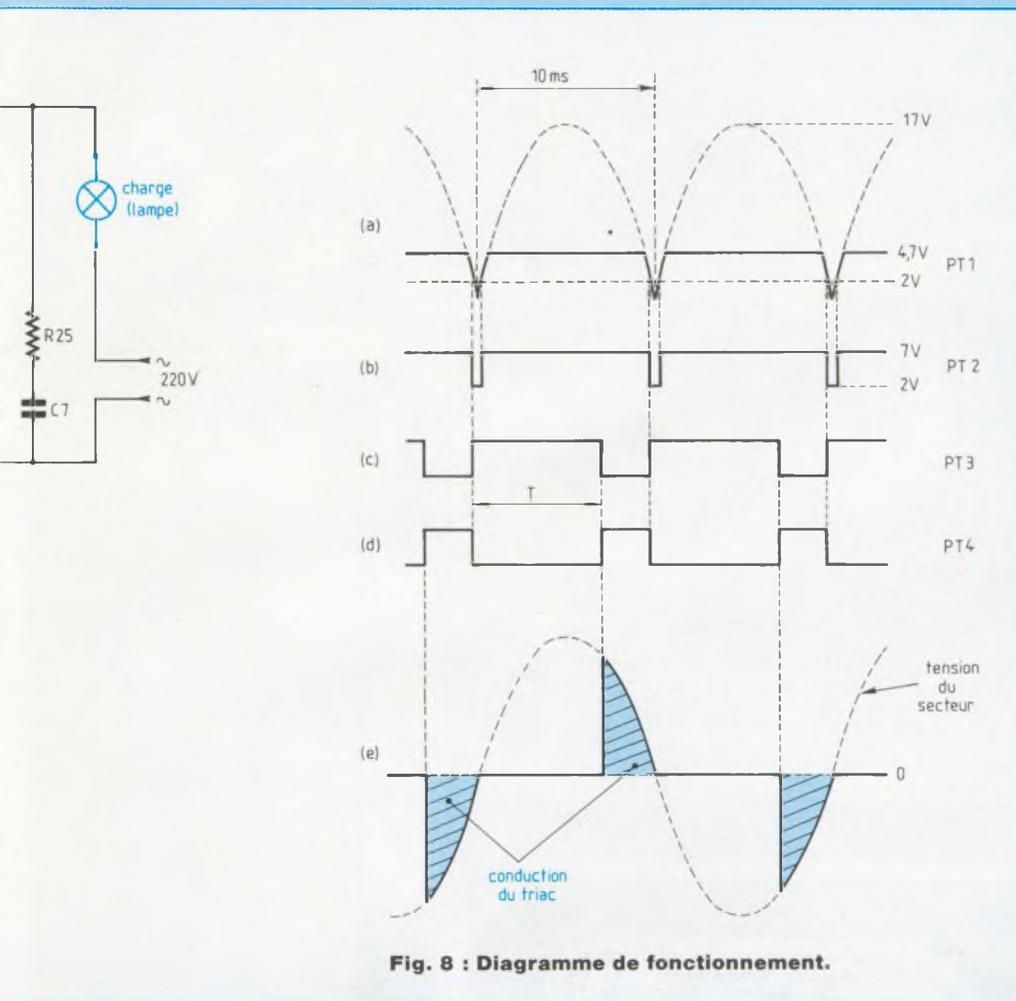


Fig. 8 : Diagramme de fonctionnement.

Examinons donc le dispositif de charge de C4 qui, assez complexe, met en jeu le transistor T1, l'amplificateur opérationnel CI4 et les composants passifs associés. CI4 travaille en sommateur inverseur, avec son entrée + polarisée à un potentiel fixe par le diviseur R14/R15. La tension sur sa sortie (broche 6) dépend des résistances R13, R16 et R17, qui fixent les gains et des potentiels appliqués aux entrées (extrémités à droite sur la figure 6) de R16 et R17.

- pour R17, ce potentiel, déterminé par R18, R19 et AJ2, est réglé une fois pour toutes, lors de la mise au point, selon des modalités que nous détaillerons plus loin.

- pour R16, le potentiel est nul à l'instant de la mise sous tension, puisque C6 est alors déchargé. Il croît exponentiellement avec la constante de temps $R20.P.C6$, réglable par le potentiomètre.

A la mise sous tension de l'appareil, la sortie 6 de CI4 se trouve à son maximum, 7 à 8 V selon la tension de déchet de l'amplificateur opérationnel. Compte tenu du choix des diviseurs R8/R9, R11/R12, de R10 et du réglage de AJ1, T1 ne conduit que très peu et C4 se charge lentement. On s'arrange pour que la pseudo-période T de C13 (ligne c, figure 8) soit voisine de 8 à 9 ms : la conduction du triac (nous verrons plus loin le mécanisme de sa

commande) n'intervient qu'à la fin de chaque demi-alternance du secteur. C'est à peu près la situation illustrée à la ligne e du diagramme. Très sous-alimentée, la lampe ne délivre qu'une faible puissance.

Au fur et à mesure que C6 se charge, avec une vitesse qui dépend du réglage de P, le potentiel descend en sortie de CI4, ce qui augmente le courant de collecteur de T1. La pseudo-période T diminue et l'angle de conduction du triac augmente : la lampe éclaire de plus en plus. La puissance atteint sa valeur nominale lorsque T devient très faible, de l'ordre de 0,5 ms. Notons que deux sécurités interdisent de descendre au-dessous de cette valeur, afin de ne pas donner lieu à des déclenchements erratiques. Ce sont :

- d'une part, la zener DZ2, qui limite à 4,7 V le potentiel appliqué à R16.
- d'autre part, les diodes D4, D5, D6, qui limitent la différence de potentiel appliquée aux résistances d'émetteur de T1, donc le courant de charge de C4.

Le reste du montage est rassemblé en figure 7. Les problèmes de liaison avec la gâchette du triac sont simplifiés par l'utilisation de l'optocoupleur CI5 (optotriac), qui assure l'isolement galvanique. T2 conduit lors des périodes de repos (tension nulle en PT3) de IC3 et délivre un potentiel positif, voisin de +9 V, sur R22 (ligne d du diagramme, point test PT4). L'optocoupleur, alors activé, déclenche la conduction du triac Tr. Celle-ci cesse à chaque passage par zéro de la tension du secteur. En sortie, on reconnaît, dans R25 et C7, le traditionnel circuit de limitation du dv/dt .

LE PROBLEME DES ALLUMAGES SUCCESSIFS

Lorsqu'on éteint le montage, donc la lampe qu'il alimente, le condensateur

ALLUMAGE PROGRESSIF POUR HALOGENES

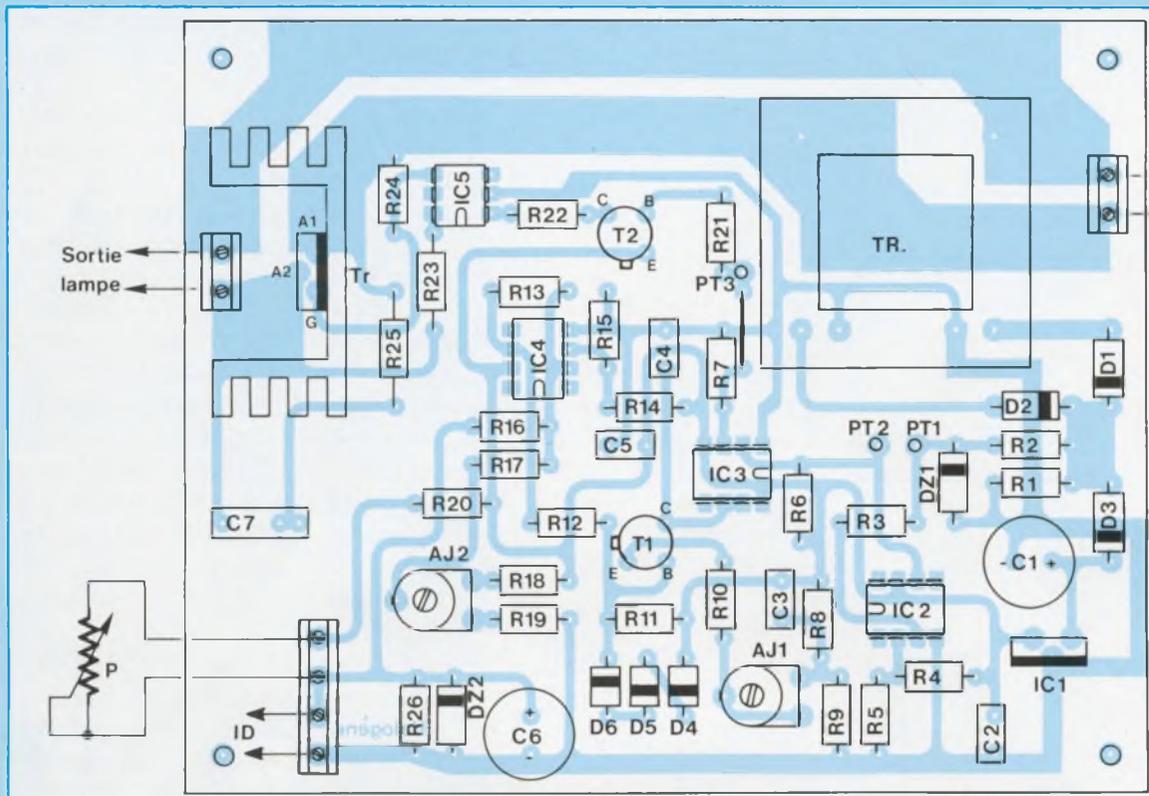


Fig. 10

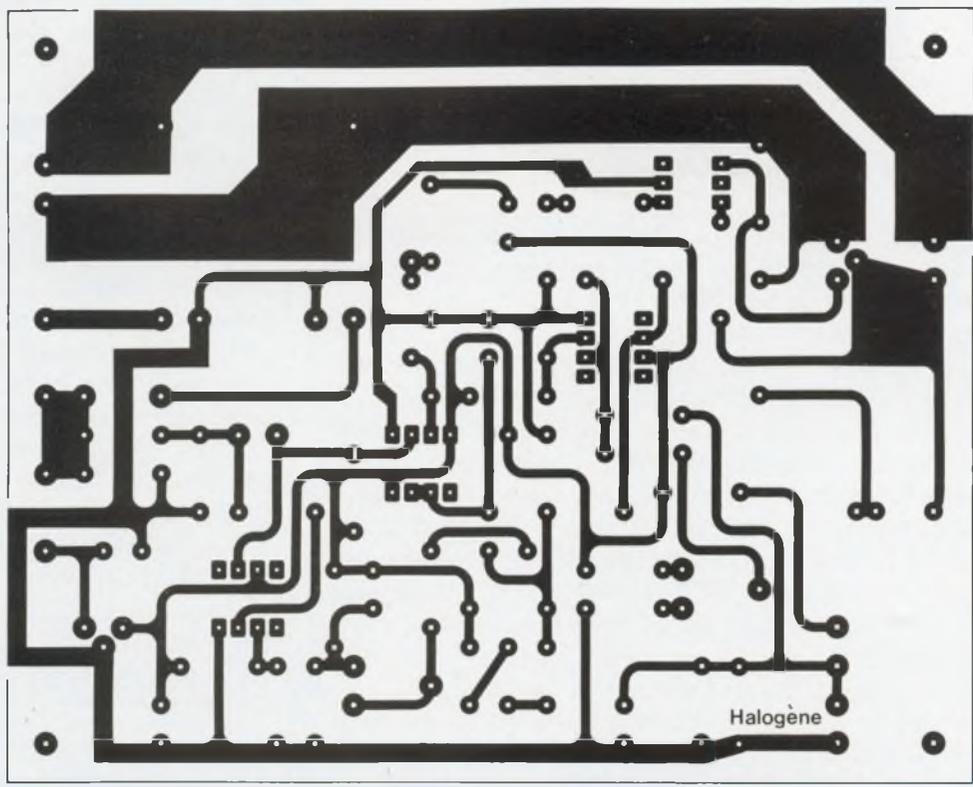


Fig. 9

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

• Résistances de 0,25 W à ± 5 %

R1 – 10 kΩ
 R2 – 1,5 kΩ
 R3 – 15 kΩ
 R4 – 5,1 kΩ
 R5 – 1,5 kΩ
 R6 – 22 kΩ
 R7 – 6,8 kΩ
 R8 – 220 Ω
 R9 – 2,2 kΩ
 R10 – 120 Ω
 R11 – 2,2 kΩ
 R12 – 1,5 kΩ
 R13 – 2,2 MΩ
 R14 – 33 kΩ
 R15 – 33 kΩ
 R16 – 1,5 MΩ
 R17 – 1 MΩ
 R18 – 330 Ω
 R19 – 47 kΩ
 R20 – 100 kΩ
 R21 – 22 kΩ
 R22 – 820 Ω
 R23 – 820 Ω
 R24 – 180 Ω
 R26 – 68 kΩ

• Résistance de 2 W à ± 5 %

R25 – 47 Ω

• Résistances ajustables

AJ1 – 1 kΩ
 AJ2 – 22 kΩ

• Potentiomètre

P – 1 MΩ linéaire

Remarque : Si on ne désire pas régler la temporisation, on peut remplacer P par une résistance fixe comprise entre

0 (strap, temporisation de 1 s environ) et 1,5 MΩ (temporisation de 15 s).

• Condensateurs Milfeuil

C2 – 100 nF
 C3 – 330 nF
 C4 – 100 nF
 C5 – 47 nF

• Condensateur plastique 400 V

C7 – 10 nF

• Condensateurs électrolytiques (sorties radiales)

C1 – 220 μF (25 V)
 C6 – 470 μF (16 V)

• Semiconducteurs

D1 – D2 – D3 – 1N 4002
 D4 – D5 – D6 – 1N 4148
 DZ1 – DZ2 – Zener 4,7 V (500 mW)
 T1 – 2N 2907
 T2 – 2N 2905
 Tr – Triac 400 V, 6 A, sensible (courant I_g < 10 mA)
 CI1 – Régulateur 7809
 CI2 – LM 741
 CI3 – 555 version MOS
 CI4 – LF 356
 CI5 – MOC 3022

• Divers

TR – Transformateur 2 x 12 V (3 à 5 VA)
 Borniers
 Voyant néon
 Porte-fusible et fusible 3,15 A (jusqu'à 500 W)
 Interrupteur ou inverseur bipolaire (voir texte) 5 A
 Boîtier : "Tôlerie Plastique" référence D 40
 Cordon secteur (5 A), prise de sortie

C6 ne se déchargerait que très lentement à travers P et R20 d'une part, R16, R17, AJ2 et R19 d'autre part. La constante de temps atteint plusieurs minutes. Dans ces conditions, même si on patiente une dizaine de minutes avant la mise sous tension suivante, la charge résiduelle de C6 suffit à appliquer à la lampe une puissance déjà importante.

Une première solution, simple, consiste à ajouter la résistance de décharge R26. Elle ne gêne en rien le fonctionnement, puisque la pleine puissance s'obtient pour une différence de potentiel voisine de 1 V aux bornes de C6. Toutefois, il faut encore un délai de 10 à 20 secondes pour un retour parfait au zéro. Cela suffit pour l'usage courant, si on ne manoeuvre pas la commande à tout instant.

Dans le cas d'allumages et d'extinctions répétés (dans un studio de photo par exemple), il faut adopter un remède plus énergique. On remplace alors l'interrupteur I de mise en fonction, unipolaire, par un inverseur bipolaire. La deuxième section de cet inverseur, référencée ID (décharge) dans la figure 6, court-circuite C6 en position d'arrêt.

CABLAGE ET MISE AU POINT

Tous les composants du montage prennent place sur le circuit imprimé de la figure 9, conformément au schéma d'implantation de la figure 10. Des borniers facilitent le raccordement du secteur et le branchement des fils de sortie vers la lampe. Pour des puissances jusqu'à 500 W (environ 2 A sous 220 V), un petit radiateur genre ML 33 (5 °C/W) suffit à refroidir le triac. Il faudrait un modèle un peu plus important (2 °C/W) pour atteindre les 1 000 W, limite imposée par le triac sélectionné.

Les indications que nous donnons pour

ALLUMAGE PROGRESSIF POUR HALOGENES

la mise au point, s'appuient sur des oscillogrammes, qui permettent de bien interpréter l'action des différents réglages. Toutefois, avec un peu de soin et un peu plus de patience, un simple voltmètre suffira. Par mesure de sécurité, on conduira les essais avec une charge réduite : ampoule à incandescence de 40 à 60 W.

ATTENTION


Les deux pistes larges, les bornes du transformateur, les broches du triac, sont reliées au secteur. Prendre toutes les précautions habituelles.

Voici la succession des opérations de réglage :


1 – Court-circuiter provisoirement le condensateur C6 (il suffit de souder un petit strap côté cuivre du circuit). Placer AJ1 à mi-course et tourner AJ2 à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La sortie en PT3 restant presque perpétuellement à l'état haut (+9 V) la lampe ne s'allume pas.

2 – Tourner très progressivement AJ2. La lampe s'allume, mais clignote. Ceci correspond à la situation de l'oscillogramme A, où la pseudo-période T du monostable dépasse 10 ms. Les angles d'ouverture du triac varient aléatoirement de zéro au maximum.

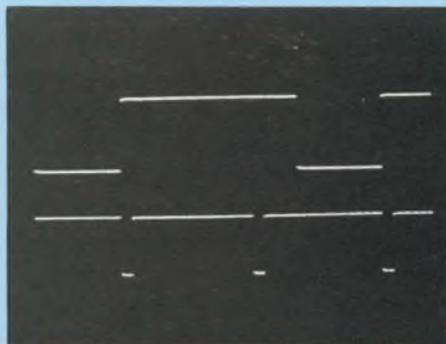
3 – Continuer à tourner AJ2 dans le même sens, jusqu'à obtenir un allumage très faible, mais parfaitement stable, de la lampe. Ceci correspond



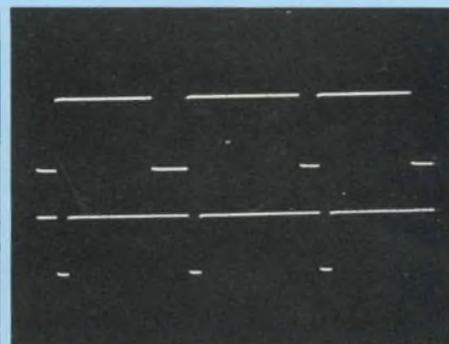
A. La trace inférieure montre les impulsions de déclenchement du 555 (broche 2) et la trace supérieure, son signal de sortie (broche 3). La pseudo-période est trop grande.



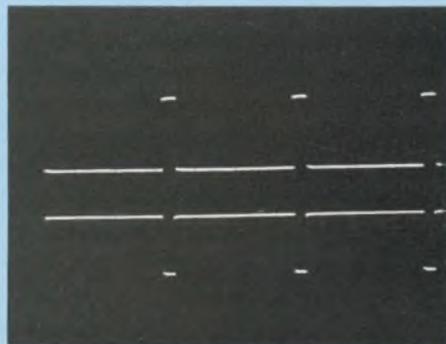B. Réglage convenable de la pseudo-période : le triac ne s'allume qu'en fin de cycle de temporisation.



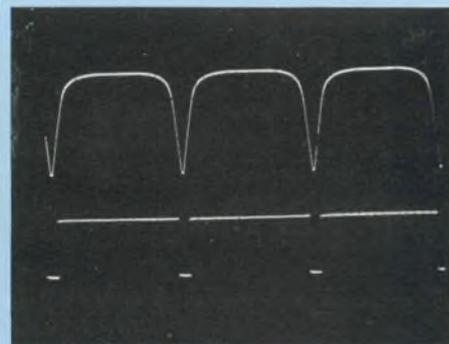C. A la puissance maximale, l'angle d'ouverture du triac approche 180°.



D. Correspondance entre le signal de commande du comparateur (en haut) et les impulsions de déclenchement (en bas).

à l'oscillogramme B, où le triac ne conduit que pendant 0,5 à 1 ms à chaque alternance.

4 – Supprimer (il faut à chaque fois débrancher le secteur !) le strap sous C6. Remettre sous tension et attendre que la lampe atteigne sa luminosité maximale. Brancher, aux bornes de la lampe, un voltmètre alternatif. Régler

AJ1 jusqu'à ce que la tension lue soit celle du secteur, à 3 ou 4 V près (par exemple, 226 V au lieu de 230 V). L'angle d'ouverture du triac donne une conduction pendant 9 à 9,5 ms pour chaque alternance, comme le montre l'oscillogramme C.

René Rateau

GRATUITEMENT avec ce n° 102

Recevez gratuitement une plaque présensibilisée positive 1 face 160 × 100 (d'une valeur de 21 F) pour chaque commande de film positif Agfa DLD 510 p. Ce film regroupe tous les dessins des circuits imprimés à l'échelle 1 des études proposées dans un numéro. Tous ces films sont disponibles à partir du n° 86. Voir bon de commande au centre de ce numéro. Nous vous rappelons que le n° 99 de LED vous a présenté un article détaillé vous permettant de graver vous-même ces circuits imprimés, mais aussi de vous équiper d'une manière complète pour moins de 200 F.

SERVICE CIRCUITS IMPRIMES

Support verre époxy FR4 16/10 - cuivre 35 microns

Prix	Qté	Circuits non percés	Circuits percés	Circuits sériographiés	Total
<ul style="list-style-type: none"> • Pédale • Halogène • Sonde CTN • Distorsiomètre - C.I. distorsiomètre (D.F.) - Alimentation 		50,00 F 62,00 F 30,00 F	65,00 F 76,00 F 36,00 F	88,00 F 110,00 F 52,00 F	
<p>Plaque présensibilisée positive STEP Circuits époxy FR4 16/10 cuivre 35 microns</p>		1 face cuivrée	2 faces cuivrées	1 face cuivrée + 1 face sériographiée	
<p>80×100</p> <p>100×160</p> <p>150×200</p> <p>200×300</p>		10,00 F 21,00 F 40,00 F 80,00 F	12,00 F 24,00 F 47,00 F 94,00 F		
TOTAL TTC					_____ F
<p>NUMERO D'ABONNE :</p> <p>Remise consentie 25 % : $\frac{\text{Total TTC} \times 3}{4}$ _____ F</p>					
Frais de port et emballage					10 F
TOTAL A PAYER					_____ F
<p>Paiement par CCP <input type="checkbox"/>, par chèque bancaire <input type="checkbox"/> ou par mandat <input type="checkbox"/></p> <p>à adresser aux Editions Périodes 1, boulevard Ney 75018 Paris</p> <p>NOM</p> <p>PRENOM</p> <p>ADRESSE</p>					

BON DE COMMANDE

Pour compléter votre collection de LED
à adresser aux EDITIONS PERIODES
service abonnements

1, boulevard Ney 75018 PARIS

Je désire : n° 62 n° 63 n° 65
 ... n° 66 ... n° 67 ... n° 68 ... n° 71
 ... n° 72 ... n° 73 ... n° 74 ... n° 75
 ... n° 76 ... n° 77 ... n° 79 ... n° 80
 ... n° 81 ... n° 82 ... n° 83 ... n° 84
 ... n° 85 ... n° 86 ... n° 87 ... n° 88
 ... n° 89 ... n° 90 ... n° 91 ... n° 92
 ... n° 93 ... n° 94 ... n° 95 ... n° 96
 ... n° 97 ... n° 98 ... n° 99 ... n° 100
 n° 101

Les numéros non mentionnés sont épuisés.

(Indiquer la quantité et cocher les cases correspondantes au numéros désirés).


Je vous fais parvenir ci-joint le montant
de F par CCP par chèque bancaire
par mandat

25 F le numéro (frais de port compris)

42 F pour le numéro spécial n° 81

Mon nom :

Mon adresse :

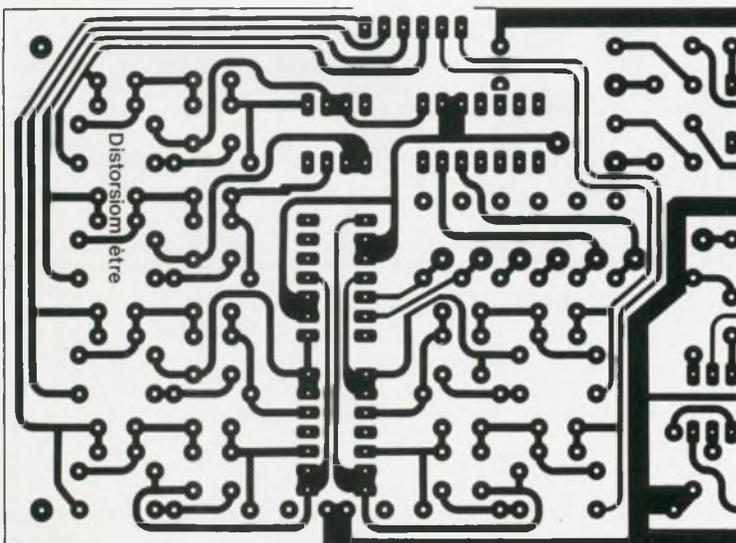

GRATUITEMENT

Une plaque présensibilisée positive
1 face, 100×160, en verre époxy FR4
avec ce film positif Agfa.

UN SERVICE
COMPLEMENTAIRE
AU SERVICE CIRCUITS IMPRIMES
POUR LA GRAVURE DE VOS C.I.

LE FILM POSITIF AGFA DLD510p format 21×29,7

Regroupant tous les circuits imprimés
à l'échelle 1 des études proposées
dans le numéro au prix unitaire
de 40,00 F (port compris)

Je désire recevoir le film positif du Led n° 102

Paiement par CCP par chèque bancaire
ou par mandat à adresser aux Editions Périodes
1, boulevard Ney, 75018 Paris

NOM

PRENOM

ADRESSE



SAINT QUENTIN RADIO

STATION TANGER

EXTRAIT DE NOTRE CATALOGUE DES COMPOSANTS UTILISES DANS LES MONTAGES LED

LM 344 H	F : 84
LM 144 H	F : 295
LM 395 T	F : 27
MJ 15002	F : 30
MJ 15025	F : 44
IRF 120	F : 26
IRF 150	F : 42
LM 317 HVK	F : 86
TDA 1520 A	F : 33
TDA 1514 A	F : 59
DISSIPATEURS	
150 mm	F : 93
200 mm	F : 127
LED RECTANGULAIRES	
7 x 15 mm	
Rouge	F : 25
Verte	F : 16
CONDENSATEURS	
10 000 µF/100 V	F : 295
4 700 µF/63 V	F : 92
22 000 µF/100 V	F : 595

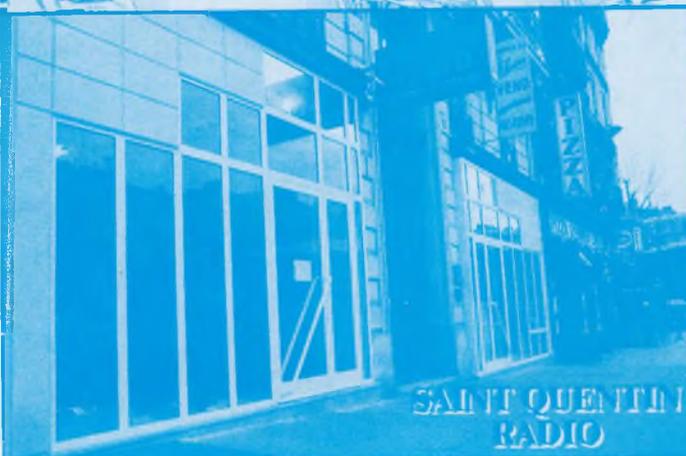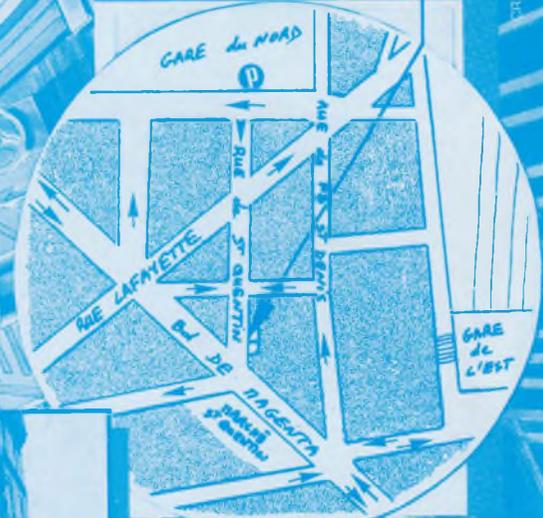
Ouvert du lundi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h
Le samedi
fermeture à 18 h 30



SAINT QUENTIN RADIO / SQR
6, rue de Saint-Quentin
75010 PARIS

Catalogue : par correspondance F : 30
au comptoir F : 15

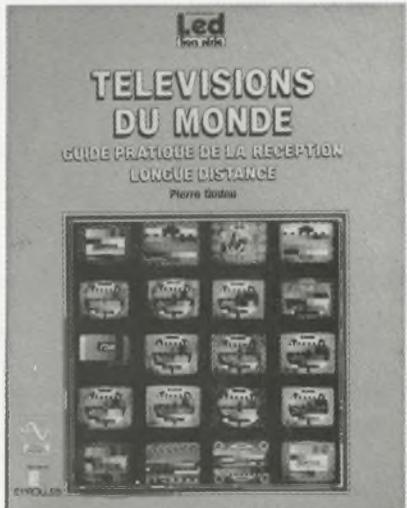Tél. : (1) 40.37.70.74
Fax : (1) 40.37.70.91



Véritable guide pratique de la réception télévision longue distance, cet ouvrage rédigé par un passionné de transmissions, Pierre Godou, vous révélera tous les moyens pour recevoir dans des conditions correctes les émetteurs TV lointains. Passionnant, facile à lire, ce livre aborde tous les sujets de la réception TV, au-delà des frontières du possible quotidien, ouvrant la voie vers une nouvelle forme de loisir. Tous les matériels sont passés en revue, de l'émetteur jusqu'aux téléviseurs multistandards en passant par les antennes spéciales et la réception par satellite. Les phénomènes de propagation des ondes sous toutes leurs formes selon les conditions météorologiques sont abordés. Un catalogue des mires TV du monde entier facilitera l'identification précise des émetteurs.

Agréable à lire et à assimiler cet ouvrage ouvre de nouveaux horizons sur la télévision longue distance ou DX-TV. "Télévisions du Monde", le dernier Led hors série, est édité par les Editions Fréquences et diffusé par Eyrolles 66, boulevard Saint-Germain, 75240 Paris Cedex 05.

BON DE COMMANDE

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences, 1, boulevard Ney, 75018 Paris.

Je désire recevoir "Télévisions du Monde" au prix de 287 F port compris.

NOM PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

Ci-joint mon règlement par : C.C.P. Chèque bancaire Mandat

vient de paraître



144 pages
tout sur l'autoradio
son utilisation
ses caractéristiques
le montage
l'antiparasitage
la réception
+
glossaire
des termes techniques
+
toutes les fréquences
des stations FM en France

L'autoradio est devenu le « compagnon » indispensable des parcours en automobile. Ce livre vous révèle non seulement comment l'autoradio fonctionne, quelles sont les caractéristiques importantes qu'il faut retenir avant tout choix mais aussi toutes les possibilités d'exploitation pour en tirer le meilleur parti. L'auteur, Raoul Hébert, grand spécialiste de la réception HF, vous initie à tous les modes d'utilisation actuels et futur de l'autoradio. Il attire votre attention sur toutes les astuces que peut dissimuler un autoradio.

Un glossaire technique facilite la compréhension des termes les plus souvent employés en autoradio. Vous trouvez également la liste des émetteurs FM en France et leurs fréquences de réception.

Un livre indispensable pour tout savoir sur l'autoradio, édité par les Editions Fréquences et diffusé par Eyrolles, 66, boulevard Saint-Germain, 75240 Paris Cedex 05.

BON DE COMMANDE

Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences, 1, boulevard Ney, 75018 Paris.

Je désire recevoir « L'AUTORADIO TOME 1 » au prix de 132 F, port compris

NOM _____ PRENOM _____

ADRESSE _____

CODE POSTAL _____ VILLE _____

Ci-joint mon règlement par :

C.C.P.

Chèque bancaire

Mandat

LA BIBLIOTHEQUE TECHNIQUE DES EDITIONS FREQUENCES



vous propose d'en savoir beaucoup plus sur :

— L'ELECTRONIQUE —

LES BASES DE L'ELECTRONIQUE



Par **Raymond Breton.**
1988 - 84 p.

P32 147 F TTC port compris

Ouvrage d'initiation par excellence, «Les bases de l'électronique» abordent, dans un langage compréhensible par tous, sans formulations mathématiques, les divers aspects de l'électronique. De la résistance à l'amplificateur opérationnel en passant par les divers composants actifs, tous les éléments clés de l'électronique sont étudiés ainsi que leur mise en application. L'auteur, outre ses compétences en électronique, s'est occupé de formation dans l'industrie. Son sens de la communication, basé sur un langage pédagogique et compréhensible de tous donne à ce livre un attrait tout particulier, le «sens physique» des phénomènes abordés est évident. Le but que s'était fixé l'auteur : pouvoir mettre en œuvre l'électronique en comprenant ce que l'on fait et sans outils mathématiques a donc parfaitement été atteint.

L'AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL



Par **Pierre Mayé.**
1988, 88 p.

P41 157 F TTC port compris

Composant-clé de l'électronique d'aujourd'hui, l'amplificateur opérationnel est à la base d'une multitude d'applications tant en linéaire qu'en commutation. L'auteur, agrégé de physique et professeur en BTS, a réalisé cet ouvrage tout simplement parce qu'il n'existait pas pour les besoins de son enseignement. Les principales applications de l'amplificateur opérationnel y sont décrites et classées par catégories. Pour chaque montage, le fonctionnement est analysé, les formules permettant le calcul des composants établies et les performances obtenues commentées. Des exemples de réalisation comportant toutes les données nécessaires sont fournis pour les principales fonctions. Ce livre à la fois précis et concis est très complet, il s'adresse aux enseignants certes mais également aux utilisateurs de l'électronique. C'est aussi un outil de travail pour professionnels et amateurs.

INITIATION A LA MESURE ELECTRONIQUE



Par **Michel Casabo.**
1986 - 120 p.

P23 152 F TTC port compris

Il n'existait pas, jusqu'à présent, un ouvrage couvrant de manière générale mais précise, l'ensemble des problèmes relatifs à l'instrumentation et à la méthodologie du laboratoire électronique. C'est chose faite aujourd'hui avec ce volume récemment paru.

LES MONTAGES ELECTRONIQUES



Par **Jean-Pierre Lemoine.**
1986 - 276 p.

P30 287 F TTC port compris

Domaine en perpétuelle évolution, l'électronique ne cesse d'apporter des solutions nouvelles à de multiples secteurs. Il importe, pour tout passionné d'électronique, à quel niveau que ce soit, de l'amateur au professionnel, d'acquiescer un savoir découlant de la mémorisation et aussi de la pratique du plus grand nombre de circuits de base. C'est ce que permet réellement ce livre. Organisé en trois grandes rubriques : Connaître, Pratiquer et Inventer, cet ouvrage guide le lecteur sur près de 300 pages avec près de 1 000 dessins et représentations, pour l'amener à ce qu'il soit à même de concevoir ses montages par lui-même. C'est aussi un outil de travail aidant à la sélection d'un composant, permettant de trouver un montage réalisant une fonction donnée... et bien d'autres détails d'ordre pratique.

La liste complète de nos ouvrages peut vous être expédiée gratuitement sur simple demande.

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Editions Eyrolles.
Bon de commande à retourner aux Editions Fréquences 1, boulevard Ney 75018 Paris.

Indiquez le ou les codes :


NOM PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

Ci-joint mon règlement par : C.C.P. Chèque bancaire Mandat

DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

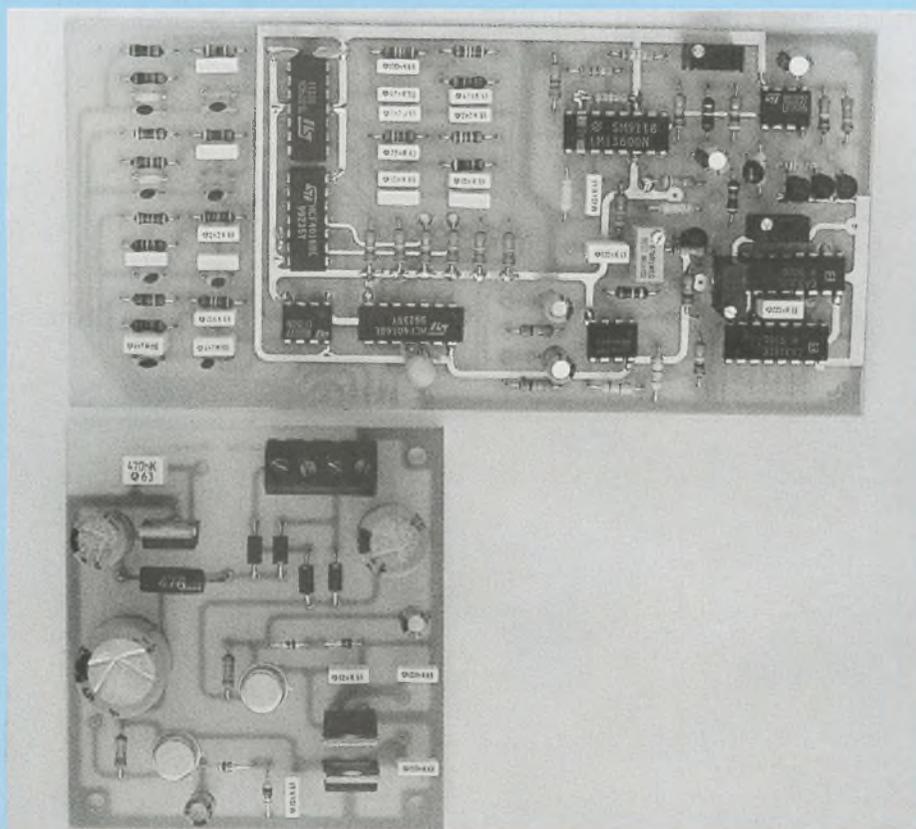

1^o partie

Une puissance de sortie suffisamment élevée pour une restitution complète de la dynamique et un taux de distorsion réduit, sont les paramètres essentiels qui caractérisent la fidélité d'une chaîne de reproduction sonore. Or, le traitement du signal s'accompagne de déformations inévitables, qui se manifestent à travers les diverses formes de distorsion : harmonique, ou d'intermodulation.

Construisant régulièrement les amplificateurs et pré-amplificateurs décrits dans la revue, nos lecteurs trouveront quelque intérêt à tester leurs matériels et à en affiner les réglages. L'appareil proposé mesure

le taux de distorsion harmonique.

SPECTRE D'UN SIGNAL PERIODIQUE

Le plus simple de tous les signaux périodiques, qui ne contient qu'une

seule fréquence (son pur, lumière monochromatique, etc ...) est la sinusoïde. Le théorème de la décomposition en série de Fourier nous apprend que tous les autres signaux périodiques, aussi compliquée que soit leur forme, peuvent se décomposer en une somme de sinusoïdes. Si F est la fréquence du signal de départ, on trouve à l'intérieur de cette somme, dans le cas le plus général :

- une sinusoïde de fréquence F , qui s'appelle le **fondamental**.
- des sinusoïdes de fréquences $2F$, $3F$, ... nF ..., qui constituent les harmoniques de rangs 2, 3, ... n ...

On peut matérialiser cette décomposition par un diagramme du type indiqué à la figure 1. Les fréquences du fondamental et de ses harmoniques sont portées en abscisses. Les ordonnées (hauteur des traits) indiquent la contribution relative de chaque composante, c'est-à-dire son amplitude.

LA DISTORSION HARMONIQUE

Il n'est pas toujours indispensable de recourir à une description aussi détaillée que celle de la figure 1. Lorsque, notamment, le signal périodique de fréquence F analysé ne s'écarte que très peu de la sinusoïde, on peut l'assimiler simplement à une sinusoïde légèrement déformée, c'est-à-dire ... distordue. Dans ces conditions, il suffit de connaître la contribution globale de l'ensemble des harmoniques et de la chiffrer en pourcentage du signal complet : cette mesure donne le **taux de distorsion**. Mais ce point de vue demande réflexion.

En électroacoustique, domaine particulièrement concerné par les mesures de distorsion, l'oreille réagit aux énergies ou aux puissances délivrées aux transducteurs de sortie : haut-parleurs, ou écouteurs. Si on se rapporte aux

TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

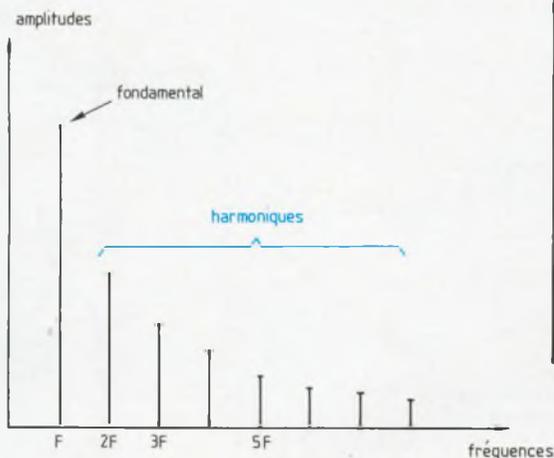


Fig. 1 : Décomposition spectrale d'un signal complexe.

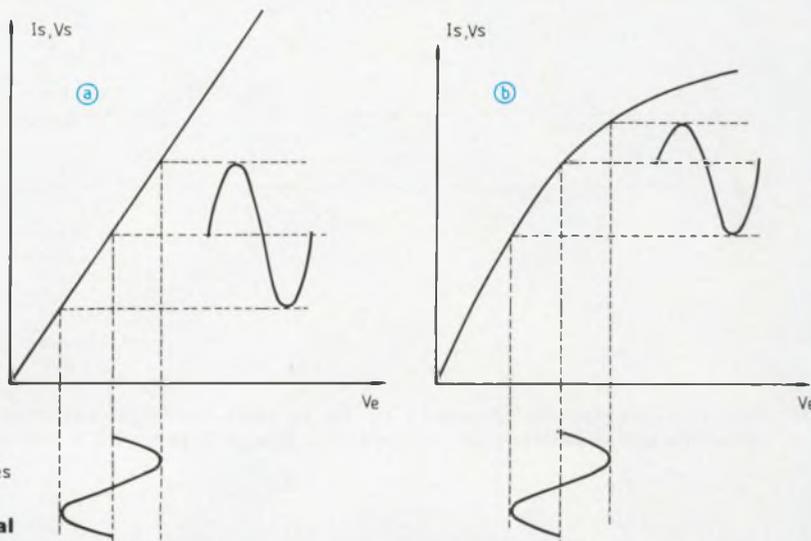


Fig. 2 : La courbure de la caractéristique de l'amplificateur entraîne une déformation du signal de sortie.

AVERTISSEMENT

Le distorsiomètre – sauf à le réduire au rang de gadget – est un appareil délicat à construire et même à exploiter (dans le prochain numéro, nous fournirons précisions et conseils sur ce dernier point). Pour mener l'entreprise à terme, il faut :

- Maîtriser la théorie, au moins sous la forme simplifiée et condensée qu'impose le volume limité d'un périodique.
- Faire preuve d'une solide expérience dans la réalisation de montages qui

exigent beaucoup de minutie : circuits imprimés à double face, implantation dense, interconnexions nombreuses.

• Disposer du matériel de mesure indispensable aux essais et à la mise au point. Dans le cas présent, on ne peut se passer d'un oscilloscope à double trace.

La principale difficulté du montage proposé réside dans le tri, pour appariement, des condensateurs utilisés dans les filtres réjecteurs. Une précision réel-

le de $\pm 1\%$ s'impose. Un tel tri ne peut s'effectuer qu'en partant d'un très grand nombre de condensateurs $\pm 5\%$ ou $\pm 10\%$ et en les mesurant à l'aide d'un capacimètre professionnel. Ce procédé n'étant guère accessible à l'amateur, nous lui proposons de livrer les composants préalablement sélectionnés et liassés, soit 30 condensateurs, pour une somme forfaitaire de F. 110,- port compris (voir la page "Service Circuits Imprimés").

tensions, on est alors amenés à considérer les valeurs efficaces. Or, si une tension V , somme de sinusoïdes (fondamental et harmoniques) a pour expression, en fonction du temps t :

$$V = V_1 \sin \omega t + V_2 \sin 2\omega t + \dots + V_n \sin n\omega t$$

Sa valeur efficace s'écrit :

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_n^2} / \sqrt{2}$$

on définit alors le taux global de distorsion harmonique par la quantité :

$$d = \frac{\sqrt{V_2^2 + \dots + V_n^2}}{\sqrt{V_1^2 + V_2^2 + \dots + V_n^2}}$$

SOURCES DE DISTORSION HARMONIQUE

A l'entrée d'un amplificateur, appliquons une tension v_e parfaitement sinusoïdale : c'est le signal de commande des figures 2a et 2b. Si la caractéristique de transfert de l'amplificateur était rectiligne (2a), on retrouverait en sortie un courant I_s ou une tension V_s parfaitement proportionnels à v_e , donc sinusoïdaux. En réalité, la caractéristique présente toujours une légère courbure, que nous avons exagérée pour la clarté du dessin (2b). Le signal de sortie,

alors déformé, contient des harmoniques. C'est la distorsion introduite par l'amplificateur.

PUISSANCE MAXIMALE ET DISTORSION

Soient $+E$ et $-E$ les limites d'écrêtage d'un amplificateur de puissance, qu'on suppose alimenté symétriquement par rapport à la masse (figure 3). L'appareil est excité par une tension d'entrée sinusoïdale.

La tension maximale de sortie, sans écrêtage, s'inscrit entre $-E$ et $+E$. Il lui

DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

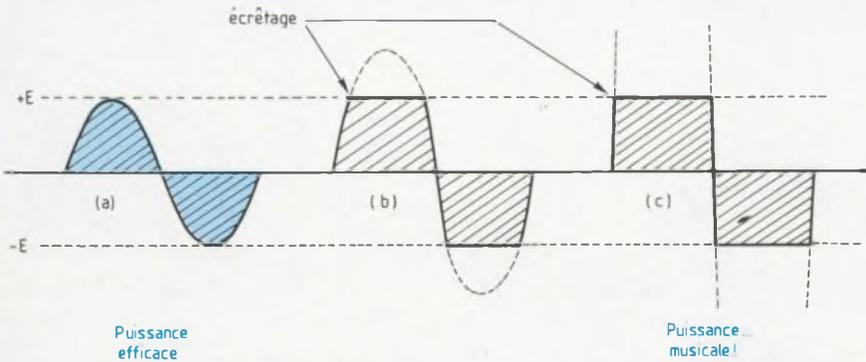


Fig. 3 : La puissance délivrée à la charge est proportionnelle à la surface délimitée par la courbe, sur une période. Elle croît lorsqu'il y a écrêtage.

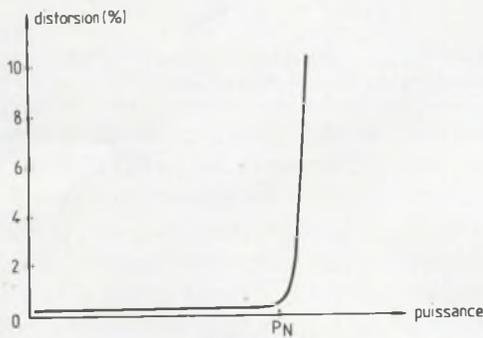
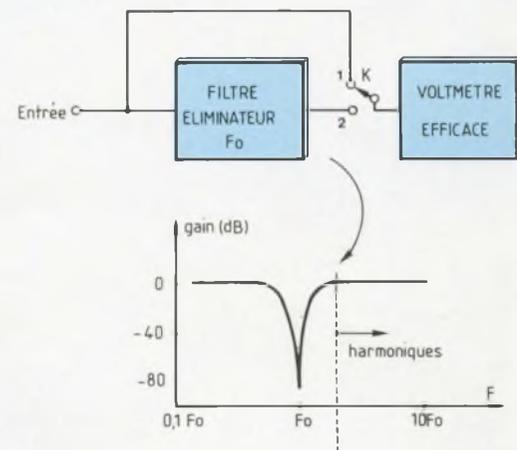


Fig. 4 : Distorsion en fonction de la puissance de sortie.


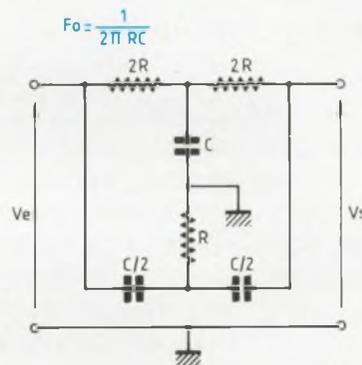


Fig. 6 : Filtre éliminateur en double T.

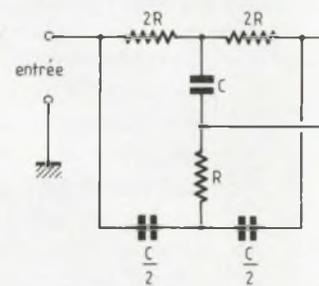

correspond une puissance proportionnelle à la surface de la sinusoïde dessinée en (a) : c'est la puissance efficace maximale (puissance RMS). Il s'agit naturellement de celle qu'indique Led pour ses réalisations.

Si on augmente la tension d'entrée, l'écrêtage tronque la sinusoïde de sortie : la distorsion augmente très rapidement. On remarquera aussi que la puissance, toujours proportionnelle à la surface, augmente. En appliquant une tension d'entrée extrêmement grande, on recueille, en sortie, des signaux pratiquement rectangulaires (figure 3c). La surface – donc la puissance délivrée à la charge – sont exactement deux fois supérieures à celles de la figure 3a. C'est ce que les

constructeurs ont jugé bon d'appeler : puissance musicale !

Les acheteurs profanes peuvent s'y laisser prendre en grande surface. Nos lecteurs, non ! Un calcul détaillé, à partir de la décomposition en série de Fourier, montrerait que le taux de distorsion, dans cette situation extrême, atteint 50 %. La courbe typique de la figure 4 montre, d'ailleurs, comment évolue la distorsion d'un amplificateur au-delà de sa puissance nominale efficace.

PRINCIPE DE MESURE DE LA DISTORSION

Le montage de la figure 5 comporte,

pour l'essentiel, un filtre éliminateur de fréquence. Il s'agit d'un circuit qui, dans l'idéal, laisse passer toutes les fréquences sans atténuation (gain 0 dB), à l'exception de la fréquence F_0 sur laquelle il est accordé. Pour celle-ci, l'élimination théorique devrait être totale.

Appliquons alors, sur l'entrée, le signal à analyser, c'est-à-dire une sinusoïde distordue à la fréquence F_0 . Dans la position 1 du commutateur K, on mesure sa tension efficace, à l'aide d'un voltmètre efficace vrai. Basculons ensuite le commutateur K en position 2. Le filtre éliminant le fondamental F_0 , on mesure la tension efficace de l'ensemble des harmoniques. D'après la définition donnée plus haut, le rapport

TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

◀ Fig. 5 : Principe de mesure de la distorsion harmonique.

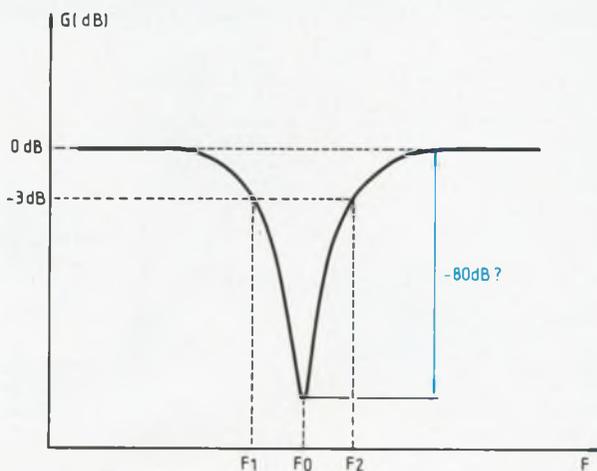


Fig. 7

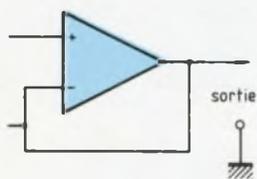


Fig. 8

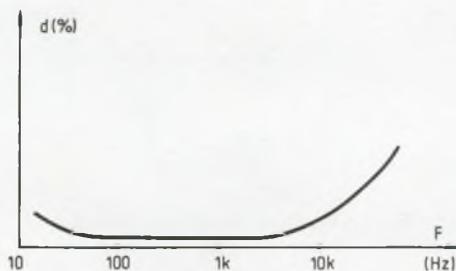


Fig. 9 : Evolution de la distorsion harmonique avec la fréquence.

de ces deux mesures donne le taux de distorsion harmonique totale.

La difficulté, on s'en doute, réside dans la construction du filtre éliminateur, dès lors qu'on désire accéder à des taux de distorsion nettement inférieurs à 1 %.

FILTRE EN DOUBLE T

Un tel filtre, dont nous épargnerons l'analyse à nos lecteurs (les plus curieux pourront consulter les traités d'électronique), se compose de deux cellules en T, dont on réunit les entrées l'une à l'autre, ainsi que les sorties. Si on respecte les valeurs relatives indiquées dans la figure 6, les calculs montrent que le creux de transmission se

situe à la fréquence :

$$F_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

La courbe 1 de la figure 7, où les fréquences sont représentées en abscisses avec une échelle logarithmique, montre la courbe de réponse du circuit, qui appelle plusieurs remarques : 1 – Même sans étude mathématique du filtre, on conçoit que celui-ci associe, en première approximation, une section passe-bas (coupure à F1) et une section passe-haut (coupure à F2) ; la fondamentale F₀ à éliminer se situe évidemment entre ces deux valeurs.

2 – On doit exiger, pour F₀, une crevasse très profonde. Soit en effet à déceler, par exemple, un taux de dis-

torsion de 0,01 % : le filtre doit alors atténuer la fréquence F₀ dans un rapport d'au moins 10 000, soit -80 dB ! 3 – Il faut aussi une crevasse très étroite, pour que l'harmonique de rang 2 (2F₀) ne subisse qu'une atténuation négligeable.

L'ensemble de ces observations conduit à deux conséquences pratiques. La première est qu'il faut recourir à un filtre actif ; la deuxième, qu'il est impératif d'apparier les composants R et 2R, C et C/2, avec une précision de l'ordre de 1 % (2 % à l'extrême limite !). Encore une fois sans calcul, nous donnons, en figure 8, le schéma du filtre actif éliminateur : il conduit à la courbe quasi-idéale de la figure 7 ... si les composants sont parfaitement apparés, ce problème constitue la difficulté essentielle du montage.

CHOIX DES FREQUENCES DE MESURE

Dans un amplificateur de puissance convenablement conçu et réglé, utilisé au-dessous des limites d'écrêtage, la distorsion harmonique varie avec la fréquence selon une loi dont la figure 9 donne l'allure typique. Les meilleurs résultats se situent au centre de la gamme audible et s'y maintiennent sensiblement constants de 300 à 3 000 Hz environ : il est inutile de multiplier les mesures dans cette zone. La distorsion croît légèrement aux fréquences les plus basses et, de façon plus importante, aux fréquences élevées. Nous avons donc choisi de réaliser six mesures (6, pour les facilités de commutation) échelonnées selon la progression : 30 Hz, 200 Hz, 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz et 15 kHz.

SYNOPTIQUE DU DISTORSIOMETRE

On le trouvera en figure 10. Les six

DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

filtres aux fréquences précédemment indiquées et référencées F1 à F6, reçoivent le signal à analyser, évidemment calé sur les mêmes fréquences, à travers la section K1a d'un commutateur à six positions. La sortie du filtre mis en service, pratiquement débarrassée de la composante fondamentale, doit transiter vers le voltmètre qui mesure la tension efficace du résidu harmonique : on sélectionne l'une ou l'autre par la section Kb du même commutateur.

En pratique, il s'est révélé beaucoup plus commode d'utiliser indirectement K1b pour commander la fermeture de portes analogiques (circuits CMOS CD 4016) P1 à P6. Cette technique, en réduisant le nombre de fils de liaison transportant du signal, simplifie le montage et minimise le risque de capter des tensions parasites, notamment par couplage inductif avec le transformateur d'alimentation.

Trois gammes de mesure sont prévues. Elles correspondent, à pleine échelle avec affichage numérique sur trois digits, à 99,9 % de distorsion, à 9,99 % et à 0,999 %. La dernière gamme offre ainsi une résolution théorique de 0,001 %, à la limite de ce qu'il est possible d'évaluer à l'aide d'un instrument très soigneusement construit. En pratique, elle mesurera des taux de distorsion de 0,01 % à 0,9 %, beaucoup plus réalistes ! La première gamme peut surprendre. Outre qu'elle donne accès à des taux supérieurs à 10 % (ceux qu'utilisent beaucoup de constructeurs pour annoncer les puissances efficaces maximales et notamment dans le domaine de la sonorisation automobile), elle permet de quantifier la contribution des harmoniques dans un signal non sinusoïdal : créneaux, triangles, pseudo-sinusoïdes en marches d'escalier, etc ...). Avec une telle plage de taux de distor-

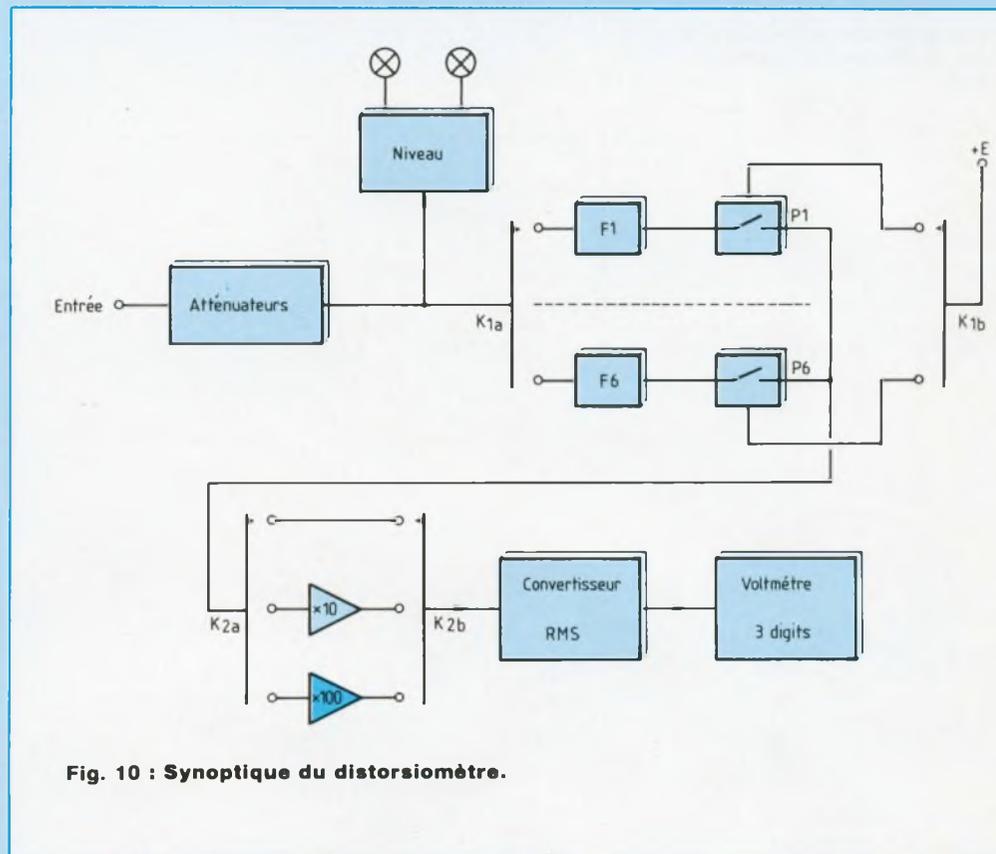


Fig. 10 : Synoptique du distorsiomètre.

sion accessibles, les amplitudes des résidus s'étagent sur plusieurs ordres de grandeur, d'une fraction de millivolt à plus d'une centaine de millivolts. Il fallait donc prévoir plusieurs calibres de mesure des tensions efficaces, correspondant aux trois échelles retenues. On y parvient à l'aide des deux sections du commutateur K2 à trois positions : le signal à mesurer peut être transmis directement, amplifié d'un facteur 10, ou d'un facteur 100. Les résidus de filtrage s'éloignent considérablement de la sinusoïde, nous avons vu qu'on définissait le taux de distorsion à partir des tensions efficaces. Avant l'entrée du voltmètre continu, prend donc place un convertisseur RMS : c'est, avec les filtres, un des éléments essentiels du montage et nous l'étudierons en détail.

Revenons, pour finir, sur les circuits d'entrée. Les appareils testés, préamplificateurs et amplificateurs Hi-Fi le plus souvent, délivrent des signaux d'amplitudes extrêmement variables : de l'ordre du volt, jusqu'à plusieurs dizaines de volts. Pour n'avoir pas à mesurer à chaque fois deux niveaux (avant et après le filtre), et pour éviter la saturation et même la destruction des circuits du distorsiomètre, on applique toujours, sur l'entrée des filtres, donc sur le point commun de K1a, le même niveau. L'entrée comporte donc, en cascade, un atténuateur à décades ($\times 1$ ou $\times 0,1$) et un atténuateur progressif. Un détecteur de niveau compare le signal obtenu à une tension de référence, la visualisation de l'équilibre s'effectuant à l'aide de deux diodes électroluminescentes.

DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

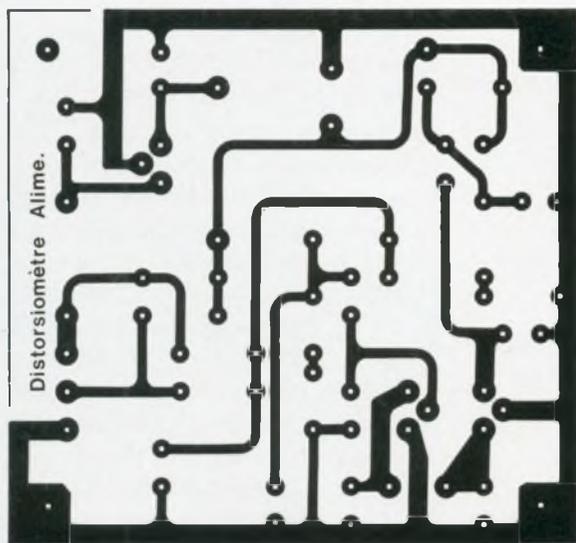


Fig. 12

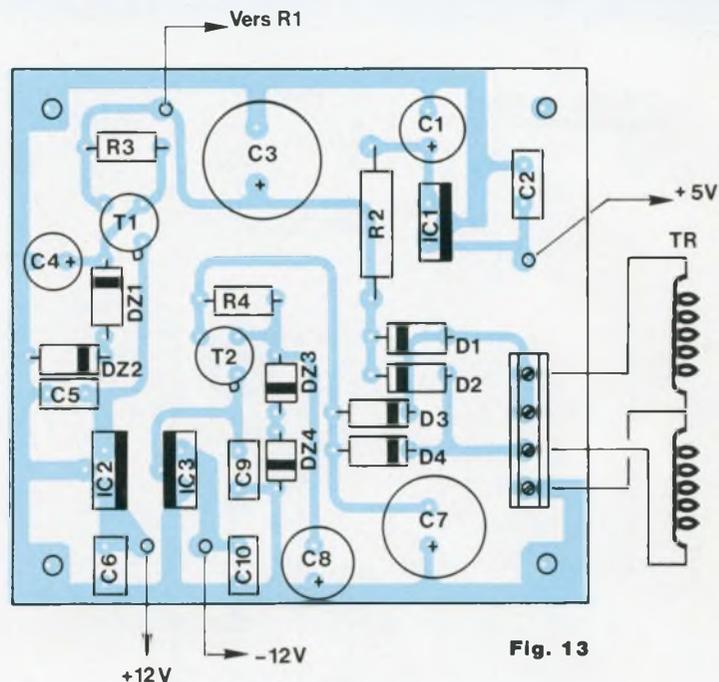


Fig. 13

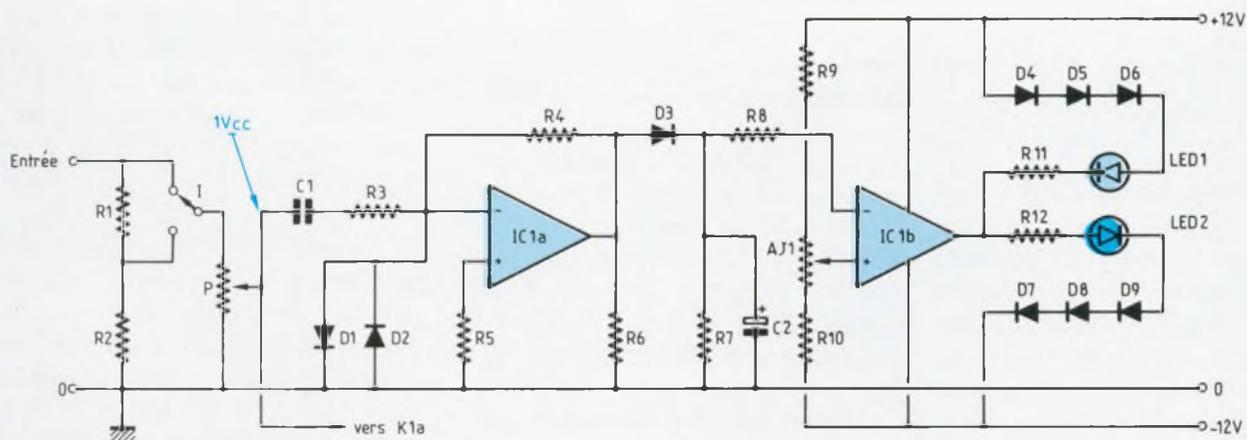


Fig. 14 : Etage d'entrée, indicateur de niveau.

On applique les signaux à analyser (préamplificateur, amplificateur, générateur sinusoïdal à tester) aux bornes du diviseur R1/R2. L'inverseur I permet d'en prélever, soit la totalité, soit


la fraction :

$$\frac{R2}{R1 + R2}$$

Un nouveau dosage est effectué par le potentiomètre P, dont le curseur

attaque à la fois les circuits de mesure (commutateur K1a) et l'indicateur de niveau, construit autour de l'ensemble IC1a, IC1b. On remarquera, jusque là, l'absence de tout composant actif, sus-

TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

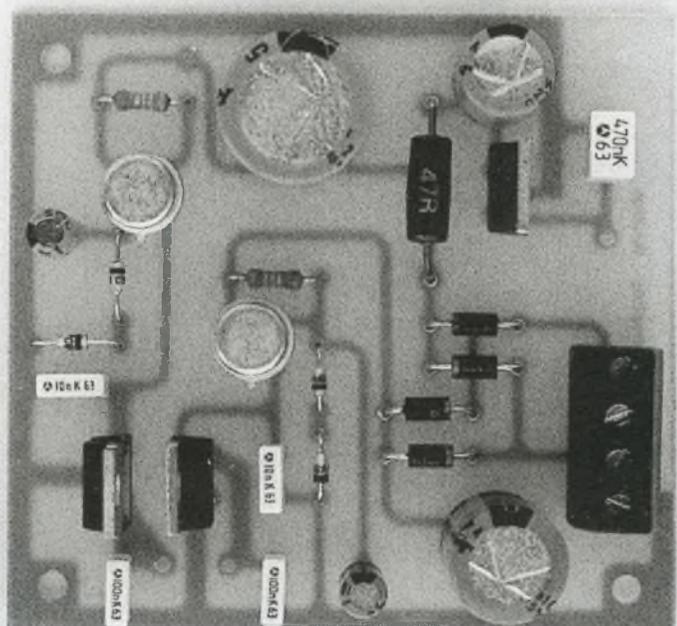

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

COMPOSANTS DE L'ALIMENTATION

• **Résistances 0,25 W à $\pm 5\%$**
R1 – 2,7 k Ω (sur platine de façade)
R3 – R4 – 2,2 k Ω

• **Résistance 3 à 5 W**
R2 – 47 Ω

• **Condensateurs électrolytiques (sorties radiales)**
C1 – 330 μ F (35 V)
C3 – 1000 μ F (50 V)
C4 – 10 μ F (25 V)
C7 – 470 μ F (50 V)
C8 – 10 μ F (25 V)

• Condensateurs Milfeuill

C2 – 470 nF
C5 – 10 nF
C6 – 100 nF
C9 – 10 nF
C10 – 100 nF

• Semiconducteurs

D1 – D2 – D3 – D4 – 1N 4002
DZ1 – DZ4 – Zener 6,2 V (500 mW)
DZ2 – DZ3 – Zener 10 V (500 mW)
LED – Diode électroluminescente (en façade)
T1 – 2N 1711
T2 – 2N 2905
IC1 – Régulateur 7805
IC2 – Régulateur 7812
IC3 – Régulateur 7912

ceptible d'ajouter, au signal, sa distortion propre.

C1 transmet le signal à l'étage CI1a, à travers R3. Cette résistance fournit une séparation suffisante pour qu'on puis-

se, ici, procéder à un écrêtage par les diodes D1 et D2, afin de protéger l'indicateur de niveau contre toute surcharge. En régime de mesure, on règle, par I et par P, l'amplitude à 1 V

crête à crête sur le curseur du potentiomètre, donc sur les entrées des filtres. Les diodes d'écrêtage restent alors bloquées toutes les deux et n'interviennent qu'à partir de 1,5 V crête à crête environ.

Par l'amplificateur IC1a, on porte à 4,7 Vcc le signal, soit une amplitude de 2,3 V pour les crêtes positives, qui chargent C2 à travers la diode D3. La tension positive aux bornes de C2, de 1,7 V lorsque le niveau du signal d'entrée est bien réglé, est comparée, par IC1b, à une tension de référence prise sur le curseur de l'ajustable AJ1. Après étalonnage (réglage de AJ1 sur un signal calibré), la diode LED1 s'allume pour une tension d'entrée trop élevée et la diode LED2 pour une tension trop faible. On notera la présence des diodes D4 à D9, qui compensent les tensions de déchet haute et basse sur la sortie de IC1b.

FILTRES ET ETAGES D'AMPLIFICATION

Nous avons déjà discuté la structure des filtres éliminateurs de fréquence et leur reconfiguration sous forme de filtres actifs. La figure 15 montre la mise en application de ces résultats. Seul le filtre F1 y a été détaillé, les mêmes références (RA, RB, Ca, ... Ce) étant reprises pour les fréquences F2 à F6. Les amplificateurs opérationnels associés sont regroupés en deux circuits intégrés : un quadruple amplificateur BIFET IC2 et un double amplificateur IC3.

Tous les composants R et C des filtres doivent impérativement être ajustés à $\pm 1\%$. Pour les résistances, cela ne pose aucun problème : on les trouvera dans le commerce. Il n'en va pas de même pour les condensateurs, qui sont, le plus souvent, des modèles à $\pm 5\%$ ou $\pm 10\%$. On procède alors, pour chaque filtre, de la façon suivant-

DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

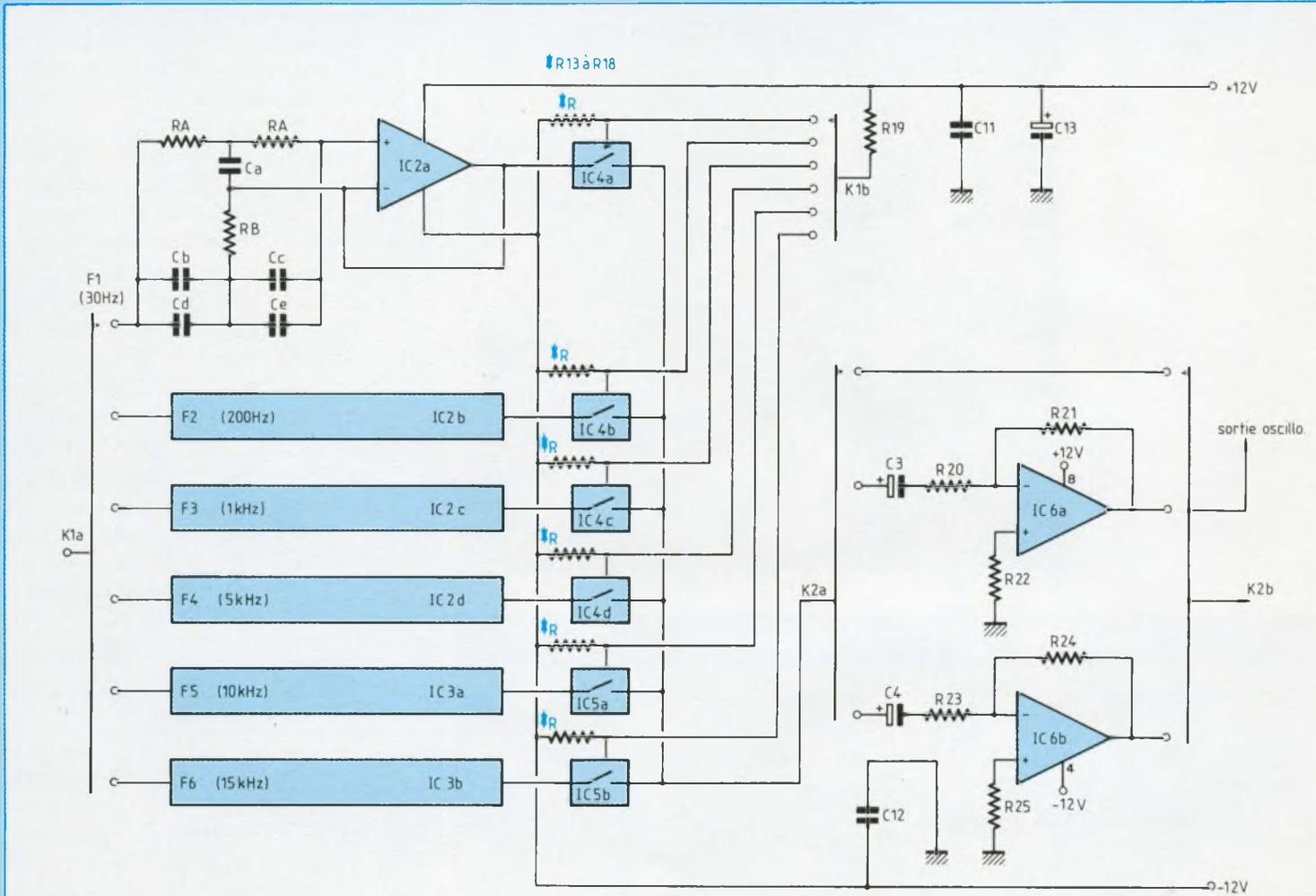


Fig. 15 : Filtrés et leurs commutations.

te, illustrée sur un exemple numérique ($F_1 = 30 \text{ Hz}$). Il faudrait théoriquement $C = 100 \text{ nF}$, donc $C/2 = 50 \text{ nF}$ (revoir la figure 6).

- On choisit un condensateur (C_a dans la figure 15) de valeur nominale 100 nF et on mesure très précisément sa capacité.
- On prend, pour C_b et C_c , des conden-

sateurs marqués 47 nF , dont on mesure la capacité.

- On cherche, par tri dans des condensateurs de faibles valeurs, les capacités C_d et C_e qui permettront de respecter, par mise en parallèle avec C_b et C_c , la condition cherchée.

Exemple :

$C_a = 102 \text{ nF}$; $C_b = 45 \text{ nF}$; $C_c = 49 \text{ nF}$

Il faut trouver $C_c = 7 \text{ nF}$ (chercher dans des $6,8 \text{ nF}$) et $C_e = 3 \text{ nF}$ (chercher dans des $2,7 \text{ nF}$ et des $3,3 \text{ nF}$).

Le tableau joint résume les valeurs de tous les composants, pour chaque fréquence. Remarque qu'il importe moins de respecter exactement, pour les condensateurs, les capacités indiquées, que l'appariement C et $C/2$. Si

TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

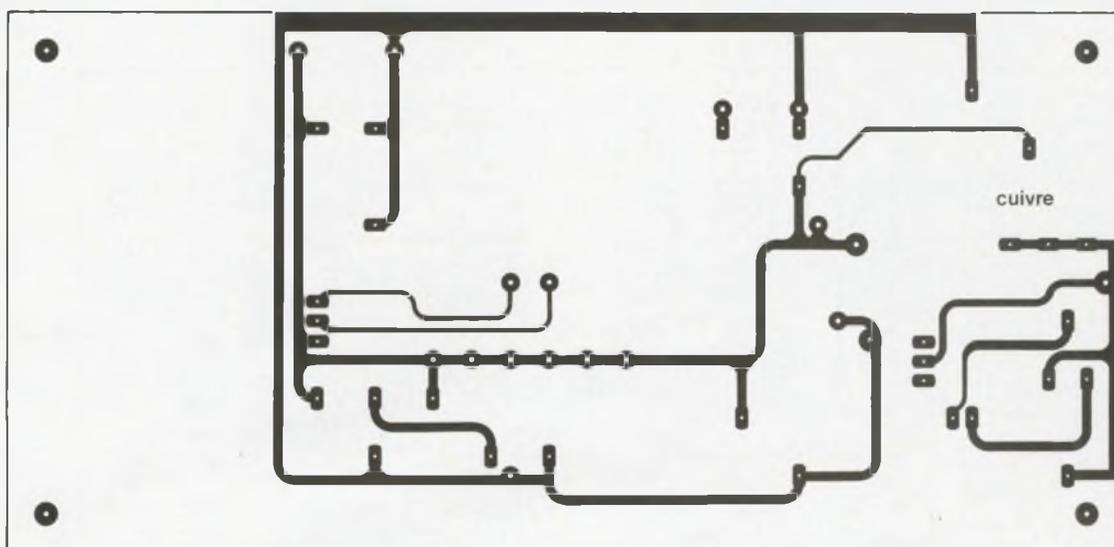


Fig. 19

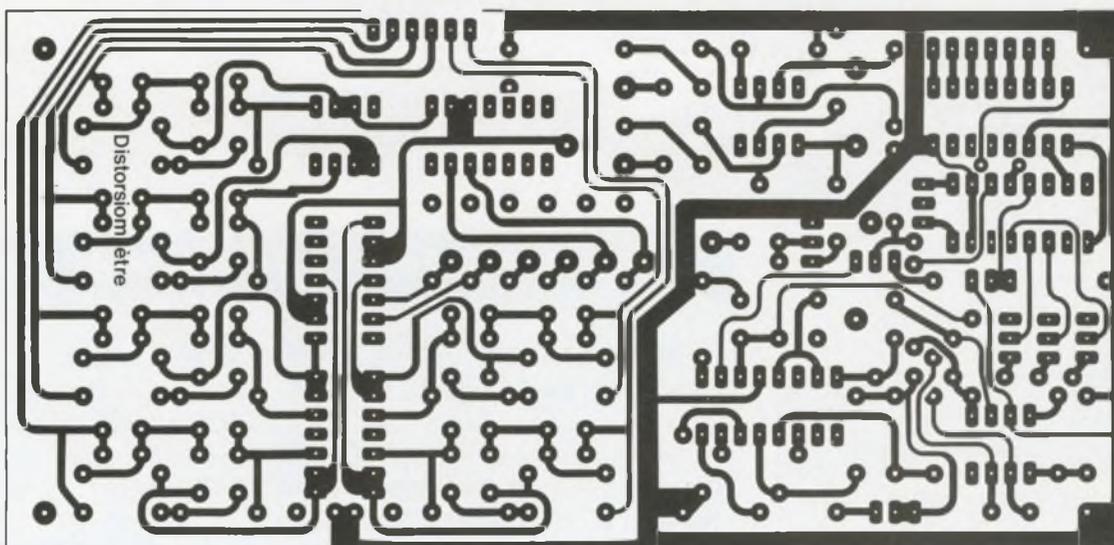


Fig. 20

on l'obtient pour des valeurs légèrement différentes, les fréquences s'écarteront un peu de l'échelonnement choisi, ce qui n'a aucune importance (par exemple, 950 Hz au lieu de 1000 Hz ...).

Chaque porte analogique des circuits CD 4016 IC4 et IC5 reste normalement ouverte, son électrode de commande

étant portée à -12 V par les résistances R13 à R18. Cependant, le commutateur K1b, dont le plot central rejoint le $+12$ V par la résistance R19 faible vis-à-vis des précédentes, ferme l'une des portes en amenant sa commande au voisinage de $+12$ V (IC4a, donc le filtre F1, dans la figure 15). La fréquence correspondante se trouve

alors sélectionnée, et son résidu harmonique est dirigé vers le commutateur K2a.

Le signal résiduel, selon son amplitude, donc selon l'ordre de grandeur du taux de distorsion, est transmis directement au voltmètre, ou bien multiplié par 10 (IC6a) ou par 100 (IC6b). Sur la sortie de K2b, on a prévu une prise pour une

DISTORSIOMETRE HARMONIQUE

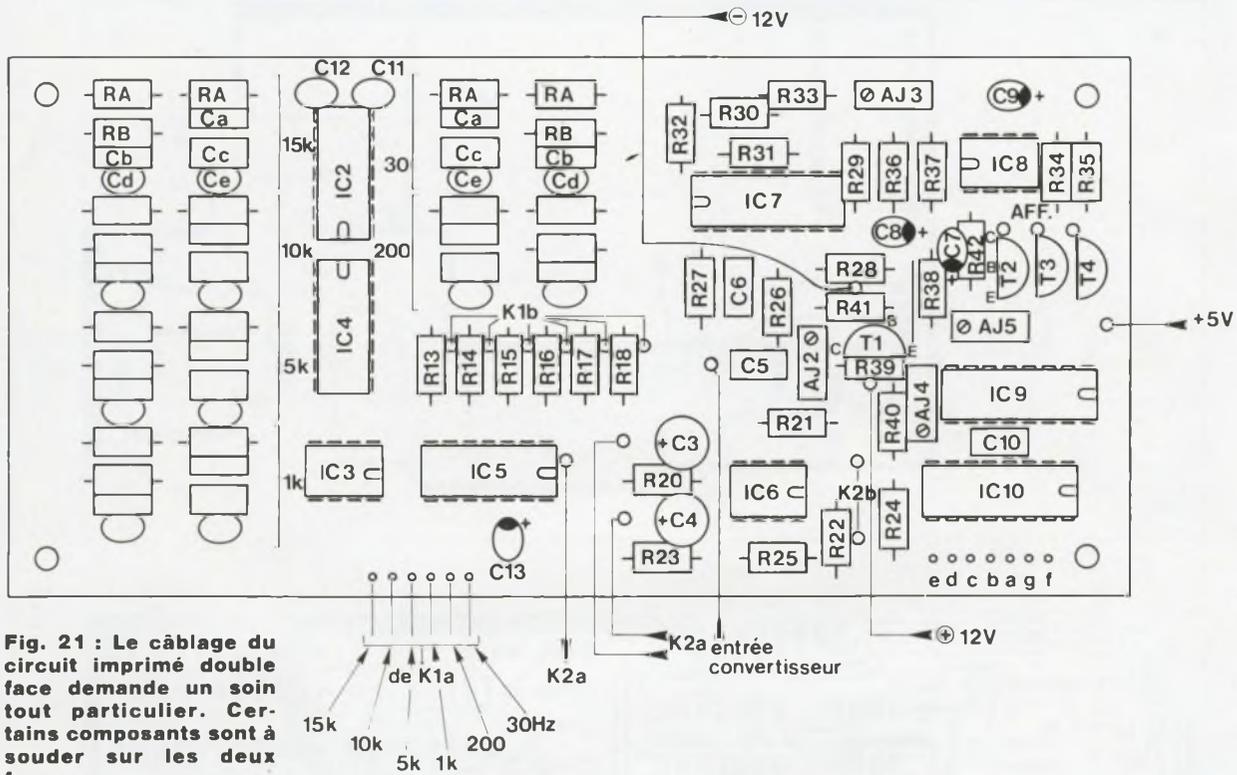


Fig. 21 : Le câblage du circuit imprimé double face demande un soin tout particulier. Certains composants sont à souder sur les deux faces.

15k
10k
5k
1k
30Hz
K1a
K2a

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS DE LA CARTE DE FILTRES

Nous ne donnons, dans ce numéro, que les valeurs des composants des filtres et de leurs amplificateurs, correspondant à la figure 15.

• Composants des filtres

Voir tableau et lire l'avertissement ...

• Résistances 0,25 W à ± 5 %

R13 – R14 – R15 – R16 – R17 – R18 – 15 kΩ
R20 – 1 kΩ

R21 – 10 kΩ

R22 – 820 Ω

R23 – 1 kΩ

R24 – 100 kΩ

R25 – 820 Ω

• Circuits intégrés

IC2 – TL 074

IC3 – LF 353

IC4 – IC5 – CD 4016 (ou 4066)

IC6 – LF 353

• Condensateurs électrolytiques

(axiaux, 25 V)


C3 – C4 – 22 μF

Fréquence	RA	RB	Ca	Cb + Cd Cc + Ce
30 Hz	102 kΩ	51,1 kΩ	100 nF	50 nF
200 Hz	73,2 kΩ	36,5 kΩ	22 nF	11 nF
1 kHz	31,6 kΩ	15,8 kΩ	10 nF	5 nF
5 kHz	28,7 kΩ	14,3 kΩ	2,2 nF	1,1 nF
10 kHz	31,6 kΩ	15,8 kΩ	1 nF	500 pF
15 kHz	21,0 kΩ	10,5 kΩ	1 nF	500 pF

Tableau : Valeurs des composants pour les 6 filtres réjecteurs.

Il est indispensable de choisir des condensateurs à faible coefficient de température (NPO).

TESTEZ VOS APPAREILS Hi-Fi

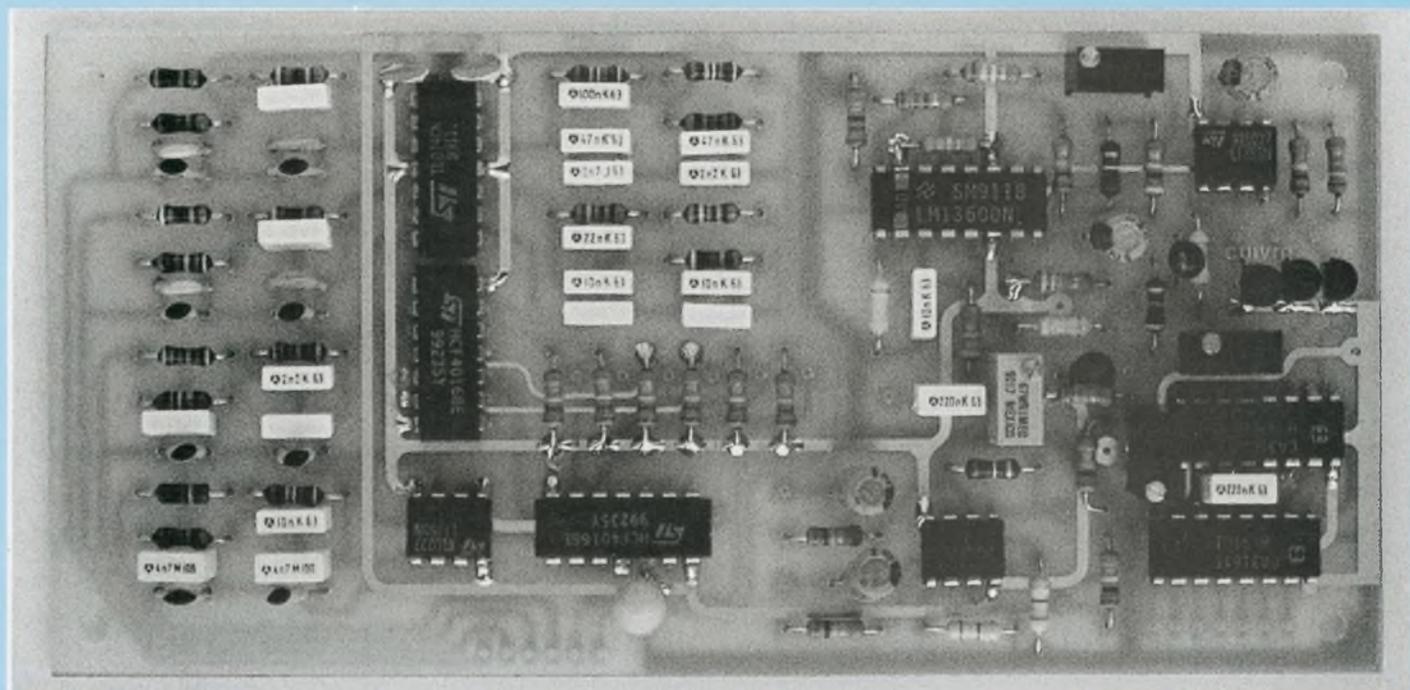

sortie vers un oscilloscope, qui permettra de se faire une idée de la contribution de chaque harmonique.

CARTE PRINCIPALE DU DISTORSIOMETRE

La suite de l'exposé théorique portera, d'abord, sur l'analyse du convertisseur de tensions efficaces en potentiels continus et sur le voltmètre de sortie. Nous réserverons ensuite quelques pages à l'utilisation de l'appareil, avec des exemples pratiques. Cette abondance de matériau nous oblige à scinder l'article en deux parties. Afin que le lecteur puisse commencer la

construction, nous proposons, dès maintenant, la carte qui rassemble l'essentiel des sections du montage. On n'y installera, dans un premier temps, que les composants qui correspondent à la figure 15 et dont nous fournissons plus loin la nomenclature. Les commutateurs K1 et K2, qui prennent place, avec les afficheurs du voltmètre et les composants de la figure 14, sur une carte de contre-façade, ne sont pas utilisés.

Les figures 19 et 20 fournissent le dessin des deux faces du circuit imprimé ; l'implantation correspondante (figure 21) est dès maintenant indiquée dans sa totalité, bien qu'il faille attendre

pour en garnir la partie droite.

Les fréquences indiquées sur les six entrées (arrivée K1a) permettent de localiser sans ambiguïté, chacun des six filtres : veiller à ne pas en intervertir l'ordre, ce qui, plus tard, poserait des problèmes de commutation.

En soudant les composants RA, RB, Ca, ... Ce, opérer rapidement, afin de limiter l'échauffement qui pourrait en changer la valeur. Sur les circuits intégrés, ne pas oublier, bien sûr, les soudures situées du côté des composants.

à suivre ...

René Rateau

PETITES ANNONCES GRATUITES

Raison santé, vends cours électronique fondamentale, par correspondance, théorique, pratique, Eurelec, état neuf, valeur 2 600 F, prix demandé : 1 000 F. Tél. 68.47.68.59
Vencell Roger, 11, Marcelin Berthelot
11000 Carcassonne

Vends divers circuits intégrés :
amplis, doubles amplis, passifs.
Recherche alimentation VG 5000 Philips
ou ensemble si prix sympa.
M. Sanchez Johan, 95, rue Malleret-Joinville,
94400 Vitry-s/Seine
Vds oscilloscope Tektronic 465B : 2 500 F +
ampli MOSFET Led n° 41.
Tél. 78.26.33.89 ap. 19 h.

POUR LES PASSIONNÉS DE RÉALISATIONS ÉLECTRONIQUES, UNE SÉLECTION DE 17 MONTAGES SIMPLES ET ORIGINAUX


Tous mis au point et testés afin de vous garantir un parfait fonctionnement des modules à la première mise sous tension, que vous soyez électronicien chevronné ou débutant.

17 études comprenant pour chacune d'elles le schéma de principe, le circuit imprimé à l'échelle 1 et son plan de câblage clair et précis.

17 implantations imprimées à l'envers et regroupées aux dernières pages de ce livre vous permettent de graver les circuits avec une parfaite définition (contact direct lors de l'insolation entre le circuit imprimé et la photocopie).

17 montages électroniques

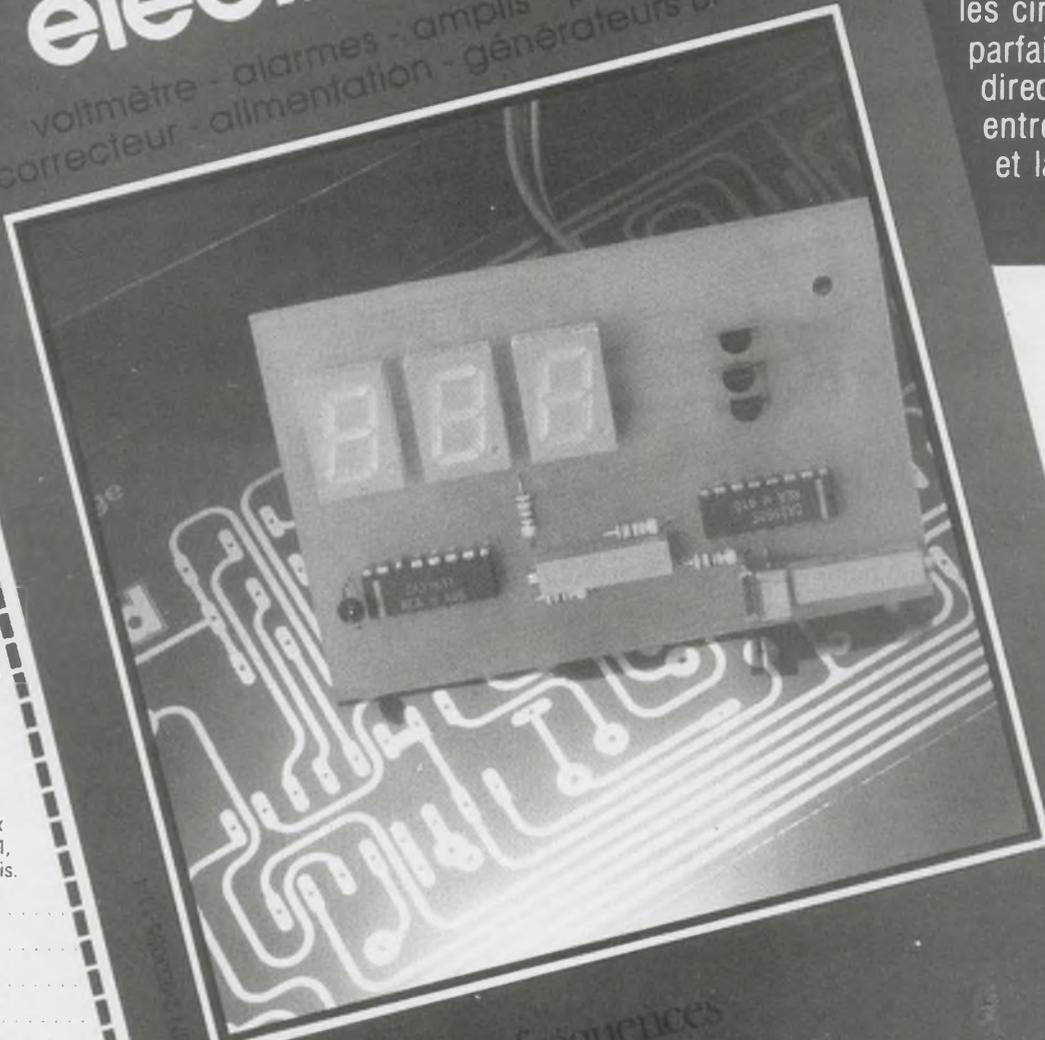voltmètre - alarmes - amplis - préamplis - correcteur - alimentation - générateurs BF - etc.



128 pages
PRIX : 95 F

Diffusion auprès des libraires assurée exclusivement par les Éditions Eyrolles.

BON DE COMMANDE

Je désire recevoir le livre « 17 montages électroniques simples », au prix de 107 F (95 F + 12 F de port).

Adresser ce bon aux EDITIONS FREQUENCES 1, boulevard Ney, 75018 Paris.

Nom
Prénom
Adresse
Code postal

Règlement effectué
 par CCP Par chèque bancaire
 par mandat

 éditions fréquences
COLLECTION Led LOISIRS

ALIMENTATIONS, GENERATEURS,

DES GAMMES COMPLETES ...



elc




GENERATEURS



ALIMENTATIONS FIXES




ALIMENTATIONS REGLABLES

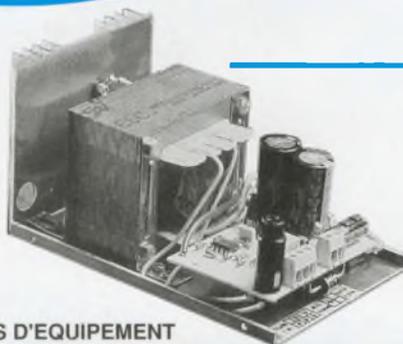

ALIMENTATIONS D'EQUIPEMENT

PRIX TTC

GENERATEURS	ALIMENTATIONS REGL.	ALIMENTATIONS FIXES	ALIMENTATIONS D'EQUIP.	DIVERS
961 1Hz à 200KHz 1650F	AL 901 3 - 15V 4A 490F	AL 891 5V - 5A	AL 891E 5V 4A	MC 814 mesureur de champ terrestre 4850F
960 0,02Hz à 2MHz 3000F	AL 745AX 1 - 15V 3A 730F	AL 911 12V 1A	AL 911E 12V 1A	FR 346 fréquencesmètre 1Hz à 600MHz 1995F
869 0,01 Hz à 11MHz 3500F	AL 812 1 - 30V 2A 790F	AL 892 12,5V 3A	AL 892E 12V 2,5A	CD.. - LD.. - KF.. - RD.. boîtes à décades de Cond. Inductances et Résistances
062 1Hz à 1MHz 1450F	AL 781N 0 - 30V 5A 1990F	AL 893 12,5V 5A	AL 893E 12V 4A	DM 871 - DV 862 ou 864 DA 863 ou 865 appareils de tableaux numériques à LCD ou à LED
	AL 823 2 X 0 - 30V 5A ou 0 - 60V 5A 3350F	AL 894 12,5V 10A	AL 894E 12V 10A	S 110 sonde pour oscilloscope S 001S sonde pour générateur
		AL 895 12,5V 20A	AL 895E 12V 20A	
		etc...		

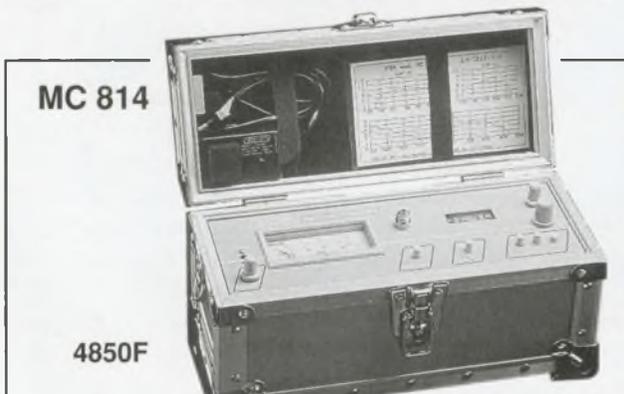

MC 814

4850F



Je souhaite recevoir la documentation sur:

géné. alim. régl. alim. fixes alim. d'équip.

Autre produit à préciser

Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Ecrire à **elc** " Service 104 "

59 avenue des Romains

74000 ANNECY

Tél. 50.57.30.46

Fax 50.57.45.19

(Joindre 3 timbres à 2,50F)

(En vente chez votre fournisseur de composants électroniques ou les spécialistes en appareils de mesure)


elc

MARQUE FRANÇAISE
DE QUALITE

DES GAMMES A VOTRE PORTEE

PEDALES D'EFFETS

MODULE M01 : PEDALE OVERDRIVE

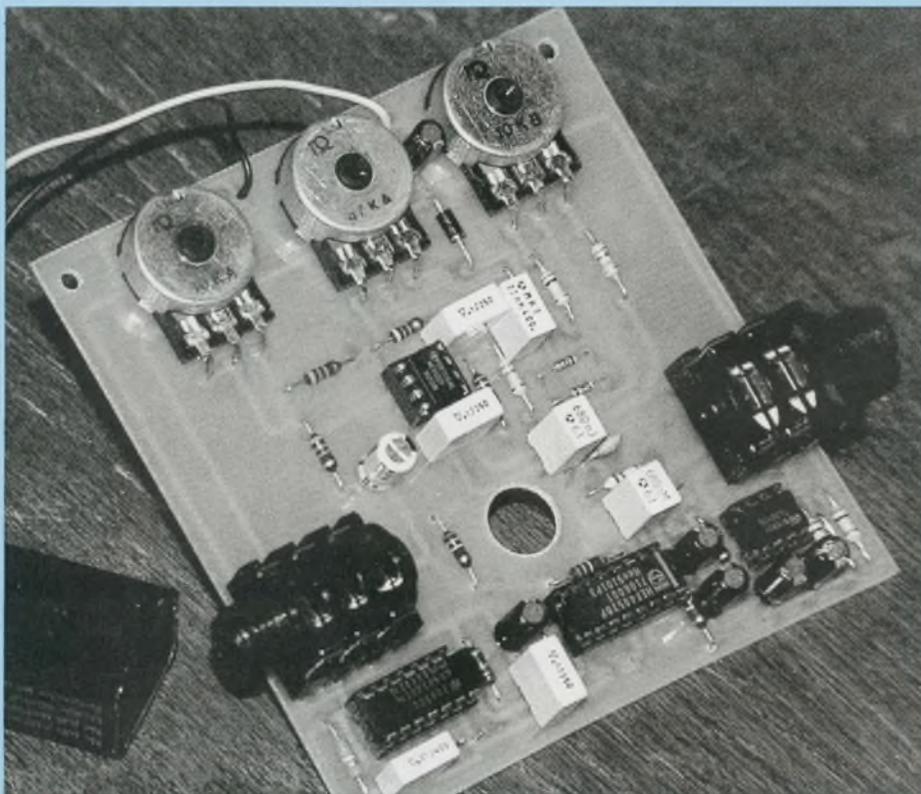

L'OVERDRIVE génère un son qui n'est pas sans rappeler la saturation progressive délivrée par les amplificateurs à lampes. L'effet est donc différent de l'écrêtage qui est obtenu avec les pédales de distorsion classiques, ou encore de la saturation brute et massive des pédales du genre "Heavy-métal". Un réglage de tonalité garantit une saturation homogène à toutes les fréquences et un son riche en harmoniques.

La présentation matérielle du montage est identique aux pédales qui vont suivre : poussoir de commutation de l'effet en bas, potentiomètres en haut, entrée à droite et sortie à gauche. Chaque pédale est donc juxtaposable avec les autres et la com-

patibilité entre les modules est totale. Comme pour les modèles du commerce, c'est le jack d'entrée qui assure la mise en marche du montage et un voyant central indique à l'utilisateur la mise en action de l'effet.

La partie électronique peut se décomposer en deux parties : la section acti-

ve (OVERDRIVE) et la section utilitaire (alimentation et commutation électronique de l'effet).

LA SECTION UTILITAIRE

Le schéma de la figure 1 représente la partie électronique que l'on retrouvera systématiquement sur chacune des pédales et qui comporte deux parties indépendantes :

- une alimentation 9 V, avec référence de tension de +4,5 V
- un commutateur électronique de l'effet avec circuit anti-rebond et témoin de mise en action.

L'ALIMENTATION GENERALE

L'alimentation 9 V est fournie par une pile rectangulaire située dans le coffret. La diode D1 assure une protection contre les erreurs de branchement de la pile, bien que les raccords à pression utilisés pour ces piles évitent toute erreur de polarité.

IC3 permet de fournir l'équivalent d'une source symétrique + et -4,5 V aux amplificateurs intégrés. Le TL061 (IC3) est un circuit à faible consommation (0,1 mA maxi !), de façon à préserver la pile d'une décharge prématurée.

C'est le jack d'entrée qui assure la mise en marche du module. Grâce à une astuce utilisée par tous les fabricants de pédales, on peut se contenter d'une embase jack stéréo classique pour la mise en fonction du montage, comme l'indique le croquis de la figure 2. En utilisant un jack mono avec une embase stéréo, le canal non utilisé de l'embase permet de relier le pôle négatif de la pile à la masse du montage lors de la présence de la fiche mâle. Dès qu'on sort la fiche, la pédale n'est plus alimentée et la pile est déconnectée. On peut envisager d'utiliser un bloc d'alimentation secteur externe, commun à plusieurs pédales par exemple.

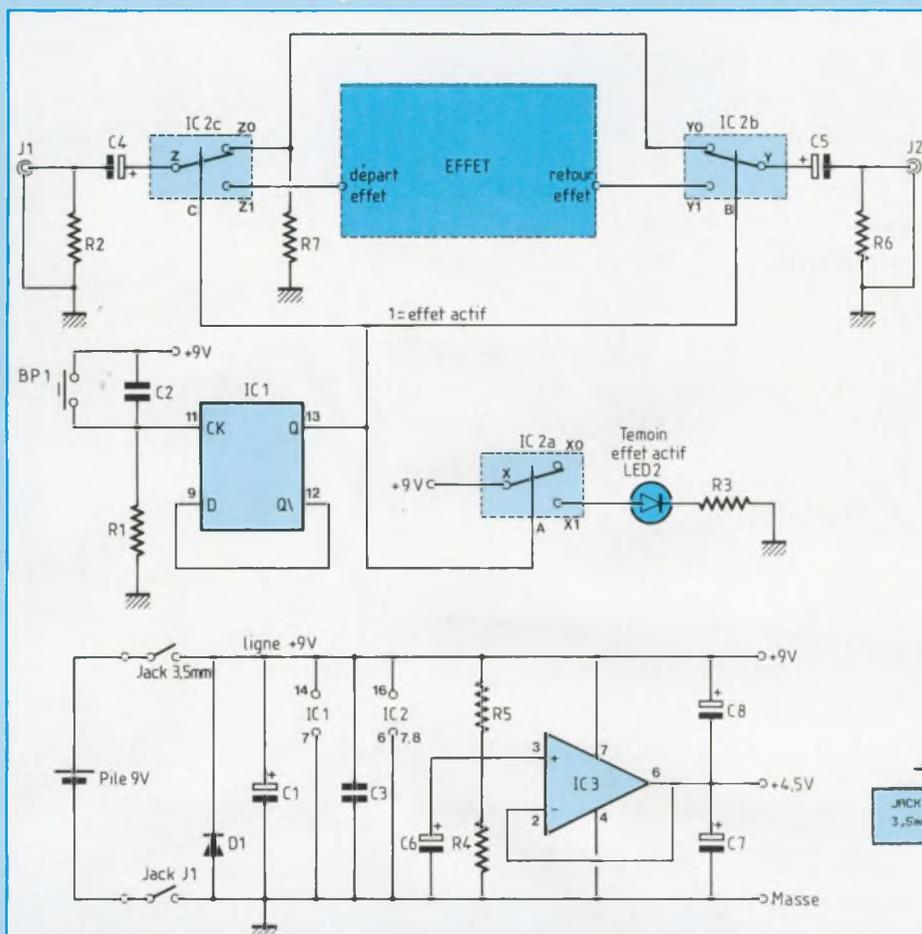


Fig. 1 : Commutation électronique et alimentations.


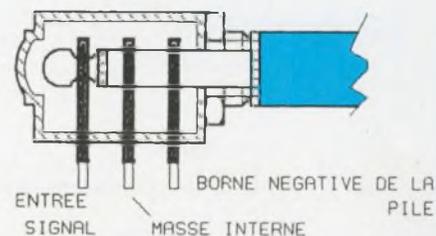



Fig. 2 : Dispositif de mise en fonction de la pile.

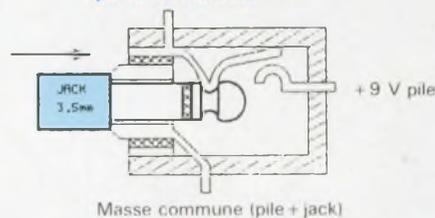Alimentation du montage par source externe



Masse commune (pile + jack)

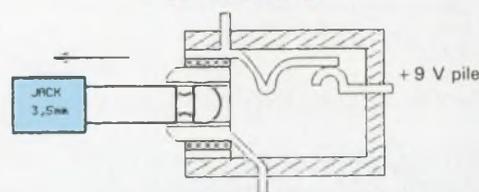Alimentation du montage par la pile interne



Masse commune

Fig. 3 : Aiguillage des alimentations Int/Ext.

Dans ce cas, on prévoira un jack de 3,5 mm à l'arrière du boîtier, câblé comme indiqué à la figure 3 : l'introduction de la fiche externe doit déconnecter la pile interne.

LE COMMUTATEUR ELECTRONIQUE

Il fait appel au commutateur analogique CD4053, qui contient trois inverseurs indépendants, IC2a, IC2b et IC2c (figure 1). Le premier assure l'allumage du témoin de fonctionnement de l'effet, les deux derniers permettant l'aiguillage de la source audio directement sur la sortie ou vers le module d'effet. L'isolation des interrupteurs par

condensateur avec le milieu extérieur, ainsi que la polarisation permanente de toutes les lignes à la masse (par 1 M Ω) permet de garantir un fonctionnement exempt de bruit de commutation.

L'action manuelle des inverseurs électroniques est assurée par un bouton-poussoir (BP1) associé au réseau anti-rebond [R1–C2]. La présence de C2 garantit la restitution d'une seule impulsion à la bascule IC1, chargée de mémoriser la demande de l'utilisateur. Si la sortie de IC1 est à 1, l'effet est activé et inversé.

La diode électroluminescente D2 étant grosse consommatrice de courant (normalement 10–15 mA pour les modèles

courants) on a limité leur consommation à moins de 5 mA par la résistance R3 de 1,2 k Ω . La résistance interne des interrupteurs (R_{on}), de l'ordre de 300 Ω environ sous 9 V, joue également un rôle dans la limitation du courant. Il est donc vivement conseillé de choisir un modèle à haut rendement pour la diode électroluminescente, lui permettant de briller franchement sous moins de 5 mA.

LA SECTION ACTIVE DE LA PEDALE OVERDRIVE

L'organisation fonctionnelle du module est indiquée en figure 4 : un premier étage d'amplification, associé à un

PEDALES POUR INSTRUMENTS

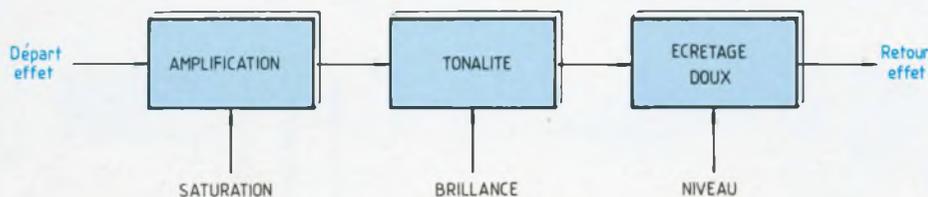


Fig. 4 : Schéma fonctionnel de la pédale Overdrive.

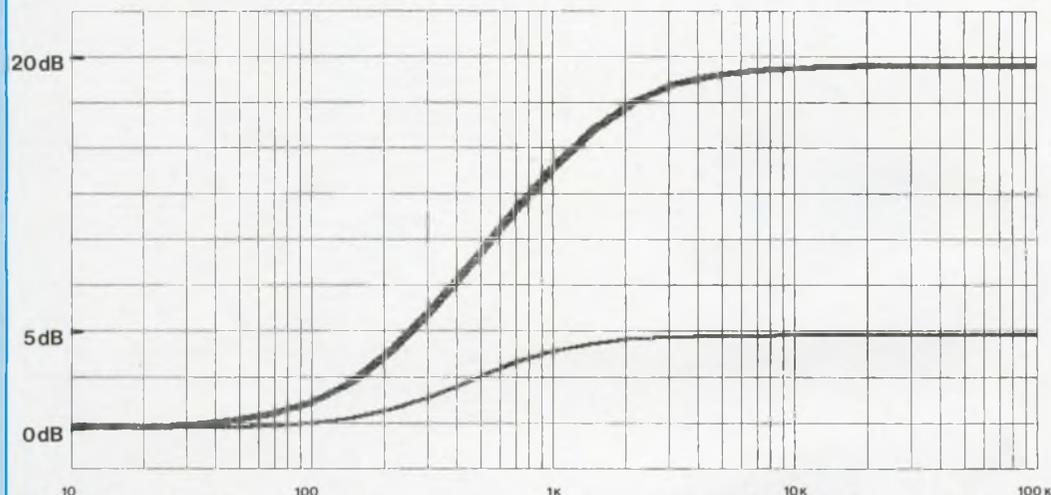


Fig. 6 : Réponse du filtre de brillance pour les valeurs extrêmes du potentiomètre P2.

potentiomètre, permet de doser le taux de saturation. Le signal est ensuite rehaussé dans le haut du spectre, de façon à donner une certaine brillance au son : le gain dans les aigus peut atteindre 20 dB à partir de 10 kHz ! (Il croît progressivement de 100 Hz à 5 kHz). Un potentiomètre permet d'ajuster le gain maximal entre 5 et 20 dB. Le dernier étage est un limiteur à diodes qui procure un écrêtage progressif (mais inéluctable) du son. La présence d'un réglage de niveau est indispensable pour obtenir un parfait équilibre entre le son saturé et le son direct, le guitariste étant fréquemment amené à passer d'un son à l'autre.

LE SCHEMA

Le schéma structural de la figure 5 permet facilement d'identifier les différents sous-ensembles du module. C9 évite

les accrochages HF, tandis que P1, associé à R9 et R10, permet d'amplifier le signal dans un rapport de 3 à 11. Il pourrait être augmenté en diminuant R9.

C'est la cellule [R11, R12, P2, C10] qui apporte une accentuation des aigus, C10 déterminant la plage de fréquence concernée (dans notre cas, 2 kHz – 20 kHz). Le diagramme de la figure 6 présente la réponse réelle du filtre pour les deux positions extrêmes de P2. On peut remarquer que son action est significative dès 500 Hz (le gain est presque de 10 dB) et quasiment optimal à partir de 2 kHz (avec un gain de 18 dB !).

Le montage de deux diodes montées tête-bêche dans la contre-réaction de l'écrêteur, produit une saturation douce, en "arrondissant" les crêtes du signal au lieu de les raboter brutalement. R14 évite de placer IC4b en boucle ouver-

te en cas d'absence de signal, les diodes étant alors bloquées : on évite ainsi l'apparition d'un bruit de fond très désagréable. L'utilisation d'un NE5532 pour IC4 garantit un bruit de souffle assez bas en fonctionnement, mais les TL072 ou TL082 conviennent également pour notre application. Cependant, ne vous faites pas trop d'illusions : le gain total du module étant très élevé, il y aura toujours du souffle à niveau élevé.

REALISATION PRATIQUE

Le tracé du circuit imprimé est présenté à la figure 7. Réalisé en simple face, la plus grosse difficulté consiste à respecter les remplacements des différents composants mécaniques (les jacks notamment, pour permettre une insertion correcte du circuit dans son coffret). Les dimensions du circuit sont

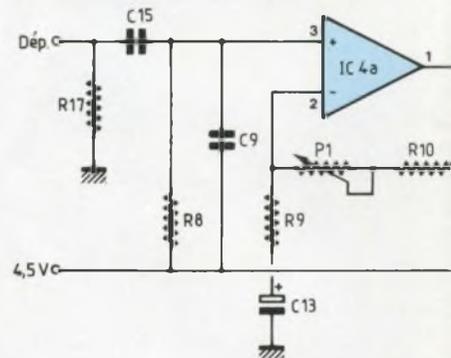
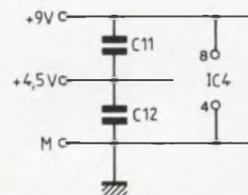


Fig. 5 : Schéma structurel du module.


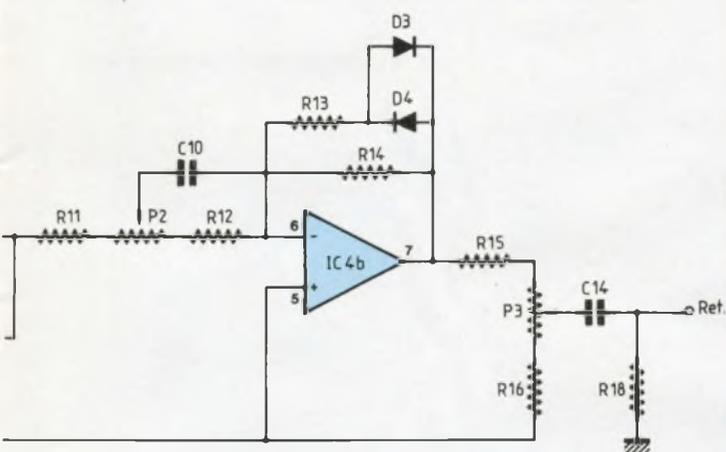


Fig. 8

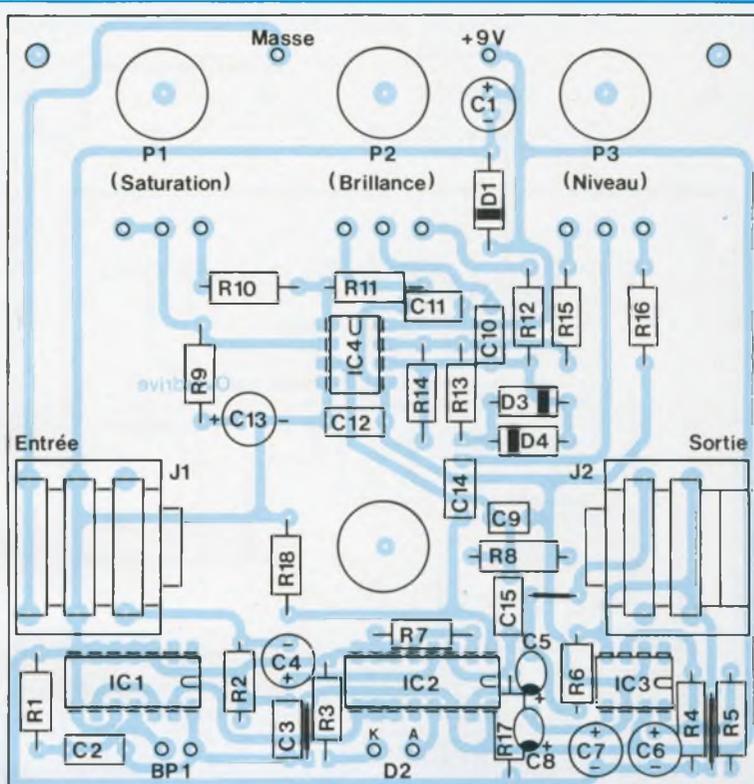

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS

• Résistances $\pm 5\%$ - 0,5 W

R1 - 180 k Ω
 R2 - 1 M Ω
 R3 - 1,2 k Ω
 R4 - 100 k Ω
 R5 - 100 k Ω
 R6 - 1 M Ω
 R7 - 1 M Ω
 R8 - 56 k Ω
 R9 - 1 k Ω
 R10 - 2,2 k Ω
 R11 - 4,7 k Ω
 R12 - 22 k Ω
 R13 - 1,8 k Ω
 R14 - 120 k Ω
 R15 - 10 k Ω
 R16 - 1 k Ω

• Condensateurs

C1 - 10 μ F
 C2 - 10 nF
 C3 - 100 nF
 C4 - 10 μ F

C5 - 10 μ F

C6 - 1 μ F

C7 - 10 μ F

C8 - 10 μ F

C9 - 220 pF

C10 - 22 nF

C11 - 100 nF

C12 - 100 nF

C13 - 100 μ F

C14 - 680 nF

C15 - 680 nF

R17 - R18 - 100 k Ω

• Semiconducteurs

IC1 - CD4013

IC2 - CD4053

IC3 - TL061

IC4 - NE5532

D1 - 1N 4001

D2 - LED rouge 6 mm
(haut rendement)

D3 - 1N 4148

D4 - 1N 4148

• Potentiomètres

P1 - 10 KA

P2 - 22 KA

P3 - 10 KB

• Divers

Support : 8 broches x 2

14 broches x 1, 16 broches x 1

J1 - embase jack 6,35 mm isolée,
stéréo, pour circuit imprimé

J2 - embase jack 6,35 mm isolée,
mono, pour circuit imprimé

BP1 - Poussoir robuste à contact tra-
vail (ouvert au repos)

Support à pression pour pile rectan-
gulaire de 9 V (type 6F22)

Pile alcaline de 9 V (éviter les accu-
s qui ne font que 7,5 V)

Boîtier RETEX Minibox RM06
(135 x 105 x 35)

Epoxy simple face de 10 x 10 cm

PEDALES POUR INSTRUMENTS

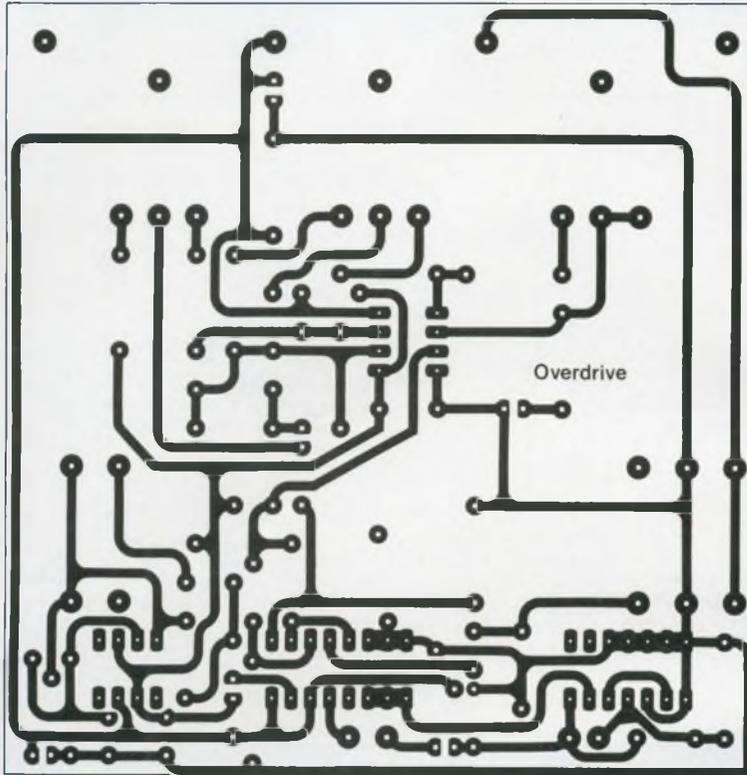


Fig. 7 : Tracé des pistes.

à respecter scrupuleusement ! Comme le montre le plan d'implantation de la figure 8, le câblage, détesté par les électroniciens et source de nombreuses pannes, a été limité au maximum : tous les éléments, ou presque, prennent place sur le circuit imprimé. Un perçage central de $\varnothing 11$ a été prévu pour laisser passer le bouton-poussoir (fixé sur le boîtier). P1, P2 et P3 seront également fixés sur le circuit après perçages des trois emplacements de 10 mm de diamètre.

MISE AU POINT DU MONTAGE

En principe, il ne devrait y en avoir

aucune. Cependant, on n'est pas à l'abri d'une erreur de câblage ou d'un défaut de qualité à la confection du circuit imprimé. C'est pourquoi, il est préférable de tester la carte avant de l'implanter dans son coffret, toute intervention y étant pratiquement impossible ... à moins de dessouder les embases jacks qui en assurent la fixation.

A ce stade, on pourra fixer sur le circuit, le bouton-poussoir central et la Led D2 (attention à la polarité de D2 : le méplat correspond à la cathode "K"). De cette façon, les deux seuls fils restant "en l'air" proviendront du raccord pression de la pile (le cordon rouge correspond au +9 V, le noir, à la

masse). Le bouton-poussoir "BP1" se contentera d'une liaison très courte et rigide, donc suffisamment fiable pour la durée des essais.

On peut alors procéder aux essais dans l'ordre suivant :

- brancher le jack de sortie sur l'amplificateur (volume à zéro)
- connecter la pile (vérifier qu'elle est encore bonne !)
- brancher un cordon jack mono entre l'instrument et l'entrée.

Le montage est alors sous tension : vérifier qu'une action sur BP1 allume puis éteint successivement la Led D2. Sinon, vérifier les alimentations, les soudures, etc ... Dans certains cas (très rares !), on pourrait être amené à dimi-


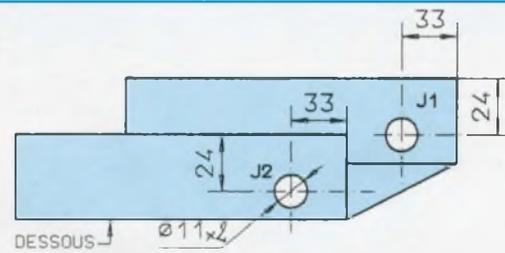


Fig. 9a : Perçage du fond du boîtier réf. Retex Mini-box RM-06.

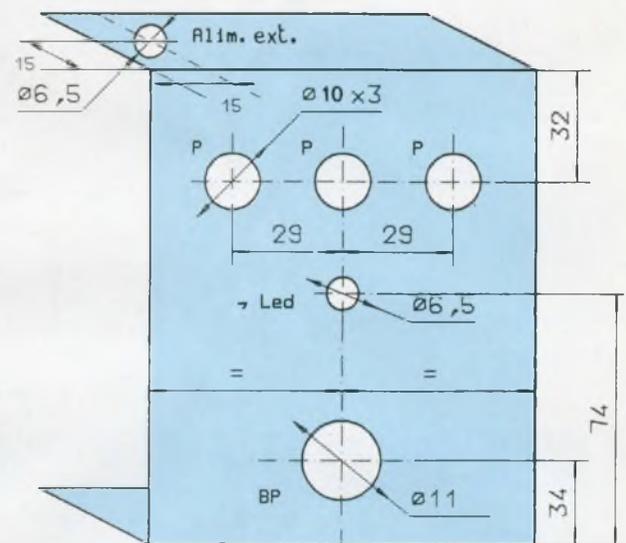

VUE EXTERIEURE DU COFFRET

Fig. 9b : Perçage de la face avant.



Fig. 10

nuer R1 pour parvenir à faire commuter une bascule IC1 récalcitrante, bien que sa valeur semble convenir à la plupart des références.

Si tout se passe bien, il ne reste plus qu'à monter le niveau de l'amplificateur et à tester les performances de notre pédale. Un léger ronflement peut se faire entendre, tant que le circuit n'est pas monté dans le boîtier, mais il devra disparaître irrémédiablement dès que le coffret sera câblé, fermé et relié à la masse de l'alimentation.

MISE EN BOITIER DES PEDALES

Signalons que pour la mise en boîtier

du module, nous avons prévu de placer le côté pistes au-dessus, les composants se retrouvant "tête en bas". De cette façon, l'entrée (J1) sera à droite et la sortie (J2) à gauche du coffret. Cette implantation, incongrue en apparence, permettra d'effectuer facilement les soudures lors du câblage final, puisqu'on aura accès directement au côté pistes.

Le boîtier, référencé "MINIBOX-RM06" est le plus économique de la gamme Retex. Ses dimensions de 135 x 105 x 35 sont idéales pour notre application. Il est en aluminium de 1 mm, donc facile à percer ou usiner et assurant un blindage de bonne qualité.

Le plan de perçage est indiqué en figure 9 : les emplacements des jacks et de BP1 doivent être percés avec précision, en respectant scrupuleusement les cotations indiquées. Ensuite, il faut procéder dans l'ordre indiqué ci-dessous pour le montage de tous les éléments :

1) Fixer le bouton-poussoir et la Led témoin dans son support sur la face avant. Plier les pattes de la Led à 90° et les couper à 1 cm de longueur. On les câblera plus tard.

2) Fixer, si vous prévoyez une alimentation externe, le jack 3,5 mm à l'arrière du coffret.

3) Dessouder les embases jacks du circuit imprimé (on suppose que vous avez testé votre montage avant de le mettre en coffret) et les fixer sur les côtés du boîtier (jack stéréo à droite, jack mono à gauche de la face avant). Ce sont ces embases qui assureront la fixation du circuit imprimé.

4) Fixer (si ce n'est déjà fait) les potentiomètres sur le circuit imprimé, avec les axes côté pistes. Les liaisons entre les broches des potentiomètres et le circuit seront assurées avec des pattes de composants.

5) Positionner le circuit imprimé dans le coffret, côté pistes en haut et placer les embases dans leur logement. Souder les embases jacks sur le module. Pour améliorer la rigidité mécanique de l'ensemble, deux trous de fixation ont été prévus sur le circuit imprimé. Ils ne sont indispensables que si on envisage une utilisation intensive de la pédale : pour en profiter, c'est l'instant ou jamais de percer le fond de deux trous de \varnothing 3 mm et de rajouter deux entretoises de longueur adéquate.

6) Souder sur le circuit imprimé les deux câbles de liaison de la Led (côté pistes) et du bouton-poussoir (côté composants, le câble du bouton-poussoir devant ressortir par le logement central destiné au poussoir). On pren-

PEDALES POUR INSTRUMENTS

dra deux longueurs de 10 à 12 cm environ. Veiller à respecter la polarité (A/K) de la diode. Souder le raccord pression de la pile, positionner la pile et relier la masse du montage au boîtier (par une cosse sur le poussoir, le jack d'alimentation externe, ou sur l'une des vis de fixation du circuit imprimé : c'est indispensable pour supprimer tout risque de ronflement).

7) Souder ces deux câbles sur la face avant. Il ne reste plus qu'à assembler les deux parties du boîtier, les axes des potentiomètres devant passer librement dans leur logement. On peut alors les couper à 1 cm de la surface et y monter des boutons de 18 à 20 cm de diamètre au maximum.

FACE-AVANT SERIGRAPHIEE

Le dessin de la face-avant de notre prototype, présenté en figure 10, peut être directement reproduit à partir d'un procédé photographique. Vous pourrez également vous procurer la face-avant par l'intermédiaire de votre revue, sur un support en papier glacé de qualité photographique. Il suffira alors de la fixer à l'aide d'une colle de contact (néoprène), puis de la protéger avec un film transparent adhésif disponible dans toutes les grandes surfaces. Eviter les colles liquides qui font déformer le papier.

CONCLUSION

A vous de jouer ! Cette réalisation est



probablement à la fois l'une des plus simples à réaliser et la plus demandée par les guitaristes. En ce qui concerne le son de notre OVERDRIVE, nous sommes prêts à recevoir vos impressions, toute suggestion d'amélioration

étant évidemment bienvenue : nous en ferons profiter les autres lecteurs.

Le mois prochain :
Une pédale TREMOLO

B. Dalstein

LE SAVIEZ-VOUS ?

Votre revue LED vous propose un service circuits imprimés depuis le n° 45. Tous les circuits proposés depuis ce numéro sont toujours disponibles, au même tarif.


Ce service vous permet d'obtenir tous les circuits imprimés gravés, percés ou non, à des prix intéressants. Vous êtes abonnés ? Vous bénéficiez en plus d'une remise constante de 25 % sur le prix de nos C.I.

Voir bon de commande au centre de ce numéro.



MONTPARNASSE

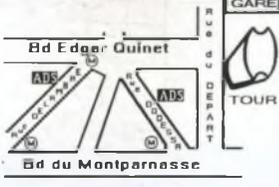RECLAMEZ VOTRE PIN'S A.D.S A PARTIR DE 200 Frs D'ACHAT
RECLAMEZ VOTRE TEE-SHIRT A.D.S A PARTIR DE 1500 Frs D'ACHAT



Métro Montparnasse, Edgar Quinet ou Vavin
 Ouvert du mardi au samedi
 de 10h à 13h et de 14h à 19h

Service expédition rapide
COLISSIMO : Règlement à la commande : Forfait port 35 FRs
COLISSIMO : Contre remboursement : Forfait 65 FRs
 Prix et caractéristiques donnés à titre indicatif pouvant être modifiés sans préavis.
 Administrations et Sociétés acceptées, veuillez vous renseigner pour les modalités.

LES KITS - DIAMANT-

TV 01 AMPLIFICATEUR TELEPHONE	192 00
W 572 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
USA 4 INTERPHONE MAIN LIBRE	216 00
RUS 5 RADAR A ULTRA SON	288 00
W 578 RADAR HYPER FREQUENCE (JOKIT)	240 00
W 579 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
W 580 SIRENE MODULE TELEPHONE	150 00
V 010 AMPH 100 WATTS	330 00
W 572 AMP STEREO 100W	390 00
H 15 RADAR HYPERFREQUENCE	440 00
NT 016 ALIM 12V 2A	240 00
W 578 ALIM 12V 1A	120 00
RF 25 TEMPO FONCTIONNEMENT LED	110 00
RF 24 REPELUR FM 1W	70 00
RF 23 REPELUR FM 1W	70 00
RF 22 REPELUR FM 1W	70 00
RF 21 REPELUR FM 1W	70 00
RF 20 REPELUR FM 1W	70 00
RF 19 REPELUR FM 1W	70 00
RF 18 REPELUR FM 1W	70 00
RF 17 REPELUR FM 1W	70 00
RF 16 REPELUR FM 1W	70 00
RF 15 REPELUR FM 1W	70 00
RF 14 REPELUR FM 1W	70 00
RF 13 REPELUR FM 1W	70 00
RF 12 REPELUR FM 1W	70 00
RF 11 REPELUR FM 1W	70 00
RF 10 REPELUR FM 1W	70 00
RF 9 REPELUR FM 1W	70 00
RF 8 REPELUR FM 1W	70 00
RF 7 REPELUR FM 1W	70 00
RF 6 REPELUR FM 1W	70 00
RF 5 REPELUR FM 1W	70 00
RF 4 REPELUR FM 1W	70 00
RF 3 REPELUR FM 1W	70 00
RF 2 REPELUR FM 1W	70 00
RF 1 REPELUR FM 1W	70 00
RF 0 REPELUR FM 1W	70 00

DISPONIBLE
KITS - OK KITS - MODULES - CEBEK -
QUARTZ
 3.2768 MHZ OU 4.000 MHZ
 35 FRs LES 10

LES KITS ET MODULES KEMO

1001 AMPLIFICATEUR TELEPHONE	192 00
1002 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
1003 INTERPHONE MAIN LIBRE	216 00
1004 RADAR A ULTRA SON	288 00
1005 RADAR HYPER FREQUENCE (JOKIT)	240 00
1006 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
1007 SIRENE MODULE TELEPHONE	150 00
1008 AMPH 100 WATTS	330 00
1009 AMP STEREO 100W	390 00
1010 RADAR HYPERFREQUENCE	440 00
1011 ALIM 12V 2A	240 00
1012 ALIM 12V 1A	120 00
1013 TEMPO FONCTIONNEMENT LED	110 00
1014 REPELUR FM 1W	70 00
1015 REPELUR FM 1W	70 00
1016 REPELUR FM 1W	70 00
1017 REPELUR FM 1W	70 00
1018 REPELUR FM 1W	70 00
1019 REPELUR FM 1W	70 00
1020 REPELUR FM 1W	70 00
1021 REPELUR FM 1W	70 00
1022 REPELUR FM 1W	70 00
1023 REPELUR FM 1W	70 00
1024 REPELUR FM 1W	70 00
1025 REPELUR FM 1W	70 00
1026 REPELUR FM 1W	70 00
1027 REPELUR FM 1W	70 00
1028 REPELUR FM 1W	70 00
1029 REPELUR FM 1W	70 00
1030 REPELUR FM 1W	70 00
1031 REPELUR FM 1W	70 00
1032 REPELUR FM 1W	70 00
1033 REPELUR FM 1W	70 00
1034 REPELUR FM 1W	70 00
1035 REPELUR FM 1W	70 00
1036 REPELUR FM 1W	70 00
1037 REPELUR FM 1W	70 00
1038 REPELUR FM 1W	70 00
1039 REPELUR FM 1W	70 00
1040 REPELUR FM 1W	70 00
1041 REPELUR FM 1W	70 00
1042 REPELUR FM 1W	70 00
1043 REPELUR FM 1W	70 00
1044 REPELUR FM 1W	70 00
1045 REPELUR FM 1W	70 00
1046 REPELUR FM 1W	70 00
1047 REPELUR FM 1W	70 00
1048 REPELUR FM 1W	70 00
1049 REPELUR FM 1W	70 00
1050 REPELUR FM 1W	70 00

LES KITS -KIT PLUS-

1001 AMPLIFICATEUR TELEPHONE	192 00
1002 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
1003 INTERPHONE MAIN LIBRE	216 00
1004 RADAR A ULTRA SON	288 00
1005 RADAR HYPER FREQUENCE (JOKIT)	240 00
1006 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
1007 SIRENE MODULE TELEPHONE	150 00
1008 AMPH 100 WATTS	330 00
1009 AMP STEREO 100W	390 00
1010 RADAR HYPERFREQUENCE	440 00
1011 ALIM 12V 2A	240 00
1012 ALIM 12V 1A	120 00
1013 TEMPO FONCTIONNEMENT LED	110 00
1014 REPELUR FM 1W	70 00
1015 REPELUR FM 1W	70 00
1016 REPELUR FM 1W	70 00
1017 REPELUR FM 1W	70 00
1018 REPELUR FM 1W	70 00
1019 REPELUR FM 1W	70 00
1020 REPELUR FM 1W	70 00
1021 REPELUR FM 1W	70 00
1022 REPELUR FM 1W	70 00
1023 REPELUR FM 1W	70 00
1024 REPELUR FM 1W	70 00
1025 REPELUR FM 1W	70 00
1026 REPELUR FM 1W	70 00
1027 REPELUR FM 1W	70 00
1028 REPELUR FM 1W	70 00
1029 REPELUR FM 1W	70 00
1030 REPELUR FM 1W	70 00
1031 REPELUR FM 1W	70 00
1032 REPELUR FM 1W	70 00
1033 REPELUR FM 1W	70 00
1034 REPELUR FM 1W	70 00
1035 REPELUR FM 1W	70 00
1036 REPELUR FM 1W	70 00
1037 REPELUR FM 1W	70 00
1038 REPELUR FM 1W	70 00
1039 REPELUR FM 1W	70 00
1040 REPELUR FM 1W	70 00
1041 REPELUR FM 1W	70 00
1042 REPELUR FM 1W	70 00
1043 REPELUR FM 1W	70 00
1044 REPELUR FM 1W	70 00
1045 REPELUR FM 1W	70 00
1046 REPELUR FM 1W	70 00
1047 REPELUR FM 1W	70 00
1048 REPELUR FM 1W	70 00
1049 REPELUR FM 1W	70 00
1050 REPELUR FM 1W	70 00

SDA 2201
PREDIVISEUR
 PAR 64 1/2 GIGA
 ENTREE 10 MV SORTIE > 0.5V
 10 FRs

TDA 4050
PREAMPLI INFRAROUGE
 12 FRs

EMMETEUR + RECEPTEUR
ULTRASON 40 KHZ
 LA PAIRE 50 FRs

CIRCUIT MODEM
TCM 3105
 100FRs

68000 P8 50 FRs
68705 P3S 54 FRs

CODEUR + DECODEUR
D.T.M.F
MK 5089 + SSI 202P
 NOUVELLE PROMO
 LA PAIRE 79 FRs

Lignes à Retard
DL470 ns
 1 unité 9 Frs
 les 20 Pièces . . . 170 Frs
DL390 ns
 1 unité 30 Frs
 les 10 Pièces . . . 250 Frs
DL330 ns
 1 unité 30 Frs
 les 10 Pièces . . . 250 Frs

CARTE MEMOIRE
POL-R A1286
 Equipée de
2 MEGA de RAMS
PROMO
1450FRs

LES KITS -KIT CHOC-

1001 ALARME AUTO DETECT COURANT	120 00
1002 TEMPOIRISEUR SECTEUR	198 00
1003 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
1004 AMPLIFICATEUR TELEPHONE	192 00
1005 RADAR A ULTRA SON	288 00
1006 RADAR HYPER FREQUENCE (JOKIT)	240 00
1007 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
1008 SIRENE MODULE TELEPHONE	150 00
1009 AMPH 100 WATTS	330 00
1010 AMP STEREO 100W	390 00
1011 RADAR HYPERFREQUENCE	440 00
1012 ALIM 12V 2A	240 00
1013 ALIM 12V 1A	120 00
1014 TEMPO FONCTIONNEMENT LED	110 00
1015 REPELUR FM 1W	70 00
1016 REPELUR FM 1W	70 00
1017 REPELUR FM 1W	70 00
1018 REPELUR FM 1W	70 00
1019 REPELUR FM 1W	70 00
1020 REPELUR FM 1W	70 00
1021 REPELUR FM 1W	70 00
1022 REPELUR FM 1W	70 00
1023 REPELUR FM 1W	70 00
1024 REPELUR FM 1W	70 00
1025 REPELUR FM 1W	70 00
1026 REPELUR FM 1W	70 00
1027 REPELUR FM 1W	70 00
1028 REPELUR FM 1W	70 00
1029 REPELUR FM 1W	70 00
1030 REPELUR FM 1W	70 00
1031 REPELUR FM 1W	70 00
1032 REPELUR FM 1W	70 00
1033 REPELUR FM 1W	70 00
1034 REPELUR FM 1W	70 00
1035 REPELUR FM 1W	70 00
1036 REPELUR FM 1W	70 00
1037 REPELUR FM 1W	70 00
1038 REPELUR FM 1W	70 00
1039 REPELUR FM 1W	70 00
1040 REPELUR FM 1W	70 00
1041 REPELUR FM 1W	70 00
1042 REPELUR FM 1W	70 00
1043 REPELUR FM 1W	70 00
1044 REPELUR FM 1W	70 00
1045 REPELUR FM 1W	70 00
1046 REPELUR FM 1W	70 00
1047 REPELUR FM 1W	70 00
1048 REPELUR FM 1W	70 00
1049 REPELUR FM 1W	70 00
1050 REPELUR FM 1W	70 00

LES KITS-SALESKIT-

SK 7 CENTRALE D'ALARME	128 00
SK 8 CARILLON 3 TONS	198 00
SK 9 TEMPOIRISEUR RALENTESEUR	181 30
SK 10 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
SK 11 AMPLIFICATEUR TELEPHONE	192 00
SK 12 RADAR A ULTRA SON	288 00
SK 13 RADAR HYPER FREQUENCE (JOKIT)	240 00
SK 14 REPERE SANS FILS (JOKIT)	173 00
SK 15 SIRENE MODULE TELEPHONE	150 00
SK 16 AMPH 100 WATTS	330 00
SK 17 AMP STEREO 100W	390 00
SK 18 RADAR HYPERFREQUENCE	440 00
SK 19 ALIM 12V 2A	240 00
SK 20 ALIM 12V 1A	120 00
SK 21 TEMPO FONCTIONNEMENT LED	110 00
SK 22 REPELUR FM 1W	70 00
SK 23 REPELUR FM 1W	70 00
SK 24 REPELUR FM 1W	70 00
SK 25 REPELUR FM 1W	70 00
SK 26 REPELUR FM 1W	70 00
SK 27 REPELUR FM 1W	70 00
SK 28 REPELUR FM 1W	70 00
SK 29 REPELUR FM 1W	70 00
SK 30 REPELUR FM 1W	70 00
SK 31 REPELUR FM 1W	70 00
SK 32 REPELUR FM 1W	70 00
SK 33 REPELUR FM 1W	70 00
SK 34 REPELUR FM 1W	70 00
SK 35 REPELUR FM 1W	70 00
SK 36 REPELUR FM 1W	70 00
SK 37 REPELUR FM 1W	70 00
SK 38 REPELUR FM 1W	70 00
SK 39 REPELUR FM 1W	70 00
SK 40 REPELUR FM 1W	70 00
SK 41 REPELUR FM 1W	70 00
SK 42 REPELUR FM 1W	70 00
SK 43 REPELUR FM 1W	70 00
SK 44 REPELUR FM 1W	70 00
SK 45 REPELUR FM 1W	70 00
SK 46 REPELUR FM 1W	70 00
SK 47 REPELUR FM 1W	70 00
SK 48 REPELUR FM 1W	70 00
SK 49 REPELUR FM 1W	70 00
SK 50 REPELUR FM 1W	70 00

LES KITS-VELLEMANN-
COMPAREZ LES PRIX AVANT !!!

K 610 VU METRE A LED	135 00
K 611 GRADATEUR	72 00
K 612 AMPLIFICATEUR DEPARASITE	90 00
K 613 TIMER A MICROPROCESS	713 00
K 614 EMETTEUR A 4 VOIES	67 00
K 615 REPELUR STEREO	209 00
K 616 PREAMPLI MONO	48 00
K 617 AMPLI VHS	260 00
K 618 ALIMENTATION A REGLABLE	65 00
K 619 ALIM POLY AMP	269 00
K 620 ALUMAGE ELECTRONIQUE	87 00
K 621 RECEPTEUR	174 00
K 622 CENTRALE INFRAROUGE	265 00
K 623 SELECTEUR D'ENTREE	181 00
K 624 THERMOMETRE DIGITAL	284 00
K 625 CARTE MICRO-PROCES	139 00
K 626 AFICHEUR GEANT C C	272 00
K 627 REPELUR STEREO	110 00
K 628 REPELUR STEREO RIA	209 00
K 629 SIRENE TELEPHONE	119 00
K 630 TIMER UNIVERSAL	89 00
K 631 SELECTEUR D'ENTREE	181 00
K 632 MODULE DE LUMIERE 3 VOIES	300 00
K 633 ORDINATEUR LUMINEUX	281 00
K 634 AMPH 20W	130 00
K 635 TIMER SECTEUR	135 00
K 636 ROBOT SECTEUR GLACE	106 00
K 637 GRADATEUR 2A	80 00
K 638 AMPLI VHS	119 00
K 639 CHENILLARD MODUL 4 VOIES	259 00
K 640 TIMER A MICRO-PROCES	139 00
K 641 CARTE MICRO-PROCES	139 00
K 642 SIRENE KOUJAK	290 00
K 643 ADAPTEUR THERMOMETRE	98 00
K 644 VU METRE GEANT	290 00
K 645 REPELUR STEREO	110 00
K 646 ADAPTEUR 27128	338 00
K 647 BUS D'EXTENSION	190 00
K 648 REPELUR STEREO	110 00
K 649 CARTE MULTIPLEX 8 BERS I	232 00
K 650 VARIATEUR DE VITESSE	178 00
K 651 AMPH 25 W	70 00
K 652 INTERFACE AMSTRAD CPC6128	407 00
K 653 DETECTEUR DE GEL	78 00
K 654 ALARME PORET LIVES AVE	174 00
K 655 THERMOSTAT L C D	321 00
K 656 VOI METRE L C D	200 00
K 657 BASE DE TEMPS 40 HZ	86 00
K 658 DETECTEUR DE BRUIT ROSE	254 00
K 659 DECODEUR DE MORSE	278 20
K 660 MODULE D'ENTREE STEREO	174 00
K 661 AMPLI VHS	260 00
K 662 MODULE MAITRE CASQUE	317 00
K 663 AMPLI VHS	260 00
K 664 ALUMAGE ELECTRONIQUE	87 00
K 665 RECEPTEUR	174 00
K 666 CENTRALE INFRAROUGE	265 00
K 667 SELECTEUR D'ENTREE	181 00
K 668 THERMOMETRE DIGITAL	284 00
K 669 CARTE MICRO-PROCES	139 00
K 670 AFICHEUR GEANT C C	272 00
K 671 REPELUR STEREO	110 00
K 672 REPELUR STEREO RIA	209 00
K 673 SIRENE TELEPHONE	119 00
K 674 TIMER UNIVERSAL	89 00
K 675 SELECTEUR D'ENTREE	181 00
K 676 MODULE DE LUMIERE 3 VOIES	300 00
K 677 ORDINATEUR LUMINEUX	281 00
K 678 AMPH 20W	130 00
K 679 TIMER SECTEUR	135 00
K 680 ROBOT SECTEUR GLACE	106 00
K 681 GRADATEUR 2A	80 00
K 682 AMPLI VHS	119 00
K 683 CHENILLARD MODUL 4 VOIES	259 00
K 684 TIMER A MICRO-PROCES	139 00
K 685 CARTE MICRO-PROCES	139 00
K 686 SIRENE KOUJAK	290 00
K 687 ADAPTEUR THERMOMETRE	98 00
K 688 VU METRE GEANT	290 00
K 689 REPELUR STEREO	110 00
K 690 ADAPTEUR 27128	338 00
K 691 BUS D'EXTENSION	190 00
K 692 REPELUR STEREO	110 00
K 693 CARTE MULTIPLEX 8 BERS I	232 00
K 694 VARIATEUR DE VITESSE	178 00
K 695 AMPH 25 W	70 00
K 696 INTERFACE AMSTRAD CPC6128	407 00
K 697 DETECTEUR DE GEL	78 00
K 698 ALARME PORET LIVES AVE	174 00
K 699 THERMOSTAT L C D	321 00
K 700 VOI METRE L C D	200 00
K 701 BASE DE TEMPS 40 HZ	86 00
K 702 DETECTEUR DE BRUIT ROSE	254 00
K 703 DECODEUR DE MORSE	278 20
K 704 MODULE D'ENTREE STEREO	174 00
K 705 AMPLI VHS	260 00
K 706	