

Magazin für Amateurfunk Elektronik · Funktechnik


368 DSL direkt vom Himmel

387 25-A-Solar-Laderegler

396 400-W-Linearendstufe

400 CW Skimmer: Optionen
für Contester und DXer

414 Antennen für 160-m-DX

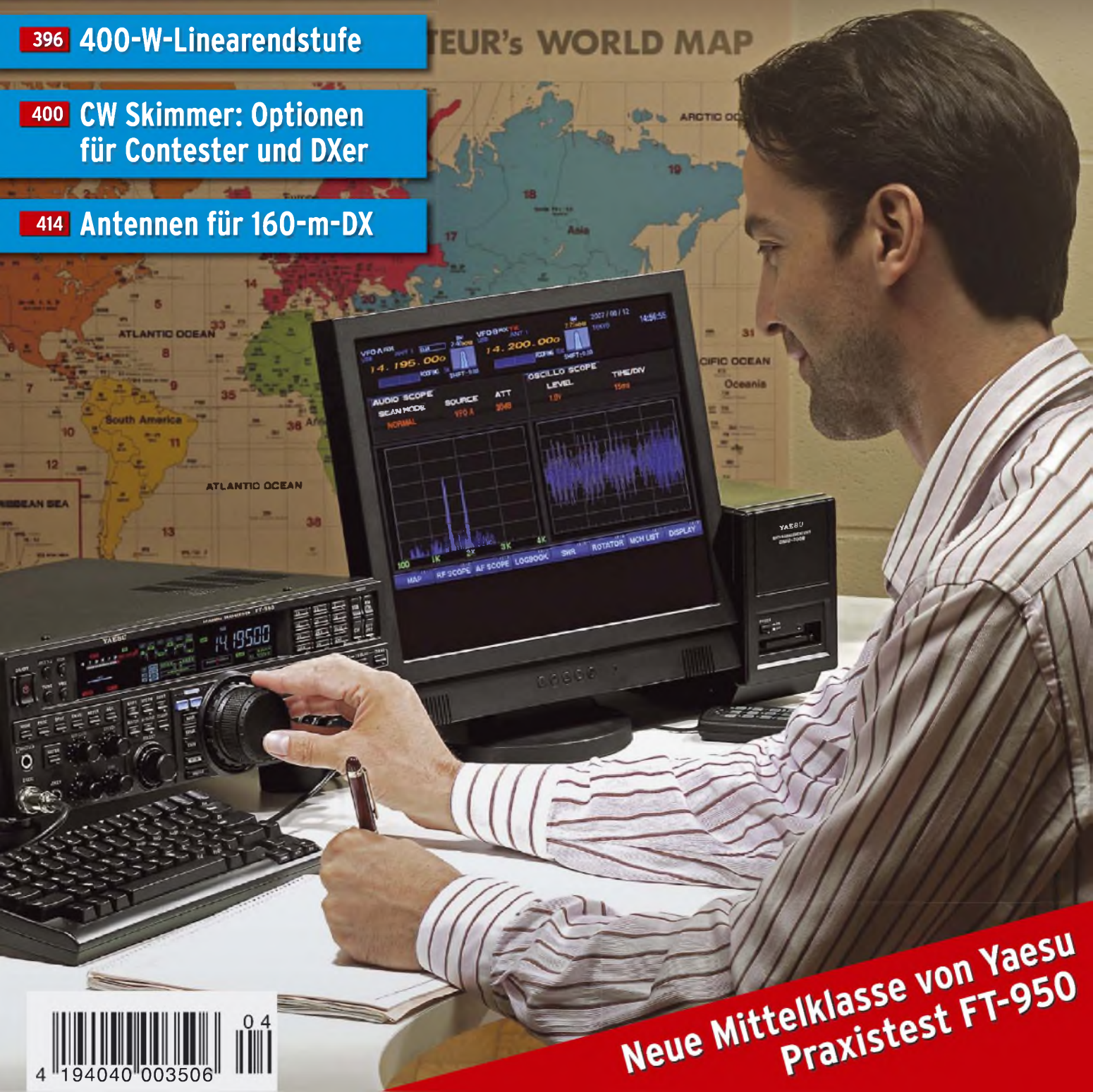

Neue Mittelklasse von Yaesu
Praxistest FT-950



Ultrakompaktes 2 m/70 cm-FM-Duoband-Handy

VX-3E

Jetzt gibt es von Yaesu die dritte Generation Subminiatur-Handfunkgeräte

Die dritte Generation unserer ultrakompakten FM-Transceiver bietet eine ganze Reihe neuer und nützlicher Funktionen. Da wäre die Möglichkeit, das Handy mit normalen AA-Batterien* zu betreiben, der UKW-Rundfunkempfang, die eingebaute Ferritantenne für AM-Rundfunk u. v. m. Der mitgelieferte leistungsstarke Li-Ionen-Akku FNB-82LI ist mit dem VX-2E kompatibel. Das VX-3E setzt Maßstäbe.

* Optionaler Batteriebehälter und 3 AA-Batterien erforderlich.

Ganze 47 x 81 x 23 mm klein
und mit 130 g auch noch super
leicht



Sehr stabiles
Chassis
aus Aluminium-
Druckguss

1,5 W Sendeleistung mit dem
Standardakku (UHF 1 W)
3 W bei ext. Speisung (UHF 2 W)

Leistungsstarker Li-Ionen-Akku
und Ladegerät im Lieferumfang

FNB-82LI



NC-85C

Optionaler Batteriebehälter
FBA-37 für 3 AA-Batterien

1286 Speicher, 24 Bänke und
spezielle Speicherbänke für
KW-BC und UKW-Seefunkkanäle

Breitbandempfang

Aktuelle Informationen zu YAESU-Produkten
finden Sie im Internet unter
www.yaesu.com

Ferritantenne für AM-Rundfunk-
Empfang
eingebaut



Separate Buchse
zum Anschluss eines
Stereokopfhörers
für UKW-Rundfunk



Dualempfang dank Sub-Rx:
Radio hören und gleichzeitig
ein Amateurband beobachten



Neue mechanische
Verriegelung des
Abstimmknopfs

Funktion zum Erlernen und
Trainieren von Telegrafie

WIRES-II®-Internet-Taste

Senden und Empfang kurzer Texte



Herausgeber: Dipl.-Jur. Knut Theurich, DG0ZB
Chefredakteur: Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
Internet: www.funkamateure.de
Verlag: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
 Berliner Straße 69, 13189 Berlin
 Tel.: (030) 44 66 94-60 Fax: -69
Abo-Verwaltung: Angela Burkert, Tel.: (030) 44 66 94-60
 Abo@funkamateure.de
Leserservice: Dipl.-Ing. Peter Schmücking, DL7JSP,
 Tel.: (030) 44 66 94-72, shop@funkamateure.de
Redakteure: Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD
 (Amateurfunktechnik)
Redaktion@funkamateure.de
 Dipl.-Ing. Ingo Meyer, DK3RED
 (Elektronik/Computer) Elektronik@funkamateure.de
 Tel.: (030) 44 66 94-57
 Wolfgang Bedrich, DL1UU
 (Amateurfunkpraxis/QTC) QTC@funkamateure.de
 Tel.: (030) 44 66 94-54
 Harald Kuhl, DL1ABJ
 (Rundfunk/CB/Jedermannfunk) CBJF@funkamateure.de
Anschrift: Redaktion FUNKAMATEUR,
 Berliner Straße 69, 13189 Berlin
Fachberatung: Dipl.-Ing. Bernd Petermann, DJ1TO
postbox@funkamateure.de

Ständige freie Mitarbeiter: Dipl.-Ing. (FH) Mario Borstel, DL5ME, IOTA-QTC;
 Dr. M. Dornach, DL9RCF, DX-Berichte; J. Engelhardt, DL9HQH, Packet-QTC;
 Th. Frey, HB9SKA, Sat-QTC; F. Janda, OK1HH, Ausbreitung; P. John, DL7YS,
 UKW-QTC; F. Langner, DJ9ZB, DX-Infos; B. Mischewski, DF2ZC, UKW-QTC;
 P. Monioudis, HB9IOB, HB9-QTC; W.-D. Roth, DL2MCD, Unterhaltungselektronik/PC;
 F. Rutter, DL7UFR, Technik; Dr.-Ing. K. Sander, Elektronik; H. Schönwitz,
 DL2HSC, SOTA-QTC; C. Stehlik, OE6GLD, OE-QTC; M. Steyer, DK7ZB, Antennen;
 R. Thieme, DL7VEE, DX-QTC; A. Wellmann, DL7UAW, SWL-QTC; N. Wenzel,
 DL5KZA, QSL-Telegramm; H.-D. Zander, DJ2EV, EMV(U); P. Zenker, DL2FI, QRP-QTC

Klubstation: DF0FA, DF3R, DOK: FA
Druck: Möller Druck und Verlag GmbH, Berlin
Vertrieb: ASV Vertriebs GmbH, Tel.: (040) 3 47-2 92 87

Manuskripte: Für unverlangt eingehende Manuskripte, Zeichnungen, Vorlagen u. a. schließen wir jede Haftung aus. Wir bitten vor der Erarbeitung umfangreicher Beiträge um Rücksprache mit der Redaktion – am besten telefonisch. Manuskriptinweise auf www.funkamateure.de unter „Mitmachen“.

Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder im Internet veröffentlicht werden.

Haftung: Alle Beiträge, Zeichnungen, Platinen, Schaltungen sind urheberrechtlich geschützt. Außerdem können Patent- oder andere Schutzrechte vorliegen. Die gewerbliche Herstellung von in der Zeitschrift veröffentlichten Leiterplatten und das gewerbliche Programmieren von EPROMs usw. darf nur durch vom Verlag autorisierte Firmen erfolgen. Die Redaktion haftet nicht für die Richtigkeit und Funktion der veröffentlichten Schaltungen sowie technischen Beschreibungen.

Beim Herstellen, Veräußern, Erwerben und Betreiben von Funksende- und -empfangseinrichtungen sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Erscheinungsweise: FUNKAMATEUR erscheint monatlich jeweils am letzten Dienstag des Vormonats. Inlandsabonnenten erhalten ihr Heft vorher.

Hilfpreise beim Kauf im Zeitschriftenhandel: Deutschland 3,50 €, Euro-Ausland 3,80 €, Schweiz 6,90 CHF, Dänemark 22 DKK, Polen 15 PLZ.

Inland-Abonnements mit uneingeschränkter Kündigungsmöglichkeit: 36,- für 12 Ausgaben (3,-/Heft), als PLUS-Abo 42,-.

Inland-Jahresabonnement für 12 Ausgaben 34,80 (2,90/Heft), als PLUS-Abo 40,80. **Schüler/Studenten** gegen Nachweis nur 29,80, als PLUS-Abo 35,80.

Jahresabonnement: Ausland für 12 Ausgaben 39,90, als PLUS-Abo 45,90; nach Übersee per Luftpost 72,-, als PLUS-Abo 78,-. Schweiz 69,- CHF, als PLUS-Abo 79,- CHF.

PLUS-Abonnement: 12 Ausgaben plus Jahrgangs-CD jeweils 6,- Aufschlag. Die CD wird Ende Dezember mit dem Heft 1 des Folgejahrgangs geliefert.

Kündigungen von Jahresabonnements bitte der Box 73 Amateurfunkservice GmbH sechs Wochen vor Ablauf schriftlich anzeigen.

In den Abonnementpreisen sind sämtliche Zustell- und Portokosten enthalten. Preisänderungen müssen wir uns vorbehalten.

Bestellungen von Abonnements bitte an die Box 73 Amateurfunkservice GmbH oder online auf unserer Homepage www.funkamateure.de

Bankverbindung in Deutschland: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
 Konto 659992108, Postbank Berlin, BLZ 100 100 10

Überweisungen aus dem Euro-Ausland: Box 73 Amateurfunkservice GmbH
 IBAN DE18 1001 0010 0659 9921 08, BIC (SWIFT) PBNKDEFF

Bankverbindung in der Schweiz: Box 73 Amateurfunkservice GmbH,
 Konto 40-767909-7, PostFinance, Währung Sfr

Private Kleinanzeigen: Abonnenten können pro Ausgabe eine bis zu 200 Zeichen lange private Kleinanzeige kostenlos veröffentlichen, wenn diese online über www.funkamateure.de → Abo-Service beauftragt wird.

Schriftlich an die Box 73 Amateurfunkservice GmbH, per Fax oder online über www.funkamateure.de → Inserieren beauftragte private Kleinanzeigen bis zu 10 Zeilen mit je 35 Anschlägen kosten bei Vorkasse (Bargeld bzw. Kontodaten zum Bankeinzug) pauschal 5 €. Jede weitere Zeile kostet 1 € zusätzlich.

Für den Inhalt der Anzeigen sind allein die Inserenten selbst verantwortlich. **Gewerbliche Anzeigen:** Mediadaten bitte beim Verlag anfordern oder als PDF-Datei von www.funkamateure.de/imp/FA_Media.pdf herunterladen. Zurzeit gilt die Preisliste Nr. 18 vom 1.1.2008.

Vertriebs-Nr. A 1591 - ISSN 0016-2833

Redaktionsschluss: 11.3.2008 **Erstverkaufstag:** 25.3.2008

Druckauflage: 43 700

Der FUNKAMATEUR wird weitgehend auf Recyclingpapier gedruckt.

© 2008 by Box 73 Amateurfunkservice GmbH - Alle Rechte vorbehalten



Fortschritt und Toleranz

Leser fragten, ob man denn mit einem softwaredefinierten Transceiver VP6DX wirklich schneller ins Log bekäme und warum wir dem Thema SDR so viele Seiten opfern würden. Nein, bekommt man nicht – unter bestimmten Umständen aber vielleicht doch!

Andere können sich trotz bereits erfolgter Diskussion des Themas Echolink auf den Leserpostseiten nicht damit abfinden, dass wir dem in der Ausgabe 2/08 soviel Raum widmeten – es hätte doch rein gar nichts mit Amateurfunk zu tun. Hat es unseres Erachtens doch, denn der Kerngedanke von Echolink ist ja, über Relaisfunkstellen zu funken, die per Internet verlinkt sind. Der von den Kritikern bemängelte reine Computerfunk ähnlich Skype oder Netmeeting ist lediglich ein Abfallprodukt. Demgegenüber empfanden andere Leser selbst diese Spielart von Echolink, wie übrigens auch QsoNet (siehe FA 11/06), kaum als Abfallprodukt, sondern vielmehr als Wohltat, erlaubt sie doch sogar unter amateurfunkwidrigsten Bedingungen noch, den Kontakt zu anderen Funkfreunden aufrechtzuerhalten.

Die begonnene Aufzählung ließe sich beliebig fortsetzen, gehen doch täglich per E-Mail, Telefon oder Post bei uns Wortmeldungen von Ihnen, liebe Leser, ein. Für jede einzelne davon sind wir dankbar. Dazu gehört selbstredend auch sachliche Kritik. Nur so erfahren wir ja, was Sie in der Gesamtheit bewegt und was wir besser machen können – auch wenn es bei dem breiten Themenspektrum dieser Zeitschrift nie gelingen wird, alle Leser gleichermaßen zufrieden zu stellen.

Was uns aber zunehmend auffällt, ist die mangelnde Toleranz gegenüber Themen, die einen selbst nicht interessieren, wohl aber vielleicht andere Leser. Dabei ist gerade diese Form der Rücksichtnahme ein Wesensmerkmal des Amateurfunks! Das ist bereits sinngemäß in dem von Paul M. Segal, W9EEA, 1928 formulierten „The Amateur's Code“ auf den ersten Seiten eines jeden ARRL Handbook, auf www.arrl.org/acode.html sowie eingedeutscht z. B. auf der Website des DARC-OV S27 nachzulesen.

Dieser Ehrenkodex beinhaltet obendrein einen weiteren Aspekt, nämlich die ständige Vervollkommnung des eigenen Wissens zur Optimierung der Stationsausrüstung, um einen möglichst effizienten Funkbetrieb durchführen zu können. In diesem Zusammenhang möchte ich auf den Beitrag von Michael Höding, DL6MHW, in dieser Ausgabe auf S. 400 hinweisen, der möglicherweise von Vertretern des handgemachten, „reinen“ Amateurfunks als ein nächster Schritt in die falsche Richtung aufgefasst werden könnte.

Technikinteressierte und bastelnde Funkamateure haben hier sozusagen in Grundlagenforschung etwas entwickelt, was nun durch funkende Funkamateure genutzt werden kann: Bei der Software CW Skimmer ermöglicht es die SDR-Technologie erstmalig, nahezu sämtliche Telegrafiesignale eines ganzen Bandsegments gleichzeitig und in Echtzeit zu decodieren. Für DXer und Contester stellt dies die Nutzung von verfügbaren und erlaubten Technologien dar, um die Ziele, DX-QSO oder Contest-Multiplikator, bestmöglich zu erreichen. Auch „reiner“ Amateurfunk entwickelt sich weiter, und insoweit ist dieser Beitrag die „geopferten“ drei Seiten unbedingt wert. Übrigens hat Michael dank CW Skimmer VP6DX tatsächlich schneller in sein Log bekommen ...

Werner Hegewald DL2RD

Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD

Amateurfunk

Erstaktivierung der Insel Arwad: 25 000 Funkkontakte unter YK9SV



Anfang November vergangenen Jahres machte sich ein griechisches Team unter Leitung von Manos, SV1IW, Präsident des griechischen Amateurfunkverbandes, auf, um von der zu Syrien gehörenden Insel Arwad regen Funkbetrieb durchzuführen. Diese Erstaktivierung erzeugte nicht nur beachtliche Pile-Ups, sondern auch große Freude unter den IOTA-Jägern.

Foto: SV1IW 371

Yaesus FT-950 – der Transceiver zwischen FT-2000 und FT-450 374

APRS mit dem Frosch – der anyfrog-Controller von HinzTec 380

High-End-DDS-VFO mit dem AD9912 von Analog Devices (2)




Die Controller-Platine, die die Steuerung des High-End-DDS-VFOs übernimmt, ist auch separat für andere Projekte nutzbar. Im FA 5/08 werden wir den DSP-Transceiver, für den der VFO hauptsächlich gedacht ist, komplettieren.

Foto: DL7IY 393

400-W-Transistor-Endstufe für 160 m bis 6 m (1) 396

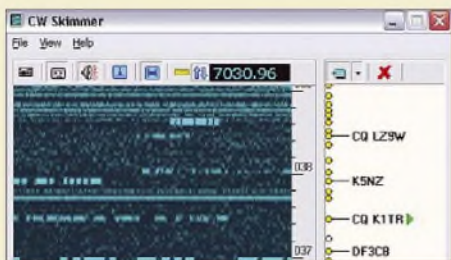CW Skimmer: neue Möglichkeiten für DXer und Contester



Die neue Software CW Skimmer von VE3NEA bringt softwaredefinieren Empfang mit echtem Nutzefekt: Sie zeigt nicht nur einen ganzen Bandbereich wasserfallartig an, sondern decodiert auch sämtliche darin befindlichen CW-Signale in Echtzeit. Das stellt eine echte Hilfe im Pile-Up dar.

Foto: DL6MHW 400

Füchse PC-gestützt peilen 412

160-m-DX aus dem Garten 414

Komfortable Antennenumschaltung für EME-Betrieb 417

Vortilterbaugruppe für das 40-m-Band (2)



Der zweite Teil zum 40-m-Vortilter beschreibt die exakte Schaltung, geht aber auch auf weitere messtechnische Untersuchungen an einigen verwendeten Bauelementen ein.

Foto: Red. FA 418

Diplome für CW-Legastheniker 443

DXCC-Gebietsstand DL – Kurzwelle 2007 444

Neues EMVG seit 1. 3. 08 in Kraft 456

Aktuell

Editorial 351

Postbox 354

Markt 356

Literatur 359

CeBIT 2008: Informations- und Telekommunikationstechniken 364

Bezugsquellenverzeichnis 422

Ausbreitung April 2008 442

Inserentenverzeichnis 458

Vorschau FA 5/08 458

QTCs

AATiS e.V. 438

DX-QTC 446



IOTA-QTC 447

QSL-Telegramm 448

QSL-Splitter 449

SOTA-QTC, Packet-QTC 450

QRP-QTC 451

D-STAR-QTC, Diplome 452

Sat-QTC, CW-QTC, SWL-QTC 453

UKW-QTC 454

DL-QTC, Afu-Welt 456

OE-QTC, HB9-QTC 457

Termine April 2008 458

Typenblatt

IC-7700 405

Unser Titelbild



Der FT-950 füllt die Lücke zwischen FT-450 und FT-2000 in der aktuellen Transceiver-Reihe von Yaesu, die durch die Innovationen und Lösungswege des Flaggschiffs FTdx9000 geprägt wird. Ein auch mechanisch solides und mit seinen 10 kg noch ganz gut zum Mitnehmen geeignetes Gerät, das zeitgemäße DSP-Funktionalität im ZF-Bereich bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Foto: Werkfoto

BC-DX

Kurzweile in Deutsch 440

BC-DX-Informationen 441



Radio Nacional del Perú (www.radionacional.com.pe) sendet derzeit nicht auf Kurzweile. 1953 war die Station mit bis zu 50 kW auf 5892, 9562 und 15 150 kHz aktiv.

QSL: Bü

Wissenswertes

Breitbandinternet via Satellit (1) 368



Bauelemente

1A7358AP: HF-Eingangsteil mit Verstärker, Mischer, Oszillator 403

Funk

Wetterfunk mit Pagertechnik



Der Beitrag beschreibt eine neuartige Variante von Wetterstationen für den Heimbereich. Ohne Batterien läuft diese allerdings auch nicht – die Verkaufsaufkleber sind in diesem Bild noch auf dem Display ...

Foto: DL2MCD

362

Geruchs-Chip kommt 363

Die WRC-07 und der Rundfunk 378

Gut gemischt! Einführung, Messaufbau, Fakten, Konzepte (3)



Dieser letzte Teil der Beitragsfolge behandelt aktive Multiplikatoren. Der AD835, hier im Testaufbau, machte am Messplatz eine sehr gute Figur.

Foto: DL1DH

407

CB- und Jedermannfunk 439

Elektronik

Hektor 128 – Sprachverschlüsseler nach Transpositionsverfahren (1)




In diesem Beitrag wird ein preiswert zu realisierender Sprachverschlüsseler für drahtlose und drahtgebundene Verbindungen vorgestellt, mit dem sich vertrauliche Gesprächsinhalte vor allzu neugierigen Ohren schützen lassen.

Foto: Thomas

382

Versuchsaufbauten mit SMD 386

25-A-Laderegler für 12-V-Solarmodule

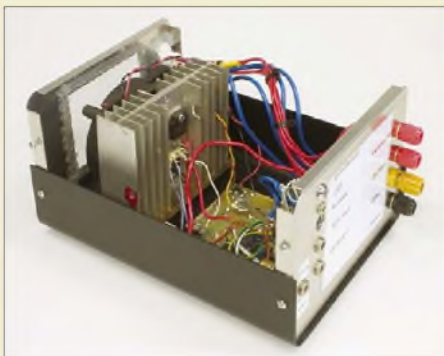

Zur Versorgung elektrischer Geräte, die ohne Verbindung zum 230-V-Netz betrieben werden sollen, eignet sich Sonnenenergie besonders gut. Die hier beschriebene Variante stellt mit 12-V-Solarmodulen 25 A bereit.

Foto: DJ7HW

387

Überwachung von Dosentelefonen 390

Kontaktformular nutzen

Unser recht zuverlässiges Spam-Filter sortiert jeden Tag Hunderte Spam-Mails aus. Sehr selten rutscht dabei eine „gute“ E-Mail mit in den Müll. Eine Nachkontrolle wäre Sisyphos-Arbeit. Bitte nutzen Sie im Zweifel unser Kontaktformular auf www.funkamateurl.de – ebenso, wenn Sie nicht über eine eigene E-Mail-Adresse verfügen. In letzterem Fall aber bitte Ihre Telefonnummer zwecks ggf. Rückrufs angeben.

VSWR Converter

Von der Spinner GmbH gibt es einen sehr schönen SWR-Rechner zum Herunterladen (3,93 MB): www.spinner.de/Tools-VSWR.htm. Beim „VSWR Converter“ kann man einen der vier Werte SWR, SWR in Dezibel, Reflexionsfaktor und die Rückflussdämpfung eingeben, und es werden daraus die anderen drei berechnet.
Hans Nussbaum, DJ1UGA

Zufrieden

Die Ausgabe 3/08 ist wieder sehr lesenswert und aktuell. Besonders interessierten mich das HF-Dämpfungsglied und das Empfangssystem zum Detektieren von Gewittern. Sehr gut finde ich allgemein, dass nicht nur Platinen, sondern auch komplette Bausätze angeboten werden. Aus meiner Sicht nicht nur die richtige Strategie, sondern auch das richtige Verständnis von Service. Weiter so und viel Erfolg wünscht ein langjähriger Leser.
Udo Tillmann, DJ5UO

Aus unserer Serie Gegensätze: Nordwest und Nordost (-Afrika)



Magnetantennen-Beam?

Bezüglich des in „Magnetantennen und Felder“ (FA 2/08, S. 171) von DC7GB Geäußerten bin ich skeptisch. Es geht sicher nicht nur um die Einspeisung. Für Schleifen mit größerem Umfang hat er sicher Recht. Aber es muss mit geringer werdendem Umfang einen Übergang zu einer Ferritantenne geben. Und da sind die Verhältnisse zwischen E-Feld und H-Feld in der Umgebung der Antenne sicher anders; der Magnetismus kommt mehr und mehr ins Spiel. Ich bin überzeugt, so einfach, wie es DC7GB darstellt, ist es nicht. Die einfache Frage, ob man mit kleinen „Magnetantennen“ einen „Beam“ oder eine Gruppe zusammenstellen kann, wäre sicher der Betrachtung wert. Ich weiß die Antwort nicht, wäre aber daran interessiert, denn mir fehlt eine gute Antenne für 160 m, vielen anderen sicher auch.

Dr. Rolf Schick, DL3AO

Gefährliche Kondensatoren

Danke an Autor Jirmann für seinen Hinweis (FA 2/08, S. 153). Nachdem mein Philips-Oszilloskop PM 3262 vor kurzem „stank“, tippte ich auf ein defektes Hochspannungsnetzteil. OM Jirmann sei Dank, stellte ich fest, dass der genannte Rf-Kondensator PME271 geplatzt war. Ein Austausch soll erfolgen und so das Oszilloskop (hoffentlich) vor dem Gang in die Elektronikverwertung bewahren.

Volker Scheele, DG2OBU

Sie sind eBay-süchtig, wenn ...

... Sie ohne nachzudenken wissen, was FLD* bedeutet,

... Sie Ihren Möbeln


durchgehend Artikelnummern verpasst haben,

... Sie während des Einkaufsbummels für die interessantesten Dinge schon eine Beschreibung verfassen.

* free listing day – Tag für kostenfreies Einstellen

Splitbetrieb – von 1 bis 100 kHz?

Splitbetrieb ist eine feine Sache. Sofern man einen Transceiver hat, der das macht. Ich bin in der glücklichen Lage. Nur – ist das ein Glück? Mittlerweile findet man immer mehr DX-Stationen, bei denen Splitbetrieb fast über das ganze Band gemacht wird! Ich fürchte, irgendwann kann ich meinen Transceiver gar nicht mehr soweit auseinander abstimmen, um da mitzukommen. Und wo sendet man nun? Ganz unten? Ganz oben? In der Mitte? Oder vielleicht überall mal? Na ja, wie dem auch sei. Mir vermiest es die DX-Jagd mittlerweile zunehmend, wenn ich solchen Splitbetrieb höre, und ich drehe weg. Aber so kann man das „Pile“ (oder besser in gutem Deutsch: „Bündel“) auch verkleinern und so den Frequenzabschnitt wieder freier bekommen.
Andreas Nagel, DL1AKP

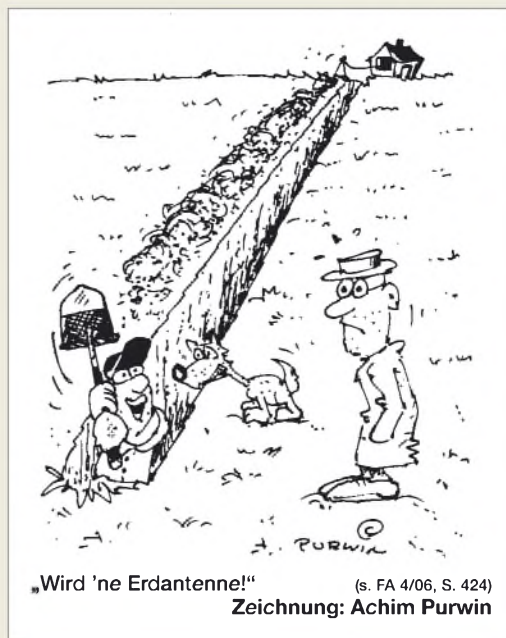

Wenn sich diese Kritik gegen die jüngste erfolgreiche DXpedition VP6DX nach einem der seltensten DXCC-Gebiete, Ducie Island, richten sollte, tun sie den Operatoren unrecht. Arbeiten auf 7002 kHz mit 25 up meinte hier nicht etwa bis 25 kHz höher, sondern auf 7027 kHz ± maximal wenige Kilohertz zu hören. Auch der SSB-Hörbereich überschritt kaum einmal 10 kHz. Auch andere Expeditionen sind neuerdings offensichtlich bemüht, ihren Hörbereich in Grenzen zu halten. Ausnahmen wie immer inklusive.

Loop-Drehkondensatoren

Ich habe nach Veröffentlichung des Beitrages „Sendefähige Magnetantenne selbst gebaut“ (FA 1/08, S. 48) mehrfach Nachfragen zu Bezugsquellen von Luftdrehkondensatoren erhalten und mich dazu umgesehen. SEC [14] scheint z.z. keine fertigen Drehkondensatoren anzubieten. Im Onlineshop gibt es momentan nur Einzelteile zum Selbstbau. Jan Wusten [13] freut sich über die rege Nachfrage und bedankt sich für die Nennung seiner Firma im Anhang. Er hat Schwierigkeiten, alle OMs zu bedienen, bleibt aber am Ball.

André Neitzel

Schon da gewesen

Dem Beitrag „Gas? Wasser? Sanitär? – eine unkonventionelle Magnetantenne“ im FA 2/08, S. 170, ist anzumerken, dass die Ankopplung mittels Ringkern durchaus schon in der Fachliteratur zu finden ist, unter anderem in den PTB-Mitteilungen 96 aus 1/86 mit Bezug auf die Patentanmeldung P 35 36 837.3 von 1984. Das bedeutet, dass bei kommerzieller Nutzung dieses Prinzips die patentrechtliche Lage zu berücksichtigen ist.

Frank Kühnel, DH6FAR

Im Beitrag über „...eine unkonventionelle Magnetantenne“ (FA 2/08) steht: „Diese Art der Kopplung ist nach bisherigem Kenntnisstand noch in keiner Fachliteratur zu finden.“ Ich möchte darauf hinweisen, dass Pat Hawker in seinem Technical Topics in der Radio Communication (RSGB) vom August 1995 auf die QST von März 1995, pp 782-73, verweist, wo Ken Hirschberg, K6HPX, in der „Technical Correspondence“



dence“ unter „reports on his use of a ferrite toroid as a current transformer to feed a compact transmitting loop“ davon berichtete. K6HPX benutzte diese Loop auch zum Senden und schrieb: „I operated the loop on 1.8, 3.5 and 7 MHz bands with an SWR of near 1:1 easily obtained at resonance without the use of an antenna tuner“ und „the toroid was made of two Amidon FT-240-61 cores“ ... „the loop was made of 1 inch dia copper water pipe as a 11 by 4.5 inch rectangle, and a vacuum variable capacitor“.

Gerard Drijver, PG2D

Unser Autor Mattias Zapatka hatte diesbezüglich eine Menge Bücher gewälzt und Zeitschriften sowie das Internet durchgesehen, ohne etwas zu finden – aber ältere OM's haben offenbar einen weitreichenden Überblick über das Geschehen der vergangenen Jahrzehnte in diesem Bereich. Der Hinweis auf die Erfahrungen von K6HPX ist sehr interessant.

Im wahrsten Sinne des Wortes!



Echolink mit Bild

Seit etwa einem Jahr läuft unter der Führung von Don, N5AWN, in St. Antonio/Texas, ein interessantes Experiment. Mit dem kostenlosen amerikanischen Videokonferenz-Programm DWYCO (www.dwyco.com) und parallel Echolink treffen sich aus allen Kontinenten OM's per Video und Audio. Der Rekord liegt bisher bei zwölf gleichzeitigen Nutzern. Am einfachsten meldet man sich bei N5AWN via Echolink an, erhält dann ein Passwort, mit dem dann der Zugang zu der Gruppe erfolgen kann. Für das Experiment fehlen noch Funkamateure aus dem deutschsprachigen Raum. Es macht wirklich Spaß, die Partner nicht nur via Echolink zu hören, sondern gleichzeitig auch zu sehen. Mitmachen lohnt sich.

André Neumann, DL2PAN

Bitte keine empörten Zuschriften, dass dies ja kein Amateurfunk sei. Ist er zumindest in dem Teil mit der HF-Übertragung vom Funkamateure zu seiner Relaisfunkstelle oder einem Partner, der die Verbindung zum Internet herstellt. Und was spricht unabhängig davon gegen einen einschlägigen Internet-Chat unter Funkamateuren?

Treffende Tipps

Beim Beitrag „Tipps zu Aufbau und Montage von Yagi-Antennen“ (FA 2/08, S. 180) musste ich oft grinsen und schmunzeln. Ja, genau so ist es! Ich bin gerade dabei, eine DK7ZB-Monster-Yagi für 50 MHz zu bauen, die für eine große dreimonatige Süd-Pazifikreise im Sonnenfleckenmaximum geplant ist. Das alles kommt mir nun so bekannt vor: mit 2 mm vorbohren, ankörnen, Ständerbohrmaschine usw. usw. Dazu habe ich mir extra einen neuen Körner gekauft.

Macht weiter so! Es macht Spaß, das Heft zu lesen – vor allem auch Themen, die nicht direkt den Amateurfunk betreffen, wie Runfunk, CD, DVD usw.

Rolf Niefind, DK2ZF

Leserservice

*Zetr: Anfrage
Sehr geehrte Damen u. Herren,
im Heft FA 3/08 auf Seite 260
= Artikel Taschenempf. Sternchen =
möchte ich anfragen ob hierzulande
noch Teile lieferbar sind:
4 Kompl. Filter, Drehko, Ferritant,
m. Spule, oder evtl. Kompl. Bauplatz.
Im voraus vielen Dank für Ihre
Bemühungen.*

Wir haben die Bestellung an den VEB Stern Radio weitergeleitet, der sicher noch die Teile aus dem Jahr 1961 bereit hält. ;o)

Frei schwebend im leeren Raum

Bei der Koaxial-Preisfrage vom FA 2/04 ging es lediglich darum, sich daran zu erinnern, wie eine Koaxialleitung mit einem Verkürzungsfaktor von 1 auszusehen hat.

Zwischen Innen- und Außenleiter müsste sich ein Dielektrikum mit der relativen Dielektrizitätskonstante ϵ_r (neuerdings als Permittivität bezeichnet) von 1 befinden. Das trifft nur für das Vakuum und mit unbedeutenden Abstrichen für trockene Luft o. Ä. zu. Außerdem müssten noch die Längsleitfähigkeit von Innen- und Außenleiter unendlich hoch, die Querleitfähigkeit des Materials dazwischen Null und seine relative Permeabilität $\mu_r = 1$ sein, was aber bei verlustfreien HF-Leitungen als gegeben angenommen wird. Da nun der Innenleiter der Koaxialleitung auch irgendwie gehalten werden muss, bleibt die hundertprozentige Realisierung eines Verkürzungsfaktors von 1 wohl praktisch unmöglich. Die sparsame Verwendung von Styropor (Schaumpolystyrol) würde dem einigermaßen nahe kommen.

Die 3 × 25 € für die richtige Lösung erhalten:

Dirk Ewert, DD4DEW
Prof. Kurt Höck, OE7KHI
Nico Schmidt, DD6VFS

Herzlichen Glückwunsch!

Brücken-Preisfrage

Eine (Wheatstone-)Brückenschaltung besteht aus drei gleichen Widerständen von 120 Ω und einer Glühlampe 6 V/50 mA. Bei welcher an die Brücke angelegten Speisespannung tritt im Querzweig Brückennull auf?

Unter den Lesern mit richtiger Antwort verlosen wir

3 × 25 €

Einsendeschluss ist der 30.4.08 (Poststempel oder E-Mail-Absendedatum). Die Gewinner werden in der Redaktion unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt. Wenn Sie die Lösung per E-Mail übersenden (an quiz@funkamateur.de), bitte nicht vergessen, auch die „bürgerliche“ Adresse anzugeben, sonst ist Ihre Chance dahin.

Auch an der Sternchen-Preisfrage vom FA 3/08 können Sie sich noch bis zum 31.3.08 versuchen.

**Funk,
Netzwerkkabel
und Glasfaser
statt PLC!**

**Fortschritt statt
vermüllter Äther!**

Patriotisch





Der SR-2000A eignet sich auch zum Aufspüren versteckter Funkkameras im 2,4-GHz-Bereich.

SR-2000A

Breitbandempfänger

- Frequenzbereich: 25 MHz bis 3 GHz
- Suchlaufgeschwindigkeit: 50 MHz/s
- Bandbreite der Spektrumanzeige: ≤ 40 MHz
- IP3: +1 dBm
- PC-Schnittstellen: RS232, USB
- Preis: noch nicht bekannt



Das wetterfeste Rohr der aKa-60 misst 35 mm Ø und 1100 mm Länge.



Die Netzgeräte sind dank robusten Gehäuses auch unter widrigen Bedingungen einsetzbar.

Schnelle Scanner und mehr

Der Breitbandempfänger **SR-2000A** von **AOR** sorgt mit einer Spektrumdarstellung von bis zu 40 MHz Bandbreite sowie einer vergleichsweise hohen Suchlaufgeschwindigkeit von 50 MHz/s für Furore. Das TFT-Farbdisplay dient zur Überwachung des von 25 MHz bis 3 GHz reichenden Frequenzspektrums und ermöglicht ferner den Empfang von analogen TV- und Video-Sendern. Auch die Suche nach versteckten Funkkameras im 2,4-GHz-Bereich ist möglich.

Das besondere Augenmerk der Entwickler galt der Verbesserung der Großsignalfestigkeit. Ausgestattet mit dem Frontend des **AR-ONE** steht der **SR-2000A** mit einem IP3 von +1 dBm an der Spitze dieser Empfängerkategorie.

Durch die Umsetzung von Kundenwünschen ist die seit Januar 08 lieferbare Breitbandantenne **aKa-60** noch besser als ihr Vorgänger **ARA-60**. So bietet sie mit IP2 > +60 dBm und IP3 > +35 dBm ein hohes Maß an Großsignalfestigkeit im Bereich von 50 kHz bis 60 MHz. Der Nutzer kann an die PL-Buchse ein beliebig langes Koaxialkabel anschließen und ist nicht mehr an eine fest vorgegebene Kabellänge gebunden.

Hochwertige Materialien und eine robuste Bauart (wetterfestes Rohr mit einem Durchmesser von 35 mm und einer Länge von 1100 mm) verleihen der **aKa-60** eine beachtliche Klimabeständigkeit.

Zusätzlich zu den bekannten Labornetzgeräten **PS-10/20/35K** für 10/20/35 A Dauerbetrieb bietet **bogerfunk** nun auch leistungsstarke Festspannungsnetzgeräte für zivile sowie für militärische Anwendungen an. Der Typ **PS-40-2K** (2248 €) liefert 24 V Gleichspannung bei maximal 40 A Dauerstrom, **PS-70K** (1929 €) 13,8 V bei 70 A. Spannung und Strom werden über ein dreistelliges LCD angezeigt, für die Kühlung sorgt ein geregelter Lüfter. Beide Netzgerätetypen sind gegen Kurzschluss geschützt und verfügen über einen Linearregler mit Triac-Vorregler.

Bezug: **Bogerfunk GmbH**, Grundesch 15, 88326 Aulendorf; Tel. (075 25) 451, Fax 23 82; www.boger.de; ir.fo@boger.de



Senden ohne Funkgerät

MicroTrak 300 ist ein kleines 2-m-Sendemodul mit integriertem **TinyTrak3**. Nach Anschluss eines GPS-Empfängers kann man damit APRS-Daten senden, ohne dass ein extra Funkgerät benötigt wird. Nach Ersatz des ICs durch einen **WX-Trak**-IC können alternativ Wetterdaten über APRS gesendet werden, wozu dann statt des GPS-Empfängers eine kompatible Wetterstation (z. B. **Peet**) mit seriellem Datenausgang anzuschließen ist.

Die nur 82 mm × 25 mm große Platine arbeitet auf 144,8 MHz mit 300 mW und benötigt 9 bis 15 V Gleichspannung, wobei der Stromverbrauch von 10 mA im Stand-by-Betrieb auf 180 mA beim Senden ansteigt. Auf der Leiterplatte befindet sich ein zusätzlicher 5-V-/200-mA-Spannungsregler zur Versorgung einer externen GPS-Maus oder für andere Zwecke.

Der für 155 € erhältliche **MicroTrak 300** enthält keinen Empfänger und wird deshalb gelegentlich gleichzeitig mit anderen Stationen senden, was bei der geringen Ausgangsleistung normalerweise kein Problem darstellt. Bezug: **WiMo GmbH**, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim; Tel. (07276) 96680, Fax 966811, www.wimo.com; E-Mail: ir.fo@wimo.com

Das MicroTrak 300 wird wie TinyTrak und WX-Trak am PC programmiert. GPS-Empfänger oder Wetterstation sind über eine Sub-D9-Buchse anzuschließen, die im Auslieferungszustand noch nicht eingelötet ist.

MikroTrak 300

2-m-FM-Datensender

- Frequenz: 144,800 MHz
- Sendart: F2D
- Sendeleistung: 0,3 W
- Stromversorgung: 9...15 V, 1X 180 mA; sonst 10 mA
- Betriebsdauer mit 9-V-Block: 25 h bei etwa 2 min Wiederholrate
- Platinenabmessungen: 80 mm × 25 mm
- Datenquellen: GPS-Empfänger oder Wetterstation (mit WxTrak-Chip), Anschluss über Sub-D9-Buchse
- Preis: 155 €



Die bis 6 GHz einsetzbaren Blitzschutz-Zwischenstecker, hier LPN-SBL-6, sind gemäß IP67 spritzwassergeschützt.

Blitzschutz bis 6 GHz

Neu bei UKW-Berichte gibt es zwei bis 6 GHz einsetzbare Blitzschutz-Zwischenstecker für 50-Ω-Koaxialsysteme in N-Norm. Damit lassen sich sowohl im Amateurfunkbereich die Bänder 13 cm, 9 cm und 6 cm als auch der WLAN-Bereich bei 5,7 GHz abdecken. Dieser Blitzschutz ist für jeweils 88 € in den Ausführungen Stecker/Buchse (**LPN-SBL-6**) und Buchse/Buchse (**SBL-BBL-6**) lieferbar; wobei jeweils eine Buchse mit langem Gewinde für Chassismontage ausgeführt ist. Die Ansprechspannung liegt bei 150 V, entsprechend einer Sendeleistung von 100 W.

UKW-Berichte, Jahnstraße 7, 91083 Baiersdorf; Tel. (091 33) 7798-0, Fax -33; E-Mail: ir.fo@ukwberichte.com; www.ukw-berichte.de

Markt-Infos

Die Marktseiten sollen über neue bzw. für die Leserschaft interessante Produkte informieren und beruhen auf von der Redaktion nicht immer nachprüfbar Angaben von Herstellern bzw. Händlern. Die angegebenen Bezugsquellen bedeuten keine Exklusivität, d. h., vorgestellte Produkte können auch bei anderen Händlern und/oder zu anderen Preisen erhältlich sein. **Red. FA**



Monoband-Rundstrahler – lässt sich auf Verzugsfrequenz abgleichen.

VHF-50, UHF-50

Monoband-Vertikalstrahler

- VHF-50
 - Frequenzbereich: 108 bis 175 MHz
 - Länge: 2,3 m
 - Masse: 1,3 kg
- UHF-50
 - Frequenzbereich: 400 bis 480 MHz
 - Länge: 1,85 m
 - Masse: 1,2 kg
- Gemeinsame Daten
 - Anschluss: N-Buchse
 - Sendeleistung: ≤ 150 W
 - Preis: 49 €



Rundstrahler für 2 m und 70 cm

Der **Elektronik-Service Dathe** bietet 2-m- und 70-cm-Vertikalantennen **VHF-50** bzw. **UHF-50** ähnlich der X-Serie an, die innerhalb des gesamten Bandes auf eine gewünschte Vorzugsfrequenz einstellbar sind. Im 2-m-Band sind das Frequenzen zwischen 108 und 175 MHz sowie im 70-cm-Band 400 bis 480 MHz.

Die Antennen sind mit einer hochwertigen N-Buchse ausgerüstet. Der Lieferumfang umfasst bei einem Preis von 49 € pro Stück auch alle Befestigungselemente sowie eine exakte Änderungstabelle. Auf Wunsch werden Änderung und Einmessung auf entsprechendes SWV gegen einen Aufpreis durchgeführt.

Bezug: **Elektronik-Service Dathe**, Gartenstr. 2 c, 04551 Bad Lausick, Tel. (03 43 45) 2 28 49, Fax 2 19 74; www.funktechnik-dathe.de, E-Mail: email@funktechnik-dathe.de

Funkempfang via Internet

Ausgabe 30 von **funkempfang.de** stellt in Testberichten u. a. das Funkübertragungssystem **SLG-7** von **Kenwood** und das Web-Radio **Sangean WFR-20** vor. Weitere Themen: Funk-Baustellenampeln und neue Nahfunksysteme.

Das eMagazin erscheint zehnmal jährlich im PDF-Format und kostet im Abonnement 10 €/Jahr, die Einzelausgabe 1,25 €. Die Ausgaben 1 bis 25 gibt es auch auf CD-ROM für 25 € inkl. Versand; PDF-Probeausgabe und Lese-proben sind kostenlos im Internet zu haben. RMB Dieter Hurcks, Tel. (0 51 36) 89 54 50; www.funkempfang.de; E-Mail: redaktion@funkempfang.de



Präzises S-Meter für VHF/UHF

Passend zum SDR **Perseus** hat **SSB-Electronic VHF-** und **UHF-Konverter** entwickelt, deren erste, ab Frühsommer erhältliche Ausführungen die Bänder 2 m, 70 cm, 23 cm oder 13 cm mit hoher Empfindlichkeit und beachtlichem Großsignalverhalten in den KW-Bereich umsetzen. Bandpassfilter in der Eingangsstufe der Konverter sorgen dafür, dass die hohe Empfangsqualität des nachgeschalteten Receivers durchgängig nutzbar ist.

Die Kombination eignet sich sowohl für präzise Pegelmessungen auf 2 m oder 70 cm (zwischen 0 und S9+70 dB auf ±1 dB exakt), als auch zur Dokumentation von Bandbelegungen und Beobachtung von E_s, Meteor- bzw. Flugzeugscatter sowie EME.

SSB Electronic, Handwerkerstr. 19, 58638 Iserlohn; Tel. (0 23 71) 95 90 -0, Fax -20, E-Mail: irfo@ssb.de, www.ssb-amateur.de

Lauteres Mike für IC-7000

Mit einer neuen Mikrofonkapsel und verändertem Anpassnetzwerk sowie durch Modifikation des Mikrofongehäuses baut **WiMo** die Mikrofone **HM-151** so um, dass sich sowohl Klangqualität als auch Lautstärke wesentlich verbessern. Zum Umbau (45 € inklusive aller Teile) ist das Originalmikrofon einzusenden. Bezug: **WiMo GmbH**, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. (0 72 76) 9 66 80, Fax 9 66 8 11, www.wimo.com; E-Mail: irfo@wimo.com

Dieser 2-m-Konverter gibt in Kombination mit dem Perseus dem Funkamateur ein professionelles System detaillierter Echtzeit-Signalanalyse zu einem erstaunlich niedrigen Preis in die Hand.



Das umgebaute Mikrofon zeichnet sich durch klare Stimmwiedergabe, kräftige Modulation und ein sauberes Durchsteuern des Senders aus.



Bis zu drei Module sind in der Schaltmatrix OSP einsetzbar.

OSP 120

Schaltmatrix

- Frequenz: 0 ... 18 GHz
- Module: OSP-B101 für 6 Koaxial-Relais mit Wechslern, OSP-B102 mit 2 koaxialen Mehrstellungsrelais, OSP-B103 mit 16 digitalen I/O-Ports
- Schaltzeit: < 10 ms (OSP-B101), < 15 ms (OSP-B102)
- Spannungsversorgung: 100 ... 240 V / 50 ... 60 Hz, typ. 170 VA, maximal 310 VA
- Abmessungen (B × H × T): 425 mm × 85 mm × 420 mm
- Masse: 4,5 kg (ohne Module)

Automatische Messabläufe

Mit der **Schaltmatrix OSP** präsentiert **Rohde & Schwarz** eine modular aufgebaute Schalt- und Steuerplattform zum manuellen und automatischen Verschalten von HF-Signalen. Über eine Ethernet-Schnittstelle ist das Gerät einfach in Systeme integrier- oder an einzelne PCs anschließbar. Die intuitiv zu bedienende Software ermöglicht Anwendern, am PC individuelle Schaltkonfigurationen zu erstellen. Alternativ ist auch die Steuerung mit standardisierten, externen Anwenderprogrammen über SCPI-Befehle möglich.

Information: **Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG**, www.rohde-schwarz.com


Bezug: Fachhandel

Schaltkreise verfügbar

Die für den DSP-Transceiver nach DL7IY (FA 5/07) benötigten **ICs** (BX-170) werden ab KW 15 als Satz zum Preis von 64 € beim **FA-Leserservice** erhältlich sein – Vorbestellungen sind möglich. Die beiden MAX 4547CSE sind darin zunächst noch nicht enthalten, da deren Lieferzeit gegenwärtig zehn Wochen beträgt. Sie werden portofrei nachgeliefert. Die dazugehörige **Platine** (PLB-10) kostet 18,50 €.

Ab sofort sind die für den FA-Antennenumschalter geeigneten **PL-Buchsen** mit 8 mm Gewindelänge (PL-BU-8) zum Preis von 4,90 € auch einzeln verfügbar.

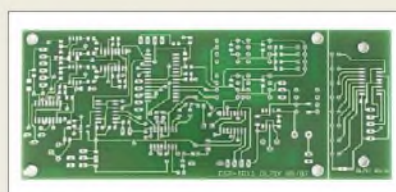Bezug: **FA-Leserservice**, Berliner Str. 69, 13189 Berlin, Tel. (0 30) 44 66 94-72, Fax -69; www.funkamateur.de, shop@funkamateur.de



Durch das 8 mm lange Gewinde lässt sich diese PL-Buchse auch in dickere Gehäusewände einbauen.

Auf der 132 mm × 53 mm großen Platine finden alle Bauteile des DSP-Transceivers Platz.

Handlich und trotzdem leistungstark: der PSA1301T

PSA1301T

Spektrumanalysator

- Frequenzbereich: 150 kHz ... 1,3 GHz
- Einstellmodi: Mittenfrequenz und Spanne bzw. Anfangsfrequenz und Spanne
- Spanne: 320 kHz ... 1299,85 MHz oder 0 Hz mit Demodulation (AM oder FM)
- Einstellauflosung: 1 kHz
- Stabilität: $\leq \pm 10$ ppm bei 10 ... 30 °C
- Phasenrauschen: -100 dBc/Hz bei 500 MHz/100 kHz Offset
- Auflösungsbandbreite: 280 oder 15 kHz
- Marker: 0 ... 2
- Messwertanzeige: in dBm oder dBuV
- Anzeigebereich: 80 dB vom Referenzpegel
- Referenzpegel: -20 dBm (87 dBuV) oder 0 dBm (107 dBuV), jeweils an 50 Ω
- Speicher: Speicherung der Messwerte, Einstellungen, Bildschirmhalte auf SD- oder MMC-Karten möglich
- Stecker/Buchsen: SMA, USB, Audio, Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 5 ... 40 °C bei $r_F = 20$... 80 %
- Stromversorgung: Spektrumanalysator 3,6 V/700 mAh NiMH für ≤ 5 h, Palm 3 V/1050 mAh LiIon für ≤ 4 h
- Abmessungen (B x H x T): 97 mm x 170 mm x 47 mm
- Masse: 495 g
- Preis: 1420 €



Handlicher Spektrumanalysator

Der **PSA1301T** von **TTI** ist ein leistungsfähiger Spektrumanalysator für Messungen bis 1,3 GHz auf der Basis eines Hand-PCs, wobei der eingebaute Palm auch separat genutzt werden kann. Messwerte und Einstellungen lassen sich nahezu unbegrenzt auf einer SD-/MMC-Karte speichern und via USB-Schnittstelle abrufen. Das hochwertige Messgerät kann sowohl mit Akkumulatoren als auch via Stromversorgungsgerät betrieben werden. Es ist in begrenzter Anzahl über den **FA-Leserservice** erhältlich.

Informationen: Thurlby Thandar Instruments TTI, www.tti-test.com/psa/deutsch/spektrumanalysator.htm

Bezug: FA-Leserservice, Berliner Str. 69, 13189 Berlin, Tel. (030) 44 66 94-72, Fax -69; www.funkamateure.de, shop@funkamateure.de

I/O-Kanäle ohne Ende

Wer bislang auf der Suche nach geeigneten Schaltkreisen oder Baugruppen zur einfachen Erweiterung seiner Mikrocontroller-Projekte war, dem bietet **Wilke Technology** mit den neuen **EP33-Modulen** bis zu 512 zusätzliche serielle I/O-Kanäle. Je Modul stehen vier frei programmierbare und voll duplexfähige Kanäle zur Verfügung, die über ein 8-Bit-Datenbus angesteuert werden. Alle Kanäle lassen sich individuell programmieren und arbeiten voll gepuffert.

Baudraten von 100 bis 921 600 Bd sowie alle gängige Hard- und Software-Handshakes werden unterstützt. Die Bausteine werden mit 5 V versorgt, liefern auf allen Kanälen RS232-Signale und verfügen jeweils über zwei zusätzliche TTL-Interfaces. Treiber für die Controller der **BASIC-Tiger**- und **Tiny-Tiger**-Familien stehen zum Download auf der Website www.rs232-module.de bereit – kostenlose Muster und Kits können vom Hersteller bezogen werden.

Bezug: Wilke Technology GmbH, Krefelder Str. 147, 52070 Aachen, Tel. (02 41) 91 89 0-0; www.wilke.de; E-Mail: info@wilke.de

Navigationsgerät mit Extras

Mit dem **GoTo** wird **GoTo** ein Navigationsgerät anbieten, das sich zusätzlich mit Modulen bestücken lässt. Optional sollen dann Baugruppen zum Fernsehen (DVB-T), Surfen (GSM, 3G) und zur Wiedergabe von DVDs und MP3-Dateien ansteckbar sein. Mit weiteren Zusätzen wird es auch als Handy-Freisprecheinrichtung nutzbar sein und einen Druckeranschluss bieten.

Das Navigationsgerät soll ab Juli 2008 für 149 SFr erhältlich sein, die Zusatzmodule zwischen 29 SFr (Druckeranschluss) und 249 SFr (DVD-Player) ab Oktober 2008.

Hersteller: GoTo navisend AG, www.goto.ag



Neu aufgelegt

Die Windows-Optimierungs-Suite **TuneUp Utilities** ist nun in der leistungsstärkeren Version 2008 von **S.A.D.** auf dem Markt. Neue und etablierte Werkzeuge sind dabei in leicht verständlichen Kategorien zusammengefasst, sodass auch weniger erfahrene Computer-Nutzer das Optimum aus ihrem Windows-Betriebssystem holen können. Neben der Ein-Platz-Version für 39,99 € ist erstmals auch für 59,99 € eine Familienlizenz für drei PCs verfügbar.

Bezug: S.A.D. GmbH, Rötelsbachstr. 91, 89079 Ulm, Tel. (0 73 05) 96 29-22, www.s-a-d.de

Präzises Multitalent

Mit dem **MicroCal 20DPC** stellt **Eurotron** einen Multifunktions-Kalibrator und -Simulator vor, wobei die Aufnahme und Ausgabe mit dem zweikanaligen Gerät gleichzeitig möglich ist. Das integrierte Umgebungsbedingungs-Modul misst kontinuierlich Temperatur, Feuchte und Luftdruck. Außerdem sind elektrische Spannungen und Ströme sowie Frequenzen über zwei unabhängige Kanäle messbar. Auch der Druck ist mittels externer oder zweier interner Sensoren feststellbar. Alle Messwerte liegen mit einer Genauigkeit von 0,006 % vor. Das mit einer umfangreichen Speicherfunktion ausgestattete Mess- und Kalibrierinstrument kann auch ganze Routinen speichern und abarbeiten. Es ist ab 2650 US-\$ im Fachhandel erhältlich.

Hersteller: Eurotron Instruments GmbH, www.eurotrongeibh.de
Bezug: Fachhandel

GoTo

Navigationsgerät

- 24-Kanal-GPS-Chipsatz mit hoher Empfangsleistung
- Bildschirm: blendfreies 4,3-Zoll-LC-Display, Tastfunktion, Hintergrundbeleuchtung einstellbar
- Kartendaten vorinstalliert: D-A-CH-Version (Deutschland, Österreich, Schweiz), Iberia-Version (Spanien, Portugal)
- Zusatzmodule: Kartendaten Westeuropa, Akkumulator-Pack, 3G-Kommunikationsmodul, GSM-Modul, TMC-Modul, Freisprecheinrichtung für Handys, MP3-Player, DVD-Player, DVB-T-Player
- Betriebstemperatur: -10 ... $+55$ °C
- Lieferumfang: Navigationsgerät, Frontscheibenhalterung mit integriertem Ladegerät, Benutzerdokumentation
- Abmessungen (B x H x T): 132 mm x 82,5 mm x 21 mm
- Masse: 196 g
- Preis: 149 SFr UVP

Je nach Wünschen des Nutzers erweiterbar: das GoTo-Navigationsgerät

TuneUp Utilities 2008



TuneUp Utilities schafft Platz auf Festplatten und macht Rechner schneller.



Mit den EP33-Modulen hat die Suche nach unbenutzten Schnittstellen und freien Kanälen ein Ende.


kurz und knapp

Windows XP lebt weiter

Das Betriebssystem Windows XP hat noch nicht ausgedient. Microsoft macht offenbar bei Mini-Notebooks eine Ausnahme, wie der jetzt damit auf der CeBIT ausgerüstete Eee-PC von Acer beweist – Acer lieferte anfangs Linux aus.



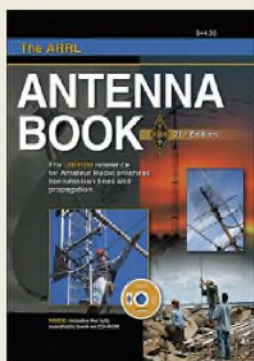Der MicroCal 20DPC kann Messwerte aufnehmen und elektrische Größen vorgeben.



**Straw, R. D., N6NV
(Hrsg.):
The ARRL Antenna Book**


Etwa im Vierjahresabstand erfreut uns Dean Straw mit dem Standardwerk der antennenbauenden Funkamateure in den USA. Zwar sind gerade die Grundlagen auch in der deutschsprachigen Literatur nachzulesen, doch es ist eine Vielzahl an eingeflossenen neuen Erkenntnissen in Theorie und Praxis, die das fast 1000-seitige Werk auch hierzulande interessant macht.

Dabei profitieren zahlreiche Antennenprojekte in dieser Ausgabe von den Fortschritten der inzwischen als hoch entwickelt anzusehenden Computersimulation.

So finden Lowband-Fans Neues zum Abstrahlwinkel und zu Beverages. Roy Lewallen, W7EL, hat das Kapitel über phasenverschoben erregte Systeme völlig erneuert, aber auch pfiffige Antennenlösungen für Portabel- und Mobilbetrieb fanden Aufnahme. Der zunehmenden Verbreitung preiswerter Netzwerkanalysatoren trägt ein Kapitel zu S-Parametern Rechnung.

Besonders erwähnenswert ist die dem Buch beiliegende CD-ROM, die neben dem gesamten Buchinhalt als durchsuchbare PDF-Dateien eine Vielzahl nützlicher Programme enthält. Darunter ist EZNEC ARRL 4.0, eine spezielle Version, die bei den mitgelieferten ARRL-Modelldateien maximal 500 Segmente akzeptiert. -rd

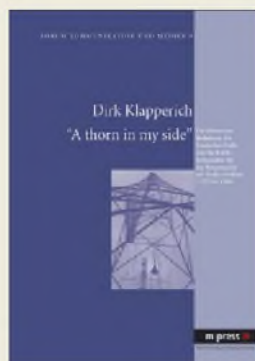**ARRL, 21. Aufl.
Newington 2007, 976
Seiten, 1 CD-ROM 42 €
FA-Leserservice A-9876**



**Klapperich, D.:
A thorn in my side**

Leider gibt es nur wenig wissenschaftliche Literatur über die Geschichte der Auslandsradios im 20. Jahrhundert. Der Autor hat nun mit dem vorliegenden Buch diese Lücke geschlossen. Er untersucht die Arbeit und die Wirkung der russischen Sprachredaktion der Deutschen Welle, der mit unzensurierten Programmen für das Zielgebiet UdSSR in den Jahrzehnten des Kalten Krieges eine besondere Bedeutung beigemessen wurde.

Anhand vieler Themenbereiche – von der Arbeitslosigkeit in der BRD bis hin zur Tschernobyl-Katastrophe – werden die ausgesandten Programme beschrieben und analysiert. Auch die Reaktionen aus Moskau, die teilweise auf den Ätherwellen zurück transportiert wurden, kommen nicht zu kurz. Ergänzt werden Informationen über die Schwierigkeiten, Aussagen über die Hörschaft in der Sowjetunion zu treffen und über die Anstrengungen, sich gegen die Störsender der gegnerischen Seite durchzusetzen. Doch mit der Entspannungspolitik in den 1970er Jahren geriet die Deutschen Welle ins Kreuzfeuer der politischen Auseinandersetzung. Das Buch ist eine ausgesprochen materialreiche, gut lesbare Studie über die Macht des grenzüberschreitenden Hörfunks – und ein spannendes Kapitel der bundesdeutschen Mediengeschichte! -vö

**Martin Meidenbauer
Verlagsbuchhandlung
München 2007
486 Seiten, 59,90 €
ISBN 978-3-89975-651-7**



**v. d. Veen, M.:
High-End-
Röhrenverstärker**

Bei NF-Röhrenverstärkern des gehobenen Qualitätsbereichs gehen die Meinungen stark auseinander. Die einen lieben unter anderem ihren lebendigen Klang und die räumliche Tiefe. Und im Hinblick auf die Dynamik scheinen sie keinerlei Einschränkungen zu unterliegen. Die Gegenfraktion hält dies eher für Esoterik.

In einer systematischen Untersuchung geht der Autor den Ursachen dieser Meinungen nach. So werden die Kopplungen zwischen Endröhren und Ausgangsübertragern mit der erforderlichen Tiefe dargestellt und die mindestens erforderlichen Stabilitätskriterien hochwertiger, moderner, Verstärker formuliert.

Besonders hervorzuheben ist am Buch, dass es sich nicht allein auf die Darstellung der technischen Fakten beschränkt. Der Autor versteht es, spannend und anschaulich zu berichten, dass das Entwickeln von Röhrenverstärkern durchaus in unser tägliches Dasein eingreifen kann. Ja selbst der Nutzen von Patienten wird angesprochen. Neue Theorien und Lösungen für eine perfekte Audioqualität mit Röhrenverstärkern sind Gegenstand dieses Buchs. Sowohl der ambitionierte Selbstbauer als auch derjenige, der seine Kenntnisse vertiefen möchte, wird dieses Buch mit Gewinn zur Hand nehmen. -red

**Elektor Verlag
Aachen 2007
416 Seiten, 54 €
FA-Leserservice E-1829**



**N. N.:
Das Videopaket für
Pinnacle Studio 7/8/9/10**

Gerade wer gern perfekt filmt und die Videos nicht nur im Bekanntenkreis zeigen will, ist auf die Korrektur von Ton und Bild und das gekonnte Einbinden von Übergangseffekten angewiesen. Wer außerdem Filmtitel, Menüs und zu guter Letzt Musik als Untermalung hinzufügen möchte, der greift nach Fehlschlägen mit einfachen Programmen schnell auf professionelle und trotzdem erschwingliche Software, wie etwa das Pinnacle Studio, zurück.

Das hier angebotene Videopaket bietet Software, die das Videoschnittprogramm Pinnacle Studio Version 7 bis 10 in idealer Weise ergänzt. Die auf den drei CD-ROMs mitgelieferten 100 Videotrailer, DVD-Intro und -Menü-Schleifen geben jedem Film den letzten Schliff. Dazu gesellt sich eine Sound Classic Edition mit professionell produzierter, GEMA-freier Begleit-, Effekt- und Hintergrundmusik.

Abgerundet wird das Paket durch die Originalausgabe des Buchs Pinnacle Studio 9 – ein Grundlagenwerk, das Einsteigern und Profis wertvolle Tipps und Tricks vermittelt. In leicht verständlicher Form führt der Autor den Leser darin ohne Fachchinesisch in aufeinander aufbauenden Lernschritten sicher zum Ziel – dem eigenen selbst hergestellten Video, das sich nicht hinter den Ergebnissen der Profis verstecken muss. -red

**Franzis Verlag
Poing 2006, 288 Seiten,
3 CD-ROMs, 49,95 €
ISBN 978-3-8808-8**



**Oertwig, B:
Rik DeLisle: Der Alte
Ami erzählt seine
Radio-Geschichten**

Der Radiomacher Rik DeLisle startete seine Radiokarriere beim Soldatensender AFN, wechselte jedoch samt US-Akzent später zum RIAS in eine deutsche Sendung, was ihm dem Spitznamen „Alter Ami“ einbrachte und wurde auch mit der Platte „Spliff Radio Show“ bekannt. Heute ist DeLisle Radiobereiter.

Ich hörte ihn vor vielen Jahren auf AFN in seiner Sendung „Old Gold Retold“, lernte ihn später auch persönlich kennen, wusste jedoch nichts von diesem nun schon zehn Jahre alten Büchlein: Eine von Bernd Oertwig niedergeschriebene Biografie, ein sehr persönliches und offenes Buch über das Radio, das Leben und den ganzen Rest. Jedem, der funk- und radiobegeistert ist und selbst gern mal am Mikrofon sitzt, ob nun als Funkamateure oder Radiomoderator, dürfte es nicht langweilig werden.

Ein interessantes Stück Zeitgeschichte, samt Blick auf das geteilte Berlin, bis hin zu dem Eindruck, den ein Durchfahren der DDR auf der Transitstrecke auf einen sonst durchaus mutigen Soldaten machte. Lesenswert auch, wie nach dem Fall der Mauer die Trabbis und Wartburgs nicht durchweg Richtung Ku'damm führen, sondern zu Hunderten zuerst zum RIAS, bei dem Rik nichtsahnend den Osten die ganzen Jahre jeden Morgen geweckt hatte. -mcd

**Hubert W. Holzinger-
Verlag, Berlin 1997
127 Seiten, 7,57 €
ISBN 3-926396-42-3**

Elektronikring 1 26452 Sande

Master- / Slave-Steckdosenleiste mit Netzfiltern

REV-Supra-Line Einschaltautomatik-Funktion für bequemes und energiesparendes Schalten von 6 Slave-Steckdosen. Schaltschwelle von 20 – 250 Watt einstellbar. Ausblendung für Standby-Verbraucher.

- Hochwertiger Überspannungsschutz für alle Steckdosen
- optische Funktionsanzeige für Überspannungsschutz
- Netzfilter zum Schutz von hochfrequenten Netzstörungen
- Leitungssafe zur Zuleitungs-Aufbewahrung
- 45°-Anordnung der Steckdosenentöpfe
- Netzfilter reduziert Bildstörungen
- 590 x 67 x 43 mm



MASTER SLAVE SL6
47.70

KINDERMANN Multimedia - das neue Anschluss-System!

- Durch das Multimedia-System lassen sich Computer-, Video-, Audio-, Netzwerk- sowie Steuerungs-Anschlüsse in gängige Steckdosenprogramme integrieren
- Unterputz, Aufputz oder im Kabelkanal installierbar
- 1 Rahmen = 2 Module



VGA-Video-Modul

KMAS 7441-401 15 pol HD-Buchse **12.85**

Cinch-Video- / Audio-Modul

KMAS 7441-430 3x Cinch-Buchse **21.40**

KMAS 7442-1 Montagerrahmen, inkl. 5x55-Adapter **7.50**

Entdecken Sie über 40 Kindermann-Module: auf www.reichelt.de

Clevere Tools zum Messen & Testen

PeakTech Digital-Multimeter

- große, 3 1/2-stellige 15-mm-LCD-Anzeige
- Hintergrundbeleuchtung, Data-Hold
- zum Messen von Gleich- und Wechselspannung, Gleichstrom, Widerständen, Dioden- und Transistortest



PEAKTECH 1040	11.30
PEAKTECH 1050	6.30 Mini-Multimeter, 128 x 70 x 28 mm
PEAKTECH 3315U	88.00 Digital, mit USB-Schnittstelle
PEAKTECH 3340	33.70 Digital, 39-mm-Jumbo-Anzeige

PeakTech Digital-Zangenmessgerät


- bis 31 mm Leiterdurchmesser
- Frequenz- und Kapazitätsmessung, Summer, Diodentest, Data-Hold, Hintergrundbeleuchtung
- inkl. Testkabel, Temperaturfühler, Tasche



PEAKTECH 1615 **89.00**

PeakTech Digital-Multitester, 5 in 1

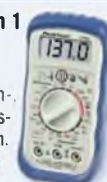- Schallpegel-, Lux-, Luftfeuchtigkeits-, Temperatur-Messer und Multimeter
- Gleich-, Wechsellspannungs-, Gleichstrom-, Widerstandsmessungen, Durchgangsprüfungen an Bauteilen, Dioden-Test uvm.



PEAKTECH 3700 **42.10**



Relais & Schalter

Netzwerktechnik

PC-Technik

Elektrotechnik

Werkstattbedarf

Messtechnik

Verteiler & Einbaugeräte

Einbauschalter, 1-polig, 16 Ampere
230/400V-Ausschalter

EL ESAS 1x Aus **4.60**

Stromstoßschalter mit Test- & Betätigungsschalter, Einbaubreite 17,5 mm, 250V~, 1 Schließer, 24 VDC, Ri 105 Ohm

FIN 20.21.9 24V 1x Ein 10.25
FIN 20.22.9 24V 2x Ein 12.20
FIN 20.23.9 24V 1x Ein / 10m 12.20

Stromstoßschalter für Unterputzdosen, 1 Schließer, Kontaktbelastung: 800 VA, Spulenspannung: 230 / 24 VAC

250 V / 10 A, 24 V
FIN 26.01.8.024 1x Ein 5.70
FIN 26.02.8.024 2x Ein 6.40
FIN 26.03.8.024 1x Ein / 10m 6.45

250 V / 10 A
FIN 26.01.8.230 1x Ein 4.30
FIN 26.02.8.230 2x Ein 6.50
FIN 26.03.8.230 1x Ein / 10m 6.45

Installations-Relais mit Test- & Betätigungsschalter, Einbaubreite 17,5 mm, 250V~, 1 Schließer, 24 VDC, Ri 460 Ohm

FIN 22.21.9 24V 1x Ein 8.80
FIN 22.22.9 24V 2x Ein 10.35
FIN 22.23.9 24V 1x Ein / 10m 12.90

Sicherungsautomaten

Auslösecharakteristik B, 1-polig

ABB S201-B6	7.20	6 Ampere
ABB S201-B10	5.75	10 Ampere
ABB S201-B16	3.25	16 Ampere
ABB S201-B20	8.15	20 Ampere
ABB S201-B25	6.95	25 Ampere
ABB S201-B32	7.15	32 Ampere

Auslösecharakteristik B, 3-polig

ABB S203-B16	29.80	16 Ampere
ABB S203-B20	34.45	20 Ampere
ABB S203-B25	34.95	25 Ampere
ABB S203-B32	36.70	32 Ampere

Auslösecharakteristik C, 1-polig

ABB S201-C16	10.95	16 Ampere
ABB S201-C20	13.60	20 Ampere
ABB S201-C25	13.60	25 Ampere
ABB S201-C32	14.30	32 Ampere

Auslösecharakteristik C, 3-polig

ABB S203-C16	35.50	16 Ampere
ABB S203-C20	41.95	20 Ampere
ABB S203-C25	45.20	25 Ampere
ABB S203-C32	44.45	32 Ampere

Fehlerstromschutzschalter

2-polig	ABB F202A-2503	36.70	25 A / 0,03 A
	ABB F202A-253	63.90	25 A / 0,3 A

4-polig	ABB F204A-2503	45.70	25 A / 0,03 A
	ABB F204A-253	68.80	25 A / 0,3 A

Elektrizitätszähler

Elektronischer Energiezähler, 1-Phasen-Wechselstrom

finder

FIN 7E.13.8 230V	74.60	5 (32) A
FIN 7E.16.8 230V	104.80	10 (65) A

Elektron. Energiezähler, 3-Phasen-Wechselstrom Modell 400T = Tarifzähler, 400V = Doppeltarifzähler

finder

FIN 7E.36.8 400T	139.90	10 (65) A
FIN 7E.36.8 400V	178.25	10 (65) A

Automatenkästen

IP55-Spritzwassergeschützt, für den Außenbereich eingebaute Norm-Schiene, für Geräte bis 63 A

F-tronic

EL KV 04 WD	11.45	1-reihig, 4 Module
EL KV 06 WD	16.20	1-reihig, 6 Module
EL KV 10 WD	21.00	1-reihig, 10 Module

ERSA Löttechnik

FeinlötKolben 30S

- Leistung: 40 Watt, Anheizzeit: ca. 2 Minuten, ca. 420° C
- meißelförmige Spitze

ERSA 340KD

21.70

FeinlötKolben Multitip-C25

- Leistung: 25 Watt, Anheizzeit: ca. 1 Minute, ca. 450° C
- bleistiftspitze
- Spitze, 0,5 mm

MULTITIP 920BD

23.50

Entlötpumpe

- hohe Saugleistung, rückschlagfreies Entlöten
- Volumen: 10,0 ccm

ERSA VAC3

9.80

Lötzinn

- je 250 g (AG 0,507 = 70 g)
- Sn60 Pb40 / 38 Cu2
- F-SW 26 / 34

LÖTZINN 0,5MM
LÖTZINN 250GR
LÖTZINN 34-1,025
LÖTZINN AG 0,507

Durchmesser	
0,5 mm	5.50
1,0 mm	4.85
1,0 mm - halogenfrei	7.50
0,5 mm - mit Silberanteil	5.10

Weller® Lötstation

Elektronisch geregelt, 80 VA

- stufenlose Temperaturwahl über Drehpotentiometer
- Regelkontrolle, optisch mittels grüner Leuchtdiode
- Potenzialausgleich, antistatisches Gehäuse
- automatische Werkzeugerkennung
- Temperatur: 150 - 450 ° C, inkl. Lötspitze LTB (2,4 mm)



WELLER WS81
217.00

Passende Spitzen:

SPITZE LTA	1,6 mm	4.50
SPITZE LTB	2,4 mm	4.50
SPITZE LTC	3,2 mm	4.50
SPITZE LTH	0,8 mm	4.85

CERT
INTERNATIONAL
DIN EN ISO 9001

Rabatt
auf Gruppe 1

Steckverbinder

Bauelemente aktiv/passiv

Sicherheitstechnik

Haustechnik

www.reichelt.de

BUNGARD Fotoplatinen

- Material in höchster Qualität
- 1,5 mm Epoxyd, Cu-Auflage 35 µm
- Approb.: VDE, UL, MIL, IEC, NEMA
- Schutz: blaue Schutzfolie mit schwarz eingefärbter Klebeseite

BEL 75X100-1	0.94	75 x 100 mm	einseitig
BEL 75X100-2	1.05	75 x 100 mm	zweiseitig
BEL 160X100-1	1.65	160 x 100 mm	einseitig
BEL 160X100-2	2.15	160 x 100 mm	zweiseitig
BEL 175X125-1	2.40	175 x 125 mm	einseitig
BEL 175X125-2	3.00	175 x 125 mm	zweiseitig
BEL 200X150-1	3.30	200 x 150 mm	einseitig
BEL 200X150-2	3.75	200 x 150 mm	zweiseitig

Experimentier-Steckboards

- 1x Kontakt-Terminal, 640 Kontakte
- 2x Verteiler-Terminal, 200 Kontakte

STECKBOARD 1K2V 66 x 174 mm

2.75

- 2x Kontakt-Terminal, 1280 Kontakte
- 1x Verteiler-Terminal, 100 Kontakte

STECKBOARD 2K1V 220 x 120 mm

6.90

- 2x Kontakt-Terminal, 1280 Kontakte
- 4x Verteiler-Terminal, 400 Kontakte

STECKBOARD 2K4V 220 x 150 mm

8.85

- 3x Kontakt-Terminal, 1920 Kontakte
- 5x Verteiler-Terminal, 500 Kontakte

STECKBOARD 3K5V 235 x 185 mm

11.15

Schrumpfschlauchs Sortiment

- Schrumpfverhältnis: 2:1
- Länge: 15 cm, Inhalt: 18 Stück
- je 1x SDH 1,6 rot/sw/transparent
- je 1x SDH 2,4 blau/sw/grün
- je 1x SDH 3,2 weiß/sw/gelb
- je 1x SDH 4,8 rot/sw/transp.
- je 1x SDH 6,4 blau/sw/grün
- je 1x SDH 9,5 weiß/sw/gelb

SDH-SO 18FKB

6.05

Weitere Schrumpfschläuche finden Sie auf www.reichelt.de!

Heißluftgebläse

STEINEL HL 1910E

- Leistung: 2000 Watt, elektron. geregelt
- Temperatur: 50 - 600°C, stufenlos
- Luftmengen: ca. 150 l/min, 300 l/min, 500 l/min

STEINEL HL 1910E

53.50

STEINEL HL 2310L

- Leistung: 2300 Watt, elektron. geregelt
- Temperatur: 50 - 650°C, stufenlos
- Luftmengenregelung: 150 - 500 l/min

STEINEL HL 2310L

97.50

STEINEL Zubehör, 12-tlg.

- Düsen: Breitstrahl, Abstrahl, Reduzier (2x), Breitstrahl, Schweiß, Reflektor, Spachtel, 4-tlg. Schaber

STEINEL SET 12

46.90

ESD-Schutzkomponenten

ESD-Tischarbeitsmatte

- Maße: 600 x 900 x 2 mm
- 1 M-Ohm - 10 M-Ohm
- 2x 10-mm-Druckknöpfe
- Synthikautschuk, verschleißfest
- Lötzinn- und hitzebeständig, halogenfrei, Volumen- und ableitfähig

ESD ARBEITSMATTE

36.90

ESD-Kunststoffarmband

- Sicherheits-Handgelenkband aus Kunststofffaser
- verstellbar, elastisch, antiallergen

ESD HGB-K3

Druckknopf: 3,0 mm

3.70

ESD HGB-K10

Druckknopf: 10 mm

3.40

ESD-Spiral-Ableitkabel

- Integrierter Schutzwiderstand
- 1-seitig Bananenstecker, 1-seitig Druckknopf, Kabellänge: 2,4 m

ESD SK 3 BL

Druckknopf: 3,0 mm

5.95

ESD SK 10 BL

Druckknopf: 10 mm

5.95

ESD-Druckknopf-Verteiler

- je 1M-Ohm Sich.-Widerstand

ESD EBP-10

Druckknopf: 10 mm

23.50

ESD-Erdungsanschluss, 2,4 m

- Schutzkontakt-Blindstecker

ESD EBP-S

Druckknopf: 10 mm

16.50

Aktuellen Katalog kostenlos anfordern!

Wetterfunk mit Pagertechnik

Dipl. Ing. WOLF-DIETER ROTH – DL2MCD

Seit der CeBIT 07 gibt es neben den normalen mehr oder weniger aufwändigen Funkthermometern mit Barometer und Tendenzanzeige auch „Satelliten-Wetterstationen“ mit Vorhersage. Wie funktionieren diese eigentlich?

Früher war ans Barometer zu klopfen, um herauszufinden, wie das Wetter wird: Der Zeiger war extra leicht klemmend ausgeführt, das Klopfen löste ihn. Sprang er tiefer, näherte sich schlechtes Wetter, sprang er höher, war Wetterbesserung angesagt. Wer sich nicht traute, an das teure Instrument zu klopfen, erfuhr nur, wie das Wetter bereits war, nicht wie es werden sollte.



Bild 1: „Satellitengestützt“? Kann man die Wetterstation auch ohne den stützenden Satelliten auf den Tisch stellen, ohne dass sie umfällt?

Inzwischen gibt es elektronische Wetterstationen, die auch Außentemperatur und -feuchtigkeit über Funksensoren messen. Geklopft wird zur Wettervorhersage auch nicht mehr, vielmehr zeichnet die Station den Luftdruckverlauf exakter über einige Tage auf und erkennt so die Tendenz. Das Neueste sind allerdings „Satelliten-Wetterstationen“. Wettersatelliten können die wie ein elektronischer Bilderrahmen aussehenden Geräten im Gegensatz zu gut ausgerüsteten Funkamateuren mit ihren aufwändigen Antennen natürlich nicht selbst empfangen. Sie könnten damit auch wenig anfangen, denn zur Interpretation der Wetterdaten sind immer noch gelernte Meteorologe erforderlich. Wie funktioniert die „Satelliten-Wettervorhersage“ dann?

■ Wie kommt das Wetter ins Gerät?

Bei Pearl [1] kostet eine derartige Satellitenwetterstation, die „TFA Astra plus“, 59,90 Euro. Das Modell „Galileo“ ist dasselbe in schwarz und die Modelle ohne „plus“ bieten für 10 € weniger kein Dis-

play und keine Feuchtigkeitsanzeige am Außensensor. Das Display ist aber durchaus nützlich, wenn man wissen will, ob die Funkstrecke funktioniert oder die Wetterstation etwa noch die Temperatur von vorgestern zeigt. Teurere Modelle für 90 oder 100 € zeigen noch ein paar Tage mehr an (bis zu 6 Tage), allerdings sind Wettervorhersagen über mehr als drei Tage nicht besonders zuverlässig. Auf diese Zusatzausgabe kann man also verzichten.

Das Gerät kommt in einer aufwändigen Verkaufsverpackung mit etlichen Klappen, Guckfenstern und Aufklebern. Mit etwas Geschick – man erinnere sich an das letzte aufgeschraubte Funkgerät! – bekommt man die Schachtel sogar auf. Zum Vorschein kommen für Elektronikgeräte ungewohnt dicke Batterien. Angenehm, dass der Hersteller nicht, wie inzwischen üblich, teure Mini-Batterien verbaut hat, die alle paar Monate leer sind. Der Batteriewechsel ist bei solchen Wetterstationen mit Außenfühler nämlich meist ein mittleres Drama: auch wenn nur im Fühler der Strom knapp wird, was an kalten Wintertagen regelmäßig auch mit noch halbvollen Batterien passiert, müssen beide Geräte neu aufeinander abgeglichen werden. Anschließend sind dann der aktuelle Luftdruck, der Standort und diverse andere Einstellungen neu zu programmieren – man ist eine Weile beschäftigt, erst recht, wenn die Anleitung in den vergangenen Monaten spurlos verschwunden ist. Bei der TFA Astra plus sind nach einem Batteriewechsel zwar auch Außenfühler und Basisstation aufeinander neu abzugleichen – sonst aber nichts. Der Außenfühler sendet auf 868 MHz zuverlässig und ungestört, ohne Amateurfunkbereiche zu behelligen. Die Satellitendaten kommen dagegen von „Wetter online“ [2] per „e-message“ [3], nach 50 Standorten in Deutschland aufgedigert.

■ POCSAG – Börsen- und Wetternachrichten

Es handelt sich also um aufgrund von Satellitendaten und anderen meteorologischen Messungen erstellte reguläre lokalisierte Wettervorhersagen, die – ebenso wie die Uhrzeit – per Pagnetzwerk in das Gerät gefunkt werden. Die Pager sind seit der Verbreitung der Handys fast vergessen, so mancher Pager wurde ausrangiert und für

Amateurfunkzwecke umgebaut, doch die flächendeckenden Sendernetze sind nach wie vor betriebsbereit.

Es handelt sich hierbei um das im POC-SAG-Standard (das Kürzel steht für „Post Office Code Standard Advisory Group“) arbeitende Cityruf-Funknetz. POC-SAG wird inzwischen mit umgebauten Pagern als Empfänger auch im Amateurfunk auf



Bild 2: Die 50 Sendegebiete des Wetterdienstes

439,9875 MHz verwendet, das Original-Funknetz sendet dagegen auf 465,970 MHz, 466,075 MHz und 466,230 MHz. Das von der Telekom aufgebaute Cityruf-Funknetz besteht seit 1988 und wurde Ende 1999 komplett an die Firma E-Message in Berlin verkauft. Die etwa 800 Sendestationen in Deutschland strahlen mit je 100 W und decken so 98 % der Bevölkerung ab. Die Versorgung übertrifft somit die der Handynetze und kennt im Gegensatz zu jenen auch an Silvester keine Überlastung. Die Funkamateure haben mittlerweile in Deutschland auch schon über 120 POC-SAG-Sendestationen, aber normalerweise mit geringerer Sendeleistung. Neben Mitteilungen an einzelne Pager-Empfänger gibt es auch Telegramme an Pagergruppen – beispielsweise Börsenkurse oder nun eben auch die Wettervor-

Vorhersage für die Region Buchloe			
Text	Mo, 19.11.	Di, 20.11.	Mi, 21.11.
Tiefst-Temperatur	-6°C	-4°C	-1°C
Hochst-Temperatur	0°C	0°C	5°C
Vormittag			
Nachmittag			
Abend			

Bild 3: Der Vergleich: Online bietet der Wetterdienst auch ein Symbol für „Nebel“ – und exakter lokalisierte Angaben.

hersagen. Während das Abonnement der Börsenkurse allerdings stets kostenpflichtig ist, gibt es die Wettervorhersage für den Käufer der Wetterstation gratis – der Anbieter hat den Dienst bereits bezahlt.

■ Wetterbericht statt eigener Messung

Im WWW sind unter [2] dieselben Wettervorhersagen für die nächsten drei Tage abrufbar. Allerdings zeigen sich Abweichungen zwischen Wetterstation und WWW. So fehlt der „Hardwarelösung“ ein Symbol für Nebel, das der Webaufruf kennt. Aber auch die prognostizierten Temperaturen unterscheiden sich. Der Grund: die Wetterstation kennt nur 50 „Sendegebiete“ – am eigenen Standort Buchloe wurde das Wetter aus dem 65 km südwestlich entfernten Kempten ausgestrahlt („Region 83“), bei Überreichweiten könnte auch das Wetter aus dem 55 km nordöstlich entfernten Augsburg („Region 82“) durchschlagen. Diese Wetterstation ist aufgrund der „Providerleistungen“ so einfach zu nutzen wie der Wetterbericht der Tagesschau. Außerhalb Deutschlands, insbesondere in der Schweiz und Österreich, ist allerdings

mangels kompatibel, mit Wetterdaten belieferem Pagernetz bislang kein Betrieb möglich; nur in Frankreich existiert bereits ein ähnliches Netz. POCSAG-Pagernetze existieren allerdings in vielen europäi-



Bild 4: Ohne Folie und eingeschaltet: nach einigen Minuten erscheint das Wetter, bis zu vier Tage im Voraus, nach morgens, mittags, abends und nachts sowie Höchst- und Tiefsttemperaturen sortiert.

Fotos und Grafik: DL2MCD (3), E-Message (1)

schen Ländern – der European Mobile Messaging Association EMMA gehören 45 Mitglieder aus 26 Staaten an –, weshalb das System sich in den nächsten

Jahren noch ausbreiten könnte. Sollte das Cityruf-Funknetz oder auch nur der meteorologische Dienst von *Wetter direkt* [4] allerdings eines Tages abgeschaltet werden, bliebe nur noch ein normales (Funk-)thermometer, das beim verzweifelten Versuch, doch noch etwas zu empfangen, innerhalb weniger Wochen auch die dicken Batterien leeren würde...

Es gibt ähnliche Stationen, die den Langwellensender DCF77 nutzen, der üblicherweise Funkuhren versorgt. Bei diesen Geräten muss der Benutzer seine Region selbst auswählen, kann dafür aber auch mal schauen, wie das Wetter am anderen Ende der Republik wäre. Zudem hat er eine exakte Uhrzeit. Die „Pager-Uhr“ kann dagegen bis zu zwei Minuten falsch gehen. Dennoch sind die „Pager-Wetterstationen“ eine interessante Anwendung digitaler Funktechnik. *dl2mcd@gmx.net*

URLs

- [1] Pearl, Homepage: www.pearl.de
- [2] Wetter online: www.wetteronline.de
- [3] E-Message: www.emessage.de
- [4] Wetter direkt: www.wetterdirekt.com
- [5] Aufbau des POCSAG-Codes: www.qsl.net/db0avh/code.html


Geruchs-Chip kommt

Fortschritte in der Biophysik ermöglichen das elektronische Ansprechen bisher unerreichter Sinne. Was vor zwanzig Jahren aufgrund unlösbarer Probleme nicht über Labormuster hinaus kam, wird nun durch die intelligente Verbindung von Natur und Technik erstmals Realität: der Geruchs-Chip BU9929.

Dabei handelt es sich nicht um einen Sensor, sondern um einen Baustein, der selbstständig Gerüche erzeugen kann und damit den Multimedia-Bereich um einen weiteren Sinnesindruck erweitern soll. *Intellismell* stellt dazu eine Familie aus bislang vier Chips vor. Bei sonst gleichen elektrischen Eigenschaften unterscheiden sich die ICs vom Typ BU9929 durch das jeweils erzeugbare Geruchsspektrum. Es stehen jeweils 32 Gerüche zur Verfügung, deren Stärke von 0 bis 31 Olf eingestellt werden kann. Idealerweise werden die Chips vor einem Lüfter angeordnet, so dass sich der erzeugte Geruch schnell ausbreiten kann. Beim Einsatz in handelsüblichen PCs kann das auch ein bereits vorhandener Lüfter, beispielsweise der des Netzteils sein. Der Zuschauer soll im übrigen nicht über 3 m entfernt sitzen oder die Raumgröße unter 16 m² liegen, damit sich das Duftspektrum optimal entfalten kann. Grundlage des Effekts ist die Tatsache, dass die für den menschlichen Geruchs-

sinn zuständigen Sinneszellen nur eine sehr begrenzte Zahl unterschiedlicher Substanzen unterscheiden können. Die Anwesenheit bzw. das Fehlen und die unterschiedliche Intensität der entsprechenden oder verwandter Substanzen ergeben dann das eigentliche Duftbild.

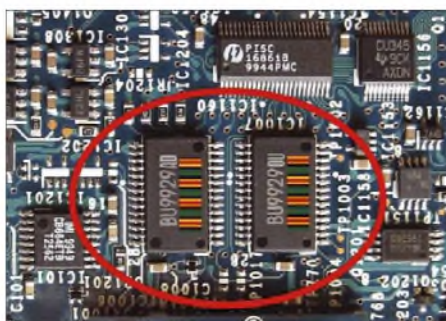Das Holz des tropischen Oddfoolbaumes (*oddifolia impertiensis*), der im Amazonasbecken beheimatet ist, scheint einen umfassenden Anteil von besonders reizauslösenden Substanzen zu enthalten. Die Substanzen werden bei unterschiedlicher Erhitzung nacheinander freigesetzt, sodass über die Temperatur die verschiedenen Geruchsbilder gesteuert werden können.



Zwei BU9929 decken 95 % des für Spielfilme benötigten Geruchsspektrums ab. Deutlich zu erkennen ist hier die Aktivierung unterschiedlicher Zonen zur Geruchsbildung.

Foto: Autor

Allgemeine technische Daten:

U _b	1,4 V
I _{sibv}	0,01 mA
I _{nom}	104 mA
I _{max}	10,4 A
Interface:	4 Bit parallel Intensität 5 Bit parallel Geruchsbild
Steuerung von Standby- und Sleepmodus, Auswechsel-/Wartungssignal	

„Durch den Effekt der Freisetzung durch Erhitzen scheint das Prinzip einfach“, so ein Konzernsprecher, „doch wir mussten besonderen Aufwand treiben zur Erreichung der Lebensdauer und der genauen Einhaltung der Temperaturstufen zur Auslösung“. Erst durch verschiedene physikalische Vorbehandlungen und ein besonderes Verfahren der chemischen Aktivierung sei es gelungen, auch bei höchster Intensitätseinstellung je Duftichtung eine Lebensdauer von 25 000 Auslösungen garantieren zu können. Systembedingt ist eine Auslösung dabei auf eine Dauer von 10 s beschränkt, die jedoch ohne Pause wiederholbar sei. Neben Steuerlogik und Signalaufbereitung enthält jeder Chip ein Array aus 1004 einzeln adressierbaren, mittels PIR-Technologie temperaturüberwachter Heizzonen mit der darüber angeordneten Wirksubstanz. Die besondere Abdeckung der Wirksubstanz erlaubt einen bis zu 34 s dauernden Lötprozess im Reflow-Verfahren, der Chip ist selbstverständlich RoHS-kompatibel.

Ulrich Flechtner

CeBIT 2008: Informations- und Telekommunikationstechniken



Dipl.-Ing. HORST-DIETER ZANDER – DJ2EV

Informations- und Telekommunikationstechniken (ITK) dringen in alle Lebensbereiche ein. Telematik und Navigation bilden einen besonderen Schwerpunkt. Beim Kampf um Marktanteile werden Geräte mit immer mehr Features ausgestattet, wobei die Grenzen zwischen Geräten verschiedener Grundfunktionen verwischen.

Die Wichtigkeit der Informations- und Kommunikationsbranche betonte Bundeskanzlerin Merkel in ihrem Video-Podcast [1] am 1. März. Mit einem Umsatz von 135 Milliarden sei die Wertschöpfung der Branche mittlerweile größer als in den traditionsreichen Industriebereichen, der Maschinen- als auch der Automobilbranche, die ohne den Einsatz von Informations- und Telekommunikationstechniken (ITK) nicht mehr denkbar wären.



Bild 1: Map Share: Karten-Korrekturmenü 1 (TomTom)

Dass auch Unterhaltungselektronik und ITK zusammenwachsen, zeigte die Sonderschau *digital living @ future building*. In 20 komplett möblierten und digital ausgestatteten Büros und Wohnräumen in Halle 21 wurden verschiedene Arbeits- und Lebenswelten dargestellt. Herstellerübergreifende Lösungen auf Basis eines UPnP-Netzwerks schicken Audio, Video und alles, was sonst noch an Bits und Bytes vorhanden ist, von Raum zu Raum. Der Media-Center-PC im Wohnzimmer oder das WLAN-Radio im Bad – Multimedia erreicht den letzten Winkel. Netzkabel, WLAN, Datentransfer über die Stromleitung (Inhouse-PLC) oder HSDPA, der neue Highspeed-Standard im Mobilfunk, sorgen für eine schnelle Datenübertragung.

Internetzugänge (access)

Ein vielfältiges Geräte-Angebot bot die CeBIT für die verschiedenen Möglichkeiten des Internetzugangs. Neben DSL (Modems, Router usw. kabelgebunden und WLAN-fähig) haben Anbieter von Alternativen, wie die Betreiber der TV-Kabelnetze (mit Rückkanälen) kräftig aufgerüstet und bieten viel Bandbreite. Internet via Satellit jetzt für alle und an jedem

Ort mit einer Satellitenverbindung inklusive Rückkanal präsentierte das Hamburger Unternehmen StarDSL [17]. Die Technik wurde gemeinsam mit Europas größtem Satellitenbetreiber ASTRA und der europäischen Weltraumbehörde ESA entwickelt. Eine Alternative für all jene Gebiete, in denen DSL über Breitbandkabel nicht verfügbar ist. Von Leitungen unabhängig macht sich auch WiMAX. Diese Funktechnik ist bislang jedoch nur regional verfügbar. Access-PLC wurde bisher nur an wenigen Orten in Deutschland realisiert und stagniert. Wie im Vorjahr war Access-PLC kein Thema auf der CeBIT [2]. Eine weitere Möglichkeit bietet das *Mobile Internet*. Es wird erwartet, dass in Zukunft immer mehr Handynutzer auch unterwegs ohne Laptop direkt mit einem Handy oder mit Handy als Funkmodem für Notebooks ins Internet gehen. Dazu muss das mobile Internet allerdings deutlich preisgünstiger und anwendungsfreundlicher (schneller: HSDPA) werden.

Telematik und Navigation

Das stark gewachsene Angebot rund um Telematik und Navigation belegte erstmals zwei Hallen (14 und 15). Die Zahl der in diesem Segment ausstellenden Unternehmen stieg auf rund 230 Firmen. Unter anderem dabei: Blaupunkt, Falk, Marco Polo, Garmin, Magellan, Medion, Mio, MyGuide, Navigon, Navman, Navteq, Pioneer, PTV, Route 66, TeleAtlas, Think Nav und TomTom.



Bild 2: 3D-Fahrtansicht (TomTom)

Die mobilen Navigationsgeräte zählen derzeit zu den erfolgreichsten Produkten im Unterhaltungselektronik-Markt. Beim Kampf um Marktanteile werden viele dieser Geräte mit immer mehr Features aus-

gestattet. Dazu gehören unter anderem ein eingebauter MP3-Player, Empfang von Verkehrsdaten über die Infodienste TMC und TMC-Pro, Bluetooth-Freisprecheinrichtungen zum komfortablen Telefonieren mit dem Handy und ein integrierter UKW-Transmitter. Die Geräte- und Kartenhersteller arbeiten an der weiteren Verbesserung der Grundfunktionalität der Navigation. Die neue Generation der digitalen Kartensoftware, die ab Mitte 2008 verfügbar sein soll, zeigt Gelände und Gebäude in aufwändiger 3D-Grafik und soll damit die Orientierung erleichtern. Die Fahrbahnassistanzanzeigen werden erweitert. Bei der Routenberechnung sollen künftig auch Kurven, Gebirge und Geschwindigkeitsbegrenzungen Berücksichtigung finden: Vor scharfen Biegungen, gefährlichen Steigungen oder Überholverboten wird eine Warnung ausgegeben.



Bild 3: Erweiterte Fahrspuranzeige (TomTom)

Problem Kartenaktualität: Jährlich ändern sich etwa 10 bis 15 % und in Wachstumsgebieten sogar bis zu 40 % des Straßennetzwerks (laut TeleAtlas [18]). Zudem lassen sich bei der Erstellung digitaler Karten Fehler und menschliche Subjektivität nie ganz ausschalten. Dieses Problem mit Ungenauigkeiten und Fehlern betrifft alle digitalen (und auch die auf Papier gedruckten!) Karten. Durch regelmäßig erscheinende neue Kartenversionen kann dieses nur teilweise gelöst werden.

Aufgrund des aufwändigen Erstellungs- und Veröffentlichungsprozesses können nicht beliebig viele Kartenversionen im Jahr erscheinen. Zumindest zwei Hersteller (TomTom mit TeleAtlas- und Navigon mit Navteq-Karten) bieten zur Zeit vierteljährlich neue Karten an. Kartenaktualisierungen, die Zurverfügungstellung von POIs/OVIs (Orte von Interesse) und Upgrades der Firmware für die mobilen Geräte erfolgen zunehmend nur über das Internet.

Map Share: Um die Fehlerbeseitigung in den Karten eines Navigationssystems zu dynamisieren, führt TomTom seine patentierte *TomTom Map Share*-Technologie ins Feld. Der Benutzer eines TomTom-Navigationsgerätes kann jederzeit direkt auf seinem Gerät Kartenkorrekturen durchführen. Dabei werden die Korrekturdaten auf dem Navigationsgerät gespeichert, ohne

in die Hauptdatenbank der Karte (von Teleatlas – [18]) einzugreifen. Folgende Korrekturen sind sofort auf dem Gerät wirksam: (Ent-) Sperren einer Strasse, Fahrtrichtungs- und Fahrtrichtungswechsel, geänderte Straßennamen, Hinzufügen von OVIs (Orte von Interesse), Ändern von vorhandenen OVIs.

Mittels der Software *TomTom HOME* kann der Benutzer solche Korrekturen auch mit anderen TomTom-Benutzern austauschen. Dabei kann er individuell festlegen, ob alle Korrekturen unkontrolliert oder nur „von TomTom geprüfte“ aus dem Netz heruntergeladen und ins Navigationsgerät übernommen werden sollen. (Ich persönlich habe z. B. inzwischen auf meinem TomTom GO910 bereits über 68 000 durch MapShare übermittelte Kartenkorrekturen erhalten). Andere Fehler und Korrekturen (z. B. Kreisverkehr, fehlende Straße usw.) können direkt von dem Gerät



Bild 4: Navigon 8110

über das Internet rückgemeldet werden. Solche Rückmeldungen haben aber keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Karten des Benutzers.

High Definition (HD) Traffic: TomTom plant zusammen mit Vodafone verbesserte Verkehrsinformationen für Navigationsgeräte. Der neue Dienst *High Definition (HD) Traffic* basiert auf den Bewegungsmustern von Millionen Handys im Netz. Die von TomTom entwickelte und patentierte Technologie verwendet anonyme Daten aus dem deutschen Vodafone-Netz und basiert auf statistischen *Handover*-Daten (dem Wechsel aktivierter Handys von einer Basisstation zur anderen), um den Verkehr zu überwachen und so Staus und auch deren Auflösung zu erkennen. Diese Daten kombiniert TomTom mit Verkehrsinformationen aus anderen Quellen. HD-Traffic soll Verkehrsinformationen in Echtzeit für alle wichtigen Verkehrsstraßen in Deutschland bieten. Dazu gehören neben dem Autobahnnetz dann auch wichtige Bundesstraßen und Straßen in Ballungsgebieten. Der Dienst soll in Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2008 verfügbar sein. Nach England und den

Niederlanden ist Deutschland das dritte Land, in dem TomTom eine Partnerschaft mit Vodafone eingegangen ist.

TomTom [19] zeigte auf der CeBIT seine aktuelle Navigationsgeräte-Palette, einschließlich der neuen Spitzengeräte GO530, GO730, GO930 unter anderem mit HD-Traffic-Empfang und erweitertem Fahrspurassistenten. Navigon [14] glänzte mit dem neuen Navigon-Lotsen 8110. Das Gerät in Edelstahl-Design mit 4,8-Zoll-Display, Spracherkennung und TMC Pro soll den Straßenverlauf (mit Navteq-Karten – [15]) in ganz Europa jetzt realistischer denn je zeigen. Herzstück dieses Co-Piloten ist die neue MobileNavigator 7-Software, die deutlich verbesserte Navigationsoptionen ermöglicht: *Reality View Pro* gibt unübersichtliche Autobahnkreuze und die richtigen Ausfahrten jetzt noch realistischer auf dem Display wieder; der neue Fahrspurassistent zeigt nicht nur an der aktuellen Kreuzung die richtige Fahrspur an, sondern gibt sogar einen Ausblick auf die weitere Strecke.

GPS-Handgerät: Das neue Topmodell von Garmin [10] ist der Colorado 300. Die Ausstattung und die einfache Bedienbarkeit des Gerätes setzen Maßstäbe. Das 7,6 cm große Farbdisplay mit 96 000 Pixeln kann Karten sehr plastisch darstellen (*Schummerung*). Der Colorado 300 bietet als erstes GPS-Handgerät eine 3D-Kartendarstellung und dazu die modernste verfügbare GPS-Technologie, ein eingebautes Thermometer, barometrische Höhenmessung, einen elektronischen Kompass, Routing-Fähigkeit für Straßennavigation, die Anzeige von Herz- oder Trittfrequenz, einen großen 384-MB-Speicher sowie weitere Innovationen.

Handy mit Navigation: Vodafone [21] will ab April das netzgestützte Handy-Navigationssystem Vodafone Navigator inklusive Flatrate (für den Download) anbieten. Auf den neuen Mobiltelefonen SGH-i550 und SGH-i560 von Samsung ist



Bild 5: GPS-Handgerät Colorado 300: Routinganzeige (Garmin)

der *MobileNavigator* von NAVIGON [14] bereits vorinstalliert. Das heißt: Karten und Software sind on-board auf dem Handy gespeichert. Deshalb fallen keine Kosten pro Navigation an, wie bei vielen anderen im Markt verfügbaren Handy-Lösungen (Datendownload über das Mobilfunknetz). Navigon geht davon aus, dass bereits Ende 2008 jedes zehnte Mobiltelefon über einen GPS-Chip verfügen wird. NAVIGON kann nach eigenen Worten schon heute die passende Software-Lösung liefern, die sich auf jedes GPS-Handy installieren lässt.



Bild 6: Nüviphone als Telefon, Navigator und Web-Browser (Garmin)

Navigationsgerät mit Handysfunktionen: Während Mobilfunkanbieter zunehmend die Navigation in ihre Handys integrieren, integrieren die Anbieter von Navigationsgeräten die Handytelefonie in ihre Navigationsgeräte. Als einer der Ersten hat Garmin [10] reagiert. Das jetzt vorgestellte Multifunktionsgerät ist Handy, Web-Browser und Navigationsgerät in einem. Das *Nüviphone* wird komplett über einen berührungsempfindlichen Bildschirm gesteuert und kombiniert HSDPA-Fähigkeit mit einem Internetbrowser, Messaging-Anwendungen sowie einem *Personal Navigator*. Eine weitere Besonderheit: Mit der eingebauten Kamera geschossene Bilder werden automatisch mit dem exakten Längen- und Breitengrad des Aufnahmeorts versehen.

Handy mit zwei SIM-Karten: Das *DST 11 Black Hill* von General Mobile war am Stand von HSWCOM Telecommunications [12] zu sehen. Es bietet die Möglichkeit, durch zwei integrierte Empfangs- und Sendeteile bei zwei unterschiedlichen Netzbetreibern oder bei einem Netzbetreiber mit zwei verschiedenen SIM-Karten gleichzeitig sende- und empfangsbereit zu sein.

Handy-TV: Hierfür stehen inzwischen zwei Lösungen zur Wahl: DVB-H und DVB-T. DVB-T hat den Vorteil, inzwischen fast überall empfangbar zu sein. Daher wollen einige Handy-Hersteller DVB-T integrieren. Bis zur Fußball-EM sollen aber auch Handys für DVB-H zur Verfügung stehen (darunter Nokia, Sagem, LG).

■ Elektronik und Vernetzung im Auto

Die neuesten Entwicklungen zum Thema Elektronik und Vernetzung im Auto wurden auf der CeBIT gezeigt. Dabei unter anderem: Fahrer-Assistenz-Systeme, neue



Bild 7:
Autonomes Fahrzeug
Caroline (TU Braun-
schweig)

Ausstattungen mit DVB-T-Empfängern und 3D-Karten und Handys mit Lotsen-Funktion. Die in Autos eingebaute Elektronik wird immer intelligenter. In der aktuellen Fahrzeuggeneration sorgen Assistenzsysteme vor allem für den Schutz an Bord. In Zukunft werden sie so vernetzt, dass sie wichtige Informationen austauschen, bündeln und zeitnah auswerten können. Im normalen Fahrbetrieb ermöglichen diese Hightech-Systeme ein entscheidendes Plus an Komfort und Sicherheit. Dabei überwachen Kamera-, Lidar- und Radarsensoren, ob der notwendige Sicherheitsabstand zum Vordermann und zur Leitplanke eingehalten wird, Gefahren beim Spurwechsel drohen oder etwa bei einer Nachtfahrt plötzlich ein schwer erkennbares Hindernis auftaucht. Ist dies der Fall, wird der Fahrer über ein Display und akustisch gewarnt. Parallel dazu ergreift die Elektronik Maßnahmen zur Entschärfung der Situation – beispielsweise durch vorsorglichen Aufbau von Bremsdruck. Lässt sich ein Unfall dennoch nicht abwenden, werden sämtliche Sicherheitssysteme an Bord aktiviert. Auch ein automatischer Eingriff in die Lenkung oder Bremsanlage ist möglich. Beschleunigungs-, Druck- und Schallsensoren ermitteln, wie schwer der Aufprall ausfällt, und ein Telematikmodul setzt über das Mobilfunknetz einen Notruf an den Rettungsdienst ab.

Autonomes Kraftfahrzeug: Das Fahrerassistenz-Wunder *Caroline* konnte auf der CeBIT bestaunt werden. Ein Auto, das bei der DARPA Grand Challenge Tour 2007 in der Mojave-Wüste im US-Bundesstaat Nevada ohne Fahrer im Cockpit autonom durch eine künstliche Stadt fuhr.

Die Mannschaft von *Caroline* hat sich dabei als bestes europäisches Team präsentiert. *Caroline* war auf dem Stand der Landesinitiative Telematik, ITS Niedersachsen im Rahmen des Messeschwerpunkts *Telematics & Navigation* in Halle 15 zu sehen bzw. im Freigelände im Einsatz [20].

Telefonieren mit dem Autoradio: Das neue Autoradio *Hamburg MP68* von Blaupunkt [5] ist mit der drahtlosen Verbindungstechnik Bluetooth ausgestattet. Sie stellt den Kontakt zwischen Radio und einem Bluetooth-Handy her. Das Handy kann über ein integriertes Mikrofon und eine komfortable Handytastatur am *Hamburg MP68* bedient werden.

Das Farbdisplay zeigt die im Handy gespeicherten Informationen. Der Autofahrer kann einfach durch das Telefonbuch blättern oder einen Anrufer identifizieren. Wer sein Handy auch als MP3-Player nutzt, kann die gespeicherte Musik via Bluetooth zum Autoradio übertragen und sich unterhalten lassen. Auch iPod & Co. finden über die USB-Schnittstelle Anschluss.

■ Inhouse-PLC und „Triple-Play“

Ziel der modernen Steckdosen-Netzwerke ist die *Triple-Play*-taugliche Vernetzung der Haushalte [2], um sowohl Daten als auch Video und Sprache transportieren zu können. Der heutige 200-MBit/s-PLC-Markt wird im Wesentlichen von den zwei Powerline-Standards [2] PLC-HD (DS2 [8]) und HomePlugAV (Intellon [13]) beherrscht. HD-PLC (Panasonic) scheint sich derzeit auf Japan und etwas USA zu beschränken.

PLC-Adapter von D-Link [7], DHP-300 (Einzelgerät) und DHP-301 (Starter-Kit mit zwei DHP-300) auf Basis der jüngsten Generation von DS2-Chipsets, sind auch in Deutschland verfügbar um neben den ebenfalls auf Basis von DS2-PLC-Chips gefertigten PLC-Adaptoren von Netgear [16] (HDX-101) der Phalanx konkurrierender Homeplug-AV-Modems Paroli zu bieten.

Auf dem Stand von devolo drehte sich alles um die Vernetzung über die hausinterne Stromleitung. Dazu zeigte devolo zahlreiche Inhouse PLC-Innovationen. Darunter: *dLAN TV sat* zur Verteilung eines DVB-S-Fernsehsignals in SDTV/HDTV-Qualität.

Mit *dLAN 200 AV Wireless extender* zeigte devolo eine Kombination von schnellem dLAN und WLAN, eine Produktneuerung, die jede Steckdose im Haus zum Netzwerkanschluss und zum WLAN-Access Point macht. Das neue Gerät verfügt über zwei WLAN-Antennen, über die die Verbindung von einem dLAN-Netzwerk zu WLAN-Clients möglich ist. Die Kombination der beiden Netzwerktechnologien „dLAN“ und „WLAN“ ermöglicht es dem Nutzer, ein komplettes Netzwerk ohne Limitierung in den eigenen vier Wänden aufzubauen. Bei der Datenübertragung über mehrere Stockwerke oder durch Wände nutzt der *dLAN Wireless extender* das bestehende Stromnetz im Haus. In einem Raum, in dem ein PC drahtlos eingebunden werden soll, wird dann eine Funkverbindung über WLAN hergestellt. Die Übertragungsrate beträgt für dLAN bis



Bild 8:
Kabelloser Vierfach-
Hub und Dongle mit
WUSB (Belkin)

zu 200 MBit/s und für WLAN bis zu 54 MBit/s.

400 MBit/s: Konkurrierende Systeme von DS2 und HomePlug AV. Devolo zeigte eine 400 MBit/s-PLC-Konzeptstudie, die

dienen. Auf Basis von UWB lassen sich Geräte im Hi-Fi-Bereich ebenso drahtlos miteinander verbinden wie Geräte in den Bereichen Video oder IT, wie z.B. Drucker, Festplatten, Monitore, Scanner, Tas-

Erste WUSB-Produkte werden hierzulande 2008 von mehreren Firmen auf den Markt kommen. Ein Beispiel zeigte Belkin [4] mit dem kabellosen Vierfach-Hub F5U302ea, der mit vier USB-Schnittstellen Übertragung von Daten für USB-2.0-Geräte ermöglicht und damit dem Kabelwarr ein Ende bereitet. Brutto sollen 480 MBit/s bei etwa 3 m Reichweite, 110 MBit/s bei etwa 10 m Reichweite möglich sein. Der F5U302ea soll ab April 2008 lieferbar sein.

Belkin zeigte ferner das *FlyWire* genannte Übertragungssystem, ein Transmitter-Empfänger-Paar für die kabellose HDMI-Verbindung. Bild und Ton werden mit einem modifizierten WLAN-Verfahren im 5-GHz-Frequenzband z.B. zum hochauflösenden Flachbildfernseher übertragen – laut Hersteller über eine Distanz bis 30 m. Das System kommt voraussichtlich im August in den Handel.



Bild 9:
WiMo als Antennen-
anbieter für draht-
lose Vernetzungen

Fotos: DJ2EV (1),
Werkfotos (8)

voll abwärtskompatibel zu HomePlug AV ist. Die neue Technologie hat den Anspruch, einen Netto-Datendurchsatz von bis zu 180 MBit/s zu erreichen und ist damit etwa doppelt so schnell wie bisherige HomePlug AV-Lösungen. Das simultane Übertragen von bis zu fünf HDTV-Streams oder das gleichzeitige Verteilen von HD-Videos in mehrere Räume soll mit dieser Technik ebenso möglich sein, wie IPTV oder VoIP. Da es sich um eine Machbarkeitsstudie handelt und auch technische und rechtliche Randbedingungen (evtl. Erweiterung des PLC-Spektrums über 30 MHz hinaus, bis z.B. 60 MHz?) noch der Klärung bedürfen, war über technische Details noch nichts Näheres zu erfahren.

Die 400-MBit/s-Darstellung bei DS2 ließ weniger Einblicke zu. Nebulös die Aussage, „die Spezifikation sei fertig aber confidential“. Beide Lager, HomePlug AV und DS2, machten aber die gleiche Aussage: Marktreife der 400-MBit/s-Produkte ist voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2009 möglich und „selbstverständlich sei das Notchen der Amateurfunkbänder“ (Anmerkung des Autors: Das müsste dann gegebenenfalls auch das 50-MHz-Amateurband betreffen).

■ Ultra-Wideband (UWB)

Die Bundesnetzagentur hat mit der Verfügung 1/2008 *Allgemeinzuteilung der Frequenzen 30 MHz bis 10,6 GHz für die Nutzung durch Anwendungen geringer Leistung der Ultra-Wideband (UWB) Technologie* den Weg für Ultra-Wideband (UWB) freigegeben [3]. Mit UWB lassen sich Daten über kurze Distanzen mit sehr hoher Geschwindigkeit austauschen. UWB kann z.B. als Basis für Wireless USB (WUSB)

turen und Mäuse. Auch im industriellen Bereich gibt es Anwendungen für UWB. Hier kann die Technik zur Datenübertragung bei medizinischen Anwendungen oder in der Messtechnik eingesetzt werden.

Abkürzungen

BITKOM:	Bundesverband Informationswirtschaft Telekommunikation und neue Medien
BNetzA:	Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
BWA:	Broadband Wireless Access
DVB-T:	Digital Video Broadcasting Terrestrial
DVB-H:	Digital Video Broadcasting Handhelds
DSL:	Digital Subscriber Line
EDGE:	Enhanced Data Rates for GSM
GSM:	Global System for Mobile Communications
GPRS:	General Packet Radio Service
GPS:	Global Positioning System
HDTV:	High Definition TV
HDMI:	High Definition Multimedia Interface
HSCSD:	High Speed Circuit Switched Data
HSDPA:	High Speed Downlink Packet Access
HSUPA:	High Speed Uplink Packet Access
IPTV:	Internet Protocol Television
ITK:	Informations- und Telekommunikationstechniken
Lidar:	Light Detection and Ranging, d. h. lasergestützte Entfernungsmessung
MBMS:	Multimedia Broadcast Multicast Service
TMC:	Traffic Message Channel
UMTS:	Universal Mobile Telecommunications System
UPnP:	Universal Plug and Play
USB:	Universal Serial Bus
UWB:	Ultra Wideband
VoIP:	Voice over Internet Protocol
WHDI:	Wireless High Definition Interface
WiMAX:	Worldwide Interoperability for Microwave Access
WLAN:	Wireless Local Area Network
WUSB:	Wireless USB

■ Schlussbeobachtung

Sonst vertretene und auch bei Funkamateuren bekannte Hersteller und Verkäufer von Funk- und Empfangstechnik sparten sich wie im Vorjahr den CeBIT-Auftritt. Überrascht entdeckte ich aber einen Stand mit dem sich WiMo [22] als Anbieter von Antennenlösungen für stationäre und mobile Datendienste, speziell für WLAN, UMTS/GSM, RFID und WIMAX präsentierte. Darunter die WLAN-Ethernet-Bridge (2,4 GHz oder 5 GHz) mit integrierter Außenantenne WTP-2400/WTP-5000 als „drahtloses Netzwerk-kabel“. Ideal um entfernte Gebäude, Nebenstellen ohne einen Netzwerkanschluss mit Internet-Zugang zu versorgen. aj2ev@zaline.de

Literatur und URL

- [1] Bundeskanzlerin: www.bundeskanzlerin.de
- [2] Zander, H.-D., DJ2EV: CeBIT 2007 und das PLC-Syndrom. FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 5, S. 478–479
- [3] Bundesnetzagentur (BNetzA), Vfg. 1/2008: www.bundesnetzagentur.de/media/archive/12424.pdf
- [4] Belkin: www.belkin.com/de
- [5] Blaupunkt: www.blaupunkt.com/de/nav_sys.asp
- [6] Devolo: www.devolo.de
- [7] D-Link: www.dlink.de
- [8] DS2: www.ds2.es
- [9] Fraunhofer IIS: www.iis.fraunhofer.de
- [10] Garmin: www.garmin.de/index.php
- [11] HomePlug: www.homeplug.org
- [12] HSWCOM Telecommunications: <http://hswcom.de>
- [13] Intellon: www.intellon.com
- [14] Navigon: www.navigon.com
- [15] Navteq: www.navteq.com/deutsch/index.htm
- [16] Netgear: www.netgear.de
- [17] StarDSL GmbH: www.stardsl.de
- [18] TeleAtlas: www.teleatlas.com/index.htm?Lang=DE
- [19] TomTom: www.tomtom.com
- [20] TU-Braunschweig: www.carolo.tu-bs.de
- [21] Vodafone: www.vodafone.de
- [22] WiMo: www.wimo.com

Breitband-Internet via Satellit (1)

NIELS GRÜNDEL

Breitbandzugänge via DSL nehmen in den Ballungszentren der Republik immer stärker zu, während der ländliche Raum mit langsamen Zugängen ins Internet Vorlieb nehmen muss. Das erdgebundene DSL wird vor allem auf dem Land aus Kostengründen nicht angeboten. Wer Anschluss an das Hochgeschwindigkeitsnetz erhalten möchte, kann auf einen schnellen Zugang via Satellit zurückgreifen.

Ende Oktober 2007 bewertete der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie, Peter Hintze, die derzeitige Entwicklung im deutschen Breitbandmarkt sehr positiv: „Die von der EU-Kommission veröffentlichten Daten zum Breitbandmarkt zeigen, dass unser Regulierungsrahmen hervorragend funktioniert, die Bundesnetzagentur gute Arbeit leistet und die Wettbewerbsintensität im deutschen Telekommunikationsmarkt sehr hoch ist.“



Bild 1: Fertig montierte Satellitenanlage für skyDSL

Zwischen Juli 2006 und Juli 2007 sei der deutsche Breitbandmarkt um rund 4,8 Mio. Anschlüsse gewachsen, während in Frankreich und Großbritannien im glei-

chen Zeitraum jeweils 2,8 Mio. Leitungen hinzugekommen seien. Auch die Wachstumsraten der DSL-Alternativen entwickelten sich sehr positiv, so Hintze.

In den letzten drei Jahren hat sich die Anzahl der Breitbandanschlüsse über andere Technologien – insbesondere Kabel – in Deutschland mehr als versiebenfacht. Im letzten Jahr betrug die Wachstumsrate in Deutschland bei den DSL-Alternativen sagenhafte 93 %. Die Nutzung der Letzteren liegt allerdings mit knapp einer Million Anschlüssen in Deutschland gegenüber mehr als drei Millionen Anschlüssen in Großbritannien nach wie vor auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat nach eigenen Angaben eine ganze Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, die einen maßgeblichen Beitrag zur Lösung der flächendeckungsproblematik leisten sollen. So soll beispielsweise mit dem Pilotprojekt „Breitband für bisher unversorgte Kommunen“ anhand einiger Problemgemeinden aufgezeigt werden, wie Lösungen vor Ort gefunden werden können. Die Ergebnisse des Projekts sollen im Anschluss vom BMWi publiziert werden.

Der Parlamentarische Staatssekretär verspricht: „Die Bundesregierung wird die Schließung von Breitbandlücken mit großem Nachdruck vorantreiben. Unser Ziel ist es, im Rahmen einer gemeinsamen und koordinierten Kraftanstrengung aller Be-

teiligten im Laufe des nächsten Jahres deutliche Verbesserungen zu erzielen.“

■ Hoffnungsschimmer aus Brüssel

Während die Bundesregierung annimmt, mit einem Pilotprojekt maßgebliche Verbesserungen herbeiführen zu können, hat die Brüsseler Kommission der Europäischen Gemeinschaften (EU) Anfang November 2007 EU- und deutschlandweit die Verwendung öffentlicher Mittel der Kommunen zum Ausbau des Breitbandangebotes genehmigt. Und das ist ein entscheidender Schritt hin zu einer flächendeckenden Versorgung des ländlichen Raums mit Breitbandanschlüssen.

Die Genehmigung zum Einsatz öffentlicher Mittel gibt den Kommunen nun nicht nur Rechtssicherheit beim örtlichen, quantitativen und qualitativen Breitbandausbau, sondern ermöglicht einen gemeinwirtschaft- und EU-rechtlich legalen Ausbau mit dem Ziel der kommunalen Daseinsvorsorge: DSL-Leitungen werden damit faktisch auf die Bedeutungsstufe eines Straßenanschlusses gehoben.

In einem ersten Schritt sind die Gemeinden nun gehalten, zunächst alle Maßnahmen beim Breitbandausbau auszuschöpfen, die ohne ihr finanzielles Engagement eine flächendeckende Breitbandversorgung ermöglichen. Hierbei geht es zum Beispiel um die Verlegung von Leerrohren bei gemeindlichen Tiefbaumaßnahmen und um die Werbung für die Breitbandnutzung durch die Bürger. Die örtlichen Breitbandversorger sollen befragt werden, ob sie ohne finanzielle Zuwendungen die Breitbandversorgung ermöglichen können.

Bringt der erste Schritt nicht den gewünschten Erfolg, ist es den Gemeinden erlaubt, in einem zweiten Schritt eine Beihilfe für den Breitbandausbau in Höhe bis zu maximal 75 000 € pro Einzelfall zu gewähren, wenn die Gemeinden eine technische Spezifikation festlegen. Sie muss mindestens einen DSL-1000-Anschluss

Anbietersauswahl in der Übersicht

Anbieter	Angebot	Geschwindigkeit	Inklusivzeit	Inklusivvolumen
Filiago	Astra2Connect Flat 256	Empfang: 256 kBit/s, Senden 64 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
Filiago	Astra2Connect Flat 512	Empfang: 512 kBit/s, Senden 96 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
Filiago	Astra2Connect Flat 1.024	Empfang: 1024 kBit/s, Senden 128 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
Internetagentur Schott	Flatrate S	Empfang: 512 kBit/s, Senden 128 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
Internetagentur Schott	Flatrate M	Empfang: 1024 kBit/s, Senden 128 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
Internetagentur Schott	Flatrate L	Empfang: 2048 kBit/s, Senden 384 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
NG	Satellit by Call	1024 kBit/s	-	-
NGI	Satellit 256	256 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
NGI	Satellit 512	512 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
NGI	Satellit 1.024	1024 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
NGI	Satellit 1.536	1536 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
Telekom	DSL via Sat 30	1024 kBit/s	30 Stunden	unbegrenzt
Telekom	DSL via Sat 90	1024 kBit/s	90 Stunden	unbegrenzt
Telekom	DSL via Sat flat	1024 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
Teles	skyDSL 1000	1000 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
Teles	skyDSL 2000	2000 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt
Teles	skyDSL 4000	4000 kBit/s	unbegrenzt	unbegrenzt

und einen möglichst offenen Netzzugang für Mitbewerber beinhalten.

Bis es dann tatsächlich zu einer breitbandigen Anbindung kommt, sind jedoch noch weitere bürokratische Hürden zu überwinden. Alles in allem besteht keine hohe Wahrscheinlichkeit, in kurzer Zeit einen schnellen Internetzugang zu erhalten; mittelfristig wird es sicherlich besser aussehen.

■ Sofortzugang per Satellit

Ob man nun auf Alternativen zurückgreifen kann oder nicht: Per Satellit geht es nun wirklich fast überall. Und die Konditionen sind mittlerweile durchaus tragfähig für einen breitbandigen Überall-Zugang.

Beim Internet-Surfen werden die Wege meist asymmetrisch genutzt, es werden also mehr Daten vom Server zum Nutzer geschickt, als der Nutzer von seinem Rechner aus versendet. Dieses Verhältnis von Datenempfang und Datenaussendung beträgt im Durchschnitt 10:1.

Die Anbieter von Internetzugängen via Satellit stellen je nach Tarif und Geschäftsmodell Ein-Weg- und Zwei-Wege-Verbindungen zur Verfügung. Bei der Ein-Weg-Verbindung entspricht dieser dem Weg vom Internet zum Nutzer, dient also dem Herunterladen von Daten über den Satelliten. Der Rückkanal, der zur Anforderung von Daten benötigt wird, erfolgt über eine parallel aufgebaute Telefonverbindung.

Bei der Zwei-Wege-Verbindung wird kein terrestrischer Kanal mehr benötigt, statt der zusätzlichen Telefonverbindung wird ausschließlich der Weg über den Satelliten gewählt.

Das Ein-Weg-System ist inzwischen relativ preiswert verfügbar, auch technisch sind die Hürden relativ niedrig: Wer bereits eine digitaltaugliche Satellitenanlage für den Rundfunkempfang besitzt, benötigt lediglich eine DVB-S-Karte für seinen Rechner oder eine externe DVB-S-USB-Box. Je nach Anbieter werden Satelliten aus der Flotte von Astra oder Eutelsat genutzt.

Ein positiver Nebeneffekt dieser Lösung ist, dass nicht nur schnelle Downloads aus dem Internet möglich werden, sondern auch alle via Satellit ausgestrahlten Fernseh- und Radiosender über den Computer zu empfangen sind. Wer mehr will, kann seinen Rechner mit entsprechender Software zum digitalen Videorecorder mit Schnittmöglichkeiten ausbauen. Im Detail wurde die Technik der Ein-Weg-Lösung bereits im FA veröffentlicht [1].



Bild 2: Die neue Ka-Band-Hardware von Eutelsat für einen schnellen Internetzugang

Bei Zwei-Wege-Verbindungen sind die Kosten für die speziell benötigte Hardware meist spürbar höher.

■ Deutsche Telekom mit DSL via Sat

Auch die *Deutsche Telekom* [2] will sich nicht nachsagen lassen, dass ihr die Kunden außerhalb der Ballungsgebiete egal seien, und so setzt sie auf das Ein-Weg-Angebot via Astra 23,5° Ost.

In allen drei Tarifen surft man mit DSL 1000 und besitzt – abgesehen von der Flatrate für knapp 80 € – eine Begrenzung wahlweise auf 30 oder 90 Stunden. Die

Kosten für den Rückkanal sind in allen Tarifvarianten bereits enthalten.

Benötigt wird ein Rechner mit Windows-Betriebssystem ab Windows 98. Neben der entsprechend ausgerichteten Satellitenanlage mit digitaltauglichem LNB wird noch eine interne DVB-S-Karte oder eine externe DVB-S-USB-Box für den PC benötigt. Die Hardware muss über den Fachhandel bezogen werden.

■ Filiago mit Astra2Connect Flat

Im Gegensatz zum Ein-Weg-System, das nur Daten via Satellit empfangen kann und einen zusätzlichen Rückkanal benötigt, kann das Zwei-Wege-System von *Filiago* [3] Daten via Satellit sowohl empfangen als auch senden. Damit ist eine zusätzliche Internetverbindung nicht erforderlich.

In der Praxis sieht es folgendermaßen aus: Der Internetnutzer stellt in seinem Browser eine Anfrage an eine bestimmte Seite im Internet. Über den Ethernet-Anschluss seines Rechners wird diese Anfrage zum Router gesandt, dort individuell verschlüsselt und über die Satellitenanlage an den Astra-Satelliten 1E auf 23,5° Ost gesendet. Von dort wiederum gelangt die Anfrage zurück zur terrestrischen Empfangsstation, die die Daten aus dem Internet abrufen, von verschiedenen Anwendern der Satelliten-Lösung sammelt und via Satellit verschlüsselt an die Anwender verteilt.

Der lokale Router beim Anwender entschlüsselt die Daten und leitet sie anschließend zum Rechner weiter, damit sie dort im Internet-Browser angezeigt werden können.

Aus der Funktionsweise ergibt sich, dass letztlich sämtliche Rechner unterstützt werden – egal welches Betriebssystem genutzt wird. Es wird lediglich eine Ethernet-Verbindung (Netzwerkanschluss 10Base-T oder 100Base-TX) benötigt, mit der ein Router angeschlossen werden kann. Dadurch lässt sich die Satellitenanbindung auch für ein Netzwerk nutzen; ebenso ist

Zusatzzeit/-volumen	Mindestumsatz	Grundgebühr	Einrichtungskosten	Besonderheiten
–	–	19,95 €	99,95 €	Hardware: 319,95 € oder Leasing
–	–	29,95 €	99,95 €	Hardware: 319,95 € oder Leasing
–	–	39,95 €	99,95 €	Hardware: 319,95 € oder Leasing
–	–	29,90 €	99,90 €	
–	–	39,90 €	99,90 €	
–	–	79,90 €	99,90 €	
4,99 Cent/min	–	–	–	Hardware muss vorhanden sein
–	–	16,00 €	44,00 €	Einrichtungsgebühr entfällt ab 12 Monaten Laufzeit
–	–	26,00 €	44,00 €	Einrichtungsgebühr entfällt ab 12 Monaten Laufzeit
–	–	36,00 €	44,00 €	Einrichtungsgebühr entfällt ab 12 Monaten Laufzeit
–	–	56,00 €	44,00 €	Einrichtungsgebühr entfällt ab 12 Monaten Laufzeit
5 Cent/min	–	29,95 €	99,00 €	
5 Cent/min	–	49,95 €	99,00 €	
–	–	79,95 €	99,00 €	
–	–	19,90 €	–	Hardwarekosten je nach Laufzeit und gewählter Hardware
–	–	29,90 €	–	Hardwarekosten je nach Laufzeit und gewählter Hardware
–	–	49,90 €	–	Hardwarekosten je nach Laufzeit und gewählter Hardware

VoIP über die Satellitenanbindung möglich.

Eine Volumenbegrenzung besteht nicht, allerdings werden Nutzer, die durch besonders hohe Datentransfers eine Auslastung der maximalen Datenübertragungskapazitäten des Satelliten verursachen, stufenweise gedrosselt. Das übertragene Datenvolumen und damit die ggf. angewandte Drosselung wird alle 30 Tage zurückgesetzt. Die Vertragslaufzeit der Filiago-Lösung beträgt mindestens 24 Monate. Zu den monatlichen Kosten kommt die einmalige Einrichtungsgebühr von 99,95 € hinzu. Zusätzlich fallen auch die Kosten für die Hardware an. Bei Einmalzahlung sind dies nochmals 319,95 €.

Wer die monatlichen Kosten für die Mindestlaufzeit von 24 Monaten nicht im Vorfeld zahlt, wird nochmals kräftig zur Kasse gebeten: Statt beispielsweise 29,95 € für die Flat 512 heißt es bei monatlicher Zahlungsweise 39,95 €.

Für einen Pauschalpreis von 135 € kann man sich die Hardware vollständig vor Ort installieren lassen. Inklusiv sind dabei Anfahrt und Abfahrt des Technikers, Installation und funktionale Anbindung der Satellitenantenne im geeigneten Außenbereich in maximal 3 m Höhe, freie Sicht nach Süd-Ost und eine Halterung vorausgesetzt. Zusätzlich wird das Antennenkabel bis in den Innenraum des Gebäudes verlegt, eine Wanddurchbohrung eingeschlossen. Die Einrichtung des Modems und ein abschließender Funktionstest gehören ebenso dazu.

Das Zwei-Wege-System von Filiago wird in Österreich von EDV-Himmelbauer mit seinem Internetdienst *City Radio Network* [4] angeboten. In der Schweiz wird das System von *Egli Fischer & Co AG* mit Sitz in Zürich [5] vertrieben. Die Anlagen werden durch ein ausgesuchtes Händlernetz in der ganzen Schweiz vertrieben und fachmännisch installiert.

Astra setzt viel Hoffnung auf Astra2Connect und arbeitet an einer massiven Ausdehnung des Angebotes. Seit 2008 können auch Endkunden in Polen das Produkt nutzen. Über den dortigen Vertriebspartner *Euro Marketing Group* wird Astra2Connect über Partnernetzwerke, Händler und Internetshops angeboten.

■ Internetagentur Schott mit DSL2U

Die mit Abstand verwirrendste Tarifvielfalt bietet die *Internetagentur Schott* [6]. Über 23,5° Astra erfolgt der breitbandige Download aus dem Internet. Derzeit werden die Ein-Weg-Dienste via Astra nach Firmenangaben stückweise eingestellt, da die neuen Zwei-Wege-Services preislich auch für Endkunden deutlich attraktiver geworden sind. Dabei setzt man auf eine

Neuentwicklung von Eutelsat Communications und ViaSat Inc. Der Tooway genannte Breitband-Satellitendienst zielt auf europäische Endverbraucher.

Der Dienst nutzt Ka-Band-Frequenzen auf dem Eutelsat-Satelliten Hotbird 6 (Bild 2) und steht zudem über Ku-Band über den Satelliten auf Eurobird 3 (Bild 3) bereit. In Nordamerika hat sich der technisch vergleichbare Dienst inzwischen bei 250 000 Nutzern bewährt.



Bild 3: Die neue Ku-Band-Hardware von Eutelsat für einen schnellen Internetzugang
Fotos: Eutelsat (2), Teles (1), Vodafone (1)

Das kompakte Equipment für Tooway besteht aus einer Außeneinheit und einer Inneneinheit. Zur Außeneinheit gehören eine 68-cm-Satellitenantenne für Ka-Band oder eine 96-cm-Antenne für Ku-Band. Die Ku-Band-Außeneinheit besitzt zusätzlich einen LNB-Konverter mit linearer Polarisation, mit dem Daten bis zu 4 Mbit/s zu empfangen sind. Zudem gehört ein leistungsstarker 2-W-Verstärker für die Übertragung von Daten an den Satelliten hinzu, mit dem Endverbraucher Daten mit bis zu 1 Mbit/s versenden können. Bei der Ka-Band-Lösung sind LNB und Verstärker in einem Sende-/Empfangsgerät integriert. Die Inneneinheit ist in Größe und Funktion mit einem Desktop-DSL- oder Kabelmodem vergleichbar.

Zusätzlich hat die *Internetagentur Schott* ein System entwickelt, bei dem auch der Telefonanschluss in Form eines speziell für Satellit abgestimmten VoIP enthalten ist. Ein Anschluss, vergleichbar mit dsl1000, kostet 39,90 € monatlich, der Nutzer kann dabei seinen Festnetzanschluss kündigen und die Rufnummer zum dsl2u-Dienst von *Schott* portieren. Es stehen Tarife mit 29,90 € bis 79,90 € monatlich zur Verfügung. Dabei unterscheiden sich die Bandbreiten von Down- und Upload.

Die Hardware (Antenne, Outdoor-Unit und Modem) kosten bei Abschluss eines 24-Monatsvertrages 399 € oder – ohne Ver-

tragsbindung – sogar 549 €. Für die Aktivierung werden nochmals 99,90 € fällig.

Eine VoIP-Flatrate für den europäischen Raum kostet 9,95 € mehr.

Nicht näher vorgestellt werden die auslaufenden Ein-Weg-Lösungen, unter denen es auch eine Prepaid-Variante gibt. Kunden, die ohne monatliche Grundgebühr online gehen, sind bei Rückfragen an den Anbieter dann auf eine teure 0900-Hotline zu 1,86 €/min angewiesen.

Nutzbar sind die Angebote nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiteren europäischen Ländern.

Darüber hinaus bietet *Schott* als einziger Anbieter eine Gemeinschafts-Lösung namens MULTIdsl2u an. Bisher benötigten Bewohner von Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen, die die volle Bandbreite von Zwei-Wege-Internetdiensten nutzen wollten, jeweils eine eigene Satellitenantenne. In vielen Fällen führt das in der Praxis zu Problemen mit Vermietern und Hausgemeinschaften, die aus bautechnischen und anderen Gründen keine Antennenwälder auf ihren Dächern dulden.

Die von *Schott* entwickelte Lösung MULTIdsl2u besteht aus einer 120-cm-Satellitenantenne mit einer leistungsfähigen Sende- und Empfangseinheit, die inklusive Installation 599 € kostet. Der Antennenmast ist von der Hausgemeinschaft zu stellen oder kann zusätzlich bezogen werden. Jeder an die Gemeinschaftsantenne angeschlossene Nutzer benötigt ein eigenes Modem für den Anschluss an seinen Rechner. Das Modem kostet 299 € zuzüglich einer einmaligen Aktivierungsgebühr von 49 €. Bei Tarifen und Bandbreiten hat der Nutzer die Wahl zwischen drei Bandbreiten-Dienstklassen und Flatrates.

„Die satellitenbasierte Zwei-Wege-Internetlösung MULTIdsl2u ist eine echte Alternative für Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in mit Breitbandzugängen un- und unterversorgten Regionen. Internet via Satellit ist trotz der großspurigen Werbe- und Ausbauversprechen der Telkos und Kabelnetzbetreiber bundesweit für über eine Million deutscher Haushalte und rund 700 Kommunen auch in den nächsten Jahren die einzige Chance auf einen schnellen Breitbandanschluss“, ist Daniel Steinlein, Sales Manager der Internetagentur Schott GmbH, vom neuen Angebot überzeugt.

(wird fortgesetzt)

Literatur und URLs

- [1] Gründel, N.: Internet aus dem All. FUNKAMATEUR 50 (2001) H. 2, S. 133–137
- [2] Deutsche Telekom, Homepage: www.t-home.de
- [3] Filiago, Homepage: www.filiago.de
- [4] EDV-Himmelbauer: City Radio Network, Homepage: www.crn.at
- [5] Egli Fischer & Co AG, Homepage: www.efco.ch
- [6] Internetagentur Schott, Homepage: www.satspeed.com

Erstaktivierung der Insel Arwad: 25 000 Funkkontakte unter YK9SV

MANOS G. DARKADAKIS – SV1IW

Vom 1. bis zum 12. 11. 07 aktivierten sieben griechische Funkamateure unter Leitung von Manos Darkadakis, SV1IW, dem Präsidenten des griechischen Amateurfunkverbandes R. A. A. G. (Radio Amateur Association of Greece), die syrische Insel Arwad. Diese Erstaktivierung erzeugte nicht nur große Pile-Ups, sondern, wie etwa 25 000 Verbindungen zeigen, auch große Freude unter den IOTA-Jägern.

Als mir erstmals der Gedanke an eine rein griechische Amateurfunk-DXpedition außerhalb unseres Heimatlandes kam, war es kurz vor Silvester 2006. Meine Nachforschungen unter den infrage kommenden DXCC-Gebieten, seien es nun entfernte oder nähere, seltene oder halbseltene Länder, führten mich dabei sehr bald zu Syrien. Für mich schien Syrien aus mehreren

Das war der Startschuss, und ich begann damit, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen. Aber während ich mit einigen einheimischen Funkamateuren vorbereitende Gespräche führte, hatte einer von ihnen eine noch weit bessere Idee. Er schlug vor, dass wir doch die syrische Insel Arwad aktivieren sollten. Arwad hatte eine eigene IOTA-Referenz-Nummer zugeteilt bekom-



halb Griechenlands, die rein aus griechischen Funkamateuren bestand, nichts mehr im Wege. Die Gesamtplanung zog sich dann über zehn Monate hin. Damit wir uns ein besseres Bild von den Bedingungen, die wir vor Ort vorfinden würden, machen konnten, unternahm Cliff, SV1JG, eine dreitägige Erkundungsreise nach Damaskus und auf die Insel Arwad.

Nachdem unser Scout zurückgekommen war, entschieden wir uns, aus zwei Zelten (mit Generatoren) zu funkten, die wir im südöstlichen Teil der Insel aufstellen wollten. Glücklicherweise, wie Sie gleich lesen werden, kam es nicht dazu.

■ Sponsoring und Kosten

Nach Vornahme einiger überschlägiger Berechnungen zur Finanzierung unseres Funkunternehmens stellte sich heraus, dass sich die Kosten für ein sieben bis acht Mann starkes Team auf etwa 25 000 € belaufen würden. Dies schloss die Kosten für Ausrüstungsgegenstände ein, die wir nach Ende der DXpedition dem syrischen Amateurfunkverband SSTARS zum Dank als Geschenk überlassen würden; in der Hoffnung, dass die Ausrüstung den einheimischen Funkamateuren dabei helfen würde, in absehbarer Zukunft verstärkte Aktivitäten zu zeigen. Unser Konzept, das wir weiteren potenziellen Teilnehmern vorstellten, war von Anfang an klar: Wir würden diese Funkaktivität selbst dann unternehmen, wenn wir keinen einzigen Euro Unterstützung von außen erhalten würden!

Anfängliche Bemühungen um Teammitglieder führten zunächst zu sieben Teilnehmern. Später stießen noch zwei Mann hinzu, sodass das Team auf zwischenzeitlich neun Leute anwuchs. Leider konnten jedoch zwei Teilnehmer letzten Endes nicht mitfahren, erneut landeten wir daher bei sieben Teilnehmern.

Während der Vorbereitungsphase wurden unzählige E-Mails an verschiedenste DX-Klubs, Firmen und andere Organisationen versandt, um Unterstützung und finanzielle Hilfe für die Durchführung dieser Aktivität zu erbitten. Weiterhin erstellten wir eine Internet-Seite [1] mit nützlichen In-



Die Teilnehmer des erfolgreichen Arwad-Teams 2007 (v. l., stehend): John, SV1GYG, George, SV1RP, John, SV1GE, Cliff, SV1JG, George, SV1QN, Spiros, SV1RC, und sitzend Manos, SV1IW

Gründen die beste Wahl zu sein, wobei letztlich drei Gründe ausschlaggebend waren: Erstens liegt Syrien geographisch nicht allzu weit von Griechenland entfernt, zweitens ist es speziell auf den WARC-Bändern 12, 17 und 30 m sowie auf den niederfrequenten Amateurfunkbändern recht gesucht und drittens verindet mich mit Omar, YK1AO, dem Präsidenten des nationalen syrischen Amateurfunkverbandes, eine persönliche Bekanntschaft. Ich hatte Omar 2005 in Davos getroffen und dachte mir, dass er uns bei der Vorbereitung des Unternehmens sicher gute Tipps geben könnte. Später würde sich herausstellen, dass Omar noch weit mehr Unterstützung gewährte.

■ Auswahl des DXpeditionsziels

Meine anfängliche Überlegung war, aus der Landeshauptstadt Damaskus für ungefähr zehn Tage Amateurfunkbetrieb durchzuführen. Eine positive Nachricht ließ nicht lange auf sich warten. Man teilte uns mit, dass die konkrete Möglichkeit zur Erlangung einer entsprechenden Amateurfunkgenehmigung bestehen würde.

men und war noch nie zuvor aktiviert worden. Ich war etwas skeptisch, ob die Behörden in Damaskus eine derartige IOTA-Aktivität wirklich erlauben würden. Und wieder kam die Antwort schnell. Ja, wir würden die erforderlichen Genehmigungen erhalten. Bedingung war, dass uns während der Gesamtdauer unseres Funkbetriebes ein Mitglied des nationalen syrischen Amateurfunkverbandes SSTARS und ein Offizieller der zuständigen Telekommunikationsbehörde S. T. E. (Syrian Telecommunication Establishment) begleiten müsste. Somit stand der YK9SV-Aktivität, der allerersten Funkoperation außer-



Freundliche Helfer unterstützten YK9SV!

formationen über die Insel, das Land und zu den Teilnehmern der Aktivität. Nach und nach kamen mehr Informationen dazu, wie z. B. die geplanten Betriebsfrequenzen, die voraussichtlichen Ausbreitungsbedingungen, das vorgesehene Betriebsschema sowie etliche Fotos der laufenden Vorbereitungen.

Zu guter Letzt mussten wir unter den Ausrüstungsgegenständen, die wir selbst zu Hause hatten und die uns im Rahmen eines Sponsorings von Firmen angeboten wurden, noch die Funkgeräte, die Antennen sowie die Endstufen auswählen. Glücklicherweise hatten örtliche Yaesu- und Kenwood-Händler positiv auf unsere Anfragen reagiert und uns mehrere Kurzwellengeräte angeboten, darunter zwei mit 200 W Ausgangsleistung. Letztere waren eine ausgezeichnete Wahl für den „Barfuß“-Betrieb ohne zusätzliche Endstufe.

■ Letzte Vorbereitungen

Um auf der sicheren Seite zu sein, kamen zu der bereits langen Liste an Ausrüstungsgegenständen noch zwei Ameritron AL-811X-Endstufen mit je 600 W Ausgangsleistung dazu.

An Antennen hatten wir drei leichte Spiderbeams sowie drei Spider-Masten [2], die zum Aufbau von Vertikalantennen bzw. als Aufhängepunkte für Dipole zum Einsatz kommen sollten. Als dann noch dies und das hinzukam, stieg die Gesamtmasse unserer Ausrüstung auf stolze 450 kg. Einen Monat vor der Abreise traf sich das Team, um sich mit den Spiderbeams vertraut zu machen und deren Aufbau zu üben. Schließlich testeten wir unsere Logging-Computer und das Zusammenspiel der Software mit den Funkgeräten. Während dieser Tests funktionierte alles ohne nennenswerte Probleme.

■ Anreise nach Syrien

Am 31. 10. 07 mittags um 12 Uhr versammelten sich die Mitglieder des Teams auf dem Flughafen von Athen. Nachdem die Funkausrüstung die Zollkontrolle passiert



Exotische Leckereien warteten schon.

hatte, ging es an Bord einer Maschine der jordanischen Fluggesellschaft „Royal Jordanian“, mit der wir zunächst nach Amman und dann weiter nach Damaskus fliegen



würden. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Angestellten dieser Fluggesellschaft bedanken, die freundlicherweise nicht die vollen Gebühren für das Übergepäck, sondern lediglich Gebühren für 100 kg berechneten. Planmäßig hob die Maschine um 15.30 Uhr ab, um zweieinhalb Stunden später in der jordanischen Landeshauptstadt Amman zu landen. Dort folgte ein Anschlussflug nach Damaskus. Meine größte Sorge war, ob auch Ausrüstung und persönliches Gepäck den Weg zum richtigen Flugzeug fänden. Zu unserer großen Freude war das jedoch der Fall.



Im Visier: die Insel Arwad (IOTA AS-186)

Gegen 23 Uhr erreichten wir Damaskus. Bei der obligatorischen Zollkontrolle erwies es sich als problematisch, den Beamten zu erläutern, was es mit den Gegenständen auf den insgesamt acht voll beladenen Gepäckwagen auf sich hatte. Zum Glück waren jedoch Omar, YK1AO, und andere Mitglieder des syrischen Amateurfunkverbandes vor Ort, die die Situation in unserem Sinne entspannten. Bald darauf saßen wir im Bus zum „Sheraton Hotel“. Bis zum kommenden Morgen wurde die komplette Funkausrüstung von Angehörigen der syrischen Telekommunikationsbehörde S. T. E. in einem kleinen Lastwagen einbehalten.

■ Ankunft auf Arwad

Morgens eilten Omar, Cliff, SV1JG, und ich durch die Straßen von Damaskus, um noch Generatoren und Zelte zu besorgen. Anschließend ging es Richtung Tartous. Der nächste Schritt bestand im Verladen der Ausrüstung in ein relativ kleines Boot. Bei der Überfahrt nach Arwad spielte das Wetter noch ausgezeichnet mit. Nichts deutete auch nur im Geringsten darauf hin,

was uns in den nächsten Tagen erwarten würde. Gegen 15.30 Uhr erreichten wir die Insel. Während des Ausladens wurden wir darüber informiert, dass uns, dank der Unterstützung des Bürgermeisters von Arwad sowie des Gouverneurs von Tartous, zwei Räume im Gebäude der örtlichen Niederlassung der S. T. E. als Shack zur Verfügung stünden. Eine äußerst willkommene Überraschung! Wir mussten nicht aus Zelten, sondern konnten aus festen Gebäuden funken und brauchten uns weder um die Generatoren noch um die ausstehende Beschaffung des erforderlichen Treibstoffs zu kümmern.

■ Erstaktivierung der Insel Arwad

Mit erhöhter Motivation ging es an das schnellstmögliche Verfrachten der notwendigen Ausrüstungsgegenstände in das Gebäude der Telekommunikationsbehörde. Dort blieben zwei Mitglieder des Teams zurück, die alles auspacken und das Shack einrichten sollten. Der Rest der Truppe begab sich auf das Dach des Gebäudes, um



Mit vereinten Kräften beim Entladen

die Antennen zusammenzubauen und aufzustellen. Bald stand der erste Spiderbeam für die fünf oberen Kurzwellenbänder von 10 bis 20 m, gefolgt von einem Dipol für 40 m. Die Funkaktivität von AS-186 begann kurz nach 1400 UTC. Als Leiter der DXpedition hatte ich die Ehre des ersten QSOs, das ich mit Jürgen, DF2NS, führte. Bereits während der ersten Stunde unseres Funkbetriebs tauchten Probleme auf. Eine Leitung, die dazu diente, die Qualität der Telefonverbindung zwischen der Insel und der Stadt Tartous zu prüfen, wurde durch HF-Einstrahlung gestört. George, SV1QN, löste das Problem schnell, indem er auf dem nicht abgeschirmten Kabel zwischen dem Prüfpunkt und dem Telefon zwei Klapp-Ferrite einfügte. Also: YK9SV war bereit, und die Pile-Ups entwickelten sich ziemlich heftig. Wir funkten mit zwei Stationen parallel, eine Station arbeitete von Anfang an auf 20 m, die andere gesellte sich etwas später auf 40 m hinzu.

■ Wetterprobleme

Am folgenden Tag, es war der 2. 11. 07, installierten wir den Spiderbeam für die

WARC-Bänder und, bei freiem Blick auf das Mittelmeer, Dipole für 80 und 160 m. Nach und nach bauten wir die zwei Räume, die uns zur Verfügung standen, so um, dass sich auf unterschiedlichen Bändern und verschiedenen Sendarten mit drei Stationen Parallelbetrieb durchführen ließ. Zu unserer Freude hielten die Pile-Ups an, und die Logbücher begannen sich flott zu füllen.

Am Samstagmorgen installierten Cliff, Spyros, SV1RC, und ich noch eine Viertelwellen-Vertikal für 80 m. Diese Antenne funktionierte ganz ausgezeichnet, wenn auch bedauerlicherweise nicht besonders lange. Bis Dienstagabend verlief der Funkbetrieb reibungslos, doch noch am selben Abend bemerkte Cliff eine spürbare Änderung der Windgeschwindigkeit und sandte den Teammitgliedern auf der Insel eine SMS mit dem Hinweis, dass sie ein wachsames Auge auf das Wetter und die Antennen haben sollten.

Am Mittwoch gegen 3 Uhr morgens warf der starke Wind dann unsere 80-m-Vertikal um, die unglücklicherweise zielgenau in den WARC-Spiderbeam fiel. Während der 80-m-Vertikal nichts weiter fehlte, zerbrach der WARC-Beam durch diesen Aufprall in mehrere Teile. Der zugehörige Aluminium-Mast wies ebenfalls sichtbare Blessuren auf.

Nachdem es hell war, machten wir uns an die Reparatur und installierten zudem einen 30-m-Dipol, um den Funkbetrieb wenigstens auf diesem Band aufrecht zu erhalten. Die Vertikalantenne für das 80-m-Band konnten wir zu diesem Zeitpunkt nicht nochmals aufrichten, da der Wind einfach viel zu stark blies. So konzentrierten wir uns etwas mehr auf RTTY-Betrieb, da gerade in dieser Sendart eine starke Nachfrage nach Funkkontakten mit Syrien bestand. Das schlechte Wetter hielt übrigens bis Freitag an. Als sich der Wind gelegt hatte, war es am Samstagmorgen möglich, die 80-m-Vertikal nochmals aufzurichten. Leider sollte die ruhige Wetterphase nicht von Bestand sein.

Am frühen Sonntagmorgen pustete der Wind erneut mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h, sodass der Mast gleich an zwei Punkten brach. Ähnliches widerfuhr dem Mast, an dem die Dipole für 40, 30 und 17 m befestigt waren. Es sollte allerdings noch schlimmer kommen: Der inzwischen starke Sturm verwandelte unseren Fünfband-Spiderbeam für 10 bis 20 m in ein „Spinnen-Wrack“.

Am Sonntagmorgen funktionierten außer unseren Dipolen keine Antennen mehr. An diesem Tag konnte man wetterbedingt nicht einmal mit dem Boot zur Insel fahren, um das Team der Nachtschicht auszutauschen. In Tartous, auf dem Festland, verbrachten



Fünfband-Spiderbeam bei Sonnenuntergang

wir den überwiegenden Teil des Tages damit, um abwechselnd nach oben in den Himmel und hinunter zum Meer zu schauen, um herauszufinden, wann es die Wetterlage wohl zulassen würde, zur Insel überzusetzen. Da sich das jedoch an diesem Tag als Wunschdenken erwies, hofften wir wenigstens auf eine Wetterbesserung am nächsten Morgen, unserem „Abbau-Tag“.



Manos, SV1IW, bei der Bewältigung eines JA-Pile-Ups auf 17 m in CW.
Fotos: SV1IW



Der beim Sturm beschädigte Spider-Beam

■ Abbau und Heimreise

Der Himmel hatte unsere Gebete wohl erhört, da wir am nächsten Morgen, es war der 12.11.07, endlich zur Insel fahren konnten. Unsere Funkoperation endete um 0557 UTC, nachdem George, SV1RP, mit JR1TNE auf 17 m CW die letzte Verbindung getätigt hatte. Wir bauten das ab, was an Antennen noch übrig war und packten unsere Ausrüstung zusammen.

Wir fuhren hinüber nach Tartous, und nach dem Mittagessen bestiegen wir um 14.30 Uhr einen Bus Richtung Damaskus – „Game Over“.

Den nächsten Tag nutzten die Teammitglieder zum Ausruhen bzw. zur Besichtigung von Damaskus, speziell des berühmten Marktes Al Hamidyeh. Gegen Mittag trafen wir uns mit Mitgliedern des syrischen Amateurfunkverbandes und dem Präsidenten der syrisch/griechischen Gemeinschaft zu einem Essen. Am Ende des Tages fand sich das Team im Cafe des „Sheraton Hotels“ noch einmal zusammen, um die vergangene Aktivität zu besprechen.

Trotz der Misere mit dem Wetter sowie auch oft schlechter Ausbreitungsbedingungen blieb die Überzeugung, dass unsere DXpedition, bei einer Aktivitätsdauer von zehneinhalb Tagen und einem Ergebnis von fast 25 000 Funkkontakten, recht er-

folgreich verlaufen war. Am nächsten Tag fanden wir uns recht früh am Flughafen in Damaskus ein. Aufgrund der strikten Sicherheitslage wurden fast die Hälfte unserer Koffer und die Behälter mit der Ausrüstung geöffnet. Zum Glück erreichten wir trotz dieser Verzögerung noch den Flug nach Amman.

Unser Team möchte sich bei der syrischen Amateurfunkvereinigung SSTARS und deren Präsidenten YK1AO herzlich für die wertvolle Unterstützung und Hilfe bedanken. Dank schulden wir auch der syrischen Telekommunikationsbehörde S. T. E. für das Überlassen der Räumlichkeiten und für die Gastfreundschaft während unseres Aufenthalts auf Arwad sowie dem Bürgermeister von Tartous für ihre Freundlichkeit und Hilfe.

**Übersetzung und Bearbeitung:
Dr. Markus Dornach, DL9RCF**

URLs

- [1] DXpedition to the Arwad Island in Syria: www.yk9sv.com/index1.htm
- [2] www.spiderbeam.net/sb/home/index.php

Yaesu FT-950 – der Transceiver zwischen FT-2000 und FT-450

BERND PETERMANN – DJ1TO

Beim Test von Yaesu neuem Einsteigergerät FT-450 hatten wir uns, schon aus bedientechnischen Gründen, eine vergrößerte Version dieses Geräts gewünscht. Hier ist sie nun als FT-950. Dieser Transceiver schließt die Lücke zum FT-2000, der wiederum auf der Basis vieler neuer Details des Spitzengeräts FTdx9000 konstruiert wurde.

Der FT-950 füllt eine Lücke in der aktuellen Transceiver-Reihe von Yaesu. Die Innovationen und Lösungswege des zuerst präsentierten Flaggschiffs FTdx9000 prägen diese Serie, und viele von ihnen finden sich nur wenig variiert in den preisgünstigeren Abkömmlingen wieder. Deshalb soll es für die Vorstellung des FT-950 genügen, vorrangig die Unterschiede zum aufwändigeren FT-2000 herauszuarbeiten.

leistung, SWV, ALC, Kollektorspannung, Kollektorstrom sowie ggf. noch Kompressionsgrad sichtbar macht, ist beim FT-950 hier unter der Ausgangsleistung stets ein zweiter Wert zu sehen, der sich durch eine Taste „im Kreise herum“ wählen lässt. Familiengerecht fallen dann unverwechselbar die bekannten Balkendiagramme für die DSP-Funktionen inklusive Contour-Filter auf, dazu die bewährte Empfänger-Kon-



Bild 1: Der FT-950 steht auch in der Größe zwischen seinen Brüdern FT-450 und FT-2000, darüber hinaus doch eher dem FT-2000 ein Stückchen näher ...

Dessen Stärken und einzelne Schwächen finden sich nämlich tatsächlich recht umfassend im FT-950 wieder, sodass es müßig wäre, hier die Einzelheiten zu wiederholen und auf [2] und [3] verwiesen sei. Das FA-Typenblatt [1] liefert u. a. die wesentlichen Daten des FT-950.

■ Erster Eindruck

Die Familienähnlichkeit des FT-950 mit dem FT-2000 ist schon auf den ersten Blick erkennbar und viel ausgeprägter als beim FT-450: Die Displays der Ersteren sind farbige VFDs (Vakuum Fluorescence Displays). Beim FT-950 entfallen dabei die beim FT-2000 für den zweiten Empfänger zuständigen Elemente auf der rechten Seite, wofür sich links ein digitales Instrument findet, das das analoge vom großen Bruder ersetzt. Während das analoge Instrument ja immer nur einen Wert anzeigen kann, bei Empfang als S-Meter arbeitet und beim Senden entweder Ausgangs-

figurationsanzeige, die auf einen Blick Auskunft über die verwendete Antenne, Vorverstärker, Abschwächer, ggf. eingeschaltetes μ -Tuning-Filter, das jeweilige Roofing-Filter und schließlich die gerade wirksame Regelzeitkonstante gibt. Auch was Größe und Masse betrifft, liegt der FT-950 passig zwischen seinen unmittelbaren Verwandten. Seine Frontplatte bietet wesentlich mehr Platz als beim FT-450, sodass sich die Funktionsvielfalt wesentlich besser als bei ihm handhaben lässt. Die Tabelle zeigt die aktualisierte Liste aus [2]. Danach hat der FT-950 sogar mehr

Bedienelemente im Vergleich

Typ	Knöpfe	Tasten	gesamt
IC-756PROx	15	55	70*
FT-1000xx	24	72	96
FT-450	5	25	30
FT-950	9	63	72
FT-2000	26	79	105
FTdx9000	34	92	126*

* TFT-Display und Softkeys

Bedienelemente als die IC-756PROs, der allerdings erheblich von seinen mit dem TFT-Display verbundenen Softkeys profitiert. Gegenüber dem FT-450 ist der Abstand vor allem bei den Tasten erheblich, von denen nun 15 mit Leuchtdioden versehen sind, um den jeweiligen Schaltzustand zu signalisieren.

Beim alltäglichen Betrieb werden sich die Nutzer über den exzellenten Hauptabstimmknopf mit einstellbarer Friktion freuen, der denen der teureren Brüder entspricht. Auch die sehr bedienfreundliche Gruppierung der am häufigsten benutzten Taster rings um die Hauptabstimmung findet sich hier fast 1:1 wieder, ebenso das bewährte Zusammenspiel der beiden VFOs mit den vier zugehörigen beleuchteten Tasten bei Split-Betrieb. Im rechten Bereich dominieren der große Abstimmknopf für den zweiten VFO bzw. die Sende-/Empfangs-Verstimmung und das Tastenfeld zur Sendearten- und Bandwahl sowie der direkten Frequenzeingabe. Die Band-VFOs umfassen überdies Dreifach-Bandstack-Register.

Ungewöhnlich groß ist der Doppelknopf für Empfänger-NF-Pegel und ZF-Verstärkung ausgefallen. Die drei Front-Steckverbindungen in den gebräuchlichen Normen wurden schön in der unteren linken Ecke platziert. Den Einschalter muss man für seine vorgesehene Funktion 1 s drücken und noch etwa 3 s warten, bis das Gerät betriebsbereit ist. Kurzes Drücken startet wie beim großen Bruder eine nützliche 3-s-Stumm-tastung. Erfreulich auch der MOX-Schalter zum Aktivieren des Senders. Mit der Taste daneben lassen sich die beiden Antennenanschlüsse umschalten.

Verstellbare Füße und ein Tragegriff sind wieder selbstverständlich. Das Mikrofon verfügt neben der PTT-Taste noch über Up/Down und FST, womit man die Schnellabstimmung und zusätzlich den Suchlauf steuern kann. Sofern der Nutzer nicht ein anderes Mikrofon benutzt, sollte er unbedingt den Klangschränker auf der Rückseite beachten; er hat oft mehr Wirkung als der Sendeequalizer. Seine Stellung 2 bewirkt eine deutliche Tiefenabsenkung.

Die Rückfront offenbart zwei Antennenbuchsen, aber keine separate Empfängerantennen- und keine Transverterbuchse, dafür wieder die separat konfigurierbare zweite Tastbuchse. Die Stromversorgungsbuchse ist auch hier die neue vierpolige (Tipp: zum Herausziehen oben dicht unter dem Gehäuserand kräftig mit einem kleinen Schraubendreher o. Ä. auf den Widerhaken drücken und dabei am Stecker ziehen) und verlangt 22 A maximal bei 13,8 V. Die meisten anderen Buchsen sind für Yaesu-Zubehör vorgesehen, drei davon sogar gegen versehentliche Benutzung durch Stopfen verschlossen. Der Endstufenanschluss geschieht über



Bild 2: Rückansicht des FT-950. Der Lüfter befindet sich im Innern; die erwärmte Luft strömt durch die Schlitz. Die Beschriftung der Buchsen ist auch bei ungünstiger Beleuchtung gut zu lesen. Man beachte die Stopfen in drei der Buchsen.

eine spezielle zehnpolige DIN-Buchse, für die aber kein Stecker mitgeliefert wird; dafür gibt es ein vorkonfektioniertes Kabel mit freien Enden als Zubehör zu kaufen. Man braucht es auf jeden Fall zumindest für die PTT-Steuerung der Endstufe. Die RTTY/PKT-Buchse erlaubt den komfortablen Anschluss von Zusatzgeräten für die Digital-Sendarten. Weiter finden sich eine separate PTT-Cinchbuchse, eine Lautsprecherbuchse und eine mit einem pegelkonstanten Empfängerangangs-signal.

Für die Transceiversteuerung (CAT), die bis zu bis 38 400 bps beherrscht, ist eine RS232-Buchse vorgesehen. Sie läuft über ein einfaches „gerades Kabel“ mit zwei weiblichen Buchsen, braucht also keinen besonderen Pegelkonverter. Ganz rechts findet sich noch unauffällig der schon vom FT-450 bekannte Programmschalter, der den einzigen Hinweis darauf bietet, dass es von Yaesu Firmware-Updates geben kann, von denen zu Redaktionsschluss jedoch noch nichts aufgetaucht war. Sie sind dann über die serielle Schnittstelle einzuspielen.

Das robuste Chassis besteht aus gut wärmeleitendem Aluminium-Druckguss, was eine gute Wärmeverteilung gewährleistet. It. Yaesu aber doch keinen langen Dauerstrichbetrieb mit voller Ausgangsleistung gestattet. Der gegenüber dem FT-450 kleinere Lüfter befindet sich innen, oben vorn (Bild 5) und beginnt erst ab bei 40 °C in vier Geschwindigkeitsstufen zu arbeiten, sodass bei Empfang keinerlei störende Geräusche auftreten. Der Klang mit dem eingebauten Lautsprecher darf als gut gelten.

Handbuch


Das Handbuch ist wie gewohnt übersichtlich und verständlich aufgebaut und enthält auch eine Sammlung von Stromlaufplänen. Es sei eindringlich empfohlen, diese Bedienungsanleitung wirklich sorgfältig durchzusehen, um die vielfältigen Möglichkeiten des FT-950 tatsächlich nutzen zu können. Das Handbuch steht übrigens (ohne Stromlaufplan) ebenso wie das Programmierhandbuch und eine zwölfseitige Farbbroschüre auf der Yaesu-Website

[6] in Englisch zum Herunterladen als PDF zur Verfügung. So können sich potenzielle Käufer schon im Voraus ein Bild von ihrem Kandidaten machen und sich die Menüliste später extra ausdrucken.

Mit den Werksvoreinstellungen wird jeder bestimmt funkeln können, aber die müssen für den Einzelnen durchaus nicht optimal sein; in praktisch jedem Fall gibt es Einstellungen, die den eigenen Vorstellungen besser entsprechen. Andererseits lässt sich das Ding auch so verstellen, das fast nichts mehr ordentlich geht. Man kann sich beispielsweise durch Vertauschen der Knöpfe für VFO und RIT schön verrennen. Für den äußersten Fall oder ein eher unwahrscheinliches „Verhaken“ des Prozessors stehen allerdings noch drei Reset-Varianten zur Verfügung.

Bild 3:
Ansicht des Antennenabstimmgeräts des FT-950, das wesentlich anders als das des FT-2000 aufgebaut ist, aber denselben Abstimmungsbereich aufweist. Die vielen Relais sind unüberhörbar.

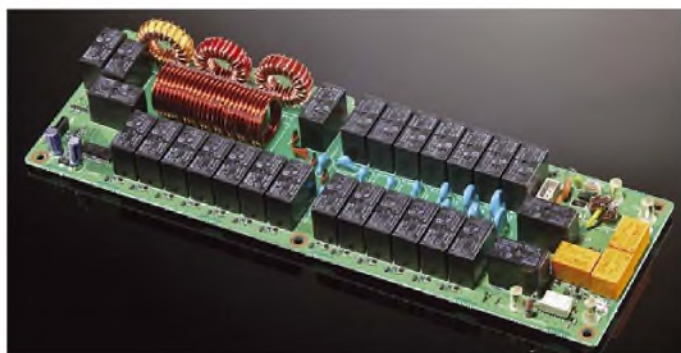Fotos und Screenshot: Yaesu (1), DK3RED (2), DJ1TO (6)



Menüs-system

Den Zugang zum Menüsystem schafft eine separate Taste; sein Aufbau entspricht in vielem dem des FT-2000. Es gibt 118 Menüpunkte, die in 16 Gruppen angeordnet sind, 20 Punkte davon sind allerdings nur für optionale Einheiten relevant. Primär erscheinen sie mit ihrer dreistelligen fortlaufenden Nummer und der drei- oder vierstelligen alphanumerischen Gruppenbezeichnung; zum Identifizieren kann man sich dabei noch am gleichzeitig im „Multi-Feld“ erscheinenden Einstellwert orientieren. Erst Tippen auf den Select-Knopf lässt das Display auf die konkrete Bezeichnung des jeweiligen Menüpunkts wechseln (Bild 6), während beim FT-2000 beide Menübezeichnungen wegen der dort vorhandenen Zweit-

empfänger-Frequenzanzeige noch gleichzeitig zu sehen waren (s. Bild 7 in [2]). Das alles bleibt trotz alphanumerischer Darstellung wegen der nur sieben Stellen meist kryptisch, wie Bild 6 beweist. Dagegen helfen sicher Gewöhnung durch häufigere Benutzung und anfangs ein Handzettel mit den häufiger gebrauchten Menüpunkten plus ihren Nummern.

Etliche traditionelle Frontplatten-Funktionen bleiben trotz der gegenüber dem FT-450 wesentlich verbesserten Bedienung ins Menüsystem verbannt, so HF-Leistung (hinderlich besonders bei Anschluss einer Endstufe oder einem externen Antennenabstimmgerät), Verstärkung/Absenkung und Güte des Contour-Filters, DNR-Algorithmus, Störaustastpegel, Vox-Einstellungen, CW-Semi-BK-Verzögerung. Die einzelne programmierbare C.S-Taste kann das nur für eine einzelne Einstellfunktion wett machen. Zu empfehlen erscheint ihre Nutzung für einen der ersten Punkte.

Dagegen sind die DSP-Funktionen außer Aut notch, DNR und Contour-Teilen gegenüber dem FT-450 akzeptabel erreichbar. Bandbreite, Verstimmung, Contour-Frequenz sowie manuelles Notch bedient immer derselbe Select-Knopf, dessen Zuordnung durch beleuchtbare Tasten bestimmt wird. Damit kann man leben, zumal zur Versöhnung für all diese Funktionen auch noch eine Rückstelltaste existiert. Zu den beiden anderen Contour-Parametern

und der Geräuschreduktion (DNR) gelangt man nur über das Menü, doch erschien mir die Wirkung Letzterer nicht durchschlagend, weil auch die Auswahl der 15 Algorithmen träge abläuft, was den Vergleich erschwert.

Für Mikrofonverstärkung, CW-Tempo, Rauschsperrung und Mithörlaustärke sind gesonderte Drehknöpfe vorgesehen, für die drei Regelzeitkonstanten hat man eine Taste spendiert.

Innere Werte

Was ist nun im FT-950 gegenüber dem FT-2000 funktionell gespart worden? Zunächst fehlt das eingebaute Netzteil. Das macht das Gerät leichter, handlicher und preisgünstiger, ohne dass das Fehlen den

meisten Funkamateuren als sonderliches Manko erscheinen dürfte, weil sie schon ein externes besitzen; allerdings muss es 22 A statt der früher vielfach üblichen 20 A hergeben.

Die Grundkonzeption des FT-950 als Dreifachsuper mit den Zwischenfrequenzen 60,450 MHz, 450 kHz und der 30-kHz-DSP-Ebene entspricht der des FT-2000. Beim FT-450 als Doppelsuper wird gleich auf die DSP-ZF von dort 25 kHz heruntergemischt.

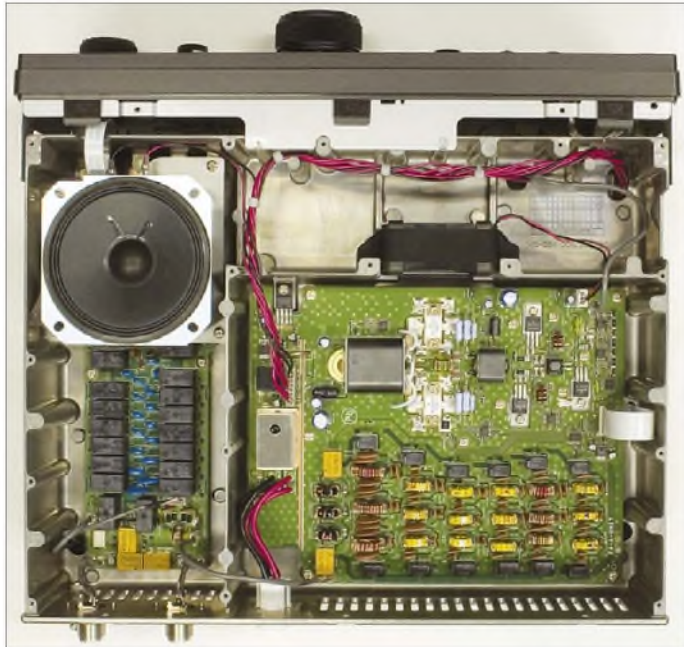


Bild 4: Innenansicht von oben; links das Antennenabstimmteil, rechts die Senderendstufe mit den Ausgangsfiltern; darüber der Lüfter und etlicher freier Raum

Der zweite Empfänger fehlt völlig. Dafür ist VFO B deutlich aufgewertet: Er besitzt einen eigenen, wenn auch mit der Empfangs-/Sende-Verstimmung geteilten, recht großen Abstimmknopf und die schon erwähnten farbig beleuchteten Funktionswahltasten.

DSP

Der Digitale 32-Bit-Fließkomma-Signalprozessor ist der gleiche, die DSP-Leiterplatte jedoch ein wenig abgespeckt. Das betrifft auch die DSP-Funktionen: Die breitbandige Variante des manuellen Notchfilters ist entfallen, es gibt keine Wahl der CW-Empfänger-Durchlasskurven-Flankensteilheit mehr, ebenso weder Hängeregelung noch Neigungsoption (sloped AGC option). Manipulationen an der Regelung des FT-950 empfiehlt Yaesu nicht und verschweigt im Handbuchttext sogar die Menüpunkte dazu, die aber doch eine Anpassung der Regelzeitkonstante für die wählbaren Werte langsam, mittel und schnell erlauben.

Auch die DDS hat Federn gelassen: Statt der 200-MHz-Highspeed-Digital-PLL gibt es nur noch 50 MHz; der 1:4-Teiler fehlt. Nach wie vor sorgen jedoch vier VCOs für ein sauberes Arbeiten der PLL.

Empfangsspeicher und Sendesprachspeicher, beim FT-2000 und sogar FT-450 inklusive, gibt es beim FT-950 nur für die Sendeseite, als DVS-6 optional zum nachträglichen Einbau.

Wie viele und welche Bandbreitenwerte der FT-950 genau bietet, habe ich erst S. 16 des CAT Reference Book entnehmen können, nämlich 11 (5 + 7 – 1) von 100 bis 2400 Hz für CW und RTTY/Packet sowie 19 (9 + 11 – 1) für 200 bis 3000 Hz für SSB. Dafür stehen aber nur sechs Stufen im Balkendia-

auch die drei Roofing-Filter wie im FT-2000 benutzt, gibt es im Detail einige Abstriche: Das VRF (variable RF frontend filter), ein manuell abstimmbare schmalbandiger Preselektor mit seinem großen Ringkern (Bild 5 in [2]), ist ganz entfallen, statt zwölf gibt es nur noch acht Bandpässe, und die Umschaltung dieser sowie der Roofing-Filter erfolgt nicht mehr mit Relais, sondern stattdessen mit PIN-Dioden RN142S. Das alles sollte einen gewissen Einfluss auf das Intermodulationsverhalten haben.

Auf bemerkenswerte Weise hat man das bei Lautstärke-Nullstellung störende NF-Rauschen des FT-2000 beseitigt. Bei den untersten drei Digitalstufen schließt mit einem deutlichen Klicken offenbar ein Relais den NF-Ausgang kurz. Außerdem lässt sich das NF-Signal nun genügend feinfühlig auf Null drehen.

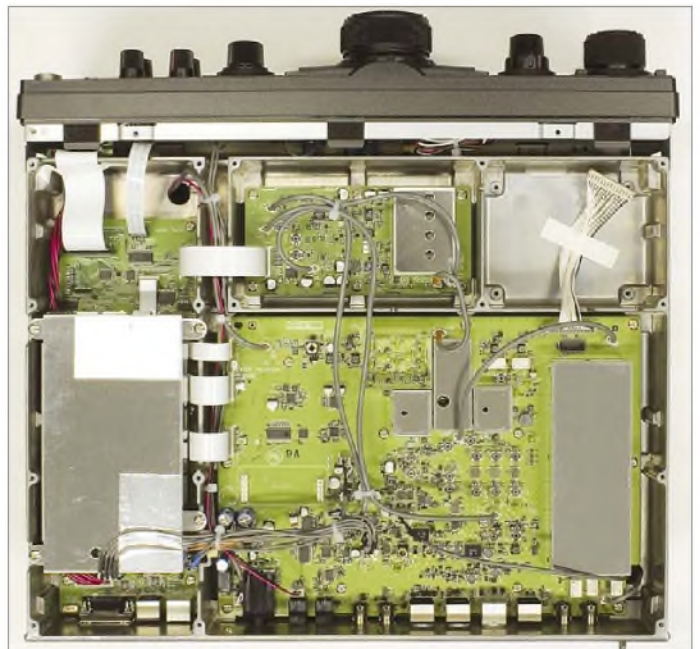


Bild 5: Innenansicht von unten; links unter der Mitte der Einbauplatz für die optionale Sprachspeichereinheit DVS-6, oben rechts Platz für ein zur DMU-2000 gehörendes Modul

gramm zur Verfügung, und der Knopf ist endlos drehbar, da fällt eine Zuordnung schwer.

Die Bandbreitenwerte sind jeweils zwei Bereichen zugeordnet, die „Kanten an Kante“ bei 500 Hz bzw. 1800 Hz zusammenliegen und zwischen denen sich per NAR(row)-Taste umschalten lässt. Nach dem Wechsel erscheinen die jeweils zuvor gewählten Bandbreiten, was viel praktischer wäre, wenn diese im Gesamtbereich liegen könnten, weil so ein direktes Umschalten z. B. zwischen 100 und 300 Hz in CW oder 2000 und 2500 Hz in SSB möglich wäre. Beim FT-2000 lässt sich die CW-Bandbreite übrigens noch bis 25 Hz herab-, die SSB-Bandbreite bis 4000 Hz heraufsetzen.

Empfängereingang

Obwohl das Empfängereingangsteil dieselben Vorverstärker, denselben Mischer und

Sender

Der Sendetrakt entspricht wohl auch einschließlich des dreikanaligen parametrischen Equalizers weitgehend dem des FT-2000; die Treiber/Endstufen-Leiterplatte ist sogar völlig identisch. Obwohl es für den Sendefrequenzbereich wieder lapidar „nur Amateurbänder“ heißt, bedeutet das nun bei den kritischen Bändern 1,8...2 MHz, 7...7,2 MHz und 50...52 MHz (oben je minus einem Abstimmungsschritt; auch mit RIT und XIT nicht zu überlisten). Für deutsche Verhältnisse bestehen folglich keine Einschränkungen. Die Send-/Empfangs-Umschaltung besorgt beim FT-950 wieder ein Relais, was bei Voll-BK bzw. QSK ein deutliches Klappern hervorruft.

Vom Sprachprozessor sollte man wie beim FT-2000 besser die Finger lassen oder ihn nur nach sorgfältiger eigener Kontrolle der getroffenen Einstellungen per Monitor im

Gerät oder einem Zweitempfänger bzw. mit aussagefähigen Partnern in ungestörten QSOs einsetzen. Yaesu empfiehlt, nicht mehr als 10 dB Kompressionsgrad einzusetzen.

Das eingebaute Antennenabstimmgerät (Bild 3) fiel deutlich einfacher aus als beim FT-2000 und verzichtet auf Schrittmotoren und Abstimmndrehkondensatoren, braucht dafür aber mehr Relais, was sich auch in der Geräuschentwicklung bemerkbar macht. Es soll SWV-Werte bis zu 3 (auf 6 m: 2) korrigieren, setzt sich in der Regel bei Ausgangswerten unterhalb der Anzeige High SWR, die zwischen $s = 4$ und $s = 6$ aufleuchtet, in gewöhnungsbedürftig laute Bewegung und bügelte die Fehlanpassung im Test dann auf $s \leq 1,2$ aus.

Zusatzgeräte

Die erfreuliche Tatsache, dass sich auch an den FT-950 die Data-Management-Unit DMU-2000 (etwa 1100 €) plus Monitor sowie die überaus selektiven Empfänger-Eingangsfiler HF- μ -Tuning-Kit (je etwa 550 €) anschließen lassen, wird dadurch getrübt, dass bei diesen eigentlich für das Flaggschiff FTdx9000 entwickelten Einheiten zu unserem Gerät einfach die Preisrelationen nicht mehr stimmen – obwohl gerade die DMU-2000 den FT-950 bedienungsmäßig noch erheblich aufwerten würde. Wer mit solch teuren Accessoires liebäugelt, sollte aus Gründen der Kostenverhältnisse vielleicht besser gleich zum FT-2000 greifen.

CAT

Die praktisch umfassend mögliche Transceiversteuerung, es gibt ja keine analogen



Bild 6: Das ist ein wichtiger Menüpunkt für den regelmäßigen Gebrauch: 70 – Gruppe RX General, Punkt Einstellung der Güte des Contour-Filters. Tippen auf Select wechselt zwischen beiden Anzeigen.



Bild 7: Oben: so sieht die CW-Feinabstimmung auf der Abstimmkskala bei einem auf Schwebungsnull (Zero Beat) eingestellten starken Empfangssignal aus; unten: dasselbe Signal mit der RIT um 80 Hz verstimmt.



Bild 8: Die Abstimmkskala kann auch als Relativanzeige der Sende-/Empfangs-Ablage dienen. Der Vergleich beider Bilder zeigt, dass die Anzeige nichtlinear verläuft, also bei geringeren Werten empfindlicher ist.

Bedienelemente mehr, wird im Handbuch des FT-950 recht stiefmütterlich behandelt. Yaesu vertreibt kein einschlägiges Steuerprogramm, obwohl das entgegen anfänglich anders lautender Statements beim FT-2000 mit dem PCC-2000 inzwischen der Fall ist. Also bleibt nur der Griff nach den Produkten von Drittanbietern, die die ausführliche Dokumentation der Steuerbefehle im CAT-Handbuch umgesetzt haben.

Als kostenlose und dabei leistungsfähige Software, die außer der Transceiversteuerung noch einiges andere kann und in neuester Version auch den FT-950 bedient, sei hier Ham Radio Deluxe von HB9DRV und PH1PH [7], [8] genannt, das sich durch eine gut durchdachte Bedienung, was auch die Frequenzabstimmung per Maus anbetrifft, auszeichnet. Man muss den FT-950 nach der Verbindung vermutlich, außer zum Einschalten, kaum noch anfassen. Überdies ist er sehr vielseitig

konfigurierbar, und es lassen sich noch weitere Steuercodes einbinden.

Mit HRD kann man viele Dinge gleichzeitig betrachten und verändern, die auf dem Transceiver selbst so nicht zugänglich oder sichtbar sind wie die 1-Hz-Stelle, die Frequenz des 2. VFO gleichzeitig oder sonst nur über das Menü erreichbare Parameter wie die Sendeleistung usw. Es wird sogar ein Bandscope emuliert, das allerdings eher einen dokumentierten Scan darstellt. Ein Mausklick setzt den Transceiver auf eine Clustermeldung. Dieses Programm ist unbedingt einen Test wert!

Fazit

Der FT-950 füllt die Sortimentslücke zwischen FT-2000 und FT-450. Die Funktionalität des 2000ers wurde mit Augenmaß reduziert, die umständliche Bedienbarkeit des FT-450 schlägt von der anderen Seite nur noch geringfügig durch. Ein empfehlenswertes, auch mechanisch solides und mit seinen 10 kg auch ganz gut zum Mitnehmen geeignetes Gerät, das eine zeitgemäße DSP-Funktionalität im ZF-Bereich bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Der FT-950 kostet zz. etwa 1400 €.

Wir danken Yaesu Europe für die Bereitstellung des Testgeräts mit der Seriennummer 7N060080.

Literatur

- [1] FA-Typenblatt: HF/50-MHz-Transceiver FT-950. FUNKAMATEUR 56 (2007), H. 12, S. 1323
- [2] Petermann, B.; DJ1TO; Reimesch, Ch., DL2KCK: Yaesus FT-2000 – der FTdx9000 light. FUNKAMATEUR 56 (2007), H. 1, S. 20–25
- [3] FA-Typenblatt: HF/50-MHz-Transceiver FT-2000, FUNKAMATEUR 55 (2006), H. 11, S. 1299
- [4] Petermann, B.; DJ1TO; Reimesch, Ch., DL2KCK: Yaesus neuer Einsteigertransceiver: FT-450 – mehr drin als reinpasst. FUNKAMATEUR 56 (2007), H. 10, S. 1050–1053, H. 11, S. 1165–1167
- [5] FA-Typenblatt: HF/50-MHz-Transceiver FT-450. FUNKAMATEUR 56 (2007), H. 10, S. 1087
- [6] www.yaesu.com → FT-950
- [7] hrd-ham-radio.ch/default.htm
- [8] Kimpfbeck, Th., DO3MT: Funkbetrieb PC-gestützt optimieren mit Ham Radio Deluxe. FUNKAMATEUR 53 (2004), H. 4, S. 348

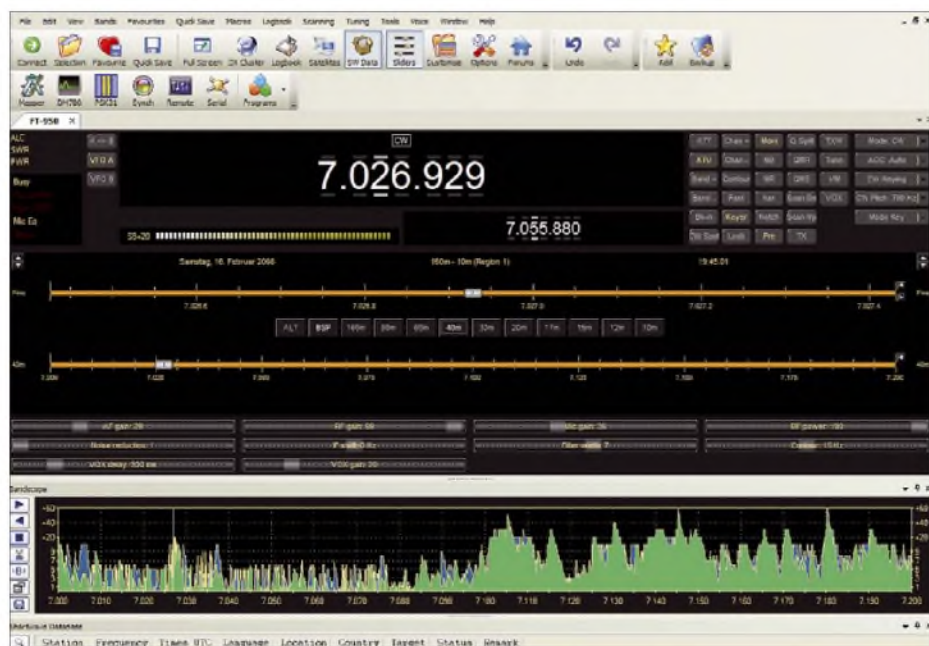


Bild 9: Die Freeware Ham Radio Deluxe bei der Zusammenarbeit mit dem FT-950. Man beachte die gleichzeitige Anzeige der Frequenz des 2. VFOs, die per Maus sehr gut nutzbare Grob- und Feinabstimmkskala und das improvisierte Spektroskop.

Die WRC-07 und der Rundfunk

Dipl. Ing. WOLF-DIETER ROTH – DL2MCD

Die weltweiten Wellenkonferenzen waren für die Funkamateure in den letzten Jahren oft sehr spannend. Die Ende letzten Jahres gelaufene WRC-07 war dagegen für die Rundfunkstationen nicht unwichtig: Was wird aus den UHF-TV-Frequenzen?

Die World Radiocommunication Conference (WRC) findet alle zwei bis vier Jahre statt. Sie – und der Vorgänger, die WARC (World Administrative Radio Conference) wurden von den Funkamateuren immer gespannt verfolgt. Auf der WRC-07 vom 22. 10. bis 16. 11. 2007 sollte jedoch unter anderem die „Digitale Dividende“, also die durch die Digitalisierung des terrestrischen Fernsehens scheinbar freigewordene Frequenzkapazität, meistbietend verhökt werden.

Aktuell handeln die Fernmeldeverwaltungen der verschiedenen Staaten auf den WRCs die Verteilung aller Funkfrequenzen beginnend im noch kaum strahlenden Audio-kHz-Bereich bis hinauf zu 3000 GHz, 3 THz, dem fernen Infrarot, ab. Es gibt Arbeitsgruppen zu fast allen Bereichen, ob Amateurfunk, Navigation, Satelliten oder terrestrischer Rundfunk. Große Sorge machten sich die Rundfunkanstalten dabei um eine Neuvergabe des UHF-TV-Spektrums an Mobilfunkinteressenten. Doch sie sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.

Während im Kurzwellenbereich eine weltweite Koordinierung der Frequenzzuweisungen unumgänglich ist, da andernfalls massive Störungen zu erwarten wären, erscheint dies in den höheren Frequenzbändern zunächst einmal weniger wichtig. Angesichts internationaler Im- und Exporte und dem Bedürfnis der Hersteller, nicht für jedes Land eigene oder eigens modifizierte Geräte herstellen zu müssen, von Problemen in Grenznähe ganz zu schweigen, ist jedoch bis hinauf in den GHz-Bereich eine Frequenzkoordination sinnvoll.

■ Der Satellit als Störer

Die Orbitalpositionen von Satelliten und die Frequenzuteilungen an diese sind ebenso Teil der WRC-Verhandlungen, da eine Satellitennutzung einer Frequenz mit der terrestrischen Nutzung desselben Frequenzbands konkurriert. Es ist übrigens ein im Amateurfunk populärer Irrtum, dass der Satellit hierbei der schwächere Part sei!

Dies stimmt zwar für einen Uplink im Amateurfunkband, der von undisziplinierten Ortsrunden im Satellitenbereich komplett unbenutzbar gemacht werden kann. Doch wenn es um den Downlink geht, um

den Empfang auf der Erde, können lokal zwar terrestrische Sender den Satellitenempfang blockieren, doch umgekehrt ein unkoordiniert strahlender Satellit den terrestrischen Funk über einen ganzen Kontinent stören.

Die WRC-07 dauerte ganze vier Wochen, manche Sitzungen liefen 30 Stunden am Stück und verlangten von den Teilnehmern

- Satellitenkoordinierung im L-Band (High Orbiting Satellites – geostationäre Satelliten, z. B. für Worldspace Digitalradio), das auch für terrestrischen Digitalrundfunk (DAB) genutzt wird;
- Neukoordinierung des Kurzwellenbands von 4 bis 10 MHz, um Frequenzen zur parallelen Einführung von DRM (Digital Radio Mondiale) zu haben und Rundfunksendungen außerhalb der ausgewiesenen Rundfunkbänder einstellen zu können;
- Allgemeine Wünsche, das Spektrum z. B. für UWB (Ultrawideband-Kurzstreckenfunk) flexibler verschiedenen Diensten zuordnen zu können;
- Tagesordnungspunkte der nächsten WRC im Jahr 2011, insbesondere zum UHF-Rundfunkband 470 bis 862 MHz.

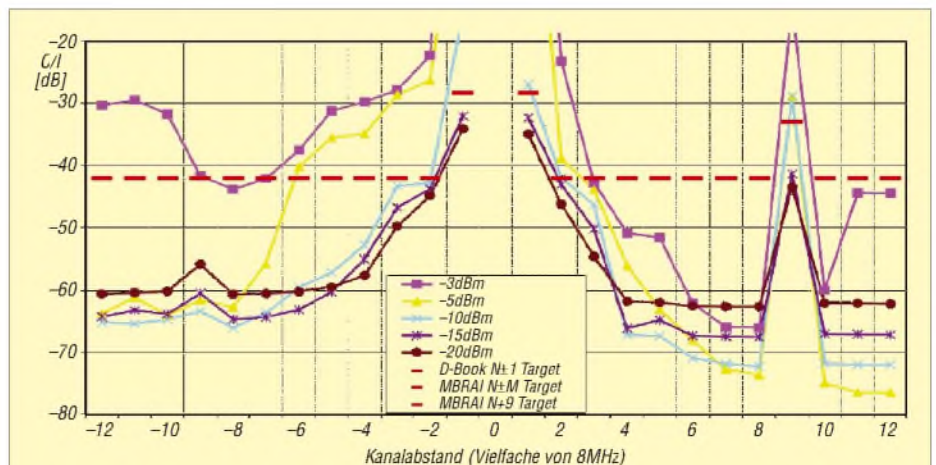


Bild 1: Die Nachbarkanalafestigkeit und Störfestigkeit gegenüber dem anderen System ist sowohl bei DVB-T- als auch bei UMTS-Empfängern unzureichend. Eine Koexistenz im selben Frequenzband ist daher kaum sinnvoll umzusetzen. Hier sind die gemessenen Werte an sieben DVB-T 64Q-Empfängern bei Außerband-DVB-T-Störern mit unterschiedlicher Frequenzablage und Störabständen dargestellt. Die roten Linien bezeichnen gängige Spezifikationen: MBRAI ist die Mobile and Portable DVB-T/H Radio Access Interface Specification der EICTA, D-Book eine Receiverspezifikation für Großbritannien.
Quelle: EBU

eine gewaltige Kondition, wie Jan Outters vom Institut für Rundfunktechnik (IRT) dem FUNKAMATEUR in München-Freimann zu berichten wusste. Für den Rundfunk waren bei der WRC-07 folgende Tagespunkte relevant:

- Löschung alter Fußnoten zu Zuweisungen von Mobilfunk im VHF-Rundfunkband III (174 bis 230 MHz);
- Erdbeobachtungssatelliten, Radioastronomie und Weltraumforschung bei 10 GHz – das Band wird auch für drahtlose Kameraaufzeichnungen eingesetzt;
- Mobilfunkzuweisungen aus dem heutigen UHF-Rundfunkband IV und V (470 bis 862 MHz): die umstrittene „Digitale Dividende“;
- Neue Radionavigationssysteme im Bereich ab 108 MHz bis zu 6 GHz;
- Rundfunksatelliten im Bereich 620 bis 720 MHz;

Insgesamt sollte Mobilfunk – womit nicht der typische nichtöffentliche Behörden- und Betriebsfunk, sondern Mobiltelefone in GSM und UMTS sowie Wimax gemeint sind, ebenso wie Fernsteuerungen und Ähnliches – in folgenden Bändern angesiedelt werden: 410 bis 430 MHz, 440 bis 470 MHz, 470 bis 862 MHz, 2300 bis 2400 MHz, 2700 bis 2900 MHz, 3400 bis 4200 MHz und 4400 bis 4990 MHz. 470 bis 862 MHz ist das heutige UHF-Fernsehbild IV/V. Würde es beschnitten, so sind für DVB-T weniger Bedeckungen möglich und es gäbe Probleme für drahtlose Mikrofonanlagen, die heute in den Lücken zwischen den UHF-Fernsehschkanälen untergebracht sind. Mit DVB-T haben diese schon leichte Probleme, weil die Lücke nicht mehr so definiert ausgeprägt ist, doch mit UMTS würden sie sich gar nicht mehr koordinieren lassen.

Die Mehrheit der Staaten war dann aber dafür, es doch bei der heutigen UHF-Frequenzzuweisung zu lassen: Zunächst 21, ab der 3. Konferenzwoche 33 CEPT-Länder waren dieser Meinung, ebenso Russland, Asien und die arabischen Länder. Nur Afrika wollte den Bereich 802 bis 862 MHz und die amerikanischen Staaten mit 7 von 25 Ländern den Bereich 698 bis 806 MHz dem Mobilfunk zuweisen.

Als Ergebnis stehen nun die in Deutschland bislang nur digital genutzten TV-Kanäle ab 60 zur Disposition; die traditionellen bislang analog genutzten UHF-Frequenzen unterhalb von Kanal 60 sind nicht gefährdet. Eine DVB-T-Bedeckung kann so allerdings verloren gehen, die speziell für mobile Dienste wie DVB-H genutzt werden sollte und die Koordinationen der RRC06 (Regional Radiocommunications Conference) sind teilweise hinfällig. Zudem sind die schon erwähnten drahtlosen Mikrofone gerade in diesem Bereich angesiedelt, weil dort bislang nur schwache TV-Füllsender untergebracht waren, keine starken Grundnetzsender.

■ DVB-T oder UMTS?

Da jedes Land die Nutzung dieser Kanäle für sich entscheiden kann, gibt es an den Grenzen Probleme. UMTS wird von DVB-T-Signalen deutlich beeinträchtigt, eine praktisch sinnvolle Nutzung der TV-Kanäle 60 bis 69 für Mobiltelefonie ist damit kaum möglich: Die Radien einer störungsfreien Netzversorgung um eine Basisstation sinken mit den notwendigen Störabständen in der Praxis um den Faktor 20! Auch müsste schon wieder ein neuer Frequenzbereich in die Handys eingebaut werden: alle bisherigen Modelle würden das neue Band nicht nutzen können!

Zudem werden inzwischen auch DVB-T-HDTV-Bedeckungen geplant, die viele Frequenzen brauchen: in Frankreich eine landesweite Versorgung und eine zweite mit etwa 35% Abdeckung in den Ballungszentren. Umgekehrt würde der DVB-T-Empfang natürlich auch durch UMTS gestört, was dann zu besonders ärgerlichen, sporadischen Aussetzern führte. Die Spiegelkanäle sind dabei ein Problem, die bei UMTS 9 MHz neben dem Empfangskanal liegen, was bei DVB-T im nächsten Sendekanal liegt.

Die Rundfunksatellitenzuteilung von 620 bis 720 MHz stammt noch von den alten russischen Gorizont-TV-Satelliten, deren Zuteilung trotz mittlerweile nachlassender Nutzung bestehen bleibt.

Doch ist die Wellenlänge für vernünftige moderne TV-Satelliten zu lang und die Bandbreite zu gering, um wirklich von Interesse zu sein. Hinzu kommt, dass eine Mehrfachbelegung auf vielen Orbitalposi-

tionen wie bei den Satelliten im Ku-Band aufgrund unzureichender Richtwirkungen der Empfangsantennen nicht möglich wäre. Ein französisches Konsortium hatte hier Nutzungspläne, ließ diese jedoch zur Erleichterung der anderen Länder fallen. Es wäre sonst terrestrisch eine bis zu achtfach höhere Sendeleistung erforderlich geworden, um die heutige Versorgung aufrecht zu erhalten.


Im Kurzwellenbereich 4 bis 10 MHz sollte der Rundfunk etwa 300 kHz mehr Bandbreite erhalten, dies wurde abgelehnt. Dass die Funkamateure in Europa hier 100 kHz (7,1 bis 7,2 MHz) hinzugewinnen konnten, wird dementsprechend heftig kritisiert.

■ Band I: kein Thema mehr

Die neuen Radionavigationssysteme sollen konkret im Bereich 108 bis 112 MHz eingeführt werden. Dieser gehört zum

Bild 2:
Rundfunksatelliten
im oberen UHF-
Bereich von 620 bis
790 MHz würden die
heutige terrestrische
Versorgung um bis
zu 6 % verschlech-
tern, was eine bis zu
achtfache Sende-
leistung erforderlich
machen kann.

Quelle:
Jan Outters, IRT

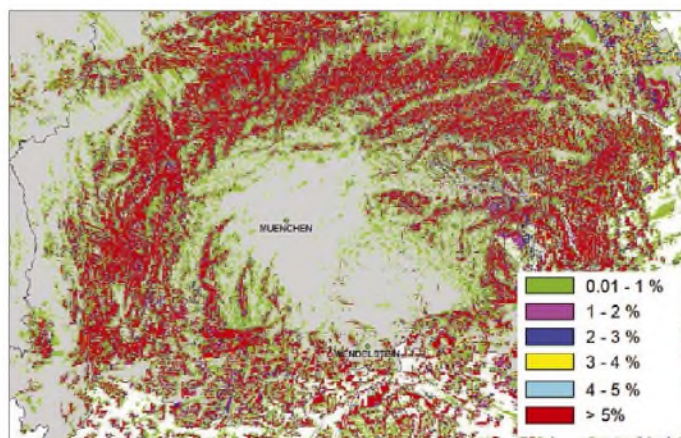

Flugfunk, von dem der Rundfunk im oberen UKW-Band immer schon einen großen Störabstand halten musste.

Nachteilige Einwirkungen auf den Rundfunk sind eher nicht zu befürchten, bis zur WRC-11 werden genauere Studien ausgearbeitet.

Das Band I (47 bis 68 MHz bzw. ursprünglich 41 bis 68 MHz), dessen Nutzung für Analog-TV ausläuft, ist dagegen kein Thema der WRC-07 gewesen: Das Fell des Bären ist hier längst verteilt, in Deutschland wird ein kleiner Ausschnitt an die Funkamateure gehen, der Rest ans Militär.

Der Rundfunk hat kein Interesse mehr: Die Empfangsantennen sind zu groß, die Überreichweiten, die aber nur sporadisch auftreten, sowie Störungen durch die heute im Vergleich zum Zeitpunkt der Erschließung dieses Bands fürs Fernsehen weit zahlreicheren elektrischen und elektronischen Geräte machen das Band für die Rundfunkversorgung uninteressant, auch wenn hier mit der kleinsten Sendeleistung theoretisch die größte Reichweite erzielbar ist.

Eine einst diskutierte DAB-Belegung wurde früh verworfen, DVB-T im Band I ist in Europa kein Thema.

Übrigens ist auch der freiwillige Tausch der ARD, die DVB-T-Frequenzen im Band III für DAB freizugeben, wenn dafür Frequenzen aus dem Band IV oder V zur Verfügung gestellt werden, durch die zunehmenden Störungen seitens Computern und anderer Elektronik bedingt und nicht nur durch das Problem der größeren Antennen: Die Ursachen von Aussetzern bei DVB-T sind für den Zuschauer wesentlich schwieriger zu erkennen als bei Analog-Radio oder -Fernsehen und das UHF-Band trotz höherer notwendiger Sendeleistungen und stärkerer Dämpfung in der Wohnung in der Praxis für den DVB-T-Empfang mit Zimmerantennen besser geeignet: Das Problem des Mehrwegempfangs ist ja bei DVB-T geringer als beim ständig von „Geisterbildern“ geplagten Analog-TV.

■ UWB freigegeben

Gleichzeitig hat die Bundesnetzagentur der seit längerem geplanten UWB-Kurzstreckenfunktechnik (Ultra-Wide-Band, [1]) nun offiziell im Rahmen der Harmonisierung innerhalb der europäischen Union Frequenzbereiche von 30 MHz bis 10,6 GHz zugeteilt [2], wobei nur von 3,8 bis 10,6 GHz nennenswerte Sendepiegel zulässig sind und der Kernbereich von 6,0 bis 8,5 GHz geht. Mit UWB soll zukünftig Computerperipherie (Maus, Tastatur, Drucker, Handy, PDA...) ebenso wie Unterhaltungselektronik über maximal einige Meter drahtlos angekoppelt werden. Die Allgemeinzuweisungen sind zunächst bis Ende 2018 befristet.

dl2mcd@gmx.net

Literatur und URLs

- [1] Roth, W. D., DL2MCD: Ultra-Wideband-Technik – das Funken neu erfinden? FUNKAMATEUR 53 (2004) H. 9, S. 902
- [2] Allgemeinzuweisung der Frequenzen 30 MHz bis 10,6 GHz für UWB: www.bundesnetzagentur.de/media/archive/12424.pdf
- [3] Frequenzbereiche für terrestrischen Rundfunk- und Fernsehempfang: www.saschateichmann.de/tvfreqs.html

APRS mit dem Frosch – der anyfrog-Controller von HinzTec

HOLGER GENZ – DH3RN

Wer die Daten seiner Wetterstation oder seine Position per Funk ins weltweite APRS-Netz übermitteln will, findet mit dem anyfrog eine Lösung, die einfach zu handhaben ist und doch sowohl stationär als auch mobil alle Ansprüche befriedigt.

Auf der Ham Radio 2007 wurde erstmals der *anyfrog* der Firma HinzTec ausgestellt. Diesen betreibe ich nun seit einiger Zeit, um meine Positions- und Wetterdaten via APRS auszusenden. Meine dabei gewonnenen Erfahrungen möchte ich hier wiedergeben. Eine vollständige Beschreibung der Hard- und Software inklusive Handbuch findet sich auf der Internetseite des Herstellers [1].



Wetterdaten senden


Nach dem Auspacken hält man ein kleines, unscheinbares Gerät mit einem robusten Aluminiumgehäuse in den Händen. Zuerst sollte das Aussenden von Wetterdaten getestet werden. Vergleichsweise einfach gestaltete sich der Anschluss der vorhandenen Wetterstation WS2308, die mit dem in Europa weit verbreiteten Modell WS2300 kompatibel ist. Es wurde lediglich ein Verbindungskabel benötigt, das sich durch Anlöten des für die Wetterstation notwendigen D-Sub-Steckers schnell aus dem mitgelieferten Kabel anfertigen ließ. Weiterhin wurde noch die Verbindung zum Funkgerät und für die Stromversorgung benötigt. Auch hierfür werden entsprechende Kabel mit den für den *anyfrog* benötigten Steckern mitgeliefert. Die

Verbindung erfolgt am *anyfrog* selbst über Western-Modularbuchsen. Lediglich die Stecker für die anderen Geräte und die Stromversorgung müssen entsprechend den individuellen Gegebenheiten noch geschaltet werden.

Als Sender verwende ich vorwiegend ein älteres 2-m-Handfunkgerät, das mit diesem Einsatz eine neue Bestimmung erhalten hat. Mit einem moderneren Dualbander wie

Bild 1:
Für den schnellen Überblick über alle Funktionen und die Bedienung genügen drei Leuchtdioden und ein Taster.

Bild 3:
Für die Konfiguration steht auf [1] ein eigenes Programm zur Verfügung. Zwei Konfigurationen für Mobil- und Stationsbetrieb sind vorgebar, die das Gerät automatisch auswählt.

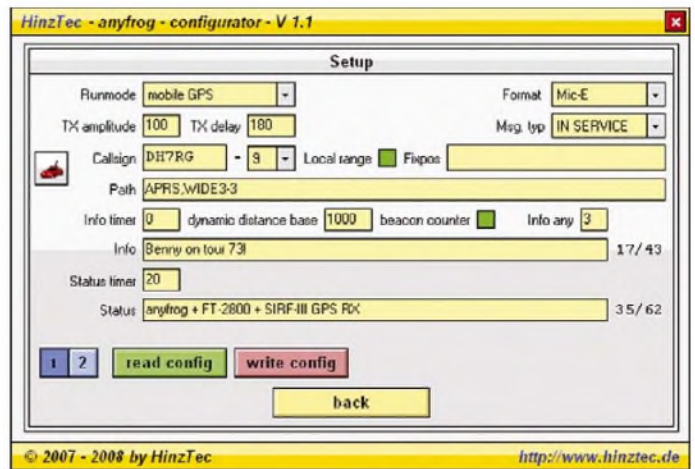

dem TH-F7E in Bild 2 geht es natürlich auch. Die Stromversorgung des *anyfrog* ist recht unkritisch, das Gerät arbeitet in einem Spannungsbereich von 8 bis 18 V. Sehr positiv ist seine geringe Stromaufnahme, die durch die Verwendung eines Abwärtschaltreglers erreicht wird. Das bedeutet, dass mit steigender Spannung die sowieso schon geringe Stromaufnahme nochmals sinkt und möglichst wenig Energie unnütz verbraucht wird. Das Gerät bietet zudem die Option, über ein zusätzliches Relais

das Funkgerät ein- und in den Sendepausen wieder auszuschalten. Eine Vorlaufzeit von etwa 10 s vor der eigentlichen Aussendung gibt dem Transceiver genügend Zeit, stabil einzuschwingen. Dadurch lässt sich der Stromverbrauch weiter senken. Diese Option ist ideal für den Betrieb fernab einer Stromversorgung aus der Steckdose, etwa mit einer Solaranlage.

Für das Einschalten des Senders selbst kann die PTT-Leitung intern durch Umstecken einer Brücke über einen Widerstand mit der Modulationsleitung verbunden werden, was den Anschluss an viele Handfunkgeräte erleichtert.

Konfiguration

Um den Erfordernissen von Benutzer und Situation gerecht zu werden, sind umfangreiche Einstellungen möglich. Die Konfiguration des *anyfrog* erfolgt über ein eigenes Windows-Programm (Bild 3), dessen

aktuellste Version sich jeweils auf [1] zum Download befindet. Es programmiert die Daten über die serielle Schnittstelle, an der ansonsten Wetterstation oder GPS-Empfänger anzuschließen sind. Falls dem PC eine serielle Schnittstelle fehlt, hilft ein USB/RS 232-Wandler weiter. Das Programm unterstützt auch Firmware-Upgrades, die ebenfalls kostenlos auf [1] angeboten werden und den Funktionsumfang bzw. die Kompatibilität weiterer Wetterstationen ergänzen. Einstellungen bzw. Firmware-Upgrades speichert das Gerät fest, also auch unabhängig von der Stromversorgung.

Eine Besonderheit ist das geschützte BIOS, das bei jedem Einschalten abgefragt wird und etwaige Fehler in der Firmware feststellen kann. Es ist auch beim Upgrade gesichert und erspart dem Benutzer das bisweilen sich beim Upgrade anderer Geräte wie Mainboards einstellende flauere Gefühl, weil diese eben Fehler oft nicht verzeihen. Hier sitzt das BIOS jedoch in einem eigenen geschützten Speicherbereich und steht jederzeit wieder zur Verfügung.



Bild 2:
Durch seinen winzigen Aufbau und intelligente Features lässt sich der APRS-Controller *anyfrog* nicht nur stationär zur Übertragung von Wetterdaten einsetzen, sondern auch mobil sinnvoll betreiben.

Technische Daten

Betriebsspannung: 8 bis 18 V
Stromaufnahme: ca. 30 mA/12 V
Abmessungen (B x H x T): 52 x 25 x 80 mm ³
Kompatibilität Wetterstationen:
TFA MATRIX II/WS-2300 und Kompatibel,
RadioShack WX200/Huger WM918,
Huger WMR-918/928/968
GPS: NMEA-Protokoll
Sonstiges:
Firmware upgradefähig, Schaltausgang für
Funkgerät, dynamische Anpassung der Baken-
aussendung, Schutzbereich um Heimat-QTH

Positionsmeldungen im Mobilbetrieb

Während für den stationären Betrieb mit angeschlossener Wetterstation einfach die Koordinaten des Standorts vorzugeben sind, liefert diese der beim APRS-Mobilbetrieb angeschlossene GPS-Empfänger im NMEA-Format. Das Konfigurationsprogramm bietet verschiedene Datenformate für die Aussendung der APRS-Bake an: Klartext ist problemlos mit einer PR-Ausrüstung mitlesbar, verursacht aber längere und damit störanfällige Aussendungen. Leicht komprimiert ist das base91-Format. Das Mic-E Verfahren weist die geringste Paketgröße auf und wird daher bevorzugt eingesetzt.

Der *anyfrog* liefert auch eine Stromversorgung für den GPS-Empfänger. Mit 5 V und 100 mA kommt eine gängige GPS-Maus problemlos aus, sodass sich der Verkabelungsaufwand weiter reduziert.

Intelligente Anpassung

Für Frequenzökonomie sorgt die dynamische Bakenaussendung *dynamic distance base*. Sie passt die Häufigkeit der Bakenaussendung während der Fahrt automatisch an die Geschwindigkeit an. Im Stand und bei geringer Geschwindigkeit erfolgt die Aussendung entsprechend langsamer und steigt mit der Fahraufnahme wieder an. Aussendungen, die die Frequenz nur unnötig belegen, werden so vermieden. Eine besondere Funktion ist der Lokalbereich *local range*. Durch dessen Aktivierung lässt sich die Bakenaussendung im

Umkreis von knapp 200 m um eine fest eingestellte Position verhindern. Das reduziert nicht nur erneut die Frequenzbelegung, sondern erschwert auch Langfingern eine genaue Lokalisierung des abgestellten Fahrzeuges auf dem heimatischen Parkplatz und somit einen etwaigen Diebstahl von Fahrzeug und wertvoller Technik.

Beim stationären Betrieb sind die Zeitintervalle für das Aussenden der Bake flexibel einstellbar. Um die Größe der Datenpakete zusätzlich zu minimieren, ist die Aussendung des Infotextes von jeder Bake bis zu jeder zehnten Bake wählbar. Weitere Informationen können durch einen Statustext übertragen werden. Auch hier ist das Zeitintervall flexibel vorgebar.

Der *anyfrog* besitzt eine echte DCD-Erkennung. Diese verhindert das Aussenden von Daten, falls die Frequenz gerade belegt ist. Die Rauschsperrung am Funkgerät kann folglich geöffnet bleiben, was dazu führt, dass auch schwache Signale erkannt werden und es zu keiner Datenkollision kommt. Das erhöht die Sicherheit der Datenübertragung. Durch die Signalgenerierung bzw. -auswertung über A/D-Wandler erfolgt die Einstellung des Sende-NF-Pegels direkt im Konfigurationsprogramm.

Ein Firmware-Upgrade und die Folgen

Seit der Firmware-Version 1.1 verfügt das Gerät über eine intelligente Konfigurationsumschaltung *iSetup*, die beim Wechsel vom Mobil- zum Stations- bzw. Wetterstationsbetrieb und zurück die Einstellungen anpasst. Der *anyfrog* bietet hierfür jeweils eine eigene Konfigurationsdatenbank. Findet das Gerät beim Anlegen der Betriebsspannung einen angeschlossenen GPS-Empfänger, wechselt es automatisch in die Mobilkonfiguration, wird eine Wetterstation bzw. gar kein Gerät angeschlossen, erfolgt entsprechend ein Wechsel in die Stationskonfiguration. Dabei ändern sich dann auch die jeweils zugeordneten Icons usw. Das vereinfacht den Aufwand beim Einsatz für beide Betriebsarten erheblich – ein sonst jedesmal erforderliches Umkonfigurieren entfällt. Der Wechsel er-

folgt ohne Zutun des Betreibers direkt beim Einschalten des Gerätes.

Anschlüsse und Anzeigen im Detail

Integriert im *anyfrog* ist bereits der Pegelwandler für die serielle Schnittstelle, sodass PC, Wetterstation und GPS normgerechte Pegel erhalten. Das für die Wetterstation verwendete Kabel passt mittels Nullmodem-Adapter oder -Kabel auch gleich mit an den PC zur Konfiguration. Eine ausführliche Beschreibung der Leitungs- und Buchsenbelegung liefert das Handbuch. Am *anyfrog* selbst wurde zugunsten der winzigen Abmessungen auf normale D-Sub-Buchsen verzichtet.



Bild 5: Für den Anschluss an die Western-Modularbuchsen liegen dem Gerät bereits konfektionierte Anschlusskabel bei, die nur noch mit passenden Steckern für Wetterstation bzw. GPS und Funkgerät versehen werden müssen.

Die Anzeige der Betriebszustände erfolgt durch drei Leuchtdioden auf der Frontseite. Beim Betrieb als Wetterbake ist der Zustand der Wetterstation über die Status-LED schnell erfassbar: Eine periodisch grün blinkende Anzeige signalisiert normalen Betrieb. Bei fehlenden Daten wechselt die Farbe nach rot, etwa bei Ausfall eines Sensors oder der Synchronisation mit den Außensensoren. Fehlt die Kommunikation zur Wetterstation komplett, leuchtet die LED dauernd rot. Ein fehlerhafter Betrieb wird somit schnell erkannt. Im Mobilbetrieb signalisiert die rot blinkende Status-LED, dass der GPS-Empfänger noch keine gültigen Positionsdaten liefert, sondern noch Zeit für die Erfassung benötigt. Die Funktionstaste auf der Frontseite erlaubt u. a. ein manuelles Aussenden der Bake. Und wenn einmal nichts mehr gehen sollte, kann über den versenkten Reset-Knopf das Gerät zurückgesetzt werden.

Durch seine universelle Einsetzbarkeit, die durchdachte Konzeption und den kompakten, robusten Aufbau ist dieses Gerät sehr gut sowohl für den APRS-Einsatz unterwegs wie auch für den stationären Einsatz als Wetter- oder Positions-bake geeignet. Der *anyfrog* ist direkt beim Hersteller für 169 € erhältlich. dh3rn@gmx.de

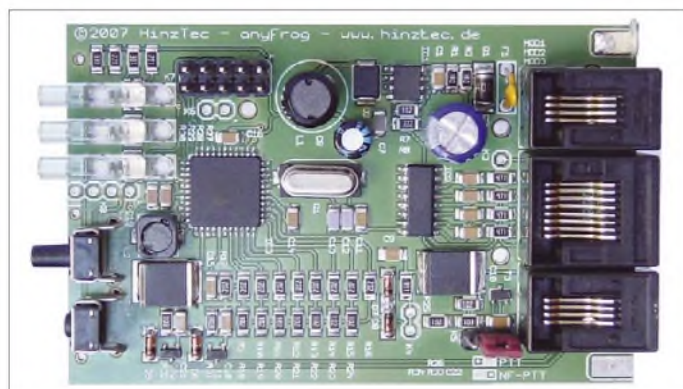


Bild 4: Blick auf die Platine des *anyfrog*. Die SMD-Bauweise ermöglicht nicht nur die kompakte Bauform, sondern auch erhöhte Betriebssicherheit.

Fotos und Screenshot: DH3RN (1), Hersteller (4)

URL

[1] Hersteller-Homepage: www.hinztec.de

Hektor 128 – Sprachverschlüsseler nach Transpositionsverfahren (1)

JULIEN THOMAS

Nach dem Motto „Verschlüsselung ist der beste Datenschutz“ beschreibt dieser Beitrag einen Sprachverschlüsseler, der preisgünstig realisierbar ist und mit dem sich vertrauliche Gesprächsinhalte vor sehr neugierigen Ohren schützen lassen.

Wer öffentliche Kommunikationsnetze wie Internet oder Telefon für die Übermittlung von Nachrichten per Sprache nutzt, muss heute mehr denn je damit rechnen, dass kriminelle Elemente hier Informationen abgreifen [1]. Dabei war eines doch schon immer klar: Gegen elektronische Bespitzelung, egal von welcher Seite, hilft kein aufgewecktes Fernmeldegeheimnis [2], sondern vielmehr der beherzte Einsatz von Kryptografie.



Bild 1:
Der eher unscheinbare Verschlüsseler, hier im geöffneten Zustand, wartet mit inneren Werten auf. Per Tastendruck lässt er sich einfach in eine bestehende Verbindung einschleifen und gewährleistet dann die abhörsichere Sprachübertragung.

Das hier vorgestellte Gerät namens *Hektor* beruht ausschließlich auf so genannten analogen Verfahren, geht aber weit über eine einfache Verschleierung hinaus: das Sprachsignal wird nach einem komplexen Schema in der Zeit- und Frequenzebene manipuliert.

Doch im Gegensatz zu volldigitalen Sprachverschlüsseln, die einen anspruchsvollen Datenstrom übertragen müssen und daher meist auf ein bestimmtes Transportmedium festgelegt sind, erzeugt der analoge Verschlüsseler ein seltsam klingendes und weiterhin schmalbandiges Audiosignal, das sich über nahezu jeden Telefoniekanal übertragen lässt. Ob dieser nun per altemodischem Telefon oder via Internettelefonie bzw. drahtgebunden oder drahtlos bereitgestellt wird, ist egal.

Damit wird der Analogverschlüsseler ausgesprochen universell einsetzbar, denn es spielt im Grunde keine Rolle, ob das Medium ein analoges oder digitales Funkgerät

oder ein analoges oder digitales Telefon ist. Die Installation erfolgt im niederfrequenten Signalpfad und ist im Wesentlichen eine Frage von passenden Adaptionen und der Angleichung von Signalpegeln.

■ Projektidee

Von den klassischen Analogverfahren hat besonders die Transposition in der Zeitebene das Potenzial, einem Sprachsignal nennenswerte Komplexität zu verleihen.

Wie dies genau funktioniert, legt die Erklärung im Kasten dar.

Schon die eher knapp dimensionierten Verschleierungsgeräte à la Scrambler, die nach dem Prinzip der Zeittransposition arbeiten, reichen aus, um einen Gesprächsinhalt vor Gelegenheitslauschern zu verbergen. Als willkommener Nebeneffekt wird übrigens auch jegliche automatische

Spracherkennung, also beispielsweise auch das Scannen nach Schlüsselwörtern, recht wirkungsvoll vereitelt. Beispiele für solche kommerziell hergestellten Scrambler bieten unter anderem [3] und [4].

Wenn man nun die Zeittransposition mit relativ langen Blöcken, einer besonders feinen Teilung und einem großzügig dimensionierten Schlüsselraum anwendet, dann liegt eine recht komplexe Analogverschlüsselung vor. Der ineffiziente Brute-Force-Angriff, also dem erschöpfenden Ausprobieren aller oder zumindest vieler möglicher Fälle, lässt sich in diesem Fall bereits ausschließen. Auch intelligentere Angriffsformen, die sich die verbliebene Redundanz der Sprachketten zunutze machen, würden zumindest einen erheblichen technischen und/oder zeitlichen Aufwand verursachen.

Für den Schutz von vertraulichen Gesprächsinhalten, die eher von kurzfristiger Gültigkeit sind, sollte es daher schon ausreichen, wenn die Verschlüsselung einem kryptoanalytischen Angriff für einige Tage oder Wochen Paroli bieten kann – eben mindestens so lange, bis die Nachricht veraltet ist und ihre Aufdeckung für den Abhörgegner keinen taktischen Nutzen mehr hätte.

Meiner Einschätzung nach lässt sich mit dem vorliegenden Verfahren durchaus taktische Sicherheit erreichen. Dies werde ich weiter unten noch genauer begründen und zur Diskussion stellen.


■ Hektor

Das Konzept des vorgestellten Sprachverschlüsslers beruht genau genommen auf der Kombination zweier Verfahrensklassen: der Zeittransposition mit hoch angesetzten Parametern sowie einer einfachen Form der Frequenzsubstitution. Während die Transposition für die notwendige Komplexität sorgt, bewirkt die Frequenzsubstitution eine Verschleierung von transparenten Frequenzmerkmalen und soll einen Angriff auf die verbliebene Redundanz des Signals erschweren.

Ach ja – der Name *Hektor* ist keine sinnige Abkürzung. Er leitet sich ganz einfach von

Systemparameter von Hektor

Sicherheit	taktische Sicherheit für Sprachkommunikation im Halbduplexbetrieb
Verfahrensklassen	Zeittransposition und Frequenzsubstitution durch Zeitdehnung
Bandbreite	Telefonie, maximal 300 bis 3300 Hz nach ITU
Interner Codec	Delta-Modulation mit Abtastrate um 96 kHz
Blockdauer	≈ 1,28 s + 20 ms Synchronimpulse
Blockteilung	128 Symbole/Block, 64 Geschwindigkeitsabstufungen/Symbol
Symboldauer	≈ 10 ms, Laufzeitvariation ± 50 %
Schlüsselmanagement	bis zu 16-stellige Dezimalzahlen als Sitzungsschlüssel (symmetrisch)
Schlüsselraum	10 ¹⁶ verschiedene Startbedingungen
Schlüsselwechsel	Wechsel der Transpositionstabelle mit jedem Block, Wechsel der Frequenztafel mit jedem Durchgang
Synchronisation	1510 Hz Durchgangskennung (1,3 s), 1625 Hz Blocksynchronisation (33 ms) und Blockende (2 s)

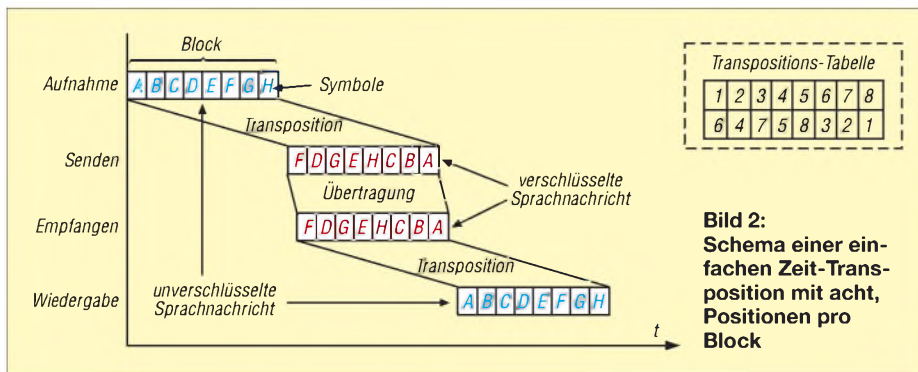

der griechischen Vorsilbe hekto ab, also das Hundertfache – ein Wert, der bei der nachfolgenden Transposition eine große Rolle spielt. Wofür das angehängte r steht, bleibt allerdings mein Geheimnis.

Hundert Transpositionen pro Sekunde bedeuten ein Zeitraster von nur noch 10 ms – dieser Wert scheint gerade noch im grünen Bereich zu liegen, was etwaige Laufzeit-schwankungen auf realen Telefoniekä-nälen angeht. Mit einem doppelt so feinen Zeitraster von 5 ms gab es bereits die ersten Probleme mit Laufzeit-schwankungen bei Ferngesprächen im Festnetz und unter GSM.

Und nochmal ein Hinweis zum Bedienkomfort: Das Verfahren der Zeittransposition wird hier zugunsten der Sicherheit ziemlich auf die Spitze getrieben. Bei einer Blockdauer von rund 1,3 s ergibt sich durch die zweimalige Zwischenspeicherung eine Signalverzögerung von insgesamt etwa 2,6 s, zu denen noch die Signallaufzeiten auf dem Kommunikationskanal zu addieren sind. Damit ist überhaupt nur noch ein reines Wechselsprechen (Halbduplex) sinnvoll.

Technische Umsetzung

Ein Sprachverschlüsseler nach dem Prinzip der Zeittransposition lässt sich heute mit einem modernen Mikrocontroller und etwas zusätzlichem RAM sehr kostengünstig realisieren. Speicherzugriffe, Schlüsselberechnung und die gesamte Ablaufsteuerung werden von einem AVR-Mikrocontroller übernommen. Der ATmega 8515 unterstützt von Haus aus den Zugriff auf externe Speicherschaltkreise, sodass man zusammen mit einem Multiplexer und einem statischen RAM bereits alle wesentlichen Komponenten für die gewünschte Kryptomaschine nebst Sprachspeicher beisammen hat.

Die Sprache wird übrigens nicht über einen A/D-Umsetzer des AVR digitalisiert, denn der ATmega8515 hat keinen – dafür besitzt er jedoch einen schnellen Analogkomparator, der sehr gut zur A/D-Umsetzung nach dem Prinzip der Delta-Modulation geeignet ist. Wie sich im Zuge der Entwicklung herausgestellt hat, bringt diese

Notlösung sogar handfeste Vorteile für die Robustheit des verschlüsselten Analogsignals. Dazu weiter unten noch einige Anmerkungen.

Für eine akzeptable Telefonqualität benötigt man mit einfacher Delta-Modulation Abtastraten über 64 kbit/s. In einem SRAM mit 256 KBit lassen sich also problemlos mehrere Sekunden Sprache speichern, für diese Anwendung genau die richtige Größenordnung. Zu den Grundlagen der Delta-Modulation gibt es unter [5] eine gute Erläuterung.

Im Umfeld des AVR befinden sich nur noch wenige, meist passive Bauteile: einfache RC-Tiefpässe für die Delta-Regelschleife und den Delta-Demodulator, eine Reihe von Widerständen zum Schutz der Portleitungen und zwei Transistorstufen.

Zur Anpassung an Telefonsysteme oder Funkgeräte sind nur wenige zusätzliche Komponenten, vor allem NF-Übertrager zur galvanischen Trennung, erforderlich. Dieser Teil wurde aus praktischen Gründen

auf eine separate Platine verlegt. Der eigentliche Verschlüsseler, die Hektor-Hauptplatine, kommuniziert über eine normierte Schnittstelle mit der jeweiligen Interfaceschaltung für Telefon oder Transceiver. Durch diesen modularen Ansatz lässt sich das Gerät nicht nur kompakter aufbauen, es wird auch experimentierfreudiger.

Hektor-Hauptplatine

Die Schaltung wird über einen 7805-Linearregler (VR1) mit stabilisierten 5 V versorgt. Der Bereitschaftsstrom der Schaltung beläuft sich auf etwa 60 mA. Der wesentliche Strombedarf entsteht durch die angeschlossenen LEDs, den NF-Ausgangstreiber und gegebenenfalls durch ein angeschlossenes Telefoninterface. Das vorgeschlagene Hektor-Line-Interface (HLI) verbraucht in der vorliegenden Schaltungsversion immerhin 30 mA bei angezogenem Relais. Diese 100 mA Summenstrom verkraftet der Regler ohne einen weiteren Kühlkörper, wenn die Eingangsspannung 6 bis 9 V nicht überschreitet.

Die Leitungen PA0 bis PA7 sind ein 8 Bit breiter Adress- und Datenbus und führen direkt auf das Speicher-Flipflop IC2 und parallel dazu auf die SRAM-Datenleitungen D0 bis D7 von IC3. Der Adressmultiplexer wird über die Leitung PE1/ALE (Address Latch Enable) gesteuert. Weitere acht Adressleitungen liefert Port C. Zusammen mit PA0 bis PA7 bilden PC0 bis PC6 die 15 Adressbits für den direkten Zugriff auf das 32-kB-SRAM IC3 (U62256,

Transposition in der Zeitebene

Bei der Zeittransposition wird der analoge Wellenzug der Sprache blockweise elektronisch zwischengespeichert. Die Blöcke sind in viele kürzere Abschnitte unterteilt, analog zur klassischen Kryptografie auch Symbole genannt. Diese Symbole werden nach pseudozufälligem Schema gesendet. Was über den Kanal geht, sind scheinbar zusammenhanglose Sprachfetzen.

Der rechtmäßige Empfänger kennt jedoch die verwendete Transpositionstabelle, den gemeinsamen Schlüssel des Kryptosystems, anhand derer alle empfangenen Symbole bereits zum Zeitpunkt ihres Eintreffens sich an die richtigen Positionen im Zwischenspeicher ablegen lassen. Nachdem alle Symbole gesammelt wurden, ist die Nachricht wieder im Klartext abspielbar.

Da ein Mithörer das verwendete Transpositionsschema nicht kennt, sieht er sich mit einer mehr oder weniger großen Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten konfrontiert. Für das Puzzle aus zerhackten Silben gelten nämlich dieselben mathematischen Zusammenhänge, wie für die klassische Transposition von Zeichen in einem Textblock. So gibt es in einem Block von nur acht Positionen bereits 8! (40 320) Möglichkeiten für eine unterschiedliche Reihenfolge.

Für eine ernsthafte Verschlüsselung wären diese acht Positionen allerdings viel zu wenig. Auch die wesentlich größeren Schlüsselräume mit 16 oder 32 Positionen täuschen darüber hinweg, dass viele der theoretisch möglichen Transpositionen für kryptografische Zwecke gar keine ausreichend gute Durchmischung der Symbole gewährleisten würden.

Daher ist es naheliegend, die Zeittransposition mit möglichst feiner Teilung und möglichst langen Blöcken durchzuführen: Durch die feine Teilung mit 64 oder gar 128 Symbole erhält man auch eine entsprechend große Anzahl von tatsächlich brauchbaren Transpositionstabellen, die eine gute Durchmischung der Symbole sicherstellen.

Lange Blöcke sind aus kryptografischer Sicht besonders ergiebig, weil man in einem längeren Zeitabschnitt mehr unterschiedliche Laute und Silben unterbringen kann. Wo viele Silben zur Auswahl stehen, ergibt sich für denjenigen, der den richtigen Schlüssel nicht kennt, eine größere Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten, die alle gleich wahrscheinlich sind.

Offensichtlicher Nachteil der Zeittransposition: Durch das zweimalige Zwischenspeichern entsteht immer eine Signalverzögerung in der Größenordnung von zwei Blocklängen.

Zugriffsgeschwindigkeit 80 ns). Die Lese- und Schreibvorgänge werden durch die Ports PD6 und PD7 (/WR und /RD) koordiniert.

Der Ausgang PE0 liefert das PTT-Signal. High-Pegel steht für Senden, Low-Pegel für Empfangen. Der Strom aus dem Porttreiber reicht zur Ansteuerung der RX/TX-LEDs sowie für einen CMOS-Signalumschalter gerade aus. Zur Steuerung eines Funkgerätes muss in jedem Fall noch eine invertierende Treiberstufe oder besser ein Optokoppler dazwischengeschaltet werden.

Der Ausgang PE1 steuert das Speicher-Flipflop für den Adress-/Datenmultiplexer. PE2 liefert das Steuersignal zur Umschaltung zwischen Transparent- und Verschlüsselerbetrieb. Dieser Ausgang geht auf High-Pegel, wenn das Gerät in den Krypto-Modus umschaltet. Solange die Leitung auf Low verbleibt, leuchtet die an +5 V liegende rote LED1 und zeigt damit an, dass sich der Verschlüsseler noch im unsicheren inaktiven Modus befindet. Auch dieses Signal wird an Pin 7 des Steckverbinders X5 weitergegeben. Es dient beim Telefoninterface dazu, sich mit dem Beginn des aktiven Betriebes automatisch auf die Leitung zu schalten (Line-Relais und Schalttransistor). Die beide nach außen

geführten Steuersignale PTT-Out und A/T sind durch 330- Ω -Serienwiderstände gegen Kurzschluss gesichert.

PD0 (RXD) und PD1 (TXD) werden zu Test- und Analyse Zwecken und für etwaige spätere Erweiterungen freigehalten. Sie liegen zusammen mit +5 V und Masse auf dem vierpoligen Steckverbinder X4 zum vorübergehenden Anschluss eines RS232-Pegelwandlers.

PD2 dient zur Ansteuerung von LED2 (Sync). PD3 ist als Eingang konfiguriert und wertet die Synchronisationssignale aus. Dazu wird das über Audio-In ankommende Signal mit T1 bis in die Begrenzung verstärkt und als Quasi-TTL-Pegel auf den Porteingang gegeben. Die Erkennung der richtigen Frequenz erfolgt rein softwaremäßig in einer Messschleife.

PD4 ist als Ausgang konfiguriert und bildet zusammen mit R22 und C9 einen Tiefpass für die Rückführung der Delta-Regelgröße auf PB3, den nichtinvertierenden Eingang des internen Komparators AIN1. Das Eingangssignal von Audio-In führt auch direkt auf den Eingang PB2 bzw. AIN0.

Der Ausgang PD5 liefert das Ausgangssignal (Delta-Bitstrom) an ein Tiefpassfilter mit nachgeschalteter Pufferstufe, bestehend aus T2 und umliegenden Bauteilen. Der Audio-Ausgang geht dann unter Zwischen-

schaltung eines Koppelkondensators auf Pin 4 von X5 (Audio-Out).

Port B wird gleich mehrfach genutzt. Einerseits dienen die Leitungen PB0 bis PB2 (Spalten) und PB4 bis PB6 (Zeilen) zur Abfrage der angeschlossenen 12er-Matrixtastatur. Andererseits werden die Leitungen PB2/PB3 als Komparatoreingänge (AIN0/AIN1) für die A/D-Umsetzung gebraucht. Über eine Schutzschaltung, bestehend aus D1, D2, R3 und C5, wird zudem die PTT-Leitung PB1 auf den externen Anschluss 5 des X5 (PTT-In) herausgeführt. Und schließlich werden die Leitungen PB5 bis PB7 bei Bedarf auch noch als ISP-Schnittstelle (MOSI, MISO und SCK) zur seriellen Programmierung des Controllers genutzt.

■ Telefonankopplung

Ein erprobtes Schaltbeispiel zur Ankopplung an analoge Telefonsysteme findet sich in Bild 4: Das *Hektor-Line-Interface* (HLI) wird an die 8-polige Stiftleiste X5 der Hauptplatine über eine kurze 1-zu-1-Verbindung angeschlossen und besteht im Wesentlichen aus Telefonübertrager, Relais, CMOS-Signalumschalter und einem Mikrofonvorverstärker für den Anschluss eines handelsüblichen Headsets aus dem PC-Bereich.

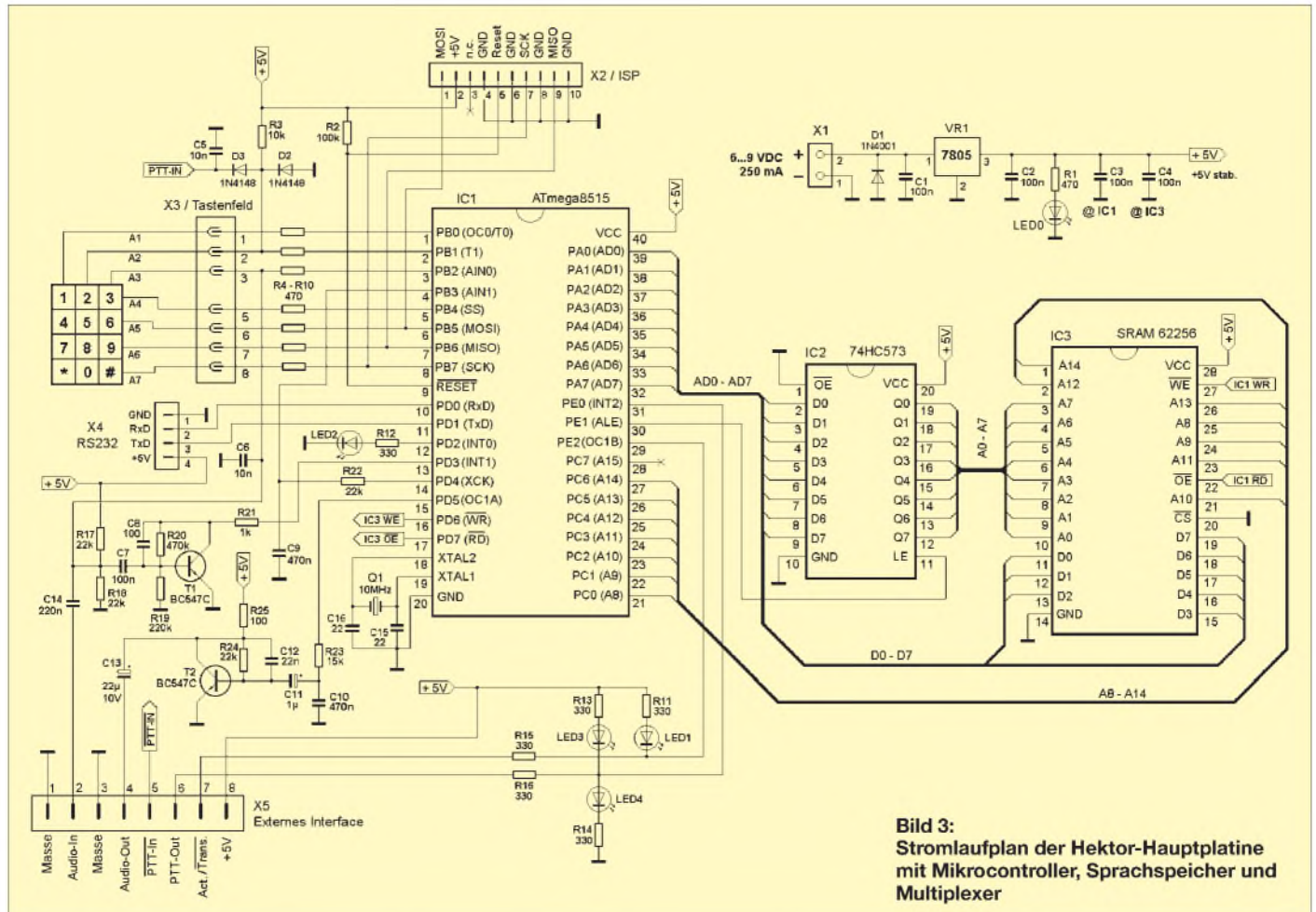


Bild 3: Stromlaufplan der Hektor-Hauptplatine mit Mikrocontroller, Sprachspeicher und Multiplexer

Das *Hektor*-Line-Interface wird als Neben-gerät an das Telefonnetz angeschlossen. Bei abgeschalteter Betriebsspannung und solange sich der Verschlüsseler im Transparentmodus befindet, ist das Line-Relais in Ruhestellung und gibt das Adernpaar a/b direkt an das Telefon bzw. an das nächste Nebengerät weiter. Man kann das Gerät bei häufiger Benutzung auch ständig in der Leitung belassen. Die Verbindung wird ganz normal über das konventionelle Telefon hergestellt. Wenn der Verschlüsseler dann vom Transparentmodus in den Aktivmodus umschaltet, zieht das Relais an, wirft den Telefonapparat ab und schaltet den Verschlüsseler auf die Leitung. Für die verschlüsselte Kommunikation muss man also das Headset benutzen – klingt umständlich, ist aber ein Sicherheitsvorteil bei Stromausfall.

Damit Frequenzgang und Anpassung noch akzeptabel sind, muss der Übertrager auf beiden Seiten einen Innenwiderstand von mindestens 100 Ω und ein Übersetzungsverhältnis zwischen 1:1 und 1:2 aufweisen. Die niedrigere Impedanz liegt dann jeweils auf Schaltungsseite. In der Stückliste habe ich einige Typenbezeichnungen von getesteten Übertragern gesammelt. Möglicherweise ist auch ein P1200 aus dem FA-Leserservice für diesen Zweck

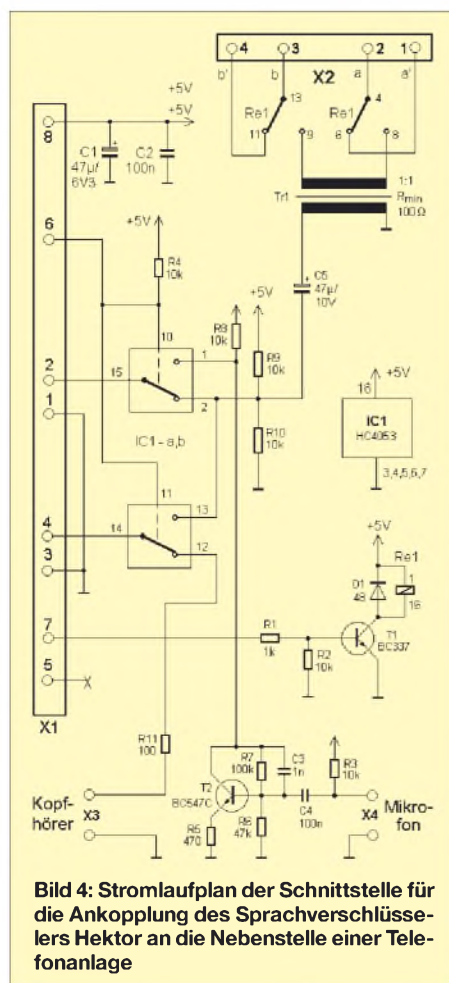


Bild 4: Stromlaufplan der Schnittstelle für die Ankopplung des Sprachverschlüsslers Hektor an die Nebenstelle einer Telefonanlage

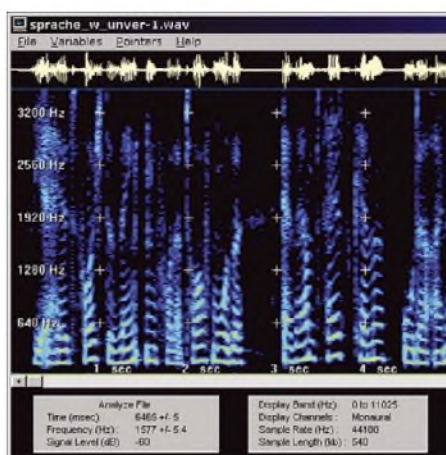


Bild 5: Screenshot von Spectrogram [6]; selbst einzelne Wörter des unverschlüsselten Sprachsignals sind noch zu erkennen.

geeignet. Ein Hinweis: Die hier genannte Telefonanschlussschaltung darf nur über den Umweg einer privaten Nebenstellenanlage ins öffentliche Telefonnetz geschaltet werden.

■ Transceiver-Interface

Ein *Hektor*-Radio-Interface (HRI) steht derzeit noch nicht zur Verfügung. Anhand von Basteleien an CB- und ISM-Funkgeräten kann ich lediglich bestätigen, dass die Anschaltung an ein Funkgerät grundsätzlich möglich ist. *Hektor*-Hauptplatine und Anpassschaltung sollten dann auf jeden Fall in ein- und dasselbe HF-dichte Metallgehäuse eingebaut werden. Möglicherweise ist dann eine Batteriespeisung sinnvoll. Ähnlich wie beim *Hektor*-Line-Interface kann die Kopplung an Mikrofon- und Lautsprechersignal des Funkgerätes über Trennübertrager erfolgen. Als Benutzerschnittstelle kommt auch hier ein Headset infrage, welches aber HF-mäßig verdrosselt bzw. abgeblockt werden sollte.

Die Leitung PTT-Out, welche praktisch direkt aus dem Controller kommt, müsste dann in jedem Fall über Transistor oder Optokoppler invertiert an den Transceiver weitergegeben werden. Für diesbezügliche Erfahrungsberichte von Funkamateuren wäre ich dankbar!

■ Rechtliche Hinweise

Übertragungen in den Amateur- und ISM-Bändern unterliegen nicht dem Schutz des Telekommunikationsgeheimnisses. Verschlüsselte Übertragungen sind zu Experimentierzwecken möglich, sollten aber fairerweise im Vorfeld als experimentelle Aussendung gekennzeichnet sein.

Übertragungen per Telefon, Mobilfunk oder auch VoIP dürfen selbstverständlich verschlüsselt werden; hier gilt der verfassungsmäßig garantierte Schutz durch das Post- und Fernmeldegeheimnis (Grundgesetz Artikel 10). Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland noch kein Gesetz,

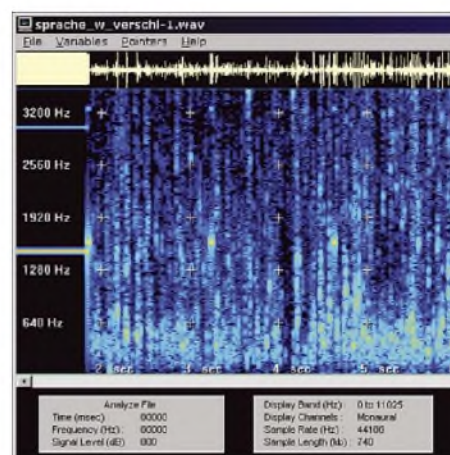


Bild 6: Nach der Verschlüsselung bilden die zeitversetzten Blöcke ein kompaktes Spektrum. Foto und Screenshots: Thomas

das den Einsatz bestimmter Verschlüsselungsverfahren in irgendeiner Weise einschränkt oder verbietet. Wer seine privaten Inhalte verschlüsselt, liefert also nicht nur eine konkrete Antwort auf die technischen Herausforderungen der Gegenwart, er stärkt damit auch unsere Verfassung.

Sollte das vorliegende Verfahren wider Erwarten als starke Kryptografie interpretierbar sein, dann könnte es bei Auslandsverbindungen zu interessanten rechtlichen Konstellationen kommen. Nicht nur in den USA sondern auch in einigen europäischen Ländern unterliegt der Gebrauch von kryptografischen Verfahren empfindlichen Einschränkungen.

Im abschließenden zweiten Teil dieses Beitrags werden der Aufbau und die Bedienung der Sprachverschlüsslers *Hektor* erläutert.

(wird fortgesetzt)
joytec@gmx.de

Literatur und URLs

- [1] Institut für Rechtsinformatik der Universität des Saarlandes: Übersicht zum gesetzlichen Rahmen der Telekommunikationsüberwachung.
www.jusdata.info/de/materialien/tkgeheimnis-datenschutz.html
- [2] Zimmermann, B.: Der Lauschangriff.
www.kurs.de/lausch.htm
- [3] National Association of Investigative Specialists: Portable Telephone Voice Scrambler.
www.pimall.com/nais/miser.html
- [4] Selectone: Operating Instructions Model ST-050, 051, 052 Time Domain Voice Encryption Module.
www.com-spec.com/selectone/manual/600-0501.pdf
- [5] Beis, U.: Eine Einführung in Delta-Sigma-Wandler.
www.beis.de/Elektronik/DeltaSigma/DeltaSigma_D.html
- [6] Visualization Software LLC: Spectrogram 5.0.
<http://spot.fho-erlangen.de/ftp/elektron/gram50.zip>

Nachlese

■ Störungsarmer Empfang im 40-m-Band durch Quarzfilter

FA 2/08, S. 182–183

Die Übertrager weisen ein Impedanzübersetzungsverhältnis von 1:9,5² auf.

Versuchsaufbauten mit SMD

RONALD PRÖHL

Immer häufiger sind die gewünschten Bauteile nur noch in SMD-Versionen verfügbar. Wie sich dennoch erfolgreich und schnell Versuchsaufbauten realisieren lassen, zeigt dieser Beitrag.

Spätestens seit den 1990er Jahren werden unablässig mehr Bauteile, besonders neue Schaltkreise, nicht mehr bedrahtet oder im guten alten DIL-Gehäuse produziert, sondern sind ausschließlich in SMD-Bauformen (engl.: *Surface-Mounted Device*) zum direkten Auflöten auf die Löt pads erhältlich. Die Vorteile dafür liegen auf der Hand: höhere Packungsdichten, automatenfreundliche und schnellere Bestückung. Nicht zu vergessen ist die Ersparnis beim Hersteller, der nur noch eine Fertigungslinie vorhalten muss.



Bild 1: Die auf DIL-Fassungen verdrahteten SMD-ICs lassen sich problemlos in Versuchsaufbauten integrieren.

Für einige Bauelemente in gängigen Gehäusen, wie QFJ und PLCC, gibt es entsprechende Sockel, die man auf speziell für solche SMD-Bauteile erhältlichen Laborkarten einsetzen kann. Anders sieht es hingegen bei herkömmlichen SMD-Bauteilen z. B. in SO- oder TSSO-Gehäusen aus. Hierfür sind keine adäquaten Sockel oder Fassungen verfügbar – was auch genommen Unsinn wäre.

Keine Angst vor SMD

Wer bisher bei Versuchsaufbauten wegen der Beschwerlichkeit im Umgang davon abgesehen hat, SMD-Bauteile, insbesondere ICs, einzusetzen, kommt spätestens dann nicht mehr umhin, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn die gewünschten Bauelemente in bedrahteten Bauformen fehlen. Der Einsatz einer für SMD-Bauteile bestimmten Experimentierplatine, ähnlich einer Lochrasterplatine, ist hierbei lediglich begrenzt zweckmäßig, da die Bauteile dann nur eingeschränkt mobil einsetzbar sind und ein mehrfaches Auf- und Ablöten nicht unbeschadet überstehen.

Elegant wäre es, die Bauelemente wie herkömmliche Schaltkreise auf der gewohnten Experimentiersteckplatine einsetzen zu können. Beim Suchen nach einer Lösung für dieses Problem fiel der Blick auf ein paar Schaltkreissammlungen, wie sie sicher jeder irgendwo in seiner Elektronikwerkstatt oder gut sortierten Bastelkiste haben wird. Andere kamen auch schon auf diese Idee, wie [1] zeigt.

SMD-Schaltkreise

Zunächst muss überprüft werden, auf welcher IC-Fassung sich das gewünschte SMD-Element hinsichtlich Größe und Anschlüsse am günstigsten positionieren lässt. Dabei ist logisch, dass die Fassung mindestens so viele Anschlüsse wie der IC besitzen muss. Ein Mehr ist von Vorteil, da man so ausreichend Platz zum Montieren hat. Ist die geeignete Fassung gefunden, sind die einzelnen Aufnahmepins gut zu verzinnen, Bild 3.

Als Verbindungsdrähte sind einzelne Adern einer Schalltitzte hervorragend geeignet. Die Verwendung dünnen Kupferlackdrahts ist auch möglich. Wichtig ist nur, dass der Draht sehr gut verzinkt wird, um so eine möglichst kurze Löt-dauer, vor allem am SMD-Bauteil, zu gewährleisten. Die einzelnen Adern sind in großzügig bemessener Länge in die Aufnahmepins zu stecken und festzulöten, Bild 4. Im Anschluss wird das SMD-Bauteil mit etwas Sekundenkleber auf der IC-Fassung fixiert, Bild 5.

Jetzt kommt der schwierigste Teil des ganzen Vorhabens – das Anlöten des SMD-Bauelements. Dies sollte aber einem geübten Elektroniker nicht allzu schwer fallen. Selbst mit relativ großer Lötspitze sind akzeptable Resultate erzielbar. Dennoch hierbei sind eine Pinzette, systematisches Arbeiten von außen nach innen und etwas Fingerspitzengefühl. Begonnen wird damit, den Verbindungsdraht zum entsprechenden Pin des SMD-Bauteils zu biegen und zu kürzen. Dabei sollten sich Anschluss und Draht leicht überlappen.

Danach werden mittels kurzer Lötung bei einer Löttemperatur von 300 °C Pin und Draht verbunden. Von Vorteil ist dabei, wie schon erwähnt, ein sorgsam verzinnter Draht. Ein kurzer Test mit der Pinzette gibt am Schluss Auskunft, ob zumindest eine mechanisch einwandfreie Verbindung er-

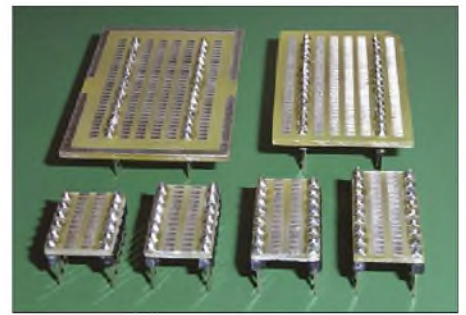


Bild 2: Spezielle Experimentierplatten lassen sich in allen Größen herstellen.

stellt wurde – die der elektrischen lässt sich mit einem Durchgangsprüfer feststellen. Mit den übrigen Anschlüssen wird gleichermaßen verfahren.

Bei allen Arbeiten mit SMD-Bauteilen sollte auf ausreichenden Schutz vor Überspannungen und elektrostatischen Aufladungen geachtet werden. Lötstationen besitzen hierfür meist einen Anschluss zum Potenzialausgleich, an dem man sich mittels Armband erden kann und sollte. Es ist auch von Vorteil, die IC-Fassung während der Arbeit auf einem leitenden Schaumstoff zu fixieren. Es wäre schade, wenn die Operation glückt, der Patient aber währenddessen einem Herzschlag erliegt.

Mini-SMD-Experimentierplatten

Leider ist die oben beschriebene Methode nur für SMD-Schaltkreise zweckmäßig. Da es aber ab und an von Nöten ist, auch mit anderen SMD-Bauelementen zu experimentieren, z. B. um die Eignung hinsichtlich bestimmter Parameter für die spätere Anwendung zu überprüfen, sollten auch diese leicht auf den gewohnten

Bild 3: Das vorsichtige Verzinne der Kontakte der IC-Fassung bildet den Schritt 1 zum Adapter.



Bild 4: Im Schritt 2 sind die Verbindungsdrähte in die Kontakte der Fassung zu löten.



Bild 5: Der SMD-Schaltkreis wird in Schritt 3 mit Sekundenkleber auf der Fassung fixiert. Fotos: Pröhl



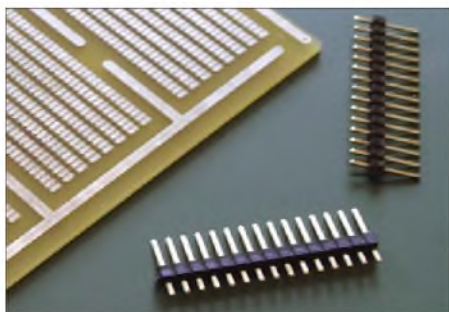


Bild 6: Grundmaterialien sind SMD-Experimentierplatine und Stiftleisten.

Steckplatinen zu handhaben sein. Geeignet sind dabei die eingangs schon erwähnten SMD-Experimentierplatinen, die als Ausgangsmaterial dienen. Mit etwas handwerklichem Geschick und ohne Spezialwerkzeug lassen sich daraus unterschiedliche Platinchen fertigen, Bild 2.

Benötigt werden des Weiteren ein paar einreihige Stiftleisten, Bild 6. Ihr Rastermaß muss 2,54 mm betragen, was dem Doppelten der Kontaktflächenabstände in der Reihe auf der SMD-Platine entspricht. Somit bietet es sich an, immer zwei Platinenkontaktflächen für einen Stiftleistenanschluss zu nutzen. Sinnvoll ist es, zwei Stiftreihen anzubringen. Diese müssen um ein Vielfaches von 2,54 mm auseinander positioniert werden, um auf einem Steckboard ver-

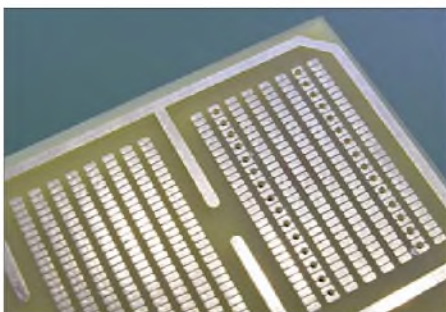


Bild 7: Je zwei benachbarte Löt pads dienen als Lötauge für einen Stift.

wendet werden zu können, Bilder 7 und 8. Auch eine Lösung mit nur einer Stiftreihe bzw. einzelnen Stiften ist denkbar. Nach Festlegen der gewünschten Platinengröße und Anordnung der Stiftleisten werden die Löcher mit einem 1-mm-Bohrer hergestellt. Hierfür eignet sich eine herkömmliche Bohrmaschine. Jedoch sollten sie zuvor mit Körner oder Reißnadel markiert werden, um ein Verrutschen zu vermeiden. Nach dem Bohren wird die kleine Platine ausgesägt. Das kann mit einer Band- oder Laubsäge, aber auch mit einer gewöhnlichen Metallbügelsäge erfolgen. Selbst ein Anritzen und Abbrechen ist möglich. Ein vorheriges Aussägen ist für das Handhaben beim Bohren nicht empfehlenswert. Mit Sandpapier werden dann

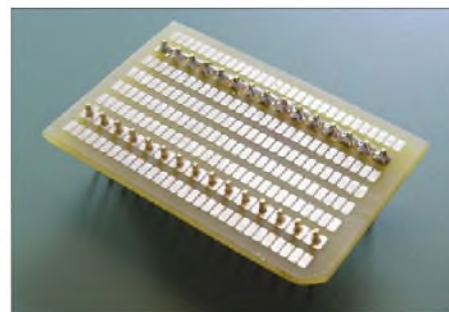


Bild 8: Die kleine Experimentierplatine kann als Basis für ICs oder Baugruppen dienen.

die Kanten geglättet und zum Schluss die Stiftleisten eingesetzt und verlötet, Bilder 2 und 8.

Mit so gefertigten Platinen lassen sich hervorragend kleine Schaltungen mit SMD-Bestückung für experimentelle Zwecke aufbauen und auf Steckboards einsetzen. Sogar eine gemischte oder rein konventionelle Bestückung ist möglich. Geeignet sind die Steckplatinen auch für Schaltungen, die häufiger verwendet werden, wie z. B. Spannungsversorgungen oder OPV-Schaltungen. ronaldproehl@aol.com

Literatur

- [1] Rohde, D., DL7IY; Richter, G., DL7LA; Traving, W.-G., DL1FAC: High-End-DDS-VFO mit AD9912 von Analog Devices (1). FUNKAMATEUR 57 (2008) H. 3, S. 286-288

25-A-Laderegler für 12-V-Solarmodule

HEINRICH LOTZ – DJ7HW

Zur Versorgung elektrischer Geräte, die ohne 230-V-Netz betrieben werden sollen, eignet sich Sonnenenergie besonders gut. Wir stellen eine Variante vor, die mit 12-V-Solarmodulen 25 A bereitstellt.

Solar-Anlagen kommen überall dort zum Einsatz, wo keine Stromversorgung aus dem 230-V-Netz bzw. einem Notstromaggregat realisiert werden kann oder soll. Zentrales elektrisches Bauelement solcher Anlagen sind Solarzellen, die die im Sonnenlicht enthaltene Strahlungsenergie direkt in elektrische Energie umwandeln. Der photovoltaische Effekt, ein Sonderfall des inneren photoelektrischen Effekts, bildet dabei die physikalische Grundlage der Umwandlung.

■ Solarmodule

Die elektrische Spannung bei gebräuchlichen Zellen aus kristallinem Silizium beträgt nur 0,47 V. Je nach Herstellungsverfahren sind 2 bis 3 A/dm² entnehmbar. Um höhere Spannungen zu erzeugen, werden mehrere Zellen zu so genannten Solarmodulen zusammengeschaltet, wobei Parallel-

und Serienschaltungen gemeinsam verwendet werden. Im unbelasteten Zustand eines Solarmoduls ist an seinen Klemmen die Leerlaufspannung U_L zu messen.

Schließt man die Anschlüsse eines Solarmoduls kurz, fließt der Kurzschlussstrom I_K . In Bild 2 ist die deutlich von einer idealen Spannungsquelle abweichende Kennlinie dargestellt. Aus ihr ist ersichtlich, dass es einen Punkt gibt, an dem eine maximale Leistung, die Nennleistung P_N , entnommen werden kann.

■ Solarakkumulator

In der Regel sind die Zeiten, in denen ein Solarmodul Energie liefern kann, nicht mit denen identisch, in denen z. B. für Beleuchtungszwecke Energie erforderlich ist. Daher sind Speicher in Form von Solar-

Bild 1:
Ansicht des
Ladereglers; die
Aus- und Eingangs-
spannungen lassen
sich sowohl an der
Front- wie an der
Rückseite abgreifen
bzw. zuführen, wobei
entsprechend
dimensionierte
Verbindungen zu
verwenden sind.

Foto: Red FA



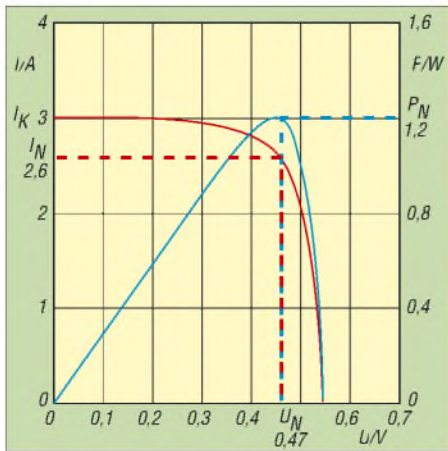


Bild 2: Strom-Spannungs-Kennlinie einer einzelnen Solarzelle

Akkumulatoren vorzusehen, die so groß zu bemessen sind, dass auch die immer vorhandenen Stunden oder Tage ohne Sonneneinstrahlung überbrückt werden können. Passende Solar-Akkumulatoren gibt es als

Blei-Akkumulatoren als auch als Blei-Gel-Akkumulatoren. Die erste Variante enthält Säure als Elektrolyt, die zweite ein Gel, welches die Säure ersetzt. Beiden gemeinsam ist, dass sie über einen relativ langen Zeitraum Strom abgeben können und über eine geringe Selbstentladungsrate von 5 % pro Monat verfügen. In der Regel ist ihre Nennkapazität auf 100 h bezogen. Doch egal welche Bauform zum Einsatz kommt: Die Gasungsspannung sollte bzw. darf nicht erreicht werden. Ließen sich beim ersten Typ nach dem Gasen noch destilliertes Wasser nachfüllen, ist dies bei Blei-Gel-Akkumulatoren nicht möglich. Jeder Verlust, der beim Laden und Entladen beteiligten chemischen Substanzen führt zwangsläufig zu einem Kapazitätsverlust des Akkumulators. Außerdem entsteht beim Gasen ein hochexplosives Gasgemisch. Die von den Herstellern empfohlenen Ladeschlussspannung, die unter der Gasungsspannung liegt, ist daher zwingend einzu-

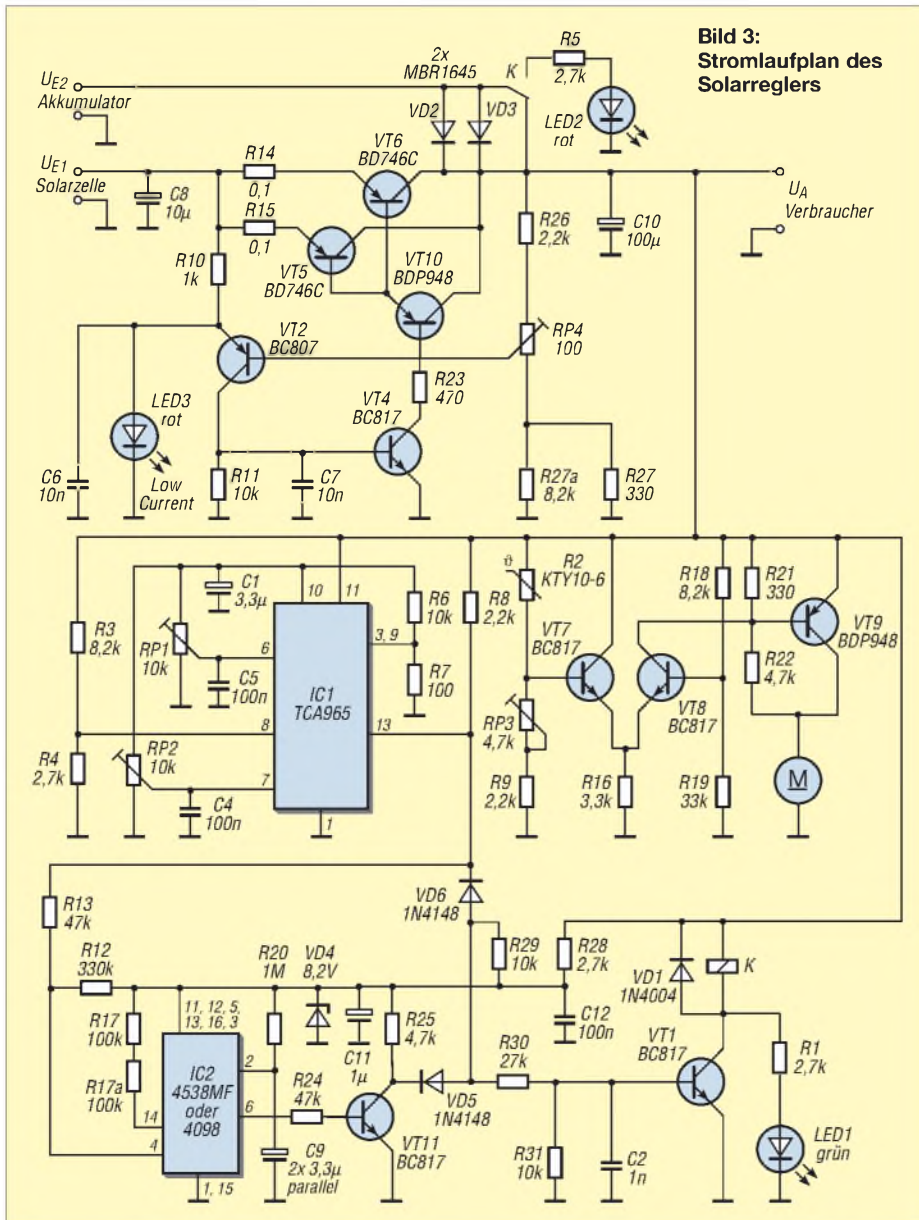


Bild 3: Stromlaufplan des Solarreglers

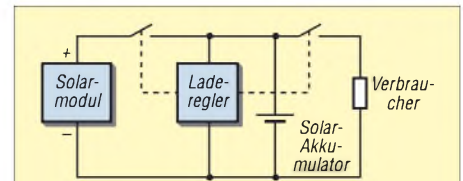


Bild 4: Prinzip eines Serienreglers

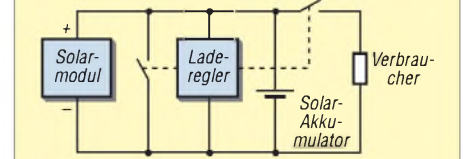


Bild 5: Prinzip eines Shuntreglers

halten. Wer sich über die Dimensionierung von Solar-Anlagen näher informieren will, dem sei der Ratgeber [1] empfohlen.

Ladereglerbauformen

Da vom Solarmodul auch eine über der Ladeschlussspannung liegende Spannung abgegeben werden kann, ist im Hinblick auf Lebensdauer und Sicherheit der Akkumulatoren stets ein Laderegler einzusetzen. Bei diesen Baugruppen werden zwei Typen unterschieden: Serienregler und Shunt-Regler. Der Gegensatz zwischen beiden besteht darin, wie sie sich beim Erreichen der Ladeschlussspannung verhalten. Ein Serienregler trennt das Solarmodul beim Erreichen der Ladeschlussspannung ab, während ein Shunt-Regler, der auch als Parallelregler bezeichnet wird, das Modul kurzschließt. Die Bilder 4 und 5 stellen nur ihre Funktionsprinzipien dar. Statt der Schalter kommen in modernen Ausführungen kontinuierliche Regelungen zum Einsatz.

Funktion des Ladereglers

Wir gehen bei dem hier vorgestellten Laderegler von einem bereitzustellenden Maximalstrom von 25 A aus. Zum Laden der Akkumulatoren sollen dabei 12-V-Solarmodule zum Einsatz kommen und der Laderegler nach dem Serienreglerprinzip aufgebaut werden.

Der Laderegler wurde so konzipiert, dass der angeschlossene Solar-Akkumulator bei genügender Sonneneinstrahlung aus den Solarmodulen geladen wird, während gleichzeitig der bzw. die Verbraucher versorgt werden. Erreicht die Spannung 14,1 V, wird der Akkumulator aus Sicherheitsgründen (mögliche Überladung) abgeschaltet. Der Verbraucher wird dann allein aus dem Solarmodul versorgt und der Akkumulator somit geschont – voll geladen ist er ja. Geben die Module nicht mehr genügend Energie ab, erfolgt die Versorgung des Verbrauchers aus dem dann wieder zugeschalteten Akkumulator. Um eine Schädigung des doch recht teuren Akkumulators

durch eine zu lange und somit zu tiefe Entladung zu vermeiden, wird seine Spannung am Ausgang des Ladereglers überwacht. Unterschreitet sie einen Wert von 11,5 V, schaltet das Relais K um und trennt die Verbindung zum Verbraucher. Eine Stromentnahme ist erst wieder möglich, wenn das Solarmodul genügend Energie liefert. Als Umschalter kommt hier ein 30-A-Relais aus der Kfz-Branche zu Einsatz. Die beiden Schottky-Dioden MBR 1645 (35 V, 16 A), die parallel zum Relaiskontakt liegen, gewährleisten eine unterbrechungs-freie Versorgung des Verbrauchers während des Umschaltens auf den reinen Akkumulatorbetrieb.

Der Fensterdiskriminator TCA965 legt über die beiden Einstellwiderstände RP1 und RP2 den Spannungsbereich fest, in dem der Akkumulator zugeschaltet ist. Zur Vermeidung von dauernden Umschaltvorgängen oder gar dem Flattern des Relais wurde mit IC2, ein 4538MF oder ein 4098, ein Monoflop nachgeschaltet. Durch seine zusätzliche Verzögerung entsteht zusammen mit den als logisches ODER-Glied arbeitenden Dioden VD5 und VD6 eine ausreichend lange Verzögerungszeit. Der Treibertransistor VT1 negiert dieses Signal und schaltet das Relais.

Über den Betriebszustand der Schutzschaltung informiert die aus LED1 und LED2 bestehende Zweifarben-LED. Liegt die Spannung an den Ausgangsklemmen des Ladereglers zwischen 11,5 und 14,1 V, leuchtet die LED grün. Überschreitet oder unterschreitet sie diesen Bereich, wechselt sie auf rot.

Der Lüfter gewährleistet die Kühlung der Transistoren VT5 und VT6. Für ihn ist in der Rückwand des Gehäuses eine mit Griffschutz versehene Öffnung vorzusehen.

■ Einstellen des Ladereglers

Für die Einstellung der Über- und Unter-spannungsschwelle sind der Solar-Akkumulator sowie das Solarmodul und der Verbraucher abzutrennen. Stattdessen ist am Verbraucheranschluss eine einstellbare Spannungsquelle anzuschließen.

Sie braucht nicht stark belastbar sein, da es hauptsächlich auf die Spannung ankommt. Die Überspannungsgrenze ist mit dem auf der Platine befindlichen RP1 so einzustellen, dass bei einer zugeführten Spannung von 14,1 V die Leuchtfarbe der Zweifarben-LED von grün nach rot wechselt. Analog verfährt man bei der Unterspannungsgrenze. Sie ist mit dem nicht auf der Platine angeordneten RP2 so einzustellen, dass bei der auf 11,5 V verringerten Spannung die Zweifarben-LED nicht mehr grün sondern rot leuchtet. Diese beiden Vorgänge sind mehrmals zu wiederholen, um die Schaltgrenzen möglichst genau einzustellen.

Bild 6:
Layout der 100 mm × 100 mm großen Platine des Ladereglers; die Leiterzüge, durch die später hohe Ströme fließen sollen, sind besonders breit auszuführen.


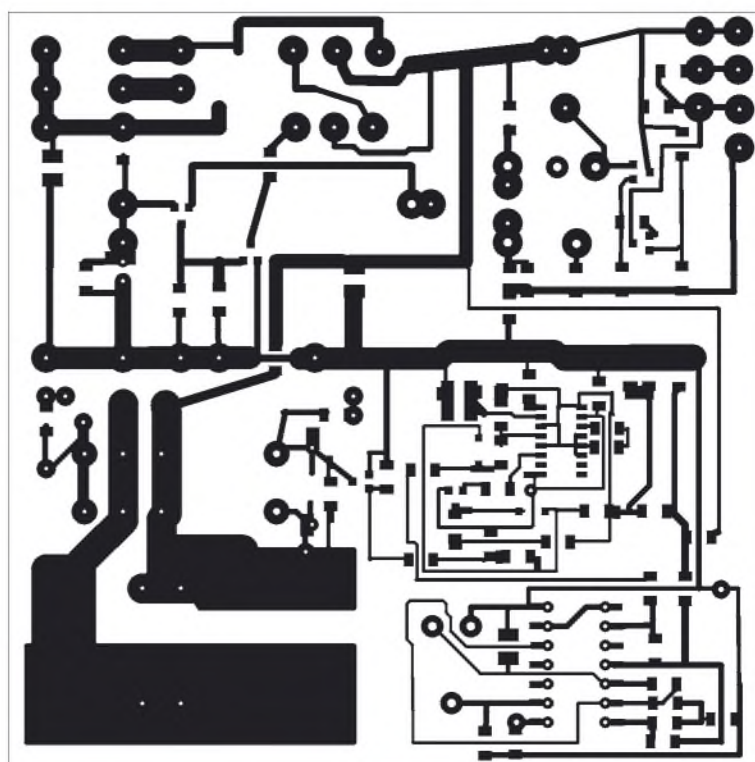


Bild 7:
Bestückungs-plan des Ladereglers; sowohl die SMD-Bauteile als auch die rot markierten bedrahteten Bauelemente und Anschlüsse sind von der Kupferseite aus auf- bzw. einzulöten. Alle mit 0 gekennzeichneten SMD-Bauteile sind 0-Ω-Widerstände, die als Brücken eingesetzt werden.

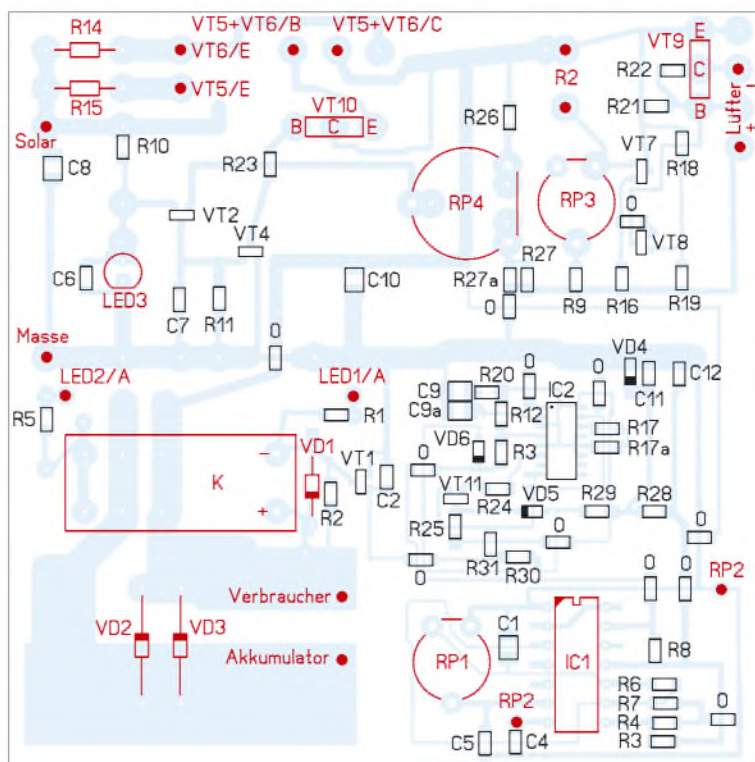

Im nächsten Schritt ist die einstellbare Spannungsquelle von den Verbraucher-klemmen abzutrennen und das Solarmodul an die dafür vorgesehenen Klemmen der Baugruppe anzuschalten.

Wenn das Solarmodul der vollen Sonne ausgesetzt ist, stellt man RP4 so ein, dass an den Klemmen des Verbrauchers 13,8 bis 13,9 V liegen. Die korrekte Einstellung ist bei erhöhter Temperatur nochmals zu überprüfen und gegebenenfalls nachzustellen. Damit der Lüfter zur Zwangsküh-

lung nicht ständig läuft, ist der Einstellwiderstand RP3 so zu justieren, dass er bei etwa 28 bis 35 °C langsam läuft.

Für die LED 1 und LED 2 sind Dioden zu verwenden, die nur eine geringe Stromstärke zum Leuchten benötigen, so genannte Low-Current-Typen, damit das Relais sicher abfallen kann.

Literatur

[1] Geist, H.-J.: Photovoltaikanlagen. Elektror-Verlag, Aachen 2007

Überwachung von Dosentelefonen

Dr.-Ing. KLAUS SANDER

Um dem drohenden Verbot der bei Kindern beliebten Dosentelefone zu begegnen, stellen wir ein anspruchsvolles, optisches Abhörverfahren vor. Die Schaltung lässt sich erweitert auch als Lichttelefon verwenden.


Sie erinnern sich vielleicht noch an den WDR-Computer-Club. Viele bedauern die Einstellung dieser Fernsehsendung. Es gibt aber einen Nachfolger: den Computer Club 2 (auch CC² genannt) [1]. Allerdings finden Sie den nicht mehr im normalen Fernsehprogramm, denn er wird im Internet gesendet. Vielleicht ist das sogar besser so, denn verpasste Sendezeiten gibt es nun nicht mehr. Sie können alle Sendungen zu jedem beliebigen Zeitpunkt anhören oder ansehen. Ein Nachteil ist aber nicht zu verschweigen: Es ist eine ausreichend hohe Bandbreite Ihrer Internetverbindung notwendig.

Um dieses Verbot zu umgehen, stellen wir an dieser Stelle eine Überwachungsanordnung für diese Art der Kommunikation vor. Damit ist das Verbot hinfällig und der Bundestag kann sich nun mit wichtigeren Problemen beschäftigen. Bevor Sie nun aber genauso darauf reinfallen, wie manche Zeitschrift und Verbraucherzentrale beim Atomstromfilter für 948 € nur Betrug witterte: Auch das Verbot der Dosentelefone ist eine Satire. Trotzdem wollen wir hier eine geeignete Überwachungsanordnung beschreiben. Bevor wir aber damit beginnen, seien zwei Anmerkungen noch angebracht. Glückli-

merken. Wir wissen, dass der Faden im Rhythmus der Sprache schwingt. Und das lässt sich optisch auswerten. Das grundsätzliche Verfahren ist bereits von ähnlicher Überwachungstechnik bekannt. Wir kennen diese Art der Kontrolle bereits vom Abhören von Gesprächen über Fensterscheiben. Wird in einem Raum gesprochen, so vibrieren die Fensterscheiben etwas. Strahlt man nun mit einem Laser auf die Scheibe, so wird sein Strahl ein wenig ausgelenkt. Bei genügend großer Entfernung macht sich die Auslenkung schon stärker bemerkbar.

Und das lässt sich über eine Fotodiode in ein elektrisches Signal umsetzen. Allerdings muss der Laserstrahl schräg gegen die Scheibe gerichtet sein. Und genauso schräg (Einfallswinkel gleich Austrittswinkel) muss die Fotodiode angeordnet sein (Bild 1, links). Der Nachteil dieser Variante ist der relativ große Platzbedarf. Und das fällt auf. Man kann aber auch mit dem Laser senkrecht auf die Scheibe strahlen und den reflektierten Strahl genauso empfangen. Damit das funktioniert, benötigen wir allerdings zusätzlich einen Strahlteiler. Dies können zwei Prismen oder eine spezielle Glasscheibe sein, wie in Bild 1, Mitte.

Die hohe Kunst der Physik besteht aber in einer nochmaligen Erweiterung zum Interferometer, Bild 1, rechts, genauer gesagt einem Michelson-Interferometer. Zusätzlich wird nun noch ein Spiegel benötigt, der möglichst in seinem Abstand sehr präzise einstellbar sein soll. Hinlaufende und reflektierte Welle führen nun zu einer Interferenz – abhängig vom jeweiligen Abstand des entfernten Reflektors kommt es zu einer Verstärkung oder Auslöschung der Wellen. Dieses Signal kann wiederum über eine einfache Fotodiode erfasst werden. Neben diesen drei grundsätzlichen Verfahren gibt es noch verfeinerte Aufbauten, die eine wesentlich bessere Signalqualität liefern. Es ist selbstverständlich, dass diese Verfahren mit Wellenlängen im Infrarotbereich arbeiten. Bei Licht im sichtbaren Bereich kann man leicht entdeckt werden.

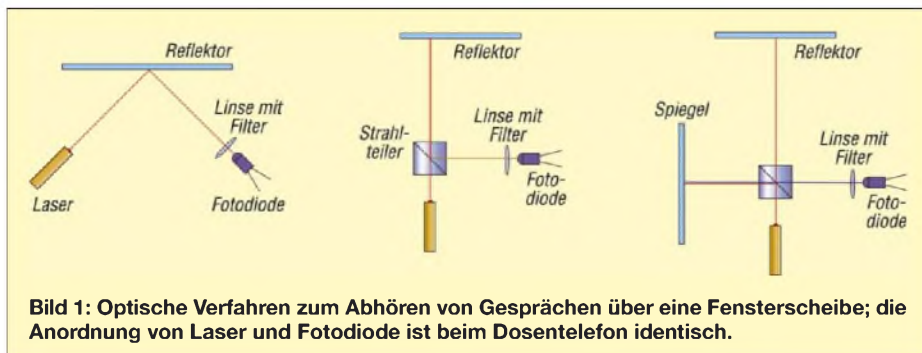

Aber man muss nicht unbedingt nur die wirklich profimäßig gemachten Fernsehbeiträge ansehen. Auch die Audio-Sendungen bieten viel Wissenswertes – und obendrein gibt es noch die Textbeiträge, neu-deutsch Weblog genannt. Unter Neuigkeiten können Sie so z. B. im Archiv vom 12. 11. 07 die Gedanken zur Telekommunikationsüberwachung nachlesen. Im Deutschen Bundestag wurde drei Tage zuvor mit der Mehrheit der großen Koalition das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Unabhängig von einem Anfangsverdacht sollten ab 1. 1. 08 alle Telekommunikationsanbieter sämtliche Verbindungsdaten von Telefongesprächen, Handys, E-Mails und besuchten Internetseiten speichern. Allerdings entdeckte der CC² eine Sicherheitslücke: Büchsen- bzw. Dosentelefone [2]. Sie kennen die bestimmt noch aus Ihrer Kindheit. Zwei Bier- oder sonstige Dosen werden mit einem langen, straff gespannten Faden verbunden. Spricht man in die eine Dose, so kann man das in der anderen Dose hören. Und diese Technik lässt sich nicht abhören, weshalb geplant war, dass der Bundestag in einem Eilverfahren das Verbot der Dosentelefone beschließen sollte.

cherweise haben wir das Bundesverfassungsgericht. Und das hat die im vergangenen Jahr beschlossene Verfahrensweise vor einigen Wochen als verfassungswidrig erklärt. Ohne Verdacht und richterlichen Beschluss geht gar nichts.

Offensichtlich haben unsere Bundesverfassungsrichter mehr Erfahrung und Wissen als ein amerikanisches Gericht, welches Mitte vergangenen Jahres in einer Begründung zur Datenspeicherung geschrieben hat: „Das Gericht hält daran fest, dass Daten im RAM, wie temporär auch immer, elektronisch gespeicherte Informationen sind. ... RAM definiert sich selbst bereits als Speichermedium. Es ist unbestreitbar, dass die geforderten Server-Log-Daten aus dem RAM kopiert und herausgegeben werden können“ [3]. Unklar bleibt, ob diese Kopie bereits bei Änderung eines Bytes zu erfolgen hat. Da es um die Dokumentation von Zugriffen durch Nutzer geht, wäre dies dringend anzuraten. Diese Rosine der Rechtsprechung musste ich einfach noch loswerden.

■ Mögliche Verfahren

Wie kann man nun ein Dosentelefon überwachen? Es soll ja eigentlich niemand be-

■ Empfänger

Je nach gewünschter Qualität steigt bei solchen Abhöreinrichtungen natürlich auch der Aufwand. Bei einfachen Verfahren reicht ein unmodulierter Laserstrahl aus. Dementsprechend sind empfangsseitig kein oder höchstens ein Bandpass für das Sprachfrequenzband erforderlich. Eine wesentliche Verbesserung ergibt sich bereits, wenn der Strahl mit einer konstanten Frequenz moduliert wird. Dadurch gestaltet sich die Signalfilterung einfacher und das Signal lässt sich besser vom Rauschen und vom Umgebungslicht trennen. Empfangsseitig lassen

sich Phasengleichrichter – auch Lock-In-Verstärker genannt – einsetzen. Damit sind selbst sehr schwache Signale vom Rauschen trennbar. Wie wir hier aber sehen werden, kann man für den Hausgebrauch ebenso schon mit einfachen Schaltungen ausreichend gute Ergebnisse erzielen. Eine solche Schaltung finden wir in Bild 2.

Als Empfänger kommt der TSL261R zum Einsatz. Gegenüber einer Fotodiode hat er zusätzlich schon die Verstärker integriert.

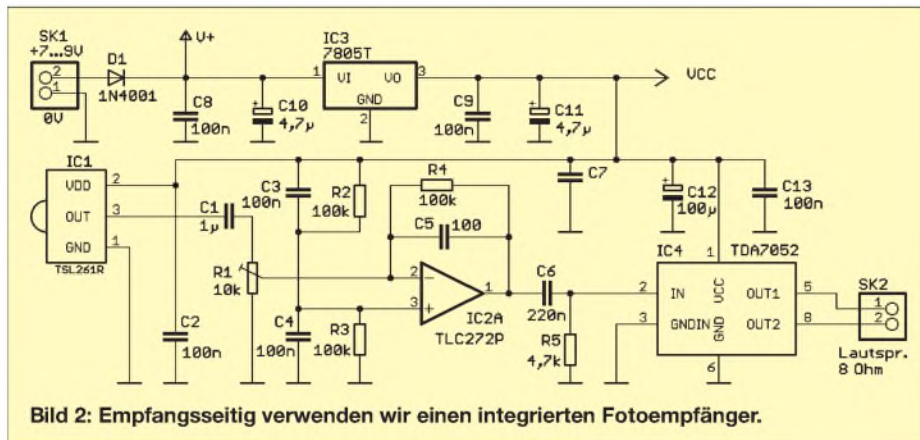


Bild 2: Empfängerseitig verwenden wir einen integrierten Fotoempfänger.

Wir sparen uns somit jeglichen Abgleichaufwand und jede Menge Lötarbeit. Das Empfindlichkeitsmaximum liegt bei einer Wellenlänge von 940 nm. Das sollten wir später bei der Auswahl der Laserdiode oder der IR-LEDs beachten. Dem Empfänger ist ein Verstärker nachgeschaltet. Er liefert schon ein ausreichendes Signal, um z. B. einen Kopfhörer anzusteuern. Da bei Lautsprecherbetrieb mehrere Personen mithören können, haben wir zusätzlich einen 1-W-Verstärker, den TDA7052, vorgesehen. An ihn kann ein Lautsprecher mit 8 Ω Impedanz angeschlossen werden. IC3 zur Spannungsversorgung vervollständigt die Schaltung.

■ Senderseite

Auf der Sendeseite ist eine Laserdiode mit Kollimator-Optik (wie im Laserpointer) optimal. Allerdings werden wir so etwas kaum finden. Laserpointer werden nun mal nur für den sichtbaren Bereich hergestellt. Die Kollimator-Linse ist aber ausgezeichnet verwendbar. Wir benötigen also eine Laserdiode im Infrarotbereich. Auch wenn wir den Strahl nicht sehen können, darf die Leistung nicht über 1 mW liegen. Unsere Augen werden diese Beschränkung danken.

Eine Stabilisierung der Ausgangsleistung ist in dieser Schaltung nicht zwingend erforderlich. Wir können die Laserdiode, ähnlich einer LED, einfach über einen Vorwiderstand betreiben – beachten Sie die entsprechenden Werte des jeweiligen Datenblatts. Der Nachteil ist, dass dabei die Alterung der Laserdiode nicht ausgeglichen wird. Das sollte aber hier nicht stören.

Bei kürzeren Entfernungen reicht auch eine Leistungs-LED mit vorgesetzter Linse. Damit sich ein gut gebündelter Strahl ergibt, kann vor die LED eine Lochblende gesetzt werden. Dazu eignet sich Aluminiumfolie, in welche mit einer Nadel ein Loch gepekt wird. Diese Version ist preiswert und ungefährlich, kommt aber nicht an die Möglichkeiten mit einer echten Laserdiode heran. Allerdings erreicht man durch die relativ hohe LED-Leistung einen Ausgleich.

sondern direkt aus der Eingangsspannung, z. B. der Batterie. In jedem Fall müssen wir den Widerstand R6 an die Flussspannung und den maximal zulässigen Strom der IR-LEDs anpassen.

Eingangsseitig kann an SK3 eine beliebige NF-Quelle, z. B. der Kopfhörerausgang eines Verstärkers, angeschlossen werden. Aber auch ein Elektretmikrofon mit integriertem Verstärker ist anschließbar. Die Speisung des Mikrofons erfolgt über R10. In dieser Anwendung ist Jumper 1 durch eine Drahtbrücke zu schließen.

Für die Verwendung als Lichttelefon muss die Schaltung zweimal aufgebaut werden, eines für jede Seite.

■ Nachbau

Der Nachbau ist durch das vorgeschlagene Platinenlayout nicht besonders kompliziert. Insbesondere werden nur bedrahtete Bauelemente verwendet. Die Platinenlayouts und den Bestückungsplan finden wir in den Bildern 4, 5 und 6. Die Platine ist nur 89 mm $\times$ 63 mm groß. Sie wurde bewusst nicht als einseitige Leiterplatte entworfen. Einerseits sind auf der Platine sehr kleine Signale zu verarbeiten und andererseits fließen durch die LEDs relativ große Ströme. Das führt sehr leicht zu einer Beeinflussung. Durch den zweiseitigen Platinenentwurf mit großen Masseflächen werden Störungen weitestgehend unterdrückt. Die Leiterplatte lässt sich durch die ausschließliche Bestückung mit bedrahteten Bauelementen relativ schnell aufbauen. Und wenn wir dabei keinen Fehler gemacht haben, so wird sie auch auf Anhieb funktionieren.

Damit wir nicht erst lange nach einem Dosentelefon suchen müssen – wir sind ja vorbildlich und verwenden nur noch Mehrwegflaschen – empfiehlt sich der erste Test in der Version als Lichttelefon. An den Eingang kann z. B. ein Radio oder ein Elektretmikrofon angeschlossen werden. Beim Elektretmikrofon als NF-Quelle darf die Brücke über Jumper 1 nicht vergessen werden. Strahlen wir mit den Infrarot-LEDs gegen eine Wand, so sollte empfangsseitig aus dem Kopfhörer oder Lautsprecher etwas zu hören sein. Je nach Entfernung ändert sich auch der Empfangspegel. Mit dem Potenziometer R1 können wir eine optimale Lautstärke einstellen. In

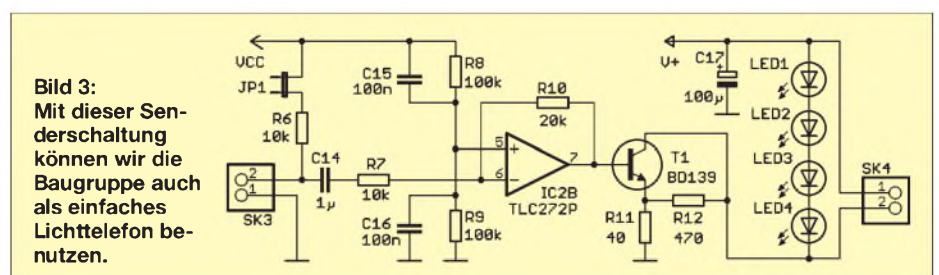


Bild 3: Mit dieser Senderschaltung können wir die Baugruppe auch als einfaches Lichttelefon benutzen.

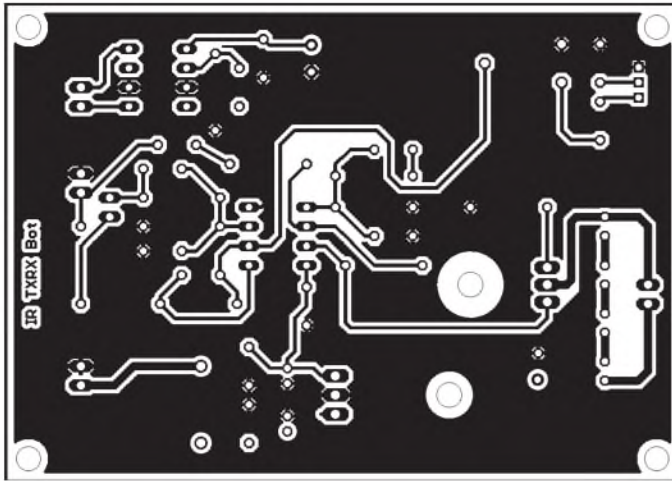


Bild 4: Layout der Löt- bzw. Unterseite der nur 89 mm x 63 mm großen Platine

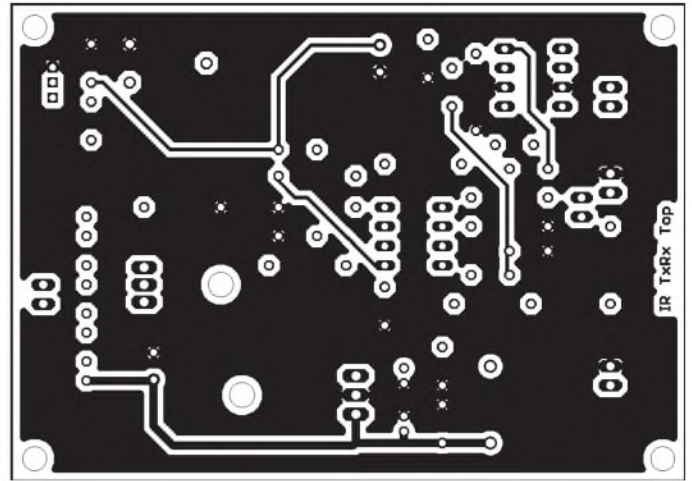


Bild 5: Layout der Oberseite der Platine; die Massefläche hat vorrangig den Grund in einem störungsarmen Betrieb.

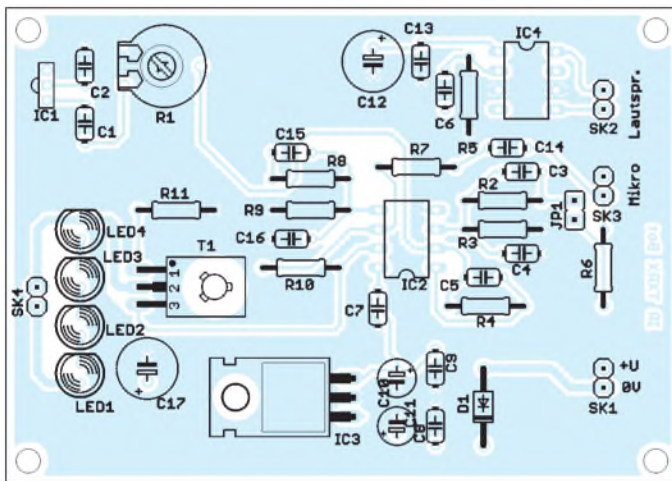


Bild 6: Bestückungsplan der Platine; es werden ausschließlich bedrahtete Bauelemente eingesetzt.

dieser Anordnung reicht für den Test sogar nur eine Baugruppe.

■ Optik schafft Reichweite

Um eine optimale Signalqualität auch bei größeren Entfernungen zu erzielen, kann sich der Aufbau nicht nur auf die elektronischen Baugruppen beschränken. Etwas Optik ist schon notwendig. Minimal benötigen wir ein Objektiv und ein Infrarotfilter vor dem Fotoempfänger. Ein hochwertiges Objektiv ist aber nicht notwendig. In den meisten Fällen reicht eine Linse. Geeignete Typen sind nicht ganz billig. Wir können Sie aber preiswert aus Ferngläsern gewinnen, wie sie aus fernöstlicher Produktion oft auf Wochenmärkten angeboten werden. Nachteilig ist der durch die Brennweite bedingte Abstand zwischen Linse und Fotodiode.

Um störende Wellenlängen des sichtbaren Spektrums auszufiltern, benötigen wir zusätzlich ein Infrarotfilter. Auch hier können wir uns im optischen Fachhandel, sprich Fotoladen, umsehen. Für Infrarotfotografie gibt es dort geeignete Filter. Eine Alternative bilden spezielle Filterfolien. Aus der Kombination mehrerer Folien der Firma Rosco (z. B. Supergel 27 und 385) erhält

man ein ausreichend gutes Filter. Diese Folien sind recht stabil und man bekommt für relativ wenig Geld viel Folie. Eine andere Quelle für gute Infrarotfilter sind Flohmärkte. Die Anbieter dort wissen oft gar nicht, was sie für Schätze besitzen. Eine wichtige Voraussetzung ist die Stabilität. Der gesamte optische Aufbau muss stabil ausgeführt sein. Andernfalls hören wir mit Ausnahme der Störgeräusche nichts. Und noch ein Tipp: Wenn Sie wirklich ein Dosentelefon abhören wollen, so muss der am Faden reflektierte Laserstrahl über die Optik auf den Fotosensor gebündelt sein. Jede andere Reflexion, die zusätzlich den Empfänger trifft, führt zu einer Reduzierung der Empfangsqualität bis zu dem Punkt, wo nichts mehr zu hören ist. Aus diesem Grund sollte sich das nächste Hindernis weit hinter dem Faden befinden. Genau deshalb ist der Anordnung nach Bild 1, links, der Vorzug zu geben.

■ Sicherheitslücke schließen

Heute gibt es überall Lücken, wenn wir den Medien vertrauen dürfen: Rentenlücke, Einkommenslücke, Versorgungslücke und natürlich die Sicherheitslücke. Niemand will über die Fensterscheibe abgehört werden.

Also müssen wir diese Sicherheitslücke schließen. Auch dafür gibt es – zumindest bei der Fensterscheibe – einen Trick. Man nimmt einfach einen Elektromagneten, wobei der Kern, ähnlich einer Lautsprechermembran, durch ein ausreichend starkes Signal ausgelenkt wird und schließt ihn z. B. an einem Radio oder Generator an. Der Kern des Elektromagneten wird nun fest mit der Scheibe verbunden. Dadurch vibriert die Scheibe im Rhythmus des Radiosignals und der Lauscher hört nichts mehr vom Gespräch im Raum.

■ Gesetze beachten

In einem ordentlichen Staat ist fast alles geregelt und es gibt einiges zu beachten: die Gesetze. Im rechtlichen Sinne handelt es sich bei einem Lichttelefon um ein Funkgerät zur Nachrichtenübermittlung. Trotz Deregulierung der Kommunikation unterliegt es den Bestimmungen für Funkgeräte. Allerdings gibt es bei der Übertragung mit Infrarot und Licht einige Einschränkungen. Erstens können Sie auf Ihrem Grundstück übertragen was Sie wollen, auch wenn ein fremdes Grundstück dazwischen liegt. Dagegen hat niemand etwas und Sie müssen niemanden fragen. Wenn Sie die Übertragung aber zwischen Grundstücken verschiedener Eigentümer durchführen wollen, müssen Sie auf jeden Fall die gesetzlichen Vorschriften [4] einhalten. Sie wurden schon mehrfach im FUNKAMATEUR behandelt, sodass wir an dieser Stelle nicht weiter darauf eingehen. info@sander-electronic.de

Literatur

- [1] Computer Club 2: www.cczwei.de
- [2] Computer Club 2, Deutschland, Deutschland über alles: www.cczwei.de → Neuigkeiten → 12.11.2007
- [3] gulli Community Verein, Im RAM ist gespeicherte Information, muss geloggt werden: www.gulli.com/news/torrentspy-im-ram-ist-2007-08-28/
- [4] Greil, P., DL7UHU: Zur gegenwärtigen Rechtslage für Amateurfunk oberhalb 300 GHz, FUNKAMATEUR 53 (2004) H. 8, S. 861

High-End-DDS-VFO mit dem AD9912 von Analog Devices (2)

Dipl.-Ing. DETLEF ROHDE – DL7IY; Dipl.-Ing. GÜNTER RICHTER – DL7LA;
Dipl.-Phys. WULF-GERD TRAVING – DL1FAC

In dieser abschließenden Folge geht DL7IY auf die Erzeugung des Systemtakts ein, schildert die Problematik synchroner Ansteuerung zweier DDS, beschreibt den Versuchsaufbau näher und zeigt ein Schaltbild sowie weitere Messergebnisse. Der aktuelle Stand des Projekts wird in einem Nachtrag beschrieben und auf bereits entwickelte Leiterplatten hingewiesen.

■ Synchrone Steuerung

Um sinusförmige Quadraturssignale mit fein einstellbarer Phasenlage zu erzeugen, wäre es sicher attraktiv, zwei AD9912 synchron zu steuern. Wulf-Gerd, DL1FAC, hat diese Möglichkeit bereits erprobt und den Systemtakt an beide von ihm auf einer gemeinsamen Platine (Bild 7 in Teil 1) aufgebauten Hybrid-Module angelegt. Leider zeigt sich, dass zur wirklich phasenstarken Verkopplung beider DDS zusätzlicher Schal-

solche Komponenten an. Dabei handelt es sich in der Regel um Oberflächenwellen-Oszillatoren (SAW-Oszillatoren), die in geringen Stückzahlen leider schwer zu beschaffen sind. Aus einem Vorgängerprojekt war bekannt, dass Epson-Toyocom Oszillatoren liefert, die bis zu einer maximal möglichen Frequenz von 700 MHz gefertigt werden. Wegen der langen Lieferzeiten des 700-MHz-Oszillators habe ich den DDS-Generator anfangs mit einem 500-MHz-

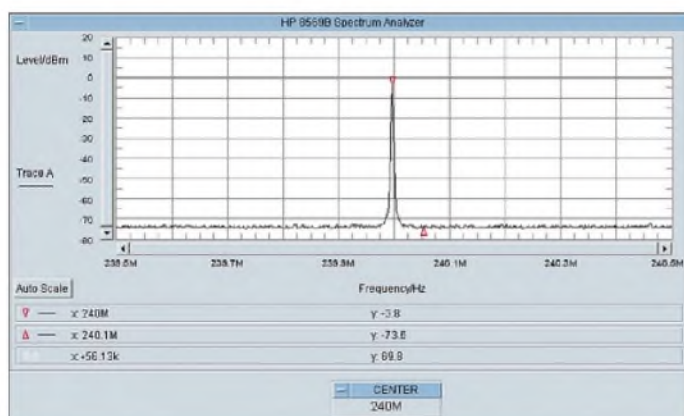


Bild 9:
Ausgangssignal
des DDS-VFOs
bei 240 MHz

Bild 10:
Rauschseitenband
des DDS gemessen
mit Quarzfilter
21,4 MHz,
DDS-Träger auf
Filterflanke
abgesenkt

Fotos, Screenshots:
DL7IY (1), DL7LA (1),
DL1FAC (2)

tungsaufwand notwendig ist. Eine mögliche Lösung beschrieb David Brandon, der Chefentwickler der DDS-Gruppe bei ADI [10]. Durchaus interessant ist aber der Aufbau eines zweiten DDS, wenn der Anwender nur zwei unabhängige Testsignale mit gleichen Eigenschaften benötigt (z. B. für Zweitontests).

■ Systemtakterzeugung

Obwohl der AD9912 einen internen Taktvervielfacher besitzt, mit dem auch 1 GHz Systemtakt erzeugt werden kann, haben wir bewusst darauf verzichtet, diesen im Interesse höchster Qualität des Ausgangssignals einzusetzen. Wie auch bei anderen zuvor erprobten DDS-Bausteinen hat sich wieder gezeigt, dass von einem mittels PLL erzeugten Systemtakt nicht die besten Eigenschaften bezüglich des Phasenrauschens erwartet werden können. Bei 1 GHz ist jedoch die Technologie zur Herstellung von so genannten Grundwellen-Oszillatoren bereits nahe an ihrer heute möglichen Obergrenze. Nur wenige Hersteller bieten


Oszillator dieser Familie (EG2102CA) versorgt. Es ist zu erwarten, dass die zwar etwas reduzierte Taktrate von 700 MHz (gegenüber 1 GHz) dennoch für die meisten Anwendungen ausreichend sein wird. Da ich den Baustein, wie auch den DDS, auf eine DIL-Fassung adaptierte (Bild 8 in Teil 1), lässt er sich ggf. leicht aus dem System entfernen und durch einen besser geeigneten ersetzen. Ein aus einer weiteren DIL8-Fassung hergestellter Adapter kann den DDS-Takteingang auch koaxial mit einem Laborgenerator verbinden.

Im Dezember 2007 sind verschiedene alternative Hersteller von Taktoszillatoren angesprochen worden, die evtl. auch 1-GHz-Oszillatoren liefern können, welche sehr gute Werte bezüglich Phasenrauschen und Jitter aufweisen. Die Technologie ist auch hier im Fluss. Dabei versucht man, mittels digitaler Signalverarbeitung (engl.: Digital Signal Processing, DSP) diese kritischen Eigenschaften zu optimieren. So ist man gut beraten, im Interesse weiterer Optimierung ein flexibles Modulare System aufzubauen.

■ Aufbau einer DDS-Baugruppe

Um einer stark differenzierten Gruppe von möglichen Anwendern gerecht zu werden, ist es notwendig, eine Baugruppe zu entwickeln, die viele Optionen offen lässt. Ursprüngliches Ziel war zunächst nur die Entwicklung eines Quadratur-DDS für die Anwendung in softwaredefinierten Radios. Wir kamen jedoch zu der Überzeugung, dass hier nicht festgelegt sein sollte, welche Art Mischer der Anwender einsetzt. Auch wollten wir die Möglichkeiten zu experimentieren nicht einschränken.

Der bereits im ersten Teil erwähnte QSD-Treiber mit GAL ist geeignet, auch verschiedene Mischerkonzepte zu bedienen, da er nicht nur Signale mit jeweils 25 % Tastverhältnis, sondern auch solche mit 50 % liefert. Die Programmierung kann auch berücksichtigen, dass ein Schalter ggf. mit aktiv Low oder High angesteuert werden muss. Wir halten es für richtig, den Treiber in der Nähe des Mixers anzuordnen (s. Eingangsteil in [7] und Bild 14).

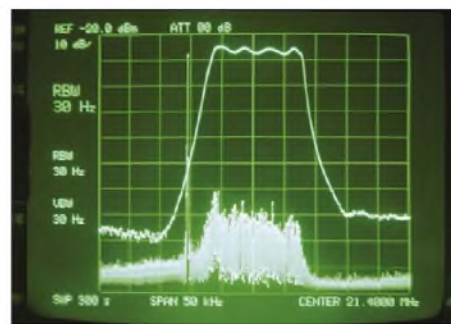

Ein kompletter Transceiver benötigt auch einen Sendemischer mit Nachfilterung. Die SDR-Entwickler (z. B. Flexradio) haben hier bereits Lösungen vorgestellt. Auch ist Vorselektion beim Empfang unerlässlich. Die Controller-Software wird dahingehend erweitert, dass Peripheriegeräte, wie z. B. ein Preselektor, angesprochen werden können. Zu Beginn des Projekts hatte ich noch keine zusätzliche Platine entworfen, die zum Betrieb eines AD9912 unsere Versuchsschaltungen ersetzen könnte.

Die preiswerteste Variante ist sicher, einen etwas optimierten Aufbau wie unsere Versuchsaufbauten (Bilder 1 und 7 in Teil 1) zu realisieren. Dies kann auf einer geeigneten Lochrasterplatte geschehen und der Anwender hat somit höchstmögliche Freiheit zur eigenen Gestaltung. Die von mir entwickelte Hybrid-Platine für den DDS kann ich bei vorliegendem Interesse beisteuern und evtl. auch eine Vorbestückung organisieren.

Leider ist es mir nicht möglich, die DDS vorab zu besorgen und bereitzuhalten. Eine optimierte Version der Modul-Platine habe ich bereits entworfen.

■ Stromlaufplan

Günter, DL7LA, hat sich die Mühe gemacht, eine Minimalkonfiguration als Stromlaufplan zu zeichnen (Bild 13). Es sind alle wichtigen Schnittstellen vorhanden. Beim Entwurf wurde darauf geachtet, dass am D/A-Umsetzerausgang eine galvanische Trennung möglich ist. Besonderer Wert wurde auch auf den Schutz des DDS gelegt, welcher derzeit noch etwas teuer ist. Weitere Bauelemente sind recht preiswert, wenn man den Taktoszillator nicht berücksichtigt. Dieser kostet derzeit etwa 25 €. Günter verwendete hier auch schon versuchsweise einen Oszillator aus einem „geschlachteten“ Fernthermometer mit 433,92 MHz Ausgangsfrequenz. Wulf-Gerd, DL1FAC, experimentierte mit einem SAW-Oszillator (868 MHz) aus einer Garagentorsteuerung. Die Stabilität solcher Produkte ist selbstverständlich nicht ausreichend, mag jedoch zeitweise für Experimente genügen. Für den ATMega32 ist vorgesehen, diesen in der Schaltung programmieren zu können. Dies erspart das Umstecken auf einen Programmieradapter. Der Controller ist trotz seines niedrigen Preises (< 5 €) ein recht vielseitig einsetzbarer Baustein mit sehr geringem Leistungsbedarf.

■ Messungen an der DDS-Baugruppe

Gemeinsam haben wir mit uns zur Verfügung stehender Messtechnik verschiedene Messungen an der jeweiligen Baugruppe durchgeführt und die Ergebnisse verglichen. Es liegt auf der Hand, dass wir nicht auf einen hochmodernen Gerätepark zurückgreifen konnten. Wesentliche Untersuchungen bezüglich Phasenrauschen und Nebenwellenfreiheit sind im Datenblatt von Analog Devices gut dokumentiert. Diese nachzuvollziehen, ist mangels geeigneter Ausrüstung nicht jedermann möglich. Dennoch zeigen nachfolgende Beispiele (Bilder 9 und 10), dass es schwer sein wird, mit heutigen Mitteln einen VFO zu bauen, der bessere Eigenschaften aufweist. Auch im VLF-Bereich durchgeführte Messungen machten deutlich, dass erst mit diesem VFO noch schwache, eng benachbarte Signale wahrnehmbar wurden. Viele Funkamateure, die in der Vergangenheit die PLL-Technik nutzten, um einen stabilen VFO zu konstruieren, werden froh darüber sein, dass sie zu einem einfacheren Konzept wechseln können.

■ Nebenwellenreduzierung

Wie bekannt, liefern DDS-Oszillatoren bisweilen systembedingt Ausgangssignale, die unsympathisch durchaus in der Nähe des Nutzsignals auftreten und mit diesem

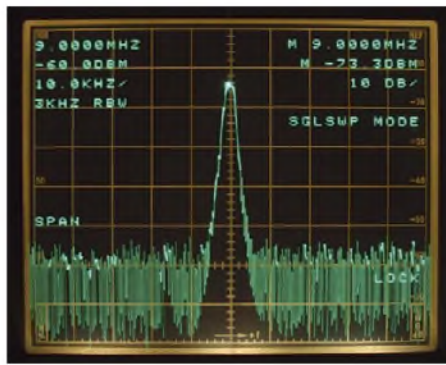


Bild 11: DDS-Harmonische ohne Nebenwellenreduzierung

interferieren können. Da hilft auch keine Filterung, denn im Extremfall können sie sogar deckungsgleich mit diesem sein. Für die Ausfilterung **harmonischer** Nebenwellen hat aber ADI eine Technik [1] entwickelt, die es erlaubt, in Phase invertierte und in Amplitude deckungsgleiche Ausblendsignale zu erzeugen.

Noch intern können beide digital addiert werden, sodass solche Nebenwellen nicht mehr im Ausgangsspektrum enthalten sind. Es können maximal zwei solcher Nebenwellen auf diese Weise eliminiert

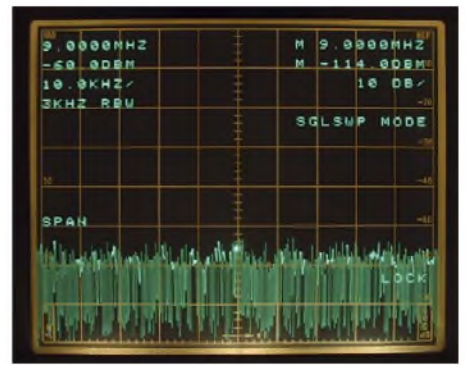


Bild 12: Wirkung der Nebenwellenunterdrückung; Harmonische auf 9 MHz ist beseitigt.

werden. DL1FAC hat solche Experimente bereits durchgeführt (Bilder 11 und 12). Es zeigt sich jedoch, dass die Einstellung von Hand relativ aufwändig ist. Die Einstellparameter unterliegen zudem einer Langzeitdrift, sodass die Implementierung einer automatischen Selbstkalibrierung wünschenswert wäre.

■ Weiterentwicklungen 2008

Inzwischen habe ich bereits eine Trägerplatine für das DDS-Hybrid entwickelt, die auch Taktgenerator, Ausgangsfilterung

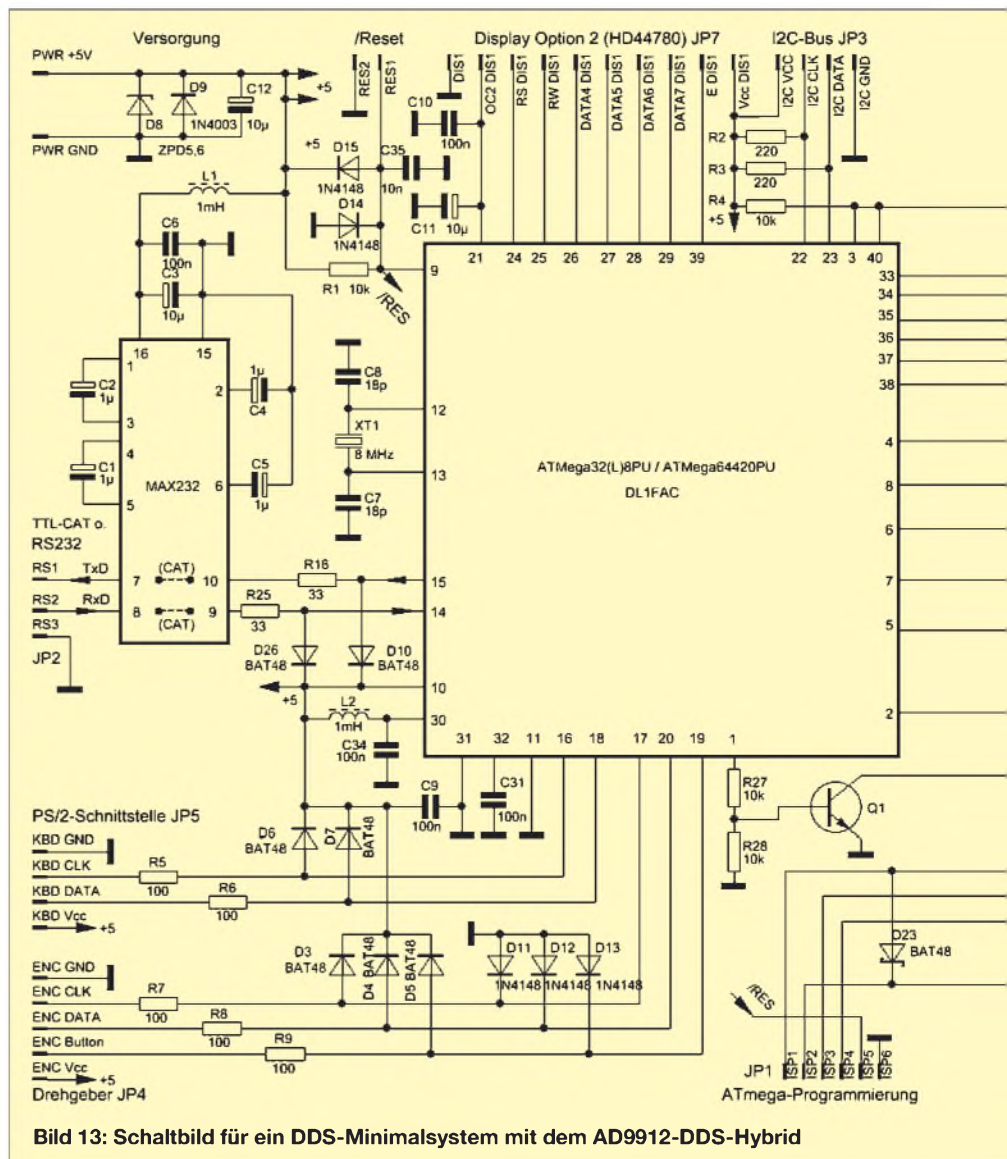


Bild 13: Schaltbild für ein DDS-Minimalsystem mit dem AD9912-DDS-Hybrid


und für den Betrieb erforderliche Spannungsregler sowie Schutzbeschaltung enthält (Bild 13, rechts). Die Platine (*DDS-Main*) ist so konstruiert, dass sie ggf. durch eine zweite mit reduzierter Bestückung ergänzt werden kann.

Beide lassen sich übereinander montieren, falls zwei DDS zum Einsatz kommen sollen (Bild auf S. 352). Über Pfostenstecker werden Datenleitungen und Betriebsspannungen übergeben. Für meinen geänderten Testaufbau habe ich jedoch separate Speisung der beiden Baugruppen mit 5 V gewählt und auf diesen Spannungsregler bestückt.

Für den Controller entwickelte ich eine separate Baugruppe (*DDS-CTRL*, Bild 13, links), die auch von Anwendern genutzt werden kann, die nicht den DDS aufbauen, sondern ihn nur für Steuerzwecke (s. o.) verwenden wollen. Sie enthält notwendige Schnittstellen, wie sie als mögliche Optionen dem Blockschaltbild (s. Teil 1) zu entnehmen sind. Auf der Platine (80 mm × 100 mm) ist bereits ein RS232-Anschluss

(Sub-D9) sowie eine PS2-Buchse vorgesehen. Zusätzlich gibt es noch einen Anschluss für die Einspeisung eines PPS-Signals (Sekundentakt). Steht eine Quelle, wie z. B. ein geeigneter GPS-Empfänger, zur Verfügung, so kann die Ausgangsfrequenz des DDS auf diese Weise kalibriert werden. DL1FAC arbeitet daran, die Software so zu gestalten, dass dieser Vorgang automatisch abläuft und hat hierfür bereits Experimente durchgeführt.

Die aus dem gleichen Taktoszillator versorgten DDS-Baugruppen habe ich inzwischen zusammen mit meinem Quadratur-Mischer mit zwei AD831 ebenso getestet, wie die mit nur einer DDS-Hauptplatine bestückte Versuchsschaltung. Beim letzten Test erzeugte ich die notwendigen Quadratur-LO-Signale dabei wieder mit einem Teiler wie bereits in Teil 1 beschrieben. Die einfache Schaltung zeigt Bild 14. Für den AD831-Mixer bleiben die Anschlüsse F1 bis F4 (Pins 12, 13, 17, 18) unbenutzt. Da die ausgegebenen Signale TTL-Pegel haben, ist die Mischeransteuerung

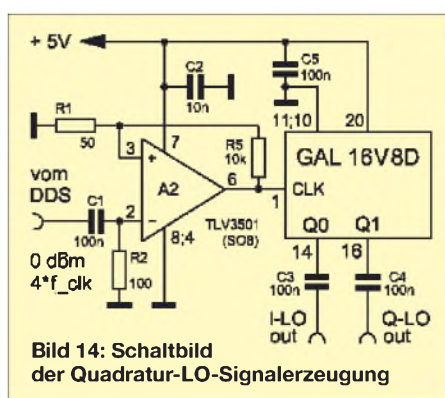

**Bild 14: Schaltbild
der Quadratur-LO-Signalerzeugung**

rung kein Problem. Auch zur Erzeugung von Quadratursignalen aus einer anderen Quelle kann sie verwendet werden. Mit dieser Anordnung ist eine Software-Korrektur der Phasenbalance prinzipbedingt nicht möglich. Werden zwei DDS-Module eingesetzt, kann dies aber mittels Tastatureingabe in feiner Stufung geschehen. Die Software gestattet auch die Speicherung einer einmal gefundenen optimalen Einstellung. Da der AD831 eine Ansteuerung mit LO-Signalen mit einem Pegel bis -10 dBm zulässt, ist es möglich, beide Varianten ohne zusätzlichen Aufwand zu bedienen. Ein Amplitudenabgleich der LO-Signale ist in der Regel auch deshalb nicht nötig, da der AD831 einen internen begrenzenden Verstärker für diese integriert hat. Für den Quadratur-TRX-Mischer habe ich ebenfalls eine Leiterplatte entworfen, über die in einem späteren Beitrag berichtet werden soll, damit der Aufbau eines kompletten Transceivers [1] (Platine PLB-10 sowie Bauteilsatz BX-175 beim FA-Lesserservice erhältlich – d. Red.) weiter vereinfacht werden kann.

■ Schlussbemerkungen


Sicher kann man sich noch viele Anwendungen für den High-End-DDS-VFO vorstellen, ebenso andere Varianten. Einige Leser werden bemängeln, dass keine Einplatinenlösung angeboten wird. Dies wäre sicher möglich, schränkt jedoch die Flexibilität beim Experimentieren eher ein. Ob die bereits als Muster hergestellten Leiterplatten in Serie gefertigt und angeboten werden, ist stark vom Leserinteresse abhängig. Wir möchten die Leser deshalb auffordern, in Zuschriften entsprechende Wünsche zu äußern.

Für die Unterstützung beim Bestücken der Hybrid-Platinen mit dem AD9912 möchten wir Reinhold Ziegler, DL7JZ, und Klaas Timm, DL4LBK, sehr herzlich danken.

dl7iy@darc.de

Literatur

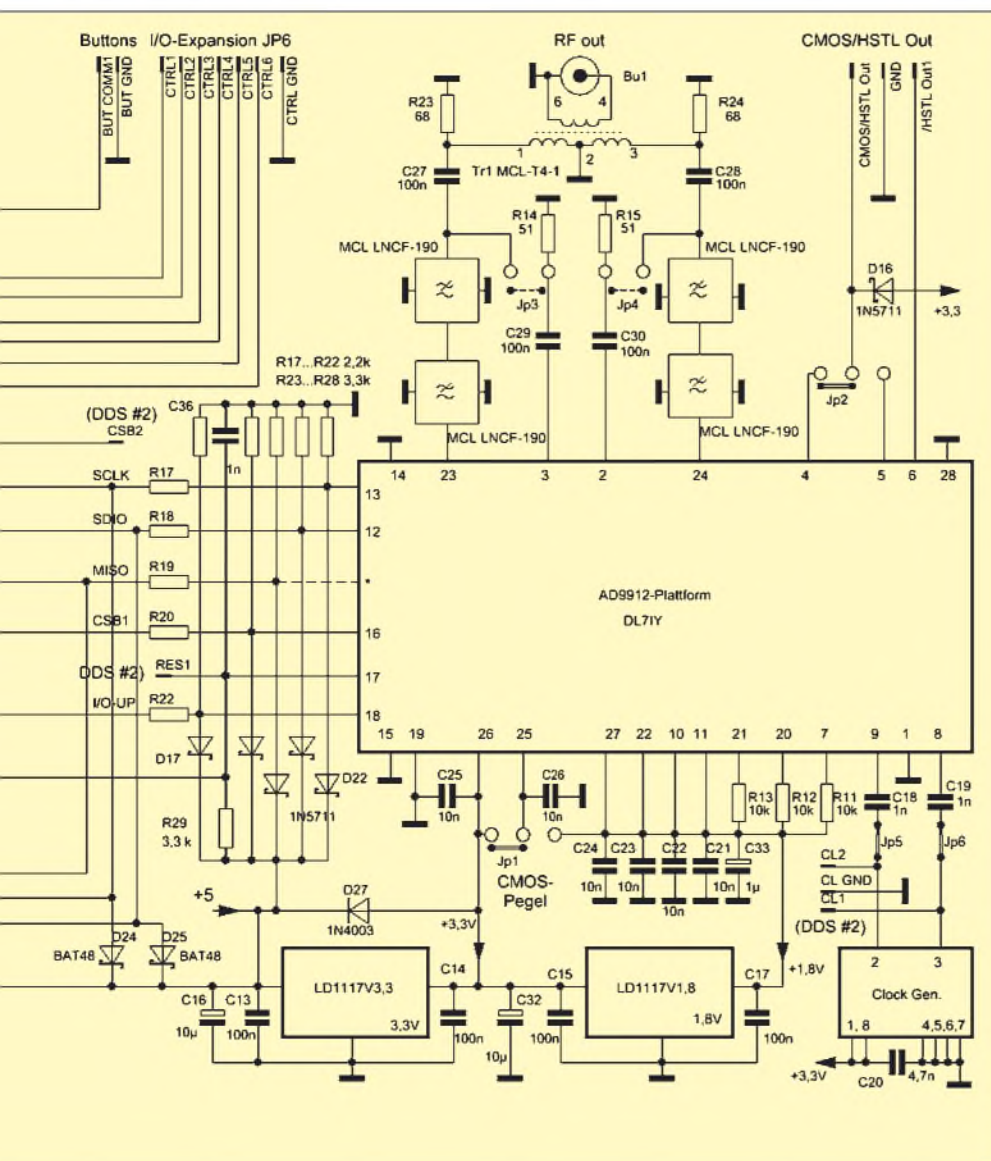- [10] Brandon, D.: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers. Analog Devices, Application Note AN605, www.analog.com



400-W-Transistor-Endstufe für 160 m bis 6 m (1)

KLAUS HABER – OE2KHM

Das im Folgenden vorgestellte Projekt einer 400-W-Transistor-Endstufe für 160 bis 6 m mit Tastbildschirm und Mikrocontrollersteuerung repräsentiert den gegenwärtigen Stand der Technik. Wegen des erheblichen Aufwands stellt dieser Beitrag zunächst noch keine 1:1-Bauanleitung dar.

Als Funkamateur beschäftige ich mich mit großer Begeisterung mit dem Selbstbau von Amateurfunkgeräten. Nach dem erfolgreichen Bau einer Linear-Röhrenendstufe für den Kurzwellenbereich, begann ich mich an die Konstruktion einer Halbleiter-Kurzwellenendstufe für Linearbetrieb und den Frequenzbereich 1,5 bis 52 MHz zu wagen. Beim Recherchieren musste ich

50- Ω -System anzupassen, bedient man sich in der Regel selektiver Anpassungen, die bei jedem Frequenzwechsel nachjustiert werden müssen. Diese Selektivität hat aber den angenehmen Effekt zur Folge, dass zusätzliche Oberwellenfilter entfallen können. Eine Röhrenendstufe ist auch gutmütiger gegenüber Fehlanpassungen. Schutzschaltungen sind daher in der Regel

Leider sind Transistoren empfindlicher gegenüber Fehlanpassungen. Eine Schutzschaltung für die nicht gerade preisgünstigen Halbleiter ist daher unumgänglich.

Ein Vorteil von Transistoren ist neben dem verschleißfreien Betrieb auch die höhere Verstärkung und der höhere Gesamtwirkungsgrad. So lassen sich mit relativ geringen Steuerleistungen hohe Ausgangsleistungen erzielen.

Die Anpassung des Ausgangskreises einer Röhrenendstufe an die Antenne erfolgt meist per Hand, da eine Automatisierung auf Grund der zu bewegenden Massen (Drehkondensatoren, Rollspulen) schwer möglich ist. Mikrocontroller werden daher nur zur Leistungsmessung eingesetzt.

Bei Breitband-Transistorendstufen mit zuschaltbaren fixen Oberwellenfiltern bietet sich der Einsatz eines Mikrocontrollers als Steuerzentrale schon eher an. Darüber hinaus kann der Controller die Schutzmaßnahmen koordinieren, einen Tastbildschirm zur komfortablen Anzeige von Leistung



Bild 1:
Ansicht der Endstufe


feststellen, dass Veröffentlichungen dazu eher schon älteren Datums oder unvollständig waren. Die dort angeführten Bauteile sind außerdem nur schwer oder gar nicht mehr erhältlich.

Für mich war das Grund genug, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Das Ergebnis werde ich in zwei Teilen vorstellen, wobei im ersten Teil prinzipielle Angaben erfolgen und im zweiten Teil mehr auf Details und technische Feinheiten eingegangen wird. Um das Projekt auch weniger technisch versierten Amateuren zugänglich zu machen, habe ich die Beschreibung einfach und leicht verständlich gehalten. Auf die zum Teil komplizierte und komplexe mathematische Berechnung und Darstellung diverser Schaltungsteile, vor allem im Bereich der Breitbandverstärkermodule, werden wir verzichten.

■ Grundsätzliches

Vielleicht vorweg noch ein paar Sätze zu den prinzipiellen Unterschieden zwischen einem KW-Linear-Leistungsverstärker mit Röhren und einem mit Transistoren. Eine Röhre ist im Ausgangskreis immer wesentlich hochohmiger als ein Halbleiter. Um den Röhrenausgangskreis an ein

Bild 2:
Alle Baugruppen der Endstufe sind auf einem soliden Chassis montiert.

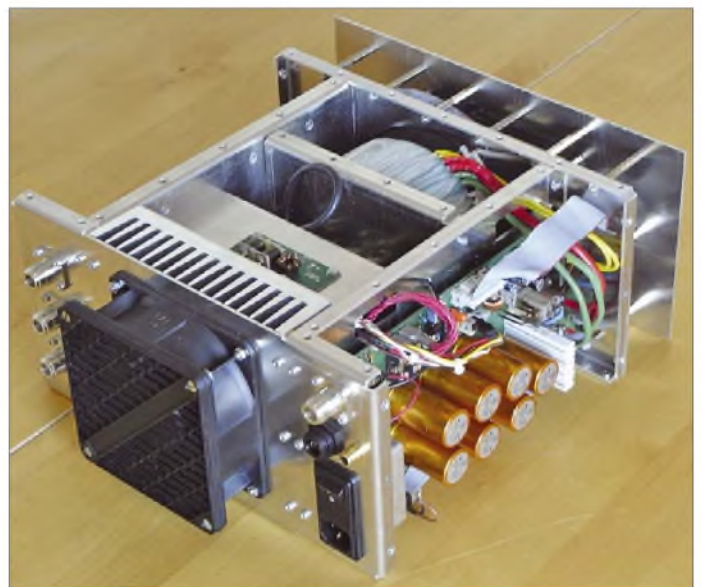

entbehrlich. Da Röhren einer Alterung unterliegen, müssen sie nach bestimmten Betriebsstunden ausgewechselt werden. Die verschiedenen Hilfsspannungen verschlechtern zudem den Gesamtwirkungsgrad eines Röhrenverstärkers.

Im Gegensatz zu Röhren sind HF-Transistoren in ihren Impedanzen in der Regel niederohmig. Für den Betrieb benötigt man relativ niedrige Betriebsspannungen (typisch sind 12 bis 100 V), dafür aber hohe Ströme. Eine Transistorendstufe, die den gesamten KW-Bereich abdeckt, ist meist als Breitbandverstärker ausgeführt. Zur Anpassung an 50- Ω -Systeme bedient man sich eines Transformators. Auf Grund der fehlenden Selektivität müssen zur Verringerung der Oberwellen zusätzliche Filter zwischen Verstärkerausgang und Antenne eingefügt werden.

und anderen Betriebsdaten ansteuern bzw. abfragen. Durch seinen Einsatz entfallen außerdem mechanischen Bedienelemente.

■ Anforderungen

Um viele Einsatzfälle abdecken zu können, sollte die Endstufe den Betrieb auf den Bändern 160 bis 6 m ermöglichen. Als Ausgangsleistung sind etwa 400 W bei maximal 10 W Steuerleistung vorgesehen. Um Dauerbetrieb unbeschadet zu überstehen, versteht sich eine ausreichende Belüftung mit großem Kühlkörper und Lüftersteuerung von selbst. Alle Filter zur Beseitigung von Oberwellen auf ein störungsfreies Ausmaß müssen vorhanden sein. Eine genaue Leistungsmessung, SWV-Berechnung, Strommessung und Temperaturmessung bzw. Temperaturüberwachung war zu integrieren. Um auch

Tabelle 1: Technische Daten

Frequenzbereich	1,8 bis 52 MHz
Ausgangsleistung	bis ≈ 400 W bei 1,8 bis 30 MHz, bis ≈ 300 W bei 50 bis 52 MHz
Eingangsleistung	≤ 10 W für Vollaussteuerung
Endstufentransistoren	4 × HF-FET à 150 W/50 V bzw. 100 V
Schutzschaltung	SWV, Temperatur, zu hohe Eingangsleistung
Nebenwellenaussendung	≤ 50 dB
Intermodulationsabstand 3. Grades	≥ 30 dB
Spannungsversorgung	230 V, ≤ 5 A
Kühlung	Aluminiumkühlkörper, drei temperaturgeregelte Lüfter
Anzeige	LC-Display, 95 mm × 60 mm
Bedienung	Tastbildschirm, USB oder RS232
Abmessungen (B × H × T)	310 mm × 160 mm × 360 mm
Masse	13 kg

an fehlangepassten Lasten die Funktion der Endstufe nicht zu beeinträchtigen, müssen entsprechende Schutzfunktionen vorhanden sein. Die elektrischen Daten sowie die Zuverlässigkeit müssen professionellen Ansprüchen genügen.

Der Anschluss von mindestens drei Antennen soll möglich sein. Zur Fernsteuerung der Endstufe muss eine PC-übliche Schnittstelle (USB, RS232) vorhanden sein. Ein Betrieb aus Akkumulatoren ist nicht vorgesehen, da die Energieversorgung über das 230- bzw. 115-V-Wechselspannungsnetz erfolgt.

Die Integration eines Antennentuners ist nicht notwendig, da das HF-Signal in der Regel über koaxiale 50-Ω-Leitungen den Antennen zugeführt wird und sich externe Anpassungen an ihren Fußpunkten befinden. Um die Endstufe für Selbstbauer interessant zu halten, müssen die Materialpreise in einem erträglichen Rahmen bleiben und das Projekt nachbausicher sein. Die Aufbereitung des Projekts zu einem Bausatz, inklusive Gehäuse, ist angedacht.

■ Allgemeines

Zugegebenermaßen erscheint das Projekt den Anforderungen nach sehr umfangreich und auch gar nicht so einfach umzusetzen. Sehr schnell wird klar, dass eine Endstufe nicht nur aus einem Leistungsverstärker besteht. Vor allem ist eine stabile Mechanik für eine ordentliche Funktion unumgänglich. Gliedert man das Projekt aber in einzelne Baugruppen auf, so ist der Überblick leichter zu bewahren. Eine detaillierte Beschreibung aller Schaltungs- teile sowie ein Abdruck aller Schaltbilder und Platinenvorlagen ist hier jedoch nicht

vorgesehen. Ich werde jedoch auf Besonderheiten und Schwierigkeiten, die mir während der Entwicklung aufgefallen sind, eingehen. Weiterhin habe ich Details zur Endstufe auf [1] bereitgestellt.

Der Prototyp entstand vor ungefähr einem Jahr und seit dem fast täglich ohne Probleme im Einsatz. Bei dem hier vorgestellten Projekt wurde er noch einmal überarbeitet und Fehler beseitigt bzw. Verbesserungen eingebracht. Hauptsächlich habe ich Veränderungen im Bereich der Endstufenmodule und der graphischen Benutzerführung durchgeführt. Software-Änderungen können durch einen integrierten Bootloader jederzeit auch später realisiert werden.



Bild 3: Die eigentliche Endstufe besteht aus zwei Modulen nebst Leistungsaufteilung und -zusammenführung. Fotos: OE2KHM

Da jede Baugruppe für sich eine abgeschlossene Funktionseinheit bildet, ist es möglich, nur interessierende Einheiten für eigene Anwendungen zu verwenden. Den modularen Aufbau habe ich konsequent beibehalten. Nachbauern empfehle ich, erst eine Baugruppe fertigzustellen, bevor mit der nächsten begonnen wird. Sofern die Baugruppen mit elektronischen Komponenten versehen sind, findet jede Baugruppe auf einer Platine Platz.

Zur Erreichung eines kompakten Aufbaus war es notwendig, auch SMD-Bauteile zu verwenden. Doch einzig der Aufbau der CPU-Platine (nur SMD) ist schwierig. Bei genügendem Interesse könnte ich diese

Platine auch vorbestückt anbieten. Auf allen anderen Leiterplatten befinden sich zwar vereinzelt SMD-Bauteile, die aber entsprechend groß sind und von einem mit dem Löten halbwegs Vertrauten ohne Weiteres auch selbst aufzulöten sind.

Großes Augenmerk habe ich auf die Mechanik gelegt. Ein stabiles Metallgehäuse ist nicht nur bei dieser Endstufe für eine gute Funktion mindestens so wichtig, wie die Auswahl der elektronischen Bauteile und ihre Verarbeitung. Eine ordentliche Entwicklung ist dem selbstverständlich vorausgesetzt.

Die bei der Entwicklung aufgenommenen Messprotokolle sind ebenfalls über [1] zugänglich.

■ Blockschaltbild, Übersicht

Wie Bild 5 zu entnehmen ist, ist die zentrale Komponente des Projektes, neben den Endstufenmodulen, die CPU-Platine. Von ihr aus werden alle Bedieneinheiten, Ausgabeeinheiten und Kontrolleinheiten verwaltet. Für die Auswahl des Steuerrechners waren neben der erforderlichen Leistung auch die günstige und gute Entwicklungsumgebung maßgebend. Die Programmierung des Controllers erfolgt ausschließlich in der Programmiersprache C. Über die nach außen geführte Schnittstelle (USB oder RS232) ist jederzeit ein Firmware-Update möglich. Ein dafür notwendiges PC-Programm ist vorhanden. Dem Interessierten ist es dadurch möglich, Änderungen und Erweiterungen auch im Bereich der Firmware selbst vorzunehmen.

Die Steuerleitungen der CPU-Platine sind in weiterer Folge über Flachbandkabel mit den Platinen FPWRM und PSCATT verbunden. Letztere enthält primär die für die Energieversorgung notwendigen Schaltungsteile wie Gleichrichter, Siebkondensatoren, Stabilisatoren usw. Eine über Relais gesteuerte Einschaltstrombegrenzung verhindert dabei hohe Einschaltstromspitzen. Weiter sind auf dieser Platine eine gleichnungsgesteuerte Sendeumschaltung, ein Verstärker zur Anpassung des Temperatursensors, je ein Schaltverstärker zur Ansteuerung des Lüfters und der Aktivierung der Endstufen-Vorspannungserzeugung sowie ein schaltbarer HF-Leistungsabschwächer vorhanden. Letzterer liegt im HF-Steuersignalpfad des Leistungsverstärkers und wird für Schutzfunktionen und eine eventuelle Leistungsbegrenzung benötigt.

Die Energie zur Versorgung des gesamten Gerätes stellt ein Ringkerntransformator bereit. Seine sekundären Anschlüsse führen ebenfalls auf die PSCATT-Platine. Die Primärseite des Netztransformators ist über ein Netzfilter mit dem Netzanschlusstecker verbunden.

Tabelle 2: Baugruppen

CPU	zentrale Recheneinheit mit Grafikdisplay/Tastbildschirm
PSCATT	Energieversorgung mit Strommessung und Eingangsabschwächer
FPWR	Ausgangsfilter und Leistungsmessung
FAMOD	200-W-Breitband-Leistungsverstärkermodul
PDIV	Steuerleistungsaufteilung
PCOMB	Ausgangsleistung-Zusammenführung
ENC	mechanische Konstruktion, Gehäuse



Bild 4:
Die CPU-Platine ist fast nur mit SMD-Bauteilen bestückt. Der Tastbildschirm wird aufgesteckt.

Auf der FPWRM-Platine befinden sich die zur Oberwellenfilterung notwendigen Tiefpässe. Zur Erfassung des gesamten Frequenzbereiches sind sieben Filter notwendig, die mithilfe von Leistungsrelais umgeschaltet werden. Bild 6 veranschaulicht die Wirksamkeit dieses Filterblocks. Des Weiteren befindet sich auf dieser Platine eine Messbrücke zur Erfassung des hin- und rückwärtslaufenden Anteils der abgegebenen HF-Leistung. Für eine genaue Leistungsmessung werden ihre Ausgangswerte im Controller linearisiert und für die Berechnungen der Ausgangsleistung sowie des Stehwellenverhältnisses und für Schutzfunktionen verwendet. Zur Verteilung des HF-Signales auf drei Antennen befinden sich noch drei weitere Leistungsrelais auf dieser Einheit.

Die eigentliche Endstufe besteht aus vier Platinen. Zum einen sind dies zwei Endstufenmodule für jeweils mindestens 200 W. Zur Aufteilung der Steuerleistung ist die Leistungsteilerplatine PDIV notwendig. Die Addition der HF-Leistung von den beiden Leistungsmodulen erfolgt auf der PCOMB-Platine.

Am Prototypen habe ich noch Versuche mit einer etwas älteren Motorola-Applikation [2] durchgeführt. Sie verwendet je zwei FETs in Parallelschaltung im Gegentakt. KÖGKD hat sich in [3] ebenfalls mit dieser Applikation beschäftigt, die sich leider in puncto Stabilität und Wirkungsgrad als nicht optimal herausgestellt hat. Außerdem war es nicht einfach, die dort erwähnten Kernmaterialien aufzutreiben. Ich habe dann selbst Versuche mit verschiedenen Transistortypen und Kernmaterialien durchgeführt. Als beste Lösung in Bezug auf Stabilität, Wärmeabfuhr, Wirkungsgrad und Preis hat sich die Verwendung von zwei gleichen Verstärkermodule mit 50-V-Typen als HF-Leistungs-FETs in Kombination mit einem Leistungsteiler und einem Leistungsaddierer herausgestellt.

Mittlerweile gibt es neben Motorola (jetzt Freescale) noch genügend andere Hersteller von HF-Leistungs-FETs. Um nicht von einem Hersteller abhängig zu sein, war für mich auch sehr interessant, herauszufinden welche Transistoren im Endstufenmodul Verwendung finden können. Es hat sich herausgestellt, dass durchaus mehrere Typen verschiedener Hersteller einsetzbar

sind. Die Untersuchung und Tests mit verschiedenen FETs (auch 100-V-Typen) sowie die Behandlung des Themas Leistungsbreitbandübertrager [4], [5] könnte Thema eines eigenen Beitrags werden. Vorausschicken möchte ich, dass die Moduleinheit zur meiner vollsten Zufriedenheit seit längerem seinen Dienst versieht. Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist das Gehäuse (ENC). Beim Prototypen in Bild 2 wurde eine Konstruktion aus 5-mm-Aluminiumplatten gewählt. An Stelle der Aluminiumplatten kommen jetzt aber 2-mm-Aluminiumbleche, die zur Versteifung mit Biegekanten versehen sind, zum Einsatz.

■ CPU-Platine

Die CPU-Platine übernimmt die zentrale Steuerung der Endstufe. Aus Leistungsgründen und auch der günstigen Verfügbar-

keit der Entwicklungsumgebung wegen, habe ich mich für einen 16-Bit-Mikrocontroller MB90F474H von Fujitsu entschieden. Den ursprünglich ins Auge gefassten ARM-7-Controller verwende ich aufgrund der recht teuren Entwicklungsumgebung nicht. Der Controller wird in C programmiert, was einen strukturierten, leicht zu lesenden Programmaufbau ermöglicht – er ist von seiner Verarbeitungsgeschwindigkeit und seinen Schnittstellen für diese Aufgabe mehr als ausreichend. Durch den im Controller integrierten Speicher (256 KB Flash, 16 KB RAM) sowie die acht 10-Bit-A/D-Umsetzer werden zusätzliche Peripheriebausteine nicht benötigt. Einzig ein externes EEPROM zur Speicherung von Setup-Daten und einen Rücksetzbaustein habe ich hinzugefügt.

Zur Visualisierung der Betriebsdaten ist der Controller mit einem Grafikdisplay verbunden. Obwohl der Controller einen externen Datenbus zur Verfügung stellt, habe ich das Display aus Gründen der elektromagnetischen Verträglichkeit über Port-Leitungen angeschlossen. Der Tastbildschirm wird mit Hilfe einer kleinen Zusatzschaltung direkt vom Controller angesteuert bzw. über zwei seiner Analogeingänge ausgewertet. Zur Vereinfachung

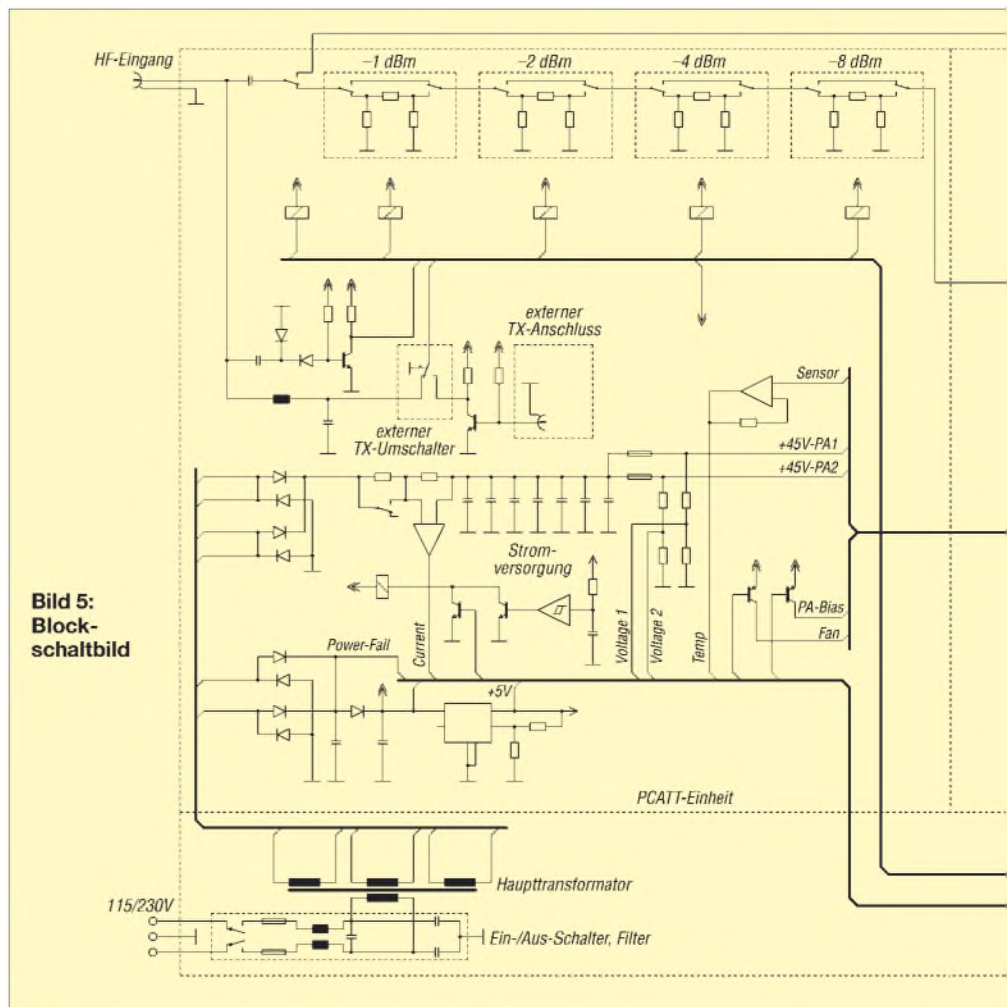


Bild 5:
Blockschaltbild

des Layouts werden einige, nicht zeitkritische Steuersignale über ein Schieberegister, das an einem SPI-Bus des Controllers angeschlossen ist, erzeugt.

Damit die letzte Einstellung des Menüs bei einer Netzunterbrechung oder einem Neustart wieder vorhanden ist, werden in Abhängigkeit des Zustandes des Eingangs Powerfail (wird bei Unterschreiten einer definierten Netzspannung aktiv) die aktuellen Menüwerte im EEPROM gespeichert. Beim Wiedereinschalten der Endstufe werden diese Werte ausgelesen und der zuletzt aufgerufene Menüpunkt erneut eingestellt.

Zur Kommunikation (CAT-Interface und Programm-Update) mit einem externen PC ist eine RS232-Schnittstelle (UART) vorgesehen. Sie ist galvanisch getrennt und kann optional mit einem RS232-zu-USB-Konverter-Baustein bestückt werden. Auf eine echte USB-Schnittstelle habe ich verzichtet, weil dann ein eigener USB-Treiber entwickelt werden müsste. Des Weiteren unterstützen diverse PC-CAT-Programme nur eine RS232-Schnittstelle. Warum sich also das Leben schwer machen.

Alle von der Endstufe kommenden analogen Werte (HF-Leistung, Betriebsstrom,

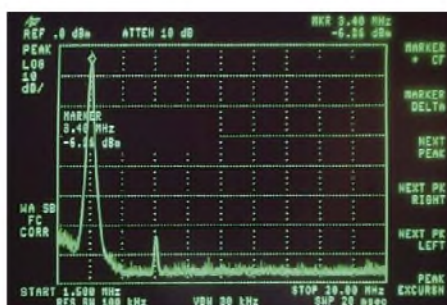


Bild 6: Oberwellenunterdrückung bei 3,7 MHz und 220 W Ausgangsleistung

Betriebsspannung und Betriebstemperatur) werden über die Controller internen A/D-Umsetzer erfasst. Der Controller überwacht somit Fehlerfälle und aktiviert so z. B. eine Leistungsreduzierung über den Leistungsabschwächer (PSCATT). Parallel dazu sorgt eine hardwaremäßig ausgeführte Sicherung, bei der die rücklaufende Leistung, der Strom und die Eingangsleistung überwacht werden, für eine sofortige Abschaltung der Endstufe im Fehlerfall. Sollte diese Sicherung ansprechen, wird sie am Display und über eine LED angezeigt und muss vom Anwender wieder manuell zurückgesetzt werden. Ein interner Summer signalisiert manuelle Menüänderungen und informiert über Feh-

lerfälle. Alle Steuersignale vom Controller und zu den Peripherieeinheiten im Gerät haben offene Kollektor-Ausgänge und sind gegen interne HF-Einstreuung gefiltert. Die Eingänge zum Controller sind ebenfalls geschützt und gegen HF-Einstreuung abgesichert.


Im abschließenden Teil möchte ich die restlichen Baugruppen näher präsentieren. Vor allem die Endstufenmodule und die Funktionen des Tastbildschirms werden genauer vorgestellt sowie der mechanische Aufbau anhand von Bildern dargestellt.

(wird fortgesetzt)

oe2kkm@hkegmbh.com

Literatur und Bezugsquelle

- [1] Haber, K., OE2KHM: <http://oe2kkm.hkegmbh.com>
- [2] Granberg, H.: Engineering Bulletin EB104 – Get 600 Watts RF from your Power Fets. Motorola, 1983, www.communication-concepts.com/application_notes.htm
- [3] Sowden, T., K0GKD: Solid State Amplifier. QST 83 (2006) H. 1 und www.k0gkd.com/ssamp.html
- [4] Granberg, H.: Application Note AN749 – Broadband Transformers and Power Combining Techniques for RF. Motorola Inc., 1993, www.frenning.dk/OZ1PIF_HOMEPAGE/AN749.pdf
- [5] Philips Semiconductors: Application Note ECO6907 – Design of HF wideband power transformers. www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/ECO6907.pdf

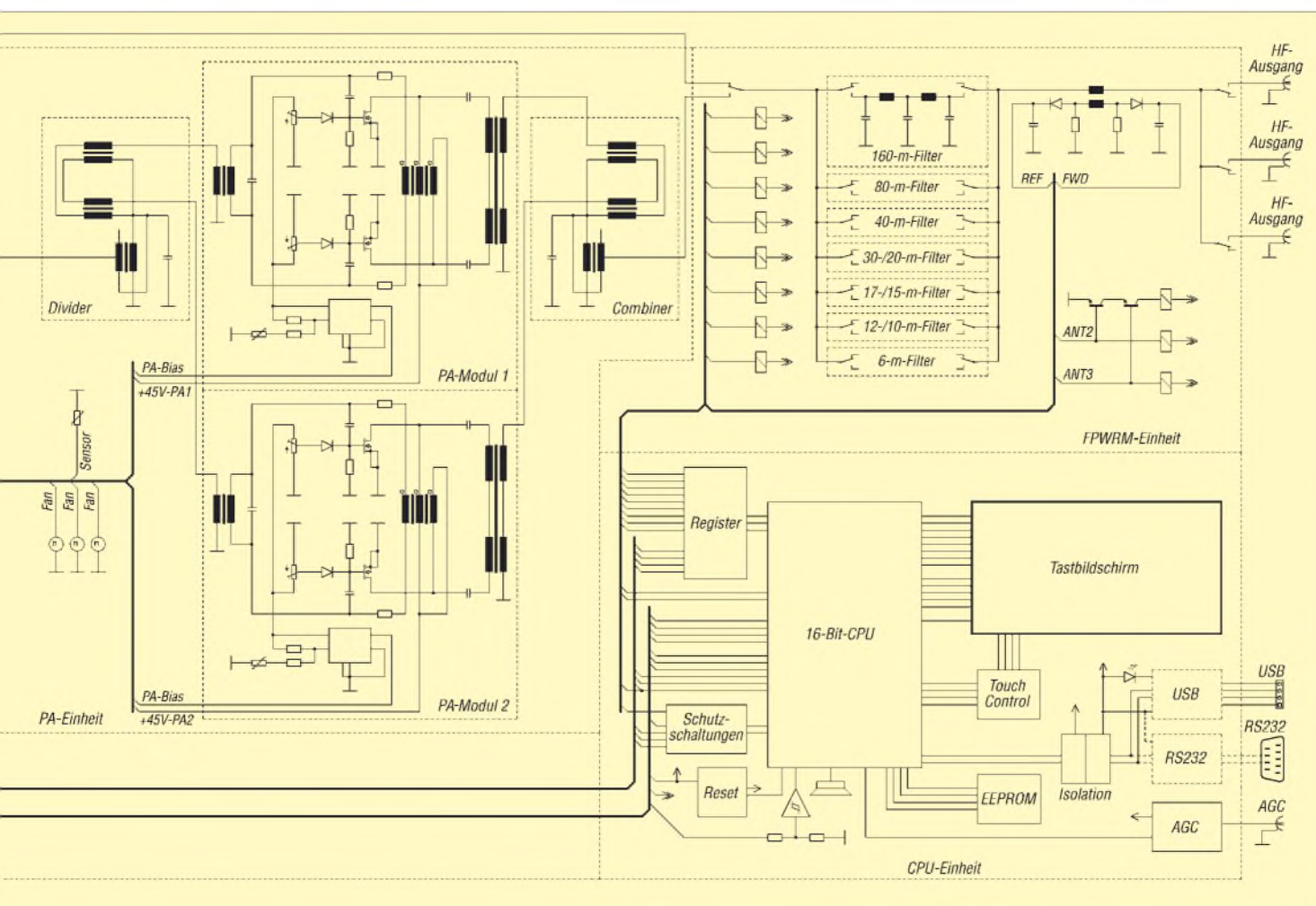

CW Skimmer: neue Möglichkeiten für DXer und Contester

Dr.-Ing. MICHAEL HÖDING – DL6MHW

Mit dem Programm CW Skimmer von Alex, VE3NEA, ist die breitbandige Beobachtung von CW-Signalen möglich. Dies kann in Verbindung mit einem einfachen RTTY-Interface beim DXen unterstützen. Mit preiswerten Direktmischempfängern ist das für den Contestbetrieb nützliche Abhören des ganzen CW-Bandes denkbar, etwa zur Erkennung neuer Multiplikatoren oder von Bandöffnungen.

Softwaredefiniertes Radio (SDR) ist ein interessantes Konzept, das mit minimalem Aufwand herausragende Ergebnisse verspricht. Solcherart Verheißungen machen den werbegeschädigten Konsumenten misstrauisch. Wie sollen ein einfacher Empfänger und eine billige Soundkarte ähnlich gute Ergebnisse bringen wie ein Roofing-Filter-bestückter Elecraft K3?

sehr sauber und klar an. Die Selektion erfolgt im Bandfilter am Eingang und durch die NF-Stufe. Durch das Fehlen von Zwischenfrequenzen werden keine ZF-Filter benötigt und auch keine Spiegelfrequenzen erzeugt. Frequenzbestimmend ist der einzige Oszillator, der stabil und rauscharm als Quarzoszillator aufgebaut sein kann. Die geringe Ziehbarkeit des

Bessere Soundkarten mit 96 kHz Abtastrate können sogar bis 48 kHz „hören“. Das am Eingang der Soundkarte anliegende Signal wird nun digitalisiert und weiterverarbeitet. Hier zeigt sich die wirkliche Stärke von SDR. Durch DSP-Software und leistungsfähige PC-Prozessoren können nun eine ganze Reihe von Operationen durchgeführt werden wie Bandpassfilterung, Störausblendung, Mischen, Verstärkungsregelung (AGC) und Demodulieren. Befindet sich beispielsweise ein CW-Signal 10 kHz oberhalb der Quarzfrequenz, so könnten wir es im Kopfhörer gerade so hören, wahrscheinlich gestört durch Signale, die unter dieser Frequenz liegen. Die Soundkarte kann Letztere ausblenden und das Spektrum um 9,5 kHz nach unten verschieben, um so das Signal mit angenehmen 500 Hz über den Audio-Ausgang des PCs auszugeben.



Bild 1: IQ-SDR-Kit von DM2CQL [1], hier in einer Variante für den Empfang von 3,500 bis 3,524 MHz im 80-m-Amateurband; bei entsprechender Nachfrage kann der FA-Leserservice weitere TTL-XOs für andere interessierende Frequenzen (160...40 m) fertigen lassen.

Meiner Erfahrung nach bereiten Geräte, bei denen die Selektion weit hinten im Empfangszweig erfolgt, große Probleme im DX- und Contestbetrieb. Dabei ist das Band voll mit sehr lauten Signalen, die zum *Blocking* führen, also zum Zuregeln des RX durch Signale einigen Kilohertz neben der Frequenz. Eine andere Quelle für seltsame Störungen sind Mischprodukte. Letztlich ist es besser, durch ordentliche Bandfilter und schmalbandige Filter in der 1. ZF das Eindringen solcher Signale zu verhindern. Das verlangt natürlich viel Material und kostet seinen Preis.

■ Rückkehr des Direktmischers

Das SDR-Konzept wurde bereits in [1] und [2] ausführlich vorgestellt. Stark vereinfacht handelt es sich um einen Direktmischempfänger, dessen NF-Signal breitbandig der PC-Soundkarte zugeführt und dort durch Software demoduliert wird. Die Vorteile des Direktmischers sind vielen bastelnden Funkamateuren sicher durch Praxiserfahrungen bekannt. Die Signale eines Direktmischers hören sich

Quarzes schränkt dabei die Abstimmbandbreite ein. Das Konzept des Direktmischers führt allerdings auch dazu, dass man beim Drüberdrehen jedes Signal zweimal im NF-Band hört. Anders ausgedrückt werden die Frequenzen ober- und unterhalb der Oszillatorfrequenz gleichermaßen umgesetzt. Dieser Nachteil gerät bei SDR zum Vorteil, denn er verdoppelt den Abstimmbereich.

■ Selektion in der NF: DSP

Bei klassischen Direktmischern erfolgen Verstärkung und Selektion in der NF-Ebene. Der Frequenzgang des Ohres kann je nach Alter bis zu 10 kHz betragen. Alle anderen Signale werden ausgeblendet. Oft sind die NF-Verstärker selektiv dimensioniert. Durch entsprechende Beschaltung von Operationsverstärkern lassen sich sehr gute und schmalbandige Filter realisieren. Bei SDR übernimmt die Selektion nun die Soundkarte. Diese übertrifft im Hörvermögen das menschliche Ohr. Billige Soundkarten mit einer Abtastrate von 48 kHz erlauben Bandbreiten bis 24 kHz.



Bild 2: Softrock SRv6.2 Lite für 80 m; der sehr kleine Direktmischer überstreicht etwa den Bereich 3505 bis 3550 kHz.

■ Keine AGC – gut!

Oft verfügen Direktmischer nicht über eine automatische Verstärkungsregelung (Automatic Gain Control – AGC). Diese verhindert beim ohrbetriebenen Funkgerät die Überlastung des Ohres durch ein starkes Signal. So erscheint, ein ungestörtes Band vorausgesetzt, ein S1-Signal genauso laut wie ein S9+20-dB-Signal. Zudem schützt die Regelung die Stufen im Empfänger vor Überlastung. Einfache SDR-Direktmischer wie [1], [2] verfügen über keine Regelung. Die starken Signale führen nicht dazu, dass der RX am Eingang zuregelt und dadurch schwache Signale verschwinden. Begrenzend ist hier lediglich der Dynamikbereich der Soundkarte, und der ist schon bei einfachen Soundkarten erfreulich hoch.

■ SDR-Hardware

Das Preisspektrum ist dabei erstaunlich groß. Auf der einen Seite findet man Geräte wie SDR-1000 oder FLEX-5000A [3], die preislich durchaus im Bereich üblicher Stationstransceiver liegen. Am anderen Ende des Spektrums gibt es sehr einfache Bausätze, die für den Einbandbetrieb gedacht sind und nur einige Euro

kosten. Hier sind das FA-IQ-SDR-Einsteiger-Kit [1] von Klaus Raban, DM2CQL, und die Softrock-Bausätze [2] von Tony Parks, KB9YIG, hervorzuheben.

Letztere greifen auf SMD-Technik zurück und verlangen das Wickeln einiger Ringkernspulen. Der Softrock Lite V6.2 ist mit 10 US-\$ sehr günstig und von geübten SMD-Löttern in weniger als 2 h aufzubauen (Bild 2). Der Bausatz von DM2CQL (Bild 1) kommt dagegen ohne SMD aus und bringt Fertigspulen mit.

„Etwas“ SDR ist ferner durch Nutzung normaler breitbandiger Empfänger möglich.

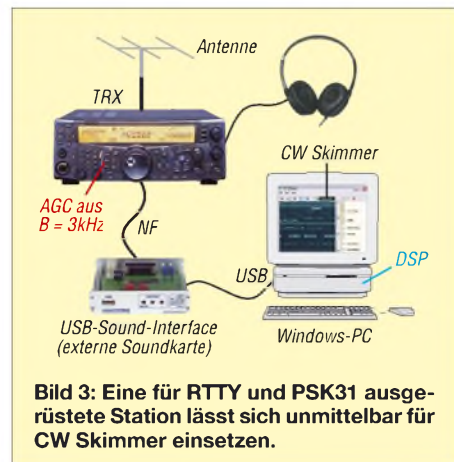


Bild 3: Eine für RTTY und PSK31 ausgestattete Station lässt sich unmittelbar für CW Skimmer einsetzen.

SDR-Software

Für die Verarbeitung der SDR-Signale stehen einige Programme zur Verfügung, die als Freeware frei aus dem Internet ladbar sind. Im Wesentlichen geht es darum, empfangertypische Funktionen wie Filtern, Mischen und Demodulieren auszuführen. Die aufbereiteten Signale werden über den NF-Ausgang des Computers ausgegeben. Ein Spektrum oder ein Wasserfalldiagramm zeigt die Belegung des Bandes an. Durch einen Mausklick oder durch Quasi-VFO-Abstimmung mit dem Rollrad der Maus kann man die Frequenz einstellen.

CW Skimmer

Mit seinem Programm *CW Skimmer* hat Alex Shovkoplyas, VE3NEA, der Anwendung der SDR-Technologie neue Türen aufgestoßen [4]. Ein Skimmer ist ein Schaumlöffel, z. B. zum Abschöpfen der Sahne von der Milch (fettarme Milch heisst englisch *skimmed milk*). In ähnlicher Weise schöpft die Software die im breiten NF-Spektrum aktiven CW-Signale ab, analysiert sie und stellt die wesentlichen Informationen bereit. Während mich bei PSK-Programmen wie *MixW* das Mehrkanallesen mehrerer QSOs eher verwirrt, werden die Anwendungen des CW Skimmers, die Alex auch in der kurzen Dokumentation hervorhebt, sofort klar:

– Beim DXen kann man das RX-Fenster beobachten und so herausfinden, auf welcher Frequenz die DX-Station hört.

– Im Contest kann der CW Skimmer das Band beobachten und eine Art *Band-Map* (Bandbelegungs-Übersicht) erstellen.

VP6DX – Im Log!

Den ersten Versuch machte ich am 12. Februar 08. VP6DX war gerade QRV geworden und auf 40 m in CW zu hören. Mit „up25“ war als Hörfrequenz die 7027 kHz angepeilt, wobei eine DX-Station freilich selten exakt auf der angegebenen Frequenz hört. Wie immer war es wichtig, die exakte Hörfrequenz der DX-Station zu finden. Als Hardware standen, wie in Bild 3 dargestellt, ein etwas betagter PC (800 MHz) mit dem USB-Sound-Interface des FA [5] und ein FT1000MP (TRX) zur Verfügung. Diese Konfiguration kommt bei mir vor allem für RTTY zum Einsatz [6].

Nach der problemlosen Installation und Konfiguration des Programmes [4] waren sofort die ersten Spuren im seitlich laufenden Wasserfall-Diagramm zu sehen. Der RX-Kanal des TRX war auf 3 kHz eingestellt, sodass ein ganzes Spektrum an Anrufern zu beobachten war. Bald tauchten die ersten entschlüsselten Rufzeichen in der Liste auf, die auch dem entsprachen, was ich im Kopfhörer vernahm.

Zusätzlich erkennt CW Skimmer den Standardrapport 5/N/V und kennzeichnet den entsprechenden Kanal. So war die Split-Frequenz schnell gefunden und VP6DX im Log. Bild 4 zeigt das 80-m-Pile-Up vom 22. Februar. Ein Spektrum von Anrufern ist über 2 kHz verteilt. DL9WJH hatte gerade 599 gegeben und wahrscheinlich ein erfolgreiches QSO zu Stande gebracht.

Bild 4: 80-m-Pile-Up von VP6DX als Screenshot von CW Skimmer



Als fühlbarer Vorteil im Pile-Up erweist sich die „Langlebigkeit“ des aufgezeichneten Signals des Anrufers. Während man beim direkten Zuhören nur 1...2 s Zeit hat, die Frequenz des erfolgreichen Anrufers zu treffen, kommen einem die 5...10 s, die der CW Skimmer bietet, wie eine komfortable Ewigkeit vor. Zudem lassen sich die ewigen Zwischenrufer besser ignorieren.

Etwas gewöhnungsbedürftig

Dass der leistungsfähige DSP-Prozessor des Programms einen großen Anteil der verfügbaren Prozessorleistung frisst, merkte ich

bei meinem langsamen PC daran, dass die Bedienung des Programms doch deutlich verzögert ist, wenn gerade decodiert wird. Etwas gewöhnungsbedürftig ist die Frequenzeinstellung. Beim DXen muss man an die untere Grenze des Pile-Ups gehen, um so die darüber liegenden 3 kHz im Blick zu haben. Hat man die RX-Frequenz nun 1,5 kHz oberhalb gefunden und springt dort hin, verliert CW Skimmer zunächst die Zuordnung der Kanäle und Rufzeichen; es muss sich neu synchronisieren. Ändert die DX-Station ihre Hörfrequenz nach unten, wandert diese aus dem Fenster und man muss neu ansetzen. Auch die sofort funktionierende Anbindung des FT1000MP mit der CAT-Steuerung schafft nur bedingt Abhilfe. Hier wäre die Frequenz über Mausklicks im CW Skimmer zu ändern, damit die Aufzeichnung synchron bleibt.

Contest-Betrieb

Während die ersten Versuche mit dem FT1000MP bereits für das nicht sehr breite VP6DX-Pile-Up vielversprechend verliefen, ist ein echtes SDR mit großer Bandbreite für den Contestinsatz von besonderem Interesse. CW Skimmer kann in Verbindung mit einem preiswerten Direktmisch-RX [1], [2] eine automatische Bandbeobachtung unterstützen, siehe Bild 5.

Oft besitzt eine Conteststation mehrere Antennen. Während man mit dem Haupttransceiver über die oberen Bänder dreht, kann ein Direktmischer mit dem CW Skimmer das 40-m-Band beobachten, auf dem es in vielen Contests auch tagsüber interessante Multis zu finden gibt.

Bild 7 (aus der CW Skimmer-Dokumentation) illustriert die Band-Map im DX-Contest. Die Frequenz lässt sich durch Klicken im Wasserfall-Diagramm auswählen. Der hier decodierte Text wird vollständig in der Zeile am unteren Ende des Fensters mitgeschrieben. Nützlich ist die dynamische Rückwärtskorrektur des Decoders. Sie sorgt nach der Erkennung der CW-Geschwindigkeit, was ja einige Zeichen benötigt, für eine nachträgliche Korrektur vorher falsch decodierter Zeichen.

Die gelben Kreise in der Band-Map neben dem Wasserfall-Diagramm sind aktive

CW-Decoder, annotiert mit den erfolgreich erkannten und geprüften Rufzeichen. Weiterhin sind rufende Stationen durch eine *CQ* hervorgehoben.



Bild 5: Zusätzliche Empfangsstation für die Bandbeobachtung im Contest

Der CW-Decodierung nachgeschaltet sind Filter, die intelligent Rufzeichen erkennen sowie durch Auswertung von *CQ* bzw. *TEST* oder *DE* erkennen, ob die Station im Running-Mode (d. h. als *CQ*-rufende Station) oder im S&P-Mode (übers Band suchen und punkten) arbeitet. Verifizierte Rufzeichen, das sind solche, die mehrmals hintereinander erkannt wurden, stellt der CW Skimmer fett dar. Es ist sinnvoll, die Darstellung in der Band-Map auf verifizierte Rufzeichen zu beschränken, denn eine Fülle von teilweise fehlerhaften Calls macht die Band-Map schnell unübersichtlich.

Weitere nützliche Funktionen sind die Erkennung von *QRL?* sowie von Frequenzwechseln. Hier wird der vorherige Eintrag aus der Band-Map entfernt.

Ausblick

Für das Finden der richtigen Stelle im Pile-Up ist CW Skimmer ein wirklich nützliches Werkzeug. Hat man das übliche RTTY-Interface [6] bereits angeschlossen,

ist die sofortige Nutzung als 3-kHz-Panorama-Empfänger möglich. Als kleiner Wermutstropfen fällt hier auf, dass man nach Erkennung der Split-Frequenz mit dem CW Skimmer auf diese Frequenz wechselt und damit das RX-Fenster verschiebt. Eine Alternative für DX-Peditionen, die mit geringem Frequenzversatz (*up* oder *up2*) arbeiten, ergibt sich wie folgt:

- VFO A steht auf der DX-Station und ist mit 3 kHz auf breiten Empfang geschaltet.
- Im CW Skimmer ist die Sendefrequenz der DXpedition ausgewählt, sodass am Audioausgang des Computers deren Signal zu hören ist.
- VFO B wird nur zum Senden, aber nicht zum Hören benutzt.

Dies funktioniert freilich nur, wenn das DX-Signal nicht zu leise ist, sodass kein Blocking erfolgt. Evtl. ist am Transceiver, falls möglich, die AGC abzuschalten.

Eine andere Möglichkeit ist die Nutzung eines zusätzlichen Empfängers wie des FA-IQ-SDR-Kits oder des Softrock Lite. Viele Transceiver verfügen über einen Antennenanschluss für Transverterbetrieb. Dort lässt sich ein Zusatz-RX recht einfach anschließen, ohne dass es zusätzlicher Antennenumschalter bedarf. Der separate SDR-Empfänger und CW Skimmer helfen, die Split-Frequenz ohne die oben genannten Probleme zu finden.

Für die Unterstützung des Contestbetriebs sind weitere Entwicklungen und Anwendungen in Vorbereitung. Ein wichtiger Schritt ist die Kopplung von CW Skimmer und Contest-Software. Hier kann ein CW Skimmer quasi als DX-Cluster fungieren und DX-Spots in die Band-Map einspeisen. So lassen sich selbst ohne DX-Cluster viele Multiplikatoren finden.

Denkbar ist, wie in Bild 6 skizziert, für jedes Band einen RX nebst CW Skimmer aufzusetzen und in den automatischen An-

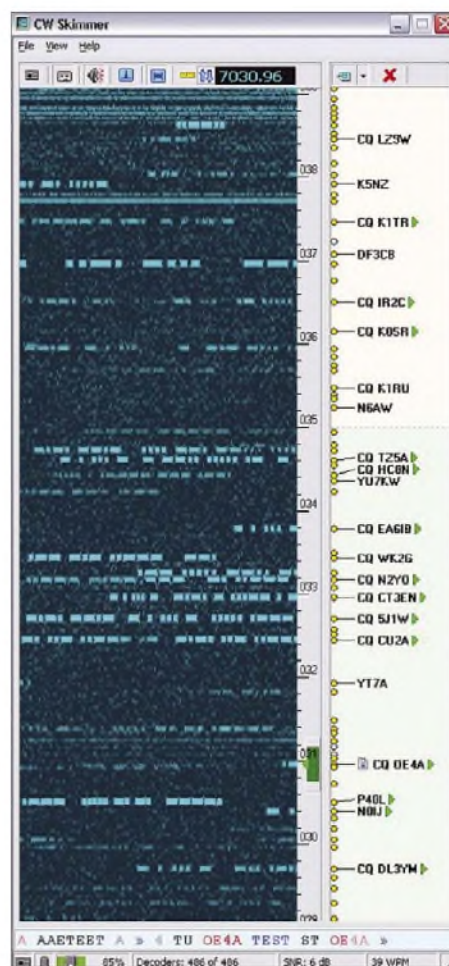


Bild 7: CW Skimmer zeigt im DX-Contest die Bandbelegung

Fotos: Red. FA (1), DL6MHW (1)
Screenshots: DL6MHW (1), VE3NEA (1)

tenenumschalter einzubeziehen. Hier benötigt man dann allerdings auch einen (oder mehrere) schnelle(n) Computer und entsprechend mehrere Soundkarten. Der Aufwand ist im Rahmen einer engagierten Contestaktivität durchaus machbar.

Eine Testversion des CW Skimmer mit Teln-Anbindung wurde mir kurz vor Erscheinen dieses Beitrags von Alex zur Verfügung gestellt. Über die Testergebnisse werde ich demnächst berichten.

DL6MHW@darc.de

Literatur

- [1] Raban, K., DM2CQL: IQ-SDR-Minimalsystem für 40/80 m. FUNKAMATEUR 55 (2006) H. 9, S. 1040–1041; FA-Leserservice BX-050 / 051a...
- [2] Scholz, DJ9CS: SoftRock – Einstiegsplattform für softwaredefiniertes Radio. FUNKAMATEUR 55 (2006) H. 6, S. 665–668; H. 7, S. 792–795
- [3] Lohmann, K., DK7XL: Softwaredefinierter Transceiver für den Amateurfunk: FLEX-500A. FUNKAMATEUR 57 (2008) H. 3, S. 251–255
- [4] Shovkoplyas, A., VE3NEA: CW Skimmer 1.0. www.dxatlas.com/CwSkimmer/
- [5] Drescher, P., DC2PD; Neumann-Zdrak, J., DC6JN: USB-Transceiverinterface mit integrierter Soundkarte. FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 4, S. 400–403; H. 5, S. 513–517; FA-Leserservice BX-120
- [6] Höding, W., DL6MHW: Ein Wochenendprojekt: Einstieg in RTTY zum WAE-Contest. FUNKAMATEUR 53 (2004) H. 11, S. 1143–1145

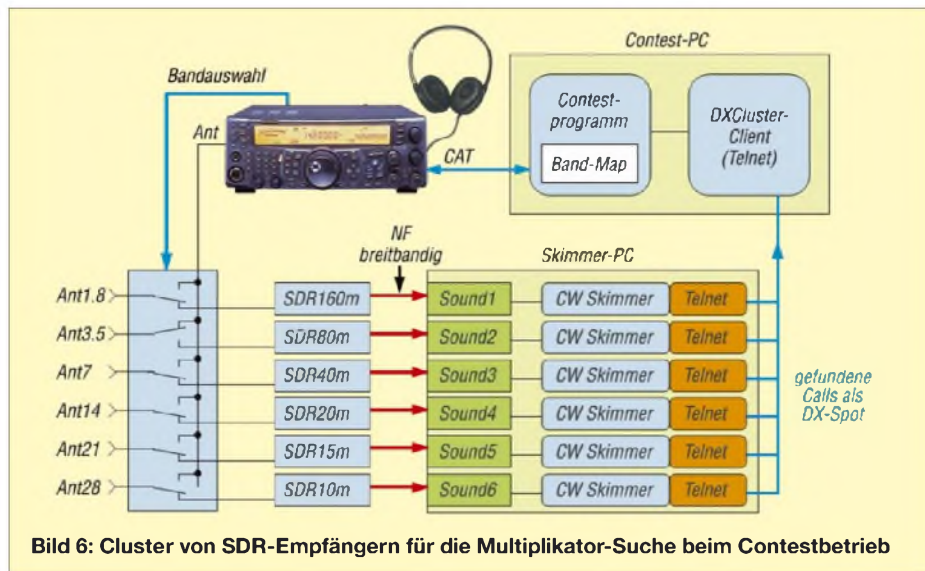


Bild 6: Cluster von SDR-Empfängern für die Multiplikator-Suche beim Contestbetrieb

HF-Eingangsteil
mit Verstärker, Mischer und Oszillator

Grenzwerte

Parameter	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_B		8	V
Verlustleistung	P_V		500	mW
Betriebstemperatur	ϑ_B	-25	75	°C
Lagertemperatur	ϑ_L	-55	150	°C

Kennwerte ($U_B = 3,3$ V, $f_E = 83$ MHz, $\vartheta_B = 25$ °C)

Parameter	Kurzzeichen	min.	typ.	max.	Einheit
Spannungsversorgung					
Betriebsspannung	U_B	1,6		6	V
Betriebsstrom	I_B		5,2	8,0	mA
Umsetzverstärkung	V		31		dB
Verstärker					
Eingangswiderstand, Pin 1	R_{VE}		57		Ω
Ausgangswiderstand, Pin 3	R_{VA}		25		k Ω
Ausgangskapazität, Pin 3	C_{VA}		2		pF
Mischer					
Eingangswiderstand, Pin 4	R_{ME}		2,7		k Ω
Eingangskapazität, Pin 4	C_{ME}		3,3		pF
Ausgangswiderstand, Pin 6, bei $f_A = 10,7$ MHz	R_{MA}		100		k Ω
Ausgangskapazität, Pin 6, bei $f_A = 10,7$ MHz	C_{MA}		4,8		pF
Oszillator					
Oszillatorspannung am Kontrollausgang Pin 7					
bei $f_{OSC} = 60$ MHz	U_{OSCEff}	90	165	220	mV
Stoppspannung	U_{OSCS}		0,9	1,3	V

Kurzcharakteristik

- Betriebsspannung 1,6 bis 6,0 V
- interner Verstärker
- Doppelbalancemischer
- interner Oszillator, Kontrollausgang über Klemm-Diode verfügbar
- im SIP-9-Gehäuse verfügbar

Beschreibung

Der TA7358AP wurde vorrangig als Eingangsteil für FM-Empfänger entworfen. Sowohl die Ein- und Ausgänge seines integrierten HF-Verstärkers als auch die des ebenfalls enthaltenen Doppelbalancemischers sind direkt zugänglich. Das für die Mischung erforderliche HF-Signal erzeugt ein interner Oszillator, dessen frequenzbestimmenden Bauelemente von außen anschaltbar sind. Da die für ein HF-Eingangsteil wichtigen Baugruppen in einem Gehäuse vereint sind, ist der TA7358AP somit auch für SSB-, AM- und CW-Applikationen geeignet.

Hersteller

Toshiba Corp., www.toshiba.com

Bezug

FA-Leserservice TA7358AP 1,20 €

Blockschaltbild

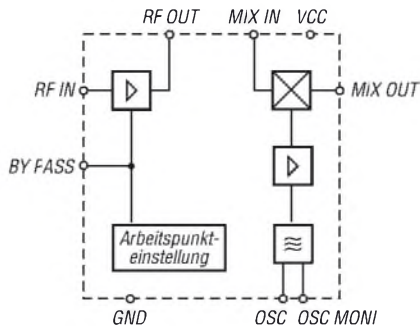


Bild 1: Blockschaltbild des TA7358AP

Anschlussbelegung

- Pin 1: HF-Eingangssignal (RF IN)
- Pin 2: HF-Überbrückung (BY PASS)
- Pin 3: HF-Ausgangssignal (RF OUT)
- Pin 4: Mischereingang (MIX IN)
- Pin 5: Masse (GND)
- Pin 6: Mischerausgang (MIX OUT)
- Pin 7: Kontrollausgang des Oszillators (OSC MONI)
- Pin 8: Oszillator (OSC)
- Pin 9: Betriebsspannung (VCC)

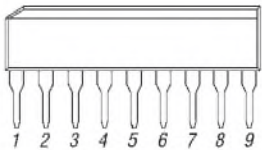


Bild 2: Pinbelegung (SIP-9)

Wichtige Diagramme

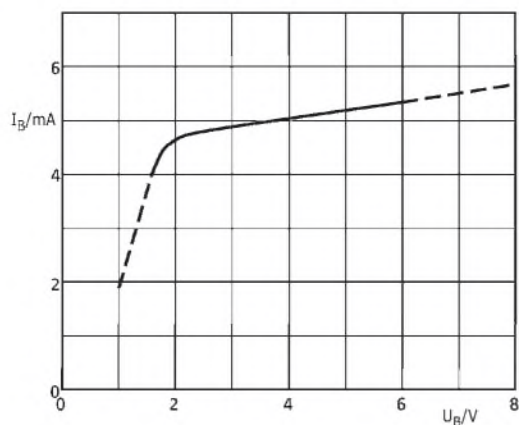


Bild 3: Abhängigkeit des Betriebsstroms I_B von der Betriebsspannung U_B bei $v_B = 25^\circ\text{C}$ und keinem Eingangssignal

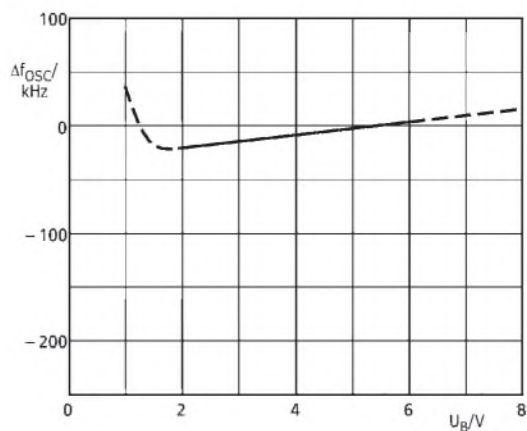


Bild 4: Abweichung der Oszillatorfrequenz Δf_{osc} in Abhängigkeit von der Betriebsspannung U_B bei $v_B = 25^\circ\text{C}$ und keinem Eingangssignal

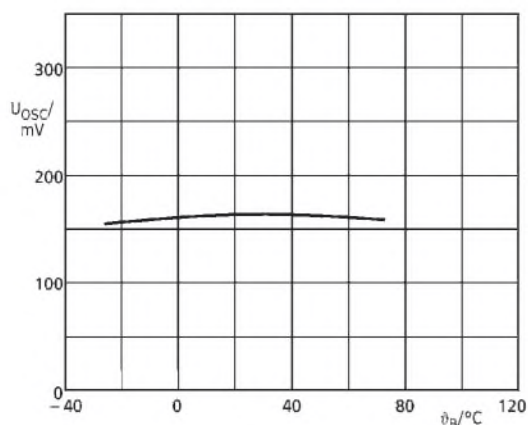


Bild 5: Spannung U_{osc} am Kontrollanschluss des Oszillators in Abhängigkeit von der Betriebstemperatur v_B bei $f_{\text{osc}} = 72,3\text{ MHz}$ und $U_B = 5\text{ V}$

Applikationsschaltung

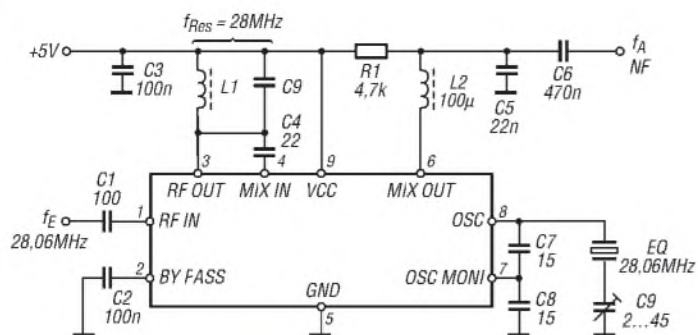


Bild 6: Stromlaufplan des HF-Teils eines 10-m-Direktmischempfängers mit dem TA7358AP



Sender

Frequenzbereiche

160-m-Band	1,800 ... 1,999 MHz	17-m-Band	17,900 ... 18,499 MHz
80-m-Band	3,400 ... 4,099 MHz	15-m-Band	20,900 ... 21,499 MHz
40-m-Band	6,900 ... 7,499 MHz	12-m-Band	24,400 ... 25,099 MHz
30-m-Band	9,900 ... 10,499 MHz	10-m-Band	28,000 ... 29,999 MHz
20-m-Band	13,900 ... 14,499 MHz	6-m-Band	50,000 ... 52,000 MHz

Sendeleistung

	CW, SSB, RTTY, FM	AM
KW-Bänder, 6 m	5 ... 200 W	5 ... 50 W

Sonstiges

Trägerunterdrückung:	≥ 63 dB
Oberwellenunterdrückung:	≥ 60 dB (50 MHz ≥ 70 dB)
Seitenbandunterdrückung:	≥ 80 dB

Empfänger

Prinzip:	Doppelsuperhet		
Zwischenfrequenzen:	1. ZF: 64,455 MHz	2. ZF: 36 kHz	
Empfindlichkeit	CW, SSB @10 dB S/N	FM @12 dB SINAD	AM @10 dB S/N
0,1 ... 1,799 MHz ¹	0,5 µV	k.A.	6,3 µV
1,8 ... 28 MHz ¹	0,16 µV	k.A.	2,0 µV
28 ... 30 MHz ¹	0,16 µV	0,5 µV	2,0 µV
50 ... 52 MHz ²	0,13 µV	0,32 µV	1,3 µV
Selektionsempfindlichkeit	5,6 µV	1 µV	–
Selektivität	– 6 dB ³		
SSB @ BW 2,4 kHz	> 2,4 kHz	< 3,6 kHz	
CW @ BW 500 Hz	> 500 Hz	< 700 Hz	
PSK31 @ BW 350 Hz	> 350 Hz	< 650 Hz	
AM @ BW 6 kHz	> 6 kHz	< 15 kHz	
FM @ BW 15 kHz	> 12 kHz	< 20 kHz	
Notchdämpfung	> 70 dB		
RIT-Variation	± 9,999 kHz		
Spiegelfrequenzdämpfung	> 70 dB		
NF-Ausgangsleistung	> 2,6 W an 8 Ω (k = 10 %)		

¹mit Vorverstärker 1, ²mit Vorverstärker 2, ³bei SSB, CW und AM –3dB

Besonderheiten

- vom Spitzenmodell IC-7800 abgeleitet, daher gleiche Empfänger-Performance
- Empfänger mit IP3 von +40 dBm, 110 dB Dynamikumfang und 3 Roofing-Filtern
- 200 W Sendeleistung
- Farb-TFT-Display mit 7-Zoll-Diagonale
- mitlaufende Vorselektion
- digitales Twin-Passband-Tuning
- manuell steuerbares Digital-Notch-Filter
- CW-Auto-Tuning und weitere Funktionen für CW-Betrieb
- eingebauter Decoder für RTTY und PSK31
- RTTY- und PSK31-Senden ohne PC möglich
- Echtzeitspektrumspektrum
- zwei 32-Bit-Fließkomma-DSPs
- ultrastabiler OXCO mit 0,05 ppm
- HF-Sprachkompressor
- digitaler Sprachrekorder für Senden und Empfang
- eingebauter automatischer Antennentuner
- 2 Buchsen zum Einschleifen von externem HF-Zubehör
- Transverter-Ein- und -Ausgang
- eingebautes Netzteil
- Multi-AGC-Schleifen
- SSB-Sendebandbreite einstellbar

Allgemeines

KW-/50-MHz-Allmode-Transceiver mit 2 DSPs und 200 W Sendeleistung

Hersteller Icom Inc., Japan

Markteinführung 03/2008

Preis 5990 € (03/2008)

Frequenzbereiche

RX 0,03 ... 60 MHz,
TX KW-Amateurfunkbänder, und 6-m-Band

Betriebsarten LSB/USB (J3E), PSK31, AM (A3E), CW (A1A), FSK (F1B), FM (F3E)

Antennenanschluss 50 Ω (4 x PL)

Betriebsspannung 85 ... 265 V
Wechselspannung

Leistungsaufnahme

Senden 800 VA

Empfang, max. NF 210 VA

Temperaturbereich 0 °C ... +50 °C

Frequenzauflösung 1 Hz (oder 10 Hz)

Frequenzstabilität 0,05 ppm (nach Aufwärmen)

Maße (B x H x T) 425 x 149 x 437 mm³

Gesamtmasse 22,5 kg

Lieferumfang Netzkabel, 2 Gerätefüße, Ersatzsicherung, 12 Stecker, diverse Schrauben, Hauptabstimmknopf mit Zubehör und Montagewerkzeug, Handbuch mit Schaltungen im Ordner

Antennentuner


Anpassbereich 16,7 bis 150 Ω (KW)
20 bis 125 Ω (6 m)

Minimale Leistung zum Tunen 8 W (KW), 15 W (6 m)

Einfügedämpfung ≤1,0 dB

Zubehör, optional


HM-36	Handmikrofon
SM-20	Tischmikrofon
SP-20	externer Lautsprecher
CT-17	CI-V-Pegelkonverter
IC-PW1	1-kW-Linear-Endstufe

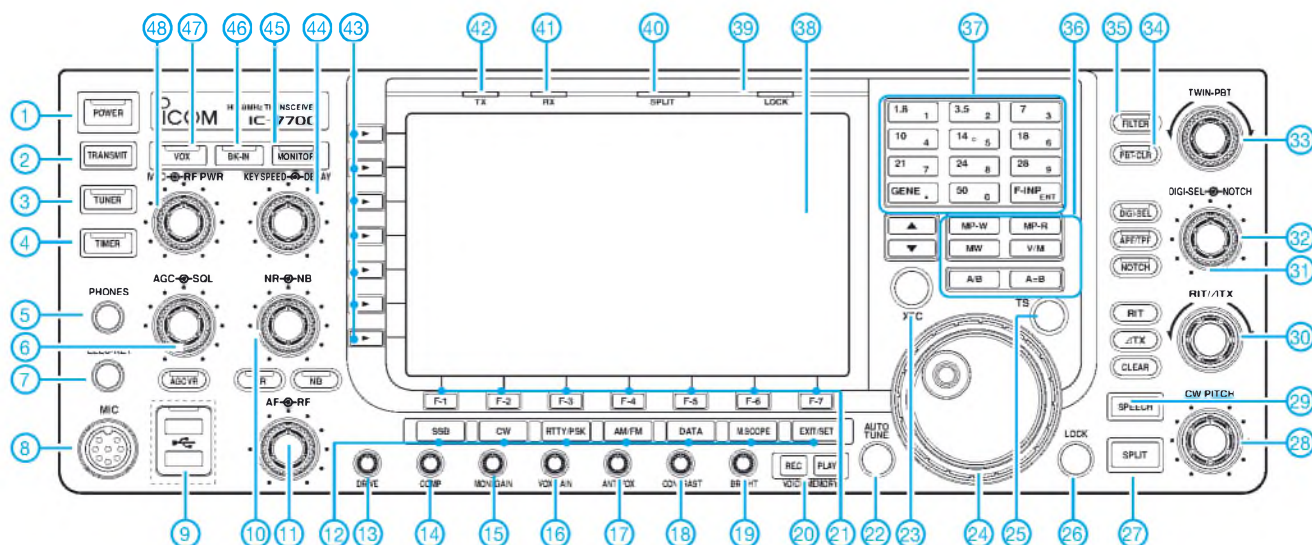

Auswahl

- | | | |
|---|---|---|
| 1 - Ein/Aus-Taste | 18 - Displaykontrast | 37 - Tastenfeld für Bandwahl und Direkt-eingabe |
| 2 - Sendetaste | 19 - Displayhelligkeit | 38 - Display |
| 3 - Taste für Antennentuner | 20 - Tasten für Aufzeichnung und Wiedergabe des Sprachrekorders | 39 - Verriegelungs-LED |
| 4 - Taste für Timer | 21 - Displayfunktionstasten (Softkeys) | 40 - Split-LED |
| 5 - Kopfhörerbuchse | 22 - Autotune-Taste Hauptband | 41 - RX-LED |
| 6 - Doppelregler für AGC und Rauschperre | 23 - XFC-Taste | 42 - TX-LED |
| 7 - Buchse für Taste | 24 - Hauptabstimmknopf | 43 - Multifunktionstasten (Softkeys) |
| 8 - Mikrofonbuchse | 25 - Schnellabstimmung | 44 - Doppelregler für Tastgeschwindigkeit und Semi-BK-Haltezeit |
| 9 - USB-Anschlüsse (2) | 26 - Verriegelungstaste | 45 - Monitortaste |
| 10 - Doppelregler für Rauschminderung und Störaustaster | 27 - Split-Taste | 46 - BK-Taste |
| 11 - Doppelregler für Lautstärke- und HF-Verstärkung | 28 - CW-Pitch-Regler | 47 - VOX-Taste |
| 12 - Tasten für Betriebsarten, Bandskop | 29 - Taste für Sprachsynthesizer | 48 - Doppelregler für Mikrofonverstärkung und Sendeleistung |
| 13 - Treiberverstärkung | 30 - RIT/ΔXT-Regler | |
| 14 - Kompressionsgrad | 31 - DIGI-SEL-Regler | |
| 15 - Monitorverstärkung | 32 - Regler für Notch-Filter | |
| 16 - VOX-Empfindlichkeit | 33 - Doppelregler für das Twin-PBT | |
| 17 - Anti-VOX-Verstärkung | 34 - Löschtaste für für Twin-PBT | |
| | 35 - Filterwahltaste | |
| | 36 - Tastenfeld für VFO- und Speicherbetrieb | |

Rückseite mit Anschlüssen

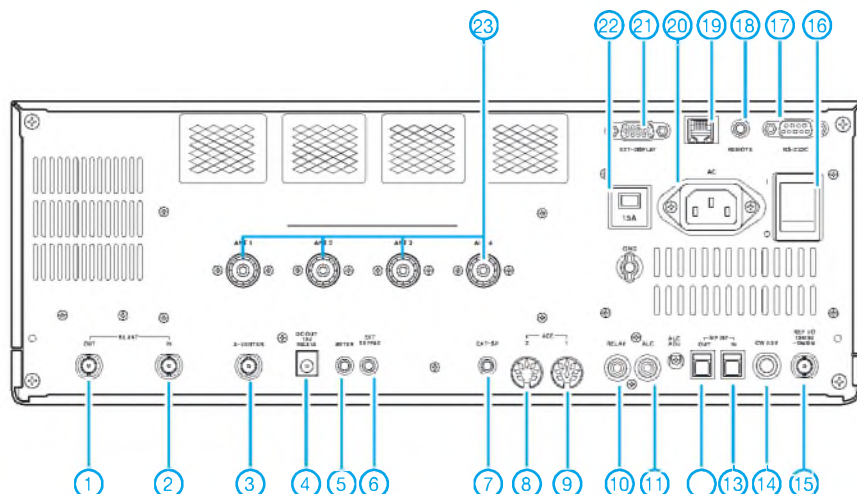

- | | |
|---|---|
| 1 - Buchse zum Einschleifen von Zubehör in den Empfängereingang | 16 - Hauptschalter |
| 2 - Buchse zum Einschleifen von Zubehör in den Empfängereingang | 17 - RS232-Buchse |
| 3 - Transverterbuchse | 18 - CI-V-Fernsteuerbuchse |
| 4 - Gleichspannungsausgang für externes Zubehör | 19 - RJ-45-Buchse |
| 5 - Buchse für externes Instrument | 20 - Netzbuchse |
| 6 - Buchse für externe Tastatur | 21 - Buchse für externen Monitor bzw. TFT-Display |
| 7 - Buchse für externe Lautsprecher | 22 - Überstromschalter |
| 8 - Zubehörbuchse ACC2 | 23 - Antennenbuchsen 1 bis 4 |
| 9 - Zubehörbuchse ACC1 | |
| 10 - Sende-Empfangssteuerbuchse | |
| 11 - ALC-Eingang | |
| 12 - S/P-DIF-Ausgangsbuchse | |
| 13 - S/P-DIF-Eingangsbuchse | |
| 14 - Tastenbuchse | |
| 15 - Referenz-Ein- und Ausgang | |

Gut gemischt! Einführung, Messaufbau, Fakten, Konzepte (3)

ARNDT HASELHOFF – DL1DH, FRANK SICHLA – DL7VFS

Dieser dritte und letzte Beitrag zum Thema „Moderne und qualifizierte Mischer“ beschreibt die Anwendung von Multiplizierer-Schaltkreisen. Auch damit sind gute bis sehr gute Ergebnisse möglich.

Wenn er an Multiplizierer denkt, dann fällt dem Elektroniker sofort die Firma Analog Devices ein. Von ihr kommt eine Reihe bewährter Multiplizierer-ICs. Sie dienen beispielsweise zum Aufbau von RMS-Messbaugruppen (echte Effektivwertmessung durch Quadrieren und Wurzelziehen, *Root*

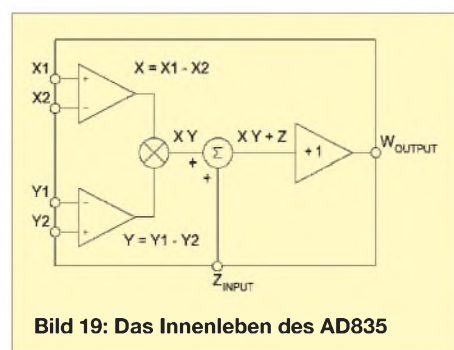


Bild 19: Das Innenleben des AD835

Mean Square), einige Exemplare können aber auch als Mischer in der Funktechnik benutzt werden. Als hierfür geeignete ICs seien AD835 und AD831 (erhältlich z. B. bei RS Electronic oder Farnell) sowie AD8343 genannt.

■ Was kann ein Vierquadranten-Multiplizierer?

Bekanntlich lassen sich Mischer in additive und multiplikative Typen einteilen. Der Unterschied ist leicht erklärt: Additive Mischer haben nur einen Eingang, die zu mischenden Signale müssen also überlagert (addiert) zugeführt werden. Ein Multiplikativer Mischer hat hingegen zwei Eingänge.

Ein Multiplizierer ist im Prinzip nichts weiter als ein solcher multiplikativer Mischer, nur dass er nicht vordergründig zum

Mischen in der Funktechnik, sondern eben zum analogen Multiplizieren geschaffen wurde. Er zeichnet sich daher durch hohe Präzision (z. B. hohe Betriebsspannungs-Unterdrückung, kleine Offsetgrößen und geringe Temperaturabhängigkeit) aus. Ein weiterer Unterschied sind die gleichberechtigten Eingänge. Kommt noch ein hoher Frequenzbereich hinzu, liegt ein vorzüglicher Mischer für Empfänger oder auch Sender vor.

Damit ein Multiplizierer möglichst vielseitig eingesetzt werden kann, sollte er auch negative Spannungen verarbeiten können. Dies vermag ein Vierquadranten-Multiplizierer; er kann sozusagen in allen vier Quadranten („Vierteln“) eines zweidi-

der Multiplizierer mit einem Koordinatensystem nichts zu tun – er multipliziert nur analoge Spannungen. Schalten wir beispielsweise seine Eingänge parallel und legen die Spannung U an, liefert er uns eine U^2 -proportionale Ausgangsspannung.

■ Der AD835 als universeller Mischer

Bild 19 zeigt den Blockaufbau des Vierquadranten-Multiplizierers AD835. Zunächst können die Differenzen je zweier Signale gebildet werden, die Ergebnisse werden dann multipliziert. Dem Produkt XY lässt sich noch eine weitere Größe Z überlagern. Ein Puffer sorgt für einen niederohmigen Ausgang.

Der AD835 ist in verschiedenen Spezifikationen im achtpoligen Plastik-DIL (N) oder SOIC-Gehäuse (R) zu Preisen zwischen etwa 20 und 30 € erhältlich. Seine für den Einsatz als Mischer wichtigsten Kennzeichen sind:

- sehr schnell (in 20 ns auf 0,1 %),
- Eingangsimpedanzen 100 k Ω /2 pF,
- geringes Rauschen,
- Einsatzfrequenzbereich 250 MHz,
- hoher Ausgangsstrom.

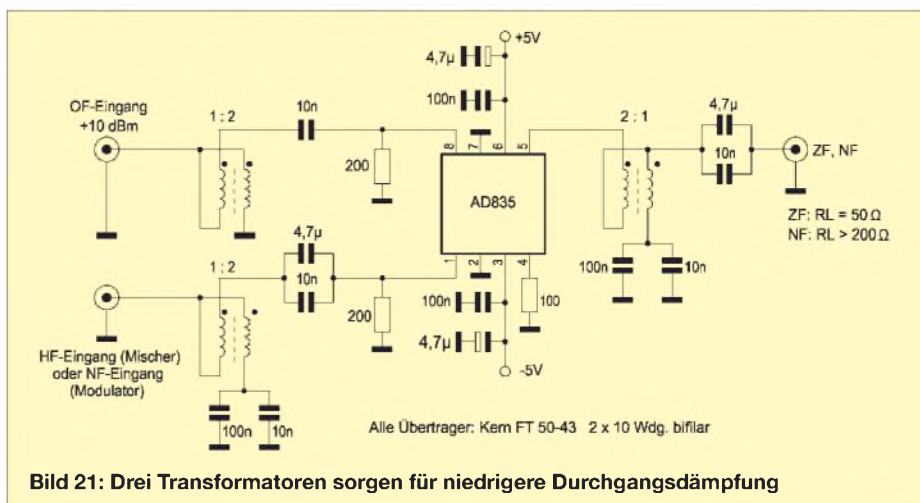


Bild 21: Drei Transformatoren sorgen für niedrigere Durchgangsdämpfung

mensionalen Koordinatensystems operieren. Daher benötigt er eine positive und eine negative Versorgungsspannung. Obwohl die Eingänge mit X und Y, also wie Koordinatenachsen, bezeichnet sind, hat

Die übliche Betriebsspannung ist ± 5 V; der Ausgang sollte nicht über $\pm 2,5$ V aussteuern und kann minimale Lasten von 25 Ω treiben.

Dies alles erklärt den zunächst vielleicht etwas hoch erscheinenden Preis.

Bild 20 zeigt, wie einfach die Beschaltung als Mischer sein kann. Der AD835 lässt sich so bereits vielseitig einsetzen, auch als DSB-Modulator oder Produktdetektor. Beim Einsatz als Empfängermischer muss man beachten, dass das Rauschen bis 10 MHz mit 50 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$ nicht sehr niedrig ist. Für 2,4 kHz Rauschbandbreite beträgt es also 2,45 μV .

Die Einfügedämpfung mit 50 Ω Last wurde zu 8,7 dB ermittelt. Das ist deshalb so viel, weil der Multiplizierer nicht speziell für 50- Ω -Lasten ausgelegt wurde. Der IP3

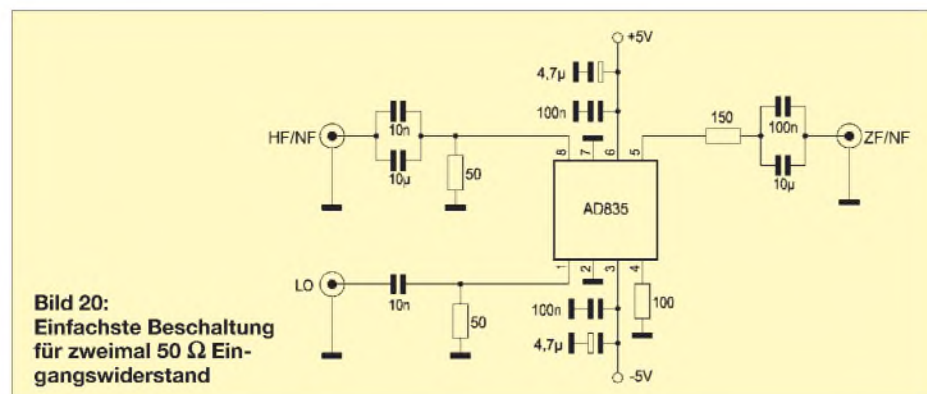


Bild 20: Einfachste Beschaltung für zweimal 50 Ω Eingangswiderstand

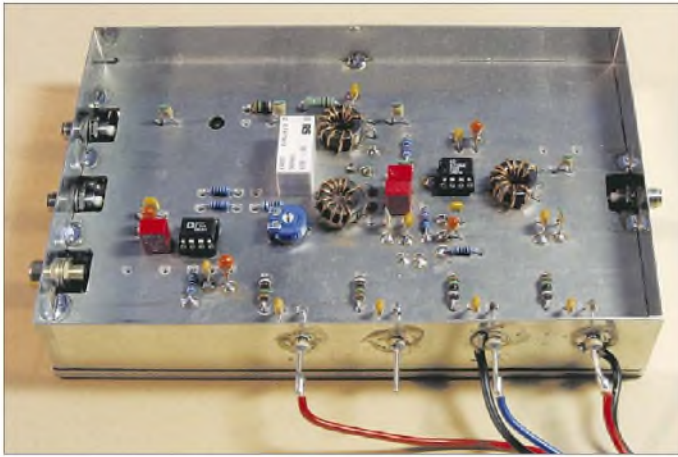


Bild 22:
Aufbau der Schaltung nach Bild 21

mit 7,1/7,15 MHz (je 0 dBm) und 11 MHz LO (10 dBm) lag über 35 dBm – beachtlich! Der Abstand von Oberwellen geht aus der Tabelle 8 hervor.

In Bild 21 wurde die Einfügedämpfung durch drei Transformatoren auf 2,2 dB verbessert. Eine Verschlechterung des IP3 konnte nicht festgestellt werden. Auch das Oberwellen-Mischungsverhalten hat sich kaum verändert. Bild 22 zeigt den Aufbau dieses Mischermoduls.

■ Der AD835 als DSB-Modulator

In Bild 23 wurde die Beschaltung noch weiter getrieben. Die Verstärkung des MMICs MSA 1104 liegt bei 12 dB, daher hier nur -2 dBm Oszillatorpegel. Die Schaltung wurde so ausgelegt, dass der Aufwärtsübertrager im Zusammenhang mit den Kondensatoren gegen Masse im HF-Eingang für den Einsatz als DSB-Modulator als Tiefpass wirkt.

Für die Verwendung als Mischer im Direktmischempfänger oder Produktdetektor

wirkt der Aufwärtstransformator 2:1 im Ausgang mit den an Masse liegenden Kondensatoren ebenfalls als Tiefpass. Zur NF-Vorverstärkung dient ein rauscharmer Ope-

rationsverstärker, dessen Verstärkung zwischen 3 und 23 einstellbar ist. Die Umschaltung der Eingänge erfolgt über ein kleines Relais.

Einfügedämpfung, IP3 und Oberschwingungs-Mischprodukte bleiben praktisch unverändert. Als DSB-Modulator interessieren zusätzlich Trägerunterdrückung und Intermodulationsabstand 3. Ordnung (IMA3). Erste ist, gemessen mit 1 V/1 kHz am Pin 1 des AD835 und -2 dBm/4 MHz am OF-Eingang, besser als 45 dB. Ein Wert, den man mit Ringmischern bei Weitem nicht erreicht! IMA3 wurde unter gleichen Messbedingungen mit mindestens 50 dB ermittelt.

Diese guten Eigenschaften ermutigten zu einer erweiterten Schaltung. In Bild 24 sehen wir den AD835 mit Übertragern, 3-dB-Dämpfungsglied und Bandfiltern


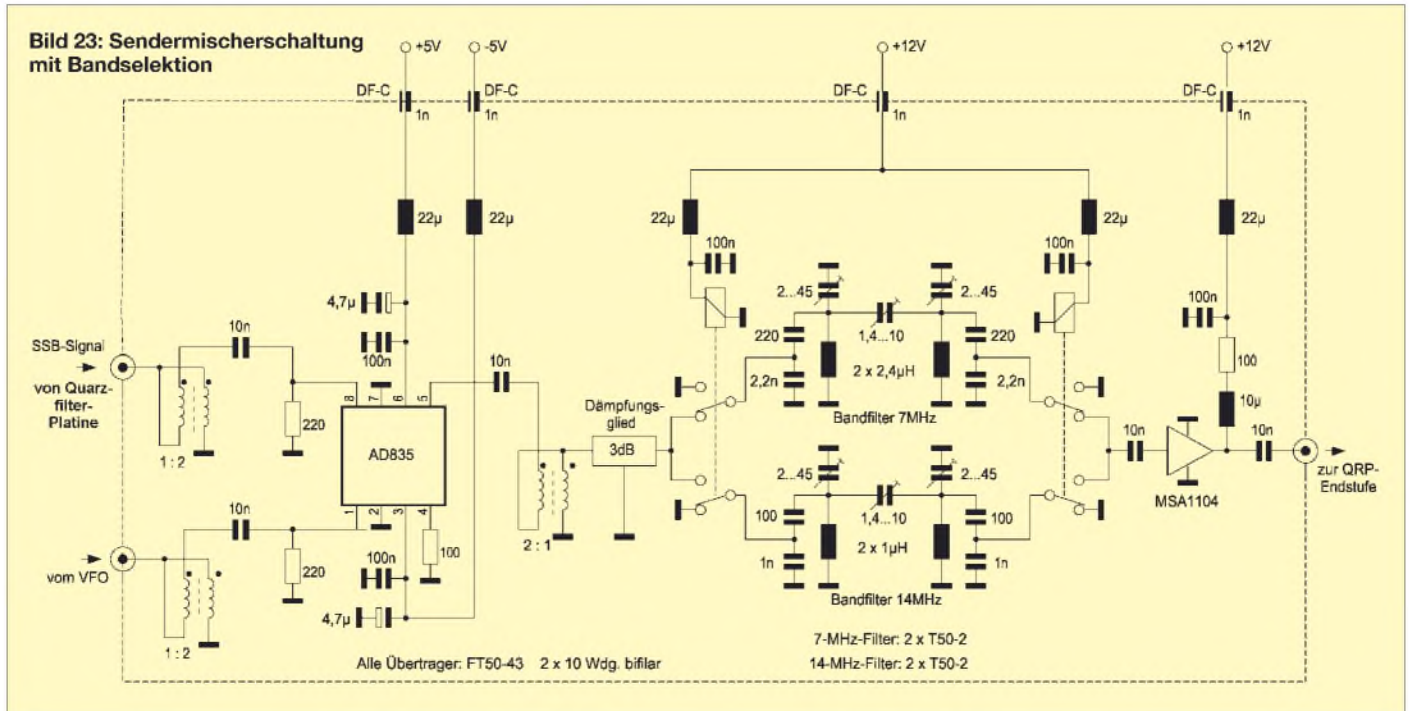


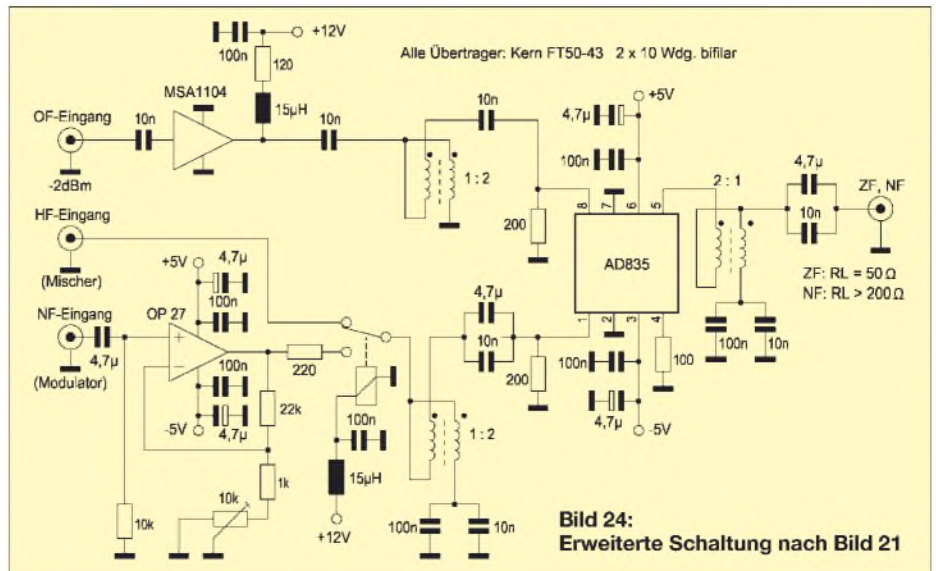

Bild 25:
Fertig aufgebaute
Sendermischer-
schaltung

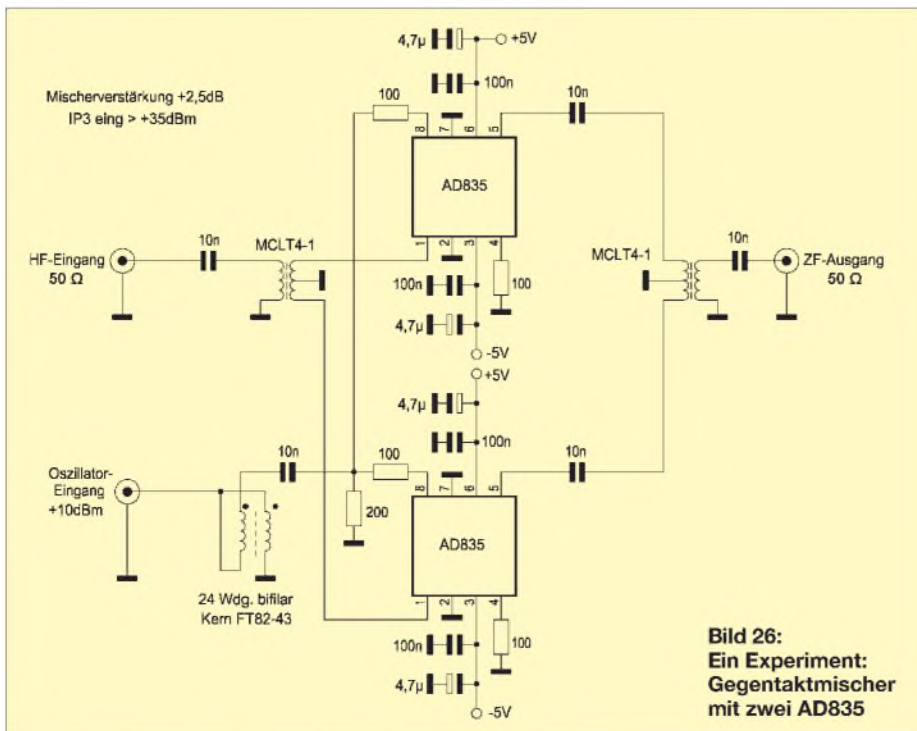


Bild 26:
Ein Experiment:
Gegentaktmischer
mit zwei AD835

für 40 und 20 m. Diese werden mit zwei Relais geschaltet, den Abschluss bildet ein MSA 1104. Für die Filterinduktivitäten wurden Amidon-Pulvereisen-Ringkerne T50-2 (rot) und für die Breitbandübertrager Amidon-Ferritringkerne FT-50-43 verwendet.

Die Schaltung wurde wie die anderen Aufbauten auf einer Europa-Platine (100 mm × 160 mm) mit oben liegender Massefläche

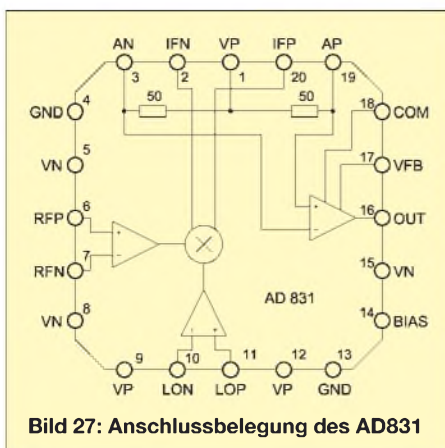


Bild 27: Anschlussbelegung des AD831

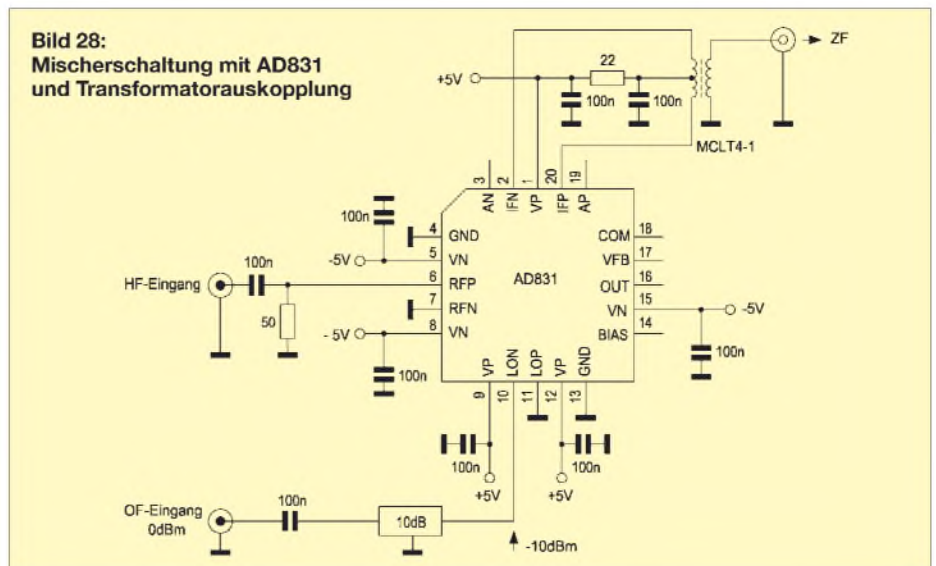


Bild 28:
Mischerschaltung mit AD831
und Transformatorauskopplung

realisiert und in einem Weißblechgehäuse untergebracht.

Die Stromzuführung erfolgt über Durchführungskondensatoren, als HF-Ein- und -Ausgänge dienen SMA-Buchen (Bild 25). Sind die beiden Eingangssignale je 0 dBm, ergibt sich ein sehr sauberes Ausgangsspektrum hinter dem Filter. Alle unerwünschten Mischprodukte werden mehr als 60 dB gegenüber dem gewünschten Mischprodukt unterdrückt.

Werden die Eingangspegel auf je 10 dBm erhöht, dann ist das Mischprodukt

$$2 \cdot f_{VFO} - 2 \cdot f_{Träger}$$

nur ca. 35 dB kleiner als das gewünschte Mischprodukt, aber der gewünschte Ausgangspegel um 20 dB besser als bei 0-dBm-Ansteuerung. Der Sendermischer wird also leicht übersteuert, ebenso der nachgeschaltete MMIC.

Die verwendeten Eingangsfrequenzen bei je 0 dBm waren:

$$f_{VFO} = 11,05 \text{ MHz}, f_{Träger} = 4 \text{ MHz} \\ (f_{ZF} = 7,05 \text{ MHz}/-4 \text{ dBm}) \text{ bzw.} \\ f_{VFO} = 18,2 \text{ MHz}, f_{Träger} = 4 \text{ MHz} \\ (f_{ZF} = 14,2 \text{ MHz}/-4,5 \text{ dBm}).$$

■ Ein Doppel-Gegentaktmischer – zwei AD835

In Gegentaktschaltung erreicht man die höchste Unterdrückung unerwünschter Mischprodukte. Der AD835 kann als Einfach-Balance-Mischer betrachtet werden (symmetrischer Aufbau). Aus dem Bereich der passiven Mischer ist der DBM (Double-Balance Mischer) als ein zweifach „balancierter“ Mischer bekannt.

Was eine aktive Schaltung mit zwei AD835 (Bild 26) leistet, haben wir ebenfalls untersucht. Zur Erreichung höchster Symmetrie kamen auch kommerziell gefertigte Übertrager zum Einsatz.

Die höheren Kosten bleiben nicht ohne Effekte: Hier ist nun eine Mischverstärkung

von 2,5 dB festzustellen. Auch die unerwünschten Oberschwingungs-Mischprodukte fallen in der Regel geringer aus – siehe Tabelle 8.

Die Messbedingungen waren:

$f_{\text{Eing}} = 7,1/7,15 \text{ MHz/zweimal } 0 \text{ dBm}$,
 $f_{\text{Osz}} = 11 \text{ MHz/10 dBm}$

■ Der AD831,
ein guter Empfängermischer

Mit $16 \text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ hat der AD831 eine dreimal geringere Rauschspannung als der AD835. Das Rauschmaß wird mit 10,3 dB angegeben. Ein Einsatz in Empfängern bis 30 MHz ohne Vorverstärker scheint gut möglich. Auf 30 MHz liegt ja das Antennenrauschmaß immer noch bei 20 dB. Der AD831 kommt im 20-Pin-PLCC-Gehäuse daher, Anschlussbelegung und Innenaufbau gehen aus Bild 27 hervor. Die Preise liegen zwischen 12 € (Suffix AP) und 20 € (Suffix APZ). Weitere interessante Daten:

- ausgewiesener DBM,
- IP3 = 24 dBm,
- 1-dB-Komppressionspunkt –10 dBm,
- LO-Pegel –10 dBm,
- 500 MHz Eingangsbandbreite,
- 250 MHz Ausgangsbandbreite,
- einfache Speisespannung möglich,
- bei dualer Versorgung Gleichspannungskopplung möglich.

Tabelle 8: Abstand der Störsignale vom Nutzsignal in dB für verschiedene Mischer

Entstehung	f/ MHz	1 × AD835	2 × AD835	AD831
2 × HF – OF	3,2	–54	–62	–53
OF – HF	3,9	0	0	0
HF	7,1	–39	–41	–45
2 × OF – 2 × HF	7,8	–80*	–80*	–80*
3 × HF – OF	10,3	–60	–63	–57
OF	11,0	–26	–31	–17
3 × OF – 3 × HF	11,7	–80*	–80*	–80*
2 × HF	14,2	–80*	–70	–54
2 × OF – HF	14,9	–40	–40	–45
4 × HF – OF	17,4	–80*	–68	–63
OF + HF	18,1	–0,6	–0,2	0
3 × HF	21,3	–80*	–80*	–80*
2 × OF	22,0	–50	–49	–43
OF + 2 × HF	25,2	–55	–80	–53
3 × OF – HF	25,9	–36	–30	–10
4 × HF	28,4	–80*	–80*	–80
2 × OF + HF	29,1	–41	–42	–46
4 × OF – 2 × HF	29,8	–80*	–80*	–54
OF + 3 × HF	32,3	–60	–64	–62
3 × OF	33,0	–61	–61	–28
5 × OF – 3 × HF	33,7	–80*	–80*	–80*
2 × OF + 2 × HF	36,2	–80*	–80*	–51
4 × OF – HF	36,9	–55	–52	–47
3 × OF + HF	40,1	–36	–32	–11
4 × OF	44,0	–80*	–80*	–46
5 × OF – HF	47,9	–80*	–38	–16
4 × OF + HF	51,1	–56	–53	–47
5 × OF	55,0	–80*	–69	–33
6 × OF – HF	58,9	–80*	–61	–48
5 × OF + HF	62,1	–80*	–39	–15

* Wert unter –80 dB

Während Schaltermischer am Ende des KW-Bereichs ihre Einsatzgrenzen finden, da sie für deutlich höhere Frequenzen nicht schnell genug reagieren, sind hier Signale bis 500 MHz möglich! Als Vorteil gegenüber Diodenringmischern könnte

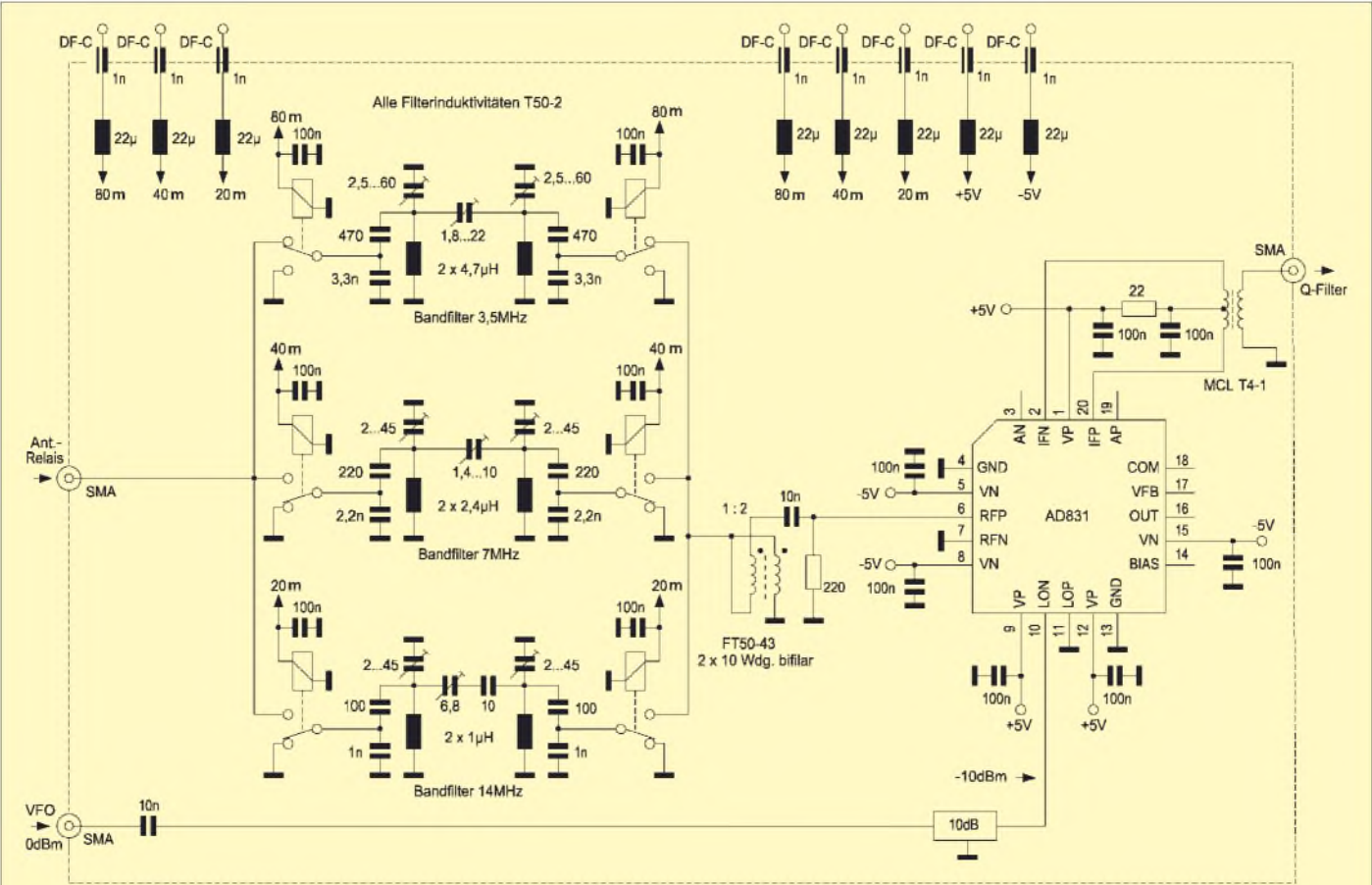


Bild 29: Empfängermischer mit AD831 sowie Eingangsselektion für drei Bänder

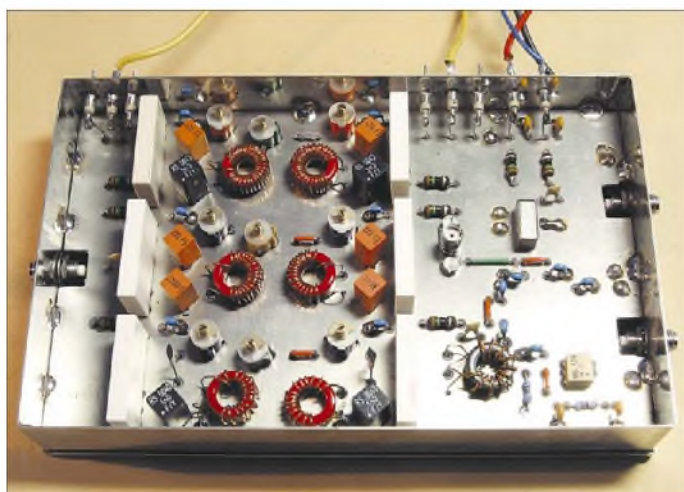


Bild 30:
Realisierte
Schaltung
nach Bild 29

Fotos: DL1DH

man auch den sehr geringen möglichen LO-Pegel ansehen, das relativiert sich aber angesichts des hohen Stromverbrauchs des Multiplizierers von rund 100 mA. Über den *Bias*-Pin lässt sich dieser auf Kosten des IP3 absenken. Auch ist das Einlöten einer PLCC-Fassung nicht jedermanns Sache.

In Bild 28 ist unsere Testschaltung zu sehen. Mit den Frequenzen 7,1 und 7,15 MHz bei je 0 dBm und 11 MHz/−10 dBm Oszillatorsignal (Pin 10) wurde ein IP3 von 27,5 dBm ermittelt. Die Einfügedämpfung betrug mit −10 dBm auch für das HF-Zweitonsignal −1 dB, gleichbedeutend mit einer Verstärkung von 1 dB. Das Oberschwingungs-Mischverhalten ist aus der letzten Tabellenspalte ersichtlich.

■ Empfängerischer mit Eingangsselektion

In Bild 29 ist als letzte Mischerschaltung ein Empfängermischer mit Eingangsselektion für 80, 40 und 20 m zu sehen. Nun sind sechs Relais für die drei einfachen Filter erforderlich. Eine Diodenumschaltung ist bekanntlich im Interesse des Großsignalverhaltens nicht anzuraten. Zur Umgehung eines Ausgangsverstärkers wurde im Ausgang ein Transformator angeordnet. Der Aufbau erfolgte wieder im üblichen Stil – Bild 30.

Die Filter – wiederum auf Basis von T50-2-Kernen – zeigten nach Abgleich mit dem Spektrumanalysator (mit Tracking-Generator) sehr saubere Durchlasskurven, allerdings erreicht das 80-m-Filter nur eine

Bandbreite von 200 kHz. Sieht man noch zwei Relais vor, die Kondensatoren hinzuschalten, lässt sich das ganze Band in zwei Segmenten erfassen.

■ Zum Schluss ein Quarzoszillator

Für die Erzeugung der Trägerfrequenz bei den DSB-Modulatoren wurde ein umschaltbarer Quarzoszillator entwickelt und realisiert.

In Bild 31 arbeiten beide Oszillatoren auf einen gemeinsamen Lastwiderstand und werden nur durch Gleichspannung umgeschaltet, wie bereits in [10] vorgeschlagen. Da die Quarzfilter als Abzweigfilter mit billigen Standardquarzen realisiert werden sollen, bietet es sich an, eventuelle „Ausrutscher“ nach oben und unten als Trägerquarze zu verwenden.

Durch Parallelschaltung von zwei Quarzen lässt sich der Ziehbereich vergrößern. Bei Quarzfrequenzen über 8 MHz sollte es aber immer möglich sein, die Frequenz 300 Hz über bzw. unter den Durchlassbereich zu ziehen.

Ein MMIC sorgt für einen Ausgangspegel von 0 bis 1 dBm. Ein Kleinrelais mit zwei Wechslern erledigt die Umschaltung des Ausgangssignals auf den DSB-Modulator bzw. Produktdetektor.

Literatur

- [10] Erxleben, J., Y25VE: Praktische Schaltungen für den Funkamateurl, Elektronisch umschaltbarer Quarzoszillator. FUNKAMATEUR 37 (1988) H. 6, S. 294

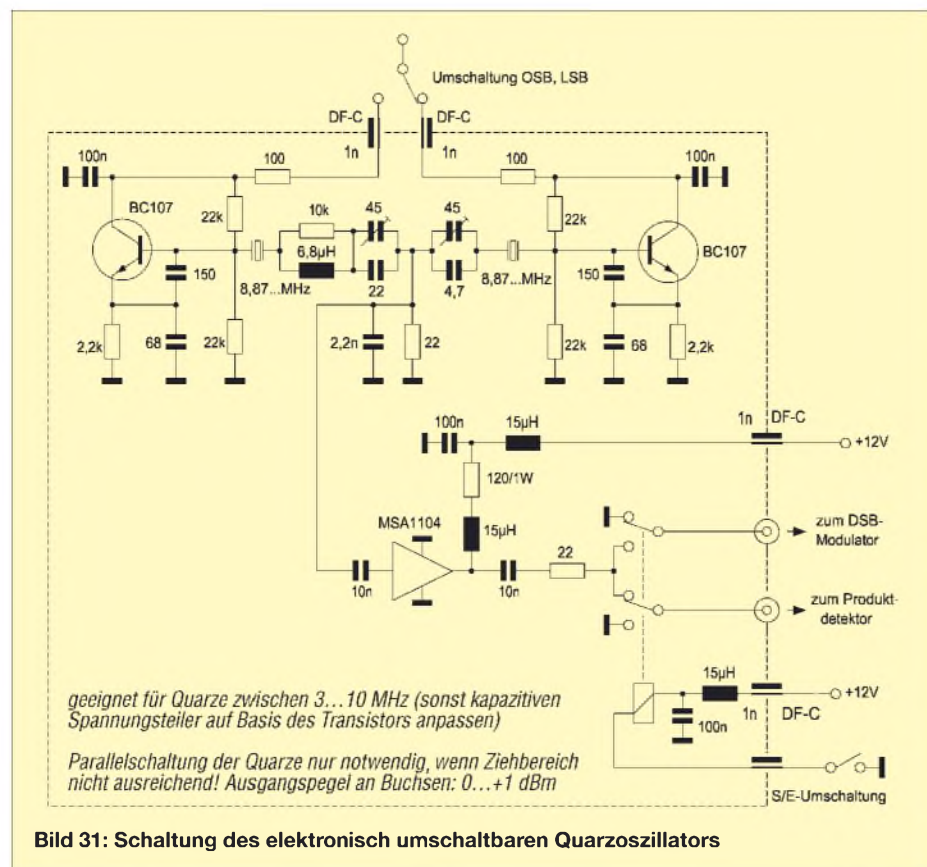


Bild 31: Schaltung des elektronisch umschaltbaren Quarzoszillators

Nachlese

■ Umbau eines Bosch FuG 10 –
hier: Betrieb über Relaisfunkstellen
FA 3/08. S. 300

Gemäß Bild 1 im Beitrag wird das Sende-NF-Signal auf ein 10,7-MHz-Signal aufmoduliert, welches dann mit der doppelten Kanalquarzfrequenz gemischt und anschließend verdoppelt wird. Verwendet man nun im Modulator 10,4 MHz, entsteht ein Offset zur Empfangsfrequenz



von genau -600 kHz . Dazu ist der im Bild gezeigte Q301 gegen einen $10,4\text{-MHz}$ -Quarz [2] zu tauschen. Zum Abgleich tastet man den Sender, misst mit einem Oszilloskop die HF-Spannung an MP3 und gleicht mithilfe von L314 auf höchste HF-Spannung ab.

Auch wer ein FuG 10 mit einem 8,4- bzw. 13-MHz-Quarz im Modulator erwirbt hat (für BOS-Relaisfunkstellen), muss Q301 gegen ein 10,7- bzw. 10,4-MHz-Exemplar tauschen.

www.westerhold-elektronik.de/FA

Füchse PC-gestützt peilen

HORST WISSMANN – DJ4TA

Das beschriebene mobile 2-m-Peilsystem stellt eine weitere Variante dar, mittels genauer Peilung in einem $10 \times 15 \text{ km}^2$ großen Feld per Pkw die Standorte der dort befindlichen Fuchs-Sender zu ermitteln. Hierbei werden die Möglichkeiten einer PC-Unterstützung voll genutzt.

Diese Beschreibung dient lediglich dem Aufzeigen der technischen Möglichkeiten und ist nicht als Nachbauanleitung gedacht. Der Einsatz erfolgt auf den im nord-deutschen Raum stattfindenden technisch anspruchsvollen Mobil-Peilveranstaltungen (siehe auch [1], [2], [3]), auf denen wir gerne weitere peilbegeisterte OMs begrüßen würden.

in Assembler- und Visual Basic realisieren [4], [5], [6] – von den mechanischen Anforderungen ganz zu schweigen.

■ Peiler

Der Peiler besteht aus einem 12-V-Antriebsmotor mit Winkelgetriebe, woran einerseits die Antennen-Antriebsachse und andererseits der Stegmann-Absolut-Winkel-

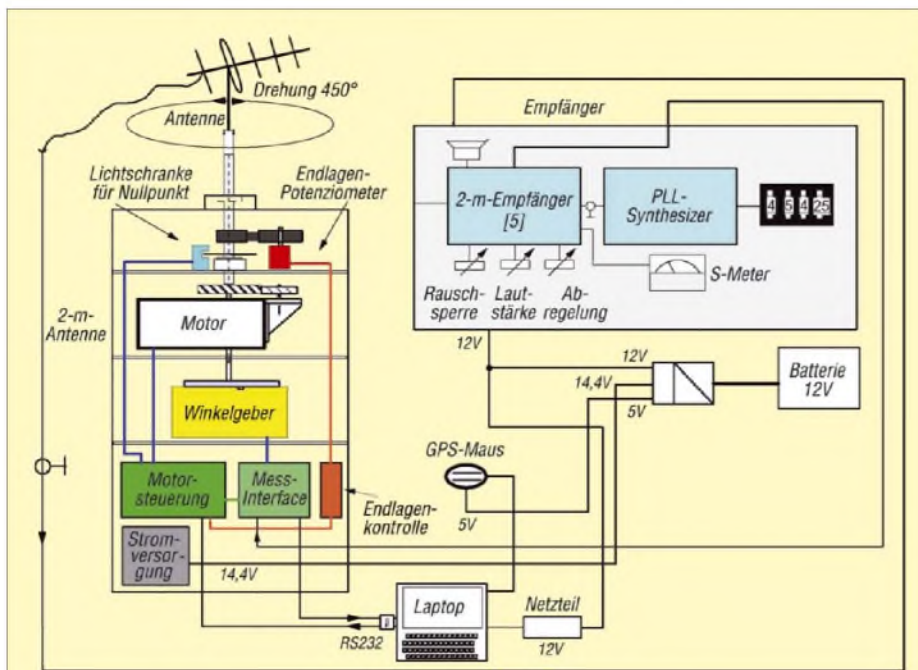


Bild 1: Blockschaltbild der Peileinrichtung

■ Allgemeines

Das Peilsystem setzt sich, wie Bild 1 verdeutlicht, aus fünf Bestandteilen zusammen: Motorisches Drehsystem mit absolutem Winkelcodierer zur kontrollierten Drehung der Antenne, Sieben-Element-Peilantenne, 2-m-Empfänger, Laptop sowie bordnetzunabhängige Stromversorgung. Das gesamte System wird im Pkw betrieben und ist somit mobil. Erschütterungen, Spannungsschwankungen, Regen und Hitze stellen an ein solch komplexes System enorme Zuverlässigkeitsanforderungen, denen durch manch bittere Ausfallerfahrung Rechnung getragen werden musste.

Inzwischen laufen drei Prototypen mit beachtlichen Ergebnissen. Der Gedanke, eine solche Einrichtung zu schaffen, hatte ich als technische Herausforderung betrachtet; ich konnte ihn nur durch intensives Einarbeiten

codierer [7] direkt angeflanscht sind, sowie der Elektronik für Motor-Steuerung und Messwertaufnahme, Nullpunktindikator (Lichtschranke) und einer elektronischen Überlauf sperre. Das Ganze ist in einem



Bild 2: Innenansicht des Peilers



Bild 3: Antenne und Plattform des Peilers

5 mm dicken Aluminiumgehäuse $480 \times 180 \times 120 \text{ mm}^3$ untergebracht, siehe Bild 2, aus dem oben die kugellagergeführte 30-mm-Achse zur Aufnahme der steckbaren Antenne und seitlich unten die beiden Kabel zur Spannungsversorgung und Steuerung des System wassergeschützt herausgeführt sind.

Bild 3 zeigt, wie der Peiler auf einer Plattform befestigt wird, die auf dem Dachträgersystem verankert ist. Das System lässt sich zu Wartungsarbeiten seitlich 80° herunterklappen. Während der mobilen Peilfahrt wird mit einem 60 cm langen Antennenmast und verkürzter Peilantenne gearbeitet, um der StVZO Genüge zu tun. Bei stationärer Peilung trägt ein 2 m langer Mast die auf sieben Elemente erweiterte Peilantenne.

■ Motorsteuerung

Die Motorsteuerung arbeitet mit einem Steuer-IC (L292), welcher von einem Mikroprozessor (Atmel AT89C2051) angesteuert wird. Die vom Laptop ausgegebenen Steuerbefehle sind ASCII-codiert und werden mit 56 kBit über die RS232-Schnittstelle des Laptops an die Motorsteuerung übertragen.

Des Weiteren nimmt der Mikroprozessor die Neutralstellungsüberwachung (Lichtschranke) vor. Zur Verhinderung eines unerwarteten Überlaufs über die 450° -Drehung der Antenne ist eine zusätzliche und völlig autonome Endlagenabschaltung eingebaut, die mit dem Fensterdiskriminator (TCA965) und über ein Endlagen-Potenzio meter zuverlässig bei Überschreitung der Grenzwerte einen Stopp des Motors herbeiführt.

Zur Vorverarbeitung der vom Empfänger gelieferten Feldstärkesignale ist ein weiterer Mikroprozessor (Atmel) eingesetzt, der einerseits die Gray-Code-Konvertierung der vom Stegmann-Winkelgeber ausgegebenen Information vornimmt und andererseits die Verknüpfung der analog/digital umgesetzten Feldstärkemesswerte mit den $0,1^\circ$ genauen Winkelinformationen durchführt. Die so zusammengestellten Informationstelegramme werden als 13-Bit-Worte dem Laptop mit 56 kBit/s über die RS232-Schnittstelle zugeführt. Die Umlaufgeschwindigkeit der Antenne beträgt etwa 4 s und die Anzahl der dabei übertra-

genen Messwerttelegramme liegt bei rund 1000.

■ Peilantenne

Verwendet wird eine Siebenelement-Flexa-Yagi, die zwischen dem 3. und 4. Element durchtrennt wurde, um zwischen Vier- und Siebenelement-Aufbau wechseln zu können. Die Antenne ist somit gut transportierbar und leicht zu installieren. Beim Peilvorgang wird die Antenne jeweils 450° links- bzw. rechts herum bewegt. Die Auswertung der Peilung erfolgt über den Maximalwert des Antennendiagramms ($\pm 40^\circ$).



Bild 4: Bedienoberfläche: Stationäre Peilung

■ Peilempfänger

Hier wurde der von der Fa. Helpert angebotene Bausatz OBERON in Verbindung mit einem Synthesizer benutzt [8]. Die S-Meter-Spannung ist herausgeführt und die Abregelung der Vorstufe erfolgt durch Reduzierung der Vorstufenspannung bis auf 0 V. Die erreichte Abregelungsdämpfung liegt bei -55 dB. Da dieser Wert im Nahfeld noch nicht ausreicht, wurde zusätzlich ein 10 x 10-dB-Stufendämpfungsglied in den Antennenweg eingebaut. Das ermöglicht auch im Nahfeld noch gute Peilergebnisse.



Bild 5: Vektorenplot der Peillinien

■ Auswertesoftware

Das Programm für die Peilung im Stand ist in Visual Basic [5] geschrieben und beinhaltet etwa 2400 Codezeilen. Die grafische Bedienoberfläche (Bild 4) wurde aufgrund laufender Erfahrungen gestaltet und hat nunmehr eine gute Funktionalität mit folgenden Leistungsmerkmalen:

- Kalibrierung des Systems auf die Gradzahl gegen Nord (Antennen-Offset) mittels Kompass oder mithilfe einer aus der Karte entnommenen Gradzahl;
- System-Kalibrierung zur Ausschaltung der Vorlauf-Rücklaufdifferenz bei Peilung;
- Anzeige der aktuellen Antennenstellung sowie des gepeilten Antennen-Plots;
- Errechnung der Peilung durch dreistufige Auswertung der gespeicherten Messwerte;
- Verknüpfung des gepeilten Peilwertes mit dem o. g. Antennen-Offset;
- Speicherung und Mittelwertbildung (maximal 30 Peilungen in fünf Gruppen);
- Speicherung aller Peildaten in speziellen Files für spätere Analysen;
- Speicherung aller Antennen-Plots peilungsbezogen für spätere Analysen;
- Möglichkeit zur schnellen Wiederherstellung nach Rechnerabsturz;
- Anzeigen für Feldstärke, Datenübertragung, Maximalfeldstärke und weiterer Parameter;
- Selektierung und Herausrechnung missglückter Peilungen;
- manuelle Eingriffsmöglichkeiten für Service und Tests;
- Übergabe der Peilungen an ein spezielles Vektor-Zeichenprogramm, welches die Peillinien in die Top-50-Karte als Overlay einzeichnet, siehe Bild 5.

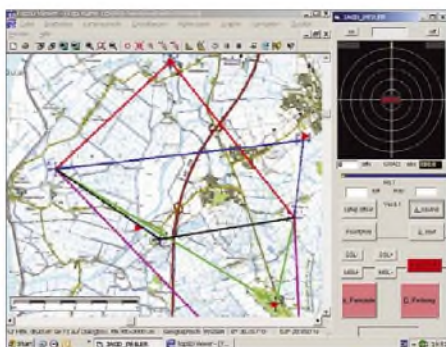


Bild 6: Bedienoberfläche: Mobile Peilung

Bei mobiler Peilung ist keine Speicherung der Peildaten nötig, da die Ausgabe des Peilvektors und der Gradzahl, bezogen auf die Fahrtrichtung des Pkw, für das Aufsuchen der im Overlay zur Top-50-Karte eingezeichneten Fuchsstandorte genügt. Daher ließ sich die Bedienoberfläche wesentlich verkleinern, sodass eine gleichzeitige Darstellung der (bewegten) Karte und der Bedienoberfläche des Peilers möglich ist, vgl. Bild 6.

Peilungen können während der Fahrt vorgenommen werden. Das PC-Programm wurde aus dem o. g. Programm für stationäre Peilungen extrahiert.

■ Geräteaufnahme

Die einzelnen Systemkomponenten sind notwendigerweise im Pkw ausreichend

und unfallsicher zu befestigen. Hierfür wurde eine Geräteaufnahme gemäß Bild 7 geschaffen, die auf dem Rücksitz verankert ist und vom Peiloperator ohne Beeinträchtigung des Fahrers bedienbar ist.



Bild 7: Geräteaufnahme im PKW

Fotos: DJ4TA

■ Sonstige Hinweise

Das Zeichenprogramm wurde von Herko Upmann, DK3HU, entwickelt und von mir an die beschriebene Peilsoftware angepasst. Besonderen Dank möchte ich meinen beiden Peilfreunden Johann-Wilhelm, DF3AL, und Herko, DK3HU, für die vielen Tipps und programmtechnischen Hilfen aussprechen.

Weitere Angaben zu Peilterminen, Abläufen und technische Hinweise befinden sich auf der Website www.mobilfuchsjagd.de. Aufgrund der guten Peilergebnisse der Wettbewerbe des Jahres 2007 (mehrere 1. und 2. Plätze) kann man davon ausgehen, dass das System nunmehr relativ ausgereift und bei weiteren Wettbewerben einsetzbar ist.

Nachbauwillige können vom Autor Realisierungs- und Bezugshinweise anfordern.

www.oj4ta.de
oj4ta@darc.de

Literatur

- [1] Ablass, U., DF7BL: Peilen – eine Herausforderung an die Genauigkeit. FUNKAMATEUR 53 (2004) H. 4, S. 382–384
- [2] Ablass, U., DF7BL: Vertikal peilen – ganz schnell und ganz genau! FUNKAMATEUR 53 (2005) H. 9, S. 890–891; Bausatz: PLB-06 im FA-Leserservice bzw. www.funkamateure.de
- [3] Knäusel, J., DF3AL: Mobilfuchsjagd: Viel Spaß mit moderner Technik. CQDL 73 (2002) H. 5, S. 326–329
- [4] Kainka, B., DK7JD: Handbuch der PC-Mess- und Steuertechnik. Franzis', Pöng 2001
- [5] Löffelmann, K.; Tiemann, U.: Visual Basic 6.0 Startpaket. Microsoft Press, Unterschleißheim 1998
- [6] Haupt, H. F.: Visual Basic Referenz. Franzis', Pöng 1999
- [7] Absolut Encoder AG100MSSI, Fa. Sick Stegmann: www.sick-stegmann.de/
- [8] Helpert, H., DJ9HH: Verbesserter 2-m-Empfänger Oberon 5. FUNKAMATEUR 53 (2004) H. 8, S. 830–833; Bausatz: www.helpert.de
- [9] Top50-Karten: Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen. www.lgn.de

160-m-DX aus dem Garten

EIKE BARTHELS – DM3ML

Mit einigen Einschränkungen lässt es sich auch aus einem Garten mittlerer Größe am Stadtrand auf 160 m funken. Beschrieben werden zwei Varianten einer Vertikalantenne zum Senden und einer K9AY-Antenne zum Empfangen. Bei allen drei Antennen wurde der beabsichtigte Aufbau mit MMANA bzw. EZNEC simuliert, um dabei interessante Daten für den praktischen Betrieb zu gewinnen.

Mit meiner lieben Frau Jutta, DG2DYL (ex DM2BYL), habe ich die Nutzungserlaubnis an einem Familiengarten am Dresdner Stadtrand ($30 \times 40 \text{ m}^2$) geheiratet. Der Garten wird zusammen mit Schwager Jochen und seiner Familie genutzt. Im Sommer darf ich die Gartenarbeit nicht stören, aber im Winter darf ich schon mal ein paar Radials auslegen.

Seit ein paar Jahren bin ich glücklicher Besitzer eines 12-m-Kurbelmastes, der im Sommer einen 14-Element-Spiderbeam für 10/12/15/17/20 m trägt und im Winter die Grundlage für Vertikalantennen in verschiedenen Varianten bildet. Zum Funken wird der Mast ausgefahren und danach wieder heruntergekurbelt.

■ Geerdete Vertikal für 160 m

Der 12-m-Kurbelmast bekam eine Verlängerung durch eine 10 m lange, ausziehbare Peitschenantenne aus ehemaligen Armeebeständen. Eingespeist wird er gemäß Bild 1 über eine Omegaanpassung nach [1].

Zur Einspeisung dient ein abgeschirmtes vieladriges Kabel mit 18 mm Außendurchmesser, bei dem alle Drähte zusammenge­lötet wurden. Die Vertikalantenne erhält mindestens zwölf Radials von 20 bis 30 m Länge. Je nach „Gartenruhe“ kann ich weitere Radials auslegen, diese können aber nur in einer Richtung und zeitweise auch außerhalb des Gartens liegen.

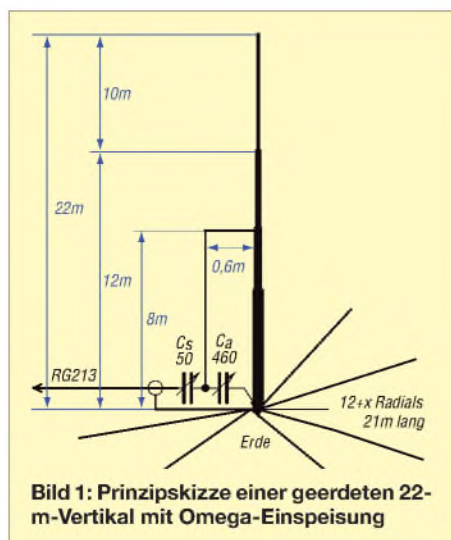


Bild 1: Prinzipskizze einer geerdeten 22-m-Vertikal mit Omega-Einspeisung

Die im Bild 1 angegebenen Werte für die beiden Drehkondensatoren sind Rechenwerte, die ich mit dem Programm MMANA von JE3HHT [2] experimentell optimiert habe. Sie stimmen gut mit der Praxis überein. Ursprünglich und für meine Endstufe FL-2100Z (400 W HF) ausreichend habe ich dazu zwei 150-pF-Baukasten-Drehkondensatoren mit einer Spannungsfestigkeit von 2 kV vom FA-Leserservice verwendet. Zusammen mit parallelgeschalteten hochspannungsfesten Kondensatoren wird C_a auf den Endwert gebracht.



Bild 2: Abstimmkasten für die Omega-Einspeisung

Mitte 2006 habe ich die FL-2100Z durch eine ACOM-1010 ersetzt. Ihre 700 W waren dem Anpasskasten entschieden zu viel. Eine Rechnung für C_s ergab, dass hier Spannungen von bis zu 3 kV auftreten. Zu allem Überfluss konnte ich mit der FL-2100Z schon mal einen Lichtbogen stehen lassen und nachsehen, wo es qualmt. Die ACOM-1010 schaltet dagegen sofort ab, wenn das SWV über $s = 3$ steigt. Die etwas mühsame Lösung des Problems zeigt Bild 2, eine Kombination aus in Serie und parallelgeschalteten Hochvolt-Kondensatoren und einem aus einem Diathermie-Gerät ausgebauten Split-Stator-Kondensator, der etwa die Hälfte der Spannungslast tragen muss.

Die Berechnung des SWV über der Frequenz (Bild 3, blaue Kurve) offenbart ein weiteres Problem: Je nach Güte des Strahlers ist der Bereich, in dem das SWV unter $s = 3$ liegt, nur wenige Kilohertz breit. Bei jedem größeren QSY musste ich in der Winterkälte aus dem Gartenschuppen flit-

zen, den Drehkondensator nachstellen und hoffen, dass der „seltene Vogel“ noch da ist, wenn ich zurückkomme.

Sehr hilfreich bei der Abstimmung waren theoretische Untersuchungen mit MMANA, welcher der beiden Kondensatoren welche Werte der Antenne bestimmt. Ergebnis: Der Serienkondensator C_s ist vorzugsweise für den Fußpunkt­widerstand der Antenne und der Parallel- C_a für die Resonanzfrequenz zuständig. Natürlich beeinflussen die Kondensatoren beide Werte, aber beim Antennenabgleich mit dem SWR-Analyser MFJ-584B von Vectronics ging es am schnellsten, wenn zuerst mit C_s der Fußpunkt­widerstand in die Nähe von 50 Ω und dann mit C_a die Resonanzfrequenz auf den gewünschten Wert um 1830 kHz gebracht wurde.

Zum Nachstimmen der Antenne innerhalb des Bandes wiederum war C_s die bessere Lösung. Befreundete OMs haben sich hier einen ferngesteuerten Motor eingebaut, mit dem sie jeweils auf SWV-Minimum abstimmen.

Die Ergebnisse mit dieser Antenne waren zufriedenstellend und reichten zu etwa 80 Ländern auf 160 m.

■ Endgespeiste Vertikalantenne für 160 m mit L-Verlängerung

Ausgangspunkt für diese Version war der Beitrag [3] von Martin, DK7ZB, über die Battle Creek Special, hier besonders die Verlängerung des vertikalen Teils durch einen mehr oder weniger waagrecht weggeführten Draht. Die Antenne muss dazu von Masse isoliert und von unten eingespeist werden. Mit Hilfe einiger Streifen Teflonfolie war die Isolation für meinen Kurbelmast erledigt (Bild 6).

Unter dem Mast ist der Verteiler für die Radials zu sehen, die mit Autosteckverbindern auf einen vielpoligen Verteiler gesteckt und ausgerollt wurden. Hier lässt sich auch ein durchverbundenes Stecker-

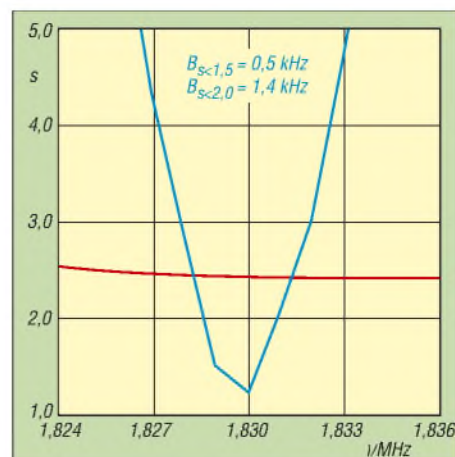


Bild 3: Verlauf des SWV an 50 Ω über der Frequenz beim 22 m hohen Vertikalstrahler (blau) sowie bei der L-Antenne (rot)



Bild 4:
Oberteil der Vertikalantenne mit L-Verlängerung

brett anstecken, an das alle im Garten verfügbaren Verlängerungsschnüre angeschlossen und um den Mast verteilt werden.

Das Stöbern im Internet ergab aber als Schwachpunkt der Battle Creek Special den verschämten Hinweis, die Sperrkreise lieber auf Teflon als auf PVC zu wickeln, denn sie würden „run hot at full legal power“ (also heiß werden bei voller Leistung – 1500 W in den USA) [4]. Dieser Effekt, der auch bei anderen Trap-Antennen auftritt und die teure HF zu einem guten Teil in Sperrkreisen verheizt, hat mich zusammen mit den mechanischen Problemen zur 160-m-Einbandvariante gebracht.

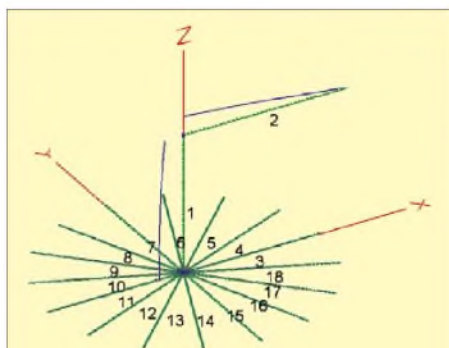


Bild 5: EZNEC-Modell der endgespeisten Vertikal

Dazu kam, dass ich quer über meinen Garten seit 15 Jahren eine FD4 zwischen zwei hohen Birken gespannt habe, deren Einspeisepunkt sich etwas querab von meiner Vertikalantenne befand. Es bot sich daher an, einen Schenkel abzutrennen und zur horizontalen Verlängerung der Vertikal heranzuziehen.

Zur Vorbereitung habe ich mit EZNEC 5.0+ [5] [6] von Roy Lewallen, W7EL, die Vertikalantenne gemäß Bild 5 programmiert



Bild 6: Isolation des Kurbelmastes gegen Masse

und ermittelt, was passiert, wenn ich die 24-m-Seite der aufgetrennten FD4 an meinen mehr oder weniger ausgefahrenen Kurbelmast samt Peitsche binde. EZNEC 5.0 verfügt über ein komfortables Werkzeug zur Erzeugung eines Radialkranzes [7], was sehr hilfreich ist, wenn man sehen will, wie sich der Antennengewinn mit zunehmender Radialzahl und -länge verändert. Mehr und längere Radials vermindern den Erdwiderstand, aber der Gewinn steigt nur noch minimal.

Die Berechnung des Fußpunktwiderstands zeigte, dass der horizontale Schenkel diesen Wert in erträglichen Grenzen zu kleineren Werten verschiebt. Zeigt der Schenkel – wie bei mir durch den tieferen zweiten Aufhängepunkt (14 m) des FD4-Schenkels – nach unten, wird auch der Fußpunktwiderstand niedriger. Das Richtdiagramm wurde entgegen meinen Befürchtungen nur unwesentlich unsymmetrisch.

Ein sehr erfreuliches Bild zeigt der SWV-Verlauf über der Frequenz in Bild 3, rote Kurve, das „Kerbtal“ der Omega-Einspeisung ist einer breiten „Badewanne“ mit $s \leq 2,5$ von 1,8 bis 1,87 MHz gewichen.

Die praktische Erprobung war schnell realisiert. Ich habe das Mittelteil der FD4 vorsichtig aufgesägt, den langen Schenkel ausgehängt und mit Rohrschellen an der Peitschenantenne befestigt. Bei voll ausgefahrener Vertikalantenne (22 m) lag die Resonanzfrequenz etwas zu tief. Wurde die Peitsche um zwei Glieder (2,40 m) gekürzt, lag alles im grünen Bereich. Das SWV war niedriger als vorausberechnet ($s \approx 1,5$), sicher haben sich hier die paar Ohm unerwünschten, aber unvermeidbaren Erdungswiderstands ausnahmsweise positiv ausgewirkt.

Die Antenne in dieser Form benahm sich an der ACOM-1010 wesentlich „artiger“ als ihre Vorgängerin, und der Wirkungsgrad scheint um einige Prozent gewachsen zu sein. Der gleiche Mast ohne L-Verlängerung, aber mit voll montierter Peitsche (22 m Länge) geht vorzüglich auf 80 m und ohne Peitsche auch auf 40 m, beides ohne weitere Änderungen.

■ K9AY-Empfangsantenne

Auf den unteren Bändern, d.h. von 40 m an abwärts, sind Störungen und Signale aus Europa deutlich stärker als auf den oberen Bändern. Beim DXen ist oft der Empfang kritischer als das Senden, denn was man nicht hört, lässt sich auch nicht arbeiten. Auf 160 m hat nur derjenige beim ernsthaften DXen eine Chance, dem es gelingt, den Störpegel und die lauten europäischen Stationen wenigstens um zwei bis drei S-Stufen abzusenken.

Gary, K9AY, hat in [8] eine Breitbandempfangsantenne aus zwei gekreuzten und mit einem Widerstand abgeschlossenen Dreieckschleifen beschrieben, die inzwischen auch vermarktet wird [9]. Sie ist für Leute gedacht, die keine Beverage-Antennen ausspannen können, aber trotzdem bei geringen Platzbedarf eine wirksame Empfangsantenne aufbauen wollen. Die K9AY-Antenne benötigt einen Kreis von 10 m Durchmesser. Bild 7 sind die Abmessungen einer der beiden um 90° versetzt aufgebauten Schleifen zu entnehmen.

Als Träger in der Mitte ist ein nichtleitender Mast zu verwenden. Ich habe mir von [10] einen 12-m-Glasfaser-Teleskopmast bestellt, von dem die unteren 8 m Verwendung fanden. Jede der beiden Schleifen hat einen Umfang von 26 m (unkritisch). Die Schleifen können gleichzeitig dazu die-

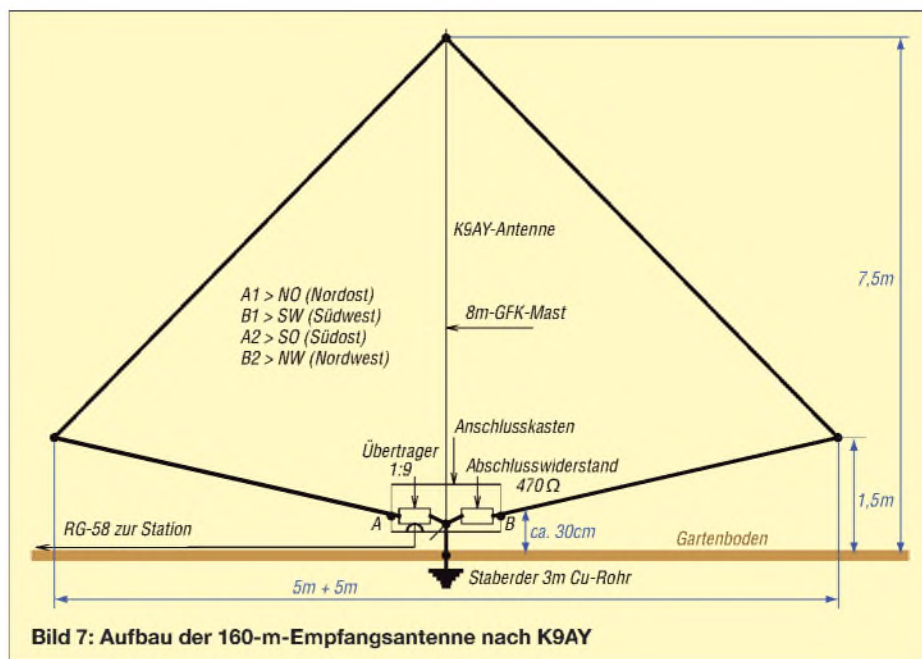


Bild 7: Aufbau der 160-m-Empfangsantenne nach K9AY

nen, den Mast zu halten, wenn die äußeren Enden an 1,5 m hohe Hilfsmaße oder über PVC-Schnüre an Heringe bzw. umstehende Bäume abgespannt werden. Die vier Enden der Schleifen gehen zu einem Anschlusskasten, mit dessen Hilfe die Schleifen und ihre beiden Anschlüsse an die Speiseleitung bzw. den Abschlusswiderstand in vier Stellungen ausgewählt

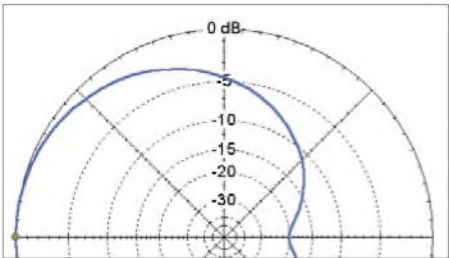


Bild 8: Horizontales Antennendiagramm einer K9AY-Empfangsantenne

werden können. Die Simulation dieser Antenne mit EZNEC 5.0+ über „EZNEC-Gartenboden“ mit $\sigma = 0,005$ S und $\epsilon_r = 13$ liefert das in Bild 8 abgebildete Horizontaldiagramm. Deutlich ist die Rückdämpfung von bis zu 20 dB und die breite Antennenkeule nach vorn mit einem Öffnungswinkel von 140° zu sehen. Im Vertikaldiagramm Bild 9 ist die Rückwärtsdämpfung und die Bevorzugung flacher Einstrahlwinkel zu sehen.

Die praktische Ausführung der K9AY-Antenne zeigt Bild 12. Im Rohrbohrer unten steht der GFK-Mast, der graue Anschlusskasten ist am Staberder, einem 3 m langen 22-mm-Kupferrohr aus dem Baumarkt, befestigt. Oben sieht der GFK-Mast mit den vier Schleifenenden in Konkurrenz zu den daneben stehenden Bäumen heraus. Bild 10 zeigt das Schaltbild des Anschlusskastens. Die beiden Relais, die die Schleifen und deren Richtung wählen, werden über die koaxiale Speiseleitung gesteuert. Die Umschaltung erfolgt mit +12 V (Relais 1), -12 V (Relais 2) oder 12 V Wechselspannung (beide Relais). Der 1:9-Übertrager wurde aus dreifach verdrehtem Draht auf einen Ferritkern gewickelt. Ob er in dem Frequenzbereich zwischen 1,6 und 4 MHz geeignet ist, lässt sich mit einem Antennenanalysator ermitteln, in dem die hochohmige Seite mit dem Abschlusswiderstand von $470 \Omega / 1 \text{ W}$ abgeschlossen und der Eingangswiderstand bezogen auf 50 Ω gemessen wird. Das SWV sollte bei $s = 1,0$ liegen. Im Endzustand und mit angeschlossenen Schleifen sollte das SWV für alle vier Stellungen bei $s = 1,5$ bis $2,0$ liegen.

Bild 11 zeigt das Steuergerät. Es erzeugt die Schaltspannungen für die Schleifenauswahl und übernimmt die Überwachung der PTT-Leitung des Transceivers. Sind die PTT-Leitungen vom Transceiver und

der PA offen, schalten die etwa +8 V die K9AY-Antenne über das kommerzielle Antennenrelais an den Transceiver (hier IC-7000). Wird PTT aktiviert und nach Masse geschaltet, fällt das Relais ab und schaltet den Transceiverausgang an die PA. Die Steuerung ist über ihren Netzschalter oder den Schalter in der PTT-Leitung abschaltbar.

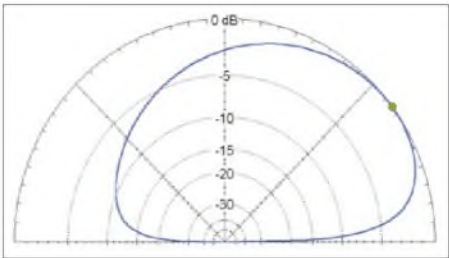


Bild 9: Vertikales Antennendiagramm einer K9AY-Empfangsantenne

Auf jeden Fall sollte man vermeiden, die PA auf die K9AY-Antenne arbeiten zu lassen, danach kann man einen neuen Anschlusskasten bauen. Den Versuchsaufbau mit den zwei Kästen, dem Antennenrelais und dem Transceiver zeigt Bild 13. Im praktischen Betrieb sind Steuergerät und Anschlusskasten über 20 m RG58-Kabel miteinander verbunden, die K9AY-Antenne steht etwa 15 m von der Sendevertikalannte entfernt.

Das Empfangserlebnis mit einer K9AY-Antenne ist beeindruckend, wenn man von dem Krach, den eine ausgewachsene Vertikal an den Empfänger liefert, auf eine

K9AY umschaltet. Der Signal-Störabstand steigt deutlich an, das Störgeräusch wird massiv verringert und ein Signal, das bisher im Störnebel nahezu unterging, kommt mit nahezu gleicher Lautstärke, aber wesentlich abgesenktem Geräuschpegel aus dem Lautsprecher oder Kopfhörer.

Die Richtwirkung ist wegen des breiten Öffnungswinkels von 140° weniger ausgeprägt, aber mit dem Kardiod-Einschnitt von hinten lassen sich lästige Störer ausblenden und steil einfallende Signale werden abgeschwächt. Der PTT-Schalter an der Steuerung bleibt in der Regel auf Ein und der Richtungsschalter ist auf besten Empfang einzustellen.

Die K9AY kann durchaus bis hinauf zum 40-m-Band und hinunter in den MW-Rundfunkbereich verwendet werden. Bei der kommerziellen Version der K9AY wird der Abschlusswiderstand im Ansteuerkasten in mehreren Stufen zwischen 330 und 680 Ω umgeschaltet. Damit lässt sich der Einschnitt im Kardiod-Diagramm in gewissen Grenzen beeinflussen und optimieren.

Praktischer Funkbetrieb

Die beschriebene Antennenlage hat den Vorteil, dass dazu keine 100-ha-Ranch benötigt wird; sie passt in einen Garten oder auf ein mittelgroßes Grundstück. Nachteilig ist, dass ich 15 km quer durch die Stadt und zurück fahren und die Station auf- sowie abbauen muss. Besser wäre eine Station in Schlafzimmernähe, wo ich mitten in der Nacht einmal einen Blick auf das

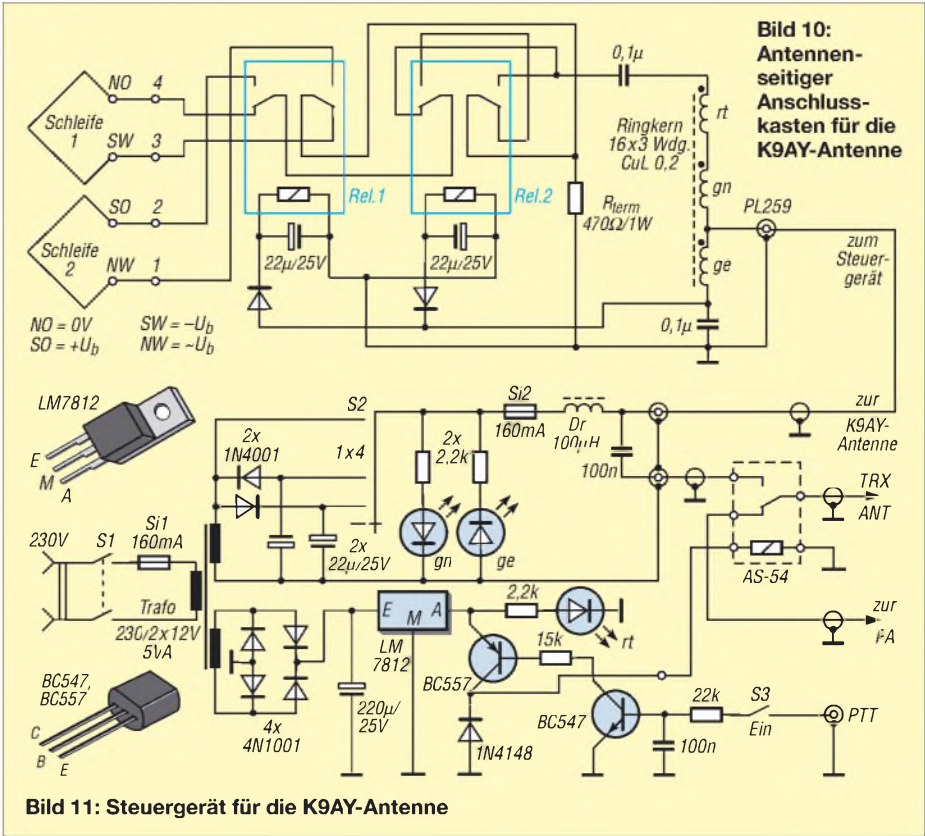


Bild 11: Steuergerät für die K9AY-Antenne



Bild 12:
K9AY-Empfangs-
antenne in der Praxis

Bild 13:
Versuchsaufbau
von Anschlusskasten
und Steuergerät
der K9AY-Empfangs-
antenne
am Messplatz
Fotos: DM3ML



160-m-Band werfen kann, genau die zehn Minuten treffe, zu denen ein seltener Fögel aus dem Rauschen auftaucht, ihn arbeitete, ehe er wieder im Nirwana verschwindet und dann wieder ins Bett gehe. Aber alles Gute ist selten beisammen.

Das 160-m-Band ist sehr zickig, mal geht nichts, mal ist richtig DX von der anderen Seite der Welt zu hören. Einen Richtwert zu den Bedingungen gibt es: Der K-Index der erdmagnetischen Unruhe sollte so niedrig wie möglich sein. Bei $K = 0 \dots 1$ ist DX wahrscheinlicher, aber nicht zwangsläufig möglich, ab $K = 3$ ist die Chance für DX schlechter, aber nicht total ausgeschlossen.

In Richtung Osten geht es am besten kurz vor dem Sonnenaufgang im Zielgebiet (siehe Deutschlandrundspruch), in Richtung Westen kurz (ca. 30 min) vor dem eigenen Sonnenaufgang sowie entlang der Dämmerungslinie (Grayline) zum eigenen Sonnenauf- und -untergang.

Conteste auf 160 m wie der gerade überstandene CQ 160 m CW (Ende Januar) sind eine gute Gelegenheit, die Leistungsfähigkeit der Station zu testen. Die Suche nach neuen Ländern endet aber bei dem massiven Europa-QRM meist mit einer Enttäuschung. Besser sind da DXpeditionen, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf einer angekündigten Frequenz senden, sich für die langen Bänder gute Antennen mitgenommen haben und Split-Betrieb machen.

Mit der beschriebenen Anlage konnte ich inzwischen die DXCC-Schallmauer durchbrechen und stehe bei 102 gearbeiteten Ländern.

Bedanken möchte ich mich bei Thomas, DL1VPL, für den Kurbelmast, bei Dietmar, DD0VL, für die Drehteile und bei den 160-m-Experten Manfred, DL1DUL, Hardy, DL1VDL, und Dietmar, DL3DXX, für die hilfreichen Diskussionen.

dm3ml@darc.de

Literatur

- [1] Schwarzbeck, G., DL1BU: Streifzug durch den Antennenwald – DX-Antennen für 80 m und 160 m. CQDL 52 (1981) H. 9, S. 420–428
- [2] MMANA-GAL, Deutsche Version von DL2KQ: <http://dl2kq.de/mmna/4-7.htm>
- [3] Steyer, M., DK7ZB: Die „Battle Creek Special“-Antenne. FUNKAMATEUR 56 (2007) H. 8, S. 863
- [4] The Battle Creek Special Antenna Description. www.ok1rr.com/view.php?cisloclanku=2004122518
- [5] Lewallen, R., W7EL: EZNEC Antenna Software by W7EL. P.O.Box 6658, Beaverton, OR, 97007, USA; www.eznec.com
- [6] Barthels, E., DM3ML: EZNEC 5.0 – Deutsche Übersetzung des Handbuchs. <http://dl0tud.tu-dresden.de/html/DtHilfen.html>
- [7] Janzen, G., DF6SJ: Automatische Erzeugung von Radials mit EZNEC. FUNKAMATEUR 54 (2005) H. 7, S. 687–690
- [8] Breed, G., K9AY: The K9AY Terminated Loop – A Compact, Directional Receiving Antenna. www.hard-core-dx.com/nordicdx/antenna/loop/k9ay/k9ay_orig.pdf
- [9] Array Solutions: AS-AYL-4 4 direction Low Band Receiving Antenna. www.arrayolutions.com/Products/lowbandrcv.htm
- [10] Spiderbeam, Unzerstr. 1–3, 22767 Hamburg, Tel. (040) 73 16 86 30; www.spiderbeam.net

Komfortable Antennenumschaltung für EME-Betrieb

Bei EME-Betrieb ist die Umschaltung der Polarisationssebene der verwendeten Antennenanlage von jeher interessant. So kommt ein von einem anderen Kontinent ausgesandtes Signal bereits aus geometrischen Gründen nach Reflexion an der Mondoberfläche beim Empfänger anders polarisiert an. Der Faraday-Effekt bewirkt eine weitere, unvorhersagbare Verdrehung der Polarisationssebene. Dem folgen zu können, kann über das Zustandekommen eines QSOs entscheiden. Daher finden zunehmend *X-pol* Yagis, also Antennen, die horizontal sowie vertikal senden und empfangen können, Eingang in die Praxis des EME-Amateurs.

Im Bild ist ein Aufbauvorschlag für eine solche Anordnung gezeigt, die bei Verwendung von zwei Sende-Empfangs-Umschalteneinheiten [1], [2] und weiterer zwei


mechanischer Koaxialrelais (wobei nur eines mit der Sendeleistung beaufschlagt wird) eine sehr komfortable Möglichkeit des unabhängigen Umschaltens der Polarisationssebenen getrennt für Empfang und Senden zeigt. Beide Ebenen verfügen über getrennte Vorverstärker, sodass auch ein Aufbau mit beiden Empfangskanälen an getrennten Empfängern möglich ist. Die

preiswerte Umschalteneinheit ermöglicht eine elektronisch optimale Lösung, die bei Anwendung konventioneller Technik ein „kleines Vermögen“ am Mastkopf verschlingen würde.

Dr. F. Bosse, DH7FB
dh7fb@web.de

Literatur

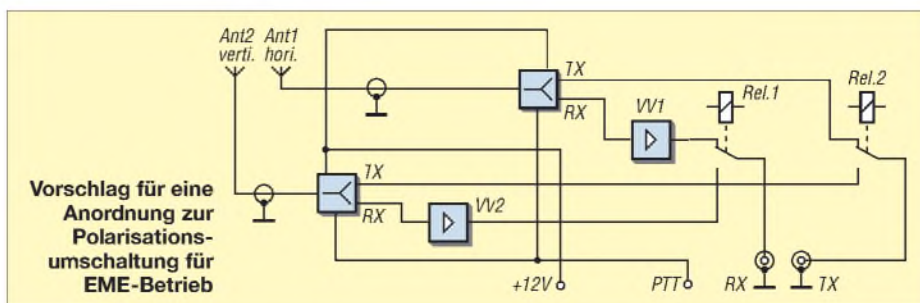- [1] Bosse, F., DH7FB: VHF-/UHF-Empfangsvorverstärker – altes Thema, neue Wege. FUNKAMATEUR 55 (2006) H. 5, S. 562–566; FA-Leserservice BX-042 bzw. PLB-04
- [2] Bosse, F., DH7FB: Neues vom 2-m-Vorverstärker mit PIN-Dioden-Umschaltung. FUNKAMATEUR 57 (2008) H. 3, S. 299



Vorfilterbaugruppe für das 40-m-Band (2)

Dr.-Ing. WERNER HEGEWALD – DL2RD

In diesem zweiten Teil wird die Schaltung des Vorfilters beschrieben. Im Vorfeld geht es jedoch zunächst um einige Untersuchungen an den verwendeten Bauelementen. Dies ist insofern von Bedeutung, weil reproduzierbare Filterparameter genau ausgemessene Bauelemente erfordern.

Messungen mit dem FA-NWT

Manch ein Besitzer des FA-NWT wird sich möglicherweise gewundert haben, dass dieses Gerät nun plötzlich auch die Reflexions- oder Rückflussdämpfung anzuzeigen vermag, scheint doch eine solche Betriebsart auch in der neuesten Software WinNWT V2.02 (herunterzuladen von www.dl4jal.eu) im Auswahlménü *Betriebsart* zu fehlen. Zwar lässt sich die Anpassung auch über eine ganz normale Stehwellenmessung (Betriebsart SWV) bestimmen, doch die in Dezibel gemessene Rückflussdämpfung hat den großen Vorteil, dass sich ihre Kurve wegen des gleichen Maßstabes mit der Kurve des Durchgangsverhaltens (d.h. der Transmission) überlagern lässt.

Es ist unbedingt zu beachten, dass bei solchen Messungen der Reflexionsmesskopf lediglich während der Messung der Rückflussdämpfung angesteckt sein darf. Für Durchgangsmessungen ist er abzuziehen, da das Generatorsignal des FA-NWT nicht an seinem Ausgang X (Messobjekt) erscheint, vgl. [14]. Dabei ist dann logischerweise auch wieder die Standardkalibrierung *defsonde1.lfm* als *Messsonde Kanal 1* auszuwählen.

Um bei einem LC-Filter einen fast bilderbuchartigen Kurvenverlauf wie in Bild 8 der vorigen Ausgabe zu erreichen, müssen allerdings die Spulen zuvor sehr sorgfältig ausgemessen und durch Hin- und Herschieben der Windungen auf dem Kern ab-

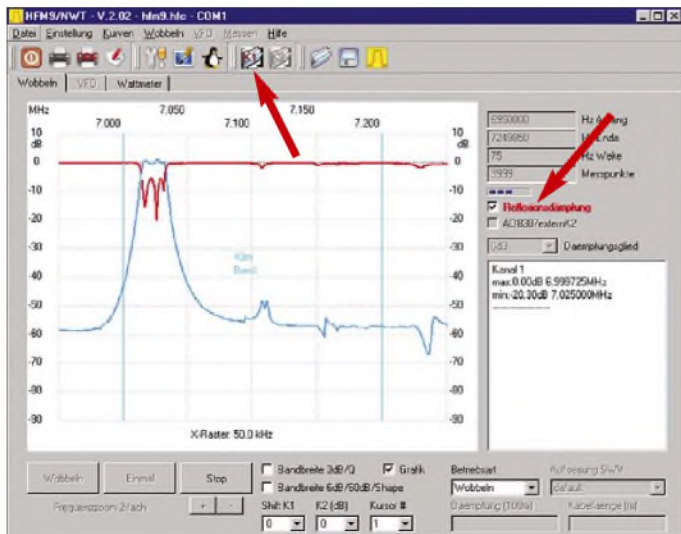


Bild 10: Reflexions- (rot) und Durchgangsdämpfung (blau) eines Quarz-Bandpassfilters mit zweimal 7.022M15A, gemessen mit dem FA-NWT und Reflexionsmesskopf BX-066

Mit dem FA-Netzwerktester gelingt die Messung der Rückflussdämpfung ganz einfach, indem der Reflexionsmesskopf gemäß Kasten S. 419 oder nach den Hinweisen in [13] kalibriert wird.

Zur Messung ist sodann über das Menü *Wobbeln/Auswahl* → *Messsonde Kanal 1* oder über das entsprechende Icon (Pfeil in Bild 10) die Sondendatei *Reflexionsdämpfung.lfm* zu laden. Ihr Name erscheint dann in Rot rechts unter dem Fortschrittsbalken. Bild 10 zeigt Reflexions- und (vorher gespeichert und dann mittels *Kurvenmanager* überlagert) Durchgangsdämpfung des gemäß [1] aufgebauten Quarz-Bandpassfilters mit zweimal 7.022 M15A sowie zwei Transformatoren.

geglichen werden. Anzustreben ist ein Fehler unter 1%! Die Trimmer bewirken dann praktisch nur noch einen Ausgleich der Toleranzen der Kondensatoren.

Induktivitätsmessungen

Zur Induktivitätsmessung kann das übrigens auch von AADE stammende digitale LC-Meter [15] dienen. Im Gegensatz zu einfachen Multimetern, die mit Gleichstrom messen, misst dieses im HF-Bereich unterhalb 1 MHz (Bild 12) und erbringt dadurch für unsere Zwecke höhere Genauigkeiten.

Allerdings sollte man vor jeder Messung erneut auf Null (Taste *Zero*) kalibrieren, siehe [15].

Um den Unterschied zwischen Gleichstrom- und HF-Messungen zu verstehen, schauen wir uns Bild 11 an, wobei wir den Frequenzgang der Induktivität hier nur qualitativ sehen wollen. Das magnetische Wechselfeld um den stromdurchflossenen Spulendraht bewirkt eine Stromverdrängung an die Seite, wo die Amplitude der magnetischen Feldstärke am größten ist. Mit zunehmender Frequenz nehmen dadurch der effektive Spulendurchmesser ab und die effektive Spulenlänge zu [16].

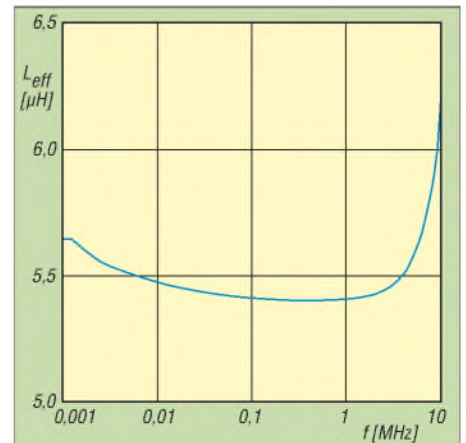


Bild 11: Frequenzgang der Induktivität nach [16], hier konkret für eine zylindrische Luftspule mit $n = 9$ Wdg, $D = 86$ mm, $l = 63$ mm, $d = 4$ mm

Beides führt zu einer Induktivitätsabnahme mit der Frequenz, die etliche Prozent ausmacht. Im Fallbeispiel Bild 11 ist dieser Prozess etwa bei 100 kHz abgeschlossen und bis 1 MHz ist die Induktivität nahezu konstant.

Mit noch weiter steigender Frequenz tritt ein anderer Effekt zu Tage, nämlich die Wirkung der unvermeidlichen Eigenkapazität. Sie bildet mit der Induktivität der Spule zusammen einen Parallelschwing-



Bild 12: Die Messung der Induktivität erfolgt mit dem LC-Meter von AADE unterhalb 1 MHz; hier ist für $L = 8,5 \mu\text{H}$ eine Messfrequenz von $f = 710$ kHz abzulesen; bei $1 \mu\text{H}$ ergab sich $f = 750$ kHz.

kreis, dessen Resonanzfrequenz auch *Eigenresonanz* f_0 der Spule genannt wird. Dem Parallelschwingkreis liegt ferner ein Parallelverlustwiderstand parallel. Er entsteht wiederum aus Parallelschaltung der Verlustwiderstände von Spule und Kondensator und lässt sich auch in einen äquivalenten Reihenverlustwiderstand umrechnen, den man sich dann in Reihe zur Spule denken kann. Bekanntlich verhält sich ein Parallelschwingkreis unterhalb seiner Eigenreso-

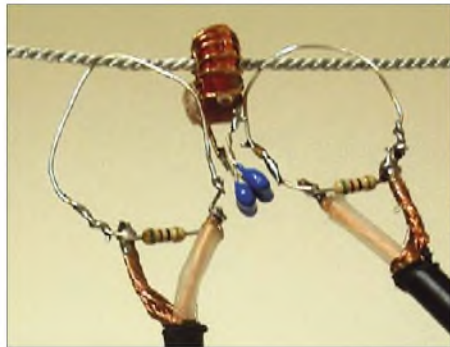


Bild 13: Gütebestimmung nach [13] mit dem FA-NWT; dabei muss hier die Ringkernspule sehr dicht angekoppelt werden. Die beiden Koppelschleifen dürfen sich nicht berühren.

nanz induktiv und oberhalb kapazitiv. Wer schon einmal eine Röhrendstufe für den KW-Bereich gebaut hat, weiß um die große Bedeutung der Eigenresonanz bei der Anodendrossel... Die resultierende Induktivität L' lässt sich, wenn auch nicht ganz einfach, berechnen. Im Download-Bereich auf der FA-Website gibt es dazu ein XLS-Arbeitsblatt, das diese Aufgabe übernimmt.

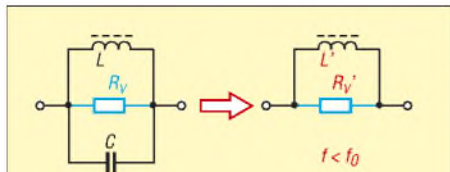


Bild 15: Induktivität L und Eigenkapazität C einer Spule lassen sich unterhalb der Eigenresonanz f_0 in eine resultierende Induktivität umrechnen.

Im vorliegenden Fall hatten die von mir gemessenen Spulen eine Eigenresonanz oberhalb 200 MHz, sodass deren Einfluss auf die Induktivität bei der hier gefragten Arbeitsfrequenz von 7 MHz noch vernachlässigbar ist. Demnach fahren wir mit der von Neil Heckt (Fa. AAE) bei seinem *L/C Meter IIB* getroffenen Wahl der Messfrequenz leicht unterhalb 1 MHz ganz gut. In diesem Zusammenhang habe ich auch die Spulengüte mithilfe des FA-NWT gemessen [13]. Wie Bild 13 erkennen lässt, muss man dabei im Gegensatz zu zylindrischen Luftspulen schon für eine sehr enge Kopplung zum Ringkern sorgen. Die tat-

sächliche Kreislänge dürfte wegen der dadurch bewirkten Bedämpfung vermutlich oberhalb der gemessenen liegen.

Hinweis: Es liegt auf der Hand, dass man auf diese Weise die gesamte Kreislänge und nicht die *Spulengüte* Q_L an sich bestimmt. Auch Kondensatoren haben Verluste; quantitative Angaben darüber finden sich in manchen Datenblättern in Form des Verlustfaktors $\tan \delta_C$, welcher den Kehrwert der Kondensatorgüte Q_C darstellt. Spulen- und Kondensatorgüte sind wie parallele-

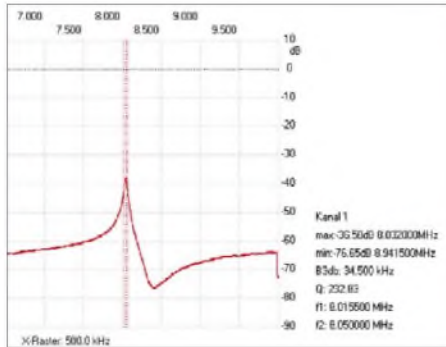


Bild 14: Automatische Gütemessung mit dem FA-NWT. Die Software WinNWT weist hier bei einem Kern T50-6 eine Güte von $Q = 233$ bei $f = 8$ MHz aus.

schaltete Widerstände zu handhaben, d. h., die resultierende Kreislänge ist immer kleiner als die kleinere Güte. Die hier verwendeten Glimmer-Kondensatoren weisen laut Datenblatt bei 1 MHz Güten von $Q_C = 333 \dots 500$ auf.

Auf jeden Fall bestätigte die Messung, dass es richtig war, beim Filterentwurf eine Güte von 200 anzusetzen, da dieser Wert mit den verwendeten Amidon-Ringkernen T50 im jeweiligen vorgesehenen Frequenzbereich offenbar sicher erreicht wird.

■ Andere Bauelemente

Wenn der NWT nun einmal in Betrieb ist, lassen sich noch weitere Messungen an einzusetzenden Bauelementen durchführen. Das kann zu wertvollen Erkenntnissen führen. So veranschaulicht Bild 16 die

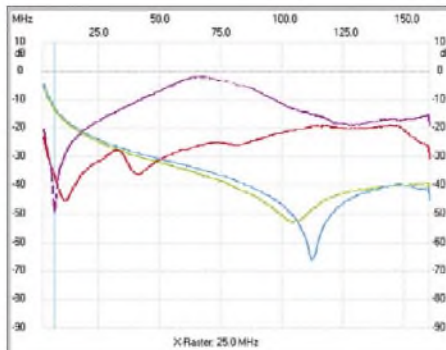


Bild 16: Sperrwirkung von 2 bis 160 MHz bei einigen als Drossel einsetzbaren Fertigtinduktivitäten – rot 100 μH , MISC; violett 68 μH , SMCC; grün 10 μH , SMCC; blau 10 $\mu\text{H}/1$ A, Störsschutzdrossel älterer Bauart


Messung der Rückflussdämpfung mit dem FA-NWT

Da die Software WinNWT die Rückflussdämpfung nicht direkt anzeigt, müssen wir uns mit einem Trick behelfen. Dazu ist eine separate Kalibrierung des Reflexionsmesskopfes als weitere „Mess-Sonde“ in der Betriebsart *Wobbeln/Eichen Kanal 1* notwendig.

Wir stecken den Reflexionsmesskopf BX-066 wie bei der Messung des SWV auf den Generatorausgang des NWT und lassen seinen Messeingang (X) zunächst offen, so dass Totalreflexion herrscht. Der Ausgang U_{Mess} kommt über ein kurzes BNC-Kabel an den Messeingang des FA-NWT.

Weiter geht es über *Wobbeln/Eichen Kanal 1* zum Kalibrierdurchgang für die Rückflussdämpfung: Nun die logarithmische Sonde auswählen und gemäß Aufforderung 40 dB Dämpfung in die Leitung zum Messeingang einschleifen. Nach Schreiben der Kurve fordert WinNWT zum Entfernen des Dämpfungsgliedes auf, die Leitung zum Messeingang ist daraufhin direkt anzustecken. Nach Schreiben einer weiteren Kurve ist diese Kalibrierung zwingend unter einem anderen Namen als *defsonde1*, beispielsweise unter *Reflexionsdämpfung*, abzuspeichern.

Der erneute Start eines Wobbelvorgangs in der Betriebsart *Wobbeln* bei nach wie vor offen gelassenem X-Eingang lässt die Kurve nun entlang der 0-dB-Linie verlaufen. Stecken Sie jetzt ein Messobjekt an den X-Eingang des Reflexionsmesskopfes, wird die reine Richtdämpfung in Dezibel angezeigt. Sie hat daher denselben Maßstab wie die normalen Durchgangsmessungen, sodass sich beide Kurven über den ab WinNWT-Version 2.0 vorhandenen *Kurvenmanager* überlagern lassen.

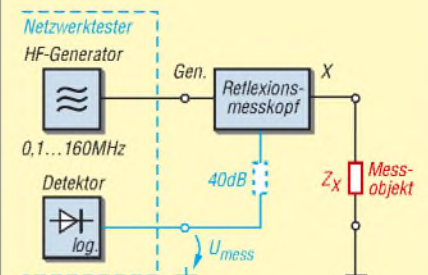

Messung der Reflexionsdämpfung mit FA-NWT und Reflexionsmesskopf BX-066; das 40-dB-Dämpfungsglied wird nur zur Kalibrierung dazwischengesteckt, ansonsten geht U_{mess} direkt zum Messeingang des NWT.

Sperrwirkung verschiedener Drosselspulen. Sie wurden zur Messung einfach zwischen Generatorausgang und Messeingang des FA-NWT geschaltet. Demnach hat die SMCC-Drossel 68 μH bei 7 MHz die beste Sperrwirkung aller untersuchten Exemplare. Die (leider deutlich voluminösere) MISC-Drossel 100 μH verhält sich dagegen wesentlich breitbandiger und dämpft fast im gesamten Bereich bis etwa 50 MHz um mehr als 30 dB.

Eine ähnliche Untersuchung lässt sich an Abblockkondensatoren durchführen. Dabei sind Generatoraus- und Messeingang des

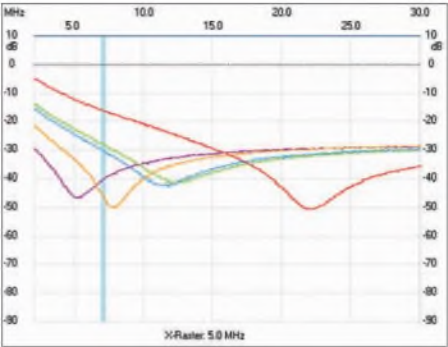


Bild 17: Sperrwirkung von 2 bis 160 MHz bei einigen Abblockkondensatoren, rot 5 nF (ältere Bauart), violett 100 nF X7R, orange 47 nF X7R, grün 22 nF Z5U, blau 22 nF X7R

NWT zu verbinden. An die Verbindungsstelle kommt der zu untersuchende Kondensator zwischen Seele und Mantel des Messkabels – Bild 19 veranschaulicht den Messvorgang.

Die orange Kurve in Bild 17 gehört zu einem keramischen Vielschichtkondensator mit 47 nF und 5 mm Rastermaß, der sich hier für den Bereich um 7 MHz als Bester herauskristallisiert hat. Er dämpft im gesamten KW-Bereich ab etwa 4 MHz um mehr als 30 dB. Demgegenüber ist der 5-nF-Kondensator (rote Kurve) oberhalb 15 MHz optimal.

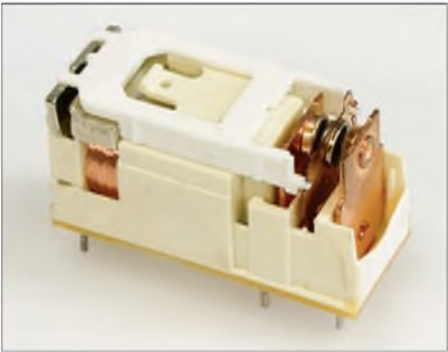


Bild 20: Print-Relais der Fa. *finder* zeichnen sich kontaktseitig durch kurze Leitungsführung und induktivitätsarmen Aufbau aus.

Weitere Beachtung verdienen die für die Sende-Empfangs-Umschaltung eingesetzten Relais. Resultierend aus den positiven, beim Antennenumschalter *FA-AU 4.1* gemachten Erfahrungen kommen hier wiederum solche des Fabrikats *finder* zum Einsatz. Bild 20 offenbart an einem geöffneten Exemplar die vergleichsweise kurze Leitungsführung bei den Kontakten. Bild 21 weist für den durchgeschalteten Signalweg vom Eingang *ANT* bis zum Ausgang *TRX* im gesamten fraglichen Bereich bis 54 MHz eine Reflexionsdämpfung besser 30 dB aus (bis 30 MHz besser 34 dB) und bestätigt somit die Richtigkeit der Auswahl.

■ Realisierung des Vorfilters

Bei der Suche nach einem geeigneten Gehäuse fiel die Wahl letzten Endes auf das

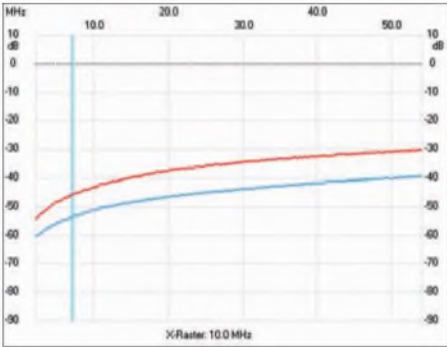


Bild 18: Reflexionsdämpfung des über die zwei Relais K001/002 durchgeschalteten Pfads; rot: bei Abschluss mit einem Widerstand *BNC-TRM*; blau: *BNC-TRM* separat

„Leergehäuse, passend zum FT-817“ aus anthrazitfarbig pulverbeschichtetem, 1,25 mm dicken Stahlblech mit den Abmessungen 135 mm × 40 mm × 165 mm (B × H × T)



Bild 19: Messung des Nebenschlussverhältnisses an einem Abblockkondensator mithilfe des FA-NWT; auf kürzestmögliche Leitungsführung ist zu achten!

und vier Gummifüßen (Artikelnummer *BX-002* im FA-Leserservice). Im Vorfilterbausatz *BX-180* ist es in bewährter Art und Weise mit allen erforderlichen Löchern

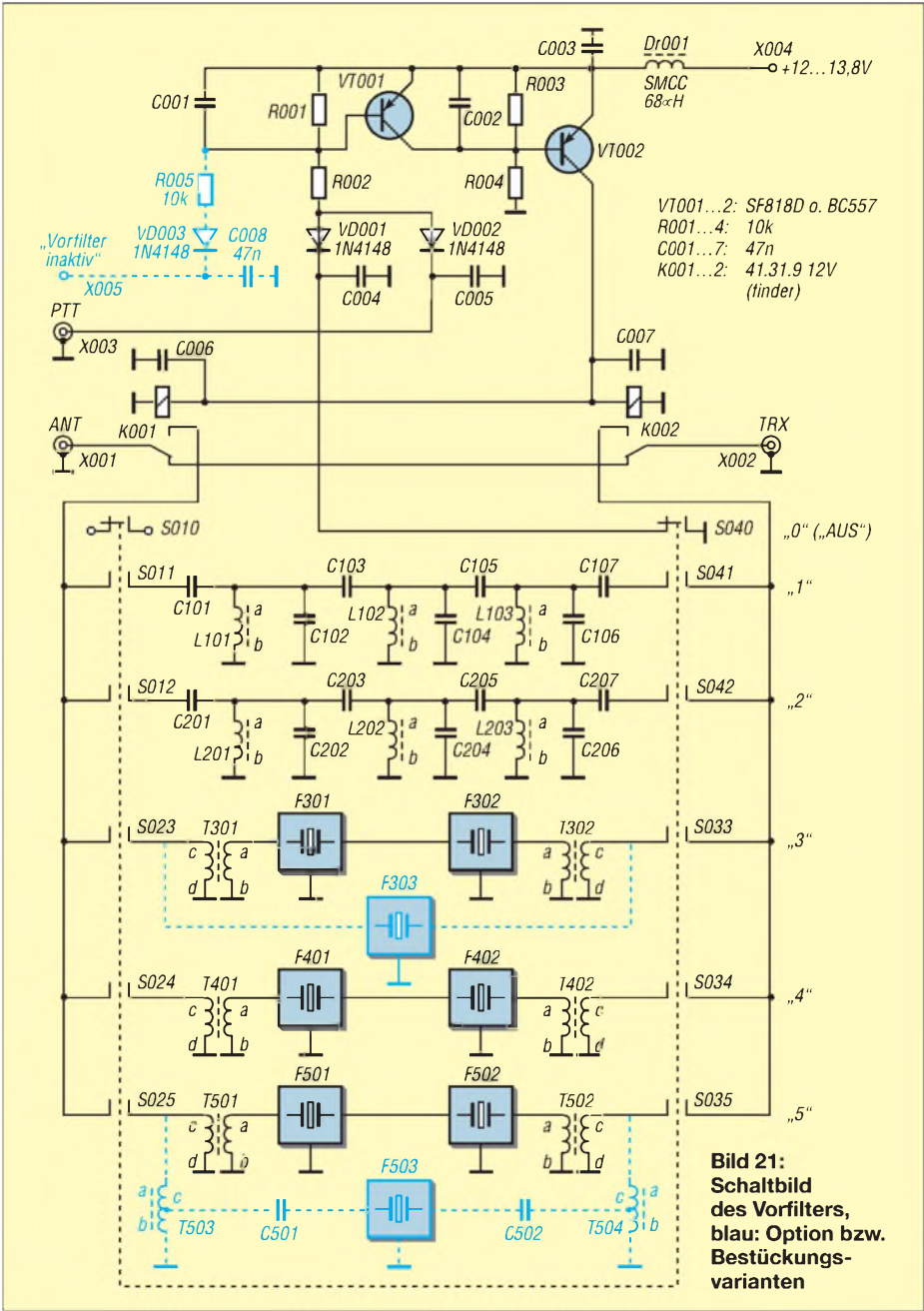


Bild 21: Schaltbild des Vorfilters, blau: Option bzw. Bestückungsvarianten

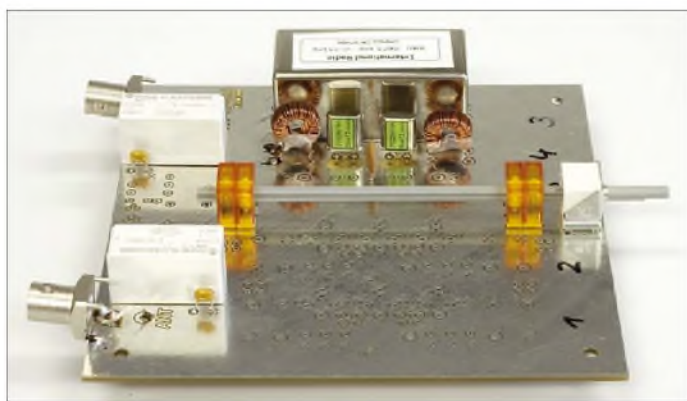


Bild 22: Hier sind Schaltkästen sowie Schaltschwert sichtbar und zugänglich. Die BNC-Buchsen dienen lediglich Messzwecken.

versehen. Das Gehäuse kann selbstredend auch auf oder neben anderen Transceivern als dem FT-817 seinen Platz finden, zumal gerade dieses Yaesu-Produkt gar nicht unbedingt eines so steilflankigen Vorfilters bedarf.

Die zugehörige Platine *PLB-18* misst 128 mm × 133 mm (B × H). Ihre Oberseite ist eine durchgehende Massefläche, während die Leitungen auf der Unterseite z. T. als 50-Ω-Mikrostreifenleitungen ausgebildet sind.

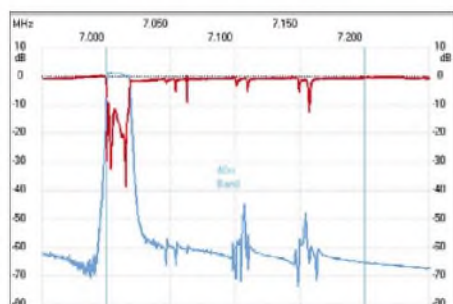


Bild 24: Reflexions- (rot) und Durchgangsdämpfung (blau) eines Frontend-Quarzfilters #801 von Inrad [6].

Prägend für den Aufbau des FA-Vorfilters sind ferner die Miniaturdrehschalter *MDS* für Leiterplattenmontage [17]. Sie lassen sich durch eine Vielzahl verfügbarer Rastköpfe mit zwei bis zwölf Stellungen, Schwerte in unterschiedlichen Längen zwischen 12 und 100 mm sowie flexibel anzuordnende Schaltkammern mit jeweils drei

Bild 23: Erprobte Platine beim Einbau in das Gehäuse; die Verbindungen zu den SO239-Buchsen sind hier noch anzulöten.



Stellungen sehr freizügig kombinieren. Die Schaltkammern besitzen drei Kontaktpaare, die von einem Schleifer verbunden werden, der jedoch selbst keinen eigenen Anschluss besitzt. So müssen die drei Kontaktpaare einer Schaltkammer elektrisch nicht zwingend eine „Ebene“ bilden. Unter den gegebenen Platzverhältnissen erschienen sechs Schaltstellungen sinnvoll, wobei die sechste (Position 0) dazu dient, das Vorfilter unwirksam zu machen. Das ermöglichte es, mit nur vier Schaltkammern auszukommen. Wie bereits in der vorigen Ausgabe erläutert, lassen sich maximal fünf Filtertrakte 1 bis 5 bestücken.

Im Schaltplan, Bild 21, sowie im Bestückungsplan (folgende Ausgabe) haben die zu den einzelnen Filtern gehörenden Bauelemente dreistellige Nummern, deren erste Ziffer den Filtertrakt kennzeichnet. Die keinem bzw. mehreren Filtertrakten zugeordneten Bauelemente tragen führende Nullen.

Die Steuerlogik zur Sende-Empfangs-Umschaltung wurde mit zwei PNP-Transistoren realisiert. Mit CMOS-Schaltkreisen hätte sich auch keine elegantere Lösung ergeben, zumal bei 13,8 V Betriebsspannung fast 80 mA durch beide Relais zu treiben sind. VT1 schließt bei geschlossenem

Kontakt S040 (Schaltposition 0, „Aus“) die Basis-Emitter-Strecke von VT2 kurz, sodass VT2 auch bei gegen Masse durchgeschaltetem PTT-Signal nicht leitend werden kann.

Die Widerstände R001 bis R004 sind so dimensioniert, dass die Transistoren bei Verstärkungsgruppe D in jedem Falle sicher durchschalten. An der Basis von VT1 könnte über einen weiteren Widerstand R005 mit Entkopplungsdiode VD003 ein Steuersignal angelegt werden, das bei zu aktivierendem Vorfilter H-Pegel (= +U_B) bzw. ansonsten L-Pegel (0 V oder negativ) führen muss.

Der nächste, abschließende Teil befasst sich mit der Bestückung der Platine *PLB-18*.

dl2rd@funkamateur.de

Literatur

- [13] Nussbaum, H., DJ1UGA: HF-Messungen mit dem Netzwerktester, Das Praxisbuch zum FA-NWT. Box 73 Amateurfunkservice GmbH, Berlin 2007, FA-Leserservice X-9540
- [14] Nussbaum, H., DJ1UGA; Hegewald, W., DL2RD: Reflexionsmesskopf für den Netzwerktester FA-NWT. Beigabe zum Bausatz, Box 73 Amateurfunkservice GmbH, Berlin 2007; www.funkamateur.de → Online-Shop → Bausätze → BX-066 → (aktuellste Fassung des PDF-Files herunterladen)
- [15] Raban, K., DG2XK: Bausatz: LC-Meßgerät mit PIC, Maxi-Meßbereiche zum Minipreis. FUNKAMATEUR 46 (1997) H. 11, S. 1280–1281; Download als PDF-File: www.funkamateur.de → Online-Shop → BA-001
- [16] Lorenz, W.: Dimensionierung einlagiger Zylinderluftspulen optimaler Güte. Frequenz 24 (1970) H. 1, S. 20–26
- [17] FA-Bauelementeinformation: Miniaturdrehschalter für Leiterplattenmontage. FUNKAMATEUR 50 (2001) H. 12, S. 1359; Download: www.funkamateur.de → Online-Shop → MDS

Bezug zurückliegender FA-Ausgaben: FA-Leserservice, Tel. (030) 44 66 94 72; www.funkamateur.de → Online-Shop → Zeitschriften

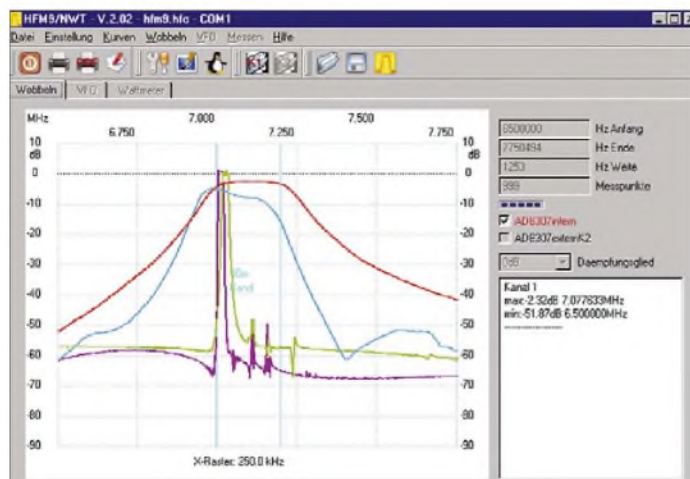


Bild 25: Durchgangsverhalten aller bestückten Bandpassfilter; rot dreikreisiges LC-Filter (2,3 dB Durchgangsdämpfung), violett Quarzfilter #801 von Inrad [6], grün Bandpassfilter mit zweimal 7.022M15 [1], blau mit Murata-Filter SFE7.02 [7]

Fotos und Screenshots: Red. FA

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

zum Anzeigenteil

weiter zur nächsten redaktionellen Seite

Arbeitskreis Amateurfunk & Telekommunikation in der Schule e.V.

Bearbeiter:

Wolfgang Lipps, DL4OAD

Sedanstr. 24, 31177 Harsum


E-Mail: wolfgang.lipps@gmail.com

■ Praxisheft 18

vieleseitig und umfangreich

124 Seiten weist das aktuelle Praxisheft auf und kommt damit an die Mammutausgabe des vergangenen Jahres heran. Die hohe Druckqualität mit brillanten Farben und aussagekräftigen Fotos dürfte wiederum viele Leser ansprechen.

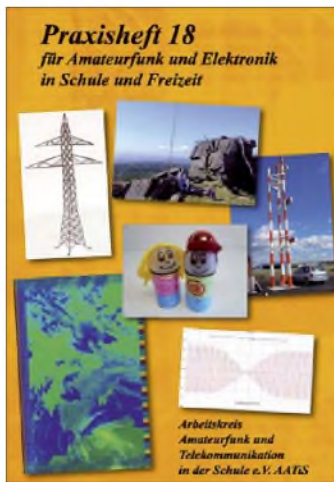Bauanleitungen mit unterschiedlichem Anspruchsniveau dienen als Anregung für Workshops, eignen sich aber auch zum Selbststudium wie auch für die Arbeit in Gruppen in den DARC-Ortsverbänden, an Schulen oder –



wie Rückmeldungen belegen – sogar im Studium. Alle Beiträge sind neu und wurden bislang noch nicht veröffentlicht. Viele der Themen lassen sich autodidaktisch bearbeiten, entsprechend dem AATIS-Motto „Lebenslanges Lernen“. Eine Auswahl soll die Bandbreite des Inhalts aufzeigen.

80-m-Peiler „Flexi“; Decodierung von PSK31 mit einem 8-Bit-Mikrocontroller; Beschleunigungsmessgerät („AATIS-g-Meter“); Antennenbau für den Portabelbetrieb; Sferics-Handempfänger; Gewitterdetektion; ELF-Empfangsmodul; Universelles RLC-Messgerät unter Nutzung der Soundcard; Optoelektronische Untersuchungen im Infrarotbereich; Stickstofflaser zum Selberbauen; Elektrochemischer Gleichrichter mit Haushaltsmitteln; 3-D-Beschleunigungssensor.

Die Praxishefte zeichnen sich stets durch eine Fülle kleinerer praktischer Schaltungen aus, die durch ihre Pfliffigkeit und den geringen Bauteilaufwand bestechen. Zu ihnen gehören: Empfangsantenne für den PSK31-Empfänger AS715; Schnell-Lader mit Lüfter; Dynamischer Netzteil- und Batterietester; NiCd- und NiMH-Ladetimer; LED-Brückengleichrichter; Taktgeber mit Referenzfrequenz; Sinus-Testgenerator; Reziprok-RIAA-Verzerrer; Mini-Stereo-Verstärker zum Anschluss an die



Soundcard; VU-Meter mit LED-Anzeige; Lichteffektschaltungen; Einfachstelekttronik für die Grundschule („LED-Männchen“; „Zwei-Minuten-Schaltung“. Als attraktive Lötübungen werden Hochspannungsmast und Windenergieanlage vorgestellt.

Das Heft schließt mit einer umfangreichen Bauanleitung, nämlich einer kombinierten Digital-Analog-Uhr für die Funkbude oder die Schule ab. Diese Bauanleitung ist für die Arbeit in Jugendgruppen und schulischen Arbeitsgemeinschaften gedacht.

Der Leser findet u. a. die folgenden, sehr praxisorientiert verfassten Grundlagenbeiträge: Der 1-Wire-Bus; Leewellen als Hilfsmittel für Segelflieger und Funkamateure; Einführung in die Betriebsart PSK31; Instrumenten-Landesysteme in der Luftfahrt; Digitale Signalverarbeitung bei Wettersatellitensystemen; GPS mit Google Maps und Google Earth visualisieren.

Zwei Themen aus dem Wettbewerb „Jugend forscht“ werden verkürzt wiedergegeben: Die erste Arbeit beschäftigt sich mit einem elektronischen Stethoskop, wobei die Schaltung einen direkten Anschluss an die Soundcard ermöglicht. Geeignete und zudem kostenlose Software zur Analyse bietet das Internet in Fülle. Ein solcher Einsatz dürfte den Biologieunterricht bereichern. Wie man Ladungen durch elektronische Schaltungen nachweist, wird in einer weiteren Arbeit dargestellt. Die Vorschläge eignen sich für anschauliche Experimente im Physikunterricht und lassen sich ohne großen finanziellen Aufwand nachbauen. Das Praxisheft 18 kostet 8 € und kann beim Herausgeber AATIS (Wolfgang Lipps, per E-Mail wolfgang.lipps@aatis.de) bestellt werden. Lieferbar sind ferner noch die Ausgaben 11 bis 14 zu je 5 € sowie 15 und 16 zu je 7 € sowie Praxisheft 17 zu 8 €, jede Lieferung zzgl. Versandkosten.

Befristet bis Ende Mai werden die Hefte 16, 17 und 18 für insgesamt 20 € (zzgl. 4 € Porto) geliefert. Es genügt eine Bestellung per E-Mail unter Angabe der Lieferanschrift.

Wolfgang Lipps, DL4OAD

■ Ausstellungen mit AATIS-Beteiligung

Die Vorbereitungen des AATIS zur Teilnahme am Amateurfunk- und Computermarkt in Neumarkt am 26.4.08 von 9 bis 15 Uhr laufen bereits auf Hochtouren. Neben dem neuen Praxisheft 18 werden die AATIS-Bausätze vorgestellt; außerdem sind einige Flohmarktartikel im Angebot. Am Stand besteht eine Anmelde-möglichkeit für den PSK31-Workshop im Nürnberger Raum zum Aufbau des AS631-Controllers.

Nicht nur Funkamateure aus den Nachbarländern Tschechien und Österreich, die diese Veranstaltung besuchen, können durch Selbstabholung viel Porto sparen. Wer bestimmte Sachen aus der AATIS-Medienliste www.aatis.de (dort z. B. das Winter-Rundschreiben herunterladen, denn es enthält die aktuelle Medienliste) mitnehmen möchte, sollte diese frühzeitig beim AATIS-Medienservice, Gerhard Schmid, DH3NAW, dh3naw@aatis.de, bestellen.


Die weiteren Ausstellungen mit AATIS-Beteiligung sind die Ham Radio vom 27. bis 29.6.08 in Friedrichshafen (Bodensee), am 13.9.08 die UKW-Tagung in Bensheim und am 1.11.08 die Interradio auf der Messegelände in Hannover.

DL4OAD

■ Hessen-SolarCup 2008

Am 16.5.08 wird zum siebten Mal in Kassel der Hessen-SolarCup ausgetragen, ein innovativer Bildungswettbewerb rund um solarbetriebene Modellfahrzeuge, der vergangenes Jahr in die von Bundespräsident Köhler als Schirmherr geförderte Aktion „Land der Ideen“ aufgenommen wurde. Der SolarCup enthält unterschiedliche Wettbewerbe, die durch abgestufte Anforderungen von Primar- oder Förderschulen bis hin zur betrieblichen Ausbildung oder technischem Studium alle Bereiche schulischer und Berufsausbildung abdecken und vielen hundert Schülern und Auszubildenden in den vergangenen Jahren viel Freude bereitet haben.

Erstmals wird in diesem Jahr zusätzlich zum SolarCup ein Konstruktionspreis von VDE/VDI ausgelobt und eine neue Wettbewerbsklasse „SolarRobot“ (solarbetriebener Linienfolger-Roboter) eingeführt, der sich auf der Basis der vom AATIS angebotenen Roboter-Bausätze aufbauen lässt. Andere Wettbewerbsklassen sind Solarboote, Ultraleichtmobile und zwei Klassen ferngelenkter Solarmobile, die auch Telemetrie oder Onboard-Kameras mit Funkübertragung enthalten können.

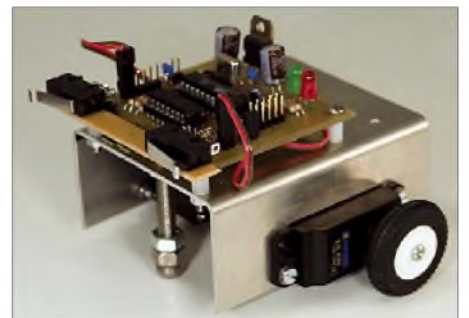

Rasch aufgebaut, da jeweils als Elektronikbausatz erhältlich, sind die vier verschiedenen AATIS-Roboter. Das Bild zeigt den AS107, der mit einem AVR-Baustein aufgebaut und von Gunther May, DL3ABQ, entwickelt wurde. Die Bauanleitung befindet sich im Praxisheft 17. Foto: AATIS

Eine Übersicht über die einzelnen Wettbewerbe des Hessen-SolarCups, die genauen Reglements, Anmeldeformulare und Berichte vergangener Jahre mit Bildern sind auf www.solarcup.de zu finden. Anfragen können gerne auch per E-Mail an hessen-solarcup@uni-kassel.de oder direkt an Jürgen Zick, df5zx@ifa.uni-kassel.de, gestellt werden.

Jürgen Zick, DF5Z

CB- und Jedermannfunk

Bearbeiter:

Harald Kuhl, DL1ABJ

Postfach 25 43, 37015 Göttingen

E-Mail: cbjf@funkamateure.de

■ Weiteres zur neuen CB-Zulassung

Nach Erscheinen der Verfügung 3/2008 *Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die Allgemeinheit für den CB-Funk* [1] erreichten die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA [2]) einige für die Praxis relevante Fragen. Die BNetzA-Mitarbeiterin Alexandra Kawohl antwortete in einem an die drei deutschen CB-Funkverbände DAKfCBNF [3], DCBO [4] und DFA [5] gerichteten Schreiben mit der Bitte um die Weitergabe an alle Interessierten; über den DAKfCBNF erreichte der Text auch unsere Redaktion. Wir veröffentlichen daraus die zentralen Informationen.

■ Kennungen für Gateways

Die nun eingeführte Kennung für unbemannte, automatisch betriebene Stationen ist sechsstellig und besteht aus der Postleitzahl des Stationsstandorts sowie einem Buchstaben (wie 55122X). Die Zuteilung einer Kennung ist kostenlos. Da während des Betriebes eines automatischen Sprechfunk-Gateways der Stationsverantwortliche ständig erreichbar sein muss, sind grundsätzlich bei Beginn der Verbindung entweder die Telefonnummer, der Name sowie die komplette Wohnanschrift oder die jetzt von der BNetzA vergebene Kennung zu übermitteln. Dieser Pflicht lässt sich jedoch in der Praxis vorerst schwer nachkommen: „Von verschiedenen Seiten sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass die praktische Umsetzung dieser Nebenbestimmung auf kurze Sicht problematisch ist. Die Gateway-Betreiber sind aufgrund der aktuell genutzten Software nicht in der Lage, sicherzustellen, dass tatsächlich zu Beginn jeder einzelnen Verbindung die Kennung gesendet wird.“ Um zu vermeiden, dass aufgrund dieser „technischen Unsicherheit“ (Zitat) die Übermittlung der erforderlichen Da-

ten in der Praxis ganz unterbleibt, duldet die BNetzA bis zur Anpassung der Software vorübergehend diese alternative Vorgehensweise: Die Kennung und/ oder die erforderlichen Daten über die Erreichbarkeit des Stationsverantwortlichen werden während des Gateway-Betriebs in Zeitabständen von längstens 10 min als Klartext oder in Morsezeichen (Geschwindigkeit nicht über 10 Wörter pro Minute) als Bake ausgesendet, mindestens jedoch einmal pro Verbindung.

■ Rufzeichen und Kennungen

Mit den Amtsblatt-Verfügungen 49 und 50/1998 hob die damalige Regulierungsbehörde (RegTP) die Rufzeichenpflicht für CB-Datenfunkstationen auf. „Das bedeutet, dass die Verwendung von Rufzeichen freiwillig ist, also keine rechtliche Verpflichtung zur Verwendung von Rufzeichen besteht.“ Für CB-Funker stellte die Behörde damals einige Rufzeichenreihen (DAA200 bis DAZ999, DBB200 bis DBQ999, DBS200 bis DDZ999, DEB200 bis DEQ999, DES200 bis DRZ999) zur Verfügung, um Kollisionen mit internationalen Rufzeichenregelungen – wie sie etwa im Amateur- und Seefunkdienst existieren – zu vermeiden. Neben den Rufzeichen aus diesen Reihen sind in der Abwicklung des digitalen CB-Funks aber auch andere Rufzeichen oder Rufnamen verwendbar, solange diese nicht bereits internationalen Funkdiensten zugewiesen sind. Ein entsprechender Hinweis steht in der aktuellen Fassung der Allgemeinzuteilung: „Im CB-Funk besteht keine Rufzeichenpflicht. Falls jedoch, zum Beispiel bei Datenübertragung, ein Rufzeichen verwendet wird, ist vom Benutzer sicherzustellen, dass dieses Rufzeichen nicht bereits vergeben ist. Dies gilt auch für international vergebene Rufzeichen“. Anders als etwa beim Amateurfunkdienst, werden CB-Funk-Rufzeichen – ob Eigenkreation oder aus den genannten Rufzeichenreihen stammend – nicht von der BNetzA verwaltet und man führt dort auch keine Vergabeliste. „Der DAKfCBNF [3] kommt auf privater Basis dem Wunsch vieler angeschlossener CB-Funk-Freunde auf eine freiwillige individuelle Identifizierung nach.“ Neben den Sprechfunk-Gateways müssen auch unbemannte, automatisch betriebene CB-Datenfunkstationen die Angaben über die Erreichbarkeit des Stationsbetreibers zu Beginn der Verbindung mitteilen. „Die Übermittlung eines



Bild 1: Die jetzt von der BNetzA eingeführte Kennung unterstützt den korrekten Betrieb von Sprechfunk-Gateways. Die Identifizierung kann auch in CW erfolgen. Foto: Werkfoto

beliebigen Rufzeichens reicht nicht aus, da dieses weder von der BNetzA vergeben noch dort erfasst wird. Allerdings haben viele CB-Funker Bedenken geäußert, die vollständige Anschrift des Standorts der Anlage vor Beginn der Verbindung zu übermitteln.“ Da die BNetzA jedoch im Störfall möglichst schnell und ohne großen Aufwand den Stationsverantwortlichen auffindig machen muss, ist sie auf exakte Angaben angewiesen. In Kooperation mit überregionalen Vereinigungen der CB-Funker wurde von der Behörde daher für Interessierte die Möglichkeit erarbeitet, alternativ auf Antrag von der BNetzA die erwähnte Kennung zu erhalten. Die BNetzA erfasst diese zentral in einer Datenbank.

„Wenn der Wunsch besteht, ein bereits genutztes Rufzeichen für die digitale Datenübertragung weiter zu verwenden, besteht die Möglichkeit, dieses zusätzlich zu der von uns zu vergebenden Kennung in die Datenbank aufnehmen zu lassen.“ Der folgende Textabschnitt ergänzt dann das Anschreiben, mit dem die BNetzA die Kennung zuteilt: „Das von Ihnen genannte Rufzeichen (xxx111) darf für die digitale Datenübertragung (Packet Radio) weiterhin genutzt werden, wenn die oben angegebene Kennung zusätzlich (zum Beispiel im so genannten connect text) ausgesendet wird. Sie werden jedoch gebeten, dieses Rufzeichen gegen die oben angegebene Kennung auszutauschen, sobald die hierzu erforderlichen technischen Voraussetzungen (Software-Anpassungen) gegeben sind.“

■ Funkstaffel 2008

In der Nacht vom 26. auf den 27.4.08 funkt wieder eine CB-Funkstaffel quer durch Deutschland. Dabei geht es um die Weitergabe eines Kennwortes per CB-Funk von einer teilnehmenden Station zur nächsten, bis es am Schluss wieder den Ausgangsort erreicht. Teilnehmer müssen sich bis spätestens 24.4.08 unter [6] registrieren.

Literatur

- [1] BNetzA: Allgemeinzuteilung von Frequenzen für die Benutzung durch die Allgemeinheit für den CB-Funk: www.bundesnetzagentur.de/media/archive/1533.pdf
- [2] Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA), Bonn: www.bundesnetzagentur.de
- [3] Deutscher Arbeitskreis für CB- und Notfunk (DAKfCBNF), Eschenau: www.dakfcbnf.org
- [4] Deutsche CB-Funk Organisation (DCBO): www.dcbo.net
- [5] Deutsche Funk-Allianz (DFA), Kassel: www.deutsche-funk-allianz.de
- [6] Funkstaffel 2008, Tango Hotel, Postfach 11 07 26, 06021 Halle: www.funkstaffel.info
- [7] TS-Funk: www.ts-funk.de

GW-Nr.	Land	Bundesland	IDZ	HF-Gateways	CTCSS	Vorname	Ort	Online Status	Infos
001	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 01	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
002	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 02	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
003	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 03	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
004	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 04	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
005	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 05	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
006	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 06	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
007	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 07	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
008	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 08	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
009	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 09	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
010	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 10	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info
011	DE	NOR	NRW	DMB - Kanal 11	kein CTCSS	Müllgang	Wittmannshausen	Online	GW-Info

Bild 2: Viele CB-Gateways [7] sind hauptsächlich am Wochenende aktiv.

Screenshot: DL1ABJ

Kurzwelle in Deutsch

Liste analoger deutschsprachiger Sendungen auf Lang-, Mittel- und Kurzwelle

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
0000-0200	Deutsche Welle – 6075 (GB-w + POR), 9430 (GB-r), 9505 (GB-r), 9545 (RRW), 12 050 (RRW), 12 095 (SLK)
0000-2400	Deutschlandradio Kultur – 9050
0000-2400	DLF Köln – 153, 207, 549, 756, 1269, 1422, 6190
0030-0045	Radio O1 International – 9870 (So, Mo -0035)
0100-0115	Radio O1 International – 9870 (So, Mo -0105)
0130-0145	Radio O1 International – 9870 (So, Mo -0135)
0200-0400	Deutsche Welle – 6075 (GB-r + POR), 7310 (GB-r), 9825 (POR)
0230-0300	HCJB Global Quito – 9780 (für Amerika)
0300-0315	RTL Radio – 1440 (Mo-Sa)
0300-0330	HCJB Global Quito – 9780 (Plattdeutsch, für Amerika)
0300-2210	DRS Musigwälle – 531
0300-2400	Deutschlandradio Kultur – 177
0315-0330	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (Mo-Fr; via RTL)
0315-0330	Stimme des Trostes – 1440 (Sa; via RTL)
0330-0345	Missionswerk Freundes-Dienst – 1440 (Mo-Fr; via RTL)
0345-0400	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (Sa; via RTL)
0345-0400	RTL Radio – 1440 (Mo-Do, So)
0345-0400	Rundfunkmission – 1440 (Fr; via RTL)
0345-2200	ERF Radio Wetzlar – 1539
0400-0600	Deutsche Welle – 6075 (GB-w + POR), 9480 (GB-r), 9620 (RRW), 15 605 (SLK)
0400-0500	Radio O1 International – 6155 , 13 730
0400-0415	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (So; via RTL)
0400-0430	TWR Manzini – 3200, 4775
0400-0500	WYFR Family Radio – 3955 (via GB), 9985
0415-0430	RTL Radio – 1440 (So)
0420-0440	Radio Vatikan – 1530, 4005, 7250
0430-0445	Missionswerk Freundes-Dienst – 1440 (So; via RTL)
0430-0500	RTL Radio – 1440 (Mo-Sa)
0430-0500	TWR Manzini – 3200, 4775 (Sa, So)
0445-0500	Radio Santeac (Univ. Leben) – 1323
0500-0600	Radio O1 International – 6155 , 13 730; Mo-Fr: 17 870
0500-0505	Radio O1 International – 17 870 (Sa, So)
0500-0600	Radio Bayrak International – 6150 (Mittwoch)
0500-0600	RTL Radio – 1440
0500-0600	WYFR Family Radio – 7780
0500-0657	China Radio International – 15 245 , 17 720
0500-1100	Radio France Bleu Elsass – 1278 (Mo-Fr)
0515-0530	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (So; via RTL)
0530-0535	Radio O1 International – 17 870 (Sa, So)
0530-0600	Radio Bulgarien – 9600, 11 600
0600-0800	Deutsche Welle – 6075 (GB-w; -0627 + POR), 9480 (GB-w), 9545 (GB-s), 12 045 (RRW), 13 780 (GB-w), 15 605 (GB-w), 17 860 (RRW); 0700: 15 275 (POR)
0600-0609	Radio O1 International – 6155 , 13 730 (So -0607)
0600-0625	Radio Rumänien International – 7125 , 9740
0600-0700	Radio Taiwan International – 7520 (via WYFR)
0600-0700	Slowakischer Rdf. – Radio Patria – 702, 1017, 1098 (Mi, alle drei Wochen: 2.4., 23.4.)
0615-0800	Radio O1 International – 6155 , 13 730 (So 0611-)
0630-0700	HCJB Global Quito – 9740 , 21 455 (Plattdeutsch)
0630-0700	Radio Prag – 5930 , 7345
0700-0730	HCJB Global Quito – 9740 , 21 455
0720-0730	Radio Bukarest – 909 (So)
0730-0800	Radio Neumarkt (Tirgu Mures) – 1197, 1323, 1593 (So)
0730-0830	IRIB Teheran – 15 085, 15 430
0800-1000	Deutsche Welle – 6075 (GB-w), 9480 (GB-w), 9545 (GB-s), 9855 (NLA), 13 780 (GB-s), 15 605 (SLK)
0800-1000	Radio O1 International – 6155 , 13 730
0800-0827	Radio Slowakei International – 6055, 7345
0800-0900	Radio Santeac (Univ. Leben) – 9510 (So; via IRRS)
0800-1000	Magyar Radio 4 – 873, 1188
0900-0930	Stimme Griechenlands – 11 645 (ausser Di)
0900-1000	Christliche Wissenschaft – 6055 (So; via Wertachtal)
0900-1000	Hamburger Lokalradio – 6045 (1. So im Monat, via Wertachtal)
0900-1000	Radio Joystick – 9290 (1. Sa im Monat/via LAT)
0900-1000	Stimme Russlands – 603 (Berlin), 630 (Braunschweig), 1323, 1431 (Dresden), 1575, 7330, 15 455
0912-0915	Radio Bayrak International – 6150 (Mo-Fr)
1000-1200	Deutsche Welle – 5905 (NLA), 6075 (GB-r), 9425 (USA), 9545 (GB-s), 13 780 (GB-s), 17 635 (SLK), 21 780 (RRW), 21 840 (POR); ab 1100: 13 735 (CAN)
1000-1200	Radio O1 International – 6155 , 13 730
1000-1030	Radio Prag – 6055 , 9880
1000-1100	Radio Temeswar (Timisoara) – 630
1000-1200	Stimme Russlands – 603 (Berlin), 630 (Braunschweig), 1323, 1431 (Dresden), 1575
1030-1100	Ev. Missions-Gemeinden – 6055 (Sa, So; via Wertachtal)
1030-1100	Radio Bulgarien – 11 700 , 15 700
1030-1100	Radio France Internationale – 1179 (Mo-Fr; via Heusweiler/Saar)

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
1100-1115	Die Arche – 5945 (So; via Wertachtal)
1100-1155	Radio Rumänien International – 9515, 11 775
1100-1200	Radio Bukarest – 909 (Mo-Sa)
1100-1200	Radio Casablanca WS – 9290 (Sa alle vier Wochen – 26.4. /via LAT)
1130-1155	Polskie Radio – 5965 , 5975 (via Wertachtal)
1130-1225	Stimme der Türkei – 13 760
1200-1400	Deutsche Welle – 6075 (GB-r), 9545 (GB-s), 9565 (SLK), 13 780 (POR), 17 845 (SNG)
1200-1205	Radio O1 International – 6155 , 13 730, 17 715
1200-1230	Radio Azerbaijan Int. – 6111
1200-1230	Radio Prag – 6055, 7345
1200-1300	MV Baltic Radio – 6140 (1. So. im Monat; via Wertachtal)
1200-1300	Radio Gloria Int. – 6140 (4. So. im Monat; via Wertachtal)
1205-1215	Radio O1 International – 17 715 (Mo-Fr)
1205-1220	Radio O1 International – 6155 , 13 730 (Mo)
1205-1245	Radio O1 International – 6155 , 13 730 (Di-Fr)
1230-1235	Radio O1 International – 6155 , 13 730, 17 715
1235-1245	Radio O1 International – 17 715 (Mo-Fr)
1235-1300	Radio O1 International – 6155 , 13 730 (Mo)
1300-1400	Radio O1 International – 6155 , 13 730
1300-1400	RTR 1 (Radio Traumland) – 5945 (So; via Jülich)
1320-1325	Radio Bayrak Intern. – 6150 (Mo-Fr; Zeit variiert ±5 min)
1330-1357	Radio Slowakei International – 6055, 7345
1400-1600	Deutsche Welle – 6075 (GB-r), 9545 (GB-s), 13 780 (GB-s), 15 275 (RRW), 17 840 (POR)
1400-1600	Radio O1 International – 6155 , 13 730
1400-1415	Radio Vatikan – 5885, 7250 , 9645
1430-1845	Radio Pridnestrovyje – 7370 (xx30-xx45, Mo-Fr)
1500-1510	Radio O1 International – 13 775 (via Sackville/CAN; Sa, So -1505)
1500-1530	Radio Prag – 5930
1500-1552	Stimme Russlands – 1215, 1323, 7330, 9795, 12 010 ; außer Do: 603 (Berlin), 630 (Braunschweig), 1431, 1575
1525-1540	Radio O1 International – 13 775 (via Sackville/CAN; Sa, So 1530-1535)
1530-1555	Polskie Radio – 5975 (via Wertachtal)
1552-1557	Radio Santeac (Univ. Leben) – 1215, 1323, 7330, 9795, 12 010 ; außer Do: 603 (Berlin), 630 (Braunschweig), 1431, 1575 (via Stimme Russlands)
1555-1600	Radio O1 International – 13 775 (via Sackville/CAN; Mo-Fr)
1600-1800	Deutsche Welle – 6075 (GB-w), 6150 (RRW), 9545 (GB-w), 13 780 (GB-s), 15 275 (GB-w), 15 650 (SLK)
1600-1730	Radio O1 International – 6155 , 13 730
1600-1627	Radio Slowakei International – 5920, 6055
1600-1630	Radio Serbien International – 7240
1600-1655	Stimme Koreas – 6285, 9325
1600-1700	Stimme Russlands – 603 (Berlin), 630 (Braunschweig), 1215, 1323, 1431, 1575, 7330, 9795 , 12 010
1600-1700	Radio France Internationale – 1179 (Mo-Fr; via Heusweiler/Saar)
1600-1630	RTL Radio – 1440
1600-1757	Radio China International – 5970 , 7155 (via ALB)
1600-2208	„ RADIO1476 “ (ORF) – 1476 (zeitweise rel. RO1 Int. und fremdsprachige Sendungen)
1630-1700	Radio Bulgarien – 5900, 9600
1630-1700	Radio Prag – 11 825 (via Krasnodar/RUS)
1630-1700	KBS World Radio – 1440 (via LUX)
1700-1730	HCJB Global Quito – 6015 (Plattdeutsch; via Jülich)
1700-1800	Radio Santeac (Univ. Leben) – 1215, 1323, 7330 , 12 010 (So; via Stimme Russlands)
1700-1800	Radio Ukraine International – 7490
1700-1800	Stimme Russlands – 1215, 1323 (außer Di), 7330 , 12 010 (außer So; Mi -1743, Di+Sa -1730)
1700-1800	WYFR Family Radio – 3955 (via Wertachtal), 17750
1715-1730	Ev. Missions-Gemeinden – 1440 (Di; via RTL)
1715-1730	Stimme des Trostes – 1440 (vierzehntäglich Sa; via RTL)
1730-1745	Missionswerk Freundes-Dienst – 1440 (via RTL)
1730-1800	HCJB Global Quito – 6015 (via Jülich)
1730-1800	Radio O1 International – 5945, 6155
1730-1800	Radio Santeac (Univ. Leben) – 1215, 1323 (nur Sa), 7330 , 12 010 (Di+Sa; via Stimme Russlands)
1730-1825	IRIB Teheran – 7565 (via LTU), 9905, 15 085
1730-1825	Stimme der Türkei – 13 640
1743-1758	Die Lutherische Stunde – 1215, 1323, 7330 , 12 010 (via Stimme Russlands, Mi)
1745-1800	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (via RTL)
1800-2000	Deutsche Welle – 6075 (GB-w), 6150 (RRW), 9545 (GB-w + POR), 9735 (GB-w), 15 275 (RRW), 17 610 (GB-w)
1800-2000	Radio O1 International – 5945, 6155
1800-1827	Radio Slowakei International – 5920 , 6055
1800-1830	Radio Tirana – 1458 (Mo-Sa)
1800-1843	Stimme Russlands – 1215 , 1323, 7310, 7330 (So + Di -1825; Mi -1830); außer Mi: 603 (Berlin), 630 (Braunschweig), 1431, 1575
1800-1855	Radio Rumänien International – 7160, 9775
1800-1855	Stimme Koreas – 6285, 9325
1800-1900	Radio Neumarkt (Tirgu Mures) – 1197, 1323, 1593 (Mo-Sa)
1800-1900	Stimme Indonesiens – 11 785 (alt 9525, 15 150)
1800-1900	WYFR Family Radio – 7490 (via Gavar/ARM), 21 455
1800-1957	Radio China International – 1440 (via LUX), 7170 , 11 650, 11 775
1800-2000	Radioiastion Belarus – 7105, 7390, 7440 (ab 1900: 1170)
1805-1905	Radio Damaskus – 9330 (12 085)
1820-1840	Radio Vatikan – 1530, 4005, 5885, 7250 , 9645

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
1825-1840	Missionswerk Freundes-Dienst – 603 (Berlin), 630 (Braunschweig), 1215 , 1323, 1431, 1575, 7310, 7330 (So + Di; via Stimme Russlands)
1830-1900	Radio Santeac (Univ. Leben) – 1215 , 1323, 7310, 7330 (Mi; via Stimme Russlands)
1843-1858	Missionswerk W. Heukelbach – 603 (Berlin), 630 (Braunschweig), 1215 , 1323, 1431, 1575, 7310, 7330 (via Stimme Russlands, außer Mi)
1900-1905	Stimme von Kroatien – 1134 , 6165
1900-1955	Stimme Koreas – 6285, 9325
1900-2000	Radio Bulgarien – 5900, 9700
1900-2000	Radio Kairo – 6250
1900-2000	Radio Taiwan International – 3955 (via UK)
1900-2000	WYFR Family Radio – 7320 (via RUS)
1930-1955	Polskie Radio – 6110, 6140 (via Jülich/Wertachtal)
1930-1958	Stimme Vietnams – 9430 (via GB)
1931-1959	Radio Tirana – 7465 (Mo-Sa)
2000-2200	Deutsche Welle – 6075 (GB-w), 7330 (SLK), 9545 (GB-w + POR), 9875 (RRW)
2000-2055	Radio O1 International – 5945, 6155 (Sa So -2100)
2000-2015	Radio Thailand – 9680
2000-2028	Stimme Vietnams – 9430 (via GB)
2000-2030	Radio Serbien International v6100, 7240 (außer Sa)
2000-2100	KBS World Radio – 3955 (via GB)
2000-2100	Radio Taiwan International – 15 600 (via WYFR)
2000-2100	Radio Ukraine International – 7490
2000-2145	WYFR Family Radio – 15 695
2034-2038	Radio Slovenija – 918
2100-2208	Radio O1 International – 5945, 6155 (So -2205)
2100-2155	RAE Buenos Aires – 9690, 15 345 (Mo-Fr)
2100-2200	Radio Taiwan International – 3965 (via Fr)
2200-2400	Deutsche Welle – 6075 (GB-w + POR), 9545 (UAE), 9775 (RRW), 11 865 (POR), 2300- 5955 (SLK)
2200-2300	OldieStar Radio – 1575
2230-2300	HCJB Global Quito – 12 040 (Plattdeutsch, für Amerika)
2230-2345	Radio Pridnestrovyje – 6240 (xx30-xx45, Mo-Fr)
2300-2400	HCJB Global Quito – 12 040 (für Amerika)
2300-2400	Radio Ukraine International – 7510

Sendungen im DRM-Modus („Kurzwelle digital“)

UTC	Station – Frequenzen (kHz)
0000-2400	DLF – 855 (Berlin)
0000-2400	WDR 2 Klassik – 1593
0000-0300	Deutschlandradio Kultur – 177
0002-0100	Deutsche Welle – 3995 (POR; Sa So)
0100-0200	DW-Radio M (D+E) – 3995 (POR; Sa So)
0300-0315	Missionswerk W. Heukelbach – 1440 (So; via RTL)
0315-0330	Missionswerk Freundes-Dienst – 1440 (So; via RTL)
0400-2205	BR 5 aktuell München – 6085
0500-0600	Deutsche Welle – 3995 (GB-s)
0600-1600	RTL DRM – 1440
0630-1700	RTL DRM – 6095 (zeitweise relig. Sendungen)
0700-0800	DW-Radio M (D+E) – 7310 (AUT)
0715-0730	Missionswerk W. Heukelbach – 6095 (via RTL)
0730-0745	Missionswerk Freundes-Dienst – 6095 (via RTL)
0800-0900	DW-Radio M (D+E) – 13 810 (POR)
0800-1400	OldieStar Radio – 1575
0900-1200	Deutsche Welle – 13 810 (POR) – nur Sa
0900-1200	Stimme Russlands – 693 (Berlin – Simulcast), 12 060
1200-1300	Deutsche Welle – 13 810 (POR) – ausser Sa
1200-1230	HCJB Global Quito – 15 275 (Plattdeutsch)
1230-1300	HCJB Global Quito – 15 275
1300-1400	Deutsche Welle – 13 810 (POR); nur Sa
1300-1400	DW-Radio M (D+E) – 13 810 (POR) – ausser Sa
1300-1330	Radio Prag – 9850 (Fr, Sa; via GB-w)
1400-1500	Deutsche Welle – 13 660 (POR) – Mo-Sa
1400-1415	Radio Vatikan – 7190
1500-1600	Deutsche Welle – 13 790 (POR) – nur Sa (Bundesliga)
1500-1700	Stimme Russlands – 693 (Berlin – Simulcast; Do 1600-)
1600-1700	Deutsche Welle – 9760 (POR)
1630-1645	Missionswerk Freundes-Dienst – 6095 (via RTL)
1800-1900	Deutsche Welle – 3995 (GB-s)
1800-1900	Stimme Russlands – 693 (Berlin – Simulcast; außer Mi)
1900-2100	DW-Radio M (D+E) – 3995 (GB-s)
2100-2200	DW-Radio M (D+E) – 3995 (POR)
2205-0400	MDR Info – 6085 (via BR ISmaning; unregelmässig)
2210-2230	Radio Vatikan – 1611
2300-0300	RTL DRM – 1440
2300-0400	OldieStar Radio – 1575
2300-2400	DW-Radio M (D+E) – 3995 (GB-s, Fr Sa)

Die Deutsche Welle sendet von eigenen Relais und angemieteten Sendern aus folgenden Ländern: AUT – Österreich (Moosbrunn), CAN – Canada (Sackville), GB – Großbritannien (Rampisham-r, Skelton-s, Woofferton-w), NLA – Niederl. Antillen (Bonaire), POR – Portugal (Sines), RRW – Rwanda (Kigali), SLK – Sri Lanka (Trincmalee), SNG – Singapur (Kranji), UAE – Vereinigte Arabische Emirate (Dhabayya), USA – USA (Cypress Creek, SC)

Die am besten hörbaren Frequenzen sind in **Fett**druck wiedergegeben.

Achtung: Leider lagen bei Redaktionsschluss noch nicht alle Sommer-sendepläne vor. Den komplett aktualisierten Hörfahrplan finden Sie im folgenden Heft.

Hans Weber

BC-DX- Informationen

■ Deutsch aus Seoul

Der südkoreanische Auslandsdienst *KBS World* sendet sein deutschsprachiges Programm seit 1. Mai 1981 und ist täglich von 2000 bis 2100 UTC auf 3955 kHz (Skelton/Großbritannien) zu hören. Die einstündige Sendung bringt nach den Nachrichten, einem Kommentar sowie *Kreuz und Quer durch Korea* täglich wechselnde Programmbeiträge: Montags stellt die Sendereihe Porträts herausragender Persönlichkeiten Koreas vor. *Wirtschaft Aktuell* berichtet dienstags über die ökonomische Entwicklung Südkoreas. Aktuelle kulturelle Trends präsentiert jeden Mittwoch die Sendung *Schauplatz Kultur*. Wer sich für die neuesten Entwicklungen in den Beziehungen zwischen den beiden Koreas interessiert, informiert sich darüber donnerstags in *Schritte zur Wiedervereinigung*. Koreanische Musik ist immer freitags das Thema von *Musik verbindet*. Die Hörerecke am Samstag beantwortet Hörerbriefe und gibt Empfangstipps für BC-DXer. Sonntags bringt



Anlässlich der Olympischen Spiele 2008 zeigen die aktuellen QSL-Karten von *KBS World* koreanische Spitzensportler. QSL: HKu

Treffen zweier Welten Interviews, gefolgt von koreanischer Musik in *Unterwegs mit Musik*. Der koreanische Auslandssender bestätigt korrekte Empfangsberichte zuverlässig und nach kurzer Laufzeit per QSL-Karte. Anschrift: KBS World Radio, Deutsches Programm, 18 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-790, Südkorea (E-Mail: german@kbs.co.kr).

■ Nigeria für Afrika

Auf der Kurzwelle 7255 kHz ist um 2200 UTC für 60 min eine Sendung der *Voice of Nigeria* in der Regionalsprache Hausa zu empfangen. Obwohl das Programm offiziell mit 250 kW abgestrahlt wird, kommt es zu teilweise starken Interferenzen durch *Radio China International* von der Nachbarfrequenz 7250 kHz. Ein trennscharfer Empfänger oder eine Antenne mit Richtwirkung sind dann hilfreich. Die Programme aus Nigeria bringen oft lange Wortbeiträge und regionale Musik. Am späten Nachmittag ist die Station auch häufig auf

15 120 kHz im 19-m-Band mit einem starken und ungestörten Signal zu hören. QSL-Karten der Station sind eine Rarität. Anschrift: Voice of Nigeria, Broadcasting House, Ikoyi, P.M.B. 40003, Falomo, Lagos, Nigeria.



Lateinamerika ist ein Eldorado für Radiowimpel-sammler, wie dieses Exemplar von *Radio Nucanchic* aus Quito zeigt. Foto: HKu

■ Serbien unregelmäßig

Nach langem Schweigen ist das deutschsprachige Programm der *Stimme Serbiens* aus Belgrad wieder auf Kurzwelle zu empfangen, wenn auch unregelmäßig: Hin und wieder klappt es um 2100 UTC auf 6100 kHz. Das entspricht allerdings nicht dem offiziell angesagten Sendeplan, nach dem *Radio Belgrad* das deutsche Programm ab 1700 und 2100 UTC auf 7240 kHz überträgt. Leider ist auch auf 6100 kHz der Empfang schwierig, da gleichzeitig ein starker Sender des iranischen Rundfunks die Frequenz nutzt. Wie die Sendungen selbst, kommen QSL-Karten aus Belgrad bestenfalls sporadisch. Anschrift: Stimme Serbiens, Deutsches Programm, Hilendarska 2/IV, 11000 Belgrad, Serbien.

■ Mission aus der Karibik

Programmaufzeichnungen des vor einigen Jahren verstorbenen Radiopredigers Gene Scott sind weiter vormittags ab etwa 1000 UTC gut auf 11 775 kHz im 25-m-Band in Englisch zu hören. Das Programm des *University Network* kommt über einen Sender von *Caribbean Beacon* auf der Karibikinsel Anguilla. Nachts und morgens ist die Station mit etwas Glück auch auf 6090 kHz im 49-m-Band zu beobachten. Anschrift für Empfangsberichte: Caribbean Beacon, P.O. Box 690, The Valley, Anguilla.

■ Jammer gegen Welle

Die Regierung Äthiopiens stört Sendungen der *Deutschen Welle* (DW). DW-Korrespondenten meldeten dies im Spätherbst 2007 zur Zentrale nach Bonn. Eine Analyse durch die eigene Mess- und Kontrollstation brachte Gewissheit: Die KW-Ausstrahlung des Amharischen DW-Programms wird durch so genanntes *Noise-Jamming* absichtlich gestört. Peilungen unterstützten bald den Verdacht, dass das Störsignal seinen Ursprung auf äthiopischem Boden hat. DW-Intendant Erik Bettermann wandte sich daraufhin in einem Schreiben an den äthiopischen Botschafter in Berlin und bat um Aufklärung – auf eine Antwort wartet er bis heute. DW-Radio erreicht wöchentlich rund 20 Mil-

lionen Hörer in Äthiopien, was einem Viertel der Bevölkerung entspricht. Redaktionsleiter Ludger Schadomsky vermutet, dass die kritische Berichterstattung über das äthiopische Engagement im Nachbarland Somalia sowie über die Spannungen im Grenzgebiet zu Eritrea ein Grund für den Störangriff gegen die DW sind. Auch ein Vermittlungsversuch vor Ort blieb erfolglos: Ein vom deutschen Botschafter angefragter Gesprächstermin mit dem äthiopischen Informationsminister wurde verweigert. Während des Kalten Krieges waren *Jammer* eine Alltäglichkeit des Kurzwellenhörens. Heute gehören zu den Betreibern von Störsendern Äthiopien, Simbabwe, Nordkorea sowie insbesondere die Volksrepublik China.

■ British Radio Stations

Der *British DX Club* hat soeben die 21. Ausgabe seiner Broschüre *Radio Stations in the United Kingdom* (ISBN 978-0-9540223-3-4) herausgegeben. Auf 68 Seiten (Englisch) berichtet das DIN-A5-Heft über sämtliche Radiostationen, die in Großbritannien auf Lang- und Mittelwelle sowie UKW senden. Für BC-DXer sind vor allem die Informationen über die zahlreichen britischen Inlandssender auf der Mittelwelle interessant, von denen viele regelmäßig im deutschsprachigen Raum empfangbar sind. Dazu gehören Regional- und Lokalstationen der BBC, kommerzielle Privatsender sowie etliche Bürgerfunkstationen mit kleiner Leistung. Jede Station ist mit allen wichtigen



Israels Auslandsdienst reduzierte in den vergangenen Jahren seine Kurzwellensendungen. Entgegen diesem Trend hat *Galei Tzahal* die Ausstrahlungen auf 6975 und 15 785 kHz erweitert. QSL: Li

Informationen gelistet: Frequenz, Sendeleistung, Standort und eventuelle Parallelfrequenzen. QSL-Sammler finden zudem im umfangreichen Anschriftenteil alle Informationen über Post- und E-Mail-Adressen sowie Telefon- und Faxnummern. Das früher separat veröffentlichte Merkblatt über Radiostationen in Irland ist jetzt integriert. Die wie immer sehr empfehlenswerte Broschüre kommt gegen Einsendung von 7 € oder 8 IRC an: British DX Club, 10 Hemdean Hill, Caversham, Reading, RG4 7SB, Großbritannien.

Die Berichte und Illustrationen stammen von Friedrich Büttner (Bü), Harald Kuhl (HKu) und Michael Lindner (Li).

Ausbreitung April 2008

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. František Janda, OK1HH

CZ-251 65 Ondřejov 266, Tschechische Rep.

Die Intensität der solaren Röntgenstrahlung bleibt zwar sehr niedrig, aber man konnte sich beispielsweise im Februar davon überzeugen, dass der Einfluss des Sonnenwindes in beträchtlichem Maße die fehlende Strahlungskomponente ersetzen kann. Auf der Sonne waren keine Flecken und die Röntgensensoren von GOES 10 und GOES 11 detektierten ein sehr niedriges Strahlungsniveau im Wellenlängenbereich zwischen 1 bis 8 Angström (www.swpc.noaa.gov/ftp/menu/plots/xray.html). Trotzdem waren die KW-Ausbreitungsbedingungen nicht die schlechtesten. Das bewiesen die alltäglich gut hörbaren Signale der Expedition VP6DX, hauptsächlich auf den Bändern zwischen 80 bis 17 m und manchmal auch auf den noch kürzeren Bändern.

Das Minimum des 11-Jahreszyklus ist möglicherweise schon im vorigen Jahr gewesen, aber es ist wahrscheinlicher, dass es erst jetzt anfängt

(siehe <http://sidc.oma.be/products/ri/>). Die geglättete Sonnenfleckenzahl wird sich im April nach SWPC bei $R = 4,0$ bewegen (resp. im Konfidenzintervall $0 - 15,2$), bei $R = 4,9$ nach IPS, oder bei $R = 2$ nach SIDC mit der klassischen Methode, oder $R = 10$ nach der kombinierten Methode. Zur Berechnung der Ausbreitungsvorhersage benutzt man $R = 2$ (resp. Solarflux SF = 65).

Der April gehört in der Regel zu den Monaten mit guten KW-Ausbreitungsbedingungen. Gegenüber der zweiten Märzhälfte beginnen zwar die höchsten benutzbaren Frequenzen zu sinken, was bei der gegenwärtigen Sonnenaktivität geringere Chancen auf Öffnungen der Frequenzen über 15 MHz für DX-Verbindungen bedeutet. Andererseits aber beginnen (mehr noch nach dem 20. April) Erscheinungen der sporadischen E-Schicht regelmäßig und öfter zu sein. Es kann außer Reflexionen für „short skip“-Signale bei der DX-Ausbreitung in den oberen KW-Bändern helfen und sie verbessert die DX-Chancen für QRP-Stationen. Die üblichen Vorhersagediagramme mit den durchschnittlichen Werten für den März findet man unter <http://ok1hh.sweb.cz/Apr08/>.

Die kurze Störung am 25. 1. 08 war anhand der Verstärkung und des nachfolgenden Verschwin-

dens des Signals der Bake VE8AT am 25. und 26. 1. 08 gut zu erkennen. Der Sonnenwind wurde zwischen dem 31. 1. und 2. 2. 08 stärker, (siehe <http://umtof.umd.edu/pm/>).


Danach schwankte seine Geschwindigkeit zwischen über 700 km/s am 10. 2. bis 12. 2. und über 650 km/s am 19. 2. 08. Neben einem koronalen Loch spielte eine Schlüsselrolle die positive Polarität des interplanetaren Magnetfeldes.

Die niedrige Sonnenaktivität im Februar 2007 wird bestätigt durch den niedrigen gemessenen solaren Flux von 71,2 s.f.u., dem geomagnetischen Index (Wingst) von $A_k = 13,0$ und vom Durchschnitt der Sonnenfleckenzahl $R = 2,1$. Die Sonnenscheibe war meistens fleckenlos. Der berechnete, geglättete Durchschnitt für den August 2007 beträgt $R_{12} = 6,1$.

Als Berechnungsgrundlage dienen:

Sendeleistung: 100 W
TX- und RX-Antennen: Dipol, horizontal
Empfangsumgebung: ländlich
Bandbreite: 300 Hz
Parameter: Störabstand

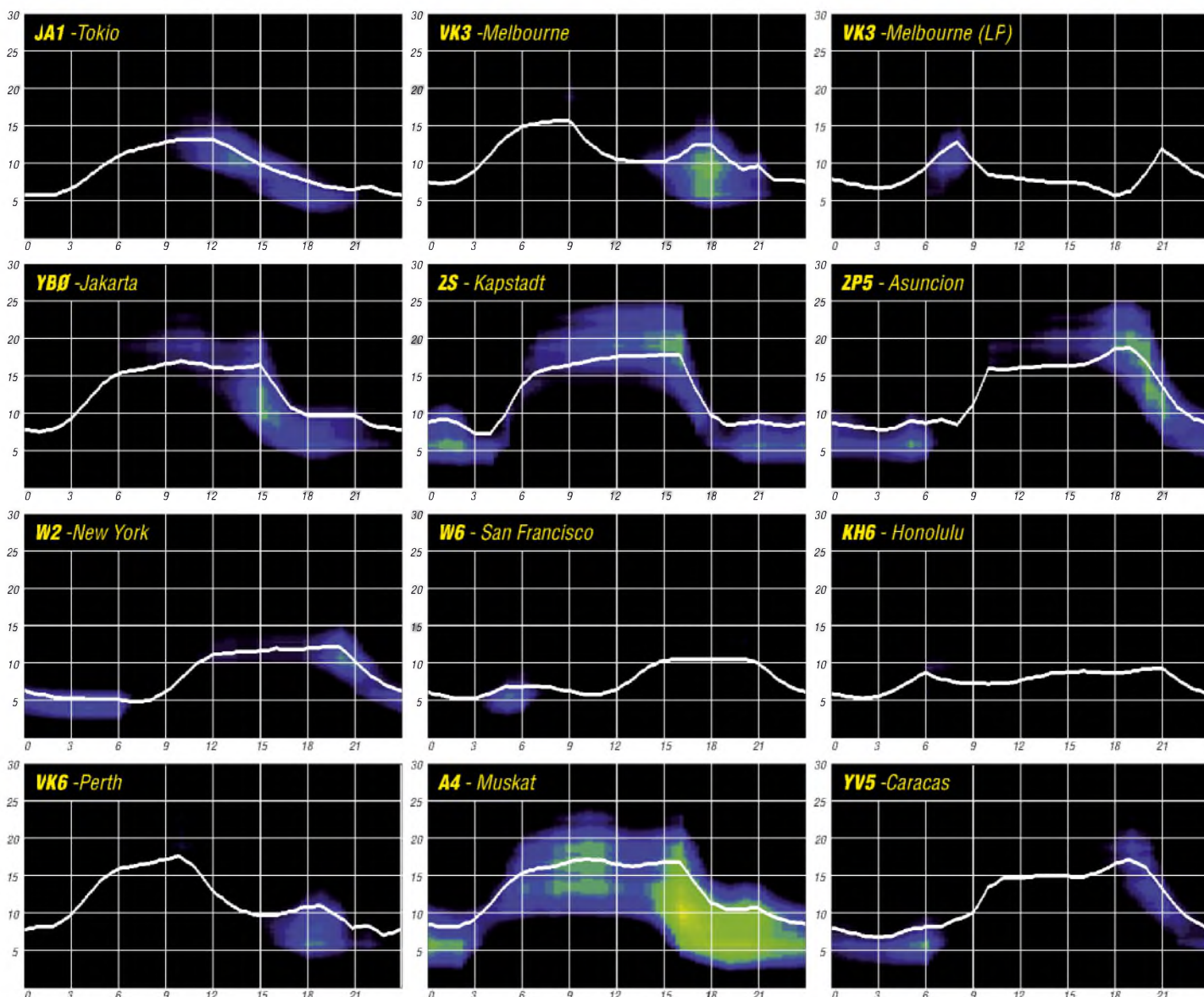Legende:
weiße Linie: MUF
MUF
-9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 dB



Diplome für CW-Legastheniker

Was hat Tanzen mit CW zu tun? Sehr viel, denn man braucht für beides eine gewisse Musikalität und ein Rhythmus-Gefühl. Wer diese Fähigkeiten nicht besitzt, tritt beim Tanzen der Partnerin zwar öfter auf die Füße, kann aber unter Umständen trotzdem morsen lernen. Er wird dann jedoch erfahrungsgemäß mit seinen mühsamen und unter Zwang erworbenen Fähigkeiten nicht besonders glücklich. Diese Behauptung kann man leicht beweisen, wenn man in seinem DARC-Ortsverband die Funkamateure zählt, die aktiv CW verfechten und sie denen gegenüberstellt, die seit der erfolgreichen Amateurfunkprüfung die Morsetaste nicht mehr oder nur noch gelegentlich angefasst haben. Zum Kreis der CW-Schwachen gesellen sich dann noch ehemalige Zweitklässler, die wie der Autor, ohne Morsekenntnisse durch Ritterschlag in die A-Klasse erhoben wurden und auch hörbehinderte OMs, die bisher keinen Zugang zur Telegrafie besaßen.

■ Der Morsezwang ist tot, es lebe CW!

Dabei ist A1 doch eine schöne und sehr effektive Sendeart, mit der man mit wenig technischem Aufwand viele DXCC-Gebiete arbeiten kann [1]. Bei der man keine Linearitäts- oder Intermodulationsprobleme kennt und bei der Nachbarn nicht durch „SSB-Monkeychatter“ [5] in der Stereoanlage aufgeschreckt werden. Alles spricht also dafür, dass CW weiterleben muss, obwohl der behördliche Zwang dazu entfallen ist.

■ Der CW-OP des 21. Jahrhunderts

Weil mittlerweile die Technik von Hardware und Software gut fortgeschritten ist, lässt sich CW, so wie jede andere digitale Sendeart auch, erfolgreich mit einem Computer betreiben. Ich hatte in [1] einen Weg aufgezeigt, wie man als PC-CWist das fehlende gehirnmäßige Decodierungsvermögen durch Nutzung von zwei parallel laufenden Programmen so abbildet, dass sich eine hohe Redundanz bei der Entschlüsselung der Morsezeichen ergibt. Dazu wird eine zweite Soundkarte in den PC eingebaut [2] und jedes Decodierungsprogramm, hier *MixW2* [3] und *CWGet* [4], auf einen eigenen Empfangspfad konfiguriert. Die Summe der auf dem Bildschirm erscheinenden Ergebnisse (siehe Bild rechts) reicht für die meisten CW-QSOs vollkommen aus und man kann sich mit der Gegenstation knapp, aber flüssig unterhalten. Für Standard-QSOs und Conteste setzt man, wie bei RTTY oder PSK, Makros ein [1], [2]. Das Geben mit der Tastatur ist vergleichsweise einfach. Mit dieser Methode konnte ich seit Erscheinen des Beitrages in [1] etwa 12000 CW-Verbindungen mit 150 DXCC-Gebieten realisieren, obwohl ich nicht Morsen gelernt habe und das durch einen berufsbedingten Gehörschaden auch nicht mehr nachholen kann. Als Lohn der Mühe konnte das DXCC-CW und das anspruchsvollere WAE-CW I beantragt werden.

■ Diplome für PC-CWisten

Die Ansätze derartiger Diplome sind unterschiedlich, auch die Schwierigkeitsgrade differieren. Für das Grunddiplom des DXCC mit

den 100 verlangten Gebieten der DXCC-Liste reicht es aus, einmal oder mehrmals an einem weltweiten (48-stündigen) CW-Contest teilzunehmen. Man verkürzt den Schlaf auf ein Minimum, nutzt die Nächte voll aus und kann dann im Durchschnitt bis zu 80 DX-Gebiete in dieser Zeit arbeiten. Die restlichen DX-Länder kommen dann schnell zusammen. Zur Meisterklasse und zum Kultobjekt wird das DXCC-Diplom erst, wenn man mehr als 250 Gebiete, bis zur derzeitigen Obergrenze von 338, arbeiten will.

Das DXCC-CW wurde über das „Logbuch of the World“ (LotW) beantragt, um die leidige Listenschreiberei und die Vorlage von QSL-Karten zu umgehen. Der Weg von der Antragstellung bis zur Verleihung ist jedoch lang. Das DXCC-Diplom kostet in der Grundstufe mittlerweile mehr als 20 US- $\text{\$}$; Erweiterungen für Ehrgeizige gehen ebenfalls ins Geld.

Dagegen ist das WAE-CW in allen Stufen mit 5 € preiswert und kommt dem Ideal der Erhöhung der Aktivität auf den Bändern ohne zusätzliche Kosten schon sehr nahe. Für die Klasse I muss man mindestens 60 EU-Länder (von 73 möglichen) der WAE-Liste arbeiten und dazu mindestens 200 Bandpunkte vorweisen. Für die unteren Klassen 3 und 2 sind die Anzahl der Länder und der Bandpunkte reduziert [6]. Die Bandpunkte sind eine trickreiche Erfindung des Diplom-Herausgebers (DARC e.V.). Dadurch werden alle Bänder gleichermaßen attraktiv, man schließt somit einseitige Belastungen der so genannten „Schokoladenbänder“ aus und erhöht den Reiz des nicht einfachen Diploms.


Für das WAE-CW neuer Art kann man aus den neun Amateurfunkbändern maximal fünf Punkte anrechnen, wenn man das Land logischerweise auf mindestens fünf Bändern gearbeitet hat.

Für das Classic-CW-Diplom fallen die WARC-Bänder aus, und man kann von den verbleibenden klassischen sechs Bändern maximal vier Punkte anrechnen. Damit muss man im Durchschnitt für das WAE I bei 60 Ländern diese mindestens jeweils drei bis viermal auf verschiedenen Bändern arbeiten. Das bedeutet, dass man mehr arbeiten muss als beim DXCC-Diplom der Grundstufe. Für das WAE gibt es oberhalb der Klasse I die Meisterklassen „Top“

und „Trophy“ [6] als weitere Herausforderung für den PC-CWisten.

Das WAE bietet sich ebenfalls in weltweiten CW-Contesten an. Leider darf man als europäische Station beim WAE-CW-Contest keine europäischen Stationen arbeiten, sodass man auf Veranstaltungen anderer Länder angewiesen ist. Als Ausweg sei der „WAG“ erwähnt, da man hier als DL-Station auch europäische Stationen werten kann.

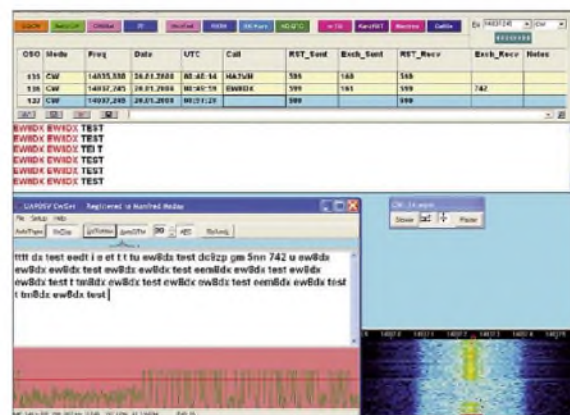Die Antragstellung ist unproblematisch; beim DX-Referat des DARC [6] gibt es eine Excel-Tabelle zum Download. Nach deren Ausfüllen



MixW2 mit CWGet bei der Zusammenarbeit in einem Contest-Bild/Screenshot: DC9ZP

werden die Punkte automatisch errechnet und sie dienen als Grundlage für den Antrag. Seit einiger Zeit muss man nicht mehr QSL-Karten verschicken, sondern es reicht zunächst die Unterschrift von zwei Funkamateuren oder von einem WAE-Trophy-Halter [7] auf der ausgedruckten Tabelle aus. Der Diplommanager Hajo Weigand, DJ9MH, fordert dann nach Vorliegen des Antrags noch Scans oder Originale von QSL-Karten an und klärt Ungereimtheiten. Hajo schaffte es bei meinem Antrag, die Verleihung in weniger als zwei Kalenderwochen ab Antragstellung abzuwickeln.

■ Fazit

Ich notiere das hier nicht zur Selbstbeweihräuerung, sondern um einen konkreten Weg für all jene aufzuzeigen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Vielleicht kann die Möglichkeit, sich beim Morsen auf den PC abstützen, dazu beitragen, dass CW langfristig erhalten bleibt und dass sich möglichst viele OMs (wieder) für CW entscheiden.

Manfred Maday, DC9ZP

Literatur, URL und Erläuterung

- [1] Maday, M., DC9ZP: Telegrafie-Funkbetrieb mit dem PC ohne CW-Kenntnisse. FUNKAMATEUR 54 (2005) H. 9, S. 130 f
- [2] Mehr Einzelheiten in: www.dc9zp.homepage.t-online.de/kurzwele.htm
- [3] Piehler, R., DL3AYJ: MixW – Die deutsche Seite. www.mixw.de
- [4] Podstrigailo, S., UA9OSV: Intelligenter Morse-Decoder CwGet. www.dxsoft.com/de/products/cwget
- [5] Umgangssprachlicher Ausdruck von US-Hams. Kann man frei mit „Affengeschwätz“ übersetzen. Gemeint ist nicht SSB schlechthin, sondern dessen hörbare Auswirkungen als TV/BCI.
- [6] WAE-Diplom: www.darc.de/referate/dx/fgddw.htm
- [7] WAE Top/Trophy-Halter; Rangliste: www.darc.de/referate/dx/fgddw.htm




Das WAE CW I – nur mit dem PC gearbeitet

DXCC-Gebietsstand DL – Kurzwelle 2007

Stand: 31. 12. 07; zusammengestellt
von Rolf Thieme, DL7VEE

Ein Dankeschön an das Referat DX- und HF-Funksport des DARC e. V. für die zur Verfügung gestellten Daten. Weit über 500 Rufzeichen aus Deutschland und den Nachbarländern sind in den Online-Masken des DARC bei der Länderstandswertung eingetragen. Auf www.darc.de/dxhl/fgdxi.htm kann man alles ausführlich bis zur hintersten Platzierung nachsehen. Verantwortlicher Bearbeiter ist Peter Hoffmann, DK2NG. Michael, DL6MHW, zeichnet für das Programm verantwortlich.

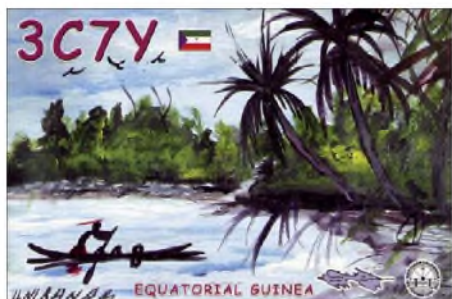

Die Tabelle ist zweigeteilt und berücksichtigt in einer Sortierreihenfolge den Gesamtstand der DXCC-Gebiete, dann SSB, CW und Digital. Die Auswertung bezieht sich wie im Vorjahr einmal auf die Gesamtstände in den einzelnen Hauptsendearten, wobei die höchste Zahl auch gleichzeitig bei Mixed (Sortierkriterium) eingetragen wurde, wenn sie nicht schon der Melder auch bei Mixed eingepflegt hat. Also: Melder nur eines Gesamtstandes in nur einer oder mehreren Betriebsarten erscheinen auch unter Mixed. Rechts ist nach der Platzierung im 9-Band-Stand (160 bis 10 m) sortiert; in Mixed und ohne Berücksichtigung der Gesamt-DXCC im linken Teil der Tabelle. Hier würde ich mir die Möglichkeit von mehreren Eingaben, z. B. je Sendeart, wünschen. Wo ersichtlich, erfolgte eine Kennzeichnung am Rufzeichen: „*“ bedeutet nur CW, „+“ nur SSB und „#“ nur RTTY. Im letzten Monat des vergangenen Jahres gab es mit FJ (Saint Barthélemy) ein neues, das 338. DXCC-Gebiet, das aber hier mangels noch fehlender Bestätigungen nicht berücksichtigt ist. Dank hochkarätiger DXpeditionen 2007 und eintreffender QSL-Karten von den großen DX-Unternehmungen davor lassen sich deutliche Bandpunktzuwächse registrieren. Selbst an der Spitze ging es mit bis zu 20 Punkten gut voran. Spitzenreiter ist Oldtimer Hermann, DJ2BW, vor Dietmar, DL3DXX, und Bernd, DF3CB.

SENDEART					BAND										9-BAND	
Rufzeichen	Mix	CW	SSB	RTTY	Rufzeichen	160 m	80 m	40 m	30 m	20 m	17 m	15 m	12 m	10 m	Platz	Summe
DF3CB	337	336	337	330	DJ2BW	272	308	336	329	337	335	335	325	327	1	2904
DJ2BW	337	336	337	335	DL3DXX	271	314	334	328	337	330	335	323	325	2	2897
DI4GJ	337	336	337		DF3CB	242	310	335	331	337	334	336	327	333	3	2885
DK0EE	337	336	337	325	DL1RWN	257	305	328	324	333	325	329	320	325	4	2846
DK1PG	337	336	337		FA0CLN	270	302	328	317	335	327	331	313	323	4	2846
DK1RV	337	336	337	310	DJ9KG	253	302	327	328	335	330	325	320	322	6	2842
DK8NG	337	336	337	317	DK8NG	241	304	325	324	336	329	334	321	327	7	2841
DL4MCF	337	336	337	329	DK0EE	240	294	328	315	337	330	333	320	324	8	2821
DL2YA	337	335	337	326	DJ2YA	247	301	327	317	335	326	333	313	321	9	2820
DJ5AV	337	335	337	319	DL7CM	244	293	318	323	335	331	335	323	317	10	2819
DL7CM	337	335	337	322	DL7VEE	221	297	325	329	335	331	335	323	322	11	2818
DL7HU	337	335	337		DL1XX	202	299	330	328	336	329	334	319	325	12	2802
FA0CLN	337	335	337	135	DL6ET	214	290	323	319	335	326	327	308	316	13	2758
DJ5JK	337	334	337	329	DL4MCF	197	280	317	317	337	327	333	312	325	14	2745
DL1XX	337	334	337		DL7PR (sk)	182	283	322	317	335	327	332	319	325	15	2742
DL3OF	337	334	337		DL5DSM	210	267	309	320	335	326	334	314	321	16	2736
DL7VEE	337	334	337	316	DL3BUM	197	274	309	320	335	328	330	319	316	17	2728
DF3GY	337	331	337	284	DL7HU	200	269	317	311	336	316	335	310	327	18	2721
DL1EY	337	331	337		DJ6YX	213	280	315	309	333	323	330	296	306	19	2705
HB9BGV	337	331	337	211	DF4PL	171	296	318	252	337	330	335	314	333	20	2686
DJ8CG	337	330	337	39	DJ8QP	218	291	322	302	330	313	322	284	295	21	2677
DJ2RB	337	323	337	1	DL5WW	200	272	300	302	334	313	329	302	320	22	2672
OE7SEL	337	314	337		DJ5AV	182	256	292	312	334	328	334	316	315	23	2669
DF4PL	337	262	337		DL3ZA	153	260	316	314	336	327	332	309	317	24	2664
DJ3ND+	337		337		DF9TF	205	268	316	312	331	316	329	283	303	25	2663
DJ9RQ	337		337		DL5WG	205	280	306	298	335	304	332	291	312	25	2663
DK8MZ	337		337		DL4MT*	188	261	306	315	326	320	326	306	293	27	2641
DL8FAJ+	337		337		DK4RM	222	300	322	268	332	284	330	263	313	28	2634
OE8HIK+	337		337		DL2DXA	143	266	309	307	325	325	327	308	309	29	2619
DJ2TI	337	336	336	322	DJ5JK	142	247	298	304	336	327	332	308	318	30	2612
DL3DXX	337	336	336	179	DJ5BV	165	260	302	293	330	319	323	302	309	31	2603
DJ6YX	337	332	336		DL9GOA*	211	272	308	310	322	311	310	279	272	32	2595
DJ1ND	337	322	336		DL1AMQ	184	256	278	302	330	322	321	300	301	33	2594
DL3NBL	337	315	336		DL8YRM	118	236	306	313	332	328	327	310	315	34	2585
ON4ON	337	2	336	130	DJ9HX	120	256	320	285	335	320	324	307	313	35	2580
DL2FAG	337	335	335	311	DJ2TI	225	244	285	271	334	296	328	292	296	36	2571
DL5DSM	337	335	335	1	DJ4PI	184	263	301	271	331	300	319	291	309	37	2569
DJ9HX	337	334	335		DL7UX	106	218	306	304	333	321	331	308	324	38	2551
DL1RWN	337	334	335	304	DF3GY	182	241	276	265	335	324	328	285	310	39	2546
DL5MEV	337	328	335	236	DL6KVA*	102	242	316	309	329	321	321	305	291	40	2536
DL3ZA	337	336	333	261	DF9ZW	127	249	303	290	326	308	320	299	304	41	2526
DF3UB	337	326	333	125	DL2VBN	117	231	293	300	329	322	322	307	303	42	2524
DF3QG	337	332	332	192	DL5MEV	164	207	309	278	326	317	319	298	305	43	2523
DL2OE	337	328	332	225	OE3EPW	159	231	288	285	332	310	324	295	298	44	2522
DJ1TU	337	326	332	274	DL5ZB	125	247	292	289	334	314	318	300	301	45	2520
DK3RA	337	322	332	127	HB9BIN	178	252	302	282	327	307	310	271	286	46	2515
DL0WW	337	310	332	113	ON4ON	131	214	273	319	333	322	318	310	295	46	2515
DL1BO	337	336	330		DL4WK	168	234	288	303	320	313	298	295	282	48	2501
DL8QS	337	324	330	15	DL6ATM	129	237	299	291	327	297	325	285	305	49	2495
DM2FDO	337	276	330		DJ8CR	108	205	286	293	334	316	333	299	316	50	2490
DK5AD	337	335	328	102	HB9BGV	158	241	306	268	331	294	318	272	297	51	2485
DJ4SO	337	335	325	148	DK1PG	107	208	293	276	334	315	330	295	311	52	2469
DF9ZW	337	333	324	236	DK5JX	134	215	260	304	325	310	323	292	300	53	2463
DJ6TK	337	336	320	281	OE3GCU	160	252	287	281	320	305	298	281	266	54	2450
DK1BX	337	267	319	333	DK5AD	143	263	301	284	325	294	310	255	272	55	2447
DL7RAG	337	335	311		DJ6TK	159	214	272	269	331	300	314	278	300	56	2437
DL3MGK	337	241	311	45	DM5DX	155	234	279	254	318	295	312	284	299	57	2430
DL8YR	337	326	297	82	DL5CT	128	212	273	262	328	311	320	290	302	58	2426
DL3OH	337	282	291	81	DK3RA	118	229	286	276	327	289	308	257	287	59	2377
DK2GZ	337	335	207	198	DL1DWT	120	226	280	284	309	305	295	281	273	60	2373
DL4MT*	337	336			DL3APO	130	230	291	281	321	280	307	248	283	61	2371
DJ3IW	337	335		311	DL2OE	133	208	262	298	316	296	302	269	282	62	2366
DF9ZP	337				DM5DM	106	219	274	279	320	298	305	276	283	63	2360
DJ5DN	337				DL7RAG	47	229	298	255	333	290	318	286	302	64	2358
DJ6VM	337				DK2GZ	136	254	301	266	304	289	294	253	258	65	2355
DJ8CR	337				DK5WL	187	246	285	275	313	283	272	223	265	66	2349
DL5WG	337				DL1DA	151	216	259	282	310	283	310	262	275	67	2348
DL8YRM	337				HB9DDZ	156	244	301	233	290	253	308	256	304	68	2345
OE3EPW	336	335	336	240	DL9MFH	154	248	277	223	322	286	295	254	274	69	2333
DL6ET	336	332	336	286	DL6KK	89	181	250	287	325	292	310	288	296	70	2318
DL9H+	336		336		DJ1TO	77	183	266	266	324	289	324	283	302	71	2314
OE2SCM	336		336		DL5DXF	101	213	267	268	317	292	298	273	281	72	2310
DL3BUM	336	335	335		DK2JP	102	221	273	290	312	292	294	269	255	73	2308
DL7UX	336	335	335		DK3WG	123	177	249	254	333	293	316	268	294	74	2307
DK4RM	336	334	335		DL3NM	72	177	253	255	321	314	316	298	296	75	2302
DK3WG	336	328	334		DJ4SO	163	218	277	258	315	271	299	231	268	76	2300
DJ8QP	336	327	334	207	DL6ZXG	99	218	274	267	308	262	305	252	308	77	2293
DK6WA	336	323	334	25	OE8HIK+	111	275	305		333	325	328	309	307	78	2293
DJ4PI	336	314	334	268	DL5MG	68	138	272	286	318	314	305	298	293	79	2292
HB9BIN	336	334	333	242	DK2JX	174	245	283	126	313	287	313	264	285	80	2290
DL5CT	336	327	333		OE2LCM	108	186	274	230	323	276	317	273	283	81	2290
DL5WW	336	334	332	271	DL7BU	195	283	282								

SENDEART					BAND											9-BAND	
Rufzeichen	Mix	CW	SSB	RTTY	Rufzeichen	160 m	80 m	40 m	30 m	20 m	17 m	15 m	12 m	10 m	Platz	Summe	
DL6ZXXG	336	327	328	90	DL1DITL	120	193	244	255	316	295	302	266	256	88	2247	
DK2JX	336	333	322		DK6WA	129	190	254	251	330	272	316	222	281	89	2245	
DL2RU*	336	336			DL3OF	118	185	249	253	333	272	319	242	270	90	2241	
DL6KVA*	336	336			DL7UCW	100	164	235	280	316	295	303	271	277	90	2241	
DF9TF	336	335			DL2FAG	42	164	239	240	329	303	327	289	297	92	2230	
DF5UL	336	334			DL9SXX	124	201	264	266	298	296	292	251	234	93	2226	
DJ2XC	336	334		176	DL1CL	100	162	218	248	324	306	303	283	278	94	2222	
DJ0MCH	336			203	DL2VPF	7	169	263	274	327	293	323	265	301	94	2222	
DK3GG	336				DL3NBL	64	151	237	212	331	308	316	286	302	96	2207	
DL1XD	336				DL5ANT	140	255	291	218	314	217	297	197	260	97	2189	
DF6JC	335	335	335		LX1DA	85	145	239	227	300	315	300	278	292	98	2181	
DL7PR/SK	335	335	335	311	DL3AMA (sk)	105	137	237	239	298	295	301	277	284	99	2173	
DJ9UM+	335		335		DJ1TU	89	132	230	239	325	284	315	258	294	100	2166	
DL9RCF	335	324	334	74	DL3IAC	51	204	256	242	322	275	308	229	275	101	2162	
DK5QK	335	330	333	226	DL6UNF*	34	117	286	286	311	301	288	272	266	102	2161	
DL6XK	335	325	333		DF3QG	81	174	236	183	324	289	321	246	298	103	2152	
OE2LCM	335	325	333	127	DJ2XC	131	134	250	224	305	264	303	250	286	104	2147	
DL9MFH	335	311	332		DL9DRA	209	244	260	237	277	244	263	194	217	105	2145	
DK1MAX	335	331	331	312	DF5WA	52	156	214	265	313	286	305	272	278	106	2141	
DJ1TO	335	329	330	187	DL3MF	56	162	227	238	318	304	301	268	263	107	2137	
DJ5BV	335	329	327	180	DL7UKA	73	202	259	232	309	251	302	238	269	108	2135	
HB9CEX	335	303	327		DL1FU*	84	133	215	272	300	286	303	254	271	109	2118	
DL5ANT	335	323	325		DL5FU	34	112	240	224	329	303	315	267	292	110	2116	
DL5AWI	335	327	321	8	DL9ZAL	37	112	265	278	327	298	322	193	280	111	2112	
DL3MF	335	328	318		DK7YY	108	186	234	191	316	269	295	228	278	112	2105	
DL2DXA	335	320	311	169	DJ0MCH	90	150	230	232	293	284	292	258	263	113	2092	
DJ5MW	335	329	308		DL4SZB	109	186	233	244	295	242	292	228	262	114	2091	
DL3AMA	335	335	272	258	DL7JAN	76	167	237	242	307	273	289	240	253	115	2084	
DL9MEN	335	2	8	134	HB9DDO	137	196	254	218	295	244	281	192	259	116	2076	
DJ9RR	335	331			DL2RNS	84	145	244	255	302	292	275	246	229	117	2072	
DL1DA	335	329			DL1NAI	50	165	217	239	326	284	310	245	235	118	2071	
DK5JX	335				DL7BY	87	177	259	226	309	260	285	206	262	118	2071	
DK5NQ	335				DK8NX	65	163	217	250	292	271	290	251	269	120	2068	
DL1YEF	335				DL6HRW	69	140	252	259	292	282	262	253	249	121	2058	
DL2HWA	335				DL9JI	84	135	226	214	313	261	304	238	278	122	2053	
DL6ATM	335				DF3UB	101	195	276	187	312	220	287	178	275	123	2031	
DL9ZAL	334	331	334		DJ3XG	45	82	224	235	312	297	304	271	261	123	2031	
DL7AUV	334	257	332	232	DK7MD	125	161	214	199	285	250	297	227	269	125	2027	
DK2LO	334	253	332		DL3BXX	62	148	260	218	308	248	295	222	265	126	2026	
DL6BN	334	318	330	57	DK2NG	91	135	201	213	280	290	286	254	259	127	2009	
DF3IS	334	303	330	209	DL8MLD	56	108	184	242	310	267	306	249	282	128	2004	
DL2VBN	334	331	327		DM3ML	88	143	222	232	302	255	288	221	250	129	2001	
DK5WL	334	317	326	227	OE1WEU	110	171	241	207	296	222	273	199	277	130	1996	
DM7DX	334	290	324		DL7AUV	36	149	224	195	327	265	297	211	285	131	1989	
DL3NM	334	329	323	282	DK3BN	49	165	223	230	304	250	291	225	249	132	1986	
DL3APO	334	331	322	102	DL4ZU	101	131	219	212	288	256	283	238	254	133	1982	
DL3IAC	334	331	309	288	DL3MGK	85	197	229	157	309	255	269	197	276	134	1974	
DL9SXX	334	322	301		DL6MIG	82	114	201	239	299	267	278	238	251	135	1969	
DL1DTL	334	329	291	233	DK2LO	150	200	196	311	295	286	264	265	136	1967		
DL9GOA*	334	334			DL1JITU	83	100	187	251	305	253	291	238	255	137	1963	
DF2KU#	334			334	DJ8RS	78	164	261	207	306	216	285	174	250	138	1941	
DJ6KH	334				DF3IS	65	112	164	141	315	299	300	257	284	139	1937	
DL4WF	334				OE8RT	86	178	218		334	292	304	245	274	140	1931	
DL7BU	334				DF3OL*	162	213	250	205	237	197	230	187	243	141	1924	
DL8MLD	334				DL5AWI	155	232	281	109	329	130	313	99	273	142	1921	
DJ9KG	333	333	333	267	DL9RCF	43	36	86	215	325	312	317	292	295	142	1921	
DL1DQZ	333	52	333		DL8YR	82	153	222	199	320	200	301	162	276	144	1915	
DL1NAI	333	308	332		HB9CEX	71	161	195	162	314	217	306	209	273	145	1908	
DL7UFN	333	320	331	273	DL3DRN	80	118	199	188	266	250	284	248	271	146	1904	
DK1RWS	333	150	330	59	DL2AXA	61	126	233	232	275	236	259	232	243	147	1897	
DF5WA	333	325	322	96	DJ3XK*	74	177	238	177	302	204	272	207	245	148	1896	
DJ5IH	333	311	322		DK3WJ	41	131	186	218	291	242	271	249	262	149	1891	
HB9DDO	333	316	319	161	DJ5MW	84	169	229	141	296	202	301	168	280	150	1870	
DK4KK	333	290	298	303	DL2MSA	99	153	206	153	263	253	259	233	251	151	1870	
DL9DRA	333	329	266	112	DL0WW	89	220	268	118	319	136	291	147	281	152	1869	
DL6UNF*	333	331	262	206	DJ1UR	67	118	195	168	290	241	293	228	266	153	1866	
DL4WK	333	329			DL7VOG	51	155	236	161	315	206	303	167	272	154	1866	
LX1DA	332	326	324	314	OE2BZL	124	208	252	203	260	211	232	154	217	155	1861	
DJ2SL	332	306	319	126	DL9MEN	34	124	203	220	298	252	303	196	225	156	1855	
DL2RNS	332	331			DL3BUE	130	174	207	203	263	234	231	219	193	157	1854	
DL7VOG	332			302	DL2RUM	56	172	225	176	290	221	280	175	241	158	1836	
DL5JC	331		331		DL7IO	97	153	228	194	280	224	267	177	216	158	1836	
DM5DX	331	320	327	184	DJ8CG	45	146	228	125	331	201	318	141	292	160	1827	
OE1WEU	331	302	326	172	DL1EJA	78	107	260	229	285	246	243	169	210	160	1827	
DL7UCW	331	325	319	1	DL2BQV	53	55	75	179	312	295	302	275	280	162	1826	
DL2RUM	331	311	315	181	DL6JZ	57	158	217	207	248	244	251	213	231	162	1826	
DK7YY	331	307	315		DL6CMK	26	121	181	204	280	260	276	235	240	164	1823	
DL7UKA	331	318	308	235	DJ4EY*	100	145	218	204	260	221	253	193	222	165	1816	
DL6HRW	331	327			DL2ZAE	112	178	274	168	289	163	284	91	256	166	1815	
DL4MM	331				DL1DSW	74	111	201	233	260	242	260	206	224	167	1811	
DL7BY	331				DL5BUT	60	108	191	206	287	257	265	222	204	168	1800	
DL8VN	331				DL3HSC*	37	109	158	248	279	252	267	234	206	169	1790	
DL6GV	330	180	329	101	DJ9JH+	62	123	163		310	273	308	253	296	170	1788	
DF2HL	330	307	319	42	DJ9MH	102	175	230	133	306	159	295	120	263	171	1783	
DL5MG	330	322	317	291	DL9OBY	115	177	220	217	242	232	188	201	185	172	1777	
DK2JP	330	322	315	80	DL8VN	59	159	220	189	220	207	294	186	242	173	1776	
DL5ZG	330	318	311		DL2SUB*	81	170	142	316	258	303	237	263	174	1770		

DX-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. Rolf Thieme, DL7VEE

Boschpöler Str. 25, 12683 Berlin

E-Mail: rolf@dl7vee.de

URL: www.dl7vee.de

Alle Frequenzen in kHz, alle Zeiten in UTC
Berichtszeitraum: 7. 2. bis 6. 3. 08

■ Conds

Wie auch in den vergangenen Monaten herrschten allgemein schwache Conds bei einem Flux um 70. Bessere Bedingungen boten die niederfrequenten Bänder; hier gab es etliche Leckerbissen. Erstaunlich die stabilen und lauten Signale von VP6DX auf den unteren drei Bändern gegen 0600 UTC. Zwischen den 80- und 160-m-Signalen liegen trotzdem oft Welten.

■ DXpeditionen

Die DXpedition zur Cocos-Insel war mit ziemlichen Schwierigkeiten behaftet. Kurz vor dem Start verzichtete TI2KAC auf eine Teilnahme, und da er gleichzeitig der Lizenzinhaber von TI9K war, erlosch diese. Unter Zeitdruck halfen die spanisch sprechenden Teilnehmer der DXpedition und TI7WGI durch Neubeantragung einer TI9-Lizenz, die nur für Einheimische möglich ist. So startete die Crew verspätet, aber noch voller Hoffnung, ab 8. 2. 08 als **TI9KK**. TI9KK mit mehreren deutschen Teilnehmern erzeugte laute Signale, doch die Aktivität fiel viel zu kurz aus. Trotz der 17 000 Verbindungen blieben daher zahlreiche Wünsche offen.

Die **VP6DX**-DXpedition von Ducie Island war perfekt vorbereitet. Ducie hat die Beamrichtung von etwa 290°, also für uns nicht die gefürchtete kritische Nordrichtung. Tolle Signale und Betriebstechnik erfreuten die Zuhörer, sodass bereits nach vier Tagen 60 000 QSOs im Kasten waren.

Die Bedingungen auf den unteren Bändern überraschten positiv, jeden Morgen erreichten die Signale auf 80 und 40 m S7 bis S9 an



Band von 160 bis 15 m aus DL täglich etwa für bis zu drei Stunden in diese Richtung nutzbar. 20 m öffnete kurz am Vormittag und dann nochmals nachmittags, doch die Feldstärken kamen kaum über S5.

Bei insgesamt etwa 9300 QSOs mit deutschen DXern, davon 171 auf 160, 1126 auf 80 und 2307 auf 40 m, blieben kaum Wünsche offen. Das hatte jedenfalls keiner erwartet! Diese DXpedition verbuchte mit insgesamt mehr als 183 000 Verbindungen die höchste jemals erreichte QSO-Zahl. Auch zahlreiche andere Rekorde gehören nunmehr der Geschichte an. Am 27. 2. 08 wurden die letzten Verbindungen getätigt, nachdem bereits zwei Tage vorher der Abbau der Antennen für die höherfrequenten Bänder begonnen hatte.

Noch ein Wort zu den Pile-Ups mit Splitbetrieb: Dies ist eine sinnvolle Erfindung, um bei seltenen Stationen mit vielen Anrufern das Abarbeiten auf unterschiedlichen Hör- und Sendefrequenzen zu bewältigen. Was ich allerdings nicht verstehe, ist, wenn die DX-Station eine Station aufruft und mindestens 30 % der Stationen weiter rufen. Was soll das für einen Sinn haben? Es erzeugt nur QRM, kostet dadurch Zeit und verbraucht Energie.

Normalerweise wird eine DX-Station nicht auf einen Zwischenrufer umschwenken, falls sie bereits eine Station aufgerufen hat. Das angefangene QSO wird auf jeden Fall erst beendet und somit dauert es eben länger. Leider sind eine Menge bekannter „DXer“ auch aus DL bei den Dauerrufern dabei – das ist einfach mangelhafte Betriebstechnik. Dass es mal passieren kann, weil man gerade den Einsatz nicht mitbekommen hat, ist dabei nicht das gravierende Problem.

Hinter **XU7DLH** verbarg sich eine Aktivität der Deutschen Lufthansa-Crew. DK7PE und DK7TF erzeugten mit Hilfe einer Fullsize-Loop-Antenne, die einseitig an einem 110 m hohen Mast aufgehängt war, recht laute Signale auf 160 m. Auch das 20-m-SSB-Signal mit nur 100 W und einem Zweielement-Drahtbeam kam nachmittags mit S9 in Deutschland an. QSL über DK9TF.

In der zweiten Februarhälfte sorgte ein polnisches Team für weitere Aktivitäten vom nach wie vor neuesten DXCC-Gebiet St. Barthélemy (FJ). **FJ/SP7VC**, **FJ/SP3IPB** und **FJ/SP6IXF** konnten in SSB und CW erreicht werden. – Aus Nikaragua machten sich in den vergangenen Wochen mehrere Aktivitäten bemerkbar. Im März ließ sich z. B. **H7/IV3IYH** in CW und SSB arbeiten.

C21DL (DJ2EH) war sehr aktiv vom raren Nauru und konnte auf verschiedenen Bändern geloggt werden. Ab 1600 UTC war Dieter in Deutschland sogar auf 80 m hörbar, allein es kamen wegen des Osteuropa-Walls kaum DLs zum Zuge.

Morgens und abends ist **TR8CA** dank 1 kW Sendeleistung mit lautem Signal kaum zu überhören. Alain ist meist im Internet online und reagiert freundlich und schnell auf Skedwünsche. QSL über F6CBC direkt. – Der **WPX-RTTY-Contest** bot am 9. und 10. 2. 08 diesmal viele Highlights, vor allem auf 80 und 40 m. So konnte ihr QTC-Bearbeiter auf 80 m QSOs mit OA4O, D4C, NP3U, PZ5RA, P49X, HI3T, 7X0RY und YN2S verbuchen.

Hinter **ZK2CC** verbarg sich **DL4RDJ**. Oft gab es Meldungen im DX-Cluster, doch in Europa war das Signal leider recht leise. – Auch die amerikanische DXpedition in Ost-Kiribati (**T32OU** und **T32YA**) wurde häufig gespottet, leider selten von Europa. – **JD1BLY**, eine japanische Gruppe, war recht fleißig auf den unteren Bändern und erlaubte auch DL-Stationen 80 bzw. 160-m-QSOs. – Hinter **T6AB** verbirgt sich Sigfrido, ex 7Q7RS und 5H0RS.

Eine seit Jahren geplante DXpedition nach Rwanda mit **9X0Z** in SSB (DJ9ZB), **9X0X** in CW (DJ6SI) und **9X0W** in RTTY und SSB (DK2WV) erschien im Februar unangekündigt



für einige Tage. – Die CW-DXpedition **8R1PW** startete planmäßig. Mir erschienen die Signale jedoch nicht so laut wie erwartet, und morgens auf 80 m war das Signal deutlich leiser als das



Protagonisten von **XU7DLH** (Deutsche Lufthansa DXpedition)
v.l.: **DK7PE**, **XU7TZG** und **DK7TF** Foto: DLH

durchschnittlichen Antennen. Die mittleren Bänder waren zwischen DL und VP6 im tiefsten Sonnenfleckennminimum nur für einige wenige Stunden brauchbar, und auf 12 m blieben nur kurze Minutenöffnungen. So war jedes

Bandmeldungen im Berichtszeitraum

160 m			A45XR	10147	1800
3A/EA1DVY	1843	0515	FK8DD	10103	0730
6Y1LZ	1825	0445	PZ5WW	10107	2030
CE1/K7CA	1823	0500	TR8CA	10117	2030
JD1BLY	1815	1630	XR7W	10105	2230
XU7DLH	1813	2200	XU7DLH	10107	1700
80 m			Z29KM	10140	2000
6Y1LZ	3502	0640	ZD7X	10123	2100
FJ/SP3IPB	3504	0545	20 m		
FJ/SP7VC	3795	0400	3D2AG/p	14025	0720
H7/IV3IYM	3795	0530	SJ0E	14009	1715
J28JA	3516	2140	9X0W	14080	1520
PZ5WW	3796	0510	J69DS	14081	1100
T6/KB1PVW	3800	1700	R1FJT	14002	0830
V31UZ	3501	0320	T32Z	14005	1700
YI9PT	3791	1845	T6AB	14195	0615
40 m			V31TB	14081	1430
3B8GT	7001	2240	V63TR	14022	0600
5N8NDP	7053	2050	XU7TZG	14220	1030
8R1PW	7006	0715	YN2N	14184	1315
DU9RG	7067	2215	17 m		
ET3AA	7093	1950	C21DL	18075	0730
FJ/SP6IXF	7051	0610	HH2FYD	18124	1715
J79IU	7010	0000	S21XF	18078	1000
J79XBI	7050	2100	ST2BSS	18135	0945
JD1BLY	7001	2120	YN2G	18150	1420
T32OU	7003	0620	15 m		
30 m			A92GR	21248	1020
5X1NH	10116	2020			

von VP6DX. – Gute Signale erzeugte FM/FSLGE auf 80 und 160 m in CW. Aufgrund einer unerwartet schnellen Lizenz-zusage konnten J8/DL7AFS und J8/DJ7ZG schon am 1.3.08 auf den Bändern ab 40 m Funkbetrieb machen. – Mit großem Interesse wurde das Auftauchen von WA2YUN/KH9 zur Kenntnis genommen; allein der OP hat keine großen DX-Ambitionen. Er hat beruflich auf der Insel zu tun.

Kurzinformationen

Nicht von FJ/OH2AM gab es die ersten QSLs vom brandneuen DXCC-Gebiet, sondern von TO5FJ (F6EXV). – Es besteht die Möglichkeit, das ZS6GCM, der als 3Y0E erste DX-Erfahrungen sammelte, ab April für ein Jahr auf Marion Island (ZS8) stationiert ist. – Das weltweite Antarktisprogramm hatte vom 18. bis 24.2.08 zur 5. Antarktis-Aktivitätswoche (AAC) aufgerufen. Zahlreiche Sonderstationen (teilweise mit Antarktis erprobten OPs) aus der ganzen Welt – zu erkennen meist an der Endung ANT oder AAW, dokumentierten ihre Verbundenheit mit diesem noch nahezu unberührten Kontinent und machten Werbung, damit verantwortungsbewusst umzugehen. Am 17.2.08 erklärte das Kosovo seine Unabhängigkeit und wurde sogleich von einigen Staaten anerkannt. Doch insbesondere aus Ser-



bien kommen Proteste – zahlreiche YU8/YT8-Stationen waren von dort aus in der Luft. Funkerisch startete, dem Anlass entsprechend, YU8/OH2R eine größere Aktivität aus dem Kosovo, wohl in der Hoffnung auf ein neues DXCC-Gebiet. Die ARRL machte trotz der Anerkennung des Kosovo durch die USA klar, dass ein neues DX-Gebiet frühestens bei einer Mitgliedschaft in der UN oder gleichwertigen Voraussetzungen gegeben sei.

Vorschau

Der bekannte DXpeditionär AI5P startete Mitte März eine neue Pazifik-Funkreise. Bis zum 16.4.04 stehen AI5P/KH2, V73PX und AI5P/KH0 auf dem Programm. – Zum WPX-SSB am 29./30.3.08 gibt es etliche Contestaktivierungen. Angekündigt sind u.a. 9M8Z, FG/OM3LA, FJ, HI, NH0DX, TO5A (FM), V25V, V31FB, VP5, YJ0AX, ZD7X und ZP0R. Eine Mehrmann-Aktivität aus Lesotho unter 7P8FC mit ON4AEO, ON7BK und weiteren OPs aus ZS findet vom 27.3. bis 3.4.08 statt. Laut www.7p8fc.be sind RTTY, PSK und SSB von 80 bis 10 m geplant. QSL über ON4CJK. – TL8DV könnte in Kürze (April bis Anfang Juni) das Rufzeichen von W1DV sein, der dann vorrangig in CW arbeitet. Zum Monatswechsel März/April will CT1HHP einige Tage als S92FM funkeln. Er plant Digi-

talbetrieb am späten Abend. – ON5AX wollte Ende März mit XYL ON3AX als VK9ALH von Lord Howe erscheinen. – VP2EFB und VP2ENK werden die Rufzeichen von Franz, DL9GFB, und Jan, DJ8NK, vom 26.3. bis 6.4.08 sein. Gute Antennen und eine Endstufe sind im Gepäck und es soll Betrieb in CW, SSB und RTTY erfolgen. – G0VJG beabsichtigt als VP2MAD in SSB zu erscheinen, allerdings nur



vom 1. bis 3.4.08. – Viel Aktivität in SSB und den digitalen Sendarten auf allen Kurzwellenbändern verspricht JX9JKA (IOTA EU-022). Svein hält sich vom 27.3. bis 8.10.08 auf Jan Mayen auf. – Tom, ZD7X, hat eine Funkgenehmigung für einige Wochen auf Gough-Inland (ZD9) erhalten. Er versucht bei dieser Gelegenheit, Kurzbesuche auf einigen VP8-Inseln zu arrangieren. Sein achtmonatiger Aufenthalt auf St. Helena (ZD7), bei dem er Stationen aus 225 DXCC-Gebieten loggte, könnte schon Ende April zu Ende gehen. – Für die ersten zwei Wochen im April plant F4DBJ Betrieb als 5R8HT.

XU7MDY wird im Zeitraum vom 3. bis 14.4.08 wiederholt durch OH4MDY aktiviert. Die QSL geht nur direkt an sein Heimatrufzeichen. – Jürgen, DJ2VO, kündigt eine DXpedition nach St. Barthélemy an. FJ/DJ2VO beabsichtigt, vom 19.4. bis 8.5.08 in CW zu funkeln. – JA1KJW, JA8VE und JA1JQY wollen sich vom 9. bis 16.4.08 als V63JQ, V63VE und V63JY von Mikronesien melden. Danach geht es für einige Tage unter T88KY, T88VE und T88JY nach Palau.

Zu guter Letzt noch eine erfreuliche Vorankündigung für den Herbst 2008: Nach der erfolgreichen DXpedition von Norfolk im



Februar 2007, bei der als VK9DNX mehr als 60 000 QSOs geloggt wurden, steht jetzt die Aktivierung von Willis Island unter VK9DWX im Oktober 2008 auf dem Plan. Mit vier Hochleistungsstationen ist dasselbe erfahrene Team DJ7EO, DJ9RR, DL1MGB, DL3DXX, DL5LYM, DL6FBL, DL8OH und DL8WPX für etwa 17 Tage von 160 bis 10 m in den CW, SSB und RTTY QRV. Ausführliche Informationen finden Sie auf <http://willis2008.dl1mgb.com>.

IOTA-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Mario Borstel, DL5ME
PSF 113527, 39034 Magdeburg
E-Mail: dl5me@dark.de

Insel-Aktivitäten

Europa: Die Barry Amateur Radio Vereinigung plant eine größere Aktivität von Guernsey, EU-114, vom 19. bis 24.4.08 unter GB0U. – Vom 24.3. bis 10.4.08 wird die Inselgruppe Nordjütland, EU-171, von Ela, DL1TM, und Tor, DJ4MG, unter OZ/DL-Rufzeichen aktiviert. Näheres auf <http://dl1tm.dyndns.org/>.

Afrika: Jim, VQ9JC, ist noch bis April von Diego Garcia, AF-006, QRV. QSL via ND9M. – Vom 30.3. bis 17.4.08 ist F4DBJ von den vorgelagerten Inseln Madagaskars, AF-090, unter 5R8HT aktiv. Ab und zu will er auch von Madagaskar selbst, AF-013, funkeln. QSL via F4DBJ.

Nordamerika: Die Turks & Caicos Inseln (VP5), NA-002 bzw. NA-003, werden vom 24.3. bis 1.4.08 durch eine Gruppe US-OPs aktiviert (VP5/eigenes Rufzeichen).

Südamerika: Das Team von XR7W konnte wie geplant von der Inselgruppe Aisen South, SA-053, QRV werden. Wegen Sturmwarnung musste man vorzeitig QRT machen. Immerhin kamen 2400 QSOs ins Log. Von Ascension, SA-043, gelangen unter XR7A insgesamt 2100 Verbindungen. QSLs für beide via HA1AG.

Auf dem Rückweg von SA-053 hatte die Gruppe auf dem Festland einen Autounfall (Steinschlag). Alle vier OMs verletzten sich dabei schwer, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Inzwischen sind alle gut zu Hause angekommen. Weitere Informationen zur DXpedition kann man unter <http://ha1ag.wordpress.com> nachlesen. – Garry, K9WZB, und seine Frau Sharon, K7WZB, wollen vom 16. bis 24.4.08 Aruba, SA-036, unter P40ZB aktivieren. QSL nur direkt an K9WZB.

Ozeanien: Unter VK6FAU beabsichtigen neun OPs vom 26.3. bis 1.4.08 von Faure Island, OC-206, QRV zu sein (nur 11,9 % weltweit bestätigt). QSL via VK6NE. – VK6ARI macht



vom 26.3. bis 3.4.08 von Rottneest, OC-164 (WLOTA LH-2197), Betrieb. QSL ebenfalls über VK6NE. – Bernhard, H44MS, ist vom 4.3. bis 28.4.08 von OC-047 angekündigt. Eventuell besucht er noch weitere H44-Inseln. QSL via Heimatrufzeichen (DL2GAC).

IOTA-Informationen

Durch das IOTA-Hauptquartier wurden inzwischen die Aktivitäten von OC1I (SA-076) und OC6I (SA-098) anerkannt.

QSL-Telegramm

THE QSL ROUTES MONTHLY SHEET 4 · 08

DL9WVM-DL5KZA-SM5CAK-SM5DQC © QSL-ROUTES BERLIN

DX-Call	Manager	DX-Call	Manager
3A/EA1DVY	EA1DVY	9M6DXX	M5AAV
3D2/MI1YGG	MI1YGG	9M6XRO	M5AAV
3D2MD	JN2AMD	9Q1EK	SM5DJZ
3G1C	CE1KR	9V1BY	7N4RHO
3Z0DN	SP4KIG	9X0W	DK2WV
3Z0RAK	SP5PPK	9X0X	D16S1
4B3RBA	EB7DX	9X0Z	D19ZB
4D7S1	DV1JM	9Y4W	DL4MDO
4K9C (NOW)	4K4K	9Z4D1	K3IRV
4LOCR	IK7JTF	9Z4D1 (NO)	K3PD
4LIAE	LY2MM*	A61AP	IK7JTF
4L1MA	ON4RU	A7/MOFZQ	MOFZQ
4L1UN (>12/07)	EA7FTR	A719K2A1	IK7JTF
4L1UN (<12/07)	IK7JTF	A71CT	EA7FTR
4L1W	LY2MM*	A71MA (NO)	K3PD
4L1AJ	IK7JTF	A71MA (8/04)	W0RG
4LDX	4Z4DX	A92HB	GM6TVR*
4MSIR	YV5KG	AH0/A14GN	7K3BK Y
4O/S51TA	S51TA	AM3A	EA3FHP
4O7AMD	EA7FTR	AM3M	EA3ATM
4X0AI	4Z4DX	AM5FX	EA5FX
4X4DK	VE3MR	AM5K	EA5KB
4X6A	4Z4DX	AM5Q	EA5QB
4X6HP	EA7FTR	AM5Y	EA5CY
4Z0DX	4Z4DX	AN5N	EA5FX
4Z1DX	4Z4DX	AN5Y	EA5CY
4Z6DX	4Z4DX	AO4M	EA4DEC
4Z8DX	4Z4DX	AO5K	EA5KB
5B4XX	4Z4DX	AO5Y	EA5CY
5H1UD	OK1HDO	AO7T	EA7KJ
5J0E (1)	W5PF	AO8A (3)	EA8AH
5K3W (2)	HK3W	AP2KSD	IK7JTF
5N0NAS	K3IRV	A73ANT	VU2UR
5N0NAS (NO)	K3PD	AT8ESP	VU2JHM
5N8NDP	IK51AN	B4TB (3)	BA4TB
5N9RGP	IK7JTF	BU2AI/9	BU2AI
5P4DX	OZ4ACK	BV5BG	IK7JTF
5QJ2	OZ2JBC	BX2/NE3H	K3IRV
5R8FL	G3SWH	BX2/NE3H (NO)	K3PD
5R8GZ	G3SWH	C21DL	D12EH
5W1VE	DL9HCU	C6AGN	W1DIG
5X1NH	K3RWF	C6AGU	HA7RY
5Z4/W0NB	W0NB	C6AKQ	N4BP*
5Z4ES	K3IRV	C6AKU	K5WW
5Z4ES (NO)	K3PD	C6ALP	W8QT
5Z4HW	DL7DF	C6AMM	K1CN
6W/IK4ALM	IK4ALM	C6APG	K4PG
6W7RV	F8CMT	C6AWL	RA3CO
6Y1V (1)	OH3RB*	C6AWS	W6SJ
6Y7Z	W4OI	C95WH	K3IRV
6Y8R	KD8EZU	C95WH (NO)	K3PD
7A0A	YB0ZZ	CE0Y/K0HML	K0HML
7A0K	YB0ZZ	CE6/RV1CC	RV1CC
7P8DG	Z54BS	CN2DA	DD8DA
7Q7BP	G3MRC	CN3A (2)	I2WJ
7S0RS	SK0QO	CN8SN	IK7JTF
7S0X	SM0MDG	CN8VK	IK7JTF
7S100AL	SM5OUU	CO2AV	EA5KB
7X5IF	D18QP	CO2HQ	EB7DX*
8J3GOSE	JA3ZNJ	CO2VQ	EA5KB
8P1A (1)	NN1N	CO2WF	NIKI
8P9NC	AG6NC	CO3VK	IZ8EBI
8P9RY	AA6YQ	CO6RD	8P9NX*
8R1PW	G3SWH	CO6WD	8P9NX*
8S1BUL	SM1WXC	CO7EH	AD4C
8S3BP	SK3JR	CO8CML	CT1BWV
8S4S	SM6YOU	CQ0ODX	CT2GZE
9A/4Z4DX	4Z4DX	CT3/DK7YY	DK7YY
9A70LPC	9A7KM	CT3/DL3KWF	DL3KWF
9G1YE	FA3ERA	CT3/DL3KWR	DL3KWR
9H3WO	DD6NT	CT3/DL5AXX	DL5AXX
9K2AI	IK7JTF	CT9L	D16QT
9K2FM (NOT)	K8ZBY	CU2AP	CU2DX
9K47NLD	9K2HN	CU2AA (NO)	K3PD
9L1BTB	SP7BTB	CU2DX	CU2AA

DX-Call

Manager

CV5K (1)	CX2ABC
CW6V (1)	W3HNK*
CX/N3BNA	KA2AEV
CX/ZPSAZL	ZP5AZL
D4C (3)	IZ4DPV
DA0HEL	DF6QC
DL2RNS/HI8	DL2RNS
DL2RLV/HI8	DL2RLV
DL75BREMAN	DK6BM
DM800BFD	DL3JVN
DM9CCOL	DL9BCO
DQ850WL	DD9HK
DQ8LGBAY	DC2SF
DR700LH	D17YB
DS0Y	6K5YDP
DT0HH	DS3FGV
DU1/HB9BAJ	HB9BAJ
DU1/W3WAZ	K3IRV
DU1IST	JP10F
DU1MGA	K3IRV
DU9/DK2PR	DK2PR
E4A	K3IRV
EA6/DL6DQI	DL6DQI
EA6/DL6RO	DL6RO
EA8/DL2VFK	DL2VFK
EA8/OH6L	OH2BYS
EA8/SP3HRN	SP3HRN
EC5KB	EA5KB
ED33DXU	EA3BB
ED4GHZ	EA4RCH
ED5K	EA5KB
ED5SRKB	EA5SRKB
ED5Y	EA5CY
EE3R	EA3OR
EE5K	EA5KB
EE7AJR	EA7AJR
EF5Y	EA5Y
EF8M (3)	EX3DU
EG7DCA	EA7URS
EH5R	EA5RU
EK3AA	IK2QPR
EK6DM	DK6CW*
EL2HF	K3IRV
EL2HF (NO)	K3PD
EP3PK	IK2DUW
ES90B	EA4BG
ES90E	ES5JR
ES90N	EA4RD
ES90Q	ES5RY
ES90R	EA4NG
ES90U	ES2BJ
ES90W	ES6FA
ES90X	ES7FU
ES90Y	ES0OU*
ES90Z	ES0IC
FT2VSC	K3IRV
FJ/SP3PB	SP3PB
FJ/SP6XF	SP6XF
FJ/SP7VC	SP7VC
FJ/SQ3WN	SQ3WN
FKJA8BMK	JA8UTJ
FM5WE (>102)	K3IRV
FM5WE (NO)	K3PD
FM5WE (10/85-1/02)	WF1N
FOJA8BMK	JA8UTJ
FO/KHOPR	JH8DEN
FR/F5HJ	F5HJ
FR5EJ	FR5CHM
FR5GM	6A6FJ
FS/SP3PB	SP3PB
FS/SP6XF	SP6XF
FS/SP7VC	SP7VC
FS/SQ3WN	SQ3WN
FT5XR	F4EFI
GB0BW	G0LLX
GB0EWC	G0LLX
GB0EYG	MD0MB
GB0RDF	G1BHR
GB0ROW	G1WHX
GB3JRN	G0VIX*
GB4ALV	G0VIX*
GB4HAA	G0VIX*
GB4HAS	G0VIX*
GB50BWS	G0LLX
G15K	MO0LL
GM7V	MO0CM
H44MS	DL2GAC
H7/AK2P	CK2ATG
H7/V3JYH	IK2LH
H7/K9GY	K9GY
HA801CW	HA1CW
HA802ERO	HA2ERO
HA80MRASZ	HA1DAE
HB0/DK9TN	DK9TN
HB0/DL4IAL	DL4IAL
HB0/MODAL	424DX
HB0/NOMX	DJ2MX
HC5JA6WFM	JA6WV
HC8A (1)	KU9C
HC8GR	N5KO
HC80HQ	HA7PL
HC8C	HA8EK
HE3C (2) (3)	ON4IQ
HE3T (2) (3)	ON4IQ
HK0/K5WAF	W5PF
HK0/N4AL	NM5F
HK0/NMSG	W5PF
HK0/W5PF	W5PF
HK0/W5PF	W5PF
HK0/W5W	W5PF
HK6F	EA5KB

QSL-Splitter

Im Berichtszeitraum gab es u. a. die folgenden **direkten** QSL-Eingänge: 5L2MS, A45XR, NP3U, OA4/N6XQ, TO5FJ, TN9Z, V8FDM sowie **via Büro** (meist über Manager): CO8LY, CX7CO, DU3NXE, E4/OM2DX, HC8AE, OJ0B, LU7YS, SV9/DL6FBL, TN6X, ZC4LI, ZD7X und ZK2AH.

Bill, K8ZBY, erhält immer noch QSL-Karten für Verbindungen mit **9K2FM**, doch ist und war er keinesfalls irgendwann sein QSL-Bearbeiter.

DXCC-Neuigkeiten: Die 3Y0E-Aktivität von Bouvet Island (Dezember 2007 bis Februar 2008) wurde für das DXCC-Diplom anerkannt. Das betrifft ebenso E4/OM2DX (Palästina), J5C (Guinea-Bissau 2008), VK9WWI (Willis Island 2007), YI9PT (zurzeit QRV). Senden Sie bitte eine E-Mail an das ARRL-DXCC-Komitee (dxcc@arrl.org), um Ihren DXCC-Gebietsstand zu aktualisieren.

FJ/OH2AM: Aufgrund eines Druckfehlers verzögerte sich die Bestätigung der QSLs für die Saint Barthémy-Aktivität. Erste QSL-Karten gingen nunmehr am 11.2.08 auf die Reise. Sämtliche (per 15.3.08) eingegangenen QSL-Anfragen werden schleunigst bestätigt.

HV50VR: Die Anschrift des QSL-Managers IW0GPN hat sich kurzfristig geändert und lautet nunmehr: Alessandro Carletti, P.O. Box 123, 33085 Maniago - PN, ITALY.

Rino, IK7JTF, verwaltet Logs und QSL-Karten von 5N9RGP, CN8SN, CN8VK, HZ1CCA, OD5PI, TT8AM sowie weiterer Stationen (siehe qrz.com unter IK7JTF). Einzig wahre Adresse ist: Salvatore Borace, Via delle Croste 6, 70010 Cellamare - BA, ITALY.

Mar, ON4RU, hat die Möglichkeit, Verbindungen mit 4L1MA, SV9/ON4RU, YB1BAD und YE1AA zu bestätigen. Für irgendwelche weitere erwähnte Stationen ist er nicht mehr als QSL-Manager tätig.

QSL-Galerie: Eine Sammlung von mehr als 1900 seltenen QSL-Karten finden Sie auf www.dxqsl.110mb.com.



Ramon, PZ5RA (rechts im Bild)

PZ5RA hat mal wieder eine neue Anschrift: Ramon A. Kaersenhout, P.O. Box 745, Paramaribo, SURINAME.

QSL-Manager (neu): Irv, K3IRV, hat die Betreuung folgender Stationen übernommen – 5N0NAS, 5Z4ES, 9Z4DI, BX2/NE3H, C95WH, EL2JH, FM5WE, OX3SA, T32Z, T88RZ, TA3DD, VP2MNI, VP5FEB, ZL2MAT, Z21FO, Z21GC, Z21GX, Z22JE, ZS4U, ZS6CCY und ZS9X. Irv will sämtliche Direkt- bzw. Büroanfragen flott abarbeiten.

SU8BHI: Gab, HA3JB (www.qsl.net/ha3jb) erhielt die QSL-Karten aus der Druckerei und hat inzwischen alle vorliegenden Direktanfragen beantwortet. Falls Sie Ihre QSL-Karte noch vermissen sollten, informieren sie per E-Mail ha3jb@t-email.hu.

US-Postgebühren: Im Mai werden die Postgebühren in den USA angehoben. Ein Brief nach Deutschland kostet dann 94 statt bisher 90 US-Cents.

John, G3UCQ, verfügt tatsächlich noch über Logdaten und QSL-Karten seiner Aktivität als **VS9SJF** vom Socotra Island in den Jahren 1964 bis 1965.

John, **ZB2EO** (G4JTC), moniert, dass RW6HS nicht sein QSL-Manager ist. Karten sollten nur direkt an J. Bautista, 47 Valiant House, Varyl Begg Estate, Gibraltar, gehen. Dann klappt es auch bestimmt mit einer Bestätigung.

Tnx für die QSL-Karten via DG0ZB, DJ1TO, DL5ME, DL7VEE und DL9RCF.

Rufzeichen Adresse

3D2BA	H. J. Best, Box 23, Sigatoka
4D7SD	Noel Ram Idris, 26 P. Reyes St., Zamboanga City
4K4K	Boris Gorobec, Box 89, Baku AZ 1000
4Z4DX	Dov Gavish, Box 1331, Ramat Hasharon 47112
8P6GO	Roderick R. Yarpe, P.O. Box 840E, Eagle Hall, St. Michael
8P6GU	Haschel Bynoe, Dayrells Hill Christ Church, Bridgetown
8P9NX	Peter Cross, 90 Greenpoint, St. Philip
9K2HN	Hamad Al-Nusif, Box 38305, Abdullah Al-Salem Area, 72254 Kuwait
9N7JO	Lindblom Stig, Jum Changphumai, 147/1 Moo 3, Tambon Boot, Ban Ta Bong, Phimai, TH-30110 Nakhon Ratchashima, Thailand
9V1FI	Barry Fletcher, 54 Coronation Road West # 03-04, 269266 Singapore
A52EGV	Takuma Mama, Bhutan Post, Thimpu
A92GE	David Smith, Box 1976, Manama
D44AC	Carlos Pulu, Box 398, Mindelo
DJ2EH	Dieter Hornburger, Grabengasse 7, 96185 Schönbrunn
DJ6SI	Baldur Drobnica, Zedernweg 6, 50127 Berghelm
DJ9ZB	Franz Langner, Box 150, 77950 Ettenheim
DK2WV	Karl-Heinz Ilg, Max-Löw-Str. 15, 85579 Neubiberg
DK7TF	Bernhard Bayer, Niederwöllstädter Str. 22, 61184 Karben
DL2AH	Ulrich Krieg, Feldstr. 9, 06774 Söllichau
DL2GAC	Bernhard Stefan, Möggenweiler Str. 18, 88677 Markdorf
DL4RDI	Joe Ossig, Hauptstr. 73, 93354 Biburg
EA1DR	Oscar Luis Fernandez Lanza, B. Solarana n-9-E, Puente Acre - CP 39478 Cantabria
EA5KB	Jose F. Ardid Arlandis, Box 5013, E-46080 Valencia
G3RWF	P. Nick Henwood, Conifers House, Church Rd., Littlebourne, Canterbury, CT3 1UA
G3SWH	Phil Whitchurch, 21 Dickensons Grove, Congresbury, Bristol, BS19 5HQ
GM6TVR	John Black, Solway View, Carlisle Road, Annan, DG12 6QX
HZ1BH	Amer Shahwan, Box 7446, Jeddah 21462
IK2DUW	Antonello Passarella, Via M. Gioia 6, I-20051 Lmbiate Milano
IK7JTF	Salvatore Borace, Via delle Croste 6, I-70010 Cellamare - BA
IW0GPN	Alessandro Carletti, P.O. Box 123, I-33085 Maniago - PN
JA8UWT	Kimiko Saitoh, 4-16-2-22 Kamui, Asakikawa-City, Hokkaido, 070-8014
JM1YGG	Mitsubishi Electric Tokyo Ham Club, Ryofu-Kai, Mitsubishi Ele. Corp, 2-7-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
JN2AMD	Satomi Yamauchi, 3-16-C314, Kashiwagi, Itami, Hyogo, 664-0863,
JR1TRK	Mikio Mickey Shigeno, 881-1, Myourakuji, Mutsizawa Chosei, Chiba, 299-4424
K3IRV	Irving L. McWherter, 11910 Coronada Place, Kensington, MD 20895-2323
K5ZM	Ian M. Parsons, 9370 SW 80th Ave., Apt C, Portland, OR 97223
KB1PVV	Ronald E. Reddick, 120 Owl Pond Rd., Brewster, MA 02631
KC2Q	Michael S. Di Persio, Box 357, Bradley Beach, NJ 07720
KE3TW	Stephen J. Shive, 921 Wiseburg Rd., White Hall, MD 21161
LA5YJ	Hugo Bjorn Ark, Rute 509, N-1766 Halden
M5AAV	Graham Ridgeway, 6 Pilgrim Street, Nelson, Lancashire, BB9 0JQ
N7CQV	John Kennon, P.O. Box 31553, Laughlin, NV 89029
N7OU	William J. Vanderheide, 333 NW 9th Ave. Apt 913, Portland, OR 97209
OD5NJ	Gabriel A. Mardios, Awkar Mardios Bldg., Antelias, Box 70647, Beirut
PZ5RA	Ramon A. Kaersenhout, P.O. Box 745, Paramaribo
SM4XIH	Markus Edholm, Ormhult, Rudolfsberg 150, S-69492 Hallsberg
SP3IPB	Tadeusz Kolodziejczak, Folwarczna 63, PL-62-081 Przemierowo
SP6IXF	Janusz Szymanski, Box 1808, PL-50-385 Wroclaw 46
SP7VC	Przemyslaw Golembowski, Box 2221, PL-90-959, Lodz-2
SU1KA	Karim Abul Ela, Box 7537, 8th District, Nasr City, Cairo 11762
SV0XAL/9	Hans Saetrevik, Box 531, Rethymno, GR-74100 Kreta
SV2GJV	George Meltzanas, Evripidi 28, GR-59100 Veria
SZ1SV	Box 3564, GR-10210 Athen
TU5JM	Gerard Habermann, Box 2946, Abidjan 01
V85TT	Tamat Bin Lampoh, NO 48, SPG 83, KG Lambak „A“, Jalan Terunging Baru, BB 3577
V8APJ	HJ Mishi HJ Jaya, No. 3 SPG 537, Jalan Lumapas, KG. Panchor Lumapas, BJ 3324
W5PF	J. Paul Frantz III, 20016 Hilltop Ranch Dr., Montgomery, TX 77316
W7YAQ	Robert S. Norin, P.O. Box 2188, Sisters, OR 97759
XV2A	Nguyen Bac Al, Box 732 - SG Ho Chu Minh City
XX9GS	Ng Leong Kam, Box 8005, Macao
YI9OBM	Trent Bronson, Box 603, Abilene, KS 67410 USA
YN8OA	Orlando Arnulfo Paguga, Box 45, Jalapa Nueva Segovia
ZB2EO	John J. Bautista, 47 Valiant House, Varyl Begg Estate, Gibraltar
ZB2FK	Ernest Stagnetto, 74 Kingsway House, Red Sands Road, Gibraltar
ZB3B	Ronald Pincho, Box 117, Gibraltar
ZC4LI	Steve Hodgson, 4 Nikolau Michael Street, 5523 Dasaki Achnas



SOTA-QTC

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. Harald Schönwitz, DL2HSC
 Försterweg 8, 09437 Börnichen
 E-Mail: dl2hsc@darc.de



■ Termine

OM Dzianis Lukashevich, DD1LD, übernahm das Amt des Assoziationsmanagers für die deutschen Alpen von Lothar, DL3MAV.

Seit März 2002 gibt es das SOTA-Programm. Aus Anlass des Jubiläums wurde Initiator John Linford, G3WGV, vom Management Team zum Präsidenten des Programms berufen. Am 5. und 6. 4. 08 findet die SOTA-Frühjahrs-wanderung statt, am 5. 4. 08 der Thüringer Bergtag 2008. Die Ausschreibung zum TBT findet man unter www.bergfunker.de.

■ Sächsischer Bergwettbewerb 2007

Die Abrechnung des traditionsreichen Wettbewerbes war bereits eine Woche nach Einreichungsschluss verfügbar. Dank an dieser Stelle an Kurt, DL8DZV, für die geleistete Ar-



Teilnahmeurkunde SBW 2007

Foto: DL2DRZ

beit. 49 Teilnehmer, sieben mehr als im vergangenen Jahr, reichten ihre Logs ein. Das sind aber immer noch vier weniger als 1993, wo mit 53 Abrechnern der bisherige Höchststand erreicht wurde. Dabei sind aber noch nicht jene Teilnehmer gezählt, die entweder nur für SOTA abrechnen oder ihre Ergebnisse überhaupt nicht einreichen. Hier einige Wertungen: **2 m und 70 cm:** 1. DL3VTL, 494 Punkte; 2. DO5UH, 411; 3. DL2DXA, 410. **23 cm und höher:** DL3VNL, 31; 2. DG1VO, 24; 3. DG0DCL, 22. Bemerkenswert: unter den Abrechnern sind mit DL2BUE und DM3CW zwei OM's aus Brandenburg. Wertungslisten oder auch Bilder aus den Anfangszeiten sucht Uli, DL2LTO, um eine Geschichte des Sächsischen Bergwettbewerbs zu erstellen (www.dl2lto.de). Für Neueinsteiger 2008: Dokumente und Abrechnungslisten stehen zum Herunterladen unter oben genannter Adresse.

■ Thüringer Bergwettbewerb 2007

Roberto, DJ2AY, und Daniel, DH8DX, beendeten die Auswertung des Wettbewerbes und veröffentlichten die Ergebnisse unter www.bergfunker.de. Es beteiligten sich 12 Aktivierer und 14 Jäger, die im Laufe des Jahres 318 verschiedene Thüringer Berge aktivierten. Als beliebteste Gipfel erwiesen sich der Große Fins-terberg (DM/TH-003) mit 37, der Große Beer-

berg (DM/TH-001) mit 36 und der Schneekopf (DM/TH-002) mit 34 Aktivierungen.

Folgende Ergebnisse erreichten die **Aktivier-er:** 1. DH8DX/p, 4509 Punkte/129 Berge; 2. DJ3AX/p, 3036/129; 3. DL3AWK/p, 1203/83. **Jäger:** 1. DL4ALI, 3420 Punkte/398 Berge; 2. DL3AWK, 2442/267; 3. DL8AWK, 2223/225. In diesem Jahr ist vorgesehen, eine getrennte Wertung für Kurzwelle und UKW einzuführen. Die Abrechnung soll durch Hochladen der Logdaten in eine Datenbank erfolgen.

■ SOTA-SP und SOTA-OH startet

Ab 1. 4. 08 will SOTA-SP aktiv am SOTA-Program m teilnehmen. Dank der harten Arbeit des Assoziationsmanagers Mike, SQ6JNX, war es in kürzester Zeit möglich, die notwendigen Unterlagen zu erarbeiten. Polen untergliedert sich in fünf Regionen mit insgesamt 222 Bergen. Der Großteil dieser Berge liegt in den südlichen Landesteilen.

Finnland startet ebenfalls am 1. 4. 08 unter Federführung von Jaakko, OH7BF, in das Programm. In vier Regionen sind 127 Berge gelistet, von denen viele nördlich des Polarkreises und weitab von dichter besiedelten Gebieten liegen. Während sich in allen bisherigen Regionen der saisonale Bonus nach Wetterbedingungen richtet, erlaubt es die nördliche Lage der finnischen Assoziation, die Polarnacht als Bonusperiode zu definieren. Neben SP und OH stehen weitere zwölf Gebiete auf der Warteliste, mit Brasilien, Australien, den USA und dem Libanon auch außereuropäische.

■ Beliebte Berge

Die Online-Datenbank unter www.sota.org.uk erlaubt neben der Abfrage der 50 zuletzt aktivierten Berge auch eine Suche nach Anzahl der Aktivierungen pro Berg und somit der beliebtesten 50 Berge. Die Liste wird vom 343 m hohen The Cloud (G/SP-015) mit 261 Besteigungen (Stand 3. 3. 08) angeführt, gefolgt von Shining Tor (G/SP-004) mit 550 m ü. NN und 211 Aktivierungen. Der einzige deutsche Berg in der Liste ist der Kahleberg (DM/SX-003, 905 m) in der Nähe der Bergstadt Altenberg im Osterzgebirge an 50. Stelle mit 59 Aktivierungen. Der Kahleberg zieht nicht nur deutsche Bergfunker an. So waren bereits LX1NO und OK1CYC auf dem Gipfel. Um



Frostiger Kahleberg (DM/SX-003)

Foto: Kerstin Schönwitz

sich einen Überblick über die selbst aktivierten Berge zu verschaffen sowie die eigenen Daten zu verwalten und Statistiken zu erzeugen, hat Wolfgang, DL3AWK, eine spezielle Software entwickelt. Diese ist frei verfügbar und kann unter www.darc.de/distrikte/x/31/download.htm heruntergeladen werden.

Packet-QTC

Bearbeiter:

Jürgen Engelhardt, DL9HGH
 Azaleenstr. 31, 06122 Halle
 Packet-Radio: DL9HGH@DB0ZWI
 E-Mail: dl9hgh@gmx.de

■ Digipeater

DB0EQ (Heilbronn)

Neu ist ein Link zu DB0SEL (Pforzheim). Er arbeitet mit 19k2 (voll duplex) auf 23 cm. Damit wurde eine zusätzliche Verbindung für den Fall geschaffen, dass einmal der Link zu DB0SDX (Sachsenheim) ausfallen sollte. Des Weiteren besteht nunmehr eine stabile Anbin-dung ins Rheintal über DB0AAI (Kalmi).

DB0HFT (Bremen)

Nacharbeiten am Transceiver für den Testlink zu DB0SHG (Süntelturm). Hier war die PLL nicht eingerastet und wurde manuell auf die Sollfrequenz abgestimmt.

DB0LHR (Lahr/Schwarzwald)

DB0LHR folgt dem Trend und bekam Anfang des Jahres eine Internetverbindung über WLAN. Gleichzeitig hat man eine Verbindung zu IGATE bzw. IGATEB geschaltet. In diesem Jahr soll die gesamte Technik in einem Server-Schrank untergebracht werden.

DB0WTS (Wattenscheide)

Der 70-cm-Userzugang wurde vorerst proviso-risch repariert. Es lag ein Defekt in der Strom-versorgung des User-Transceivers vor.

DB0ZB (Schneeberg)

Nachdem in den vergangenen Monaten einige Linkpartner ihren Betrieb eingestellt hatten, kam es zu einer Zusammenlegung der Digi-peater DB0ZB und DB0FGB. Die noch existierenden Links von DB0FGB hat DB0ZB übernommen.

DF0HMB (Hamburg-Mitte)

Auf einer Arbeitstagung am 19. 1. 08 wurde u. a. beschlossen: Der 10-m-Zugang wird abge-baut, ebenso der 23-cm-Zugang. Der Link zu DB0HHW (Uetersen) ist instand zusetzen und die Linkantenne zu DB0HHB (Hamburg-Ber-gedorf) zu erneuern. Der gesamte Digipeater wird in einen neuen 19-Zoll-Schrank einge-baut. Außerdem soll bei DF0HMB Funkruf auf 432,850 MHz in Betrieb gehen.

■ Linkstrecken

DB0HFT (Bremen)

Der Link zu DB0BRV (Bremervörde) ging im Februar provisorisch in Betrieb. Als Ursache eines Defekts hat man einen Fehler in der Tem-peraturstabilisierung des Transceiver-Quarzes ausgemacht. Der Stabilisator war gebrochen und verursachte einen Kurzschluss.

DB0TOD (Hochkopf)

Als Ursache eines Linkausfalls zu DB0FRG (Freiburg) entpuppte sich ein defekter Trans-ceiver. Er befindet sich nun in der Reparatur.

QRP-QTC

Bearbeiter:

Peter Zenker, DL2FI

Molchstr. 15, 12524 Berlin

E-Mail: dl2fi@dl-qrp-ag.de

Packet-Radio: DL2FI@DB0GR

■ QRP-Amateurfunk-Bausätze

Heutzutage ist es sehr schwer geworden, seine Vorstellungen vom Selbstbau im Amateurfunk zu verwirklichen, da die Bauteilebeschaffung teilweise dramatisch aufwändig und auch teuer sein kann. Angesagt ist daher mehr und mehr der Aufbau von vorgepackten Bausätzen. Diese haben nicht nur den Vorteil, einem die Last der Teilebeschaffung abzunehmen. Einige Anbieter liefern inzwischen nicht nur Bausätze, sondern auch Baumappen und Unterstützung, die es auch dem absoluten Anfänger ermöglichen, sein Bauprojekt mit Erfolg zum Abschluss zu bringen.

Leider ist die Anzahl dieser Bausatzhersteller für Amateurfunkgeräte gerade wieder geschrumpft. Unser Freund Reinhard, DL5JYN, musste aus gesundheitlichen Gründen die Produktion und Fertigung von QRP-Bausätzen aufgeben. Schade, Reinhard's Schaltungsentwürfe boten immer einige besonders pfiffige Lösungen und waren eine echte Bereicherung für die Sparte QRP und Selbstbau.

Reinhard hat mir die Situation erläutert: Er lässt seine Homepage www.qrpservice.de noch einige Zeit weiter bestehen. Dort findet man die Unterlagen zu seinen Bausätzen. Reinhard hat zugesagt, dass er am QRP-Treffen in Jena teilnimmt, wenn es seine gesundheitliche Situation zulässt. Wir wollen bei Gelegenheit prüfen, ob es möglich ist, einen Teil seiner Entwürfe für das QRPproject zu übernehmen.

Sinn machen würde das auf jeden Fall, da die Quellen für den Selbstbau im QRP-Bereich in den vergangenen Jahren mehr und mehr versiegt sind, obwohl die Anzahl der QRP-Bastler gewaltig zugenommen hat. Sheldon Hands und Kanga in England und nun QRP-Service in Deutschland liefern nicht mehr.

Blieben noch QRPproject (www.QRPproject.de), Klaus Nathan (keine Homepage; E-Mail kneqrp@aol.com) sowie der Leserservice des FUNKAMATEUR.

In Frankreich gibt es den „LeForty“ leider nur mit französischen Unterlagen und der finnische Amateurfunkverband vertreibt die „JUMA“-Bausätze, die allerdings nicht für jeden Newcomer geeignet sind, da die Unterlagen eher einer Schaltungsbeschreibung als einer Baumappe entsprechen.

Blieben noch die US-Bausätze von elecraft, OHR, Small Wonder Labs und Wilderness Radio. Das komplette Elecraft-Programm ist über QRPproject zu beziehen, Dave, K1SWL, von Small Wonder Labs, baut ein Haus in der Wildnis und liefert deswegen nur sporadisch Bausätze aus. Die Transceiver von Wilderness und OHR sind trotz des günstigen Dollarkurses wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses im Vergleich zu deutschen Bausätzen eher weniger gefragt.

Wenn man bedenkt, dass die Anzahl der Selbstbauer stetig zunimmt, dann könnte man meinen,

dass wir hier ein echtes Problem bekommen. Das ist jedoch nicht so. In der DL-QRP-AG gibt es genügend Entwickler, denen es Spaß macht, ihr Können der QRP- und Selbstbau-Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Seit dem Jahr 2001 hat die DL-QRP-AG jedes Jahr mindestens einen neuen Bausatz herausgebracht, sodass inzwischen für jeden Bereich mehrere Entwürfe zur Auswahl stehen. Vom UKW-Transceiver über diverse Monoband-Transceiver bis zum Messzubehör stehen Bausätze bereit, die allesamt mit Baumappen ausgestattet sind, die es auch dem Anfänger ermöglichen, sein eigenes Gerät selbst zu bauen.

Unsere Quartalszeitschrift QRP-Report bietet darüber hinaus vierteljährlich eine Fülle von Anregungen und Lösungsvorschlägen für Geräte- und Antennenbau. Für Mitglieder der DL-QRP-AG ist der QRP-Report im Mitgliedsbeitrag enthalten. Anmeldung auf www.dl-qrp-ag.de.

■ 1. Afu-Treffen in Gießen erfolgreich

Die DARC-Ortsverbände Gießen und Wetzlar hatten für den 1. und 2. 3. 08 gemeinsam mit der DL-QRP-AG zum ersten Gießener Amateurfunktreffen eingeladen und viele, sehr viele kamen, obwohl Sturmtief Emma sich alle Mühe gab, das zu verhindern. Ich erreichte Gießen am Samstagmittag nach der langsamsten Langstreckenfahrt meines Lebens – sieben Stunden von Berlin nach Gießen ist selbst für mich als eher gemächlichen Autofahrer ein neuer Rekord. Entschädigt wurde ich durch die rege Teilnahme der vielen QRPer an einem Streifzug durch die Welt der Antennen und des Selbstbaus von Amateurfunkgeräten. In mehr als vier Stunden, die keinem von uns langweilig wurden, schafften wir gemeinsam den Brückenschlag von allgemeinen technischen Fragen bis hin zu Lösungsansätzen für individuelle Probleme der aktuellen Funksituationen.

Am Sonntag war der große Veranstaltungssaal überfüllt, obwohl „Emma“ immer noch gewaltig tobte. Die „harten“ Funkamateure aus Gießen und Wetzlar bewiesen, dass Antennenaufbau auch bei Sturm möglich ist: die Ausstellungsstationen waren vom Gigahertz-Bereich bis hin zu 80 m QRV. Alle Vorträge waren überaus gut besucht. Und wenn ich wegen der vier Stunden QRP am Samstag geglaubt hatte, der Vortrag am Sonntag würde mangels Masse wohl ein kleines Rundtisch-Gespräch werden, so blieb festzustellen, dass die zusätzlich herangeschafften Stühle für den Vortragssaal nicht ausreichten.

In einer Nachbereitung noch am Sonntagnachmittag teilten alle Anwesenden die Einschätzung, dass der Ansatz, die Kräfte von DARC und Arbeitsgemeinschaften zu bündeln, wunderbar angekommen ist. Begegnung, Erfahrungsaustausch, Information und Weiterbildung

ziehen offensichtlich mehr Menschen an, als Flohmarkt und Kommerz. Die hervorragend geeigneten Räume des Bürgerhauses in Gießen-Kleinlinden wurden noch am gleichen Tag für das 2. Gießener Amateurfunktreffen 2009 gebucht. Wir werden versuchen, weitere aktive Arbeitsgemeinschaften einzubinden, um noch mehr Informationen bieten zu können.



Erfolgreiches Bausatzbasteln auch für Nichtprofis – hier im Shack von Dieter, DL2BQD Foto: DL2BQD

Die DL-QRP-AG will 2009 den kompletten Samstag gestalten und neben dem üblichen verbalen Erfahrungsaustausch ein Selbstbauseminar und eine Ausstellung von Selbstbaugeräten anbieten. Wenn nicht wieder eine „Emma“ eine Außenveranstaltung behindert, dann dürfte wahrscheinlich auch ein Outdoor-Antennen-Praxisseminar auf der Wiese vor dem Haus über die Bühne gehen.

Mein Dank geht an die Vorort-„Macher“, stellvertretend für alle an den unermüdlichen Hans-Peter, DL6FAP. Ihr hattet den Mut zur Organisation dieses Treffens, ihr habt erkannt, dass es Sinn macht, die aktiven Amateurfunk-Arbeitsgemeinschaften ins Boot zu holen. Ich freue mich schon jetzt auf die 2. Gießener Amateurfunktage, die sicher noch spannender werden als die ersten.

■ Nicht vergessen: QRP-Treffen

Am 16. und 17. 5. 08 findet das QRP- und Selbstbautreffen in Thalbürgel bei Jena statt. Freitagabend stehen ein lockerer Erfahrungsaustausch mit Helmut, DL2AVH, und seinen Freunden bei Rostbratwurst und Bier auf dem Programm. Samstags stehen Vorträge und Diskussionen u. a. über Helmut's neues Transceiverkonzept sowie den „Hobo“-Monoband-/Allmodetransceiver der DL-QRP-AG und Akku-Technologie im Vordergrund. Das Motto des Treffens lautet: Wer bringt *die* KW-/UKW-Antenne mit, die in einen Rucksack passt?

Am 31. 5. 08 lockt das Ruhrtreffen der DL-QRP-AG in Unna. U. a. mit: Peter, DL2FI – Neues aus der QRP- und Selbstbauszene; Sebastian, DL1AXX – Entwurf und Realisierung von variablen Quarzfiltern; Ingo, DK3RED, und Peter, DL2FI – Messungen mit dem FA-Netzwerktester und dem Rauschgenerator; Frank, DH8DAP – Blitzschutz; Andreas, DJ3EI – Bastelprojekt „Lichtsprechen für Kinder“ (Vortrag) und Herbert, DF7DJ – Entwurf sowie praktische Konstruktion von Sperrkreisantennen.

Ausführliche Informationen zu den Treffen finden Sie unter www.qrpforum.de.

QRP-Frequenzen [kHz]

CW: 1843, 3560, 7030, 10 106, 14 060, 18 096, 21 060, 24 906, 28 060, 144 060

SSB: 3690, 7090, 14 285, 21 285, 144 285

FM: 144 585

SSB-QRP-Netz

Donnerstags 18.30 MEZ auf 3,620 MHz

D-STAR-QTC

Bearbeiter:


Dipl.-Ing. Jochen Berns, DL1YBL

Heyerhoffstr. 42, 45770 Marl

E-Mail: dl1ybl@db0ur.de

Selbstbauprojekt

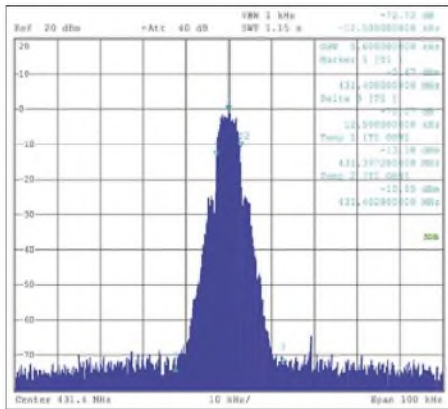Auch dem Selbstbau für D-STAR wird Rechnung getragen: Im Rahmen der Messungen wurde das demnächst im FUNKAMATEUR vorzustellende D-STAR-Modem am 9k6-Eingang getestet. Durch Einsatz eines vorhandenen IC-910H mit eingebautem 23-cm-Modul konnten alle Sende- und Empfangsfrequenzen getestet werden.



Spektrum und Bandbreite des Signals mit dem Prototyp des D-STAR-Modems

Selbst ohne Optimierungen ist das typische GMSK-Signal erkennbar. Zudem sind weitere Projekte wie das sogenannte D-STAR Dongle (www.dvdongle.com/DV_Dongle/Home.htm) schon getestet worden. Hier lässt sich mittels USB-Port der Betrieb auf den D-STAR-Repeater mithören.

Auch eine Softwarelösung für den Betrieb mittels PC und einer Soundkarte liegt vor. Dabei lassen sich alle Low-Speed-Daten ohne D-STAR problemlos mitschreiben (www.southgatearc.org/news/february2008/new_dstar_group.htm).

Die Voice-Daten könnten mittels AMBE-Sprachvocoder-Chip (unter Lizenz der US-Firma DSVI) für ein paar Euro ebenfalls hörbar gemacht werden.

Neue D-STAR-Repeater

Seit dem 23.2.08 ist an der Hochschule Mittweida das D-STAR-Relais **DM0MW** auf 439,550 MHz QRV. Damit ist dieser Umsetzer das erste digitale Amateurfunkrelais in den neuen Bundesländern. Die Ausrüstung besteht momentan aus einem Controller sowie einer 70-cm-Voice-Unit von Icom.

In den nächsten Wochen ist die Optimierung der Antennenanlage und der Anschluss an das inzwischen weltweite D-STAR-Netzwerk vorgesehen. Die Internetseiten mit Informationen zur Entstehung und zu technischen Details befinden sich momentan im Aufbau. Teile davon sind zu sehen unter www.htwm.de/dk0mit und dann dem Link zu DM0MW folgen. Empfangsberichte (Signale klingen ähnlich wie bei Packet-Radio) sind an dk0mit@htwm.de erwünscht.

DB0WIM hat die Zulassung für D-STAR-Betrieb erhalten. Der im Bau befindliche Repeater wird auf Kanal RU765 (439,5625/431,9625 MHz) arbeiten. Standort ist auf einem 28 m hohen Mast bei WiMo in Herxheim (JN49CD). Die Inbetriebnahme erfolgt voraussichtlich im Sommer 2008.

Auch in den Niederlanden ist man sehr aktiv in Sachen D-STAR. In Nijmegen (PlxNYM) und Amersfoort entstehen zwei Repeater. Auch Belgien ist mit **ON0ULG** (Liege) zu hören und soll in absehbarer Zukunft die Möglichkeit erhalten, über einen CubeSat D-STAR abzustrahlen.

Messreihe mit BNetzA

Im Februar wurden in Zusammenarbeit mit der BNetzA, der Firma Icom Europe (Düsseldorf) und dem DARC-VFDB-V-/U-/S-Referat umfangreiche Messungen an D-STAR-Relaisstellen und Geräten vorgenommen. Dabei sollte durch präzise Messungen eine Verträglichkeitsuntersuchung zwischen D-STAR und APCO25 (digitale Sprach-Repeater) durchgeführt werden. Icom hat dafür eine große Sammlung an Jigs, Tools, Software und Beschreibungen zur Verfügung gestellt.

In den Messreihen wurden die Bandbreiten und das Spektrum der Signale von APCO25 (70 cm) und D-STAR (2 m, 70 cm, 23 cm) aufgenommen. Bei allen Signalen waren vom Modulationsinhalt unabhängige Bandbreiten (D-STAR 5 kHz und APCO25 8 kHz) gemessen worden. Als Messempfänger kam ein R & S-ESPI zum Einsatz.

Da die Bandbreite eines GMSK-Signals konstant ist, könnte eine Neustrukturierung, vor allem im 2-m-Band, die Knappheit an Relaiskanälen lösen. Auch derzeitige Streitigkeiten im Wuppertal/Wermelskirchener Bereich, ob der Nutzung von D-STAR auf einer 2-m-OV-Frequenz, könnte durch Änderung der Bandpläne in Richtung Bandbreitendefinition wie auf Kurzwelle gelöst werden.

Es ist ebenfalls angedacht, für neue digitale Relaisstellen z.B. nach dem D-STAR-System und einer Bandbreite von 6,25 kHz den Relaisbereich im 2-m-Band mit einzelnen GAP (Schutzabständen) neu zu belegen. Die Forderung nach 2-m-Direktfrequenzen für digitale Sprache wie D-STAR, soll dieses Jahr im Rahmen der IARU Region-1 C5-Tagung noch genauer spezifiziert werden. In den Bandplänen sind derzeit ja auch schon digitale Modulationen und Allmode-Bereiche vorgeschlagen worden. Lücken finden sich, bis auf die Ballungsgebiete, rund um die Echolink-Repeater (144,794 bis 144,990 MHz). Um Empfindlichkeit und Störabstände definieren zu können, stehen noch weitere Messungen an D-STAR-Repeater mit Bit-Error-Rate aus.

Eine Verträglichkeitsuntersuchung von einem analogen Repeater (Quantar, Motorola) und einem D-STAR-Repeater hat man durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass bei einem Abstand von 12,5 kHz eine Entkopplung von etwa 80 dB beider Systeme durch Messung der SINAD am analogen Teil verifiziert wurde. Diese Untersuchungen sollten hilfreich bei einer zukunftsweisenden Empfehlung zur Koordination von automatisch arbeitenden Stationen sein.

Diplome

Euro-Diplom 2008 Österreich-Schweiz

Kurzzeit-Diplom – zu arbeiten vom 26. 4. bis 30. 6. 08

Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft 2008 gibt der Österreichische Versuchssenderverband (ÖVSV) und die Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure (USKA) ein offizielles Diplom heraus, das von Funkamateuren und SWLs aus aller Welt beantragt werden kann.

- In der Zeit vom 26.4. bis 30.6.08 sind in Österreich (OE2008A–Z, AA–ZZ, AAA–ZZZ) und in der Schweiz (HB2008AA–ZZ) Sonderstationen QRV.
- Je nach Diplomklasse (Bronze, Silber, Gold) muss eine entsprechende Anzahl von österreichischen und schweizer Sonderstationen geloggt werden.
- Pro Band kann jeweils nur eine Verbindung mit derselben Station in die Wertung eingebracht werden.
- Es gibt keine Bandbeschränkung. Alle Betriebsarten, außer Packet-Radio und Echo-Link, können genutzt werden.
- Das Diplom kann man in den Kategorien SSB, CW, Digital, Mixed und QRP (max. 10 W) erarbeiten.



Das Diplom ist 210 mm × 297 mm groß, es ist mehrfarbig auf etwa 250 g/m² schwerem, holzfreiem Papier gedruckt und wurde vom ÖVSV und der USKA im September 2007 anerkannt.

Klassen

- Das Euro-Diplom 2008 gibt es in vier Stufen:
- Gold: 20 Sonderstationen – zehnmal aus OE und zehnmal aus HB;
 - Silber: 14 Sonderstationen – siebenmal aus OE und siebenmal aus HB;
 - Bronze: 10 Sonderstationen – fünfmal aus OE und fünfmal aus HB.

Der Diplomantrag ist bis 31.12.08 mit einem vom Landesverband oder zwei Funkamateuren beglaubigten Logbuchauszug sowie einer Gebühr von 10 € an folgende Anschrift zu senden: Richard Kritzer, OE8RZS, Aich 4, 9800 Spittal/Dr., AUSTRIA. Elektronische Diplomanträge gehen an oe8rzs@oevsv.at.

Die Diplomgebühr kann auch auf das Konto 50555 045 429 überwiesen werden: Bank-Austria Creditanstalt, BLZ 12000, IBAN = AT67 1200 0505 5504 5429, BIC = BKAUATWW. Bei Banküberweisung bitte unbedingt das Rufzeichen angeben.

Weitere Informationen finden Sie unter <http://eurodiplom2008.oevsv.at/>

Sat-QTC

Bearbeiter:

Thomas Frey, HB9SKA

Holzgasse 2, 5242 Birr

E-Mail: hb9ska@amsat.org

Packet-Radio: HB9SKA@HB9PD.CHE.EU

■ Lange Pausen bei UO-11

Nach zwei Monaten Funkstille sendete die Bake von UO-11 am 22.1.08 wieder. Der Ausfall belief sich auf drei volle „watchdog“-Zyklen von 20,7 Tagen Dauer. Das Signal zeigte tiefe Einbrüche (Fading) bei einer fixen Antennenpolarisation. Das kann z.B. bedeuten, dass der Satellit taumelt.

■ FO-29 noch nicht weltweit QRV

Der aktuelle Zustand von FO-29 erlaubt leider noch keinen weltweiten Service. Die Stromversorgung aus den Solarzellen ist zwar ausreichend und der innere Widerstand der NiCd-Akkus steigt an, doch etwa 10 min nach Eintritt in die Eklipse schaltet die UVC (Under Volt Control) den Sender ab. Umgekehrt schaltet die PCU (Power Control Unit) den Sender bei genügend Spannung nicht wieder ein. Zurzeit fliegt der Satellit morgens bis mittags japanischer Zeit zwei bis dreimal pro Tag über Tokio. Während er morgens über den Pazifik zieht, werden sehr gute Werte gemessen. Dann fliegt der Satellit über die Arktis, wo er aus Skandinavien und großen Teilen Europas erreichbar ist, bevor der Sender vor der Ostküste Nordamerikas erneut abschaltet.

Da der Sender aus verschiedenen Gründen von der JARL-Kontrollstation nicht immer einge-

schaltet werden kann und sich der Satellit nach dem Abschalten außerhalb des Bereiches der Kontrollstation befindet, könnte er auch nicht durch eine weitere Kontrollstation, z.B. in Nordamerika, eingeschaltet werden. Die JARL möchte FO-29 so lange wie möglich am Leben erhalten. In zwei Jahren, also 2010, wird der Satellit nicht mehr durch Eklipsen fliegen. Dann ist es möglich, FO-29 über längere Zeit zu betreiben.

■ AO-51 mit neuem Modus

Am 25.1.08 wurde AO-51 in einen neuen Modus geschaltet. Es wurde der U- (435,301 MHz) und der S-Downlink (2401,200 MHz) eingeschaltet und mit dem Uplink auf 145,920 MHz verbunden. Der Uplink konnte auf beiden Downlinks gehört werden. Im Februar wurde von Dienstag bis Donnerstag auf Mode L/US umgeschaltet. In der Vergangenheit erlaubte der Stromhaushalt keine derartigen Kombinationen. Da der grafische Fahrplan auf der AMSAT-Homepage diese Modi nicht anzeigen kann, befindet er sich als Text auf www.amsat.org/amsat-new/echo/CTNews.php.

■ Columbus-Modul mit Funkantennen

Mit dem Start des Space Shuttles Atlantis, STS-122, am 8.2.08, wurde das Columbus-Modul der ESA zur ISS transportiert. Die Amateurfunkantennen für das L- und S-Band, montiert an der Außenwand des Moduls, eröffnen eine neue Phase des Amateurfunks im Weltraum. Nach diesem ersten Schritt dürfte es noch einige Monate dauern, das Shack im Columbus-Modul einzurichten.

Das ARISS-Europa-Team arbeitete mehr als fünf Jahre, um diesen hervorragenden Meilen-



Columbus bereit für die Integration ins Shuttle
Foto: ARISS-EU

stein zu errichten. Die Truppe stand vor unzähligen Herausforderungen, einschließlich einiger sehr strenger Tests, um die Genehmigung für das Antennensystem am Modul zu erhalten. Weitere Informationen über die Antennen sind auf www.ariss-eu.org/columbus.htm zu finden.

■ Crossband-Repeater auf ISS

9M2QC, eine Station aus Malaysia, berichtete, dass der Crossband-Repeater auf der Internationalen Raumstation (ISS) zu vernehmen ist. Er blieb jedoch nur bis 6.2.08 (bis zum Abdocken von Progress 27) aktiviert.

JAMSAT (Japan-AMSAT) gab inzwischen bekannt, dass QSL-Karten für Verbindungen via „Cross Band Repeater“ für das „JAMSAT 5 Stars Award“ gelten.

CW-QTC

■ FISTS-QRS-Party

Im April lädt Sie die AGCW zur Teilnahme an der EUCW/FISTS-QRS-Party ein, die in diesem Jahr vom Montag, den 28.4., 0100 UTC bis Freitag, den 2.5.08, 2359 UTC, stattfindet. Wir wünschen Ihnen Erfolg und viel Spaß an den langsamen Tempi dieser Party. Einzelheiten finden Sie wie immer unter www.agcw.org.

■ Neue AGCW-CD

Wir sind dabei, eine neue AGCW-CD zu erstellen. Gleichzeitig wollen wir die Geschichte der AGCW aufbereiten und in einem eigenen Kapitel ausgewogen darstellen. Dazu bitten wir Sie um Ihre Hilfe:

Uns fehlen dabei speziell aus den ersten Jahren Fotos, Dokumente, Diplome, Mitgliedsurkunden usw. Bitte sprechen Sie DL7NDF via E-Mail (dl7ndf@agcw.de) an. Es besteht auch die Möglichkeit, die Unterlagen nach Erbenhausen mitzubringen und sie dort an Ort und Stelle einscannen zu lassen.

■ CW-Wochenende 2008

10. CW-Treffen: Veranstaltungsort ist wieder vom 18. bis 20.4.08 das Hotel „Eisenacher Haus“ in 98634 Erbenhausen (Thüringen). Das Haus ist für das Treffen vollständig reserviert.

Bitte buchen Sie Zimmer direkt beim Hotel und geben Sie sich als Funkamateur zu erkennen. Die Anschrift lautet: Berghotel Eisenacher-Haus, Familie Lehmann, Frankenheimer Str. 84, 98634 Erbenhausen. Tel. (03 69 46) 36 00, E-Mail: info@eisenacher-haus.de. Weitere Informationen zum Tagungsort finden Sie auf www.eisenacher-haus.de.

Sie können mit Ihren Campingfahrzeugen direkt auf dem Hotelgelände übernachten, Stromanschluss und Waschmöglichkeiten sind vorhanden, auch Antennen lassen sich recht problemlos aufbauen! Während des Treffens steht der Funkwohnen der AGCW für QSOs zur Verfügung. Dort kann mit den Klubrufzeichen der AGCW der Sonder-DOK „CW“ verteilt werden.

Im Rahmen des Treffens werden die Mitgliederversammlung der AGCW-DL e.V. ebenso durchgeführt wie die Treffen von FMC und Radio Telegraphy High Speed Club (HSC) sowie der Wettbewerb um den Deutschen Telegrafie-Pokal des DARC e.V.

Das Programm bietet u. a.: 19.4.08, 9.30 Uhr – DTP-Wettbewerbe; 10 Uhr – Treffen des FMC; 13 Uhr – Treffen des HSC; 14 Uhr – Weitere Vorträge und Diskussionen im Konferenzraum: DK7AKC zur 3B7C-DXpedition; DL5SE über ST; DL5XL zum Leben in der Antarktis. 20.4.08, 9.30 Uhr: Mitgliederversammlung der AGCW-DL e.V. (Konferenzraum).

Dr. Detlef Petrusch, DL7NDF

SWL-QTC

Bearbeiter:

Andreas Wellmann, DL7UAW

Angerburger Allee 55, 14055 Berlin

E-Mail: andreas.wellmann@t-online.de

Packet-Radio: DL7UAW@DB0GR

■ Rundspruchsendungen aus OE

Wer sich über die Amateurfunkaktivitäten in Österreich auf dem Laufenden halten möchte, hat dazu sonntags um 9 Uhr Ortszeit Gelegenheit. Jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat strahlt Wolfgang, OE1WBS, den Niederösterreich-Rundspruch auf den Frequenzen 3640 und 7055 kHz aus. Jeden 2. und 4. Sonntag wird von Peter, OE1PQW, der Wien-Rundspruch auf 3640 kHz übertragen. Um in weiten Teilen Österreichs die Rundspruchsendung hören zu können, übernehmen einige Stationen die Originalaussendungen aus Wien (145,550 MHz) und übertragen den Rundspruch auf diversen Relaisfunkstellen unseres Nachbarlandes.

Wenn es auf dem reinen Funkweg nicht funktioniert, besteht etwa 20 min nach jeder Sendung die Möglichkeit, den Rundspruch als MP3-Datei unter <http://echlink.at> zum Abruf bereit. Die moderierten Rundspruchsendungen, teilweise durch eingespielte Audiobeiträge oder auch Live-Schaltungen ergänzt, können durchaus auch einmal etwas länger als 30 min dauern.

UKW-QTC

Aktuelles, Aurora, MS, EME:
Dipl.-Ing. Bernd J. Mischlewski, DF2ZC
Auf dem Scheid 36, 53547 Breitscheid
E-Mail: df2zc@web.de

Magic Band, Topliste, Conteste:
Dipl.-Ing. Peter John, DL7YS
Am Fort 6, 13591 Berlin
E-Mail: dl7yspeter@gmx.de
Packet-Radio: DL7YS@DB0BLO

■ China kommt – via Mond


2006 gab die China National Space Administration bekannt, dass man in den kommenden fünf Jahren die Erforschung von Mond und Mars verstärken wolle. Die chinesischen Funkamateure zumindest sind hierbei bereits einen guten Schritt vorangekommen. Seit dem Herbst 2007 funkt Wong, VR2KW, in Hongkong mit 200 W und zwei Neunelement-Yagis erfolgreich in JT65 via Mond. Motiviert durch seine Erfolge – trotz der Azimut-Einschränkungen durch die umgebenen Wolkenkratzer – führte er gemeinsam mit anderen OMs am 24.1.08 unter BY7PP eine DXpedition in OL63NA durch. Fast 50 QSOs gelangen ihnen innerhalb eines Monddurchgangs, mit 300 W an zwei Neunelement-Yagis. Davon angespornt, beschloss man, am 22. und 23.2.08 erneut von OL63NA aus zu arbeiten. Diesmal klappte es nicht so gut, was zum Teil wohl an den Ausbreitungsbedingungen, zum Teil aber auch an einem Equipment-Problem gelegen hatte. Nun, es bleibt zu hoffen, dass BY7PP später im Jahr erneut QRV wird.



Das EME-Team von BY4RRR; in der Mitte Michael, BD5RV, der am 22. und 23.2.08 an der Klubstation arbeitete. Foto: BD5RV

Am selben Wochenende tauchte ohne vorherige weitere Ankündigung eine zweite chinesische Station auf 2 m via Mond auf: BY4RRR, die Klubstation der Universität Nanjing im Locator OM92JA, wurde durch Michael, BD5RV, mit etwa 100 W an zwei 13-Element-Yagis aktiviert. Trotz der für EME-Verhältnisse eher als QRP-Station zu bezeichnenden Ausrüstung gelangen ihm bereits am ersten Tag auf Anhieb Verbindungen mit JH5FOQ, ES6RQ, HB9Q, PA0JMV, SM5CFS, DF2ZC und S52LM – fast alles Stationen mit „nur“ vier Yagis.

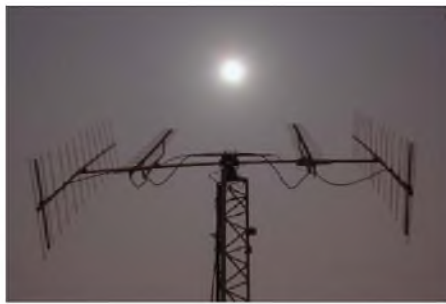Am darauf folgenden Sonntag schlossen sich noch weitere Verbindungen an. Michael und seine „Funk-Kollegen“ der Uni waren durch Bodo, DL3OCH, im vergangenen Jahr in die EME-Ausbreitung mit Hilfe von JT65 eingeführt worden, als DL3OCH auf 23 cm aus



Die zwei Zehnelement-Yagis bei BY4RRR sind vertikal polarisiert; über den Mond macht das wenig Unterschied. Auch auf 70 cm ist die EME-Gruppe der Universität Nanjing QRV. Foto: BD5RV



Eigentlich unvorstellbar, dass man mit solchen Azimut-/Elevationseinschränkungen trotzdem via EME arbeiten kann. VR2KW in Hong Kong beweist dies eindrucksvoll. Foto: VR2KW

Nanjing via Mond funkte. Sie sind nun begeistert bei der Sache und planen bereits eifrig ein Upgrade der Stationsausrüstung auf wenigstens vier Yagis, und auch die Sendeleistung soll erhöht werden. China wird auf 2 m mittelfristig also auch für Single-Yagi-Stationen per EME erreichbar sein.

Zwischenzeitlich hat eine weitere chinesische Station EME-Funkbetrieb auf 144 MHz angekündigt: Dale, BA4TB, will demnächst aus dem Locator PM01 mit zwei Zehnelement-Yagis und 200 W EME-Betrieb machen. Wie die oben geschilderten Erfahrungen zeigen, sollte das gut klappen.

■ Meteorscatter im April

Nach der schauerarmen Zeit von Januar bis März nimmt die Meteoritenaktivität im April endlich wieder Momentum auf. Neben einigen kleineren Schauern sind für den April vor allem die Lyriden zu nennen, die in der Zeit vom 16. bis 25.4.08 aktiv sind. Im Maximum am 21.4.08 werden bei diesem Schauer durchschnittlich 20 Reflexionen pro Stunde gezählt; in der Spitze können es ausnahmsweise auch einmal bis zu 60 sein. Zweifelsohne bietet sich der Schauer auf 2 m für Meteorscatter-Versuche über Distanzen von bis zu 2000 km an, denn im FSK441-Mode von WSJT reichen auch nur kurze Reflexionen zur Übermittlung der QSO-Daten aus. Zusätzlich kommen im letzten Monatsdrittel auch schon Meteoriten der Eta-Aquariden ins Spiel. Dieser Schauer hat sein Maximum zwar erst am 5.5.08, ist aber „breit“ genug, um auch im April noch den einen oder anderen Beitrag in Form eines verglühenden Staubkorns zu leisten.

Mitunter treten bei den Eta-Aquariden auf 144 MHz sogar Reflexionen von bis zu 30 s auf. Dies hat gerade beim überregionalen VHF-Contest am ersten Mai-Weekende schon zu

beeindruckenden DX-QSOs geführt – dann, wenn sich die beiden beteiligten Stationen nicht erst lange darüber wundern, dass es plötzlich 1800 km mit S9-Signal geht, sondern zackig die Contestrapporte und Locatoren austauschen. QSOs aus dem Westen DLs nach LZ oder aus Schleswig-Holstein nach YU sind in früheren Mai-Contesten schon möglich gewesen.


Solche Bursts wären ein guter Ausgleich für den vom Orkan Emma verwehten Märzcontest am 1./2.3.08, der sich in diesem Jahr durch eine äußerst geringe Beteiligung „auszeichnete“. Was wenig überraschend ist, denn bei Windgeschwindigkeiten von 120 km/h und mehr gestaltet sich der Portabelbetrieb auf den Bergen recht gefährlich, sofern man überhaupt den Stationsaufbau abschließen konnte. Und im Flachland war auch jeder OM froh, wenn seine Antennen keinen Schaden nahmen.

■ Neuer Sonnenfleckenzyklus begann

Der Sonnenfleckenzyklus 24 hat nun unweigerlich begonnen, denn am 4.1.08 berichtete die NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) der USA über den ersten beobachteten Sonnenfleck mit entgegengesetzter Polarität. Diese im Vergleich zu den bisherigen Sonnenflecken umgekehrte magnetische Ausrichtung ist ein eindeutiger Beleg dafür, dass es sich um den ersten Flecken des neuen Zyklus handelt. Zwar war der Beginn von Sonnenfleckenzyklus 24 bereits erwartet worden, allerdings irgendwann zwischen November 2007 und September 2008. Das nun relativ frühe Auftreten des ersten neuen Sonnenfleckens gilt in Fachkreisen als Indiz für einen intensiven Verlauf des neuen Zyklus. Dieser wird nun nach und nach an Stärke zunehmen und etwa 2011/2012 sein Maximum erreichen.

Bald wieder Radio-Auroras

Die Erfahrung der letzten Zyklen zeigt, dass vor allem in den Jahren vor und nach dem Maximum mit starken Magnetstürmen auf der Erde zu rechnen ist, hervorgerufen durch kräftige Explosionen auf der Sonne und dem damit verbundenen Materieauswurf. Die Anzahl und die Intensität der Radio-Auroras wird also zur Freude der UKW-DXer wieder zunehmen. Während des letzten Zyklus ging es aus DL auf 144 MHz mehrmals hinunter bis nach Bulgarien und Süditalien, während ansonsten Radio-Auroras südlich des 50. Breiten-

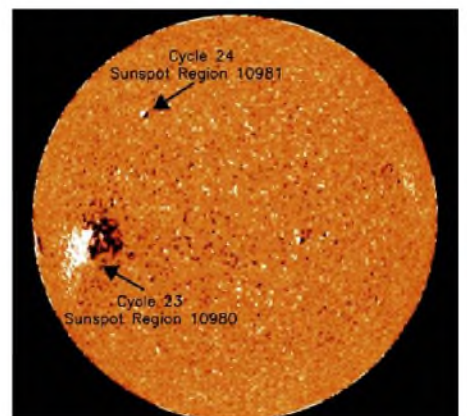

Der letzte Fleck des Zyklus 23 und der erste von Zyklus 24. Quelle: NOAA

grades äußerst selten sind. Die maximal überbrückbaren Entfernungen betragen in Nord-Süd-Richtung etwa 1200 km, in Ost-West-Richtung um die 2000 km, in seltenen Fällen sogar mehr. Durch die starke Signalverzerrung bei der Reflexion bedingt, eignen sich für Radio-Aurora-QSOs vor allem Telegrafie und – mit Abstrichen – SSB. Es bleibt also noch ein wenig Zeit, das Morsen zu trainieren...

■ DM0HVL auf 2 m und 70 cm

Die „Berliner Bake“, die jetzt von Karsten, DL7AIG, an seinem Standort in JO62KI in Bliesendorf betrieben wird, sendet seit geraumer Zeit wieder auf 144,450 und 432,450 MHz und wird demnächst auch auf 9 cm von dort aus QRV sein. Die Baken für 23, 13, 6 und 3 cm verbleiben am alten Standort in JO62KK auf dem Wachtelberg bei Phöben.

Mehr Informationen, auch zur bewegten Geschichte dieser Bake, im nächsten UKW-QTC.

■ FA-Topliste 1/08

Die guten Tropo-Bedingungen vom Dezember und Januar verursachten reichlich Updates für die Topliste. Insbesondere auf den Bändern oberhalb 144 MHz bewegte sich einiges.

Zahlreiche Einsender äußerten sich erneut zum Thema Digimodes und EME. Dabei findet die Kenntlichmachung der Stationen, die ohne Digimodes arbeiten, uneingeschränkte Zustimmung. Bei EME sind die Meinungen verschiedener Natur.

Wahrscheinlich wird aber auch der FUNK-AMATEUR gegen Ende des Jahres in den Toplisten EME-QSOs ebenfalls berücksichtigen. EME ist dank des Soundkartenfunksens eigentlich nichts Besonderes mehr. Diese Betriebsart steht mittlerweile fast allen UKW-Amateuren zur Verfügung und ist eine nicht mehr so anspruchsvolle wie noch vor einigen Jahren. Näheres in der nächsten Toplisten-Ausschreibung.

2 m

DG0DRF stockt auf runde 180 Felder auf. – Ronny, DL1RNW, knackt die 500er-Marke. – Mario, DL5ME, arbeitet sich ohne FSK weiter nach vorn. – Insgesamt sind jetzt 125 Teilnehmer gelistet. – Uwe, DL1SUZ, knabbert an der 400er-Schallmauer.

70 cm

Herzlich willkommen DO1ERS. – DJ5BV reiht sich mit 142 Feldern vorn ein. – DH5LS meldet für DM7A jetzt auch mehr als 100 Locatoren.

23 cm

Mächtige Neueinsteiger sind DL7YC mit 79 und DJ5BV mit 111 Locatoren auf Pole-Position. – Chris, DK2YCT, verdreifacht seine Felderzahl. – Dank Super-Tropo schafft DJ1LP fast 50 Mittelfelder.

Mikrowellen

DM7A setzt sich weiter ab. – DL1SUZ arbeitet sich in die Spitzengruppe(n) vor. – Fast auf allen Bändern erobert DL7YC auf Anhieb Podiumsplätze. – DJ5BV steigt ebenfalls ganz oben ein – so auf 10 GHz mit dem zweiten Platz.

FA-Topliste 1/08: Rufzeichen, Standort, gearbeitete Mittelfelder, DXCC, ODX

50 MHz					432 MHz					2320 MHz									
DL7QY	JN59	1055	207	16348	DL1UU	JN62	459	59	2461	DL3YEE	J042	210	35	1728	DM7A	J060	52	14	1102
DJ3TF	JN59	1000	210	16066	DK5EW	J047	439	56	2528	DL8QS	J043	187	34	1513	DL7YC	J062	46	7	
DL9USA	J071	976	202	16055	DD3SP	J072	430	55	2737	DJ4TC	J063	154	27	1385	DL1BK	J043	45	10	760
DL7AV	JN58	937	205	16131	DJ2IS	J031	429	53	3280	DL7FF	J062	149	31	1745	DF0YY	J062	40	10	773
DL8PM	J030	916	195	16249	DK8EL	J031	423	53	2212	DJ5BV	J062	142	29	1759	DJ1KP	J040	36	11	698
DL6AMI	J050	872	185	16061	DF9FG	J052	403	54		DG0KW	J064	136	20	1242	DL3YEE	J042	35	11	912
DL6BF	J032	772	164	13252	DL1SUZ	J053	398	53	2309	DG0RG	J062	134	29	1560	DL1SUZ	J053	35	8	747
DL1EJA	J031	741	163	14027	DG5CST	J060	398	52	2282	DL1SUZ	J053	132	31	1730	DL0UL/p	JN48	33	11	961
DL7CM	J062	717	150	15500	DJ4TC	J063	373	50	3081	DL1BK	J043	128	28	1513	DF0TEC/p	J073	31	8	886
DL7ARM	J062	713	149	15817	DL7YS*	J062	370	53	2136	DJ6XV	J031	119	20	1128	DC9CY	J031	30	10	858
DL2DXA	J061	691	158	14602	DL9USA*	J071	369	54	2337	DL0UL/p	JN48	116	22	1238	DL2DR	J031	29	7	823
DG5YIL	J032	682	150	15021	DJ8ES	J043	360	46	2318	DL2DR	J031	105	21	1158	DJ8ES	J043	28	7	1025
DL7FF	J062	681	134	12850	DG1VL	J061	355	50	2325	DJ8ES	J043	104	16	1160	DL7VTX	J062	25	7	1050
DL3AT	J050	673	140	15988	DL7ARM*	J062	349	50	2352	DM7A	J060	103	20	1230	DG0RG	J062	24	7	747
DJ5BV	J062	668	164	13340	DJ1LP	J064	342	46	2035	DF9CY	J054	101	21	2150	DJ6XV	J031	21	3	592
DL7HG	J062	637	132	12800	DL1DU	J070	325	50	2160	DL4WK	J063	101	21	1636	DG0VG	J060	18	5	527
DK7ZB	J051	628	154	14395	DH8BQA	J073	317	51	2339	DG3XA	J043	101	16	1131	DL5YET	J041	9	3	963
DL3DX	J060	628	124	16093	DL2DXA*	J061	315	56	2331	DF0YY	J062	96	23	1138	DL7YS	J062	9	3	365
DJ6XV	J031	625	124	15052	DL0UL/p	JN48	302	52	3188	DH8GV	J033	95	19	1259	DLOSP/p	J062	9	2	321
DL2DR	J031	619	123	14047	DC9CY	J031	301	47	2155	DJ1LP	J064	93	19	1418	DG1VL	J061	7	2	262
DL4WK	J063	613	120	12015	DH0GHU	JN38	293	51	3067	DH8BQA/p	J073	91	20	1575	OE3EFS	JN78	3	2	382
DL7ANR	J062	606	118	12326	DK2BJ	J030	287	49	2231	DG1VL	J061	86	16	1245	3400 MHz				
DF9CY	J054	605	125		DG5YIL*	J032	285	51	2369	DF0TEC/p	J073	86	12	1146	DM7A	J060	30	6	1102
DM2AYO	J062	567	123	14095	OE1SOW	JN88	279	52	2353	DL1EJA	J031	85	20	1443	DF0YY	J062	19	3	575
DL9NDC	JN59	561	128	16180	DH8GV	J033	273	42	2450	OE3EFS	JN78	84	22	1385	DL7YC	J062	17	7	
DL4MP	JN48	550	98	10082	DL1RTL	J062	269	45	2130	DL7YS	J062	84	18	1100	DL3YEE	J042	17	3	501
DL7UCW	J062	543	133	15190	DG0RG	J062	266	47	2312	DL5DWF	J060	81	21	1430	DL1SUZ	J053	15	6	724
DJ5IK	JN48	544	154	15101	DL7ANR*	J062	264	47	3604	DL7ANR	J062	77	18	1223	DL1BK	J043	15	3	703
DL1UU	J062	520	119	14029	DL2DR*	J061	247	39	2057	DG1BH	J033	75	17	893	DL2DR	J031	14	3	470
DC9CY	J031	519	112	15043	DG3XA	J043	237	42	2333	DF0BT	J062	73	18	1037	DG0RG	J062	9	4	788
DJ4TC	J063	511	112	15104	DG9YIH	J043	230	47	2468	DL9USA	J071	71	21		DL0UL/p	JN48	9	1	236
DG1VL	J061	503	87	14635	OE3EFS	JN78	222	46	3483	DL6BF	J032	71	14	1342	DJ8ES	J043	8	4	578
DL3WJ	J060	499	114	14744	DF9CY	J054	215	36	2120	DLOSP/p	J062	69	13	1018	DJ6XV	J031	7	3	396
DM3CW	J071	492	131	15190	DJ1TO	J062	207	40	2215	DD0VF	J061	66	18	1106	DG1VL	J061	7	2	320
DI9ON	J071	474	121	14662	DL3YEE	J042	204	204	2109	DL6ZZW	J051	65	14	1139	DL7VTX	J062	3	1	487
DL7BU	J062	472	101	15975	PD1ANQ*	J031	198	42	2210	DL8AAV	J052	62	17	938	DL7YS	J062	1	1	15
DL9UDS	J061	464	99	12384	DL8AAV	J052	192	40	2144	DL0STO	J040	61	21	1365	5760 MHz				
OE1SOW	JN88	455	113	14572	DK2YCT	J041	190	43	2031	DC7TS	J062	61	13	1017	DM7A	J060	38	8	1102
DL5GAC	J047	434	80	11891	DL5YET	J041	189	39	2201	DK2BJ	J030	59	16	1203	DL3YEE	J042	24	8	754
DF9CY	J054	425	96	16000	DF0YY*	J062	189	36	2420	DH0GHU	JN38	56	11	852	DL7YC	J062	24	8	
DL7YS	J062	425	88	8767	DJ6XV	J031	186	41	2007	DL3ZBA	J041	51	13	921	DL1BK	J043	19	9	689
DG0YFL	J061	419	91	14669	DL8CM	J052	185	35	1874	DM2BPG	J051	51	11	678	DL1SUZ	J053	19	6	813
DL9GU	JN49	408	107	15634	DL2RTK	J062	182	40	2219	PD1ANQ	J031	50	16	1300	DF0YY	J062	16	4	466
DL1BRD	J072	405	73	7514	DL5EBS	J031	181	43	2126	OE1SOW	JN88	47	13	961	DL7VTX	J062	14	5	815
DK2JP	J073	398	113	10034	DF5MX	J061	180	42	2309	DL5YET	J041	47	12	1011	DL0UL/p	JN48	14	4	660
DG0UHF	J071	385	89	9445	DG0DRF*	J071	180	39	2372	DL6HZ	J062	44	9	1037	DL2DR	J031	11	3	444
DL7ARV	J062	373	67	10239	DO3VG*	JN39	179	40	2232	DL4MP	JN48	43	9	1048	DJ8ES	J043	10	6	578
DL8GAP	JN48	365	73	13801	DL1BK	J043	178	41	2715	DO3VG	JN39	42	8	723	DG1VL	J061	4	2	525
DG1CMZ	J060	354	82	10006	DF0TEC/p	J073	178	35	2339	OE3SIA	JN88	41	11	615	DJ6XV	J031	9	2	489
DL1SUZ	J053	349	72	11862	DL6UAL	J061	173	34	2200	DH5NBE	JN59	39	10	630	10 GHz				
DL3YEE	J042	313	74	14920	DG2TOM	J062	171	39	2266	DK2YCT	J041	38	12	1377	DM2AFN	J061	69	18	923
DG9FCV	J041	304	71	11629	DC7TS*	J062	167	35	2416	DL7ALP	J062	38	9	1115	DJ5BV	J060	60	12	684
DM2BPG	J051	291	58	10041	DL7BU*	J062	161	43	2490	DG9FCV	J041	38	8	626	DJ1KP	J040	57	15	696
DJ4MH	J054	279	73	14305	DL5DWF*	J060	161	37	2312	DF0RU	J062	35	6	682	DK8ZP	J040	56	15	777
DG2TOM	J062	274	78	10479	DL2VNL*	J061	156	40	2328	DO1ERS	J030	31	10	906	DL3YEE	J042	53	13	700
DL5MG	J051	273	61	8687	DLOSTO*	J040	153	34	1827	DL7VTX	J062	25	8	769	DG1VL	J061	48	10	815
DD9DU	J031	260	57	11511	DG1RMZ	J062	146	31	2430	DK2RM	J062	25	8	769	DL0UL/p	JN48	47	10	658
DG0DRF	J071	251	46	3630	DM2BZD*	J062	146	31	2430	DL1BRD	J072	25	4	480	DM7A	J062	44	10	1075
DM2BZD	J062	249	49	3462	DF0BT	J062	142	32	1856	DL8EBW	J031	22	45		DG0RG	J062	43	9	872
DL8LBN	J043	246	45	12315	DH1DCN	J041	141	29	1989	DF0YY	J050	18	5	752	DL7YC	J062	43	7	
DL9AN	J062	245	70	10568	DH0AAI	J051	136	34	1995	DG0VG	J060	17	623	DL3YEE	J053	41	8	849	
DG9YIH	J041	243	87	10842	DH2DAM	J031	134	30	2010	DK2BJ	J030	59	16	1203	DC9YC	J031	36	10	599
DK2BJ	J030	236	50	8274	DL0SP/p*	J062	134	26	1720	DG0YFL	J062	17	623	DF0YY	J062	36	9	770	
DK7YY	J062	232	68	12352	DG5AAG	J051	133	37		DL5YET	J041	47	12	1011	DJ8ES	J043	31	7	798
DH8BQA	J073	228	50	12444	DL7VTX*	J062	133	33	2020	DK7QX	J042	65	13	1038	DL1BK	J043	30	9	844
DK3HV	JN58	227	47	8542	DG4HAD*	J054	132	29	2359	DF0YY	J062	64	14	806	DL2DR	J031	26	7	603
DL3MEL	JN58	212	61	11488	DH6HI	J062	131	34	2039	DJ6XV	J031	64	11	976	DJ5VW	J031	21	5	474
DL3BBY	J053	210	55	7817	DK2JP*	J073	131	33	2198	DF0TEC/p	J073	60	10	1146	DF0TEC/p	J073	20	6	616
DG0KW	J064	208	43	3730	DL9UDS	J071	130	39	2362	DJ1KP	J040	50	14	698	DH5NBE	JN59	18	6	465
OE3SIA	JN88	200	48	4256	DL1EJY	J031	130	30	1797	DJ1LP	J064	47	11	926	DL5YET	J041	12	5	558
DC7TS	J062	200	48	3678	HB9WNA	JN37	122	29	1980	DJ4TC	J063	49	9	1090	DL5MEL	JN58	10	4	266
COK0K	J031	196	46	3261	DL1RNO	J062	121	28	2119	DL7YS	J062	42	8	1112	DM2AYO/p	J062	5	2	178
OE1WEU	JN88	191	58	1466	DG1BH	J033	121	25	1866	DK2BJ	J030	38	10	886	DLOSTO	J040	4	1	131
DL8EBW	J031	189	50	13300	DG4HAD*	J054	116	24	2359	DG1VL	J061	37	7	723	DF9CY	J054	3	2	54
DJ5VW	J031	185	60	8065	DM7A*	J060	111	26	1932	DG0VG	J060	34	6	629	DL8EBW</				



■ DA0HQ erneut Weltmeister!

DA0HQ hat mit mehr als 18,2 Mio Punkten den ersten Platz in der IARU-KW-Weltmeisterschaft 2007 erreicht. Damit ist das deutsche Team zum neunten Mal Weltmeister geworden!

Nach der Logeinreichung gab es erst einmal eine Zitterpartie, da TM0HQ bei der ARRL ein Ergebniss einreichte, das nur 1,1 % hinter dem von DA0HQ lag. Da das deutsche Team aber nur eine auswertungsbedingte Punktereduzierung von 4,3 %, TM0HQ jedoch 7,8 % hinnehmen musste, ergab sich schließlich ein Vorteil von 4,9 % für die deutsche Mannschaft. Den dritten Platz belegte OM7HQ mit 16,2 Mio Punkten.

Quelle: www.da0hq.de

■ PLC-Modems stören bis 60 MHz

PLC-Inhaus-Adapter nutzen künftig den Frequenzbereich bis zu 60 MHz, um eine höhere Übertragungsrate von bis zu 400 MBit/s zu erzielen. Man kann vermuten, dass höhere Frequenzen in den unsymmetrischen Stromverkabelungen der Privathäuser und Wohnungen noch effektiver abgestrahlt werden, als es im Bereich bis 30 MHz schon der Fall ist. Wie der DARC in Versuchen nachgewiesen hat, liegt der Störadius eines Inhaus-Powerline-Netzwerks bei etwa 120 m. Die Nato spricht in einer Veröffentlichung sogar von Radien über 400 m, nachzulesen unter <http://tinyurl.com/3ap54f>. Thilo Kootz, DL9KCE, von der Technischen Verbandsbetreuung des DARC, stellt dazu fest, dass es viel zu wenig Störungsmeldungen gibt, die die Bundesnetzagentur davon überzeugen

könnten, wie gefährlich diese Technologie für den Schutz des Kurzwellenfunks und jetzt auch bis 60 MHz ist. Das sollte Funkamateure anspornen, die Kurzwellenfrequenzen und nicht nur die Amateurfunkbänder zu beobachten und Störungen der BNetzA zu melden. Mehr Informationen zur PLC-Technik bis 60 MHz unter <http://tinyurl.com/2zqxlo>.

Quelle: DL-Rundspruch Nr. 9/08

■ Grenzenlos im Drei-Länder-Eck

Der DLT (Drei-Länder-Treff) in Aachen, besonders auch bei Funkamateuren in Holland und Belgien beliebt, findet am 26.4.08 ab 9 Uhr im Berufskolleg, Neuköllner Str. 15 (Stadtteil Hüls), statt. Auf positive Resonanz bei den Besuchern stößt vor allem die Vielseitigkeit des DLT. Geboten werden nebeneinander der große Flohmarkt mit seinem ungewöhnlichen Angebot aus den Benelux-Ländern, die technischen Vorträge (z. B. zum neuen K3-Transceiver von Elecraft) durch kompetente Referenten und nicht zuletzt ein Bastelprojekt für die Jugend.

Ansprechpartner ist Karl H. Müller, DC0KV, Melatener Str. 145 b, 52074 Aachen, Tel. (02 41) 8 94 13 46, E-Mail dc0kv@gmx.net.

■ ATV-Treffen 2008

Das Norddeutsche ATV-Treffen findet am 17.5.08 im „Dahses Erbhof“ in Glöviz, an der B5 zwischen Hamburg und Berlin gelegen, statt. Es sind Stellmöglichkeiten für Wohnwagen vorhanden. Für die begleitenden XYs und YLs ist ein Kulturprogramm vorgesehen. Nähere Einzelheiten sind unter www.a9xf.de zu finden. Hier kann man sich auch für die Tagung anmelden. Rainer Müller, DM2CMB



■ 500 kHz in Großbritannien erweitert

Die britische Fernmeldebehörde Ofcom dehnt die Rahmenbedingungen für Experimente auf 500 kHz nochmals aus. So wird die maximale Strahlungsleistung von 100 mW ERP auf 1 W ERP angehoben. Außerdem wurde der Versuchszeitraum bis 28.2.09 verlängert.

Quelle: RSGB

■ Australien mit CEPT-Empfehlungen

Die australische Fernmeldebehörde ACMA wendet nunmehr die CEPT-Empfehlungen an. Besucher können bei einem Aufenthalt von bis zu 90 Tagen ohne Gastlizenz Amateurfunkbetrieb machen. Dafür schuf man eine eigene Besucherklasse, die mehrere Untergliederungen vorsieht – je nach Heimatklasse des Besuchers. Deutsche Funkamateure mit einer seit 2005 ausgestellten Klasse A bzw. einer CEPT-Genehmigung dürfen alle in Australien zugelassenen Frequenzen nutzen (maximale Ausgangsleistung 400 W PEP). Besitzer einer Klasse-E-Genehmigung dürfen nur zwischen 146 und 148 MHz mit 10 W PEP und nur in F3E, also FM-Sprechfunk, arbeiten. Beim Funkverkehr aus Australien stellt man den Zusatz /p/VK hinter sein eigenes Rufzeichen. Für den Betrieb auf 6 m und 70 cm gelten gewisse Einschränkungen (<http://tinyurl.com/3453xc>).

■ Neuer Empfangsrekord auf 500 kHz

Mit 10 746 km Distanz gelang am 21.2.08 ein neuer Entfernungsrekord auf 500 kHz. V73NS (WD8CRT) von den Marshall-Inseln nahm das Signal der Versuchstation WD2XSH/8 von W5THT in Mississippi auf. Der bisherige Rekord, der im Januar 2008 ebenfalls von V73NS aufgestellt wurde, ging über eine Distanz von 7622 km.

Quelle: www.arrrl.org

■ Welt-Amateurfunktag

Den 18.4.08 hat die IARU zum Welt-Amateurfunktag ausgerufen. Unter dem Motto: „Amateurfunk: Die Jugend im Kontakt mit der Welt“, wird reger Betrieb auf allen Amateurfunkfrequenzen stattfinden. Der Auslandsreferent des DARC e. V., Dennis M. Härtig, DL7RBI, ruft die deutschen Funkamateure auf, sich aktiv zu beteiligen und besonders dem Nachwuchs das Mikrofon in die Hand zu geben. Das Auslandsreferat will unter dem Klubrufzeichen DR7R und dem Ausbildungsrufzeichen DN1RBI aktiv sein.

Quelle: DARC-Auslandsreferat

■ Schwedische QRP-Baken

Aus Schweden senden seit geraumer Zeit wieder neue QRP-Baken im 80- und 12-m-Band. Trotz der geringen Ausgangsleistung von nur 0,5 W und simpler Drahtantennen sind diese CW-Baken schon von vielen Stationen in ganz Europa aufgenommen worden. Es lohnt sich jedenfalls, die Frequenzen 3542,5 sowie 24912 kHz abzuhören, um seine Empfangsmöglichkeiten zu testen oder die Ausbreitungsbedingungen zu beobachten. Empfangsberichte sind auf der Webseite des Betreibers (www.radiorud.se/fyren.asp) gern gesehen.

SK6RUD

Neues EMVG seit 1.3.08 in Kraft

Das „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ (EMVG) [1] wurde am 29.2.08 im Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr. 6, Seite 220 ff., verkündet und trat am 1.3.08 in Kraft. Es löst als Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (EMV-Richtlinie) [2], das bisherige EMVG von 1998 ab.

Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung gab dazu am 29.2.08 auf den Seiten der Bundesregierung unter „Gesetzliche Neuregelungen zum 1.3.08“ [3] bekannt:

„Bürokratieabbau in der Elektroindustrie:

Das Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln setzt eine europäische Richtlinie in nationales Recht um. Ziel ist es, den Verwaltungsaufwand für die Hersteller elektrischer und elektronischer Geräte deutlich zu reduzieren. Sie werden künftig allein für die Konformität ihrer Produkte und die Anbringung der CE-Kennzeichnung verantwortlich sein.

Die Richtlinie enthält Regeln über elektromagnetische Abstrahlungen elektrischer und elektronischer Geräte und die Einstufungsfestigkeit dieser Geräte. So wird beispielsweise sichergestellt, dass ein Mikrowellenherd den Empfang einer Radiosendung nicht stört oder dass ein Radiowecker sich nicht einschaltet, weil in seiner Nähe ein Handy benutzt wird.“

Die „Grundlegenden Forderungen“ sind im neuen EMVG §4 wie folgt formuliert:

„(1) Betriebsmittel müssen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik so entworfen und gefertigt sein, dass

1. die von ihnen verursachten elektromagnetischen Störungen kein Niveau erreichen, bei dem ein be-

stimmungsgemäßer Betrieb von Funk- und Telekommunikationsgeräten oder anderen Betriebsmitteln nicht möglich ist;

2. sie gegen die bei bestimmungsgemäßem Betrieb zu erwartenden elektromagnetischen Störungen hinreichend unempfindlich sind, um ohne unzumutbare Beeinträchtigung bestimmungsgemäß arbeiten zu können.

(2) Ortsfeste Anlagen müssen zusätzlich zu den Anforderungen nach Absatz 1 nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik installiert werden. Die zur Gewährleistung der grundlegenden Anforderungen angewandten allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu dokumentieren.“

Zur Vorgeschichte siehe z. B. [4], [5], [6], [7].

Dipl.-Ing. Horst-Dieter Zander, DJ2EV

Literatur und URLs

- [1] www.bgbportal.de/BGBL/bgb11/bgb108s0220.pdf
- [2] Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.12.04, Amtsblatt der Europäischen Union L390. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0024:0037:DE:PDF>
- [3] www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/Artikel/Neuregelungen/2008/2008-02-29-gesetzliche-neuregelungen-maerz-2008.html#top
- [4] Kommentare zum Entwurf der EMVG-Neufassung. FUNKAMATEUR 56 (2006), H. 5, S. 737
- [5] Kabinett verabschiedet neuen EMVG-Entwurf. FUNKAMATEUR 56 (2006), H. 11, S. 1357
- [6] „Neues“ EMVG-Gesetz – wie und wann? FUNKAMATEUR 57 (2007), H. 12, S. 1380
- [7] Stellungnahmen, Änderungswünsche und Kommentare des RTA unter www.darc.de, Rubrik „Vorstandsinformationen“

HB9-QTC

Bearbeiter:

Perikles Monioudis, HB9IQB
Hohlstr. 86b, CH-8004 Zürich
E-Mail: hb9iqb@uska.ch

■ Neuer USKA-Präsident

Nach der Delegiertenversammlung der Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure vom 23.2.08, noch vom bisherigen Präsidenten Willy, HB9AHL, geleitet, hat der neue Präsident Daniel, HB9IQY, sein Amt angetreten. Daniel ist 42 Jahre alt, wohnt in Wädenswil und hat mit seiner Frau Andrea, HE9XDW, eine 17-jährige Tochter und zwei Söhne im Alter von neun und zwei Jahren.

Daniel ist Koch, war in verschiedenen Hotels als Sous Chef und als Küchenchef tätig, bevor er eines seiner Hobbys, die Modelleisenbahn, zum Beruf machen konnte. Seit 2000 ist Daniel nunmehr Inhaber eines Modelleisenbahn-Centers in Zürich.

■ HK mit Sonderrufzeichen

Im Helvetia-Contest 2008, am 26. und 27. 4. 08, wird den Interessenten für das H26-Diplom, für das alle 26 Kantone und Halbkantone der

Schweiz gearbeitet werden müssen, Konkurrenz durch die Interessenten für das Euro-08-Dipolm erwachsen.

Der Vorstand der Union Schweizerischer Kurzwellen-Amateure (USKA) hat beim Bundesamt für Kommunikation (Bakom) um die Vorverlegung des Starts für die Euro-08-Sonderrufzeichen nachgesucht. Bereits ab dem 26.4.08 dürfen die HB2008xx-Rufzeichen somit in der Luft sein.

In Schweizer Contestkreisen wird diese Vorverlegung nicht vorbehaltlos begrüßt. Die zu erwartenden großen Pile-Ups, wie zuletzt von den deutschen Sonderrufzeichen zur Fußball-WM 2006 verursacht, könnten vor allem im 40-m-Band den Contestbetrieb stark behindern, so die Befürchtung.

■ 1. Nationale Notfunkübung

Wie die IG Notfunk dem FA mitteilt, wird sie am 3.5.08 von 18 bis 20 Uhr (HBT) die erste nationale Notfunkübung veranstalten. Alle Funkamateure in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind aufgerufen, sich an dieser Übung zu beteiligen.

Ziel ist es, insgesamt möglichst viele Fonie-Meldungen von Funkamateuren an Funkamateure über das Schweizer UKW-FM-Relais-System zu übermitteln. Als Leitstationen fungieren HB9SP/D in Birmensdorf (ZH) und



Ansehlich: „HB-Radio“ nach dem „Old Man“-Relaunch

Wie HB9NBA/D in Basel. Um der Empfehlung der GAREC 2007 zu entsprechen, werden teilnehmende Stationen gebeten, ihr Rufzeichen mit dem Zusatz „D“ für Disaster bzw. Distress (deutsch: Notfall bzw. Katastrophe) zu versehen. Gesprochen wird der Zusatz „slash Delta“. Dieser Rufzeichenzusatz ist vom Bakom für Stationen im Notfunkverkehr zugelassen. HB9SP/D und HB9NBA/D werden während der Dauer der Übung auf allen in ihrem Einzugsbereich liegenden Relaisstationen sende- und empfangsbereit sein. Stationen, die beabsichtigen, an der Notfunkübung teilzunehmen, werden gebeten, nach Möglichkeit vor der Übung ihr zum Einsatz kommendes Rufzeichen an info@notfunk.ch zu senden. Damit können die Leitstationen abschätzen, wie viele Meldungen zu erwarten sind. Weitergehende Informationen dazu unter www.notfunk.ch.

OE-QTC

Bearbeiter:

Ing. Claus Stehlik, OE6CLD
Murfeldsiedlung 39, 8111 Judendorf
E-Mail: oe6cl@oevsv.at

■ Sonderrufzeichen zur Euro 2008

Nach langen Verhandlungen mit dem BMVIT gibt es nunmehr die Zusage, dass die zuständigen Fernmeldebüros ermächtigt werden, für den Zeitraum vom 26.4. bis 30.6.08 Sonderrufzeichen in der Form OE2008A-Z, AA-ZZ und AAA-ZZZ auf Antrag zu erteilen.

Entgegen der jahrelang geübten Praxis besteht man neuerdings darauf, dass jeder einzelne Funkamateur einen individuellen Antrag stellen muss, der mit 13,20 € Eingabengebühr und 10,90 € Zuteilungsgebühr, also 24,10 €, zu belegen ist. Für einstellige Sonderrufzeichen muss es zudem eine bestehende Klubstation geben, von dessen Inhaber das Gesuch ausgehen kann.

Trotz dieser geänderten Rahmenbedingungen ist zu hoffen, dass viele Funkamateure ihr eigenes Sonderrufzeichen beantragen werden, da die Europameisterschaft eine gute Gelegenheit ist, Österreich in der Afu-Welt zu vertreten.

Ich darf an die Aktivitäten rund um die Fußball-WM 2006 in DL erinnern, bei der sich die Sonderstationen als Renner erwiesen. In kurzer Zeit (etwa sechs Wochen) wurden mehr als 900 000 Verbindungen getätigt und 5000 Sonderdiplome ausgestellt. Da auch in der Schweiz Sonderstationen aktiv sein werden, rechne ich mit etwa 300 000 QSOs gesamt.

Eine so wichtige Veranstaltung bedarf einer guten Vorbereitung, und ich hoffe, dass die

Landesverbände hier schon einige Vorarbeiten geleistet haben, um mit vielen Stationen Betrieb zu machen.

Rufzeichen (OE2008ABC): Der Antrag bezüglich Sonderrufzeichen ist beim zuständigen Fernmeldebüro einzubringen. Ein Formular für diesen Antrag wird in Kürze von mir vorbereitet. **Einstellige Rufzeichen (OE2008A-Z):** Da nur 26 einstellige Rufzeichen für Klubstationen für ganz OE zur Verfügung stehen können, werden diese Rufzeichen über die Landesleiter koordiniert. **Sonder-QSLs:** Die QSL-Vermittlung für die Sonderrufzeichen wird für beide Länder (OE und HB) von der Schweiz durchgeführt. QSL-Manager ist Pirmin, HB9DTE. Alle Verbindungen sind elektronisch zu loggen. Logs in Papierform können nicht akzeptiert werden. Die Logs müssen pro Rufzeichen gesammelt und bis 31.7.08 per E-Mail an eurolog@uska.ch in den für Conteste üblichen Formaten Cabrillo oder ADIF eingegast werden.

Druck und Versand der QSL-Karten wird von www.globalqsl.com übernommen. Bei einer voraussichtlichen Menge von mehr als 100 000 Karten, erhalten wir günstige Konditionen. Der Preis beinhaltet die Druckkosten sowie auch den Versand der Karten.

■ OE4A gewinnt ARRL SSB 2007

Nachdem das OE4A-ÖVSV-Headquarter-Team von Rainers, OE4RLC, QTH aus schon den ARRL SSB-Contest in der M2-Klasse (Multi-OP, zwei Stationen) in den Jahren 2005 und 2006 europaweit gewonnen hatte, suchte es für 2007 eine neue Herausforderung: Eine Steigerung konnte nur die Königsklasse MM (Multi-OP/Multi-Transmitter) bedeuten!

Das Team bestand aus folgenden Teilnehmern: Andy, RW3AH (KL1A), Tomaz, S59W, Dieter,

OE8KDK, Michael, OE3MZC, Rai, OE4XLC, und Emir, OE1EMS, dem Vater des Erfolges. Die teilnehmenden weltbesten Contesstationen mit seltenen Rufzeichen, weitaus exklusiveren Standorten und größerer Ausrüstung spornten



OE4A: Emir, OE1EMS, hinten Michael, OE3MZC
Foto: OE4RLC

uns zur Höchstform an. Und was wir in unseren kühnsten Träumen nicht zu hoffen wagten, traf dann doch ein. Wir gewannen erstmals in der Geschichte mit einer österreichischen Station den ARRL SSB-Contest 2007 in der Königsklasse! Zu künftigen Wettbewerben laden wir gerne interessierten Nachwuchs (YLs und OMs) ein, sich als Contest-Operator zu betätigen.

OE4RLC, OE4XLC

■ Klubabend ADL-305 Tulln

Am 3.4.08 gibt es eine „Show“ der besonderen Art: Der Gründer und Betreiber der QSL-Collection und des Dokumentationszentrums Funk, Prof. Wolf Harranth, OE1WHC, präsentiert eine amüsante Powerpoint-Darbietung mit dem Titel „Kuriositäten und Rarissima aus dem Dokumentationszentrum Funk“. Der Klubabend beginnt um 18 Uhr im GH „Albrechtstuben“, Albrechtgasse 24, Tulln.

April 2008

1. 4.

1700/2100 UTC **NAC/LYAC 144 MHz** (CW/SSB/FM)

4. – 6. 4.

Treffen des KC85-Computerclubs im EBZ Ballenstedt, An der Trift 147, 06493 Ballenstedt. Infos www.kc-club.de bzw. FA 2/08, S. 228.

1400/0200 UTC **YLRL DX to NA YL Contest** (CW)

5. 4.

Bergheimer Funkflohmarkt von 9 bis 14 Uhr im Bürgerhaus, 50127 Bergheim. Infos über Peter Perner, DF8IK, Tel. (02235) 413327 bzw. auf www.darc.de/g20.

Frühjahrsflohmarkt in Koblach (Schützenheim). Einweisung auf R2 und R79.

5. – 6. 4.

1200/2400 UTC **QRP ARCI Spring QSO-Party** (CW)
1400/1400 UTC **UKW-QRP-Wettbewerb** (CW/SSB/FM)
1500/1500 UTC **SP DX Contest** (CW/SSB)
1600/1600 UTC **EA RTTY Contest** (RTTY)
1800/0500 UTC **Missouri QSO-Party (1)** (CW/SSB)
1800/1800 UTC **QCWA QSO-PARTY** (All)

6. 4.

0600/1000 UTC **UBA Spring Contest** (SSB)
1800/2400 UTC **Missouri QSO-Party (2)** (CW/SSB)

8. 4.

1700/2100 UTC **NAC/LYAC 432 MHz** (CW/SSB/FM)

10. 4.

1700/2100 UTC **NAC/LYAC 50 MHz** (CW/SSB)

11. – 13. 4.

1400/0200 UTC **YLRL DX to NA YL Contest** (SSB)
2300/2300 UTC **Montana QSO-Party** (CW/Fone/Digi)

12. 4.

Amateurfunk- und Technikflohmarkt des DARC-OV F 37 (Rheingau). Infos www.darc.de/f37.

1200/1700 UTC **DIG-QSO-Party 10–20 m** (CW)
1600/1959 UTC **EU Sprint Spring** (CW)

12. – 13. 4.

0700/1300 UTC **Japan International DX Contest** (CW)
1800/0359 UTC **Georgia QSO-Party (1)** (CW/SSB)
2100/2100 UTC **Yuri Gagarin Intern. DX Contest** (CW)

13. 4.

0000/2359 UTC **SKCC Weekend Sprintathon** (CW)
0700/0900 UTC **DIG-QSO-Party 80 m** (CW)
0900/1100 UTC **DIG-QSO-Party 40 m** (CW)
1400/2359 UTC **Georgia QSO-Party (2)** (CW/SSB)

15. 4.

1700/2100 UTC **NAC/LYAC 1,3 GHz** (CW/SSB/FM)

18. – 20. 4.

CW-Wochenende in Erbenhausen. Ausführlich auf S. 453.

19. 4.

0000/2359 UTC **Holyland DX Contest** (CW/SSB/Digi)
0000/2400 UTC **TARA Skirmish Digital Prefix Contest** (Digi)
0500/0859 UTC **Estonian Open HF Champions**. (CW/SSB)
1500/1700 UTC **Feld-Hell Club Sprint** (Hell)
1600/1959 UTC **EU Sprint Spring** (SSB)
1700/2000 UTC **EA-QRP CW-Contest (1)** (CW)
2000/2300 UTC **EA-QRP CW-Contest (2)** (CW)

19. – 20. 4.

1600/0400 UTC **Michigan QSO-Party** (CW/SSB)
1700/0300 UTC **Motorola QSO-Party** (CW/SSB)
1800/0500 UTC **Ontario QSO-Party (1)** (CW/Fonie)
2100/0500 UTC **YU DX Contest (1)** (CW)

20. 4.

Berliner Afu-Flohmarkt des OV Neukölln (D03) ab 9 Uhr. Infos auf www.darc.de/d03.

Afu-Flohmarkt ab 9 Uhr in 26931 Elsfleth (Stadthalle).
0700/1100 UTC **EA-QRP CW-Contest (3)** (CW)
0800/1100 UTC **OK/OM-V-/U-/SHF-Contest** (CW/SSB)
0900/1700 UTC **YU DX Contest (2)** (CW)
1100/1300 UTC **EA-QRP CW-Contest (4)** (CW)
1200/1800 UTC **Ontario QSO-Party (2)** (CW/Fonie)

22. 4.

1700/2100 UTC **NAC 2320 MHz** (CW/SSB)
2000/2230 UTC **G-Aktivitätscontest 50 MHz** (CW/SSB)

25. – 27. 4.

Amateurfunkmesse in Pordenone (Italien). Details unter www.radioamatorepordenone.it.

26. 4.

Drei-Länder-Treff (DLT) in Aachen. Ausführlich auf S. 456.
15. Historischer Funkflohmarkt, Autohof Mellendorf (A7). Infos über d11b@freenet.de.

Afu- und Computermarkt in Neumarkt von 9 bis 15 Uhr.

26. – 27. 4.

1200/1200 UTC **SP DX RTTY Contest** (RTTY)
1300/1259 UTC **Helvetia Contest** (CW/SSB/Digi)
1500/0300 UTC **QRP To the Field** (CW)
1600/0159 UTC **Florida QSO-Party (1)** (CW/Fonie)
1700/1700 UTC **Nebraska QSO-Party** (CW/Fonie/Digi)

27. 4.

1200/2159 UTC **Florida QSO-Party (2)** (CW/Fonie)

28. 4. – 2. 5.

0001/2359 UTC **EUCW/FISTS QRS-Party** (CW)

Quellen: SM3CER Contest-Service, ARRL Contest Branch, DARC-Contest-Kalender. Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Termine entnehmen Sie bitte S. 456.

Inserentenverzeichnis

Andy Fleischer; Bremen.....	427/432
BEKO-Elektronik; Dachau	435
Bogerfunk Funkanlagen GmbH.....	429
Communication Systems Rosenberg	429
Dieter Knauer; Funkelektronik.....	432
Elektronik-Service; R. Dathe	3.US
Fernschule Weber.....	432
funkTechnik BEESE; Mühlthal	427
Funktechnik Grenz	431
Funktechnik Seipelt	431
Haro electronic; Burgau.....	431
Hau; Ing.-Büro f. Elektronik.....	427/432
Heinz Bolli AG; Niederteufen.....	427/428
ICOM (Europe) GmbH.....	4.US
KCT Weißenfels; D. Lindner	435
KN-Electronic; K. Nathan	428
Kusch; Dortmund	431
Loch Leiterplatten GmbH; Berlin	430
maas funk-elektronik Importeur	433
MESSE DRESDEN GmbH	431
QRP project	427
QSL collection; Wien	432
Reichelt Elektronik.....	360
Reimesch GmbH; Bergisch Gladbach.....	432/434
Roleiware	428
Sander electronic; Berlin.....	430
Segor electronics; Berlin	428
SSB Electronic GmbH; Iserlohn.....	428/430/432
UKW Berichte Telecommunications.....	424/435
UKW-Tagung; Weinheim	426
von der Ley; Kunststoff-Technik	432
VTH; Baden-Baden	436
WiMo GmbH; Herxheim	425/426/433
YAESU EUROPE B.V.....	2.US

Vorschau Heft 5/08

Rekord: VP6DX mit 183 686 QSOs!

Carsten, DL6LAU, scharte als Teamleiter im Februar 2008 zwölf Enthusiasten aus sechs Ländern um sich, um von der östlich Pitcairns gelegenen Insel Ducie Funkbetrieb durchzuführen. Herausragende Leistungen der Operatoren bescherte Tausenden DXern ein neues DXCC-Gebiet und sorgte für eine bisher einmalige QSO-Zahl.

Foto: K3NA



Vielseitiger Übertrager

Der fertig erhältliche Übertrager T-622 von Minicircuits besitzt drei unabhängig voneinander verschaltbare Wicklungen, wodurch sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten in der Mess- bzw. HF-Technik bieten.

Foto: DJ1UGA

... und außerdem:

- Hoch aussteuerbarer IQ-Mischer mit AD 831
- Kurze Vierelement-Yagis für die oberen KW-Bänder
- PSK31 – für Einsteiger erklärt
- Mobilfunk mit Bluetooth-Headset
- Maßgeschneiderte Infrarot-Fernbedienung


erscheint am 29. 4. 2008



USB-Anschluss für FA-VA

Durch eine kleine Zusatzplatine wird der vektoriell arbeitende Antennenanalysator um eine USB-Schnittstelle erweitert, die eine Ausgabe und Speicherung der ermittelten Daten auf einem PC erlaubt. Gleichzeitig erhält die Firmware des Analysators einige zusätzliche Features, wobei zahlreiche Vorschläge der Anwender eingeflossen sind.

Foto: Red. FA

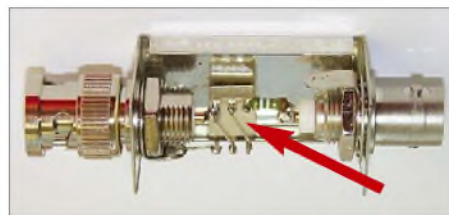



Elektronik-Service Dathe
04651 Bad Lausick
Gartenstraße 2c
Telefon (03 43 45) 2 28 49
Fax (03 43 45) 2 19 74
www.funktechnik-dathe.de
email@funktechnik-dathe.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr
Samstag 9 – 12 Uhr
Montag – Samstag täglich Postversand

**Stehen Sie im Stau,
bleiben wir QRV!**
(Bitte kurzer Handyanruf)

Sie erreichen uns:

- Über die Bundesautobahn A 14
Abfahrt Grimma, dann noch ca. 15 Min.
- Über die Bundesautobahn A 4
Abfahrt Ronneburg oder Glauchau
- Mit der Bahn ab Leipzig-Hauptbahnhof
in rund 18 Min.
- Von Leipzig A 38, Abfahrt Leipzig-Südost.
Richtung Grimma in etwa 25 Min.
- In Bad Lausick direkt am Bahnhof.
Anfahrt-Tipps und aktuelle
Informationen bei uns im Internet

Wir sind autorisierter Vertragspartner für:

- **ALINCO**
- **ICOM**
- **KENWOOD**
- **YAESU**

Außerdem führen wir Funkgeräte und
Funkzubehör vieler anderer
Hersteller und Importeure.

Antennenkabel-Service

- Neue und bewährte Kabeltypen,
Stecker und Adapter ständig zu
guten Preisen am Lager!
- Preiswerte Antennenstecker-
konfektionierung!
- Keine Zuschläge für Minder Mengen!
- Nur Porto für Versand!
- Werden Kabel bzw. Stecker
bis 14 Uhr bestellt, erfolgt der
Versand noch am gleichen Tag!
- Service aus Mitteldeutschland:
Schnell und günstig!

Elektronik-Service seit 1. 12. 1988 Dipl.-Ing. Reinhard **Dathe**

DLØKBL • **DL2LVM** • **DG2LVM** • **DG1LQQ** • **DL7LVM**
Klubstation Reinhard Dathe Inge Dathe Frank Krauß Frank Dathe

Ob per Auto, Bahn, Mail, Fax oder Telefon...



Vom PL-Stecker bis zum Transceiver, für den Profi-DXer bis zum DO-Einsteiger.



- Stationstransceiver
- Mobilfunkgeräte
- Handfunkgeräte
- Empfänger
- Netzgeräte
- Akkus + Batterien
- Ladegeräte
- KW-Antennen
- UKW-Antennen
- Mobilantennen
- Koaxialkabel
- Stecker + Adapter
- Tuner
- Rotore
- Funk-Bücher
- Zeitschriften
- Portabelmaste
- Mikrofone + Tasten
- PMR + LPD + FN
- u. v. a. Afu-Artikel

DAS mitteldeutsche Amateurfunkzentrum: Ladengeschäft, Fachversand, Service ...

Das neue Duoband-Handy für FM, D-STAR und GPS*

ICOM
Count On Us!



▼ D-STAR (Digital Smart Technology for Amateur Radio) ist auf dem Vormarsch. Und auch Sie können mit einem IC-E92D die neuen Möglichkeiten dieser fortschrittlichen Technologie nutzen: Stationen gezielt anrufen, Rufzeichen und kurze Textmeldungen austauschen, über mit dem Internet verlinkte Repeater weltweite Verbindungen herstellen u. v. m.

Wenn Sie Ihren Duobander mit dem optionalen GPS-Mikrofon HM-175GPS komplettieren, lassen sich die Positionsdaten Ihres Standorts ermitteln und bei Bedarf an den QSO-Partner übertragen.

Auch für den analogen FM-Betrieb hat der Neue einiges zu bieten: 5 W auf 2 m und 70 cm, das Bandskop, Doppelempfang, ein leistungsstarker Li-Ionen-Akkupack und sein wasserdichtes Gehäuse** zeichnen dieses Handy aus.

Ausführliche Informationen über den D-STAR- und GPS*-Betrieb sowie zum verfügbaren Zubehör erhalten Sie bei unseren Fachhändlern.

***) 30 Min. in 1 m Tiefe (entspricht IPX-7)

DUOBAND-FM/DV-TRANSCEIVER IC-E92D

www.icomeurope.com

* Abbildung mit dem für GPS-Betrieb erforderlichen optionalen GPS-Mikrofon HM-175GPS

Icom (Europe) GmbH • Communication Equipment
• Infos: Himmelgeister Straße 100 • 40225 Düsseldorf • Germany
Telefon (0211) 34 60 47 • Fax 33 36 39 • E-Mail info@icomeurope.com