FUNKSCHAU

München, 10. 1. 37



Noch bellerer Klang im Tonfilm

Man follte meinen, daß die Güte der Wiedergabe von Rund- arbeitung unterzogen und eine neue Aufnahme-Anlage herausfunk, Schallplatte und Tonfilm grundsätzlich gleich ist, weil allen drei Techniken die gleichen Mikrophone, Verstärker und Lautfrechniken die gieichen Mikrophone, Veritarker und Lautfrecher zur Verfügung fiehen. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt
hier gewisse Unterschiede, die durch das Medium zwischen Aufnahme und Wiedergabe bedingt sind, beim Rundsunk also durch
den Hochsrequenzteil der Sender und Empfänger, bei der Schallplatte durch eben diese schwarze Platte und schließlich beim Tonfilm durch den Filmstreisen, der die Schallautzeichnung trägt. In dem Bemühen, die Wiedergabe immer weitergehend dem Eindruck des natürlichen Klangbildes anzugleichen, ist der Tonfilm in der letzten Zeit ein gutes Stück weitergekommen. Man hat die Aufnahmeeinrichtungen erneut einer grundlegenden Durch-

Aus dem Inhalt:

Rückschau und Vorschau auf die Fernsehentwicklung

Verzerrungen im Lautsprecher durch den "Doppler-Effekt"

Der "Hüttenkamerad". Ein Kofferempfänger mit Rahmenantenne zum Selbstbau

Neue Senderöhren für den Amateur!

Wir rechnen den Leiltungsverbrauch von Gleichltromempfängern

gebracht, die schon äußerlich einen beträchtlichen Fortschritt darstellt. In ihrer Arbeitsweife und in ihren Leistungen geht sie aber weit über die bisher bekannten Einrichtungen hinaus. Nicht nur, daß das Frequenzband eine Erweiterung erfahren hat, daß die Frequenz- und die Amplitudenverzerrungen verkleinert wurden, vor allem hat man eine lautstärkengetreue Aufzeich-nung angestrebt, so wurde erreicht, daß die Lautstärken-Unter-schiede nicht erst nachträglich bei der Wiedergabe durch die Bedie-nung des Saalregers herausgearbeitet werden müssen, sondern von vornherein auf dem Filmstreisen vorhanden sind. Der Saal-regler braucht überhaupt nicht mehr bedient zu werden; man braucht bei der Wiedergabe nur die Grundlautstärke einzustellen, alles andere besorgt der Film vollkommen selbstätig. Die Vergrö-Berung des auf dem Filmstreisen untergebrachten Lautstärke-Umfangs hatte aber zur Voraussetzung, daß die Aufzeichnung unter Anwendung des fogen. Klartonverfahrens erfolgt; auch hierfür wurde eine neue Einrichtung entwickelt. Die Aufnahme-Einrichtung "Eurocord" der Klangfilm-Gefellschaft, von der hier die Rede ist, wurde im übrigen so durch-

gebildet, daß fie an die Bedienung nur fehr geringe Anforderungen stellt, so daß sich die Aufnahmetechniker ganz den Vorgängen in der Szene widmen können. Der Tonmeister ist ferner von seiner Box befreit, denn man stellte ihm ein kleines, handliches, auf ein Strahlrohrgestellt gesetztes und mit Rollen versehenes Mischem Stranfronrgeheift geietztes und mit kollen verlenenes Mildpult zur Verfügung, mit dem er in die Szene hineinfahren kann.
Befonderer Wert wurde darauf gelegt, bei der Regelung der Mikrophone — es können vier Mikrophone an das Mifchpult angefchloffen werden — jede Übersteuerung von vornherein zu vermeiden; deshalb besitzt die Einrichtung ein neuartiges Aussteuerungs-Meßgerät, in dem ein Mittelwertsanzeiger großer Trägheit — zur Überwachung der Grund-Lauffärke — und ein Spitzenanzeiger kleinster Dämpfung — zur Kennzeichnung der gefährlichen Übersteuerungsspitzen — miteinander vereinigt sind.




Die Tonaufnahmeapparatur "Eurocord" der Klangfilm-Gesellschaft. Ein fahrbares Mischpult mit 5 Reglern und Kontrollgerät für die Aussteuerung. (Werkaufn.)

Auch die Tonkamera, die sich auf einem zweiten Tisch besindet, weist interessante Neuerungen auf, so z. B. eine photoelektrische Einrichtung zur Überwachung des Auszeichnungslichtes, um eine vollkommen gleichmäßige Belichtung des Ton-Negativs zu erhalten, und eine Einrichtung, um "über Licht" abzuhören, wie die Tonsilm-Techniker fagen. Die Abhöreinrichtung wird also nicht an den Auszang des Vorsänkers engeschlessen den den festen an den Ausgang des Verstärkers angeschlossen, der den sogen. Lichthahn speist, sondern sie besitzt eine eigene kleine Photozelle, auf die ein Teil des vom Lichthahn gesteuerten Lichtes gelenkt wird; die Stromschwankungen, die in der Photozelle entstehen, werden verstärkt und dann durch den Lautsprecher wiedergege- Die richtige Einstellung des Lichtspaltes wird am Mikroskop geprüft. ben. Die Kontrolle umfaßt auf diese Weise auch den Lichtweg vom

Lichthahn zum Filmstreisen und überwacht so Fehler, die an dieser Stelle auftreten könnten.

Die neue Aufnahme-Anlage wendet die Zweizackenschrift an, die sich im Laufe der Zeit als diejenige herausgestellt hat, die bei der Aufnahme und Wiedergabe die kleinsten Ansorderungen stellt und die gegen Filmkratzer und dergl. am wenigsten empfindlich ist — natürlich in der Vereinigung mit dem Reintonverfahren, wie in der neuen Anlage geschehen.

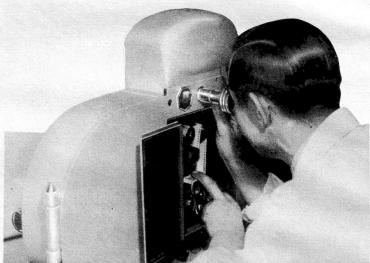Probeaufnahmen, die mit der neuen Anlage gemacht wurden, boten eine Natürlichkeit der Wiedergabe — vor allem auch im Tonumfang —, die einzigartig ist und bisher kaum jemals gehört wurde. Wenn die neue Aufnahme-Anlage in der breiten Praxis zu gleich guten Ergebnissen führt, dann können wir uns als Tonfilm-Befucher zu den kommenden Genüffen ehrlich beglückwün-Erich Schwandt.



(Werkaufn.: Klangfilm)


RUNDFUNK-NEUIGKEITEN

Normung der Zwilchenfrequenz in U.S.A.?

Aus den Vereinigten Staaten erfahren wir, daß die amerikanische Funkindustrie bestrebt ist, für alle Superhets eine bestimmte Zwischenfrequenz festzulegen. Verhandlungen mit den in Frage kommenden Stellen zielen dahin, auf der als Zwischenfrequenz gewählten Welle keinen Sender arbeiten zu laffen. Die Durchführung des Planes würde eine Vereinfachung und Verbilligung im Bau von Überlagerungs-Empfängern bedeuten. In Amerika be-nutzt man zur Zeit wie in Europa nur Zwischensrequenzen, die gleichfalls von Sendern benutzt werden. Dadurch ist man gezwungen, besondere Maßnahmen zu treffen, daß keine Spiegelfrequenzen usw. auftreten und nicht durch unglückliche Umstände der Empfang gewiffer Wellen erschwert oder unmöglich gemacht wird.

Brand auf der Jacht Marconis

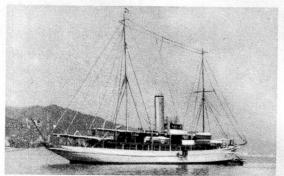Die Jacht Marconis, "Elettra", jenes schwimmende Laboratorium, in dem wichtige Funkversuche, besonders Reichweitenverfuche, durchgeführt werden, und von der kürzlich Senator Marconi feine Glückwünsche zum zehnten Geburtstag des NBC nach New York drahtlos fandte, ift im Hafen von Civitavecchia von



Die Jacht Marconis.

einem Feuer heimgefucht worden. Der Brand hatte im Laboratorium feinen Ursprung. Nach den bisherigen Meldungen ist der größte Teil der Apparaturen vernichtet. Nur dank der aufopferungsvollen Arbeit der Hafen-Feuerwehr konnte ein Umfichgreifen des Feuers auf andere wichtige Anlagen im Schiff vermieden werden. Es dürfte einige Zeit dauern, bis die geplanten wissenschaftlichen Verfuche der Jacht wieder aufgenommen werden können. verschiedene Sendungen zur Auswahl bieten.

Ein Lautsprecher, der nicht umzubringen ist

Ein permanent-magnetischer Lautsprecher (Gemeinschaftschaffis) wurde mit feiner niederohmigen Wicklung versehentlich an das 220-Volt-Netz geschaltet. Erfolg: ein pissolenartiger Knall und durchgebrannte Haussicherungen. Nähere Betrachtung des so gemarterten Objekts ergab folgenden Tatbestand: Der mittlere Teil der Membrane war ca. 20 mm nach vorn herausgeschleudert, eingeknickt und umgestülpt. Die aus zähem Material bestehende Zentrierspinne beiderseits dicht an der Schwingspule glatt abgerissen! Mit 99% Sicherheit mußte der Lautsprecher als völlig unbrauchbar gelten. Mehr einem dunklen Drange als der Vernunft gehorchend glättete der betrübte Eigentümer dessen unförmige Membrane, bis sie, dem Fingerdruck und dem Biegen gehorchend, wieder die alte Lage einnahm. Erstaunlicherweise rutschte dabei die um ihre Zentrierspinne betrogene Schwingspule ganz sicher und ohne anzusioßen in dem schmalen Luftspalt, allerdings so leicht und zart, daß schon ein leiser Stoß an die Membrane die Schwing-spule mit dem Magneten in Kollision brachte. Mit großem Optimismus wurde der Lautsprecher angeschlossen — diesmal richtig — und, oh Wunder! Die Wiedergabe war auch bei großer Lautstärke klangvoll und rein wie zuvor. Ja es schien sogar, als habe der Lautsprecher einige leichte Resonanzstellen in den tieferen Lagen verloren, die vermutlich auf die federnde Zentrierspinne zurückzuführen waren.

Der Lefer darf nun nicht denken, daß ihn diese Mitteilung anregen foll, gleiches mit feinem Lautsprecher zu tun; denn diese Kur ist doch etwas zu ungewöhnlich, fondern es foll hier nur festgestellt werden, wie sehr forgfältig und solide die Lautspretherindustrie bauen muß und baut, wenn die Zentrierung am Membranrand schon fast oder wie in diesem Fall schon vollkommen genügt — zumal nach derartigen vorhergegangenen Strapazen! Daß an fich die Zentrierspinne schon wegen des gleichmäßigen Ausfalls der Fabrikate notwendig ist, sei keineswegs bestritten.

H. Boucke.

Ausbau des Drahtrundfunks in Frankreich

Die französische Postverwaltung hat sich entschlossen, die bisher vergebenen Konzessionen für den Betrieb eines Drahtrundfunks felbst auszunutzen und sogenannte "Radiozentralen" unter eigener Regie ins Leben zu rufen. Aus befonderen Gründen follen zunächst nur Personen zum Drahtrundsunk zugelassen werden, die bereits über einen Fernsprechanschluß versügen. - Der Drahtrundfunk foll in erster Linie in stark industrialisierten Gegenden durchgeführt werden, fowie in abgelegenen Bezirken mit schlechten Empfangsverhältniffen. Das Drahtfunkprogramm foll vier bis fünf

Der Weg, den wir wandern

Rückschau und Vorschau auf die Fernsehentwicklung

Fernsehen — uralte Sehnsucht der Menschheit, Traum des Kindes und alles dessen, was noch kindlich blieb in uns. Und weil das herzlich wenig ist, so wandelte sich der Kindertraum zur Sensation in dem Augenblick, da das nie für möglich Gehaltene unter der Leitung des technischen Verstandes reale Tatsache zu werden begann. Sensation — das heißt, wir vergessen über den täglichen Mitteilungen, daß wir unmittelbare Zeugen eines Wunders sein dürsen, auf dessen Erfüllung die Menschheit in den Tausenden von Jahren ihres Daseins nicht einmal im Traum zu hossen gewagt hatte.

Freilich, schon bald nach dem Anbruch des sogenannten technischen Zeitalters, vor etwa 50 Jahren, tauchten Phantasten auf — man nannte sie Phantasten — die Pläne entwarsen und Konstruktionen angaben, mit deren Hilse es möglich sein sollte, in die Ferne zu sehen. Die Zeit, die für ihre Gedanken noch nicht reis war, hat sie sast alle der Vergessenheit anheimgegeben — bis auf einen: Paul Nipkow. Dieser Mann schuf nicht nur ein Instrument, das die wichtigsse Hilse bot zur ersten tatsächlichen Verwirklichung des Fernschens in unseren Tagen, die nach ihm benannte kreisrunde Lochscheibe. Viel wichtiger noch war die Idee, welche er in die Welt setzte: Daß die Möglichkeit, sernzusehen, voraussetze eine Zerlegung des Bildes in eine große Zahl von einzelnen Bestandteilen, in Bildpunkte.

Diefe Idee war und blieb die Grundlage alles Fernsehens bis heute; sie sindet ihre bestätigende Parallele in dem physiologischen Sehvorgang selbst. Denn auch das Auge sieht nur einzelne Punkte, die erst in ihrer Gesamtheit das Bild ausmachen. Diese Austeilung in Punkte nimmt die Netzhaut des Auges vor; denn sie besteht selbst in nichts anderem als einer Unsumme von punktsörmigen Nervenenden.

Weil dieser Punkte so unzählige sind, darum sieht unser Auge so scharf, darum vermag es noch Einzelheiten an einem Menschen zu erkennen, der Hunderte von Metern entsernt steht. Darum aber auch ist das Auge ein so gestrenger Richter. Es läßt sich nicht leicht zusriedenstellen. Der Reichtum eines Bildes an Einzelheiten wird so zur Existenzsfrage jedes technischen Fernschens, von hier aus baut sich alles aus. Und tatsächlich ging es bei der bisher im Fernschen durchlausenen Entwicklung sast ausschließlich um die Erhöhung des Einzelheitenreichtums, um die Feinheit der Bildausteilung, um die Zahl der Bildpunkte.

Der Kampf um die Bildpunktzahl.

Um das Jahr 1928 — also etwa acht Jahre ist das her — wurde die Fernschtechnik bewußt in den Kreis der technischen Entwicklung hereingenommen. Damals waren soeben die ersten richtigen Netzempfänger erschienen; sie erregten aus der damaligen Funkausstellung ungewöhnliches Aufschen. Neben ihnen aber stand schon der erste Fernscher, ein viel bestaunter erster Versuch. Ganze 1600 Punkte hatte das Bild, das er zeigte, wenn es sehr gut war. Auch mit nur 1200 Punkten wurde gearbeitet. Man sah Köpse, schlecht und recht, und zerbrach sich seinen eigenen darüber, ob 2000 oder gar 5000 Bildpunkte — die ja dann sicherlich genügen würden —, ob diese Punktzahl noch in absehbarer Zeit zu erreichen sein würde.

Schon ein Jahr darauf gab es Bilder mit 2500 Punkten und im Jahr 1931 war man bei 5000 angelangt. Wieder zwei Jahre fpäter konnte die FUNKSCHAU fchreiben: "90 Bildzeilen hält man für notwendig, 180 aber für wünfchenswert", d. h. 10000 Bildpunkte erschienen als Minimum, 40000 aber als fehr erstrebenswert. Ein Jahr nur verging und man hatte diese 40000 Bildpunkte bereits; wiederum nach Jahresfrist wurde das erste 320-zeilige, also etwa 130000-punktige Bild gezeigt und in diesem Jahr, 1936, wurden 180-zeilige Bilder bereits als Selbstverständlichkeit betrachtet, während man 375-zeilige Bilder für die Zukunst vorsah. Mit 375 Zeilen haben wir bereits nahezu 170000 Bildpunkte erreicht und dürsen lagen, daß wir damit auch bei einer Bildqualität angelangt sind, die selbst hohen Ansprüchen — zunächst! — genügt.

Zunächst — denn wie oft schon mußten wir seststellen, daß unfere Ansprüche immer wieder aus Neue über das mühsam Erreichte hinauswuchsen? Lief es nicht ganz ähnlich mit der Klangqualität, um nur ein Beispiel zu nennen? — So wie bei dieser eine letzte Grenze der Entwicklung nicht anzugeben ist, sondern nur eine Grenze der Wirtschaftlichkeit, so auch beim Fernsehen, wenn von der Bildpunktzahl die Rede sein soll. Mit Sicherheit steht jedenfalls zu erwarten, daß auch die jetzt erreichte und bis aus weiteres als genügend erachtete Bildpunktzahl später erneut überschritten werden wird.

Kampf um die Bildpunktzahl — nahezu alle anderen Probleme des Fernsehens wurden erst aus diesem einen Problem geboren. Eine Fülle von Neuerungen entstand aus diesem Ringen um den Einzelheiten-Reichtum des Bildes. Wohl die folgenreichste darunter brachte uns den Übergang vom medianischen Bildzerleger zum elektrischen.

Das Instrument Paul Nipkows verschwand zwar damit, seine Idee aber triumphierte nur um fo höher, in der Braunfchen Röhre. 1928 herrichte noch unumfchränkt die Nipkow-Scheibe. Neben-her lief ein Spiegelrad und das erste Modell der Spiegelfchraube. Mit dem Ende des Jahres 1930 aber rückt die Braunsche Röhre aus dem Zwielicht der Laboratorien ins volle Licht der Öffentlichkeit und macht ihre Ansprüche als Fernsehempfänger, der Zukunft geltend. Man schätzt ihre Aussichten ab, erkennt, daß bei noch weiterer Steigerung der Bildpunktzahl die mechanischen Zerleger bald am Ende ihres Könnens angelangt fein würden, und beginnt an die Braunsche Röhre zu glauben. Der Kampf zwischen Nipkow-Scheibe und Braunscher Röhre beginnt. Bereits auf der Funkausstellung 1931 war ein Fernsehempfänger mit der Braunschen Röhre zu sehen, 2 Jahre später ist der Kamps so gut wie entschieden, eindeutig entschieden zu Gunsten des trägheitslosen Bildzerlegers, des nicht-mechanischen. Noch hält sich die Spiegelschraube, ja sogar 1936 wird fie noch gezeigt. - Aber der endgültige Ausgang des Kampfes scheint kaum zweifelhaft. Das Spiegelrad bleibt noch für Spezialzwecke. Wie lange?

Das Braunsche Rohr schuf eine neue Industrie um sich, zahlreiche Laboratorien widmeten ihm ihre Arbeit und der Klärung aller Schaltungsfragen. Vom gasgefüllten Rohr kam man zum hochevakuierten, die Steuerung des Elektronenstrahls wurde bald ein Teilproblem für sich, desten eindeutige Lösung erst die Zukunst bringen wird. Man sucht die hinsichtlich Farbe günstigste Fluoreszenzschicht, man prüst die Schichten auf ihre Helligkeit — wir stecken mitten darin in diesen Entwicklungen.

Aber die beste Braunsche Röhre mit der höchsten Bildpunktzahl war zur Nutzlosigkeit verurteilt, wenn es nicht gelang, ihr einen gleich leistungsfähigen Sender beizugeben:

Man mußte zu kürzeren, zu ultrakurzen Wellen übergehen;

denn nur fie laffen fich mit fo enorm hohen Frequenzen modulieren, wie fie ein hochwertiges Fernfehbild mit genügend Punkten verlangt.

Schon 1928 werden folche Fragen erwogen, kaum daß das Fernfehen fo recht geboren war. 1929 arbeitet man schon mit Wellen unter 100 m, 1930 schlägt Esau die ultrakurze Welle für das Fernfehen vor und wenig später ist man endgültig bei diesen Wellen unter 10 m angekommen.

Man hatte damit Verzicht ausgesprochen auf eine Menge von schönen Dingen, die sich das Fernsehen ursprünglich erträumte: Auf eine Fernwirkung über Länder und Meere hinweg. Auf die Übernahme der vorhandenen Sender ohne die Kosten einer Neuentwicklung und einer Neuerrichtung. Auf die Übernahme auch der vorhandenen Empfänger in Verbindung mit Zusatzgeräten, die billig und einsach werden konnten.




Ein englischer Fernsch-Empfänger bei der Vorsührung auf der letztjährigen Radio-Ausstellung in London mit einer Bildgröße von etwa 30×40 cm.

Man hatte Verzicht geleistet — aber endgültigen Verzicht? Niemand kann das wissen. Schon wird berichtet von überraschenden Weitersolgen mit der ultrakurzen Welle, schon stecken wir bis über die Ellbogen in der Arbeit an einer regelrechten Fernschempfänger-Entwicklung, die mit Sicherheit im Laufe der Zeit zu einer Verbilligung führen muß, die uns vielleicht sogar Zustatzgeräte bringt, welche den vorhandenen Rundfunkempfänger in

irgend einer Weise zum Fernsehempfang ausnützen. Freilich blieb wohl kaum noch weiter erhöht werden müssen. Denn die unter es uns nicht erspart, Sender und Empfänger für Ultrakurzwellen völlig neu zu entwickeln, Sender und Empfänger, die es vor dem Fernsehen nicht gab und die nur das Fernsehen unabdinglich forderte.

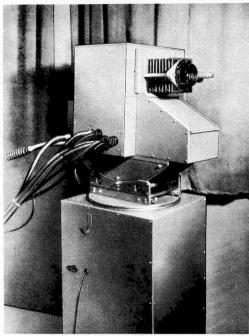Mit dem Übergang zur ultrakurzen Welle trat eine neue Schwierigkeit zutage: Um ein Land mit Fernsehen zu versorgen, und zwar von zentraler Stelle aus, muß die Sendung erst zu den vielen Sendern gebracht werden. Denn die ultrakurzen Wellen



Die Ikonofkop-Kamera, wie fie in Holland für unmittelbare Fernsehaufnahmen verwendet (Werkphoto: Philips.)

reichen ja nicht entfernt fo weit, wie ihre längerwelligen Schwestern. Zwei Möglichkeiten für den Transport des Bildes boten sich da: Eine des drahtlosen Transportes mit Relaisstationen, bestehend je aus Sender und Empfänger, und eine des Transportes über Kabel, über Kabel, die erst geschaffen werden mußten — und die in knapp 2 Jahren tatfächlich geschaffen wurden: Im Kampf dieser zwei Möglichkeiten hat das Spezialkabel, das die hohen Frequenzen, wie sie zum Fernsehen gehören, übertragen kann, den Sieg

Das kommende deutsche Fernsehen wird mit folden Spezial-Kabeln arbeiten.

Diefe Kabel werden auch ihre Aufgabe zu erfüllen haben bei dem telefonischen Fernsehen, d. h. dem Fernsehen des Gesprächspartners am Fernsprechapparat. Das erstemal zeigte man uns ein folches telefonisches Fernsehen auf der Funkausstellung 1930. Zur Leipziger Frühjahrsmesse 1936 war dann dieses direkte Personen-Fernschen über Kabel so weit gediehen, daß man von Berlin nach Leipzig fernsehen und fernsprechen konnte in einer zunächst durchaus befriedigenden Qualität. Man konnte das telefonische Fernsehen in dieser ersten Form durchaus schon als einen Gewinn betrachten, nicht nur als ein Erlebnis oder eine Sensation. Es steht mit Sicherheit zu erwarten, daß die nächsten Jahre das telesonische Fernsehen zur ständigen Einrichtung erheben werden. Und wir erkennen an diesem Beispiel wiederum, wie ein Zweig der Technik befruchtend auf einen anderen zu wirken vermag.

In der Technik baut sich eines auf das andere auf, entwickelt sich eines am anderen. Immer jedoch stellen den Urgrund aller Entwicklung dar die Forderungen des Menschen, einen Grund allerdings, der schwankt, wie wir gesehen haben. Beim Fernsehen war und ist diese Schwierigkeit besonders groß, weil die ersten Anfänge des Fernsehens in die Zeit einer schon hoch entwickelten Kinotechnik sielen. So zogen die Menschen immer Vergleiche, Vergleiche mit dem Film, den sie im Kinotechne Qualität waren sie gewöhnte weg en in inkrelengen Fernsicklung mit. sie gewöhnt; was er in jahrelanger Entwicklung mühsam erreicht hatte, das mußte ein Fernsehen, das als vollwertig anerkannt werden wollte, ebenfalls bieten können. Der Film wurde Maßstab für

alles, was Bildwiedergabe heißt.

Flimmerfreiheit - Bildwechfelzahl.

Kann es verwundern, daß man beim Vergleich mit dem Film das Flimmern der Fernsehbilder von Anfang an aufs hestigste bemängelte? Es foll zugegeben werden, die ersten Jahre war das Flimmern unerträglich. Man gab ja nur 10 Bilder in der Sekunde, weniger als der allererste Film für nötig erachtete. Noch 1929 arbeitete man mit dieser Bildwechselzahl, 1930 waren es schon durchwegs 121/2 Bilder in der Sekunde, ja versuchsweise kam man schon auf 25, diejenige Bildzahl, die heute, wie ähnlich beim Film, als 1) Vgl. "Flimmerfreies Fernsehen durch den Zeilensprung" in Heft 27 FUNK-Norm anerkannt wurde. Diese Bildzahl wird in absehbarer Zeit SCHAU 1936.

folden Bedingungen erhaltenen Bilder stehen schon vollkommen ruhig. Was noch an Flimmern übrig blieb, rührt von anderen Urfachen her, als etwa zu geringer Bildzahl, und kann auch nur

von diefen Urfachen aus bekämpft werden.

Der Flimmerfreiheit kam durch eine neue Erfindung unerwartete Hilfe: Im fogen. Zeilensprungversahren. Dabei wird bekanntlich jedes der 25 Bilder zweimal hintereinander übertragen, aber 10, daß jeweils das erste zweier hintereinandersolgender Bilder nur die Zeilen 1, 3, 5 ufw. enthält, das zweite Bild die fehlenden Zeilen 2, 4, 6 ufw. Während das Auge den ersten Bildeindruck noch festhält, wird der zweite schon "dazwischen" gezeichnet, und in der Wirkung haben wir ein wesentlich ruhigeres Bild. Dabei wird die gesamte Bildpunktzahl keineswegs höher — das ist der raffinierte Trick des Zeilensprungverfahrens 1).

Wahrscheinlich genügt die damit erzielte Flimmerfreiheit, so wie man fie mit völlig durchentwickelten Apparaturen erreicht, auch für die absehbare Zukunft — wenn nicht eines Tages der Kino mit seinem Film in der Leistung vorbrescht und Resultate zeitigt, die dann als Forderungen dem Fernsehen präsentiert werden. Von weit geringerem Interesse als Bildpunktzahl und Flimmerfreiheit mit allen daran hängenden Fragen waren bisher die anderen Probleme des Fernsehens. Das wird sich ändern. Man

wird vor allem hinsichtlich der

Bildhelligkeit

noch manches vorwärts zu bringen haben. Zwar fah man schon Bilder, die als sehr hell bezeichnet werden können; aber einmal ist mit Sicherheit damit zu rechnen, daß auch auf diesem Gebiet die Ansprüche steigen, zum andern lautet die Frage doch so: Wie kann ich genügende Bildhelligkeit erzielen mit möglichst geringem Aufwand? In das Stadium der Diskuffion konnte diese Frage überhaupt erst treten, nachdem das Braunsche Rohr die Nipkowscheibe ersetzt hatte; dann aber suchte man schon nach besonders stark fluoreszierenden Schichten für diese Röhre, man trieb die Anodenspannung in die Höhe, um heute wiederum zu versuchen, diese unwirtschaftlichen Spannungen ohne Einbuße an Helligkeit — ebenso auch an Bildschärse usw. — schrittweise zu erniedrigen. Wie weit man auf diesem Weg noch gelangen wird, sieht dahin. Ohne Zweisel aber muß die Bildhelligkeit schließlich so weit gebracht werden, daß ein erschwinglicher, durchschnittlicher Heimbracht werden, daß ein erschwinglicher Heimbracht werden, daß ein erschwinglicher, durchschnittlicher Heimbracht werden, daß ein erschwinglicher Heimbracht werden der Heimbracht werden der Heimbracht werden der Heimbracht we empfänger auch bei nur gedämpftem Licht mit Genuß in Betrieb gehalten werden kann.

Die Helligkeit spielt nicht nur beim Empfänger eine Rolle, sondern eine womöglich noch größere beim Sender. Hier handelt es fich allerdings um die Helligkeit der Objekte. Die ersten Sendeverfahren nützten ja durch die Art ihrer Abtastmethode immer nur einen winzigen Bruchteil des ganzen von dem zu übertragenden Objekt zurückgestrahlten Lichtes aus. So mußte man denn die Personen, die ferngesehen werden sollten, unter eine wahre Flut von Licht fetzen, gewaltiger noch, wie wir fie aus Filmateliers kennen. Nur das Spiegelrad, das das Licht punktförmig lediglich auf jeweils eine einzige Stelle des Objektes wirst, befreite die fernzusehende Person schon damals von der außerordentlich lästigen Helligkeit - und Hitze. Und hierin liegt eine der Erklärungen dafür, warum das Spiegelrad neben den neuen, viel versprechenden Abtastmethoden seinen Platz so lange behaupten konnte. Aus dem Helligkeitsproblem heraus wurde auch

das Zwischenfilmversahren

geboren, und zwar war das im Jahre 1932. Filme fandte man allerdings schon vom ersten Ansang an bevorzugt und hatte so deren Vorteile schätzen gelernt. Als man aber immer hestiger aus den engen, heißen Ateliers und Aufnahmeräumen hinausdrängte ins Freie, ins Tageslicht, wo das wirkliche echte Leben pulst, das man unmittelbar einfangen wollte, da gab es zunächst überhaupt keine andere Löfung für folches direktes Fernsehen, als eben den Zwischenfilm; denn die fotographischen Schichten sind um vieles lichtempfindlicher als die Photozellen des damaligen Fernsehens. Also nimmt man einen Film auf, entwickelt, fixiert und trocknet ihn in rasender Eile und jagt ihn dann durch den Fernseher, wobei eine fast beliebig starke Bogenlampe das Bild durch leuchten kann. In dieser Durchleuchtung beruht hauptfächlich das Geheimnis, warum direktes Fernsehen über den Film verhältnismäßig einsach möglich ift.

Auch in der Zukunft wird sich das Zwischenfilmverfahren wohl behaupten können, trotzdem man inzwischen auch ohne Film direktes Fernsehen durchzuführen gelernt hat. Denn wenn ein Ereignis späterhin wiederholt werden soll, wenn es zu anderer Zeit gesendet werden soll als es ausgenommen wurde, wenn es "zu-sammengeschnitten" werden soll, so kann man nur zum Film greifen, zum Zwischenfilm, so wie man heute in parallel gelagerten Fällen zur Schallplatte greift.

Was ist nun dieses schon östers erwähnte Versahren zum direkten Fernsehen aus dem Freien, das, wie man wohl sagen kann, das Fernsehen erst den Kinderschuhen entwachsen ließ? — Das Braunsche Rohr in etwas abgewandelter Form,

das Ikonofkop.

das man auch Fernsehauge nennt. Jeder FUNKSCHAU-Leser weiß aus zahlreichen Auffätzen, was darunter zu verstehen ist. Woran er fich aber vielleicht nicht erinnert, ist die Tatsache, daß bereits 1930 in der FUNKSCHAU davon gesprochen werden konnte, das Braunsche Rohr habe auch für den Fernsch-Sender — nicht nur den Empfänger — Ausfichten. 1935 war das zum Ikonofkop ge-wandelte Braunsche Rohr dann da, nachdem es zahllose Versuche in Laboratorien des In- und Auslandes hinter sich gebracht hatte. Das Fernschauge — heute schon in zwei Aussührungen bekannt — wird uns als Fernseh-Aufnahmegerät bis in alle absehbare Zukunft begleiten. Seine Leistungssähigkeit stellte es in größtem Ausmaß bereits 1936 unter Beweis, als es zur direkten Übertragung von Ereignissen der Olympischen Spiele in Berlin verwendet wurde. Schon heute kann mit dem Ikonoskop alles ausgenommen werden, was mit durchschnittlichen Kameras in kurzen Momentbelichtungszeiten aufzunehmen ist. Das Ikonoskop hat schon heute den Fernfeh-Operateur unabhängig gemacht von Atelier und Aufnahmewagen und wird ihn auch bald vom Sender praktisch unabhängig gemacht haben.

Mit diesen Leistungen des Fernsehens in ganzen 8 Jahren dürfen wir wahrhaftig zufrieden fein. Daß man einige Probleme über der Hauptfrage, das echte Fernsehen erst einmal zu schaffen, vor-

erft unberücklichtigt ließ, erfcheint felbstverständlich. Trotzdem ist z. B. die Vereinfachung der Empfängerbedienung schon ziemlich weit fortgeschritten; bezüglich der Verbilligung der Empfänger liegt allerdings noch ein weiter Weg vor uns. Wohin wird er uns schließlich führen? - Wir wissen es nicht und betrachten diese Frage als müßig. Denn ebenfo, wie zweifellos um 500 RM. fpäter ausgezeichnete Fernseher denkbar find, ebenso werden sich unter gewiffen Vereinfachungen dann auch fehr bald noch billigere Typen herftellen laffen. Aber die untere Grenze liegt vorläufig noch völlig im Dunkeln. Es kann ja doch fein, daß uns die weitere Entwicklung Hilfen für eine Verbilligung anbietet, die uns jetzt noch gänzlich unbekannt find. Prophezeien in technischen Dingen war immer schon eine undankbare Aufgabe.

Daß man bei diefer Unfumme von Arbeit in den letzten 8 Jahren noch Zeit fand, über ein farbiges Fernsehen und gar ein plaflisches nachzudenken, das wird manch einem als Kuriosum erscheinen. In 10 Jahren aber, wenn der farbige Tonsilm Selbstverständlichkeit geworden sein wird, wenn vielleicht auch schon der plaftitche Film feine Anhänger gewonnen hat — dann werden wir erkennen, daß ein "nur" fchwarz-weißes, "nur" flächiges Fernsehbild immer noch Wünsche bei uns verwöhnten Zeitgenossen offenläßt, und daß es gut war, fich beizeiten auch um fo scheinbar fernliegende Zukunft zu kümmern.

Verzerrungen im Lautsprecher durch den "Doppler-Effekt"

eine bisher unbeachtet gebliebene Urfache von Verzerrungen hin, die bei der Wiedergabe im Lautsprecher entstehen. Diese Verzerrungen beruhen auf dem sog. "Doppler-Essekt". Dieser Essekt zerrungen berunen auf dem 10g. "Doppher-Enekt". Dieler Enekt ist immer dann wahrzunehmen, wenn der Ort einer Schallquelle nicht festliegt, sondern wenn sich die Schallquelle dem Ohr rasch nähert oder sich von ihm entsernt. Bei rascher Annäherung der Schallquelle wird der Ton höher, weil durch die Annäherung mehr Schwingungen pro Zeiteinheit das Ohr tressen, als im Ruhe-zustand der Fall ist. Umgekehrt wird der Ton niederiger, wenn sich die Schallquelle vom Ohr entfernt. Man kann dies fehr gut an jedem Auto beobachten, das rasch und laut hupend vorüberfährt. Solange das Auto fich nähert, steigt der Ton an, um dann in dem Augenblick, wo das Auto fich wieder entfernt, um den gleichen Betrag abzufinken.


Es leuchtet ein, daß man auf Grund dieses Effektes die Geschwindigkeit messen kann. In der Tat nutzt man den Doppler-Effekt in dieser Hinsicht aus, allerdings nur für die Messung elektrischer Wellen, und zwar der des Lichts. In der Astronomie berechnet man mit Hilfe des Doppler-Effekts die Geschwindigkeit, mit der ein Gestirn auf die Erde zueilt, indem man die Frequenzverschiebung der einzelnen Lichtstrahlen in einem Spektralapparat festftellt.

Bei jedem Lautsprecher bewirkt der Doppler-Essekt eine Frequenzmodulation der höheren Tonsrequenzen durch die tiesen Fonlagen. Er macht sich demnach nur dann bemerkbar, wenn der Lautsprecher gleichzeitig mehrere Frequenzen wiedergibt, die stark voneinander abweichen. Darin liegt vermutlich auch der Grund für die fo späte Entdeckung der Lautsprecherverzerrungen durch den Doppler-Effekt, denn bei den Prüfungen, welche die Lautsprecher in den Laboratorien zu bestehen haben, schickt man im allgemeinen nur eine Tonfrequenz hinein und mißt die bei der Abstrahlung gebildeten Obertöne.

Man darf den Doppler-Effekt freilich nicht mit der bekannten Tatsache verwechseln, daß ein Lautsprecher jeden Ton für sich abstrahlt, so etwa, wie bei einem Klavier jeder Ton von einer bestimmten Saite erzeugt wird. Es ist vielmehr fo, daß er die verschiedenen, ihm gleichzeitig zugeführten Tonschwingungen zu einer einzigen komplizierten Schwingungsform kombiniert. Deffen un-geachtet entstehen keinerlei Verzerrungen, weil das Ohr unbewußt das eintreffende Klanggemisch in teine Urbestandseile, eben die einzelnen Töne, zerlegt. Beim Doppler-Effekt handelt es sich nicht um eine im Lautsprecher selbst stattsindende Verzerrung. Mag der Lautsprecher auch alle Frequenzen unverzerrt abstaahlen, so hat das auf die Entstehung der durch den Doppleressekt bervorgerufenen Verzerrungen keinen Einfluß.

Die Entstehung der Verzerrungen durch den Doppleressekt sei an Hand der Abbildung erläutert. Es ist dort die Lautsprecher-Membrane im Schnitt gezeichnet. Die gestrichelten Linien a und b geben die Grundlagen der Membrane an, die sie bei weitester Ausschwingung einnimmt. Links davon ist als Schallempfänger ein Ohr gezeichnet. Darunter ist die dem Lautsprecher zugeführte Schwingung dargestellt, die sich aus einer tiefen Schwingung (z. B. 50 Hz) großer Lautstärke und einer raschen Schwingung (z. B. 1000 Hz)

In einer öfterreichischen Rundfunkzeitschrift wies E. Werndlauf mit kleiner Lautstärke zusammensetzt. Wenn die Membrane diese kombinierte Schwingung vollführt, so bedeutet das hinsichtlich der hohen Frequenz nichts anderes, als daß die Abstrahlstäche des hohen Tons innerhalb von ½50 Sek. aus der Stellung a in die Stellung b und wieder zurück verschoben wird. Die Schallquelle des hohen Tons ändert also ihre Entsernung vom Ohr, die Bedingung für das Entstehen des Doppler-Essekts ist damit gegeben.

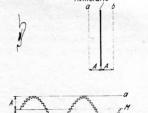

Wenn die Membrane eines Lautsprechers Schwingungen der unten dargestellten Art auszuführen hat, so bewegt sie sich zwischen den Linien a und b.

Daß in diesem Fall die Entsernungsänderung selbst periodisch erfolgt und ihrerfeits auch zur Tonerzeugung führt, ist für die Tatsache der Verzerrung als solche ohne Belang. Immerhin hat die Frequenz des tiesen Tones auf die Frequenzmodulation des hohen Tones einen Einfluß. Sie bestimmt nämlich, wie oft die Frequnzabweichung stattfindet. Der Betrag der Frequenzabweidung hängt dagegen von der Schnelligkeit der Membranbewegungen ab, d. h. bei gegebener Frequenz des tiefen Tones von deffen tärke.

Von Interesse ist die Größenordnung der praktisch möglichen Verzerrungen. Bei einer Membranfchwingung beim tiefen Ton von 10 mm - ein Wert, der bei Großlautsprechern durchaus nicht ungewöhnlich ist - berechnet sich die Frequenzabweichung zu 0,5 %, d. h. der Ton 1000 Hertz wird vom Ohr als ein 50 mal pro Sek. periodisch zwischen der Frequenz 1005 und 995 Hertz schwankender Ton wahrgenommen. Ein solches "Vibrato" ist für ein musikalisches Ohr schon deutlich hörbar. Praktisch liegen die Verhältnisse Wiedergabe durch Großlautsprecher vorausgesetzt der Vielzahl der frequenzmodulierenden und modulierten Tonschwingungen noch ungünstiger.

Glücklicherweise ist Abhilfe nicht schwer. Zunächst tritt der Essekt nicht bei allen Lautsprechertypen gleich stark auf, sondern hängt von feiner konstruktiven Ausführung ab. Lautsprechersysteme, die relativ kleine Membranen haben und mit großen Schwingungsweiten arbeiten, find am ungünstigsten. Hier find große Membranen vorzuziehen, die entsprechend geringer ausschwingen brauchen, um die gleiche Schalleiftung abzugeben. Noch beffer liegen die Verhältniffe bei Trichterlautsprechern, weil deren Membran befonders wenig ausschwingt. Grundsätzlich läßt sich der Doppler-Effekt jedoch nur dadurch ausschließen, daß man die hohen ler-Effekt jedoch nur dadurch ausmnieben, uaw man die noben und tiefen Töne getrennt voneinander in verschiedenen Lautsprechern wiedergibt. Eine solche Unterteilung geschieht praktisch bereits, wenn auch aus anderen Gründen, so daß dadurch der Doppler-Effekt ohne zusätzliche Maßnahmen gleich mit beseitigt wird. H.B.




Radiokoffer modernster Bauart für Reise, Sport, Skihütte usw. Kleinste Ausmaße: $25\times21\times13$ cm. Geringes Gewicht: nur 3,8 kg. Einkreis-Dreier mit 2-Volt-Sparröhren (Taschenlampenbatterieheizung). Eingebaute Rahmen-Antenne. Wellenbereich 200-600 m.

Für kleinste Radiokoffer eignet sich, weil Platz und Gewicht gefpart werden, am besten die bewährte Widerstandsdreier-Schaltung, da hier nur wenige Schaltelemente benötigt werden. Mit Hilfe dieser Schaltung kann man wohl den billigsten Reise-Empfänger für Lautsprecher-Betrieb herstellen, dessen Leistungen allgemein zufriedenstellen. Die Verwendungsmöglichkeit eines Wanderkoffers beschränkt sich bekanntlich nicht nur auf die Sommermonate. Auch beim Wintersport werden wir ein solches Koffergerät als Hüttenkamerad ganz befonders schätzen lernen.

Lin Koffergerät, das diese Schaltung verwendet, kann in verschiedener Weife ausgeführt werden. Hier handelte es fich nun darum, für den Bastler eine besondere Lösung zu sinden, die vor allem einen sicheren Nachbau ermöglicht. Eine gute Leistung vorausgefetzt follte das Koffergerät auch nach außen hin eine schmucke, gefällige Form aufweisen, da es dann seinem Besitzer umsomehr Freude macht. Diese Forderungen sind bei nachstehend beschriebenem Koffergerät weitgehendst erfüllt. Der kleine Radiokoffer arbeitet fogar als Rahmen-Empfänger, obwohl er nur ein Einkreifer ift.

Die Schaltung.

Was den Empfängerteil anbelangt, so ist darüber nicht allzuvicl zu fagen, da die Widerstandsschaltung eines Einkreis-Dreiers als hinreichend bekannt vorausgesetzt werden darf. In der Audionund ersten NF-Stufe finden die Dreipol-Röhren KC1 Verwendung. Die End-Stufe ist mit der Fünfpol-Endröhre KL1 bestückt. Der Widerstand von $0.01~\mathrm{M}\Omega$ hinter der Anode der Audionröhre hält Verbindung mit dem 1000-cm-Ableit-Kondenfator restliche Hochfrequenz vom Niederfrequenz-Teil fern. Der Audion-Gitterkreis besteht aus einer Anzahl Rahmenwindungen, die mit einem 500-cm-Drehkondensator abgestimmt werden. Zur Entdämpfung des Gitterkreises find ferner eine Anzahl Rückkopplungswindungen neben die Gitterwindungen aufgewickelt. Die Rückkopplungs-Regelung erfolgt kapazitiv mit Hilfe eines 250-cm-Drehkondenfators. Wo die Rahmenantenne zum Empfang des nächsten Senders nicht mehr ausreicht, kann auch mit offener Antenne gearbeitet

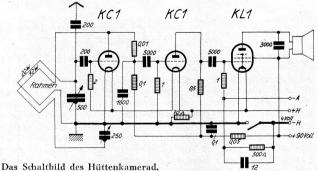

Der Kofferempfänger benützt die einfache Widerstandskopplung.

werden. Zu diesem Zwecke ist das gitterseitige Ende des Rahmenabstimmkreises über einem 200-cm-Kondensator mit einer Antennenbuchse verbunden. Der Anschluß einer Erdleitung kann über eine weitere Buchse erfolgen, die direkt an Minus-Heizung liegt. Was die Stromverforgung betrifft, fo wurden für die Heizung Taschenlampenbatterien gewählt, die billig sind und überall sofort nachbeschafft werden können. Bekanntlich besitzen die Taschen-lampenbatterien ansänglich 4,5 Volt Spannung. Die Heizspannung der hier verwendeten K-Röhren beträgt jedoch nur 2 Volt. Um nun diese Röhren mit Taschenlampenbatterien heizen zu können, werden die Heizfäden der beiden Röhren KC1 parallelgeschaltet und in Serie dazu der Heizfaden der Endröhre gelegt. Die End-



Wenn man den rückwärtigen Deckel des Koffers aufklappt und von unten in den Koffer hineinficht, fo erkennt man die Anordnung aller wesentlichen Teile: Oben die auf einer Pertinaxleiste montierten Röhrensockel, in der Mitte der Lautsprecher, rechts der Behälter mit den Heizbatterien, links davon der Befestigungsgurt für die Anodenbatterie.

röhre braucht 0,15 A. Heizstrom. Da der Heizstrom der beiden parallelgeschalteten KC1-Röhren insgesamt nur 0,13 A ausmacht, müssen wir noch einen Widerstand von 70 Ω parallel legen, der den überschüssigen Heizstrom von 0,03 A aufnimmt. Diese bewährte Heizkreis-Anordnung finden wir übrigens auch beim Wandergefell B¹). Die Gittervorfpannung für die Endröhre erhalten wir durch den Anodenfpannungsabfall eines zwischen minus Heizung und minus Anode liegenden Widerstandes von 500 Ω, der durch einen 12-μF-Elektrolyt-Kondensator überbrückt ist. Mit dieser Heizkreis-Anordnung sind wir in der Lage, die 2-Volt-Röhren unseres Empfängers aus 4,5-V-Taßchenlampenbatterien zu heizen, wobei der Cesant Heizstrom nur 0.15. A beträgt Um einen heizen, wobei der Gefamt-Heizstrom nur 0,15 A beträgt. Um einen längeren Betrieb zu ermöglichen, werden vier Taschenlampen-batterien parallelgeschaltet, die in einem Batteriekasten so untergebracht find, daß man fie jederzeit leicht auswechseln kann. Die Heizung aus Taschenlampenbatterien hat übrigens noch einen weiteren beachtlichen Vorzug: Vergißt man das Ausschalten, so wird die Anodenbatterie nur folange beansprucht, als Heizstrom fließt. Sobald die Spannung der Taschenlampenbatterien auf ca. Volt abgefunken ift, fließt praktisch kein Anodenstrom mehr. Als Anodenstromquelle verwenden wir eine Anodenbatterie der kleinsten Ausführung mit 90 V, die seit einiger Zeit für Koffergeräte im Handel erhältlich ift.

Der Aufbau.

Der gefamte Empfängerteil, bestehend aus den Röhren, Drehkondenfatoren und den übrigen Schaltelementen ist auf zwei Pertinax-Platten montiert. Die eine Platte (Grundplatte) trägt die drei Röhrenfassungen, die Kopplungselemente und den größten Teil der Verdrahtung. Die Verbindungen zu den Batterien, dem Lautsprecher und den Rahmenanschlüssen sind an Lötösen geführt, die an der einen Längsseite der Grundplatte besessigt sind. An die andere Pertinax-Platte (Bedienungsplatte) find die beiden Drehkondenfatoren (kleine Ausführung mit Trolitul-Dielektrikum) befestigt. Ferner besinden sich auf dieser Platte die beiden Buchsen

1) Siehe Nr. 23 FUNKSCHAU 1935.

Stückliste

Name und Anschrift der Herstellersirmen für die im Mustergerät verwendeten Einzelteile teilt die Schriftleitung auf Anfrage gegen Rückporto mit. Beziehen Sie diese Einzelteile durch Ihren Radiohändler! Sie erhalten sie hier zu Originalpreisen.


- Pertinax-Platte 65×215×3 mm (Grundplatte)
- Pertinax-Platte 90×215×3 mm (Bedienungsplatte) Röhrenfassungen 8 polig Bakelit (Zweiloch-Befest.)
- Drehkondenfator 250 cm mit Trolitul-Dielektrikum Drehkondenfator 500 cm mit Trolitul-Dielektrikum
- Widerftände: 300 Ω, 0,01, 0,05, 0,1, 0,5, 1, 1, 2 MΩ, 1 Shunt ⁷0 Ω
 Kondenfatoren: 200, 1000, 3000, 5000, 5000 pF, 0,1 μF
- Elektrolyt-Kondenfator 12 µF/10 Volt
- Kleinmaterial:
- 4 Linfenkopfchrauben 40×3 mm, 4 Diftanzröhren 25 mm Länge (3-mm-Bohrung), 10 Lötöfen mit 20 kleinen Aluminiumnieten, 2 Buchfen 4 mm blank, Schaltdraht 0,5 mm, Holierfchläuche, 2 kleine Dreh-knöpfe, Litzenftückchen und 2 Anodenftecker
- Zubehör:
- permanent-dynamifches Lautsprecher-Kleinchaffis mit Ausgangstrafo
- Koffergehäuse mit Rahmenantenne und selbsttäti-ger Ausschalt-Vorrichtung, einbausertig, mit Le-der überzogen Hartgummibehälter für 4 Taschenlampenbatterien Taschenlampenbatterien 4,5 Volt Anodenbatterie 90 Volt

Röhrenfatz:

KC 1, KC 1, KL 1 mit stiftlosem Sockel

für Antenne und Erde. Die Montage sowie die Verdrahtung des Vig Kurzwelle Empfängerteils gestaltet sich bei dieser Anordnung selten einsach. mit vier Schrauben und Distanz-Röhrchen miteinander verschraubt. Neue Senderöhren Die beiden Platten werden zuerst einzeln verdrahtet und dann Zum Schluß werden die Verbindungen, die von der Grundplatte herausführen, an die Statoren der Drehkondensatoren auf der Bedienungsplatte angelötet. Endlich wird die Rotorleitung der beiden Drehkos mit dem Lötösen-Anschluß H an der Grundplatte verlötet. Unterhalb der Bedienungsplatte zwischen den beiden Drehkos wird der Lautsprecher-Ausgangs-Transformator mon-tiert, der zu diesem Zweck von dem Lautsprecher-Chassis entsernt wird. Alles Nähere ist aus den Abbildungen deutlich zu ersehen. Man erkennt auch daraus, daß bei dieser Art des Zusammenbaues beste Raumausnützung unter Wahrung vollkommener Bausicherheit erreicht wurde.

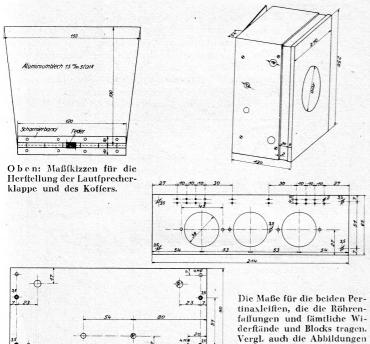Nachdem wir den Empfängerteil fertiggestellt haben, wollen wir unfere Aufmerkfamkeit dem Koffergehäufe zuwenden, in dass zuletzt der Empfängerteil eingesetzt wird. Es handelt sich um ein rechteckiges Holzgehäuse mit den Innenmaßen 230×190×125 mm. Die Vorderseite besitzt einen Ausschnitt für die Lautsprecher-



Schallöffnung, die mit einer Lautsprecherklappe versehen ist. Letztere kann durch Anheben eines kleinen Riegels geöffnet werden. Ein Scharnier mit Feder läßt diese Klappe nach Offnen des Riegels selbsitätig aufspringen. Hinter der Lautsprecherklappe ist ein Schalterkontakt eingebaut, über den die minus-Heizleitung geführt wird. Beim Herausklappen schaltet sich der Empfänger automatisch ein. Wird die Lautsprecherklappe geschlossen, so schaltet sich das Gerät selbstätig aus. Diesen Schaltmechanismus besorgt eine gewöhnliche Allei-Schaltbuchse, welche zu diesem Zweck einen verlängerten Hartgumminippel erhalten hat.

Der rückwärtige Deckel des Koffergehäuses ist mit Scharnieren verfehen, so daß man ihn nach oben ausklappen kann.

Um das Koffergehäuse selbst ist die Rahmenwicklung gelegt. Zu diesem Zwecke besitzt das Gehäuse auf der einen Seite entsprechende Einfräfungen. Für den Gitterkreis find 22 Windungen, für die Rückkopplung 12 Windungen erforderlich. Hierzu wird HF-Litze 20×0.07 verwendet. Der Abstand zwischen den beiden Wicklungen beträgt 5 mm.

Nachdem das Gehäufe aus gewöhnlichem Holz besteht, empsiehlt es fich, das Holzgehäufe von einem Schreiner nach Angaben anfertigen zu lassen. In die vorgesehenen Ausfräsungen wird dann der Rahmen gewickelt, das Gerät eingepaßt und nach einer Emp-fangsprobe von einem Sattler mit Kunftleder überzogen.

(Schluß folgt im nächsten Heft)

im nächsten Heft.

An alle "VS"-Nachbauer

Infolge eines Einspruchs der Fa. Telefunken hat sich die Herstellerin der Spulenfätze für die Einbereich-Superhets gezwungen gesehen, die Weiterfabrikation einzustellen. Die im Handel befindlichen Teile können dessen unbeschadet weiterhin verkaust werden.

Wir stehen in dieser Angelegenheit mit der Fa. Telesunken in Verbindung und behalten uns vor, über die gepflogenen Verhandlungen zu berichten. Selbstverständlich bleibt dem Bastler die Selbstherstellung der Teile unbenommen.

für den Amateur!

Das ständige Anwachsen der deutschen Amateurkurzwellenbewegung bringt es mit fich, daß die vielfachen Lücken auf dem Kurzwellen - Einzelteilemarkt immer fpürbarer werden. Insbefondere find es Amateurfenderöhren, die in Spezialausführungen dem deutschen Amateur noch sehlen. Die im Frühjahr 1934 von Telesunken und Valvo gleichzeitig herausgebrachte Amateurröhrenferie 1) ist in der Zwischenzeit kaum ergänzt worden. Den bis vor kurzem zehn deut-fchen Amateur-Senderöhren fiehen auf demamerikanischen Markt 35 verschiedene Ausführungen gegenüber, und es ist kein Wunder, daß fich in letzter Zeit diese Knappheit




Die RS 276, (Werkaufnahme: Telefunken.)

an Amateursenderöhren sehr unangenehm bemerkbar gemacht hat. Vielfach war es und ift es z. T. auch heute noch zahlreichen Sendeamateuren unmöglich, die in den letzten Jahren im Senderbau erzielten Fortschritte schaltungstechnischer Art ersolgreich auch in Deutschland anzuwenden. Der DASD. hat die Gefahr, die der deutschen Amateursende-Bewegung aus dieser Röhrenknappheit erwächst, rechtzeitig erkannt und in Zusammenarbeit mit Industrie und Behörden die Fabrikation und Freigabe neuer, zeitgemäßer Amateurfenderöhren anregen können. Von der Firma Telefunken find jetzt für den lizenzierten Sendeamateur drei neue Senderöhren für verschiedene Leistungen und verschiedene Verwendungsmöglichkeiten herausgebracht worden.


Röhren eignen fich für Ultrakurzwellenfender.


Am vielseitigsten läßt sich die neue 12-Watt-Fünspol-Senderöhre RS 289 benutzen. Sie erfetzt mit besferem Wirkungsgrad die bekannte RES 664 d und unterscheidet sich von ihr durch die indirekt geheizte Oxyd-Kathode (4,0 V, 2 A). Ein großer Vorzug der RS 289 besieht in ihrer Verwendbarkeit für Ultrakurzwellen. Der 10-m-Amateur findet hier also eine sehr geeignete Senderöhre mit univerfeller Verwendungsmöglichkeit in Kriftall-Ofzillator-Hochfrequenzverstärker- und Verdopplerstusen. Dazu kommt, daß wir die RS 289 mit wesentlich geringerer Gitterleistung wie z.B. Dreipolröhren aussteuern können, der Anodenanschluß in vorteilhafter Art auf dem Kolbendom als Schraubklemme angebracht ist und die übrigen Anschlüsse für Gitter, Schirmgitter, Heizsaden und Kathode zu einem gewöhnlichen, fünfpoligen Europa-Stift-



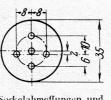

Sockelabmeffungen und

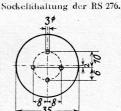

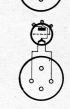

z. Kappenklemme

Die RS 289. (Werkaufn.: Telefunken.)

Sockelabmeffungen und Sockelschaltung der RS 289.

fockel geführt find. Die Anodenbetriebsspannung beträgt maximal 450 V, die Anodenverluftleiftung max. 12 Watt. Bei der Bemeffung der Schirmgitterverluftleiftung ist zu beachten (max. etwa 2,5 Watt), daß eine schwache Rotglut einzelner Schirmgitterwindungen nicht überschritten werden darf. Leider eignet sich die neue Fünspol-Senderöhre RS 289 nicht für

den elektronengekoppelten Ofzillator (fog. "ECO"-Schaltung), der den Quarzkriftall-Ofzillator immer mehr verdrängt und bei annähernd gleicher Frequenzkonftanz beliebige Frequenzänderungen gesiattet. Auf Anregung des DASD, wird nun die RS 289 von Telefunken in einer Spezialausführung mit gleichen Daten, aber mit einem besonderen Bremsgitteranschluß als Fünspol-Senderöhre RS 289 fpez, hergefiellt, Nach Unterfuchungen des DASD, bewährt fich diese Type hervorragend im elektronengekoppelten Ofzillator auch bei Verdopplung, wenn man das Bremsgitter an Minus fchaltet. In diefer Schaltung gibt die RS 289 fpez. bei Verdopplung von 1,75 auf 3,5 MHz etwa 12 Watt Ausgangsleiftung ab und

¹⁾ Vgl. FUNKSCHAU Nr. 22 vom 27. 5. 1934; "Endlich neue Senderöhren".

Die Daten der neuen Senderöhren

				The State of the S
Bezeich- nung	Heizſpannung Heizſtrom	4,0 V 2 A	Durchgriff (Anode/ Steuergitter)	2%
				2%
	Kathode	Oxyd, in-	Durchgriff (Schirm-	2001
		direkt geheizt		23%
RS 289	Max. Anoden-	450.57	Steilheit	5 mA/V
	BetrSpannung	450 V	Steuergitter-Ano-	
	Max. Schirmgitter-		den-Kapazität	1 pF
	fpannung	200 V	Nutzleiftung	etwa 12 W
	Max. Anodenver-		Max. Anoden-	
	luftleiftung	12 W	Gleichstrom	60 mA
	Max. Schirmgitter-			
	verluftleiftung im			
	Schwingbetrieb	2,5 W		
RS 276	Iłeizípannung Max. Heizítrom Kathode	10 V 2 A Thorium direkt geheizt	Durchgriff Verftärkungsfaktor Max, Steilheit Max, Anodenver-	etwa 4,5% etwa 22 etwa 2,6 mA/V
	BetrSpannung		lustleistung	40 W
	für å größer als 14 m	== 1000 V	Gitteranoden-	The state of
	für i größer als 6 m	= 800 V	kapazität	3,2 pF
	für kleiner als 6 m	= 650 V	Nutzleiftung	60 W
	Emiffionsftrom	050 Y	Max. Anodengleich-	
	bei Ua=Ug=150 V	etwa 0,4 A	ftrom	100 mA
	Der Ca-Og=150 V	Ciwa U,4 A	ти от	100 Milk
		1		

bei Verdopplung von 14 auf 28 MHz etwa 6 Watt Ausgangsleiftung. Die Rückwirkung des Anodenkreises auf den Gitterkreis beträgt beim Abstimmen des Anodenkreises bei Verdopplung von 3,5 auf 7 MHz etwa 1,5 kHz. Zum Unterschied von der ge-wöhnlichen Röhre RS 289 besitzt die Röhre RS 289 spez. den neuen Außenkontaktröhrenfockel. Bei der Tastung eines mit der Fünfpolröhre RS 289 spez. ausgestatteten ECO müssen Schirmgitter- und Anodenspannung gleichzeitig abgeschaltet werden. Tastet man lediglich die Anodenspannung, so wird das Schirmgitter überlastet und die Röhre unter Umständen zerstört.

Für die Endstuse größerer Amateursender ist eine Dreipolröhre RS 276 mit 40 Watt Anodenverlussleistung und etwa 60 Watt Nutzleistung geschaffen worden. Sie besitzt eine direkt geheizte Thoriumkathode und kann bis zu Wellenlängen von 2 m verwendet

TUNGSRAM RÖHREN haben Weltruf 1784 * sie werden jetzt mit Garantie-Schein geliefert. Tungsram bietet Ihnen außer-dem die bekannten Vorteile TUNGSRAM-RÖHREN passen in jedes Gerät!

werden, da die Eingangs- und Ausgangskapazitäten fehr klein gehalten find. Die Anschlüsse für Gitter, Anode und Heizfadenmitte befinden fich unmittelbar auf dem Kolbendom, während die Heizfadenenden zu einem gewöhnlichen fünfpoligen Europa-Stiftfockel führen. Die erzielbare Nutzleiftung hängt im Kurzwellenbereich stark von der Wahl und Dimensionierung der Sender-schaltung ab. Die Anodenverlustleistung von 40 Watt darf nicht überschritten werden, da sonst die Lebensdauer der Röhre erheblich herabgesetzt wird. Desgleichen ist die Röhre gegen Erschütterungen empfindlich und foll in transportablen Sendern nicht benutzt werden. Die Konstruktion dieser Röhre ist im übrigen sehr gut gelungen und befitzt älteren Röhren ähnlicher Leiftung gegenüber, abgefehen von den zweckmäßigen kapazitätsarmen Anschlüffen auf dem Glaskolben, den Vorzug kleinerer Abmeffungen. Die RS 276 ift nur 150 mm hoch. Die Vorstufe eines mit der neuen Röhre RS 276 auszustattenden Amateursenders kann mit der neuen ECO-Röhre RS 289 spez. bestückt werden. Bei entsprechender Dimensionierung und Leistungsbemessung ist es felbst im 28-MHz-Band möglich, die RS 276 auf 60 Watt Hochfrequenzleiftung auszusteuern.

Im Handel find die neuen Amateurfenderöhren nicht erhältlich. Der Bezug der Senderöhren steht nur den lizenzierten DASD,-Sendeamateuren zu angemeffenem Preis offen. Wir würden es im Intereste des deutschen Kurzwellenwesens sehr begrüßen, wenn die tatkräftige Zusammenarbeit des DASD, mit der führenden deutschen Röhrenindustrie allmählich zur Schaffung einer lückenlofen Serie geeigneter Amateur-Senderöhren beiträgt.

W. W. Diefenbach, DE 955, D4MXF.



Berlin SO 16 · Michaelkirchstraße 41

Geschmackvolle Einband - Decke

zum Binden des gesammelten Funkschau - Jahrganges liefert Verlag zum Preise von RM. 1.40 zuzüglich 30 Pfennig Porto. Fehlende Einzelhefte können nachgeliefert werden.



Bastler Verlangt die neue

Bastler-Preisliste 1937 mit Schaltungen von

Radio-Holzinger

dem beliebten Fachgeschäft der Bastler

München · Bayerstraße 15

Ecke Zweigstraße · Tel. 59269/59259

Alle technischen Auskünfte kostenlos!

Verantwortlich für die Schriftleitung: Dipl.-Ing. II. Monn, München; für den Anzeigenteil: Paul Walde, München. Druck und Verlag der G. Franz'schen Buchdruckerei G. Emil Mayer, München, Luisenstraße 17. Ferneus München Nr. 53621. Postscheck-Konto 5758. - Zu beziehen im Postabonnement oder direkt vom Verlag. Preis 15 Pf., monatlich 60 Pf. (einschließlich 3 Pf. Postzeitungs-Gebühr) zuzüglich 6 Pf. Zustellgebühr. - DA 4. Vj. 1936: 16 000 o. W. - Zur Zeit ist Preisliste Nr. 2 gültig. - Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Bilder keine Haftung.