

# FUNKAMATEUR



## **Zeitschrift der GST**

- Nachrichtenausbildung
- Nachrichtensport
- Elektronik/Mikroelektronik
- Computersport

**7/87**

DDR 1,30 M · ISSN 0018-2833

# Funkwettkampf

GST-Kreisorganisation  
Berlin-Prenzlauer Berg  
testete neue Funksportdisziplin

(s. Beitrag in dieser Ausgabe)



**Vor Beginn des Wettkampfes: Einweisung der Zweier-Mannschaften und letzte Hinweise durch den Hauptkampfrichter**

**Maximal fünf Schuß stehen jedem Mannschaftsmitglied zur Verfügung, um drei Klappscheiben zu treffen. Für jede nicht getroffene muß eine Strafrunde gelaufen werden (r.).**

**Auch beim Frequenzwechsel ist die R-105 M wieder auf maximalen Antennenstrom abzustimmen. Nach erneuter Verbindungsaufnahme auf der Ersatzfrequenz sendet die Unterfunkstelle einen Spruch an die Hauptfunkstelle (u. l.).**

**Konzentriert hören zwei Kampfrichter den Funkverkehr zwischen den beiden Funkstellen mit. Verstöße gegen die Regeln des Funkbetriebsdienstes werden mit Strafsekunden geahndet. Schwerwiegende Verletzungen der Funkdisziplin führen zur Disqualifikation der Mannschaft (u. r.).**

Fotos: K. Theurich



Aus dem Rechenschaftsbericht des ZV der GST an den VIII. Kongreß

## **Auf dem Kurs des XI. Parteitages der SED – alle Kraft zur Erfüllung der Kongreßbeschlüsse**

Berichterstatter: Vizeadmiral Günter Kutzschebauch,  
Vorsitzender des Zentralvorstandes der GST

„Als sozialistische Wehrorganisation der DDR – so wurde auf dem XI. Parteitag der SED festgestellt – fördern wir in bewährter Weise die Wehrbereitschaft der Bürger unseres Landes. Diese Worte empfinden wir als große Anerkennung und hohe Würdigung unserer Arbeit, zugleich aber auch als Verpflichtung für weiteres erfolgreiches Wirken zum Nutzen der Landesverteidigung und für die Sicherung des Friedens.“ Nach diesen einleitenden Worten setzte der Redner fort: „Mit dem Blick auf die seit dem VII. Kongreß geleistete Arbeit können wir einschätzen und dem Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und seinem Generalsekretär, Genossen Erich Honecker, melden:

Die der sozialistischen Wehrorganisation der DDR in der Kongreßperiode übertragenen Aufgaben wurden mit den bisher besten Ergebnissen erfüllt! Auf der Grundlage einer zielklaren Orientierung durch die Partei der Arbeiterklasse hat unsere Organisation durch die tatkräftige Arbeit der Mitglieder und Funktionäre, der Ausbilder, Übungsleiter und Trainer einen erheblichen Beitrag zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Staates, zur kommunistischen Erziehung, zur Entwicklung einer hohen Wehrbereitschaft und Wehrfähigkeit der Bürger der

DDR und damit zur Sicherung des Friedens geleistet.“

Die Aufgaben in der vormilitärischen Laufbahnausbildung seien Jahr für Jahr zahlenmäßig erfüllt und die Qualität der Ausbildung sei verbessert worden. Die nach dem VII. Kongreß in Kraft getretenen präzisierten Ausbildungsprogramme hätten sich bewährt und durch die Konzentration der vormilitärischen Laufbahnausbildung auf Lehrgänge und durch die weitere Profilierung der Lagerausbildung habe deren Effektivität beträchtlich erhöht werden können.

Im Wehrsport haben Niveau und Vielfalt des Trainings und der Wettkämpfe deutlich zugenommen. Neue wehrsportliche Betätigungsmöglichkeiten werden durch den Computersport geschaffen. Hunderttausende Mitglieder und auch nicht in der GST organisierte Bürger unseres Landes beteiligen sich an Wehrspartakiaden, Reservisten-Dreikämpfen, Schützenfesten, Pokalwettkämpfen und Wehrsportfesten.

Bedeutende Fortschritte, sagte Vizeadmiral Kutzschebauch, wurden im Wehrkampfssport, in der Einbeziehung der Reservisten der NVA in eine regelmäßige wehrsportliche Tätigkeit der GST erreicht. Nahmen 1982 81 500 Reservisten an Dreikämpfen teil, so waren es im Par-

teitagsjahr 1986 mehr als 1,5 Millionen. Auch in den technischen Wehrsportarten, unter anderem in den Sektionen des Nachrichten- und Computersports, habe sich eine positive Entwicklung vollzogen. „Seit dem XI. Parteitag der SED wurden allein 90 Sektionen Computersport gebildet, die mehr als 1 400 Mitglieder umfassen.“

### **Friedenssicherung – oberstes Gebot**

„Der XI. Parteitag der SED beschloß Aufgaben, die weit in die Zukunft reichen, bis hinein in das nächste Jahrtausend. Die wichtigste Bedingung, sie erfüllen zu können, ist die Erhaltung des Friedens. Genosse Erich Honecker hat uns in seiner bedeutsamen Rede vor den 1. Sekretären der Kreisleitungen der SED mit Zuversicht erfüllt, als er feststellte: ‚Trotz der Kompliziertheit und Angespanntheit der internationalen Lage besteht die Chance, in ein atomwaffenfreies Jahrtausend einzutreten. So kühn diese Vorstellung sein mag,‘ sagte er, ‚es sind die realen Möglichkeiten vorhanden, das große Ziel zu erreichen.‘ Diese Erwartungen teilen auch die Mitglieder unserer Organisation mit allen friedliebenden Menschen der Welt. Von der Tribüne unseres VIII. Kongresses aus versichern wir, daß wir alles in unseren Kräften Stehende tun werden, damit die Chance, von der Genosse Erich Honecker sprach, genutzt wird!“

Durch unsere politische Arbeit gelte es, so der Vorsitzende des ZV der GST, immer wieder bewußt zu machen: „Noch immer drohen dem Frieden ernsthafte Gefahren von der Konfrontations- und Hochrüstungspolitik und von den Sternenkriegsplänen. Zugleich aber hat sich das internationale Kräfteverhältnis weiter zugunsten der Kräfte des Friedens, der nationalen Unabhängigkeit, der Demokratie und des sozialen Fortschritts verändert.“



## GST hat festen Platz im Leben der DDR

Aus der Grußadresse  
des ZK der SED an  
den VIII. Kongreß der GST

*In der im Namen des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands von seinem Generalsekretär, Genossen Erich Honecker, unterzeichneten Grußadresse an den VIII. Kongreß der GST heißt es unter anderem:*

Die Gesellschaft für Sport und Technik hat sich in den fünfundsiebzig Jahren seit ihrer Gründung einen festen Platz als sozialistische Webrorganisation im Leben der Deutschen Demokratischen Republik erworben. Gemeinsam mit der Freien Deutschen Jugend leistet sie einen bewährten Beitrag zur kommunistischen Erziehung der Jugend. Das gilt auch für die zunehmend breite Entwicklung des Wehrsports. Es entspricht den Interessen vieler Bürger und fördert zugleich ihre Bereitschaft und Fähigkeit zur Verteidigung des Friedens und des Sozialismus.

Vorbildlich wirken Zehntausende ehrenamtliche Funktionäre, Ausbilder und Übungsleiter im Sinne der Losungen „Mein Arbeitsplatz – mein Kampfplatz für den Frieden“ und „Ausbildungszeit ist Leistungszeit“.

Neue Anforderungen sind an alle Mitglieder Eurer Organisation gestellt. Hohe Qualität und Effektivität in der vormilitärischen Ausbildung, die weitere Entwicklung der Massenwehrsportarten – des Schießsports, des Militärischen Mehrkampfes und des Wehrkampfsports –, eine interessante Arbeit in den technischen Wehrsportarten und Spitzenergebnisse in den Disziplinen des Leistungssports sind die Ansprüche an die Gesellschaft für Sport und Technik. Davon werden auch die Leitungstätigkeit und das gesamte Organisationsleben geprägt.

Wir sind gewiß, daß die Beschlüsse des VIII. Kongresses alle Mitglieder der Gesellschaft für Sport und Technik mobilisieren werden, mit neuen Initiativen zur Sicherung des Friedens, zur erfolgreichen Gestaltung unserer Gesellschaft und zum zuverlässigen Schutz des Sozialismus beizutragen.

### Vom Sinn des Soldatseins im Sozialismus

Mit hoher Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft böten die Sowjetarmee und alle brüderlich verbundenen Armeen der sozialistischen Gemeinschaft die Gewähr dafür, daß jeder Versuch einer imperialistischen Aggression zum Scheitern verurteilt ist. „Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft der NVA dienen dem Frieden. Davon ausgehend gilt es die Frage zu beantworten, warum wir die Jugendlichen bereits vor dem Antritt des Wehrdienstes mit dem Sinn des Soldatseins im Sozialismus vertraut zu machen haben.“

Auch für unsere Tätigkeit ist es bedeutsam zu verstehen, daß die Anforderungen an Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft der NVA einen Stand erreicht haben, der es objektiv notwendig macht, daß jeder Soldat vom ersten Tag seines Wehrdienstes an seine militärische Aufgabe meistert.

Sich den Sinn des Soldatseins zu eigen zu machen, das bedeutet, das Wesen des Sozialismus und des Friedens historisch-konkret zu erfassen, die politischen Verhältnisse klassenmäßig zu beurteilen und daraus Motive für das eigene Handeln in der vormilitärischen Ausbildung und für den Wehrdienst abzuleiten.“

„Die NVA und die Grenztruppen der DDR erwarten von der GST und den anderen Erziehungsträgern,“ so stellt der Redner fest, „daß die auf den Ehrendienst vorbereiteten jungen Männer u. a. mit solchen Handlungsmotiven den Wehrdienst antreten wie:

Ich sichere den Frieden unter Einsatz all meiner Kräfte!

Ich schütze den Sozialismus mit der Waffe in der Hand, weil ich nicht will, daß die Waffen sprechen!

Ich tue alles, auch als Soldat, damit mein Land, meine Eltern, meine Freundin, meine Frau, meine Kinder, meine Freunde, mein Zuhause, mein Betrieb nicht im Kernwaffenkrieg untergehen!“

Die Ergebnisse der Wirtschafts- und Sozialpolitik der SED wären für die Jugendlichen, die heute mit 16 Jahren die vormilitärische Ausbildung beginnen oder als noch jüngere Kameraden die ersten Schritte im Wehrsport gehen, das bestimmende Grunderlebnis ... Gleichzeitig wäre zu berücksichtigen, daß die jungen Menschen von heute in einer komplizierten internationalen Situation aufwachsen.

Deshalb sei es auch für die GST notwendiger denn je, vor allem den jungen Menschen zu helfen, sich im internationalen Geschehen gut zurecht zu finden, die aktuellen, nicht selten widersprüchlichen Ereignisse immer klassenmäßig einzuordnen und daraus richtige persönliche Schlußfolgerungen zu ziehen.

### Auf Erfordernisse des wissenschaftlich-technischen Fortschritts einstellen

„Im Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revolution wächst die Bedeutung der Allgemeinbildung und der technischen Bildung als Grundlage für die allseitige Entwicklung der Persönlichkeit.“

Zum einen betrifft dies das Persönlichkeitsbild der GST-Mitglieder der achtziger Jahre. Die jungen Kameraden verfügen über hohe Bildung, sie arbeiten an rechnergestützten Produktionsanlagen, beherrschen effektive Verfahrenstechnologien, bedienen Roboter oder Computer und gehen in ihrer Freizeit ebenfalls mit moderner Technik um, z. B. mit Heimelektronik. Sie setzen große Erwartungen in die GST und stellen hohe Ansprüche an das Niveau der Ausbildung und des Trainings aber auch an die Persönlichkeitseigenschaften und fachlichen Qualitäten der Ausbilder und an das gesellschaftliche Leben in unserer Organisation.

Zum anderen haben wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln dazu beizutragen, technisches Interesse zu wecken und es durch die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten zu befriedigen.“

Hohe Ehrung: Armeegeneral Heinz Keßler, Minister für Nationale Verteidigung, heftet die höchste militärische Auszeichnung der DDR – den Scharnhorst-Orden – an die Fahne der GST Foto: ADN-ZB/Hiekel



### Neue Anforderungen und Aufgaben

Aus den Gegebenheiten und Anforderungen des qualitativ neuen Abschnittes der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft in der DDR würden sich auch qualitativ neue und größere Aufgaben für die GST ableiten.

„Worauf kommt es an?“

– Durch eine wirksame politisch-ideologische Arbeit gilt es, die Jugendlichen bereits vor Antritt ihres Wehrdienstes mit dem Sinn des Soldatseins im Sozialismus vertraut zu machen.

– Wir haben zu sichern, daß alle männlichen Jugendlichen die vormilitärische Ausbildung mit einem einheitlich hohen Niveau abschließen, an militärische Disziplin und Ordnung gewöhnt und körperlich leistungsfähig sind.

– In Ergänzung der vormilitärischen Laufbahnausbildung ist es notwendig, alle Lehrlinge und die Schüler der erweiterten Oberschulen in eine regelmäßige wehrsportliche Tätigkeit einzubeziehen.

– Alle ungedienten Reservisten sind dafür zu gewinnen, bis zu ihrer Einberufung zum Wehrdienst regelmäßig Wehrsport zu treiben, und für die gedienten Reservisten sind ausreichende Möglichkeiten für ihre wehrsportliche Betätigung zu schaffen.

– Neue Möglichkeiten des Wissenserwerbs und der Freizeitgestaltung müssen der Jugend durch die Informatik und den Computersport erschlossen werden.

– Durch die technischen Wehrsportarten der GST muß aktiver auf das Freizeitverhalten der Jugendlichen Einfluß genommen werden.

– Durch die bessere Nutzung der zur Verfügung stehenden personellen, materiellen und finanziellen Kräfte und Mittel sowie durch zweckmäßige Organisation gilt es, den weiteren Leistungszuwachs auf allen Tätigkeitsgebieten zu sichern.

– Die GST ist organisatorisch zu stärken und ihre Massenbasis planmäßig zu erweitern.

– Ordnung, Sicherheit und Disziplin sind ständig zu gewährleisten und zu entwickeln.

Damit sind in wenigen Sätzen die qualitativ neuen Aufgaben genannt, die höhere Ansprüche an unsere gesamte Arbeit stellen.“

### Ausbildungszeit ist Leistungszeit

Es gelte, überall die Ausbildung interessant zu gestalten. Dazu gehöre, den sozialistischen Wettbewerb von Mann zu Mann, von Gruppe zu Gruppe, von Ausbildungseinheit zu Ausbildungseinheit zu organisieren. Der Jugendliche müsse wissen: Habe ich die Normen erfüllt, entsprechen meine Leistungen den Bedingungen des Bestenabzeichens. „Damit wenden wir die Prinzipien des sozialistischen Wettbewerbs – Öffentlichkeit, Vergleichbarkeit, Wiederholbarkeit – an,“ sagte der Vorsitzende des ZV der GST, er stellte und beantwortete die Frage, welche Aufgaben in den einzelnen Laufbahnrichtungen vor uns liegen.

„Bei der Ausbildung in der Laufbahn Nachrichtenspezialist richten wir das Augenmerk auf die höhere Effektivität und Intensität der Ausbildung. In der konzentrierten Ausbildung der Tastfunker streben wir an, durch den Einsatz von computergestützten Ausbildungsmethoden vor allem die Fertigkeiten weiter auszuprägen und den Ausbildungsverlauf effektiv zu gestalten.“

Neue Anforderungen seien immer und zuallererst ein hoher Anspruch an das politische Verständnis, sie erfordern eine richtige Kampfposition. Es gelte, nachhaltiger als bisher alle Potenzen der Ausbildung für die Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen, die Gespräche mit den Jugendlichen zur Eingliederung in die Laufbahnausbildung zu führen, die wehrpolitischen Schulungsveranstaltungen lebensnah und interessant zu gestalten.

### Im Wehrsport breiter, vielfältiger und aktiver

„Im Ergebnis einer zielstrebigem wehrsportlichen Arbeit,“ so Vizeadmiral Kutzschebauch, habe sich seit dem VII. Kongreß „die gesell-

## Herzlich begrüßt: Die Gäste des VIII. Kongresses

Von den Kongreßdelegierten mit viel Beifall empfangen wurden die zahlreichen Gast-Delegationen des In- und Auslands. Besonders herzlich begrüßt wurde die Delegation des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands unter der Leitung des Mitglieds des Politbüros des ZK der SED und Minister für Nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Keßler. Der Delegation gehörten weiter an das Mitglied des Politbüros des ZK der SED und 1. Sekretär der Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt der SED, Siegfried Lorenz, die Mitglieder des ZK der SED Wolfgang Herger und Gerd Schulz, der Leiter der Abteilung Sport im ZK der SED, Rudi Hellmann und Generalmajor Werner Hübner, Abteilung für Sicherheitsfragen des ZK der SED.

Die Delegation des Ministeriums für Nationale Verteidigung wurde geleitet vom Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung und Chef der Politischen Hauptverwaltung der NVA, Generaloberst Horst Brüner. Ihr gehörten an die Stellvertreter des Ministers und Chefs der Teilstreitkräfte der NVA, Generaloberst Horst Stechbarth, Generaloberst Wolfgang Reinhold und Admiral Wilhelm Ehm sowie die Generale Heinz Handke, Sigmund Jähn und Klaus Ruthe.

Eberhard Aurich, Mitglied des ZK der SED und 1. Sekretär des Zentralrates der FDJ, leitete die Delegation des sozialistischen Jugendverbandes; das Komitee der Antifaschistischen Widerstandskämpfer war durch das Mitglied dessen Präsidiums, Herbert Hakenbeck, vertreten.

Begrüßt wurden auch die Delegationen unserer Bruderwehrgenerationen aus der VR Bulgariens, der SFR Jugoslawien, der Republik Kuba, der Mongolischen VR, der VR Polen, der SR Rumänien, der ČSSR, der UdSSR, der Ungarischen VR, der Koreanischen DVR und der SR Vietnam.

Als Ehrengäste nahmen am Kongreß die verdienstvollen Veteranen der GST Generalmajor a. D. Kurt Lohberger, ehemaliger Vorsitzender des Zentralvorstandes der GST, und die ehemaligen Stellvertreter des Vorsitzenden des ZV der GST Oberst a. D. Willy Baumgardt und Manfred Tomuschat teil.

Aufmerksam verfolgten die Delegierten die richtungswisende und erfahrungsvolle Beratung des höchsten Forums der sozialistischen Wehrorganisation

Foto: U. Jobo



schaftliche Position der sozialistischen Wehrorganisation in unserer Republik gefestigt. Den hohen Ansprüchen unserer Gesellschaft an die Leistungsfähigkeit ihrer Bürger und dem wachsenden Interesse der Werktätigen und Jugendlichen am Wehrsport wurde mit einem differenzierten System von Wettkämpfen, wehrsportlichen Massenveranstaltungen und Vorführungen entsprochen.

Die qualifizierte Ausbildung im Wehrsport und die umfangreichere Wettkampftätigkeit wirkten sich positiv auf die Festigung der Organisation, auf die Förderung der wehrsportlichen Mitarbeit und auf die Ausstrahlung unserer Organisation in der Öffentlichkeit aus."

Aus den vergangenen Wahlen sei eine wichtige Lehre vermittelt worden: Die aktive Betätigung in einer Wehrsportart ist direkt abhängig vom Wettkampfangesamt und davon, wie interessant und auch gesellig es dabei zugeht. In dieser Erfahrung stecke nicht nur eine tiefe Wahrheit, sondern zugleich auch das Rezept, der Schlüssel für den Erfolg.

„Im Nachrichtensport beabsichtigen wir, die Wettkampfdurchführung zu vereinfachen. Das Wettkampfangesamt wird vergrößert, der Anreiz zum regelmäßigen Übungs- und Trainingsbetrieb erhöht. Den Teilnehmern an der vormilitärischen Ausbildung und den Reservisten der NVA werden im Funkmehrkampf weitergehende Möglichkeiten geboten, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten zu festigen.

Mit dem Computersport bieten wir vielen Interessierten eine zukunftssträchtige, sinnvolle Freizeitgestaltung. Ausgehend von den mittlerweile in allen Bezirken und an der Funktionärschule existierenden Computerkabinetten und in den inzwischen aktiv arbeitenden 90 Sektionen Computersport mit mehr als 1400 Mitgliedern wird diese Entwicklung zielstrebig weitergeführt. Wir nutzen auch auf der Grundlage von Vereinbarungen die in Betrieben und Einrichtungen vorhandene Basis für den Computersport. Wir werden uns weiterhin auf das Erlernen der Programmiersprache und die Herstellung von Programmen konzentrieren.

Als wir vor einem Jahr auf der 9. Tagung des Zentralvorstandes beschlossen, den Computersport aufzubauen, hofften wir, daß sich das jüngste Kind unserer Wehrsportarten schnell entwickeln würde. Durch das große Engagement zahlreicher Funktionäre, Ausbilder und Übungsleiter des Nachrichtensports sind unsere Erwartungen weit übertroffen worden. Das gibt uns die Gewißheit, mit seiner weiteren Verbreitung einen zunehmenden Nutzen für die Persönlichkeitsentwicklung und für die Landesverteidigung zu leisten."

Um den gewachsenen Anforderungen an den Wehrsport gerecht zu werden gelte es, wie es im Bericht des ZV der GST an den VIII. Kongreß heißt, überall eine solche Arbeitsweise zu fördern, die eine wehrpolitische Erziehung und wehrsportliche Wettkampftätigkeit auf höherem Niveau gewährleistet. „Dem werden wir gerecht, indem wir die wehrpolitische Erziehung immer im engen Zusammenhang mit den wehrsportlichen Maßnahmen organisieren, die ehrenamtliche Arbeit stärker entwickeln und die Tätigkeit der Präsidien sowie der Bezirks- und Kreisfachkommissionen vervollkommen, ihre Eigenverantwortlichkeit erhöhen und ihre Befugnisse erweitern. Im überarbeiteten Statut ist dem Rechnung getragen. Diesem Anliegen entspricht auch der Vor-

schlag des Sekretariats des Zentralvorstandes, einheitliche Sportverbände in allen Wehrsportarten zu schaffen."

### Alle Kraft für die Verwirklichung der Beschlüsse des VIII. Kongresses

Ausgerüstet mit den Orientierungen und Erfahrungen unseres VIII. Kongresses geht es jetzt darum, die in der „GST-Verpflichtung XI. Parteitag der SED" und in den Kampfprogrammen enthaltenen Ziele und Aufgaben bis zum 38. Jahrestag der DDR vollständig und in hoher Qualität zu erfüllen.

Von unserem Kongreß rufen wir alle Mitglieder unserer Organisation und die Teilnehmer an der vormilitärischen Ausbildung auf, eine neue breite Masseninitiative zur Erfüllung der vor uns stehenden Aufgaben auszulösen.

Der mit dem 38. Jahrestag der DDR beginnende sozialistische Wettbewerb soll unter dem Motto stehen:

### GST-Auftrag VIII. Kongreß - Wort und Tat

#### für unseren sozialistischen Friedensstaat

Wir können konstatieren, daß die sozialistische Wehrorganisation der Deutschen Demokratischen Republik - wie auf dem XI. Parteitag des SED festgestellt wurde - in der Periode vom VII. zum VIII. Kongreß die Wehrbereitschaft der Bürger in bewährter Weise gefördert hat.

In „bewährter Weise", das verlangt auch, sich stets dem Neuen zu stellen. Unser schöner Name „Gesellschaft für Sport und Technik" verpflichtet uns, ständig neuen Ansprüchen in Sport und Technik gerecht zu werden.

In „bewährter Weise", das heißt für jede Kameradin und für jeden Kamerad der GST: Das Wirken in der sozialistischen Wehrorganisation bereichert ihren ganz persönlichen Lebensinhalt.

Die erlebnisreich gestaltete Ausbildung - das ist der Erfolg des Ausbilders. Die exakte Organisation - das ist der Erfolg des Funktionärs. Ein erfolgreiches Schützenfest - das ist der Stolz des Übungsleiters. Der gute Platz im Wettbewerb - darüber freut sich der Beste, das beflügelt das Kollektiv. Der Sieg im Wettkampf - das ist ein Erfolgserlebnis, erreichbar für jeden auf entsprechender Stufe ...

Wenn wir in bewährter Weise unsere nächste Kongreßperiode angehen, mit Zuversicht in unsere Leistungskraft, mit der Gewißheit der Unterstützung unserer Gesellschaft, insbesondere der SED, dann ist das unser Mitwirken an der kommunistischen Erziehung der Jugend, an der Stärkung des Sozialismus, an der Sicherung des Friedens.

(Zwischentitel von der Redaktion)

\*

In den vom VIII. Kongreß der GST neugewählten Zentralvorstand wurden aus dem Bereich des Nachrichtensports folgende Mitglieder gewählt:

Herbert Götz (56), Diplomingenieurökonom, Mitglied des Präsidiums des Radioklubs der DDR, Sigrid Lesiewicz (47), Lehrmeister, Ausbilder im Nachrichtensport der GST, Fritz Markert (48), Ingenieur, Sektionsleiter im Nachrichtensport der GST und Dieter Sommer (41), Diplomstaatswissenschaftler, Leiter der Abteilung Nachrichtenausbildung im ZV der GST.

Ihnen allen unser herzlichster Glückwunsch!

### Acht Fragen nach dem VIII.



Auf der Rückfahrt nach Berlin hatte FUNK-AMATEUR Gelegenheit, Eberhard Beyer, Y25CO, Vorsitzender des GST-Kreisvorstandes Berlin-Prenzlauer Berg, nach seinen Eindrücken zu fragen ...

Als Mitglied und Funktionär der GST macht mich stolz, welche hohe Wertschätzung unsere Wehrorganisation in der DDR erfährt. Das kam vor allem in der Grußadresse des Zentralkomitees der SED zum Ausdruck. Zugleich ist es Anerkennung für die geleistete Arbeit und für unser fortwährendes Bemühen, die Wehrbereitschaft unserer Bürger zu erhöhen und ihre Wehrfähigkeit zu verbessern.

Was nimmst du mit nach Hause?

Für mich waren Rechenschaftsbericht und Diskussionsbeiträge ein hervorragender und inhaltsreicher Erfahrungsaustausch. Vieles vom Gesagten läßt sich direkt in unserer Kreisorganisation anwenden.

Zum Beispiel?

In unserem Stadtbezirk haben wir zwar kein Computerkabinett, dafür aber einige Betriebe, die solche Technik besitzen. Mit diesen nehmen wir jetzt Kontakt auf. Sobald die Fragen der Nutzung geklärt sind, gründen wir auch entsprechende Sektionen.

Was versprichst du dir davon?

Zum einen nutzen wir die im Territorium vorhandenen Reserven. Zum anderen ist die Arbeit mit den Kleincomputern derzeit sicher eine der attraktivsten Möglichkeiten, die die GST technisch Interessierten, vor allem Jugendlichen bietet. Und, wer erst einmal dabei ist, der entdeckt erfahrungsgemäß auch schnell, daß wir noch viel mehr zur sinnvollen Freizeitgestaltung bieten.

*Wie beurteilst du die Nachwuchsarbeit in deinem Stadtbezirk?*

Mit diesem Problem werden wir uns nach dem Kongreß noch beschäftigen. Die Unterschiede zwischen den Sektionen sind einfach zu groß. Hervorzuheben ist die gute Arbeit mit dem Nachwuchs an der Klubstation Y45ZO.

*Und wie läuft die vormilitärische Laufbahnausbildung?*

In unserer Kreisorganisation bilden wir einen Zug Nachrichtenspezialisten aus, von dem jeder Teilnehmer um das GST-Qualifizierungsabzeichen kämpft. Ziel der Kameraden ist es, Leistungen zu vollbringen, die es ermöglichen, am Ende des Ausbildungsjahres mindestens jeden Dritten mit dem Bestenabzeichen auszeichnen zu können.

*Was unternimmt ihr, um die Reservisten in die Arbeit einzubeziehen?*

Was das betrifft, so kann ich sagen, wir haben spürbare Fortschritte erreicht. An unserem Traditionswettkampf um den „Werner-Prochnow-Pokal“ für den besten Funker des Stadtbezirks nehmen im 35. Jahr der GST etwa 50 Nachrichtensportler teil. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Gerade der Funkmehrkampf ist eine gute Möglichkeit, die Reservisten zu aktivieren. Bedenkt man aber, daß wir im Stadtbezirk 155 Nachrichtensportler haben, so ist zu erkennen, daß das Erreichte noch lange nicht das Erreichbare ist.

*Welche Vorhaben stehen sonst noch im Plan 1987?*

Unsere Funkamateure sind noch bis Dezember anlässlich des Stadtjubiläums besonders aktiv. Vor allem die Sonderamateurfunkstellen repräsentieren dabei Berlin, die Stadt des Friedens, auf den Bändern. Darüber hinaus leisten unsere Klubstationen viel Öffentlichkeitsarbeit, indem sie mit ihren Amateurfunkgeräten bei Presse-, Stadtbezirks- und Wohngebietsfesten für die Mitarbeit in der GST werben.

Text/Foto: K. Theurich

## Y35GST QRV beim VIII.

Bravourös hat die Sonderamateurfunkstelle zum VIII. Kongreß Y35GST ihre Ziele gemeistert: 2 200 Verbindungen insgesamt konnten hergestellt werden; 1 000 mehr als geplant! Erreicht wurden 81 Länder, 175 Kreiskenner, alle Kontinente, Unionsrepubliken der Sowjetunion und alle sozialistischen Staaten.

Die im Schichtbetrieb arbeitenden OMs aus dem Gastgeberbezirk arbeiteten, davon überzeugte sich FUNKAMATEUR, mit hohem persönlichen Einsatz, mit ihrem ganzen Wissen und Können und sehr diszipliniert. Schöner Lohn für die anstrengenden Tage waren solche QSOs wie das mit Mike, YN3EO (Michael Lüdemann, Y25OE), der sich von einem Solidaritätseinsatz in Nicaragua meldete und dem VIII. GST-Kongreß beste Ergebnisse wünschte.

Nach Information von R. Mohr, Y35GST

Dirk Fietsch  
war jüngster  
Kongreßdelegierter



Dirk, gebürtiger und ansässiger Torgauer, Schüler der 8. Klasse, arbeitet mit Luat und Liebe in einer Sektion „Junge Funker“. „Schuld“ daran ist mit Sicherheit sein Vater, Y26SM. Jener, GST-Kreisvorstandsvorsitzender in Torgau und wie sein Sohn Delegierter des VIII. Kongresses der GST, brachte vor ungefähr zwei Jahren – bestimmt nicht zufällig – einen Peilempfänger „Greif“ mit nach Hause. Inzwischen sind Dirk und der Nachrichtensport eins. Das spürt man an seiner Begeisterung, und das brachte erste Erfolge beim Funkpeilen.

So ist es auch verständlich, wenn er während der Kongreßtage etwas wehmütig an seine Freunde dachte, die bei der zur selben Zeit stattfindenden 12. DDR-Pioniermeisterschaft um nachrichtensportliche Trophäen rangen. Trost für ihn – der einmal Offizier der NVA werden möchte –, in der Woche nach dem Kongreß wird er sein Amateurfunkwissen bei der SWL-Prüfung beweisen.

Text/Foto: K. Theurich

*FUNKAMATEUR* setzt in den nächsten Ausgaben die Berichterstattung vom VIII. Kongreß fort. Die Zeitschrift „konkret“ veröffentlicht in ihrer August-Ausgabe die vollständigen Kongreßmaterialien.

## Die SED kann sich stets auf uns verlassen!

Aus dem Brief der Delegierten des VIII. Kongresses an den Generalsekretär des ZK der SED, Genossen Erich Honecker

*Hochverehrter Genosse Erich Honecker!*

*Wir versichern Ihnen, daß die Mitglieder und Funktionäre der sozialistischen Wehrorganisation der DDR einmütig zur Politik der Partei der Arbeiterklasse stehen und entschlossen sind, alle ihnen übertragenen Aufgaben in hoher Qualität zu erfüllen.*

*Die Atmosphäre in den Kollektiven der GST ist geprägt vom Streben nach hervorragenden Leistungen, um mit Initiative und Tatkraft mitzuhelfen, die auf das Wohl des Volkes und auf die Sicherung des Friedens gerichteten Beschlüsse des XI. Parteitages der SED zu erfüllen ...*

*Wir betrachten es als eine grundlegende Aufgabe, die Jugendlichen bereits bis zum Antritt ihres Wehrdienstes mit dem Sinn des Soldatseins im Sozialismus vertraut zu machen.*

*Durch die wehrpolitische Erziehung, die vormilitärische Ausbildung und den Wehrsport wollen wir zur Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten beitragen, die ihre Heimat lieben und jederzeit bereit*

*sind, ihre patriotische Pflicht zur Verteidigung von Frieden und Sozialismus zu erfüllen ...*

*Besonders orientieren wir uns dabei im Wehrsport darauf, Veranstaltungen und Wettkämpfe durchzuführen, die entscheidend auf die Wehrkrafterhaltung der ungedienten und gedienten Reservisten gerichtet sind.*

*Unter der bewährten Führung der SED werden die Mitglieder und Funktionäre der sozialistischen Wehrorganisation der DDR die Beschlüsse des VIII. Kongresses der GST mit besten Ergebnissen erfüllen ...*

*Wie bedanken uns besonders für die uns anlässlich unseres VIII. Kongresses verliehene hohe Auszeichnung mit dem Scharnhorst-Orden und versprechen:*

*Zu jeder Stunde kann sich die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands auf die Mitglieder der Gesellschaft für Sport und Technik verlassen!*

15. Mai 1987

Die Delegierten  
des VIII. Kongresses der GST

Premiere bei der Kreiswehrspartakiade Berlin-Prenzlauer Berg

## Sprechfunkwettkampf

Schon seit den frühen Morgenstunden des 11. April herrschte im Bezirksausbildungszentrum Schönholz bei strahlendem Sonnenschein reges Treiben: Es war der Tag der Kreiswehrspartakiade des Berliner Stadtbezirks Prenzlauer Berg. Auch wir Kameraden der Grundorganisation „John Schehr“ des VEB Funk- und Fernmeldeanlagenbau waren mit mot. Schützen, Militärkraftfahrern und Nachrichtenspezialisten vertreten. Für letztere gab es eine Premiere: den Sprechfunkwettkampf, etwas abgewandelt, auf unsere Möglichkeiten „zugeschnitten“. Anleitung zum Handeln war der Beitrag „Ein neuer Funkwettkampf in der Erprobung“ von Dr. Wieduwilt in FUNKAMATEUR 4/1987, S. 167.

Unser Nachrichtenzug trat mit neun Zweiermannschaften zum Wettkampf an. Die Kameraden waren größtenteils Bewerber für militärische Berufe – künftige Offiziere, Fähnriche und Unteroffiziere der Nationalen Volksarmee – und sie zeigten für diese neue Wettkampfform großes Interesse.

Die Vorbereitung übernahm der Kreisausbildungsleiter Nachrichten Prenzlauer Berg, Kamerad Chobe. Es erwies sich als günstig, die Hinweise für die Auswertung des Wettkampfes in Tabellenform zusammenzufassen und sie für die Funküberwachung, sowie von den Kampfrichtern an den Funkstellen zu nutzen.

Der erste Trupp trat an. Auf das Kommando „Start“ liefen die beiden Kameraden zu den 80 Meter entfernt stehenden Funkgeräten R-105 M. Haupt- und Unterfunkstelle wurden durch die Wettkämpfer besetzt, die vorbereiteten Funkunterlagen vom Kampfrichter übergeben, der dann den Betriebsdienst an Ort und Stelle überwachte. Akkumulatoren, Sprechgarnitur und Antenne waren angeschlossen, alle Bedienelemente befanden sich in der Stellung „Aus“ bzw. auf Linksanschlag. Für manchen Kameraden wurde das in der Aufregung zum Problem, denn die Prämissen einer guten Funkverbindung sind Hörbarkeit „5“, maximale Antennenabstimmung, genau eingestellte Frequenz und die arretierte Skaleneinstellung.

Jetzt erfolgte die Verbindungsaufnahme zwischen den Funkstel-

len und der Spruch austausch. Der Spruchumfang war auf zehn Gruppen beschränkt. Auch so war eine reale Wertung möglich. Nachdem die Unterfunkstelle den Spruch quittiert hatte, gab die Hauptfunkstelle das mit der TDF verschlüsselte Signal, den 40 Meter entfernten Luftgewehrschießstand zu besetzen. Mit maximal fünf Schuß mußten drei Ziele bekämpft werden, die bei uns Klappscheiben waren. Jedes nicht getroffene Ziel zog eine 80 Meter lange Strafrunde nach sich. Wir machten leider den Fehler, bei direktem Gegenlicht schießen zu lassen.

Anschließend ging es zurück zu den Funkstellen. Nach der erneuten Verbindungsaufnahme folgten das Signal „Gehen Sie auf Ersatzfrequenz“ (verschlüsselt), ein Spruch von der Unterfunkstelle an die Hauptfunkstelle sowie die Quittung. Sofort nach der Beendigung des Funkverkehrs spurteten die Kameraden zum Ziel. Der Letzte des jeweiligen Trupps war ausschlaggebend für die Zeitmessung. Die Gesamtzeiten, einschließlich der Strafzeiten für Fehler im Betriebsdienst, lagen zwischen elf und 21 Minuten.

Um eine optimale Auswertung zu erreichen, richteten wir zwei Funkgeräte zur Funküberwachung ein; eines auf der Arbeits-, das zweite auf der Ersatzfrequenz. Jedes Gerät war mit einem Kampfrichter besetzt. Weiterhin stellten wir neben jede R-105 Reserveakkus, um bei Ausfall schnell wechseln zu können – selbstverständlich mit der entsprechenden Auszeit.

Wir haben vor, bei der Ausbildung bzw. bei anderen Wettkämpfen den Funkbetriebsdienst mitzuschneiden und anschließend mit den Teilnehmern auszuwerten.

Da zu unserer Premiere auch viele Interessierte anwesend waren, werden wir zur nächsten Veranstaltung dieser Art eine Möglichkeit schaffen, den Funkbetriebsdienst über Lautsprecher auszustrahlen, weil der Wettkampf dann auch für die Zuschauer verfolgbare und miterlebbare wird. Bei uns hat sich die Meinung durchgesetzt: Diese Wehrspartakiade war ein Höhepunkt im Ausbildungsjahr und gab Ansporn für die weitere Ausbildung.

H. Herold

Während es bei der Arbeit in der Funkrichtung auf einen exakten Betriebsdienst und eine sichere Aufnahme der Signale ankommt, ...

... heißt es, die Fehler beim Schließen mit dem Luftgewehr durch schnelles Absolvieren der Strafrunden soweit wie möglich wettzumachen

K. Theurich



# Nikolai auf Heldenspuren

Nachrichtensoldaten der GSSD  
erfüllen Vermächtnis ihres Vorbildes mit hohen Leistungen

Auf dem Appellplatz ist die Nachrichteneinheit Titerin angetreten. Laut wird der Held der Sowjetunion Gardeleutnant Zyban aufgerufen. „Hier!“ kommt es kräftig aus den Reihen der angetretenen Soldaten. Der es ruft, trägt nicht den goldenen Heldenstern, ist auch kein Gardeleutnant. Er heißt Nikolai Michailowitsch Grinik, Gardesergeant, und hat das Recht erkämpft, sich beim Appell für den Helden Zyban zu melden. Das wappenförmige Abzeichen an der Uniformbrust weist ihn als Träger des Bestentitels aus. Und das mit gutem Grund, denn Nikolai wurde im ersten Monat des neuen Ausbildungsjahres der Beste seiner Kompanie in der Nachrichtenspezialausbildung und im Politunterricht.

## Vor 44 Jahren am Dnepr ...

Das Bett von Pjotr Fedotowitsch Zyban steht an der Stirnwand des Kompanieschlafsaals. Auf einem Fresko ist dargestellt, wie der Gardeleutnant des 120. mot. Schützenregiments mit seinem Nachrichtenzug in den Septembertagen des Jahres 1943 über den Dnepr setzt, um eine Nachrichtenverbindung mit dem westlichen Ufer herzustellen. Gegen die Übermacht der Faschisten hielten die Soldaten ihren Brückenkopf, bis die Hauptkräfte eintrafen. Nikolai Griniks Blick schweift oft über das Bild und die Heldenbüste. Er kennt die Geschichte aus dem Politunterricht und auch aus Erzählungen von Regimentsveteranen. Der pensionierte Generalleutnant Serotinkin hat zum Beispiel darüber berichtet, wie das kleine Landungsboot nach einem Treffer sank und die Nachrichtensoldaten den kalten Fluß durchschwammen. Im Schutze der Dunkelheit legten sie ein Grabensystem mit Scheinstellungen an und täuschten den Gegner über ihre wirkliche Stärke. In diesem Gefecht fiel der Zugführer.

## Die Heldentat spornt an

Nikolai war den Generalworten im Zimmer des Kampfrubms mit besonderem Interesse gefolgt. Ging es doch um ihm bekannte Orte. Schließlich stammt der Gardesergeant aus dem ukrainischen Winniza. Keine 200 Kilometer trennen seine Heimatstadt vom Dnepr, mehr als 1 200 aber von seiner Garnison in der DDR. Und gerade hier begegnet er Pjotr Zyban. Das fordert seinen Ehrgeiz heraus. Wenn es ihm als gelerntem Dreher aus dem Traktorenwerk auch nicht leichtfiel, sich in die Nachrichtentechnik hineinzufinden, so spornte ihn das Beispiel der Heldentat in seiner Heimat doch an.

Das Bett des Helden der Sowjetunion Pjotr Zyban in der Einheit Titerin



Einer, der Nikolai dabei tatkräftig unterstützte, ist Oleg Martinzew, der Komsomolsekretär der Nachrichtenkompanie. Er organisierte für die Gruppen- und Truppführer einen Zirkel, in dem sie sich in den verschiedenen Nachrichtenbetriebsarten üben können. Sergeant Wladimir Anatoljewitsch Bonjakin, ein gelernter Fernmeldemonteur aus Abakan bei Krasnodar, übernahm seine Leitung.

Wenn Wladimir im Frühjahr in die Heimat zurückkehrt, übergibt er seine Funktion an Nikolai Grinik. So hat es Oleg Martinzew schon fest eingeplant. Der zukünftige Konstruktionsingenieur aus Kemerowo hat in den ersten beiden Studienjahren an der Technischen Hochschule schon einige Komsomolerfahrten gesammelt, deshalb wird ihm beim militärtechnischen Zirkel keine „Kaderlücke“ unterlaufen. Daß der Jugendfunktionär den richtigen „Riecher“ gehabt hat, zeigt ja auch der heutige Appell, auf dem Nikolai als Wettbewerbssieger ausgezeichnet wird.

Als bester Nachrichtentrupp wird gleich darauf der von Unterseergeant Gangan aufgerufen. Verschmitzt lächelnd nimmt der stämmige Schwarzschoß aus Moldawiens Hauptstadt Kischinjew die Glückwünsche von Hauptmann Titerin entgegen. Noch vor wenigen Monaten hat er oft in Briefen seiner Freundin Walja über seine Schwierigkeiten mit dem militärischen Leben im allgemeinen und der Nachrichtentechnik im besonderen erzählt. Das war an einer Unteroffiziersschule in der Sowjetunion, an der er, von Hause aus Traktorist, zum Mechaniker für Nachrichtengeräte ausgebildet wurde. Vorbereitet hat er sich im militärtechnischen Zirkel, in dem ihm Wladimir Bonjakin half, das Wissen und Können von der Unteroffiziersausbildung in die Truppenpraxis zu überführen. Nun trägt er das Abzeichen mit der Umschrift „Otlitschnik sowjetskoj Armii“ (Bester der Sowjetarmee), die Klassifizierungsstufe 2 und das Militärsportabzeichen.

## Impulse für den Wettbewerb

Die regimentsspezifische Komsomolinitiative „Leben und kämpfen wie Pjotr Fedotowitsch Zyban“ hat dem sozialistischen Wettbewerb Impulse verliehen. Sie beschränkt sich nicht auf die bloße Popularisierung der Heldentaten der Frontkämpfer, sondern befähigt die jungen Nachrichtensoldaten, das Vermächtnis ihres Vorbildes mit hohen Leistungen zu ehren.

Text/Fotos: J. Sell

Hauptmann Titerin mit den Sergeanten Bonjakin, Grinik und Martinzew



# Computersport der GST

Erste Erfahrungen zur jüngsten Sportart

Seit der Gründung des Computersports in der GST wurde in allen Bezirksorganisationen mit hoher Einsatzbereitschaft daran gearbeitet, die materiellen und personellen Voraussetzungen zu schaffen sowie Sektionen zu bilden, in denen, wie dem VIII. Kongreß der GST berichtet wurde, schon weit über 1400 Mitglieder aktiv an der Profilierung der jüngsten Nachrichtensportart mitwirken.

Mit Interesse nahmen Delegierte und Gäste des Kongresses Ergebnisse des Computersports auf. So auch die besten Programme aus den Einsendungen zum ersten Computersportwettbewerb. Diese und die jüngste Vergangenheit zeigen, die Mikrorechentechnik hat in der GST ihren festen Platz gefunden. Nun geht es darum, den gut begonnenen Weg in höherer Qualität fortzusetzen.

Erwiesen ist: Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten des Computers lassen den Sektionen viel Raum zur theoretischen und praktischen Arbeit. Das Ziel der Sektionstätigkeit

ist das immer bessere Beherrschen der Mikrorechentechnik, die Nutzung des Computers bis an seine Leistungsgrenze. Im Grundrhythmus BASIC werden den Teilnehmern Grundkenntnisse vermittelt, die ihnen helfen, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit anderen Programmiersprachen und Computern zu erwerben. Anspruchsvolle Aufgaben zu Softwarelösungen, die die Ausbildung interessanter machen, werden angestrebt, unter Verwendung der jeweils effektivsten Programmiersprache.

Nunmehr wurde der 1. Computersportwettbewerb abgeschlossen und ausgewertet. Eine Jury unter Vorsitz des Leiters der Abteilung Nachrichtenausbildung im ZV der GST, Dieter Sommer, ermittelte

für den 1. Platz die Kameraden A. Zerbst und W. Röder von der Sektion Computersport der GST an der Handelshochschule Leipzig;

für den 2. Platz Kamerad L. Hammer aus Riesa und

für den 3. Platz Kamerad M. Höding aus Wolmirstedt.

Die Sieger und Plazierten werden gemeinsam mit denen des 2. Computersportwettbewerbs gegen Ende des Jahres zur Auszeichnung nach Berlin eingeladen werden.

In Auswertung des 1. Computersportwettbewerbs seien an dieser Stelle einige Hinweise für zukünftige Teilnahmen gestattet. Die Aufzeichnung auf Magnetbandkassette ist mit Handaussteuerung übersteuert aufzunehmen. Das Kassettengerät muß entsprechend den Herstellerangaben eingestellt sein (Tonkopf, Aufnahmebeschwindigkeit – der Tonkopf sollte vorher gereinigt werden). Obwohl einige Programme unsauber aufgezeichnet wurden, konnten alle eingesehen werden, so daß in Zukunft auf das Listing verzichtet werden kann. Eine Kurzbeschreibung der Software ist für die weitere Bearbeitung unbedingt erforderlich und muß deshalb beigelegt sein.

E. Paul

## Aufruf zum 2. Computersportwettbewerb

Der Zentralvorstand der GST ruft anläßlich des 70. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution alle Interessenten am Computersport zum 2. Computersportwettbewerb auf. Jeder Teilnehmer bzw. jedes Kollektiv kann sich mit einem Programm zu einem oder mehreren der folgenden Themen beteiligen:

1. Agitationsgrafik zum 70. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution – Computergrafik als Stand- bzw. Laufbild (3 bis 5 Minuten);

2. Wissenstest zum Wehrsport in der GST – Fragen zu einer Wehrsportart, die von der Testperson zu beantworten sind – Analyse und Bewertung des Wissens der Testperson;

3. Reaktions- und Geschicklichkeitstest – entsprechend der Ausbildung in einer Wehrsportart werden die Reaktionsfähigkeit und Geschicklichkeit der Testperson ermittelt und der Wissensumfang der Testperson bewertet.

**Teilnahmebedingungen:**

1. Es können ein oder mehrere Programme eingereicht werden, die alle auf dem KC 85/3 lauffähig sein müssen;

2. Angaben zum Autor/Autoren, wie Name – Vorname – Wohnanschrift – Geburtsdatum – Beruf – Grundorganisation/Sektion/Arbeitsgemeinschaft;

3. Angaben zum Programm, wie Bezeichnung – Programmiersprache – Länge in Bytes – Kurzbeschreibung – Bedienungsanleitung;

4. Aufzeichnung des Programms (2mal hintereinander) auf einer Magnetbandkassette (erhält der Einsender zurück), die mit der Bezeichnung des Programms sowie mit dem Namen und der Anschrift des Autors/der Autoren beschriftet sein muß.

Die Programme werden nach folgenden Kriterien bewertet:

A. Programmgestaltung und Inhalt  
– agitative Wirksamkeit – Korrektheit

des fachlichen Inhalts – Aussagefähigkeit und Originalität – fehlerfreier Ablauf des Programms bei allen möglichen Eingaben – grafisches Niveau;

B. Internes Programmaiveau

– Beständigkeit gegenüber Bedienungsfehlern – Übersichtlichkeit des Programms und der verwendeten Algorithmen – Arbeit mit Unterprogrammen;

C. Programmdokumentation

– Qualität – inhaltliche Gliederung – Genauigkeit und Verständlichkeit der Formulierungen.

Eine Jury bewertet die Einsendungen. Die Au-

toren der besten Programme werden ausgezeichnet. Der Zentralvorstand der GST behält sich vor, ausgewählte Programme in der Zeitschrift FUNKAMATEUR zu veröffentlichen. Die Autoren werden selbstverständlich in üblicher Weise honoriert.

Die Einsendungen zum 2. Computersportwettbewerb sind bis zum 31. 10. 1987 zu richten an:

GST-Zentralvorstand  
Abt. Nachrichtenausbildung  
Langenbeckstraße 36–39  
Neuenhagen  
1272



## Die Fernmeldetruppe für elektronische Kampfführung des Heeres der BRD-Bundeswehr (2)

Selbstverständlich ist die Eloka kein Bestandteil der Bundeswehr-Fernmeldetruppe für sich. Sie hat vielmehr eine „Dienstleistungsfunktion“ für taktische militärische Verbände, bedient sich elektronischer Übertragungswege der weiteren Fernmeldestrukturen (Funk, Richtfunk, Fernschreib, Fernsprech). Diese Dienstleistungsfunktion beschrieb die Bundeswehr-Zeitschrift „Soldat und Technik“ folgendermaßen:

*„Alle Auswertkräfte sowie die Führungskomponenten sind das Herz der Elektronischen Kampfführung und bilden zusammen mit der Fernmeldeaufklärungszentrale die Eloka-Zentrale des jeweiligen Großverbandes (Division, Korps – d. Autor), bei der auch die Fernmeldeverbindungen zur Meldungserstattung auflaufen. Ein Leiter der Aufklärung steuert Erfassung und Auswertung. Er ist für die Meldungserstattung an die Bedarfsträger verantwortlich. Die Eloka-Zentrale meldet ihre taktischen Ergebnisse in taktischen Meldungen an den Großverband. Der Stab des Großverbandes erteilt entsprechend dem Auftrag und dem Aufklärungsplan die erforderlichen Einzelaufträge an die unterstellten Eloka-Kräfte und informiert die Eloka-Zentrale über die Lage.“*

Und wieder ein Bedrohungs-„Argument“

Auch für Eloka muß – sicher um den Glauben bei den Lauschern, Ätherspionen und Störern der Bundeswehr zu wecken und aufrechtzuerhalten, mit ihrem unsichtbaren, oft aber hörbaren elektronischen Krieg gegen die sozialistischen Staaten und Armeen etwas Gutes zu tun – die sattsam bekannte Mär von der Bedrohung aus dem Osten herhalten.

Die „Soldat und Technik“-Definition dafür: *„Alle elektronischen Mittel eines Feindes, sowohl diejenigen, mit denen er aktiv in Erscheinung tritt, als auch solche, mit denen er – nach außen hin passiv – im Verborgenen wirkt, stellen ... eine Bedrohung dar.“*

Nun kann sich der potentielle Leser zitierter Zeitschrift unter den „aktiven“ und „passiven“ Bedrohungsmitteln möglicherweise schwer et-

was vorstellen; daher folgt eine Erläuterung. Die aktiven Mittel sind nach Bundeswehrlesart Funk- und Richtfunkverbindungen, Radar, Licht- und Infrarotstrahler der NVA und der mit ihr verbündeten sozialistischen Armeen. Und bei den passiven Bedrohungsmitteln wird es nun ganz schlimm: Elektronische Schutzmaßnahmen (!), Wärmebildgeräte, Infrarotsichtgeräte, Restlichtverstärker sind es, die die *„elektronische Bedrohung der NATO durch die Streitkräfte des Warschauer Paktes“* offenkundig werden lassen.

Gewiß, militärisches Nachrichtenübertragungsgerät ist nicht dazu gedacht, Glückwunschtelegramme zu übermitteln, Schäferstündchen zu belauschen. Militärische Nachrichten- und elektronische Mittel haben ihre eigene Funktion – es kommt darauf an, zu welchem Zweck, mit welcher Absicht und von wem sie genutzt werden.

Der Schoß, aus dem die Eloka kriecht ...

... ist die „Fernmeldeschule und Fachschule des Heeres für Elektrotechnik“ in Feldafing am Starnberger See. Mit sichtlichem Stolz vermeldet „Soldat und Technik“, daß diese Schule, die seit 1956 festen Bestand in der Bundeswehr hat, *„an die Tradition der Heeresnachrichtenschule in Halle anknüpft, welche zu ihrer Zeit eine der anerkanntesten und fortschrittlichsten (!) Schulen der (faschistischen – d. Autor) Wehrmacht gewesen war.“*

Von den vier Lehrgruppen soll uns die mit der Bezeichnung „Lehrgruppe B“ interessieren. Es ist die, die in sogenannten vier Inspektionen Offiziere, Reserveoffiziere und Unteroffiziere für die elektronische Kampfführung ausbildet. Ausbildungsbereiche dabei sind die Fernmeldeaufklärung gegen Sprechfunk-/Richtfunk- und Tastfunk-/Schreibfunkverbindungen sowie Elektronische Aufklärung gegen Ortungs- und Leitdienste.

Lehrgänge über elektronische Gegenmaßnahmen und Sprachlehrgänge in Russisch und Tschechisch, Eloka-Einweisunglehrgänge für

Truppenführer und Eloka-Stabsoffiziere (in Brigaden und Divisionen des Heeres der Bundeswehr tätig – d. Autor) und für Offiziere der NATO gehören zu den Aufgaben der Lehrgruppe.

Für die praxisnahe Ausbildung der Eloka-Kräfte stehen, wie „Soldat und Technik“ vermeldet, das Luftlandfermeldebataillon 9 mit der ihm zugeordneten Gebirgsfermeldekompanie 8 für elektronische Kampfführung zur Verfügung. Beide sind in der General-Fellgiebel-Kaserne (benannt nach dem General und Inspizienten der Nachrichtentruppe der faschistischen Wehrmacht) in Starnberg-Maxhof stationiert. Das Bataillon gehört zu den *„fallschirmspringenden Verbänden der Bundeswehr“* und der Teil 2 seines Auftrages lautet, nicht nur bei Übungen als Einsatzbataillon der 1. Bundeswehr-Luftlandedivision zu handeln. Eingeplant in das Aggressionskonzept ist auch die Gebirgsjägerkompanie 8. Sie ist die Elektronische-Kampfführungs-Kompanie einer Division im Rahmen des II. Korps. Ein in das Erziehungskonzept der Bundeswehrführung passendes geistig-politisches Bild erhalten die hier Auszubildenden unter anderem mit dem Fernmeldemuseum an der Schule. Bezeichnenderweise läßt *„Soldat und Technik“* diesmal eine Lücke: *„Im Laufe der Jahre wurden hier über 2000 Ausstellungstücke zusammengetragen. Es sind Dokumente, Vorschriften, Geräte, Waffen und Uniformen. Das älteste Gerät, ein Feldtelegraf von 1880, das modernste ... ein Entwicklungsmuster eines Fernschreibgerätes von 1965 ...“* Kein Wort darüber, welchen Raum Reichswehr und faschistische Wehrmacht mit ihrem „Glanz und Gloria“ einnehmen. Kein Wort darüber, daß gerade diese Lücke ausschlaggebend für die Geisteshaltung der noch kalten Krieger auf Ätherwellen ist. Gut nur – wir wissen es. Wir richten uns darauf ein zu verhindern, daß diese Krieger „heiß“ werden.

F. Noll/E. Halentz

### Technische Mittel der Eloka der Bundeswehr

Entsprechend der Forderung der Bundeswehrführung, *„elektromagnetische Ausstrahlungen des Gegners aufzuklären und zu stören“* ergehen an die elektronische Rüstungsindustrie der BRD lukrative Aufträge, die benötigten Geräte, Anlagen und Systeme für die Eloka bereitzustellen. So unter anderem

**Aufklärungsempfänger** mit sehr hoher Empfindlichkeit, störungsfreier Aufnahme unterschiedlichster Signale;

**Empfangsanlagen und Zentralen** mit zentralisierten Anlagen zur Aufnahme fremden Funkverkehrs, die mit wenigen, aber leistungsfähigen Antennen, mit Verstärkern und Verteilern für die Empfangsplätze (mehrere Empfänger zur Überwachung von Frequenzen und gleichzeitigem Suchempfang) gewährleistet wird,

**Peilgeräte** an verschiedenen Standorten sollen *„die Ortsfeststellung der elektromagnetischen Strahlungsquellen des Feindes“* ermöglichen. Dafür werden Röhrenpeiler (erfassen die magnetische Komponente der elektromagnetischen Welle) und Phasenpeiler (erfassen die elektrische Komponente – den Phasenunterschied) eingesetzt;

**Antennenanlagen** mit äußerster Leistungsfähigkeit für den Empfang, die Peilung und Störung. Der Trend geht zu Antennen mit schmalen Öffnungswinkeln, um die Richtwirkung zu erhöhen;

**Suchempfangler** überwachen als sogenannte Panoramacmpfänger oder Wellenanzeiger große Frequenzbereiche;

**Analysiergeräte** geben die technischen Werte von empfangenen elektromagnetischen Ausstrahlungen an (Funk, Radar u. a.);

**Auswertegeräte** fußen auf den Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung. Zum Einsatz kommen freiprogrammierbare Datenverarbeitungsanlagen.

**Störsender** *„sind autonome Waffensysteme, deren Waffenwirkung die ausgesendete Hochfrequenzenergie ist. Sie bestehen aus einer Empfangsanlage, einem Hochleistungssender und der Stromversorgung“* sowie einer *„Antenne mit hohem Wirkungsgrad ... in Feindrichtung“*.

Zusammengestellt nach „Soldat und Technik“ 11/1982

## Werk für Fernsehelektronik – Optoelektronik-Zentrum der DDR

Die größte Industriestadt der DDR ist Berlin. Hier haben von den 129 zentralgeleiteten Industriekombinaten 18 ihren Sitz und einen beachtlichen Teil ihrer Produktion (etwa 5,6 Prozent der industriellen Warenproduktion). Darunter dominiert die Elektrotechnik/Elektronik mit 16 Prozent der DDR-Produktion dieses Zweiges. Besondere Verantwortung trägt deshalb die Hauptstadt bei der Meisterung der Schlüsseltechnologien. In einer Beitragsfolge zum 750jährigen Jubiläum berichten wir über die dabei erreichten Ergebnisse.

Eng verbunden mit den Hochtechnologien ist das zum Kombinat Mikroelektronik Erfurt gehörende Werk für Fernsehelektronik Berlin (WF). Seine Geburt erlebte es im Herbst 1945, als Aktivisten der ersten Stunde mit Unterstützung sowjetischer Spezialisten aus einem zerstörten ehemaligen Rüstungsbetrieb das WF schufen. Schon im gleichen Jahr konnte mit der Entwicklung und dem Musterbau von Nachrichtenübertragungsgeräten begonnen werden. Zwei Jahre später wurden Glühlampen, Neonleuchtröhren und Elektronenröhren produziert. 1950 erhielt das Werk den Auftrag, für den sowjetischen Fernsehempfänger „Leningrad T2“ die komplette Röhrenbestückung und die 9-Zoll-Bildröhre zu liefern. Dieser Auftrag leitete zugleich die erste Großserienproduktion von Bildröhren in Europa ein. Das WF schuf auch mit die Voraussetzungen für die Einführung des Fernsehens in der DDR. 1984 begann die Fertigung von Farbbildwiedergaberöhren, für die das Werk Alleinhersteller in der DDR ist.

Mit der stürmischen Entwicklung der Mikroelektronik setzte um das Jahr 1970 auch die einer anderen Schlüsseltechnologie ein – der Mikrooptoelektronik. Mikrooptoelektronische Bauelemente sind Halbleiter, die – vereinfacht gesagt – Licht in Strom und Strom in Licht umwandeln bzw. beide Wandlungsarten gekoppelt durchführen können. Der Ende der 70er Jahre auch in unserer Volkswirtschaft sprunghaft ansteigende Bedarf an solchen Bauelementen führte zu der Entscheidung, dafür im WF eine Fertigungsstätte aufzubauen, die 1979 als Jugendobjekt in Betrieb genommen wurde.

In der ersten Etappe ging es vorrangig darum, herkömmliche Technik durch Halbleiterbauelemente abzulösen, also z. B. die Glühlampe durch Leuchtdioden zu ersetzen. Sie sind uns heute längst im Alltag vertraut, sei es beim Rundfunkempfänger oder im Trabant. Heute kommt keine Robotersteuerung, kein CAD/CAM-Arbeitsplatz mehr ohne Optoelektronik aus. Inzwischen geht es um Bauelemente, die neuartige Lösungen auf vielen Gebieten ermöglichen: CCD-Sensoren für die Informationstechnik, Anzeigebauelemente für flache Displays sowie Laserdioden und Empfangsdioden für die Lichtwellenleitertechnik.

Das WF, Alleinhersteller für die Mikrooptoelektronik in der DDR, produziert derzeit ein Sortiment von mehr als 60 Bauelementen, darunter Lichtemitterdioden (LED), Zifferanzeigebauelemente, IR-Sender-, Empfängerbauele-

# 750 JAHRE BERLIN 1987



Als Jugendobjekt wird der Bereich Optoelektronik im WF realisiert. Das Wettbewerbsziel 1987: 75 Millionen LED-Bauelemente Foto: V. Stark



Auf peinlichste Sauberkeit und Genauigkeit kommt es bei der Chip-Herstellung für optoelektronische Bauelemente an; Blick in einen sogenannten Reinstraum Foto: BZ/Olm

mente und Koppler, Flüssigkristall- (LCD) und ladungsgekoppelte (CCD) Bauelemente. Ein Großteil davon entstand in Kooperation mit der AdW und der Humboldt-Universität.

Die Probleme in der Beherrschung dieser Technologie liegen vor allem in der Materialspezifik. Während die Mikroelektronik an das Silizium gebunden ist, ist dieses Material für die Optoelektronik nur teilweise einsetzbar; es eignet sich nicht für die Erzeugung von Licht aus Strom.

Man fand neue Halbleitermaterialien in den sogenannten A III/B V-Verbindungen. Legt man eine Spannung an die LED an, entsteht je nach Materialbeschaffenheit ein anderes Licht. Solche Materialien sind Galliumphosphid (grünes Licht), Galliumarsenidphosphid (gelb bis rot) und Galliumarsenid (infrarot), eben Elemente der III. und V. Hauptgruppe des Periodensystems. Für die Herstellung dieser Werkstoffe muß übrigens ein Aufwand betrieben werden, der noch wesentlich höher liegt als bei üblichen Mikroelektronik-Bauelementen.

Die Produktion von optoelektronischen Bauelementen ähnelt in vielen den aus der Mikroelektronik bekannten Technologien. Ausgangspunkt sind nach dem Scheibenprozeß die nur 0,3 mm x 0,3 mm großen Chips, die auf Trägerstreifen aufgeklebt, gebondet und schließlich mit Epoxidharz vergossen werden. Rund, rechteckig, quadratisch, dreieckig in den Durchmessern 3 bis 5 mm findet man diese Leuchtdioden dann in Konsumgütern, wissenschaftlichen Geräten, in Maschinen und Fahrzeugen. Wie wichtig es ist, das Produktionsaufkommen zu erweitern und dabei auch alle Wege der Intensivierung zu gehen, macht dieser Vergleich deutlich: Mit der Produktion von 5-mm-LED im Wert von 20 Millionen Mark beeinflusst das WF in den Anwenderbetrieben eine Warenproduktion von 20 Milliarden Mark!

Der weiterhin stark steigende Bedarf an optoelektronischen Bauelementen ist für die Beschäftigten des WF Grund, in diesem Jahr 75 Millionen LED-Bauelemente zu produzieren und so den Bedarf der Volkswirtschaft abzudecken. R. Schmid

Am „Preis der Berliner Zeitung für Spitzenleistungen in Wissenschaft und Technik 1987“ wird sich auch das WF beteiligen. So konnte im März das Forschungsvorhaben „Ausbeute-steigerung und Effizienzerhöhung bei Leuchtdioden-Chips“ erfolgreich abgeschlossen werden. Im Ergebnis können 1987 etwa 7 Millionen Leuchtdioden zusätzlich gefertigt werden.

Eine Neuentwicklung ist das LED-Kompaktbauelement VQH 601 für den Einsatz z. B. als Kassettenfachhinterleuchtung, das aus einem roten und fünf grünen LED-Chips (Leuchtsegment je 3,25 mm x 2,5 mm) besteht. Vorbereitet werden auf dieser Basis weitere Flachbandbauelemente für vielfältige Einsatzgebiete. Der Clou im Konsumgüterbereich wird eine LCD-Wohnraumuhr sein, die mit einem Potpourri bekannter Berlin-Melodien auch weckt.

# Kleincomputer in der DDR – eine Übersicht (3)

Dr. H. GUTZER

Die Betriebssysteme der Kleincomputer KC 87, KC 85/3 und „Z 1013“ sind umfangreicher und leistungsfähiger. Einen wesentlichen Anteil daran haben die gesamte Bildschirmsteuerung und die Nutzungsmöglichkeiten von Druckern, elektronischen Schreibmaschinen, Spielhebeln u. a. Den umfangreichsten Service bietet hier im Vergleich das Betriebssystem des KC 85/3.

**3.2. Basissoftware:** Basis- oder Hilfssoftware soll die Herstellung von Programmen unterstützen. Da sie selbst umfassenden Speicherplatz und darüber hinaus eine alphanumerische Arbeitsweise (Tastatur und Bildschirm) fordert, müssen hier die Computer „LC 80“ und Poly 880 in der Grundversion unberücksichtigt bleiben. Dem eingangs betrachteten Werkzeugcharakter des Computers in den verschiedenen technischen, naturwissenschaftlichen und künstlerischen Disziplinen entsprechen die Computer KC 87, KC 85/3 und „Z 1013“, sofern sie mit BASIC-Interpreter genutzt werden. Alle drei BASIC-Interpreter benötigen einen Speicherplatz von etwa 10 KByte. Bei der Arbeit mit einem BASIC-Modul (KC 87 und KC 85/3) geht dies nicht zu Lasten des frei verfügbaren Schreib-Lese-Speichers für den Nutzer.

Die BASIC-Interpreter des KC 87 und des „Z 1013“ sind weitgehend identisch. Änderungen ergeben sich aus dem unterschiedlichen Bildschirmformat (siehe 1.2.). Der „Z 1013“ versteht auch keinerlei Farbinformationen, da

er nur für den Schwarz/Weiß-Betrieb konzipiert wurde. Beide Interpreter verwenden aber die gleiche Zeichenbildtabelle und verfügen damit auch über die gleichen Pseudografikzeichen.

Die Unterschiede zum BASIC-Interpreter des KC 85/3 sind größer. Das betrifft insbesondere den Umgang mit Vollgrafik und Farbe. Der KC 85/3 hat auch ein größeres Zeilenformat und eine Zeichenbildtabelle mit anderen Pseudografikzeichen. Dennoch sind, sofern es sich nicht um Vollgrafikprogramme handelt, die Programmanpassungen auf einen anderen Typ meist ohne große Probleme möglich. Ursache dafür ist die generelle Orientierung der Entwickler der BASIC-Interpreter für die DDR-Kleincomputer am MSX-BASIC-Dialekt.

Ansicht der Platine des Mikrorechnerbausatzes „Z 1013“ mit 16-KByte-RAM-Speicher

Foto: R. Besser

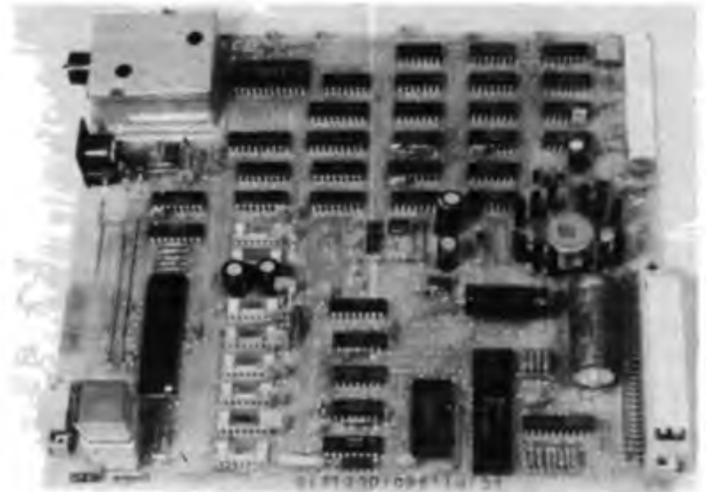


Tabelle 3: Technische Parameter des Mikrorechnerbausatzes „Z 1013“

Bezeichnung:	Mikrorechnerbausatz „Z 1013“
Hersteller:	VEB Robotron-Elektronik Riesa
Bauform:	bestückte und geprüfte Leiterplatte mit abgesetzter Folienflachtastatur
Abmessungen:	215 mm × 230 mm
Stromversorgung:	12 V/1 A Wechselstrom (extern)
Mikroprozessor:	U 880 D
Schreib-Lese-Speicher:	16-KByte-RAM
Festwertspeicher:	2-KByte-ROM (Betriebssystem)
Speichererweiterung:	bis maximal 64 KByte
Tastatur:	Folienflachtastatur mit 32 Tasten, alphanumerisch
Anzeigeeinheit:	Schwarzweiß-Fernsehgerät
Bildaufbau:	32 Zeilen mit 32 Zeichen, etwa 250 verschiedene Zeichen (Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen, Grafikzeichen)
Grafikmöglichkeiten:	quasigrafisch mit 146 verschiedenen Grafiksymbolen
externer Speicher:	Kassettenmagnetbandgerät
Ein- und Ausgabe:	8 Kanäle eines E/A-Tores (U 855 D)
externe Anschlüsse:	Buchse Fernsehgerät (VHF) Buchse Kassettenmagnetbandgerät
Programmiersprache:	BASIC, Maschinenkode
Zusatzanschlüsse:	15poliger und 58poliger Steckverbinder

Tabelle 4: Technische Parameter des Lerncomputers „LC 80“

Bezeichnung:	Lerncomputer „LC 80“
Hersteller:	VEB Mikroelektronik „Karl Marx“ Erfurt
Bauform:	Einplatinenrechner mit hexadezimaler Tastatur
Abmessungen:	310 mm × 255 mm
Stromversorgung:	12 V/1 A Gleichstrom
Mikroprozessor:	U 880 D
Schreib-Lese-Speicher:	1-KByte-RAM
Festwertspeicher:	2-KByte-ROM (Betriebssystem)
Speichererweiterung:	ROM – 10 KByte, RAM – 3 KByte
Tastatur:	25 Tasten (16 Hexadezimal, 7 Funktionen, Rücksetz, Interrupt)
Anzeigeeinheit:	6stellige Siebensegmentanzeige
externer Speicher:	Kassettenmagnetbandgerät
Ein- und Ausgabe:	12 Kanäle eines E/A-Tores (U 855 D)
externe Anschlüsse:	Buchse Kassettenbandgerät Buchse Stromversorgung
Zähler/Zeitgeber:	4 Zähler/Zeitgeber (U 857 D)
Tonausgang:	Fernsprechhörerkapsel
Programmiersprache:	Maschinenkode U 880 D
Zusatzanschlüsse:	26poliger und 58poliger Steckverbinder

# Elektronisches Zimmerthermometer mit erweiterter Analoganzeige

U. REISER

Die bisher veröffentlichten Schaltungen haben meist einen kleinen Temperaturbereich oder die Ablesegenauigkeit ist zu gering. Mit dem vorliegenden Gerät ist durch die Kaskadierung von zwei Schaltkreisen A 277 D ein Anzeigebereich von 22 K möglich. Mit der Wahl der Betriebsart Punktbetrieb läßt sich so eine Ablesegenauigkeit von 0,5 K erreichen. Der Aufwand an Bauelementen wurde entsprechend der möglichen Ablesegenauigkeit der Analoganzeige sowie aus Platzgründen auf ein Minimum reduziert.

## Analoganzeige

Für die Anzeige der Temperatur wurde eine Kaskadierung von zwei IS A 277 D gewählt. Die Besonderheit besteht in der Doppelverwendung der Leuchtdioden (Bild 1). Die Ausgänge Pin 5 bis Pin 15 beider IS sind parallelgeschaltet. Der Vorteil besteht in der Einsparung von Leuchtdioden und einer kleineren Skale. Die Leuchtdiode VD12 am Pin 4 des A1 zeigt den oberen Betriebsbereich der Skale sowie (beim Verlöschen der Skale)

eine positive Meßwertüberschreitung an. Die Leuchtdiode VD13 signalisiert die Betriebsbereitschaft des Gerätes bei Unterschreitung in negativer Richtung [1]. Der Spannungsteiler R1 bis R5 zur Referenzspannungserzeugung wird mit der positiven stabilisierten Spannung von 8,2 V aus dem Steuerteil betrieben. Er wurde für einen Spannungshub von 3,2 V bis 6,0 V berechnet. Die angegebenen Widerstandswerte sind entweder mit Einstellreglern oder durch Widerstandskombinationen zu realisieren. Das ist besonders für den Gleichlauf und den gleitenden Übergang von A1 und A2 notwendig. Die Beschaltung des Pin 2 beider IS mit R6 und R7 ermöglicht es, den LED-Strom bis etwa 20 mA einzustellen. Zur Anpassung der LED-Ströme an die Umgebungshelligkeit kann ein Fototransistor entsprechend [2] eingesetzt werden. Durch die Art der Beschaltung der Leuchtdioden an die IS erfolgt ein Punktbetrieb der Skale. Somit ist das Aufleuchten von zwei LEDs einer Zwischenstufe von 0,5 K zuzuordnen. Die Schaltung nach Bild 1 ist auf einer zweiseitigen Leiterplatte von 50 mm x 80 mm aufgebaut.

## Temperaturmeßwandler

Das Kernstück dieser Baugruppe ist der Doppel-Operationsverstärker B 2761 D (Bild 2), dessen erstes System als Meßspannungsverstärker und dessen zweites als Konstantstromquelle für den Temperaturfühler arbeitet (Bild 3).

### - Konstantstromquelle

Als Temperaturfühler dient ein als Diode geschalteter Transistor SF 136. Durch ihn fließt ein stabilisierter Strom von 0,8 mA bis 1 mA. Die Stabilität der Stromquelle wird durch die als Referenzelement verwendete Leuchtdiode (rot) VD1 bestimmt [3], [4]. Der Konstantstrom ist abhängig von der Flußspannung der LED bzw. von der Größe des Widerstandes R6.

### - Meßspannungsverstärker

Er hat die Aufgabe, die am Fühler auftretende Spannungsänderung von  $-2 \text{ mV/K}$  auf  $0,12 \text{ V/K}$  für den Steuereingang des A 277 D (Pin 17) zu verstärken. Da der Temperaturkoeffizient des Fühlers negativ ist, muß der Operationsverstärker als nichtinvertierender Verstärker arbeiten. R2 wird zunächst so eingestellt, daß an beiden Eingängen etwa gleiche Spannungswerte liegen. Dabei liegt am Ausgang eine gegen Masse bezogene positive Spannung [5], [6]. Der Verstärker wird nun mit R9 auf 3,2 V (bei  $6^\circ\text{C}$ ) und mit R13 auf 6,0 V (bei  $27^\circ\text{C}$ -Wasserbad) abgeglichen.

## Stromversorgung

Die Stromversorgung des Operationsverstärkers erfolgt durch zwei Einweg-


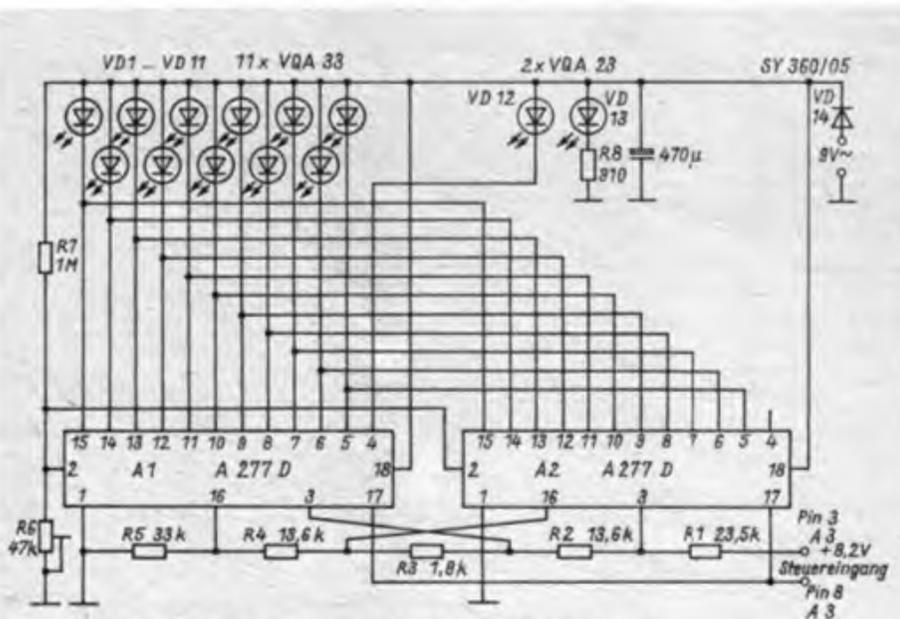
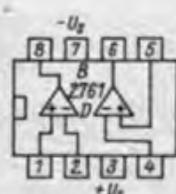


Bild 1: Stromlaufplan der Analoganzeige des Zimmerthermometers

Bild 2: Anschlußbelegung des Doppel-Operationsverstärkers B 2761 D (unten)

Bild 3: Stromlaufplan des Meßspannungsverstärkers des Zimmerthermometers (rechts)

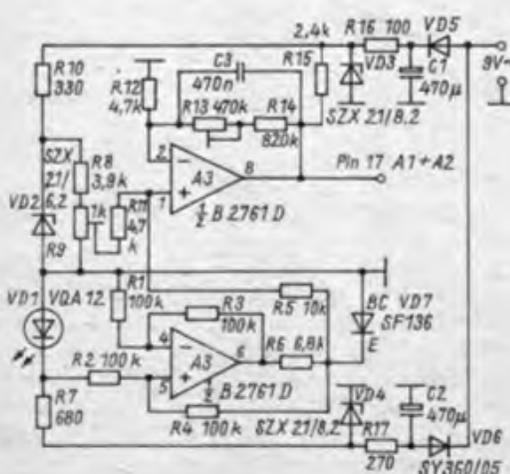

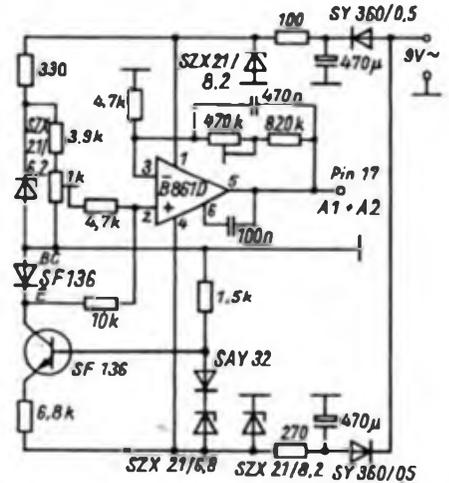
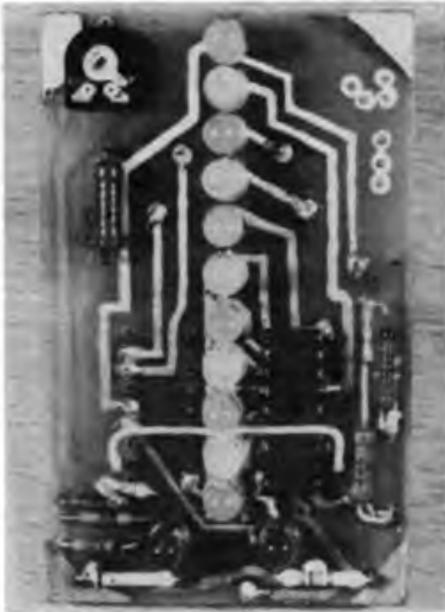


Bild 4: Ansicht der Platine mit der Analoganzeige (links)

Bild 5: Ansicht der Platine mit dem Meßspannungsverstärker (Mitte)

Bild 6: Variante für den Meßspannungsverstärker

Gleichrichterschaltungen aus einer Wechselspannung von 9 V. Beide Spannungen werden durch Z-Dioden auf einen Wert von jeweils 8,2 V stabilisiert. Die Stromversorgung des Anzeigeteils erfolgt mit einer Einweggleichrichtung und Ladekondensator.

**Anmerkung**

Entsprechend der Ausschreibung des FA-Konstruktionswettbewerbs (3 Schaltkreise) wurde die Konstantstromquelle

mittels Operationsverstärker aufgebaut. Da die Beschaffbarkeit eines Doppel-Operationsverstärkers nicht immer möglich ist, habe ich zunächst eine Variante mit einem B 761 (B 861) und einem Transistor ausprobiert (Bild 6).

**Literatur**

[1] Dahms, H.; Elschner, H.; Rödiger, G.: Anwendung der IS A 277 D, radio-fernsehen-elektronik 30 (1981), H. 12, S. 757

[2] Dahms, H.; Elschner, H.; Rödiger, G.: LED-Ansteuererschaltkreis A 277 D, radio-fernsehen-elektronik 30 (1981), H. 10, S. 615  
 [3] Jakubasch, H.: Elektronischaltungen mit dem OPV A 109 D, „electronica“, Band 182, Militärverlag der DDR, Berlin 1980, 1. Auflage, S. 53  
 [4] Jakubasch, H.: Leuchtdioden und ihre Anwendung, „electronica“, Band 149, Militärverlag der DDR, Berlin 1977, 1. Auflage, S. 60  
 [5] Schlenzig, K.: Elektronische Leuchtanzeigen, Bauplan 53, Militärverlag der DDR, Berlin 1983, 1. Auflage  
 [6] Kühne, H.: Schaltbeispiele mit dem OPV A 109 D „electronica“, Band 170, Militärverlag der DDR, Berlin 1979, 1. Auflage, S. 44

# Mikroelektronik-Baustufen für den POLYTRONIC A-B-C (13)

Dipl.-Ing. K. DEISTUNG

## 6. Stufe F: Schalten mit Mikroelektronik

### 6.1. Einordnung

Elektronische Schalter ersetzen immer mehr die elektro-mechanischen. Außer einer Materialeinsparung ergeben sich höhere Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Geräte. Trotz intensiver Forschung im Bereich elektrischer Kontakte gilt auch heute noch allgemein: „Mit dem Einzug der Elektronik in alle Bereiche unseres Lebens haben sich die vielfältigen, störenden Erscheinungen an den Kontakten so stark summiert, daß heute die elektrischen Kontakte zu einem Schwerpunkt der Unzuverlässigkeit elektrischer und elektronischer Anlagen gehören.“ [24]

Als elektronische Schalter sind Dioden, Transistoren, Thyristoren u. a. als Einzel-

bauelemente bekannt. Um den Anwendungsbereich elektronischer Schalter zu erweitern, wurden auch hier IS entwickelt, die jeweils einen erweiterten speziellen Bereich erschließen.

Zwei Vertreter für diese Schalter-IS sind die Hall-IS B 461 G (Bastlertyp R 461), die magnetisch betätigt wird, und die Schwellspannungs-IS A 302 D. Für den hier vorgesehen Einsatz wurden beide IS auf einer Platine angeordnet (Bild 6.2). Jede IS hat nur vier Anschlüsse (+U, Masse, Ein- und Ausgang), so ergibt sich ein recht übersichtliches Bild, da außerdem die Betriebsspannungen für beide IS gleich sind. Eine Diode VD sorgt für den Verpolungsschutz. Zur Stromversorgung werden 6 V verwendet (Batterie oder Netzteil). Bild 6.1 zeigt die Leiterseite der Platine.

Um die Schaltung variabler zu gestalten,

wird die Hall-IS über vier verdrehte Litzendrähte (0,25 mm<sup>2</sup>, 200 mm lang) mit der Platine verbunden. Wer nur die Hall-IS nutzen will, kann an die vier Litzendrähte gleich Verbindungsklemmen mit verschiedenfarbenen Kabelhülsen montieren (1 – bl., 2 – ge., 3 – ws., 4 – gn). Die Bauelemente der Stufe F sind in Tafel 1.1 angegeben (FA 9/1986, Seite 433).

### 6.2. Hall-Schaltkreis

Kernstück der IS ist ein Hall-Generator [17], [25]. Er besteht aus einem dünnen Halbleiterplättchen. Die beiden Schmalseiten besitzen linienhafte Kontakte zur Einspeisung eines Steuerstroms. In der Mitte der Längsseite befinden sich Punktkontakte zur Entnahme der Hallspannung im Millivolt-Bereich (Bild 6.3). Der fest eingestellte Steuerstrom erzeugt im Halbleiterplättchen ein homogenes Strömungsfeld. Wirkt jetzt senkrecht ein Magnetfeld ein, lenkt es die Ladungsträger infolge der Lorentz-Kraft aus. Zwischen den Punktkontakten entsteht die Hallspannung. Sie wird innerhalb der IS verstärkt. Diese Spannung steuert einen Trigger und dieser den Open-Kollektor-Ausgangstransistor.

Das Magnetfeld kann dem Hall-Element,

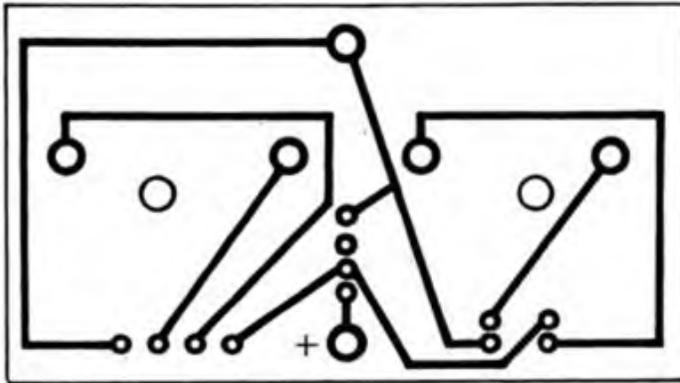


Bild 6.1: Platinenlayout für den Schalter-IS-Baustein (links)

Bild 6.2: Bestückungsplan für die Platine des Schalter-IS-Bausteins (unten)

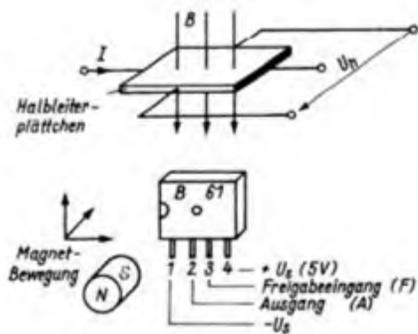
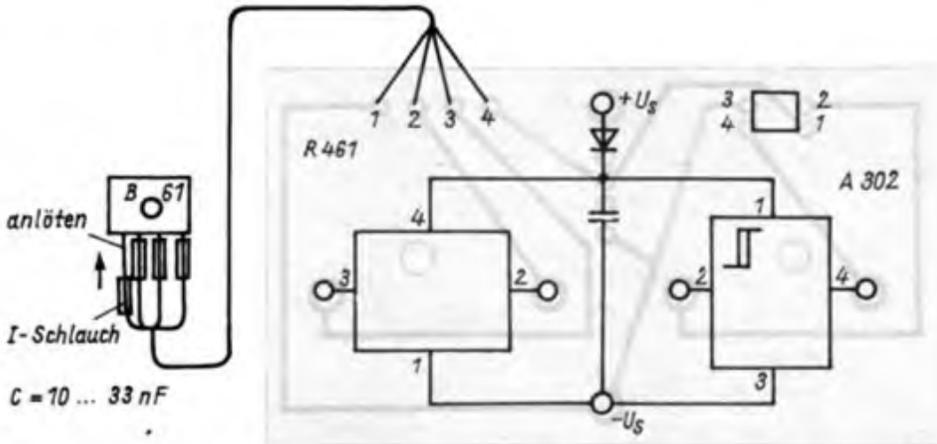


Bild 6.3/6.4: Prinzipdarstellung des Hall Generators (oben) und Auslösung und Anschlußbelegung der Hall-IS (unten)

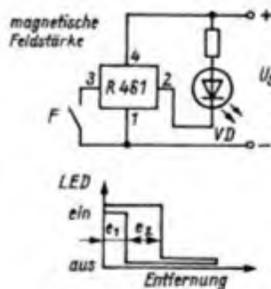


Bild 6.5/6.6: Prüf- und Testschaltung für die Hall-IS B(R) 461 G (oben) und Darstellung der Schaltpunkte einer Hall-IS B(R) 461 G (unten)

Magnet	$e_1/\text{mm}$	$e_2/\text{mm}$
klein	0,5 ... 1,5	0,5 ... 1
groß	6 ... 8	3 ... 5
Kombination	10 ... 15	5 ... 20

das an der IS mit einem Punkt gekennzeichnet ist, aus allen Richtungen zur Auslösung des Schaltvorganges (stets mit dem Magnet-Südpol zum Punkt) genähert werden, Bild 6.4 (der Magnet-Nordpol an der anderen Seite ergibt eine geringere Empfindlichkeit). Neben der kontaktlosen magnetischen Beeinflussung kann die IS über einen Freigabeingang gesteuert werden [26].

### 6.3. Schaltbeispiele

Bild 6.5 gibt eine Prüf- und Testschaltung an. Der offene Freigabeingang F(3) liegt auf H und muß nicht beschaltet werden. Am Ausgang A(2) liegt eine LED, die den Schaltzustand anzeigt. Jetzt nähert man der IS einen Magnet. Je nach magnetischer Feldstärke erfolgt der Schaltvorgang in einer bestimmten Entfernung von der IS (evtl. Magnet drehen). Wird jetzt F an Masse gelegt (Magnet an der IS, LED leuchtet), muß die LED erlöschen, die IS ist also in Ordnung. Es ist zweckmäßig, die Südpolseite des Magneten zu kennzeichnen, um bei den weiteren Versuchen nicht erst probieren zu müssen.

Zur Feldstärkebeurteilung werden die Magnete abwechselnd der IS genähert (Schaltung nach Bild 6.5). Je größer die Entfernung bis zum Schalten, desto größer ist auch die Feldstärke des Magneten. Der Ausschaltpunkt liegt stets ein Stück weiter entfernt als der Einschaltpunkt; das ist die Schalthysterese  $I_1$  im Bild 6.6. In der Kombination beider Magnete vergrößern sich  $I_1$  und  $I_2$ . Dazu wird der kleine Magnet mit zwei bis vier Lagen Papier so hinter dem Punkt an der IS befestigt, daß er noch sicher einschaltet. Jetzt nähert man den großen Magneten mit dem Nordpol dem Punkt an der IS; die LED erlischt in deutlich größerem Schaltabstand, und der Einschaltvorgang beim Entfernen des Magneten hat eine große Hysterese. Der Hallgenerator wird vom Feld des kleinen Magneten in Einschaltrichtung durchflutet und die LED leuchtet. Das starke Magnetfeld kompensiert das schaltende Magnetfeld mehr oder weniger, die LED erlischt. Mit zwei gleichstarken Magneten geht es prinzipiell auch noch.

Als Drehzahlgeber werden zwei Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen.

1. Ein kleiner Magnet wird mit drei festen Zwirnsfäden (6 Löcher, etwa 0,8 mm bohren) auf der Motorscheibe befestigt. Auf der Gegenseite dient eine kurze Schraube (etwa Magnetmasse) zur Auswuchtung, Bild 6.7. Zum Anlaufen des Motors ist der Einstellregler kurz auf  $R = 0$  zu stellen oder der Motor anzudrehen. Man nähert nun die IS der „Magnetscheibe“, Schaltung nach Bild 6.5. Dabei sind nur geringe Drehzahlen zweckmäßig.

2. Eine Loch/Sektor-Scheibe aus nicht

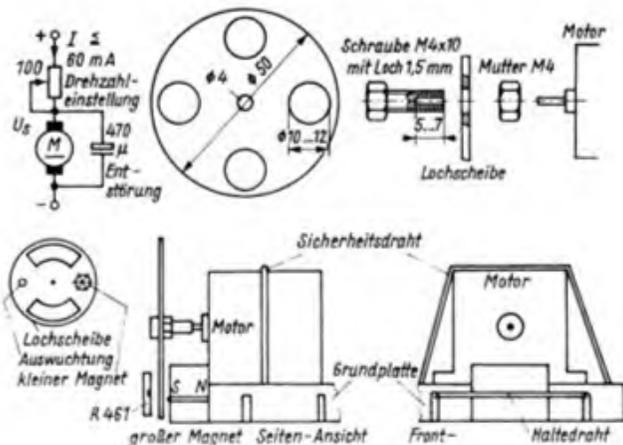


Bild 6.7: Drehzahl-einstellung und Realisierung von einem Impuls je Umdrehung (links o. und u.)

Bild 6.8: Darstellung der Loch/Segment-Scheibe und ihre Befestigung (oben M. und I.)

Bild 6.9: Aufbau der Impuls-erzeugung mittels motorgetriebener Lochscheibe (unten M. und r.)

magnetisierbarem, etwa 0,5 mm dicken Eisenblech, wird mittels M4-Schraube mit 1,5-mm-Loch auf dem Motor befestigt, Bild 6.8. Diese Arbeiten müssen sorgfältig ausgeführt werden, damit die Scheibe möglichst rund läuft und bei höheren Drehzahlen nicht als Wurfgeschöß davonfliegt. Der Motor ist mittels Draht zusätzlich an der Grundplatte zu befestigen, um ein Verrutschen/Kippen durch die auftretenden Kräfte zu vermeiden. Die Lochscheibe gibt gegenüber der Segmentscheibe eine höhere Sicherheit (Arbeitsschutz) und ist meist auch leichter anzufertigen.

Der große Magnet ist an der Grundplatte zu befestigen, während sich die IS vor der Scheibe befindet, Bild 6.9. Der Magnet bremst die Scheibe stark und der Motor nimmt jetzt einen Strom von etwa 250 mA auf. Damit kann die Drehzeileinstellung nicht mehr über den 100-Ω-Einstellwiderstand erfolgen. Es können 3 V oder 4,5 V Batteriespannung bzw. ein Netzteil verwendet werden. Der Anlaufstrom des Motors in beiden Schaltungsbeispielen beträgt bei 4,5 V maximal 0,5 A (stehender Anker). Zur Erhöhung der Empfindlichkeit kann der kleine Magnet den Hallgenerator „vorspannen“. Er darf ihn aber noch nicht schalten, das bewirkt das von den Lötlern freigegebene Magnetfeld. Eine optische und akustische Auswertemöglichkeit zeigt Bild 6.10. Eine Möglichkeit zur Ansteuerung von Logikbausteinen gibt Bild 6.11. Durch das Magnetfeld wird der Tongenerator eingeschaltet. Hier ist eine weitere Schaltung angegeben, die mit einem D 100 D allerdings nicht anschwingt. Dafür sind entsprechend die

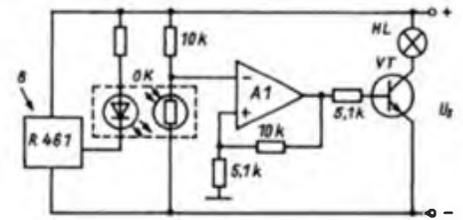
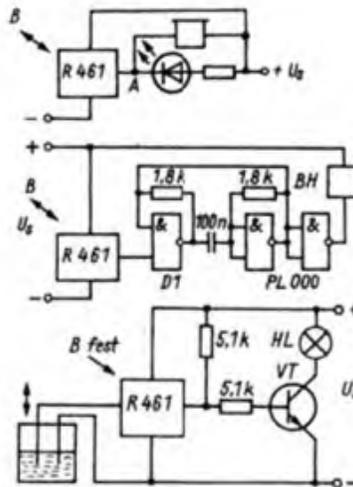


Bild 6.10: Optische und akustische Auswertung (l. o.)  
 Bild 6.11: Hall-IS steuert einen Tongenerator (l. M.)  
 Bild 6.12: Anwendung des Bauteils als Pegelsensor (l. u.)  
 Bild 6.13: Magnetisch gesteuerter Optokoppler (oben)

anderen angegebenen Schaltungen zu verwenden, die bereits erprobt wurden. Für die Füllstandsanzeige/Pegelsensor für elektrisch leitende Flüssigkeiten gibt es in der Experimentieranleitung „A-B-C“ ebenfalls Beispiele. Die erforderlichen Bauelemente sind demzufolge vorhanden; die Hall-IS läßt sich über den Freigabeeingang entsprechend steuern, Bild 6.12. Je nach Stromverstärkung des Transistors ändert sich die Lampenbelligkeit. Man kann auch eine LED verwenden, Bild 6.5. Der Einsatz des Motors über einen Transistorschalter ist wegen des hohen Einschaltstroms mit den Transistoren des Baukastens nur bei Andrehen möglich. Der Transistor bringt auch nicht den vollen Relaisstrom auf ( $I = 0,15 \text{ A}$  bei  $U = 6 \text{ V}$ ). Ein SF 126 D würde das Problem besser lösen. Der Schaltzustand einer Hall-IS, d. h., die Feldstärke eines Magnetfeldes läßt sich

auch über einen Optokoppler übertragen, Bild 6.13, vergl. auch Bild 5.39. Zusätzlich kann man den Freigabeeingang belegen und so eine UND-Schaltung realisieren. [27] und [28] enthalten weitere Anregungen. (wird fortgesetzt)

Literatur

[24] Höß, H.: Elektrische Kontakte. Reihe ie, VEB Verlag Technik, Berlin 1977  
 [25] Möschwitzer, A.: Elektronische Halbleiterbauelemente. Reihe ie, VEB Verlag Technik, Berlin 1975  
 [26] Schwotzer, G.: Integrierte magnetisch betätigte kontaktlose Schalter B 461 G und B 462 G, Halbleiterinformation 195, radio-fernsehen-elektronik, 32 (1983), H. 8, S. 505 bis 508  
 [27] VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder: Hall-Schaltkreis, Bastlerbeutel 12  
 [28] Bergman, H.: Neue Anwendungen des Halleffektes, radio-fernsehen-elektronik, 29 (1980), H. 8, S. 532 bis 534  
 [29] Büchner, K.: Aufbau, Eigenschaften und Anwendung des integrierten Schwellwertschaltkreises A 302, 9. Halbleiterbauelemente-Symposium, Frankfurt (O.) 1981

SWL-QTC

Bearbeiter: Andreas Wellmann, Y24LO  
 PSF 190, Berlin, 1080

Ergebnisse des Wettbewerbes  
 „Aktivster SWL des Bezirks Dresden 1986“

Kurzwellen

1. Y2-8213/L91 722,0 P.
2. Y78-03-L 670,0 P.
3. Y2-11 755/L34 457,7 P.
4. Y78-02-L 337,0; 5. Y52-07-L 320,0; 6. Y82-07-L 319,8; 7. Y52-10-L 301,0; 8. Y2-3531/L67 239,0; 9. Y76-06-L 238,0; 10. Y2-11 607/L53 233,0; 11. Y64-14-L 208,0; 12. Y31-06-L 182,0; 13. Y81-06-L 158,8; 14. Y82-05-L 157,3; 15. Y2-10 416/L67 153,0; 16. Y2-12 129/L76 143,0; 17. Y31-08-L 140,0; 18. Y76-06-L 139,5; 19. Y2-18 148/L67 136,0; 20. Y52-13-L 113,2; 21. Y2-12 328/L87 92,3; 22. Y2-12 130/L76 83,3; 23. Y63-15-L 79,3; 24. Y31-09-L 39,0; 25. Y31-26-L 30,0; 26. Y2-EA-13 635/L67 17,0

Ultrakurzwellen

1. Y2-11 755/L34 123,0 P.
2. Y78-04-L 32,0 P.
3. Y2-10 416/L67 2,0 P.

Ergebnisse der „QSO-Party F 1987“

Kategorie A

1. Frank Nestler/N74 308 P
2. Peter Cecrle/J47 0 P

Kategorie B

1. Y68-14-F 1416 P.
2. Y82-05-N 1332 P.
3. Y38-06-F 1296 P.
4. Y84-07-L 1260, 5. Y39-14-K 1232, 6. Y61-01-J 1200, 7. Y34-08-F 1177, 8. Y69-02-F 1144, 9. Y54-08-I 1089, 10. Y34-02-F 1079, 11. Y33-06-N 1067, 12. Y33-07-F, Y48-02-M 1056, 14. Y54-11-F 1012, 15. Y2-12 322/L37 1000, 16. Y64-36-H 936, 17. Y46-09-O, Y52-25-E 880, 19. Y59-10-F 864, 20. Y31-11-E 860, 21. Y44-17-F 840, 22. Y59-04-M 825, 23. Y59-03-M 792, 24. Y38-09-F 770, 25. Y51-18-G 765, 26. Y33-14-B 736, 27. Y56-15-F 720, 28. Y74-11-N 680, 29. Y64-08-F, Y59-02-M 639, 31. Y43-06-F 616, 32. Y36-03-M, Y48-32-N 576, 34. Y2-EA-11 416/F63 560, 35. Y59-07-F 540, 36. Y36-03-F 512, 37. Y31-09-F 495, 38. Y65-05-M 416, 39. Y59-11-F 234, 40. Y41-10-K, Y52-05-F, Y39-05-G, Y59-16-N 0

Kategorie C

1. Y42-07-F 1488 P.
2. Y46-03-F 1428 P.
3. Y58-02-A 1243 P.
4. Y53-04-F 1221, 5. Y46-02-F 1160, 6. Y33-13-O 1080, 7. Y66-03-F, Y71-05-G, Y48-04-N 1056, 10. Y44-04-M 1040, 11. Y41-04-L 913, 12. Y59-01-F 748. Nichtabrechner: Y39TF, Y51SF

Aus der Postmappe

Andreas, Y24VF, schrieb zur „QSO Party F '87“: „Es nahmen 35 Sendeamateure (Rekordbeteiligung aus unserem Bezirk und 58 Hörer aus der DDR (außer C u. D) teil. Von vornherein gingen wir davon aus, daß dieser Contest in erster Linie eine Übung für die SWLs ist, um bei „richtigen“ Contesten Fehler bei der Abrechnung zu vermeiden. Dem entsprechend wurde die Auswertung diesmal etwas anders als bei normalen Contesten durchgeführt. Jeder Teilnehmer bekam sein Contestlog mit einem speziellen Deckblatt zurück. Auf diesem Deckblatt wurden alle Fehler angekreuzt. Um nicht den Mut für eine weitere Contestteilnahme zu nehmen, haben wir keine SWLs disqualifiziert. Es gab nur bei wenigen Logs keinerlei Beanstandungen. Die meisten Fehler lassen sich durch aufmerksames Lesen der Ausschreibung vermeiden. Das betrifft die Duplikatkontrollliste und das Auflisten der Multiplikatoren. Wir empfehlen noch einmal allen Hörern den Beitrag von Y21FA und Y21MF im FA 3/85, S. 127, „Keine Angst vorm Contestlog“. Man sollte sich auch nicht scheuen, aktive Contestler an der Klubstation um Rat zu fragen.“

Karlheinz, Y55-10-A freute sich über die Bestätigung von 7Q7LW. In den Wintermonaten gelangen ihm DJ6QT/9L auf 40 und 80 m, 3C1MB auf 20, 40 und 80 m, 9Y4AFP, HP8CG/mm und FM5CL auf 40 m, VU4APR auf 160, 80, 40 und 20 m. Karlheinz war März/April 8 Wochen zu Hause und nutzte jeden SWL-offenen Contest.

# Ausbreitung August 1987

Bearbeiter: Dipl.-Ing. František Janda, OK1HH  
251 65 Ondřejov 288, ČSSR

Die Aktivität in den Sonnenflecken Gruppen, die zum sich entwickelnden 22. elfjährigen Zyklus gehören, berechtigt zu der Annahme, daß sie weiter ansteigt. Die Ausgangswerte für die Vorhersage sind  $R_{12} = 23$  bzw. der Sonnenstrom 80. Kurzzeitige Veränderungen werden wahrscheinlich eine geringe Amplitude haben und die folgenden Schwankungen der KW-Ausbreitungsbedingungen noch stärker durch die typische geringe Empfindlichkeit der Ionosphäre im Sommer unterdrückt. In der ersten Hälfte bis zum zweiten Drittel des Monats beleben noch  $E_s$ -Signale die hochfrequenten Bänder, danach tritt eine mehrwöchige Pause ein. Erst die letzte Septemderdekade bringt dank der günstigen Kombination der saisonbedingten Veränderungen und des erwarteten Anstiegs der Sonnenstrahlung eine wesentlichere Belebung der Frequenzen über 20 MHz.

Den letzten solchen Anstieg erlebten wir im April, wie es übrigens an dieser Stelle im Februar- und März-Heft richtig vorhergesagt wurde. Die Märzentwicklung deutete dabei keineswegs eine Belebung der Sonnenaktivität an, denn die Messungen des Sonnenstroms unterschieden sich wenig voneinander: 74, 75, 73, 75, 75, 77, 77, 78, 75, 72, 71, 70, 70, 72, 71, 72, 72, 73, 72, 75, 75, 74, 76, 76, 76, 76, 75, 76, 75 und 72 mit einem Durchschnitt von 74,1. Die Sonnenfleckenrelativzahl 14,8 ermöglicht die Berechnung von  $R_{12} = 12,4$  für September. Die geomagnetische Aktivität war nicht groß, wie aus den Indizes  $A_p$  ersichtlich ist: 12, 3, 10, 12, 26, 14, 20, 13, 10, 11, 12, 15, 10, 9, 11, 16, 10, 17, 14, 4, 21, 18, 6, 6, 8, 16, 22, 11, 6, 5 und 3. Ein ausgesprochen schlechter Tag war nur der 22. 3., die Wirkung wurde durch einen ungünstigen Verlauf verstärkt, als die erste Störungsphase in der zweiten Nachthälfte (0200 UTC) zu Ende ging. Wegen der geringen Strahlung konnte die Ionosphäre am Tage nicht „zu sich kommen“ und danach folgte noch eine Störung ab 1600 UTC. Schlecht war auch die Periode vom 7. bis 9. 3. 1987. Umgekehrt konnten wir bis zum 5. 3., vom 18. bis 21. 3. und ab 24. 3. eine günstige Entwicklung verzeichnen. Zu Beginn und am Ende des Monats wirkte sich die ansteigende Phase des Verlaufs der Sonnenstrahlung aus, am 18. 3. endete die positive Phase der Störung (die geomagnetische Störung begann um 1210 UTC). Durch den allmählichen Beginn verzögerte sich die Verbesserung und spaltete sich im Tagesablauf in größere Abschnitte auf.

Die KW-Ausbreitungsbedingungen im August wer-

den nicht sehr von den Bedingungen im Juli abweichen, zumindest in den ersten zwei Dekaden nicht – in der dritten Dekade dürfen die Bänder auch für die Liebhaber von Verbindungen im globalen Maßstab attraktiver werden. Die Verbindungsmöglichkeiten mit dem Pazifik verbessern sich, während nordeuropäische Stationen nicht so gut erreichbar sind. Es verbessern sich auch die längeren Trassen nach dem Süden – nach VK bis LU und PY. Zu einer zeitlichen Verschiebung der Fenster kommt es auf den Trassen in Ost/West-Richtung. Es verschlechtern sich die westlichen und es verbessert sich ein großer Teil der Trassen mit einer Länge von über 7000 Kilometern. Die folgende Aufstellung zeigt die Möglichkeiten der einzelnen Bänder an den besten Tagen, die Zeiten in UTC.

**1,8-MHz-Band:** UI von 1630 bis 0200, VU von 2300 bis 2400, OX von 2200 bis 0400, wegen der größeren Entfernungen werden oft einige Dezibel „fehlen“.

**3,8-MHz-Band:** 3D um 1100, YJ von 1800 bis 1930, JA von 1700 bis 2130, P2 von 1730 bis 2100, 4K ab 2000 und am besten gegen 0400, VR6 um 0500, VE3 von 2300 bis 0500, W5 von 0200 bis 0530 und W6 von 0300 bis 0530.

**7-MHz-Band:** JA um 1800 und wieder von 2000 bis 2100, P2 um 1730, 3B von 1700 bis 2400, 4K um 0400, PY von 2200 bis 0500 und W2 bis VE3 von 0200 bis 0430.

**10-MHz-Band:** JA von 1600 bis 1700, 3B am besten um 1900, PY von 2000 bis 0100, W3 um 2300, W2 bis VE3 von 2330 bis 0100 und um 0500.

**14-MHz-Band:** UA8K um 2000, BY um 1700, 3B von 1600 bis 2000 und W2 um 2200.

**18-MHz-Band:** BY bis 3B von 1600 bis 1700, W2 bis VE3 um 2100.

**21-MHz-Band:** UI von 0400 bis 1900 und ZD7 von 1700 bis 2000.

**28-MHz-Band:** J2 um 1100 und von 1600 bis 1700, TT von 1700 bis 1800.

## KK-Expeditionen

- 1. und 2. 8. 1987, jeweils 1000 bis 1600 MHz; 3,6-MHz-Band, SSB; H 15 (Y77ZH)
- 8. 8. 1987, 1400 bis 1700 MESZ, 3620 kHz; G 16 von Y47ZG
- 9. 8. 1987, 1400 bis 1700 MESZ, 3620 kHz; G 06 von Y47ZG
- 10. 8. 1987, 1400 bis 1700 MESZ, 3620 kHz; G 02 von Y47ZG
- 11. 8. 1987, 1400 bis 1700 MESZ, 3620 kHz; G 09 von Y47ZG
- 5. 9. 1987, 0900 bis 1200 MESZ, 3,6-MHz-Band; D 10 von Y39ZD

## HAM-Fest Mittweida

Am 26. 9. 1987 findet das traditionelle HAM-Fest der Klubstation Y32ZN der Ingenieurhochschule Mittweida statt. Ehemalige Mitglieder der Klubstation und Gäste sind dazu herzlich eingeladen. Meldungen betreffs Teilnahme und Übernachtungen sowie nähere Informationen erfolgen über Siegfried Gedel, Y32WN, PSF 21, Mittweida, 9250.

F. Lohrmann, Y32VN

## Y77YH aus H 15 meldet sich zu Wort

Nachdem lt. FA 3/87 unser KK wieder zu den seltenen KKs gehört, möchten wir uns einmal zu Wort melden.

Es war uns die Mühe wert, eine Zusammenstellung zu erarbeiten, aus der zu ersehen ist, welche Aktivitäten, besonders von unserer Klubstation, zu verzeichnen sind.


Seit Oktober 1985 sind an der Klubstation in Roßleben Y77ZH und Y77YH aktiv, von September bis Juni eines jeden Schuljahres regelmäßig mittwochs von 1500 bis 1800 UTC und an den drei Sonntagen im Monat von 0800 bis 1100 UTC im 3,5-MHz-Band. Es dürfte unserer Meinung nach in Y2 nicht mehr so viele Sendamateure geben, die Fehlmeldungen für H 15 liefern.

Im Mai 1986 waren wir z. B. an drei Tagen im Kreis „auf Expedition“ und haben uns jeweils 6 Stunden der Öffentlichkeit in Artern, Bad Frankenhausen und Roßleben vorgestellt.

Allem Anschein nach haben nur solche Sendestationen Fehlmeldungen gegeben, die man sonst auch nur in SSB auf den Bändern hört. Man sollte doch viel mehr in den CW-Bereichen arbeiten, denn das Morsealphabet haben wir nicht nur für die Prüfung gelernt. Das CWD nur mit Standard-QSOs zu erwerben, ist sicher auch nicht im Sinne des Erfinders. Also, liebe Freunde, fahrt einmal wieder längere QSOs in CW.

Von 1442 QSOs haben wir nur 330 in SSB getätigt; das entspricht einem Anteil von 29,7%. Ausgenommen sind hiervon Contest-QSOs. Die Bandaufteilung ergab 3,5 MHz/CW – 49,7%; 3,6 MHz/SSB – 22,9%; 7 MHz – 7,5%; 14 MHz – 18,9%; 21 MHz – 1%. Übrigens waren wir durchschnittlich knapp an 18 Tagen im Monat tätig. Wir hoffen, daß nach unseren Aktivitäten am 4. Juli und am 1./2. August (s. KK-Expeditionen) der Kreis Roßleben nicht mehr zu den Raritäten gehört. Übrigens gilt bei uns auch noch die Devise: Jedes QSO ist erst nach dem Versenden der QSL-Karte beendet.

R. Stuck, Y77YH

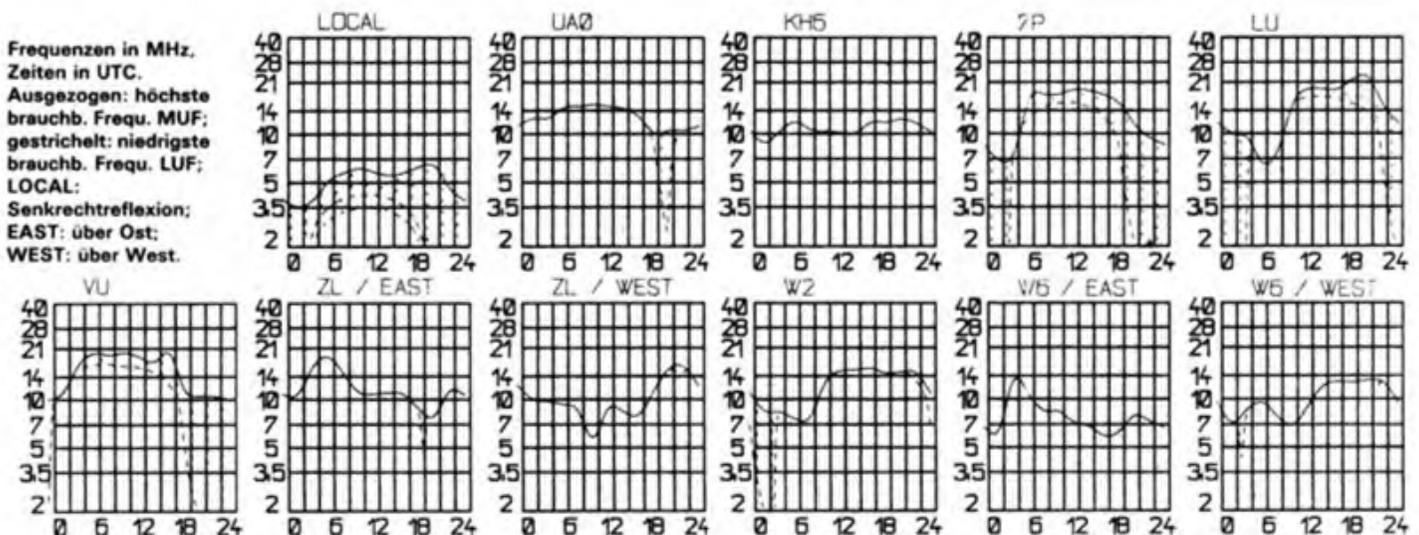



# KW-Conteste

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Klaus Volgt, Y21TL  
PSF 427, Dresden 8072

## SARTG-World-Wide-RTTY-Contest 1987

1. Veranstalter: Scandinavian ARTG
2. Zeit: 15. 8. 87, 0000 bis 0800 UTC, 1600 bis 2400 UTC und 16. 8. 87 0800 bis 1600 UTC
3. Logs: bis 25. 8. 87 an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die kontrollierten Logs bis 4. 9. 87 an Y21TL.
4. Alle weiteren Bedingungen sind dem FUNKAMATEUR 7/86, S. 332 zu entnehmen.

## YO-DX-Contest 1987

1. Veranstalter: FRR (YO)
2. Zeit: 1. 8. 87, 2000 UTC bis 2. 8. 87, 1600 UTC
3. Logs: bis 12. 8. 87 an die Bezirksbearbeiter. Diese senden die kontrollierten Logs bis 24. 8. 87 an Y21TL.
4. Alle weiteren Bedingungen sind dem FUNKAMATEUR 7/86, S. 332 zu entnehmen.

## All-Asian-DX-Contest 1987 CW

1. Zeit: 22. 8. 87, 0000 UTC bis 23. 8. 87, 2400 UTC
2. Alle weiteren Informationen siehe FUNKAMATEUR 5/87.

## Europa-DX-Contest 1987

1. Veranstalter: DARC
2. Zeit: CW: 8./9. 8. 87; FONE: 12./13. 9. 87; RTTY: 14./15. 11. 87, jeweils von Sonnabend, 1200 UTC bis Sonntag, 2400. Einmännstationen müssen 6 Stunden Pause (in max. 3 Teilen) einlegen und auf dem Deckblatt des Logs angeben
3. Frequenzbereiche: 3,5- bis 28-MHz-Band
4. Kontrollnummern: RS(T) + lfd. QSO-Nr.
5. Punkte: Jede DX-Station zählt je Band 1 Punkt. Im RTTY-Teil und für SWLs sind auch europäische Stationen gestattet. Jedes bestätigte QTC zählt 1 Punkt.
6. Multiplikator: Jedes nichteuropäische Land der ARRL-Länderliste zählt auf 3,5 MHz 4 Punkte, auf 7 MHz 3 Punkte und auf den anderen Bändern 2 Punkte. Bei RTTY und für SWLs gelten auch die europäischen Länder außer dem eigenen
7. Endergebnisse: (Summe QSO-Punkte + Summe QTC-Punkte) mal Summe der Multiplikatorpunkte = Endergebnis.
8. QTC-Verkehr: Ein QTC besteht aus Uhrzeit/Rufzeichen/lfd. QSO-Nr. von einem zu einem früheren Zeitpunkt getätigten QSO. QTCs dürfen nur von DX- an europäische Stationen übermittelt werden. Von jeder DX-Station dürfen maximal 10 QTCs empfangen werden. Die QTC können in Serien übermittelt werden, die entsprechend zu kennzeichnen sind (z. B. QTC 15/10 bedeutet die 15. Serie, bestehend aus 10 QTCs). Man darf eine Station zum Zwecke des QTC-Austausches mehrfach arbeiten, aber nur das erste QSO ergibt QSO-Punkte. Bei SWLs gelten QTCs, wenn sendende und empfangende Station zum ersten Mal geloggt wurden.
9. Teilnahmeanarten: Einmännstationen (Allband bzw. obere Bänder, d. h. 14, 21 und 28 MHz); Mehrmännstationen mit einem Sender, SWLs. Ein Bandwechsel muß in jedem Fall mindestens 5 min dauern
10. Logs sind bis jeweils 10 Tage nach Contestende an die Bezirksbearbeiter zu senden, die kontrollierten Logs von ihnen bis 20 Tage nach Contestende an Y21TL.

## Y2-QRP-Contest 1987

1. Zeit: 1. 9. 87, 1600 bis 1700 UTC
2. Frequenzbereich: 3,520 kHz bis 3,560 kHz
3. Alle weiteren Bedingungen sind dem FUNKAMATEUR 7/86, S. 332 zu entnehmen.

## Ergebnisse des Y2-Aktivitätscontests 1987

Die Spalten bedeuten v.l.n.r.: Platz in der DDR-Wertung, Rufzeichen bzw. SWL-Nummer, (OPs der Mehrmännstationen, QSO-Zahl, QSO-Punkte, Multiplikator), Gesamtanzahl, Platz im Bezirk.

### Einmännstationen über 18 Jahre

1.	Y23CO	361	1133	69	78177	1		
2.	Y23UJ	390	1112	69	76728	1		
3.	Y35VM	334	1315	67	68005	1		
4.	Y34SE	218	710	59	41890	1		
5.	Y53YN	205	546	64	41344	1		
6.	Y26DO	233	515	60	36900	2		
7.	Y56YN	293	564	55	36520	2		
8.	Y27IO	230	718	47	33746	3		
9.	Y24JD	219	652	48	31296	1		
10.	Y22HC	259	516	55	28380	1		
11.	Y52ZN	25622	3	12	Y21XH/A	25194	1	
12.	Y51TO	24444	4	14	Y51TA	22678	1	
13.	Y52WG	21675	1	16	Y58SA	20064	2	
14.	Y23QD	20010	2	17	Y23UL	19656	1	
15.	Y57ZM	19278	2	20	Y51YJ	19264	2	
16.	Y22EK	19194	1	22	Y24LE	16380	2	
17.	Y22WK	15744	2	24	Y22LE	15708	3	
18.	Y31XN	15225	4	26	Y21ZH	14960	2	
19.	Y64OI	14816	1	27	Y46AI	14816	1	
20.	Y26BN	14756	5	29	Y24XJ	14719	3	
21.	Y45RN	14534	6	31	Y56ZA	14070	3	
22.	Y23VB	12831	1	32	Y23YV	12831	1	
23.	Y33YA	12760	4	34	Y38XL	12495	2	
24.	Y24AK	12244	3	36	Y21JM	12130	3	
25.	Y42YG	12025	2	37	Y25UM	11970	4	
26.	Y28RO	11880	5	40	Y33ZE	11594	4	
27.	Y37RA	11268	5	42	Y57ZI	10857	2	
28.	Y24KA	10815	6	44	Y48ML	10640	3	
29.	Y32EE	10542	5	46	Y61ZJ	10486	4	
30.	Y24RK	10440	4	47	Y24RK	10440	4	
31.	Y25JA/A	10412	7	49	Y58ZH	10404	3	
32.	Y23YE	10340	6	51	Y61XM	10160	5	
33.	Y47MN	10032	7	53	Y59WF	10010	1	
34.	Y68VN	9947	8	55	Y44UT/P	9576	3	
35.	Y21BC/A	9248	2	57	Y87PL/A	8613	4	
36.	Y34HI	8587	4	59	Y21XI	8439	5	
37.	Y60A	7967	2	61	Y46XI	7584	6	
38.	Y28XL/A	7569	5	63	Y44VJ	7471	5/7	
39.	Y62XI	7471	5/7	65	Y21QD	7018	3	
40.	Y32VN	6870	9	67	Y24JJ	6757	6	
41.	Y55ZD	6399	4	69	Y27GL/P	6270	6	
42.	Y77YH	6208	4	71	Y21XU	6168	6	
43.	Y32PI	6150	8	73	Y79XN	6090	10	
44.	Y68WG	5916	3	75	Y35WF	5852	3	
45.	Y23DJ	5632	7	77	Y39ZE	5628	7	
46.	Y48RJ	5544	8	79	Y51TG	5412	4	
47.	Y80A	5232	8	81	Y22SA	5016	8	
48.	Y25BA	4966	9	83	Y27BN	4845	11	
49.	Y54UA	4775	10	85	Y87VL	4371	8	
50.	Y21BG	4075	5	88	Y67RI	4004	9	
51.	Y22VI	3978	10	90	Y23CN/A	3860	12	
52.	Y63YA	3740	11	93	Y79RL	3738	9	
53.	Y23HJ	3683	9	95	Y39RK	3500	5	
54.	Y35UD	3486	5	97	Y28DH	3420	5	
55.	Y39RG	3388	6	99	Y32ZF	3315	4	
56.	Y23CM	3302	7	101	Y48ZA	3260	12	
57.	Y62UM	3225	8	103	Y23SF/A	2920	5	
58.	Y62ZJ	2873	10	105	Y21CL	2831	10	
59.	Y24HB	2788	2	107	Y24PD	2772	6	
60.	Y44WA	2760	13	109	Y33PO	2745	7	
61.	Y41TF	2688	6	111	Y21AE	2670	9	
62.	Y12	2670	9	112	Y23GB	2626	3	
63.	Y62VM	2592	9	114	Y33ZB	2574	4	
64.	Y59UA	2553	14	116	Y26UN	2540	13	
65.	Y46ZH/Y27ZH	2480	6	118	Y23EL	2448	11	
66.	Y49ZD	2280	7	121	Y57WA	2244	15	
67.	Y21NE	2204	10	123	Y47ZG	2147	7	
68.	Y42OH	2128	8	125	Y45ZK	2121	6	
69.	Y86YL	2060	12	127	Y46WK/P	2058	7	
70.	Y26VM	2025	10	129	Y64ZA	1980	16	
71.	Y23NE	1972	11	131	Y21HB	1965	5	
72.	Y26DM/A	1960	11	133	Y32OG	1936	8	
73.	Y41YM/P	1920	12	135	Y32WA	1875	17	
74.	Y24UL	1848	13	137	Y31IO	1800	8	
75.	Y34SF	Y58VL	1785	7/14	140	Y24GF	1617	8
76.	Y41IT	1485	9	141	Y24PE	1584	12	
77.	Y41TG	1485	9	143	Y24YE	1479	13	
78.	Y21KH	1455	9	145	Y24NF	1395	9	
79.	Y92ZL	1360	15	147	Y34ZB	1344	6	
80.	Y27QJ	1335	14	149	Y65ZF	Y55SN	1328	10/15
81.	Y22GO	1290	10	152	Y25PE	Y25TM	1260	14/13
82.	Y24TI	1224	11	155	Y64ZL	1200	16	
83.	Y42ZM	1125	14	157	Y31WC	1088	3	
84.	Y38SO	994	9	159	Y47PM/P	990	15	
85.	Y43RN/A	924	16	161	Y37ZK	918	8	
86.	Y21UH	900	16	163	Y24YH	893	11	
87.	Y22SF	855	11	165	Y21FL	825	15	
88.	Y25PA	798	18	167	Y22DD	765	8	
89.	Y23LN	731	17	169	Y26RH	728	12	
90.	Y46ZB	708	7	171	Y23WO	693	10	
91.	Y23HA	690	19	173	Y26BM/A	Y22KO/A	675	

16/11	175	Y21YK/A	672	9	176	Y54WM	615	17				
177	Y21UB	602	8	178	Y24UE	Y23XP	600	15/12				
180	Y21HN	490	18	181	Y47SM/P	Y47RM/P	488	18/19				
183	Y47VW/P	456	20	184	Y25CL	450	18					
185	Y42QK/P	Y24TK/A	Y42ZK/Y62YM	Y21TN	420	10/10/10/19	189	Y23PM/A	378	21		
190	Y24CJ	360	11	191	Y62YI	354	12	192	Y26TN	306	20	
193	Y62WM	300	22	194	Y25DA	243	20	195	Y46LF	Y26PL	200	13/19
197	Y25IF	195	14	198	Y62W/P	175	13	199	Y46XF	160	15	
200	Y72VL	105	20	201	Y23JN	28	21					

### Einmännstationen bis 18 Jahre

1.	Y36SG	153	315	54	17010	1	
2.	Y56NM	142	320	42	13440	1	
3.	Y24TN	152	241	29	6989	1	
4.	Y34SG	6525	2	5.	Y36VN	6075	2
6.	Y36NC	5124	1	7.	Y66YF	4350	1
8.	Y66PG	3515	3	9.	Y64UF	2450	2
10.	Y39DA	2376	1	11.	Y46IF	1425	3
12.	Y62SM	1404	2	13.	Y62TM	1365	3
14.	Y39FA	171	2	15.	Y42XF	14	

### Einmännstationen - ORP

1.	Y27FN	178	412	52	21424	1		
2.	Y21WI	155	278	38	10564	1		
3.	Y21DH	168	201	26	5226	1		
4.	Y23TL	4563	1	5.	Y23UA	3744	1	
6.	Y25QE	2680	1	7.	Y24SB	2340	1	
8.	Y22UI	2130	2	9.	Y21YH	2064	2	
10.	Y22XC	1875	1	11.	Y22AN	1710	2	
12.	Y21HL/P	1638	2	13.	Y27MN	1545	3	
14.	Y25AH	1520	3	15.	Y25XA	Y26VG	1470	2/1
17.	Y23RJ	1410	3	18.	Y21ID	1296	1	
19.	Y27NO	1290	1	20.	Y24UA	1264	3	
21.	Y78QL/P	1080	3	22.	Y25CF	854	1	
23.	Y21HE	784	2	24.	Y27YO	735	2	
25.	Y23ON	630	4	26.	Y24OL	435	4	
27.	Y26EH	220	4	28.	Y23YJ	208	1	
29.	Y25PH	153	5					

### Einzelstationen - weiblich

1.	Y51ZE	353	831	72	59832	1	
2.	Y25TO	232	705	59	41595	1	
3.	Y25YD	249	371	44	16324	1	
4.	Y49OF	9207	1	5.	Y28MH	1980	1
6.	Y25XL	1900	1	7.	Y25OA	1665	1
8.	Y22OF	1425	2				

### Mehrmännstationen

1.	Y34K	538	1843	70	129010	1							
2.	Y33ZL	493	1358	69	93702	1							
3.	Y41ZM	415	1344	67	90048	1							
4.	Y37I	407	1224	66	80784	1							
5.	Y47ZM	377	1166	66	76956	2							
6.	Y39ZH	354	994	66	65604	1							
7.	Y76ZL	321	992	65	64480	2							
8.	Y43ZO	320	951	64	60864	1							
9.	Y55ZL	357	970	62	60140	3							
10.	Y57ZQ	266	898	64	57472	1							
11.	Y56ZF	Y24VF	Y56YF	57156	1	12.	Y39ZF	Y39RF	TF	ZF	50630	2	
13.	Y61ZF	Y41ZF	Y61UF	49227	3	14.	Y37ZE	Y25LE	Y37ZE	41180	1		
15.	Y54ZE	Y54UE	-09-E	-10-E	37630	2	16.	Y37ZO	Y37WO	XO	ZO	37294	2
17.	Y36ZM	Y36VM	ZM	36792	3	18.	Y35ZN	Y25RN	VN	35754	1		
19.	Y32ZC	Y21FC	Y32UC	35224	1	20.	Y38I</						

1, 38. Y57ZD (Y57ED, ZD) 8850 4, 39. Y52ZE (Y22KE, Y52NE, ZE) 8460 4, 40. Y32ZL (Y25QL, Y32LL) 8190 5, 41. Y35ZK (Y23LK, Y24VK, Y35RK) 7532 2, 42. Y42ZB (Y22YB, Y42WB) 5589 2, 43. Y42ZA (Y42FA, HA) 5350 1, 44. Y55ZA (Y55NA, YA) 4590 2, 45. Y31ZA (Y31LA, SA) 4396 3, 46. Y48ZC (Y48WC, XC, ZC), Y35ZI (Y35VI, WI) 4368 2/4, 48. Y59ZN (Y59ON, VN, ZN) 4094 6, 49. Y31ZE (Y23HE, Y31UE) 4074 5, 50. Y68ZF (Y24WF, Y68SF) 2941 4, 51. Y48ZD (Y48VD, ZD) 2865 5, 52. Y62ZD (Y62UD, VD, XD) 2838 6, 53. Y45ZB (Y45ZB, -05-B) 1665 3, 54. Y62ZG (Y62AG, XG, ZG) 1156 2, 55. Y33ZN (Y33JN, LN) 960 7.

**SWLs über 18 Jahre**

1. Y37-04-F	338	1755	69	121095	1				
2. Y56-03-M	321	1589	68	108052	1				
3. Y32-01-E	311	1479	71	105009	1				
4. Y48-03-J	395	1325	64	84800	1				
5. Y31-14-O	325	1173	65	76245	1				
6. Y72-02-G	300	1096	67	73432	1				
7. Y39-06-L	301	1210	60	72600	1				
8. Y54-08-I	308	995	63	62685	1				
9. Y64-02-M	296	1094	57	62358	2				
10. Y32-11-i	342	1084	52	56368	2				
11. Y52-05-M	49450	3	12	Y34-01-G	48336	2			
12. Y37-07-E	46464	2	14	Y58-02-A	41580	1			
13. Y31-05-L	37271	2	16	Y39-14-K	26233	1			
14. Y42-15-L	25959	3	18	Y31-07-M	18574	4			
15. Y59-04-N	17226	1	20	Y42-03-A	16410	2			
16. Y53-05-N	16262	2	22	Y63-17-I	15288	3			
17. Y72-04-G	12280	3	24	Y48-33-N	12180	3			
18. Y53-10-D	12080	1	26	Y43-09-D	9633	2			
19. Y45-10-N	9536	4	28	Y64-11-I	9390	4			
20. Y49-08-M	7833	5	30	Y38-01-G	7112	4			
21. Y73-08-H	6732	1	32	Y48-04-A	6583	3			
22. Y47-01-N	6330	5	34	Y38-08-G	6275	5			
23. Y48-06-A	6144	4	36	Y36-02-K	6102	2			
24. Y48-01-O	6024	2	38	Y36-03-F	5921	2			
25. Y5472	5	40	Y51-16-G	5295	6				
26. Y42	Y62-01-D	4935	3	43	Y39-01-E	4930	3		
27. Y31-13-E	4598	4	45	Y44-20-K	4368	3			
28. Y64-14-L	4242	4	47	Y36-11-J	4185	2			
29. Y3654	2	49	Y43-10-D	3528	4				
30. Y51	Y33-02-A	3297	6	52	Y37-01-B	3180	1		
31. Y52-07-G	3043	7	54	Y33-13-O	2910	3			
32. Y34-18-O	2835	4	56	Y47-04-G	2670	8			
33. Y51-18-G	2595	9	58	Y38-11-I	2490	6			
34. Y36-03-M	2370	6	60	Y64-32-H	2355	3			
35. Y39-05-E	2244	5	62	Y72-05-G	Y51-17-G	2190			
36. Y10/11	64	Y56-01-M	2085	7	65	Y59-18-N	2037	6	
37. Y66	Y42-03-N	1905	7	67	Y47-12-N	1695	8		
38. Y42-03-G	1680	12	69	Y62-08-I	1665	7			
39. Y57-02-F	1605	4	71	Y42-04-O	1530	5			
40. Y34-08-F	Y37-13-I	1485	5/8	74	Y43-16-J	1470	3		
41. Y75	Y32-07-F	1455	6	76	Y74-11-N	1200	9		
42. Y943	Y43-21-J	1066	4	78	Y55-10-A	1065	7		
43. Y946	Y71-01-G	630	13	82	Y31-47-B	624	3		
44. Y602	8	85	Y32-05-F	560	9	86	Y32-04-F	546	10
45. Y9	87	Y32-02-F	Y32-16-G	420	11/14	89	Y62-09-M	187	9

**SWLs bis 18 Jahre**

1. Y42-07-F	307	1101	62	68262	1		
2. Y58-06-M	222	544	41	22304	1		
3. Y64-04-F	240	467	35	16345	2		
4. Y56-15-F	14157	3	5	Y55-35-A	10275	1	
5. Y34-27-B	9950	1	7	Y33-06-N	7656	1	
6. Y5754	4	9	Y44-04-J	5736	1		
7. Y33-11-J	3640	2	12	Y78-10-N	3080	2	
8. Y3030	5	14	Y54-02-D	2907	1		
9. Y16	Y59-16-N	2235	3	17	Y31-94-B	2115	3
10. Y72-02-N	1805	4	19	Y74-09-N	1680	5	
11. Y54-05-D	1598	2	21	Y56-17-M	1395	2	
12. Y34-26-B	990	4	23	Y76-01-L	966	1	
13. Y705	3	25	Y78-12-N	645	6		
14. Y38-07-B	121	6	26	Y38-06-B	640	5	

**SWLs - weiblich**

1. Y54-04-O	270	1127	67	75509	1
2. Y71-05-G	159	734	50	36700	1
3. Y55-22-A	185	310	36	11160	1

4. Y52-13-L 10464 1, 5. Y53-03-D 5670 1, 6. Y39-08-H 3125 1, 7. Y31-95-B 2520 1, 8. Y33-10-B 1470 2, 9. Y78-11-N 351 1.

**Kontrolllogs**

Y21FD, HD, HK, SI, UD, UM, WH, ZM; Y22FK, HF/Y49RF, SI, YF, YO; Y23BA, HM, ZJ, AM/A, IK, JI, QF/A, QI; Y25BL, GO HI, KH, QH, SM/A, TG, XH; Y26EM, HI, JD, KI/Y26UI, SI, TI, UL, VH, ZI; Y28IL; Y32EK; Y34NO; Y35UJ; Y37XJ; Y38YE, YK; Y42LK/P, MK/P, Y44TI; Y48ZI; Y51ZL/ Y41QH; Y52ZI; Y53NF/P, PF/P; Y62ZI; ZI/Y27RI, ZI/Y63SI; Y67YG; Y89ZL

**Disqualifikationen**

Y21CF, Y24LD, Y38ZM, Y39-04-G, Y51ZF

**Ergebnisse des HA-DX-Contests 1987**

E: 1. Y58SA 101442, 2. Y22EK 70596, 3. Y21XH/a 55536, 4. Y47LN 49773, 5. Y3110 46812, 6. Y39SH 43056, 7. Y32EK 40158, 8. Y34SE 40020, 9. Y37ZB 34680, 10. Y42HA 31441, 11. Y31NJ 29520, 12. Y21WI 29484, 13. Y21CL 28500, 14. Y64ZH, Y79RL 25308, 16. Y23YE 21294, 17. Y54WM 19980, 18. Y51XH 18468, 19. Y32PI 18252, 20. Y48ZF 17064, 21. Y24IK 15168, 22. Y24SH/a 14601, 23. Y26MH/a 14553, 24. Y27YH 13248, 25. Y23TL 11508, 26. Y23QD 11100, 27. Y78QL 10998, 28. Y41UF 10448, 29. Y66YF 9483, 30. Y43HO 7920, 31. Y62SM 7857, 32. Y25TA/a 7728, 33. Y24YH 7656, 34. Y59BA 7623, 35. Y55LA 6966, 36. Y36RG 6350, 37. Y23CJ 5616, 38. Y24AK 5508, 39. Y35VI 5460, 40. Y28XL/a 5304, 41. Y67UL 4712, 42. Y23RJ 4320, 43. Y39UL 3420, 44. Y36SG 2304, 45. Y31JA 2208; 3,5: 1. Y24RK 16947, 2. Y27GL 14212, 3. Y23UH 13728, 4. Y24HB 12240, 5. Y79XN 11460, 6. Y33VK 11403, 7. Y23HN 10032, 8. Y27NO 9702, 9. Y25HI 9693, 10. Y56ZA 7074, 11. Y27BN 5616, 12. Y25PE 4692, 13. Y26PL 4560, 14. Y21UH 4320, 15. Y22HC 3984, 16. Y26EH 3978, 17. Y28RL 3264, 18. Y24HG 1877, 19. Y59WF 918, 20. Y21HE 720, 21. Y64ZL 252; 7: 1. Y37ZE 8520, 2. Y21GO 6960, 3. Y62XG 648, 4. Y62UM 360; 14: 1. Y24KB 12; M: 1. Y42ZB (Y22YB, Y42WB) 30324; K: Y75JA/a, Y27DL, Y53ZL, Y56YF, Y65LN, Y72VL

**Disqualifikationen:** Log nicht nach Bändern geordnet: Y48RJ, keine Multiplikatorkontrolle: Y21RO, Y53NF/P

**Ergebnisse des International YL/OM-Contests 1987**

YL - Fone: 1. Y51ZE 26195, 2. Y22OF 157,5; OM - Fone: 1. Y43EO 80, 2. Y24MB 16, 3. Y66ZF 1,25; K - Fone: Y22HF, Y24JJ, Y34XF, Y39ZC/Y39RE; OM - CW: 1. Y23TL 1,25, 2. Y66YF 1,25; K - CW: Y24JJ, Y78UL

**Ergebnisse der REF-Conteste 1987**

**CW**  
E: 1. Y23QD 5130, 2. Y37ZE 4730, 3. Y38ZM 3456, 4. Y23HJ 3180, 5. Y23CM 2451, 6. Y66YF 1485, 7. Y53XM 1247, 8. Y55TJ 1240, 9. Y24SH/a 972, 10. Y27GL 525, 11. Y24OL 156, 12. Y59WF 70, 13. Y66ZF 8; K: Y23YE, Y24WJ, Y27DL, Y52XF

**Disqualifikation:** Y23TL wegen Nichtbeachtung der Ausschreibung

**PHONE**

E: 1. Y42NK 42826, 2. Y22VI 3834, 3. Y67UL 420, 4. Y58WA 368, 5. Y66ZF 340, 6. Y51TG 336

**Ergebnisse des PACC-Contests 1987**

E: 1. Y22YO 7683, 2. Y22IC 5022, 3. Y64WF 3473, 4. Y23EL 3197, 5. Y31SI 3168, 6. Y21NE 3125, 7. Y56UN 3059, 8. Y46WA 2976, 9. Y42HA 2886, 10. Y47MN 2730, 11. Y51YJ 2507, 12. Y71WG 2457, 13. Y23LD/a 2442, 14. Y43EO 2346, 15. Y68SF 2208, 16. Y57ED 2121, 17. Y34XF 1914, 18. Y24JJ

1974, 19. Y34SE 1886, 20. Y53ID 1870, 21. Y38SG 1827, 22. Y33UB 1800, 23. Y28QH/a 1760, 24. Y44SN 1620, 25. Y36TI 1610, 26. Y46PH 1575, 27. Y21YH 1560, 28. Y31XN 1440, 29. Y23TL, Y78UL 1420, 31. Y36VM 1386, 32. Y59ZF 1357, 33. Y37ZE 1320, 34. Y54UH 1300, 35. Y31OJ 1242, 36. Y26WM 1232, 37. Y25ZN 1190, 38. Y21SD 1188, 39. Y41ZA/Y36RG 1180, 40. Y42YG 1020, 41. Y35WF 960, 42. Y23QD 931, 43. Y31MB 923, 44. Y640I 867, 45. Y21IM, Y53SN 861, 47. Y48XC 840, 48. Y38YE 813, 49. Y77YH 810, 50. Y45RI 800, 51. Y24SB 781, 52. Y59WF 731, 53. Y24WJ/a 697, 54. Y24MB 688, 55. Y26VG 682, 56. Y26JD 594, 57. Y86TL 560, 58. Y31QE 544, 59. Y51TG 507, 60. Y33PK, Y62SM 468, 62. Y39SH 440, 63. Y24YH 396, 64. Y36TG 390, 65. Y33VK 363, 66. Y22VI 350, 67. Y56ZA 348, 68. Y21HB 325, 69. Y21UL 320, 70. Y49ZL 273, 71. Y21HE 264, 72. Y21DG/a 240, 73. Y62XG 240, 74. Y22OB 228, 75. Y46IF 209, 76. Y25CF 192, 77. Y21UB 168, 78. Y31JA 154, 79. Y38WE 112, 80. Y24HM 99, 81. Y23GD 75, 82. Y45PA 70, 83. Y66ZF 25, 84. Y24HG, Y66YF 9; M: 1. Y32ZN (Y3110, Y53KO) 868, 2. Y42ZB (Y42WB, Y42ZB) 420, 3. Y24HB/p (Y24HB, Y24KB) 144; S: 1. Y39-14-K 8580, 2. Y48-03-J 8544, 3. Y42-15-L 7182, 4. Y42-02-L 3096, 5. Y44-20-K 2828, 6. Y56-10-M 2156, 7. Y34-05-F 2088, 8. Y57-04-G 2046, 9. Y39-01-E 1971, 10. Y54-11-F 1840, 11. Y52-07-F 1647, 12. Y59-01-F 1344, 13. Y31-98-B 1326, 14. Y36-03-F 1302, 15. Y33-11-J 1220, 16. Y34-02-F 1216, 17. Y41-13-H 1100, 18. Y33-06-N, Y56-15-F 1020, 20. Y31-14-M 957, 21. Y64-08-F 576, 22. Y36-14-G 493, 23. Y38-08-G, Y48-02-M 480, 25. Y63-17-I 441, 26. Y46-07-I 420, 27. Y54-16-H 216, 28. Y31-23-B 184, 29. Y34-08-F 180; K: Y21GO, Y21XH/a, Y22OF, Y22OO, Y22TO, Y23YE, Y24EG, Y25TO, Y25XH, Y26VM, Y28TO, Y32LL, Y32QD, Y53VL, Y55TJ, Y82ML

**Ergebnisse des SP-YL-Marathon 1987**

YL: 1. Y23UB/a 1404, 2. Y39MH 946; OM: 1. Y24JF 3306, 2. Y56YF 1152, 3. Y34XF 1020, 4. Y32ZF 300, 5. Y56VF, Y56ZF 108; S: 1. Y34-02-F 32007, 2. Y56-15-F 3690, 3. Y2-6996/F56 969, 4. Y34-05-F 192

**Ergebnisse des YU-DX-Contests 1987**

E: 1. Y54NL 11666, 2. Y42HA 8388, 3. Y51ZE 7488, 4. Y59ZF 4896, 5. Y21NE 4148, 6. Y37ZE 3069, 7. Y21YH 2088, 8. Y23CJ 1955, 9. Y21HE 1558, 10. Y23YE 1292; 3,5: 1. Y21CL 4136, 2. Y51WE 3575, 3. Y21NM/a 2664, 4. Y21UB 440; 7: 1. Y64UF 360; K: Y32FL, Y52TE

Die Stationen Y42ZB (Y42WB, Y42ZB), Y23RJ, Y24JJ, Y32LL, Y32ZN (Y3110, Y53KO) und Y78UL sind dem veränderten Termin zum Opfer gefallen. Der Veranstalter hat für 1987 zwei unterschiedliche Termine für den Contest herausgegeben, wobei es dem Contestbüro infolge der Kurzfristigkeit nicht möglich war, eine umfassende Information zu veranlassen.

**Ergebnisse des HSC-Spring-Contests 1987**

HSCer: 1. Y21NE 6370, 2. Y66QL 5544, 3. Y78UL 5542, 4. Y22WK 3672, 5. Y34SF 3444, 6. Y62QH 3420, 7. Y52XF 3030, 8. Y26II 2704, 9. Y22RF 1180, 10. Y51ZE 756, 11. Y27DL 624, 12. Y21UH 588, 13. Y43VA 245; HSCer - QRP: 1. Y21RG 840, 2. Y24OL 630, 3. Y21YH 400, 4. Y21DH 360, 5. Y24BB/p 320; Nicht-HSCer: 1. Y33VL 6364, 2. Y23VB 4118, 3. Y25SA/a 2668, 4. Y24RK 2640, 5. Y42HA 2622, 6. Y48YN 2544, 7. Y32JK 2266, 8. Y39UL 2220, 9. Y55ZD 2130, 10. Y36YM 2121, 11. Y46XF 1980, 12. Y77ZH 1605, 13. Y36TI 1387, 14. Y32KJ 1273, 15. Y23HE/a 1197, 16. Y71WG 1088, 17. Y25FH 360, 18. Y21HE 186, 19. Y24SH/a 120, 20. Y38RG 78, 21. Y31TF 64; Nicht-HSCer - QRP: 1. Y24IK 828, 2. Y22AN 750, 3. Y26VG 800, 4. Y24HG 24, 5. Y28YL 16; S: 1. Y32-01-F 592, 2. Y37-07-I 528; K: Y22YO, Y23GD, Y24KG, Y25RN/a, Y25ZN, Y26JD, Y48ZL/Y49MH, Y53PF/p, Y53UL, Y53VL, Y54UE

## UKW-QTC

Bearbeiter: Ing. Hans-Uwe Fortler, YZ100  
Hans-Loch-Str. 248, Berlin, 1138

## Stadtreis in Moskau

Seit Februar diesen Jahres arbeitet vom Hochhausgebäude der Moskauer Staatlichen Universität „Lomonossow“ ein UKW-Umsetzer. Ein Kollektiv der Zeitung „Komsomolskaja Prawda“ montierte ihn mit spezieller Genehmigung des GIE der UdSSR für Experimente zur Einführung des Relaisfunkbetriebs. Der Umsetzer gestattet, mit geringen Leistungen relativ große Entfernungen zu überbrücken, da die Aufstellungshöhe der Antenne (etwa 150 m über Grund) einen Sichtbarkeitshorizont von mehr als 50 km gewährleistet. Die Daten für den FM-Umsetzer lauten: Anruf Frequenz: 145 000 kHz; Sendefrequenz: 145 600 kHz; Sendeleistung: 10 W. Zu Beginn der Ausstrahlung sowie alle 3 min sendet der Repeater das Rufzeichen UK3KP sowie den Locator KO85PQ aus.

Der gesamte Komplex besteht aus einem Eingangsteil, dem Sender, einer Computersteuerung und der Stromversorgung. Die Antennen sind Halbwelldipole mit vertikaler Polarisation und am zentralen Turm des Universitätsgebäudes angebracht; die Empfangsantenne in Richtung Nord/West und die Sendantenne in Richtung Süd/Ost.

(Auszug aus „Sovietsky Patriot“ vom 22. 4. 87)

## Der Mehrton-Effekt

Dieses Ausbreitungs-Phänomen ist schon seit längerer Zeit bekannt, eine befriedigende physikalische Erklärung steht aber noch aus. Die Erscheinung ist bei geeigneten Beobachtungsmitteln eindeutig identifizierbar; sie wird aber oftmals mit anderen Ausbreitungsbedingungen verwechselt. Der Beobachter des Mehrton-Effektes stellt fest, daß empfangene SSB- oder CW-Signale eine deutliche Verzerrung aufweisen, wenn die Antenne in eine geeignete Richtung gestellt wird. Der eingestellte Azimut bei maximaler Signalverzerrung kann erheblich vom wahren Azimut zwischen Sender und Empfänger abweichen.

Durch Beobachtungen von OMs weiß man, daß dieses Phänomen täglich beobachtet werden kann. Am geeignetesten für die Beobachtung sind CW-Signale, wobei es besonders vorteilhaft ist, die Grundfrequenz mittels eines Notch-Filters auszublenden. Die Zusatzsignale werden dann deutlich hörbar. Durch Drehen der Antenne kann das Empfangssignal auf dem direkten Wege vollständig unterdrückt sein, der Mehrton-Effekt bleibt davon unberührt.

Die Leistung der Sender scheint keinen Einfluß auf den Effekt zu haben, so konnte das Phänomen auch bei Sendern geringer Leistung festgestellt werden.

Die Richtungsabhängigkeit des Mehrton-Effektes ist mit einiger Wahrscheinlichkeit kein lokales Phänomen am Empfangsort, wie gleichzeitige Beobachtungen an verschiedenen Standorten zeigten. Y22TO und Y2300 diskutierten diese Erscheinung bei ihren Contesteinsätzen bei Y350 des öfteren, ohne eine beweisfähige Erklärung gefunden zu haben. Die Interpretation der dem Sendesignal aufgeprägten Fremdmodulation als Doppler-Effekt durch Verkehrsflugzeuge, erklärt nicht die durch einige OMs festgestellte Frequenzkonstanz der jeweiligen Spektrallinien, da die Relativgeschwindigkeit Flugzeug/Empfänger nur in besonderen geometrischen Konstellationen als zeitlich konstant angesehen werden kann. Sollte sich durch weitere Beobachtungen bestätigen, daß das zeitlich gemittelte Mehrton-Spektrum tatsächlich ein symmetrisches Linienspektrum darstellt, dann müßte nach einem anderen „Modulator“ gesucht werden. Hier eröffnet sich für die Funkamateure ein weiteres Feld der Beobachtung und des Experimentierens. Eine sehr wichtige Frage ist, ob der Mehrton-Effekt die jeweilige Grundfrequenz, also einen nicht verschobenen Spektralanteil, mitliefert. OMs, ich warte auf eure Beobachtungsergebnisse!

Danke für den Bericht von Y41VM, DUBUS 1, 4/86

## UKW-Conteste

Bearbeiter: Ing. Klaus E. Sörgel, YZ5VL  
Zieglerstr. 12, 72-34 Dresden, 8020

## YO-VHF-Contest 1987

1. Veranstalter: FRR
2. Zeit: 9. 8. 87, 0200 bis 1200 UTC
3. Frequenzbereich: 144-MHz-Band, entsprechend dem IARU-Bandplan
4. Sendearten: CW, SSB
5. Teilnahmeanarten: Sektion A: Einmann (fest), Sektion B: Einmann (portable), Sektion C: Mehrmann (fest), Sektion D: Mehrmann (portable)
6. Kontrollaustausch: RS(T), QSO-Nummer, Locator
7. Punkte: 0 bis 50 km 2, 51 bis 100 km 6, 101 bis 150 km 10, 151 bis 200 km 14, 201 bis 250 km 18, 251 bis 300 km 22, 301 bis 350 km 26, 351 bis 400 km 30, 401 bis 450 km 40, 451 bis 500 km 50 Punkte usw.
8. Multiplikator: Summe der verschiedenen Locator-GMF, außer dem eigenen
9. Ergebnis: Summe der QSO-Punkte, multipliziert mit dem Multiplikator
10. Besondere Bedingungen: QSOs in CW/SSB gemischt sind gestattet. Alle Verbindungen, die nicht durch das Log der Gegenstation belegt sind, werden gestrichen
11. Abrechnung: Bitte bis zum 19. 8. 87 an die UKW-Bezirks-Contestbearbeiter bzw. bis zum 29. 8. 87 (jeweils Poststempel) an YZ5VL.

## Ergebnisse des SP9-VHF-Winter-Contests 1987

E 144: 1. Y27BL 228, 2. Y17XL 120, 3. Y24LE 50, 4. Y24PE 46, 5. Y32FL, Y43XE/p je 34, 7. Y25HE 26, 8. Y25RD/a 16, 9. Y52NE 10; M 144: 1. Y36ZK/p 2096; E 432: 1. Y32FL 4; M 432: 1. Y36ZK/p 200; K: Y24UL/Y72VL.

## Ergebnisse des I. Subregionalen VHF-Contests 1987

E 144: 1. Y26KJ/p 38136, 2. Y27BL 11346, 3. Y24XN 8208, 4. Y23RJ/p 6188, 5. Y26JD 5427, 6. Y40DFD 4872, 7. Y25QL/a 3861, 8. Y24XK 3843, 9. Y23SB 3657, 10. Y24LA 3381, 11. Y35YC 3120, 12. Y37XL 2860, 13. Y24LB 1730, 14. Y38W1 2337, 15. Y37VH 2100, 16. Y31VA 1920, 17. Y24NK 1440, 18. Y22SI 1424, 19. Y26MH/a 1296, 20. Y24KJ/a 1230, 21. Y25RE 1106, 22. Y25ML 1001, 23. Y26GL 980, 24. Y24BK 804, 25. Y23QD 792, 26. Y46XF 767, 27. Y22VK 472, 28. Y22UC 370, 29. Y25MN 312, 30. Y24LK/p 246, 31. Y32IN 231, 32. Y27ON 136, 33. Y27EO 125, 34. Y24WK 71, 35. Y24PE 60, 36. Y25NL 56, 37. Y25AA/p 44, 38. Y25HE 30; M 144: 1. Y36ZK/p 30172, 2. Y48ZD 9900, 3. Y26FH/p 5481, 4. Y52ZE 460; S 144: 1. Y39-06-K 2920, 2. Y67-03-G 568, 3. Y39-05-K 506, 4. Y32-04-A 430, 5. Y39-01-E 371; E 432: 1. Y27CN 186, 2. Y25LL 91, 3. Y25QL/a 75, 4. Y24LB 24; M 432: 1. Y36ZK/p 2805; E 1,3: 1. Y27CN 4; K: Y21UD, Y24KN, Y27RN.

## Ergebnisse des Y2-FM/RTTY-April-Contests 1987

E 145: 1. Y25RM/p 1190, 2. Y27WL/a 686, 3. Y25AN/p 518, 4. Y27XL/a 516, 5. Y23RJ/p 410, 6. Y47YM 390, 7. Y22KL/a 355, 8. Y27AL/p 336, 9. Y24UL 300, 10. Y22UC/p 258, 11. Y21GC/p 246, 12. Y85WL/p 243, 13. Y24UF 235, 14. Y21VL, Y22QJ, Y39SF je 232, 17. Y22CG/a, Y25HO je 222, 19. Y62YF 210, 20. Y27ON 208, 21. Y23EF 190, 22. Y21RL, Y75KL/p je 180, 24. Y25HN, Y26AM je 176, 26. Y25LD/p 175, 27. Y75O 170, 28. Y22OL/p 168, 29. Y27RO, Y3400 je 165, 31. Y25QM 164, 32. Y21OL 156, 33. Y35VL/a 147, 34. Y28RH 140, 35. Y91VL 135, 36. Y59PN 126, 37. Y44YL, Y52QL/p je 120, 39. Y23JM 116, 40. Y25SM 108, 41. Y21UL 102, 42. Y21CM, Y230M je 99, 44. Y43XE/p 96, 45. Y25FL/p 90, 46. Y23SG 88, 47. Y27KL, Y32ZN/Y53KD je 81, 49. Y21MF/p, Y49SC je 80, 51. Y64ZL/p 78, 52. Y24QE 76, 53. Y37SI/p 75, 54. Y24PE, Y25HE je 64, 56. Y24RJ 60, 57. Y32LI/p 54,

58. Y23QD 51, 59. Y22XF/p/Y22BF, Y71VN/p je 45, 61. Y21DG/m 44, 62. Y26NM, Y56ZJ/p je 42, 64. Y21VC 35, 65. Y24AN/p, Y47VO je 34, 67. Y25JI, Y28HO, Y45PN/p je 28, 70. Y27BO 22, 71. Y22DA, Y23UA je 20, 73. Y25WA/a 16, 74. Y23JA 12, 75. Y26PL 10, 76. Y24OL/p 8; M 145: 1. Y52ZE/p 581, 2. Y28PO/p 204, 3. Y41ZN 176, 4. Y51ZF, Y68ZN/p je 156, 6. Y37Z1/p 140, 7. Y22DC/p 108; S 145: 1. Y48-03-J 405, 2. Y57-02-M 203, 3. Y35-04-M 195, 4. Y34-12-L/p 102, 5. Y32-08-F 52, 6. Y39-12-K 40, 7. Y32-01-F 12; RTTY E 145: 1. Y26QL/p 14, 2. Y91VL 12, 3. Y51ZF 1; K: Y21UD, SH; Y23XF, TH, ZJ; Y24PM, Y25NN, Y27PN, RN; Y52TI.

## Die internationalen Organisationen des Funkdienstes

Der Äther ist seinem Wesen nach international – Funkwellen können ungehindert Ländergrenzen, Ozeane und Kontinente passieren. Gerade deshalb erfordert die Nutzung des gesamten Spektrums der Funkwellen eine internationale Koordinierung, die die Interessen aller Länder der Welt in Einklang bringt. Die Zuweisung der Frequenzen zwischen den einzelnen Funkdiensten führt die ITU, der internationale Fernmeldeverein, eine multinationale Organisation, die unter der Ägide der UNO steht, durch.

Zur Zeit gehören der ITU, mit Hauptquartier in Genf, mehr als 150 Länder an. In bestimmten Abständen führt die ITU Konferenzen durch, auf denen aktuelle Fragen des Funkwesens (Frequenzverteilung, Rufzeicheneinteilung usw.) erörtert werden. In großen Abständen (mehr als 10 Jahre) tagt das höchste Organ der ITU, die Weltfunkverwaltungs-konferenz – die WARC. Die letzte Konferenz dieser Art fand 1979 statt. Eines der Hauptergebnisse der WARC besteht in der Erarbeitung der Vollzugsordnung Funk, in der alle wichtigen Aspekte der Organisation des Funkverkehrs im weltweiten und Landesmaßstab berücksichtigt werden. Auf der Grundlage der Vollzugsordnung Funk regeln die nationalen Fernmeldeverwaltungen ihre Arbeit. Zur Zeit legt dieses Dokument die Nutzung des Frequenzbereiches von 10 kHz bis 275 GHz fest. Im Zusammenhang mit der Frequenzvergabe wurde die Erde in drei Fernmelderegionen unterteilt.

Der Amateurfunkdienst hat seine eigene internationale Organisation, die Internationale Amateur-Radio-Union (IARU) in der zur Zeit über 120 Amateurfunkverbände der Welt Mitglied sind. Die IARU wurde 1925 gegründet. Ihr Hauptquartier befindet sich in den USA.

Eine der bedeutendsten Aufgaben der IARU besteht darin, die Interessen des Amateurfunkdienstes in der ITU und insbesondere bei der WARC zu vertreten. In den 50er Jahren begannen sich internationale Amateurfunkorganisationen zu formieren, die die nationalen Amateurfunkverbände zu den schon erwähnten Regionen 1, 2 und 3 der ITU vereinigen. Die Konferenzen der Organisationen, die dreijährlich stattfinden und an denen die regionalen Vereinigungen teilnehmen, befassen sich mit Fragen, die für den Amateurfunk und den Funksport bedeutsam sind (Weltkämpfe, nationale Nutzung der Amateurfunkfrequenzen, Koordinierung und Durchführung von KW-Contests, Standardisierung von Amateurfunkdokumenten usw.). Die praktische Arbeit im Zeitraum zwischen den Konferenzen obliegt dem Exekutivkomitee, das außerdem die regionalen Organisationen in der ITU vertritt.

Die Vorbereitung der Dokumente der nächstfolgenden Konferenz übernehmen Arbeitsgruppen, die sich aus Vertretern der verschiedenen nationalen Amateurfunkverbände zusammensetzen. Der Region 1 der IARU gehören momentan über 50 Ländern an. (nach „Handbuch für den Kurzwellenamateur“, Moskau 1986)

A. Hoffmann, Y26AO

# Liste der Y2-Kreiskenner

Stand: 1.7.1987  
229 Kreise

## Rostock

A 01	Greveamühlen					
A 02	Wismar Stadt					
A 03	Wismar Land					
A 04	Bad Doberan					
A 05	Rostock					
A 06	Rostock Land					
A 07	Ribnitz-Damgarten					
A 08	Stralsund Stadt					
A 09	Stralsund Land					
A 10	Rügen					
A 11	Grimmen					
A 12	Greifswald Land					
A 13	Wolgast					
A 14	Greifswald Stadt					

## Schwerin

B 01	Gadebusch					
B 02	Schwerin Stadt					
B 03	Schwerin Land					
B 04	Sternberg					
B 05	Bützow					
B 06	Güstrow					
B 07	Hagenow					
B 08	Ludwigslust					
B 09	Parchim					
B 10	Lübz					
B 11	Perleberg					

## Neubrandenburg

C 01	Teterow					
C 02	Malchin					
C 03	Demmin					
C 04	Altenreptow					
C 05	Anklam					
C 06	Ueckermünde					
C 07	Waren					
C 08	Neubrandenburg Land					
C 09	Strasburg					
C 10	Pasewalk					
C 11	Röbel					
C 12	Neustrelitz					
C 13	Templin					
C 14	Prenzlau					
C 15	Neubrandenburg Stadt					

## Potsdam

D 01	Pritzwalk					
D 02	Wittstock					
D 03	Neuruppin					
D 04	Gransee					
D 05	Kyritz					
D 06	Rathenow					
D 07	Nauen					
D 08	Oranienburg					
D 09	Brandenburg Stadt					
D 10	Brandenburg Land					
D 11	Potsdam Stadt					
D 12	Potsdam Land					
D 13	Belzig					
D 14	Jüterbog					
D 15	Luckenwalde					
D 16	Zossen					
D 17	Königs Wusterhausen					

## Frankfurt (Oder)

E 01	Angermünde					
E 02	Bernau					
E 03	Eberswalde					
E 04	Bad Freienwalde					
E 05	Strausberg					
E 06	Seelow					
E 07	Fürstenwalde					
E 08	Frankfurt/Oder					
E 09	Beeskow					
E 10	Eisenhüttenstadt Land					
E 11	Eisenhüttenstadt Stadt					
E 12	Schwedt					

## Cottbus

F 01	Jeasen					
F 02	Herzberg					
F 03	Lückau					
F 04	Lübben					
F 05	W-Pieck-Stadt Guben					
F 06	Finsterwalde					
F 07	Calau					
F 08	Cottbus Stadt					
F 09	Cottbus Land					
F 10	Forst					
F 11	Bad Liebenwalde					
F 12	Senftenberg					
F 13	Spremberg					
F 14	Hoyerswerda					
F 15	Weißwasser					

## Magdeburg

G 01	Salzwedel					
G 02	Osterburg					
G 04	Havelberg					
G 05	Klötze					
G 06	Kalbe					
G 07	Stendal					
G 08	Gardelegen					
G 09	Tangerhütte					
G 10	Geithain					
G 11	Haldensleben					
G 12	Wolmirstedt					
G 13	Burg					
G 14	Halberstadt					
G 15	Oschersleben					
G 16	Wanzleben					
G 17	Magdeburg					
G 18	Staßfurt					
G 19	Schönebeck					
G 20	Zerbst					
G 21	Wernigerode					

## Halle

H 01	Aschersleben					
H 02	Quedlinburg					
H 03	Hettstedt					
H 04	Bernburg					
H 05	Köthen					
H 06	Dessau					
H 07	Roßlau					
H 08	Wittenberg					
H 09	Sangerhausen					
H 10	Eisleben					
H 11	Halle					
H 12	Saalkreis					
H 13	Bitterfeld					
H 14	Gräfenhainichen					
H 15	Artern					
H 16	Querfurt					
H 17	Merseburg					
H 18	Nebra					
H 19	Weißfels					
H 20	Naumburg					
H 21	Hohenmölsen					
H 22	Zeitz					
H 23	Halle-Neustadt					

## Erfurt

I 01	Heiligenstadt					
I 02	Worbis					
I 03	Nordhausen					
I 04	Mühlhausen					
I 05	Sondershausen					
I 06	Eisenach					
I 07	Bad Langensalza					
I 08	Sömmerda					
I 09	Gotha					
I 10	Erfurt Stadt					
I 11	Erfurt Land					
I 12	Weimar Stadt					
I 13	Weimar Land					
I 14	Apolda					
I 15	Arnstadt					

## Gera

J 01	Eisenberg					
J 02	Jena Stadt					
J 03	Jena Land					
J 04	Stadtroda					
J 05	Gera					
J 06	Gera Land					
J 07	Rudolstadt					

J 08	Pößneck					
J 09	Zeulenroda					
J 10	Greiz					
J 11	Saalfeld					
J 12	Lobenstein					
J 13	Schleiz					

## Suhl

K 01	Bad Salzungen					
K 02	Schmalzkalden					
K 03	Meiningen					
K 04	Suhl Land					
K 05	Ilmenau					
K 06	Hildburghausen					
K 07	Neubaus					
K 08	Sonneberg					
K 09	Suhl Stadt					

## Dresden

L 01	Riesa					
L 02	Großenhain					
L 03	Kamenz					
L 04	Bautzen					
L 05	Dresden Stadt					
L 06	Dresden Land					
L 07	Niesky					
L 08	Meißen					
L 09	Bischofswerda					
L 10	Löbau					
L 11	Görlitz Stadt					
L 12	Görlitz Land					
L 13	Freital					
L 14	Sebnitz					
L 15	Dippoldiswalde					
L 16	Pirna					
L 17	Zittau					

## Leipzig

M 01	Delitzsch					
M 02	Eilenburg					
M 03	Torgau					
M 04	Leipzig Stadt					
M 05	Leipzig Land					
M 06	Wurzen					
M 07	Oschatz					
M 08	Borna					
M 09	Grimma					
M 10	Döbeln					
M 11	Altenburg					
M 12	Geithain					
M 13	Schmölln					

## Karl-Marx-Stadt

N 01	Rochlitz					
N 02	Hainichen					
N 03	Freiberg					
N 04	Werdau					
N 05	Glauchau					
N 06	Hohenstein-Ernstthal					
N 07	Karl-Marx-Stadt					
N 08	Karl-Marx-Stadt Land					
N 09	Flöha					
N 10	Zwickau-Stadt					
N 11	Zwickau-Land					
N 12	Stollberg					
N 13	Zschopau					
N 14	Marienberg					
N 15	Brand-Erbisdorf					
N 16	Reichenbach					
N 17	Aue					
N 18	Schwarzenberg					
N 19	Annaberg					
N 20	Plauen Stadt					
N 21	Plauen Land					
N 22	Auerbach					
N 23	Oelsnitz					
N 24	Klingenthal					

## Berlin

O 01	Pankow					
O 02	Weißensee					
O 03	Prenzlauer Berg					
O 04	Mitte					
O 05	Friedrichshain					
O 06	Lichtenberg					
O 07	Treptow					
O 08	Köpenick					
O 09	Marzahn					
O 10	Hohenschönhausen					
O 11	Hellersdorf					

# SSTV in Theorie und Praxis (1)

Ing. M. PERNER – Y21UO

Unter dieser Überschrift werden in der Folgezeit einige theoretische und praktische Probleme der Sendeart SSTV (slow scan television) behandelt. Ausgangspunkt ist das in der letzten Zeit gestiegene Interesse der DDR-Funkamateure für diese Sendeart. Es ist noch offen, ob der FUNKAMATEUR komplette nachbausichere Schaltungen veröffentlichen wird, denn die Beschaffbarkeit bestimmter IS sowie die theoretischen und praktischen Kenntnisse bestimmen letztendlich die Gerätekonzeption. Die Typenvielfalt der im Handel erhältlichen IS ermöglicht den Aufbau moderner Konzeptionen durchaus. Ein solches Projekt ist auch für den FA gefragt.

Die nachfolgenden Ausführungen enthalten einige der Erfahrungen, die ich beim Aufbau einer vierten Gerätegeneration und in einer langjährigen Sendetätigkeit in SSTV bei einer vierstelligen QSO-Anzahl mit WAC und Fünfbandbetrieb (auf den für SSTV zugelassenen KW-Bändern) sammeln konnte.

## Geschichtliche Entwicklung

In den Heften 8 und 9 des Jahrgangs 1958 der QST (USA) beschrieb C. McDonald, WA2BCW, ein neuartiges schmalbandiges Bildübertragungssystem. Es enthält die Grundlagen der heutigen Sendeart SSTV. In der Folgezeit wurden Normen und Verfahren zwar verbessert, der Grundgedanke jedoch blieb erhalten. Kernpunkt der Idee ist die Übertragung von Bildern in einem Telefonkanal mit max. 3 kHz Bandbreite. Heute übersieht man leicht, daß SSTV eine eigenständige Entwicklung innerhalb des Amateurfunks ist. Hier wurde etwas grundlegend Neues geschaffen, denn andere Sendearten bzw. -verfahren des Amateurfunks wie RTTY, FAX, HELL, AMTOR usw. hatten kommerzielle Geräte oder Verfahren als Patente.

1960 empfing G2AST im 28-MHz-Band SSTV-Bilder aus den USA. Als 1966 die

McMurdo-Station der Antarktis SSTV-Bilder mit den USA austauschte, weckte das, besonders bei technisch interessierten Funkamateuren, ein starkes Interesse. In den Jahren 1971 und 1972 nahm im europäischen Raum die SSTV-Aktivität stark zu. Industriell gefertigte Geräte verdrängten die bis dahin üblichen Eigenbaugeräte. 1975/76 erschienen fast gleichzeitig die ersten Geräte mit Normwandlung SSTV – FSTV (fast scan television) der US-Firma ROBOT und von V. Wraase, DL2RZ, auf dem Markt. Dieses Prinzip bedeutete einen riesigen Fortschritt. Nun konnte man auf dem Bildschirm eines TV-Geräts SSTV-Bilder sichtbar machen. Die bislang übliche Betrachtung von SSTV-Aussendungen auf dem Bildschirm einer nachleuchtenden Oszi-Röhre bzw. Radar-Sichtrohre im abgedunkelten Raum war (auch nach eigenen Erfahrungen) doch recht anstrengend, speziell bei längeren Empfangsreihen. Das, was noch heute an die Anfänge des SSTV erinnert, sind das quadratische Bildformat und die Grundnorm.

Fast unmittelbar nach Veröffentlichung der „Anordnung Nr.2 über den Amateurfunkdienst – Amateurfunkanordnung – vom 27.4.1983“ (u.a. Zulassung der Sendeart J3C) nahm Y21UO den Sendebetrieb in SSTV auf den KW-Bändern auf. 1986 habe ich nach Fertigstellung der vierten Gerätegeneration erste Versuche mit Farb-SSTV unternommen. Im Sep-

tember 1985 konnte ich dann mit Y55ZA auch das eigene DXCC-Land arbeiten. Unmittelbar danach wurden Y21MH und Y28WH mit modernen Konvertern auch sendemäßig aktiv.

## SSTV-Normen

Bildaufösung und Bildwechselfrequenz sind proportional zur notwendigen Bildsignalbandbreite. Die übliche Fernsehnorm hat eine Bandbreite des Videosignals von etwa 5 MHz (625 Zeilen mit jeweils 830 Bildpunkten). Das ergibt fast 520 000 Bildpunkte je Bild. Die in den Anfängen verwendeten Radar-Bildröhren haben eine Nachleuchtdauer von etwa 10 s sowie einen runden Schirm.

Durch Versuche wurde ermittelt, daß man mit 120 Zeilen brauchbare Bilder übertragen kann. In der Praxis braucht man bei einwandfrei fokussierten und lichthoffreien Bildpunkten für eine gute Bildwiedergabe 0,5 mm Zeilenabstand. So ergeben sich für 120 Zeilen mindestens 60 mm Bildhöhe und Bildbreite. Demzufolge ist ein Bildschirmdurchmesser von mindestens 85 mm, besser jedoch 100 mm erforderlich.

Mit zunehmender Digitalisierung der SSTV-Geräte wurde die Zeilenzahl auf 128 erhöht. Bei einer gleichmäßigen Rasterung des quadratischen Bildes ergeben sich 128 Bildpunkte je Zeile. Ein komplettes SSTV-Bild enthält somit in der Grundnorm 16 384 Bildpunkte. Der Einfachheit halber spricht man von 16 Kbit. Als Zeilenfrequenz für SSTV wählte man in den USA 15 Hz (Netzfrequenz 60 Hz : 4), in Europa 16,67 Hz (50 Hz : 3). Damit lag dann auch die Bildwechselfrequenz für Europa mit 1/7,2 (neu 1/7,68) Hz fest. Vereinfacht spricht man von 8 s Bildwechselfzeit.

Bis heute hat sich die Norm der Zeilen- und Bildwechselimpulse (Synchronimpulse) erhalten. Am Anfang jedes Bildes bringt der 30 ms lange Bildsynchronimpuls das Empfangsgerät in die Nullstellung (links oben). Dort beginnt der Aufbau des SSTV-Bildes: Die Bildablenkung (nach unten) und die Zeilenablenkung (nach rechts) starten. Am Ende der Zeile sorgt der 5 ms lange Zeilenimpuls für den Rücksprung nach links. Da inzwischen bereits eine (geringe) Ablenkung nach

## SSTV-Normen

	8 s	16 s	32 s
Dauer des Horizontalimpulses [ms]	5	5	5
Dauer des Vertikalimpulses [ms]	30	30	30
Bildpunkte je Zeile	128	256	256
Zeilen je Bild	128	128	256
Synchronfrequenz [Hz]	1 200	1 200	1 200
Schwarzfrequenz [Hz]	1 500	1 500	1 500
Weißfrequenz [Hz]	2 300	2 300	2 300
Bildpunkte je Bild [Kbit]	16	32	64

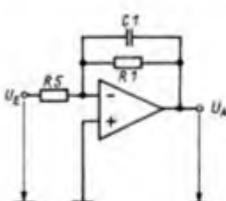


Bild 1: Tiefpaß 1. Ordnung mit kritischer Dämpfung mit Gegenkopplung

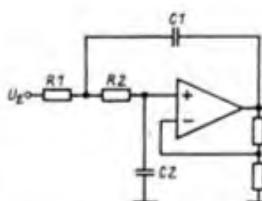


Bild 2: Tiefpaß 2. Ordnung mit Einfachmitkopplung ( $R_1 = R_2$ ;  $C_1 = C_2$ )

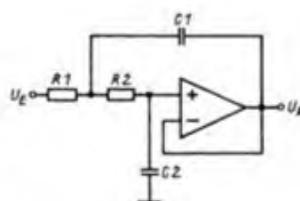


Bild 3: Tiefpaß 2. Ordnung mit Einfachmitkopplung ( $v_o = 1$ ;  $R_1 = R_2$ ;  $C_1 = C_2$ )

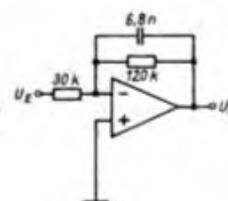


Bild 4: Dimensionierter Tiefpaß 1. Ordnung mit kritischer Dämpfung zur Selektion der Horizontalimpulse

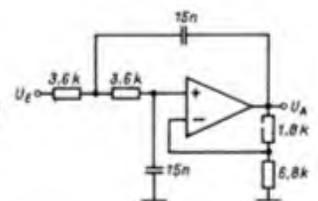


Bild 5: Besselfilter 2. Ordnung für den sendeseitigen NF-Kanal

## Vom Nachrichten- spezialisten zum Nachrichtenoffizier

Ende August wird es ernst für den 19-jährigen Mathias Bläser aus der Betriebschule „Salvatore Allende“ von Robotron Radeberg. Dann beginnt sein Studium an der Offiziershochschule „Ernst Thälmann“. Aber ihm ist nicht bange. „Ich bin gut auf diesen neuen Lebensabschnitt vorbereitet und freue mich auf den Beginn meiner beruflichen Tätigkeit.“

Viele trugen in den vergangenen Jahren dazu bei. Da sind die Eltern, sein Vater ist GST-Funktionär. Da ist die Schule mit einem Klassenleiter, von dem Mathias mit der größten Hochachtung spricht: „Wir diskutieren viel über aktuell-politische Probleme. Auch und vor allem darüber, daß heute der Friede bewaffnet sein muß.“

Da ist die FDJ. Im FDJ-Bewerberkollektiv unternahmen sie sehr viel, was seinen Berufswunsch und seine Motivation festigte, für die gerechteste Sache der Welt das Waffenhandwerk zu lernen und mit an vorderster Stelle dazu beizutragen, das erste Menschenrecht – das Recht auf Frieden – zu verwirklichen.

Und da ist nicht zuletzt die GST. Eine zweijährige vormilitärische Laufbahnausbildung Nachrichtenspezialist hat er hinter sich. „Hier lernte ich sehr viel, nicht nur was die Nachrichtentechnik betraf, für die ich mich schon seit Jahren sehr stark interessiere und begeistere.“

Selbstverständlich war für ihn, wenn allerdings nicht ganz einfach und nicht so nebenbei zu schaffen, daß er zum Abschluß dieser Ausbildung das Bestenabzeichen der GST erlangt. Die vormilitärische Laufbahnausbildung und sein Einsatz als Gruppenführer waren für den jungen Genossen – er gehört seit diesem Jahre der SED an – eine erste Bewährung für seinen künftigen Offiziersberuf, die er gut bestanden hat.

Die Zeit bis zur Einberufung will Mathias nicht tatenlos verstreichen lassen. Das Abitur soll mit der Note „gut“ bestanden werden. In der Sektion Kraftsport tankt er Kraft auf, damit künftig die Handgranate noch weiter als 45 Meter fliegt. Und die GST bleibt. Mit dem Wehrkampfsport und einem weiteren Einsatz als Gruppenführer in der Laufbahnausbildung Nachrichtenspezialist.

So hat Mathias heute wertvolle Voraussetzungen geschaffen für seinen anspruchsvollen militärischen Beruf. Die künftigen vier Lehrjahre bis zum Leutnant und Diplomingenieur werden es in sich haben, fordern gewiß den ganzen Mann. Sicher wird er sich manchmal überwinden müssen auch schier Unmögliches zu bewältigen. Aber das wird er sich und denen, die ihm vertrauen, beweisen. So gut glaube ich den baldigen Offizierschüler Mathias Bläser zu kennen.

G. Specht

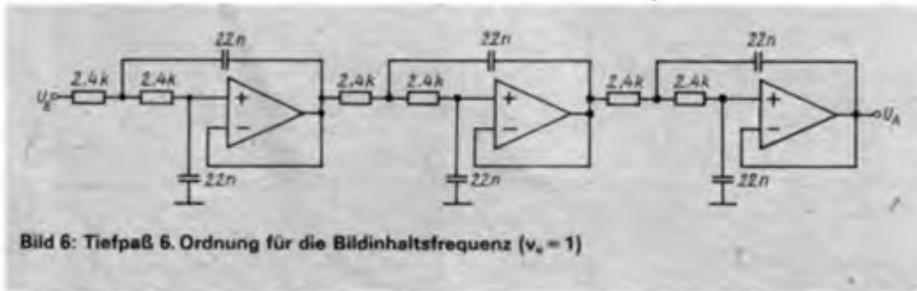


Bild 6: Tiefpaß 6. Ordnung für die Bildinhaltsfrequenz ( $v_n = 1$ )

unten erfolgte, beginnt die zweite Zeile unterhalb des Zeilensfangs der ersten usw. Beide Synchronimpulse dürfen eine maximale Toleranz von 10% haben.

Bei einer Gesamt-Zeilendauer von 60 ms und einer Synchronimpulsdauer von 5 ms verbleiben für die eigentliche Bildinformation 55 ms. Eine Bildpunktzahl von 128 ergibt bei maximaler Auflösung 64 Helligkeitswechsel je Zeile. Die maximale Bildinhaltsfrequenz errechnet sich danach zu

$$f_{MOD} = \frac{\text{Bildpunktzahl}}{2 \times \text{Zeilendauer}} = \frac{128}{2 \times 55 \text{ ms}} = 1164 \text{ Hz.}$$

Aus praktischen Gründen hat man sich jedoch auf eine maximale Frequenz von 900 Hz geeinigt. Aus obiger Formel ergibt sich aber auch, daß eine höhere Auflösung nur über eine Vergrößerung der Zeilendauer erreichbar ist. In der Praxis verwendet man für 256 Bildpunkte eine effektive Zeilendauer von 115 ms. Nun dauert die Übertragung eines Bildes aber bereits etwa 16 s. Eine weitere Verbesserung der Auflösung ist mit einer Verdoppelung der Zeilenzahl erreichbar. Dies bedeutet eine Bilddauer von etwa 32 s. Auf diese Weise sind aus der Grundnorm von 8 s die beiden neuen Normen 16 s und 32 s entstanden. Der deutlichen Verbesserung der Auflösung steht aber ein nicht unerheblicher Mehraufwand gegenüber. Ein 16-s-Bild läßt sich auf einer Nachleuchtöhre nicht mehr komplett darstellen. Man kann jedoch bei Konzentration auf den Bildablauf den Bildinhalt noch erkennen.

Die Übertragung des Bildinhalts sowie der Synchronimpulse erfolgt im NF-Bereich. Unabhängig von der Norm ist den Synchronimpulsen die Frequenz 1200 Hz, dem Schwarzwert 1500 Hz und dem Weißwert 2300 Hz zugeordnet. Das

stellt sicher, daß die Synchronimpulse nicht im Bildinhalt sichtbar sind (Ultraschwarz).

Auf Kurzwellen wird das SSTV-NF-Signal in SSB übertragen. Die Seitenbandlage entspricht den üblichen Vereinbarungen. Eine gleichzeitige Aussendung eines Begleittons ist nicht möglich, da der Frequenzbereich bereits fast vollständig ausgenutzt ist. Nicht genormt ist die Anzahl der Grauwerte. Technisch optimal ist die Aufteilung des Bereichs 1500...2300 Hz in 16 Grauwerte (4 Bit). Eine Verdoppelung auf 32 Grauwerte schafft wesentlich bessere Abstufungen, bringt aber Probleme bei der technischen Realisierung. 8 Grauwerte und weniger gehen in den Bereich der „Schattenspiele“ über, da hierbei nur noch markante Abstufungen erkennbar sind. Für reine Schriftübertragung (Keyboard) genügen jedoch die beiden Frequenzen 1500 Hz und 2300 Hz.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß die Frequenz-Differenz zwischen 1500 Hz und 2300 Hz (=800 Hz) nicht mit der maximalen Bildinhaltsfrequenz von 900 Hz identisch ist!

Nachfolgend einige Einzelheiten zur Verarbeitung dieser Frequenzen.

### Einsatzzweck von Filtern

Filter benötigt man für die Selektierung der empfangs- und sendeseitigen SSTV-NF, der Synchronsignale, der Bildinhaltsfrequenz sowie auch meist zur Trennung der beiden Synchronsignale. Die nachstehenden Ausführungen zu Filtern gelten nicht nur für SSTV, sie können auch für RTTY-Filterberechnung nützlich sein.

### Passive Filter

Passive Filter, d. h., Konfigurationen aus Spulen und Kondensatoren, sind auch heute noch aktuell und in vielen Geräten

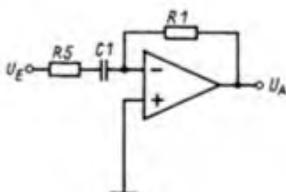


Bild 7: Hochpaß 1. Ordnung mit Gegenkopplung

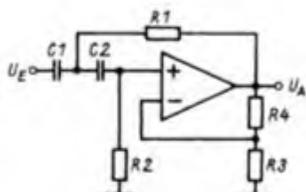


Bild 8: Hochpaß 2. Ordnung mit Einfachmitkopplung ( $R_1 = R_2$ ;  $C_1 = C_2$ )

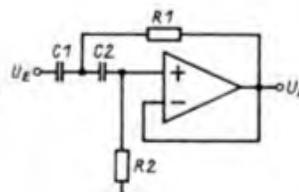


Bild 9: Hochpaß 2. Ordnung mit Einfachmitkopplung ( $v_n = 1$ ;  $R_1 = R_2$ ;  $C_1 = C_2$ )

zu finden. Der Nachteil, daß man Spulen wickeln muß, wird durch den Vorteil der Rauschfreiheit kompensiert. Ich verwende einen Tiefpaß fünften Grades für die sendeseitige NF (zusätzlich zum aktiven Tiefpaß) sowie einen Hochpaß fünften Grades auf der Empfangsseite. Beachtung ist den Problemen des Überschwingens sowie der Gruppenlaufzeit zu schenken. Alle Informationen zu passiven Filtern sind [1] zu entnehmen.

**Aktive Filter**

Die Verbreitung sowie der günstige Preis von Operationsverstärkern (OV) haben aktive Filter zu den wichtigsten analogen Baugruppen, nicht nur für SSTV, werden lassen. Mit Widerständen und Kondensatoren lassen sich je nach Einsatzzweck Resonanzfrequenz bzw. Grenzfrequenz, Güte und Bandbreite verändern. Betrachtet werden in den nachfolgenden Ausführungen OV's in der allgemeinen Darstellungsform. Die praktische Anschlußbelegung ist den jeweiligen Datenblättern zu entnehmen. Gleiches gilt auch für eine eventuell notwendige externe Frequenzkompensation (A 109 u. ä.). Es wird vorausgesetzt, daß die Speisespannungen massensymmetrisch und entsprechend stabilisiert sind. Die Kondensatoren sollten hochwertige Typen sein; Epsilon als Werkstoff ist nicht brauchbar.

Bei der Berechnung geht man immer von den Abstufungen der genormten Kapazitätswerte aus. Bei der Grenzfrequenz ist die Durchgangsverstärkung um 3 dB gegenüber dem Maximalwert gesunken. Auch bei aktiven Filtern steigen mit größerer Flankensteilheit des Filters die Welligkeit im Durchlaßbereich und das Überschwingen an. Filter werden unterschieden nach ihrer Flankensteilheit, Durchlaßwelligkeit sowie ihrem Überschwingen und sind meist nach Wissenschaftlern benannt (Tschebyscheff, Bessel, Butterworth). Die Filterschaltungen der verschiedenen Typen unterscheiden sich nicht – lediglich die Bemessung der Bauelemente.

Nachfolgend werden Filter mit kritischer Dämpfung sowie Bessel-Filter betrachtet, d. h., Filtertypen mit vernachlässigbarem Überschwingen und guter Nachbausicherheit. Die Ordnungszahl eines Filters bestimmt seine Flankensteilheit. Je höher die Ordnungszahl, desto steiler die Flanke bei jedoch größerer Welligkeit und stärkerem Überschwingen. Ein Bessel-Filter 6. Ordnung stellt im Normalfall die Grenze für SSTV dar. Mit einem OV kann man je nach Beschaltung ein Filter 1. oder 2. Ordnung aufbauen; höhere Ordnungen entstehen durch Reihenschaltung von aktiven Filtern. Dabei addieren sich die Ordnungszahlen. Bessel-Filter und Filter kritischer Dämpfung höherer

Ordnung (>2) werden durch die Reihenfolge 2. – 1. – 2. Ordnung gekennzeichnet. Lediglich Filter kritischer Dämpfung 2. Ordnung lassen sich bei gleicher Dimensionierung direkt in Reihe schalten (2. – 2. – 2. Ordnung ≙ 6. Ordnung; s. auch Tabelle). Tiefergehende Betrachtungen zu aktiven Filtern sind u. a. in [2] enthalten.

**Tiefpaßfilter (TP)**

Der TP bedämpft alle Signale oberhalb seiner Grenzfrequenz  $f_g$ . Optimal und reproduzierbar sind für den Funkamateurl die drei Grundvarianten nach Bild 1 bis Bild 3.

Tiefpaß 1. Ordnung mit Gegenkopplung (Bild 1):

$$f_g = \frac{a[k11]}{2 \cdot \pi \cdot R_1 \cdot C_1} \cdot a[k11] = 1 \quad (1)$$

$$R_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_g \cdot C_1} \quad (2)$$

$$V_u = \frac{R_1}{R_5} \quad (3)$$

(R in  $\Omega$ , C in F, f in Hz).

**Kenngrößen von Filtern kritischer Dämpfung**

Ordnung	n-te Stufe	a	b	[k]
1.	1.	1,0	0	11
2.	1.	1,29	0,41	12
3.	1.	0,51	0	13
	2.	1,0	0,26	23
4.	1.	0,87	0,19	14
	2.	0,87	0,19	24
5.	1.	0,39	0	15
	2.	0,77	0,15	25
	3.	0,77	0,15	35
6.	1.	0,70	0,12	16
	2.	0,70	0,12	26
	3.	0,70	0,12	36

**Kenngrößen von Bessel-Filtern**

Ordnung	n-te Stufe	a	b	[k]
1.	1.	1,0	0	11
2.	1.	1,36	0,62	12
3.	1.	0,76	0	13
	2.	1,0	0,48	23
4.	1.	1,34	0,49	14
	2.	0,77	0,39	24
5.	1.	0,67	0	15
	2.	1,14	0,41	25
	3.	0,62	0,32	35
6.	1.	1,22	0,39	16
	2.	0,97	0,35	26
	3.	0,51	0,28	36

k kennzeichnet die Größe von a bzw. b für die n-te Stufe eines Filters n-ter Ordnung

Dieser Typ ist die einfachste Filterform. Der Vorteil besteht in der relativ problemlosen Veränderbarkeit der Übertragungsverstärkung  $v_u$ , d. h., des Verhältnisses der Ausgangsspannung  $U_A$  zur Eingangsspannung  $U_E$ .

Bild 2 zeigt einen Tiefpaß 2. Ordnung mit Einfachmitkopplung ( $R_1 = R_2$ ;  $C_1 = C_2$ ):

$$R_1 = \frac{\sqrt{b[k12]}}{2 \cdot \pi \cdot f_g \cdot C_1} \quad (4)$$

$$v_u = 3 - \frac{a[k12]}{\sqrt{b[k12]}} \quad (5)$$

$$R_4 = (v_u - 1) \cdot R_3 \quad (6)$$

Der Einfachheit halber setzt man  $R_1 = R_2$ ,  $C_1 = C_2$ . Werden diese Elemente unterschiedlich dimensioniert, so ändert sich das Verhalten der Filterstruktur erheblich.

Bei Filtern 2. Ordnung mit  $v_u = 1$  entfallen die Widerstände  $R_3$  und  $R_4$ , so daß eine Filterstruktur nach Bild 3 entsteht. Diese Filterstruktur ist ein Tiefpaß 2. Ordnung mit Einfachmitkopplung ( $v_u = 1$ ;  $R_1 = R_2$ ;  $C_1 = C_2$ ).  $R_1$  ergibt sich nach Gl. (4).

**Beispiel 1:** Dimensionierung eines Tiefpasses vom Typ kritische Dämpfung; 1. Ordnung; Selektion der Horizontal-Synchronimpulse (5 ms ≙ 200 Hz);  $C_1 = 6,8 \text{ nF}$ ;  $v_u = 4$ ;  $f_g = 200 \text{ Hz}$ .

Es ergibt sich ein Aufbau entsprechend Bild 1. Aus der Tabelle 1 erhält man  $a[k11] = 1$ . Aus Gl. (2) ergibt sich

$$R_1 = \frac{a[k11]}{2 \cdot \pi \cdot f_g \cdot C_1} = \frac{10^9}{2 \cdot \pi \cdot 200 \text{ Hz} \cdot 6,8 \text{ F}} = 117 \text{ k}\Omega,$$

gewählt 120 k $\Omega$ . Nach Gl. (3) ergibt sich

$$R_5 = \frac{R_1}{v_u} = \frac{120 \text{ k}\Omega}{4} = 30 \text{ k}\Omega.$$

Anmerkung: Will man den Vertikalsynchronimpuls ebenfalls mit einem Tiefpaß dieser Art selektieren, so kann durch Variation von  $R_5$  die Empfindlichkeit beider Stufen angeglichen werden.

**Beispiel 2:** Für die sendeseitige NF soll ein Tiefpaß vom Typ Bessel-Filter 2. Ordnung realisiert werden;  $f_g = 2400 \text{ Hz}$ ;  $C_1 = C_2 = 15 \text{ nF}$ ;  $R_3 = 6,8 \text{ k}\Omega$  (Bild 4).

Der Aufbau ist entsprechend Bild 2 vorzunehmen. Aus Tabelle 1 folgen  $a[k12] = 1,36$  und  $b[k12] = 0,62$ . Aus Gl. (4) ergibt sich

$$R_1 = \frac{\sqrt{b[k12]}}{2 \cdot \pi \cdot f_g \cdot C_1} = \frac{\sqrt{0,62} \cdot 10^{-3} \cdot 10^9}{2 \cdot \pi \cdot 2,4 \text{ Hz} \cdot 15 \text{ F}} = 3,48 \text{ k}\Omega,$$

gewählt 3,6 k $\Omega$ .  $v_u$  errechnet sich nach Gl. (5) zu

$$v_u = 3 - \frac{a[k12]}{\sqrt{b[k12]}} = 3 - \frac{1,36}{\sqrt{0,62}} = 1,27$$

## Y61HQ errang Weltsieg in der ersten „IARU HF World Championship“

Das Hauptquartier der Internationalen Amateur Radio Union (IARU) veröffentlichte in der Februarausgabe der amerikanischen Zeitschrift „QST“ die Resultate der 1. HF World Championship, die am 12./13. Juli 1986 auf den KW-Bändern 1,8 bis 28 MHz stattfand.

Der Radioklub der DDR wurde in diesem Wettkampf in der Kategorie der Headquarters Stations (HQ) durch die Sonderamateurfunkstelle Y61HQ vertreten. Dahinter verbarg sich unsere erfahrene und erfolgreichste KW-Contestmannschaft – Y34K aus Ilmenau – die dazu erstmals auf mehreren Bändern gleichzeitig arbeitete. Wir berichteten dazu ausführlich in unserer Ausgabe 10/1986.

Einleitend betont „QST“ die herausragende Rolle dieses Wettkampfes und erläutert, die IARU betreffend: „The International Amateur Radio Union (IARU), which is the Amateur Radio equivalent of the United Nations, ...“, d. h., die IARU wäre im Amateurfunk das Äquivalent zur UNO, und stellt zusammenfassend fest, daß dies ein erfolgreicher Wettkampf war. Insgesamt seien 1397 Wertungslogs und eine Vielzahl von Kontrolllogs eingeschickt worden. Die Auswertung und Abrechnung erfolgte entsprechend den Kategorien der Ausschreibung. Demzufolge belegte Y61HQ in der Kategorie der HQ-Stationen den ersten Platz. Damit errangen die Kameraden von Y34K (Y21YK, Y23EK, Y24UK, Y42LK, Y42MK, Y42NK) unter diesem Sondersymbol den Weltsieg für die DDR! Herzlichen Glückwunsch! Die Punktzahl von 2 167 488 schaffte einen deutlichen Vorsprung vor den Zweit- und Drittplazierten.

Das IARU-Hauptquartier drückte dies so aus: „Congratulations in particular to the GDR station, Y61HQ, whose 2.1 M score was alone at the top of the pyramid, followed by YQ8A, OH7C, W1AW and HG6N, all with fine scores“. (deutsch: Glückwünsche insbesondere der DDR-Station Y61HQ, deren 2,1-Millionen-Ergebnis die einsame Spitze der Pyramide bildete, gefolgt von YQ8A, OH7C, W1AW und HG6N – sämtlich mit guten Punktzahlen.)

Die Spitzenpositionen in den anderen Wertungsarten wurden wie folgt belegt: FONE – RB5MF, CW – AZ8DQ, MIXED – OH8AM, und in der Kategorie Multi-single – RL8PYL.

Die IARU veranstaltete ihre 2. HF World Championship am 11./12. 7. 87. Die Kameraden von Y34K hatten sich langfristig darauf vorbereitet. Ob die Funkwetterlage und die Teilnahme ihren Erwartungen entsprechen haben, war bei Redaktionsschluß natürlich noch nicht klar.

Red. FA

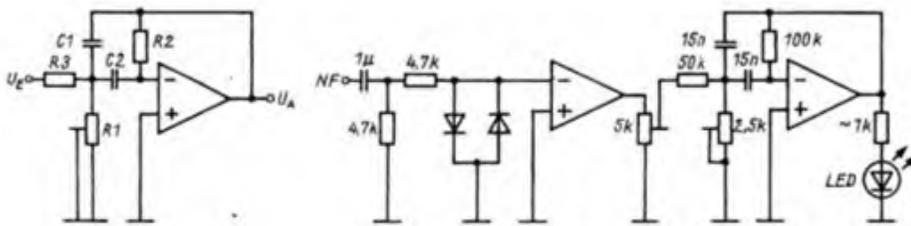


Bild 10: Normalform eines aktiven Bandpasses ( $C_1 = C_2$ ;  $R_2 \geq 10 R_1$ )

Bild 11: Abatimmhilfe mit vorgeschaltetem Begrenzer

Damit wird nach Gl. (6)

$$R_4 = (v_0 - 1) \cdot R_3 = (1,27 - 1) \cdot 6,8 \text{ k}\Omega = 1,84 \text{ k}\Omega, \text{ gewählt } 1,8 \text{ k}\Omega$$

Beispiel 3: Es soll ein Tiefpaß für die Bildinhaltsfrequenz (max. 900 Hz) aufgebaut werden (Bild 6). Um den Weißanteil nicht zu stark abzusenken, habe ich  $f_g$  zu 1000 Hz gewählt; damit ist aber eine hohe Flankensteilheit erforderlich. Um den Bauelementeaufwand zu reduzieren, kam eine Reihenschaltung von Filtern kritischer Dämpfung 2. Ordnung zur Anwendung. Es werden drei Filterstrukturen 2. Ordnung nach Bild 3 eingesetzt. Das ergibt ein Filter 6. Ordnung mit  $v_0 = 1$ . Alle Kondensatoren haben 22 nF. Die Tabelle ergibt  $b[k16] = b[k26] = b[k36] = 0,12$ . Aus Gl. (4) errechnet sich

$$R = \frac{b[k]}{2 \cdot \pi \cdot f_g \cdot C} = \frac{0,12 \cdot 10^{-3} \cdot 10^9}{2 \cdot \pi \cdot 1 \text{ Hz} \cdot 22 \text{ F}} = 2,5 \text{ k}\Omega.$$

Wie Bild 6 zeigt, bringt diese Art Tiefpaß erhebliche Bauelementeinsparungen.

### Hochpaßfilter

Der Hochpaß bedämpft alle Signale unterhalb der Grenzfrequenz  $f_g$ . Zur Berechnung gelten auch hier die Werte  $a[k]$  und  $b[k]$  der Tabellen. Berechnungsbeispiele können entfallen, da alle Tiefpaßvarianten sinngemäß zutreffen.

Bild 7 zeigt einen Hochpaß 1. Ordnung mit Gegenkopplung:

$$R_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_g \cdot a[k11] \cdot C_1} \quad (7)$$

$$v_0 = \frac{R_1}{R_5} \quad (8)$$

In Bild 8 ist ein Hochpaß 2. Ordnung mit Einfachmitkopplung zu sehen;  $R_1 = R_2$ ;  $C_1 = C_2$ .

$$R_1 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_g \cdot \sqrt{b[k12]} \cdot C_1} \quad (9)$$

$$v_0 = 3 - \frac{a[k12]}{\sqrt{b[k12]}} \quad (10)$$

$$R_4 = (v_0 - 1) \cdot R_3 \quad (11)$$

Bild 9 enthält einen Hochpaß 2. Ordnung mit Einfachkopplung;  $v_0 = 1$ ;  $R_1 = R_2$ ;  $C_1 = C_2$ .  $R_1$  wird nach Gl. (9) berechnet.

### Bandpaßfilter (BP)

Bandpaßfilter entsprechen in ihrer Funktion einem Parallelschwingkreis. Für die Bemessung sind neben der Resonanzfrequenz  $f_0$  auch die Güte Q und die Bandbreite B zu berücksichtigen. Der Bandpaß dient bei SSTV meist zur Selektion der Synchronimpulse. Wichtig ist für den praktischen Betrieb, eine Übersteuerung des Bandpasses zu vermeiden. Dies betrifft auch eine evtl. vorhandene zweite Stufe. Hier empfiehlt sich eine Ankopplung über einen veränderbaren ohmschen Spannungsteiler.

Die Übertragungsverstärkung  $v_0$  wird stets auf  $f_0$  bezogen. Die Bandbreite B ergibt sich aus den Frequenzen oberhalb und unterhalb  $f_0$ , bei denen die Ausgangsspannung auf 0,7  $U_{00}$  (3-dB-Punkte) gesunken ist.

Bild 10 stellt die Normalform eines aktiven Bandpasses dar. Voraussetzungen bei diesem Filter sind, daß  $C_1 = C_2$  und  $R_2 \geq 10 \cdot R_1$  ist. Dann gilt:

$$f_0 = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot C_1} \cdot \sqrt{\frac{1}{R_1} \cdot \frac{1}{R_2}} \quad (12)$$

$$R_1 = \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot C_1)^2 \cdot R_2} \quad (13)$$

$$Q = R_2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot C_1 \quad (14)$$

$$B = \frac{1}{R_2 \cdot \pi \cdot C_1} \quad (15)$$

$$v_0 = \frac{R_2}{2 \cdot R_3} \quad (16)$$

Aus den Gleichungen (14), (15) und (16) geht hervor, daß der Widerstand  $R_2$  neben  $C_1$  das dominierende Bauelement ist. Übertragungsverstärkung, Güte und Bandbreite sind von  $R_1$  unabhängig. Bildet man  $R_1$  einstellbar aus, so kann man die Resonanzfrequenz nach Gl. (13) damit in gewissen Grenzen variieren. Bei  $R_1 = 0$  schwingt der Bandpaß! Aus Gl. (15) geht hervor, daß eine bereits dimensionierte Bandbreite bei Änderung von  $f_0$  erhalten bleibt.

Bei der Bemessung der Bandbreite ist zu beachten, daß der kürzeste Nutzpuls noch voll einschwingen kann. Nach der Heisenbergschen Unschärferelation ergibt sich (vereinfacht)

$$B = \frac{1}{\pi \cdot \Delta t} \quad (17)$$

(B in Hz, Δt in s). Unter Δt ist die Zeitdauer von 80% des kürzesten Nutzpulses zu verstehen.

Beispiel: Dimensionierung einer Abstimmhilfe für die empfangenen SSTV-Synchronimpulse mit  $f_0 = 1200$  Hz;  $R_1 \geq 10 \cdot R_2$ ;  $C_1 = C_2 = 15$  nF; kürzester Impuls 5 ms;  $v_0 = 1$ . Aus Gl. (17) ergibt sich

$$B = \frac{1 \cdot 10^3}{\pi \cdot 4 \text{ s}} = 80 \text{ Hz.}$$

Dieser Wert von 80 Hz hat für den praktischen Betrieb keinen Nutzen. Um Fre-

quenzdrift, unkorrektes Synchronsignal usw. besser ausgleichen zu können, wählt man in der Praxis für das Synchronsignal eine Bandbreite von 200 Hz. Umstellen von Gl. (15) ergibt

$$R_2 = \frac{1}{B \cdot \pi \cdot C_1} = \frac{1 \cdot 10^9}{200 \text{ Hz} \cdot \pi \cdot 15 \text{ F}} = 106 \text{ k}\Omega,$$

gewählt 100 kΩ. Aus Gl. (13) errechnet sich

$$R_1 = \frac{1}{(2 \cdot \pi \cdot f_0 \cdot C_1)^2 \cdot R_2} = \frac{1 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{18} \cdot 10^{-3}}{(2 \cdot \pi \cdot 1,2 \text{ Hz} \cdot 15 \text{ F})^2 \cdot 100 \Omega} = 781 \Omega.$$

Nach Gl. (16) wird

$$R_3 = \frac{R_2}{2 \cdot v_0} = \frac{100 \text{ k}\Omega}{2 \cdot 1} = 50 \text{ k}\Omega.$$

Somit ist auch gewährleistet, daß  $R_1 \geq 10 \cdot R_3$  ist. Bild 11 zeigt die Abstimmhilfe mit vorgeschaltetem Begrenzer. (wird fortgesetzt)

# Einfache elektronische Morsetaste

Dipl.-Ing. P. GÜNTHER – Y21WI

Es wird eine elektronische Taste mit Tongenerator vorgestellt, die nur einen Schaltkreis V 4093 D enthält und ein normgerechtes Punkt/Strich/Pausen-Verhältnis erzeugt. Der CMOS-Schaltkreis vereinigt 4 NAND-Gatter mit Schmitt-Trigger-Verhalten und je 2 Eingängen. Die Gatter D1 bis D3 dienen der Impulserzeugung; D4 ist der Tongenerator. Die Schaltung basiert auf folgender Grundidee (Bild 1):

Bei geschlossener Taste S wird C geladen. Nach Erreichen der Einschaltsschwelle des Schmitt-Triggers öffnet Kontakt X und C entlädt sich über R. Bei Erreichen der Ausschaltsschwelle schließt X wieder und der Zyklus beginnt von neuem. Die Realisierung ist in Bild 2 gezeigt. Anstelle des Relaiskontaktes stehen die Gatter D2 und D3. Die Entladezeit von C1 bestimmt hauptsächlich den Strichimpuls, die von C2 den Punktimpuls und

die von C3 die Pause. Die Dimensionierungsbedingung ist  $C_2 = C_3 = C_1/3$  und ergibt sich aus der Norm Punktzeit = Pausenzeit = 1/3 Strichzeit. Die Anordnung der Entladewiderstände R1, R2, R3 sollten nicht verändert werden. Die Diode VD1 bzw. VD2 verhindert das Aufladen des nichtangeschalteten Kondensators C2 bzw. C1, VD3 eine Entladung von C1 oder C2 und VD4 von C3 durch den Schaltkreisausgang nach erfolgtem H/L-Sprung. R4 und R5 sind Strombegrenzungswiderstände. D4 mit R6 und C4 ergibt einen sehr einfachen Tongenerator. R7 (Schutzwiderstand), R8 und C6 stellen einen Tiefpaß zur Klangverbesserung dar. Eine Ohrhörrkapsel (200 Ω; auch alle möglichen Hörkapseln sind einsetzbar) macht die Schwingungen hörbar. Sie ergibt Zimmerlautstärke für die Morseausbildung.

Die Stromversorgung ist entsprechend dem vorhandenen Reed-Relais zu wählen. Funktionssicher ist die Anordnung von 3 V bis 18 V bei gewissen Geschwindigkeits- und Tonhöhenänderungen, aber konstantem Strich/Punkt/Pausen-Verhältnis. Der Betriebsstrom bei 12 V ist bei „Taste nicht gedrückt“ praktisch Null und beträgt bei „Taste gedrückt“ etwa 7 mA.

Eine individuelle Veränderung des Strich/Punkt/Pausen-Verhältnisses ist am besten durch Zuschalten von Kondensatoren, z. B. 100-nF-Scheiben, zu C1, C2 oder C3 erreichbar. Der Aufbau erfolgte auf einer 55 mm × 110 mm × 5 mm großen Stahlplatte, wobei durch drei spitze Madenschrauben im Boden ein fester Stand erreicht wurde. Die Leiterplatte (Bild 3) sowie die Tastenmechanik sind darauf befestigt. Die Vorderwand 55 mm × 30 mm (am Tastenhebel) und die Rückwand 55 mm × 30 mm (mit Diodenbuchse und Schaltern für Tongenerator und Dauerbetrieb) sind fest an die Stahlplatte geschraubt. Ein U-förmiges Gehäuse von 110 mm × 55 mm × 30 mm Innenmaß aus kupferkaschiertem Material deckt alles ab.

Bild 1: Prinzip der elektronischen Taste

Bild 2: Stromlaufplan der elektronischen Taste

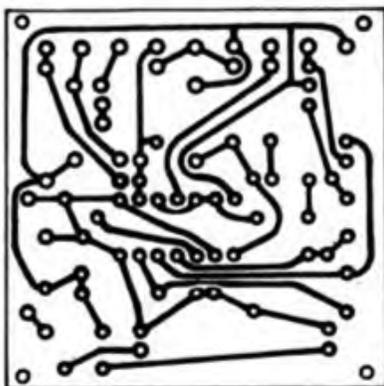
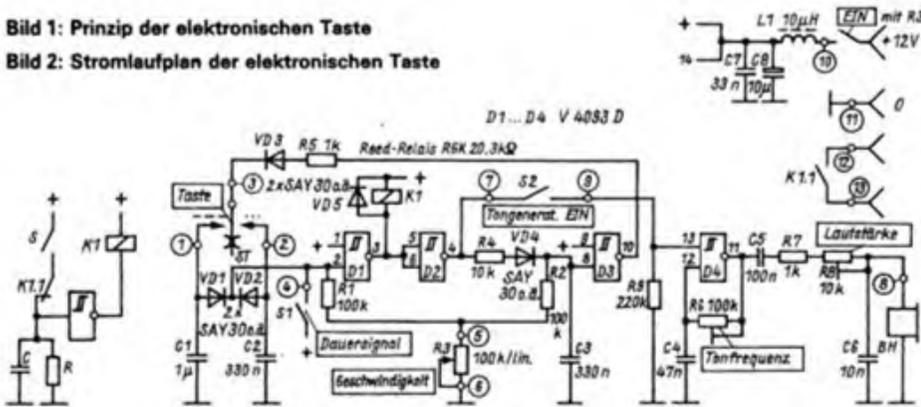


Bild 3: Leitungsführung der Platine für die elektronische Taste

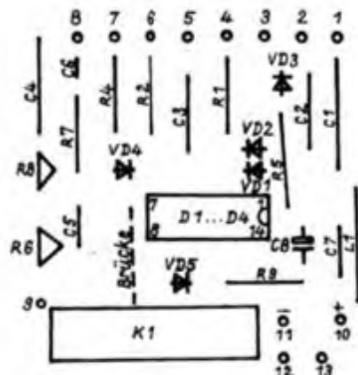


Bild 4: Bestückungsplan der Leiterplatte der elektronischen Taste



# HF-Leistungsmesser mit Abschlußwiderstand

G. HOFFMANN – Y24YI

Beim Abgleich von Sendern, vor allem geringer Leistung, wird man versuchen, die maximale HF-Leistung auszukoppeln. Dem einzelnen OM stehen jedoch kaum HF-Leistungsmesser und entsprechende Abschlußwiderstände zur Verfügung. Hier soll ein Meßgerät beschrieben werden, das den beiden Forderungen genügt und einfach nachzubauen ist. Es entstand aufbauend auf guten Erfahrungen mit dem Meßprinzip nach [1] und einem Schaltungsvorschlag in [2]. Über die Eingangsbuchse (UC1) gelangt die HF auf den 50-Ω-Abschlußwiderstand. Dieser Widerstand besteht aus 20 Widerständen 1 kΩ/1 W in einer Anordnung nach Bild 2. Er ist mit der UC1-Buchse verbunden. Die Widerstände sollten induktionsarm sein und eine Toleranz von max. 5% haben. Das Aufbauschema, eine Parallelschaltung dieser Widerstände, ist unbedingt in der

vorgegebenen Anordnung zu realisieren. Am Abschlußwiderstand wird die HF abgenommen und über die Dioden VD1 und VD2 gleichgerichtet. Es müssen Dioden mit  $U_R = 80 \text{ V}$  und  $U_P < 1 \text{ V}$  (beim Muster 0,7 V ausgemessen) zum Einsatz

Angaben und Meßwerte zum HF-Leistungsmesser

Meßbereich [W]	U an R1 [V]	U an C1 [V]	R <sub>1</sub> ...R <sub>20</sub>	
			* [kΩ]	** [kΩ]
1	10	8,6	82	39
5	22,4	21	180	100
10	31,6	30,2	270	150
50	70,7	69,3	680	330

\* Meßwert 100 µA  
\*\* Meßwert 200 µA

kommen. Entsprechend dem Spannungsabfall über den Dioden und dem verwendeten Meßinstrument können dann die Vorwiderstände für die einzelnen Meßbereiche dimensioniert werden. Die Umschaltung der Meßbereiche erfolgt hier mit einem Drehschalter. Die Tabelle enthält Angaben zu den Meßbereichen, Spannungsabfällen und Widerständen. Mechanisch wurde das Meßgerät aus Cevasit „wasserdicht“ zusammengelötet und in zwei Kammern aufgeteilt. Der mechanische Aufbau ist an keine festen Maße gebunden und läßt sich an die verwendeten Bauelemente anpassen, wobei jedoch grundsätzlich die allseitige Schirmung zu beachten ist.

Bei der Anwendung dieses Meßgerätes zur Ermittlung einer unbekanntenen HF-Leistung sollte man grundsätzlich beim „größten“ Meßbereich beginnen und dann nacheinander auf die „kleineren“ Bereiche zurückschalten.

Literatur

- [1] Hentschel, O.: Umstellung von Funkprechgeräten UFT 420/422 für den Amateurfunkdienst, FUNKAMATEUR 35 (1986), H. 7, S. 337
- [2] Basso, A.: Amateur kapcsolások, RADIOTECHNIKA 35 (1985), H. 4, S. 19
- [3] Schubert, K.-H.: Einfache HF-Leistungsmessung, Elektronisches Jahrbuch für den Funkamateure 1986, Militärverlag der DDR, Berlin 1985, S. 273

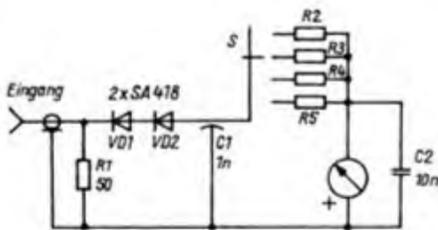


Bild 1: Stromlaufplan des Leistungsmessers

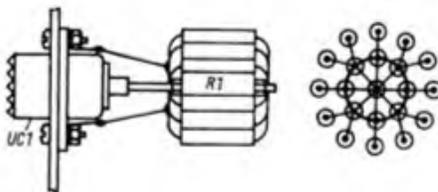


Bild 2: Aufbau des induktionsarmen Abschlußwiderstandes

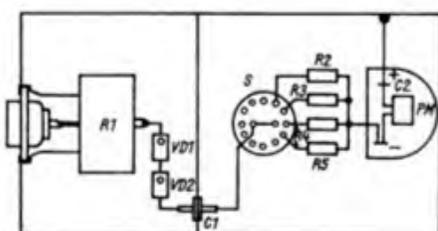


Bild 3: Aufbauvorschlag für den Leistungsmesser

## Y47ZO im Jubiläumsjahr Berlins

Große Ereignisse gehen auch am Amateurfunk nicht vorüber. Das Berliner Jubiläumsjahr 1987 wird durch eine Vielzahl von Ereignissen in Kultur, Sport und in anderen gesellschaftlichen Bereichen geprägt. Eine ehrenvolle Aufgabe auch für die Funkamateure der Hauptstadt, dieses Ereignis gebührend zu würdigen.

Es war Auszeichnung und Herausforderung zugleich, im Februar unter dem Sonderrufzeichen Y47BER die Geburtsstadt Berlin zu vertreten. Was dabei zu erwarten war, zeigten die Geschehnisse auf den Bändern bereits in den ersten Wochen des Jahres. Y2-Stationen mit dem Buchstaben O als letztem im Suffix waren begehrt wie rares DX. Das Diplom „750 Jahre Berlin – Hauptstadt der DDR“ stimulierte Erfahrungen als Sonderstation hatten wir: Im Oktober 1986 standen wir elf Tage lang als Y85INT im Blickfeld anlässlich des 25jährigen Bestehens des Instituts für Nachrichtentechnik (jetzt VEB Zentrum für Forschung und Technologie Nachrichtenelektronik) und des damit verbundenen V. Nachrichtentechnischen Kolloquiums. Die damals gewonnenen Erkenntnisse waren Ausgangspunkt für die Vorbereitungen.

Die Grundlagen: An Technik standen der „Teltow 215 D“ für Kurzwelle und eine „UFS 601“ für das 2-m-Band zur Verfügung. Für 80 m und 40 m benutzten wir je einen Dipol, für 40, 20, 15 und 10 m eine halbe Trappentenne und für das 2-m-Band eine 9-Element-Yagi. Alles andere als gut unser Standort:

mitten im Industriegebiet von Berlin-Schöne-weide! Da zeigt das S-Meter den vorhandenen Grundstörpegel mit S7 bis 8 an.

Drei Prämissen hatten wir uns gestellt: Zum ersten ging es um eine optimale Aktivität als Y47BER; weiter wollten wir gut beim Klubstationsmarathon abschneiden und schließlich auch am Y2-AC und Bezirks-Contest O teilnehmen.

Das Team (Y47ZO, -WO, -VO, -TO, -SO, -RO, -QO, -PO, Y28SO und Y41WO) nutzte Zeit und Gelegenheit, wann immer es ging. Man freute sich über jede Verbindung und ärgerte sich, wenn es mal nicht klappte, weil die anrufenden Stationen im QRM untergingen.

Am 2. März 1987 lag das Ergebnis, fein säuberlich vom Rechner ausgedruckt, auf dem Tisch. Unter dem Strich standen 2051 QSOs mit 41 Ländern auf 3 Kontinenten.

Beim Y2-AC und zum Bezirkscontest waren wir dabei. Nicht schlecht der Erfolg, wenn wir auch nicht ganz zufrieden waren. Aber unbegrenzte Zeit stand leider keinem von uns zur Verfügung und „sooo“ gut waren die conds, besonders auf den hochfrequenten Bändern leider auch nicht.

Aber Y47BER war aktiv und viele Stationen konnten sich die 80 bzw. 160 Punkte für das 750-Jahre-Berlin-Award gutschreiben. Und wenn diese Zeilen gedruckt vorliegen, dann sind auch alle QSL-Karten auf die Reise gegangen.

Th. Reck, Y21XO

# Mikroprozessorgesteuerter Synthesizertuner mit alphanumerischer Anzeige (1)

Dipl.-Ing. H. MÜLLER

Unsere Elektronikindustrie produziert heute elektronische Bauelemente, die es gestatten, Geräte mit hohem Gebrauchswert zu entwickeln und herzustellen. Der Elektronikamateur wird versuchen, dieses Angebot zu nutzen, um seine Ideen zu verwirklichen. Unter diesem Aspekt entstand das nachfolgend beschriebene UKW-Empfangsteil.

Selbstverständlich erfordern umfangreiche elektronische Schaltungen ein solides Fachwissen sowie viel Geduld und Zeit. Das sollte den Amateur aber nicht abschrecken, sich mit dieser Technik vertraut zu machen. Anfängern ist der Nachbau allerdings nicht zu empfehlen.

## Gesamtkonzept

Das Konzept (Bild 1) geht davon aus, daß zur Sender- und Frequenzanzeige eine alphanumerische Anzeige (7x5-Punkt-Matrixanzeige VQC 10) verwendet wird. Ein Anzeigetableau enthält vier Stellen, wovon wiederum vier Stück vorgesehen sind. Mit diesen 16 alphanumerischen Zeichen werden der Sendername, Sendefrequenz und Maßeinheit (MHz) angezeigt. Bild 2 zeigt die Einteilung der 16 Zeichen. Eine hardwaremäßige Ansteuerung der Punktmatrix wäre nur mit erheblichem Aufwand möglich und hätte noch den Nachteil, daß Änderungen des Anzeigeinhalts o. ä. nur durch größere Schaltungsänderungen zu erreichen wären. Aus diesem Grund wurde hier ein

Mikroprozessor-Minimalsystem eingesetzt. Dadurch besteht die Möglichkeit, mit Hilfe von Softwareänderungen seine eigenen Vorstellungen ohne Schaltungsänderungen einzubringen.

Zur Frequenzaufbereitung dient eine PLL nach dem Pulse-Swallowing-Verfahren [1], [2], dessen Vorzüge weiter unten erläutert werden. Die Ansteuerung der PLL erfolgt ebenfalls vom Mikroprozessorsystem aus.

Nach dem Einschalten des Empfängers (und einer „freundlichen“ Begrüßung durch die Anzeige) stellt sich der einprogrammierte Vorzugssender ein. Die weitere Senderanwahl kann einerseits über zwei Kurzhubtasten (vor- und rückwärts) für maximal 32 Stationstasten (im Muster nur 15 verwendet) geschehen oder durch zwei Kurzhubtasten, mit denen man das Frequenzband von 87,55 MHz bis 104 MHz im 50-kHz-Raster vor- bzw. zurücktasten kann. Bei längerem Tastendruck (>1s; einstellbar) erfolgt ein Schnelldurchlauf (etwa 30 Rasterschritte/s; ebenfalls einstellbar). Bei 87,55 MHz und 104 MHz liegen die „softwaremäßig“ eingestellten Frequenzschläge. „Überfährt“ man bei Handbetrieb eine Frequenz, zu der ein einprogrammierter Sendername gehört (32 mögliche), so erscheint dieser mit auf der Anzeige. Bei allen anderen Frequenzen sind an der Stelle des Sendernamens drei Fragezeichen sichtbar. Ein einfacher

Suchlauf schaltet alle 15 einprogrammierten Stationsender der Reihe nach durch. Der aufwendige Vor/Rückwärts-Zähler (z. B. [4]) wird also hier softwaremäßig realisiert. Der Prozessor übernimmt ebenfalls die Tastenabfrage. Er gibt weiter zu den einprogrammierten Stationstasten 8 verschiedene Antennenrichtungen (8 Leitungen, bei Dekodierung also  $2^8 = 256$ ) direkt zur Ansteuerung eines Antennenrotors aus. Benutzt wurden allerdings nur 3 Bit, da im Rotor ein 1-aus-8-Dekoder vorgesehen ist.

Wenn man sich die Realisierung der eben genannten Möglichkeiten einmal rein hardwaremäßig vorstellt, gelangt man zu der Überzeugung, daß hier der Einsatz eines Mikroprozessors sehr geeignet erscheint.

## Beschreibung der Mikroprozessorschaltung (Bild 3)

Der Aufbau des Mikroprozessor-Minimalsystems basiert auf der CPU UB 880D und den dazugehörigen Peripherieschaltkreisen.

Die CPU muß mit der maximal möglichen Taktfrequenz (Tastverhältnis 1:1) betrieben werden, da für die Abarbeitung des Programms soviel Zeit benötigt wird, daß sonst die Anzeige bei niedrigerer Taktfrequenz flimmern würde. Als Oszillatorschaltung dient eine übliche TTL-Schaltung. Quarzgenauigkeit ist nicht notwendig. Mit dem Trimmer  $C_{TR}$  stellt man eine Frequenz von 5 MHz ein, die D3 auf 2,5 MHz teilt. Das entspricht der maximal möglichen Taktfrequenz der CPU; gleichzeitig wird dadurch ein Tastverhältnis von 1:1 gewährleistet. Der 330-Ω-Widerstand am Takteingang der CPU erhöht den H-Pegel, was für eine sichere Funktion notwendig ist.

In D6 (2708), einem 1-K-EPROM, sind das gesamte Betriebssystem, die Tabellen für die Sendernamen und -frequenzen, die Umrechnung der 9-bit-PLL-Ansteuerung in dezimale Frequenzangaben, die Verarbeitung der Tastenabfrage und die

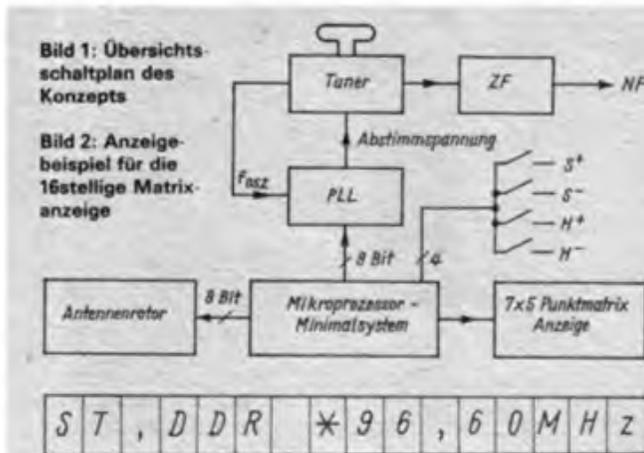


Tabelle 1: Beispiel für die Programmierung eines Zeichensatzes

Zeichen	Zeichenkode	Adressen		Daten	
		7 6 5 4 3 2 1 0	Hex	8 7 6 5 4 3 2 1	Hex
A	OB	LHLHLLLL	58H	... . XXX	0EH
		LHLHLLLH	59H	... X . . . X	11H
		LHLHLLHL	5AH	... X . . . X	11H
		LHLHLLHH	5BH	... XXXXX	1FH
		LHLHHLLL	5CH	... X . . . X	11H
		LHLHHLLH	5DH	... X . . . X	11H
		LHLHHHLH	5EH	... X . . . X	11H
		LHLHHLLL	5FH	... . . . .	00H

X = H, . = L

möglichen Antennenrichtungen zu den dazugehörigen Stationstasten gespeichert.

D2 (U 855) ist eine PIO, da hier Ein- und Ausgaben benötigt werden. Als Ausgabe sind 9 Bit für die PLL-Ansteuerung notwendig; als Eingabe die vier Tasten, zwei davon für die Ein- und Weiterschaltung der einprogrammierten Festsender (S+ und S-). Jeder Tastendruck auf S+ oder S- führt entweder zur Abfrage des nächstfolgenden (S+) Stationsenders oder des vorherigen Senders der Stationstabelle (S-).

Mit den Tasten H+ und H- hat man die Möglichkeit, die Frequenzskala von 87,55 MHz bis 104 MHz im 50-kHz-Raster vorwärts oder rückwärts „abzutasten“. Eine kleine Schaltung (Bild 4) sorgt dafür, daß bei einem längeren Tastendruck (>1 s; einstellbar) ein Schnelldurchlauf ( $\approx 30$  Schritten/s) erfolgt.

Wer das gewohnte „Handrad“ vom alten „Dampfradio“ nicht vermissen möchte, dem sei die Schaltung im Bild 5 empfohlen. Hier läuft zwischen zwei Infrarotdioden als Sender und 2 Fototransistoren als Empfänger eine mit dem Handrad mechanisch verbundene Lochscheibe. Die Schaltung wertet aus, ob links- oder rechtsherum gedreht wird. Dementsprechend liegen entweder am Ausgang A1 die entsprechenden Impulse für das Weiterschalten im 50-kHz-Raster (A2 muß dann auf Low liegen) oder bei Drehrichtungsumkehr umgekehrt. Das Impulsdigramm im Bild 5 gibt über die Funktion weitere Auskunft. Die vier Tasteneingänge sind H-aktiv, d. h., im Ruhezustand (keine Taste gedrückt) müssen alle Tasten auf Low liegen.

Die RESET-Schaltung mit den Transistoren VT1 bis VT3 sorgt dafür, daß die CPU erst mit der Abarbeitung des Pro-

gramms beginnt, wenn alle Betriebsspannungen ihre Nennwerte erreicht haben. Das gilt vor allen Dingen auch für die, die mit einem Transverter für die EPROM-Betriebsspannungen ( $\pm 5$  V, +12 V) erzeugt werden. Hier wird die +5-V-Schiene des Transverters abgetastet. Der Regler R1, mit dem man die Verzögerungszeit einstellen kann, ist also an die +5 V (Tr.) des Transverterausganges anzuschließen! Bild 6 zeigt einen Schaltungsvorschlag für den Transverter. Da die Eingangsspannung an der geregelten +5-V-TTL-Schiene liegt und sekundärseitig keine Laständerungen auftreten, konnte ein einfacher unregelter Transverter Verwendung finden. Falls für die EPROMs die neuen Typen (2716) verwendet werden, entfällt selbstverständlich der Transverter, da diesen Typen eine Betriebsspannung von +5 V genügt.

(wird fortgesetzt)

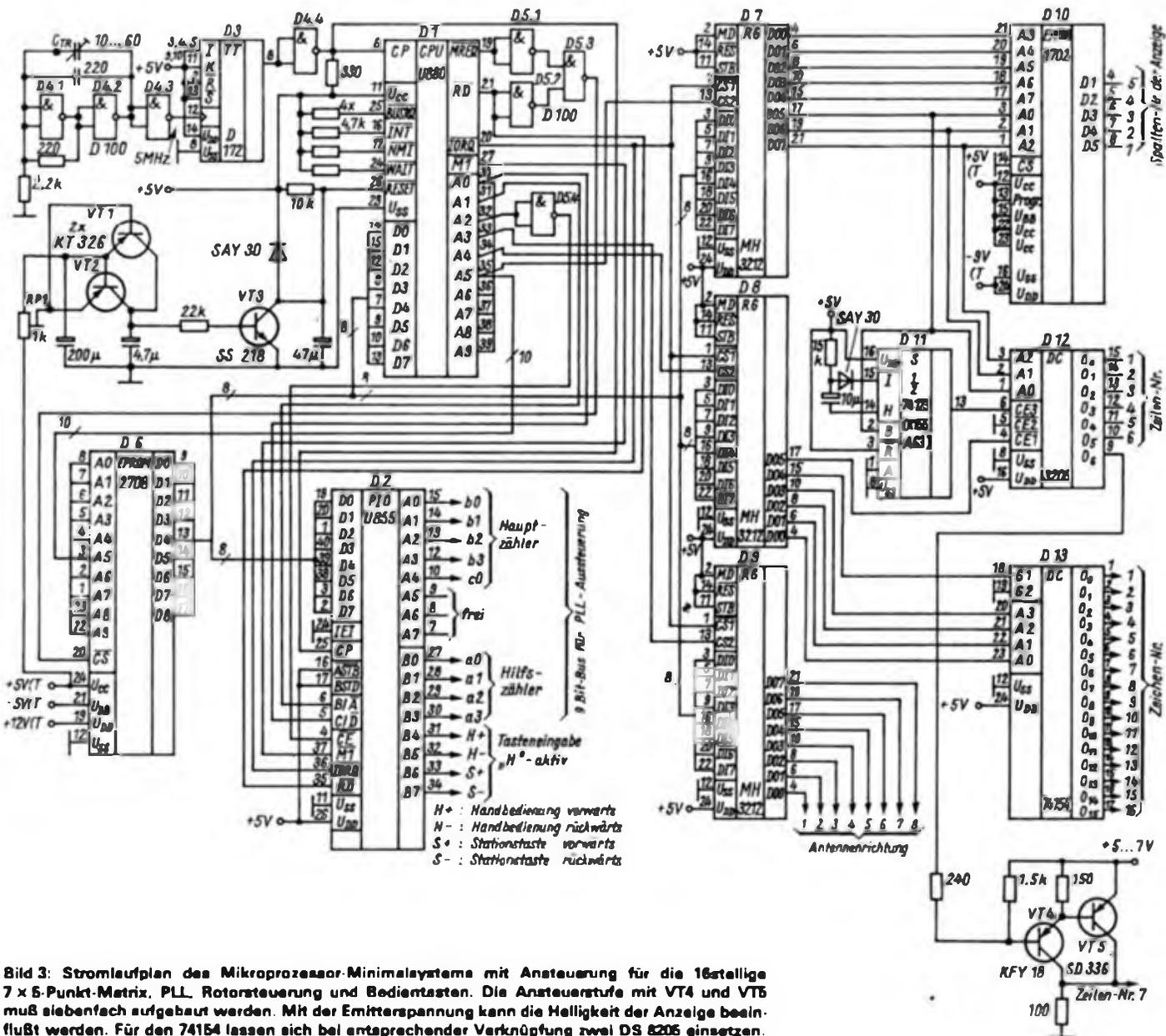


Bild 3: Stromlaufplan des Mikroprozessor-Minimalsystems mit Ansteuerung für die 16stellige 7 x 5-Punkt-Matrix. PLL, Rotorsteuerung und Bedientasten. Die Ansteuerstufe mit VT4 und VT5 muß siebenfach aufgebaut werden. Mit der Emitterspannung kann die Helligkeit der Anzeige beeinflusst werden. Für den 74154 lassen sich bei entsprechender Verknüpfung zwei DS 8205 einsetzen.

# Trommel-Synthesizer mit frei wählbaren Parametern

R. KNUR

Eine Veröffentlichung in [1] gab den Anlaß zu Überlegungen, einen Trommel-Synthesizer vollständig auf der Basis von Halbleiterbauelementen der DDR-Industrie zu realisieren. Als Ergebnis dessen liegt der nachfolgend vorgestellte Stromlaufplan vor.

Drei dieser Trommel-Synthesizer bilden in Verbindung mit bekannten Schaltungen zur Nachbildung von Percussionklängen ein elektronisches Schlagzeug, dessen Steuerung ein Kleincomputer KC 85/2 übernimmt. Durch dieses frei programmierbare Percussionssystem mit variablen Klangmöglichkeiten eröffnen sich auch für den Amateur neue Wege, die er im musikalischen Schaffensprozeß beschreiten kann.

## Schaltungskonzeption

Im Bild 1 ist der Übersichtsschaltplan des Trommel-Synthesizers wiedergegeben. Die Schaltung enthält wesentliche Bau-

gruppen eines monofonen Synthesizers: einen spannungsgesteuerten Oszillator und Verstärker (VCO, VCA), einen Hüllkurvengenerator (ADSR) und einen Rauschgenerator. Die folgenden Klangparameter können über Potentiometer eingestellt werden:

- sensity      – Triggerempfindlichkeit
- attack       – Anstiegszeit der Hüllkurve
- decay        – Abfallzeit der Hüllkurve
- pitch        – Tonhöhe des VCO
- pitch bend   – Tonhöhenmodulation
- noise volume – Rauschintensität
- noise tone   – Rauschklang

## Schaltungsbeschreibung (Bild 2)

Einem Vorverstärker mit variabler Empfindlichkeit (A1.1) wird ein positiver Eingangsimpuls zugeführt, dessen Amplitude durch Gleichrichtung und Integration ausgewertet wird. Ein Funktionsgenerator mit logarithmischer Übertra-

gungsfunktion (A1.2) erzeugt eine Hüllkurve, deren Anstiegs- und Abfallzeit einstellbar sind. Diese Hüllkurvenspannung wird verstärkt und in einen proportionalen Strom umgewandelt, der zur Steuerung des VCA (A7) dient. Einem VCO (A4, A9, VT3) mit regelbarer Frequenz wird ein Teil der Hüllkurvenspannung zugeführt, was eine Frequenzmodulation des VCO ermöglicht, deren Intensität ebenfalls wählbar ist. Dem VCO, der nach dem dual-slope-Verfahren [2] arbeitet, ist ein Sinusapproximierer (A5) nachgeschaltet. Ein Rauschsignal, dessen Frequenzspektrum und Intensität variiert werden können, wird mit dem Sinusausgangssignal des VCO und einem Teil der Hüllkurvenspannung rückwirkungsfrei

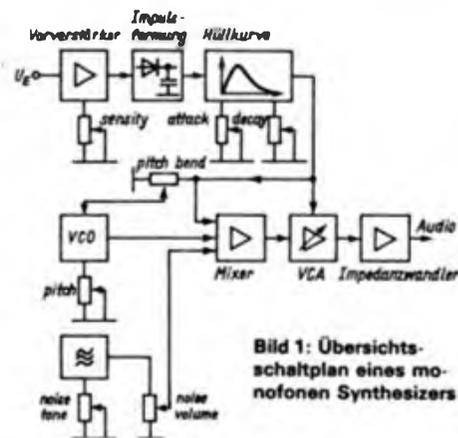


Bild 1: Übersichtsschaltplan eines monofonen Synthesizers

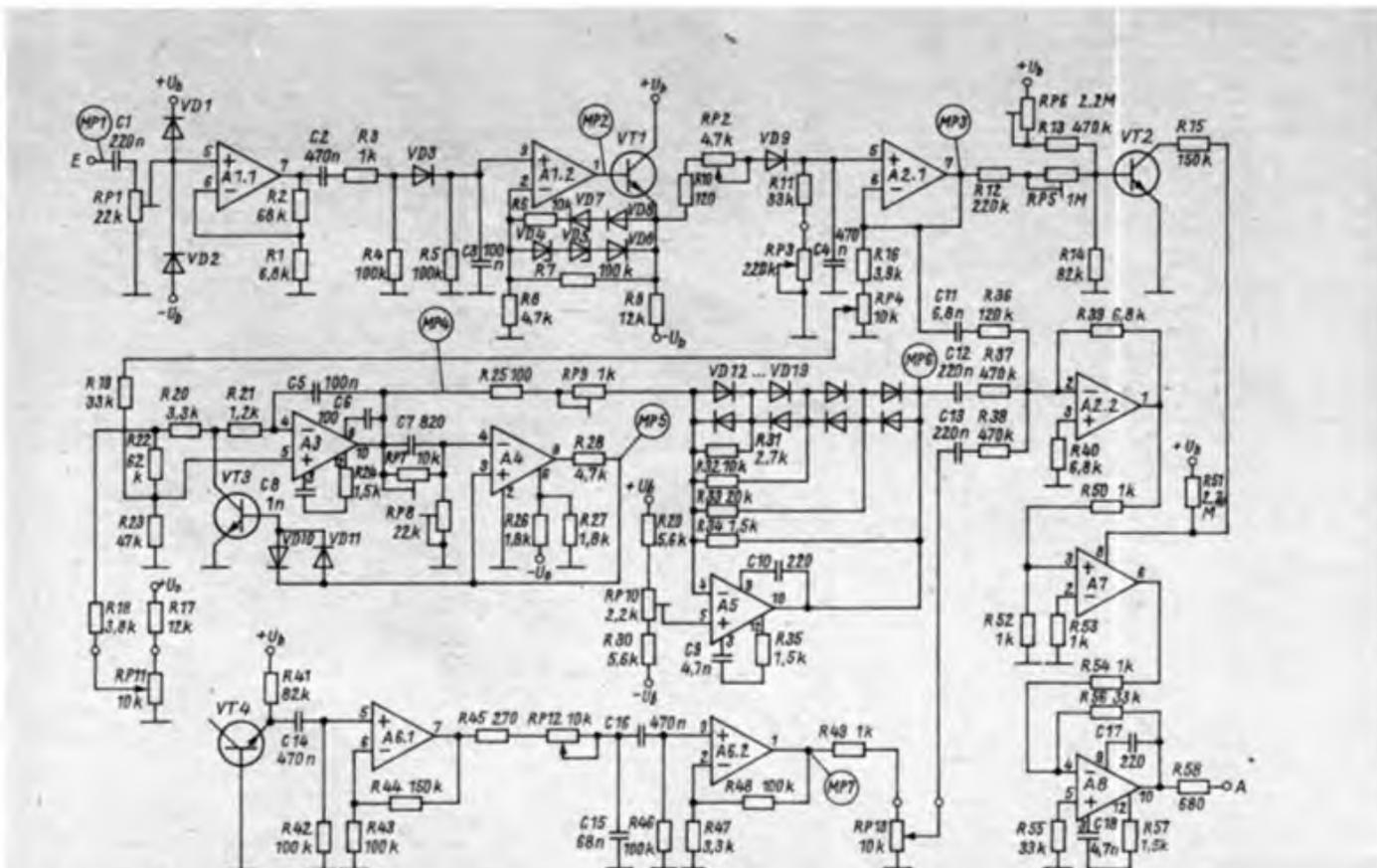


Bild 2: Stromlaufplan des Trommel-Synthesizers



jeweiligen Bit läßt sich dann das gewünschte Instrument „anschlagen“.

**Erweiterungen**

Die vorgestellte Schaltung eröffnet durch ihre vielfältigen Parametereinstellungen neue Klangmöglichkeiten. Verbesserungen des Klangbildes sind z. B. durch Einfügen eines VCF und eines zweiten VCA möglich. Durch den Einsatz von CMOS-Analogschaltern (V 4066 D, V 4051 D) können ausgewählte Parametereinstellungen über Festwiderstände vorprogrammiert und manuell oder über den Steuerrechner abgerufen werden.

Die Ansteuerung des gesamten Percussionssystems erfolgt über einen Kleincomputer KC 85/2. Das dazu entwickelte Programm gestattet das Editieren von Rhythmen am Bildschirm, das Zusammenstellen eines Songs aus verschiedenen Sequenzen und das Testen der

Rhythmen mit unterschiedlichen Tempi. Außerdem unterstützt es die Dateiarbeit. Der Kleincomputer wurde mit der international genormten MIDI-Schnittstelle [5] ausgerüstet, um das Schlagzeug auch in einem MIDI-System betreiben zu können.

**Literatur**

- [1] Körge, D.: Elektronisches Schlagzeug eröffnet neue Möglichkeiten, Funkschau 1985, H. 6, 7 und 8
- [2] Schulze, H.-J.: Musiksynthesizer selbst gebaut, Reihe „electronica“, Band 180, Militärverlag der DDR, Berlin 19
- [3] Schulze, H.-J.: Moderne Schaltungskonzeptionen in der Musikelektronik, Mikroelektronik in der Amateurpraxis 2, Militärverlag der DDR, Berlin 1984
- [4] Engel, G.; Petermann, R.: Elektromechanische und vollelektronische Musikinstrumente, Teil 5, Reihe „electronica“, Band 165, Militärverlag der DDR, Berlin 19
- [5] Knur, R.: Schnittstelle MIDI für die Musikelektronik, rfe, Berlin 36 (1987), H. 2, S. 114

# Scheinwerferabschaltkontrolle für den „Trabant“

W. KUCHNOWSKI

Einige Kraftfabrer verlassen hin und wieder, besonders in den Dämmerstunden oder bei Nebel ihr Fahrzeug, ohne die Scheinwerfer auszuschalten. Es ist nun eine Frage der Zeit und des Ladezustandes der Batterie, wie stark der Scheinwerferstrom die Batterie entlädt. So kann bereits nach einigen Stunden ein Startversuch ohne Erfolg bleiben.

Die in Bild 1 dargestellte Schaltung warnt den Kraftfabrer, wenn er bei noch eingeschalteten Scheinwerfern den Zündschlüssel aus dem Schloß nimmt.

VT1 und VT2 arbeiten als Tongenerator. Wird der Zündschlüssel aus dem Schloß gezogen, fällt das Relais ab. Der Relaiskontakt schließt und legt an Punkt 1 der Tongeneratorleiterplatte Spannung; der Tongenerator arbeitet und im Lautsprecher ist ein lauter Ton mit einer Frequenz von etwa 600 Hz zu hören. Beim Ausschalten der Scheinwerfer verstummt der Tongenerator wieder.

Soll diese Warnanlage in Fahrzeugen mit 6-V-Bordnetz zum Einsatz kommen, so ist R5 zu überbrücken und ein 6-V-Relais zu verwenden.

Allerdings sollte die Zusatzschaltung abschaltbar sein, da man sonst die Scheinwerfer bei ausgeschalteter Zündung nur noch in Verbindung mit einem 600-Hz-Dauerton benutzen kann.


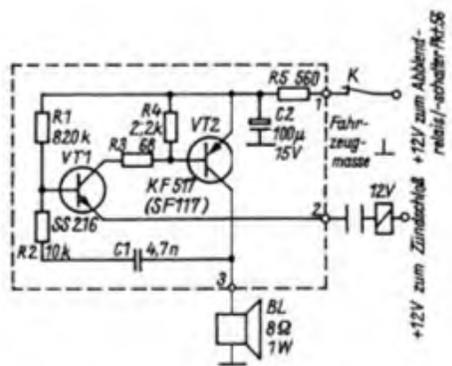


Bild 1: Stromlaufplan der Scheinwerferwarnanlage

Bild 2: Leitungsführung der Platine für die Scheinwerferwarnanlage

Bild 3: Bestückungsplan der Leiterplatte der Scheinwerferwarnanlage

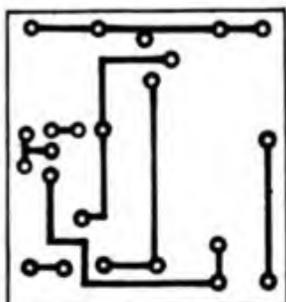

## Neue Bauelemente der Mikroelektronik (3)

**Bauelemente in SMD-Technik**

Kleinste Bauelemente in Chipform, reduzierte Leiterplatten und automatische Bestückungstechnik sind die Grundlagen der zukunftsweisenden SMD-Technik (Surface Mounted Devices). Bauelemente in SMD-Technik besitzen geringere geometrische Abmessungen als DIL- oder QIL-Gehäuse, niedrige Induktivitäten und Kapazitäten durch geringe Anschlußlängen und ermöglichen auf Leiterplatten eine beidseitige Bestückung. Aus dem Typenspektrum werden folgende Schaltkreise in SMD-Technik geliefert:

**CMOS-Baureihe**

- V 4001 S - V 4011 S - V 4013 S - V 4023 S - V 4028 S - V 4030 S - V 4042 S - V 4044 S - V 4050 S - V 4066 S - V 4093 S.

**Einchipmikrorechner**

- UB 8810 P - UB 8811 P - UB 8830 P - UB 8831 P - UC 8830 P - UC 8831 P - UB 8860 P - UB 8861 P - UD 8860 P - UD 8861 P.

Industrielle und Konsumgüterschaltkreise U 713 P - U 714 P - A 290 S - B 060 S - B 066 S - B 306 S - B 625 S - B 865 S und 9 Typen LS-TTL-Grundgatter der DL-Baureihe. Auch neue Transistoren werden in SMD-Technik hergestellt, die aber auch in der Hybridtechnik eingesetzt werden können.

**Si-npn-NF-Leistungstransistoren**

SCE 535/537/539

**Si-pnp-NF-Leistungstransistoren**

SCE 536/538/540

Diese komplementären Transistoren werden jeweils gepaart und nach Stromverstärkungsgruppen selektiert geliefert. Die wichtigsten Werte sind:

$U_{CBO} = 45/60/100 V$

$I_C = 1 A; P_{tot} = 1 W.$

**Si-npn-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren**

SSE 200/201/202

Die wichtigsten Werte sind:

$U_{CBO} = 70/100/120 V$

$I_C = 30 mA; P_{tot} = 150 mW.$

**Neue Analog-Schaltkreise**

Stereosteller A 1524 D - für Lautstärke, Höhen, Tiefen und Balance, physiologische Lautstärkeregelung, erhebliche Verringerung der externen Beschaltung gegenüber A 273/274 D.

Drehzahlregler B 4211 D - universell verwendbarer Schaltkreis für Phasenanschnitt-Steuerschaltungen, besonders für Universalmotoren.

4fach-Präzisions-Spannungsquelle B 584 X - Chip-Bauelement für den vorzugsweisen Einsatz in hochauflösenden D/A- und A/D-Wandlersystemen.

(weiter S. 350)

# Elektronisches Ziffenschloß mit Speicherschaltkreis

K. KEMPTER, K. DEBES, R. BLAU

Es bestand die Aufgabe, für den sehr stark frequentierten Betrieb an einer Labortür ein elektronisches Ziffenschloß zu entwickeln, das folgenden Bedingungen genügen sollte:

- Hohe Zuverlässigkeit bei bis zu einhundert Betätigungen am Tag.
- Zeitunabhängige Eingabe (beliebig schnell).
- Verwendung teilweise defekter EPROM 2708/U 555D).
- Große Sicherheit vor der Bedienung durch Unbefugte.
- Fast beliebige Länge des Codes.

Das Grundprinzip besteht darin, daß sequentiell der BCD-Kode einer gedrückten Taste (am zuverlässigsten erweisen sich Hall-Tasten) und vier Bit des Inhalts einer Speicherzelle der IS D3 jeweils zu acht Bit zusammengesetzt werden, die dann die nächste Adresse bilden. Die zwei restlichen Adreßeingänge zur Kodeauswahl liegen durch S1/S2 statisch fest. Vier niederwertige Bit des Inhaltes der Speicherzelle werden mit der nächsten Eingabe wieder zu einer neuen Adresse kombiniert usw., usf.. Je nach der gewünschten Stellenzahl des Codes geschieht das z. B. dreimal hintereinander. Aus dem mit dem letzten Tastendruck er-

## Programm

```

10 REM EPROM-PROGRAMMIERUNG FUER
ZAHLENSCHLOSS
20 INPUT „RAM-ADRESSE FUER EPROM-BE-
LEGUNG“: AD
30 FOR I=AD TO AD+1024
    Ausfüllen aller Speicherzellen mit 0
40 POKE I, 0
50 NEXT
60 FOR B=1 TO 4
70 PRINT „BEREICH“, B
    Auswahl des Speicherbereiches (4 bei U 555)
80 INPUT „STELLENZAHL DES CODES“: N
90 FOR I=1 TO N
100 PRINT „ZIFFER“: I
    Eingabe der gewählten Ziffer (Nmal)
110 INPUT „I“
120 IF A (I) > 10 OR A (I) < 0 OR A (I) <> INT
(A(I)) THEN GOTO 100
    Zurückweisung falscher Eingaben, Begrenzung auf
Ziffer 1...10
130 NEXT I
140 FOR I=1 TO N-1
150 POKE (I-1)*16 + AD + A (I), I
    Beschreibung Speicher je nach gedr. Taste
160 NEXT I
170 POKE (N-1)*16 + AD + A (N), 32
    Beschreibung Speicher nach letzter Taste mit
20H
180 AD = AD + 256
    nächster Speicherbereich
190 NEXT B
200 END
    
```

*kursiv = Programmierläuterung (nicht mit eingeben)*


zeugten Speicherinhalt wird im dargestellten Beispiel Bit 5 des EPROM-Ausganges (Bitkombination 0010 0000 = 20H) durch den Monoflop IS D4 (D 121D) ausgewertet, der dann über das Relais K1 den elektrischen Türöffner für etwa 1 s betätigt. Es kann selbstverständlich auch jedes andere Bit des höherwertigen Teils ausgewertet werden.

Die statisch festgelegten Adreßeingänge können vorteilhaft als Schalter im DIL-Gehäuse ausgeführt werden. Sie ermöglichen eine einfache Auswahl von vier Codes. Die Verwendung anderer EPROMs ist bei Einhaltung der entsprechenden Beschaltungsbedingungen ohne weiteres möglich. Gegebenenfalls fällt die Auswahlmöglichkeit der Codes weg. Es können auch EPROMs mit einzelnen defekten Speicherzellen verwendet werden, sofern sie nicht durch den Tastencode belegt werden.
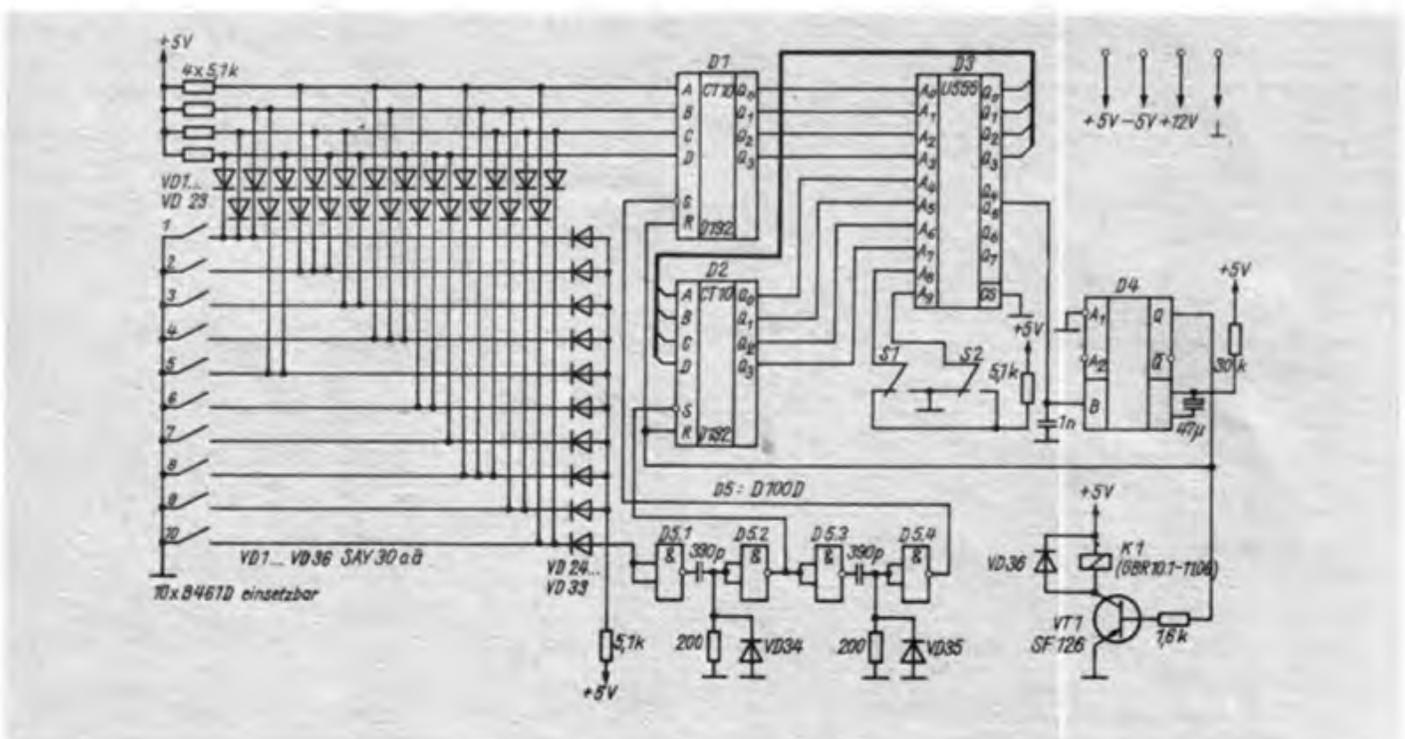
## Schaltungsbeschreibung

Mit VD1 bis VD23 wird der 1-aus-10-Kode der Tasten (max. 1 aus 16) in den BCD-Kode gewandelt und an den Paralleleingang der IS D1 (D 192D) gelegt. Aus jedem Tastendruck wird über die ODER-Verknüpfung (VD24...VD33) ein L-Impuls erzeugt, der nach Impulsformung mit G1 und G2 den Setzimpuls für die Informationsübernahme vom niederwertigen Teil der Daten des EPROMs bildet. Nach einer weiteren Verzögerung mit D5.1, D5.2 wird die BCD-Information von D1 übernommen. Damit steht die Adresse für D3 bereit.

Die Verzögerung zwischen der Informationsübernahme von D2 und D1 ist notwendig, um zu gewährleisten, daß die Än-



derung der Datenausgänge des EPROMs während der Schaltvorgänge für die Bildung der neuen Adressen ohne Belang sind. D1 und D2 arbeiten in dem Fall nur als Zwischenspeicher. Diese Vorgänge werden entsprechend der Länge des Tastenkodes wiederholt. Der EPROM muß so programmiert werden, daß nach dem letzten Tastendruck das auszuwertende Bit der höherwertigen Datenausgänge „H“ gesetzt wird. Die IS D4 löst über VT1 und K1 die Betätigung des Türöffners aus und setzt gleichzeitig D1 und D2 zurück. Damit ist die Schaltung für die nächste Eingabe vorbereitet. Durch die statisch anliegenden Adressen bzw. Daten spielt die Eingabezeit des Codes keine Rolle.

**Programmierung des EPROMs**

Für den EPROM U555D (2708) kann das kleinste BASIC-Programm genutzt werden, das einen wählbaren Speicherbereich beschreibt. Dieser ist dann auf den EPROM zu übertragen. Alle nicht belegten Speicherplätze werden mit „0“ beschrieben.

Beispiel für die Speicherbelegung bei einem Tastencode „8-5-1“ (X – je nach gewähltem Speicherbereich)

X000	00 00 00 00 00 00 00 00
X008	01 00 .. .. .
X010	00 00 00 00 00 02 00 00
X018	00 .. .. .
X020	00 20 00 00 .. .. .
X028	00 00 .. .. .

**Praktische Erfahrungen**

Mehrere dieser Türschlösser sind seit über einem Jahr im Dauerbetrieb, ohne daß Mängel aufgetreten sind bzw. der Kode durch „Interessenten“ geknackt wurde. Durch das Auffüllen aller unbenutzten Speicherzellen mit „0“ wird bei jedem falschen Tastendruck der Ausgangszustand hergestellt. Aufgrund der Verwendung des U555D ist die Stromversorgung relativ aufwendig: +5 V, etwa 250 mA, -5 V, etwa 20 mA, +12 V, etwa 15 mA. Es genügen aber einfache Stabilisierungsschaltungen.

Die Schaltung kann als Anregung für ein relativ sicheres Verschlüsselungsprinzip angesehen werden.

# Anzeige des Generatorstroms in 6-V-Kfz-Anlagen

P.-J. THIEME

In [1] wurde ein elektronischer Regler für einen 6-V/220-W-Kfz-Generator beschrieben, zu dessen Kontrolle und zur Überwachung der gesamten Anlage diese Anzeigeschaltung mit 10 LEDs in 5-A-Schritten dient. Zur Kontrolle ist erfahrungsgemäß die Strommessung besser als eine Spannungsmessung geeignet, da der Regler die Spannung ja konstant hält. Vom jeweiligen Strom läßt sich auch auf den Ladezustand der Batterie schließen.

**Allgemeine Angaben**

Die Schaltung wurde so konzipiert, daß der Einsatz in einer 6-V-Anlage ohne Erzeugung zusätzlicher Spannungen möglich ist. Ein Operationsverstärker B761D setzt die an einem Strommeßwiderstand abfallende Spannung so um, daß ein

LED-Ansteuerschaltkreis A277D zehn Lichtemitterdioden im Punktbetrieb ansteuern kann. Die Auflösung beträgt 5 A je LED, der Maximalstrom somit 50 A. Zwischenwerte kann man schätzen, da die Übergänge fließend sind. Als Operationsverstärker eignen sich auch andere Typen, deren minimale Betriebsspannung 3 V (Summe ± U<sub>S</sub>) beträgt.

**Schaltungsbeschreibung**

Am Anschlußpunkt AP1 liegt die Betriebsspannung. VD1 schließt Spannungsspitzen kurz, wie sie beim Abschalten der Zündung auftreten. VT2 stabilisiert die Spannung für die IS auf 5,4 V. Eine Konstantstromquelle (VT1) und VD3 liefern die Referenzspannung für VT2. Ein genauer Abgleich der Stromquelle mit R10 und R11 auf die ange-

benen Spannungs- und Stromwerte ist erforderlich, da von der Konstanz der 5,4 V die Anzeige Konstanz entscheidend abhängt. Man sollte für VD3 einen Typ mit kleinem Innenwiderstand einsetzen. Eine SZX 21/5,1 ergibt schlechtere Stabilitätswerte und ist nicht zu empfehlen.

A1 arbeitet als Spannungsfollower für die anliegende konstante Spannung von +2,7 V. Sein Ausgang dient als virtuelle Masse für A2, d. h., die Eingangsspannungen von A2 werden auf dieses Potential bezogen (halbe Betriebsspannung). Nur so ist die erforderliche hohe Gleichaktunterdrückung von A2 zu erreichen. A2 arbeitet mit achtfacher Verstärkung und liefert bei gleichen Spannungen am invertierenden Eingang (bzw. an R9) und am nichtinvertierenden Eingang eine Ausgangsspannung von +2,7 V, die als Null-Potential für die Anzeigeschaltung mit A3 anzusehen ist. Die Spannungen an den Eingängen von A2 werden von den Spannungen an R101 bestimmt. R101 (aus 3 mm dickem Eisen-Schweißdraht gewickelt) und die Rückstromdioden VD101 befinden sich auf dem in [1] beschriebenen Reglerbaustein. Ist ein herkömmlicher mechanischer Regler vorhanden, liegt R101 zwischen Lichtmaschine und Regler. Der Rückstromschal-

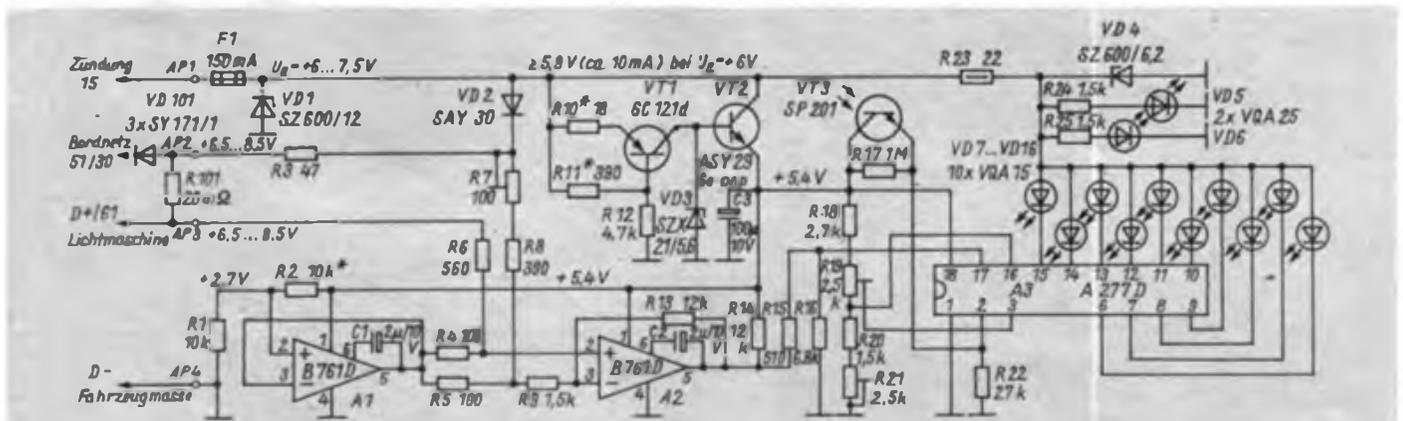


Bild 1: Stromlaufplan der Stromanzeige

## Neue Bauelemente der Mikroelektronik (4)

12fach-Präzisions-Stromquelle B 7240 X – Chip-Bauelement für den vorzugsweisen Einsatz in hybriden A/D- und D/A-Wandlersystemen mit Genauigkeiten größer 14 Bit Auflösung.

8-Bit-D/A-Wandler C 560 D – dient der Umsetzung eines 8 Bit breiten digitalen Eingangssignals in einen analogen Ausgangsspannungswert (max. Fehler 0,4% vom Endwert).

12-Bit-A/D-Wandler C 574 C – enthält Mikroprozessor-Interface, was zur Einsparung von Schaltkreisen und externer Beschaltung führt.

16-Bit-Serien/Parallel-Wandler D 718 D – kann eine 16-Bit-Information zwischen speichern und besitzt einen seriellen Datenausgang zur Kaskadierung.

Hall-Tasten-Schaltkreis B 451/452/453 G – diese magnetisch betätigten, kontaktlosen Schalter haben zwei statische, gleichphasige Ausgänge.

Initiatorschaltkreis B 306 S – findet Anwendung für induktive, kapazitive und fotoelektrische Initiatoren, Anschlüsse für Hybrid- oder SMD-Technik ausgelegt.

SLIC-Schaltkreise B 384/385/386/387 D – realisieren die Funktionen für den Anschluß von Standardtelefonapparaten an elektronische, digitale Vermittlungszentralen der Orts- und Nebentelefontechnik (SLIC – Teilnehmerleitungsanschlußschaltung).

### Neue Leistungstransistoren

SU 311 – Darlingtontransistor  
Andere Gehäusevariante des SU 111, vorzugsweise für elektronische Batteriezündanlagen von Benzinmotoren, z. B. Motorräder, Bootsmotoren; TO-218-Gehäuse, 400 V/7 A.

SU 386...390 – Leistungsschalttransistoren  
Andere Gehäusevariante zu SU 186...SU 190, geeignet für schnelles und verlustarmes Schalten, z. B. bei getakteten Stromversorgungen, in Motorsteuerungen und beim Schalten induktiver Lasten; TO-218-(SOT-93)-Gehäuse,  $U_{CBO} = 125/200/250/400/450\text{ V} - I_{Cmax} 5/8/10/10/8\text{ A}$ .

### Neue optoelektronische Bauelemente

Das Lasermodul VQ 150 dient der Lichtleiternachrichtenübertragung über größere Entfernungen, es wandelt digitalisierte Informationssimpulse in modulierte Infrarot-Laserstrahlen um, die in die Glasfaser eingekoppelt werden. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist maximal 34 MBit/s. Mit diesem Lasermodul wird der internationale wissenschaftlich-technische Höchststand mitbestimmt.

Für die Meß-, Steuer- und Regelungstechnik vorgesehen, besonders zur Kantenführung, Weg- und Winkelantastung, sind die positionsempfindlichen Fotodiodenchips. Die Fotodiodenchips SP 118/119 XM sind nicht unterteilt, während die Typen SP 123/124 XM unterteilt sind.

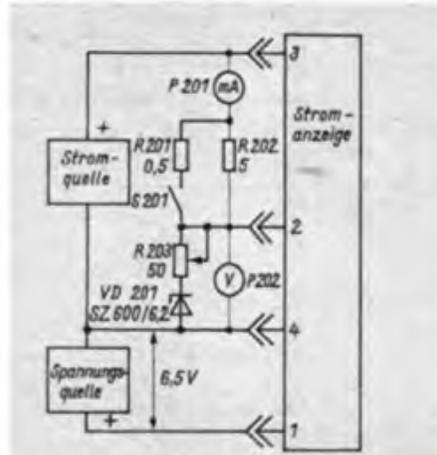


Bild 2: Meßschaltung zum Abgleich

ter ist dann mit den Dioden gleichzusetzen. Liefert die Lichtmaschine eine so große Spannung, daß gerade noch kein Strom ins Bordnetz fließt (etwa +6,5 V), liegen an den Anschlußpunkten 2 und 3 gleiche Spannungen. Bezogen auf +2,7 V ergeben sich durch Spannungsteilung mit R6 und R4 sowie R3, R7, R8 und R5 gleiche Eingangsspannungen von etwa +3,3 V für beide Eingänge von A2. Fließt Strom ins Bordnetz, fällt Spannung über R101 ab (0,2 V bei 10 A), so daß sich die Spannung an AP3 gegenüber der an AP2 erhöht. Damit erhöht sich auch die Ausgangsspannung von A2 (etwa +3,0 V bei 10 A).

Steigender Lichtmaschinenstrom führt weiter zur Erhöhung der absoluten Spannung an R101. Sie kann infolge der Flußspannung über den Dioden VD101 und der Batteriegegenspannung um bis zu 2,5 V auf +9 V ansteigen. A2 unterdrückt diese hohe Gleichakteingangsspannung. Mit R7 wird die optimale Unterdrückung eingestellt.

Bei langsam laufendem Motor (geringe Lichtmaschinenleistung) führen AP2 und AP3 nahezu Massepotential. Damit sinken die Eingangsspannungen von A2 unter +2,7 V ab. Infolge von Schaltungsunsymmetrien kann das zum Ansteigen der Ausgangsspannung führen. Um dies auszuschließen, erhält der invertierende Eingang über VD2 eine Spannung, so daß die Ausgangsspannung unter +2,7 V sinkt und A3 nicht angesteuert wird. Im Normalfall ist VD2 gesperrt.

Die Ausgangsspannung von A2 liegt im Anzeigebetrieb zwischen +2,7 V und etwa +4,2 V. Um den zulässigen Eingangsspannungsbereich am Pin 17 von A3 (max. +2,4 V bei  $U_s = 5,4\text{ V}$ ) einzuhalten, wird die Spannung mit R15 und R16 geteilt.

A3 arbeitet in Standardbeschaltung für Punktbetrieb. Die Spannung am Pin 16 bestimmt den Nullpunkt, sie muß etwa +1,6 V betragen. Mit der Spannung am

Pin 3 (etwa +2,75 V) läßt sich die Empfindlichkeit (Anzeigesteile) einstellen. Der Fototransistor VT3 bestimmt die Helligkeit der Lichtemitterdioden VD7 bis VD16 in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit. VD5 und VD6 geben bei Dunkelheit die Grenzen der Skale an. VD4 begrenzt die Spannung für die Anzeige-LEDs, so daß keine wesentlichen Helligkeitsschwankungen auftreten.

### Aufbau und Anordnung im TRABANT

Der Aufbau ist unkritisch. Er sollte auf einer kleinen Leiterplatte erfolgen. R23 und VD4 sind so anzuordnen, daß sie keine anderen Bauelemente erwärmen.

Das Gehäuse kann man entsprechend dem des käuflichen Drehzahlmessers gestalten und es auf einer Blechplatte befestigen, die anstelle des Aschenbechers im Armaturenbrett eingesetzt wird. Die Anzeige befindet sich dann im Blickfeld, ohne in irgendeiner Weise zu stören. Es empfiehlt sich, das Gerät unabhängig vom Kfz. mit der Meßschaltung nach Bild 2 abzugleichen.

### Einstellen der Gleichaktunterdrückung

- Spannungsmeßgerät an Pin 5 von A2 anschließen,
- Strom von 0,2 A einspeisen,
- bei geöffnetem und geschlossenem Schalter S201 mit R203 die Spannung am AP2 zwischen 6,2 V und 9 V variieren,
- mit R7 die Gleichaktunterdrückung so einstellen, daß sich die Spannung am Pin 5 bei allen Varianten möglichst wenig ändert.

### Abgleich der Anzeigeschaltung

- R203 auf Minimalwert einstellen und vorerst so belassen,
- Strom von 0,2 A einspeisen,
- bei geschlossenem Schalter S201 R21 so justieren, daß die erste LED leuchtet,
- Schalter S201 öffnen und R19 so einstellen, daß die zehnte LED leuchtet.
- die letzten beiden Einstellungen so oft wiederholen, bis keine Verbesserung mehr zu erzielen ist,
- durch Variation von R203 bei geöffnetem und geschlossenem Schalter die Gleichaktunterdrückung überprüfen. Es darf keine Änderung der Anzeige erkennbar sein. Eventuell ist R7 geringfügig nachzugleichen.

Wenn der Wert von R101 nicht genau 20 mΩ beträgt, muß die Empfindlichkeit der Anzeige beim Einbau in das Fahrzeug korrigiert werden, wozu jedoch eine genaue Strommessung im Kfz. bei 40 A erforderlich ist.

### Literatur

- [1] Thieme, P. J.: 6-V-Kfz.-Regler mit Operationsverstärkern FUNKAMATEUR 36 (1987), II 6

# Programmierbares Lauflicht

H. SCHULTZE

Angeregt durch Beiträge, die sich mit der Problematik Lauflicht beschäftigen, habe ich ebenfalls ein Lauflicht entworfen. Die Besonderheit besteht darin, daß sich alle Ausgänge des Lauflichts programmieren lassen. Das heißt, daß sich durch Knopfdruck eine beliebige Kombination aus acht Lampen eintasten läßt. Außerdem ist noch ein Inverter vorhan-

den, der bei Bedarf die laufende Kombination invertiert, was zu besonderen Effekten führt. Mittels zweier Schalter kann man die Laufrichtung festlegen, wobei diese für die beiden Vierergruppen auch unterschiedlich sein kann.

Die Schaltung ist relativ einfach und eignet sich auch für Anfänger. Das Herzstück der Schaltung sind die beiden


D 195D (Schieberegister). Die Ausgänge sind mittels beliebiger Schaltdioden auf ihre äquivalenten Eingänge zurückgeführt. Dadurch wird eine Zwischenspeicherung erreicht. Die Taster S3 bis S10 dienen zur Eingabe einer Kombination. Mittels eines RS-FF ist die Start/Stop-Schaltung realisiert (S1 Start; S2 Stop). Programmieren kann man nur im Stop-Modus. In dieser Phase liefert der untere Taktgenerator den benötigten Takt. Während des Laufens kommt der Takt vom oberen Generator.

Soll das Lauflicht für schnellere Lichtwechsel gedacht sein, so kann der Takt von einem gemeinsamen Generator erzeugt werden. Dazu sind dann die beiden Takteingänge der D 195D zu verbinden. Der Takt sollte aber mindestens so schnell sein, daß ein kurzer Tastendruck beim Programmieren genügt, um die Lampe aufleuchten zu lassen. Zwar funktioniert die Schaltung auch bei langsamem Takt, doch dann wird ein entsprechend langer Tastendruck benötigt.

Mittels des Schalters S12 läßt sich der Negator zuschalten. Betätigen des Tasters S11 löscht die aktuelle Kombination und man kann sie im Stop-Zustand durch eine neue ersetzen. Mit den Schaltern S13 und S14 wird eine Änderung der Laufrichtung erreicht. Nach der gewünschten Taktfrequenz richtet sich die Dimensionierung von C1 und R1.

Die Schaltung wurde mehrfach aufgebaut und funktionierte immer. Auf jeden Fall ist auf eine saubere Takterzeugung zu achten.

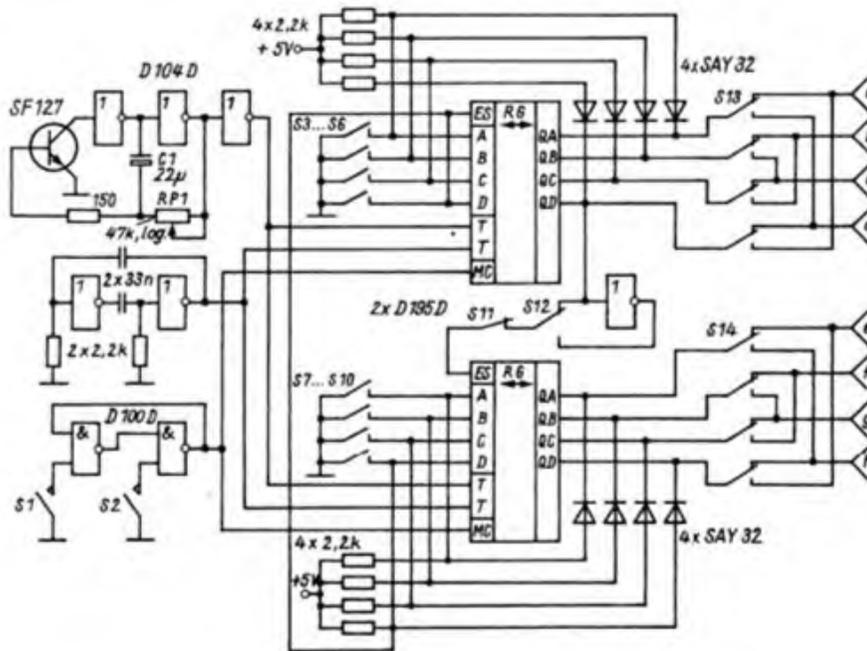Die Lampentreiber a bis h sind der gewünschten Ausgangsleistung entsprechend zu dimensionieren.




# Temperaturregelung mit minimalem Aufwand

J. HERBST

Es bestand das Problem, Wasser in einem Behälter auf eine Temperatur von 20°C...25°C zu erwärmen. Die Lösung sollte einfach, nachbausicher und kostengünstig sein.

Funktionsbeschreibung: Der Thyristor VTh1 bekommt durch VD1/R1/R2 die erforderliche positive Zündspannung. VTh1 ist gezündet und es fließt ein Laststrom. Steigt nun die Temperatur, so verringern sich der Widerstand des Heißleiters R3 und gleichzeitig die Gatespannung. Wird der erforderliche Wert der Zündspannung unterschritten, sperrt der Thyristor wieder. Die Schaltung stellt

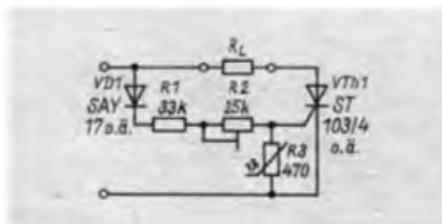einen Zweipol dar, wodurch sie sich leicht in ein System einfügen läßt. Es wird nun eine Halbwelle ausgenutzt. Sollte die Leistung an  $R_L$  nicht ausreichen, könnte man z. B. eine Diode in umgekehrter Polarität parallel zum Thyristor



schalten. Dabei gibt der Lastwiderstand ständig die halbe Leistung ab und die volle Leistung stellt sich dann nur nach Bedarf ein.

Die Schaltung muß unbedingt berührungssicher aufgebaut werden. Dazu eignet sich bei mir ein Gehäuse des Klingeltrafos KT 08 sehr gut. R3 muß mit Cenasil in ein Plast- oder Glasröhrchen eingegossen werden.

Die Schaltung kann natürlich auch als lichtabhängige Steuerung eingesetzt werden. Dabei braucht man nur den Thermistor durch ein lichtempfindliches Bauelement zu ersetzen. Der Austausch des Heißleiters durch einen Kaltleiter ( $R_L$  z. B. ein Lüfter) ergibt wieder einen anderen interessanten Einsatzfall. Mit R2 wird dann immer der Ausgangspunkt der Schaltung eingestellt. Die Ansprechempfindlichkeit hängt in jedem Fall vom verwendeten Bauelement für R3 bzw. dessen Aufbau als Fühler (Hysterese!) ab.

Für VTh1 können auch andere Typen mit ähnlichen Daten benutzt werden.

# Digitaler Kalender

Dipl.-Ing. W. BEUTLER – Y22JM

Die meisten Elektronikamateure scheuen sich vor dem Eingriff in eine vorhandene Digitaluhr, wenn sie Tagesimpulse für einen Datumszähler abgreifen wollen. Die nachfolgend vorgestellte Schaltung enthält deshalb sowohl einen Tageszähler als auch eine eigene einfache Zeitbasis mit Piezofilter.

Früher gewonnene Erfahrungen mit CMOS-Uhrenschaaltkreisen und AM-Piezofiltern, die in [1] zusammenfassend dargelegt wurden, ließen den Einsatz dieser Bauelemente in Verbindung mit einem I<sup>2</sup>L-Zeitschaltkreis als sinnvoll erscheinen. Mit geringerem Aufwand dürfte es kaum möglich sein, die im Kalender zu zählenden „Tagesimpulse“ zu erzeugen. Allerdings liegt die erreichbare Langzeitstabilität mit einem hinreichend gealterten Piezofilter lediglich bei etwa 10<sup>-4</sup>. Auf einen Tag umgerechnet bedeutet das eine maximale Abweichung von ± 9 s, was für die Kalenderanwendung jedoch ausreichend sein dürfte.

Mit der gewählten Schaltkreisconfiguration ergibt sich eine Oszillatorfrequenz *f* von 466,034 kHz. Um auf diesen Wert abgleichen zu können, muß die mit der Testschaltung aus [1] ermittelte Frequenz *f*<sub>0</sub> höher als *f* sein. Durch kapazitive Belastung mit C1 und C2 (Bild 1) läßt sich dann der Sollwert einstellen. Messungen an insgesamt 14 roten und blauen 455-kHz-Piezofiltern ergaben eine Streubreite zwischen 465,5 kHz und 468 kHz. Das läßt den Schluß zu, daß sich die überwiegende Zahl von Filtern für diese Anwendung eignet.

Dem durch 2<sup>23</sup> teilenden S 114 D, an dessen Ausgang Impulse mit einer Periodendauer von 18 s liegen, wurde ein P 351 D nachgeschaltet. Dieser ist so eingesetzt, daß er einen Teiler mit einem Teilverhältnis von 4 800:1 realisiert und an seinem Pin 2 die „Tagesimpulse“ anliegen. Näheres zum P 351 D kann in [2] nachgelesen werden. Die NAND-Gatter D2.1, D2.2 und D2.3 bilden ein RS-Flip-Flop und ein Tor und dienen zum Starten und Stellen des Kalenders.

Als Zähler für die Tages-Einer ist ein P 192 D eingesetzt, dessen Dateneingänge so beschaltet sind, daß er beim Beginn eines neuen Monats durch den zu diesem Zeitpunkt erzeugten Rücksetzimpuls auf „1“ voreingestellt wird. Für die Tages-Zehner ist D5 vorgesehen. Seine D-Flip-Flops bilden einen zweistufigen Binärzähler. Zwei NAND-Gatter des S 4023 D sorgen in Abhängigkeit von der Stellung des Schalters S2 für die Voreinstellung von D4 und die Rücksetzung von D5, jeweils nach dem 30. oder 31. Monatstag.


In [3] ist zu lesen, daß ein CMOS-Ausgang in der Regel einen TTL-Eingang treiben kann. Für den Fall, daß D4 nicht zuverlässig auf „1“ zurückgesetzt wird, besteht die Möglichkeit, die Schaltung gemäß Bild 2 zu ergänzen. Dies wurde auch beim Entwurf der Leitungsführung der Platine berücksichtigt. Zur Einfügung der Zusatzschaltung muß der Leiterzug von D4 Pin 11 zwischen „B“ und „E“ aufgetrennt werden. Die Drahtbrücke von D6 Pin 9 zum aufgetrennten Leiterzug ist

durch einen 510-Ω-Widerstand zu ersetzen.

Das dritte NAND-Gatter in D6 dient zur Unterdrückung der Vornull in der Tages-Zehner-Anzeige. Durch die Widerstände in den Anodenleitungen von VQE 23 fließen jeweils etwa 6 mA, was eine ausreichende Helligkeit ergibt. VT2 steuert den Dezimalpunkt. Da er basisseitig an D3 Pin 13 (Ausgang OG) angeschlossen ist, leuchtet er jeweils 15 min. Damit besteht die Möglichkeit, Gangabweichungen auch zu anderen Zeiten, als nur im Umschaltmoment des Tageszählers, also Miternacht, feststellen zu können. Zur Ansteuerung von VT2 könnten auch die Ausgänge OH und OI genutzt werden, was Leuchtzeiten von 6 bzw. 12 Stunden ergäbe.

Durch den relativ geringen Stromverbrauch der Schaltung bedingt, ist ein Klingeltransformator vom Typ KT 08 (6 V, 0,5 A) ausreichend. VT1 muß ein Si-Leistungstransistor sein, der mit einem Kühlblech nach Bild 5 zu versehen ist. Außer dem angegebenen Typ eignen sich prinzipiell alle npn-Typen dieser Leistungsklasse im SOT-32-Gehäuse, wie etwa der SD 335. Beim Ausfall der Netzspannung speist eine Pufferbatterie über eine GY 101 die Schaltung. Die Anzeige wird abgeschaltet, da sie keine Katodenspannung erhält. Die Stromaufnahme beträgt dann nur noch etwa 70 mA. Durch Verwendung von LS-TTL-IS ließe sich der Stromverbrauch weiter senken.

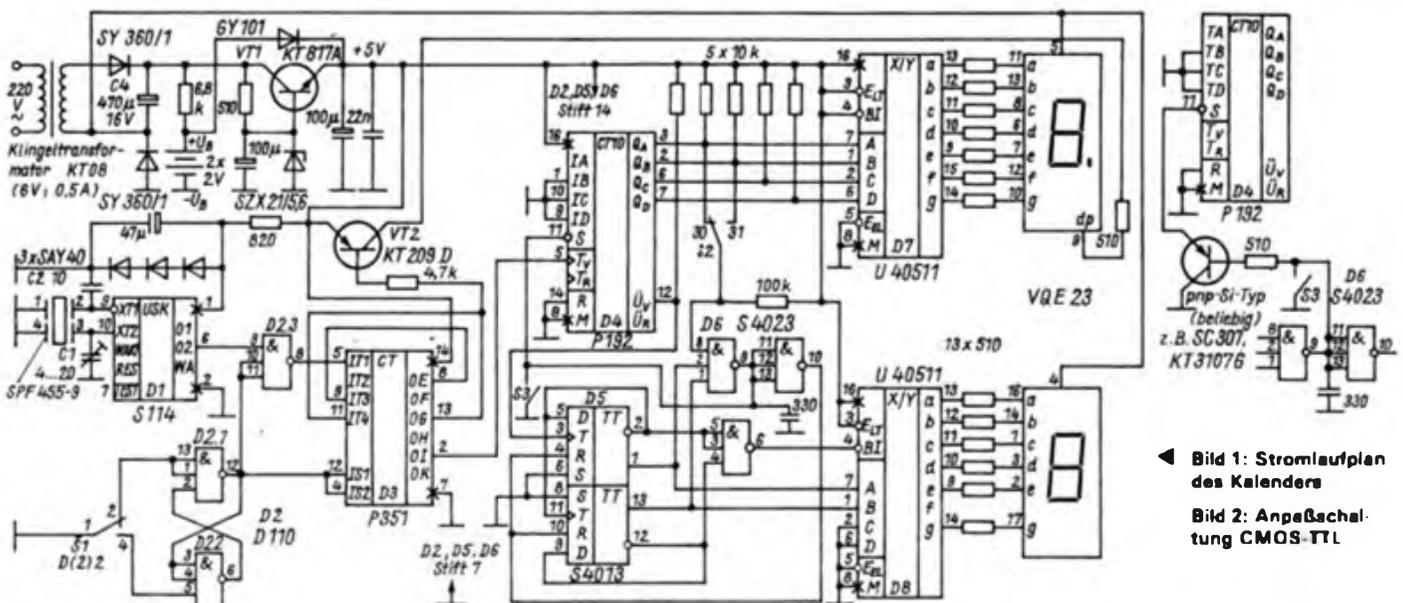Alle Bauelemente, ausgenommen Klingeltrafo, Schalter und Pufferbatterie, sind auf einer Leiterplatte von 115 mm × 75 mm Größe angeordnet. Beim Entwurf der Leitungsführung wurde Wert darauf gelegt, daß sich sowohl axiale Ausführungen als auch Elkos für gedruckte Schaltungen einsetzen lassen. Falls die Störsicherheit des Entprell-Flip-Flops nicht ausreicht, können die Gattereingänge über Wider-



◀ Bild 1: Stromlaufplan des Kalenders  
Bild 2: Anpaßschaltung CMOS-TTL



Bild 3: Leitungsführung der Platine

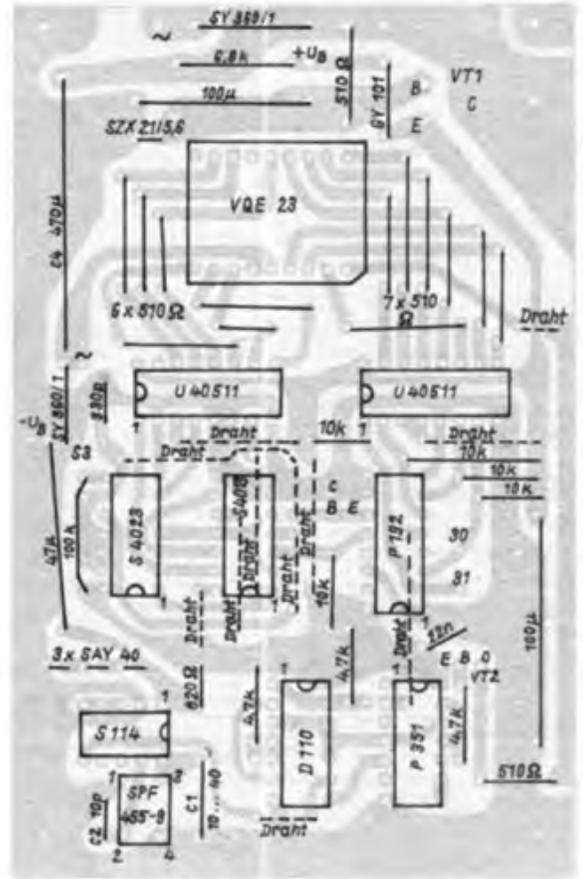


Bild 4: Bestückungsplan der Leiterplatte

stände von etwa 10 kΩ an die Betriebsspannung gelegt werden. Dafür sind entsprechende Lötäugen vorgesehen. Das Piezofilter muß mit ungekürzten Anschlüssen, die vorher vorsichtig (Wärmeableitung mit Flachzange) zu verzinnen sind, eingelötet werden. Damit das Gehäuse für den Kalender nicht zu groß ausfällt, habe ich den Klingeltransformator getrennt angeordnet.

Sofern ein Zählerfrequenzmesser zur Verfügung steht, sollte man die Zeitbasis mit diesem abgleichen. C1 und C2 sind dabei erforderlichenfalls zu korrigieren. Nach spätestens zwei Monaten muß der Abgleich wiederholt werden. Ist die erforderliche Meßtechnik nicht greifbar, kann man sich am Datumswechsel oder an den Leuchtphasen des Dezimalpunktes orientieren. Bezogen auf die Sollfrequenz ent-

spricht eine Umschaltabweichung von einer Minute pro Tag einer Frequenzdifferenz von 325 Hz.

Das Starten und Stellen des Kalenders erfolgt mit dem Taster S1, einem Mikrotaster des Typs D(2)2. Zum Stellen muß am Eingang IT1 von D3 L-Pegel anliegen. Das ist immer für eine halbe Periodendauer, also 9 s, der Fall. In dieser Zeit bewirkt jeder, durch Betätigen von S1 erzeugte L-Impuls an den Setzeingängen IS1 und IS2 von D3 am Ausgang O1 die Ausgabe eines Impulses, der den Datumszähler jeweils um einen Tag weiterückt. In den nachfolgenden 9 s ist kein Stellen möglich. Der Stellvorgang sollte spätestens 9 s vor 12.00 Uhr (mittags) beendet sein. Ist das Tagesdatum eingestellt, so hält man S1 bis zum Startzeitpunkt, also 12.00 Uhr, in der Arbeitslage fest. Der Dezimalpunkt ist dann dunkel. Beim Loslassen des Tasters S1 nimmt dieser seine Ruhelage ein, an D2.1 Pin 13 liegt L-Pegel und am Gatterausgang von D2.1 H-Pegel, was das Torgatter D2.3 freigibt. Die Setzeingänge von D3, sowie die Ausgänge OE bis OK führen ebenfalls H-Pegel. Mit der nächsten an IT1 eintreffenden H/L-Flanke, spätestens nach 9 s, schalten alle Ausgänge von D3 auf L, der Zählvorgang beginnt und der Dezimalpunkt leuchtet auf.

Beim Betrieb des Kalenders muß beachtet werden, daß jeweils spätestens am 29. Tag des Monats mit S2 festgelegt werden muß, ob die Rücksetzung des Tages-

datums nach dem 30. oder 31. Tag erfolgen soll.

Literatur

- [1] Beutler, W.: Quarztester mit S 114. FUNKAMATEUR 32 (1983), H. 10, S. 503
- [2] Schlenzig, K.: Digitale Zeitschaltkreise E 351 D und E 355 D, Reihe „electronica“ Band 205/206, Militärverlag der DDR, Berlin 1983
- [3] Jakubaschk, H.: Das große Schaltkreisbastelbuch, 2. Auflage, Militärverlag der DDR, Berlin 1983

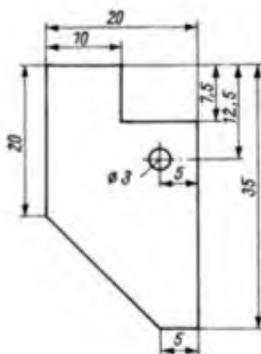


Bild 5: Maßskizze des Kühlblechs. A = 5 cm<sup>2</sup>



Bild 6: Ansicht der bestückten Leiterplatte

# Logikprüfstift für CMOS-Schaltungen

U. REISER

Die aus der TTL-Technik bekannten Logikprüfstifte sind auch für CMOS-Schaltungen bei der Fehlersuche und bei Funktionskontrollen ein unentbehrliches Hilfsmittel. CMOS-Schaltungen, die mit einer Betriebsspannung von 5 V betrieben werden, lassen sich meist mit TTL-Prüfstiften kontrollieren. Da aber CMOS-Schaltkreise (u. a. V-4000-Serie) in einem Spannungsbereich von 3 V bis 15 V arbeiten können, sind deren Ausgangspegelwerte entsprechend der Betriebsspannung unterschiedlich, was den

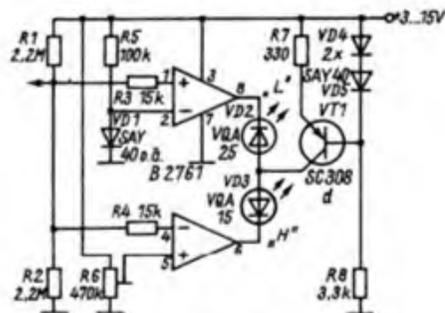


Bild 1: Stromlaufplan des CMOS-Logikprüfstiftes

Bau eines speziellen Prüfstiftes erforderlich macht. Versuche, einen TTL-Prüfstift einfach mit CMOS-Gattern aufzubauen [1], ergaben eine ungenügende Konstanz der Pegelschwellen und im gesamten Betriebsspannungsbereich eine zu große Hysterese. Grundlage der vorgestellten Lösung ist die Veröffentlichung in [2]. Die beiden Operationsverstärker arbeiten als Komparatoren entsprechend den CMOS-Bedingungen im Betriebsspannungsbereich zwischen 3 V und 15 V (Bild 1). Die Pegelbedingungen der CMOS-Serie V 4000 sind in der Tabelle zusammengefaßt. Beim Muster liegt der Umschaltpunkt des H-Pegel-Komparators bei  $U_{DD} = 0,8 V$ ,

### H/L-Pegelwerte für CMOS-IS der Serie V 4000

Eingangsspannung			Ausgangsspannung	
$U_{DD}$ [V]	$U_{IL}$ [V]	$U_{IH}$ [V]	$U_{OL}$ [V]	$U_{OH}$ [V]
5	1,5	3,5	0,05	4,95
10	3,0	7,0	0,05	9,95
15	4,0	11,0	0,05	14,95

die Einstellung erfolgt mit R6. Die Referenzspannung für den L-Pegel-Komparator beträgt etwa 0,6 V. Eine proportionale Veränderung mit der Betriebsspannung kann erreicht werden, wenn die Referenzspannungsgewinnung wie beim H-Pegel erfolgt. Die Widerstände R3 und R4 bestimmen den Eingangswiderstand des Prüfstiftes. Bei einer Spannung von  $U_{DD} = 15 V$  wird der Prüfling mit einem Strom von etwa 1 mA belastet. Wegen des großen Betriebsspannungsbereiches müssen die zur Anzeige verwen-

deten LEDs aus einer Konstantstromquelle betrieben werden. Diese besteht aus dem Transistor VT1 mit dem Spannungsteiler VD4/VD5/R8 und liefert einen Konstantstrom von etwa 2 mA [1]. Die Stromaufnahme bei angesteuerter LED beträgt bei  $U_{DD} = 3 V$  etwa 3 mA und bei  $U_{DD} = 15 V$  etwa 12 mA. Die Größe der Leiterplatte gestattet es, sie in einem ausgedienten dicken Faserschreiber unterzubringen. Zum Sichtbarmachen von Nadelimpulsen läßt sich die Schaltung mit einem oder zwei monostabilen Multivibratoren (z. B. V 4538 D) ergänzen.

### Literatur

- [1] Jakubasch, H.: Das große Schaltkreisbastelbuch, Militärverlag der DDR, Berlin 1978, 2. Auflage 1983, S. 496
- [2] Stahl, R.: Schneller Logikprüfstift mit Impulsfalle, FUNKAMATEUR 34 (1985), H. 10, S. 511

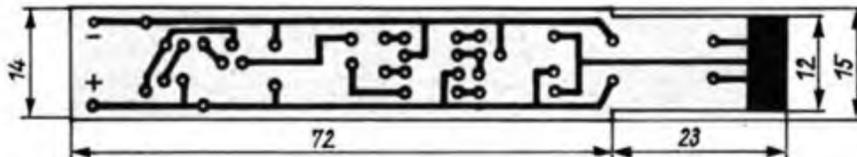


Bild 2: Leitungsführung der Platine für den CMOS-Logikprüfstift

Bild 3: Bestückungsplan der Leiterplatte des CMOS-Logikprüfstiftes



## Mitteilungen an unsere Leser

### Leiterplatten

Die Firma Ing. E. Kolbe liefert per Nachnahme die im FUNKAMATEUR und im Elektronischen Jahrbuch (vorerst ab 1985) veröffentlichten Leiterplatten, siehe auch Hinweise im FA (12/86, S. 610 und 2/87, S. 90). Für den Amateurcomputer „AC 1“ werden z. Z. die Zusatz-Leiterplatten und die der 16-KByte-Speichererweiterung ausgeliefert. Nach Fertigstellung der Reinzeichnung wird auch die Grundleiterplatte des „AC 1“ in das Lieferprogramm aufgenommen. Außerdem liefert die Firma Kolbe die Leiterplatten, die im Buch „Praktische Mikrocomputertechnik“ von E. Kramer veröffentlicht wurden.

Bitte schreiben sie ihre Bestellung deutlich und vergessen sie nicht den Absender. Die Firma Kolbe kann keine Rückfragen stellen oder Anfragen beantworten. Vor allem bezeichnen sie die bestellten Leiterplatten genau (jeweils Heftnummer/Jahrgang/Seite/Bildnummer). Die Anschrift ist:

Ing. E. Kolbe  
Postschloßfach 137  
Berlin  
1197.

### Software-Anzeigen

Die Redaktion wurde leider falsch informiert, da Gewerbe genehmigungen zur Erarbeitung von Software an Privatpersonen nicht erteilt werden. Gegenwärtig bemüht sich die Redaktion um die Klärung der Problematik, wie Softwareerarbeitung und Softwaretausch unter Einbeziehung privater Initiativen möglich sind. In einer der nächsten Ausgaben werden wir zu diesem Thema einen Beitrag veröffentlichen.

### Praktische Mikrocomputertechnik

In dem Buch „Praktische Mikrocomputertechnik“ von M. Kramer sind leider einige Fehler enthalten. So ist vor allem das Programm 5.2.4. (Zeichengeneratorinhalt) durch einen falschen Computer-Ausdruck nicht verwendbar. In der Ausgabe 8/1987 veröffentlichen wir eine entsprechende Berichtigung und den Maschinenkode des Zeichengeneratorinhalts. Die im Buch vorgestellten Leiterplatten für den Aufbau des beschriebenen Mikrocomputers sind nur über die Firma Kolbe erhältlich.

# OV-Stromversorgung in batteriebetriebenen Geräten

U. LOHS

Die fortschreitende Entwicklung auf dem Gebiet integrierter Kleinleistungs-Operationsverstärker (z. B. B-060-Serie) ermöglicht den günstigen Einsatz dieser universellen Bauelemente auch in batteriebetriebenen Geräten, die im allgemeinen für geringen Stromverbrauch und niedrige Betriebsspannung konzipiert sind. Um Schaltungen mit solchen Operationsverstärkern aus nur einer Gleichspannungsquelle zu speisen, kann zur Erzeugung der für den normalen OV-Betrieb zusätzlich notwendigen negativen Betriebsspannung das Prinzip des eisenlosen Transverters angewendet werden. Dieses entsteht normalerweise durch Zusammenschaltung eines Rechteckgenerators, einer Treiberstufe und einer der ge-

wünschten Ausgangsspannung angepaßten Spannungsvervielfacherschaltung.

## Schaltungsfunktion

In Bild 1 ist eine dem obigen Verfahren entsprechende Schaltung zur Erzeugung der negativen Betriebsspannung für zwei OV's vom Typ B 060 D (B 061, B 066) bzw. einen Doppel-OV vom Typ B 062 D aus einer Betriebsspannung von +4,5 V gezeigt. Die Operationsverstärker dieser Serie liegen im Stromverbrauch unter 250  $\mu$ A. Durch die Schaltungsanordnung wird eine Ausgangsspannung  $U_a$  von -3 V bei einem Laststrom von 0,5 mA erzeugt.

Der verwendete integrierte CMOS-Schaltkreis V 4093 D enthält vier NAND-Gatter




mit Schmitt-Trigger-Verhalten. Das Gatter D1.1 wird infolge seiner Schalthysterese in Verbindung mit dem Rückkopplungskondensator C1 zu Rechteckschwingungen angeregt. Mit der angegebenen Dimensionierung beträgt die Ausgangsfrequenz etwa 5 kHz. Das Rechtecksignal wird durch eine Treiberstufe, bestehend aus den parallelgeschalteten Gattern D1.2 bis D1.4, verstärkt und steht relativ niederohmig für den nachfolgenden Gleichrichter bereit. Die Amplitude der Ausgangsspannung des Treibers entspricht auf Grund der eingesetzten CMOS-Strukturen annähernd der Betriebsspannung  $U_e$ . Durch die Spannungsverdopplerschaltung C2/C3/VD1/VD2 entsteht daraus eine negative Spannung von etwa -4 V, die bei einem Laststrom von 0,5 mA auf etwa -3 V sinkt. Die Ausgangsspannung läßt sich etwas erhöhen, indem man für VD1 und VD2 Germanium-Golddrahtdioden verwendet. Setzt man durch Zwischenschaltung von zwei Si-Dioden in Serie die positive Betriebsspannung für die OV's von 4,5 V noch herunter (was nicht in jedem Fall erforderlich ist), so stehen für die Versorgung der OV's etwa  $\pm 3$  V zur Verfügung, die für den Kleinsignalbetrieb völlig ausreichend sind. Geringfügige Unsymmetrien und das Restbrummen der Betriebsspannungen sind auf Grund der guten Gleichtakt- und Betriebsspannungsunterdrückung der verwendeten OV's praktisch bedeutungslos.

Die Transverterschaltung kann sinnvollerweise unmittelbar auf die Leiterplatte für der zu versorgenden Schaltung aufgebaut werden (Bild 3; 4). In NF-Schaltungen sollte die Frequenz des Rechteckgenerators oberhalb des Hörbereichs (> 18 kHz) liegen, damit eventuelle Einstreuungen unhörbar bleiben. Zu beachten ist die gegenüber den bekannten TTL-Schaltkreisen (z. B. D 100 D) abweichende Pinbelegung des V 4093 D.
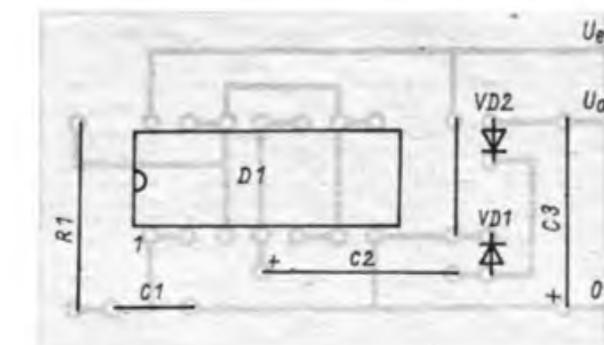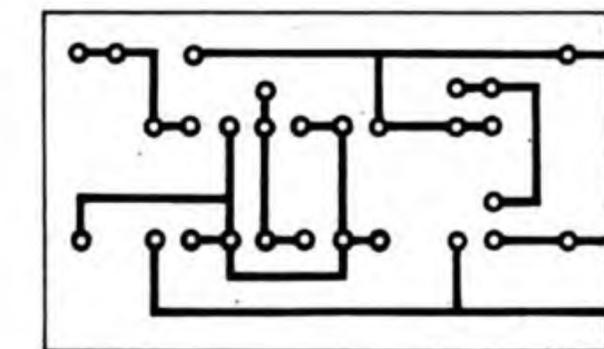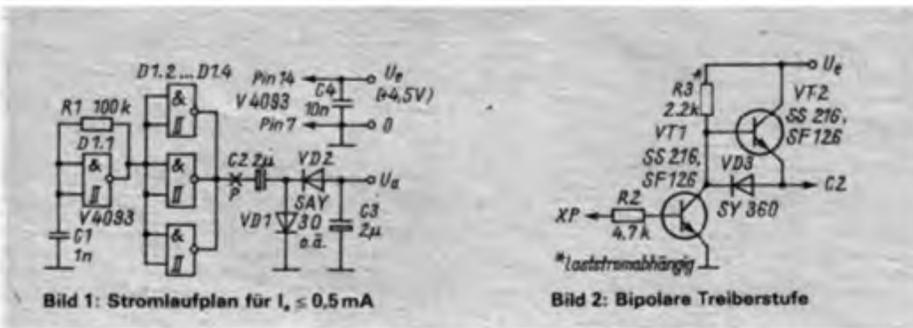
## Mögliche Schaltungserweiterungen für höhere Lastströme

Da die Schaltung nach Bild 1 nur einen geringen Laststrom zuläßt, ist es für stärkere Belastungen notwendig, in Punkt P noch eine bipolare Treiberstufe entsprechend Bild 2 zwischenzuschalten. Je nach den verwendeten Transistortypen können dann Lastströme von 10 bis über 100 mA entnommen werden, wobei die Ausgangsspannung  $U_a$  allerdings infolge der Spannungsverluste über VD3 und VT2 geringer ist.

Zur Ansteuerung der Transistoren reicht dann ein CMOS-Gatter aus, so daß die Gatter D1.3 und D1.4 anderweitig benutzt werden können. Es ist auch möglich, für höhere Ausgangsströme weitere Gatter parallel zu schalten.



# Mikrorechnergesteuertes mehrstim- miges Liedspiel mit Digitaluhr (3)

## B. WINTER

Beim beabsichtigten Interrupt wird dieses L über die niedriger priorisierten Bauelemente in der Prioritätskette weitergereicht. Somit kann höchstens ein noch höher priorisierter Interrupt ausgelöst

zogen, damit wird ein Interrupt ausgelöst. Zur Unterdrückung von unerwünschten Interruptauslösungen durch Einstreuungen ist vor jeden Eingang ein RC-Glied (56 kΩ, 22 nF) geschaltet.

Die Anzeige erfolgt durch Lichtemitteranzeigen. Diese sind ebenfalls über PIO-Ports mit dem Mikrorechner verbunden (vgl. Bild 1 und Bild 2). Die dazu notwendigen Ausgänge können aber den für eine direkte Ansteuerung von Leuchtdioden erforderlichen Strom nicht aufbringen, deshalb sind Treiberstufen zwischenschalten. Die Anzeige besteht aus vier grünstrahlenden einstelligen Lichtschachtbauelementen VQB 200 vom VEB Werk für Fernsehlektronik Berlin. Wichtige Daten dieser 16-Segment-Anzeigen sind dem Bild 7 und der Tabelle zu entnehmen. Jedes einzelne Segment sowie der Dezimalpunkt werden über einen in Emitterschaltung arbeitenden pop-Transistor SC 308 (VT208 bis VT224) getrieben.

Die Lichtschachtbauelemente werden im vorliegenden Fall multiplex angesteuert, folglich sind alle Segmente (außer dem Dezimalpunkt, der nur einmal zur Trennung von Stunden und Minuten bei der Anzeige verwendet ist) parallelgeschaltet. Die einzelnen Stellen werden jeweils kurzzeitig über einen der in Kollektor-


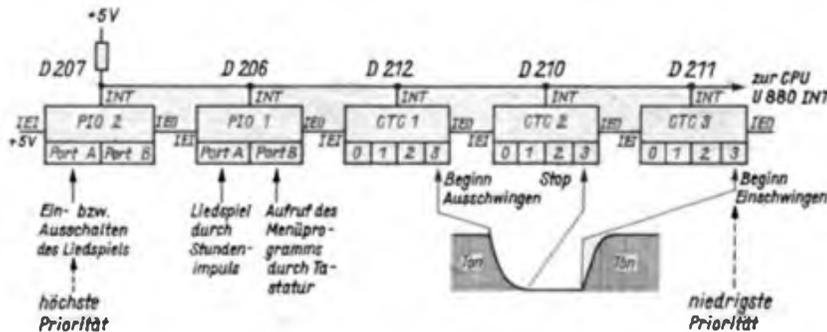


Bild 6: Darstellung der Interruptmöglichkeiten und der Prioritätskette

werden, denn an diesem Bauelement liegt der IEI-Eingang noch immer auf H. Nach Abarbeitung der durch den Interrupt aufgerufenen Interruptserviceroutine (Programm, das durch den Interrupt aktiviert wird) wird am interruptaufrufenden Bauelement der Ausgang IEO wieder auf H geschaltet; es können dann bereits angemeldete niedriger priorisierte Interrupts bedient werden.

Theoretisch sind unendlich viele Bauelemente in die Interruptprioritätskette aufnehmbar, praktisch gibt es aber Grenzen durch eine notwendige Zeit, um das L-Potential von Bauelement zu Bauelement durchzureichen. Nach Literaturangaben [2] sind ohne zusätzlichen Aufwand maximal vier Bauelemente erlaubt; im vorliegenden Fall gab es auch bei fünf Bauelementen keine Probleme, möglicherweise deshalb, weil nicht die maximale Taktfrequenz ausgenutzt wurde. Das Bild 6 beschreibt die vorliegende Interruptsituation.

Die Tastatur ist über Ein-/Ausgabe-Bausteine (PIO) U 855 D angeschlossen. Die zehn Tasten wurden nicht matrixförmig an einen Port der PIO geführt, zum einen, weil die Tastenzahl relativ gering ist, und zum anderen, weil zwei dieser Tasten Interrupts höherer Priorität auszulösen haben (vgl. Bild 1 und Bild 6). Die mit den Tasten verbundenen Eingänge auf der Leiterplatte sind jeweils über einen hochohmigen Widerstand gegen +5 V geschaltet; beim Drücken einer Taste wird der betreffende Eingang auf L ge-

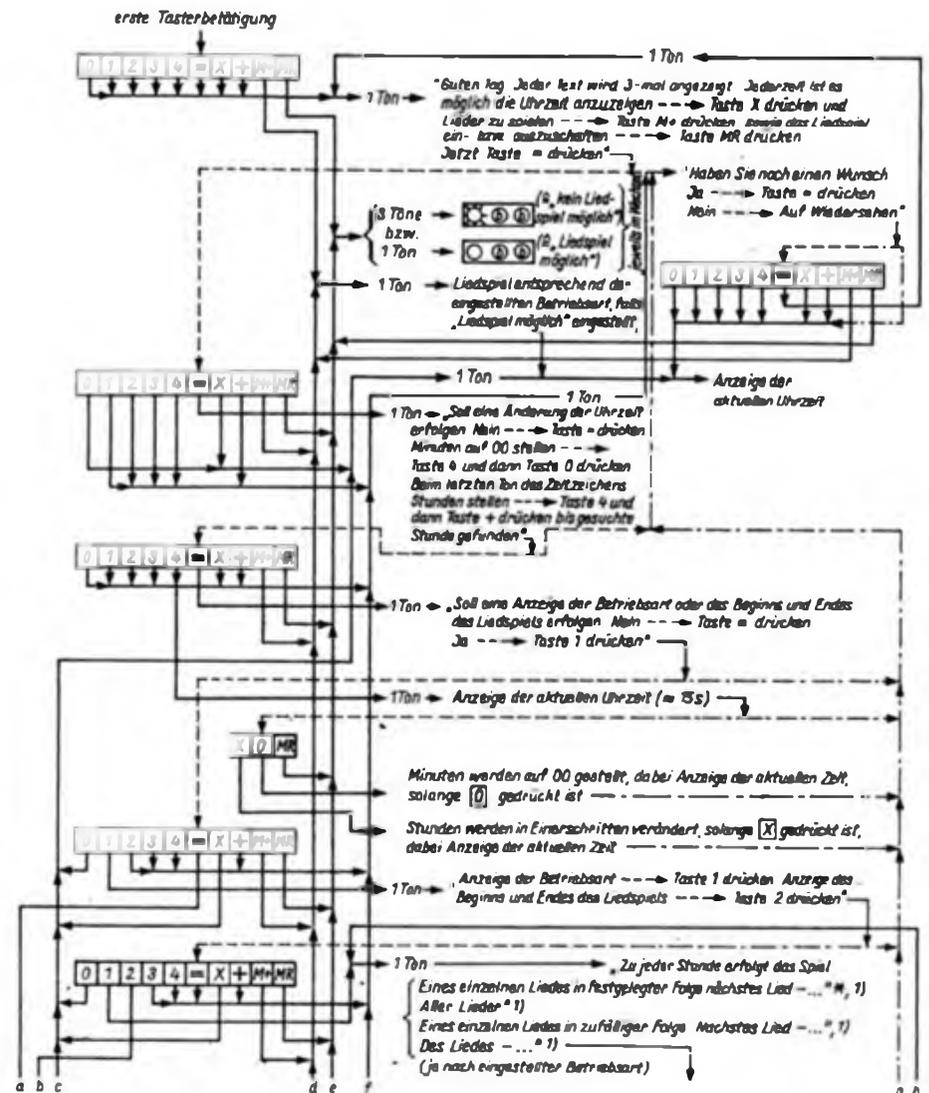

schaltung arbeitenden Transistoren SF 117 (VT204 bis VT207) aktiviert. Durch eine schnelle zyklische Wiederholung dieser Ansteuerung sowie durch die Trägheit des menschlichen Auges entsteht der Eindruck eines ständigen Leuchtens. Am Port A von PIO 2 (D207) sind ebenfalls über Treiberstufen (VT201 bis VT203) noch drei Leuchtdioden zur Anzeige von aktuellen Betriebszuständen angeschlossen. Ihre Ansteuerung erfolgt nicht multiplex. Zu späterer Zeit soll noch als Ergänzung eine Schutzschaltung zur Überwachung des Multiplexbetriebes erfolgen, damit bei eventuellen Ausfall des Multiplexzyklus durch ungewollten Programmabbruch keine Überlastung oder Zerstörung der VQB 200 eintritt. Ebenfalls ist noch eine Änderung vorgesehen, um mit Hilfe eines Fototransistors die Anzeigehelligkeit entsprechend der des Raumes zu steuern.

**2.2. Beschreibung der Software**  
**2.2.1. Initialisierungsprogramm**

Durch ein Reset beim Einschalten werden bestimmte interne Register und Flip-Flops des Mikrorechners U 880 D und

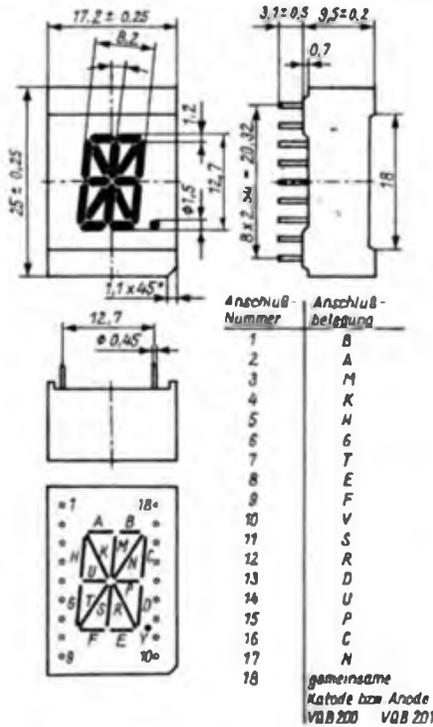


Bild 7: Maßangaben zu den Lichtemitteranzeigen VQB 200 und VQB 201



Bild 8: Darstellung des Zeichensatzes der VQB 200/201 - darunter jeweils der Zeichenkode

**Wichtige Kenngrößen VQB 200/201**

	min.	typ.	max.
Durchblaugleichspannung $U_p$ [V]	-	2,0	2,6
Lichtstärkeverhältnis bei $I_p = 10$ mA	$I_{p,max}$	-	2,0
Wellenlänge der max. Emission $\lambda_p$ [nm]	555	565	575
Durchblaugleichstrom (Grenzwert -25...25 °C) $I_p$ [mA]	-	-	17,5

seiner peripheren Bausteine (PIO, CTC) rückgesetzt. Danach wird das Programm ab der Adresse 000H abgearbeitet. Zur Unterprogrammbehandlung, Behandlung von Interruptserviceroutinen, Rettung von aktuellen Registerinhalten, benötigt man einen sogenannten Kellerspeicher (Stack). Er ist so organisiert, daß das, was zuletzt gespeichert wurde, als erstes wieder gelesen wird; das ist in gewisser Weise dem Füllen bzw. Leeren eines Kellers ähnlich. Im U-880-System liegt der Stack im RAM-Bereich. Wie im Bild 5 zu sehen ist, beginnt er bei der höchsten RAM-Adresse (43FFH). Das Füllen verkleinert die Adressen! Weiter muß den peripheren Bausteinen übermittelt werden, in welcher Weise sie zu arbeiten haben, dafür sind sie entsprechend zu programmieren. Alle PIO-Ports werden im Bit-Betrieb verwendet, d. h. man kann jedes der acht Bit des entsprechenden Ports als Ein- oder Ausgang programmieren. Es ist festzulegen, ob die Eingänge zur Auslösung eines Interrupts dienen sollen oder nicht.

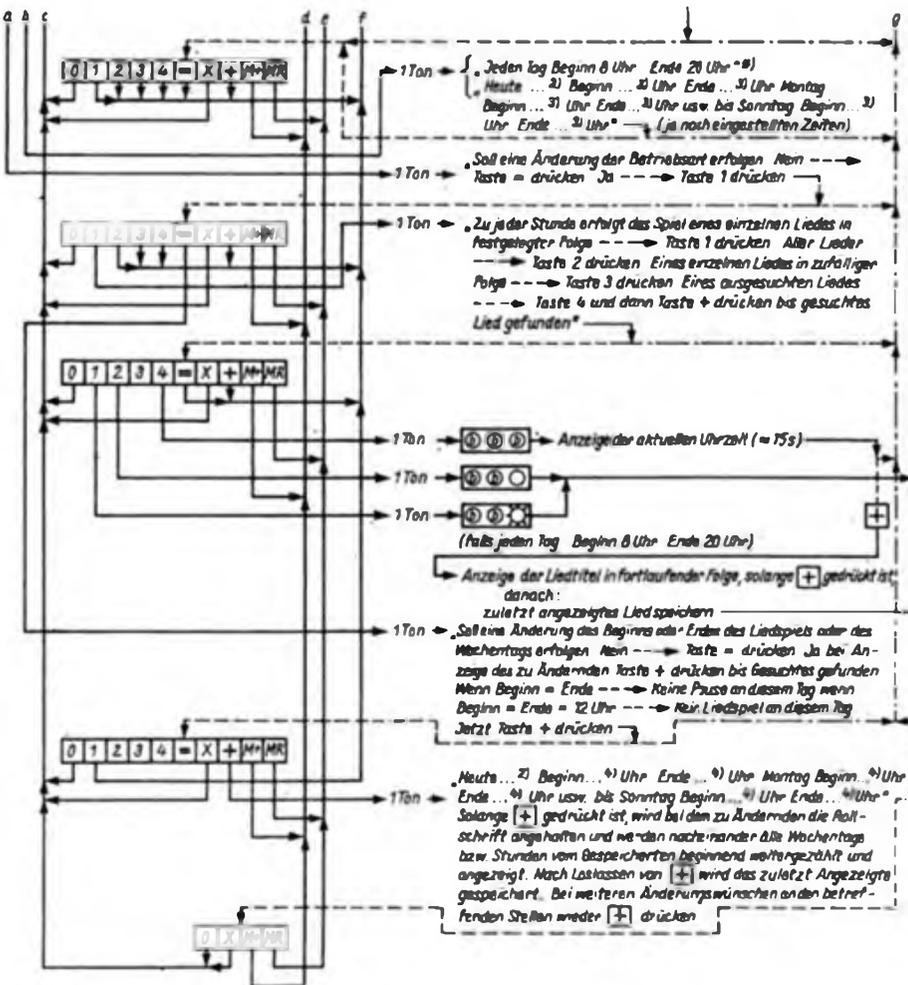


Bild 9: Ablaufschema für das Menüprogramm des mehrstimmigen Liedspiels mit Digitaluhr, Teil 1 - linke Seite, Teil 2 - oben

(wird fortgesetzt)

# Texteditor für den „AC 1“ (1)

J. REUL – Y27XO, Y36ZO

Computer werden in immer stärkerem Maße dazu verwendet, die altbekannte Bürotechnik zu ersetzen. So werden heute schon vielerorts Schreibmaschinen durch Bürocomputer bzw. rechnergestützte Geräte verdrängt. Die Vorteile, wie beispielsweise die nachträgliche Korrektur oder das Abspeichern von Texten, wird wahrscheinlich erst derjenige ermes- sen können, der einmal mit beiden Mög- lichkeiten gearbeitet hat. Aber nicht nur im kommerziellen, sondern auch im Amateurbereich setzt sich die rechnerge- stützte Textverarbeitung immer weiter durch. Mit dem folgenden Beitrag soll auch dem „AC 1“-Besitzer diese Technik eröffnet werden.

Selbstverständlich wird das vollständige Hexlisting als Rechnerausdruck mit ver- öffentlicht, so daß jeder Elektronikama- teur ohne die Zahlung einer Nachnut- zungsgebühr in den Besitz des Pro- gramms gelangen kann. Eine Praxis, die eigentlich unter Amateuren üblich sein sollte. Nutzbar ist der „AC 1“-Texteditor in zweierlei Hinsicht. Zum einen können die erarbeiteten Texte unter Verwendung eines geeigneten Druckers zu Papier ge- bracht werden. Sie können aber auch als eigenständige Textfiles in den RAM-Be- reich ausgelagert und auf Magnetband- kassette abgespeichert werden. Dem Pro- grammierer ist damit beispielsweise die Möglichkeit gegeben, Programmbeschrei- bungen auf einfache Art und Weise ver- vielfältigen zu können.

An dieser Stelle soll gleich darauf hingewiesen werden, daß das Programm ohne Vorbild geschrieben wurde und die An- passung auf einen anderen Rechartyp nur unter großen Schwierigkeiten mög- lich sein dürfte.

## Hardware-Voraussetzungen

Der Texteditor ist für einen erweiterten „AC 1“ mit folgenden Merkmalen ge- schrieben:

- Speichererweiterung (min. 16 KBytes, bei 4000H beginnend);
- Zeichengenerator mit Kleinbuchsta- ben;
- Bildschirm mit 32 Zeilen.

Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Funktion des Programms ist die Ver- wendung des Betriebssystems nach [1] und einer Tastatur, die die logischen Funktionen nach [2] gewährleistet.

Bild 1: Ausdruck der Tabelle 1 mit den Angaben zur Programmanpassung

## Programmstart

Der Texteditor belegt den Bereich 5000H...5B6FH als Arbeitsspeicher und 5D00H bis zum oberen RAM-Ende, das selbständig vom Rechner ermittelt wird, als Textpuffer. Der dazwischenliegende Bereich ist dem Stack und den Merkzel- len zugeordnet. Die Startadresse des Pro- gramms ist 5000H. Bei erweitertem Such- bereich für Kennbuchstaben ist der Start auch mit „t“ (74H) möglich.

Nach dem Löschen des Bildschirms ge- langt ein Menü zur Anzeige, in dem die Grundfunktionen zur Textverarbeitung aufgeführt sind. Außerdem wird die An- zahl der auf Grund der vorhandenen RAM-Länge zur Verfügung stehenden Bildschirmzellen angezeigt. Steht an Stelle dieses Wertes ein „Error“, so ist das Programm fehlerhaft

Der Aufruf der Menüfunktionen erfolgt mittels des vorangestellten Kennbuchsta- bens und „CR“. Sind weitere Angaben er- forderlich, so nimmt der Rechner die Ab- frage im Dialog vor.

## Menüfunktionen

### A - Start

Der Puffer wird zur Erstellung eines neuen Textes vollständig gelöscht. Der gesamte Bereich wird dabei mit Leerzei- chen (20H) aufgefüllt und dessen Beginn auf dem Bildschirm angezeigt.

Zur komfortablen Texteingabe, die nun beginnen kann, ist das Programm in einen Schreibmaschinenmodus geschal- tet und die Tastaturabfrage um die Auto- repeatfunktion erweitert. Alle von der Ta- statur erzeugten Codes, die den ASCII- Zeichen zwischen 14H und 7FH entspre- chen und nicht in Tabelle 1 als Steuer- codes vereinbart sind, werden als Zeichen interpretiert und verarbeitet. Die Erläuterung spezieller Steuerfunktionen folgt in einem späteren Abschnitt.

Zur verbesserten Orientierung beim Schreiben zeigt die letzte Zeile Statusin- formationen, die sich auf die aktuelle Po- sition des Cursors beziehen.

### B - Restart

Die Abläufe entsprechen „A“. Der Puffer wird jedoch nicht gelöscht, so daß mit der Bearbeitung eines vorhandenen Tex- tes fortgefahren werden kann.

### C - Komprimieren

Der geschriebene Text läßt sich in einen frei wählbaren RAM-Bereich unterhalb 5000H umlagern. Ihm vorangestellt ist dann ein Hilfsprogramm, das es gestattet,

Adresse	Hex-code	Marke	Mnemonic	Hinweise
5002H	C3E07	OUTP	JP MS30	Druckerausgabe
5005H	C3E07	INIT	JP MS30	Druckerinitialisierung
5008H	63	ZEILE	DEPB 63H	Zeilen/Seite
5009H	0F	CSYMB	DEPB 0FH	Cursoreymbol
500AH	12	CODTAB	CTRL,R	Shiftlock
500BH	0D		CTRL,M	Wagenrücklauf+Zeilenvor.
500CH	02		CTRL,B	Zeile löschen
500DH	06		CTRL,P	1./2.Zeichenebene
500EH	03		CTRL,C	Menu
500FH	08		CTRL,H	Cursor nach links
5010H	09		CTRL,I	Cursor nach rechts
5011H	0A		CTRL,J	Cursor nach unten
5012H	0B		CTRL,K	Cursor nach oben
5013H	11		CTRL,Q	Bild hochrollen
5014H	15		CTRL,U	Bild runterrollen
5015H	01		CTRL,A	Zeile einfügen
5016H	14		CTRL,T	Wagenrücklauf
5017H	17		CTRL,W	spezieller Tabulator
5018H	05		CTRL,E	Zeichen einfügen
5019H	13		CTRL,S	Zeichen löschen
501AH	2316	ZGCODE	DEPB 23H,16H	
501BH	5B17		DEPB 5BH,17H	
501EH	5D18		DEPB 5DH,18H	
5020H	5E19		DEPB 5EH,19H	
5022H	7B1A		DEPB 7BH,1AH	
5024H	7D1B		DEPB 7DH,1BH	
5026H	7E1C		DEPB 7EH,1CH	
5028H	5C1D		DEPB 5CH,1DH	
502AH	7C1E		DEPB 7CH,1EH	
502CH	401E		DEPB 40H,1EH	
502EH	601F		DEPB 60H,1FH	
5030H	0000		DEPB 0,0	
5032H	0000		DEPB 0,0	
5034H	0000		DEPB 0,0	
5036H	0000		DEPB 0,0	
5038H	00	SPCPRT	DEPB 0	
5039H	00		DEPB 0	
503AH	00		DEPB 0	
503BH	00		DEPB 0	
503CH	00		DEPB 0	

den Text ohne Zuhilfenahme des Editors auf dem Bildschirm auszugeben. Eine Sonderstellung bei der Umlagerung nehmen Leerzeichen und Bindestrich ein. Bis zu 64 zusammenhängende Zeichen dieser Art werden zu einem Byte komprimiert, so daß bei übersichtlicher Arbeit mit eingerückten Zeilen oder Unterstreichungen kein erhöhter Speicherbedarf entsteht.

Nach Abarbeitung des Kommandos gelangen Anfangs- und Endadressen des Textfiles zur Anzeige und das Programm kehrt zum Betriebssystem zurück. Außer-

dem werden Anfangs-, End- und Startadresse in die Argumentzeilen geladen, so daß man das File mit S:Name auf Kassette abspeichern kann. Die Eingabe der Anfangsadresse 0 bewirkt den Rücksprung in das Menü.

**D - Dekomprimieren**

Komprimierte Texte lassen sich zur Weiterbearbeitung oder zum Drucken in den Puffer zurückladen. Befindet sich auf der angegebenen Adresse ein solches File, wird der Puffer gelöscht, der Text übernommen und ein Restart ausgeführt. Bei Eingabe einer falschen Adresse wird die

Ausführung des Kommandos verweigert und bei Adresse 0 in das Menü zurückgesprungen.

**E - Drucker**

Die Verwendung dieses Kommandos setzt das Vorhandensein einer geeigneten Druckeroutine voraus. Diese muß folgende Bedingungen erfüllen:

1. zeichenweise Übergabe im Akku,
2. retten aller Register (Akku kann zerstört werden),
3. Abschluß mit RET.

Zur einfachen Anpassung an die jeweiligen Gegebenheiten besitzt das Programm einen Sprungverteiler, dessen Belegung noch erläutert wird.

**F - Format**

Beim Programmstart stellt sich ein Format von 61 Zeichen je Zeile ein. Eine Veränderung dessen ist mit dem Kommando „Format“ möglich. Die Eingabe von Werten zwischen 10 und 63 ist erlaubt. Als zweiten Wert erfragt der Rechner die Größe des Formatierungsraumes. Das ist der Bereich vom rechten Zeilenende gerechnet, in dem beim Formatieren auf das Vorhandensein von Zeichen getestet wird. Die Anzeige des eingestellten Bereichs erfolgt durch „+“-Zeichen in der Trennlinie oberhalb der Statuszeile. Die Eingabe des Wertes 0 bewirkt eine Berechnung zu  $\text{Format}/10 + 2$ . Die Anfangsinitialisierung beträgt 8.

**G - Formatieren**

Es werden alle Zeilen, in denen im Formatierungsraum ein Zeichen steht, gleichmäßig mit Leerzeichen aufgefüllt, so daß nach Möglichkeit ein rechtsbündiger Abschluß im Format entsteht. Um das Textbild nicht zu stark zu verfälschen, werden nach jedem Wort maximal zwei Leerzeichen eingefügt. Gegebenenfalls kann man das Kommando erneut aufrufen.

**H - Zentrieren**

Der Text wird je nach Format in die Bildmitte gerückt.

**I - Reformatieren**

Es wird der Originalzustand nach Formatieren bzw. Zentrieren wieder hergestellt. Dieses Kommando ist bei dekomprimierten Texten wirkungslos. D. h., Texte, die zur späteren Weiterverarbeitung komprimiert und auf Kassette abgespeichert werden, sollten nicht formatiert sein.

(wird fortgesetzt)

Bild 2: Teil 1 (oben) und Teil 2 (unten) des Ausdrucks des Hexdumps mit CRC-Prüfsumme für den beschriebenen Texteditor

**Korrektur zu „Der Prozessor im Bandzählwerk“**

Für eine eindeutige Adressenzuordnung zum Programm ist im Bild 4 (FA 5/1987, Seite 254) am PIO-Schaltkreis zu ergänzen:

A1 = B/ASEL - A\* = C/DSEL - A3 = CS.

5200	B5	3E	2D	77	2B	10	PC	B1	BD	4B	D5	5C	7D	91	80	04	+ E0	+
5210	6F	3E	2B	77	2B	10	PC	21	3F	10	11	63	52	EB	01	3B	+ 35	+
5220	00	BD	B8	CD	C9	56	C3	53	59	3A	65	74	6C	61	70	53	+ CB	+
5230	20	20	20	20	3A	65	6C	69	65	5A	20	20	20	20	3A	65	+ 3A	+
5240	74	69	65	53	20	20	20	29	20	20	20	20	20	28	20	20	+ 2A	+
5250	20	20	52	4F	54	49	44	45	54	58	45	54	20	2D	20	31	+ 00	+
5260	43	41	20	20	2A	CD	5C	22	C3	5C	22	C5	5C	21	FP	17	+ 76	+
5270	22	00	18	C9	21	3F	10	22	00	18	C3	EF	51	21	56	18	+ D5	+
5280	F9	3E	0C	D7	2B	56	2B	5E	21	3F	00	19	CD	FA	07	FE	+ DD	+
5290	83	28	0D	FE	8E	38	05	CF	FE	0D	20	FB	7E	A7	20	05	+ P0	+
52A0	DF	8D	C3	FD	07	CB	7F	20	07	D7	CD	EB	07	23	18	DC	+ E9	+
52B0	57	1E	20	CB	72	28	02	1E	2D	3E	3F	A2	7B	28	EA	15	+ C6	+
52C0	D7	18	FE	CD	FB	53	DF	0D	0D	20	6E	61	63	68	20	41	+ C6	+
52D0	64	72	65	73	73	65	A0	CD	E9	54	CA	EP	51	01	BA	4F	+ 46	+
52E0	E5	ED	42	B1	D2	43	53	E5	01	46	00	EB	21	7D	52	ED	+ C3	+
52F0	B0	2A	CD	50	7E	B7	28	28	FE	20	28	24	FE	2D	28	34	+ DP	+
5300	2B	EB	E5	01	FP	4F	ED	42	E1	D2	43	53	77	BE	20	33	+ C2	+
5310	EB	13	AF	ED	4B	C7	5C	E5	ED	42	E1	30	D7	12	18	36	+ 1A	+
5320	06	40	0E	80	2B	7E	FE	20	28	03	B7	20	04	0C	10	F4	+ 13	+
5330	0D	79	18	CD	06	40	0E	C0	2B	7E	FE	2D	20	F3	0C	10	+ 60	+
5340	F7	18	ED	DF	0D	20	52	41	4D	2D	45	6E	64	65	3A	A0	+ 33	+
5350	CD	F1	07	C3	C3	52	E1	22	5B	18	22	5F	18	ED	53	5D	+ 6F	+
5360	18	DF	0D	20	41	6E	66	61	6E	67	3A	AD	CD	F1	07	DF	+ B5	+
5370	0D	20	45	6E	64	65	20	20	3A	A0	EB	CD	F1	07	DF	8D	+ 1F	+
5380	C3	FD	07	E5	D5	C5	21	00	5D	11	01	5D	ED	4B	C9	5C	+ CE	+
5390	36	20	ED	B0	C1	D1	F1	C9	DF	0D	0D	20	76	6F	6E	20	+ DB	+
53A0	41	64	72	65	73	73	65	A0	CD	E9	54	CA	EP	51	23	7E	+ AE	+
53B0	FE	56	01	45	00	28	07	FE	58	20	DD	01	41	00	09	CD	+ 1C	+
53C0	83	53	ED	4B	CD	5C	7E	A7	CA	FB	51	CB	7F	20	08	02	+ C3	+
53D0	23	0B	CD	EE	53	18	EF	57	1E	20	CB	72	28	02	1E	2D	+ 66	+
53E0	3E	3F	A2	7B	28	E9	15	02	0B	CD	EE	53	18	F2	E5	21	+ 5B	+
53F0	FF	5C	A7	ED	42	E1	D8	E1	C3	FB	51	21	FF	5C	23	7E	+ C6	+

CRC (SDLC) = C934  
E

5000	18	79	C3	EB	07	03	EB	07	63	0F	12	0D	02	06	03	08	+ 1D	+
5010	09	0A	0B	11	15	01	14	17	05	13	23	16	5B	17	5D	18	+ 24	+
5020	5E	19	7B	1A	7D	1B	7E	1C	5C	1D	7C	1D	40	1B	60	1F	+ 23	+
5030	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	37	59	FD	+ 93	+
5040	55	E9	56	3B	57	74	52	E9	55	F9	55	42	56	54	56	6E	+ C6	+
5050	56	A0	56	4B	57	81	57	8E	57	BA	57	80	58	21	04	19	+ 8F	+
5060	59	F5	51	F8	51	C3	52	98	53	19	54	86	54	5D	5A	18	+ 8E	+
5070	5B	EB	5A	D4	51	5A	5B	00	09	74	0D	AF	32	C1	5C	FD	+ E3	+
5080	21	09	50	DD	21	C2	5C	21	40	5D	7E	2F	77	BE	2F	77	+ E6	+
5090	20	03	23	18	F5	2B	7D	E6	C0	6F	2B	22	CD	5C	11	00	+ 7B	+
50A0	5D	B7	ED	52	23	22	C9	5C	06	06	CB	3C	CB	1D	10	FA	+ 0A	+
50B0	CD	F4	54	22	D3	5C	3E	3C	32	D5	5C	3E	07	32	D6	5C	+ FB	+
50C0	21	C0	50	11	B6	51	CD	0B	55	32	D7	5C	DF	8C	DF	0D	+ EC	+
50D0	20	2A	2A	2A	20	41	43	31	2D	54	45	58	54	45	44	49	+ 61	+
50E0	54	4F	52	20	56	35	2F	31	20	2A	2A	2A	0D	20	20	20	+ 33	+
50F0	20	20	28	63	29	20	20	4A	2E	52	65	75	6C	20	20	20	+ 08	+
5100	59	32	37	58	4F	8D	DF	0D	20	41	20	20	20	53	74	+ 72	+	
5110	61	72	74	0D	20	42	20	2D	20	52	65	73	74	61	72	74	+ 72	+
5120	0D	20	43	20	2D	20	4B	6F	6D	70	72	69	6D	69	65	72	+ 72	+
5130	65	6E	0D	20	44	20	2D	20	44	65	6B	6F	6D	70	72	69	+ 6C	+
5140	6D	69	65	72	65	6E	0D	20	45	20	2D	20	44	72	75	63	+ 7D	+
5150	6B	65	72	0D	20	46	20	2D	20	46	6F	72	6D	61	74	0D	+ 14	+
5160	20	47	20	2D	20	46	6F	72	6D	61	74	69	65	72	65	6E	+ 1C	+
5170	0D	20	48	20	2D	20	5A	65	6E	74	72	69	65	72	65	6E	+ 6A	+
5180	0D	20	49	20	2D	20	52	65	66	6F	72	6D	61	74	69	65	+ 71	+
5190	72	65	6E	0D	20	48	20	2D	20	4D	6F	6E	69	74	6F	72	+ 7E	+
51A0	0D	0D	20	A8	31	00	5C	CD	05	55	28	0A	DF	45	72	72	+ C0	+
51B0	6F	72	A9	C3	FD	07	2A	D3	5C	CD	F1	07	DF	20	5A	65	+ D3	+
51C0	69	6C	65	6E	29	0D	0D	BF	CF	FE	20	38	FB	D7	4F	CF	+ 1D	+
51D0	FE	0D	28	04	DF	88	18	FD	21	61	50	79	D6	41	38	F4	+ 52	+
51E0	FE	0B	30	FD	CB	27	16	00	5F	19	5E	23	56	EB	E9	DF	+ 7F	+
51F0	0D	8D	C3	06	51	CD	83	53	CD	64	52	06	40	21	7F	10	+ PA	+

CRC (SDLC) = E8E1.  
E

Verk. 12-Ele-UKW-Ant. m. Schneckenlager, Steuereinheit u. zweifach Kugellager f. Maststabill. 385 M., G. Weigert, Thuringer Straße 23, Schnellmannhausen, 5601

Verk. Kass.-interface für PC-1245 (Ergänzung) 200 M.; NF-Sichtgerät mit TV-Anschluss 150 M.; Bildröhre B 43 M 1 100 M. T. Reithmüller, Kartstr. 28, Dingelstädt, 5603

Suche Softwareerfahrungsaustausch für C-Plus 4, C 118, verkaufte Handbuch ZX-Spectrum für 50 M. Angebote an Rainer Chojnacki, Rauchstr. 1, Apolda, 5320

Suche Personal-Computer-System Basic, CP/M-fähig Hardware, Software sowie Literatur auch Einzelteile PGH „Dach“ Sudenburg, Michaelstr. 43, Magdeburg, 3014

Suche 2 Joystick mit Interface f. ZX-Spectrum + Bobin, Stenzer Weg 3, Laubnitz, 8291

Suche Leistungsl. 2-m-Empfänger UFS 601, UFT 420, Handik, J.-Cune-Siedl. 92, Kamenz, 8290

Suche HC der Baureihe KC 85 o. a. Typ, in Grundeinstellung Angebote mit genauen techn. Parametern an Jacob, Lenninstr. 23/27, Pama, 8300

Suche KC 85/2 o. ä. u. Rel. NSF 30 6-12-AgPdI, gedr. Sch. GBR111-12-Ag m. Fass. Karl Glaswaldstr. 29, Dresden, 8021

Suche alte Benzin-Diesel-Gluhkerzenmotoren für Flugmodelle, auch defekt, z. B. Kralmo Esfeld, Zeisig, Nr. 8, Beerwäld, 8231

Suche Prüfgenerator AM/FM bis 235 MHz und 5-Band-KW-Amateur Rr. trans. m. Untert. Scobase, Rosa-Luxemburg-Str. 36, Heidenau, 8312

Suche für Altan 800 XL Datenrecorder und Programmierhandbuch für Altan-Basic oder Microsoft Basic II, Preisangebote an Dvoratzek, Fichtestr. 8, Bischofswerda, 8500

Suche Erfahrungsaustausch über MZ-700/800, Kosol, Nr. 57, Robschütz, 8251

Suche Datenrecorder für Altan 800 XL Minik. Seeufer 14, Neuruppin 1950

Heimcomputer gesucht, Zuschr. mit Preisangabe an Jaeger, Junckerstr. 13, Neunpin 1950

Suche komplette Computerstation (Homecomputer, Diskettenlaufwerk - einf. o. doppelt, Drucker und Datensette), von: Commodore, Apple, Altan, Spectrum, Sinclair, H. Cordes, W. Peck-Str. 32, Vetschau, 7544

Suche dringend ZX-Spektrum oder Commodore m. Zubehör (mind. Datensette) Commodore bevorzugt, Kappler, Ziegelstr. 5, Lübben, 7550

Suche HC 800, KC 85/2 o. ä., Lapp, Str. d. 20. Jahrest. 7c, Schwarzheide, 7817

Suche 64-K-RAM-Pl. f. K 1520 u. prog. Tastatur Rötig, Schwedter Str. 78, Berlin, 1058

Suche Matzdrucker für 800 XL (Typ aber nicht Bedingung), Preisang. m. Informationen an: F. Gobernatz, Max-Sabersky-Allee 18, Teltow-Seehof, 1530

Suche C 64/128 und Lik., auch auf Kassette/Diskette, Verk. FA ab 77, Jg. 10 M. Gaeckle, Altenburger Str. 12, Rositz, 7405

Suche alles über VC-20; besonders Datensette VC 1530 sowie weitere Hardware u. Lit. Schein, Nr. 21/PF 608 OT Korptzsch, Polkenberg, 7321

Suche dringend Oszillographen, Garwe, Am Mosenberg 3, Eisenach, 5900

Suche C 64 u. Zubehör (auch einzeln) Eberle, Burgstr. 53, Bleicherode, 5502

Sammier sucht aus der Anfangszeit der Funktechnik Radios, Detektoren, Mikrofone, KW-Geräte, Einzelteile, Lit. usw. Schröbler, E.-Thälmann-Str. 45, Leipzig, 7050

Magisches Auge EM 1 o. EM 4 ges. Hildebrandt, Jol.-Curie-Str. 20, Dessau, 4500

Suche HCKC 85/1, KC 87 möglichst farblich oder ZX-Spektrum, H. Meizer, Tauerstr. 28, Poserna, 4851, PF 151

Heimcomputer gesucht! Verkauft elektronische Bauelemente (IC, Tr., Di., LED, Thyr., Meßgeräte usw.) von 0,50 bis 25 M. Liste anfordern R. Schuh, Sandstr. 1, Wessau, 1201

Computer dringend gesucht, J. Heißing, Frohnstr. 1, Mühlhausen, 5700

Suche ZX-81-Drucker, Rudolph, Sportplatz 12, Kuhnhausen, 5101

Suche Lederpl. u. Bauteile des Syst. K 1520 zu kaufen, Angeb. nur schriftl. an J. Murglat, Meyenburgstr. 13, Nordhausen, 5500

Suche Heimcomputer, Steinmetz, Bloedaustr. 17, Sondershausen, 5400

Suche Meßgeräte (auch def.) z. B. TS 1-8, IS 1-8, IS 2-5, DT 1-5, HS 1-5, RS 1-8, Frequ.-mess. 3010, Meßfgen 2039, sel. Voltmeter SMV 1, Oazn OG 1-10, OG 1-15, OG 2-10 (mögl. mit Untert.) Röhre HT 301 (EC 560), def. TFK 500, Fotozelle 480 R/O/GAE, RFE, unter 1980, FA unter 1973 Reinhardt, Erdfall 2, Waltershausen, 5812

Suche Erfahrungsaustausch zum C 64, J. Köhn, Bei der Peterskirche 67, Z. 589, Görlitz, 8900

C-18 m. 64 KB, Datensette, alles neuer, 4500 M. zu verkaufen Wittler, Kirchplatz 14, Steinbach-Halberberg, 6088

Oszillograf EO 201 mit Zubehör; Rechteck/Sinus-Generator nach FA 1/75 (reparaturbedürftig); 7400 PC, DM 7402 N, DM 7404 N, DM 7408 N, ITT 7412 J, DM 7413 N, SN 7402 N je 4mal; sowie LM 741, 4mal, Smal LM 709 und Smal UA 741, zusammen für 1800 M über Baumgabel, Caputher Heuweg 35, Potsdam, 1580

Heimcomputer Altan 800 XL mit Datensette 4800 M. Tel. Leipzig 20 82 89

Home-Computer ZX 81, Netztill und 16 K RAM zusammen für 2000 M, Zuschr. an Helko Thumm, Zwickauer Str., 136/115, Leipzig, 7030

Stat. CMOS RAMs 2Kx8 150 M, EPROMs 2764 8Kx8 160 M, CRT-Cont. 6845 170 M mit Untert., R. Richter, Offenbacherstr. 5, Markkleeberg, 7113

LC 80 m. Netzl., neue 600 M, Stereo-Trans, 200 M. M. G. Mamppe, Mepweider Str., PF 10, Gröbütz, 9291

C 64, 5500 M. M. Neubert, Weststraße 47, Karl-Marx-Stadt, 9005

80-m-Transceiver HW 12 A, Bestzustand, Handbuch Ersatzröhren, W3DZZ 1800 M, VG 53V029/88, AWE Erfurt, UFB, 1700 M, Picoskop 500 M, Commodore Tastatur, PC 601, 300 M, Tel. Leipzig 87 32 28 nach 18 Uhr

B 41 (mono), 300 M; Ratlhuchs, Altenholler Str. 30, Berlin, 1092

Farblernsehgerät „Loewe 1260“ PAL, Us-F bed., 67 cm Bildr. def. z. Erstentweg., 600 M, Sec. Dek. (Chromal) 200 M, Lill, Rieger Str. 87, Berlin, 1034

Computer ATARI 800 XL mit Programmrekorder XC 12, neuw., 4300 M, Tel. Berlin, 5 41 39 07 ab 19 Uhr

Computer Altan 800 XL u. Programmrekorder, alles neuwertig, 3000 M (nur zus.) Volber, Dimtroffstr. 108, Berlin, 1055

D 347 D à 30 M; SF 121 B/123 C/128 C/128 D, à 2 M, Sattelberg, Großstr. 4, Berlin, 1180

Computer C 118, 32-K-ROM davon 16 K Superbasic V 3.5, 16-K-RAM, 121 Farben, 3 Tongener, 3000 M; dazu 64-K-RAM-Erweiterung 1000 M (nur zus.); Datenrekorder, 500 M; Farblernseh Robotron RC 6041, mit eingeb. Direktgang für Video und alle Commodore-Computer, 4800 M, B. Leutsch, F.-Engels-Ring 58, Ruderstorf, 1253

C 64, Modell 86, neuw., 4800 M, Tel. Berlin 5 12 38 39

ATARI 800 XL mit Rekorder und Buch, 4500 M, Wendler, Bersannstr. 36, Berlin, 1034

Funkamateur Jg. 87-75, 9 M, 76-83, 12 je Jg.; 369 Fabiana-Sieckert, div. UKW, KW-Drehko., Zerhack 6 V, Tastens. 3-6 Ta., Netztr., versch. Post u. a., Relais 5 M.; 10 versch. Prob., 9,50 M; 10 HV-Ca, 6 M; Röhrensock. a., Gr. 0,25 M; EF 80, PCF 82 1,50 M; ECC 82, PL 84, 2 M; EL 83, PL 83, 3,50 M; ECF 82, EBF 88, 80, EL 81, EABC 80, ECH 11, 81, EBF 11, EM 11, EF 11-14, 6 P 11, 6 C 3 P, 8 E 5 C, PABC 80, PCL 84, je 5 M; 7,5 3 U 22 C, 8 M; UEL 51, PL 36, AZ 11, 12 EBL 1, je 8 M; Dip. M., 28 M.

Zuschr. Kaden, Altenberger Str. 51, Schmiedberg, 8239

ZX 81, 16-K-RAM u. Handb. 2000 M, Günter Pomorski, Th.-Mann-Str. 23, Bergh.-Rehbrücke, 1505

Hobbyaufw., R. C. T. Du u. ICs sowie Literatur, nur zus., 300 M, Suche HC, Typ u. Preis bitte an M. Berthold, J.-Bäumel-Str. 17, Plausen, 9900

C 64, 5500 M, St. Reilin, Reichenhainer Straße 35/215, Karl-Marx-Stadt, 9022

Transistorverstärkerersatz TAV 2001, 100 M, Varsänder Minu 2002, 150 M, 2 Stromregler, je 50 M, Zuschr. an Rainer Seifmann, Karl-Marx-Str. 65, Grünhain, 9437

T 218 D, B, 65, V-Nr. 54/002/87, 5000 M

SANYO-Kleintischrechner CX 5510 m. Drucker, Batterie/Netz, Normalp., LCD-Anzeige, 2200 M, Minidisketten 5 1/4 Z., neuw. SS, DD 110 M zu verk. Grziwa, Westermarktstr. 1, Salzwedel, 3560

M. H. Majus, J.-Gagerin-Str. 239, Karl-Marx-Stadt, 9028

Oszillograph N 3013, 800 M, T. Harzer, Schreiberstr. 25, Aus. 9400

R 3170/3370/277/2030, 6 M; Quarze 1/10 MHz, 35 M; UB 880, 40 M; S 214, 15 M; 24 pol. IC-Fass., 5 M, Liste anford. Suche 74 S 90; Drucker od. Druckwerk, R. Semmler, H.-Beimler-Str. 47, K.-M.-Stadt, 9061

Hobbyaufw. Verk. div. pass. u. akt. Bauelemente u. a. SC 239/SC 309, 4 M; KP 303, 5 M; ICs usw. Liste anfordern AM/FM, Stereo, nach Vorb. v. RS 5001, Auß. überm., 7 Fests. zus. MPX u. zus. ZF-Vorstufe, Mono-Empfindlichk. b 1 µV f. 800 M; ausbauf. Stereoverst. m. 2x A 2030 u. A 273A 274, Stach-Mischpult u. Ausst.-anz. 400 M; Stereo-Dek. m. A 290, MPX- u. Ultraschall-Fill., 90 M, Stereo-Dek. SG 2.1, 20 M; Tuner v. SKR 501, 100 M; Lederpl. m. Bauelem. aber unbest.; ZF-Vorst. m. A 225, 40 M; 5-W-Verst. m. A 210 K/30 M Anfragen schriftl. A. Putze, Mägdesing 8, Neumburg, 4800

Atari 800 XL, 64 K, noch Gev., 2700 M, Nur schriftl. an A. Bernoth, Bahnhofstr. 18 B, Mansfeld 4274

Computer ZX 81, 16 K, Druckpunktastatur, 2 Handbücher 1300 M, Tel. Halle, 44854, nach 18 Uhr

Atari-Computersystem, bitte Liste anfordern, 11000 M, Michael, Burglehnerstr. 7, Pima 4, 8300

Heimcomputer Altan 800 XL neuw., für 3500 M, Nur schriftlich an Bobbin, Seelotsering 2, Rositz 27, 2520

T 25/600, B 084, 25 M, A 235, A 295, P 183, 10 M, N 520, 20 M, TTL-IC, 2-5 M, Quarz 100 kHz, 40 M, 8 16 S 21, Vorverst. K 57 100 M, Morastaste, Gehäuse, Ant. Sokol je 10 M, VHF/UHF-Waiche 3028, 15 M, R. Stöhr, E.-Weinert-Str. 30, Weißenfels, 4850

SD 340/338/336, BD 235, 2 SB 341 SY 171 a 7 M, KC2 58, SC 308 C, SY 345, SY 360, SZX 21/1 a 1,50 M, SD 2.1, SU 161 a 20 M, KU 805-7 a 12 M, SA 403/412 a 0,60 M, Poti 2x 100 K1 a 3 M, Wrancycki, Wollerodenweg WE 8/23, Erleben, 4250

- 64-K-RAM-Platine! - ZX 81, Z 80, 880, mit MUX, Präzision, Cevausit, je 34 M zu verk. Barthold, Coppistr. 50, Leipzig, 7022

Leiterplatten! Nach Ihren Layouts, bis Grad IV, ab 10 St., Preis 5 M bis 25 M, fertig kurzfristig; Barthold, Coppistr. 50, Leipzig, 7022

Quarzangebot (Reitposten): 100.000 kHz (Glas) 55,70 M; 1000,00 kHz 48,80 M; 10700-10900 kHz 17,50 M; 4433,619 kHz (Pal) 18,80 M; 2-m-Kanal 12/45 MHz je Paar 44,70; S 20/Y2/144,8; R10, R2-7, teilw. auch Einzelquarze und für andere Kanäle, W. Vieweg, Mönchsberger Str. 19/20-81, Sonneberg 3, 6413

Halbleiterangebot (Reitposten): K 155 KP 5 7,65 M; K 155 IE 4 5,50 M; K 500 TM 131 41,50 M; MH 7490 7,40 M; KT 925 B 63,40 M; KT 925 W 79 M; KT 911 A 41,20 M; KT 391 A-2 29,85 M; KT 610 A 6,10 M; KT 918 B 19,60 M; KT 368 A 10,85 M; KT 382 A 12,60 M; KT 372 A 8,35 M; KT 371 AM 8 M; BFY 90 8,50 M; BFW 16 A 13,10 M; 2 N 3866 4,95 M; BF 961 A 19,50 M; BF 256 A 9,50 M; BDX 67 B 20,30 M, W. Vieweg, Mönchsberger Str. 19/20-81, Sonneberg 3, 6413

Drucker (möglichst Normalpapier) für Heimcomputer ZX 81 zu kaufen gesucht. Angebote bitte mit Preis an Klaus Roehl, Weberstraße 11, Nordhausen, 5500

PC Atari 130 XE u. Datenrecorder, 130-K-Byte-RAM, 256 Farben, 4 Tonkanäle, Graphik f. 3800 M, Schr. Angebote an Reichart, Erbstal 6, Eisenach, 5900

Suche Erfahrungsaustausch mit Atari-Freunden. Biete Kassettenschnittstelle, 140 M; Eigenbaujoystick, 50 M. Bergmann, Waldstr. 40, Wustertwitz, 1806, Tel. 5 97

**Hobbyaufbau!** Verkaufte Prüf- und Meßgeräte, u.a. Stromversorgungsgerät mit dig. Anzeige (+5 V, +32 V, 0-±8 V, 0-27 V) 580 M, Signalverfolger mit 1-kHz-Generator, Lautsprecher, LED-Panel, für 210 M, Uni 21, wenig gebraucht, für 170 M, Digitmultimeter, U, I, R, C, B-Messung, jeweils 5 Bereiche (außer B) für 950 M, elektronische Bauelemente, 0,20-10 M, Liste anfordern. Oberlach, Grapenweg 1, Wittenberge, 2900

**Commodore Heimcomputer VC 20 3.5** KByte, Datensätze, Bücher mit Basic-Anleitung, 1800 M, Schriftl. S. Schley, Paul-Zobel-Str. 7, Berlin, 1156

**Homecomputer ATARI 600 und 800,** 2200 M bzw. 3500 M (neu.). Videocomp. + Kass. + Joy, 1100 M Zusch. an W. Altrich, Oederaner Str. 27, Lengsfeld, 9343

**TTL-IS 00/01/03/10/15/20/51/52/55/50/** 61/62 1 M (H+L) 73/74/91/93/96/98/122/133/260/266, (H, L u. LS) L157, S 138, S 280, S 283, S 284, LS 281 10 M, S 241, S 244 20 M, MK 418, 2708 30 M, 2718 50 M, TUS 9900-Fam. TMS 9900M (CPU) 100 M, TMS 9901 (PIO) 50 M, TMS 9902 (UART) 50 M (alle 16 Bit) O 48 MHz 35 M, AM 29701 (RAM) 20 M, AM 2951 (I/O) 10 M, R Thodde, Str. d. Weltjugend 28, Halle, 4070

**Atari XE 130** mit Garantie 5000 M. Nur schr. an Trinitzsch, Str. d. Bergmanns 3, Gera 6500

**Homecomputer ZX-81,** 1400 M. Speichererw. 16-K-Byte, 600 M A. Fiedler, Joh.-Keppler-Str. 20 A, Rudolstadt II, 6822

**Atari 800 XL** 4800 M, Paetzold, Schwerner Ring 38, Berlin, 1095

**ZX 81 m. 16-K-Ext.,** 1800 M, 2 Prog.-Bücher, 1 Kass. mit Prog. Monitor-Datens. usw., zus. 250 M, EPROM 2764, je 160 M; 1 x 27 128 220 M. Nur schriftl. D. Warlich, Elise-Brandstöm-Str. 31, Berlin, 1100

**Tuner Typ 7,** 170 M R. Müller, Bietzkestr. 1, Berlin, 1138

**Computer ATARI 800 XL,** 64 K, B. 87, 2500 M, Schriftl. an Brodau, Brunnenstr. 150, Berlin, 1040

**FUNKAMATEUR** 1986-1985, je Jahr 5 M; Röhren, von Uralt bis Miniat., 200 St., je 1 M, Schwanenkecher, Adlergastell 438, Berlin, 1180

**Computer Atari 800 XL,** Preis 3000 M, Teil Berlin 4 89 58 94

**Comp. Atari 800 XL,** 64 K, 4 Tong. m. Datensätze, 5 Bücher, 5500 M, Schulz, Rudersdorfer Str. 40, Berlin 1017, Tel. 5 89 69 67, ab 17 Uhr

**Micro-Computer Commodore 64,** mit Floppy Laufwerk 1541 (u. a. hochauflösende Farbgrafik u. Musiksynthesizer, 10 TM. Bitte nur schriftlich, Schäffer, Jehnstr. 1, Löbau, 8700

**HC ZX 81** mit Zusatzspeicher 16 KB, Literatur und Schaltungen, 2000 M, J. Bredow, Proschwitzer Weg 3, Maßen 8250

**Computer Atari 800 XL** neuw. (04-K-RAM: 4 Tongeneratoren; 256 Farben; Schreibmasch.-Tastatur) f. 3900 M; Diskette, 75 M, Rot Kästner, Str. d. Beltrung 18, Großröhrsdorf, 8512

**C118** mit Datensätze, 2800 M, Scherschuh, Rosenstr. 26, Radebeul, 8122

**ZX Spektrum,** 2600 M u. Drucker GP 50 S (Seikosha), 3500 M, Schriftl. an K. Knäht, Hubertusstr. 64, Dresden, 8023, oder persönlich

**Hobbyaufbau:** Verkaufte Meßgeräte: Osz. 250 M; R-C-Gen. m. Rd., 50 M; el. Schreibmasch. f. Rechner, 200 M, Leitlerpl. 5-20 M; kpl. RAM best., 1 K, 60 M; Kleinteile: Röhren, Transist., IS anal u. digit., 0,50; 20 M Bitte Liste an: Selbstabholer bevorzugt D. Jentsch, Neubühlauer Str. 11, Dresden, 8051

**Mechanik für elektr. Schreibm. kpl.,** 1000 M, MOS-IS (U 121, 311 ... ) 2 bis 20 M; Si-Di, 250 A, 79 M, Z-Di, 12/15 16 V, SF 127 4 M; VQB, VOC, 5 bis 70 M; ICL 7106, 140 M; 2708, 45 M; U 256, 17 M; U 202, 8 M; MC-IS, 5 bis 80 M; SC 237, 2 M; A 109, KT 3107, 3 M; GBR 111, NSF 30, RGK 6/12 V, 8 bis 15 M; Tastsätze, 3, 4, 5, 5 bis 10 M; 58-pol. Buchsenl., 22 M; Zählwerke, 30 M, Suche alles zu IBM-PC, an A. Berger, See- garten 82/15-51, Dresden, 8029

**Funktelnik 1947-53,** nicht kompl., zus. 20 M, Osz. Röh. B 13 55, 165 M; B 18 S 21,

250 M; suche 2 SC 1034, 2 SC 1316; 2 SC 1454; 2 SC 1124; 2 SC 867 A, CV 12 E Wunder, Bechliner Weg 2a, Neuruppin, 1950

**Atari 800 XL** einschl. Datensätze und 2 Original-Lehrb., 4000 M, F. Reichel, C.-Zeitlin-Str. 28, Schwedt, 1330

**ZX Spectrum 48 K** mit Handb. f. 4000 M zu verkaufen, R. Muchow, Einsteinstr. 11, Waren, 2060

**Joystick** für ATARI und Commodore 64 (Eigenbau) mit je 2 Feuerknöpfen (in Konsole und im Steuerknüppel) je 150 M, Lichtschlauchsteuergerät 18 Fkt., 4 x 200 W, m 12 m Lichtschlauch je 850 M, nur schriftlich an Fischer, Kraudnitzer Str. 23, PSF 116, Röhla, 7209

**Telespiel (Eigenbau)** 200 M, Rhode, Schwalbenweg 18/54, Berlin, 1183

**Commodore 16** mit Datensätze 1531 und BASIC-Kassette nur zus. f. 3000 M Herbst, Wohlgemuthstr. 30, Bärn, 1195

**MIB 1013** mit Tastatur, 1200 M, F. Lorenz, Tel. Berlin, 3 49 70 87

**U-880-Mikrorechner** 1600 M; MR-Baugruppen/BE von 5 bis 850 M, Liste anl. Vetter, Görnerer Str. 13, Berlin, 1058

**Verkaufe für C128** umfangr. Dok. 300 M Teil Berlin 6 35 82 40, Werner, Fernstr. 19, Berlin, 1190

**Verkaufe** 20 x d-RAM S 256 C, je 20 M; UA 880, 80 M; 6 x UA 855, je 50 M; 8 x UA 857, je 40 M; 4 x UD 855, je 10 M; 8 x S 202, 10 x U 705, 10 x K 140 UD 7, je 5 M; 25 x A 109, 10 x A 301, 15 x D 191, je 2 M; 20 x B 109, je 3 M; 10 x R 109, 40 x D 150, 10 x P 122, je 1 M; 2 x KU 807, je 10 M; 50 x SS 201, 80 x VQA 12, je 1 M; 5 x SY 171/1, 10 x SY 170/1, 20 x SZ-600, je 2 M, Osziröhre B 7 S1, 25 M; Quarze 2 x 27,12 MHz, je 10 M; 11,9 MHz, 3220, 83 kHz, je 5 M; 1 MHz, 20 M; Pärchen 27,125-26,87 MHz, 50 M; 4 x Quarztastung (groß), je 2 M; Funktechnik 1948-64 geb. u. 1995-70 ungeb., je 8 M, rfe 1955-64 geb. 1965-70 ungeb., je 8 M; Funkmat. 1978-81 ungeb. je 5 M; Suche 2718: 2732; 8118; 6264; M. Fuchß, Würzburger 50, Karl-Marx-Stadt, 9072

**BASIC-Heimcomputer (Eigenbau),** 4-K-EPROM/1-K-ZG/2-K-RAM, sofort einsetzbar, Anschl.: Kassette, Fernseher, 1500 M Klaus Schmidt, Händelstr. 5, Frankenberg, 9262, anzutreffen nach 18 Uhr

**Atari 800 XL** unben., 3000 M Friedrich, Dr.-Kütz-Str. 11, Rochlitz, 9290

**RVM Typ 187a,** Gl + Wsp. bis 300 MHz m. Tastkopf 30 kV, 240 M; Tonk. BG 26 à 30 M; Grnd-Dipper 95 M, Förster, Sachsenring 12, Karl-Marx-Stadt, 9081

**Verstärkerersatzteile f. TAV 2001-2 + T 22 FK 5,** je 150 M; 1 x T 32 FK 5, 210 M; Frequenzums. 1 x EGB alle Streifen K 23 in K 5, 160 M, 1 x Eigenb. K 23 in K 10, 110 M, 1 x Eigenb. K 39 in K 6, 70 M, 1 x Eigenb. K 39 in K 7, 70 M, 3 x Hausanschl.-verst., MAV 230 40, je 690 M, J. Albert, Am Lammitzer 18, Rodewisch, 9706

**Stamm „Elite“,** 100 M MTG (Röh.), 100 M, EL 12 N (ong. verp.) 30 M, Mat. Liste anfordern Meißner, E.-Thälmann-Str. 36, Mohndöhlen 4860

**VC 20** mit Datensätze 2400 M, Gräber, Sutstr. 22, Merseburg, 4200

**ZX 81-17-K-RAM, SINCLAIR-BASIC** mit Zubeh., 10 Mon. alt, 2750 M, Schull, Bf 915/3 Halle-Neustadt, 4090

**Elektronische Bauelemente** aller Art, von 5 bis 100 M, Liste anl. Hardwareentwerfungen f. C64/128 von 100 bis 300 M, Pechali, Querstr. 4, Wüschendorf, 8509

**Hobbyaufbau:** Osz. EO 1/78 T, 600 M, FA 76-86, 170 M, rfe 76-86, 500 M, BE, BG, Lit. 10 M u. 300 M, Liste, M. Wagner, Krankenhausstr. 17, Ebersdorf, 6853

**Verk. per Nachn.** UB 880, 50 M; UB 855, 30 M; UB 856, 85 M; U 857, 30 M; U 858, 75 M; U 214 je 14 M; U 2716 je 90 M; U 256 je 35 M; U 125, 70 M; LCD-UD 7211, 75 M; LCD-Anz. FAR 19, 75 M; Osz. Röhre B 7 S2, 30 M; U 552, 10 M; Suche Akku R 14, K 500 TM 131 od. 95 H 90 Trautmann, Mühlhäuserstr. 7, Erfurt, 5028

**Heimcomputer Sinclair ZX 81** m. Basicbuch, 1500 M, R. Valdorf, W.-Eggerath-Str. 5, Erfurt, 5087

**Absorpt.-Topfresen-Wellenmesser**  $\lambda = 6,5-11,5$  cm entspr.  $f = 4,8$  bis 2,8 GHz, Fehler  $< \pm 2,5\%$  84 M, dazu  $\mu$ A-Meter 48 M, Bieber, Bergstr. 36, Erfurt, 5023

**Z 9001** mit Zubehör, 2400 M, Lesner, Str. d. Beltrung 2, Erfurt, 5080

**MC Sinclair Spectrum 48 K** neuw., komplett, 3800 M, Gorslar, Herrlich-Herrlich-Str. 31, Lünefeld, 5600

**Verkaufe** div. elektr. BE u. Baugr. sowie Geräte von 0,50 bis 500 M, Beta Liste m. Reaktorturverf. anford. R. Wetzel, Osting 60, Görlitz, 8909

**Commodore C 16**, m. Zubehör 3600 M, Raum, Fr.-Wolf-Str. 8, Langebrück, 8102

**Service-Osz.** 950 M, U 202, 15 M, Ou, 8 MHz, 80 M, suche KW-RX (auch def.), Werbe, Döbrzer Str. 2, Dresden, 8027

**Atari-800 XL** m. Garantie (64-K-RAM 256 Farb., 3 Tongen.), 2700 M, Heilig, Dobritzer Str. 3, Dresden 8038

**Bitte neuen Thermodr.,** m. Kassette, interl. Sharp CE-128 P1, Pocketcomp., suche Heimcomp. W. Oertel, Nr. 31, Allendorf, 6821

**Computer ATARI 800 XL,** 64-K-RAM, 24-K-ROM, 256 Farben, 4 Tongeneratoren, TV-Anschluß, 5000 M; Datenrekorder, 500 M; 2 Joysticks, je 150 M; D. Florke, Thälmannstr. 70, Großschönau, 8802

**Programmierte EPROMs** 2708 bitte Heiligung u. EPROMs zuschicken, 1 KByte, 5 M, B. Gasse, Großhennersdorfer Str. 19, Ruppertsdorf, 8701

**Commodore C 118** (16-K-RAM, 32-K-ROM), 2200 M; Zubehör, 100 M Zusch. an Litsch, Ermancherstr. 45, Görlitz, 8900

**Verkaufe** 8 x K 565 RU 2, je 15 M; 4 x B 654, je 7 M; MAA 741, je 12 M; 2 x AC 187/188 K, je 8 M; 2 x U 552, je 20 M; U. Girsch, Reichenauer Weg 14, Dresden, 8021

**Verk.:** 7446; 7447; D 182; D 193; 74123, à 12 M; 7490; 7475; 74121, à 8 M; 7410, D 185; D 174; A 281, à 4 M; 2 N 3055, à 25 M; W. Mendelowski, Kamenzer Str. 1, Görlitz, 8900

**Heimcomputer ZX-81,** 1200 M u. quartzstab. Frequenzumsetzer m. Netzteil (K 28 auf K 8); 150 M, Suche E-Kabel NYY 3 od. 4 x 1,5 od. 2,5 mm<sup>2</sup>, Kupler, Hilme, Nr. 80, Ulberdorfer, 8381

**Computergehäuse** m. Tast. (ähnl. C 64) 550 M, Eigenbaucomp. ohne Tast. und Geh. 950 M, 8 x 4164 AP - 15 (autom. Refresh), 115 M, 1 x 6264-15, 180 M, 1 x M 58321 (Systemuhr), 180 m, 32 x U 253, 3,50 M, 2 x 74154, 4 x 7448; 3 x N 520, 4 x D 192; 4 x 8212, 10 x 8218, à 20 M, 8 x P 192; 15 x P 193; 4 x P 195, à 10 M, 2 x U 121, 30 M; 10 x P 121; 10 x R 109, 4 M; 10 x P 100, 200, 30 M, 10 x VOB 37, 5 M, Steckerserien 90 pol., 45 M, best. Leiterplatte Türkis, 85 M, Beilichtungsmesser Folio 1-M, 150 M, Autokassettenrek. (neu) M. L. UKW, 800 M, zu verk. R. Smolny, Am Hugoschacht 2, Großröhrchen, 7805

**EPROMs 1702** (U 552), je 10 M, 2708 je 40 M, U 202 je 12 M St. Dörnbeier, Lohrstr. 10, Karl-Marx-Stadt, 9002

**EPROMs 2718,** je 110 M; DS 8286, je 30 M; MAA 723, je 24 M, Joachim, Moskaustr. 89/77, Erfurt, 5060

**Verk. 723** St. 20 M, 8218 St. 50 M, DRAMs, 41484 (150 na) 275 M, 41258 (200 na) 150 M, 4164 (200 na) 75 M, S. Seidel, Weststr. 77, K.-M.-Stadt, 9090

**Verk. U 202** St. 12 M, U 224, 20 M; 4116, 20 M; 2732, 100 M; TTL und LS-TTL, 8 M; 20 M Suche 27128, 27258, 27512, DRAMs 64 K, 256 K, Disketten, Diskettenlaufw., Drucker, G. Kirchhoff, Dorstr. 6, Putzkau, 8507

**8 x 64-K-Byte RAM** je 80 M, Suche ZX Spectrum Dirk Müller, Dölzter Str. 30, Leipzig, 7030, Tel. 32 07 82

**Verkaufe S 224,** à 15 M Suche Drucker o. elektr. Schreibmaschine (auch defekt), Floppy 5,25 Zoll, Angebote an Thoma, P. Neruda-Str. 24, Berlin, 1170

**Verk. 8 x 27128-25,** je 300 M, 5 x U 202, je 20 M, 10 x D 148, je 20 M; 2 x D 193, je 20 M; 10 x MH 7474, je 4 M, Gluska, Franz-Stenzer-Str. 53, Berlin, 1140, Tel. 5 42 18 90

**Verk.:** 2718 - 85 M, 2708 - 45 M; 4258 C - 45 M, 74154 - 18 M, K 157 UD 2 - 10 M; K 140 UD 9, K 554 SA 2 - 8 M; K 140 UD 8, KP 103 - 8 M; U 311 - 5 M; P 121 - 4 M,

U 106, R 211, U 107, R 220, R 202 - 2 M; Tr.; Di, Th. auf Anfrage; suche alph-num. Tastatur, A. Weigl, Am Hochhaus 22, Borna, 7200

**Für KC 85/2** PIO, AD-Wandler, Spielhebel zu verkaufen, 20 bis 100 M, Informationen von I. Arndt, Gartenstr. 18, Schwerin, 2755

**Leiterplatten** für BCS 3 und Monitor + BASIC 4 K + Zeichengenerator 1 K auf ihre EPROMs U 555 oder 2716, zus. 80 M verk. Lehmann, Gartengasse 3, Brandis, 7253

**Verk. F. ZX 81: Sinclair-PIO 150 M; Sinclair-Bus-Adapter 100 M; ROM-Buch, 150 M; BASIC-Handbuch, 100 M, Piemer, Oberweißbacher Str. 2/1202, Berlin, 1142**

**16-K-Speicher** f. ZX 81, ong. Sinclair, 350 M Heber, Wörthstr. 35, Berlin, 1058

**16-K-RAM-Erweiterung** für C 16/116 für 400 M, Lutz Gruber, Eitzdorfer Str. 3, Roßwein 7304

**Schachcomputer** SC 2, 800 M, Schriftl. an Köpke, Gehsener Str. 34, Berlin 1170

**Schachcomputer** S 2, sehr gut erhalten, für 850 M zu verk. Zu erfragen ab 18 Uhr bei Loos, Maxim-Gorku-Str. 25, Rostock 21, 2520

**LC 80**, m. NT u. Unterlagen, Garantie, 650 M; P 192, P 195, 7 M; P 147, 10 M; Quarze: 9 MHz (f. O-Filter) 18 M, 38,867 MHz, 96,0 MHz, 40 M; Tangshan, Bozenburger Str. 17, Berlin, 1144

**LLC 1** kpl./Monitor/Datensätze (SBC 8 80801, 500/900/400/300 M, Liste, Dietrich PSF 813, Blankenfelde 1636

**Heimcomputer Z 9001,** ROM-BASIC, 48-KByte-RAM, für 4000 M, Schriftlich an Thomas Waller, Karl-Reimann-Ring 1/81, Erfurt, 5063

**Hobbyaufbau:** IS, R. L. C. Tr. D, Rel., z. B. VCC 10 100 M, U 552 20 M, 2708 40 M, SECAM-Dek. f. Color 21 50 M, Sparsteleio SST 250/20E zu Selbstabholung 100 M, angefangener 64-K-Heimcomputer auf K 1520-Basis m. 16 x 64-Zeichen-schw. Bildschirmauflösung, V-24-Ausg. Tastatur, Gehäuse, Kass.-Lautwerk, ohne SV, Verdrahtung zus. f. 1500 M, Selbstabholung Liste anfordern per Hanemann, E.-Schneller-Str. 6, Jena-Lobeda 3, 6902

**HC Thomson T0770,** 70k Sp. Datensätze Basic, Lernkassetten, univers. Datenverwaltungsmodul, zus. 7000 M, Brill, Grundstr. 156, Dresden, 8051

**Commodore VC-20** mit Datensätze: Super-Expander VIC-1211 A; Handbücher zu diesen Geräten; VC-20-BASIC-Kurs auf Kassette; 4 Bücher, die umfangreiche Programme enthalten: „Das VC-20-Spielbuch“, „Grafik mit dem VC-20“, „VC-10-Tipe und Tricks“, komplett f. 3700 M, Schneidewind, Richtstr. 5, Frankfurt (Oder), 1200

**Z80-DMA, SAB 3022, EF 9384,** 50 M; 6800-CPU, 30 M; 4118, 15 M; K1104A, 4061, 5 M; BC 212, 313, KCZ 58, 2 M; Q 10250 kHz, 10 M; B 7 S 2-01 mit Absch. u. Anodens., 100 M; Miniat.-Drehsch., 4 Eb/12 Stell., 15 M, alles ungeb., teilw. mehrfach, Suche: 10,7-MHz-OF (SSB u. 15 kHz), O's 10500 kHz, ca 12500 kHz (62,5 MHz), Nastroika, VZL, Auch im Tausch gegen: 11 C 90, 120 M; 6118, 40 M; 4040, 4046, 4052, 4066, 4518, 733, BF 960, 74 S 112, 10 M, Bitte schriftl. an Thauisch, Stahlheimer Str. 25, Berlin, 1071

**Neuw. Datensätze PM 4401 C** für VIC 20, 64, C18, 118, 128, 450 M, Schriftl. an H. Lorenz, Pachtloch 2, Manerwerder, 1281

**RX EKN F 1, 1,5 ... 24 MHz,** ZF 0,6/1,5 GHz breit, A1a, J3E, A3A, 1100 M, Vertriebsgen., Nr. 43V/04/87 N Kränke, E.-Fischer-Str. 11, Löchnitz, 2103

**5-Band-TX,** 100 W, 80-10 m, Eigenbau 1982, Gestell 550 x 350 x 1010 (vert. Material-Nr. 52/V04/87) 300 V; div. Material (Röh. u. a. SRS 551/552/4451 je 60 M); Ca. Keramik-L. Schalter, Trafos 0,50 bis 30 M; MF 200 + E - 310, 120 M, Liste anfordern.

**Suche** alphanum. Tastatur, Schindler, F.-Lehmann-Str. 39, Dresden 8030

**Computer Z 1013,** 700 M, Rucker, Vilmu-ber Str. 9/48, Erfurt, 5082, Tel. 71 15 17

# Inhaltsverzeichnis

Auf dem Kurs des XI. Parteitages der SED – alle Kraft zur Erfüllung der Kongreßbeschlüsse  
Sprechfunkwettbewerb

Nikolai auf Helden Spuren

Computersport – erste Erfahrungen zum Computersportwettbewerb

Elektronische Kampfführung (2)

Die Elektronikindustrie der Hauptstadt (1) – Das WF

Kleincomputer der DDR – eine Übersicht (3)

Zimmerthermometer mit Analoganzeige

Mikroelektronik Baustufen für den POLYTRONIK A-B-C (13)

SWL-QTC

Ausbreitung August, KK-Expeditionen

DX-QTC, QSL-Info

KW-Conteste

UKW-QTC, UKW-Conteste

Internationale Organisationen des Funkdienstes

Liste der Y2-Kreiskenner

SSTV in Theorie und Praxis (1)

Vom Nachrichtenspezialisten zum

Nachrichtenoffizier

Y61HQ errang Weltsieg in der ersten

„IARU HF World Championship“

Einfache elektronische Morsetaste

Tips zur Meßtechnik für KW-Antennen

HF-Leistungsmesser mit Abschlußwiderstand

Y47ZO im Jubiläumsjahr Berlins

Mikroprozessorgesteuerter Synthesizertuner (1)

Trommel-Synthesizer

Scheinwerferabschaltkontrolle

Neue Bauelemente der Mikroelektronik

Ziffernschloß mit Speicherschaltkreis

Generatorstromanzeige in 6-V-Kfz-Anlagen

Programmierbares Lauflicht/Temperaturregelung

Digitaler Kalender

Logikprüftift für CMOS-Schaltkreise

OV-Stromversorgung bei Batteriebetrieb

Mikrorechnergesteuertes mehrstimmiges

Liedspiel mit Digitaluhr (3)

Texteditor für den „AC1“ (1)

Zeitschriftenchau/Büchervorschau

## Titelbild

Im Computerkabinett des GST-Bezirksausbildungszentrum Gera „Magnus Poser“ arbeiten seit Januar 1987 drei Kollektive Computersport u. a. mit dem Ziel, auch in anderen Nachrichtensportarten und in der Nachrichtenausbildung wirksam zu werden.

Foto: F. Noll

# Zeitschriftenchau

315 Aus der ungarischen Zeitschrift „Rádiótechnika“,  
320 Nr. 8/1986

321 Ideologische Beratung, S. 370 – IS ... IS ... IS: Funktionseinheiten (44) – LED-Treiber (11), S. 372 – Mikroperipherien (11) – 7. Hintergrundspeicher, S. 373 – EPROM-Programmiergerät (2), S. 375 – Weich einsetzender Lichtmengenregler, S. 378 – Einfache Schaltungen: Automatische Dunkelkammerbeleuchtung, S. 380 – 145-MHz-FM-Transceiver (2), S. 382 – Verpfichtung des Meister-Nachwuchses, S. 283 – Die Messung von 145-MHz-Antennen mit einfachen Amateurmitteln, S. 387 – Amateurschaltungen: 6-W-CW-Sender für 80 m/40 m; FM-Meßsender; Koaxkabel aus der DDR-Produktion, S. 39 – Funkamateure-Programme für den „Commodore C16“, S. 392 – Namensgebung im Radioklub der Telefonwerke, S. 394 – VI. Landestreffen der YLs in Velence, S. 394 – DX-Nachrichten, S. 396 – Videotechnik (33) – Leser fragten (5), S. 399 – 6-Element-UKW-Antenne, S. 401 – Video-Modulator, S. 402 – Einfache Geräte für die Bauelementprüfung: Ohmmeter für kleine Widerstandswerte; Ohmmeter mit Linearskala; Kapazitäts-Meßbrücke; IS-Kapazitätsmesser; C- und L-Meßgeräte, S. 404 – Musizierende IS, S. 406, Die „PC-1500“- (PTA 4000-)Maschinensprache (7), S. 408 – Wir lernen BASIC auf dem C16 (8), S. 410 – Wir probieren ... Prüfung des Augenmaßes („Commodore C16“), S. 411 – Katalogseite: Silizium-Epitaxie-Planar-Transistoren von TUNGSRAM, S. 415

J. Hermsdorf, Y23JN

336

337

339

340

341

342

342

343

345

347

348

349

351

352

354

355

356

358

362

## Büchervorschau

UKW-Tuner

Autor: Harold Radoschewski, Militärverlag der DDR, Amateurreihe electronica Band 237, 96 Seiten, EVP 1,90 M, Bestell-Nr. 746 929 5

Ansteuer-IC für Kleinmotoren

Autor: Siegfried Güldner, Militärverlag der DDR, Amateurreihe electronica Band 238, 112 Seiten, EVP 1,90 M, Bestell-Nr. 746 928 7

Mikroelektronik in der Amateurpraxis 3

Herausgeber: Rainer Erlempf, Hans-Joachim Mönig, Militärverlag der DDR, 336 Seiten, EVP 19,50 M, Bestell-Nr. 746 932 2

Elektronisches Jahrbuch für den Funkamateure 1988

Herausgeber: Karl-Heinz Schubert, Militärverlag der DDR, etwa 320 Seiten, EVP 7,80 M, Bestell-Nr. 746 934 0

Elektrogitarren

Autor: Eberhard Meinel, Verlag Technik Berlin, etwa 240 Seiten, EVP etwa 25 M, Bestell-Nr. 553 735 4

TECHNIKWÖRTERBUCH Optische Kommunikationstechnik

Autoren: Jenseper Rehahn, Natalja Schäfer, Verlag Technik Berlin, etwa 180 Seiten, EVP etwa 22 M, Bestell-Nr. 553 770 9

Mikroelektronik – Leitfadens und Aufgaben

Autoren: Albrecht Möschwitzer, Karl-Heinz Diener, Dieter Landgraf-Dietz, Verlag Technik Berlin, etwa 320 Seiten, EVP etwa 24 M, Bestell-Nr. 553 790 1

Berechnung elektrischer Stromkreise – Arbeitsbuch

Autor: Klaus Lunze, Verlag Technik Berlin, etwa 310 Seiten, EVP etwa 26 M, Bestell-Nr. 553 730 3

Alle Titel erscheinen im IV. Quartal 1987.

## FUNKAMATEUR

Die Zeitschrift FUNKAMATEUR wurde ausgezeichnet mit der Verdienstmedaille der NVA in Silber, die Redaktion mit der Ernst-Schneller-Medaille in Gold. Herausgeber: Zentralvorstand der Gesellschaft für Sport und Technik, Hauptredaktion GST-Pressa, Leiter der Hauptredaktion – Dr. Malte Kerber

Verlag: Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik (VEB) – Berlin  
Redaktion: Storkower Str. 158, Berlin, 1055, Telefon 43008 18

Chefredakteur: Obering. Karl-Heinz Schubert, Y21XE (App. 278); Stellvertreter: Dipl.-Ing. Bernd Petermann, Y22TO (App. 338); Redakteure: Dipl.-Journ. Friedrich Noll (App. 254), Dipl.-Jur. Knut Theusch (App. 338); Redaktionelle Mitarbeiterin: Hannelore Spielmann (App. 338); Sekretärin: Marita Rode (App. 278); Zeichnungen: Heinz Grothmann; Klubstation: Y632

Redaktionsbeirat: Oberstleutnant Siegfried Batschick, Günter Fietsch, Y26SM; Studienrat Ing. Egon Klafke, Y22FA; Dipl.-Staatswissenschaftler Dieter Sommer, Y22AO; Günter Wenzlau, Y24PE; Dr. Dieter Wieduwilt, Y84Z; Horst Wolgast, Y24YA

Lizenznummer 1504 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR

Herstellung: Lichtsatz INTERDRUCK Graphischer Großbetrieb Leipzig – III/18/97, Druck und Binden I/16/01 Druckerei Märkische Volkstimme Potsdam. Nachdruck ist nur auszugsweise und nur mit Quellenangabe gestattet.

Manuskripte sollten nach den Hinweisen in FA 6/1982 erarbeitet werden. Entsprechende Merkblätter sind bei der Redaktion erhältlich.

Bezugsmöglichkeiten: In der DDR über die Deutsche Post. In den sozialistischen Ländern über die Postzeitungsvertriebsämter. In allen übrigen Ländern über den

internationalen Buch- und Zeitschriftenhandel. Bei Bezugsschwierigkeiten im nichtsozialistischen Ausland wenden sich Interessenten bitte an die Firma BUCHEXPORTE, Volkseigener Außenhandelsbetrieb, Leninstr. 16, Postfach 18, Leipzig, DDR 7010.

Anzeigen laufen außerhalb des redaktionellen Teils. Anzeigenverwaltung – Militärverlag der DDR, Absatzabteilung, Storkower Str. 158, Berlin, 1055, Telefon 43008 18 (App. 321). Anzeigenannahmestellen in Berlin und in den Bezirken der DDR. Zur Zeit gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 10.

Die Zeitschrift FUNKAMATEUR erscheint einmal monatlich, Preis je Heft 1,30 M. Bezugszeit monatlich. Auslandspreise sind den Zeitschriftenkatalogen des Außenhandelsbetriebes BUCHEXPORTE zu entnehmen – Artikel-Nr. (EDV) 58215

Redaktionschluß: 2. Juni 1987  
Druckerei-Vormund: 23. Juli 1987

# Auf der Frühjahrsmesse gesehen



Der mikroprozessorgesteuerte Sende- und Empfängerscheiber F2000 des VEB Meßgerätekombi Zwickau für die Informationsübertragung bis 200 Baud ist nunmehr auch in einer Ausführung mit 32 KByte lieferbar. Der elektronische Textspeicher wurde von 8 auf 26 KByte erweitert. Das Redigieren und Korrigieren des Textes ist an jeder beliebigen Stelle möglich. Automatisch zugeordnete Textnummern erleichtern die Verwaltung des Speicherinhalts. Der Empfängerspeicher mit seiner Speicherkapazität von 8 KByte ermöglicht den ungestörten Lokalbetrieb. Alle ankommenden Nachrichten werden automatisch gespeichert und nach Friedigung der lokalen Aufgabe ausgedruckt.



Die RFT Combi-Box ist eine Kombination aus Verstärker, Lautsprecher, Mischeinrichtung und Stereo-Kassettenaufnahme- und -wiedergabeteil, die vorzugsweise bei Vorträgen, Lehr- und Lernveranstaltungen zum Einsatz kommt. Mit der Mischeinrichtung können die NF-Signale von der Kassettenswiedergabe, von den beiden anschließbaren Mikrofonen und von einer externen NF-Quelle (Plattenspieler) miteinander gemischt werden. Bei Wiedergabe der Signale der Mikrofone und/oder der externen NF-Quelle durch den Verstärker lassen sich diese Signale gleichzeitig auf Kassette aufzeichnen. Der Verstärker kann  $2 \times 30\text{ W}$  bei  $0,2\%$  Klirrfaktor an  $4\ \Omega$  abgeben (kurzschlussfest). Eine Kettenschaltung mehrerer Boxen (Slave-Betrieb) ist möglich.



Basisset für den Stereo-Heimamplifier „SR 2401 Clock“ des VEB Kombinat Robotron ist das Gerät „SR 2400“. Zusätzlich enthält der „SR 2401 Clock“ ein integriertes Timer-Modul mit einer beleuchteten LCD-Quarzuhr. Der Sleep-Timer ist in Minuten-schritten von 60 min bis 1 min programmierbar. Es gibt je eine programmierbare Ein-

schalt- und Weckzeit. Das Wecken kann wahlweise mit Radio bzw. Summtönen erfolgen. Es ist auch bei Stromausfall garantiert. Der „SR 2401 Clock“ verfügt über die Wellenbereiche LW, MW, KW und UKW. Die max. Musik-Ausgangsleistung beträgt  $2 \times 6\text{ W}$ . Die Abmessungen sind  $390\text{ mm} \times 100\text{ mm} \times 280\text{ mm}$  (B x H x T).

Fotos: RFT-Pressedienst

# Diplome für den Funkamateuer

## OZ LOCATOR AWARD

Herausgeber des OZ LOCATOR AWARD ist der dänische Amateurfunkverband EDR. Dieses VHF/UHF/SHF-Diplom kann für bestätigte Zweiwegverbindungen mit OZ-Stationen nach dem 1. 1. 1985 erworben werden. Cross-band- und cross-mode-Verbindungen gelten nicht. Das Diplom wird in verschiedenen Kategorien ausgegeben sowie für jedes Band und jede Sendart separat nummeriert: EME, MS, Satellite, Phone, CW und Band, z. B. 432 MHz Phone. Verbindungen über aktive Umsetzer zählen nicht. Dänemark umfaßt folgende Locatorfelder: JO 44, 45, 46, 47; JO 54, 55, 56, 57; JO 64, 85, 66; JO 74, 75. Für das Grunddiplom müssen 10, für den Sticker auch die restlichen 3 Locatorfelder nachgewiesen werden.

Als Antrag sind eine GCR-Liste in alphabetischer Reihenfolge der Locatorfelder und die QSL-Karten einzureichen. Die Kosten betragen 10 IRCs.

**OZ**

EDR  
IARU

Worked  
10  
squares

\_\_\_\_\_ MHz

JO 47 JO 57

JO 46 JO 56

JO 45 JO 55 JO 65 JO 75

JO 44 JO 54 JO 64 JO 74

*Locator  
Award*

EKSPERIMENTERENDE DANSKE RADIOAMATØRER

JO 66

0000

Station \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_  
Signature \_\_\_\_\_