

Das Magazin für Funk Elektronik · Computer

■ **701YGF: DXpedition
in ein seltenes Land**

■ **MW-Sender Wilsdruff**

■ **Afu-Software für Palm**

■ **Anwendungen für
Heiß- und Kaltleiter**

■ **HF-Wattmeter bis SHF**

■ **dB-Rechnung – einfach**



**200 Watt, IDBT, VRF
und weitere neue Features
am Mark-V FT-1000MP**



ANZEIGENSEITE

Herausgeber: Dipl.-Jur. Knut Theurich, DG0ZB
info@funkamateure.de

Redaktion: Dipl.-Ing. Bernd Petermann, DJ1TO
(stellv. Chefredakteur, Amateurfunk -6)
cj1to@funkamateure.de
Wolfgang Bedrich, DL1UU (Amateurfunkpraxis)
dl1uu@funkamateure.de
Dr.-Ing. Werner Hegewald, DL2RD (Afutechnik -9)
dl2rd@funkamateure.de
Dr.-Ing. Reinhard Hennig, DD6AE (Elektr./Comp. -7)
dd6ae@funkamateure.de

Ständige freie Mitarbeiter: J. Engelhardt, DL9HQH, Packet-QTC;
F. Janda, OK1HH, Ausbreitung; P. John, DL7YS, UKW-QTC; F. Langner, DJ9ZB, DX-Informationen; R. Meyer, Computer, H.-D. Naumann, Satellitenfunk; Th. M. Rösner, DL8AAM, IOTA-QTC; Dr. K. Sander, Elektronik; F. Sperber, DL6DBN, Sat-QTC; H. Spielmann, Korrektorin; Ing. C. Stehlik, OE6CLD, OE-QTC; R. Thieme, DL7VEE, DX-QTC; A. Wellmann, DL7UAW, SWL-QTC; N. Wenzel, DL5KZA, QSL-Telegramm; P. Zenker, DL2FI, QRP-QTC

Klubstation: DF0FA, DF0FA/DB0GR.DEU.EU; DOK „FA“

Internet: www.funkamateure.de

Redaktionsbüro: Berliner Straße 69, 13189 Berlin
Tel.: (0 30) 44 66 94 5+ App.-Nr. (s. Redaktion)
Fax: (0 30) 44 66 94 69

Postanschrift: Redaktion FUNKAMATEUR
Berliner Straße 69, 13189 Berlin

Verlag: Theuberger Verlag GmbH
Berliner Straße 69, 13189 Berlin
Tel.: (0 30) 44 66 94 60, Fax: (0 30) 44 66 94 69

Abo-Verwaltung: Angela Burkert, Tel.: (0 30) 44 66 94 60
abo@funkamateure.de

Anzeigenleitung: n. n. Tel.: (0 30) 44 66 94 60

Kleinanzeigen: Online über www.funkamateure.de oder
kleinanzeigen@funkamateure.de

Satz und Repro: Ralf Hasselhorst, Andreas Reim,
Anke Lathan, Sabine Zenker, DL3KWS

Druck: Möller Druck und Verlag GmbH, Berlin

Vertrieb: ASV Vertriebs GmbH, Hamburg
Tel.: (0 40) 3 47 2 57 35

Manuskripte: Für unverlangt eingehende Manuskripte, Zeichnungen, Vorlagen u. a. schließen wir jede Haftung aus.

Wir bitten vor der Erarbeitung umfangreicher Beiträge um Rücksprache mit der Redaktion – am besten telefonisch. Wenn Sie Ihren Text mit einem PC oder Macintosh erstellen, senden Sie uns bitte neben einem Kontrollausdruck den Text auf einer Diskette (ASCII-Datei sowie als Datei im jeweils verwendeten Textverarbeitungssystem).

Nachdruck: Auch auszusagen nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages und mit genauer Quellenangabe.

Haftung: Alle Beiträge, Zeichnungen, Platinen, Schaltungen sind urheberrechtlich geschützt. Außerdem können Patent- oder andere Schutzrechte vorliegen. Die gewerbliche Herstellung von in der Zeitschrift veröffentlichten Leiterplatten und das gewerbliche Programmieren von EPROMs darf nur durch vom Verlag autorisierte Firmen erfolgen.

Die Redaktion haftet nicht für die Richtigkeit und Funktion der veröffentlichten Schaltungen sowie technische Beschreibungen. Beim Herstellen, Veräußern, Erwerben und Betreiben von Funksende- und -empfangseinrichtungen sind die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder infolge von Störungen des Arbeitsfriedens bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.

Erscheinungsweise: FUNKAMATEUR erscheint monatlich, jeweils am letzten Donnerstag des Vormonats.

Einzelheft: 6,00 DM/6,00 sfr/45 ös

Jahresabonnement: 61,80 DM für 12 Ausgaben (monatlich 5,15 DM) bei jährlicher Zahlungsweise. Quartalsweise Zahlung (15,60 DM) nur per Lastschrift möglich. Schüler/Studenten gegen Nachweis 51,60 DM.

Kündigungen von Jahresabonnements bitte 6 Wochen vor Ende des Bestellzeitraumes schriftlich dem Theuberger Verlag GmbH anzeigen.

Abonnement mit uneingeschränkter Kündigungsmöglichkeit: 63,60 DM für 12 Ausgaben (monatlich 5,30 DM).

In den Abonnementpreisen sind außer Luftpost sämtliche Zustell- und Versandkosten enthalten. Preisänderungen behalten wir uns vor.

Abonnementbestellungen bitte an den Theuberger Verlag GmbH

Bankverbindungen in Deutschland: Theuberger Verlag GmbH,
Konto-Nr. 13048287, Berliner Sparkasse, BLZ 10050000; oder
Konto-Nr. 611980-101, Postbank Berlin, BLZ 10010010

Bankverbindung in Österreich (ÖS): Theuberger Verlag GmbH,
Konto-Nr. 310044-01534, Die Erste Wien, BLZ 20111

Bankverbindung in der Schweiz (sfr): Theuberger Verlag GmbH,
Postkonto-Nr. 40-297526-4, Postfinance

Anzeigen außerhalb des redaktionellen Teils Z. Zl. gilt Preisliste Nr. 10 vom 1.1.2000. Für den Anzeigeninhalt sind allein die Inserenten verantwortlich.

Private Kleinanzeigen: Pauschalpreis für Kleinanzeigen bis zu 10 Zeilen mit je 35 Anschlägen bei Vorkasse (Scheck, Bargeld oder Nennung der Kontodaten zum Bankzugang) 10 DM. Jede weitere Zeile kostet 2 DM zusätzlich.

Gewerbliche Anzeigen: Mediadaten bitte beim Verlag anfordern.

Vertriebs-Nr. A 1591 · ISSN 0016-2833

Redaktionsschluss: 20. November 2000

Erscheinungstag: 30. November 2000

FUNKAMATEUR wird fast vollständig
umweltfreundlich auf chlorfrei
gebleichtem Recyclingpapier gedruckt.

FUNKAMATEUR ist Mitglied der IVW.



Immer die anderen

Mit dem Einzug von PC & Co. ins Shack scheint DXen ja wirklich zum Kinderspiel geworden zu sein. Mußte man früher mühsam über das Band drehen, um seine Gegenstation selbst zu suchen, so genügt es heute, sich die aktuellen Bandmeldungen aus Packet- oder Web-Clustern auf den Desktop zu ziehen. Gewieft DXer hatten ein Gedächtnis wie ein Lexikon und wußten genau, welches Land auf welchem Band noch fehlt. Heute sagt die Logging-Software „ham wa/ham wa nich“, egal wie das Land heißen mag. Atlas und Weltkarte können im Schrank bleiben, wer will da noch wissen, daß der Weg nach KH5 (was immer das bedeutet, es ist schlichtweg uninteressant) über den Nordpol führt, der Rotor saust doch sowieso von allein in die passende Richtung. Ein paar Mal auf den Rufzeichen-Button geklickt, bis man seitens der Gegenstation aufgerufen wird, dann noch kurz 59(9)-tu hinausgefeuert, und ein weiterer Tastendruck verankert sämtliche QSO-Daten im elektronischen Log, ergänzt um Namen, Manager und was es sonst noch gibt, aus der Datenbank. Echt einfach!

Nur an einer Stelle versagt der Computer: Er weiß nicht, wann das Call zu senden ist, geschweige denn, bei Split-Betrieb, wo. Und da haben wir den Salat; andauernd sind andere Rufzeichen zu vernehmen, nur das eigene nicht. Verständlich, daß da sehr schnell Frust aufkommt. Doch muß man sich das nicht bieten lassen! Wenn DX „Charly Zulu please“ sagt, einfach trotzdem noch etliche Male „Foxtrott Kilo X-ray“ in die Luft geblasen, vielleicht überlegt er sich's ja anders. Was hat, bitte schön, die DX-Station der Rest des andren Rufzeichens oder gar der Rapport der Gegenstation anzugehen, er ist ohnehin 59(9), und sollte sich da so ein Anfänger tatsächlich erlauben, sage und schreibe noch seinen Namen zu erwähnen, da gibt es doch ein probates Gegenmittel: Immer freiweg den Suffix hinausgeplärrt, damit sich der seltene Vogel gar nicht erst mit solchen Belanglosigkeiten abgeben muß. Falls ein begehrter Afrikaner sich anschickt, plötzlich USA oder Japan arbeiten zu wollen, wo noch Europäer anstehen, ist schließlich nicht einmal mehr ein PC vonnöten – es gibt ja am Transceiver auch eine Sendetaste ...

Spaß beiseite. Der Gipfel besteht für mich darin, wenn während des Durchgangs der gesuchten DX-Station ein ganzes Knäuel von Anrufern weiterhin ihre eigenen Rufzeichen nennen. Entweder ist diesen Ignoranten die Technik des Splitbetriebs nicht vertraut, oder sie hören, gerade bei Pazifik-Stationen, das leise Signal gar nicht. Dabei haben diese Kollegen ja nicht einmal dann eine Chance, wenn die gewünschte Station just ihr Call herauspicken würde – kein Hören, kein QSO, da hilft auch der schnellste PC nicht.

Im Cluster stand wiederholt bei KH5/K5K-Bandmeldungen „Shame for Europe!“ Na ja, uns betrifft das eh nicht, wir machen sowieso immer alles richtig; es kann sich bei solchem Fehlverhalten wohl nur um die temperamentvolleren Südeuropäer handeln, nicht selten „geschmackvoll“ mit dem Namen landestypischer Eierteigwaren betitelt. Wie kommt es dann aber, so frage ich mich, daß ein des Englischen sehr wohl kundiger DL-Funkamateure, der den begehrten Fisch zwar an der Angel hält, jedoch dank eilfertiger Zwischenrufer nicht alles verstand, in Deutsch (zwar unschön, jedoch verzeihlich) tönt „Hört doch erst mal hin, Ihr Idioten!“? Wie erklärt sich der Zwischenruf in Deutsch „Könnt Ihr nicht hören, der hat 'ne Liste!“ Und worauf gründet ein Afrikaner seine Aussage „Germans, don't tune!“? Am Abstimmton selbst wird er die Herkunft nicht erkannt haben.

Welchen Ruf haben wir „Germans“ uns da geschaffen; was muß ein der christlichen Nächstenliebe nahestehender Operator wie Mönch Apollo, SY2A, von uns denken, wenn er sich das Ellenbogen-Pile-Up auf seiner Frequenz anhört?

Zum Glück sind es immer die anderen, die mit Antennenverboden, ISM, PLC, ADSL und aufgenötigten Selbsterklärungen unser Hobby kaputt machen ...

Weitere Gedanken in dieser Richtung äußert Rolf, DL7VEE, auf S. 1400.

Mit vy 73 und „best dx“ Ihr

Werner Hegewald DL2RD

Dr. Werner Hegewald, DL2RD



Amateurfunk

Blick in das Shack von 7O1YGF:
Im Vordergrund Fritz, DK1II,
hinten Hawa, DK9KX
Foto: Team 7O1YGF

7O1YGF –
im Zeichen
deutsch-jemenitischer
Freundschaft **1304**

Online-Logs aus dem Pazifik **1311**

Neues von der Bandwacht des DARC **1314**

CW-Pile-Up = Bingo? **1315**



In Irland gibt es viele von Mitteleuropäern
gesuchte Locatorfelder.
Hier der Antennenaufbau in IO64.

Funkurlaub in Irland **1397**

Costa Rica –
ohne Murphy **1398**

Baue ein Radio
mit einem Kind **1409**

Für den Praktiker:

Mit DSP satt und 200 Watt:
Yaesu Mark-V FT-1000MP **1308**

Ein ZF-Nachsetzer,
wie ihn die Industrie nicht baut (3) **1343**

Akkurates S-Meter für FT & Co. **1357**



Außer Mikrocontroller und A/D-Wand-
ler sind nur noch wenige Bauelemente
erforderlich, um das auf einem
kommerziellen Detektorkopf
basierende Meßgerät aufzubauen.

Eigenbau-Milli wattmeter
von KW bis SHF **1358**

EZNEC 3.0 – Antennensimulation
unter Windows (3) **1362**

Ausbreitung Dezember 2000 **1404**

Beilagen:

FA-Typenblatt: FT-1000MP Mark-V **1347**

FA-Typenblatt: TS-2000 **1351**

Bauelemente

CMY 200: GaAs-MMIC **1349**

Aktuell

Editorial **1291**

Postbox **1294**

Markt **1296**

Jahresinhaltsverzeichnis 2000 **1345**

Inserentenverzeichnis **1410**

QTCs

Arbeitskreis Amateurfunk
& Telekommunikation in der Schule e.V. **1394**

Sat-QTC **1395**

SWL-QTC **1395**

UKW-QTC **1396**

DX-QTC **1400**



TMØY funkte von der
Ile d'Yeu, EU-064, AT-021,
in Frankreich.

IO7A-QTC **1401**

QRP-QTC **1403**

Packet-QTC **1405**

QSL-Telegramm **1406**

QSL-Splitter **1407**

Termine Dezember 2000 **1408**

DL-QTC **1408**

OE-QTC **1410**



Unser Titelbild

Yaesu hat seinen FT-1000MP
zum Mark-V FT-1000MP „aufge-
bohrt“. Ein wesentlich erweiter-
tes, bedientechnisch zweckmä-
ßiges DSP-Konzept, abstimm-
bare Vorselektion und auf 200 W
erhöhte Ausgangsleistung sind
wesentliche neue Features.
Mehr dazu ab Seite 1308.

Foto/Grafik: Yaesu



BC-DX

Diese QSL-Karte kommt von Teracom, dem Betreiber der Sendeanlagen von Radio Schweden.

QSL via M. Lindner

BC-DX-Informationen **1318**


Ausbreitungsvorhersage
Dezember 2000 **1319**



Computer

Das Hamburger Softwarehaus Chessbase bietet mit „Schach dem Schweinehund“ eine neue Umsetzung des Brettspiels für Gelegenheitsspieler, die auf Wunsch auch Anfängern eine Gewinnchance einräumt.

Computermarkt **1300**

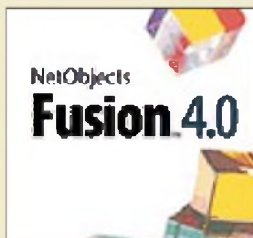

Mit NetObjects Fusion wird die Gestaltung professionell aussehender Webseiten sogar für HTML-Unkundige zum Kinderspiel.

Webseiten erstellen (3):
Besser, schneller,
visueller **1301**

Palm Ille –
der Rechner für die Westentasche **1332**

Elektronik

Ein Navtex-Empfänger für den DXer (2) **1320**



Den Originaltext des Beitrags in englischer Sprache sowie die Software zum Höhenmesser findet man im Internet auf www.qsl.net/ok2xdx.

Digitaler
Höhenmesser (2) **1326**

EPROM-Lese-Programmiergerät
mit seriellem Interface **1329**

Experimente mit einer
seriellen Ausgabebaugruppe **1335**

Kalt- und Heißeiter vielseitig verwendbar **1338**

MACH-SK44:
Wir MACHen uns einen Schaltkreis (8) **1340**

Einsteiger

dB – oh weh ...

1324



Funk

Hochinteressante Technik beim
Dresdner Mittelwellensender:
Diesem 1-kW-Treiber mit 2 x GU81
folgen noch 35-kW-Vorendstufe sowie
250-kW-Endstufe. Foto: DM4WM

250 kW auf 1044 kHz **1316**


Radio-Communities **1321**

Sat: Digital – na klar ... **1322**

In der nächsten Ausgabe:

QRV auf Sivuqaq – Amateurfunk vom Ende der westlichen Welt

Auf der Hauptstraße von Savoonge, St. Lawrence Island, ist man nur noch 35 Seemeilen von Sibirien entfernt. Foto: DL1YMK

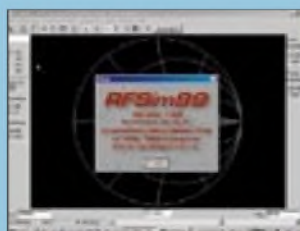

RFSim 99: HF-Schaltungssimulation

Spezielle Simulationsprogramme für HF-Schaltungen sind im Amateurbereich eher dünn gesät. RFSim 99 läuft unter Windows 95/98/NT und ist als Freeware erhältlich.

Der Kenwood-Multiband-Transceiver TS-2000

Phase 3D ist im All, und Kenwood schafft gewissermaßen die Punktlandung. Der neue TS-2000 umfaßt alle Amateurfunkbänder von 160 m bis 70 cm und kann dem optionalen UX-2000 sogar auf 23 cm funken. Lesen Sie über unsere ersten Eindrücke von dem neuen Alleskönner.



T2FD auf 10 Bändern – ein Kompromiß?



Die mit der EMV-Problematik aufgekommene, preiswerte Meßtechnik, hier der Stromwandler SW1 zum Pegelmessung PWRM1, ermöglicht es, sogar „fossilen“ Antennen noch neue Erkenntnisse abzugewinnen. Werkfoto

... und außerdem:

- Sherlock Holmes und das Geheimnis von XEN0CP
- Sicher durch das WWW
- PC-gesteuerte 1-Bit-Spannungsquelle
- Meßverstärker für sehr geringe Gleichspannungen
- Deko-Lauflicht einmal anders
- Stehe ich drin? – DXpeditions-Logs im Internet
- Das Rauschen um die Jahrtausendwende

Vorankündigungen ohne Gewähr.

Im Einzelfall behalten wir uns aus Aktualitätsgründen Änderungen vor.

Die Ausgabe 1/01 erscheint am 28. Dezember 2000



Redaktion
FUNKAMATEUR
Postfach 73
10122 Berlin

Blaue Seiten

Vielen Dank für den Beitrag im vorigen FUNKAMATEUR über das richtige Anlöten von Steckern. Ich bin noch relativ neu im Amateurfunk, und daher war mir dieser Beitrag eine große Hilfe. Macht weiter so.

Martin Burrack, DD9MB

Dafür sind die „Blauen Seiten“ ja da, und hier konnten sicher auch etliche „Längergediente“ dazulernen. Bitte beachten Sie, daß die „Blauen Seiten“ aus redaktions-technischen Gründen in dieser Ausgabe ausnahmsweise vor den Elektronikteil geschoben werden mußten (S. 1324/1325).



Die Mannschaft an der See-„Funkbude“

Links nicht immer mit links

Leider ist es mir nicht gelungen, „Logger“ herunterzuladen. Ich kann mir nur vorstellen, daß seit Bearbeitung des Beitrags Veränderungen vorgenommen wurden. Warum läßt man nun den Interessierten stundenlang unsinnige Versuche unternehmen?

Bernd Kolkbeck

Wenn wir Beiträge bearbeiten, checken wir auch die darin angeführten Links. Veränderungen nach Druckfertigstellung oder gar nach Redaktionsschluß lassen sich verständlicherweise nicht berücksichtigen, und das Internet ist ja ein sehr schnelllebiges Medium. Im vorliegenden Fall sei jedoch festgestellt, daß der Link nach wie vor stimmt, wie im FA 11/00 angegeben (www.geocities.com/kc4elo). Allerdings ist der Server weltweit stark frequentiert, weil vergleichbare andere Software kaum unter 100 bis 200 US-Dollar zu haben ist. So kann es überlastungsbedingt bisweilen zu Problemen beim Download kommen. Wir werden übrigens in altbewährter Manier auch die Logger-Software auf der 2000er Jahrgangs-CD bereitstellen.

Sie sind internetsüchtig, wenn ...

- ... Sie feststellen, daß alle Ihre Mitbewohner ausgezogen sind, Sie aber nicht wissen, wann,
- ... der Anwalt Ihrer Frau die Scheidungspapiere per E-Mail schickt
- ... und Sie im richtigen Leben immer nach der Zurück-Taste suchen.

101 Jahre Seefunk

Wir wollten Sie im FA 11/00, etwa wegen des 11.11., nicht verkohlen, doch durch einen bedauerlichen Irrtum erschien der Beitrag zum 100. Seefunk-Jubiläum jahressynchron zu spät. Das tut sicher dem Informationswert keinen Abbruch, doch lauern Sie bitte nicht mehr auf die Sendungen von DDH 47! Aus Anlaß dieses Seefunkjubiläums gab es auch noch eine Folgeveranstaltung:

Seefunk von historischer Stätte fand Ende September 2000 zur Erinnerung an die ersten Funkversuche zwischen Helgoland, den Elb-Feuerschiffen und Cuxhaven durch Prof. F. Braun und seiner Mannschaft statt.

Eine „Funkbude“, wie zu Brauns Zeiten, diente uns als Treffpunkt mit der Öffentlichkeit; unsere Funkstation jedoch wurde auf der ersten Plattform des 1802 fertiggestellten Leuchtturms eingerichtet. Obwohl die Geräte für sich eigentlich funktionierten, gab es doch Probleme beim Zusammenbau, und ohne Hilfe von Uwe, DK1KQ, hätten die Schwierigkeiten nicht so elegant und schnell gelöst werden können. Zudem hatten wir, wie Brauns Mannschaft damals, mit stärkerem Wind zu kämpfen. Vor dem Event stellte uns ein Techniker der STN (ehemals Debeg, Betriebsgesellschaft für Seefunkgeräte,



Könntest Du nicht wie jeder anständige Vater Deinem Sohn einen normalen Schneemann bauen?
Zeichnung: Achim Purwin

gegründet 1903) eine weitere Funkanlage hin. Ingo Weber, DK1RB, Sylvester Föcking, DH4PB (4PB war das Rufzeichen von Colombo Radio), Jürgen Gerpott, DL8HCI, und Klaus Kuhn, DD9WU, die ersten drei ehemalige Funkjuristen, brachten die Signale von DDK8 für 36 Stunden in die Luft. Wechselweise kamen die KW-Anlage des Deutschen Roten Kreuz Hamburg und der Debeg-3120-Sender zum Einsatz.

Wir verhielten uns dabei wie eine ehemalige Küstenfunkstelle. Zu festen Zeiten gab es Pressefunk (deutsch, englisch, französisch) inmäßigem Tempo mit Meldungen aus dem Jahr 1900 zum Mitschreiben. Der Funkwettbewerb lief stündlich plus 55 Minuten. Darauf folgte zeitweise der „Einseitige Funkdienst“. Der Wetterbericht für die Nordsee wurde per Hand-/Automatiktafel gesendet. Zwischenzeitlich lief eine Schleife mit der Senderkennung vom Morse-Lochstreifengeber (Leihgabe Deutscher Wetterdienst).



Der Leuchtturm und die Station im ersten Stock konnten durch die Öffentlichkeit leider nicht besichtigt werden. Das Publikum informierte sich deshalb an unserer Funkbude und konnte selbst auch zur Tastengreiften. Ein Morsestreichschreiber von Sylvester zeichnete die Funkversuche auf. Hier erhielt man auch das historische Telegramm von Prof. Braun gegen 20 DM zugunsten des Fördervereins Seefahrtsgeschichte FS Elbe 1 e.V. Dieses Telegramm ist noch nachträglich durch Überweisung auf das Konto 196 014 bei der Stadtparkasse Cuxhaven, BLZ 241 500 01, mit dem Verwendungszweck „SLT Name und Anschrift“ erhältlich.

Einige Bildimpressionen vom Event kann man auf der Webseite www.qsl.net/dn4pk/Telebraun/Telebraun.htm ansehen.

Jürgen Gerpott, DL8HCI

Aus unserer Serie Gegensätze: wild und domestiziert





Endzeit-Syndrom?

Das Editorial im FA 8/00 „Geht es uns zu gut?“ spricht genau die derzeitige Weiterlage an. RegIP ist per Gesetzgeber gehandicapt. Und die derzeitigen Umtriebe auf unseren Bändern werden früher oder später eine restriktivere Behandlung des Amateurfunks zur Folge haben. Ohne Kontrolle geht es anscheinend nicht. Tatsache ist: Bei europäischen Parallelorganen zur RegIP wird Personal abgebaut. Weniger Regulation, mehr Freiraum – leider auch für Chaoten. In der Bandwacht spielen diese Dinge eine zunehmende (unangenehme) Rolle.

Mein Beitrag über ein CW-Pile-Up (in dieser Ausgabe veröffentlicht) spricht diese Verrohung der Sitten ebenfalls an. Endzeit-Syndrom? Jeder will das seltene DX-Rufzeichen, gleich wie. Hauen und Stechen wie im Mittelalter.

Wolfgang Hadel, DK2OM

CW und CB

Ich arbeite neuerdings in Hessen und funke nur am Wochenende an meiner KW-Station. Üblicherweise läuft dann sicherlich irgendein Contest, was einen die Station schnell ausschalten läßt. Als QRPer versuche ich dann doch mal das Glück herauszufordern, indem ich auf den entsprechenden Frequenzen CQ QRP rufe. Und siehe da, auf 28060 kHz rief mich trotz bescheidener Bedingungen doch eine Station an. Allerdings hatte der OM auf der anderen Seite kein Rufzeichen: Eine CB-Station aus Malta in einem normalen CW-QSO ist mir bis dato auch noch nicht vorgekommen. Ich ärgere mich immer, wenn die CB-Stationen mit ihren fetten Signalen jede Menge QRM produzieren. Wird das die Zukunft? Haben die in Malta schon Wind von Selbsterklärung und EMV-Gebühren bekommen?

Henry Arndt, DL2TM

Ist schon merkwürdig, aber wer einmal bei entsprechenden Ausbreitungsbedingungen in den Bereich unterhalb 28 MHz dreht, wird nicht selten auf flott telegrafierende CBER (?) stoßen. Von dem dort üblichen amateurfunkähnlichen SSB-Betrieb überhaupt nicht zu reden. Zuviel für die Telekommunikations-Administrationen?

Liechtenstein: Funk sieht weiter

Bei der FA-in-Liechtenstein-Preisfrage scheint es wohl doch zu mühsam gewesen zu sein, in den „Rothammel“ oder ein UKW-Einsteigerbuch zu schauen. Der Locator, JN47SB, stand im zweiten Absatz des Beitrags über unsere UKW-Expedition. Daß S 9 auf den UKW-Bändern 5 µV bedeutet sowie eine S-Stufe 6 dB bzw. dem Faktor 2 der Empfänger-Eingangsspannung entspricht, ist wohl Amateurfunk-Prüfungstoff. Demnach entspricht der (Telefonie-) Rapport (RS) 57 einer ausgezeichneten Lesbarkeit (R = 5) und einer Signalstärke, sprich Empfänger-Eingangsspannung von S = 7, das entspricht $5 \mu V / 2 \cdot 2 = 1,25 \mu V$, vgl. auch FA 6/00, S. 693.

In vielen Büchern, die sich der Ausbreitung ultrakurzer Wellen widmen (u.a. Rothammel), findet sich die zur Beantwortung von Frage 2 notwendige Formel

$$d/km = 4,12 \cdot (\sqrt{h_S/m} + \sqrt{h_E/m}),$$

die nach Einsetzen von $h_S = 2562$ m und $h_E = 0$ m $d = 209$ km, also etwa 210 km, ergibt.

Schneller, als den Bücherschrank durchzustöbern, führt der gute alte Pythagoras zum Ziel. Gemäß unserem Bild gilt:

$$(R + h_S)^2 = d^2 + R^2$$

woraus nach kurzer Umformung


$$d = \sqrt{2Rh_S + h_S^2}$$

folgt. Obgleich bereits ausreichend, vereinfacht Ausklammern von $\sqrt{2R}$ die Gleichung noch weiter, denn in

$$d = \sqrt{2R} \cdot \sqrt{h_S + h_S^2/2R}$$

kann man den zweiten Term aufgrund der Größenverhältnisse getrost weglassen – was selbst für den Mt. Everest noch zutrifft. Somit bleibt

$$d = \sqrt{2R} \cdot \sqrt{h_S}$$

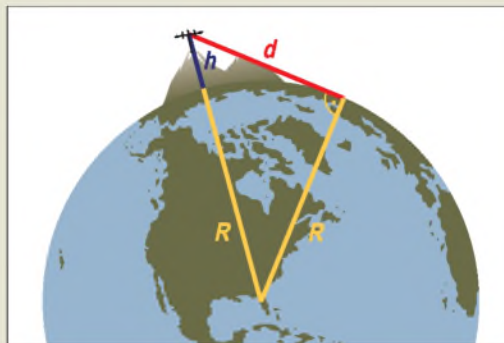

übrig; der Erdradius ist leicht einem Lexikon oder Tafelwerk mit 6378 km zu entnehmen, nur ist für die quasioptische Ausbreitung vom sogenannten Vierteltelradius, also

$$R = 4/3 \cdot 6378 \text{ km} = 8504 \text{ km}$$

auszugehen – dies mußte man eben wissen ... Aufzupassen gilt es noch bei den Maßeinheiten; R und h_S in Metern führt schließlich auf

$$d/m = 4124 \cdot \sqrt{h_S/m} \text{ oder eben}$$

$$d/km = 4,12 \cdot \sqrt{h_S/m}$$

Alle drei Fragen beantworteten leider nur zwei Einsender, die sich jeweils über 50 DM freuen dürfen, richtig:

Helmut Fröhlen, DL1KU
Klaus-Dieter Pöls, DL7UXG

Herzlichen Glückwunsch!

Weihnachts-Preisausschreiben (2)

Schon vor einem Jahr fragten wir nach den Gemeinsamkeiten, die die in der Rubrik „QSL-Splitter“ jeweils abgebildeten QSL-Karten gewollt aufweisen. Bitte listen Sie uns diese Gemeinsamkeiten, diesmal für den aktuellen Jahrgang 2000, in Form einer einfachen Tabelle geordnet, bis zum 31.12.00 (Poststempel) auf. Für die treffendsten Erkenntnisse setzen wir

3 × 50 DM

aus. Machen Sie sich die Mühe und blättern Sie Ihren FA-Jahrgang durch: Wenn die Konkurrenz so dürrig ist wie im Vorjahr, haben Sie gute Chancen. Die Gewinner werden in der Redaktion unter Ausschluß des Rechtsweges ermittelt. Wenn Sie die Lösung per E-Mail übermitteln, bitte nicht vergessen, zusätzlich die „bürgerliche“ Adresse anzugeben, sonst ist Ihre Chance dahin.

Auch an der HF-Preisauflage vom FA 11/00 können Sie sich noch bis zum 30.11.00 versuchen.

Glasfaser statt PLC!

Fortschritt statt vermüllter Äther!

Hilferuf UFT 721

FUNKAMATEUR angelesen, Hilferuf gesehen, Angebot per E-Mail abgeschickt und wieder als unbekannt zurückgehalten. Kann es sein, daß ein Druckfehler vorliegt, von wem auch immer? Einen guten Tag an die Hilfesuchenden: „Serviceunterlage Sende-/Empfängergrät UFT 721 mit Zubehör, Typ 1453.1, A1 bis A5, A11 bis A15“, so steht's auf meinem Heft, das ich leider Gottes nur einmal besitze, aber zum Kopieren gern bereitstelle (Walter Korban Dorfstr. 33a, 04860 Zinna).

Ansonsten wünsche ich Euch noch viele Jahrgänge des FUNKAMATEUR, denn ich habe noch nie bereut, diese Zeitschrift auch nach der Wende nicht abbestellt zu haben.

Walter Korban

Free Download for ever

Das Editorial 10/00 ist mir aus dem Herzen gesprochen. Das mußte wirklich mal geschrieben werden. Und das Ganze im Zusammenhang mit Amateurfunk und Ham-Spirit: großartig! Soeben habe ich für HB9ANR (und mich) den FUNKAMATEUR abonniert.

Wolfgang Nübel, HB9WN, ex DL7EA

Die Mitarbeiter der Redaktion und des Verlages wünschen allen Lesern und Autoren frohe Weihnachten!



Fünf Reflektoren für 10...20 m, aber nur ein gemeinsamer Strahler für alle Bänder, zeichnen diese 2-Element-Quad aus. Auf 30 m arbeitet der Strahler bidirektional ohne Reflektor.

TQ6

2-Element-6-Band-Quad

- Boomlänge: 2,5 m
- Seitenlänge: 5,5 m
- Drehradius: 4,2 m
- Gewinn: 6,1...7,2 dBi (20...10m) 0 dBi bidirektional (30 m)
- Vor/Rück-Verhältnis: 15...20 dB (10...20m)
- SWR: $\leq 2,0$ erreichbar auf den Amateurbändern
- Masse: 15 kg
- Windlast: 600 N @ 120 km/h
- Einspeisung: eine gemeinsame symmetrische Koaxialleitung Twincom
- Leitermaterial: kupferumspannter Stahldraht TW85
- Isolatormaterial: GFK
- Preis: 1675 DM
- Bezug: TITANEX Antennentechnik, Burgstall, 94339 Leiblfing, Tel. (094 27) 90 21-80, Fax -81, www.titanex.de E-Mail: titanex@t-online.de



Titanex' symmetrische 250-Ω-Leitung Twincom ist wie normales Koaxialkabel verlegbar.



Die Stromversorgung des GM-200 erfolgt entweder vom PC aus via PS/2-Interface oder mittels optional lieferbarem Zigarettenanzünderkabel.



Zum Tiny-Trak-Bausatz, der für 99 DM zu haben ist, gehört auch eine CD mit APRS-Software.



6 Bänder mit einem Kabel

Titanex bietet eine zentral gespeiste Quad **TQ6** an, die die oberen KW-Bänder von 10 m bis herab zu 30 m abdeckt. Als Strahler fungiert eine auf allen Bändern wirksame Drahtschleife, die über die aus gleichem Hause stammende symmetrische Leitung **Twincom** gespeist wird. Dadurch entfällt die gegenseitige Beeinflussung verschiedener Strahlerelemente untereinander, und es tritt auf den oberen Bändern ein leichter Zusatzgewinn gegenüber gewöhnlichen 2-Element-Quads auf.

Detailinformationen zum Produktsortiment finden sich im gegen 5 DM in Briefmarken erhältlichen Katalog sowie im Internet.

APRS mit und ohne TM-D700E

Das wachsende Interesse am APRS-Betrieb hat **WiMo** veranlaßt, geeignete Hardware in sein Programm aufzunehmen. Der an eine Maus erinnernde, wasserdichte und mit Magnetfuß versehene **GM-200** empfängt bis zu 12 GPS-Satelliten und gibt Standortdaten an einer seriellen Schnittstelle im NMEA-Format aus. Vorteil dieser 358 DM teuren Lösung ist die sofortige Betriebsbereitschaft bei Anschluß an ein APRS-fähiges Funkgerät wie TM-D700E, TH-D7E oder DR-135E (mit EJ-41U).

Besitzern anderer 2-m-FM-Geräte ermöglicht die Zusatzplatine **Tiny Trak** die Aussendung (jedoch nicht die empfangsseitige Auswertung) von Standortdaten als APRS-Paket. Dazu erfolgt der Anschluß eines GPS-Empfängers über Sub-D-Kabel, während NF- und PTT-Leitung zum Funkgerät führen. Baken- und Betriebsparameter sind vor Inbetriebnahme vom PC aus einzuspeisen.

Last but not least komplettiert eine GPS-Empfängerplatine **GPS engine board** zum Anschluß an GPS-Antennen das Sortiment. **WiMo GmbH, Am Gäxwald 14, 76863 Herxheim, Tel. (072 76) 91 90 61, Fax 69 78, E-Mail: irfo@wimo.com; www.wimo.com**



Für aktive Hörer

Eine neue Aktivantenne **AA30** zur Verbesserung des Mittel- und Kurzwellenempfangs kommt aus der US-Tunerschmiede **Palstar**. Der eingebaute Vorverstärker ermöglicht besseren Empfang mit Behelfsantennen oder der mitgelieferten Teleskopantenne, während Preselektor und Verstärkungsregelung optimale Anpassung an hohe Eingangsspannungen gewährleisten.

Bezug: **Communication Systems Rosenberg, Marienbader Straße 14 a, 61273 Wehrheim, Tel. (0 60 81) 5 93 93, Fax 93 0271, E-Mail: gagaCom@aol.com**

Dierking erweitert IC-706

Eine ganze Reihe nützlicher Accessoires für die IC-706-Familie hat **Dierking**, teilweise aus eigener Fertigung, anzubieten. Neben passendem Schwanenhalsmikrofon **GD2**, Headset **GD5** sowie einem 115 x 50 x 295 mm³ kleinen und nur 1200 g schweren 22-A-Schaltenteil zum Preis von 295 DM dürfte vor allem die automatische Abstimmhilfe **tune control** (19 DM) von Interesse sein.

G. Dierking, Im Felde 1, 49201 Dissen, Tel. (054 21) 14 00, Fax 28 75, www.gdierking.de

GPS-Antenne funkt auf 2 m

Die **GPS-C 2/FM**, Teil einer Serie neuartiger Mobilantennen im Lieferprogramm von **UKW Berichte**, kombiniert eine aktive, im Fuß integrierte 30-dBi-GPS-Antenne mit einem etwa 43 cm langen, abschraubbaren Strahler für das 2-m-Band. Für beide Anwendungen sind getrennte Anschlußkabel (FME) herausgeführt. Weitere Varianten gibt es für Mobilfunk im D- und E-Netz-Bereich.

Ebenfalls neu ist ein bis 3,6 GHz nutzbarer Abschlußwiderstand mit SMA-Buchse, der 100 W vertägt und 239 DM kostet.

Bezug: **UKW Berichte, Postfach 90, 91081 Baiersdorf, Tel. (091 33) 77 98-0, Fax -33, ukwbericht@aol.com, www.ukw-berichte.de.**



Mehrere Bedienelemente an dieser vom Design her an Sendetuner erinnernden Aktivantenne gestatten flexibles Reagieren auf unterschiedliche Empfangssituationen.


AA30

Aktivantenne für MW und KW

- Frequenzbereich 0,3 bis 30 MHz durchgehend in 6 Bereichen
- Verstärkung: -5 bis +15 dB einstellbar
- Anschlüsse: PL-Buchsen für Eingang und Ausgang, Erdungsklemme
- Abmessungen (B x H x T): 140 mm x 45 mm x 126 mm
- Masse: 540 g
- Stromversorgung: 12 V extern oder 9-V-Block intern
- Preis: 190 DM




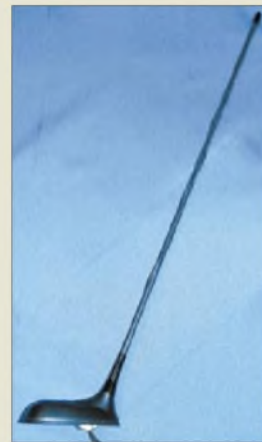
GD2-Mikrofon paßt ohne lästige Adapter an IC-706.



Geräuschoptimierter Strahler für 2 m und eine im Fuß integrierte GPS-Aktivantenne kennzeichnen dieses 138 DM teure Autozubehör.

50-Ω-Abschlußwiderstand, dank dem 120 mm x 64 mm x 150 mm großen Kühlkörper bis 100 W belastbar

ANZEIGENSEITE

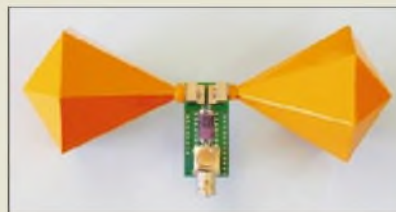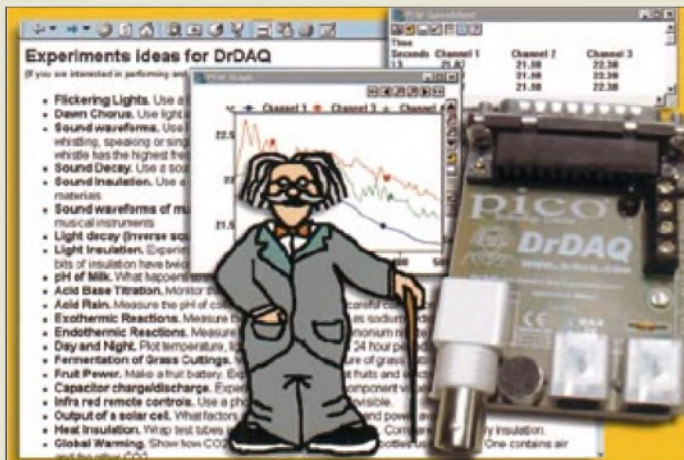

Breitband-Meßantenne

Passend zum bestehenden Sortiment an EMV-Meßtechnik hat der sächsische **SAT-Service Schneider** nunmehr eine Breitbandantenne **BMA 1** für Meßzwecke entwickelt. Der Doppelkonus-Breitbanddipol eignet sich für EMV-Messungen an Amateur- und Mobilfunk-Antennenanlagen sowie in Labor, Prüffeld und bei der Produktionsüberwachung. Dokumentierte typische Frequenzgänge für Gewinn gegen 1/2-Dipol (dBd) sowie resultierenden Antennenfaktor für Feldstärkemessungen in Kombination mit PWRM2 bzw. PWRM1 gehören zum Lieferumfang.

HF-MOSFET bringt 300 W

Weiterentwicklungen bei den Fertigungsprozessen, Gehäusen und Entwurfsregeln haben es **STMicroelectronics** ermöglicht, eine neue Familie goldmetallisierter N-Kanal-HF-Leistungs-MOSFETs mit einem Leistungsbereich von 5 W bei 28 V bis 300 W bei 50 V zu wettbewerbsfähigen Preisen einzuführen.

Die unter der Bezeichnung **SD29xx** angebotene Serie eignet sich durch ihre erheblich gesteigerte VSWR-Beständigkeit besonders dort, wo es zu Last-Fehlanpassungen kommen kann. Die reduzierte Kapazität und höhere Verstärkung kommen ebenfalls einem breiten Spektrum von HF-, VHF- und UHF-Anwendungen entgegen. Neben Datenblättern und Layouts von Evaluation-Boards kann man aus dem Internet Applikationsschriften herunterladen.

Info: STMicroelectronics GmbH, Pressestelle, Bretonischer Ring 4, 85630 Grasbrunn, Tel. (085) 4 60-0 61 65, Fax -54 54, www.st.com

EMV-Meßtechnik wie diese Breitbandantenne **BMA 1** ist im Internet unter www.sat-service.de beschrieben, wo auch PDFs zum Download bereitstehen.

BMA 1

Breitband-Meßantenne

- Nennfrequenzbereich: 50 MHz bis 2,5 GHz
- Aufbauprinzip: Doppelkonus
- Polarisation: linear
- Elementmaterial: Neusilber
- Anschluß: BNC, 50-Ω-Abschluß zwingend erforderlich
- Abmessungen: 178 mm × 68 mm × 90 mm
- Masse: 100 g
- Preis: 248 DM
- Bezug: SAT-Service Dipl.-Ing. Schneider, Landsberger Straße 62a, 04736 Waldheim, Tel. (0343 27) 9 2809, Fax 9 03 94 E-Mail: sat-service@t-online.de www.sat-service.de



Neue HF-MOSFETs: robust und mit guten thermischen Eigenschaften



Kommt pünktlich zum Fest: FA-Jahrgang 2000 auf CD; dazu jede Menge Share- und Freeware.

kurz & knapp

SG-2020-Handbuch in Deutsch liefert WiMo gegen eine Schutzgebühr von 50 DM. www.wimo.com

Lieferprobleme

gibt es nicht nur beim PSK-20 wegen fehlender Leiterplatten, sondern vor allem bei den DSW-Transceivern, weil AD bis zum nächsten Frühjahr keine DDS-IC liefert. www.smallwonderlabs.com

Weihnachtspreise

haben die Icom-Fachhändler noch bis 31.12.00. IC-706MKIIG, -746, -2800H, -PCR1000 und -W32E sind um bis zu 15 % reduziert, und Käufer des IC-756PRO (EVP 7533 DM) erhalten einen Gutschein für 1000 Farb-QLSs. www.icomeurope.com

Dabendorf an der Börse

Unter dem Dach der neugegründeten Funkwerk AG sind die Funkwerke Dabendorf und Kölleda jetzt auf dem Frankfurter Parkett platziert. www.funkwerk.com

Daten über LPT geloggt

Von der englischen Firma **Pico Technology** kommt eine kleine Zusatzplatine mit den Abmessungen 55 mm × 70 mm × 20 mm, die an eine parallele PC-Schnittstelle zu stecken ist und über die mitgelieferte Software die Erfassung, oszilloskopische Darstellung und Signalanalyse sensorisch gemessener physikalischer Größen gestattet. **DrDAQ** kostet 212 DM und verfügt über sieben interne Sensoren für Temperatur, Spannung, Widerstand, Licht sowie Schallpegel. Erweiterung durch zwei externe Sensoren, beispielsweise für pH-Wert, ist vorgesehen. Bezug: PSE, Dipl.-Ing. W. Priggen, Pos.fach 1466, 48544 Steinfurt, Tel. (025 51) 57 70, Fax 8 24 22, E-Mail: priggen@t-online.de; Online-Shop: www.t-online.de/~priggen/

Telefon neu erfunden

Das vom Berliner Unternehmen **snom** entwickelte, Linux-basierte **Voice-Over-IP**-Telefonsystem stellt dem Anwender gewohnte Telefonfunktionalität zur Verfügung, arbeitet jedoch über vorhandene 10-/100-MB-Datenetze und erspart dadurch größeren Betrieben Telefonanlagen-Wartungskosten. Info: snom technology AG, Helmholtzstraße 2-9, 10587 Berlin, Tel. (030) 39 90 78-30, Fax -39, E-Mail: info@snom.de

ANZEIGE

ANZEIGENSEITE

Toshiba

● Tel.: (0 21 31) 1 58 01
Fax: (0 21 31) 15 83 41
www.toshiba.de

Kurzmeldungen

■ Für die Download-Hilfe Go!Zilla bietet Computer Associates einen Virenschanner an. InoculateIT PE, der kostenlos von www.gozilla.com geladen werden kann, prüft bereits eine Datei auf Virenbefall, während sie mit Hilfe von Go!Zilla von einem Webserver geholt wird.

■ Für die Musik-Tauschbörse Napster ist nun eine Macintosh-Software erhältlich. Mit Hilfe des Programms lassen sich MP3-Titel tauschen, indem die Musikarchive aller Teilnehmer zu einer großen Datenbank verbunden werden.

■ 1,75 Millionen Haushalte in Deutschland sehen digital fern. Das entspricht einem Anteil von 5%. 750 000 von ihnen nutzen eine Satellitenverbindung. Weitere 750 000 planen die Anschaffung einer digitalen Set-Top-Box im Laufe dieses Halbjahres, meldet Astra.

Handspring

● Informationen:
www.handspring.de

Bücher-Detektiv

Der LSL Bibliotheksservice hat es sich zur Aufgabe gemacht, seltene Bücher aufzuspüren. Die Erfolgsquote bei der Recherche nach den gewünschten Titeln liegt dabei nach eigenen Angaben im allgemeinen bei 80%, hinsichtlich des Aufspürens wissenschaftlicher Literatur sogar bei 90%. Falls kein Exemplar des nachgefragten Buches verfügbar ist, besteht die Möglichkeit, es reproduzieren zu lassen. Das Leipziger Unternehmen ist im Netz unter www.lsl.de erreichbar.

PC-Reihe

Toshibas neue PC-Serie zeichnet sich durch pfiffige Ideen aus. So erlaubt die sogenannte Front-Drawer-Architektur den schnellen Zugriff auf das Innenleben. Ein besonderes Kühlsystem leitet die Wärme frühzeitig nach außen und hält den Geräuschpegel niedrig. Die Festplatte ist eigens ummantelt, was sie schützt und ihre Geräusche dämmt.



Die **8000er Serie** ist in Konfigurationen ab 566 MHz und 64 MB RAM erhältlich; die Preise beginnen ab 2100 DM, wobei drei Jahre Garantie inbegriffen sind. Als Bildschirm empfiehlt Toshiba den TFT-Monitor Tekbright 60A, der eine Diagonale von 15 Zoll (was ungefähr 17 Zoll eines herkömmlichen Monitors entspricht) und Stereo-Lautsprecher bietet. Er kostet 2700 DM.

Visor

Handspring erweitert seine Palette von Visor-Organizern um zwei neue Produkte.



Der **Visor Platin** und der **Visor Prisma** arbeiten mit dem 33 MHz schnellen Dragonball-Prozessor von Motorola, werden damit doppelt so schnell getaktet wie die bisherigen Modelle. Der 800 DM teure Visor Platin kann bei normalem Gebrauch bis zu sechs Wochen ohne Netzanschluß betrieben werden, der sparsame Schwarzweißbildschirm macht es möglich.

Nach Angaben von Handspring ist er der schnellste mit Palm OS arbeitende Organizer. Der Visor Prisma kostet 1300 Mark; sein Farbdisplay (65 000 Abstufungen) erlaubt es, bis zu zwei Wochen batteriebetrieben zu arbeiten. Beide Geräte sollen noch dieses Jahr in den Handel kommen. Parallel hat Handspring weitere Zusatzmodule für die SpringBoard-Schnittstelle angekündigt, darunter einen Joystick.

PickPoint

Bestellen im Internet spart Zeit und ist bequem. Ein Problem wurde bisher jedoch nicht gelöst: Die Sendungen werden zu Zeiten zugestellt, zu denen viele Empfänger arbeiten. Kann das Paket nicht beim Nachbar abgegeben werden, muß man zur Post, doch die ist oft schon geschlossen.



Die **PickPoint AG** will mit einem neuen Konzept Geschäfte wie Tankstellen und Videotheken, die bis in den späten Abend oder gar rund um die Uhr geöffnet haben, als Übergabestelle gewinnen.

Betrachter

Die Textverarbeitungssoftware **TextMaker** ist von jeher eine preiswerte Alternative zum De-facto-Standard Word. Doch Texte müssen schließlich des öfteren editiert, ausgetauscht oder neu formatiert werden, und das TextMaker-eigene Datenformat ist nun einmal weniger verbreitet.

Abhilfe aus diesem Dilemma schafft ab sofort ein **Betrachter**, der von **SoftMaker** kostenlos im Internet (www.softmaker.de) zum Download angeboten wird. Das Programm kann alle TextMaker-Formate seit Version 6.0 darstellen und ausdrucken. Verwenden läßt es sich ab Windows 3.1.



Kinderschutz

Die Software **PC-Kindersicherung** von G-Data erlaubt es, den Zugriff auf den Computer zu regulieren.

So können bestimmte Laufwerke, Ordner und Programme freigegeben und gesperrt werden. Außerdem lassen sich Zeitbeschränkungen festlegen.

So kann etwa die Nutzungsdauer auf die Zeit von 14 bis 18 Uhr begrenzt werden, wobei die Zeiten protokolliert werden.

Jedem Kind kann ein eigenes Profil zugewiesen werden; die Zahl der Profile ist nicht beschränkt. Der Zugang zum PC erfolgt durch ein einzugebenes Paßwort. Die Software kostet 50 DM.

Kurzmeldung

■ Drei Viertel aller Eltern wissen nicht, mit welchen Computerspielen sich ihre Kinder beschäftigen. Das ergab eine Umfrage des Marktforschungsinstitutes Ears and Eyes und des Büros für Kindermedien.



Druckstudio

Mit dem PrintArtist V.8 von Sierra (10 CDs, 70 DM) lassen sich Briefköpfe, Kalender, Urkunden und mehr entwerfen.

Softmaker

● Tel.: (09 11) 93 63 86-0
Fax: (09 11) 30 17 96
www.softmaker.de

Webseiten erstellen (3): Besser, schneller, visueller

Dr.-Ing. REINHARD HENNIG – DD6AE

Haben Sie sich durch den blanken HTML-Quellcode gequält? Lernten Sie die Vorteile eines HTML-Editors zu schätzen? Und ist Ihnen dies im Zeitalter virtueller Realitäten und visueller Programmierung noch immer nicht komfortabel genug? Dann sollten Sie sich unseren nächsten Kandidaten, „NetObjects Fusion“, anschauen ...

Fragen Sie heute mal ein Großstadtkind, woher eigentlich der elektrische Strom für den Fernseher kommt: „Na der kommt doch bei uns zu Hause aus der Steckdose!“ Und die Milch für den Kakao? „Die kommt aus dem Supermarkt.“ Die Farbe einer Kuh? „Äh, natürlich lila, wie denn wohl sonst ...“

So weit haben wir uns im Grunde bereits in so ziemlich allen Bereichen unseres Lebens von den Wurzeln entfernt. Aber ist das so verkehrt? In unserer modernen Zeit können wir gar nicht mehr alle Dinge, die uns umgeben, bis ins kleinste technische Detail kennen – wir benutzen sie ganz selbstverständlich.

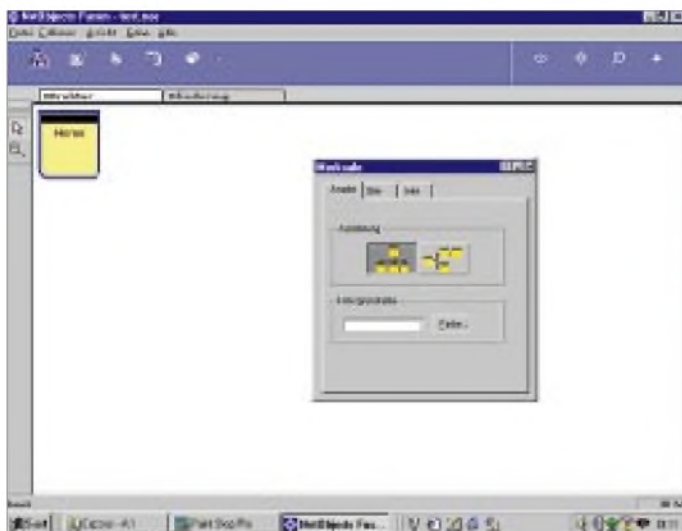


Bild 19: Nach dem Start entscheiden wir uns für das Öffnen vorhandener Projekte oder dem Erstellen einer neuen Website.

Bild 20: Mit Hilfe der visuellen Bedienoberfläche des Website-Entwicklungssystems Net-Objects Fusion wird das Erstellen einer Homepage zum Kinderspiel.

Und da hacken Sie beim Erstellen Ihrer Webseiten noch kryptischen HTML-Quellcode in die Tastatur, kümmern sich um Hard-Returns, Center-Anweisungen und Color-Tags, statt sich der eigentlichen Problemstellung, dem Transport von Inhalten und Aussagen in ansprechendem Design zu widmen? Vergessen Sie's!

■ Laß rechnen, Amigo ...

Übersetzungsprogramme für Fremdsprachen tun sich noch heute recht schwer. Das hat seine Ursache vor allem darin, daß es sich bei Sprachen um lebendige Strukturen handelt, die sich nur schwer in formelle Schemen pressen lassen und die über mannigfaltige Ausdrucksweisen verfügen.

Anders hingegen ist es bei Sachverhalten, die strengen Formalismen folgen. Solche Dinge lassen sich leicht gliedern, zuordnen, analysieren und berechnen. Und für das Rechnen ist ein Computer schließlich prädestiniert! HTML, XML & Co. bestehen aber doch aus genau determinierten



Anweisungen, aus Formalien. Was sollte uns also daran hindern, uns von den Wurzeln zu entfernen, dem „Rechenknecht“ das Handling dieser Definitionen zu überlassen, um uns „höheren“ Aufgaben zu widmen?

■ NetObjects Fusion

Genau diesen Ansatz verfolgen moderne visuelle Entwicklungssysteme für den Aufbau von Websites. Eines dieser Systeme ist „NetObjects Fusion“, nennen wir es nachfolgend einfach „NOF“. Sehen wir uns einmal an, wie leicht und effizient wir uns eine Homepage gestalten können, ohne auch nur eine einzige Zeile an HTML-Quellcode eingeben zu müssen – und die

daneben sogar noch innerhalb weniger Minuten erstellt ist und einen recht professionellen Eindruck hinterläßt ...

■ Fasten your seat belt – wir starten

Nach dem Start des Programms wird eine Dialogseite angezeigt (Bild 19), die uns zu einer ersten Entscheidung zwingt: Wollen wir mit einer neuen, leeren Site beginnen, uns aus Schablonendateien einer der diversen, von Hause aus mitgelieferten Vorlagen bedienen, Strukturen aus bereits vorhandenen Websites übernehmen oder ein schon bestehendes Projekt öffnen? Wir entscheiden uns für die leere Site und beginnen ganz von vorn.

Das neue Projekt erhält einen Namen, unter welchem es gespeichert werden soll, ein Druck auf den „O.k.-Button“ – und schon öffnet sich am Bildschirm eine Entwicklungsoberfläche, wie sie in Bild 20 zu sehen ist.

Hier legen wir den grundlegenden Aufbau unserer neuen Website fest, nämlich die Anzahl und die Hierarchien unserer geplanten „Unterseiten“. Eine Homepage hat uns das System, wie wir sehen, bereits vollautomatisch erstellt. Wenn wir uns auf eine einzige Webseite beschränken möchten, ist die Seitengenerierung damit, alles in allem, abgeschlossen!

Doch meist geht es ja um die Darstellung umfangreicherer Inhalte, die sich nicht auf eine einzige Seite „quetschen“ lassen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zuerst einmal „Kopfarbeit“ zu leisten.

Wir müssen uns über eine vernünftige Seitenaufteilung sowie deren Hierarchie Gedanken machen. Die rein technische Umsetzung macht NOF dann schon selbst.

Mit einem rechten Maustastenklick auf die Strukturdarstellung der „Home“-Page erzeugen wir eine neue Webseite (Bild 21). So schaffen wir Schritt für Schritt ein sogenanntes Struktogramm, welches uns die in der Tiefe gestaffelten Ebenen unserer Website (wir erinnern uns: Websites sind

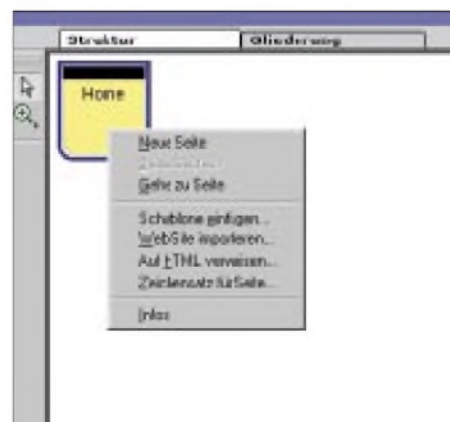


Bild 21: Ein Klick mit der rechten Maustaste öffnet das Auswahlménü für neue Seiten.


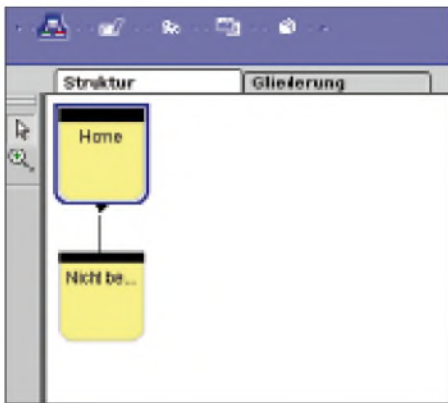


Bild 22: Eine neue Seite wird stets als abhängige Seite von der jeweils (blau umrandeten) aktiven Seite erzeugt.

gegenüber einfachen Homepages komplex gegliederte Verknüpfungen vieler Einzel-seiten einer Internetpräsenz) anzeigt.

■ Automatikschaltung – und ab geht er...

Diese einzelnen Seiten werden dabei von NOF vollautomatisch miteinander verknüpft, genau wie es im Struktogramm angezeigt wird (Bilder 22 und 23). Dazu klicken wir, wie beschrieben, stets auf diejenige „Strukturseite“, von der aus eine weitere Seite abzweigen soll, wenn wir später durch unser Webangebot navigieren wollen. Was uns letztlich noch bleibt, ist das eindeutige Benennen der einzelnen Seiten (Seitentext anklicken und umbenennen). Im vorliegenden Beispiel wurden die Seiten lediglich als „Seite1“, „Seite2“ usw. benannt (Bild 23).

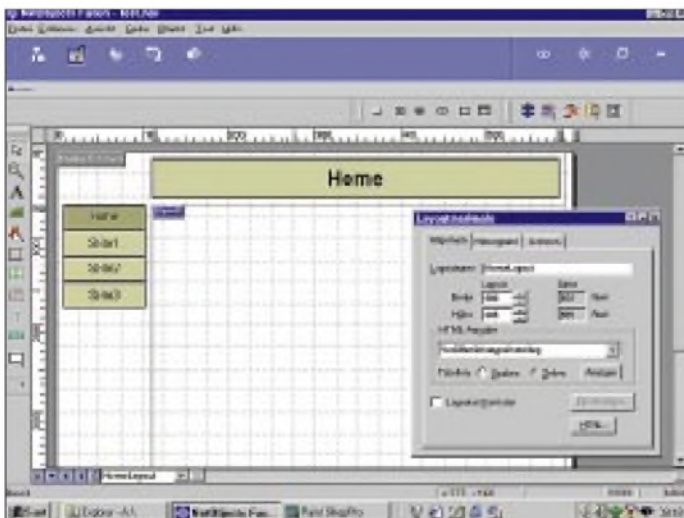

■ Was darf's denn sein?

Das Grundgerüst unserer späteren Internet-Präsenz steht, so daß wir uns nun mit der inhaltlichen und gestalterischen Umsetzung des Projekts auseinandersetzen können. Jetzt kommt die blaue Menüleiste auf unserer Bedienoberfläche ins Spiel. Zur Zeit ist (bei genauerem Hinschauen) noch das kleine Struktogramm-Bildchen ganz links,

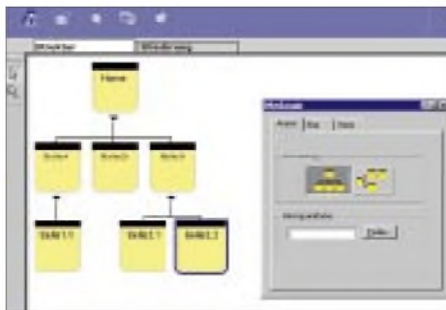


Bild 23: Als Ergebnis unserer Überlegungen erhalten wir schließlich die endgültige hierarchische Struktur der gesamten Website.

die sogenannte „Site-Ansicht“ als aktiv gekennzeichnet. Klicken wir auf das danebenstehende Icon, so öffnet sich die sogenannte „Seitenansicht“ für die jeweils im Struktogramm ausgewählte Einzelseite.

Wie wir sehen (Bild 24), bietet uns NOF bereits eine erste Seitengestaltung ohne weiteres Zutun unsererseits an, komplett mit Kopfbanner und Navigationsleiste (die Einzel-seiten wurden ja schließlich schon automatisch verknüpft). Somit sehen wir vor uns ein erstes Abbild der jeweiligen Seite, die nun noch inhaltlich mit dem, was man im WWW zu zeigen und/oder zu sagen hat, „aufzupeppen“ wäre. Jedes einzelne Element auf der Seite ist dabei als eigenständiges „Objekt“ zu betrachten, läßt sich anklicken und an beliebige Positionen per Maus „verschieben“.

Die konkreten Eigenschaften jedes dieser Objekte wird durch eine im Vordergrund befindliche Dialogbox, dem sogenannten „Objektinspektor“, festgelegt. Durch Ände-

rung der dort angezeigten Eigenschaften des konkreten Objekts werden diese auf einfache Weise an eigene Bedürfnisse angepaßt.

■ Webdesign mit Stil

Da haben wir uns ja etwas vorgenommen! Die ganze Projektkonstruktion aus zig Einzel-seiten steht, doch das von NOF „vorgeschlagene“ Grunddesign (siehe Bild 24) gefällt uns in der Form einfach nicht.

Gut, mit dem Objektinspektor kann jedes Einzelobjekt in Form und Farbe geändert werden, doch den farblichen Hintergrund und das Aussehen der entsprechenden Schaltknöpfe auf jeder einzelnen der vielen erzeugten Seiten per Hand zu ändern, kann es wohl nicht gewesen sein ...

Ist es auch nicht! Dafür gibt's im Menü der Entwicklungsumgebung eine weitere Option, die sogenannte „Darstellungsansicht“. Hier lassen sich grundlegende Stilelemente, welche für die gesamte Site gelten sollen, festlegen (Bild 25).

■ Wer die Wahl hat ...

Aus einer umfangreichen Auswahl vorinstallierter Stile, die man in dieser Ansicht „durchscrollen“ kann, findet sich schnell eine grafische Gestaltungsform, die dem eigenen Gusto eventuell schon recht nahe kommt. So gelangt der angehende Webdesigner mühelos zu einem „Re-Design“ seiner Site. Gewünschten Stil auswählen, umschalten von der Darstellungs- auf die Seitenansicht – fertig! Für unsere Muster-Website entscheiden wir uns für den in Bild 25 gezeigten Stil-entwurf.

Natürlich ist man nicht auf einen der von NOF mitgelieferten insgesamt 55 (in Version 4.0) Site-Stile festgelegt, es lassen sich auch eigene neue Darstellungsarten erzeugen. Grafisches Talent dafür muß man dann jedoch selbst mitbringen. Dann allerdings steht der eigenen Kreativität des Gestaltens nichts im Wege.

Bild 24: Nach dem Umschalten von der Struktur- auf die Seitenansicht öffnet sich für die jeweils als aktiv markierte Einzel-seite das Editierfenster in der Bearbeitungs-Ansicht.

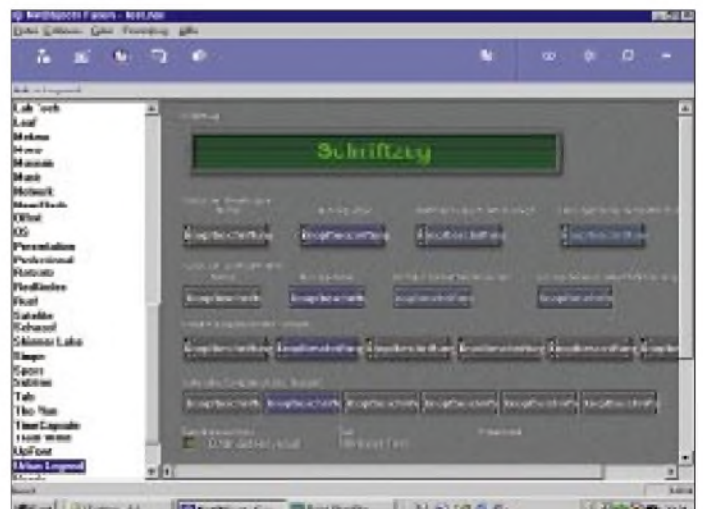


Bild 25: Die Stilauswahl enthält eine umfangreiche Sammlung unterschiedlicher Designs für Banner, Schaltknöpfe und Schriftzüge.

■ Sieh mal an

Von der grundsätzlichen Optik her haben wir schon eine ganz passable Website auf die Beine gestellt. Das Schwierigste liegt also hinter uns. Oder war's umgekehrt?



Bild 26: Nach Zurückschalten von der Darstellungs- zur Seitenansicht werden die gewählten Stileigenschaften dem Design jedes einzelnen Seitenobjekts zugewiesen.

Jetzt muß nur noch ein wenig eigener Inhalt her, so eben mal zur Abrundung des Ganzen. Zuvor jedoch könnten wir schon einmal ausprobieren, ob unsere neuen Schaltflächen auch tatsächlich zu den angegebenen Unterseiten und zurück führen.

Zu diesem Zwecke gibt's in NOF den Menüpunkt „Voransicht im Browser“. Ruft man ihn auf, so generiert NOF temporär alle Seiten so, wie sie später auch im Webbrowser betrachtet werden würden. Diese Option sollte man während des Designs der Seiten immer mal wieder aufrufen, um stets zu überprüfen, ob letztlich tatsächlich alles so in der „Realität“ wirkt, wie man es sich am Entwicklungs-Bildschirm zusammengeklickt hat.

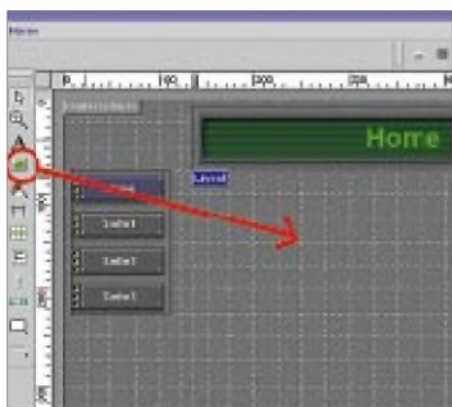


Bild 27: Um ein Objekt auf der Seite zu platzieren, aktiviert man es in der Werkzeugleiste und klickt aufs Layout.

Dabei ist auch der Sachverhalt nicht aus den Augen zu verlieren, daß verschiedene Browser bestimmte HTML-Sequenzen von Hause aus unterschiedlich interpretieren und darstellen. Und man möchte doch mit seiner Website überall ein „gutes Bild“ abgeben. Die Effizienz des von NOF generierten HTML-Quelltextes kann, nebenher

bemerkt, sogar per Auswahl-Menü für jede einzelne Webseite eingestellt werden. Die Palette reicht von normalen über verschachtelte Tabellen bis hin zu Layer-basierten Codes.

Aber Achtung: Kompakterer und damit „schnellerer“ Code wie CSSP + Layers, der Befehle des aktuellsten HTML-Standards voll ausreicht, kann unter Umständen von älteren Browsern nicht mehr interpretiert werden und führt dort zwangsläufig zu keinem oder nur zu einem katastrophalen Anzeigergebnis.

■ À la carte

Doch zurück zur inhaltlichen Gestaltung der Webseiten. Hierzu bietet NOF eine Werkzeugleiste an, wie man sie in ganz ähnlicher Form auch von Texteditoren oder Zeichenprogrammen her kennt.

Die fraglos am häufigsten benutzten Elemente werden das Text- und das Bildobjekt sein. Fügen wir also probeweise ein Bild auf unserer Homepage ein. Die Verfahrensweise ist wieder sehr simpel, wie Bild 27 zeigt. Man wähle das Bildelement aus der Werkzeugleiste aus, klicke anschließend auf den Layoutbereich der zu bebildern Seite und ...



Bild 28: Per Dialogbox erfolgt die Auswahl von Bildelementen.

... ein Bildrahmen wird erzeugt, woraufhin sich sofort ein Dialogfenster (Bild 28) öffnet und zur Auswahl irgendeiner x-beliebigen Bilddatei von der Festplatte auffordert. Das macht Sinn, denn was sollte man mit einem „leeren“ Bildrahmen ansonsten auch tun?! Das so definierte Bild wird um-

gehend in seinen richtigen Proportionen auf der Entwicklungsoberfläche angezeigt und kann mit der Maus frei auf dem Formular positioniert werden.

Ähnlich funktioniert dies bei Text- und sonstigen Gestaltungselementen, die ebenfalls per „Click & Point“ auf dem Layoutbereich der Seite angeordnet werden können.



Bild 29: Bilder, Texte und andere Objekte lassen sich frei positionieren.

■ Publik sein ist alles

Die Website steht? Inhalte komplett? Design hervorragend? Gut! Dann muß die gesamte Site ja nur noch ins Internet hochgeladen werden. Auch hierfür bietet NOF Hilfestellung an. Nach dem Anwählen der Option „Publizieren“ beginnt der endgültige Generierungsprozeß.

Von der „Voransicht“-Option unterscheidet er sich vor allem dadurch, daß alle bisherigen lokalen Pfadangaben, z.B. für Bild- oder Sounddateien, nun in Absolutangaben umkodiert werden, die dann im WWW auch auf die korrekten „Lagerstätten“ dieser Objekte verweisen.

■ Wo gibt's denn das?

NOF hat natürlich seinen Preis. Doch da hätte ich einen Tip: Bereits für 0,39 DM/Monat gibt's beim Provider PureTec 2 MB Webspace zum Visitenkartentarif – NOF inklusive! URL? www.puretec.de. Die Nutzungslizenz für NOF ist jedoch an den Kundenstatus bei PureTec geknüpft.



Bild 30:
Na, sieht unsere Site nicht schon nach wenigen Minuten ganz passabel aus? Ähnlichkeiten mit lebenden oder bereits verstorbenen Buntstift-Anspitz-Agenturen sind nicht beabsichtigt und rein zufällig. :-)

701YGF – im Zeichen deutsch-jemenitischer Freundschaft

DOMINIK WEIEL – DL5EBE

Die bis dato letzten größeren Aktivitäten aus dem Jemen liegen schon viele Jahre zurück: 701AA, die DXpedition durch Prinz Mohamed Y. Al-Sabah von Kuwait, 9K2CS, und Gefolge fand 1990 statt. Sie umfaßte nur SSB-Betrieb auf den klassischen Bändern. 701A im Jahre 1996 durch Franz, DJ9ZB, und Zorro, JH1AJT, hatte zwar deutlich mehr QSOs, wurde aber leider nicht für das DXCC anerkannt; angeblich war die Lizenz von der falschen Behörde ausgestellt.

So freuten sich unzählige Funkamateure über die jüngste Expedition 701YGF, die im April dieses Jahres stattfand.

Es ist Mitte April, und unter uns zieht das satte Grün des Niltals mit seinen fruchtbaren Feldern vorüber, ein scharfer Kontrast zum Ocker der umgebenden Wüste. Wir befinden uns gerade im Landeanflug auf Kairo, doch unser eigentliches Ziel liegt noch mindestens zwei Flugstunden weiter im Südosten, mitten im tiefsten Arabien: Sanaa, Hauptstadt des Jemen und Perle Arabiens. Und nun sitzen wir hier im Flieger und keiner von uns kann so richtig glauben, daß es Wirklichkeit geworden ist: Wir sind auf DXpedition zu einem der seltensten DXCC-Gebiete der Erde – 70!

■ Ein Fuß in der Tür

Die Idee einer DXpedition in den Jemen geht auf Franz' Initiative zurück, der beruflich im Auftrag einer renommierten deutschen Ölfirma schon häufig im Jemen zu tun hatte. Dabei konnte er wichtige Kontakte auf wirtschaftlicher und politischer Ebene knüpfen, die ihm bei seinen Bemühungen um die Erteilung einer Amateurfunklizenz zugute kamen. Und so fieberten wir bei jeder Geschäftsreise mit, ob man Franz wohl entgegenkommen würde und sich die dem Amateurfunk über viele Jahre verschlossenen Türen endlich öffneten.



Ende März geschah dann das schier Unmögliche: Franz, DK1II, hatte tatsächlich die Zusage für eine Amateurfunkaktivität! Nun galt es, in Windeseile eine DXpedition zu organisieren, die der weltweiten und immensen Nachfrage nach 70-QSOs gerecht werden könnte. Da Franz, Bernd und Dominik ein eingespieltes Contest-Team, erfahrene Telegrafie-Operatoren und darüber hinaus Mitglieder des High Speed Clubs sind, beschlossen wir, daß dies eine DXpedition unter der Flagge des HSC werden sollte!

Doch natürlich sollte auch der Telefoniebetrieb in SSB nicht zu kurz kommen. Und so gelangte Hawa, DK9KX, ein erfahrener DXpeditionär, ins Spiel, der versprach, sich bevorzugt dem Fone-Betrieb zu widmen. Wir waren darüber wirklich sehr erfreut.



Die QSL-Karte von 701YGF zeigt eine Stadtansicht von Sanaa

Wir, das sind Franz, DK1II, Bernd, DJ7MG, Hawa, DK9KX, und Dominik, DL5EBE. Bis auf Franz verfügte keiner von uns über persönliche Erfahrungen in einem arabischen Land, und so hatte jeder seine eigenen Vorstellungen, was uns im Jemen erwarten würde.

Immer wieder wurde der alte Dumont-Reiseführer durchgeblättert; es schien, als unternehmen wir eine Zeitreise ins Mittelalter. Würde es dort überhaupt Strom geben? Eines war klar, wir waren unterwegs in Tausend und einer Nacht, und es hätte uns nicht gewundert, wenn es auf Sanaa Airport auch noch einen Landeplatz für fliegende Teppiche geben würde. Aber noch einmal zurück zum Anfang, wie kam es eigentlich zu diesem Unternehmen?

Das 701YGF-Team (v.l.n.r.): Dominik, DL5EBE, Hawa, DK9KX, Bernd, DJ7MG, und Franz, DK1II.



Aufgrund der politischen Situation betrachtete man Amateurfunk in diesem Land lange Zeit als Sicherheitsrisiko. Im geeinten Jemen wird immerhin über eine offizielle Regelung des Amateurfunks nachgedacht; die Erarbeitung einer entsprechenden Gesetzesgrundlage befindet sich (ähnlich wie in Bhutan, s. Beitrag im FA 9/00) in der Vorbereitung. Uns war also klar, daß eine mögliche Amateurfunkaktivierung des Landes nur im Rahmen einer Sondergenehmigung stattfinden konnte.

Außerdem wollte Hawa noch RTTY machen sowie das 6-m-Band aktivieren und auch noch die dafür erforderlichen Geräte mitnehmen. Wir anderen könnten im Ergebnis dieser Unterstützung später um so mehr „in die Paddles kloppen“.

■ Keine ernst zu nehmende DXpedition ohne Übergepäck

Jetzt mußte „nur noch“ die Ausrüstung zusammengestellt werden. Da die drei CW-OPs jeweils einen IC-735 besaßen, wurden

diese robusten und äußerst QRQ-tauglichen Geräte eingepackt, dazu zwei IC-706 von Hawa, diverse Schaltnetzteile und zwei Laptops für die Logführung mit dem Programm CT. Franz von der „Life-is-too-short-for-QRP-Fraktion“ mußte natürlich auch seine Röhrenendstufe mitnehmen, die uns viele Kilos zusätzlich bescherte. Besser war es schon, denn wir wollten ja möglichst laut zu hören sein.

Blieb nur noch die Antennenfrage zu klären. Eine R7-Vertikalantenne für 10 bis 40 m kam zum Gepäck, Hawas 6-m-Yagi und Dipole für 40, 80 und 160 m. Eine kurze Rücksprache mit diversen DXpeditionären ergab, daß sich Titanex-Antennen bei solchen Unternehmen hervorragend bewährt hatten. Und so kam es, daß uns Titanex mit zwei LP5-Antennen, Logperidiodics für 10 bis 20 m inklusive WARC-Bändern, sponserte. Diese leichten Antennen kamen gleich in flugfreundlicher Verpackung und leisteten uns ganz hervorragende Dienste. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Titanex für die Unterstützung!

Mitte April trafen wir dann, wie sich zeigte, mit etwa 190 kg Gepäck am Flughafen Köln ein. Beim Check-in wurden die Gesichter immer länger, denn die Waage brachte jedes Kilo erbarmungslos ans Licht. Allein die Zargeskiste mit der Endstufe, den unzähligen Kabeln, Netzgeräten und diversem Kleinkram war so schwer, daß sie selbst zwei Leuten nur mit größter Mühe heben



Unser Fahrer Hussein, ein typischer Jemenit: Kopftuch und Jambiya, der kunstvolle Krummdolch, gehören zum traditionellen Outfit und sind Statussymbol. Hinter der dicken Backe verbirgt sich eine gute Portion Qat. Das sind Blätter des gleichnamigen Strauchs mit anregender Wirkung.



Traumhafte Kulisse des alten märchenhaften Sanaa, Hauptstadt des Jemen

konnten. Betretene Blicke. Doch die Lufthansa hatte großes Verständnis für unser völkerverbindendes Projekt und räumte uns ein großzügig bemessenes Limit an Freigepäck ein. Im Nu strahlten alle Gesichter, die erste große Hürde war genommen. Danke Lufthansa!

Über Frankfurt und Kairo flogen wir nun also unserem großen Ziel entgegen, und jeder träumte auf seine Weise. Doch das nächste Hindernis war spätestens bei der Ankunft im Jemen zu überwinden. Würde man uns mit all unserem technischen Gepäck überhaupt einreisen lassen? Franz war der einzige, der gelassen blieb; schließlich wußte er mehr als wir. Außerdem hatte Bernd doch seine Vision, daß wir tatsächlich eine Genehmigung zum Funken bekommen würden. Was sollte denn da noch schiefgehen?

■ Unser Zielland

Der Jemen (Präfix 7O, CQ-Zone 21, ITU-Zone 39) liegt im Süden der Arabischen Halbinsel und ist ein Land mit gewaltigen Gebirgszügen von über 3500 m Höhe. Mit ungefähr 550 000 Quadratkilometern ist dieses Land nahezu anderthalb mal so groß wie Deutschland, zählt aber nur rund 16 Millionen Einwohner, von denen fast die Hälfte unter 15 Jahren alt sind. Die Grenze zu Saudi-Arabien im Nordosten ist erst vor wenigen Monaten vertraglich festgelegt worden und deshalb auf der Karte auch noch nicht mit ihrem gültigen Verlauf eingezeichnet. Im Osten grenzt der Jemen an das Sultanat Oman.

Die Gebirgszüge des Hochlandes bilden, von der Küstenebene des Roten Meeres ansteigend, eine hohe West-Ost-Barriere, an der sich die wasserreichen Wolkenmassen aus dem Westen stauen, abregnen und dadurch die uralten, an den steilen Berghängen mittels Terrassen angelegten Äcker in grüne Paradiese verwandeln.

Die Geschichte des Jemen reicht bis ins alte Reich der Sabäer 1000 v. Chr. zurück. Das Land wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein von verschiedenen islamischen Dynastien regiert. Im Jahre 1962 entledigte sich die Arabische Republik Jemen im Norden durch eine Revolution der mehr als tausendjährigen Herrschaft der Imame. Im Süden entstand nach der britischen Kolonialherrschaft und einem erbittert geführten Freiheitskampf die Sozialistische Volksrepublik Jemen. Am 22.5.1990 erfolgte die Vereinigung von Nord- und Südjemen zur Republik Jemen.



Kann man sich nach der Betrachtung dieser stimmungsvollen Straßenszene aus der Altstadt von Sanaa mit ihren für arabische Städte typischen Ständen, an denen meist in Handarbeit hergestellte Waren feilgeboten werden, noch jemand vorstellen, daß man 7O1YGF für Piraten gehalten hat?



Betretene Blicke auf die 190 kg Ausrüstung am Kölner Flughafen. Doch das freundliche Entgegenkommen der Lufthansa läßt sämtliche Sorgen verfliegen!

Zollkontrolle am Flughafen von Sanaa zu nächstlicher Stunde und ein Moment totaler Anspannung – wird man uns wirklich mit unserer Ausrüstung einreisen lassen?

Einen Großteil seiner Deviseneinnahmen verdankt das Land seinen Erdölvorkommen.

Die deutsch-jemenitischen Beziehungen sind traditionell sehr gut. Über diverse Förderprojekte beteiligt sich Deutschland am strukturellen Aufbau des Landes. Zu einer besonderen Verbundenheit Jemen und Deutschland führt zudem noch eine weitere Gemeinsamkeit: die Wiedervereinigung zweier einst getrennter Landesteile!

Manche heutigen Amtsträger haben sogar in Deutschland studiert, und so war unsere Freude besonders groß, als uns der Direktor des Ministeriums für Post und Telekom, Herr Abdulkader, in perfektem Deutsch von den Bemühungen berichtete, dem Amateurfunk im Lande eine offizielle Grundlage zu geben.

■ Ankunft

Um Mitternacht landeten wir in Sanaa und wie zu erwarten erregte unsere Funkausrüstung besondere Aufmerksamkeit. Doch war man bereits auf unsere Ankunft vorbereitet, Einreise und Zollkontrolle gingen zügig vonstatten. Wir erfuhren, daß wir zu einem späteren Zeitpunkt eine schriftliche Funkgenehmigung bekommen würden, aber am dafür vorgesehenen Standort unter dem Rufzeichen 7O1YGF, Yemen German Friendship, schon mit dem Funkbetrieb beginnen dürften.

Da zu dieser Zeit die Vorbereitungen für das zehnjährige Jubiläum der Wiedervereinigung am 22.5.2000 auf Hochtouren liefen, fand unsere DXpedition sowohl unter dem Zeichen der Wiedervereinigung als auch der deutsch-jemenitischen Freundschaft statt. Und wir konnten die Welt über dieses besondere Ereignis informieren.

Im neueren Viertel Sanaas bezogen wir mit unserer Gruppe im Hotel eine komplette Suite, die uns während unseres Aufenthalts in Sanaa als Ruhezone diente. Unser eigentlicher Standort lag einige Autominuten vom Hotel entfernt im Botschaftsviertel, wo uns eine Öl-Servicefirma ein komplettes Büro als Shack zur Verfügung stellte. Ganz zu-



Hawa, DK9KX, handelt souverän den Betrieb in SSB und RTTY. Mit seinem stets wachsamen Ohr für 6 m nutzte er jede Bandöffnung aus und beglückte viele DXer in Asien.

Bernd, DJ7MG, hat seine Stellung für die höchsten QSO-Raten gefunden!

fällig stand auf dem Gelände auch noch ein verwaister Versa-Tower, auf dem wir eine der LP5-Antennen montierten.

Unser Shack war im Nu eingerichtet, und mit der schnell aufgebauten R7 machte Franz das erste offizielle QSO, während auf dem Flachdach die weiteren Antennenarbeiten vorangingen, um auch bald mit der zweiten Station den Betrieb aufzunehmen. Damit zwei Stationen stets gleichzeitig in der Luft sein konnten, funkten wir im Schichtbetrieb. Unsere Strategie war, zunächst die höheren Bänder zu bedienen, um so möglichst vielen DXern die Gelegenheit zu einem QSO mit uns zu geben. Erst in der Schlußphase sollte nachts dann eine Station auf den niederfrequenten Bändern funken, während die andere den DX-Betrieb auf dem Band mit den besten Ausbreitungsbedingungen aufrechterhielt.

Da Europa den ganzen Tag mit Vollanschlag zu hören war, nutzten wir die Öffnungen nach Japan und den USA konsequent, um auch den dortigen Interessenten eine wenigstens einigermaßen adäquate Chance zu bieten. Um auch die ganz leisen Stationen nicht zu überhören, mußten wir den Split-Bereich manchmal ausdehnen, was einige besonders ungeduldige OMs offenbar nicht schätzten. Die leisen CW-Stationen aber waren dafür über ein QSO mit uns überglücklich.

Die ersten Pile-Ups unter 7O1YGF waren einfach unglaublich; toll und frustrierend zugleich, denn man hatte große Mühe, aus dem Chaos überhaupt zusammenhängende Rufzeichen zu entziffern. Die QSO-Rate blieb so zunächst dementsprechend gering. In SSB dieselbe Situation. Doch nach einiger Zeit hatte jeder von uns seinen Rhythmus und seinen Stil gefunden; die QSO-Rate stieg zur allgemeinen Zufriedenheit prächtig an.

Jeden von uns konnte man wohl an seiner besonderen Art erkennen, das Pile-Up abzarbeiten; später wurde man manchmal gleich mit Namen angesprochen. Da der Jemen, 7O1A ausgenommen, zuvor noch nie auf den WARC-Bändern aktiviert worden war, erreichte der Andrang hier ein ganz besonderes Maß. Die letzten RTTY-Akti-





Einen besseren Standort als den Versa-Tower unseres Standortes hätte die zweite LP5 wohl kaum finden können.

Ein Blick auf das Flachdach und die Antennen von 701YGF: sichtbar die 6-m-Yagi, LP5 und R7, nicht zu erkennen sind die zweite LP5 auf dem Versa-Tower und der Doppeldipol für 40 und 80 m.



vitäten lagen ebenfalls bereits einige Jahre zurück, so daß Hawa viele Anhänger dieser Betriebsart zufriedenstellte.

Parallel zu den laufenden Pile-Ups achteten wir stets auf 6-m-Signale. Günstige Bedingungen herrschten hier meistens am späten Vormittag, allerdings nur nach Asien. Auf 6 m gelangen Hawa und Bernd als Highlights VR2 und V73.

Leider erwiesen sich gegenseitigen Beeinflussungen der beiden Kurzwellenstationen doch als zu erheblich, so daß die Endstufe nur in Ausnahmefällen zum Einsatz kam. Das erschien allerdings nicht weiter tragisch, denn die Ausbreitungsbedingungen zeigten sich von ihrer guten Seite, so daß 100 W völlig ausreichten.

Zwischendurch testeten wir die Bedingungen auf den niederfrequenten Bändern, doch starkes Prasseln und kaum lesbare Signale ließen uns immer wieder schnell zu den höheren Bändern zurückkehren. Später stellte sich heraus, daß die R7 beschädigt worden war. Mit dem Aufhängen der Dipole klappte es dann auch auf 40 m besser.

Die CW-Betriebstechnik der Europäer war ausgesprochen gut, was besonders in dieser Betriebsart sehr hohe QSO-Raten zuließ. Hier sei insbesondere auch einmal die gute CW-Ausbildung der Osteuropäer lobend erwähnt; mit ihnen machte das Funken wirklich sehr großen Spaß.

■ Quertreiber

Am zehnten Tag kam Franz mit ernster Miene ins Shack: Was ihm mitgeteilt worden war, enttäuschte uns zutiefst. Offensichtlich hatten wir uns mit unserer DXpedition nicht nur Freunde gemacht. Beim Ministerium für Post- und Telekommunikation hatte man sich per Telefon und Fax nicht nur nach unserer Legalität erkundigt, sondern diverse „OMs“ protestierten da-

neben noch, daß wir aus dem Jemen funken durften, wo doch ihr eigener Wunsch nach einer Funkgenehmigung abschlägig beschieden worden sei! Darunter befanden sich auch Anrufer aus Deutschland und Österreich.

Anstatt die Freude mit uns zu teilen, eine Aktivität unter dem symbolträchtigen Rufzeichen 701YGF durchführen zu können, wurde auf diese Weise bei den zuständigen Behörden eine erhebliche Verunsicherung ausgelöst, was die Erteilung unserer Sondergenehmigung stark gefährdete.

Wir wurden daher freundlich gebeten, unseren Funkbetrieb einzustellen; die schriftliche Bestätigung sollte dann in Kürze erfolgen. Das letzte QSO lief schließlich mit DL1JE, Klaus aus Remscheid. Niemand im Jemen hatte solche Proteste erwartet, denn schließlich sollte unsere Aktivität der Wiedereinführung des Amateurfunks dienen. In diesem Sinne hat 701YGF eine komplette HF-Station in Sanaa zurückgelassen, die als Grundstock für eine erste Klubstation dienen soll.

■ Danke

Wir möchten an dieser Stelle all jenen danken, die tatkräftig zum Erfolg von 701YGF beigetragen haben: Deutsche Botschaft Sanaa, Preussag Energie, Halliburton, Titanex, EUDXF, DF3KX, DF7HJ, DJ9ON, DK2KZ, DL3KDV und K2EWB sowie unseren vielen Freunden im Jemen.

Mit 34 460 QSOs hat diese 100-W-DXpedition gewiß ein hervorragendes Resultat erzielt. Über die zahlreichen positiven Rückmeldungen sowohl während der DXpedition, als auch anschließend per E-Mail oder als Vermerk auf den QSL-Karten haben wir uns wirklich sehr gefreut. Ein großes Dankeschön geht auch an den Theuberger Verlag, der uns mit dem Druck der wunderschönen QSL-Karten unterstützte, die mit dem herrlichen Blick über die geschichtsträchtige Altstadt von Sanaa einen kleinen Ausschnitt unseres Jemen-Abenteuers wiedergeben. Dank auch an unsere QSL-Manager August, DJ3XD (CW), und Hawa, DK9KX (SSB, RTTY), die bereits mit dem Versand der 701YGF-QSLs begonnen haben.

Unseren Freunden im Jemen danken wir für die besondere Gastfreundschaft und den Behörden für die Erlaubnis, daß wir aus dem Jemen funken durften. Das 701YGF-Team möchte dem jemenitischen Volk auch an dieser Stelle zum zehnjährigen Jahrestag der Wiedervereinigung gratulieren und ihm für den weiteren Weg, bei dem der Amateurfunk bestimmt eine wichtige, völkerverbindende Rolle spielen kann, alles Gute wünschen.

QSO-Statistik				
Band	CW	SSB	RTTY	ges.
7 MHz	844	–	–	844
10 MHz	592	–	–	592
14 MHz	4576	2258	–	6834
18 MHz	4495	2914	–	7409
21 MHz	5457	2116	151	7724
24 MHz	3387	1166	–	4553
28 MHz	3279	2061	1115	6455
50 MHz	49	–	–	49
Summe	22679	10515	1266	34460



Den Aufbau einer LP5-Antenne sollte man zuvor geübt haben. Die geringe Masse, flugfreundliche Verpackung und hohe Effizienz jedoch machen diese Fünfband-Antenne der Firma Titanex zu einer hervorragenden Lösung für DXpeditionen.

Fotos: DL5EBE

Mit DSP satt und 200 Watt: Yaesu Mark-V FT-1000MP

Dipl.-Ing. BERND PETERMANN – DJ1TO

Nach reichlich drei Jahren hat Yaesu seinem Spitzengerät für den besonders anspruchsvollen Funkamateurl, FT-1000MP, zum Mark-V FT-1000MP „aufgebohrt“. Das geschah bei weitgehend unverändertem äußeren Design. Doch beschränken sich die Neuerungen selbstverständlich nicht auf die im Titel genannten. Schauen wir also, was sich die Entwicklungsingenieure einfallen ließen.

Auf den ersten Blick läßt der Mark-V seinem Stammvater sofort erkennen, das Gerät beruht ja auf einem bewährten Konzept. Weil dieser Bericht deshalb über weite Strecken die Ausführungen zum FT-1000MP [1] wiederholen müßte, sei darauf verzichtet und das nachfolgende statt dessen als Ergänzungslektüre zum Ur-Beitrag verstehen, den Sie, wie die anderen FA-Testberichte, als PDF-File auf unserer FUNKAMATEUR-Homepage finden. Ein so leistungsfähiges Gerät wie der Mark-V erschließt sich übrigens nicht mehr intuitiv. Für eine optimale Nutzung sind

anzeige, so daß der Nutzer das stabile und übersichtliche DIN-A4-Referenzblatt in Reichweite behalten sollte. Das Finden der numerisch geordneten Menüpunkte stellt dann kein Problem mehr dar.

Mit 200 W in der Powerklasse

Bald nachdem der FT-1000MP auf den Markt kam, verschwand der FT-1000D, bis dato Flaggschiff von Yaesu, aus dem Angebot. Der Mark V bringt wieder den Anschluß.

Er liefert ebenfalls 200 W HF-Ausgangsleistung und schließt damit eine Lücke im

Yaesu-Angebot gegenüber den vergleichbaren TS-950SDX und IC-775DSP mit internem Zweitempfänger.

Das Endstufenmodul enthält nun zwei Power-MOSFETs BLF 147 im Gegentakt, die von einem Treiber mit dem ebenfalls Power-MOSFET BLF 145 sowie einem bipolar mit einem 2 SC 2166 bestückten Vortreiber angesteuert werden. Die Endstufe arbeitet durch die MOSFETs sehr linear (min. 31 dB IM-Abstand 3. Ordnung), braucht dafür aber 30 V Betriebsspannung und mehr Kühlung, so daß der Mark-V oben große Kühlfächer erhielt und das separate Netzteil PS-29 (Bild 2) zum Lieferumfang gehört. Simpler Kfz-Akkubetrieb ist deshalb nicht mehr möglich.

Um dem FET-sauberen Sendesignal noch eins drauf zu setzen, besteht zudem die Möglichkeit, die Endstufe im A-Betrieb arbeiten zu lassen. Sie zieht dann konstant 10 A für max. 75 W Ausgangsleistung, erreicht dabei aber einen IM-Abstand 3. Ordnung von typisch 50 dB, was für die Ansteuerung einer üblichen Linearendstufe ausreicht und auch dann noch zur Linearität des Gesamtsystems beiträgt.

Empfängereingang

Ganz besondere Beachtung kommt bei solch einem Spitzengerät guten Empfangseigenschaften auch unter ungünstigsten Bedingungen zu. Dazu gehören bestmögliche Immunität gegenüber besonders starken Signalen und eine ausgezeichnete sowie dabei den Bedingungen bequem anpaßbare Selektion.

Schon der FT-1000MP leistete sich keine unnötig hohe Vorverstärkung, die zu Lasten der Intermodulationsfestigkeit gegangen wäre. Mit der Breitband-HF-Vorstufe, „flat“ braucht der Mark-V für S 9 (Mitte des Pegelbereichs für dieses Segment) gerade etwa 50 µV. Per IPO-Taste (Intercept Point Optimization) läßt sich die Vorstufeneinheit umgehen, bei dann evtl. dennoch verbleibenden Schwierigkeiten das 6-, 12- oder 18-dB-Dämpfungsglied einfügen. Wählt man im Menü „tuned“ für den Vorverstärker, arbeitet im 1,8- bis 7-MHz-Band eine kaum verstärkende bandselektive bzw. für 24 und 28 und 29 MHz eine höherverstärkende Stufe, vgl. Tabelle auf S. 1310.



Bild 1: Die Frontansicht des Mark-V FT-1000MP läßt auf den ersten Blick kaum einen Unterschied zur Urversion erkennen.

Fotos: Yaesu (2), TO (6)

das eingehende Studium des ausführlichen Handbuchs, das in deutsch und englisch beliegt, sowie einiges Probieren anzuraten. Leider fußt das in der Wichtung von einzustellenden Parametern optimierte Menüsystem (so sind fünf Punkte auch per Kurzwahl erreichbar) immer noch auf einer kryptischen achtstelligen Siebensegment-

Bild 2: Der auf 200 W erhöhten HF-Ausgangsleistung geschuldet ist das im Lieferumfang enthaltene, allerdings doch nicht ganz Mark-V-design-konform gearbeitete Beistell-Netzgerät FP-29, das neben 13,8 V 30 V/14,5 A liefert.

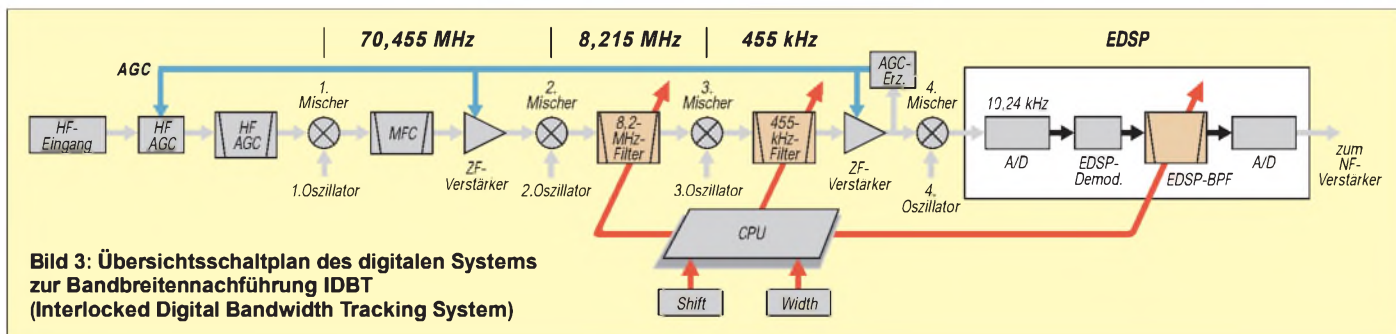


Bild 3: Übersichtsschaltplan des digitalen Systems zur Bandbreitennachführung IDBT (Interlocked Digital Bandwidth Tracking System)



Bild 4: Der Jog-Shuttle-Knopf bekam Unter-mieter, links und rechts oben zwei runde Tas-ten für die Aktivierung von VRF (HF-Vorab-stimmung) und IDBF (gekoppelte digitale Bandbreiteneinstellung). Das erlaubt während des Über-das-Band-Drehens schnellen Zu-griff zu diesen wichtigen Funktionen.

Um insbesondere weiter von der Nutzfre-quenz entfernten extrem starken Störsig-nalen entgegenzutreten, steht neu ein zwei-kreisiger, abstimmbarer Preselektor, VRF (Variable RF Front-End Filter) genannt, zur Verfügung. Er ist unmittelbar hinter dem Dämpfungsglied angeordnet und funk-tioniert innerhalb der Amateurfunkbänder 20 bis 160 m. Er schützt vor Beeinträch-tigungen durch z.B. starke Rundfunksen-der oder auch Signale bei Mehrbandbetrieb einer Expedition, namentlich solchen, die noch in das dem Afu-Band zugeordnete der elf diodengeschalteten Suboktav-Eingangs-filter passen.

Um beim Preselektor jede Nichtlinearität zu vermeiden, wird er, ebenso wie das Dämpfungsglied, mit Relais umgeschaltet.

■ Empfänger-ZF und -DSP

Um im weiteren Signalverlauf eine ad-äquate Nahselektion zu erreichen, verfügte schon der FT-1000MP in der 2. (8,215 MHz) und 3. ZF (455 kHz) über Filter gleicher Bandbreite.

Wer ein Spitzengerät wie den Mark-V er-wirbt, tut gut daran, neben den standard-mäßig eingesetzten 2,4-kHz- und 500-Hz-Filtern zumindest zwei der optionalen Fil-ter nachzubestücken. Das 2-kHz-Filter er-laubt dann auch 2 kHz breites Hören in CW; sonst schränkt der Demodulator die obere mögliche CW-(NF-)Frequenzgrenze auf etwa 1,5 kHz ein. Verzicht auf die digi-tale Demodulation mit ihrer NF-Bandbrei-tenbeschränkung ist wenig sinnvoll, weil sie auch das ZF-Breitbandrauschen elimi-niert.

Für Telegrafisten ist nach wie vor wohl auch das 500-Hz-CW-Zusatzfilter für den Zweitempfänger unverzichtbar.

Auf der vierten ZF-Ebene 10,24 kHz, greift dann noch die DSP (bei Yaesu EDSP, En-hanced Digital Signal Processing), wieder-um mit der gleichen Bandbreite. Die Grafik auf unserem Titelbild verdeutlicht das Prin-zip der paßgenau kaskadierten Selektion; das Nutzsignal wird sozusagen durch die



Bild 5: Einziger Rückfront-Unterschied zwi-schen Mark-V und nicht Mark-V: Netzbuchse sowie Sicherungselement fielen weg, und die 13,8-V-Standardbuchse wich einer ihr zwar sehr ähnlich aussehenden, ebenfalls sechspoligen, aber zu ihr doch verwechslungssicheren ande-ren Stromversorgungsbuchse.

drei in einer Achse befindlichen Fenster ge-schossen; alles außerhalb der gewählten Bandbreite rigoros abgeschnitten. Dieses System entlastet die ZF-Lagen 3 und 4 be-reits weitgehend von starken Signalen. Ganz so ideal läßt sich die Sache bei Nut-zung des ZF-Paßbandeinstellung nicht mehr an. Letztere beruht ja darauf, daß man die Filterkurven der 2. und 3. ZF mittels der Frequenzen des 2. und 3. Oszillators (ge-geneinander) verschiebt. Die verbleibende „Fensteröffnung“ läßt sich mittels der Stel-ler Shift und Width verschieben und ver-



Bild 7: In dieser Frontplattenpartie dokumen-tiert sich zunächst die verbesserte Bedienung der DSP-Filter. Die vier DSP-Filterbandbreiten für Data sowie 60, 120 und 240 für CW sind nun bequem zugänglich, ebenso vier Grade der DSP-Rauschverminderung, die sich als durchaus genügend erwiesen. Daneben nun, bedientechnisch ja auch dazugehörig, die Tas-ten für die drei Kontur-Filter (früher ein Dreh-schalter auf der rechten Frontseite); eine Mehrfarb-Leuchtdiode zeigt dabei, welches eingeschaltet ist. Links unten ist zu erkennen, daß die Steller für die ZF-Verstärkung und die Lautstärke des Zweitempfängers vertauscht wurden. Die rechte orange Taste schaltet jetzt statt der User-Einstellung den A-Betrieb der Endstufe beim Senden ein.



Bild 6: Markantester äußerer Unterschied zwi-schen Vorläufer und dem Mark-V sind vier die-ser markigen Kühlkörper auf der linken hinde-ren oberen Gehäusefläche zur Abführung der in der 200-W-Endstufe anfallen Verlustwärme. Übriges tut ein in Richtung Front angeordneter breiter, aber leiser Querstromlüfter.

kleinern, um bei der bildlichen Darstellung zu bleiben. Dabei wird nun vom Empfän-gereingang gesehen, gewissermaßen ein Teil des Sperrbereichs des Filters in der 3. ZF sichtbar, und auch die andere Flanke des Filters in der 2. ZF erfährt durch das in der 3. ZF keine Versteilerung mehr.

Hier setzt nun das digitale System zur Band-breitennachführung (IDBT, Interlocked Di-gital Bandwidth Tracking System) an. Es fügt dahinter auf Wunsch ein DSP-Bandfil-ter der 4. ZF ein, dessen Durchlaßbreite und -lage der Mikroprozessor exakt an die der



Bild 8: Die meisten weiteren Veränderungen zeigen sich im rechten Frontplattenabschnitt. Es wurde etliches vertauscht, die Störaus-tasterbedienung wanderte bis auf den Ein-schalter in die Menüebene, um u.a. Platz für die minimierte ZF-Filterumschaltung (wozu auch ein 250-Hz-Filter in der 3. ZF mit einem 2,4-kHz-Filter in der 2. kombinieren?) zu schaffen. Auch das Antennenabstimmgerät hat nur noch eine Taste. Vor allem stehen jetzt zwei große, separate, griffige Knöpfe für die Bedienung der Bandbreitenverstellung zur Ver-fügung. Eine zusätzliche Leuchtdiode signali-siert, ob dabei zusätzlich die IDBT wirksam ist. Oben rechts schließlich avancierte der Spei-cherauswahlknopf (nun dafür zu drücken) zum Einstellorgan für den neuen Preselektor.

Paßbandeinstellung angleicht, so daß wieder sehr steile Flanken vorliegen. Eine separate Einstellung entfällt, und man kann die Breite und Lage des Empfangskanals sehr komfortabel den konkreten Bedingungen anpassen, d.h. nur so viel einengen wie unbedingt erforderlich.

Allerdings wirkt der Width-Steller solo nicht etwa einfach als symmetrische Bandbreitenverringern, sondern verschiebt, nach links gedreht, die untere Flanke nach oben, nach rechts gedreht, die obere nach unten, was ja gar nicht so unpraktisch ist, sich jedoch im oberen bzw. unteren Seitenband gegensätzlich auswirkt.

Der Shift-Steller verschiebt zwar die Durchlaßkurve bis zur 3. ZF, ebenfalls je nach Seitenband gegensätzlich wirkend, nach rechterum nach oben bzw. umgekehrt, doch begrenzt die DSP-Demodulation die NF-Bandbreite so, daß in jedem Fall unterhalb etwa 200 Hz bzw. oberhalb 2,9 kHz fürs Ohr Schluß ist, nicht aber für die Regelung.

■ AGC-Erzeugung in der 3. ZF

Der gerade geschilderte Umstand gehört zu einer Reihe von Fällen, in denen die DSP-Bandbreite unter der des Analogteils bis zur

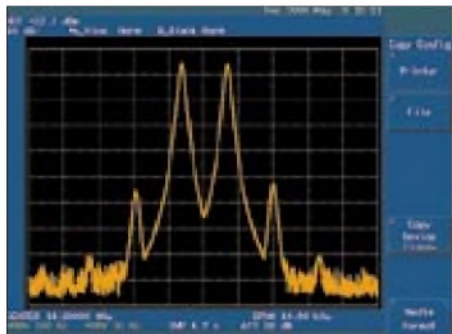


Bild 10: Demo-Beispiel eines Zweitonsignals von Yaesu für das bei A-Betrieb des Mark-V FT-1000MP mögliche saubere Sendesignal (etwa 50 dB IM-Abstand 3. Ordnung)

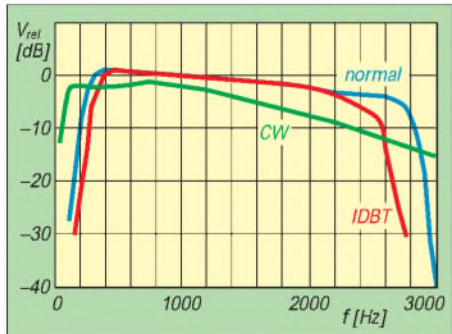


Bild 12: Die NF-Durchlaßkurve für CW zeigt einen sinnvollen Abfall zu hohen Frequenzen, der in dieser Ausdehnung nur ohne digitale Demodulation zu erfassen ist (sonst dadurch eingengt). Evtl. zu beachten ist er, wenn man mit 2-kHz-Zusatzfilter CW breit hört. Die beiden anderen Kurven geben die Durchlaßkurven mit digitaler Demodulation (per Menü gewählt: 300 Hz bis 2800 Hz) mit und ohne eingeschaltete IDBT wieder.

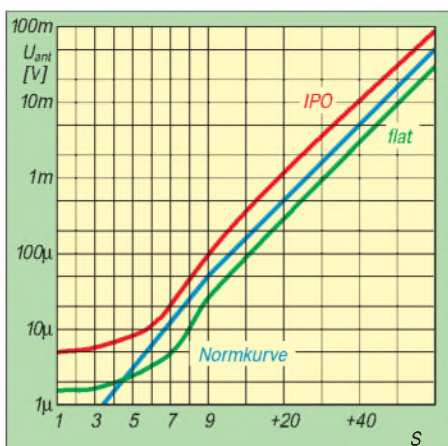


Bild 9: Der Verlauf der S-Meter-Kurve ähnelt der des FT-1000MP, unter S 9 zu steil, dann gegen S 1 viel zu flach. Zwischen S 9 und S 9 +60 dB dagegen könnte man nun fast Pegelunterschiede damit messen – wenn es ein Analoginstrument wäre.

3. ZF liegt. Da der Dynamikbereich der 4. ZF 10,24 kHz mit der DSP wohl nicht die des vorgelagerten Analogteils erreicht, blieb es dabei, die Regelspannungserzeugung nach der 3. ZF anzusiedeln und damit die 4. ZF vor Übersteuerung zu schützen. Das muß man wissen, um sich nicht zu wundern, daß das S-Meter, z.B. bei schmal-

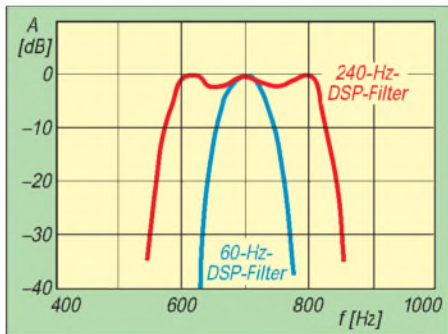


Bild 11: Die gemessenen Durchlaßkurven von zwei der drei DSP-CW-Filter mit 60 bzw. 240 Hz Nennbandbreite, die sich jetzt bequem auf der Frontplatte schalten lassen.

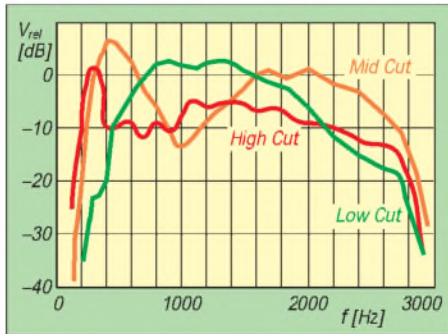


Bild 13: Überraschende Kurvenformen offenbaren die drei „Contour“-Filter, die lapidar Low, Mid und High Cut heißen. Laut Handbuch sind sie in Tausenden Stunden im praktischen Funkbetrieb ausgetüftelt worden. „Wundern Sie sich nicht, wenn das Signal plötzlich aus dem Hintergrundrauschen springt“, so das Handbuch, obwohl „es sehr schwer ist, vor auszusehen, welche Wahl das Signal/Rausch-Verhältnis am stärksten verbessert.“

bandigem CW-Empfang unter Nutzung des DSP-Auto-Notchfilters S 9 oder mehr anzeigen kann, obwohl man nichts hört und das Nutzsignal entsprechend heruntergeregelt wird. Im praktischen QSO-Betrieb treten solche Situationen allerdings eher selten auf. In einigen Fällen läßt sich diesem Effekt mit dem nun auch gleichzeitig mit dem DSP-Auto-Notch einschaltbaren analogen Notchfilter (Sperrtiefe 35 dB) gegensteuern.

■ Fazit

Der Mark-V hat insbesondere empfangsmäßig, und was die konsequente und bedientechnisch gelungene Nutzung der DSP betrifft, ganz wesentlich gewonnen. Einige kleine Schwachstellen wie NF-Steller-unabhängige CW-Mithörtonlautstärke und dessen Harmonischengehalt oder die kaum beeinflussbare Regelzeitkonstante fallen dagegen praktisch nicht ins Gewicht.

Bandabhängigkeiten

Band [MHz]	U_{ant} [μV] flat für S9 ¹	V_{rel} [dB] flat/ IPO	V_{rel} [dB] tuned/ IPO	V_{rel} [dB] für VRF ²
1,8	33	8	4	-8
3,5	30	10	2	-6
7	40	9	4	-5
10	35	10	(10)	-4
14	32	10	(10)	-3
18,1	32	11	(11)	
21	36	11	(11)	
24,9	38	11	19	
28	37	10	21	

1 – SSB, USB; 2 – auf Maximum abgestimmt

Mir gefallen demgegenüber bei Yaesu immer wieder die 100-kHz-Up/Down-Tasten, die bei RIT- und XIT-Nutzung mitlaufende Hauptfrequenzanzeige, die bei CW/SSB-Umschaltung gleichbleibende Tonlage sowie bei allen FT-1000 die echte RT-232-Schnittstelle zur Computersteuerung.

Was die 200 W betrifft, sind solo 3 dB mehr sicher ein gutes Verkaufsargument, denn selbst eine halbe S-Stufe wirkt im Pile-Up deutlich, doch würde ebenso sicher mancher, der sowieso eine Linearendstufe sein eigen nennt, gern auf dieses teure Mehr an Sendeleistung verzichten. Er bräuhete vielleicht kein separates Netzteil und der Transceiver ließe sich wieder aus der Autobatterie speisen.

Eventuell sollte Yaesu auch den „normalen“ FT-1000MP mit allen neuen Details des Mark-V außer den 200 W anbieten...

Wir danken Yaesu Germany für die Überlassung des Testgeräts Nr. 0123.

Literatur

- [1] Petermann, B., DJ1TO: Zu Ehren von JA1MP: YAESUs erster DSP-Transceiver, FUNKAMATEUR 45 (1996), H. 3, S. 249

Online-Logs aus dem Pazifik

Dr. MANFRED GRONAK – DK1BT; Dr. MICHAEL HÖDING – DL6MHW

Wenn man im Rahmen einer DXpedition zu abgelegenen Teilen der Welt unterwegs ist, ergibt sich oft die Notwendigkeit, mit der Heimat zu kommunizieren. Sei es um Daheimgebliebene über Details zu informieren, um bei Problemen Rat und Hilfe einzuholen oder um Logs zur Anzeige im WWW zur Verfügung zu stellen. Dies ist keineswegs so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Blicken wir einmal hinter die Kulissen!

Im DXpeditions-Domizil angekommen, stellt sich oft heraus, daß die vorhandenen Möglichkeiten der Datenkommunikation entweder kommerzieller Natur und damit nach Europa sehr teuer sind – oder gar nicht erst existieren. Wir haben diese Probleme bei DXpeditionen wie ZL7DK, 8Q7IO, T2ØFW, 3D2DK oder, wie erst kürzlich, CEØZY, mit amateurfunkmäßigen Mitteln gelöst. Dabei lief die Kommunikation in der Betriebsart Pactor II unter Nutzung eines PTC-2 über das Kurzwellen-Pactor-Mailboxen-System.

Für die meisten Funkamateure ist die Arbeit mit VHF-Packet-Radio-Boxen (VHF bulletin board system – BBS), die auf dem AX.25-Protokoll basieren, zu einem alltäglichen Hilfsmittel geworden.

■ Betrieb über MBOs

Dagegen sind die Mailboxen auf Kurzwelle (HF digital mailbox – MBO) weniger bekannt. Da letztere meist in den Betriebsarten Pactor und Pactor II arbeiten, werden sie oft auch als Pactor-Mailboxen bezeichnet. Sie ermöglichen primär die Nutzung des Ama-



Bild 1:
Michael, DL6MHW,
bei der Datenüber-
tragung per Funk
von Syrien aus;
ausführlicher
siehe YK/DL6MHW-
Tagebuch
in FA 12/99

gegenstand dieses Beitrags sollen zunächst wesentliche Grundlagen und die Betriebsweise bei der Nutzung von Kurzwellen-Mailboxen sein. Hierfür haben Funkamateure hervorragende Kommunikationssoftware wie das andeutungsweise vorzustellende Airmail-Programm entwickelt.

In einem Folgebeitrag befassen wir uns damit, welche Aktivitäten darüber hinaus notwendig sind, um DXpeditions-Logs bzw. andere relevante Informationen so bereitzustellen, daß sie vom Nutzer am heimischen PC via Packet-Radio oder das Internet abrufbar sind.

teurmailboxnetzes von Gebieten aus, die keine Anbindung an das VHF-BBS erlauben. Die meisten dieser MBOs machen ebenso wie die Packet-Radio-BBS einen „Store-and-Forward“-Betrieb, so daß man weltweit Mails einspeisen kann, die interkontinental übertragen werden können. Da eine ganze Reihe dieser MBOs zudem Gateways zum Packet-Radio-Netz realisiert, kann man also in einer Pactor-Mailbox in Australien eine Mail hinterlegen, die einen Empfänger im Packet-Radio-Netz in Deutschland adressiert. Diese Mail kommt nach ein bis zwei Tagen Laufzeit dann dort auch an.

Zu beachten ist dabei, daß für die Adressierung die vollständige H-Adresse (H = hierarchisch) gemäß dem Kasten anzugeben ist. Die Länge der Mail sollte 5 KByte nicht überschreiten und ausschließlich ASCII-Text enthalten.

Allerdings ist die Befehlssyntax bei den verschiedenen Mailboxen nicht immer gleich. Viele der Betreiber setzen jedoch in steigendem Maße die Winlink-Software des Winlink- und Airmail-Entwickler-Teams [2], [3] ein. Das Absenden einer Mail erfolgt analog

Aufbau einer H-Adresse

DK1BT@DB0VER.#NDS.DEU.EU	
DK1BT	User-Name
DB0VER	Rufzeichen der Mailbox
#NDS	ggf. Unterteilung, z.B. nach Regionen
DEU	Landesbezeichner (z.B. CHE Schweiz, FIN Finnland, ITA Italien)
EU	Bezeichner für Kontinente (z.B. AF-Afrika, AS-Asien, AU-Australien)

zur Arbeit mit Packet-Radio-BBS. Ebenso ist es möglich, aus dem Packet-Radio-Netz heraus eine Mail an einen Nutzer einer Pactor-MBO zu schicken, wobei freilich wieder die komplette H-Adresse anzugeben ist.

Die Arbeit über Pactor-MBOs erfordert die Kenntnis deren prinzipieller Arbeitsweise sowie deren Ansprechfrequenzen. Die Szene der verfügbaren MBOs nebst deren Frequenzen verändert sich ständig, so daß ein MBO-Nutzer gut beraten ist, sich etwa aller zwei Monate ein Update der MBO-Listen zu beschaffen. Diese erhält man beispielsweise von einer Packet-Mailbox aus der Pactor-Rubrik oder aus dem Internet [1]. Die aktuellen Listen enthalten Daten von über 100 Pactor-MBOs weltweit. Ein Beispiel zeigt der nebenstehende Kasten.

Dies bedeutet, daß man versuchen kann, die Pactor-MBO ZS5S auf den angegebenen Frequenzen (B) zu connecten. Die MBO scannt dabei, wenn sie frei ist, ständig die dort angegebenen Frequenzen. Man sollte allerdings die Zusatzinformationen, wie die angegebenen Antennenrichtungen, und die aktuellen Funkausbreitungsbedingungen beachten. Läßt sich die MBO trotz vorhandener Bedingungen nicht connecten, so muß man nicht unruhig werden. Es kann sein, daß ein anderer Benutzer bereits auf einer anderen Frequenz mit der MBO verbunden ist. Während dieser Zeit hat er die MBO exklusiv für sich zur Verfügung. Da immer nur ein Benutzer zur gleichen Zeit mit der MBO kommunizieren kann, ist typischerweise die tägliche Arbeitszeit pro Benutzer auf 30 min eingeschränkt.

Als Frequenz wird die Mittenfrequenz CF (Center Frequency) angegeben. Berücksichtigt werden muß weiterhin die CF (Center

Steckbrief einer MBO, hier ZS5S, in einer entsprechenden Liste

* ZS5S.ZAF.AF, Joost, nr Durban, (99DEC)
B 7037.0 7041.0 14064.0" 14069.0 14073.0 14118.0"
21064.0" 21069.0 21073.0 28069.0 28073.0 - 3583.0 on request
AF/EU: 0500-0600 (14/21) 0800-1200 (28/21) 1500-2400 (28/21/14)
AS: 0700-0800 (28/21) 1300-1500 (14)
NA: 0300-0600 (7/14) 1200-1300 (14-LP) 1500-2400 (28/21/14)
AUS/OC: 0600-0700 (21/28) 1200-1300 (14) 1700-0500 (7/14/21)
E zs5s@iafrica.com
H users.iafrica.com/z/zs/zs5s
N dur

B – Arbeitsfrequenzen
E – E-Mail-Adresse des Sys-Ops
H – Homepage des Sys-Ops
N – Netlink-Kennung



Bild 2:
Aktive,
mit WinLink
arbeitende
Pactor-Mailboxen
weltweit [5]

Frequency Tones), also die Mittenfrequenz des NF-Spektrums, welche der Pactor-Controller erzeugt (z.B. beim PTC 1300 Hz für die Low-Tones, 2200 Hz für die High-Tones, beim KAM 1700 Hz, beim PK232 2210 Hz). Am Transceiver ist dann folgende Frequenz einzustellen :

LSB: CF + CFT
USB: CF - CFT

Pactor-MBOs können immer mit Pactor I connected werden. Die WinLink-MBOs sind zudem oft mit Pactor-II-Controllern ausgerüstet, die einer wesentlich effektiveren Betrieb ermöglichen (um den Faktor 5 höhere Übertragungsrate, störungstoleranteres Verfahren, [6], [7]).

■ Internet-E-Mail-Gateway

Sendet man aus dem Pazifik eine Mail über eine australische Pactor-MBO an einen Packet-BBS-Partner in Deutschland, so erfolgt die Übertragung dieser Mail über Kurzwellen-Pactor-MBOs zunächst bis zu einer Pactor-MBO in Europa, die über ein Gateway zum Packet-Netz verfügt, s. Bild 3. Von dort geht die Mail dann via Packet-BBS bis zur Ziel-BBS. Eine solche Mail mag manchmal schon ein bis zwei Tage unterwegs sein. (Interessanterweise ist die Laufzeit über die große Entfernung meist kürzer als die innereuropäische Laufzeit über viele Packet-BBS.)

Wer wie bei einem Logtransfer QSO-Daten für ein Search-Log übertragen möchte, ist natürlich an einer möglichst kurzen Übertragungszeit interessiert – zwei Tage sind da fast schon zu lang. Die Internet-E-Mail-

Gateways, weltweit von etwa 20 Winlink-MBOs angeboten, stellen dafür eine schnelle Lösung dar; Bild 2 gibt einen Überblick. Sie offerieren unter Nutzung des Netlink-Programms von W5EUT einen Internet-E-Mail-Gateway-Dienst. Auch hier ändert sich die Szene der verfügbaren Zugänge ständig. Aktuelle Listen finden sich im Internet [1].

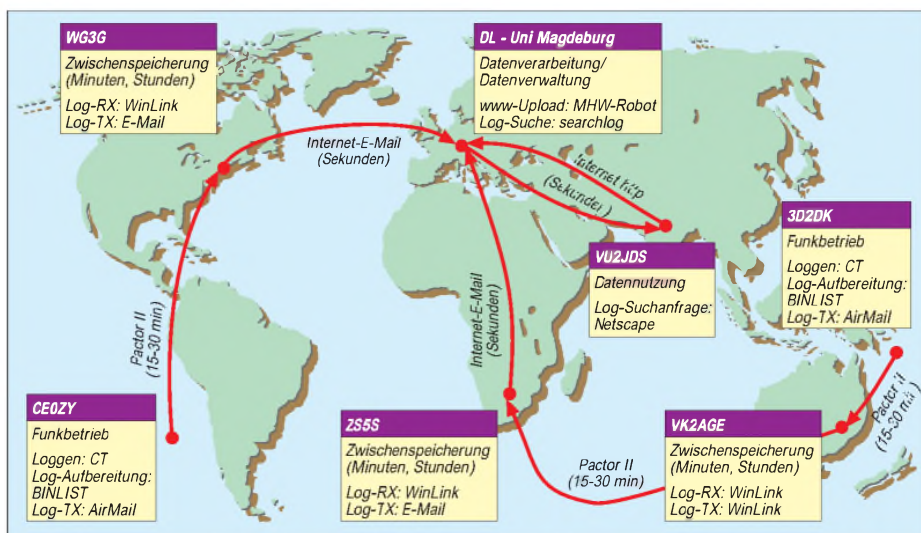


Bild 3: Wege von Logdaten via Funk bzw. Internet, hier am Beispiel der zwei DXpeditions CE0ZY und 3D2DK

■ Wie funktioniert dies nun aus Benutzersicht?

Eine Mail, die über ein Internet-E-Mail-Gateway geschickt werden soll, darf typischerweise eine maximale Länge von 10 KB nicht überschreiten und nur aus ASCII-Text bestehen. Eine Winlink-MBO, die einen Internet-E-Mail-Gateway-Service bereitstellt, hat einen virtuellen Nutzer *NEXUS*. Der eingeloggte Nutzer sendet seine Mail an *NEXUS*. Dabei wird in einem Dialog zunächst die Internet-E-Mail-Adresse abgefragt, an welche die Mail zu schicken ist.

Die nächste einzugebende Zeile ist bereits der Titel. In der folgenden Zeile kann man mit cc: weitere Internet-E-Mail-Adressen angeben, die Kopien der E-Mail erhalten sollen. Es folgt der Text der Mail, der mit **<ENTER>/EX** abzuschließen ist.

Die MBO baut periodisch, z.B. aller zwei bis drei Stunden, oder auch sofort eine Verbindung zum Internet auf und verschickt die

E-Mail. Es ist einleuchtend, daß die Laufzeit einer solchen Mail sehr viel kürzer ist als der oben beschriebene Weg über Packet-BBS.

Ist lediglich eine Netlink-MBO ohne Internet-E-Mail-Gateway erreichbar, stellt das noch kein Problem dar, solange die MBO mit der Winlink-Software ausgestattet ist. Die Mail geht in solchem Fall an die Adresse *NEXUS@Haddress*, wobei *Haddress* die H-Adresse einer nahe gelegenen Netlink-MBO ist (z.B. SP *NEXUS@ZS5S.ZAF.AF*). Der folgende Dialog ist der gleiche, wie beschrieben. Die E-Mail wird mittels Pactor zur angegebenen Netlink-MBO übertragen und gelangt dort ins Internet.

Aus dem Pazifik haben wir z.B. oft die Netlink-MBO HS0AC oder ZS5S benutzt, die gut ins Link-System der MBOs eingebunden sind.

Beispiel einer E-Mail an MBO-Nutzer

3D2DK soll auf der MBO VK2AGE.#NE.NSW.AUS.OC eine Mail erhalten. Da VK2AGE keine Netlink-MBO ist, muß die E-Mail über die Netlink-MBO ZS5S eingespieist werden.

Mit der Address VK2AGE.#NE.NSW.AUS.OC und der Netlink-Kennung für ZS5S (vergleiche den MBO-Listeneintrag für ZS5S) ergibt sich folgende virtuelle Internet-E-Mail-Adresse:

3D2DK*VK2AGE.#NE.NSW.AUS.OC@
dur.win-net.org

Man kann aber auch vom Internet aus eine Mail an einen Nutzer einer Winlink-MBO schicken. Der Versand erfolgt dabei an folgende virtuelle Adresse:

*Callsign*Haddress@
NKennung.win-net.org*

Auch diese Mail darf nur maximal 10 KB groß sein, lediglich ASCII-Text und keine Attachments enthalten; nebenstehender Kasten zeigt ein Beispiel.

■ Das Airmail-Programm

Die hier geschilderten Details stellen den aktuellen Stand des Verfahrens dar. Es besteht die Möglichkeit, daß im Zuge der Entwicklung Details der Winlink2000- bzw. Airmail2000-Software anders gestaltet werden. Das Internet hält Informationen über aktuelle Weiterentwicklungen bereit [2], [3], [4], [5]. Überhaupt gibt es noch viele Baustellen im Amateurfunk-Internet-Bereich, bei der Packet-Radio-Technologie oder bei der Technik der Kurzwellen-Mail-

boxen, wo sich technisch ambitionierte Amateure einbringen können.

Airmail gestattet eine entscheidende Erleichterung der beschriebenen Betriebsabwicklung. Es ist ein Win95-/Win98-/WinNT-Terminalprogramm für den Funkbetrieb über MBOs, welches ursprünglich speziell für den PTC II ausgelegt war und parallel zur Winlink-Software entstand. In den aktuellen Versionen, z.B. 2.x5, wird nunmehr auch eine ganze Reihe von alternativen Pactor-Controllern unterstützt.

Das Schreiben von E-Mails und das Adressieren vom BBS-, MBO- und Netlink-E-Mails wird sehr bedienerfreundlich unterstützt. E-Mails können ähnlich wie bei einem Internet-E-Mail-Programm editiert und adressiert werden. Die MBO-Listen von ZSSS können zur Konfiguration der Software eingebunden werden.

Man schreibt zunächst offline seine Mails und gibt dabei zusätzlich die Namen der MBOs an, über welche die Mail abgesetzt werden soll. Sodann geht es in den Terminal-Betrieb, wie in Bild 4 gezeigt. Es ist sehr vorteilhaft, dabei auf eine Transceiversteuerung über CAT-Interface zurückgreifen zu können. Die Aufgabe, die Arbeitsfrequenz der MBOs genau unter Einbeziehung von CFT und Seitenbandlage zu treffen, übernimmt die Airmail-Software selbst. Diese stellt zwei Betriebsweisen für den Betrieb über MBOs zur Verfügung: Zunächst den normalen Keyboard-Modus, bei dem die connectete MBO über die Tastatur bedient wird. Typischerweise ist demgegenüber der BBS-Modus in Gebrauch, bei dem nach dem Connect der MBO die Mails automatisch ihren Weg zur MBO nehmen und die Verbindung anschließend sofort wieder endet. So findet eine optimale Nutzung der MBO statt.

Das Airmail-Programm läßt sich ferner als Mini-MBO benutzen. Der Transceiver wird bei laufendem Programm auf einer Frequenz empfangsmäßig betrieben. Auf dieser kann sich dann eine Gegenstation mit der Airmail-Mailbox connecten. Arbeitet die Gegenstelle ebenfalls mit diesem Programm, so ist sowohl Keyboard als auch der beschriebene BBS-Modus mit automatischen Forwarding möglich. Im Betrieb



Bild 4: Die Bedienoberfläche des Airmail-Programms im Terminal-Mode

Glossar

AIRMAIL – Komfortables Mailprogramm, welches das Offline-Schreiben und -Lesen von Nachrichten ermöglicht sowie ein automatisches Senden und Empfangen von Nachrichten über Kurzwellenmailboxen realisiert. Neben der transparenten Abwicklung des Verbindungsaufbaus kann über eine Transceiversteuerung (CAT) zudem die Auswahl einer geeigneten Mailbox und Arbeitsfrequenz erfolgen. Airmail unterstützt zahlreiche Modem-Typen.

BBS – *Bulletin-Board-System* – Netz der VHF-Mailboxen, die mittels des AX.25-Protokolls Informationen austauschen und verbreiten.

BINLIST – Programm von DL3DXX, das Logdateien hinsichtlich der Übertragung mit Pactor komprimiert und in passend große Einzeldateien aufspaltet.

CAT – *computer aided tuning* – Interface (RS-232 o.a.) moderner Transceiver zur Übertragung relevanter Betriebsdaten vom/zum PC.

CGI – *common gateway interface* – Interface, über das WWW-Server externe Programme starten können. CGI-Programme können in beliebigen Programmiersprachen geschrieben sein und erzeugen als Output eine gültige WWW-Seite. Ein CGI-Programm wird durch einen WWW-Benutzer von einer Web-Seite (Formular) gestartet, um anschließend die Ergebnisse durch den Browser anzuzeigen; in unserem Falle wäre dies eine Tabelle mit erreichten QSOs.

H-Adresse – Hierarchische Adresse im Packet-Radio-Netz, die den Empfänger einer Nachricht durch sein Rufzeichen, das Rufzeichen seiner Mailbox sowie deren hierarchisch aufgebaute Regionskennung identifiziert.

HTML – *Hyper Text Markup Language* – Auszeichnungssprache, die Schlüsselwörter zur Verfügung stellt, um Teile von Texten besonders zu kennzeichnen. Primär wird einem Textteil eine Bedeutung zugeordnet (z.B. „Das ist eine Überschrift“), womit auch die Darstellung im WWW-Browser festgelegt ist (z.B. Überschrift immer groß und fett). Spezielle Schlüsselwörter ermöglichen die Vernetzung von Texten zum Hypertext, z.B. für Verweise auf andere WWW-Seiten. Auch die Definition einfacher Formulare für CGI-Anfragen ist mit HTML möglich.

MBO – *MailBOx* (MB ist schon vergeben!) – hier Mailboxen, die auf Kurzwelle arbeiten.

Netlink – Software, die für eine Winlink-MBO ein Gateway (Übergang) zum Internet realisiert.

Online-Searchlog – Log einer DXpedition, das während der DXpedition täglich aktualisiert wird und zur Suche im WWW oder Packet-Radio-Netz zur Verfügung steht. Der DXer kann somit erkennen, ob sein QSO im Log ist, obgleich möglicherweise ein Störer beim letzten „did“ dazwischengefunkt hat, oder er einem Piraten auf dem Leim gegangen ist. Dies reduziert die teilweise notwendigen Doppel-QSOs und gibt anderen Stationen eher eine Chance, die DXpedition zu arbeiten.

Offline-Searchlog – Log einer DXpedition, das nach der Aktivität im WWW oder Packet-Radio-Netz zur Verfügung gestellt wird.

PACTOR – Digitale Amateurfunk-Betriebsart, die Konzepte von Amtor und Packet-Radio verbindet und so auf Kurzwelle eine sichere und robuste Übertragung von Informationen und Daten ermöglicht. Die PACTOR II genannte Weiterentwicklung von PACTOR gestattet höhere Übertragungsraten. Weiterhin läßt die Nutzung digitaler Signalprozessoren auch die Datenübertragung bei extrem schwachen Signalen oder gestörten Ausbreitungswegen zu.

URL – *Universal Ressource Locator*

PERL – Programmiersprache zur schnellen und komfortablen Verarbeitung von Textströmen, insbesondere Suche und Formatierung

Winlink – Mailboxsoftware, die global zur Realisierung von Kurzwellen-Mailboxen genutzt wird. Wichtigste Betriebsarten sind PACTOR und PACTOR II. Winlink-Mailboxen steuern Transceiver und überprüfen auf diese Weise mehrere Frequenzen in unterschiedlichen Bändern auf Connect-Wünsche. Damit wird flexibel und automatisch auf die sich oft ändernden Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle reagiert. Nach dem Verbindungsaufbau steht eine Winlink-MBO im Gegensatz zu den VHF-PR-Boxen dem Nutzer exklusiv zur Verfügung. Die Winlink-Software zeichnet darüber hinaus für die Verbindung der Winlink-MBOs zu einem globalen Netz und die Weiterleitung von Nachrichten über große Entfernungen verantwortlich.

WWW – ... braucht man heutzutage wohl nicht mehr zu erklären.

zweier Airmail-Programme untereinander gilt nicht die 5- oder 10-KB-Grenze, außerdem sind Attachments zulässig. Airmail ist Freeware und von [2] herunterladbar.

Mit diesem Blick hinter die Kulissen beabsichtigten wir, den Nutzern solcher Diensten zu verdeutlichen, welcher Aufwand und welche Schwierigkeiten zu überwinden sind, um derartige Daten bereitzustellen. Diesem Zweck dient ferner der für Heft 1/01 vorgesehene Beitrag zur *www-Technologie*. Vielleicht bringen DXer nach dieser Lektüre ja etwas mehr Toleranz auf, wenn es einmal nicht gelungen ist (z.B. wegen schlechter Ausbreitungsbedingungen), die begehrten Daten pünktlich bereitzustellen.

Literatur

- [1] Schuitemaker, J., ZSSS: Pactor MBO Directory. <http://users.iafrica.com/z/zs5s/>
- [2] Corenman, J., KE6RK: The Airmail Home Page. www.airmail2000.com
- [3] Kessler, H., N8PGR: Site devoted to WinLink Sysops. <http://winlink.org/>
- [4] Jennings, J., W5EUT: A Short Tutorial On Internet, as it Pertains to Netlink. <http://www.bluewater.de/netlink-help.htm>
- [5] Waterman, S., K4CJX: Winlink 2000. www.winlink.org/k4cjx
- [6] Barthels, E., DL2DUL: Vielseitiger Stationsbestandteil: Multi-Mode-Controller PTC-2. FUNK-AMATEUR 46 (1997) H. 7, S. 854–857 und H. 8 S. 943–945
- [7] Barthels, E., DL2DUL: Neues in und um den PTC-2. FUNKAMATEUR 48 (1999), H. 6, S. 676–679

Neues von der Bandwacht des DARC

Mitglied des IARUMS
(International Amateur Radio Union Monitoring Service)

WOLFGANG HADEL – DK2OM

■ Grünes Licht für die Bandwacht

Berichte über eine Veranlagung der Amateure in Sachen EMV-Beitrag geistern immer wieder durch die Fachpresse. In Zukunft lassen sich solche Beiträge nicht ausschließen. Laut Auskunft von RegTP Konstanz ist jedoch die Arbeit der Bandwacht nicht davon betroffen! Die Verursacher zahlreicher Störungen befinden sich im Ausland. Deshalb können sie nicht zur Kasse gebeten werden (genausowenig wie die Bandwacht). Für eine eventuelle EMV-Abgabe sind nur die Unkosten relevant, die durch *deutsche Amateure im Inland* verursacht werden.

Ungeachtet dieser Regelung ist die Bandwacht bemüht, den Aufwand der RegTP bezüglich der Störungsmeldungen möglichst zu minimieren. Im letzten Jahr gelang es, verschiedene Vorgänge im direkten Kontakten zwischen den nationalen Bandwachten zu erledigen.

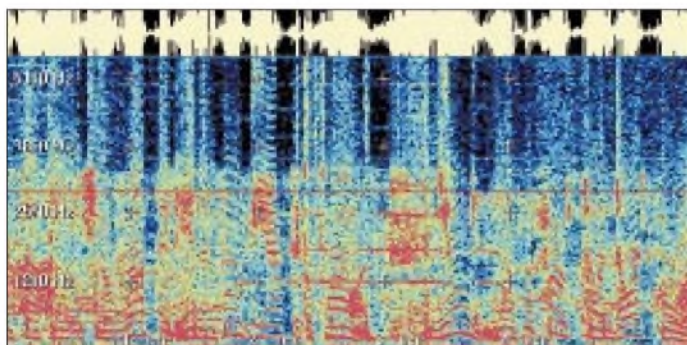


Bild 1:
Spektrumgramm
von Aussendung
auf 14 000 kHz
aus Sizilien
und Island

■ Militärische Intruder

Auf 7, 14 und 21 MHz verursachen MFSK- und VFT-Systeme immer noch erhebliche Störungen. Die meisten davon stammen aus Rußland (CIS – Community of Independent States). Bei länger anhaltenden Frequenzbelegungen veranlaßt die Bandwacht eine Beschwerde durch die RegTP. Rückmeldungen zu diesen Vorgängen sind nicht bekannt.

Ein israelischer Militär-Rundfunksender verirrte sich im Sommer auf 3,516 MHz, kein Träger, nur oberes Seitenband. Nachdem die RegTP als Standort Israel gepeilt hatte, meldete die Bandwacht des DARC den Vorgang an die israelische Bandwacht. Dort schaltete man ganz offensichtlich schnell; einen Tag später war der Irrläufer verschwunden.

Ähnlich, aber etwas komplizierter, verlief die Aktion mit AFN Sigonella. Am 4.8.00

wurde der Bandwacht eine Rundfunkausendung auf 14,000 MHz gemeldet, auch hier kein Träger, nur oberes Seitenband. Per Packet-Cluster wurden verschiedene Peilungen aus Europa eingeholt, als mutmaßlicher Standort ergab sich Sizilien.

Die RegTP Konstanz bestätigte diese Amateurangaben später durch exakte eigene Peilungen. Aus der Stationsansage und verschiedenen Recherchen im Internet ergab sich als Störer AFN Sigonella, ein amerikanischer Sender für Angehörige des US-Militärs in Europa.

DJ9KR, der Leiter der Bandwacht des DARC, schrieb eine E-Mail an die entsprechende Dienststelle. Der Bandwachtchef von Region 1 beschwerte sich ebenfalls auf diesem Weg. Nach wenigen Tagen war AFN Sigonella wieder auf seiner Hausfrequenz 10940,5 kHz zu hören. Übrigens ist das Programm nicht schlecht, aktuelle News und Musik clever gemischt. Reinhören

Bild 2:
Spektrumgramm
der Bake NRV
auf Guam




Bild 2 zeigt ein Spektrumgramm der Bake NRV auf Guam. Die israelische Navy erschien gelegentlich mit einer Endlosschleife „v v v de 4XZ“.

■ Kommerzielle und private Intruder

Einige der nachfolgend aufgeführten Intruder haben sich zu Langzeitkunden der Bandwacht gemausert. So wickeln spanische Fischer seit über 10 Jahren ihre privaten und sonstigen Geschäfte auf unseren Bändern ab (21 090, 21 100 und 21 440 kHz). Selbstverständlich könnten sie auch außerhalb der Amateurfunkbänder senden, aber manche zieht es immer wieder in unsere Bereiche zurück. Es wäre zu wünschen, daß die spanischen Behörden hier einmal gründlich aufräumen.

Seit mehr als vier Jahren schätzen somalische Intruder die Amateurfunkbänder. Man hört sie fast täglich auf 14 050, 14 060, 14 080, 21 055, 21 080, 21,133 und 21,150 MHz im unteren Seitenband. Dort wickeln sie ihre kommerziellen Angelegenheiten in Arabisch oder Amharisch ab.

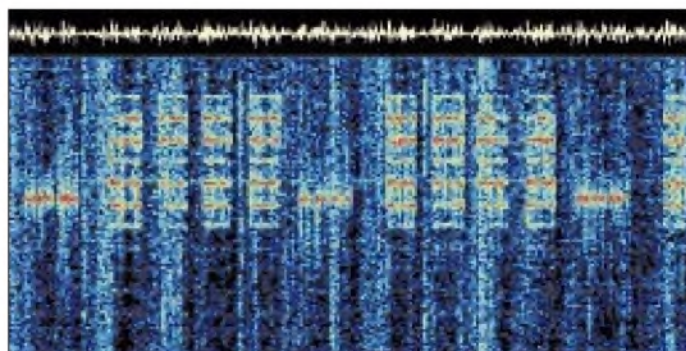Vor etwa drei Jahren beobachteten wir auf 18 100 kHz (USB) täglich Funkverkehr mit Phonepatch, als Standort wurde Indien vermutet. In diesem Sommer wollten dieselben Piraten ein Funknetz auf 21 105 MHz installieren, allerdings ohne Erfolg. Rückfragen bei einem kompetenten Amateur in Mittelasien ergaben, daß es sich hier um indische und pakistanische Schmuggelschiffe im Arabischen Meer handelt.



lohnt sich! Und für eine Bandbreite von etwa 3,4 kHz auf nur einem Seitenband klingt es recht passabel. Bild 1 zeigt das Spektrumgramm einer Aussendung auf 14,000 MHz.

Im Oktober erschienen plötzlich zwei starke Träger am Anfang des 20-m-Bandes. Die RegTP Konstanz ermittelte als Standorte Sizilien und Island und veranlaßte Beschwerden. Zwischen den beiden Superträgern piepste dazu noch eine Bake der US-Navy auf Guam mit der CW-Kennung NRV. Dazwischen erschienen Mehrtonblöcke. Auch hier wurden unsere Bandwachtchefs der drei weltweiten Regionen aktiv.

Sehr unangenehm fielen uns in diesem Sommer außerdem die indonesischen Piraten auf 14,090 und 14,100 MHz (USB/LSB) auf. Sie nutzen diese Frequenzen als Telefon zwischen den Inseln.

Piraten aus Brasilien und Afrika drängen zunehmend auf unsere Bänder, das 10-m-Band gilt weltweit als „lost Band“; 24 MHz ist von brasilianischen Truckern besiedelt, meist im unteren Seitenband und mit Rogerbeep. Zwischen 28,005 und 28,315 MHz hört man täglich etliche russische Taxiunternehmer in FM und im 10-kHz-Kanalraster. Eine frühere Beschwerde der RegTP in Rußland blieb erfolglos.

Ein russischer Amateur berichtete: „Wir haben uns schon oft bei den Behörden beschwert. Man sagte aber: Die Funkamateure sollen sich selbst helfen, wir haben wichtigere Probleme zu lösen!“

■ Missionare

Auch Missionare dringen zunehmend in unsere Bänder ein. Mit selbsterfundenen Rufzeichen wickeln sie vor allem in Afrika ihren Betriebsfunk ab. Warum vergibt man nicht weltweit Frequenzbereiche unterhalb der Amateurbänder für Missionsfunk?

Das Rote Kreuz ist doch dort auch vertreten. In den Krisenregionen der Welt leisten diese Leute hervorragende Arbeit. Man sollte ihnen eine weltweit legalisierte Kommunikation auf Kurzwelle ermöglichen!

■ Langzeitintruder Sonderkanal S 6

Im vergangenen Jahr bat ich die RegTP Fulda in einer nicht neuen Problematik um Hilfe: Der Sonderkanal S 6 verdrängte den Funkverkehr mit dem Relais Koblenz auf 145,725 MHz: TV statt Relais ...

Die Herren bemühten sich sehr intensiv, doch das Summensignal aus verschiedenen privaten Anlagen ließ sich nicht eliminieren. Man könnte den RegTPs unnützen Aufwand ersparen, wenn S 6 und S 7 abgeschaltet würden. S 7 schafft Probleme in Bereichen des Behördenfunks.

Auch dort sind die TV-Einstrahlungen sehr unbeliebt.

Mitteilungen an die Bandwacht bitte via bandwacht@darc.de, dk2om@darc.de oder dk2om@db0bid-8

CW-Pile-Up = Bingo?

Das ist keine neue Gleichung, noch nicht ... Im Packet-DX-Cluster tauchen täglich neue exotische Rufzeichen auf. Noch nie ist ein Sonnenfleckmaximum so intensiv für DX-Expeditionen genutzt worden! Doch die Vorfriede auf ein neues DXCC-Land kann zum Alptraum werden. Es ist also ein „seltener Vogel“ zu hören, z.B. ...**A52A up**. Schon weiß man klar: Aha, Splitfrequency, sucht sich weiter oben eine Frequenz und ruft stundenlang, oft ohne Erfolg.

Besser: Man versucht die Frequenz, auf der die DX-Station ruft, herauszufinden. Moderne Transceiver ermöglichen ja per Tastendruck, auf der XIT- oder Splitsendefrequenz auch zu hören. Nun muß der XIT-Knopf bei gedrückter TF-SET-Taste (beim TS-770 S) so lange gedrückt werden, bis die Antwort der zuletzt gerufenen Station zu hören ist.

Funkamateure dürften eigentlich keine Alphabeten sein, denn sie müssen wenigstens ihren Prüfungsbogen ausfüllen können oder später auch mal QSL-Karten. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus: Ich rufe, genau wie oben beschrieben, **A52A**. Nach 15 Minuten scheint es zu klappen, er kommt mit „**DK2?**“ zurück. Ich falle fast vom Sessel: Noch nie in meinem Leben habe ich so viele Stationen gehört, die den Präfix **DK2** beanspruchen. Es sind DL, EA, SP, UA und einige mehr, die an meiner Stelle antworten!

Früher sprach man OMs aus gewissen Ländern ein hohes Maß an Funkdisziplin zu. Das war einmal. Sehr viele versuchen inzwischen, ohne jede Rücksicht abzuräumen. Ungeduld und Ehrgeiz sind angeborene menschliche Eigenschaften, die im Laufe der Evolution sicher sehr wichtig

Rufzeichen will! Ein Pile-Up könnte schneller und effizienter abgearbeitet werden, der Jäger würde Zeit und Nerven sparen.

Man kann die Geduld der Expeditions-Operateure nur bewundern. Mancher Jäger würde, wenn er in dieser Situation wäre, schnell QRT anmelden. Ich habe schließlich **A52A** bekommen, ohne Valium sogar. Es waren auch keine Kinder in der Nähe, die meine unfreundlichen Bemerkungen hören konnten.

Bild 1 zeigt ein Wasserfallspektrogramm des Pile-Ups während der Jagd nach **A52A**. Ganz links unter dem rot eingezeichneten Rufzeichen **A52A** erkennt man **UP**, die Aufforderung, weiter oben zu senden. Die Bandbreite des Empfängers ist auf 6 kHz gestellt, die FFT-Einstellung von Gram50 entsprechend angepaßt. Die horizontale schwarze Linie in der Mitte ist mein persönlicher 3-kHz-Marker. Damit kann ich Bandbreiten von Sendesignalen schneller abschätzen.

Bild 2 zeigt ein Spektrogramm während der Jagd nach **6W/DK8YY**. Links unten das Signal von **6W/DK8YY**, darüber das Pile-Up. Mit einem weiter in die Breite gezoge-


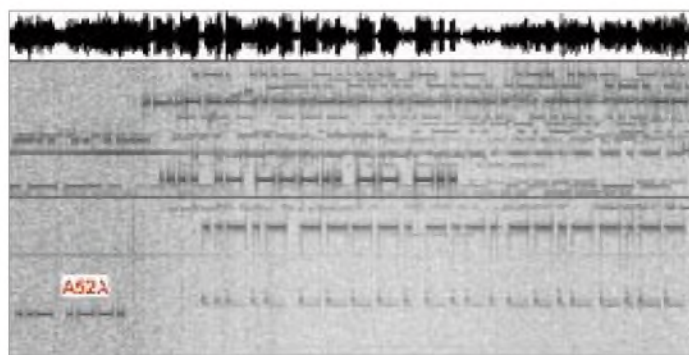


Bild 1:
Wasserfall
spektrogramm
eines Pile-Up
von **A52A**

Dann gilt es, die Tendenz herauszufinden: Geht der DX-OP mit seiner Empfangsfrequenz höher oder tiefer? Geht er tiefer, setzt man das eigene Sendesignal etwa 100 bis 200 Hz tiefer und ruft. Analog läuft es, wenn der OP mit der Empfangsfrequenz nach oben wandert.

Weil das verhältnismäßig viele DX-Jäger so machen, hinkt das Pile-up der Empfangsfrequenz mit leichter Verzögerung hinterher. Was tun, wenn der DX-OP mal 5 kHz, mal 1 kHz höher hört bzw. unkalkulierbar an seiner RIT dreht? Das ist der absolute Bingo-Fall ...

Bild 2:
Spektrogramm
während der Jagd
nach **6W/DK8YY**

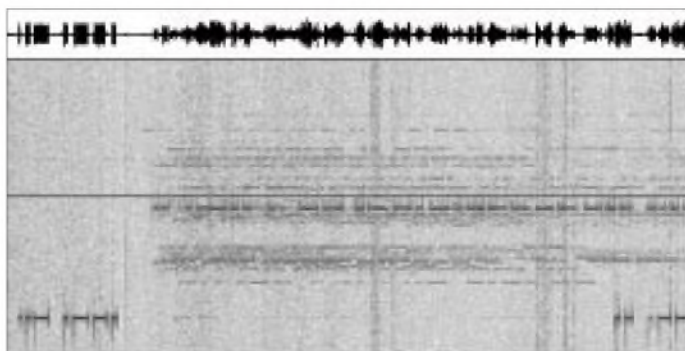

gewesen sind. Der Evolution des Amateurfunks schaden sie sehr.

Wo ist das vielgerühmte Ethos der Funkamateure geblieben? Warum machen die DX-Jäger bei CW nicht Full-Break-in? Ich arbeite ausschließlich so. Nur so kann ich feststellen, ob ich auf einer belegten Frequenz störe, oder sofort auf Empfang gehen, wenn mein DX-Traum ein anderes

nen Spektrogramm könnte man übrigens „Falschrüfer“ serienweise enttarnen.

Erst hören, dann senden! Dieser Leitsatz kommt jedem Amateur irgendwie sehr bekannt vor. Er ist eigentlich unverzichtbare Grundlage jeglichen Funkverkehrs. Man sollte seine Ungeduld etwas zügeln und seine Station effizienter einsetzen.

Wolfgang Hadel, DK2OM

250 kW auf 1044 kHz

Hans-Jürgen Tischer – DM4WVM

Stellt schon die Beherrschung von Sendeleistungen oberhalb 100 W den einschlägig vorbelasteten Funkamateurler vor nennenswerte Probleme, so kann man nur erahnen, welche besonderen Vorkehrungen die Kommerziellen in der 250-kW-Leistungsklasse zu treffen haben. Ein Besuch beim Dresdner Mittelwellensender bringt ein wenig Licht in das Dunkel.

Seit vielen Jahren machte mich der Anblick des großen Sendemastes direkt neben der Autobahn A4 bei Wilsdruff neugierig. Deshalb nutzte ich gern am 10. September 2000 den Tag des offenen Denkmals zur Besichtigung des Mittelwellensenders Dresden-Wilsdruff.

Mit mir waren schätzungsweise fünftausend Neugierige gekommen. Die Mitarbeiter der Deutschen Telekom versuchten die Massen in Führungen über das Gelände zu lotsen und hatten viele Fragen zu beantworten.

■ Geschichte

Die gesamte Anlage wurde in den Jahren 1952/1953 auf einem 22 ha großen ehemaligen Wald- und Wiesengelände auf der Birkenhainer Höhe neu errichtet. Wasserhaltiges Gestein als Untergrund versprach gute Erdungs- und Ausbreitungsbedingungen. Nach der Entwicklung von 250-kW-Mittelwellensendern im Funkwerk Köpenick in den Jahren 1950 bis 1952 wurden nacheinander an den Standorten Berlin, Dresden-Wilsdruff, Burg, Schwerin und Wachenbrunn neue Sender errichtet und in Betrieb genommen. Der Dresdner ging am 1. September 1953 in Betrieb und sendete nach der offiziellen Inbetriebnahme im Frühjahr 1954 das Programm des *Mitteldeutschen Rundfunks* auf 1043 kHz aus. Ab September 1959 stand ein 20-kW-Reserveender zur Verfügung, der das Nachtprogramm und ab 1978 auf der Frequenz 1431 kHz das Programm des *Berliner Rundfunks* ausstrahlte.



Blick in den Sendesaal mit dem Bedienpult im Vordergrund; die Autolenkräder dienen der Abstimmung von Variometer sowie Plattenkondensatoren.

Die Technik blieb über 40 Jahre weitgehend erhalten. Technische Verbesserungen wurden vom Sendepersonal selbst erdacht und realisiert. Für den Betrieb der gesamten Anlage waren pro Schicht acht Techniker notwendig. Diese erreichten eine mittlere Ausfallzeit von nur drei Minuten im Jahr!



Ein Gegentaktzweig der 250-kW-Endstufe; das am linken Bildrand erkennbare Kuchenblech gehört zu einem Plattenkondensator.

Ab 1990 wurden auf der Frequenz 1044 kHz Programme des MDR, von Juli 1992 bis 30. Juni 1993 das Jugendprogramm *DT 64* als einziger Sender Deutschlands gesendet. Danach erfolgte die Stilllegung des Senders und die Inbetriebnahme eines modernen 20-kW-



Wahrzeichen des Mittelwellensenders, von der A4 aus gesehen

Nachfolgers, der das Programm *MDR Info* ebenfalls über die große Antenne abstrahlt.

■ 250 kW Sender

Der Sender steht in einem großen Saal. Links vom Bedienpult befinden sich in mehreren Schränken die Stufen zur HF-Trägererzeugung und -verstärkung einschließlich Vorendstufe. Rechts vor dem Bedienpult wird in mehreren Schränken die per Kabel zugeführte NF verstärkt. Den größten Raum nehmen die in freistehendem Aufbau realisierten Treiber- und Endstufen für die HF- und die NF-Endstufe ein. Eine Etage tiefer befinden sich die Stromversorgung, die Wasseraufbereitung und der riesige Modulationstrafo (4 m hoch).

Die Bediener hatten durch Glasscheiben freie Sicht auf die komplette Endstufe. Imposant sind die vielen Keramikstützen, großen Kupferspulen und Kondensatorplatten in Kuchenblechgröße. Dazu kommen insgesamt acht Großröhren SRW357 bzw. SRW314. Die Variometer und Plattenkondensatoren wurden über isolierte Wellen mit Autolenkrädern abgestimmt.

Alle Stufen arbeiteten im Gegentaktbetrieb. Die HF-Leistung wird mit zwei luftgekühlten Röhren GU81 auf 1 kW verstärkt. Dann wird in einer Vorendstufe mit vier wassergekühlten Röhren auf 35 kW verstärkt. Die Endstufe selbst hat je zwei parallelgeschaltete ebenfalls wassergekühlte Röhren SRW357 in den Gegentaktzweigen.

Senderdaten im Überblick

Frequenzgenauigkeit	± 5 Hz
Bandbreite	7 kHz
Heizspannung Endstufe	18 V
Heizstrom Endstufe	200 A (pro Röhre)
Gitterspannung	300 V
Anodenspannung	10000 V
Leistung der Endstufe	250 kW
Wirkungsgrad Endstufe	75 %
Wirkungsgrad gesamt	45 %

Es existiert eine wassergekühlte Kunstantenne, die durchaus länger als eine Stunde die gesamten 250 kW in Wärme umwandeln konnte. Eine Endstufenröhre kostete damals 30 000 Ostmark und hielt zwischen 2,5 bis 5 Jahre.

Bei dieser hohen Leistung waren Vorkehrungen notwendig, daß keine Hochfrequenz den Weg übers Kühlwasser zur Erde fand. Dazu wurde das Wasser destilliert und aufbereitet. Über den Kühlkreislauf ließ sich die Abwärme für Heizungszwecke nutzen.

■ Spannungsversorgung

Zur Spannungsversorgung standen zwei 20-kV-Regeltransformatoren zur Verfügung. Die Ausregelung von Netzspannungsschwankungen stellt bei dieser Dimension ein technisches Meisterwerk dar. Allein für die Endstufenröhren wurden Heizspannungen von 18 V bei 200 A je Röhre gleichgerichtet und geglättet!!!



Koaxialleitung einmal anders ... Im Hintergrund der Fuß des auf einem Isolator lastenden 110-t-Mastes

Für den möglichen Netzausfall wurde in einem extra Gebäude, dem Dieselhaus, eine imposante Netzersatzanlage aufgebaut. Zwei Achtzylinder-Dieselmotoren aus Halberstadt bzw. Görlitz mit je 36 l Hubraum und 750 PS trieben 380-V-Generatoren mit Leistungen von je 600 kVA an. Bei Vollast wurden 240 l Diesel je Stunde verbraucht. In einer unterirdischen Tankanlage befanden sich 33 000 l davon. Gestartet wurde mit Druckluft aus zwei Flaschen mit 25 at. Pro Flasche waren drei Startversuche möglich. Start und Steuerung der Maschinen erfolgte bei Netzausfall vollautomatisch.

■ Speiseleitung

Die Übertragung der Hochfrequenz zu den Antennen erfolgte mit Koaxleitungen in



Diese Kunstantenne vermag mit 250 kW Wasser zu erwärmen.

Reusenform. Der Rohrmast steht 230 m vom Sendergebäude entfernt. Diese Reusen bestehen aus je zehn Drahtseilen von 10 mm Durchmesser, die den Außenleiter von 70 cm und den Innenleiter mit 40 cm Durchmesser bilden. Um die Luftisolation zu gewährleisten, mußte bei Schneeverwehungen die Reuse ständig freigeschaufelt werden. Interessant ist die Tatsache, daß diese Leitungen trotz der 250 kW Sendeleistung durchaus vereisen konnten.

■ Antennen

Neben einer 50 m hohen Dreieckflächenantenne und einem 51 m selbststrahlenden Gittermast mit Dachkapazität war und ist der selbststrahlende Rohrmast das Kennzeichen der Sendeanlage schlechthin. Auf einem Keramikisolator stehend, erreichte er bei einem Durchmesser von 1,5 m eine Höhe von 154 m plus 6 m Gebäudehöhe und bildet somit einen Halbwellen-



Ersatzfußisolator für den 154 m hohen Sendemast im Größenvergleich zum Autor

strahler. Seine Masse beträgt 110 t. Abgespannt ist der Strahler bei 69 m und 131 m in drei Richtungen. Eine Abspannung besteht aus 40 feuerverzinkten, konservierten und mit Bitumen gestrichenen 4-mm-Drähten, die mit einem weiteren Draht umwickelt sind. Zusätzlich zum Eigengewicht sind die Abspannungen mit 40 bzw. 50 t vorgespannt. Eine Wartung von Mast und Abspannungen ist aller 10 Jahre notwendig. Dazu wie auch zur Wartung der Flugsicherungsbeheizung ist der Mast innen besteigbar.

Zur Verbesserung der Abstrahlverhältnisse existieren 90 in 4° Abstand je 180 m lang in 80 cm Tiefe vergrabene Erdnetzstrahler. Der erzielte Erdwiderstand ist 1,8 Ω.

Das runde Gebäude unter dem Rohrmast enthält die Anpassung der Speiseleitung an den Strahler sowie einen Erdschalter. Nach Nachrüstung einer Blitzschutzvorrichtung entfiel die Erdung des Mastes bei Gewitter. Die Zuleitung zum Strahler selbst ist ein Kupferrohr in Ofenrohrstärke. Da der Mast ja HF-mäßig heiß ist, weist die Spannungsversorgung der Flugsicherungsbeheizung eine Verdrosselung auf.



Erdschalter, Speiseleitung und Spannungsverdrosselung für die Flugsicherungsbeheizung am Fuß des Sendemastes

Heute stehen in diesem Gebäude zusätzlich zwei 20-kW-Mittelwellensender. Diese sind volltransistorisiert, in je zwei Blechschränke eingebaut und durch Fernwartung bedienarm.

Zum Schluß ...

... möchte ich mich bei den Kollegen des Senders Wilsdruff bedanken. Besonderer Dank gilt Herrn Kaune, der mir in einem Extrarundgang viele Details des Senderalltags vermittelte und weitere Fotos ermöglichte. Angesichts der Dimensionen dieser Sendeanlage spreche ich vorsichtig die Hoffnung aus, daß möglichst viel von diesen Zeitzeugen der Technikgeschichte bewahrt bleiben möge.

BC-DX-Informationen

HJCB-Bestätigung vom deutschen Bearbeiter

Zum 33. Jubiläum der AADX-DX-Programme gab es Sondersendungen über HJCB in Quito/Ecuador sowie eine spezielle QSL-Karte mit dem DX-Editor Hans W. Lange. (Li)



„Rundspruch“ im Amateurband?

Die Station FR5GQ sendete am 17.9.00 ein Sonderprogramm über die Frequenz 18150 kHz in SSB. Ich empfang die Station mit O = 3 um 1544 UTC in englischer und französischer Sprache. Exakte Empfangsberichte sollten mit einer speziellen QSL-Karte belohnt werden. Während der Sendung wurden Grüße von der Station HCJB aus Quito, Ecuador, übermittelt. (Li)

Democratic Voice of Burma über Jülich

Die Democratic Voice of Burma, ein Organ der burmesischen Exilregierung NCGUB, strahlt über die Sendestelle Jülich der Deutschen Telekom täglich folgende Sendungen aus: über 17485 kHz von 1245 bis 1345 und auf 9430 kHz von 2330 bis 2400 UTC. Dieses Programm gilt bis 25.3. Die Sendesprache ist ausschließlich Burmesisch. Empfangsberichte können an die Deutsche Telekom AG, Rundfunksendestelle Merscher Höhe, 52428 Jülich, gerichtet werden; von dort erfolgt prompt die Bestätigung. (Bü)

Kuba nach Mitternacht

Etwa ab 2300, am besten allerdings erst nach 0200 UTC, kann Radio Rebelde Habana mit seinem Inlandsdienst in Spanisch auf 5025 kHz (10 kW) bis nach 0700 UTC („fading out“ gegen 0730 UTC) beobachtet werden. Der Programminhalt scheint im wesentlichen aus leidenschaftlich vorgebrachten politischen Passagen (weibliche



und männliche Sprecher) zu bestehen, da auch mehrfach der Landesname erwähnt wird. Berichte an Radio Rebelde, Departamento de Relaciones Publicas, Apartado 6277, Habana 10600, Kuba, werden mit QSL-Karte bestätigt. Die Korrespondenz sollte in Spanisch laufen; die Antwort läßt allerdings auf sich warten. (Bü)

UN-Radio über Merlin Communications

In sehr guter Qualität kann United Nations Radio montags bis freitags von 1830 bis 1845 UTC für Afrika und den Mittleren Osten auf 15265 kHz über Sendeanlagen in Großbritannien in Arabisch gehört werden. Das Programm setzt mit Takteten einer Erkennungsmelodie ein, An- und Absagen sind ausschließlich in Arabisch gehalten und enthalten die Herkunft New York. Auch die zweite angesagte Frequenz 17565 kHz, ebenfalls über ein UK-Relais, läßt sich recht gut aufnehmen. Beide Frequenzen sind frei und erlauben störfreien Empfang. Das Programm schließt abrupt ohne englische Absage um 1845 UTC, doch kann ebenso pünktlich von 1730 bis 1745 UTC auf 15265 kHz auch die Sendung in Englisch für Afrika verfolgt werden.

Zuschriften gehen an das UN-Sekretariat, Room S-850 M, New York, NY 10017, USA. Auch an das Genfer Büro, Palais des Nations, Gendve Office, Room G 209 CH 1211, Geneve 12, Schweiz, sind Berichte möglich. (Bü)

Argentinien

Mit einer speziellen QSL-Karte zum 42. Jahrestag von RAE wurde mein Bericht vom 19.7. bestätigt. RAE ist nach wie vor treu auf der bekannten Frequenz 15345 kHz zu empfangen. Weitere Frequenzen: 6080, 9690 und 11710 kHz.



Die Adresse: Radiodifusion Argentina al Exterior, C.C. 555 Correo Central, C1000 WAF, Buenos Aires, Argentinien. (Li)

Malaysia in Englisch

In zunächst guter Qualität (bis S 6) ist zur Zeit die Voice of Malaysia, für Australien und Neuseeland bestimmt, von 0700 bis

0830 UTC, allerdings mit fortschreitender Zeit etwas nachlassend, auf 15295 kHz in Englisch aufnehmbar. Weibliche und männliche Sprecher (letztere deutlich klarer verständlich) lösen sich ab. Zu Beginn Informationen zur Lage im Fernen Osten, zwischendurch Musikeinlagen.

Die 100 kW starke Sendeanlage ist in Kajang stationiert. Die Ansage um 0800 UTC lautete: „This is the Voice of Malaysia, at first the headlines.“ Schlußabsage mit Frequenz- und Zeitangaben 0827 UTC, Malayisch folgt um 0730 UTC (Ansage „Inilah Suara Malaysia“). Die Bestätigung erfolgt, allerdings mit Verzögerung, per QSL-Karte, Kalender und Aufkleber gegen zwei IRCs oder Rückporto. Die Anschrift: Voice of Malaysia, Suara Malaysia, Wisma Radio, P.O. Box 11272-KL, 50740 Angkasapuri, Kuala Lumpur, Malaysia. (Bü)

Vatikans Würdenträger

Eine außergewöhnliche Karte erhielt ich nach 28 Tagen von Radio Vatikan. Empfangen hatte ich die Station um 1400 UTC auf 9645 kHz in deutscher Sprache. (Li)



Ascension-Inseln mit BBC-Relais

BBC nutzt die 250-kW-Station English Bay auf den Ascension-Inseln von 0700 bis 0800 für eine Relaisendung in Englisch auf 11765 kHz für Südafrika. Mit „This is the BBC in London“ meldet sich die Sprecherin zu Beginn und nach den BBC-World-Service-Nachrichten. Der Empfang ist gut, wenn auch gelegentliche nachbarschaftliche Interferenzen geringfügig stören. Berichte kann man direkt an den BBC World Service – Atlantic Relay Station, English Bay, Ascension (South Atlantic Ocean) oder an die BBC in London richten. Bestätigt wird mit QSL-Karte. (Bü)

Alaska in Russisch

Obwohl KNLS, die New Life Station von Anchor Point, Alaska, zweimal täglich auch in Englisch sendet, ist der Empfang in russischer Sprache von 1700 bis 1800 UTC täglich auf 12105 kHz bei uns noch am ehesten möglich. Allerdings wurden Interferenzen beobachtet, die die Identifikation erschweren. Deshalb ist die Beobachtung über einen längeren Zeitraum hinweg notwendig.

Es handelt sich um eine evangelische Station, die auch noch in Mandarin sendet. Bestätigt wird bereitwillig. Adresse: KNLS Radio Station, P.O. Box 473, Anchor Point, Alaska 99556, USA. Alaska stellt ein eigenes Radioland dar. (Bü)

■ Mit 500 W aus Guatemala

Aus dem fernen Chiquimula kam nach nur 30 Tagen Post von Radio Verdad. Ein persönlicher Brief vom Stationsmanager Dr. Edgar Amilcar Madrid Morates sowie ein Wimpel lagen bei. Mit viel Glück ist Radio Verdad auf 4052,5 kHz zu empfangen. Die Adresse: Radio Verdad, Apartado No 5, Chiquimula, Guatemala, CA.



In dem Brief war übrigens zu lesen, daß man nicht wußte, wo Thüringen liegt. Mit Hilfe mehrerer Kollegen gelang es jedoch,

das Geheimnis zu lüften. Die Station bekäme viele Empfangsberichte aus Europa, was man gar nicht fassen könne, da die Sendungen nur mit 500 W erfolgen. (Li)

■ Irak aus dem Untergrund

Ausschließlich in Arabisch sendet Republic of Iraq Radio auf 9568 kHz, wo nach 1700 UTC teils ordentlicher Empfang möglich ist. Interferenzen erzeugen zeitweise 9570 kHz (Tirana 1730 bis 1800 in Deutsch) und Radio Mediun (Marokko) in Französisch und Arabisch sowie Teheran, u.a. auch in Englisch (sich gegenseitig störend) auf 9575 kHz mit hohen Sendeleistungen wirkend.

Bei RIR handelt es sich nach vorliegenden Informationen um eine Anti-Hussein-Untergrund-Station, die angeblich von Djed-dah (Saudi-Arabien) aus arbeitet. Das Programm schließt auch musikalisch-gesangliche Darbietungen inklusive patriotischer Lieder ein. (Bü)

■ Brief von der Army

Der Armed Forces Radio Television Service bestätigte meinen Empfangsbericht nach etwa fünf Wochen Laufzeit per QSL-Brief. Die Station hörte ich in SSB auf 10 940 kHz.

Dabei handelte es sich um eine Sendung über die Naval Air Station Sigonella auf

Sizilien. Rückporto lag nicht bei. Die Programmsprache war selbstverständlich Englisch. (Li)



■ Self made QSL


Die Kurzwellenstation WSMB aus South Carolina verschickt eine neue Art von QSL-Karten an ihre Hörer. Sie müssen von den Hörern selbst ausgefüllt werden, so daß man in den USA lediglich noch einen Stempel zur Bestätigung aufdrückt. Adresse: WSMB, P.O. Box 1524, Boston, MA 02117-1524, USA. (Li)



Die Beiträge stammen von Friedrich Büttner (Bü) und Michael Lindner (Li).

BC-DX im Dezember 2000

Ausbreitungsvorhersage

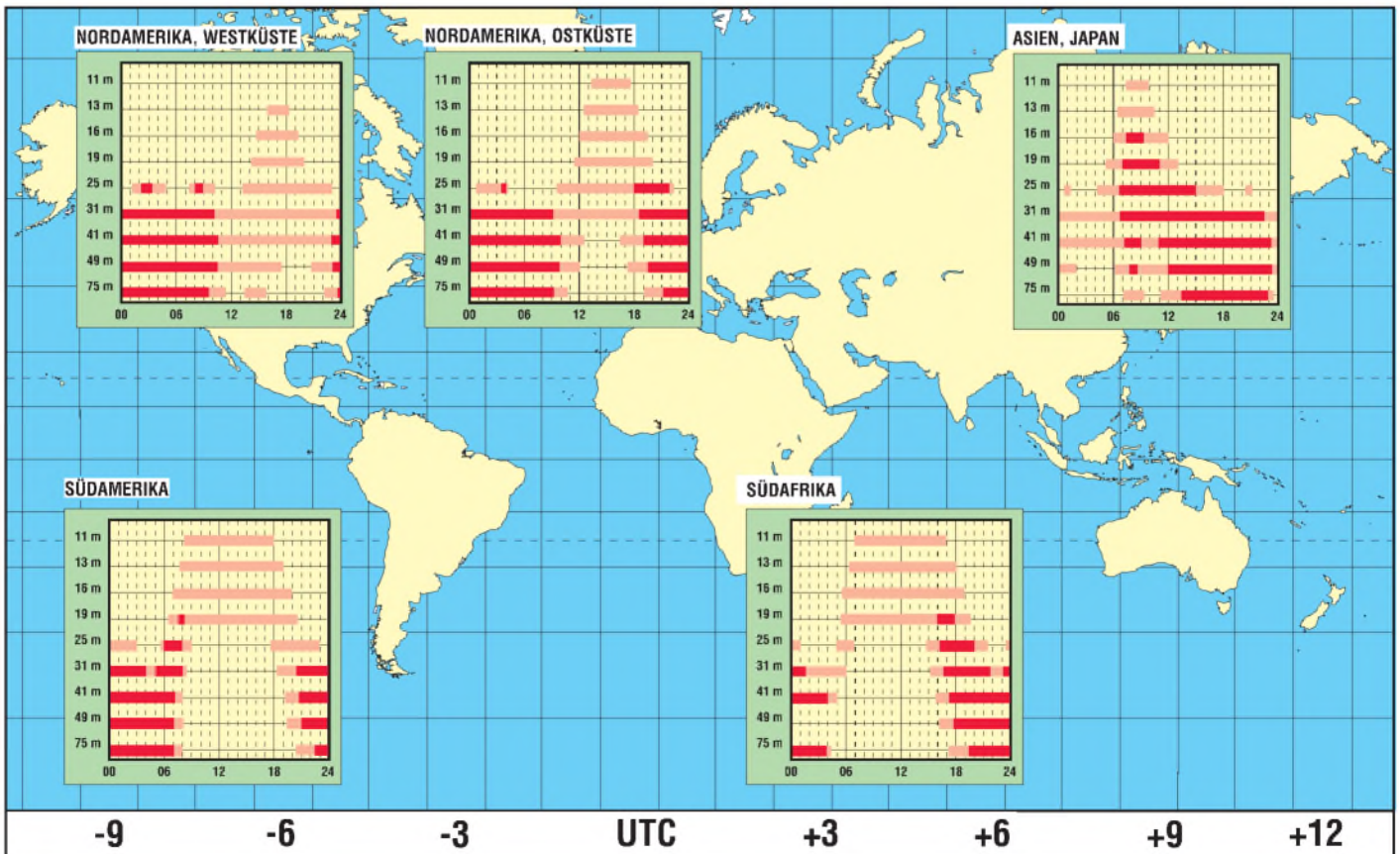

Ein Navtex-Empfänger für den DXer (2)

KLAUS BETKE – DL4BBL

Nachdem bereits im ersten Teil dieses Beitrags alle Baugruppen ausführlich beschrieben wurden, sollen nun noch die dazugehörigen Stromlaufpläne für Oszillator und Mikrocontrollerschaltung vorgestellt werden.

Als Nachtrag zum in Teil 1 angesprochenen Terminalprogramm sei in Bild 5 nochmals bildhaft gezeigt, wie ein solches mitgelesenes „Log“ sich am PC-Monitor darstellt.

■ Oszillator, die zweite ...

Der in Bild 6 gezeigte Oszillator arbeitet, wie bereits beschrieben, mit dem '4046, einer integrierten Phase-Locked-Loop-Schaltung (PLL). Dieser Baustein hat einen niedrigen Leistungsbedarf, enthält einen spannungsgesteuerten Oszillator, zwei verschiedene Phasenkomparatoren und eine interne 5,2-V-Spannungsregelung.

Die Oszillatorfrequenz des ICs wird bestimmt durch die Spannung an Pin 9, dem Kondensator zwischen den Pins 6 und 7 und den Widerständen für die Maximalfrequenz (an Pin 11) sowie die Minimalfrequenz (an Pin 12). Der Oszillator arbeitet, wenn INH (Pin 5) auf Masspotential liegt. Wird auf dieses Pin ein High-Signal gegeben, schaltet der Oszillator ab.



Bild 5: Navtex-Log im Terminalfenster

Bei einer so angelegten Beschaltung folgt die VCO-Frequenz der an Pin 14 zugeführten Eingangsfrequenz. Wenn, wie hier, ein n-facher Frequenzteiler zwischen Pin 3 und Pin 4 angeordnet ist, arbeitet der VCO mit eben der n-fachen Frequenz des Eingangssignals. Die maximale Arbeitsfrequenz dieses PLL-ICs beträgt 20 MHz. Damit dürfte die prinzipielle Arbeitsweise

dieses Schaltkreises ausreichend erläutert und transparent gemacht worden sein.

■ Aufbau auf Lochrasterplatten

Die drei Baugruppen Empfänger, Oszillator und Controller (Bild 7) wurden jeweils auf einer Lochrasterplatte aufgebaut, wie aus Bild 8 hervorgeht. Bei dieser Art von Konstruktion ist auf ausreichende Masseflächen zu achten.

Es empfiehlt sich ein Signalfluß überwiegend in Streifenrichtung (nicht quer dazu) mit mindestens 3 bis 4 Bahnen am Rand als Masse. Auf der Empfängerplatine in Bild 8 verläuft eine solche Masseschiene waagrecht am unteren Rand, eine weitere parallel dazu etwa in der Mitte der Platine.

Da viele Teile aus der Bastelkiste stammen, wurde der Materialpreis nicht genau ermittelt. Bei weitem am teuersten war das Gehäuse mit rund 35 DM. Dagegen schlagen sämtliche Halbleiter einschließlich des Controllers gemäß Reichelt-Katalog 9/2000 mit weniger als 20 DM zu Buche.

■ Praktische Erfahrungen

Sowohl an einer aktiven Stabantenne (Rohde & Schwarz HE-011) als auch an einer ALA 1530 [6], einer breitbandigen magnetischen Schleifenantenne nach dem in [7] beschriebenen Prinzip, lieferte der Empfänger unerwartet gute Ergebnisse. Bei einigen wenigen „Logs-to-Disk“

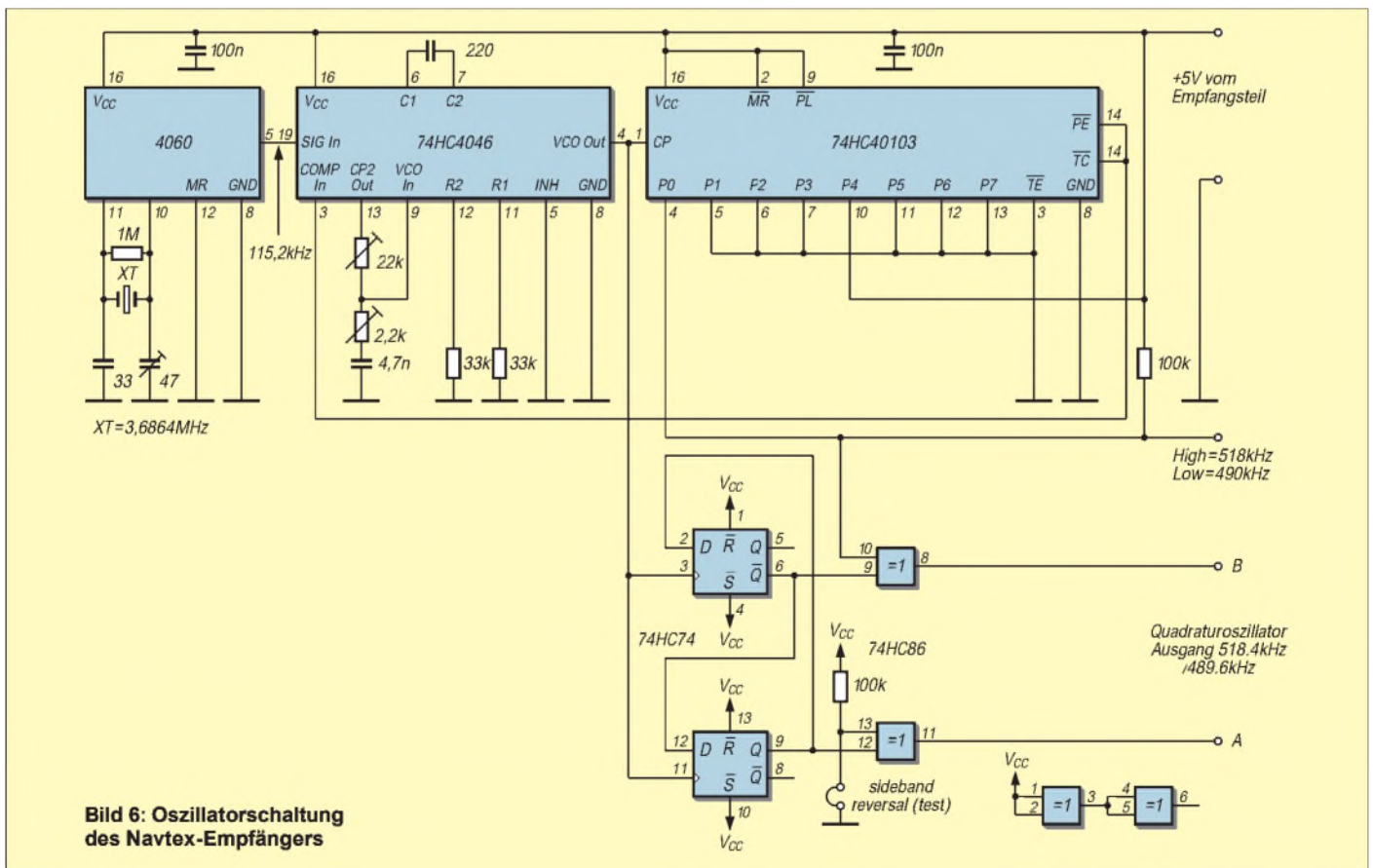


Bild 6: Oszillatorschaltung des Navtex-Empfängers

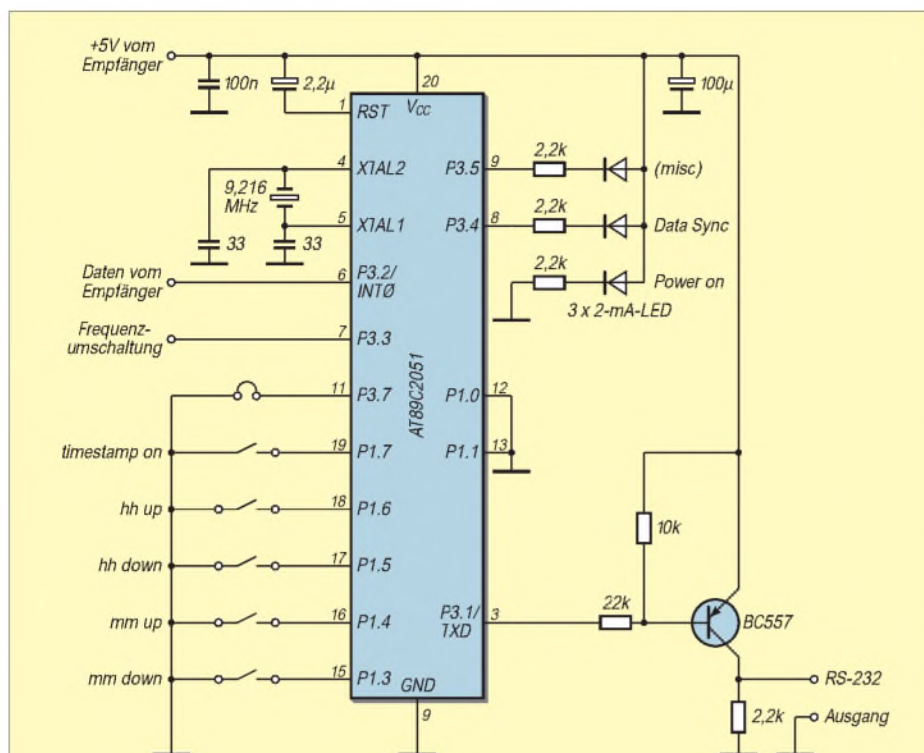


Bild 7: Schaltplan der Mikrocontroller-Baugruppe. Der RS-232-Ausgang ist mit Pin 2 einer 9poligen Sub-D-Buchse verbunden, Masse mit Pin 5. Der PC wird über ein 1:1-Verlängerungskabel angeschlossen, d.h. ohne die Anschlüsse 2 und 3 zu kreuzen.

über Nacht gingen rund 30 Stationen ins Netz.

Mit der ALA 1530 trat in den Nachtstunden vereinzelt AM-Durchschlag auf, ein häufiges Phänomen bei Direktmischern. Ob es an der gegenüber der HE-011 höheren Ausgangsspannung oder einem anderen Problem liegt, konnte noch nicht geklärt werden.

Andererseits waren mit der ALA 1530 regelmäßig Haifa Radio, Serapeum Radio (Ismailia, Ägypten) und in der anderen Richtung gelegentlich Svalbard Radio aufzunehmen; auf 500 kHz ist das schon DX.

Die Antenne befand sich dabei auf dem Erdboden zwischen zwei Häusern, jeweils rund 7 m von diesen entfernt.

Weit geringer als befürchtet war die prinzipbedingte Empfindlichkeit auf der zweiten und vor allem der dritten Harmonischen, beide ebenfalls im Rundfunkband. Sie verursachte keine Empfangsstörungen.

Natürlich sind Verbesserungen und Vereinfachungen möglich.

Da wäre zunächst eine Vorselektion, die bereits am unteren Ende des Mittelwellen-Rundfunkbandes eine starke Dämpfung hat, um die AM-Empfindlichkeit gänzlich auszuschalten.

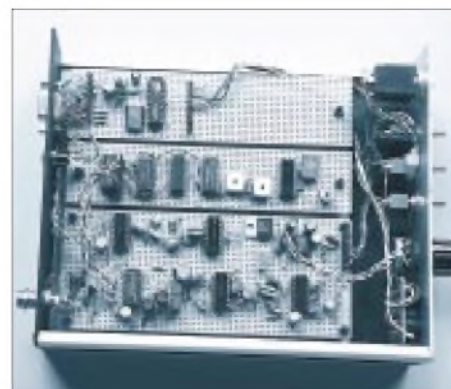


Bild 8: Das Mustergerät ist auf Lochrasterplatten aufgebaut.

Der NF-Leistungsverstärker kann entfallen, für Kopfhörerwiedergabe reicht der überzählige Operationsverstärker U6a. Oszillator und Controller könnten sich einen Quarz teilen; für 8051-kompatible Prozessoren, wie den hier eingesetzten, wäre 7,3728 MHz eine geeignete Frequenz. Die Software könnte man mit jeder Menge Komfort ausstatten. Und vielleicht hat ja jemand Lust, eine Platine zu entwerfen.

Literatur und Internetadressen

- [1] International Telecommunication Union: Recommendation ITU-R M.476-5. Direct-printing telegraph equipment in the maritime mobile service. Geneva 1995 (erstmalig veröffentlicht 1970, jetzt ersetzt durch ITU-R M.625-3)
- [2] US Coast Guard Navigation Center: <http://www.navcen.uscg.mil/marcomms/>
- [3] Jon B. Hagen: Radio-Frequency Electronics. Cambridge University Press 1996
- [4] William E. Sabin, W01YH: Receivers, Transmitters, Transceivers and Projects. In: The ARRL Handbook 1998. The American Radio Relay League, Newington, CT 1997
- [5] David Stockton, GM4ZNX: AC/RF Sources. In: The ARRL Handbook 1998. The American Radio Relay League, Newington, CT 1997
- [6] Wellbrook Communications. <http://www.wellbrook.uk.com>
- [7] Michael Lass, DJ3VY, Jochen Jirmann, DB1NV: Aktiv empfangen mit neuen Ideen. CQ-DL 2/97, S. 103 und 3/97, S. 201

Radio-Communities

Nachdem im WWW jeder von „Communities“ spricht, hat man in den USA ein klassisches Medium für solche Gemeinschaften wiederentdeckt: Lokale QRP-Radiostationen sollen dem Kommerzfunk ausgleichend gegenüberstehen.

Die amerikanische Federal Communications Commission (FCC), hat nichtkommerziellen, gemeinnützigen Organisationen das Recht erteilt, lokale Radiostationen kleiner Sendeleistung (LPFM) im UKW-Band zu betreiben. Gedacht sind diese für Minderheiten, Gewerkschaften, Studenten, Musiker oder andere kleine Communities.

Zwei Lizenzklassen sind geplant: LP 100 mit 50 bis 100 W Sendeleistung und einem Versorgungsradius von 3,5 Meilen (5,6 km) sowie LP 10 mit 1 bis 10 W Sendeleistung und einem Versorgungsradius von 1 bis 2 Meilen (1,6 bis 3,2 km).

Auf diese Weise möchte die US-Regierung die dort zwar vielfältige, aber von NPR (National Public Radio) abgesehen rein kommerzielle Radiolandschaft wieder interessanter machen.

Die LPFM-Lizenzen werden auf acht Jahre zugeteilt. Die Stationen bekommen Rufzeichen der Form WXXX-LP, also ähnlich den kommerziellen US-Radiostationen, nur

mit angehängtem „LP“. Stationen, die bisher ohne Lizenz als Piratensender aktiv waren, können sich auch um eine LPFM-Lizenz bewerben, wenn sie nicht später als am 26. 2. 1999 ohne Eingreifen der FCC den unlicenzierten Betrieb eingestellt hatten oder innerhalb von 24 Stunden nach Mitteilung der Lizenzkommission den Betrieb einstellen.

Wer weiter schwarz funkt, kann keine LPFM-Lizenz erhalten. Die verlangte Mindestdsendedauer für eine LPFM-Lizenz ist 36 h/Woche. Alle Regeln für kommerzielle Stationen (Werbungs- und Sponsoringkennung, Verbot obszöner Inhalte und der Pflicht zur regelmäßigen Rufzeichnennung) gelten auch für LPFM-Stationen.

Dipl. Ing. Wolf-Dieter Roth

Digital – na klar...

Dipl.-Ing. HANS-DIETER NAUMANN

„Digital – na klar“ war das Thema eines Seminars der AG Sat e.V. anlässlich der Leipziger Elektrofachmesse efa 2000 vom 4. bis 6.10. dieses Jahres. Es stand aber ebenso als Motto über dem Ausstellungsprogramm auf dem Sektor Satellitenempfangstechnik. Hier einige Impressionen aus den Gesprächen mit Ausstellern und den Vorträgen zum Thema Digital-TV.

Niemand diskutiert heute mehr darüber, daß dem Digitalfernsehen die Zukunft gehört. Wann diese Zukunft zur Gegenwart wird, ist dagegen kaum klar zu umreißen. Bis jetzt hinkt Deutschland jedenfalls nach wie vor hinter den progressiven Ländern her, wenngleich Programmanbieter und Satellitenbetreiber jeden Zuwachs und jede Neuaufschaltung nahezu euphorisch kreieren, während die Gerätehersteller wohl noch eher skeptisch auf ihre Absatzzahlen blicken.

Die digitale Revolution blieb hierzulande bisher aus und ist eher verhaltener Evolution gewichen, bei allen mehr als 500 000 Direktempfangshaushalten, die Astras letzte Reichweitenerhebung auswies, wohl wissend, wie wenig eben das ist.

Der Gründe gibt es sicher viele. Auch die Antriebskraft Bezahl-TV ist hierzulande wenig wirksam. Doch in einem scheint man sich einig: fehlende bzw. mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit und Kundenaufklärung. Man schaue sich nur in einem Elektronikmarkt an, welches Schattendasein Satellitenreceiver, digital oder analog, dort fristen. Die Mehrzahl der potentiellen Kunden weiß so bis heute wenig oder nichts mit dem Begriff Digitalfernsehen anzufangen.

Alle, die dazu etwas beitragen könnten, verschanzen sich eher hinter möglichst akademisch geheimnisvollem Geplänkel. Was nutzt es da, wenn jeder publizistisch Tätige voranstellt, daß Hören und Sehen analoge Sinnesempfindungen des Menschen sind und bleiben und digital ja nur die Übertragung der Signale betrifft, die aber (selbstverständlich) eine völlig neue Qualität schafft?

Geht es nach der Bundesregierung, sollen Fernsehsendungen ab 2010 nur noch digital ausgestrahlt werden. Das klappt vermutlich aber nicht, wenn dann noch eine hinreichende Anzahl nur analog empfangender Haushalte präsent ist.

Neun Jahre bis dahin sind sicher viel Zeit, aber es bleibt währenddessen auch sehr viel zu tun. Es geht zunächst um Öffentlichkeitsarbeit und Kundenaufklärung, und da sind Industrie, Satellitenbetreiber und Programm- bzw. Diensteanbieter gleichermaßen gefragt. Aber auch die Medien bis hin zur Tagespresse sind in die Pflicht ge-

nommen, die wiederentdecken sollten, daß in der Gesellschaft unserer Tage nicht nur Rechtsfragen, Geldanlagen und Betrüger an der Haustür von Interesse sind, sondern mehr und mehr auch wieder die Technik von morgen.

■ Was eigentlich ist der digitale „Mehrwert“?

Was der „Mehrwert“ bei der digitalen Übertragung ist, darüber gehen bisher die Meinungen der Fachwelt durchaus auseinander. Interessant deshalb die klaren Darlegungen von Erich Merkle, Technischer Direktor der ProSieben Media AG. Wurde bisher die höhere Qualität als primär angesehen, so stellen für Merkle die möglichen neuen und erweiterten Zusatzdienste durch Digitalübertragungen, für die der wunderbare Begriff „Mehrwertdienste“ geprägt wurde, den eigentlichen Gewinn der Digitaltechnik dar. Auch hier muß Kundenaufklärung ansetzen, denn der Verzicht auf digital heißt Verzicht auf die neuen „Mehrwerte“.



Zu innovativer Satellitentechnik gehören digitaltaugliche LNBs und Digital-Satellitenreceiver; für das Elektrohandwerk könnten sie einen Umsatzmotor darstellen.

Foto: Studio 80/FBT GmbH

Hochqualitativer Fernsehempfang ist bekanntlich auch bei analoger Übertragung möglich. Immerhin hat das Satellitenfernsehen seinen rasanten Durchbruch auf dieser Basis verbucht! Natürlich muß dazu die analoge Empfangsanlage höchsten Qualitätsansprüchen genügen. Und die analoge Übertragung kann auch ihren Vorteil haben: Einbrüche auf der Übertragungsstrecke, etwa durch Schlechtwettereinflüsse, führen zwangsläufig zur Beeinträchtigung der Empfangs- und Wiederabgleichqualität. Nimmt der Zuschauer dabei

die „Fischerln“ in Kauf, hat er kaum Informationsverluste.

Bei der digitalen Übertragung führen dagegen Einbrüche unweigerlich zum totalen Blackout auf dem Bildschirm. Digitaltechnikgemäß gibt es also auch hier nur zwei Zustände: ja oder nein, sprich Bild vorhanden oder nicht. Andererseits treten bei korrekter Übertragung und Speicherung einmal digitalisierter Signale keinerlei Qualitätsverluste mehr auf; Regenerierung der Signalförm und Fehlerkorrektur machen es möglich.

In puncto analoger Qualität gibt es beim TV-Begleitton allerdings eine Einschränkung. Hier bietet das Dolby-Digital-5.1-Verfahren eine Qualität, die mit einem analogen Verfahren nur mit immensem Aufwand erreichbar wäre – wir werden darüber noch berichten.

■ PC und TV bleiben getrennt

Klassisches Fernsehen, so Merkle, wird es immer geben. Die neuen digitalen Mehrwertdienste und -formen stellen Ergänzungen und Erweiterungen der Angebote dar. Hier sind besonders die interaktiven Dienste zu nennen, die sich gerade in neuer Qualität zu etablieren beginnen. Auch der Fernseher als Gerät bleibt dem Zuschauer zwangsläufig erhalten.

Die oft gebrauchte These vom Zusammenwachsen von TV mit dem PC trifft im wesentlichen insofern zu, als es sich um Dienste und Übertragungen handelt, nicht jedoch um Hardware. Im Heimbereich bleiben TV und PC getrennte Komponenten.

■ Digital vorbereitet in die Zukunft

Bei aller noch verhaltenen Entwicklung des Digitalfernsehens ist jeder bei einer Neuanschaffung oder Umrüstung heute gut beraten, wenn er seine Anlage, soweit immer möglich, auf Digitalempfang vorbereitet, auch wenn er damit im Moment vielleicht (noch) nichts im Sinn hat.

Dazu gehört an erster Stelle die Installation eines Universal-LNC für das obere (High) und untere (Low) Band, auch dann, wenn es zunächst nur Analogreceiver, die sich ja problemlos gegen Digitalreceiver austauschen lassen, anzuschließen gilt. Wichtig ist auch, von vornherein eine Ausführungsform vorzusehen, die der künftigen Teilnehmerzahl im Haus und sonstwie zu versorgenden Anschlüssen entspricht, also als Single-, Twin- oder Quatro-LNC.

Schließlich sollte man die Antennengröße bereits auf einen (vielleicht später erst) geplanten Mehrteilnehmer-Empfang ausrichten, sich also nicht an der unteren Grenzgröße orientieren, sondern immer eine Nummer darüber wählen, für Astra-Empfang mindestens 80 bis 85 cm Parabolspiegel-Durchmesser.

ANZEIGENSEITE

dB – oh weh...

Dr.-Ing. WERNER HEGEWALD – DL2RD

Für die einen ist die Lizenzprüfung schon viel zu lange her, andere haben es sofort nach dem Abkreuzen auf dem Prüfungsformular wieder vergessen – und selbst echte Praktiker tun sich bisweilen schwer mit dB & Co. Dabei ist es eigentlich ganz einfach! Die folgenden Ausführungen sollen nicht nur der Wiederholung dienen, sondern auch frischen Wind bringen.

Ich erinnere mich noch, wie ich vor über zehn Jahren das erste Mal mit Kabelfernsehanlagen in Berührung kam. Ein junger, blaubekittelter Monteur hatte ein Meßgerät namens SPM-84 umgehängt und erklärte mir mit wissender Miene, daß der Pegel 73 dB betrüge. Auf meine verdutzte Frage, „Im Verhältnis wozu – dB über Rauschen?“ schaute er mich sehr mitleidig an und bedeutete mir, daß dB ja wohl eine Maßeinheit wie jede andere auch sei. Ist sie nicht, da war der „Fachmann“ etwas im Irrtum – was er meinte, war nämlich dBu. Aber der Reihe nach.

■ dB und der Logarithmus

Vielleicht stehen Funkamateure genau wie o.g. Fachleute mit dem „dB“ ja deshalb so auf Kriegsfuß, weil die meisten Abhandlungen darüber mit dem Logarithmus beginnen. Dabei hat man es gerade deswegen eingeführt, um komplizierte Rechnungen vereinfachen zu können. Wer kriegt es ganz schnell mal im Kopf heraus, ob mit der Konfiguration nach Bild 1 ein Funkbetrieb unter Klasse-3-Bedingungen zulässig ist? 5 W – 26 % – 50 % – 2 × 12 %, also 5 W – 100 %, oder wie war das doch gleich??

Ganz simpel geht es dagegen in dB, denn – 1 dB – 3 dB – 2 × 0,5 dB + 8 dB sind auch ohne Taschenrechner +3 dB, und daß dies einer Verdopplung der Leistung entspricht, sollten Sie spätestens nach dieser Lektüre (wieder) wissen.

Dezibel, genaugenommen der zehnte Teil des nach dem Telefonerfinder Alexander Graham Bell benannten **Bel**, ist eigentlich keine Maßeinheit im engeren Sinne, sondern findet in der Nachrichtentechnik als Maß für Verhältnisse von physikalischen

Größen (Spannungen, Leistungen, Ströme etc.) Anwendung. Gemäß Kasten auf dem Logarithmus basierend, reduziert es Multiplikation/Division auf Addition/Subtraktion, wie vom Rechenschieber her bekannt. Das ist gerade für uns Funkamateure von Nutzen, multiplizieren sich doch stets die Verstärkungen hintereinandergeschalteter Übertragungsglieder (Verstärker, Filter, Leitungen, Dämpfungsglieder u.a.). Außerdem schmilzt der riesige, in der Amateurfunktechnik relevante Wertebereich von

0,000 000 000 000 000 000 004 W
(50-Ω-Rauschen bei 1 Hz und 20 °C)
bis 1500 W
(Input bei höchstzulässiger HF-Leistung)

auf gerade mal 236 dB (–174 bis +62 dBm) zusammen, unter Technikern ein weiterer entscheidender Grund für die Beliebtheit der dB-Rechnung.

Verstärkungsfaktoren über 1 führen zu positiven dB-Werten, Faktoren unter 1 zu negativen. Aufzupassen gilt es bei dämpfenden Übertragungsgliedern, wie z.B. Kabeln. Am Ende der 35 m langen Leitung in Bild 1 kommen auf 70 cm noch 50 % der eingespeisten Leistung heraus, also beträgt die Verstärkung $v = 0,5$ alias –3 dB. Anders betrachtet, dämpft das Kabel mit $a = 2$, also um 3 dB. Dämpfung a ist als umgekehrte Verstärkung aufzufassen, ergo setzen wir in die Übertragungsbilanz $v = -3$ dB ein.

Warum 3 dB? Kabeldämpfungen werden in der Regel in bezug auf 100 m angegeben, H2000flex hat bei 435 MHz 8,5 dB/100 m Dämpfung; 30 m weisen demnach

$$a = \frac{a_{100m}}{100m} \cdot l = \frac{8,5 \text{ dB}}{100m} \cdot 35m \approx 3 \text{ dB auf.}$$

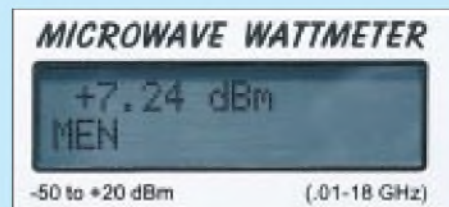
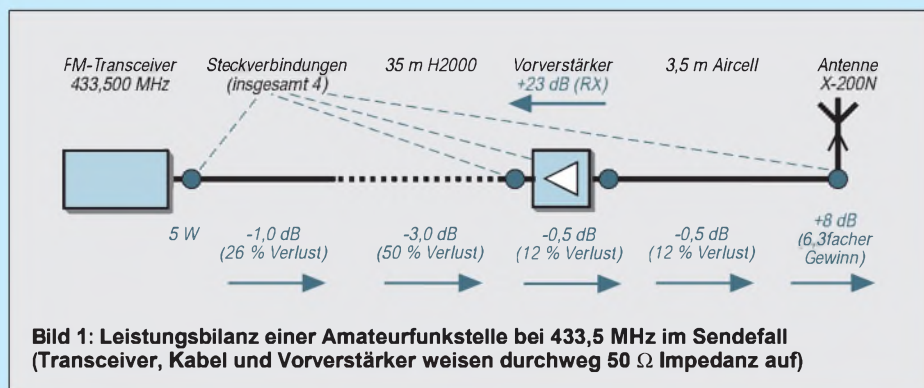


Bild 2: Das Display zeigt etwas über 5 mW Leistung an – hätten Sie's gewußt?

Foto: DG4RBF

■ Spannung oder Leistung?

Spannung und Leistung sind über den Widerstand miteinander verknüpft, wobei die Spannung quadratisch in die Leistung eingeht – siehe Kasten. Daher ist bei der dB-Berechnung aus dem Verhältnis der Spannungen der Faktor 2 vonnöten, beim Leistungsverhältnis jedoch nicht. Der Faktor 10 rührt übrigens daher, daß wir Dezibel und nicht Bel berechnen wollen – selbiges hat sich wiederum wegen der praktischeren Handhabbarkeit der dabei auftretenden Zahlenwerte so eingebürgert.

Gibt es nun Spannungs- und Leistungs-dB? Schauen wir uns dazu Bild 3 an: Schaltet A die Endstufe zu, steigt die Sendeleistung um 10 dB. Bei B weist folglich das (ideale) S-Meter einen Zuwachs um 10 dB aus. Betrug die Signalspannung am Empfänger-eingang zuvor 5 µV, werden es jetzt 15 µV sein, Kommastellen geschenkt. Es ist in ein und derselben Überungskette völlig egal,

Tabelle 1: dB-Werte zum Überschlagn [1]

Ü _{dB}	P ₂ /P ₁	U ₂ /U ₁
-80 dB	0,000 00001	0,000 1
-70 dB	0,000 0001	
-60 dB	0,000 001	0,001
-50 dB	0,000 01	
-40 dB	0,000 1	0,01
-30 dB	0,001	
-20 dB	0,01	0,1
-10 dB	0,1	
0 dB	1	1
0,5 dB	1,12	1,06
1 dB	1,26	1,12
2 dB	1,58	1,26
2,15 dB	1,64	1,28
3 dB	2	1,41
4 dB	2,5	
5 dB	3	1,73
6 dB	4	2
7 dB	5	
9 dB	8	
10 dB	10	3,2
12 dB	16	4
14 dB	25	5
17 dB	50	
18 dB		8
20 dB	100	10
30 dB	1 000	
40 dB	10 000	100
50 dB	100 000	
60 dB	1 000 000	1 000
70 dB	10 000 000	
80 dB	100 000 000	10 000

Für andere Werte einfach Angaben in der linken Spalte addieren (subtrahieren) und in der mittleren bzw. rechten multiplizieren (dividieren): 56 dB = 40 dB + 6 dB entsprechen einem Spannungsverhältnis von $100 \cdot 2 = 200$.

$$v_P = 10 \log \frac{P_2}{P_1} \quad (1)$$

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} \quad (2)$$

$$v_P = \frac{P_2}{P_1} = \frac{U_2^2}{U_1^2} \quad (3)^*$$

$$v_U = 20 \log \frac{U_2}{U_1} \quad (4)$$

$$\frac{P_2}{P_1} = 10^{(0,1 \cdot v_P)} \quad (5)$$


$$\frac{U_2}{U_1} = 10^{(0,05 \cdot v_U)} \quad (6)$$

* gilt nur bei gleichen Widerständen

ob man Spannung oder Leistung betrachtet; bildhaft: Das S-Meter bemerkt keinen Unterschied.


Gleiches gilt auf eine einzelne Stufe bezogen, solange Ein- und Ausgangswiderstand gleich sind. Der Antennenvorverstärker in Bild 1 verstärkt Empfangssignale um 23 dB. Aus einem 5- μ V-Signal werden 71 μ V. Da das Modul ein- und ausgangsseitig 50 Ω aufweist, entspricht dies 0,5 pW = -93 dBm am Eingang bzw. 0,1 nW = -70 dBm am Ausgang.

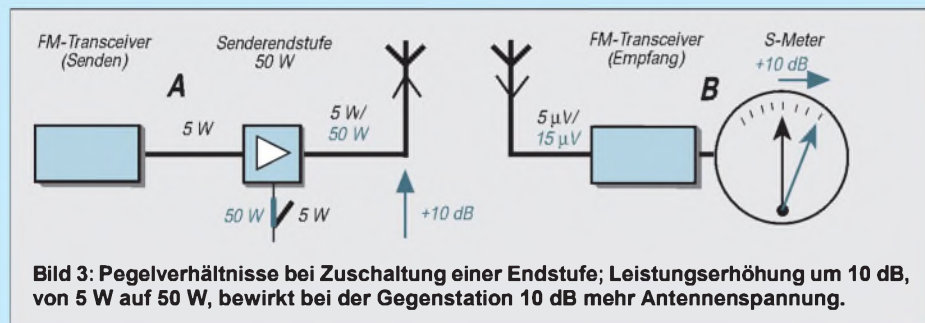Prägen Sie sich o.g. Bedingung **solange Ein- und Ausgangswiderstand gleich sind** gut ein, denn jetzt kommt's: Bild 4 zeigt



einen einfachen Sourcefolger, wie er zur Anpassung Verwendung findet. Der Eingangswiderstand beträgt 1 M Ω , und für den Ausgang stellen wir mal 100 Ω anheim. Die Spannungsverstärkung ist, wie wir wissen, bei einer solchen Stufe knapp 1, also 0 dB.

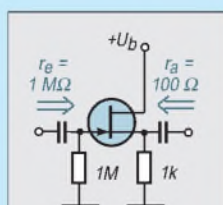Wozu brauchen wir da einen Transistor? Ganz einfach: Er belastet die Signalquelle nur mit 1 M Ω und stellt die entnommene Spannung an 100 Ω , also viel niederohmiger bereit und verstärkt auf diese Weise die Leistung um 10⁴



alias 40 dB! (Die Feinheiten im Anpassungsfall mal unberücksichtigt.)

■ Kopfrechnen schwach?

Wer nun die dB-Rechnung auf einem Taschenrechner nachvollziehen möchte, beachte unbedingt, daß der dekadische Logarithmus (lg oder log) Anwendung findet und nicht der natürliche (ln). In vielen Fällen kommt man jedoch ohne den Rechenknecht aus, wenn man einige wenige Zahlenverhältnisse im Kopf hat. Tabelle 1 hilft da, ebenso wie die Nomogramme in [1] bis [3], weiter.

Am wichtigsten sind die Leistungsverhältnisse. 3 dB bedeuten fast genau doppelte Leistung, 5 dB etwa dreifache und 10 dB zehnfache Leistung. Merken Sie, wie klug es war, von **Dezibel** auszugehen? Negatives Vorzeichen führt auf die Hälfte, ein Drittel bzw. ein Zehntel. 7 dB ist demnach fünffache Leistung, nämlich 10 dB - 3 dB, entsprechend mal 10 durch 2. Und achtfache Leistung, 2 mal 2 mal 2, entspricht 9 dB, nämlich 3 + 3 + 3 dB. Bei Spannungsverhältnissen gilt überall der Faktor 2, doppelte Spannung also 6 dB, dreifache 10 dB usw.

■ Absolut oder relativ?

Zurück zum eingangs genannten Beispiel: dB steht immer für ein Verhältnis zweier Größen, aus der Angabe 73 dB ist zunächst nichts Konkretes zu entnehmen, es ist ein relatives Maß. Freilich kann man als Bezugsgröße auch 1 A, 1 mW oder viel-

Drängt sich die Frage auf, wieviel dBm nun 73 dB μ bedeuten, schließlich sind beides Pegelangaben. Wer jetzt wie aus der Pistole geschossen antwortet „na -34 dBm, nämlich 73 - 107!“⁴, liegt in obigem Fallbeispiel ein wenig daneben, genau um 1,76 dB. Trotzdem: **107** merken! In funküblichen 50- Ω -Systemen entsprechen in der Tat 0 dB μ -107 dBm, nämlich

$$10 \cdot \log \{ (1^2 \mu V^2 / 50 \Omega) / 1 mW \}.$$

Wer dies herleiten kann, hat bis jetzt alles verstanden... Kabelfernsehsysteme arbeiten jedoch mit 75 Ω , so daß 1 μ V dort nur 0,013 pW bedeuten, rund -109 dBm.

■ dBd, EIRP und RegTP

Die RegTP schreibt für Inhaber der Zeugnisklasse 3 eine maximale effektive Strahlungsleistung (*radiated power*) von 10 W, bezogen auf Isotropstrahler, vor. Während ein Dipol bekanntlich eine Richtwirkung quer zur mechanischen Achse aufweist, strahlt der (hypothetische) Isotrop- oder Kugelstrahler in alle Richtungen gleich. Die Richtwirkung beschert dem (gestreckten Halbwellen-)Dipol 2,15 dB Gewinn gegenüber letzterem.

Dipolbezogene Antennengewinne tragen hinter dB ein **d**. Bei Rundstrahlern sowie bei USA-Herstellern ist eher eine auf Kugelstrahler bezogene Gewinnangabe üblich: dBi. So hat eine einfache 3-Elementyagi etwa 5 dBd Gewinn, was 7,15 dBi entspricht (Dipol: 0 dBd = 2,15 dBi). Herstellerangaben in dBd sind also für eine Bewertung der EIRP zunächst durch Addition von 2,15 dB in dBi umzurechnen, um das Ergebnis wie eine Verstärkung in der Übertragungskette berücksichtigen zu können. Auf dem Weg zur Antenne erfährt das Sendesignal weitere Verluste, nämlich die Kabeldämpfung (vgl. vorige Folge), geringfügige Dämpfung durch Steckverbinder und beispielsweise die Durchgangsdämpfung eines zwischengestalteten Vorverstärkers.

Zur Ermittlung der maximal zulässigen Sendeleistung empfiehlt es sich, nach den individuellen Gegebenheiten ein Schema wie Bild 1 aufzuzeichnen (dort 10 W EIRP). Betrachten wir abschließend die 9-Element-Langyagi nach FA 10/00 S. 1113 ($G_d = 12,4$ dBd Gewinn) in einer Anlage gemäß Bild 1; es ist demzufolge mit insgesamt $a_{ges} = 5,0$ dB Verlust zu rechnen:

$$P_{zul} = 10 W / 10^{((G_d + 2,15 dB - a_{ges}) / 10)} = 1,1 W$$

Literatur

- [1] Perner, M., DM2AUO: dB-Rechnung für den Shack-Gebrauch. FUNKAMATEUR 44 (1995) H. 1, S. 72-73
- [2] Siehla, F., DL7VFS: Dezibel & Co. in der Funkpraxis. vth-Verlag, Baden-Baden 2000
- [3] stabo Ricofunk: Funkkatalog. Firmenschrift, Hildesheim 1999; www.stabo.de

Digitaler Höhenmesser (2)

RADEK VACLAVIC – OK2XDX

Nach der einführenden Vorstellung der grundlegenden Schaltungstechnik und des Power-Managements unseres Höhenmessers werfen wir nun abschließend noch einen Blick auf die Datenverarbeitung und die Inbetriebnahme des Gerätes.

Der Höhenmesser sendet seine Daten an den seriellen Port im Standard-Format 8N1 (8 Bits, keine Parität, 1 Stopbit) mit einer Übertragungsrate von 9600 Baud.

Datenverarbeitung

Empfangen lassen sich die Daten im PC mit Hilfe eines beliebigen Terminalprogramms. Ich persönlich verwende dazu das als Accessoire bereits in Windows 9X/2000/NT vorhandene „Hyperterminal“. Der Höhenmesser sendet die Daten separiert durch ein CR („Carriage Return“, ASCII-Code 13). Wenn Sie Ihr Terminalprogramm so einstellen, daß außerdem noch automatisch ein LF („LineFeed, ASCII-Code 10) dem Datenstrom hinzugefügt wird, erhalten Sie die Daten sauber in einzelne Textzeilen aufgetrennt. Nun bleibt nur noch, diese Datei abzuspeichern.

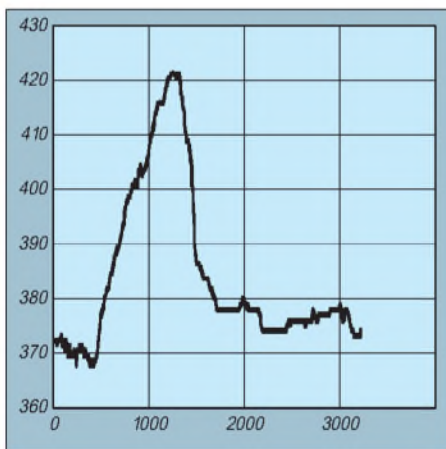


Bild 10: Datenprofil meiner ersten Reise mit dem Höhenmesser

Der Höhenmesser sendet lediglich die Differenzen zwischen dem aktuellen Datenwert und dem der vorherigen Messung, denn das spart Speicher ein. Jeder Differenzwert ist 7 Bit lang, das achte Bit des Bytes dient als Vorzeichen, was bedeutet, daß unser Meß-

Daten einer Reise: Der Meßwert wird vom Höhenmesser byteweise geliefert.

Meßwert	Differenz	Abs. Höhe
255	-1	368 m
1	1	369 m
0	0	369 m
0	0	369 m
2	2	371 m
253	-3	368 m
0	0	368 m
0	0	368 m

gerät in der Lage ist, Höhenveränderungen von -127 Metern bis +127 Meter zwischen zwei Messungen aufzuzeichnen.

Hinzuzufügen wäre an dieser Stelle noch, daß ich zur Verarbeitung der vom Gerät gelieferten Meßdaten das Programm Microsoft Excel einsetze. Im Moment arbeite ich gerade an einem Makro, welches die Daten automatisch verarbeitet und daraus ein Ex-

cel-Chart generiert. Dieses Makro werde ich zu gegebener Zeit auf meiner Homepage ([5], siehe Teil 1) zum freien Download anbieten. Derzeit bleibt mir allerdings nur die manuelle Verarbeitung. Der Kasten zeigt ein Datenbeispiel, welches von meiner ersten Reise stammt, auf der ich das Gerät mitgeführt habe.

Im Excel-Sheet sind von mir für die entsprechenden Tabellenspalten zwei einfache Formeln implementiert worden, um die Berechnungen durchzuführen:

„Differenz“ =
 $IF(A1 > 127, (YES) A1 - 256, (NO) A1)$,

worin A1 die Excel-Zelle mit dem Datenwert vom Höhenmesser darstellt, und

„Abs. Höhe“ = $C0 + B1$

mit C0 als Zelle mit dem Wert der vorhergehenden Höhe und B1 als berechneter Differenz.

Die Spalte mit dem absoluten Höhenwert kann nun leicht für die Vorbereitung eines Datendiagramms verwendet werden (siehe Bild 10).

Meine Empfehlung: ein Batterie-Schnellladegerät

Im Zusammenhang mit den im Höhenmesser eingesetzten NiCd- und NiMH-Batte-

rien habe ich nach einer möglichst einfachen Lösung für deren Wiederaufladen gesucht und das in Bild 11 gezeigte Schnellladegerät konstruiert.

Die Schaltung basiert auf einem MC33340, ein IC-Typ, der eigens für Schnelllader entwickelt wurde. Intern arbeitet das Bauteil nach dem Prinzip der Erkennung eines „Negativ-Anstiegs“ der Ladekurve, um das Aufladen zu beenden.

NiCd- und NiMH-Batterien zeigen einen geringen Spannungsabfall, nachdem sie 100%ig geladen sind.

Dieser Effekt wird im MC33340 ausgenutzt, um den Ladeprozeß zu steuern. Außerdem habe ich eine Backup-Lösung vorgesehen, um das Aufladen für den Fall abubrechen, wenn die Batterien beschädigt sein sollten.

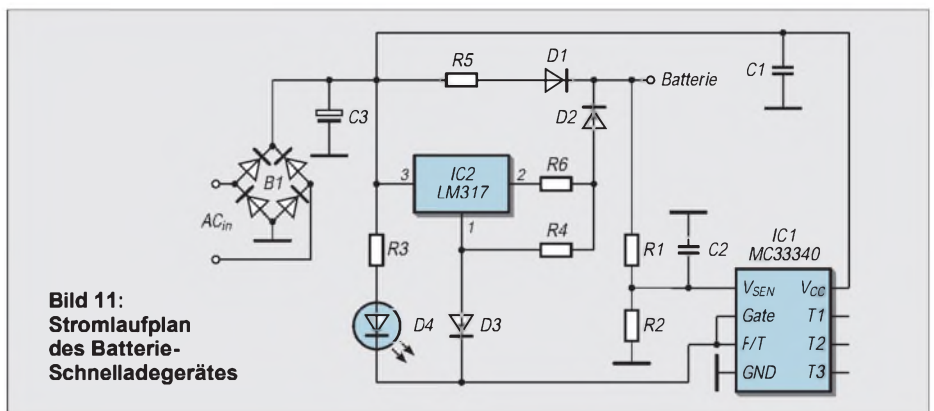


Bild 11: Stromlaufplan des Batterie-Schnellladegerätes

Diese Lösung besteht aus einem unabhängigen Timer, welcher über die Pins T1, T2 und T3 gesteuert wird und bis zu 283 Minuten einstellbar ist. Es gibt daneben noch eine weitere Möglichkeit, die Schnellladung zu beenden. Diese wäre die Erkennung der unzulässigen Erwärmung der Batterien, die in meinem Schaltungsdesign jedoch keine Berücksichtigung fand.

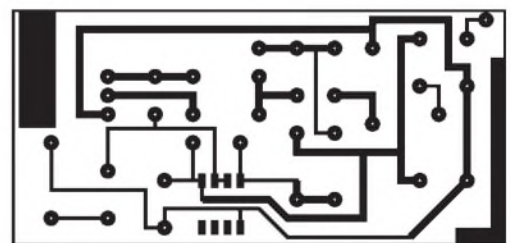


Bild 12: Platinenlayout des Schnellladers

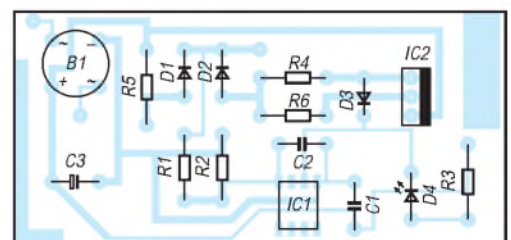


Bild 13: Bestückungsplan der Schnelllade-Platine

Zwei Betriebsarten

Die Ladeschaltung verfügt über zwei Arbeits-Modi. Der erste ist ein Schnelllade-Modus, welcher über die soeben beschriebenen Methoden terminiert wird. Eine blinkende LED signalisiert diese Betriebsart. Das Ladegerät schaltet dann um in den Erhaltungsladungs-Modus, bei dem nur noch ein kleiner Ladestrom fließt, bei dem die LED ständig glimmt. Dieser Erhaltungsladestrom gleicht die Selbstentladung der Batterien aus, wodurch diese stets zu 100 % betriebsbereit bleiben.

Der MC33340 steuert einen Spannungsstabilisator-IC vom Typ LM317 an, der völlig ausreichend ist, da keine stabilisierte Stromversorgung mit exakter Ausgangsspannung benötigt wird. Ein Netzteil, das 18 V liefern kann, ist hier absolut ausreichend.

Widerstandswerte

Ein paar Berechnungen sind noch notwendig, um die Werte der eingesetzten Widerstände zu bestimmen. Das Verfahren ist sehr einfach anzuwenden und läßt sich auch für andere Applikationen benutzen.

Der Widerstand R6 determiniert den Schnellladestrom, und sein Wert errechnet sich zu

$$R6 = 1,25 / I_f$$

wobei I_f den Ladestrom und 1,25 die Referenzspannung des LM317 darstellt. Dies sollte gewählt werden für eine Leistungsauslegung von $P = 1,25 \cdot I_f$. Ich habe mich für 2 Stunden Ladezeit bei einem Stromfluß von $I_f = 300 \text{ mA}$ entschieden. Dann ergibt sich R6 zu $4 \Omega / 0,4 \text{ W}$.

R1 und R2 bilden einen Spannungsteiler, der die Batteriespannung auf ca. 1 bis 2 V herunterteilt. Eine Spannung außerhalb dieses Bereichs an Pin 1 des MC33340 verhindert das Starten des Schnellladezyklus und schützt dadurch auch gegen defekte Batterien.

Hier habe ich mich für $R1 = 10 \text{ k}\Omega$ und $R2 = 15 \text{ k}\Omega$ entschieden, welche die von der Stromversorgung kommenden 2,4 V auf ca. 1,4 V herabteilen.

Der im Erhaltungsladungs-Modus fließende Strom sollte etwa das 0,03- bis 0,05fache der Batteriekapazität betragen. Da die von mir verwendeten Zellen eine Kapazität von 500 mAh aufwiesen, wählte ich einen Erhaltungsladestrom von 20 mA. Dieser Strom berechnet sich aus

$$I_m = (V_{in} - 0,5 - V_{bat}) / R5$$

mit V_{in} = Eingangsspannung und V_{bat} = Batteriespannung (2,4 V in meinem Falle). Dann ergibt sich mit $V_{in} = 12 \text{ V}$ der Wert von R5 zu 455Ω , so daß wir einen 470- Ω -Widerstand einsetzen können.

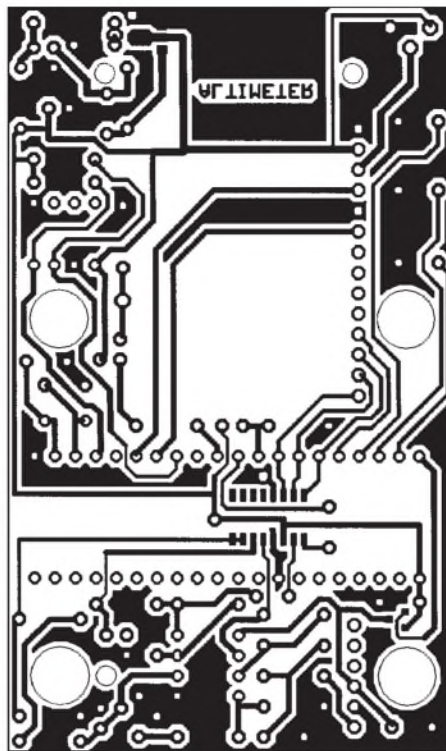


Bild 14: Platinenlayout des Höhenmessers/ Lötseite

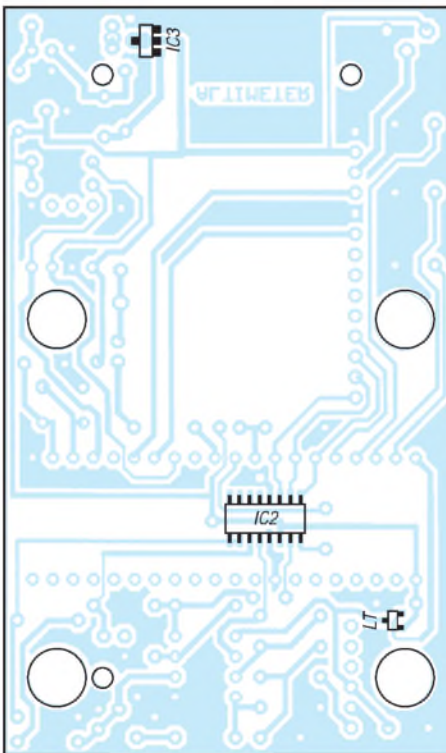


Bild 16: Auf der Lötseite finden die wenigen SMD-Bauteile Platz.

Der Aufbau des Schnelladers erfolgte auf einer Platine gemäß den Bildern 12 und 13. Für den Anschluß habe ich einen gewöhnlichen DC-Connector mit einem Kontakt für den Ladegeräteanschluß zum Höhenmesser verwendet. Über diesen Kontakt wird die Elektronik des Meßgerätes während der Batterieladung abgetrennt.

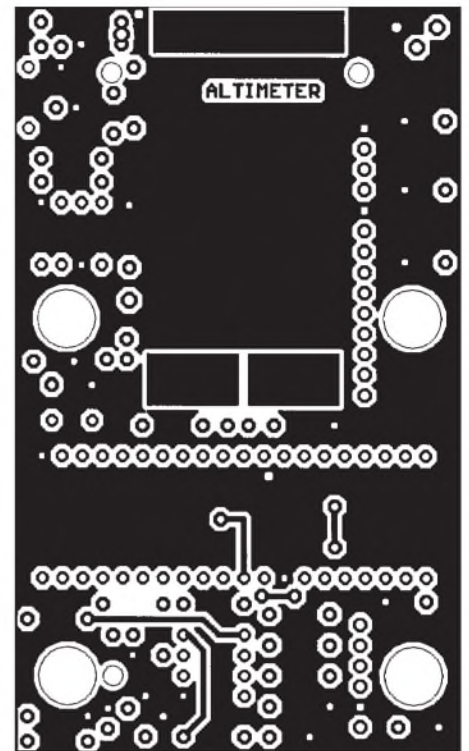


Bild 15: Platinenlayout des Höhenmessers/ Bestückungsseite

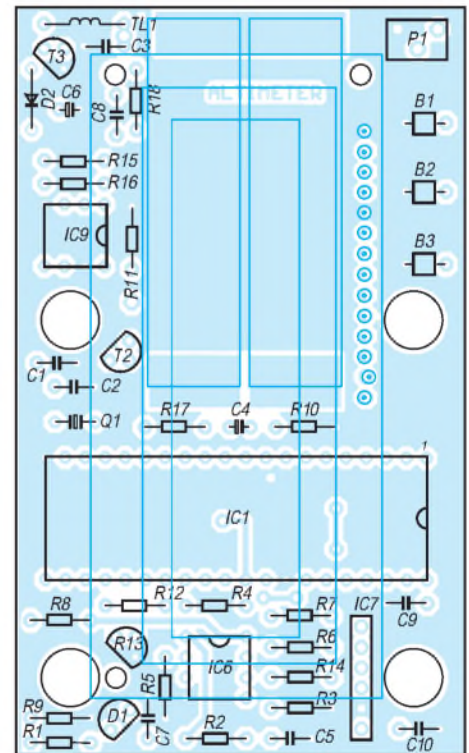


Bild 17: Bestückt wird der Höhenmesser ansonsten mit konventionellen Bauteilen.

Für den Höhenmesser kam eine doppel-seitige Platine mit ein paar großen Bohrungen für die Montage in einer BOPLA-BOS-400-Box zum Einsatz.

Aufbau und Inbetriebnahme

Mit einigen mechanischen Bearbeitungen an diesem Gehäuse unter Verwendung von Feile und Zange paßt die Leiterplatte dann

exakt hinein. Im nächsten Bearbeitungsschritt werden an der Box die Aussparungen für Display, Tasten und Anschlußbuchsen erzeugt, abhängig natürlich von den eingesetzten Bauteiltypen.

Nach Abschluß dieser mechanischen Arbeiten beginnt das Bestücken und Verlöten der Platine (möglichst in einem Arbeitsgang), jedoch ohne den Mikrocontroller. Das LC-Display kann über Präzisions-Pfostensteckverbinder oder mittels eines kurzen Kabels mit der Platine verbunden werden.



Bild 18:
Das betriebsbereite
Meßgerät

Falls für den Mikrocontroller eine Steckfassung eingesetzt werden soll, ist gegebenenfalls das Display über metallische Abstandsbolzen zu befestigen, aber das sollte im Einzelfall wohl nicht das Problem darstellen.

Wegen der kleinen Dimensionen der entwickelten Platine befindet sich, so man das o.a. Gehäuse benutzt, noch eine ganze Menge Platz in der Box. Ich habe für den seriellen und den Ladeanschluß kleine 2,5-mm-Mono-Audiosteckverbinder verwendet, welche einen Extra-Kontakt zum Abschalten der Höhenmesser-Elektronik während des Ladevorgangs besitzen.

■ Strom und Spannung messen

Nun kann es an die Inbetriebnahme gehen. Dazu wird der Höhenmesser über ein Strommeßgerät an die Spannungsversorgung angeschlossen und die Stromaufnahme kontrolliert. Diese sollte nicht mehr als 50 mA bei 2,4 V betragen.

Danach ist die Spannung am Ausgang des DC/DC-Konverters auf 5 V zu überprüfen. Eine weitere wichtige Größe ist die Referenzspannung in Höhe von 4,6 V an Pin 6 von IC6. Vor dieser Messung ist temporär das Gate von T1 auf Massepotential zu legen. Wenn alles o.k. ist, schalten wir die Betriebsspannung ab und löten den programmierten Mikrocontroller ein oder platzieren ihn in der Präzisionssteckfassung.

Nach dem Wiedereinschalten der Betriebsspannung wird jetzt die Temperatur angezeigt, und auch alle anderen Funktionen des Höhenmessers sollten funktionieren. Abschließend ist die Kalibrierung vorzunehmen. Wie das geht, habe ich ja schon weiter oben beschrieben.

■ Fazit

Ich habe diesen digitalen Höhenmesser rein hobbymäßig entwickelt und möchte ihn auch nicht mit professionell hergestellten Produkten vergleichen.

Diese sind zwar kleiner, dafür jedoch auch wesentlich teurer als die hier vorgestellte Lösung. Überdies hat es mir sehr viel Spaß bereitet, das Gerät zu konstruieren und zu sehen, daß es genau arbeitet. Es ist leicht auch von Elektronik-Einsteigern nachzubauen und in Betrieb zu nehmen.

■ Daten von unterwegs

Die Parameter des Gerätes sind ziemlich genau, die Ausgabewerte stabil, und ich erreichte 1 Meter Auflösung in allen Bereichen. Der Datenspeicher ist eine interessante Option, die uns erlaubt, nach einer Reise das grafische Profil der überwundenen Höhenunterschiede anzusehen, z.B. gab es da immer sichtbare Unterbrechungen, wenn ich unterwegs in einigen Pubs eingekehrt bin. :-)

Sicher, GPS gibt einem genauere Werte, doch dafür sind derartige Geräte auch viermal teurer...

■ Neue Versionen

Und ich arbeite weiter an dem Gerät: Ein Infrarot-Port wird drahtlose Datenübertragung zum PC zulassen, magnetische Sensoren am Fahrrad ermöglichen die Aufzeichnung des Höhenprofils in Abhängigkeit von der gefahrenen Strecke, und, und, und...

Aus dem Englischen übersetzt und editiert von Dr.-Ing. Reinhard Hennig, DD6AE

OK2DXD auf QSL.NET

Der Autor, OK2DXD, hat neben dem digitalen Höhenmesser noch weitere Projekte, so einen Wettersatellitenempfänger u.ä. konstruiert.

Die (englischen) Beschreibungen der Projekte und selbstverständlich die Software, speziell auch die für den Höhenmesser, sind im Internet über seine Homepage, die er bei QSL.NET (www.qsl.net/ok2dxd/) betreibt, zum Download abrufbar.



Homepage von OK2DXD. Die Navigation erfolgt in Tschechisch und Englisch.

Die Homepage ist neben seiner Muttersprache Tschechisch auch in Englisch gehalten, so daß es kein größeres Problem darstellen dürfte, sich auf der Internetseite navigationsmäßig zurechtzufinden.

Zum vorstehenden Beitrag wäre noch anzumerken, daß die neueste Programmversion die Höhe auch in feet, die Temperatur in Fahrenheit und den Luftdruck in mmHg anzeigen kann. Diese Zusatzfunktionen lassen sich aktivieren, indem Pin P3.6 des Mikrocontrollers auf Massepotential gelegt wird.

Das neue Programm verfügt auch über ein erweitertes Setup-Menü, bei welchem sich die heimatische Höhenlage einstellen läßt. Dann zeigt der Höhenmesser die entsprechende absolute Höhe an.



Das jeweils neueste Update der Mikrocontroller-Software für den digitalen Höhenmesser findet sich unter dem Punkt „Download“ auf der Homepage des Autors.

Ein weiteres Feature: Man kann die zu erwartende Reisedauer bei der Planung eines Trips mit dem Höhenmesser vorgeben. Dann werden die internen Konstanten entsprechend rekalkuliert, um den vorhandenen Speicherplatz im EEPROM besser ausnutzen zu können. Bei kürzeren Trips ergibt das dann eine höhere Auflösung durch Messung und Speicherung der Daten in kürzeren Zeiträumen.

Alle neuen Versionen der Software benötigen 8 KB Programmspeicher und erfordern somit den Einsatz eines 89C52 statt des 89C51!

EPROM-Lese-Programmiergerät mit seriellem Interface

WEDIGO KAHL

Für meinen in Modellbahnanwendungen eingesetzten Mikrocontrollerbaustein vom Typ 8031 bzw. 8032 suchte ich zum Brennen und Auslesen des verwendeten EPROMs 27C256 ein einfach zu realisierendes Programmiergerät, das auch mit geringer softwaremäßiger Ansteuerung auskommt.

Programmiergeräte für EPROMs sind schon viele in verschiedenen Publikationen vorgestellt worden. Es gibt diese Geräte auch mit einem riesigen Funktionsumfang und für viele Speicherbausteintypen zu kaufen. Da ich aber nur einen einzigen EPROM-Typ brennen und auslesen wollte, entschied ich mich für einen Eigenbau. Der softwaremäßige Aufwand zur Ansteuerung sollte gering sein, so daß ich mich für eine serielle Ansteuerung entschied.

■ Es geht auch ohne ...

In [1] wurde ich auch fündig, leider war der dort verwendete AY3-1015 bzw. sein Nachfolger für mich nicht beschaffbar. So blieb nur, das ganze Programmiergerät ohne Spezialschaltkreise aufzubauen.

Es sollten hierfür nur leicht beschaffbare, handelsübliche Digitalschaltkreise Verwendung finden. In [1] gibt es genügend Anregungen dafür. So konnte der Stromlaufplan eines seriellen Senders und Empfängers aus [1] in das zu kreierende Gesamtkonzept eingearbeitet werden. Das dort beschriebene EPROM-Lese- und Programmiergerät wurde ohne den verwendeten Schaltkreis AY3-1015 so umgearbeitet, daß der serielle Sender und der Empfänger aus gleicher Quelle in die Gesamtschaltung eingearbeitet werden konnte. Und auch etwas Software mußte für den korrekten Betrieb der Schaltung noch erarbeitet werden...

■ Software

Durch das Betreiben über die serielle Schnittstelle läßt sich das nachfolgend vorgestellte Programmiergerät softwaremäßig leicht ansteuern. Dennoch ist darauf zu achten, daß beim Betrieb das Programmieren des Handshakes der Signale DTR und RTS unbedingt nötig sind. Mit Hochsprachen, welche einen direkten Zugriff auf einzelne Register des UART-Schaltkreises erlauben, ist dies problemlos zu bewerkstelligen. So kann man zum richtigen Zeitpunkt die Leitungen RTS bzw. DTR ansteuern.

■ Schaltung

Nebenstehend sei im Kasten ein kleines PowerBasic-Programm zur Veranschaulichung gezeigt.

Das Programmiergerät besteht aus den Baugruppen serieller Sender, serieller Empfänger und der Programmierlogik. Die Schaltung ist für eine Datenübertragung von 2400 Baud, 8 Bit Datenlänge und 1 Stopbit ausgelegt.

Der serielle Sender dient dem Auslesen des EPROMs und besteht aus den Schmitt-Trigger-Invertern, Gatter ST1/1-5 des 4584, dem Dezimalzähler IC1, 4017 und dem Schieberegister IC2, 4021. Der Taktgenerator mit dem Gatter ST1/3 des 4584 läuft völlig frei.

Ist DSR High, werden die parallel am Schieberegister IC2 anliegenden Daten immer über Pin 3 ausgegeben. Die Steuerung der Daten auf TXD wird durch den Dezimalzähler IC1 (4017) übernommen. Durch ihn wird das Start- und Stopbit mit den Dioden am Pin 2 und 3 des IC1 realisiert.

Ist DSR Low, wird der Dezimalzähler IC1 über seinen Reseteingang Pin 15 in Stellung 0 festgehalten. Die Ansteuerung der Datenübertragung erfolgt bei DSR High durch

Listing

```
' EPROM lesen und programmieren
CLS
PRINT("1 -> EPROM lesen")
PRINT("2 -> EPROM programmieren")
Eingabe$ = INPUT$(1)
IF Eingabe$ = "1" THEN GOTO LESEN
IF Eingabe$ = "2" THEN GOTO PROGRAMMIEREN
GOTO ENDE
LESEN:
    CLS
    PRINT("Wieviel Bytes sollen vom EPROM gelesen werden")
    INPUT ; "Byteanzahl: ", anzahl
    PRINT
    PRINT("Wie heisst die Datei zum abspeichern des EPROM - Inhaltes")
    INPUT ; "Dateiname: ", Dateiname$
    PRINT
    OPEN Dateiname$ FOR BINARY
    AS #1
        call oeffnen
        DELAY 0.1
        FOR x= 0 TO (anzahl-1)
            wert = empfangen
            wert$ = CHR$(wert)
            SEEK #1, x
            PUT$ #1, wert$
            DELAY 0.06
            call senden(0)
        NEXT x
    CLOSE #1
    PRINT("Daten eingelesen")
    call schliessen
    GOTO ENDE
PROGRAMMIEREN:
    CLS
    PRINT("Eingabe des Binaerdateinamens zum Brennen des EPROMs")
    INPUT ; "Dateiname: ", Dateiname$
    PRINT
    OPEN Dateiname$ FOR BINARY
    AS #1
        x = 0
        call oeffnen
        WHILE NOT EOF(1)
            SEEK #1, x
            GET$ #1, 1, wert$
            byte = ASCII(wert$)
            IF NOT(byte = -1) THEN call
```


```
senden(byte)
    DELAY 0.085
    x = x + 1
    WEND
    CLOSE #1
    PRINT("Daten zum EPROM uebertragen")
    call schliessen
ENDE:
END

SUB oeffnen
' Schnittstelle COM1
    OUT &H3FB, 128
' Baudrate aktivieren
    OUT &H3F8, 48
' Baudrate - LSB, 2400 Baud
    OUT &H3F9, 0
' Baudrate MSB
    OUT &H3FB, 3
' 8 Bits, No Parity, 1 Stopbit
    OUT &H3FC, 1
' DTR on
    y = INP(&H3F8)
' Empfangsregister leeren
END SUB

SUB schliessen
    OUT &H3FC, 0
' DTR = 0, RTS = 0
END SUB

SUB senden(Byte)
    Do
        LOOP UNTIL ((INP(&H3FD) AND 32) = 32) ' ist Sendepuffer leer
        OUT &H3F8, Byte
' Byte an Sendepuffer
    END SUB

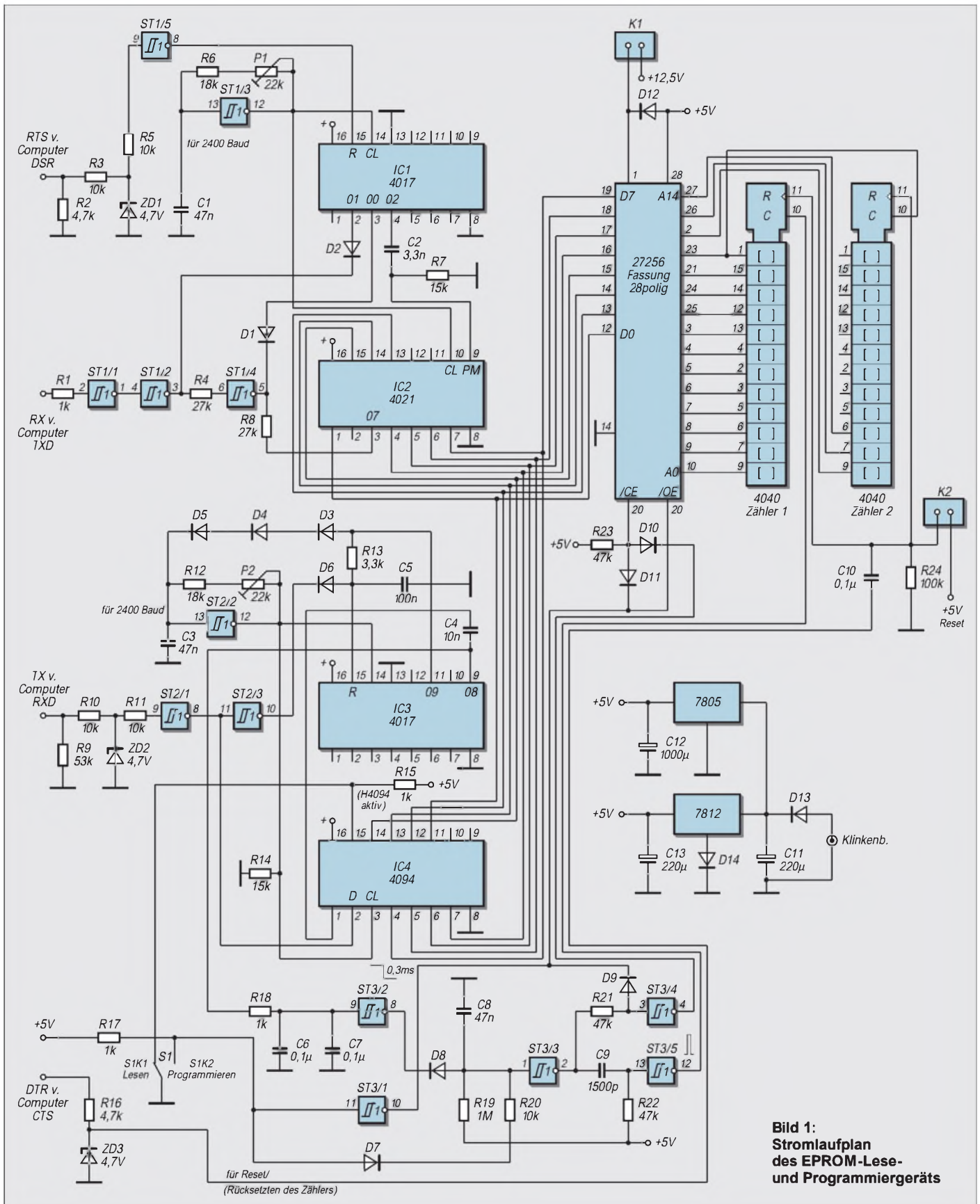FUNCTION empfangen
    OUT &H3FC, 3
' DTR on, RTS on
    DO
        LOOP UNTIL((INSTAT OR (INP(&H3FD) AND 1) = 1))
' ist Zeichen empfangen
        wert = INP(&H3F8) ' Byte vom Empfangspuffer
        OUT &H3FC, 1
' DTR on
        empfangen = wert
    END FUNCTION
```



einen kurzen positiven Impuls an Pin 9 des IC2. Genaue Zeitabläufe und Ablaufdiagramme können in [1] eingesehen werden. Der serielle Empfänger dient dem Brennen des EPROMs und besteht aus dem Dezimalzähler IC3, 4017, den Schmitt-Trigger-

Invertern Gatter ST2/1-3 des 4584 und dem Schieberegister IC4, 4094.

Der Taktgenerator Gatter ST2/2 des 4584 wird bei Erreichen des Zählerstandes 9 am Pin 11 des IC3 über die Dioden D3 bis D5 angehalten. Mit Empfang eines Impulses

an RXD (Startbit) erfolgt ein Reset des Dezimalzählers, sein Zustand ist Null und die Sperre des Taktgenerators wird aufgehoben.

Bei Erreichen des achten Taktimpulses wird über Pin 9 des IC3 ein Impuls zur Über-


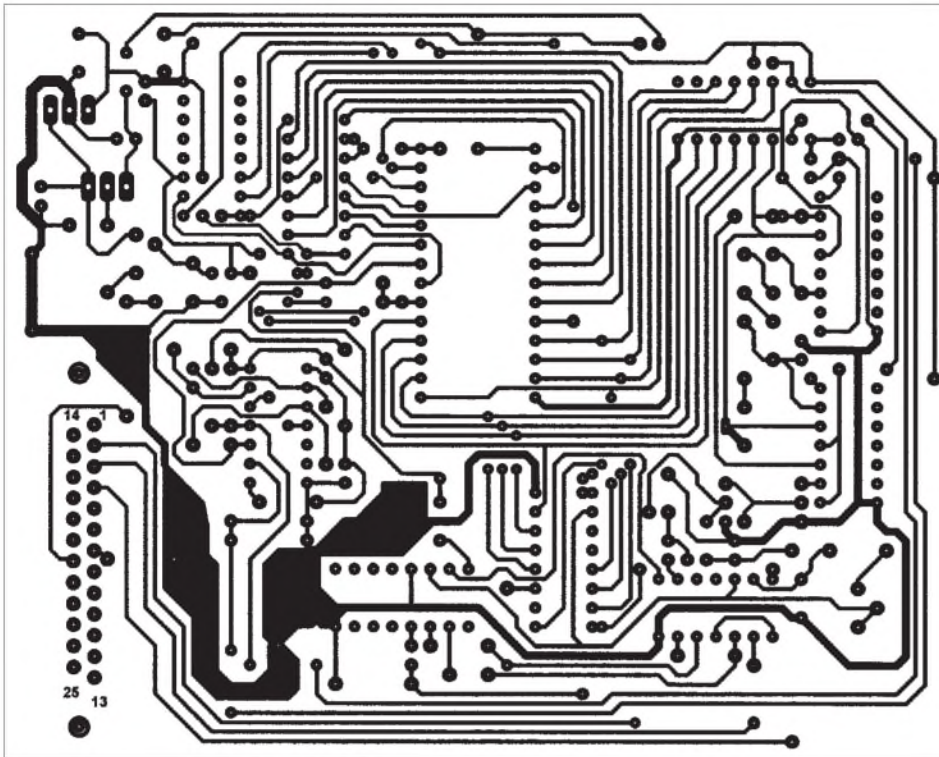


Bild 2: Platinenlayout

Bild 3: Bestückungsplan

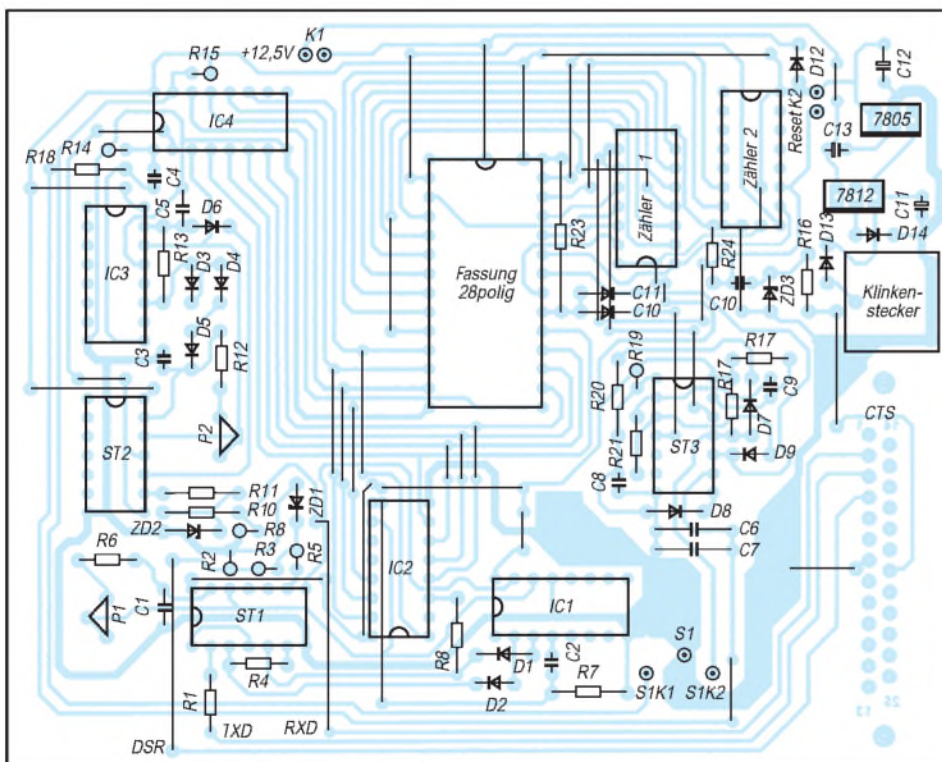

nahme der empfangenen Daten ins Ausgaberegister des IC4 veranlaßt. Die detaillierte Beschreibung aller Vorgänge und die Ablaufdiagramme sind wieder in [1] nachlesbar. Zu erwähnen ist noch, daß der IC4, 4094 an Pin 15 mit High – Pegel aktiv geschaltet wird.

Die Programmierlogik besteht aus den Schmitt-Trigger-Invertiern, Gatter ST3/1-5 des 4584 und den 2 Zählern 4040. Programmiert wird der eingesetzte EPROM durch

einfache Übertragung einzelner Bytes in aufsteigender Adreßreihenfolge.

Die Schaltung selbst sorgt bei jedem Empfang eines Bytes für das fortlaufende Hochzählen der Adressen. Die Aufgabe der fortlaufenden Adressierung übernehmen die Zählerschaltkreise 4040. Über CTS bzw. Jumper K2 erfolgt das Rücksetzen der Zähler 1 und 2. Der Impuls von IC3, Pin 9, der dem 8. Impuls entspricht und die Übernahme der empfangenen Daten ins Aus-

gangsregister von IC4 veranlaßt, wird über das Monoflop Gatter ST3/2 verzögert zur Programmierlogik weitergeleitet.

Mit den gewählten Bauelementen an ST3/2 wird eine Verzögerung von 0,3 ms erreicht. Über die daraufhin folgende Monoflopschaltung, bestehend aus dem Gatter ST3/3, C8, und R19, wird ein Impuls von 50 ms realisiert. Der durch ST3/4 invertierte Impuls gelangt dann als Programmierimpuls an Pin 20 /CE des EPROMs.

Wenn die 12,5 V am Pin 1 des EPROMs über den Jumper K1 angelegt wurden, übernimmt es die Daten und brennt sie ein. Die abfallende Flanke des Ausgangsimpulses am ST3/3 triggert über ST3/5 ein Impuls, der zum Adreßzähler gelangt und diesen weiterschaltet.

Steht der Schalter S1 in Stellung „Lesen“, wird der Schaltkreis IC4 durch den Low-Pegel an seinem Pin 15 deaktiviert. Das Monoflop, Gatter ST3/3, arbeitet durch den aktiven 10-k Ω -Widerstand (R20) mit einer viel kleineren Impulslänge und dient im weiteren nur zur Erzeugung der Zählimpulse für die Schaltkreise des Typs 4040. Das bedeutet aber auch, daß nach jedem ausgelesenen Byte, immer auch ein beliebiges Byte gesendet werden muß.

Aufbau

Die Schaltung wurde auf einer einseitig kupferkaschierten Leiterplatte aufgebaut. Eine Kühlung der beiden Spannungsregler ist nicht unbedingt notwendig.

Die Klinkensteckerfassung auf der Leiterplatte wurde passend zu einem aus dem Sonderposten erworbenen Steckernetzteil besorgt. Reset und Zuschaltung der Programmierspannung sind einfach durch Jumper realisiert.

Der Umschalter Lesen/Programmieren ist ein einfacher Kippschalter, welcher auf der Leiterplatte aufgeklebt wird. Nach dem Aufbau sind die zwei Taktgeneratoren, bestehend aus den Gattern ST1/3 und ST2/2, auf genau 2400 Baud mit Hilfe der Regler P1 und P2 einzustellen. Beim seriellen Sender ist für diese Einstellung die Zuführung der Dioden D3 bis D5 zum ST2/2 zu unterbrechen, um einen freilaufenden Betrieb des Taktgenerators für den Zeitraum der Abgleicharbeit zu erreichen.

Der Ausgangsimpuls des Monoflops mit ST3/3 und C8, R19 ist möglichst genau auf 50 ms einzustellen.

Für den Anschluß an den PC wird ein nicht gedrehtes Kabel (kein Nullmodemkabel o.ä.!) verwendet.

Literatur

- [1] B. Kainka, Messen, Steuern und Regeln über die RS-232-Schnittstelle: Meßdatenerfassung und Prozeßsteuerung mit dem PC. 1991 Franzis-Verlag GmbH, München

Palm IIIe – der Rechner für die Westentasche

FRANK PLIQUETT – DG6OAY

Schon seit einiger Zeit gibt es die kleinen Palm-Computer, die in der Nische unterhalb der Notebooks ihren Platz gefunden haben. Während am oberen Rand des Marktbereichs Modelle mit immer mehr Speicher und farbigen Displays erscheinen, rundet der Hersteller 3com mit den neuen Modellen Palm IIIe (und neuerdings dem technisch sehr ähnlichen Palm M100) seine Produktpalette nach unten hin ab. Diese liegen in der Preisklasse knapp unter 400 DM, so daß sie auch für Hobby-Anwendungen interessant werden.

Der Palm IIIe wiegt etwa 170 Gramm bei Abmessungen von ca. $12 \times 8 \times 1,8 \text{ cm}^3$. Das Display hat eine Auflösung von 160×160 Punkten

Der Kontrast kann durch einen kleinen Trimmer auf der Rückseite eingestellt werden, während über den Ein-/Ausschalter des Palm die Hintergrundbeleuchtung mitgesteuert wird.



Bild 1: Die handlichen Palm-Computer füllen die Nische unterhalb der Notebooks.

In einem Fach auf der Rückseite steckt ein kleiner Plastikstift, ohne den der Palm nicht bedient werden kann. Mit diesem Stift lassen sich Programme durch Antippen des berührungsempfindlichen Displays steuern, sowie Eingaben über die Steuerfelder unterhalb des Displays machen.

Buchstaben und Ziffern müssen in zwei getrennte Eingabefelder gezeichnet werden, was aber dazu führt, daß die meisten Zeichen mit sehr einfachen Kurvenzügen geschrieben werden können und trotzdem sehr zuverlässig erkannt werden. Dieser „Graffiti“ genannte Zeichensatz des Palm ist leicht zu erlernen, tatsächlich muß nämlich der Anwender trainieren, da der Palm sich nicht seiner Handschrift anpaßt. Fünf mechani-

sche Tasten, über die sich u.a. häufig benutzte Programme aufrufen lassen, runden die Eingabemöglichkeiten ab.

Den beiliegenden Handbüchern ist als einziges technisches Detail die RAM-Größe von 2 MB zu entnehmen. Die Internet-Seiten des Herstellers 3com bieten hier weit aus mehr Angaben. So benutzen alle Palms den Dragonball-Prozessor von Motorola, bei dem es sich im Grund um einen 68000-Prozessor handelt.

Dieser wurde um einige Features, wie z.B. Stromsparfunktionen, einen Displaytreiber und Auswertung des druckempfindlichen Digitizers, erweitert.

Um den Palm IIIe günstig anbieten zu können, wurde einiges an der Ausstattung rationalisiert. So besitzt er ein fest eingebautes Palm OS 3.3, das nicht updatefähig ist, und enthält nur 2 MB RAM, was aber keine besondere Einschränkung darstellt, wie sich noch zeigen wird. Die Stromversorgung erledigen 2 AAA-Batterien. Sie lassen sich zwar durch Akkus ersetzen, können jedoch nicht im Gerät geladen werden.

Als Schnittstellen sind lediglich eine Infrarot- und die Schnittstelle zur „Hotsync“-Station vorhanden, die zusammen mit dem Programm „Palm-Desktop“ unter Windows dafür sorgt, daß die Daten von Adreßbuch, Kalender, Merktzettel usw. durch einen einfachen Knopfdruck mit dem PC synchronisiert werden.

■ Zubehör

Für den Palm gibt es jede Menge sinnvolles und weniger sinnvolles Zubehör. Nahezu unentbehrlich ist eine Büroklammer, die jeder Palm-Besitzer bei sich tragen sollte, um den kleinen Reset-Taster auf der Rückseite betätigen zu können. Es kann leider schon mal ab und zu vorkommen, daß ein Programm hängt und den Palm blockiert.

Für den portablen Betrieb bietet es sich an ein Hardcase zu kaufen, denn die häufigste Todesursache für den Palm scheint der Absturz auf harten Boden zu sein, bei dem die Glasscheibe des Displays zerbricht.

Benutzer der seriellen Schnittstelle benötigen außerdem ein Adapterkabel, um in die

Welt der Sub-D-Stecker zu gelangen. Dieses Kabel wird in den meisten Geschäften häufig nicht oder nur zu einem hohen Preis angeboten, aber in der Link-Sammlung befindet sich ein Hinweis auf eine günstigere Beschaffungsquelle.

■ Software

Mit Hilfe der Hotsync-Station lassen sich nicht nur Daten übertragen, sondern auch Programme auf dem Palm installieren. Ohne diese einfache Erweiterungsmöglichkeit hätten die Palms sicherlich keine große Verbreitung gefunden.

Der geringe Speicher des Palm IIIe von nur 2 MB, der zwischen gespeicherten Programmen, Datenbanken und auszuführenden Programmen aufgeteilt werden muß, läßt zunächst vermuten, daß die Erweiterungsmöglichkeiten beschränkt sind. Tatsächlich liegt der Speicherrahmen von Palm-Programmen eher im Kilobyte-Bereich und erinnert an die Zeiten vor der Windows- und Pentium-Ära.



Bild 2: Zeichensatz „Graffiti“

Ein C-Compiler belegt z.B. 75 KB und eine VT100-Terminal emulation kommt mit 10 KB Speicher aus. So lassen sich also auch in 2 MB Speicher eine Vielzahl von Programmen unterbringen.

■ Ham-Software

Software für den Amateurfunk-Bereich gibt es bisher noch nicht wie Sand am Meer, aber etliche Programme lassen sich im Internet bereits finden. Einige interessante Programme sollen hier kurz vorgestellt werden. Die URLs, von denen die Programme heruntergeladen werden können, lassen sich der Linksammlung entnehmen.



Bild 3: Satellitendurchgangsberechnung mit „Pocket-Sat“

■ Pocket-Sat

Pocket-Sat (Shareware, \$ 12,50) berechnet Satelliten-Durchgänge für einen einstellbaren Zeitraum und stellt diese tabellarisch dar.

Durch Antippen eines Eintrags läßt sich ein Alarm setzen, so daß der Palm sich z.B. bei Aufgang des Satelliten einschaltet und dies akustisch signalisiert. Auf einer Himmelskarte wird dann die Spur und die aktuelle Position des Satelliten angezeigt. Die nicht registrierte Version von Pocket-Sat ist auf fünf Satelliten beschränkt.

■ PalmGlobe/Earth and Sun

Eine Übersicht über Tag- und Nachtzonen der Erde bieten gleich zwei Programme für den Palm. Earth and Sun zeigt eine Weltkarte in Mercator-Projektion mit den beiden Zonen, während PalmGlobe eine Erdkugel darstellt, wobei der Blickwinkel so eingestellt werden kann, daß der eigene QTH genau in der Mitte der sichtbaren Kugelhälfte liegt.



Bild 4: Palm-Programm zur Übersicht über die Tag- und Nachtzonen der Erde

■ Planetarium

Obwohl nicht unmittelbar amateurfunkbezogen, sei auf dieses sehr schöne Programm hingewiesen, das zeigt, was mit einem Palm machbar ist.

Das Programm Planetarium kann den aktuellen Sternenhimmel mitsamt den Positionen von Sonne, Mond und aller Planeten anzeigen und erstellt daneben auch Auf- und Untergangstabellen für diese Himmelskörper. Außerdem werden die aktuelle Mondphase sowie die verschiedenen Dämmerungszeiten (bürgerlich, nautisch, astronomisch) berechnet.

■ Pocket-APRS

Mit einem 200 KB fällt Pocket-APRS deutlich aus dem Rahmen, seine Funktionsvielfalt ist vermutlich entsprechend und würde einen eigenen kleinen Beitrag erfordern. Zusammen mit einem Kenwood TH-D7 oder TM-D700 gibt der Palm sicher die kleinstmögliche APRS-Station ab, da dann auch der im Vergleich zum Palm „riesige“ TNC entfällt.



Bild 5: „Mini-Planetarium“ im Palm

■ Pocket-Beacon

Pocket-Beacon ermittelt anhand der aktuellen Uhrzeit und einer Positionsangabe des Anwenders die aktuell sendende Bake des internationalen Bakenprojekts und zeigt außerdem Entfernung und Richtung der Bake an.

Leider ist ein derartiges Programm auf eine exakt geeichte Uhr mit möglichst hoher Ganggenauigkeit angewiesen, die der Palm aber nicht bietet. Abhilfe kann hier das Programm GPilot schaffen.

■ GPilot

Da der Palm und die meisten GPS-Empfänger über serielle Schnittstellen verfügen, bietet es sich an, beide Geräte miteinander zu verbinden.

Es gibt bereits einige Programme, die den Download von Straßenkarten auf den Palm erlauben, der dann die vom GPS-Empfänger ermittelte Position in die Karten einzeichnet.

Da die GPS-Einstiegsmodell nicht über solche Funktionen verfügen, lassen sie sich durch eine solche Software erheblich aufwerten. Das hat jedoch seinen Preis, da diese Produkte nicht für geringe Shareware-Beträge zu haben sind.

Außer dieser angesprochenen Funktion gibt es aber noch weitere Anwendungsbereiche

für eine Kombination aus Palm und GPS-Empfänger.

Das frei verfügbare Programm GPilot erlaubt die Verwaltung und Bearbeitung von Way- und Trackpoints verschiedener Empfängermodelle und stellt somit eine Art Speichererweiterung dar. Außerdem ermöglicht es, die interne Palm-Uhr mit der vom GPS-Empfänger ermittelten Uhrzeit zu synchronisieren, was für andere Programme eine wichtige Rolle spielen kann (siehe Pocket-Beacon).

■ Morse-Trainer

Wenn ein elektronisches Gerät programmierbar ist, gibt es dafür auch immer mehrere Morse-Trainer. Auch für den Palm ist das der Fall. Problematisch ist nur, daß der Palm IIIe keinen Kopfhörerausgang besitzt und der eingebaute Piezo-Lautsprecher kaum in der Lautstärke geregelt werden kann. So kann es leider leicht zu Konflikten mit Mitmenschen kommen, die nicht CW (mit-)lernen wollen.

■ 10G_Log

Ein kleines Logging-Programm für Amateurfunkanwendungen auf dem Palm ist Paul Wades 10G_Log. Das Programm dient als Log ausschließlich für den „ARRL 10 GHz Cumulative Contest“, ist aber auch als Multibandversion erhältlich.

■ Terminal-Emulationen

Da es scheinbar noch kein spezielles Packet-Radio für den Palm gibt, muß die Verbindung zu einem TNC mit einer einfachen Terminal-Emulation aufgenommen werden. Hier gibt es allerdings bereits mehrere freie bzw. preisgünstige Programme

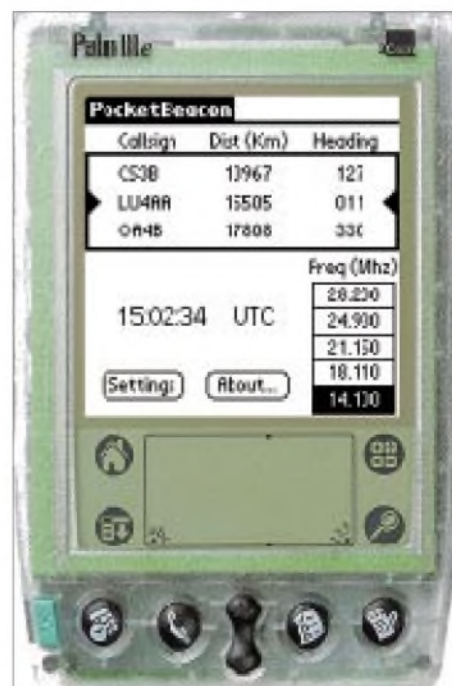


Bild 6: Pocket-Beacon

zur Auswahl. Jeder Autor überlegt sich dabei seine eigenen Tricks, die 160 × 160 Punkte des Palm-Displays optimal zu nutzen.

Der Anwender muß dann einen Kompromiß zwischen sehr kleinen und schlecht lesbaren Zeichen einerseits und gut lesbaren Zeichen, aber einem sehr kleinen Sichtfenster andererseits finden. Für den Portabelbetrieb und z.B. die Beobachtung eines DX-Clusters reichen diese beschränkten Möglichkeiten aber bereits aus.



Bild 7: Palm + GPS = GPilot

■ Software-Entwicklung

Es ist zwar möglich, Programme auf dem Palm zu entwickeln, in der Regel werden Entwicklung und Test aber auf dem PC stattfinden. Besonders hilfreich ist dabei der kostenlos verfügbare Palm-Emulator POSE (Palm OS Emulator).

Sein Aussehen ist einem Palm III nachgebildet, durch entsprechende Grafikdateien jedoch leicht veränderbar. Zu testende Programme können einfach in ein Verzeichnis ‚autoload‘ verschoben werden und sind nach dem Hochfahren des Emulators verfügbar. Mit Hilfe verschiedener ROM-Images können Programme unter verschiedenen Versionen des PalmOS getestet werden.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Der Emulator läuft eben nicht ohne eine Kopie des Palm-ROMs. Entwickler müssen sich bei 3com registrieren lassen oder einen eigenen Palm besitzen, um dessen ROM-Inhalt auszulesen und auf dem PC zu speichern.

■ Programmiersprachen

Für den Palm stehen viele Programmiersprachen zur Auswahl. Die Programmierschnittstelle zum PalmOS ist verfügbar und dokumentiert; sicher ein wichtiger Grund für die Vielzahl von Programmen. Für Anfänger ist die direkte Programmierung der API dennoch eher ungeeignet. Es gibt aber auch Alternativen hierzu.

■ Pocket-C

Mit nur 75 KB kommt der Pocket-C Compiler aus. Er besitzt nicht den gesamten Sprachumfang von C, bringt aber eine eigene kleine Bibliothek von Standardfunktionen mit. Da viele Funktionen, wie z.B.

Dialogfenster, bereits vorgefertigt sind, muß nicht die komplexe API des Palm-OS bedient werden.

Pocket-C verfügt, wie fast alle Programmierwerkzeuge für den Palm, nur über Integer-Arithmetik. Abhilfe schafft aber eine frei verfügbare Mathlib, zu der Pocket-C eine Schnittstelle besitzt und dann auch Fließpunkt-Arithmetik zur Verfügung stellt.

Mit diesem Compiler läßt sich beschränkt sogar allein auf dem Palm entwickeln, da Programmquellen mit dem eingebauten Memopad geschrieben und dann mit dem Pocket-C Compiler übersetzt werden können. Bequemer ist es aber trotzdem, Programme auf dem PC zu schreiben und dann im POSE-Emulator zu testen oder auf den Palm zu übertragen.

■ Java und Waba

Eines der vielen interessanten Konzepte von Java ist es, einmal übersetzte Programme mit Hilfe einer virtuellen Maschine auf einer Vielzahl von Plattformen ausführen zu können. In der Regel handelt es sich um Systeme mit SunOS, Linux und Windows Betriebssystem. Der benötigte Speicherplatz für virtuelle Maschine und Bibliotheken wird dabei in Megabyte gemessen.

Sun hat aber bereits begonnen, eine virtuelle Maschine für kleine Geräte wie den Palm und die ersten Mobiltelefone zu entwickeln, um JAVA auch in diesem Segment zu verbreiten. Diese virtuelle Maschine wird KVM genannt, wobei das „K“ ausdrücken soll, daß der Speicherhunger sich nur im Bereich von Kilobytes bewegen soll.

Es sei aber auch auf eine interessante Alternative der Firma Wabasoft hingewiesen. Wabasoft stellt auf seiner Webseite www.wabasoft.com eine virtuelle Maschine WVM zur Verfügung, die mit 75 KB recht kompakt ist (Suns KVM benötigt 275 KB). Natürlich sind darin nicht die von Java gewohnten Standardklassen unterzubringen, was Wabasoft aber auch nicht versucht hat.

Vielmehr wollte man die wichtigsten Aspekte von Java in der Waba genannten Programmiersprache unterbringen, was zu



Bild 8: Verbindungsaufnahme zu einem TNC via Terminalemulation

einer teilweise schon ganz brauchbaren Umgebung geführt hat. Die Programm-entwicklung mit Java oder Waba ist auf dem Palm nicht möglich. Dies geschieht auf dem PC, z.B. unter Windows mit den Entwicklungswerkzeugen für das „normale“ Java 1.3, also dem JDK 1.3 und z.B. dem kostenlos verfügbaren JBuilder 3.5. Waba-Programme können als Applet auf dem PC ausgeführt werden und sind dadurch sehr schnell zu testen, da sie nicht erst auf den POSE-Emulator oder den Palm übertragen werden müssen.

Soweit eine sehr große Übersicht zum interessanten Thema Java. In diesem Bereich tut sich zur Zeit sehr viel, und Java wird sicher auch auf andere Kleingeräte wie z.B. Mobiltelefone „überspringen“ – vielleicht sogar auf AFU-Geräte.

■ GCC Crosscompiler

Wie bereits ganz zu Anfang erwähnt, kann nur alles aus dem Palm herausgeholt werden, wenn ein kompletter Zugriff auf die API des PalmOS möglich ist. Dies ist z.B. mit einer speziellen Variante des Gnu C-Compilers gcc möglich. Viele Entwickler scheinen Linux-Plattformen dafür zu bevorzugen, und so gibt es auch unter Linux die benötigten Tools, wie z.B. eine Variante des POSE-Emulators und ein Äquivalent der HotSync-Software.



Bild 9: Mit entsprechender Software lassen sich auch Gerätesteuerungen via Palm realisieren.

■ Fazit


Der Palm kann deutlich mehr, als nur Telefonnummern und Termine zu verwalten. Das Angebot an Software ist in einigen speziellen Bereichen noch etwas dürtig. Täglich kommen jedoch neue Programme hinzu, deren geringe Shareware-Gebühren dem niedrigen Preis des Gerätes angepaßt sind.

Es herrscht außerdem kein Mangel an Programmierwerkzeugen, die auch größere Projekte unterstützen können. Insbesondere die serielle Schnittstelle fördert die „Vernetzung“ im Shack, so daß der Palm die Steuerung von Geräten oder die Auswertung von Daten übernehmen kann und sich so schnell untbehrlich macht ...

Experimente mit einer seriellen Ausgabebaugruppe

Dipl.-Ing. ANDREAS KÖHLER

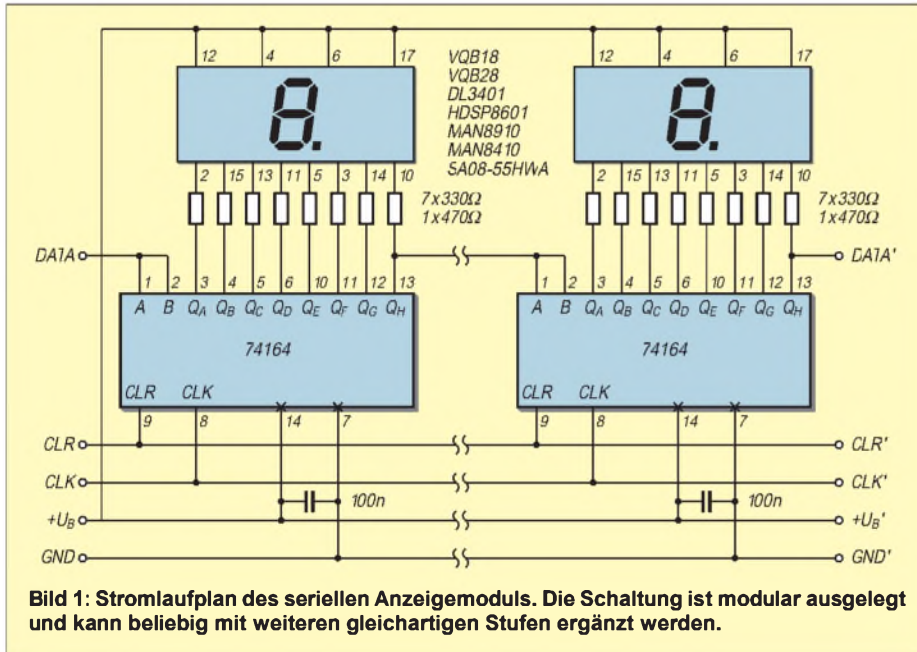Optische Anzeigen sind wohl die bedeutendste Schnittstelle zwischen Rechnern und Menschen. Neben dem Katodenstrahl- oder LCD-Monitor haben sich dabei auch LED-Anzeigen etabliert. Insbesondere als Ausgabeeinheit für Mikrocontroller haben sie aufgrund ihrer guten Sichtbarkeit, großen Helligkeit und ihrer vielfältigen Bauformen eine starke Verbreitung gefunden.



Das Hauptproblem bei der Ansteuerung ist es, mit wenigen Portleitungen eine Vielzahl von Anzeigen anzusteuern. Die folgende Schaltung braucht drei (gegebenfalls reichen auch zwei) Ports eines Mikrocontrollers, um eine Vielzahl von Anzeigestellen zu steuern.

Dabei kommt kein Spezialschaltkreis zum Einsatz. Ein Standard-TTL-Schaltkreis je Anzeigestelle reicht aus. Als Nachteil ist allerdings zu erwähnen, daß relativ viel Zeit zur Aktualisierung der Anzeige benötigt wird.

Schaltung des Anzeigemoduls

Die Schaltung besteht aus einem Schieberegister des Typs 74164, acht Widerständen und einer Anzeige, für welche ein Typ mit möglichst geringem Strombedarf Anwendung finden sollte.

Viele Hersteller bieten spezielle High-Intensity oder Low-Current-Anzeigen zu diesem Zweck an. Mit Strömen von 2 mA erreichen diese Typen oft schon Helligkeiten, die einen problemlosen Einsatz bei Tageslicht gestatten. Natürlich sind diese Anzeigen etwas teurer als die Standard-Anzeigen.

Zur Ansteuerung findet ein Schieberegister 74164 Anwendung. Laut Datenblatt kann ein Ausgang 10 Eingänge treiben. Bei einem maximalen Low-Eingangsstrom von 1,6 mA eines Standard-TTL-Eingangs ist somit ein Ausgang im Low-Fall in der Lage, bis zu 16 mA zu liefern. Das reicht für normale LED-Anzeigen völlig aus. Zu beachten ist hierbei allerdings die hohe Leistung, die im Schaltkreis umgesetzt wird.

Wenn eine Reduzierung des Stroms für die Anzeige aufgrund der Umgebungshelligkeit nicht möglich ist, so sollte wenigstens die Umgebungstemperatur beachtet werden. Ansonsten ist jeder Ausgang des

Schieberegisters mit einem Segment der Anzeige verbunden. Der Ausgang Q_H steuert dabei den Dezimalpunkt. Da dieser oft nur aus einer LED besteht, kann der Strom hier geringer sein als bei den übrigen Segmenten der Anzeige. Ein größerer Vorwiderstand reduziert den Strom und sichert, daß für den nachfolgenden Dateneingang noch genügend Reserven zur Verfügung stehen.

Bild 1 zeigt die Schaltung des Anzeigemoduls. Es sind nur zwei Anzeigestellen dargestellt. Dazwischen können beliebig viele weitere gleichartige Stufen eingefügt werden. Die Anzeige ist in Modulform ausgeführt. Die Auslegung der Leiterplatte ist so gewählt, daß zwischen die mittleren Stellen noch beliebig viele gleichartige Module passen. So ist eine universelle Erweiterung der Stellenzahl an die Anwenderanforderungen gewährleistet.

Platine

Es wurde Wert darauf gelegt, die Leiterplatte als preiswerte einseitige Variante auszuführen. Der Preis dafür sind drei Drahtbrücken.

Die Vorwiderstände sind SMD-Bauelemente. Sie sitzen auf der Unterseite unterhalb der Anzeigen. Verwendung findet die Bauform 1206. Einerseits hält diese Bauform genügend Leistung (0,25 W) aus, andererseits ist diese Größe noch einigermaßen zu handhaben.

Am Anfang und am Ende sitzen je zwei 10polige Pfostensteckverbinder. Hiermit können auch Anzeigen per Flachbandkabel über größere Distanzen kaskadiert werden.

Diverse Typen

Schwierigkeiten bei der Beschaffung der VQB 28 lassen sich durch den Einsatz der Anzeige SA 08-55 HWA (Conrad electronic, Bestellnr. 160016-11) umgehen. Diese unterscheidet sich nur etwas in den mechanischen Abmessungen und einem elektrisch nicht kontaktierten zweiten Dezimalpunkt von der VQB 28. Der Platz auf der Leiterplatte ist auch für den Ersatztyp mehr als ausreichend.

Weitere Ersatztypen sind DL 3401 (Siemens, rot) MAN 8910 (General Instruments, rot) sowie HDSP 8601 (Hewlett Packard, grün) und MAN 8410 (General Instruments, grün). Noch mehr Typen findet man in [2]. Allerdings ist dem Autor nicht bekannt, ob hier auch kleine Stückzahlen bezogen werden können.

Dort gibt es auch spezielle Low-Current-Anzeigen, die schon mit 2 mA Strom die gleiche Leuchtkraft haben wie Standard-Anzeigetypen.

Bild 2 zeigt ein Leiterplattenlayout für eine vierfache Anzeige. Sie kann an be-

Zuordnung der Bits zu den Segmenten

Bit	Wertigkeit	aktiviertes Segment bei Low
0	1	Dezimalpunkt
1	2	Segment G
2	4	Segment F
3	8	Segment E
4	16 d (10 h)	Segment D
5	32 d (20 h)	Segment C
6	64 d (40 h)	Segment B
7	128 d (80 h)	Segment A

liebigier Stelle getrennt und durch Einfügen weiterer Module in der Stellenzahl ergänzt werden. Bild 3 zeigt die Bestückung der Module.

■ Software

Ohne geeignete Software ist die Schaltung kaum zu gebrauchen. Die Daten werden zur Anzeige seriell übertragen. An den Dateneingang wird ein H oder L gelegt. Anschließend wird das Taktsignal aktiviert. Dieses muß achtmal für eine Anzeigestelle erfolgen.

Danach liegen die Ausgänge des Schieberegisters für die aktivierten Segmente auf Low. Werden mehrere Anzeigen kaskadiert, ist dieser Vorgang für jede Anzeigestufe zu wiederholen. Es gibt die in der Tabelle gezeigte Zuordnung der Bits zu den Segmenten.

Soll zum Beispiel die Ziffer 0 ohne Dezimalpunkt angezeigt werden, müssen der Dezimalpunkt und das Segment G ausgeschaltet werden.

Das wird erreicht, indem eine 3 ausgegeben wird. Damit liegen beide Segmente auf High und leuchten nicht. Die Umcodierung kann über eine kleine Tabelle oder einige bedingte Sprünge erfolgen.

Die ersten beiden Programme steuern die Platine durch eine parallele Schnittstelle des PCs an.

Prinzipiell ist auch die serielle Schnittstelle verwendbar. Dann ist allerdings eine Pegelwandlung zwischen den RS232- und TTL-Pegeln erforderlich.

Das zweite Programm realisiert einen vierstelligen Zähler. Wie auch das erste Programm wird die zweite parallele Schnittstelle genutzt.

Literatur

- [1] Schlenzig, Jung: Mikroelektronik Datenbuch Low-Power-Schottky-Logikschaltkreise. Militärverlag der DDR 1989
- [2] Kingbright: LED Optoelectronic Components 1996/7, Firmenschr. Delta Components, Auweg 27, 79761 Waldshut Tiengen
<http://www.delta-components.de>


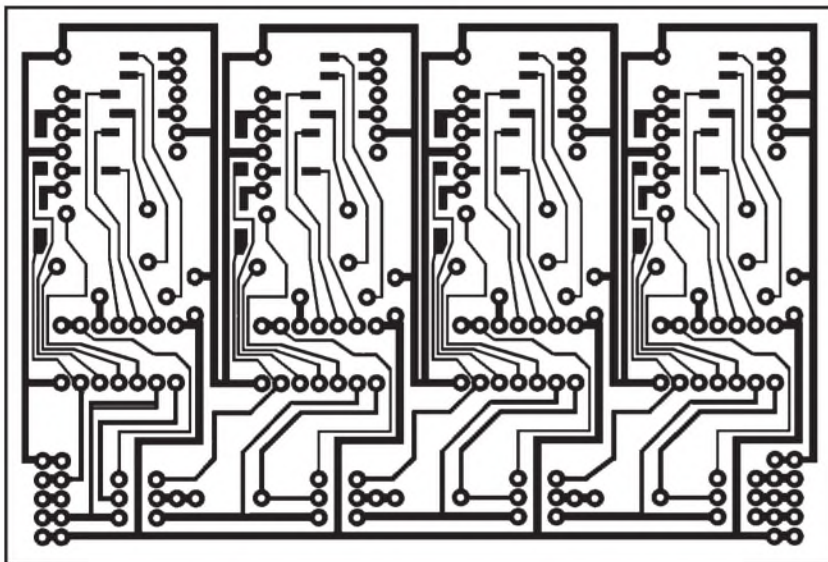


Bild 2: Platinenlayout

Bild 3: Bestückungsplan

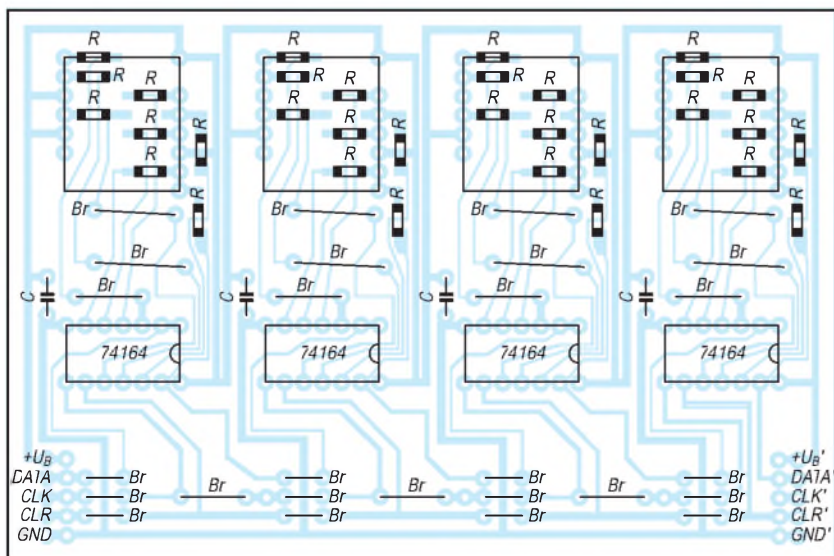

Listing 1

```
REM Anzeigesteuerung fuer vier VQB 28
REM mit Schieberegistern
REM vom Typ 74164
REM Daten fuer Schieberegister
REM ueber Pin 2 (01H)
REM Reset fuer Schieberegister
REM ueber Pin 6 (10H)
REM Takt fuer Schieberegister
REM ueber Pin 9 (80H) des
REM Druckerportes LPT 2
REM Ruecksetzen schaltet
REM alle Segmente und DP ein.
PO = &H278
ST = 4
OUT PO, 16: REM Reset inaktiv
CLS
LOCATE 10, 1
INPUT "Geben Sie die erste Zahl
ein : "; Z(1)
PRINT
INPUT "Geben Sie die zweite Zahl
ein : "; Z(2)
PRINT
INPUT "Geben Sie die dritte Zahl
ein : "; Z(3)
PRINT
INPUT "Geben Sie die vierte Zahl
ein : "; Z(4)
PRINT
PRINT
FOR AN = ST TO 1 STEP -1
AU = Z(AN)
IF AU = 0 THEN AU = 3: GOTO AUS
IF AU = 1 THEN AU = 159: GOTO AUS
IF AU = 2 THEN AU = 37: GOTO AUS
IF AU = 3 THEN AU = 13: GOTO AUS
IF AU = 4 THEN AU = 153: GOTO AUS
IF AU = 5 THEN AU = 73: GOTO AUS
IF AU = 6 THEN AU = 65: GOTO AUS
IF AU = 7 THEN AU = 31: GOTO AUS
IF AU = 8 THEN AU = 1: GOTO AUS
IF AU = 9 THEN AU = 9: GOTO AUS
AUS: FOR I = 0 TO 7
IF (AU AND 2 ^ I) <> 0 THEN
OUT PO, 17
IF (AU AND 2 ^ I) = 0 THEN
OUT PO, 16
GOSUB TAKT
NEXT I
NEXT AN
END
TAKT: OUT PO, (INP(PO) OR 128)
OUT PO, (INP(PO) AND 127)
RETURN
```

Listing 2

```
REM Steuer.f. 4 VQB 28 mit Schiebereg.
REM vom Typ 74164
REM Daten ueber Pin 2 (01H)
REM Reset ueber Pin 6 (10H)
REM Takt ueber Pin 9 (80H) des
REM Druckerportes LPT 2
REM Ruecksetz.schalt.alles Segm.u.DP ein.
REM Vierstelliger Zaehler realisiert.
REM Pause laesst Verfolgung des Zaehler-
REM standes zu
PO = &H278
ST = 4
OUT PO, 16: REM Reset inaktiv
M2: FOR AN = 1 TO ST
Z(AN) = 0
NEXT AN
```

```

M1: GOSUB ANZ
  Z(1) = Z(1) + 1
  IF Z(1) = 10 THEN Z(1) = 0: Z(2) = Z(2) + 1
  IF Z(2) = 10 THEN Z(2) = 0: Z(3) = Z(3) + 1
  IF Z(3) = 10 THEN Z(3) = 0: Z(4) = Z(4) + 1
  IF Z(4) = 10 THEN GOTO M2
  FOR ZT = 1 TO 100000
    REM
    NEXT ZT
  A$ = INKEY$
  IF A$ = "" THEN GOTO M1 ELSE GOTO
M3
M3: END

```

```

REM -----
ANZ: FOR AN = 1 TO ST
  AU = Z(AN)
  IF AU = 0 THEN AU = 3: GOTO AUS
  IF AU = 1 THEN AU = 159: GOTO AUS
  IF AU = 2 THEN AU = 37: GOTO AUS
  IF AU = 3 THEN AU = 13: GOTO AUS
  IF AU = 4 THEN AU = 153: GOTO AUS
  IF AU = 5 THEN AU = 73: GOTO AUS
  IF AU = 6 THEN AU = 65: GOTO AUS
  IF AU = 7 THEN AU = 31: GOTO AUS
  IF AU = 8 THEN AU = 1: GOTO AUS
  IF AU = 9 THEN AU = 9: GOTO AUS
AUS: FOR I = 0 TO 7
  IF (AU AND 2 ^ I) <> 0 THEN OUT PO, 17
  IF (AU AND 2 ^ I) = 0 THEN OUT PO, 16
  GOSUB TAKT
  NEXT I
  NEXT AN
  RETURN
TAKT: OUT PO, (INP(PO) OR 128)
      OUT PO, (INP(PO) AND 127)
      RETURN
=====
=====

```

Listing 3

Vierstelliger Zähler mit einem 8051 äquivalenten Prozessor. Auch wenn das Hauptprogramm nur Demonstrationswert hat, lassen sich die Unterprogramme für eigene Programme weiter verwenden.

; 8051 Unterprogramme zum Steuern einer LED
; Anzeige mit 4 Stellen ueber Schieberegister
; DL 164 Die Anzeige fungiert dabei als
; vierstelliger Zaehler
; DATA entspricht Bit 0 von Port 1
; SCLK entspricht Bit 1 von Port 1
; RES entspricht Bit 2 von Port 1

; Vereinbarungen

0000 DSEG

= 0090 P1: EQU 90H
;Port 1

= 00E0 ACC: EQU 0E0H
;Akku

= 00F0 B: EQU 0F0H
;Register B

0000 BSEG
= 0091 DATA: EQU 91H

;Dataleitung
= 0090 CLEAR: EQU 90H
;Loeschleitung

```

= 0092 CLK: EQU 92H
;Taktleitung
;
0000 CSEG
0000 ORG 0000H
0000 759001 ANF: MOV P1,#01H
;Anfangsbedingung
0003 752000 MOV 20H,#00H
0006 752100 MOV 21H,#00H
0009 752200 MOV 22H,#00H
000C 752300 MOV 23H,#00H
000F E520 ANF1: MOV A,20H
;Wert holen
0011 04 INC A
0012 B40A04 CJNE A,#0AH,Z1
;Kontrolle ob 10
0015 0521 INC 21H
;naechste Stelle erhoehen
0017 7400 MOV A,#00H
;bei Uebertrag auf Null
0019 F520 Z1: MOV 20H,A
;Wert ablegen
001B E521 MOV A,21H
;Wert holen
001D B40A04 CJNE A,#0AH,Z2
;Kontrolle ob 10
0020 0522 INC 22H
;naechste Stelle erhoehen
0022 7400 MOV A,#00H
;bei Uebertrag auf Null
0024 F521 Z2: MOV 21H,A
;Wert ablegen
0026 E522 MOV A,22H
;Wert holen
0028 B40A04 CJNE A,#0AH,Z3
;Kontrolle ob 10
002B 0523 INC 23H
;naechste Stelle erhoehen
002D 7400 MOV A,#00H
;bei Uebertrag auf Null
002F F522 Z3: MOV 22H,A
;Wert ablegen
0031 E523 MOV A,23H
;Wert holen
0033 B40A04 CJNE A,#0AH,Z4
;Kontrolle ob 10
0036 0524 INC 24H
;naechste Stelle erhoehen
0038 0100 JMP ANF
;ganz von vorn
003A F523 Z4: MOV 23H,A
;Wert ablegen
003C E520 MOV A,20H
;Einer holen
003E 1158 ACALL WAND
;in Schieberegisterformat
0040 115D ACALL BYAU
;ausgeben
0042 E521 MOV A,21H
;Zehner holen
0044 1158 ACALL WAND
;in Schieberegisterformat
0046 115D ACALL BYAU
;ausgeben
0048 E522 MOV A,22H
;Hunderter holen
004A 1158 ACALL WAND
;in Schieberegisterformat
004C 115D ACALL BYAU
;ausgeben
004E E523 MOV A,23H
;Tausender holen
0050 1158 ACALL WAND
;in Schieberegisterformat
0052 115D ACALL BYAU
;ausgeben
0054 116F ACALL PAUS

```

```

0056 010F JMP ANF1
;
; Wandlung des Zifferncodes in Sieben-
; segmentcode
; Zifferncode BCD steht vorher in A
; Siebensegmentcode steht anschliessend
; in A
;
0058 900079 WAND: MOV DPTR,#UMW
;Anfang der Wandlungstabelle
005B 93 MOVC A,@A+DPTR
;Siebensegmentcode holen
005C 22 RET
;
; Unterprogramm zur Ausgabe eines Bytes,
; das im Akku steht
; in den 74164
;
005D 75F008 BYAU: MOV B,#08H
;Anzahl Bits im Byte
;
0060 13 BYAU1: RRC A
;schieben
0061 9291 MOV DATA,C
;auf Datenleitung
0063 1169 ACALL CLOCK
;Takt ausgeben
0065 D5F0F8 DJNZ B,BYAU1
;bis 8 Bit durch
0068 22 RET
;
; Unterprogramm fuer Takt
;
0069 D292 CLOCK: SETB CLK
006B 00 NOP
006C B292 CPL CLK
006E 22 RET
;
; Unterprogramm kurze Pause
;
006F 7FFF PAUS: MOV R7,#0FFH
;Zeitkonstante
0071 7EFF PAUS1: MOV R6,#0FFH
0073 00 PAUS2: NOP
0074 DEFD DJNZ R6,PAUS2
;
0076 DFF9 DJNZ R7,PAUS1
;Zeit abgelaufen ?
0078 22 RET
;
; Umwandlungstabelle Zeichen
; in Siebensegmentcode
;
0079 03 UMW: DEFB 03H
;Null
007A 9F DEFB 9FH
;Eins
007B 25 DEFB 25H
;Zwei
007C 0D DEFB 0DH
;Drei
007D 99 DEFB 99H
;Vier
007E 49 DEFB 49H
;Fuenf
007F 41 DEFB 41H
;Sechs
0080 1F DEFB 1FH
;Sieben
0081 01 DEFB 01H
;Acht
0082 09 DEFB 09H
;Neun
END

```

Kalt- und Heißleiter vielseitig verwendbar

MEINRAD GÖTZ – DO6GM

Kalt- und Heißleiter finden in der Technik vielfach Verwendung. So übernehmen diese Bauteile in den verschiedensten Schaltungen oft unbemerkt Schutzaufgaben. Auch im Hobbybereich können diese Bauteile für manche derartige Anwendung eingesetzt werden.

Zunächst einige grundsätzlichen Informationen zu den Bauteilen: Wie der Name schon sagt, leitet ein Kaltleiter den Strom im kalten Zustand besonders gut, während der Heißleiter dies im heißen Zustand tut.

■ Heiß und kalt...

Auf den elektrischen Widerstand bezogen bedeutet dies, daß ein Kaltleiter im kalten Zustand einen kleinen ohmschen Widerstand besitzt, welcher mit der Temperatur ansteigt. Ein Kaltleiter hat somit einen positiven Temperaturkoeffizienten, weswegen er auch PTC-Thermistor genannt wird. Beim Heißleiter ist es gerade umgekehrt, er ist wegen seines negativen Temperaturkoeffizienten als NTC-Thermistor bekannt. Wir werden nachfolgend der Einfachheit halber nur von „PTC“ und „NTC“ sprechen.

■ Kennlinien

Bild 1 zeigt das Schaltbild und die Kennlinie eines Kaltleiters, Bild 2 die eines Heißleiters. Für beide Kennlinien gilt die Forderung,

daß die angelegte Spannung und die damit verbundene Leistungsaufnahme so klein ist, daß nur eine minimale Eigenerwärmung entstehen kann. Die Kennlinien zeigen also die Widerstandsabhängigkeit von der Temperatur.

Interessant ist hierbei, daß die Kennlinie des NTCs linearer als die des PTCs verläuft. Daher findet man den NTC auch sehr oft als Temperaturfühler im Bereich von -50°C bis 150°C (teilweise auch bis 300°C) im Einsatz. Der PTC zeigt einen besonderen Kennlinienverlauf, steigt doch der Widerstand beim Überschreiten der Referenztemperatur T_{ref} recht schnell um mehrere Zehnerpotenzen an.

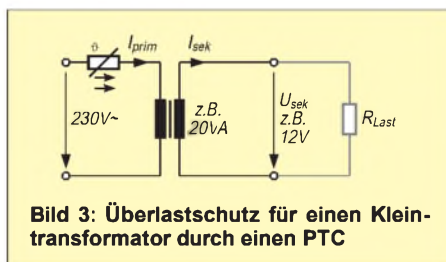


Bild 3: Überlastschutz für einen Kleintransformator durch einen PTC

Diese Eigenschaft macht den PTC interessant als Schutzbauelement für die verschiedensten elektrischen Geräte, wie Transformatoren, Motoren, Lampen usw.

■ Sichere Schaltung

Bei der Anwendung als Schutzbauelement macht man sich die Widerstandsänderung der Bauelemente zunutze. Dabei geht es üblicherweise darum, ein elektrisches Bauelement oder eine Schaltung vor einem zu hohen Strom und damit Eigenerwärmung zu schützen. Der PTC oder NTC wird in diesem Falle nicht durch die Umgebung erwärmt, sondern der Strom durch den Widerstand führt zu einer Erwärmung des Bauelements, wodurch die Schutzfunktion gewährleistet wird. So kann ein PTC z.B. als Kurzschlußschutz und ein NTC als Strombegrenzung dienen.

■ Kurzschlußschutz durch PTC

Bild 3 zeigt eine einfache Schutzschaltung, wie sie in vielen Steckernetzteilen ihre Anwendung findet. Mit der Primärwicklung des Transformators ist ein PTC in Reihe geschaltet.

Unter normalen Betriebsbedingungen ist der fließende Primärstrom so klein, daß sich der PTC nur unwesentlich erwärmt, er also nur einen kleinen ohmschen Widerstand aufweist. Kommt es jedoch zu einem Kurzschluß oder zur Überlastung im Transformator, so steigt der Primärstrom über den maximalen Nennstrom hinaus an, und der PTC wird sich entsprechend erwärmen. Durch diese Erwärmung wiederum steigt sein Widerstandswert sehr stark an, wodurch der Stromfluß wieder abnimmt und die nachfolgende Schaltung somit zuverlässig geschützt ist.

Solange diese Überlastung besteht, hält sich der PTC durch seine Eigenerwärmung selbst im hochohmigen Zustand. Erst wenn der normale Betriebszustand wiederhergestellt ist, wird er sich abkühlen und die nachfolgende Schaltung quasi wieder „freigeben“. Der PTC wirkt somit wie eine sehr träge Sicherung, welche sich nach der Überlastung automatisch erneut einschaltet.

Neben Transformatoren lassen sich auch Motoren auf diese Weise zuverlässig vor derartigen „Unfällen“ schützen.

■ Entmagnetisierung durch abklingendes Magnetfeld

Als weitere Anwendung sei auf die in jedem Farbfernsehgerät vorhandene Bildröhren-Entmagnetisierung verwiesen. Dabei befindet sich um die Bildröhre herum eine Entmagnetisierungsspule, welche über einen PTC mit dem 230-V-Netz versorgt wird (Bild 4).



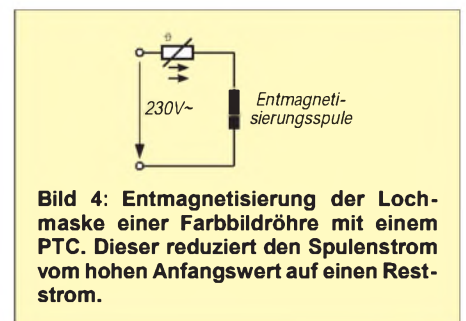


Bild 4: Entmagnetisierung der Lochmaske einer Farbbildröhre mit einem PTC. Dieser reduziert den Spulenstrom vom hohen Anfangswert auf einen Reststrom.

Beim Einschalten ist der Widerstand des Kaltleiters noch sehr klein, so daß ein hoher Strom fließt, welcher wiederum ein großes Magnetfeld zur Folge hat. Durch den Entmagnetisierungsstrom erwärmt sich der Kaltleiter und wird dadurch hochohmig. Damit nimmt der Strom und ergo auch das Magnetfeld ab, wodurch es zur Entmagnetisierung der Lochmaske in der Farbbildröhre kommt.

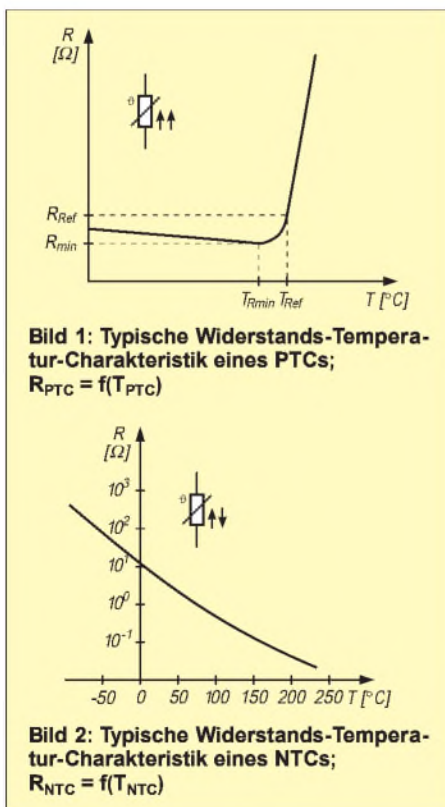Sehr oft wird zum Spulen-PTC noch ein Netz-PTC in ein gemeinsames Gehäuse gepackt. Der Reststrom durch die Entmagnetisierungsspule kann damit gegenüber der Schaltung mit nur einem PTC weiter reduziert werden. Der Spulen-PTC wird dafür



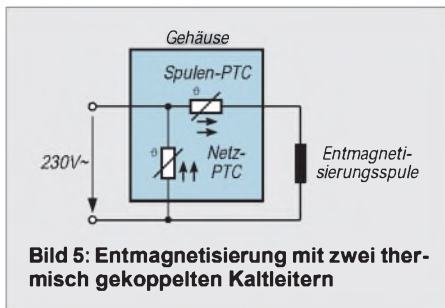

noch zusätzlich zur Eigenerwärmung durch den Netz-PTC fremdbeheizt (Bild 5).


Kaltleiter als Niveaufühler

Ein mit Kleinspannung aufgeheizter Kaltleiter reagiert auf eine Änderung der äußeren Abkühlbedingung mit der Änderung seiner Leistungsaufnahme.

Bei konstanter Spannung ist die Stromaufnahme somit ein Maß für die jeweils gegebenen Wärmeableitung. Ist die Wärmeableitung erhöht – erfolgt also eine stärkere Abkühlung – steigt infolge des positiven Temperaturkoeffizienten der Strom.

Besonders groß ist die Stromänderung, wenn der in Luft aufgeheizte Kaltleiter in ein flüssiges Medium, in welchem die Wärmeableitung erheblich größer ist, eingebracht wird.

Bild 6 zeigt die Prinzipschaltung, Bild 7 die Strom-Spannungsabhängigkeit für unterschiedliche Medien. Befindet sich der Kaltleiter in Luft, wird er sich stark erwärmen (Eigenerwärmung) und dadurch hochohmig sein. Der Stromfluß ist daher nicht allzu groß (Arbeitspunkt A) und die Spannung U_1 kleiner als U_2 .

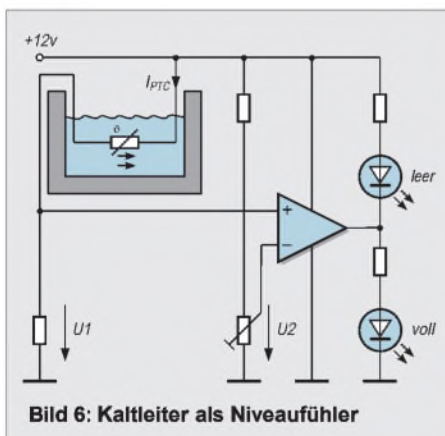


Der als Komparator geschaltete Operationsverstärker liefert an seinem Ausgang 0-Signal, wodurch die LED „leer“ leuchtet. Taucht der Kaltleiter in eine Flüssigkeit ein, so wird er sich wegen der wesentlich besseren Wärmeleitung abkühlen.

Ein kälterer Kaltleiter bedeutet aber einen kleineren Widerstand und damit einen höheren Strom (Arbeitspunkt B). Ein höherer Strom hat wiederum eine höhere Spannung U_1 zur Folge, was den OP Ausgang

auf High schalten wird. Die LED „voll“ wird damit eingeschaltet und die LED „leer“ ausgeschaltet.

Einschaltstrombegrenzung durch NTC

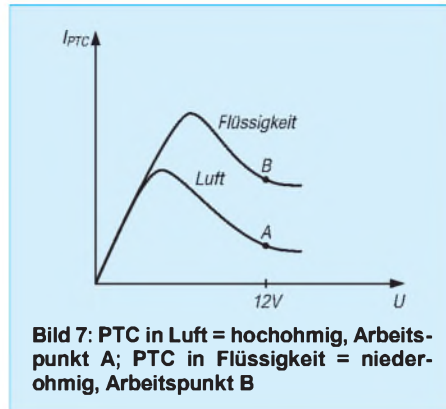Wer kennt nicht den Effekt, daß beim Einschalten eines großen Transformators oder eines Motors die Sicherung auslöst und man im Dunkeln sitzt?



Ursache dafür sind die Einschaltstromspitzen, welche manche Geräte zeigen. So ergeben sich bei Transformatoren, bei Motoren, Lampen und Schaltnetzteilen oft sehr hohe Einschaltstromspitzen. Befinden sich noch weitere „stromfressende“ Verbraucher am selben Stromkreis, so lösen die Einschaltstromimpulse solcher Verbraucher mitunter die Netzsicherung aus. Abhilfe kann hierfür ein NTC leisten, wie Bild 8 zeigt.

Im Einschaltmoment ist der Kondensator C1 noch ungeladen, wodurch sich ein sehr

Typische Einsatzgebiete von NTC- und PTC-Widerständen

Einsatzgebiet	NTC	PTC
Temperaturmessung	■	
Füllstandsanzeige	■	■
spannungsabhängige Stromregelung		■
temperaturabhängige Stromregelung	■	■
Leistungsmessung	■	
Temperaturschalter	■	■
Motoranlaßschutz		■
Überstromsicherung		■
Einschaltstrombegrenzung	■	
Strömungsgeschwindigkeitsmessung	■	
Effektivwertmessung	■	
Verzögerungsschaltung	■	(■)
Temperaturfühler		■


Experimentieren

Für weiterführende Informationen sei an dieser Stelle auf die einschlägigen Datenbücher „Thermistoren und Kaltleiter“ von Siemens Matsushita Components verwiesen.

Zum Experimentieren wird man aber auch bei den unterschiedlichsten Elektronikhändlern in den Restpostenangeboten fündig. In ausgedienten Steckernetzteilen (wie man sie häufig in den Schrott-Containern diverser Recyclinghöfe findet) konnte ich schon so manchen PTC ausbauen, der als Schutzbauelement vor im Modellbau Verwendung findenden Gleichstrommotoren gute Dienste leistet.

Sicherheitsaspekte

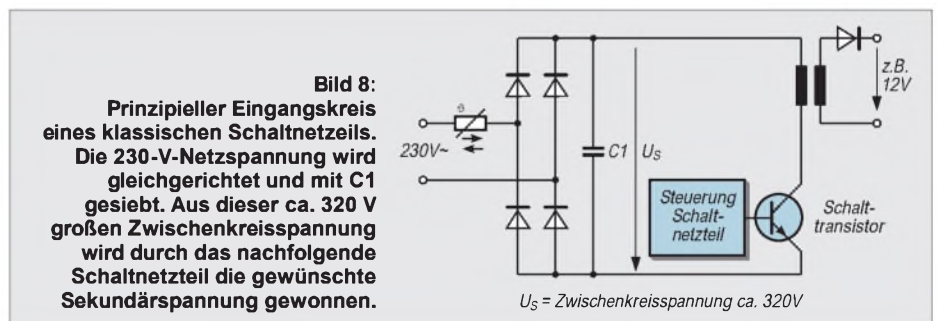Unbedingt notwendig ist es, bei den im Beitrag aufgeführten Beispielschaltungen



hoher Stromimpuls ergibt, der weit über dem Nennstrom liegt. Schaltet man einen NTC in Reihe mit dem Brückengleichrichter, so begrenzt der NTC den Einschaltstrom, da dieser im kalten Zustand einen recht hohen Widerstand hat. Durch die Eigenerwärmung nimmt der Widerstand des NTCs dann ziemlich schnell ab, so daß er den Stromfluß nicht mehr behindert.

Zu beachten ist bei dieser Art der Schaltung jedoch, daß ein schnelles mehrmaliges Ein- und Ausschalten die Schutzwirkung aufhebt, da sich der NTC in den kurzen Ausschaltphasen nicht abkühlen kann.

auf die Gefahrenpotentiale hinzuweisen. Netzspannung ist lebensgefährlich!

Da die aufgeführten Beispiele unmittelbar am 230-V-Netz arbeiten, sind alle einschlägigen Sicherheits- und VDE-Vorschriften strikt zu beachten. Notfalls ist fachmännischer Rat vor Inbetriebnahme einer Eigenbausaltung einzuholen.

Neben der Netzspannungsproblematik ist weiterhin auch dem Brandschutz in besonderem Maße Beachtung zu schenken. Bei Kalt- und Heißeitern tritt betriebsbedingt eine starke Erwärmung auf, so daß diese nicht zu nahe an brennbaren Materialien positioniert werden dürfen.

MACH-SK44: Wir MACHen uns einen Schaltkreis (8)

Dr.-Ing. KLAUS SANDER – info@sander-electronic.de

Es ist soweit. Nachdem wir uns mit so viel Grundlagenwissen in den vorangegangenen Teilen dieser Serie befaßt haben, können wir uns abschließend dem Frequenzzählerprojekt zuwenden.

Zur Erinnerung finden Sie in Bild 49 das Blockschaltbild eines Zählers in allgemeiner Form. In dieser Form gilt es für fast jeden Zähler. Wir wollen den Entwurf schrittweise durchführen. Dazu müssen wir das Blockschaltbild etwas modifizieren. Gleichzeitig sollten dabei Signalbezeichnungen festgelegt werden. Das dient nicht nur der Übersicht. Wir werden diese Bezeichnungen dann auch beim Schaltungsentwurf für den MACH-Schaltkreis benutzen.

Beginnen wir zum besseren Verständnis schrittweise mit den einzelnen Modulen.

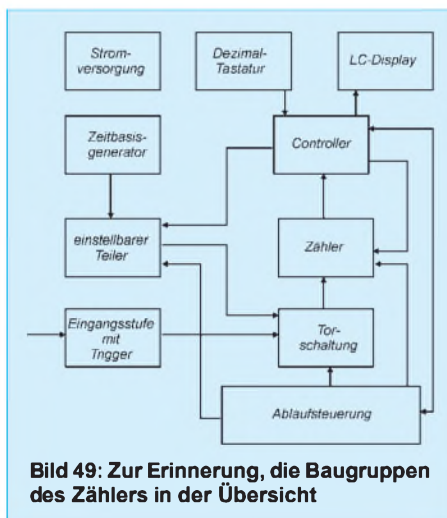


Bild 49: Zur Erinnerung, die Baugruppen des Zählers in der Übersicht

Taktprobleme

Zwei Baugruppen des Zählers haben wir schon in vorangegangenen Beiträgen kennengelernt: die Controllerbaugruppe und die Zeitbasis.

Die Zeitbasis besteht dabei aus dem Oszillator und dem nachgeschalteten Teiler. Aus dem Teiler erhalten wir die Zeittaktsignale 0,8 Hz bis 80 kHz.

Nun stehen wir vor einem kleinen Problem. Wir erinnern uns: Alle MACH-Schaltkreise arbeiten synchron, das heißt, alle Schaltungsmodule im MACH-Schaltkreis arbeiten am gleichen Takt.

Theoretisch müßten wir uns nun entscheiden, ob wir die Eingangsfrequenz oder die Zeitbasis als Takt dafür benutzen wollen. Bild 50 verdeutlicht das Problem. Bei einem asynchronen Schaltungsentwurf würde die Torschaltung durch den Zeitbasistakt geöffnet, und während dieser Zeit würden die

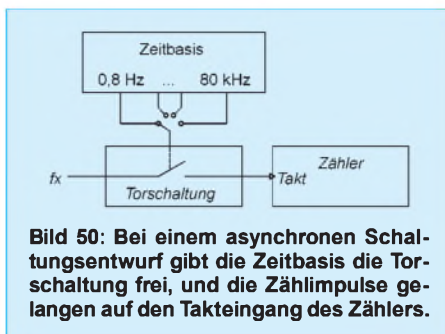


Bild 50: Bei einem asynchronen Schaltungsentwurf gibt die Zeitbasis die Torschaltung frei, und die Zählimpulse gelangen auf den Takteingang des Zählers.

Impulse der Eingangsfrequenz f_x auf den Takteingang des Zählers gelangen.

Ein hundertprozentiger synchroner Schaltungsentwurf, bei dem alle Module innerhalb des MACH-Schaltkreises an einem einzigen Takt arbeiten, würde mit einem Flankendetektor arbeiten. Mit jeder steigenden Flanke würde der Detektor einen kurzen Ausgangsimpuls erzeugen. Dieser darf natürlich nur so lang sein, daß er genau vom allgemeinen Takt – nennen wir ihn Steuertakt – erfaßt wird, allerdings darf er auch nicht länger sein.

Mit jeder erkannten Flanke wird der Zähler durch den Steuertakt um eine Stelle weiter geschaltet, wenn gleichzeitig die Torschaltung freigegeben ist. Diese zweite Schaltungsversion ist natürlich etwas aufwendiger.

Nun haben wir glücklicherweise bei den MACH-Schaltkreisen zwei getrennte Taktleitungen. Deshalb ist es zumindest in dieser Hinsicht gleichgültig, welche Version wir wählen. Wir entscheiden uns deshalb für die einfachere Variante. Wenn dann der Zähler in synchroner Schaltungstechnik realisiert wird, ist die Welt wieder in Ordnung.

Meßbereichswahl

In Bild 50 finden wir noch ein kleines Detail: den Schalter für die Wahl des Zeitbasistaktes. Auch wenn es Schalter in modernen Bauformen gibt, so wäre es doch sinnvoll, eine elektronische Variante zu finden. Einen Taktwahlschalter kann man als 1-aus-n-Multiplexer realisieren.

„1 aus n“ bedeutet, daß es eine Schaltung mit einem Ausgang und n Eingängen gibt. Zusätzliche Steuerleitungen schalten den jeweils selektierten Eingang auf den Ausgang durch.

Ein solcher Multiplexer kann aus einfachen UND-Verknüpfungen und einem anschließenden ODER-Gatter aufgebaut werden. Es werden Steuerleitung und Zeittakt verknüpft. Bild 52 verdeutlicht das Prinzip und zeigt gleichzeitig die anwendungsfertige Teilschaltung.

Für die gesamte Schaltung benötigen wir sechs UND-Gatter mit je zwei Eingängen und ein ODER-Gatter mit sechs Eingängen. Das entsprechende UND-Gatter wird freigegeben, wenn der entsprechende Meßbereichseingang UND das zugehörige Signal der Zeitbasis auf High liegen. Nur so gelangen die Impulse der Zeitbasis über das ODER-Gatter zum Ausgang f_{clk1} der Schaltung und damit zur Ablaufsteuerung. Eine Umschaltung des Meßbereichs bewirkt die Auswahl eines UND-Gatters mit einer anderen Torzeit.

Wir können diese Schaltung auch als kombinatorische Gleichung formulieren:

$$f_{clk1} = MB1 \cdot 0,8 \text{ Hz} \\ + MB2 \cdot 8 \text{ Hz} \\ + MB3 \cdot 80 \text{ Hz} \\ + MB4 \cdot 800 \text{ Hz} \\ + MB5 \cdot 8 \text{ kHz} \\ + MB6 \cdot 80 \text{ kHz}$$

Wie soll nun diese Schaltung eingesetzt werden? Bild 53 verdeutlicht das Prinzip. Die Eingänge zur Auswahl des Meßbereichs werden über Widerstände auf Low (Masse) gelegt. Über den Meßbereichsschalter wird High-Potential an den gewünschten Meßbereichseingang gelegt.

Jetzt melden sich Kritiker zu Wort: Wir brauchen ja doch einen „richtigen“ Schalter, den wir eigentlich durch den Multiplexer vermeiden wollten. Stimmt. Aber eine solche Schaltungsvariante hat einen entscheidenden Vorteil.

Über den Schalter werden statische Gleichspannungssignale geführt. Damit werden Signalbeeinflussungen, wie z.B. die Verringerung der Flankensteilheit, durch ungünstige Leitungsführung vermieden. Ebenso ist eine solche Schaltung EMV-fest. Das heißt, Leitungen können weder Signale abstrahlen noch irgendwel-

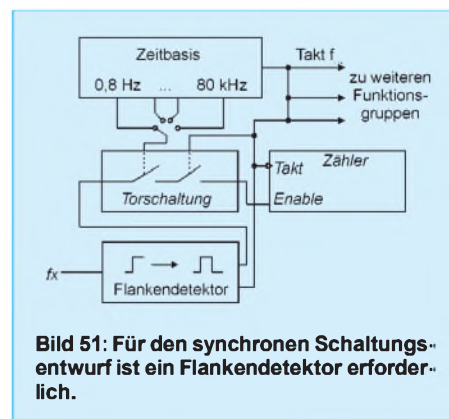


Bild 51: Für den synchronen Schaltungsentwurf ist ein Flankendetektor erforderlich.

che Störungen empfangen. Das ist insbesondere bei Messungen an empfindlichen Empfängerbaugruppen von entscheidender Bedeutung.

■ (K)ein Widerspruch

Ein zweites Problem fällt Kritikern auf. Wir haben gelernt, daß die MACH-Schaltkreise synchron arbeiten und alle Schaltungsteile an einem Takt arbeiten müssen. Die Funktion der Schaltung wird dabei durch kombinatorische Verknüpfung der Ein- und Ausgangssignale festgelegt, wobei die verknüpften Signale auf die D-Eingänge der Flip-Flops (Register) zu legen sind (sehen Sie nochmals Bild 19 in einem der vorangegangenen Beiträge an).

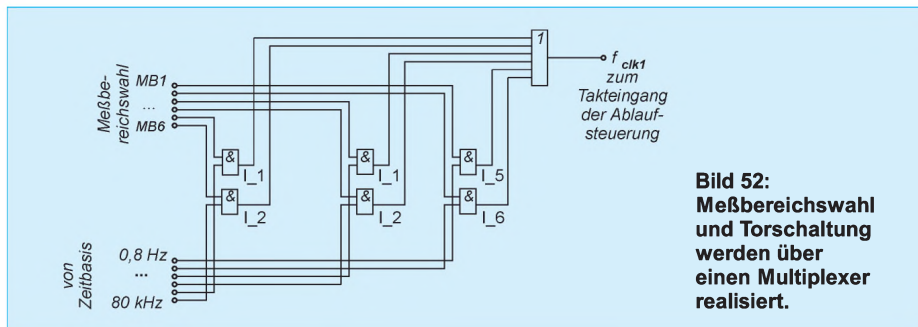


Bild 52: Meßbereichwahl und Torschaltung werden über einen Multiplexer realisiert.

Und nun verknüpfen wir die Signale und legen das Ausgangssignal an den Takteingang des Zählers an? Sie haben richtig aufgepaßt. Doch stellt diese Schaltung keinen Widerspruch dar. Einfache kombinatorische Ausgänge sind nicht den Einschränkungen des synchronen Schaltungsentwurfs unterworfen. Es gibt dort keine Flip-Flops an den Ausgängen, die bereits intern mit dem Takt verbunden wären.

Die Flip-Flops der Ausgangsmakrozellen werden einfach bei kombinatorischen Ausgängen umgangen. Da es auch keine Einschränkung dafür gibt, wo der Takt für zum Beispiel den Zähler herkommt, kann man ihn natürlich auch vorher mit anderen Signalen innerhalb des gleichen Schaltkreises verknüpfen.

Der Ausgang der Verknüpfung (das heißt an dieser Stelle unseres Zeitbasisumschalters) darf am Ausgang nur kein Flip-Flop enthalten. Andernfalls würde sich die Schaltung selbst blockieren, da der Zustand des Ausgangs-Flip-Flops sich erst ändert, wenn die Eingangsbelegung sich geändert hat UND ein Taktimpuls aufgetreten ist. Der kann aber nur entstehen, wenn die Eingangsbelegung sich geändert hat UND ein Taktimpuls ...

Der Satz ließe sich in dieser Form unendlich aneinanderreihen. Am Ausgang der Schaltung ändert sich wegen des fehlenden Impulses trotzdem nichts.

Um es nochmal festzuhalten: Die Flip-Flops (Ausgangsregister) der MACH-Schaltkreise arbeiten synchron an einer gemeinsamen

Taktleitung. Kombinatorische Signalverknüpfungen können auch für den Takt benutzt werden. Es gibt allerdings keine Möglichkeit den Takt intern auf einen Ausgang zu schalten. Deshalb muß die Verbindung extern realisiert werden. Für den Entwurf mit dem SYNARIO-Entwicklungssystem darf die Ausgangssignalbezeichnung nicht den gleichen Namen wie der Takteingang haben.

■ Getrennt simuliert

Ebenso ist eine Simulation der Schaltung nur eingeschränkt möglich. Das System kennt leider keine externen Verbindungen. Die Schaltungsteile können deshalb nur getrennt simuliert werden.

■ Ablaufsteuerung

Beim Entwurf der Zeitbasis haben wir uns bereits für einen Meßzyklus mit 10 Impulsen entschieden. In Bild 54 ist das präzisierte Impulsdiagramm dargestellt.

Die ersten acht Impulse eines jeden Zyklus öffnen die Torschaltung. Die Impulse der zu messenden Frequenz gelangen nun zum Zähler. Anschließend folgt ein Impuls, der die Information liefert, daß der Meßvorgang beendet ist. Dieser wird gleichzeitig dazu verwendet, den Zählerinhalt in den Anzeigespeicher zu laden. Dann folgt noch ein Resetimpuls. Damit wird der Zähler gelöscht, und der nächste Meßzyklus kann beginnen.

Selbstverständlich wird nur der Zähler, nicht aber der Anzeigespeicher gelöscht (andernfalls hätten wir uns den ganzen Aufwand sparen können).

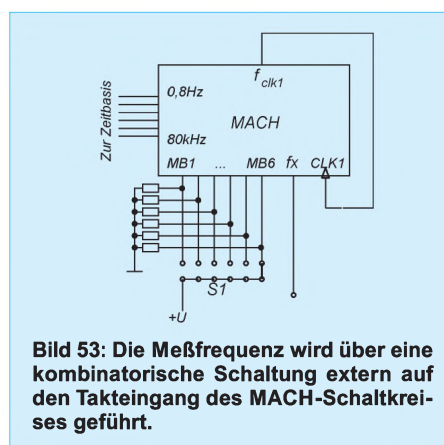


Bild 53: Die Meßfrequenz wird über eine kombinatorische Schaltung extern auf den Takteingang des MACH-Schaltkreises geführt.

Den Anzeigespeicher brauchen wir überhaupt nicht zu löschen. Er wird einfach mit dem im nächsten Zyklus gemessenen Wert überschrieben. Wir bezeichnen die Signale mit

T_{tor} = Torzeit,

RDY = Ready (Meßvorgang beendet, Übernahme in den Speicher),

RST = Reset (anschließend Beginn eines neuen Meßvorgangs).

Bei diesen Signalen kommt es auf eine hohe zeitliche Präzision an. Wie kann man dieses Signalspiel erzeugen?

Wir verwenden dafür einen Zähler mit zehn Zuständen (Bild 55), einen sogenannten Dezimal- oder dekadischen Zähler, und werten durch drei verschiedene Decoder die Zählerstände aus. Während der ersten acht Impulse wird die Torzeit T_{tor} erzeugt.

Beim folgenden neunten Impuls erzeugen wir das Ready-Signal RDY und anschließend das Reset-Signal RST . Der Zähler muß danach wieder auf den Anfangszustand springen.

Bevor wir uns dem konkreten Entwurf der Ablaufsteuerung zuwenden, stellt sich die Frage, was mit unserer Meßfrequenz wird. Die haben wir nicht vergessen. Sie wird einfach mit dem Ausgangssignal des ersten Dekoders (Zählerzustände 0...7) über ein UND-Gatter verknüpft und gelangt von dort zu dem eigentlichen (Meßwert-)Zähler. Wir nennen dieses Signal CNT (abgeleitet von Count). Damit können wir das Blockschaltbild präzisieren (Bild 56) und die Signalnamen eintragen.

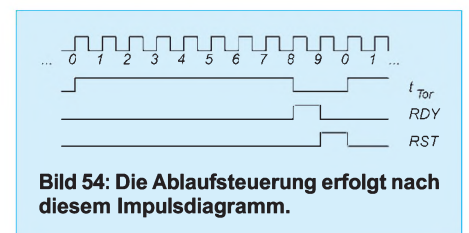


Bild 54: Die Ablaufsteuerung erfolgt nach diesem Impulsdiagramm.

Wir könnten jetzt theoretisch die vollständige Schaltung zeichnen, entscheiden uns aber für das Aufstellen der logischen Gleichungen (Produktterme). Bei komplexeren Schaltungen ist dieses Verfahren etwas einfacher, und es entstehen gegenüber dem Zeichnen der Schaltung weniger Fehler. Tabelle 4 zeigt die vollständige Wahrheitstabelle der Ablaufsteuerung. Wir haben hier noch einen kleinen Trick angewandt. Namen oder Signalbezeichnungen sind Schall und Rauch – sagt das Sprichwort. Wenn wir gerade von dekadischem oder Dezimalzähler gesprochen bzw. geschrieben haben, so sind wir nicht per Gesetz verpflichtet, den Zähler wirklich von 0 bis binär zählen zu lassen.

An dieser Stelle bleibt uns die Freiheit, die Zustände beliebig festlegen zu können. Und

wir haben an anderer Stelle bereits gelernt, wie das funktioniert – einfach den Zustand vor und den nach dem Takt in die Tabelle schreiben. Durch das Aufstellen der Gleichungen passiert der Rest automatisch. Sie fragen jetzt, welchen Vorteil das hat. Die Schaltung wird einfacher, und es kann sich eine Verbesserung des Zeitverhaltens der Schaltung ergeben.

Nehmen Sie mal einen vierstelligen Zähler an. Die Zustände 0 bis 7 wollen Sie für die UND-Verknüpfung mit der Meßfrequenz benutzen. Eine UND-Verknüpfung liefert am Ausgang nur High, wenn alle Eingänge High sind.

Betrachten Sie nun einen gewöhnlichen Binär- oder Dezimalzähler, so liefert er am höchstwertigen Ausgang in den ersten acht Zuständen aber Low. Das heißt, Sie können das Signal nicht direkt benutzen, Sie müssen es invertieren. Das bringt eine zusätzliche Verzögerung einer Gatterlaufzeit ins Spiel.

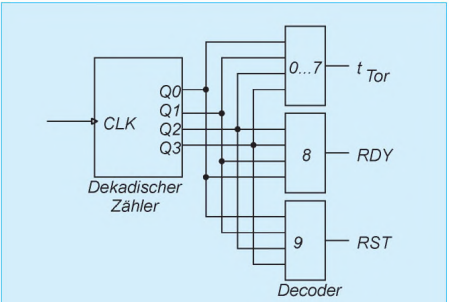


Bild 55: Die Ablaufsteuerung verwendet einen Zähler und drei Dekoder.

Bei niedrigen Frequenzen spielt das keine Rolle. Bei einer sehr hohen Meßfrequenz, deren Periodendauer in die Größenordnung der Gatterlaufzeit kommt, kann sich das aber schon durch einen größeren Meßfehler bemerkbar machen.

Weil das Entwurfsverfahren alle Möglichkeiten bietet, Zählerzustände in beliebiger Reihenfolge aufzustellen, sollten wir das auch nutzen. Es kostet uns keinen Pfennig mehr.

Ablaufsteuerung als logische Gleichungen

Die erste Gleichung, die wir aufstellen können, finden wir nur indirekt in Tabelle 5. Es ist die für das Torzeitsignal. Das entspricht nämlich direkt Q3: $T_{tor} = Q3$. Allerdings brauchen wir diese Gleichung nicht unbedingt anzugeben. Wir müssen es aber für Q3 tun. Damit finden wir – fast automatisch – die Gleichung für das Zählersignal CNT. Es ergibt sich aus Bild 56:

CNT = Q3 · f_x.

Jetzt wird es schon etwas komplizierter. Aus Tabelle 4 lesen wir die nachfolgenden Gleichungen ab:

Tabelle 4: Gleichungen für die Ablaufsteuerung des Zählers

Zustand	vor dem Taktimpuls						nach dem Taktimpuls					
	Q3	Q2	Q1	Q0	RDY	RST	Q3	Q2	Q1	Q0	RDY	RST
0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0
3	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
4	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
5	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0
6	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
9	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0

Q0 = Q3 · /Q0
Q1 = Q1 · /Q0 + /Q1 · Q0
Q2 = /Q2 · Q1 · Q0 + Q2 · /Q0 + Q2 · /Q1
Q3 = /Q2 · Q0 + RDY · /Q0 + /Q1 · Q0
RDY = Q0 · Q1 · Q2
RST = RDY

Diese Gleichungen sind schon vereinfacht. Sie können natürlich auch die vollständigen Gleichungen ablesen und dann über die Gesetze der Booleschen Algebra vereinfachen. Wir können jetzt sowohl für den Zeitbasisumschalter als auch für die Ablaufsteuerung Schaltungssymbole erzeugen. Wie das geht, haben wir an früherer Stelle schon gezeigt. Beachten Sie dabei aber, daß der Zeitbasisumschalter mit kombinatorischen Ausgängen arbeitet.

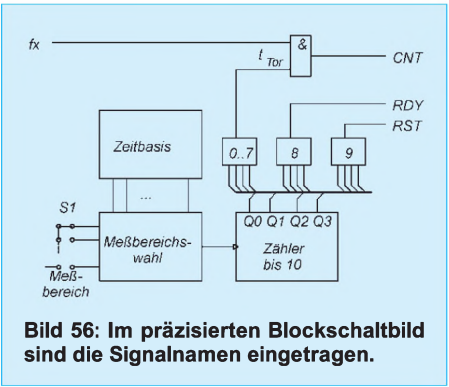


Bild 56: Im präzisierten Blockschaltbild sind die Signalnamen eingetragen.

Für die Ablaufsteuerung benötigen Sie dagegen Ausgänge vom Typ „registered“, also solche mit aktivierten Flip-Flops in der Ausgangsmakrozele.

Diese neuen Schaltsymbole können Sie dann im SYNARIO-CAD-System benutzen und die Schaltung entsprechend dem Blockschaltbild (Bild 56) zeichnen.

Zähler

Um die Schaltung zu vervollständigen, benötigen wir noch zwei 8-Bit-Zähler. Wir ha-

ben im Rahmen dieser Beitragsserie schon Zähler nach unterschiedlichen Methoden entworfen. Hier sind allerdings einige Besonderheiten notwendig, die wir damals nicht beachten mußten. Deshalb stellen wir an diese Zähler die folgenden Anforderungen.

Der Takt des Zählers wird, ähnlich wie wir es schon bei der Ablaufsteuerung gemacht haben, über eine kombinatorische Verknüpfung bereitgestellt. Deshalb ist ein Enable-Signal, welches die Zählung erlaubt oder sperrt, nicht erforderlich.

Nach Ablauf der Messung und Übernahme in den Anzeigespeicher muß der Inhalt beider Zähler vor Beginn der nächsten Messung gelöscht werden. Dazu benötigen wir einen Reset-Eingang. Das RDY-Signal der Ablaufsteuerung muß durch die Zähler nicht ausgewertet werden.

Um die Zähler kaskadieren zu können, müssen wir den Zählerüberlauf berücksichtigen. Der erste Zähler benötigt dafür keinen Eingang, sondern nur den Übertragsausgang. Der zweite 8-Bit-Zähler in der Kaskade braucht sowohl einen Eingang als auch einen Ausgang.

Es wäre natürlich sinnvoll, möglichst gleiche Zählerstufen zu verwenden. Ob das möglich ist, hängt vorrangig davon ab, ob die Ressourcen im MACH-Schaltkreis ausreichen. Aber das läßt sich jetzt noch nicht einschätzen, wir werden es bei der Compilierung der Schaltung bzw. der Gleichungen sehen.

Falls die Ressourcen nicht ausreichen, können wir natürlich auch zwei unterschiedliche Zählertypen entwerfen: mit und ohne Übertragseingang. Hier zeigt sich wieder der Vorteil der programmierbaren Logik. Ohne etwas zu löten, läßt sich die Schaltung schnell ändern.

Die entscheidende Besonderheit der beiden Zähler ist aber das Interface zum Controller. Durch die dort verfügbare begrenzte Anzahl von I/O-Leitungen müssen wir die Ausgänge der beiden Zähler im Multiplex zum Controller übertragen. Dies muß innerhalb einer Taktperiode erfolgen. Wir haben nämlich während des RDY-Signals nicht mehr Zeit. (wird fortgesetzt)

Ein ZF-Nachsetzer, wie ihn die Industrie nicht baut (3)

Dipl.-Ing. WERNER SCHNORRENBURG – DC4KU

In dieser Folge geht es weiter mit der Beschreibung der Hängeregulation, einem „Sahnehäubchen“ des vorgestellten Baugruppensystems. Des weiteren kommen Besonderheiten des FM-Demodulators zur Sprache.

Das AM-AGC-Signal wird über R5 und die Entkopplungsdiode D3 dem Gate von T7 als Regelspannung direkt zugeführt, vgl. Bild 15 (FA 11/00). Damit bei Auftreten eines Signals die viel schnellere und empfindlichere SSB-Regelung nicht einschreitet, ist bei AM-Betrieb der HF-Regelspannungsverstärker von der Versorgungsspannung abgetrennt und somit inaktiv.

Dem Ausgang der Detektoren folgt ein aktives NF-Bandpaßfilter mit etwa fünffacher Spannungsverstärkung. Bild 21 zeigt die Schaltung und Bild 23 den Frequenzgang des NF-Bandpasses, entwickelt mit der weit verbreiteten CAD-Software P-SPICE [18]. Ein nachfolgender LM386 verstärkt das NF-Signal auf Lautsprecherpegel.

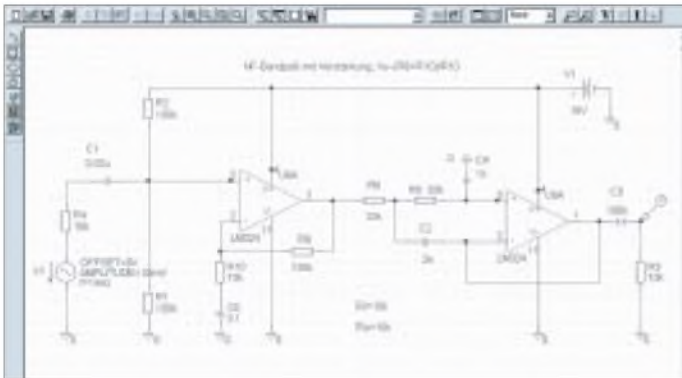


Bild 21:
Screenshot
der Simulation
des NF-Bandpasses
mit PSpice

Bei SSB-Betrieb wird über Pin 6 das BFO-Signal mit 50 bis 100 mV_{eff} eingespeist und an Pin 8 das NF-Signal ausgekoppelt. Das NF-Ausgangssignal ist zwischen den beiden Detektoren umzuschalten. Ein SSB-Signal mit 20 mV_{eff} an Pin 9 erzeugt ein NF-Ausgangssignal um 30 mV_{eff}. Hinweis: Besonders muß darauf geachtet werden, daß das BFO-Signal nicht über irgendwelche Umwege an den Eingang des ZF-Verstärkers gelangt. Es würde verstärkt und vom HF-Regelverstärker wie ein HF-Eingangssignal behandelt werden, was die Regelung ansprechen ließe. Gute Abschirmung und kurze Verbindung zwischen BFO-Signal und Produktdetektor sind unabdingbar.

Bild 23:
Simulierter
Frequenzgang des
NF-Bandpasses



Hängeregulation

Nun zur optionalen Hängeregulation für CW/SSB, sozusagen dem Sahnehäubchen der Schaltung. Hierzu findet der integrierte Regelspannungsgenerator SL621C Verwendung, der ursprünglich als NF-gesteuerter AGC-Generator für CW/SSB-Receiver entwickelt wurde.

Würde ausschließlich der SL621C zur Regelspannungserzeugung bei SSB-Empfang verwendet, entstünden die weiter oben beschriebenen Probleme. Deswegen dient der Baustein in meinem Konzept lediglich zur Erzeugung der verzögernd abfallenden Regelspannung.

Der SL623C gewinnt die Regelspannung aus der zwischen 7 und 11 mV liegenden NF-Spannung und gibt sie an Pin 2 als gleichgerichtete Regelspannung zwischen 0 und 4,6 V ab. Die Regel-Ausgänge von SL621C und SL623C verhalten sich, wenn sie außer Betrieb sind, hochohmig, so daß man beide gleichzeitig an die Regelleitung

anschließen kann, ohne daß sie sich gegenseitig beeinflussen.

Funktion des SL621C: Das Regelsignal wird bei Auftreten eines Eingangssignals innerhalb von 20 ms aufgebaut und folgt langsamen Feldstärkeänderungen im Sinne einer Schwundregelung. Die Schaltung speichert jedoch den letzten Regelspannungswert, wenn das Eingangssignal in den Sprechpausen plötzlich zu Null wird, bis zum erneuten Wiedereintreffen des Signals. Überschreitet die Pause aber einen bestimmten Wert, so geht die Regelspannung schlagartig auf Null zurück.

Das NF-gesteuerte AGC-Signal wird über R5 in Bild 10 und der Entkopplungsdiode d3 dem Gate von T7 zugeführt. Mit R5 wird der Einsatz der NF-Regelung so eingestellt, daß die NF-Regelspannung am Gate von T7 einen etwas höheren Wert erreicht als die der HF-Regelspannung. Bei Eintreffen eines Eingangssignals baut sich der HF-gesteuerte Regelkreis sehr viel schneller auf als der NF-Regelkreis. Die NF-gesteuerte Regelung erreicht erst nach 20 ms den

erforderlichen Spannungswert und übernimmt dann die Steuerung des Systems. Der ZF-Verstärker arbeitet jetzt mit kombinierter HF- und NF-gesteuerter Regelung nach Bild 22.

Verwendet man den SL621C wie beschrieben zur Hängeregulation, entfällt das zeitverzögernde RC-Glied R8/C4 in Bild 15. Eine sehr wichtige Funktion des SL621C ist das zuvor erwähnte Ausregeln von Schwund bis zu 20 dB/s. Das Regelsignal folgt also Feldstärkeschwankungen (Fading). Wenn dagegen das Eingangssignal schneller fällt oder – wie in Sprechpausen – ganz ausbleibt, verharrt die Regelspannung zunächst auf ihrem letzten Wert, um erst nach einer definierten Haltezeit schnell abzufallen. Die Haltezeit der Hängeregulation wird durch C3 bestimmt, mit 100 µF ergibt sich 1 s. Die interne Triggerung des SL621C ist so bemessen, daß bei kurzen Signalen oder Pulsstörungen die Haltefunktion nicht anspricht.


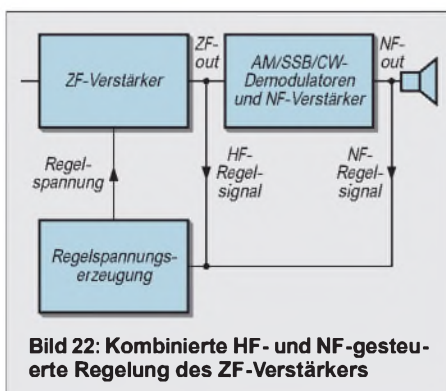


Bild 22: Kombinierte HF- und NF-gesteuerte Regelung des ZF-Verstärkers

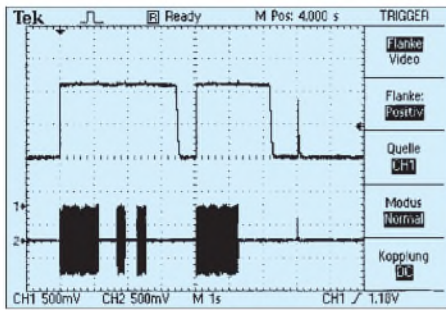

**Bild 24: Regelverhalten mit aktiver Hange-
regelung, oben U_{AGC} , unten U_E**

Bild 24 zeigt das Regelverhalten mit aktivierter Hängeregung über einen Zeitraum von 10 s. Kurze Unterbrechungen des Eingangssignals gleicht die Hängeregung komplett aus. Wenn das HF-Eingangssignal aber länger als 1 s ausbleibt, geht die NF-AGC-Spannung schnell auf 0 V zurück. Der kurze Störimpuls nach etwa 8 s wird allein durch die HF-Regelung ausgeglichen.

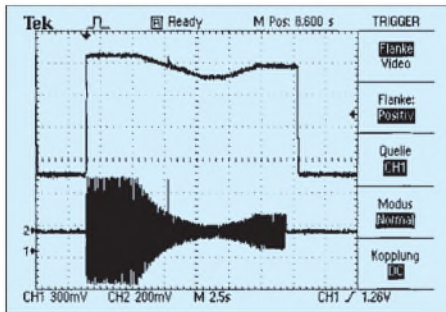


Bild 25: Aktive Schwundregelung im SSB-Regelkreis

Die Funktion der Schwundregelung verdeutlicht das Bild 25. Das Eingangssignal springt zunächst von Null auf -55 dBm , sinkt über einen Zeitraum von 3 s langsam auf -75 dBm und wächst wieder an auf -65 dBm . Die Regelspannung folgt diesem Schwund.

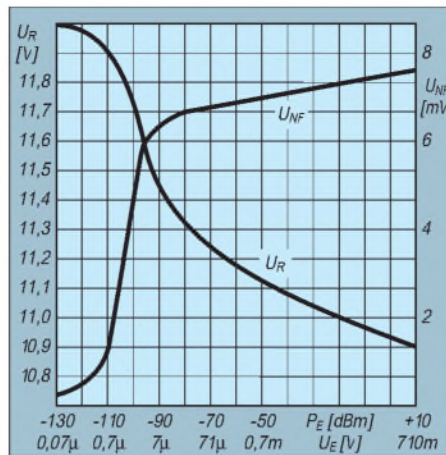
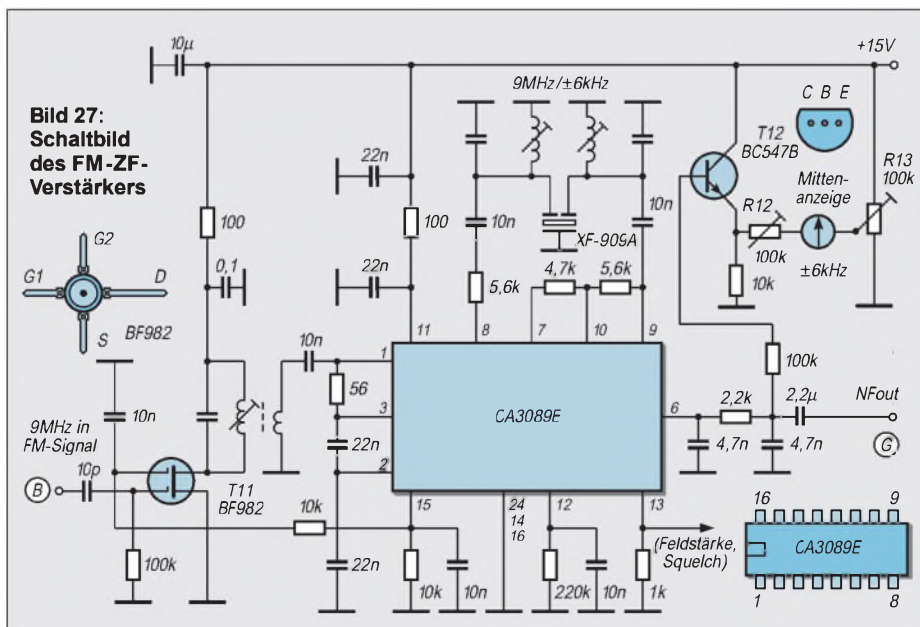


Bild 26: NF-Ausgangsspannung U_{NF} und Regelspannung U_R als Funktion von Eingangsleistung P_E bzw. Eingangsspannung U_E

Das Abhören von SSB-Sprachsignalen mit solchen Regeleigenschaften, ist – verglichen mit einfachen Regeleinrichtungen – ein besonderer Genuß.

Bild 26 zeigt die resultierende NF-Spannung U_a am Ausgang des Produktdetektors in Abhängigkeit vom ZF-Eingangspegel P_e . Die Regelung beginnt bei -110 dBm ($0,7\text{ }\mu\text{V}$) und regelt bis $+10\text{ dBm}$ ($0,7\text{ V}$) auf nahezu konstante NF-Ausgangsspannung von 7 mV . Bei Eingangspegeln von -90 bis $+10\text{ dBm}$ ändert sich die NF-Ausgangsspannung um weniger als 3 dB .

■ Weitere Baugruppen

Der freie Platz in den Gehäusen der bisher beschriebenen Baugruppen ließ es zu, noch weitere Funktionen zu integrieren.

SSB-Modulator

Im Gehäuse des Demodulators und NF-Verstärkers fand der SSB-Modulator Platz, den ich mit den Plessey-IC SL622 und SL640 aufgebaut habe. Da es sich hierbei

um reine Standardapplikationen handelt, soll hier nicht detaillierter darauf eingegangen werden.

FM-ZF-Verstärker

Der FM-ZF-Verstärker gemäß Bild 27 befindet sich mit im Gehäuse des HF-Regelspannungsverstärkers. Das FM-Signal wird im ZF-Zug hinter der ersten Verstärkerstufe ausgekoppelt und dem DG-MOS FET T11 zugeführt, der das Signal um etwa 15 dB verstärkt.

Sein Ausgang steuert den ZF-Verstärker/ Demodulator CA3089 niederohmig an. Dessen Demodulatorteil stellt einen Quarzdiskriminator dar, der als frequenz- bzw. phasenbestimmendes Glied ein monolithisches Quarz-Dual in Verbindung mit zwei Schwingkreisen benutzt.

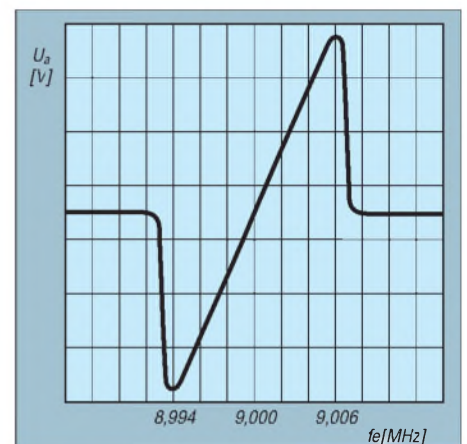


Bild 28: Phasenkurve der Quadraturdemodulation mit ± 6 kHz Höckerabstand

Der Vorteil des Quarzdiskriminators liegt in seiner hohen Schwingkreisgüte und damit Steilheit der Demodulatorkennlinie, so daß zur Demodulation nicht auf eine tiefere Frequenz, wie 455 kHz, heruntergemischt werden muß.

Die beiden Diskriminatorkreise gleicht man wechselseitig auf geringste Verzerrung, d.h. auf beste Symmetrie und Linearität, ab. Die resultierende Demodulatorkennlinie ist in Bild 28 abgebildet. Eine FM-Mittenanzeige wird aus dem überlagerten DC-Pegel des NF-Ausgangssignals entnommen und einem Zeigerinstrument mit Mittenanzeige (± 6 kHz) zugeführt.

Pin 15 gibt eine Regelspannung für T11 ab, die von nominell +4 V auf 0 V bei 50 mV Eingangsspannung absinkt. Der Regelspannungskreis für SSB/AM und die daraus abgeleitete S-Meter-Anzeige bleibt während der Betriebsart FM eingeschaltet. Dafür blieb der zusätzliche Feldstärkeausgang an Pin 13 des CA3089 einstweilen ungenutzt.
(wird fortgesetzt)

Literatur

- [18] Hennig, R., DD6AE: E1 – das interaktive Elektronik-Programm Version 2.0. FUNKAMATEUR 49 (2000) H. 10, S. 1083–1084

INHALTSVERZEICHNIS

FUNKAMATEUR 2000

Amateurfunkpraxis

Arbeitskreis Amateurfunk & Telekommunikation in der Schule e.V.	1/102, 2/222, 3/336, 4/450, 5/570, 6/694, 7/810, 8/920, 9/1028, 10/1146, 11/1270, 12/1390
SWL-QTC	1/103, 2/223, 4/451, 5/571, 6/695, 7/811, 8/921, 9/1029, 11/1271, 12/1391
CW-QTC	1/103, 2/223, 3/337, 4/451, 5/571, 6/698, 7/811, 8/921, 9/1029, 10/1147, 11/1271, 12/1391
QRP-QTC	1/111, 2/231, 3/339, 4/459, 5/579, 6/703, 7/819, 8/927, 9/1035, 10/1155, 11/1279, 12/1399
Diplome	1/113, 2/233, 3/345, 4/461, 5/581, 6/705, 7/821, 8/929, 10/1157, 12/1401
QSL-Telegramm	1/114, 2/234, 3/346, 4/462, 5/582, 6/706, 7/822, 8/930, 9/1038, 10/1158, 11/1282, 12/1402
QSL-Splitter	1/115, 2/235, 3/347, 4/463, 5/583, 6/707, 7/823, 8/931, 9/1039, 10/1159, 11/1283, 12/1403
Termine	1/116, 2/236, 3/348, 4/464, 5/584, 6/708, 7/824, 8/932, 9/1040, 10/1160, 11/1284, 12/1404
DL-QTC	1/116, 2/236, 3/348, 4/464, 5/584, 6/708, 7/824, 8/932, 9/1040, 10/1160, 11/1284, 12/1404
Europa-QTC	2/237, 3/349, 6/709, 8/933, 10/1161, 11/1285, 12/1405
OE-QTC	1/118, 2/238, 3/350, 4/466, 5/586, 6/710, 7/826, 8/934, 9/1042, 10/1162, 11/1286, 12/1406
VHF-Expedition nach Korfu (SV8)	9/1032
V26B: CQ WWDX SSB 1999 von Antigua	1/16
Die Situation der Bandwacht des DARC im Herbst 1999	1/34
70-cm-Fonie-Relais auf dem Brocken	1/110
Zurück in die Kälte	1/110
Wo liegt Pribilof?	2/142
Frauen und Technik!	2/145
QSLs erzählen Funkgeschichte: 1949 bis 1952 in der DDR:	
Unlis Amateure mit „West-Rufzeichen“	2/146
Neustrukturierung der US-Lizenzklassen:	
Morsetelegrafie deutlich reduziert	2/230
Aloha aus Hawaiis Inselwelt:	
Bei Top-DXern von Big Island	3/256
CE0ZY – eine Expedition mit Hindernissen	4/368
Das OTH-Radar in Zypern	4/377
PCL und xDSL nicht vom Tisch	4/391
Amateurfunk-Expedition in den Indischen Ozean	5/484
FT-100 für 1 DM in Internet?	5/491
75 Jahre	
Deutsche Empfangsstationen (DE)	
Vom Elite-Symbol	
zum Hörerkennzeichen für alle	5/492
RTA-Brief an das BMWi	5/585
FUNKAMATEUR online:	

Unsere Website in neuem Design	6/604	Clown Doctors-Diplom	4/461
FO0AAA – Clipperton 2000	6/606	Islands of Scotland Award	5/581
Der normale Wahnsinn	6/609	Amateur Television Award of Queensland	5/581
Morgen ist es zu spät!		Kamen/Unna-Jubiläums-Diplom	5/581
Die QSL-Collection appelliert um Hilfe bei der Spurensicherung	6/626	RTC-Jubilee-Award	5/581
Platzverweis für Murphy	6/702	Tirol-Diplom	6/705
Mit DQ0KBM beim 100. Jubiläum des weltersten Funkdienstes	7/723	Trophy „Schwarzes Gold“	6/705
Hamvention 2000 –		Frankenlied-Diplom	6/705
QRP-Impressionen aus Dayton	7/724	Bavaria 1000	6/705
Die Geburt des jüngsten DXCC-Gebiets 334: TX0DX – die Geschichte des Chesterfield-Riffs	7/728	Moldova ER Banner Award	7/821
ATV-Treffen	7/815	Diplom-Programm des Amateurradioklubs Bruntal	7/821
DA0HQ – Weltmeister zum 4. Mal	7/825	Diplom Bruntal	7/821
25. Ham Radio – Jubiläen feiern im Viererpack	8/840	BBR Award	7/821
80 000 QSOs von XZ0A:	8/846	Sail 2000 – Seestadt Bremerhaven	7/821
DXpedition der Superlative	9/950	Galapagos Island Diplom	7/821
Der Amateurfunk kommt zum Königreich Bhutan	9/1041	Republic of Ecuador – HC/HD DX Award	7/821
WARC 2000	10/1060	(Equatorial Line Diploma)	7/821
DXpedition HB0/DF0FA	10/1060	Worked S5 IPARC Members	8/929
45. Weinheimer UKW-Tagung im Zeichen des Selbstbaus	10/1060	Diploma Sardegna	8/929
Die Funkamateure von Andorra	10/1150	Archipelago Toscana	8/929
RegTP-Abfrage zu PLC	10/1073	European World Wide Award – EWWA	8/929
Wie fortschrittlich ist PLC wirklich?	10/1074	Council Of Europe Award	8/929
7P8AA mit 27000 Verbindungen:	11/1180	Hessentag-Plakette	10/1157
DXpedition zum Dach von Afrika	11/1192	Dänisches Insel Award (DIA)	10/1157
Systematische DX-Jagd auf 80 und 160 m mit Greyline	11/1195	Worked DIG-SP	10/1157
Wann ist es 12 Uhr mittags?	11/1274		
Sonnenstandsrechnung mit EXCEL	11/1281	... KW-Bereich	
Expedition zu den Isles of Scilly	12/1304	Ausbreitung	1/112, 2/232, 3/344, 4/460, 5/580, 6/704, 7/820, 8/928, 9/1036, 10/1156, 11/1280
CN8WW will gewinnen	12/1311	DX-QTC	1/108, 2/228, 3/342, 4/458, 5/578, 6/700, 7/816, 8/926, 9/1034, 10/1152, 11/1276, 12/1396
7O1YGF – eine Funkaktivität im Zeichen jeminitisch-deutscher Freundschaft	12/1314	IOTA-QTC	1/109, 2/229, 3/337, 4/457, 5/574, 6/701, 7/814, 8/924, 9/1037, 10/1153, 11/1277, 12/1397
Online-Logs aus dem Pazifik (1)	12/1315	Most wanted	3/343
Neues von der Bandwacht des DARC		... UKW-Bereich	
CW-Pile-Up = Bingo?		UKW-QTC	1/104, 2/224, 3/338, 4/452, 5/572, 6/696, 7/812, 8/922, 9/1030, 10/1148, 11/1273, 12/1392
... Diplome		Sat-QTC	1/106, 2/226, 3/339, 4/451, 5/573, 6/698, 7/813, 8/923, 9/1029, 10/1147, 11/1272, 12/1394
Morsum Magnificat	1/113	Packet-QTC	2/226, 3/339, 4/454, 5/575, 6/699, 11/1272, 12/1394
EXPO-DL-2000	1/113	Digital-QTC	1/106
Diplomprogramm des Radio Club Paraguay	1/113		
All Mediterranean	1/113	Amateurfunktechnik	
Countries Award (AMCA)	1/113	Klein – stark – schwarz:	
All Zone 11 Prefixes (AZ 11 PX)	1/113	Mobilfunk-Zwerg FT-90R von Yaesu	1/20
Certificado		Auspacken, staunen, lötlöten:	
Radio Club Paraguay (CRCP)	1/113	Einen K2 kann (fast) jeder bauen	1/24
Diploma Paraguay (DP)	1/113	Berechnungen zum Personenschutz	1/28
Diploma Departamentos del Paraguay (DDP)	1/113	Nachbausicherer Transverter	
Diploma Sud-America (DSA)	1/113	28 MHz/432 MHz mit herausragendem	1/63
Kurzzeit-Diplom „SAIL 2000“	2/233	Großsignalverhalten	1/66
Diplom-Programm der AGCW-DL e.V.	2/233	Yagi oder Quad?	
CW-2000/CW-1000/CW-500	2/233	Doppeltes Lottchen:	
QRP-CW-500/250/100	2/233	Transceiverbetrieb mit Icom IC-R75	1/68
UKW-CW-250/UKW-CW-125	2/233	Testbericht BeKo HLV 280	1/69
W-AGCW-M (Worked AGCW Members)	2/233	V-MOSFET-Linear für 6 m	
AGCW-Langzeitdiplom	2/233	macht den Transverter zum Sender (2)	1/72
Diplomgebühren und –anträge	2/233		
Der Langwellen	3/345		
Transatlantic Challenge Cup	3/345		
800-Jahre-Zwettl-Award	3/345		
SHALOM 2000 Award	4/461		
EU-POAR (Ports on Amateur Radio)	4/461		
Diplom 1200 Jahre Erzbisum Salzburg	4/461		



Sender

Frequenzbereiche

160-m-Band	1,8150 – 1,8900 MHz	17-m-Band	18,0680 – 18,1680 MHz
80-m-Band	3,5000 – 3,8000 MHz	15-m-Band	21,0000 – 21,4500 MHz
40-m-Band	7,0000 – 7,1000 MHz	12-m-Band	24,8900 – 24,990 MHz
30-m-Band	10,1000 – 10,1500 MHz	10-m-Band	28,0000 – 29,7000 MHz
20-m-Band	14,0000 – 14,3500 MHz		

Sendeleistung	CW, SSB, RTTY, FM	AM
stufenlos einstellbar	0... 200 W	0...50 W

Sonstiges

IMD 3. Ordnung	– 31 dB @200 W PEP (–50 dB @75 W PEP bei Klasse-A-Betrieb)
Trägerunterdrückung:	≥ 40 dB
Oberwellenunterdrückung:	≥ 60 dB
Seitenbandunterdrückung:	≥ 55 dB
Duty Cycle	1:4 (TX:RX)
NF-Übertragungsbereich	400...2400 Hz (SSB)
Mikrofonimpedanz	500...600 Ω

Empfänger

Prinzip:	Vierfachsuperhet (FM Dreifachsuperhet)
Zwischenfrequenzen:	1. ZF: 70,455 MHz 2. ZF: 8,215 MHz 3. ZF: 455 kHz 4. ZF: 10,25 kHz (DSP-Ebene)

Empfindlichkeit ¹⁾	CW, SSB @10 dB S/N	FM @12 dB SINAD	AM @10 dB S/N
0,1 ... 0,5 MHz	k.A.	k.A.	k.A.
0,5 ... 1,8 MHz	2,0 µV	k.A.	13,0 µV
1,8 ... 30 MHz	0,16 µV	0,5 µV (28...30 MHz)	2,0 µV

Selektivität	Bandbreite	–6 dB-BW	–60 dB-BW
	2,4 kHz	> 2,2 kHz	< 4,2 kHz
	2,0 kHz	> 1,8 kHz	< 3,6 kHz
	500 Hz	> 500 Hz	< 1,8 kHz
	250 Hz	> 250 Hz	< 700 Hz

Clarifier-Variation	± 9,999 kHz
ZF-Dämpfung	> 80 dB (60 dB für Zweitempfänger)
Spiegelfrequenzdämpfung	> 80 dB (60 dB für Zweitempfänger)
NF-Ausgangsleistung	> 2,0 W an 4 Ω (k=10 %)

k.A. - nicht spezifiziert ¹⁾ mit Vorverstärker und IDBT ein

Besonderheiten

- 200 W HF auf allen Bändern
- Klasse-A-Betrieb der Endstufe möglich
- Shuttle-Jog-Ring
- DSP-Funktionen (NR, APF, ANF) als Standard; zusätzlich NF-Bandbreitebeeinflussung bei Senden und Empfang
- Zweitempfänger
- Bandpaß-Tuning
- IDBT zur automatischen Anpassung der Bandbreite des EDSP-Systems
- VRF (Variable Frontend Filter)
- neuer DDS-Oszillator mit einer Frequenzauflösung von minimal 0,625 Hz
- IPO-Funktion
- HF-Sprachprozessor
- maximal fünf Filter nachrüstbar, davon eines im Zweitempfänger
- automatischer Antennentuner eingebaut (Anpaßbereich 16,5 bis 150 Ω)
- Anschlußmöglichkeit für Transverter
- separate Buchsen für Empfangsantenne
- zwei Antennenbuchsen

Allgemeines

KW-Allmode-DSP-Transceiver

Hersteller: Yaesu Musen Co., Japan
Markteinführung: 11/2000
Preis: 8799 DM (UPE 11/2000)

Frequenzbereiche:
RX: 0,1 ... 30 MHz
TX: KW-Amateurfunkbänder
Betriebsarten: LSB/USB, AM, CW, FM, FSK, AFSK, Packet Radio

Antennenanschluß: 50 Ω
Betriebsspannung: 13,8 V, 30 V
Minus an Masse

Stromaufnahme: Senden ≤ 14,5 A (30 V)
Empfang ≤ 2,7 A (13,8 V)

Temperaturbereich: –10 °C ... 50 °C

Frequenzauflösung: 0,625 Hz

Frequenzstabilität: ±0,5 ppm/h (nach 1 min.)

Speicher: 99 Speicher, 2 Speicher für Scan-Eckfrequenzen, 5 Schnellspeicher

Maße (B x H x T): 410 x 135 x 347 mm³

Masse: 14 kg

Lieferumfang: Netzteil FP-29, Mikrofon, Stromversorgungskabel, Ersatzsicherungen, 1 Cinch-Stecker, 3 Klinenstecker, 2 Mini-DIN-Stecker, Handbücher

Zubehör, optional

TCXO-6, TXCO für ±0,25 ppm

VL-1000, Linearverstärker

MD-100_{ax}, Tischmikrofon

SM-20, Tischmikrofon

SP-8, externer Lautsprecher mit opt. LL-7

YH-77STA, Kopfhörer


DVS-2, digitaler Voicerecorder

FH-1, Fernsteuertastatur


optionale Filter

8,2 MHz: YF-114SN (2,0 kHz); YF-114CN (500 Hz)
455 kHz: YF-110SN (2,0 kHz); YF-115C* (500 Hz);
YF-110CN (250 Hz)

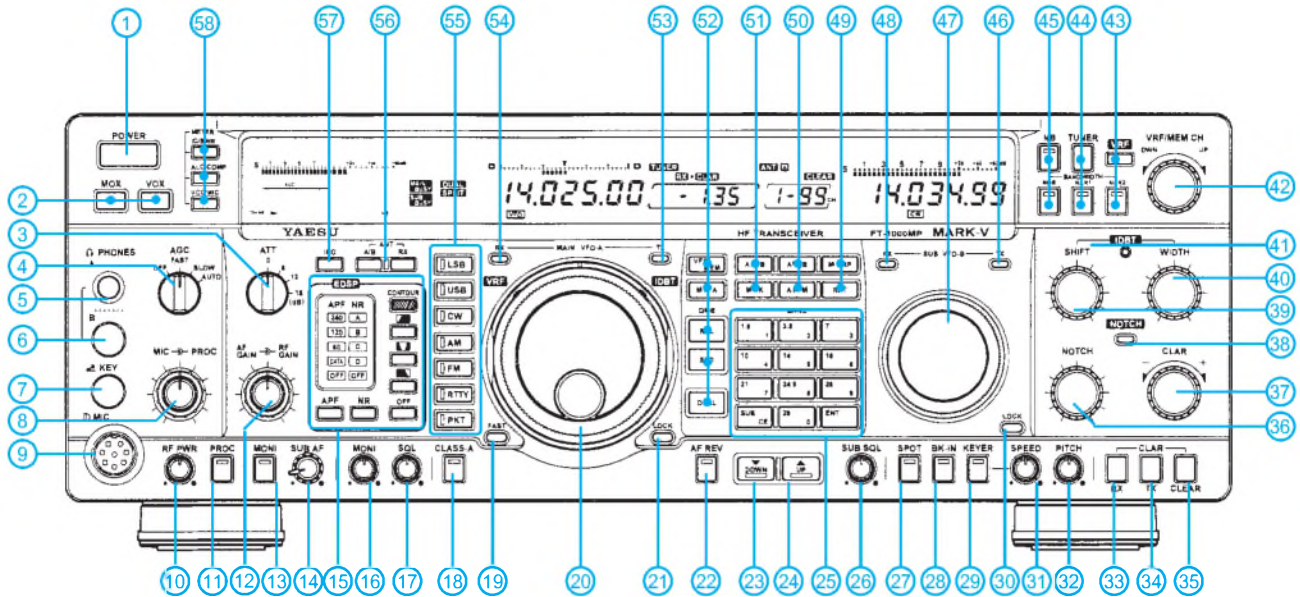*) auch in der 2. ZF des Sub-RX verwendbar




Rückseite und Anschlüsse

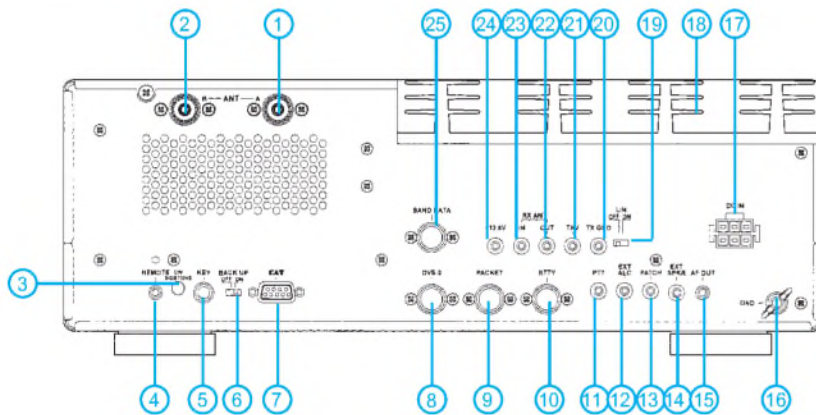

- 1 - PL-Buchse Antenne A
- 2 - PL-Buchse Antenne B
- 3 - Einstellung der Lautstärke für CW-Mithörton
- 4 - Remotebuchse u.a. für Linear-PA
- 5 - Buchse für Taste o. externen Keyer
- 6 - Schalter für Backup der Speicher
- 7 - CAT-Buchse (RS-232C)
- 8 - Buchse zum Anschluß des optionalen digitalen Voicerecorders DVS-2
- 9 - Anschlußbuchse für TNC
- 10 - Anschlußbuchse für RTTY
- 11 - PTT-Buchse
- 12 - ALC-Eingang
- 13 - NF-Eingang für AFSK und Sprache

- 14 - Buchse für externen Lautsprecher
- 15 - NF-Ausgang (Main/Sub-RX getrennt)
- 16 - Erdklemme
- 17 - Anschlußbuchse für Netzteil FP-29
- 18 - Kühlkörper
- 19 - Schalter für PA-Relais (20)
- 20 - Sende-Buchse zur PA-Steuerung
- 21 - HF-Ausgang für Transverter
- 22 - Buchse für separate Empfangsantenne
- 23 - Buchse für separate Empfangsantenne
- 24 - 13,8-V-Ausgang (max. 200 mA)
- 25 - Ausgang Banddaten für PA (VL-1000/FL-7000)

Display

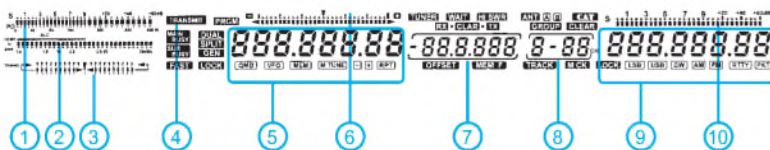

Auswahl:

- 1 - Bargraphanzeige für S-Meter und Sendeleistung
- 2 - Bargraphanzeige für PA-Kollektorstrom, SWR, Sprachkompression, ALC, Betriebsspannung und Mikrofonpegel
- 3 - Tuning-Skala
- 4 - Sendeindikator
- 5 - Frequenzanzeige
- 6 - Tuningoffset-Skala
- 7 - Multidisplay (Offset, Splittablage usw.)
- 8 - Speicherkanäle
- 9 - Frequenzanzeige des Zweitempfängers
- 10 - S-Meter des Zweitempfängers

- 1 - Ein/Aus-Taste
- 2 - MOX- und VOX-Taste
- 3 - Eingangsabschwächer
- 4 - AGC-Auswahlknopf
- 5 - Kopfhörerbuchse A
- 6 - Kopfhörerbuchse B
- 7 - Tasten- bzw. Paddle-Buchse
- 8 - Steller Mikrofonpegel u. Sprachkompression
- 9 - Mikrofonbuchse
- 10 - Steller für Sendeleistung
- 11 - Taste für Sprachprozessor
- 12 - Steller für Lautstärke und HF-Verstärkung
- 13 - Monitortaste
- 14 - Steller für Lautstärke und HF-Verstärkung (des Zweitempfängers)
- 15 - Tastenfeld für EDSP
- 16 - Steller für Lautstärke der Monitorfunktion
- 17 - Steller für Squelchpegel
- 18 - Taste für Klasse-A-Betrieb
- 19 - Umschalttaste für Schnellabstimmung
- 20 - Hauptabstimmknopf mit Shuttle-Jog
- 21 - Tastaturverriegelung
- 22 - Umschalttaste Haupt- und Zweitempfänger
- 23 - Down-Taste
- 24 - Up-Taste
- 25 - Bandwahlkosten
- 26 - Steller für Squelchpegel d. Zweitempfängers
- 27 - Spot ein/aus
- 28 - QSK ein/aus
- 29 - Interner Keyer ein/aus
- 30 - Verriegelung Zweitempfänger
- 31 - Steller Gebefrequenz des internen Keyers
- 32 - Steller für CW-Pitchfrequenz
- 33 - RX-Offset
- 34 - TX-Offset
- 35 - Rücksetzen des Offsets
- 36 - Einstellknopf für Frequenz des Notchfilters
- 37 - Offset-Steller
- 38 - LED für aktiviertes Notchfilter
- 39 - Steller zur Verschiebung d. ZF-Durchlaßkurve
- 40 - Steller für ZF-Bandbreite
- 41 - LED für aktivierte IDBT-Funktion
- 42 - Wählknopf für Speicher und VRF-Funktion
- 43 - VRF/ZF-Filter-Wahl (Schmal 2)
- 44 - Tuner ein/aus / ZF-Filter-Wahl (Schmal 1)
- 45 - Noise-Blanker/ZF-Filter-Wahl (Normal)
- 46 - LED für Zweitempfänger-VFO
- 47 - Abstimmknopf Zweitempfänger
- 48 - LED für Zweitempfänger-VFO
- 49 - Speichergruppen/Repeater-Offset
- 50 - Umschaltung VFO A/VFO B / VFOA → Speicher
- 51 - VFO A → VFO B / Speicherprüfung
- 52 - Umschaltung zwischen VFO und Speicher
- 53 - LED für Hauptempfänger-VFO (TX)
- 54 - LED für Hauptempfänger-VFO (RX)
- 55 - Tasten für Betriebsartenwahl
- 56 - Tasten für Antennenumschaltung
- 57 - Taste für IPO-Funktion
- 58 - Wahlkosten für Bargraph-Instrument

GaAs-MMIC

Grenzwerte

Parameter	Kurzzeichen	min.	max.	Einheit
Betriebsspannung	U_{DLO}, U_{DZF}	0	6	V
Gleichspannung zum HF-Port	U_{HF}	-6	+6	V
Gleichspannung zum Oszillatoreingang	$U_{in,LO}$	-3	0	V
HF-Eingangsleistung	$P_{in,HF}$		10	dBm
Oszillator-Eingangsleistung	$P_{in,LO}$		10	dBm
Kanaltemperatur	T_{CH}		150	°C
Speichertemperatur	T_{stg}	-55	150	°C

Kennwerte ($U_B = +5\text{ V}$, $\vartheta_A = 25\text{ °C}$, $f_{HF} = 1224\text{ MHz}$, $f_{LO} = 1185\text{ MHz}$, $P_{in,LO} = -2\text{ dBm}$, $f_{ZF} = 39\text{ MHz}$)

Parameter	Kurzzeichen	min.	typ.	max.	Einheit
Betriebsstrom	I_{OP}	25	50	70	mA
erforderliche Oszillatorleistung	P_{LO}		-5	-2	dBm
Mischverstärkung	G_{mix}	6	8		dB
Einseitenbandrauschen	F_{ssb}		8	10	dB
Zweiton-IMD 3. Ordnung bei $P_{in} = 2 \times (-15\text{ dBm})$; $f_{HF1} = 1224\text{ MHz}$; $f_{HF2} = 1219\text{ MHz}$	d_{IM3}		-65	-60	dBc
Eingangs-IP 3. Ordnung	IP_{3in}	18	21,5		dBm
Oszillator-Restsignal am HF-Eingang	$P_{LO,HF}$		-9		dBm
$P_{-1\text{ dB}}$ Ausgangsleistung	$P_{-1\text{ dB,out}}$		17		dBm

Anschlußbelegung und typische Beschaltung

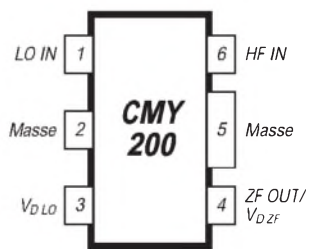


Bild 1: Pinbelegung des CMY-200

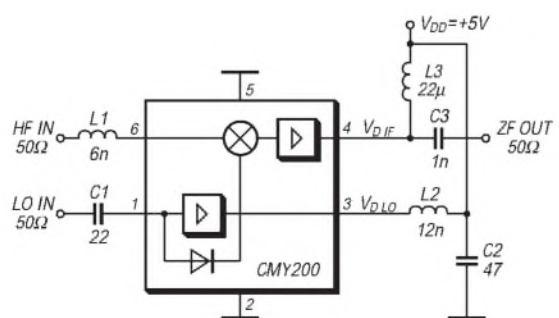


Bild 2: Testschaltung; Wert für L1 bei 1224 MHz HF-Eingangsfrequenz und für L2 bei 1185 MHz Oszillatorfrequenz

Kurzcharakteristik

- Ultralinearer Abwärtskonverter von 1200 MHz auf 40 MHz
- sehr geringe Stromaufnahme
- einzeln abgeschlossener Ein- und Ausgang
- HF- und ZF-Port-Impedanz 50 Ω
- weiter Oszillator-Ansteuerbereich
- komplette Goldmetallisierung
- Chip voll passiviert
- sehr kleine Gehäuseabmessungen

Beschreibung

Der ultralinear Abwärtskonverter CMY 200 wurde speziell für ein exzellentes Intermodulationsverhalten bei niedriger Gleichstromaufnahme und geringer Oszillatorleistung, z.B. für den Einsatz in TV-Tunern mit zweifacher ZF-Umsetzung, entwickelt.

Er ist optimiert für eine Eingangsfrequenz von 1200 MHz (1000 MHz bis 1400 MHz) und einen ZF-Bereich von 40 MHz bis 100 MHz.

Das MMIC-Bauelement enthält in seinem sehr kleinen MW-6-Plastikgehäuse einen Mischer, einen verstärkungs-gesteuerten Oszillatorpuffer und einen ZF-Verstärker. Alle Ports sind unsymmetrisch, die Eingangsimpedanz von HF- und ZF-Port liegt bei etwa 50 Ω. Die genaue Anpassung des HF-Ports an 50 Ω erfolgt einfach durch Reihenschaltung von Induktivitäten (die parasitäre Kapazität vom HF-Eingang gegen Masse muß so klein wie möglich gehalten werden).

Der Oszillator-Port ist hochohmig und verfügt über eine interne DC-Versorgung (AGC für den Oszillatorpuffer), ein externer DC-Block ist notwendig. Der Oszillator-Port besitzt im Frequenzbereich zwischen 500 und 1100 MHz eine geringe negative Impedanz. Innerhalb dieses Frequenzbereichs, bei abgeschalteter DC-Versorgung oder angepaßtem Oszillator ($R < 300\text{ Ω}$), sollte keine hohe Quellimpedanz auftreten. Jegliche Rauschanteile der Oszillatorquelle mit den Frequenzen $f = f_{LO} \pm f_{ZF}$ sollten vermieden werden.

Wichtige Diagramme

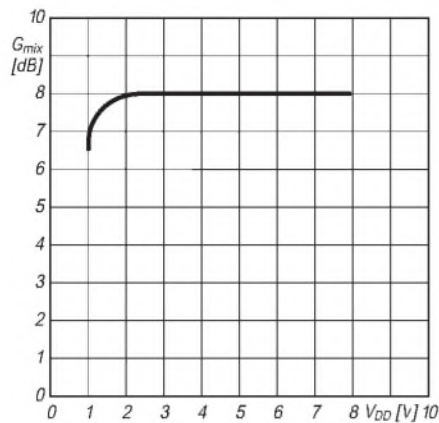


Bild 3: Mischverstärkung als Funktion der Betriebsspannung; $P_{LO} = -2$ dBm, $f_{HF} = 1224$ MHz; $f_{LO} = 1185$ MHz

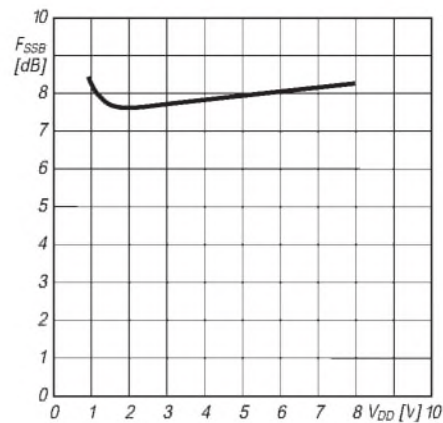


Bild 4: Einseitenbandrauschen als Funktion der Betriebsspannung; $P_{LO} = -2$ dBm, $f_{HF} = 1224$ MHz; $f_{LO} = 1185$ MHz

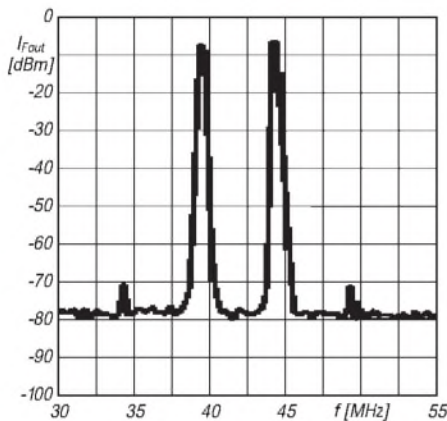


Bild 5: IMD 3. Ordnung ZF_{out} als Funktion der Frequenz; $P_{in} = 2 \times -15$ dBm; $P_{LO} = -2$ dBm

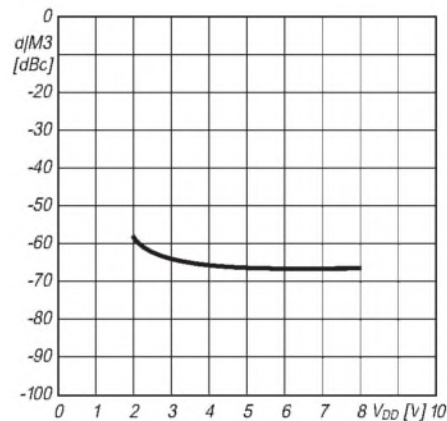


Bild 6: IMD 3. Ordnung d_{IM3} als Funktion der Betriebsspannung; $P_{in} = 2 \times -15$ dBm; $P_{LO} = -2$ dBm

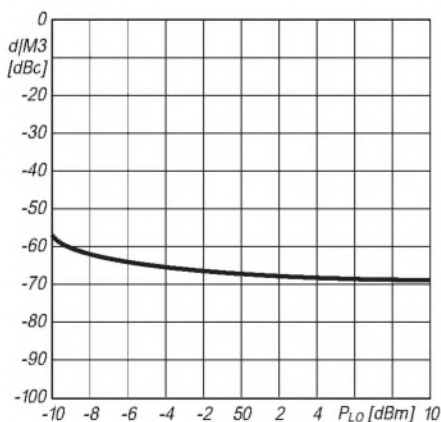


Bild 7: IMD 3. Ordnung d_{IM3} als Funktion der Oszillatorleistung; $V_{DD} = +5$ V; $P_{in} = -12$ dBm; Zweiton 5 MHz Versatz

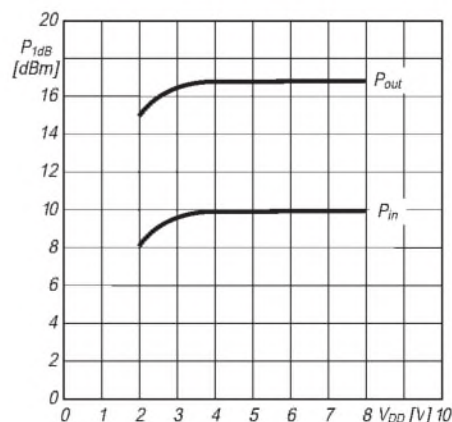


Bild 8: Leistung bei 1 dB Kompression als Funktion der Betriebsspannung; $P_{LO} = -2$ dBm, $f_{HF} = 1224$ MHz; $f_{LO} = 1185$ MHz



Sender

Frequenzbereiche

160-m-Band	1,8150 – 1,8900 MHz	12-m-Band	24,8900 – 24,9900 MHz
80-m-Band	3,5000 – 3,8000 MHz	10-m-Band	28,0000 – 29,7000 MHz
40-m-Band	7,0000 – 7,1000 MHz	6-m-Band	50,0000 – 54,0000 MHz
30-m-Band	10,1000 – 10,1500 MHz	2-m-Band	144,000 – 146,000 MHz
20-m-Band	14,0000 – 14,3500 MHz	70-cm-Band	430,000 – 440,000 MHz
17-m-Band	18,0680 – 18,1680 MHz	23-cm-Band ¹⁾	1240,00 – 1300,00 MHz
15-m-Band	21,0000 – 21,4500 MHz		

Sendeleistung max.	KW	50 MHz	144 MHz	430 MHz	1200 MHz ¹⁾
SSB/CW	100 W	100 W	100 W	50 W	10 W
AM	25 W	25 W	25 W	12,5 W	2,5 W

sonstiges

Trägerunterdrückung:	≥ 50 dB
Nebenwellenunterdrückung:	≥ 50 dB (50... 440 MHz ≥ 60 dB; 1200 MHz ≥ 50 dB)
Seitenbandunterdrückung:	≥ 50 dB
NF-Übertragungsbereich	400...2600 Hz (-6 dB)
ΔTX-Variation:	± 20 kHz
Anpaßbereich des internen ATU:	16,7...150 Ω (1,8...54 MHz)
Mikrofonimpedanz:	600 Ω

¹⁾ mit optionalem 23-cm-Modul UT-20

Empfänger

Haupt-RX:	Vierfachsuperhet (FM Dreifachsuperhet)
Zwischenfrequenzen:	1. ZF: 69,085; 75,925; 41,895; 135,495 MHz (KW; 6 m; 2 m/70 cm; 23 cm) 2. ZF: 10,695 MHz 3. ZF: 455 kHz 4. ZF: 12 kHz (DSP-Ebene)

Sub-RX:	Doppelsuperhet
Zwischenfrequenzen:	1. ZF: 58,525 MHz 2. ZF: 455 kHz

Empfindlichkeit	CW, SSB @10 dB S/N	FM @12 dB SINAD	AM @10 dB S/N
0,5...1,705 MHz	4,0 µV	k.A.	31,6 µV
1,705...24,5 MHz	0,2 µV	k.A.	2 µV
24,5...30 MHz	0,13 µV	0,22 µV (28...30 MHz)	1,3 µV
50...54 MHz	0,13 µV	0,22 µV	1,3 µV
144...146 MHz	0,11 µV	0,18 (0,28) ¹⁾ µV	1,0 (1,55) ¹⁾ µV
430...440 MHz	0,11 µV	0,18 (0,28) ¹⁾ µV	1,0 (1,55) ¹⁾ µV
1240...1300 MHz	0,11 µV	0,18 µV	1,0 µV
Squelchempfindlichkeit²⁾	1,1 µV	0,1 µV	k.A.

Selektivität ²⁾	SSB, RTTY	AM	FM	NFM
	> 2,2 kHz/-6 dB	> 6 kHz/-6 dB	> 12 kHz/-6 dB	> 8 kHz/-6 dB
	< 4,4 kHz/-60 dB	< 12 kHz/-50 dB	< 25 kHz/-50 dB	< 20 kHz/-50 dB

RIT-Variation	± 20 kHz
ZF-Unterdrückung	> 70 dB
Spiegelfrequenzunterdrückung	> 70 dB
Notchtiefe	> 30 dB
NF-Ausgangsleistung	> 1,5 W an 8 Ω (k=10 %)

k.A. - nicht spezifiziert ¹⁾ Sub-RX 1 ²⁾ 144 MHz; FM ³⁾ Haupt-RX

Allgemeines

KW/VHF/UHF-Allmode-Transceiver mit 23-cm-Option*

Hersteller: Kenwood Corp., Japan
Markteinführung: 1/2001
Preis: UPE noch nicht festgelegt
TX: KW-Amateurfunkbänder, 50...54, 144...146, 430...440 MHz, 1200 MHz*

Betriebsarten: LSB/USB (J3E), AM (A3E), CW (A1A), FSK (F1D), FM (F3E, F2E)

Antennenanschluß: 50 Ω (3 x PL, 1 (2*) x N)
Betriebsspannung: 13,8 V ± 15 %
Minus an Masse

Stromaufnahme:
Senden KW, 6 m, 2 m ≤ 20,5 A
70 cm ≤ 18 A
23 cm ≤ 9 A

Empfang ≤ 2,6 A

Temperaturbereich: -10 °C ... 50 °C

Frequenzstabilität: 10 · 10⁻⁶ (±0,5 ppm)

Maße (B x H x T): 270 x 96 x 317 mm³


Masse: 7,8 kg

Lieferumfang: Mikrofon, Handbuch, Stromversorgungskabel


Besonderheiten

- Allmode-DSP-Transceiver für alle Bänder von 160 m bis 70 cm
- mit Modul UT-20 für 23 cm erweiterbar
- Satellitenfunktionen
- AM/FM-Sub-RX für 2 m und 70 cm
- DSP-Demodulator
- DSP-NF-Filter für Sub-RX
- DSP-Funktionen (Notchfilter, CW-Abstimmung, zwei unterschiedliche Rauschunterdrückungssysteme, verschiedene Equalizer für Senden und Empfang)
- AGC-Gewinnung aus der ZF
- Display mit wählbarer Beleuchtungsfarbe
- Bedienfeld hintergrundbeleuchtet
- TCXO für ±0,5 ppm im Betriebstemperaturbereich eingebaut
- Antennentuner (160...6 m) eingebaut
- PC-steuerbare Blackbox-Version verfügbar
- umfangreiches Zubehör lieferbar

Frontseite

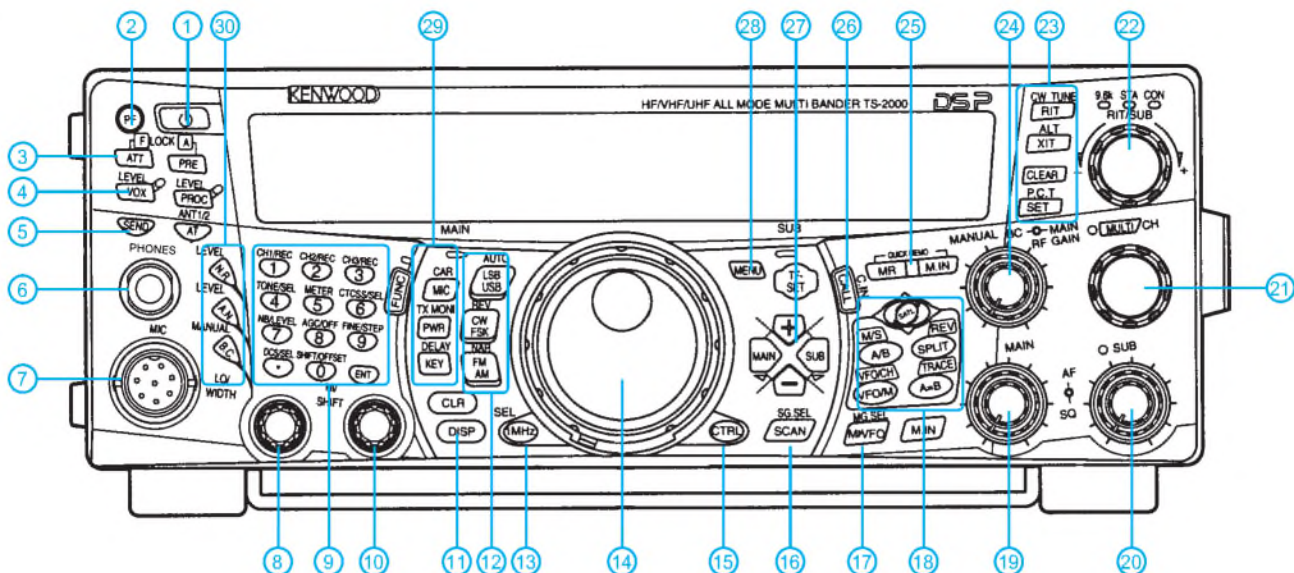

Rückseite und Anschlüsse

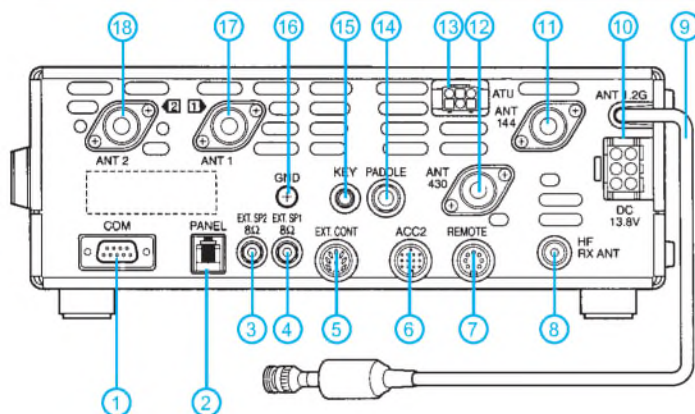


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 - 9polige Sub-D-Buchse für RS-232C | 10 - Stromversorgung 13,8 V |
| 2 - Anschluß für Bedienteil (RM-2000) | 11 - PL-Buchse für 144 MHz |
| 3 - Buchse für externen Lautsprecher | 12 - N-Buchse für 430 MHz |
| 4 - Buchse für externen Lautsprecher | 13 - Anschluß für externen Tuner |
| 5 - Buchse für PA-Steuerung | 14 - Buchse für Paddle |
| 6 - 13polige ACC2-Buchse für TNC u.ä. | 15 - Buchse für Taste |
| 7 - 7polige Buchse zur PA-Steuerung | 16 - Masseanschluß |
| 8 - Buchse für separate Empfangsant. | 17 - PL-Buchse Antenne 1 (KW/50 MHz) |
| 9 - N-Antennenanschluß für 23 cm (opt.) | 18 - PL-Buchse Antenne 2 (KW/50 MHz) |

Bedienelemente Auswahl

- 1 - Ein/Aus-Taste
- 2 - Programmtaste
- 3 - Taste für Eingangsabschwächer
- 4 - VOX-Taste
- 5 - Sendetaste
- 6 - Kopfhörerbuchse
- 7 - Mikrofonbuchse
- 8 - Steller HI
- 9 - Multifunktionsastatur für numerische Eingaben und diverse Steuerfunktionen
- 10 - Steller Shift
- 11 - Taste für Anzeige der DSP-Einstellungen
- 12 - Tasten zur Wahl der Betriebsart
- 13 - Schnellabstimm Taste
- 14 - Hauptabstimmknopf
- 15 - Umschalttaste Haupt-RX/Subband-RX
- 16 - Scan-Taste
- 17 - Taste Übernahme Speicherinhalt in VFO
- 18 - Tastengruppe für Satellitenbetrieb
- 19 - Kombisteller Lautstärke/Squelch Haupt-RX
- 20 - Kombisteller Lautstärke/Squelch Subband-RX
- 21 - Multifunktionssteller
- 22 - RIT-/Subband-Ablage-Steller
- 23 - Tastenfeld
- 24 - Kombisteller HF Hauptband-RX, manueller Beatcanceller
- 25 - Tasten für Schnellspeicher
- 26 - Taste zum Aufruf des Anrufkanals
- 27 - Tastenfeld mit UP/DOWN-Funktion zur Bandwahl bzw. zum Navigieren in den Menüs, Übernahmestellen für Haupt- und Subband
- 28 - Taste zum Aufruf des Menümodus
- 29 - Tastenfeld für Mikrofonpegel, Sendeleistung, BK-Funktionen usw.
- 30 - Tastenfeld für DSP-Funktionen (Rauschunterdrückung, Notchfilter, Beatcanceller usw.)

Display

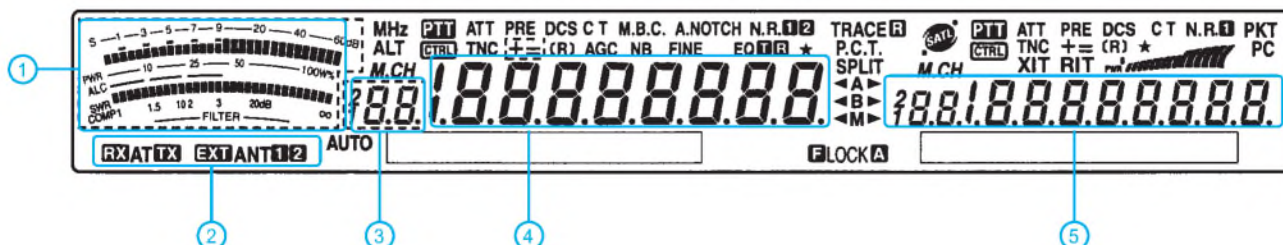

Auswahl:

- 1 - Quasianaloges Instrument für: S-Meter, Sendeleistung, ALC, SWR und Kompression
- 2 - Anzeigen für Antennenwahl
- 3 - Speicherkanalanzeige
- 4 - Frequenzanzeige Haupt-Band
- 5 - Frequenzanzeige Sub-Band

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

2-m-DX: Wie geht es weiter?	7/808	Sequentieller Multitasten-Lastumschalter	9/975	Satellitenkommunikation aktuell	6/625
International vernetzt via Packet Radio	8/918	Die Schlüsseldienst-Alternative:		Mit DQ0KBM beim 100. Jubiläum	
Kommunikation und Konversation		Türklingel		des weltersten Funkdienstes	7/723
bis ans Ende der Welt via Packet-Radio	9/1026	als kodierter Wohnungsschlüssel	9/976	Radio Finnland – ein Klassiker	
Ohne Antenne geht es nicht	10/1144	Signale aus der Faser	9/978	unter den Kurzwellensendern	7/738
dB – oh weh ...	12/1324	Immer gut belichtet:		Internet via Satellit	7/742
		Folgeblitzsteuerung FBS	9/986	„KBM“ –	
Elektronik		Digitale Videorekorder: neue Partner	10/1059	das war wie ein Krimi auf Kurzweile	8/850
Entscheidungshilfe beim Kauf		„Quasianaloge“ Spannungsüberwachung		Aus für Iridium	8/859
einer Software zur Leiterplattenentflechtung		mit LEDs	10/1085	Fernhören und -sehen	
Weltraumtauglich? Praxistauglich!	1/38	Murphy in der Vierschichtdiode oder:		aus der Jackentasche: Icom IC-R3	9/954
Signale aus dem Rauschen	1/40	Fehler gibt's, die gibt's gar nicht	10/1086	Eutelsat weiter auf Expansionskurs	9/966
Heizungsregler mit Mikrocontroller	1/44	CMOS-Latch-Up-Problem im Netz	10/1087	Verirren? War gestern!	
Frequenzverdopplung		Exklusiv gemischt mit EXOR-Gatter	10/1088	Garmins GPS-Geräte	
mit Exklusiv-Oder-Gattern	1/48	Kontaktloser		der neuesten Generation	9/968
Die interessantesten		Wechselspannungsschalter WSS	10/1089	Die ganze Welt in einer Karte –	
Low-Voltage-Schaltungen	1/49, 2/168, 3/281	Unter Hundert! Mobiler Roboter		Alincos Mini-Scanner DJ-X2E	10/1064
Dreistufiger Spannungsdetektor	1/51	zum Knüllerpreis	10/1090	Digitale Satellitenreceiver –	
Funkdatenübertragung –		Reservespannungsquelle –		was sollten sie haben und können?	10/1078
keine Erfindung von Mr. „Q“ (2)	1/52	automatisch eingeschaltet	10/1093	FSP – Einspeisung	
Empfangsfrequenzeinstellung		Elektronischer Briefkastenmonitor	10/1094	fremdsprachiger	
mit Motorsteuerung	1/54	Drehgeber – ganz preiswert	10/1096	Sat-Programme in Kabelnetze	10/1078
So wird's gemacht: Von der Idee		Ein Navtex-Empfänger für den DXer	11/1202,	Navtex –	
zur fertigen Baugruppe	1/56, 2/174, 3/292,		12/1320	Navigational Warnings by Telex	10/1080
	4/403	Digitaler Höhenmesser	11/1206, 12/1326		
Nachrüstung von Ladestationen		Elektronisches Schloß		Geschichtliches	
für NC-Akkuwerkzeuge		mit einmaligem Schlüssel	11/1212	QSLs erzählen Funkgeschichte:	
mit dem Ladecontroller TEA 1101	2/164	Ohmmeter mit Software und PC	11/1215	1949 bis 1952 in der DDR:	
NF-Multifrequenzbandfilter	2/171	1 Million 100-Hz-Fernseher verkauft!	11/1219	Unlis Amateure mit „West-Rufzeichen“	2/146
Datenübertragungsexperimente		Experimente im Raum	11/1222	Null – Null – Sieben – Trennung	
mit dem Laserpointer	2/172	Gigahertz-Display	12/1324	„Geheime“ Wanderausstellung	2/155
Hilfsmittel zur Belichtung		Heiß- und Kaltleiter –		Popow versus Marconi –	
doppelseitiger Platinen	2/177	vielseitig verwendbar	12/1338	wer war der Erste?	3/266
Eine Hochfrequenz-Scheinwiderstands-		EPROM-Lese- und Programmiergerät		75 Jahre	
meßbrücke	2/178	mit seriellem Schnittstellenanschluß	12/1329	Deutsche Empfangsstationen (DE)	
Computerdaten kompakt:		Ein etwas anderes Deko-Lauflicht	12/1338	Vom Elite-Symbol	
Laufschriftanzeige fürs Wesentliche	3/275	Experimente		zum Hörerkennzeichen für alle	5/492
Platine für den		mit einer seriellen Ausgabebaugruppe	12/1335	Morgen ist es zu spät!	
Atmel AT89Cx-Programmer	3/279			Die QSL-Collection appelliert um Hilfe	
HF-taugliche Fünf-Minuten-Platine	3/284	FA-Postbox/Editorials		bei der Spurensicherung	6/626
Ein Chip speichert Analogsignale	3/285	Postbox	1/6, 2/126, 3/246, 4/358,	250 kW auf 1044 kHz	12/1316
Mit dem AVR ins Fernsehen	3/288		5/474, 6/594, 7/718, 8/834,		
Satellitenavigation			9/942, 10/1050, 11/1170, 12/1294		
noch genauer durch DGPS	4/385	Müllennium	1/3	Hardware	
DFD4	4/390	Das fängt ja gut an	2/123	... EMR	
Experimentier-		Auf leisen Sohlen	3/243	Platine für den	
und Entwicklungsboard mit SAB 80C537	4/392	Packet-Radio-Freiheit für alles und jeden?	4/355	Atmel AT89Cx-Programmer	3/279
Überlastschutz für HiFi-Verstärker (1)	4/396,	Armutszeugnis	5/471	Ein Chip speichert Analogsignale	3/285
	5/510	Internet vs Amateurfunk?	6/591	SOS nach 14 Jahren – Funkuhr-Patch	4/388
Ohne Mechanik: Windgeschwindigkeit		Wissenschaft & Spaßgesellschaft	7/715	Experimentier-	
per Ultraschall gemessen	4/399	Geht es uns zu gut?	8/831	und Entwicklungsboard mit SAB 80C537	4/392
Ultraschall macht kräftig sauber	4/402	Free download forever?	9/939	MACH-SK44:	
PCB im WWW: „Das ist ja ätzend!“	4/406	Ein Ministerium fürs Web?	10/1047	Wir MACHen uns einen Schaltkreis	
Digitale Datenübertragung		Andere Länder – andere Sitten	11/1167	5/516, 6/638, 7/760, 8/873, 9/982,	
mit dem Laserpointer: Eine Ergänzung	5/508	Immer die anderen	12/1291	10/1107, 11/1220, 12/1340	
Der etwas andere Differenzverstärker	5/509			... PC	
Watchdog für das Telefon	5/512	Fernseh- und Videotechnik		Computer-Netzwerke über Funk	1/13, 2/134
Hochstabiles Netzgerät		Wie kommt das Call ins ATV-Bild?		Modulares Bussystem MBS –	
mit Überspannungsschutz	5/514	Texteinblendung in ein Videosignal	1/98	Hardwareerweiterung	
MACH-SK44: Wir MACHen uns		Mit dem AVR ins Fernsehen	3/288	an der parallelen Schnittstelle	2/158
einen Schaltkreis	5/516, 6/638, 7/760, 8/873,	ATV-Treffen	7/815	Test- und Programmierhilfsgerät	
9/982, 10/1107, 11/1220, 12/1340				für die parallele Schnittstelle	2/162
Schnell repariert:		Funk		C Pen – der scannende	
Leitgummimatten von Fernbedienungen	6/601	Wohin mit ausgedienten Satelliten		Texterkennungsdatenspeicherzweig	3/254
SCSI-Terminator –		in der Geo-Bahn?	1/36	Computerdaten kompakt:	
mit modernen Bauteilen selbstgemacht	6/632	Lineare AM: Modulator		Laufschriftanzeige fürs Wesentliche	3/275
Schaltplatine mit Sprachsteuerung	6/634	mit globaler Gegenkopplung	1/55	Ein selektives RTTY-CW-Modem	
Funkuhr-Millennium-Bug: Nachtrag	6/637	Anspruchsvoll, aber beherrschbar:		für die HAMCOMM-Software	4/418
Spannungswandler mit Begrenzung	6/641	ITS HF Propagation (1)	2/148, 3/270	S/W-Kopierer: Analog oder digital?	5/482
Ein Problem weniger: OPV-Betrieb		Digital-TV auf dem Weg		WWW-Tips: Digitalkopierer-Infos	5/483
mit hoher Eingangsspannung	6/642	zum Standard	2/152, 3/272, 4/382, 5/502	Die Soundkarte und Ihr Einsatz	
Elektronik-Mix: Kleine Schaltungsrevue	7/746	Null – Null – Sieben – Trennung		im PC des Funkamateurs	5/488, 6/614,
„Wasser marsch“ –		„Geheime“ Wanderausstellung	2/155	7/734, 8/854, 9/958	
der elektronische Urlaubs-Butler	7/750, 8/860	Popow versus Marconi –		MACH-SK44:	
Der Triac als Leistungsflipflop	7/754	wer war der Erste?	3/266	Wir MACHen uns einen Schaltkreis	
Pyrodetektor meldet Luftbewegung		Flugfunk-Handscanner Maycom AR-108	4/376	5/516, 6/638, 7/760, 8/873, 9/982,	
und Strahlung	7/756	Wiederau: Mit Transistortechnik		10/1107, 11/1220, 12/1340	
...und montags		auf Mittelwelle 783 kHz	4/378	Big Brother im Hinterhof	6/630
kommt der Herzinfarkt (nicht mehr)	7/762	Zweiter WorldSpace-Satellit		„Gotcha!“ – ich hab' Dich...	6/631
Mit oder ohne Spule?		erfolgreich gestartet	5/492	MT63 – eine neue interessante	
Multivibratoren für Oberwellenquarze	8/865	DGPS-Systeme	5/506	Soundkartenanwendung	7/736
Experimente mit einem Anzeigetreiber	8/866	Alles unter Kontrolle –		PC-gestütztes Wobbelmeßverfahren	
Bipolare Schrittmotoren –		aus der Hemdentasche		mit ISA-Karte	8/914
mit ungewöhnlicher PC-Ansteuerung	8/870	Universeller Handscanner		Palm IIIe:	
Sommerprojekt:		VR-500 von Yaesu	6/610	der Rechner für die Westentasche	12/1332
Ultraviolett-Strahlungsmessung	8/875	Zu EISCAT ans Ende der Welt	6/620	1-Bit-Spannungsquelle	12/1329

HF-Technik

Klein – stark – schwarz:	
Mobilfunk-Zwerg FT-90R von Yaesu	1/20
Auspacken, staunen, loslöten:	
Einen K2 kann (fast) jeder bauen	1/24
Nachbausicherer Transverter	
28 MHz/432 MHz mit herausragendem	
Großsignalverhalten	1/63
Doppeltes Lottchen:	
Transceivebetrieb mit Icom IC-R75	1/68
Testbericht BeKo HLV 280	1/69
V-MOSFET-Linear für 6 m	
macht den Transverter zum Sender (2)	1/72
Ten-Tec 1209: Mit etwas Mühe	
und wenig Geld auf 6 m QRV	2/138
Direktmisch-Transceiver	
mit digitaler Signalverarbeitung	3/302
HF-taugliche Fünf-Minuten-Platine	3/284
Fürs Auto fast zu schade:	
Mobil-Twinbander TM-D700 mit TNC	4/371
Antennenverteiler in Mikrostreifentechnik	5/534
Multibandkonverter SHK-2000	5/536, 6/660
HF-Schaltungsmosaik	5/566
„HF/VHF	
plus UHF SWR Analyzer“ MFJ-269	7/806
Quarzabzweigfilter –	
simuliert und ausgemessen	10/1099
Einfacher VHF-/UHF-Prüfkoppler	10/1118
SHF-Wattmeter	12/1358

Industrie/Firmen/Markt

Markt	1/8, 2/128, 3/248, 4/360,
	5/477, 6/596, 7/720, 8/836,
	9/944, 10/1052,
	11/1172, 12/1296
Computermarkt	1/12, 2/132, 3/252, 4/364,
	5/480, 6/600, 7/722, 8/838,
	9/946, 10/1055,
	11/1175, 12/1300
Bezugsquellenverzeichnis	1/74, 2/194, 5/540,
	6/666, 7/784, 8/892,
	9/1000, 10/1120, 11/1244
Inserentenverzeichnis	1/118, 2/238, 3/350,
	4/466, 5/586, 6/710,
	7/826, 8/934, 9/1042,
	10/1162, 12/1406

Internet

PCB im WWW: „Das ist ja ätzend!“	4/406
FT-100 für 1 DM in Internet?	5/491
FUNKAMATEUR online:	
Unsere Website in neuem Design	6/604
WWW-Tips:	
Hams & Radio	8/839
Webmasterplan	9/948
Webseiten erstellen:	
„Auf Schusters Rappen“	10/1058
Entwicklungshilfe HTML-Editor	11/1177
„Besser, schneller, visueller“	12/1301

Literatur

Buchtips	2/133, 3/253, 5/481,
	9/947, 10/1056, 11/1176

Meßtechnik

Anmerkungen	
zur vektoriellen Feldstärkemessung	1/71
Signale aus dem Rauschen	1/40
Dreistufiger Spannungsdetektor	1/51
Eine Hochfrequenz-	
Scheinwiderstandsmeßbrücke	2/178
Anmerkungen	
zur vektoriellen Feldstärkemessung	1/71
Ohne Mechanik: Windgeschwindigkeit	
per Ultraschall gemessen	4/399
„Wasser marsch“ –	
der elektronische Urlaubs-Butler	7/750, 8/860
Pyrodetektor meldet Luftbewegung	
und Strahlung	7/756
...und montags	
kommt der Herzinfarkt (nicht mehr)	7/762
„HF/VHF	
plus UHF SWR Analyzer“ MFJ-269	7/806
Experimente mit einem Anzeigetreiber	8/866
Sommerprojekt:	

Ultraviolett-Strahlungsmessung	8/875
PC-gestütztes Wobbelmeßverfahren	
mit ISA-Karte	8/914
Antennenmessung durch Speiseleitung –	
geht das denn überhaupt?	9/995
Feldstärkemeßtechnik	
für den KW-Amateur	9/1022
„Quasianaloge“ Spannungsüberwachung	
mit LEDs	10/1085
Reservespannungsquelle –	
automatisch eingeschaltet	10/1093
Elektronischer Briefkastenmonitor	10/1094
Digitaler Höhenmesser	11/1206, 12/1326
Ohmmeter mit Software und PC	11/1215
Gigahertz-Display	12/1324
S-Meter-Anzeige akkurat	12/1357
SHF-Wattmeter	12/1358

Nachlese

Funkuhr-Millennium-Bug: Nachtrag	6/637
----------------------------------	-------

NF-Technik

Signale aus dem Rauschen	1/40
NF-Multifrequenzbandfilter	2/171
Ein Chip speichert Analogsignale	3/285
Überlastschutz für HiFi-Verstärker (1)	4/396, 5/510
Watchdog für das Telefon	5/512
Schaltplatinen mit Sprachsteuerung	6/634
Elektronik-Mix: Kleine Schaltungsrevue	7/746

Satellitenempfang

Wohin mit ausgedienten Satelliten	
in der Geo-Bahn?	1/36
Digital-TV auf dem Weg zum Standard	2/152,
	3/272, 4/382, 5/502
Zweiter WorldSpace-Satellit	
erfolgreich gestartet	5/492
DGPS-Systeme	5/506
Satellitenkommunikation aktuell	6/625
Packet-Radio terrestrisch und via Satellit –	
TM-D700E macht's möglich	7/775
Aus für Iridium	8/859
Eutelsat weiter auf Expansionskurs	9/966
Verirren? War gestern! Garmins	
GPS-Geräte der neuesten Generation	9/968
Digitale Satellitenreceiver –	
was sollten sie haben und können?	10/1078
FSP – Einspeisung fremdsprachiger	
Sat-Programme in Kabelnetze	10/1078
Navtex –	
Navigational Warnings by Telex	10/1080

Software

... EMR	
AVR-Programmierung für 10 Mark	6/628
POC-Windows-Programmierung	5/504
MACH-SK44:	
Wir MACHen uns einen Schaltkreis	5/516, 6/638, 7/760, 8/873, 9/982,
	10/1107, 11/1220, 12/1340

... PC

GIMP –	
das GNU Image Manipulation Program	1/15
Von Log zu Log mit ADIF	2/188
Suchmaschine in GW-BASIC	3/278
Windows vs. Doors	4/389
Multi-Media-Logsoftware	4/444
MACH-SK44:	
Wir MACHen uns einen Schaltkreis	5/516, 6/638, 7/760, 8/873, 9/982,
	10/1107, 11/1220, 12/1340
Internet für Nachzügler	6/602
Managt nicht nur den Transceiver:	
TRX-Manager von F6DEX	6/616
„Gotcha!“ – ich hab' Dich...	6/631
Datenträgeraustausch und	
Datensicherung unter Linux	7/744,
	8/864
PSK31 auf einen Blick –	
Digipan erleichtert die Bedienung	8/853
Urlaub – Sommer, Sonne, UV-Belastung	8/878
Grafische Benutzeroberflächen unter Linux	9/972
CB-Computerfunk	
spart Telefongebühren	10/1082

Schaltungsberechnung und Simulation	
E1 – das interaktive	
Elektronik-Programm Version 2.0	10/1083
EZNEC 3.0 –	
Antennensimulation unter Windows	10/1110,
	11/1238, 12/1362
Small Wonder macht das Notebook	
zum Transceiver – Test PSK 20	11/1188
Wann ist es 12 Uhr mittags?	
Sonnenstandsberechnung mit EXCEL	11/1195
„mini Ringkern-Rechner“ V1.0	11/1210
Fensterlin mit Logger	11/1231
S-Meter-Anzeige akkurat	12/1357

Stromversorgungstechnik

Die interessantesten	
Low-Voltage-Schaltungen	1/49, 2/168, 3/281
Dreistufiger Spannungsdetektor	1/51
Nachrüstung von Ladestationen	
für NC-Akkuwerkzeuge	
mit dem Ladecontroller TEA 1101	2/164
Hochstabiles Netzgerät	
mit Überspannungsschutz	5/514
Sommer, Sonne ... Solarstrom!	7/782

Tips und Kniffe

Schnell repariert:	
Leitgummimatten von Fernbedienungen	6/601
Tips und Tricks	
zu Kabeln und Steckern	11/1268

Typenblatt

FA-Typenblatt IC-R75	1/61
FA-Typenblatt IC-756PRO	3/297
FA-Typenblatt TM-D700	4/411
FA-Typenblatt IC-746	11/1227
FA-Typenblatt FT-1000MP MARK V	12/1347
FA-Typenblatt TS-2000	12/1351

Wettbewerbe

Konstruktionswettbewerb	
Elektronik 2000	3/255, 9/975

Wissenswertes

Die Situation der Bandwacht	
des DARC im Herbst 1999	1/34
Entscheidungshilfe beim Kauf	
einer Software	
zur Leiterplattenentflechtung	
Weltraumtauglich? Praxistauglich!	1/38
Amateurfunkrufsystem SAMS:	
Pager meldet DX (1)	2/190, 3/330
Neustrukturierung	
der US-Lizenzklassen:	
Morsealphabetie deutlich reduziert	2/230
Mit den Augen des Funkamateurs	
Auf der Erfindermesse	4/390
PCL und xDSL nicht vom Tisch	4/391
PCB im WWW: „Das ist ja ätzend!“	4/406
S/W-Kopierer: Analog oder digital?	5/482
Morgen ist es zu spät!	
DX und die Physik der Ionosphäre	5/531
RTA-Brief an das BMWi	5/585
Die QSL-Collection appelliert um Hilfe	
bei der Spurensicherung	6/626
Zu EISCAT ans Ende der Welt	6/620
Plausibilität von Feldstärkemeßverfahren	
mit nicht-isotropen Meßsonden	6/655
Mit DQ0KBM beim 100. Jubiläum	
des weltersten Funkdienstes	7/723
Die Geburt des jüngsten	
DXCC-Gebiets 334: TX0DX –	
die Geschichte des Chesterfield-Riffs	7/728
DA0HQ – Weltmeister zum 4. Mal	7/825
25. Ham Radio –	
Jubiläen feiern im Viererpack	8/840
Urlaub – Sommer, Sonne, UV-Belastung	8/878
45. Weinheimer UKW-Tagung	
im Zeichen des Selbstbaus	10/1060
RegTP-Abfrage zu PLC	10/1073
Wie fortschrittlich ist PLC wirklich?	10/1074
Wann ist es 12 Uhr mittags?	
Sonnenstandsberechnung mit EXCEL	11/1195
1 Million 100-Hz-Fernseher verkauft!	11/1219
Palm IIIe:	
der Rechner für die Westentasche	12/1332

Akkurates S-Meter für FT & Co.

Dr.-Ing. WERNER HEGEWALD – DL2RD

Im täglichen Funkbetrieb sind „feif-nein“-Rapporte an der Tagesordnung, doch manch Besitzer eines fernöstlichen Glanzstücks will es vielleicht etwas genauer wissen. Der Beitrag zeigt eine Lösungsvariante auf.


Während CB-Funkgeräte schon in der 100-DM-Klasse über eine Buchse zum Anschluß eines externen S-Meters verfügen, sucht man solches Accessoire bei Amateurfunkgeräten, gleich welcher Preisklasse, vergebens. Die Regelspannung anzupapfen und extern, beispielsweise mit einem Mikrocontroller, auszuwerten verbietet sich jedoch, wenn ein Eingriff in das gute Stück unterbleiben soll. Glücklicherweise hat es sich bei den meisten Herstellern von Allmode-Geräten eingebürgert, einen digitalisierten Feldstärkewert über die CAT-Schnittstelle mit auszugeben. Obgleich die dadurch erreichbare Genauigkeit typabhängig ist – es gibt sogar Geräte, bei denen hierfür nur 4Bit geopfert wurden – läßt sich nach Kalibrierung auf dem Bildschirm eines angeschlossenen PC immer noch ein exakterer Wert darstellen, als wenn man sich auf das geräteinterne Instrument verläßt. Nicht zu umgehen ist der prinzipbedingte Nachteil aller regelspan-

nungsabhängigen S-Meter-Varianten, daß in Pegelbereichen unterhalb der Ansprechschwelle keine Anzeige erfolgt.


Das von mir verwendete Transceiversteuerungsprogramm *TRX-Manager* [1] verfügt bereits über eine Anzeige des vom PC-Interface übergebenen S-Wertes, gestattet jedoch nur, den S-9-Punkt einzustellen. Dies hilft wenig, wie S-Meter-Kurven in zahlreichen Testberichten belegen.

Laurent, F6DEX, hat auf meine Bitte hin eine Lösung erarbeitet, die neben genauer Anzeige der Eingangsspannung sogar das Aufnehmen eines Antennendiagramms mit automatischer Nachführung des Rotors ermöglicht. Das Resultat *TRX-Meter* ist als kostenloses Zusatzprogramm zum *TRX-Manager* (zeitlich begrenzte Testversion unter www.wimo.com) gedacht, mit dem es via OLE zusammenarbeitet.

Bei der Kalibrierung sind von einem Signalgenerator (bzw. einem kalibrierten Eichpunktgeber wie [2], [3]) die entsprechenden Spannungen auf den Antenneneingang der Empfangseinrichtung zu geben und im Kalibrieremenü *Calibration* des Programms jeweils der entsprechende S-Wert anzuklicken; es lassen sich beliebig viele Werte-Dateien abspeichern, beispielsweise für verschiedene Bänder, mit/ohne Vorverstärker usw. Die den einzelnen S-Stufen zuzuordnenden Eingangsspannungen sind als Gedächtnisstütze in der Help-Datei des Programms aufgeführt. Erforderliche Zwischenwerte errechnet das Programm selbsttätig, wodurch es sich problemlos an ver-

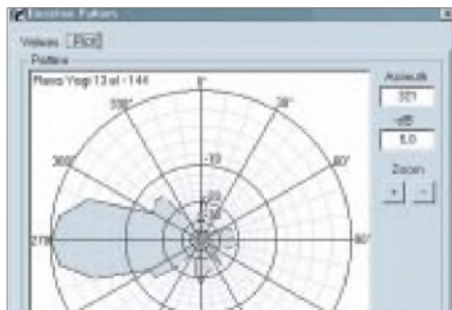

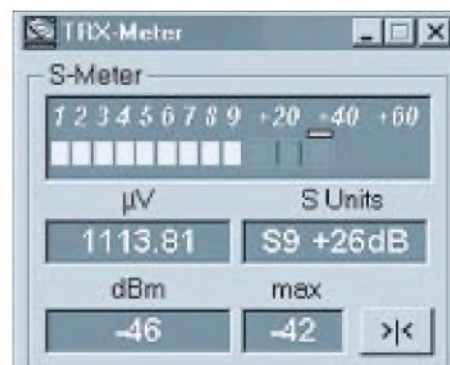Der Clou: Die Aufnahme eines Antennendiagramms mit Rotornachführung



Läßt kaum noch Wünsche offen: Anzeige in S-Stufen wie auch in dBm

schiedene Geräte anpaßt. *TRX-Meter* ist von www.funkamateur.de herunterzuladen und befindet sich, wie auch eine aktuelle *TRX-Manager*-Testversion, auf der 2000er Jahrgangs-CD des FA.

Literatur

- [1] Hegewald, W., DL2RD: Managt nicht nur den Transceiver – *TRX-Manager* von F6DEX. *FUNK-AMATEUR* 49 (2000) H. 6, S. 616–617
- [2] Perner, M., DM2AUO: S-Meter-Kontrolle mit Pegel-/Eichpunktgenerator. *FUNKAMATEUR* 42 (1993) H. 11, S. 723–727
- [3] Molière, T., DL7AV: Feldstärkemessungen leicht gemacht (4), Selbstabgleichender Eichgenerator für Kurzwellen. *CQ DL* 70 (1999) H. 9, S. 747–749 und 71 (2000) H. 7, S. 486–488

S	V	S	V
1	0,178	14	1,00
2	0,356	15	1,58
3	0,534	16	2,51
4	0,712	17	3,98
5	0,890	18	6,00
6	1,068	19	9,00
7	1,246	20	13,8
8	1,424	21	20,9
9	1,602	22	31,6
10	1,780	23	47,9
11	1,958	24	71,9
12	2,136	25	108
13	2,314	26	162

Das Kalibrierungsfenster läßt eine Vorgabe von insgesamt 15 Stützstellen zu; nach Vorgabe des Sollpegels am Signalgenerator ist der betreffende S-Wert anzuklicken.

Nachlese

Antennenrelais, FA 2/00, S. 183-185

In den Bildern 6 und 13 haben die R1 und R20 jeweils 470 kΩ; die dritte Elektrode der MOS-FETs in den Bildern 4 und 5 heißt richtig G.

Blaue Seiten, FA 9/00, S. 1027

Der schnellste Internet-Weg zur PR-Mailbox DB0SIF ist: <http://134.176.128.63/boxmain.html> Im Kasten „Der feine Unterschied“, FA 2/00, S. 186 muß es richtig heißen: 159 nV = -16 dBμ.

Soundkarte, FA 5/00, S. 488ff

Die in [12] genannte URL lautet richtig: <http://t-online.de/home/darc.d03/ozsill.htm> In Bild 11 auf S. 615 führt nicht der Schirm zu Pin 5 des Sub-D-Verbinders, sondern die fälsch-

lich an Pin 8 eingezeichnete Leitung. Der Schirm geht nur einseitig an Masse. ZD1 in Bild 28 auf S. 855 soll eine Spannung zwischen 9 und 12 V haben.

Schaltungsideen, FA 5/00, S. 566

In Bild 1 gehört der Ausgang „10 mV/dB“ nicht direkt an Pin 4 von IC2, sondern in die Mitte zwischen R6 und R7.

Monopolantennen, FA 7/00, S. 780

Die Maße 15 mm (Einstich) und 2,8 mm (Buchse) im linken Teil von Bild 3 sind vertauscht, im Text jedoch richtig erwähnt.

Mikrokontrolliert, FA 8/00, S. 891

In Bild 3 ist ein Punkt zu ergänzen, der die von Pin 1 des IC1 kommende Leitung mit der zu Pin 20 führenden Plusleitung verbindet.

Das Massebeinchen des von Pin 1 abgehenden Elko C5 = 10 μF wird auf der Platinenoberseite angelötet. Der schwarze Punkt in Bild 5 ist insoweit korrekt und stellt, da Bohrloch und Löt-auge fehlen, auch keine Verbindung zum darunterliegenden Leiterzug her.

ZF-Nachsetzer, FA 10/00, S. 1117ff.

In Bild 5 muß die BA479 zwischen T1 und T2 in Durchlaßrichtung gepolt sein, der IC vor T3 ist ein MSA0885, und im Kasten auf S. 1235 heißt es richtig -172 dBm/Hz (-174 dBm/Hz).

Prüfkoppler, FA 10/00, S. 1118

Die Durchführungskondensatoren sind unkritisch und sollten etwa 1 nF aufweisen. Die parallelliegenden Kondensatoren sind nur bei nicht ausreichender Kapazität der Durchführungskondensatoren nötig.

Eigenbau-Milliwattmeter von KW bis SHF

BERND KAA – DG4RBF

Ein gutes Milliwattmeter gehört neben einem Frequenzzähler zu der wichtigsten Grundausstattung an Meßgeräten für den bastelnden Funkamateur. Der nachfolgende Beitrag beschreibt ein solches mit logarithmischer Anzeige, das bei vergleichsweise geringem Hardwareaufwand sehr gute Meßwerte liefert. Ermöglicht wird dies durch Einsatz von modernen Bauteilen und Anwendung der Mikrocontrollertechnik.

Um besser auf die Konzeption des Meßgeräts eingehen zu können, seien einleitend Vor- und Nachteile verschiedener in Frage kommender Meßmethoden erläutert.

Thermischer Leistungsmesser

Bei diesem, auch Bolometer genannten, Prinzip wird ein kleiner, HF-tauglicher 50-Ω-Widerstand durch die Hochfrequenz erwärmt, um dann die Ausgangsspannung eines kleinen Miniatur-Temperaturfühlers auszuwerten.



Bild 1: Die bestückten Baugruppen vor dem Einbau ins Gehäuse. Unterhalb des aufgesteckten Displays sind auf dem Prozessorboard die drei Taster zu erkennen.

Fotos: DG4RBF

Dieses System kann dadurch mit Gleichstrom und zwei genauen Multimetern kalibriert werden. Da der 50-Ω-Chipwiderstand und der Temperaturfühler erst durch die Hochfrequenzleistung zu erwärmen sind, dauert es mehrere Sekunden, bis der Meßwert steht – störend bei Abgleichvorgängen. Weitere Nachteile sind schlechte Grundempfindlichkeit und dadurch eingeschränkter Dynamikbereich. Bei Eigenbaugeräten liegen der Vollausschlag im kleinsten Meßbereich um -10 dBm und die maximal zu messende Leistung bei +24 dBm, wobei oberhalb +14 dBm Linearitätsabweichungen auftreten. Im Gigahertzbereich verschlechtert der aufgeklebte Temperaturfühler das relativ gute SWR des Chip-Widerstands.

Logarithmische Detektor-ICs

Seit einiger Zeit gibt es von Analog Devices logarithmische Detektoren mit hervor-

ragender Empfindlichkeit und einem sehr großen Dynamikbereich von bis zu 90 dB, die für viele Zwecke sehr vorteilhaft eingesetzt werden können. Leider sind diese Schaltkreise aber für die Verwendung bei einer festen Frequenz konzipiert, und die ansonsten gute Genauigkeit geht bei sich ändernder Frequenz schnell verloren. So ist der AD8307 zwar bis 500 MHz mit einem Logarithmierungsfehler von etwa 1 dB einsetzbar, der Anzeigefehler beträgt aber bei Frequenzänderungen von 10 bis

500 MHz bereits 5 bis 6 dB. Infolge dieser starken Frequenzabhängigkeit ist die Verwendung als Leistungsmesser nicht mehr so vorteilhaft, da für eine exakte Anzeige immer die Frequenz mitzumessen wäre.

Dioden-Detektoren

Der klassische Weg besteht immer noch darin, die Hochfrequenz mit einem Diodendetektor zu messen und anzuzeigen. Diodendetektoren weisen einen großen Dynamikbereich von etwa 70 dB auf und lassen schnelle Meßwertänderungen zu. Eigenbau-Detektoren haben ihre Grenze bei etwa 2 GHz. Darüber hinaus ist es schwierig, einen akzeptablen Frequenzgang zu realisieren. Gute, kommerzielle Diodendetektoren haben eine Grundempfindlichkeit um -50 dBm, eine ordentliche Anpassung von 20...30 dB sowie einen geringen Frequenzgang (Flatness) im Bereich von 10 MHz bis 18 GHz. Sie sind von vielen Herstellern zu im Vergleich zum Frequenzbereich akzep-



Bild 2: Das fertig aufgebaute Milliwattmeter macht einen professionellen Eindruck; im Vordergrund der den Frequenzbereich bestimmende Detektorkopf.

tablen Preisen erhältlich und stellen eine gute Basis für Leistungsmessungen über einen weiten Frequenzbereich dar. Es gibt Detektoren mit positiver und negativer Ausgangsspannung, meist finden jedoch solche mit negativer Ausgangsspannung Verwendung. Ein Problem allerdings haben alle Diodendetektoren: Ihre Ausgangsspannung ist nicht leistungslinier, sondern folgt der Diodenkennlinie.

Konzept

Das hier vorgestellte Leistungsmeßgerät basiert auf einem Diodendetektor mit negativer Ausgangsspannung. Die Schwierigkeit bei dessen Verwendung liegt in der bereits angesprochenen, nichtlinearen Ausgangsspannung. In der Vergangenheit wurden bereits viele Versuche gemacht, mit aufwendigen Entzerrungsnetzwerken die Kennlinie wieder zu begradigen. Mit der Verwendung eines Mikrocontrollers ist dies nunmehr viel leichter und genauer möglich. Wünscht man zudem eine – bei großem Dynamikbereich sehr sinnvolle – logarithmische Anzeige in dBm, ist dies mit konservativer Schaltungstechnik nur unter größerem Aufwand möglich. Dagegen kann ein Mikrocontroller diese Aufgabe fast perfekt lösen.

Nun gilt es noch, eine einfache Möglichkeit zu finden, den großen Dynamikbereich von 70 dB dem Mikrocontroller mittels eines D/A-Wandlers zugänglich zu machen. Hier fiel die Wahl auf einen preiswerten 24-Bit-Delta-Sigma-Wandler von Linear Technology, den LTC2400. Dieser Wandler ist in einem achtpoligen SMD-Gehäuse


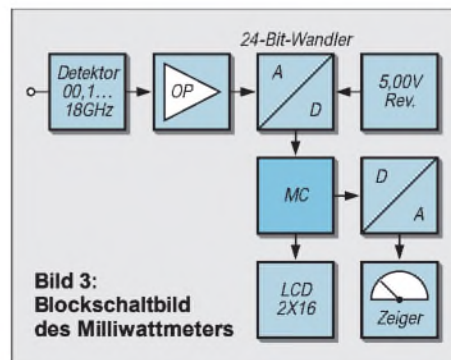


Bild 3: Blockschaubild des Milliwattmeters

Bild 4:
Schaltbild des Meßmoduls

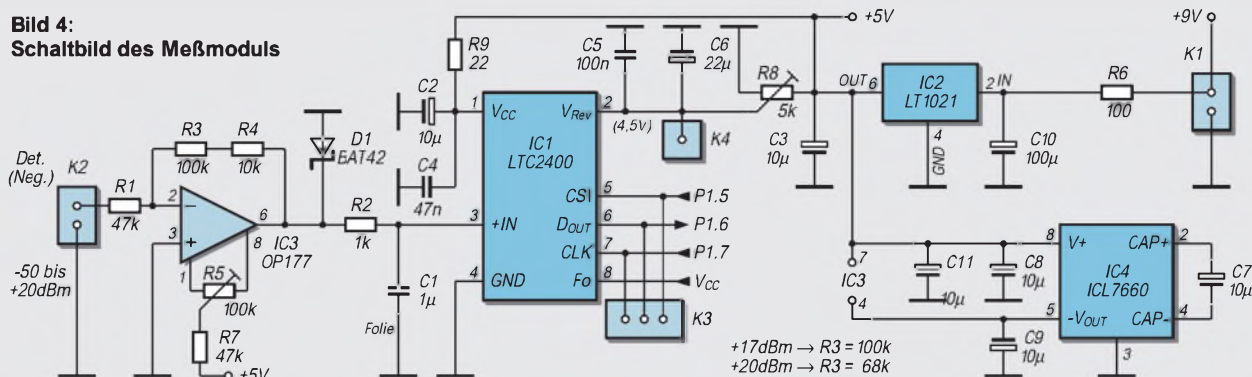

untergebracht, benötigt kaum zusätzliche Bauteile und ist einfach zu handhaben. Er besitzt zusätzlich eine eingebaute 50-Hz-Unterdrückung. Dies ist wichtig bei kleinen Eingangsspannungen, so wie sie vom Detektor bei geringen Pegeln (–50 bis –40 dBm) geliefert werden. Hiermit läßt sich der geforderte Dynamikbereich ohne umschaltbare Vorverstärkung mit guter Genauigkeit abdecken. Die Grundempfindlichkeit beträgt –50 dBm, und der Maximalwert liegt je nach verwendetem Detektor zwischen +13 und +20 dBm.

Tabelle 1: Technische Daten des Gerätes

Frequenzbereich:	10 MHz bis 18 GHz *
Leistungsbereich:	–50 dBm bis +20 dBm
Genauigkeit:	± 1 dB *
Auflösung:	0,1 dB (≥ –43 dBm)
Dynamik:	70 dB
Anzeige:	logarithmisch
Anzeigeauflösung:	0,1 dB (–43...–22 dBm) 0,01 dB (≥ –22 dBm)

*) je nach verwendetem Detektor

Die Anzeige der ermittelten Leistung erfolgt im LC-Display stets in dBm. Es besteht die Möglichkeit, zusätzlich eine analoge Anzeige mit einem Zeigerinstrument zu realisieren, die zwar nicht für das Ablesen des ermittelten Meßwerts gedacht ist, jedoch Abgleicharbeiten erleichtert.

Schaltung des Meßmoduls

Das Blockschaltbild Bild 3 verdeutlicht die Funktion des kompletten Milliwattmeters, das für Detektoren mit negativer Ausgangsspannung ausgelegt ist. Am Eingang sitzt

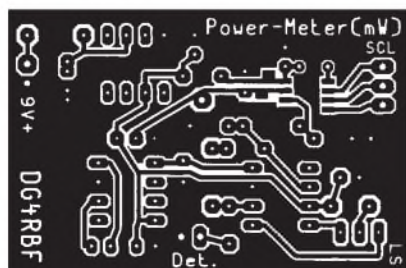


Bild 5: Leiterseite der einseitig kaschierten Leiterplatte für das Meßmodul, passend für ein Weißblechgehäuse 50 × 35 × 30 mm³.

ein Präzisions-OV, der die Detektorspannung in eine positive umwandelt und mit einem Verstärkungsfaktor von rund 2 an die maximale Eingangsspannung des A/D-Wandlers (4,5 bis 5,0 V) anpaßt. Ein Balance-Potentiometer dient der Nullpunkteinstellung. Für die notwendige negative Versorgungsspannung des OV sorgt eine gleich mit auf der Platine befindliche Ladungspumpe ICL7660.

Eine Schutzdiode am Ausgang des OV verhindert, daß negative Spannungen größer –0,3 V an den Eingang des Wandlers kommen. Über den Tiefpaß R2/C1 gelangt dann das Signal zum Wandler, der außer einer Siebung der Versorgungsspannung keine äußere Beschaltung benötigt. Die Kommunikation mit dem Mikrocontroller erfolgt über die drei Leitungen /CS, D_{OUT}, CLK. Da dieser A/D-Wandler selbst äußerst kleine Spannungen noch präzise messen kann, bedarf es einer möglichst konstanten Referenzspannung. Hierzu dient die 5-V-Präzisionsreferenz LT1021 CCN8-5, die mit einem Temperaturkoeffizient von typisch 3 ppm/°C angegeben ist.

Mit einem Zehngang-Spindeltrimmer wird die Referenzspannung für den Wandler auf genau 4,50 V eingestellt. Es ist ganz interessant, sich einmal zu verdeutlichen, wie klein die Spannungen bei einer Auflösung von 24 Bit sind: Der Maximalwert (24 Bit) ist 16777215. Daraus ergibt sich eine Schrittweite von 0,000298 mV bei 5,0 V Referenzspannung.

Bild 1 läßt das fertig aufgebaute, in einem Weißblechgehäuse untergebrachte Modul er-

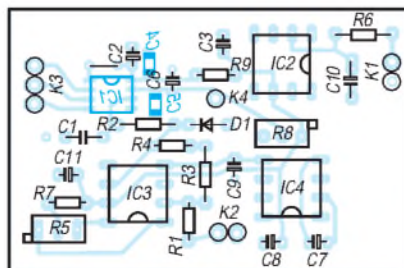


Bild 6: Bestückung der Leiterplatte nach Bild 5; die SMD-Bauelemente C4, C5 und IC1 kommen auf die Leiterseite (hier in Blau).

kennen, während Bild 7 die Platine von der Leiterseite mit dem bestückten 24-Bit-A/D-Wandler zeigt.

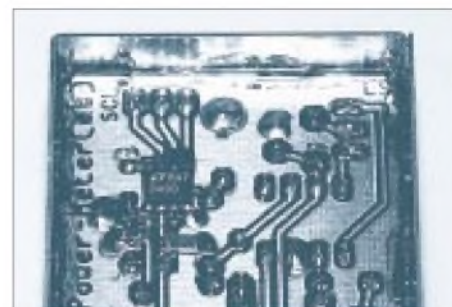


Bild 7: Blick auf die Leiterseite der fertig bestückten Platine. Links oben sind die drei SMD-Bauelemente zu erkennen.

Mikrocontrollerboard

Um den Aufwand für den Nachbau möglichst geringzuhalten, habe ich noch ein kleines, universelles Board für Einchip-Mikrocontroller entwickelt, das auch für andere Projekte Verwendung finden kann.

Tabelle 2: Stückliste Meßmodul

Halbleiter, Quarze	
D1	BAT42
IC1	LTC2400 [3]
IC2	LT1021 CCN8-5
IC3	OP177
IC4	ICL7660
Kondensatoren	
C1	1 µF, Folie, RM 5 oder 7,5
C2, C3, C7, C8, C9, C11	10 µF, Tantal, RM 2,5
C4	47 nF, SMD
C5	100 nF, SMD
C6	22 µF, Tantal, RM 2,5
C10	100 µF, Elko, RM 5
Widerstände	
R1, R7	47 kΩ, 0204
R2	1 kΩ, 0207
R3	100 kΩ, 0207
R4	10 kΩ, 0204
R5	100 kΩ, Spindeltrimmer
R6	100 Ω, 0207
R8	5 kΩ, Spindeltrimmer
R9	22 Ω, 0204
Sonstiges	
K1, K2	K1X2 Steckverbinder, RM 2,5
K3	K1X3 Steckverbinder, RM 2,5
K4	K1X1 Steckverbinder, RM 2,5

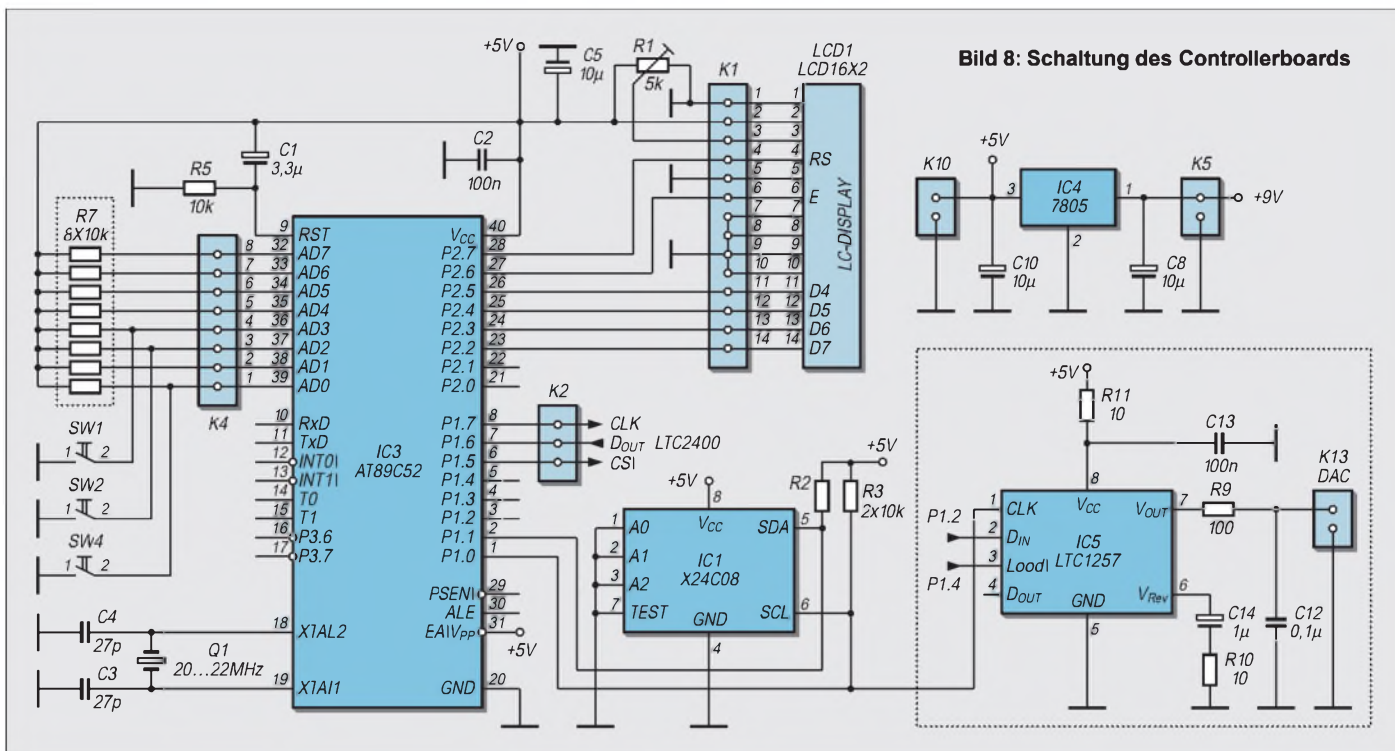


Bild 8: Schaltung des Controllerboards

Es hat die Bezeichnung AT89-Board und ist für Flash-Mikrocontroller von ATMEL im 40poligen DIP-Gehäuse ausgelegt. Diese benötigen weder externes EPROM noch RAM, das Programm wird direkt im Mikrocontroller gespeichert. Das LC-Display ist direkt auf die Platine des AT89-Boards aufzustecken, so daß kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand entsteht und das System obendrein an Betriebssicherheit gewinnt.

Auf der Platine sind gemäß Bild 10 unter der LCD-Anzeige drei Taster vorgesehen, deren Funktion an der entsprechenden Position im Display angezeigt werden kann. Damit erhält man eine Tastenbeschriftung, die per Software programmierbar ist (Softkeys). Das AT89-Board läßt sich auf diese Weise mit LCD und Tastern direkt auf der Rückseite der Frontplatte montieren. Ein über einen I²C-Bus angesprochenes EEPROM speichert wichtige Betriebsdaten, die nach dem Abschalten auch ohne Batterie erhalten bleiben.

Bild 8 zeigt den betreffenden Schaltplan. Der Port 0 des Controllers (Pins 32 bis 39) ist mit Pull-up-Widerständen (Widerstandsarray R7) beschaltet, um ihn als Eingang zu verwenden. Je nach Controllertyp läßt sich das Board mit Taktfrequenzen bis zu 24 MHz betreiben.

Als Stabilisator für die +5 V (IC4) kann ein 78L05 oder ein 7805 zum Einsatz kommen. Dies ist vom Stromverbrauch zusätzlich angeschlossener Komponenten abhängig. Wird ein beleuchtetes Display verwendet, sollte die Wahl bereits auf den 7805 fallen. Ein Trimmer (R1) dient der Kontrasteinstellung des LCD.

Die im gestrichelten Rechteck dargestellte DAC-Baugruppe wird nur benötigt, wenn zusätzlich zur digitalen Anzeige noch eine analoge Anzeige für Abstimmzwecke gewünscht ist. Als Mikrocontroller habe ich den AT89C52/P24 ausgewählt. Er läuft mit 20...22 MHz, da sich gezeigt hat, daß einige LC-Displays bei dieser Anwendung mit 24 MHz bereits überfordert sind.

Für die Bedienung sind drei Taster (SW1, 2, 4) mit Tastenverlängerung vonnöten. Leider sind die normal erhältlichen für diese Taster etwas zu kurz, so daß man diese nur etwa 1 mm auf die Tasten aufsiebt und mit etwas Sekundenkleber sichert. Beim Einbau läßt sich noch etwas Länge herausholen, indem man die Taster mit etwas Abstand zur Platine einlötet. Bei einem beleuchteten LC-Display sind die normalen Tastenverlängerungen trotzdem zu kurz – dann sind Sonderausführungen oder andere Taster gefordert.

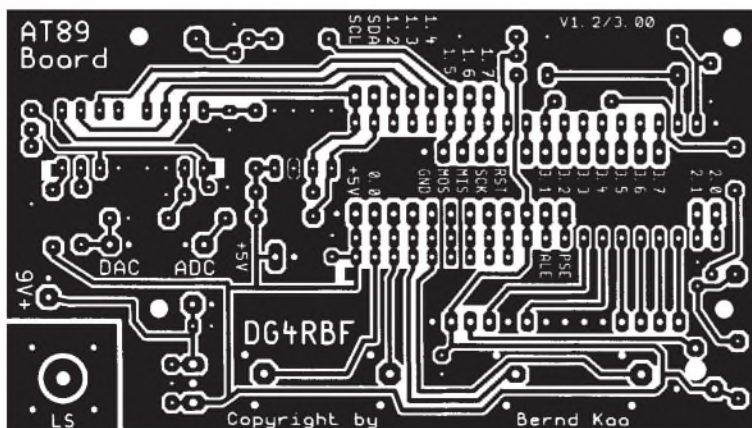


Bild 9: Leiterseite der einseitigen Leiterplatte für das universelle AT89-Board

Tabelle 3: Stückliste AT89-Board

Halbleiter, Quarze	
Q1	Quarz 22 MHz
IC1	EEPROM 24C08 [1]
IC3	AT89C52, programmiert [1]
IC4	7805
IC5	LTC1257
LCD1	LCD16X2
Kondensatoren	
C1	3,3 µF, Elko, RM 2,5
C2, C13	100 nF, SMD
C3, C4	27 pF, Keramik, RM 5
C5, C8, C10	10 µF, Elko, RM 2,5
C12	0,1 µF, RM 2,5
C14	1 µF, Elko, RM 2,5
Widerstände	
R1	5 kΩ, Einstellregler, RM 2,5 liegend
R2, R3, R5	10 kΩ, 0207
R7	8 × 10 kΩ, Array, 0207
R9	100 Ω, 0207
R10, R11	10 Ω, 0207
Sonstiges	
K1	K1X14 Buchse + Steckerleiste, RM 2,5
K2	K1X3 Steckverbinder, RM 2,5
K5, K13	K1X2 Steckverbinder, RM 2,5
SW1, 2, 4	Taster, Conrad Nr. 707600
	Tastenverlängerung Conrad Nr. 707708

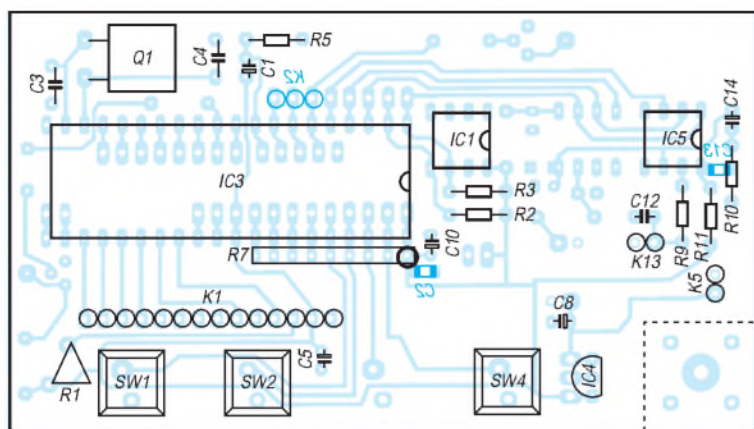


Bild 10: Bestückungsplan des AT-Boards gemäß Bild 8. Die von unten zu bestückenden Bauelemente C2, C13 und K2 sind blau dargestellt.

Der A/D-Wandler LTC2400 der Power-Meter-Platine wird an K2 (P1.5, P1.6, P1.7) angeschlossen. Aus Bild 10 geht die Bestückung für Vor- und Rückseite der Platine hervor. Das LC-Display erhält eine 14polige Steckerleiste, und auf der AT89-Board Platine wird eine 14polige Buchsenleiste angebracht. Mikrocontroller sowie EEPROM 24C08 sollten mit Präzisions-IC-Fassungen gesockelt werden. Falls gewünscht, kann man auch dem D/A-Wandler einen Präzisionssockel spendieren.

■ Abgleich

Beim Anschluß der Power-Meter-Platine ist unbedingt darauf zu achten, daß keine Masseschleife entsteht. Die Stromversorgung sollte mit einem kleinen Steckernetzteil realisiert werden; Akkubetrieb ist ebenso denkbar.

Der Abgleich ist sehr einfach und beschränkt sich auf die Einstellung der Referenzspannung für den Wandler sowie den Nullpunktgleich am OV IC3. Hierzu muß der Diodendetektor angeschlossen sein. Mit einem digitalen Multimeter mißt man am Meßpunkt K4 die Spannung und bringt diese mit dem Spindeltrimmer R8 auf genau 4,50 V. Zum Nullabgleich ist das Gerät im eingeschalteten Zustand 10 min warmlaufen zu lassen. Danach stellt man mit dem Spindeltrimmer R5 den Nullwert, den das Display hinter der Leistungsanzeige ≤ 50 dBm in Klammern anzeigt, auf ungefähr 0 ein (Einstelltoleranz maximal 50). Der hier angezeigte Wert schwankt um etwa 10 bis 20 Zähler. Sollte kein Nullwert auf der Anzeige erscheinen, so ist

der Trimmer R5 zuerst auf Anschlag zu drehen, bis der Zahlenwert in Klammern erscheint.

■ EEPROM mit Detektordaten

Es besteht die Möglichkeit, ein leeres EEPROM 24C08 einzusetzen, die Kennlinie des verwendeten Detektors mittels des Kalibrierungsprogramms selbst aufzunehmen und diese anschließend im EEPROM abzulegen. Hier lassen sich ggf. die Kennlinien von bis zu drei Detektoren speichern. Andererseits besteht die Möglichkeit, ein vorprogrammiertes EEPROM von DG4RBF, in dem bereits die Kennlinien von zwei Detektoren gespeichert sind und noch Platz für eine Selbstkalibrierung ist, zu beziehen [1].

Bei Verwendung eines der vorprogrammierten Detektoren gemäß Tabelle 4 können Sie dann ohne Kalibrierung bereits relativ genau messen. Freilich weisen Diodendetektoren bereits innerhalb einer Baureihe leichte Unterschiede auf, weshalb die Möglichkeit besteht, den verwendeten Detektor zu kalibrieren und die ermittelten Daten an der dritten Position im EEPROM abzulegen. Die Kennlinien der beiden vorgegebenen Detektoren bleiben dabei immer erhalten.

■ Inbetriebnahme und Bedienung

Das fertig aufgebaute Mikrocontrollerboard kann für den ersten Funktionstest auch allein in Betrieb genommen werden. Nach Anlegen der Betriebsspannung und richtiger Einstellung des Kontrastes für das Display muß die Einschaltmeldung zu lesen sein. Ist soweit alles in Ordnung, kann man die Baugruppe für das Milliwattmeter anstecken.

Der nebenstehende Kasten gibt Auskunft über die einzelnen Bedienfunktionen. Abschließend noch ein Hinweis zum Meßverfahren: Im Bereich von -22 dBm bis etwa -43 dBm wird der Meßwert mit einer Auflösung von 0,1 dB bei einer Meßrate von sechs Messungen pro Sekunde ermittelt und angezeigt. Unterhalb -43 dBm beträgt die Darstellungsschrittweite 1 dB, und

Software und Bedienung

Nullpunktgleich ZERO

Zusätzlich zum Hardware-Nullpunktgleich läßt sich vor einer genauen Messung ein Nullabgleich per Software durch Drücken dieser Taste ausführen.

Menue MEN

Durch Drücken der Taste *MEN* gelangen Sie in das Auswahlmeneü (*CAL – DET – TEST*)

Kalibrierung CAL

Haben Sie ein leeres EEPROM eingesetzt, so können Sie drei Detektoren (0, 1, 2) kalibrieren; es wird jeweils der momentan angewählte Detektor angesprochen. Beim EEPROM von DG4RBF sind die Daten der Detektoren 0 und 1 schreibgeschützt, und es läßt sich nur der Detektor 2 kalibrieren.

- gewählter Detektor durch Drücken der Taste *YES* bestätigen,
- maximal zulässige Leistung des Detektors wählen (13, 17 oder 20 dBm),
- halbautomatisches Kalibrierprogramm beginnt: Controller gibt die Leistung vor, diese ist am Detektor anzulegen und mit *Set* zu bestätigen. Das Programm startet mit -50 dBm und verlangt dann jeweils eine um 1 dB erhöhte Leistung bis zur vorher angegebenen maximalen Leistung.

Benötigt wird: Meßsender, der eine Leistung von -50 dBm bis $+20$ dBm (bzw. $+17$ oder $+13$ dBm je nach verwendetem Detektor) in 1-dB-Schritten abgeben kann, oder eine konstante Signalquelle mit exakt $+20$ dBm ($+17/+13$ dBm) nebst dementsprechendem, in 1-dB-Stufen schaltbarem Dämpfungsglied. Frequenz zwischen 30 und 150 MHz wählen, wo Detektor und Dämpfungsglied eine hohe Genauigkeit aufweisen und Beeinflussungen durch Verbindungsstecker noch gering sind.

Detektor wählen DET

Es erfolgt die Auswahl eines von drei Detektoren, die von 0 bis 2 durchnummeriert sind, unter Zugrundelegung der im EEPROM gespeicherten Kennlinie.

Testfunktion TEST

Diese Funktion bewirkt, nur für interne Testzwecke, eine Anzeige des vom A/D-Wandler ermittelten Zahlenwertes.

es erfolgt eine Mittelung aus drei aufeinanderfolgenden Messungen. Von -22 dB an aufwärts ist eine Auflösung der Anzeige auf 0,01 dB möglich, was im vorgegebenen Leistungsbereich vom 24-Bit-A/D-Wandler problemlos bewältigt wird und eine stabile Anzeige der 0,01-dB-Stelle erbringt. Obgleich weit über die Genauigkeit eines Detektorkopfes hinausgehend, ist so etwas für verschiedene Anwendungen bei gleichbleibender Frequenz sinnvoll. Zum Beispiel kann man damit ein Dämpfungsglied sehr genau ausmessen oder die Pegelgenauigkeit einer Signalquelle überprüfen.

Bezugsquellen

- [1] Bernd Kaa, DG4RBF
E-Mail: DG4RBF@freenet.de
- [2] WiMo GmbH, Am Gäswald 14, 76863 Herxheim, Tel. (0 72 76) 91 90 61
www.wimo.de, E-Mail: info@wimo.de
- [3] u.a. Conrad, Sander, Segor

Tabelle 4: Parameter einiger Detektoren

Typ	GR-50	M-2701
Frequenzbereich [GHz]	0...3	0,01...18
Belastbarkeit [mW]	150	50
Ansprechschwelle [dBm]	-40	-50
VSWR	< 1,3	< 1,22
bei	3 GHz	18 GHz
Anschlüsse HF	BNC	SMA
Meßgerät	BNC	BNC
Preis (etwa)	75 DM	→ [1]
Hersteller		RLC
Bezug	[2]	[1]

EZNEC 3.0 – Antennensimulation unter Windows (3)

Dr.-Ing. GERD JANZEN – DF6SJ

In dieser abschließenden Folge vertiefen wir das bisher Gelesene anhand einiger Modifikationen am Dipol. Letztlich bringt uns die Einbeziehung des Erdbodens noch dichter in die Nähe der Realität.

Um zu erkennen, daß die SWR-Kurven im Original, also nicht als Snapshot vom Bildschirm, noch viel schöner aussehen, sehe man sich Bild 16 an. Es zeigt zwei Welligkeitskurven der Antenne DIPOL02 mit ihren Minima bei der Resonanzfrequenz 7,05 MHz, einmal in einem 50- Ω -System (obere Kurve) und, nach Umschalten im Untermenü, in einem 75- Ω -System (untere Kurve).

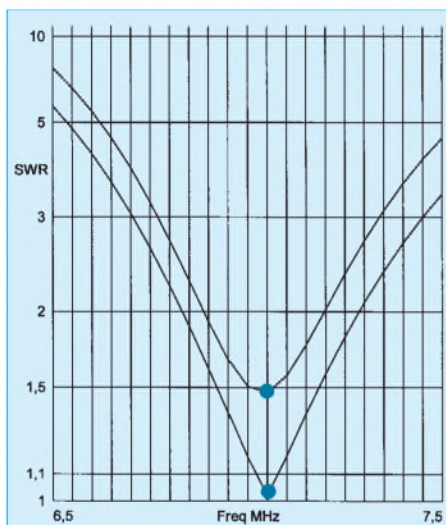


Bild 16: Welligkeitskurve $s(f)$ der Antenne DIPOL02, oben die SWR-Kurve in einem 50- Ω -System, darunter in einem 75- Ω -System, wo dieser Dipol eine größere Bandbreite aufweist.

Im 75- Ω -System wird eine fast perfekte Anpassung bei 7,05 MHz erreicht. Bleibt noch zu erklären, wie zwei Kurven in ein Diagramm kommen: Nach dem Druck der ersten 50- Ω -SWR-Kurve wurde das Blatt ein zweites Mal für die 75- Ω -SWR-Kurve in den Drucker eingelegt. Arbeitet der Pa-

Antenne eingebaut werden kann. Unter Lasten sind Induktivitäten, Kondensatoren, Widerstände, Schwingkreise und eventuell kompliziertere Netzwerke zu verstehen. Bekannt ist, daß solche Komponenten antennendrahtverlängernd, verkürzend oder gar „abschneidend“ wirken können, siehe [3], Seiten 175, 211 und 215. Wir wollen in einem Beispiel zeigen, wie wir zwei (zufällig vorhandene) 15- μ H-Spulen in den Antennendraht symmetrisch, aber 20 % außermittig, einsetzen können. Dazu wird DIPOL01 nach DIPOL03 kopiert, und anschließend verändert man dessen Daten.

Eingabe einer Spule als Last

Ruft man im Hauptmenü Loads auf, so erscheint das Untermenü Loads (R+jX), Bild 17. In die Maske lassen sich Drahtnummer, Position (in %), Ohmwert R und serieller Blindwiderstandswert X einer komplexen Last $R + jX$ eingeben. Unter Other kann Change Load Type aufgerufen werden. Hier lassen sich anders aufgebaute Netzwerke wählen, wie Bild 18 zeigt: Unter RLC verbirgt sich die Serien- oder Parallelschaltung von Komponenten R, L, C. Bei Laplace können komplizierte Netzwerke eingegeben werden – nichts für Laien.

Wählen wir also RLC gemäß Bild 19, und geben wir dort in Draht 1 bei 20 % vom Ende die serielle Last aus dem ohmschen Widerstand $R = 3,32 \Omega$ und der Induktivität $L = 15 \mu\text{H}$ ein. Das Feld für C kann man offen lassen, hier wird dann vom Programm Short (Kurzschluß) eingesetzt. Damit ist eine verlustbehaftete Spule der Induktivität $L = 15 \mu\text{H}$ und der Güte $Q = 200$ eingegeben. (Hinweise zu L, R, Q, siehe [4], Seite 86, 147.) Die zweite Zeile wird

wie Zeile 1 ausgefüllt, womit die induktive Belastung auch im rechten Dipolarm definiert ist.

EZNEC kann die Spule nicht, wie von uns gewünscht, bei genau 20 % vom Ende 1 des Drahtes 1 plazieren, sondern wählt den Wert 22,7273 %. Das liegt wieder daran, daß Lasten, ebenso wie Quellen, aus rechen-technischen Gründen nur in die Mitte eines Segmentes einsetzbar sind. Bild 19 weist aus, daß vom Programm die Mitte des Segmentes Nr. 3 gewählt wurde. Hier wird klar, daß unserem Plazierungswunsch um so genauer entsprochen werden kann, je mehr und damit kürzere Segmente vorhanden sind.

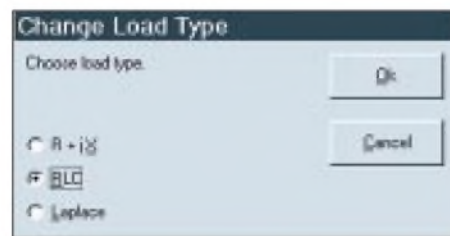


Bild 18: Unter Change Load Type kann die Form des Belastungsnetzwerks gewählt werden.

Ob wir alles richtig gemacht haben, können wir schnell mit View Antenna kontrollieren. Bild 20 ist ein Ausdruck des Antennenbildes, das in diesem Fenster mit File, Print Plot erstellt ist. Das obere Teilbild zeigt den Dipol mit der geteilten Quelle (zwei Kreise) und den beiden Lasten (zwei Quadrate) in der Mitte des dritten Segments in den Dipoldrähten 1 und 2. Die Stromverteilung (mit Currents erzeugt) läßt erahnen, daß die Antenne überresonant, d.h. zu lang ist. Eindeutig ist dies zu erkennen, wenn wir mit SRC Data den Eingangswiderstand berechnen lassen, Bild 21: $Z_A = 165,9 \Omega + j1832 \Omega$.

Die Antennendrähte müssen also stark gekürzt werden. Ein erstes Probieren mit zweimal 5 m (in Wires) zeigt immer noch einen großen induktiven Anteil; also weiter kürzen! Bei zweimal 4 m ergibt sich aber bereits ein kapazitiver Blindanteil, also haben wir zuviel gekürzt. Über zweimal 4,5 m (zu kurz) und zweimal 4,8 m (immer noch etwas zu kurz) kommen wir schnell auf zweimal 4,82 m, wofür sich der in Bild 22 gezeigte Speisepunkt-widerstand ergibt: $Z_A = 22,8 \Omega + j1,982 \Omega$. Das ist für unsere Zwecke nahe genug an der Resonanz. Mit dieser Antennenlänge ergibt sich die im zweiten Teilbild (unten) von Bild 20 gezeigte Stromverteilung.

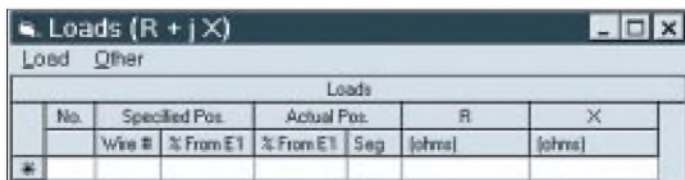


Bild 17: Maske Loads (R+jX) zur Eingabe der Antennenbelastung in Form einer Reihenschaltung Wirkwiderstand R/Blindwiderstand X.

piereinzugut, so ist der Doppeldruck von Text und Gitternetz gar nicht zu bemerken.

■ Loads (Lasten, Belastungen)

An einem weiteren Beispiel soll gezeigt werden, wie eine sogenannte Last in eine

Bild 19: Die Eingabemaske Loads (RLC) zur Definition einer Serien- oder Parallelbelastung aus R, L, C

No.	Specified Pos.	Actual Pos.	R	L	C	R Freq	Type
Wire #	% From E1	% From E1	(ohms)	(uH)	(pF)	(MHz)	
1	20	22.7273	3.32	15	Short	0	Series
2	20	22.7273	3.32	15	Short	0	Series

Frequency = 7,05 MHz.

Source 1 Voltage = 140,8 V, at 84,83 deg.
Current = 0,07264 A, at 0,0 deg.
Impedance = 195,9 + j 1832 ohms
Power = 1 watt
SWR (50 ohm system) = 200 (75 ohm system) = 100

Bild 21: Speisepunktdata Source Data der noch ungekürzten, induktiv verlängerten Antenne **DIPOL03**. Der Eingangswiderstand ist stark induktiv (+j 1832 Ω) – Antenne zu lang!

EZNEC gestattet, die elektrische Wirkung der Last noch weiter zu untersuchen: **Load Data** gibt Zugang zum gleichnamigen Untermenü, Bild 23. Der kleine Datensatz zeigt, daß (bei 1 W HF-Leistung am Speisepunkt) 138 V über der Last liegen, dort ein Strom 0,2077 A fließt und (unter der Berücksichtigung der Phasenwinkel) an den beiden Lastinduktivitäten je 0,1432 W in Wärme umgesetzt werden. Dies be-


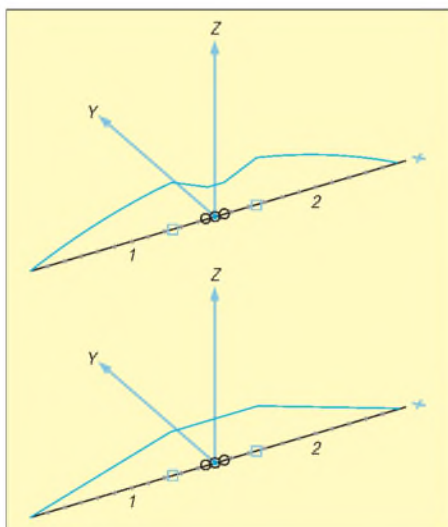


Bild 20: DIPOL03 mit Verlängerungsspulen 2 x 15 μ H und eingetragener Stromverteilung. Quadrate kennzeichnen den Ort der Belastung durch die Spulen; oben ungekürzt zweimal 10,34 m, unten zweimal 4,82 m.

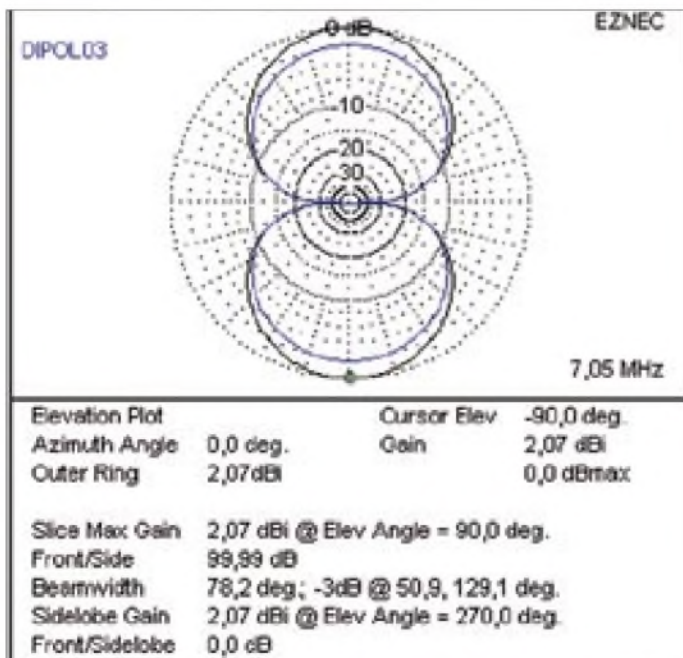

Frequency = 7,05 MHz.

Source 1 Voltage = 4,799 V, at 4,97 deg.
Current = 0,2077 A, at 0,0 deg.
Impedance = 22,8 + j 1,982 ohms
Power = 1 watt
SWR (50 ohm system) = 2,198 (75 ohm system) = 3,29

Bild 22: Speisepunktdata des auf zweimal 4,82 m verkürzten **DIPOL03**. Der Eingangswiderstand ist nunmehr fast rein ohmsch – wir haben eine resonante Antenne.

deutet eine Dämpfung von 1,465 dB. Bei 100 W Einspeisung in die Antenne würden zweimal 14,32 W in Wärme umgesetzt.

Spulenverluste

Wie wirken sich die Spulenverluste auf den Antennengewinn aus? Bild 24 zeigt die Azimutdiagramme (also die Strahlung nach Norden, Osten, Süden, ..., die im Freiraum mit der Erhebungsstrahlung identisch ist) für die Antennen **DIPOL02** (resonanter Full-size-Dipol) und **DIPOL03** (verkürzter Dipol) in einem Bild. Diese Doppeldarstellung ist in EZNEC dadurch möglich, daß Strahlungsdiagramme im 2D-Plot-Fenster unter **File** mit **Save Trace As ..** (= speichere Spur als) unter einem beliebigen Dateinamen (hier als **DIPOL03**) abgelegt und dann in einem anderen Strahlungsdiagramm (z.B. von **DIPOL02**) mit **Add Trace** (= Spur hinzufügen) wieder aufgerufen und eingetragen werden können.

DIPOL02 weist den maximalen Gewinn 2,07 dBi auf, der verlustbehaftete **DIPOL03**

Bild 25: Antenna Description: komplette Beschreibung des induktiv belasteten, verkürzten DIPOL03; unter Outputs, Show Descrip aufzurufen.

ELEMENTS											
No.	Conn.	End 1 X	Coord. (m) Y	Z	Conn.	End 2 X	Coord. (m) Y	Z	Use (mm)	Segs	
1	WIRE	0,	0,	0		-4,82,	0,	0	2	11	
2	WIRE	0,	0,	0		4,82,	0,	0	2	11	
Total Segments: 22											
SOURCES											
No.	Specified Pos. Wire # 1 From El	Actual Pos. 1 From El	Seg	Ref Amplitude (V/R)	Phase (deg.)	Type					
1	1	0,00	4,55	1	0	SI					
LOADS (RLC Type)											
No.	Specified Pos. Wire # 1 From El	Actual Pos. 1 From El	Seg	R (ohms)	L (uH)	C (pF)	R Freq (MHz)	Type			
1	1	20,00	22,70	3	1,32	25	Short	0	Ser		
2	1	20,00	22,70	3	1,32	25	Short	0	Ser		
No transmission lines specified											
Ground type is Free Space											

Bild 24: Azimutale Strahlungsdiagramme (im Freiraum identisch zur Elevationsdarstellung) von **DIPOL02** (äußere Kurve) und **DIPOL03** (innere Kurve). Der spulenbelastete, auf zweimal 4,82 m verkürzte **DIPOL03** strahlt in den Hauptrichtungen nur 1,84 dB schlechter als der zweimal 10,34 m lange „full size“-**DIPOL02**.

Load 1 Voltage = 138 V, at 85,55 deg.
Current = 0,2077 A, at -0,17 deg.
Impedance = 3,32 + j 664,4 ohms
Power = 0,1432 watts

Load 2 Voltage = 138 V, at 269,54 deg.
Current = 0,2077 A, at 179,83 deg.
Impedance = 3,32 + j 664,4 ohms
Power = 0,1432 watts
Total applied power = 1 watts

Total load power = 0,2863 watts
Total load loss = 1,465 dB

Bild 23: Unter Load Data sind Spannung und Strom an den symmetrisch angeordneten Lasten, deren Impedanz sowie die Teil- und Gesamtverluste angegeben.

den Gewinn $G = 0,23$ dBi. Wegen der Spulenverluste strahlt dieser Kurzdiplom in den Hauptrichtungen also nur 1,84 dB schlechter – ein in der Praxis kaum merkbarer Rückgang !

Antenna Description (Antennenbeschreibung)

Wählt man unter **Outputs** im Hauptmenü **Show Description**, so erscheint eine Gesamtbeschreibung der Antenne, die gerade in Bearbeitung ist. Bild 25 zeigt diese Zusammenfassung aller Daten. Hier werden unter anderem das Drahtmaterial, dessen elektrische Daten, die Abmessungen der Drähte, die Daten der Quelle(n) und der Belastung(en) aufgeführt. Zum Überprüfen und zur Archivierung ist diese Beschreibung sehr wertvoll.

Bislang hingen alle beispielhaft vorgeführten Dipolantennen im freien Raum. Dies


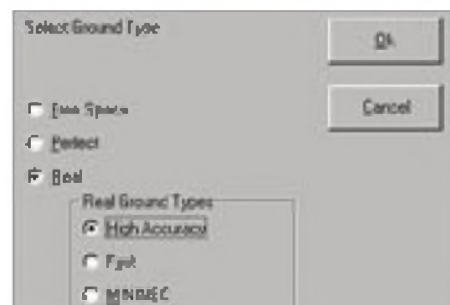


Bild 26: Auswahl des Bodens unter einer Antenne. Es kann zwischen **Free Space** (Freiraum), perfekt leitendem Boden (= Metall) und realem Untergrund gewählt werden; letzterer läßt die Wahl des Rechenverfahrens zu: **High Accuracy** (hohe Genauigkeit), **Fast** (schnell) oder **MININEC**.

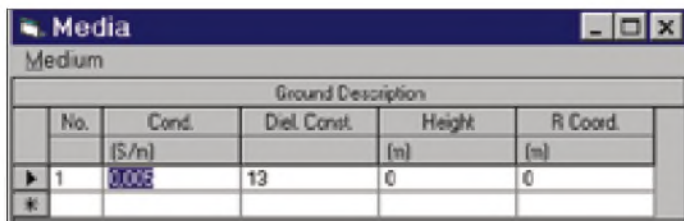

bedeutet, daß kein Boden die Antennen stört, beeinflußt oder (durch Reflexion) verbessert.

Antenne mit Boden

Natürlich erlaubt EZNEC die Einbringung eines idealen oder eines realen Bodens; das geschieht über den Menüpunkt *Ground Type*, Bild 26. Verändert man hier von *Free Space* auf *Real*, so werden weitere Auswahlpunkte aktiviert: Wir entscheiden uns für *High Accuracy*, das genaueste Rechenmodell in EZNEC. Damit erscheint *Ground Descrip* (Bodenbeschreibung) im Hauptmenü. Klickt man diese Zeile an, so wird mit *Media* eine Eingabemaske für Böden sichtbar, Bild 27.

Vorgeschlagen wird ein Normalboden mit der für einen Gartenboden typischen Leitfähigkeit (0,005 S/m) und Dielektrizitätszahl ($\epsilon_r = 13$), siehe z.B. [2], S. 41. Es können sogar linear oder kreisförmig begrenzte Böden mit unterschiedlichen elektrischen Eigenschaften berücksichtigt werden. Nähere Einzelheiten in [2], Kap. 5.15.

Hat man, wie gezeigt, den Boden aktiviert, so wehrt sich das Programm und meldet einen Fehler. Warum? EZNEC hat den Boden in der x-y-Ebene erzeugt – genau in dieser Ebene befinden sich aber auch die Dipoldrähte: Unsere Antenne liegt auf dem Boden, und das Rechenverfahren mag das nicht. Wir müssen den Dipol anheben, was am einfachsten geht, indem wir den gewünschten Bodenabstand als z-Wert in

No.	Start	End	Gain	Start	End	Gain	Start	End	Gain
1	0	180	5.92	0	180	5.92	0	180	5.92

das Wires-Menü eintragen: Wählen wir als Höhe über dem Boden 10 m.

Wir kopieren dazu vorher die Daten des resonanten Dipols *DIPOL02* nach *DIPOL04* und tragen folgenden Text in das Schreibfeld ein: *DIPOL04: h = 10 m, Normalboden*.

Bild 28 zeigt das Elevationsdiagramm dieses Dipols über Normalboden. Die Hauptstrahlung geht steil nach oben ab und erreicht den Gewinn $G = 5,92$ dBi, der allerdings nicht für DX-Zwecke nutzbar ist. Die 3-dB-Winkel liegen bei den Erhebungswinkeln 55° und 125° . Bei Prüfung des Ein-

strahlung eine annehmbare 2-Element-Richtantenne zu machen.

strahlung eine annehmbare 2-Element-Richtantenne zu machen.

Dipol mit Reflektordraht

Wissen muß man dazu lediglich, daß ein Reflektordraht etwa eine Viertelwellenlänge (hier ca. 10 m) hinter dem Strahlerdraht

Bild 28: Elevationsdiagramm des *DIPOL04* 10 m über „Normalboden“. Der Gewinn ($G = 5,92$ dBi) ist gegenüber dem Freiraumdipol deutlich angestiegen, allerdings geht die Hauptstrahlung senkrecht nach oben ab und ist für DX-Zwecke nicht nutzbar. Eingetragen sind die Erhebungswinkel, bei denen der Gewinn um 3 dB abgenommen hat.

gangswiderstands stellt man fest, daß der Dipol mit $Z_A = 83,18 \Omega + j18,31 \Omega$ eine Spur zu lang ist (positiver Imaginärteil!), was am kapazitiv einwirkenden Boden liegt. Die Länge wird in *Wires*-Menü von zweimal 10,34 m auf zweimal 10,23 m zurückgenommen, und der Eingangswiderstand beträgt nun $Z_A = 80,72 \Omega + j0,6 \Omega$. Bei anderen Aufbauhöhen und/oder anderem Boden unter dem Dipol hätten sich wieder andere Eingangswiderstände ergeben.

In EZNEC ist es sehr einfach, aus einem schlichten Dipol mit unangenehmer Steil-


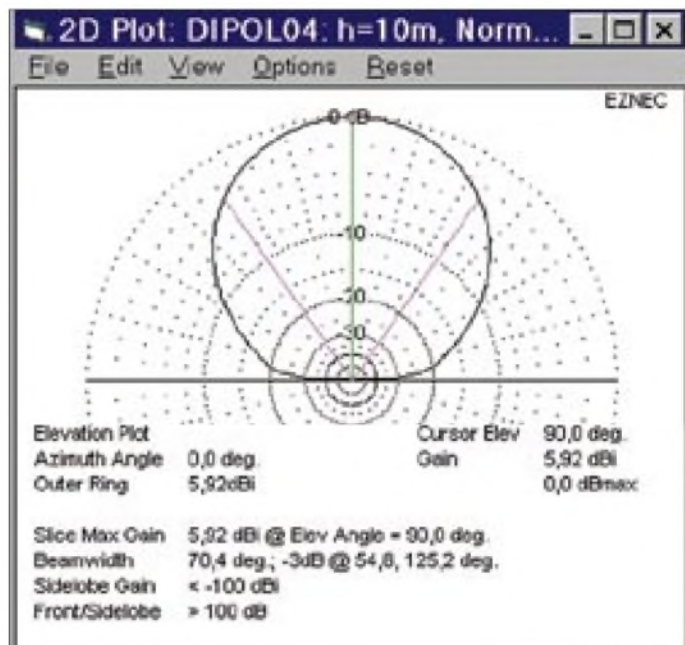


Bild 29: Zu den Strahlern kommt ein dritter, 21 m langer Draht von $x = -10,5$ m bis $x = 10,5$ m als Reflektor in $y = -8$ m Abstand hinzu.

Bild 30: *DIPOL05* in 10 m Höhe über dem Boden und mit einem Reflektordraht. Die in *View Antenna* dargestellten Stromverteilungen längs der Drähte zeigen, daß auch der ungespeiste Draht Nr. 3 stark am Strahlungsgeschehen beteiligt sein wird.

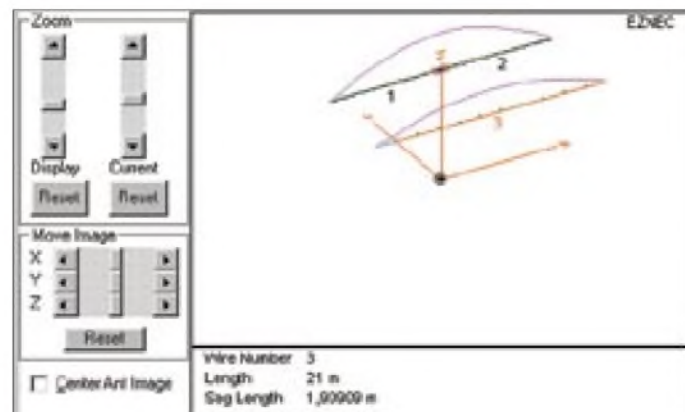

Gespannt sein darf man jetzt auf das Strahlungsdiagramm – doch wie enttäuschend, es hat sich nichts geändert. Hier ist jedoch zu beachten, daß wir den Dipol von der falschen Seite aus betrachten: Wir müssen das Elevationsbild entsprechend dem Antennenaufbau von der Seite anschauen.

oder, besser noch, 2,1262 m. Rechnen wir nach: Ein Segment auf 10 m ist zu wenig, zwei Segmente auf 10 m führen auf eine Segmentlänge von 5 m, was im Notfall (wenn man sich bereits dem Grenzwert von 500 Segmenten nähert) knapp ausreicht, besser sind aber fünf Segmente mit

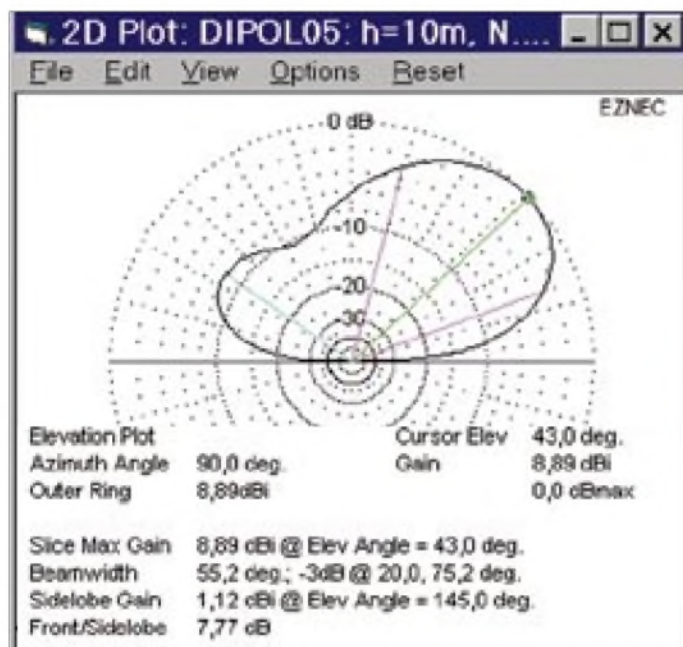


Bild 31: Elevationsdiagramm des Dipols mit Reflektor 10 m über Normalboden (DIPOL05). Der Gewinn beträgt nun $G = 8,89$ dBi oder 6,74 dBd. Die Hauptstrahlung hat sich auf etwa 43° abgesenkt und ist nunmehr für DX-Zwecke brauchbar.

Bild 32: Automatische Prüfung der Eingabedaten mit Guideline Check auf (mathematische) Plausibilität. Hier erweisen sich alle Daten als in Ordnung.

Im Hauptmenü wird dazu unter *Azimuth Angle* der Wert 0 in den Wert 90° verändert. Und jetzt zeigt sich mit *FF Plot* die prächtige Wirkung des Reflektors, s. Bild 31. Die Antenne strahlt nicht mehr senkrecht nach oben, sondern unter dem weitaus günstigeren Erhebungswinkel 43° , die 3-dB-Werte liegen nunmehr bei den Winkeln 20° und $75,2^\circ$. Der Gewinn beträgt 8,89 dBi! Damit strahlt diese 2-Element-Antenne bereits (8,89–2,15) dB = 6,74 dBd besser als ein Normaldipol – eine deutliche Verbesserung!

Eine Nachprüfung des Speisepunktwidestands erbringt $Z_A = 42,85 \Omega + j23,85 \Omega$, d.h., die 2-Element-Antenne ist überresonant und für einen ordentlichen Betrieb wieder zu verkürzen (um etwa je 13 cm beim Strahlerdraht). Doch das soll hier weder untersucht, noch soll die Antenne weiter optimiert werden.

■ Guideline Check (Prüfung der Grunddaten)

Zum Schluß der Betrachtungen über EZNEC 3.0 will ich noch zeigen, was geschieht, wenn eine falsche Segmentierung gewählt wird. Im Wires-Menü trage man statt der vom Programm empfohlenen fünf Segmente je Draht nur ein Segment je Draht ein. Nach Durchführung der Rechnung erscheint *Guideline Check*, Bild 32, und meldet, daß die Segmente in Draht 1 und in Draht 2 mit 10 m zu lang sind: empfohlen werden 5,1029 m als Segmentlänge

einer Segmentlänge von 2 m. Diesen Wert wählt EZNEC automatisch. Doch allzuviel ist auch wieder ungesund: bei einem Antennenrohr dickeren Durchmessers sollte die Segmentlänge keinesfalls kleiner als der Rohrdurchmesser sein. Extrembeispiel: Drahtdurchmesser $D = 0,5$ m; Segmentanzahl zweimal 250 je Dipolhälfte (= 500, Maximalzahl); daraus folgt für die Segmentlänge $L = 10 \text{ m} / 250 = 0,04$ m, und es ergibt sich ein Verhältnis $L/D = 0,04 \text{ m} / 0,5 \text{ m} = 0,08$. Hier meldet *Guideline Check*: Segmentlänge/Durchmesser mit 0,08 zu klein, empfohlen $L/D = 0,25$, besser aber 1, also

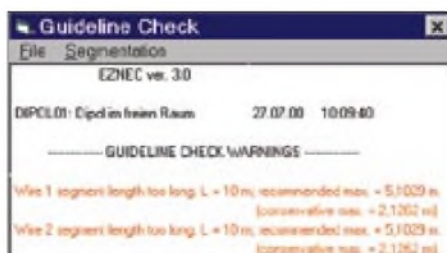


Bild 33: Guideline Check warnt vor zu langen Segmenten, gibt einen Hinweis auf die maximale Länge und empfiehlt einen „konservativen“ Wert.

Noch ein EZNEC-Tip

Für ein tieferes Eindringen in die Problematik empfiehlt es sich ferner, die auf der Web-Site von „LB“, Prof. Dr. L. B. Cebik, W4RNL, unter www.cebik.com/radio.html verfügbaren Abhandlungen zu studieren. -rd

Segmentlänge nie kürzer als Drahtdurchmesser. Aus $L_{\min} = 1 \cdot D = 0,5$ m folgt so für diesen Fall die maximale Segmentanzahl zu $10 \text{ m} / 0,5 \text{ m} = 20$. EZNEC läßt uns auch im Falle abartig gestalteter Antennen nicht im Stich; man kann den Ergebnissen beruhigt vertrauen, solange sich (der eingeschaltete!) *Guideline Check* nicht meldet.

■ Zusammenfassung

EZNEC 3.0 ist ein neues Antennensimulationsprogramm, welches unter Windows 95/95/NT läuft. Anhand einfacher Dipolantennen für das 40-m-Band, die im freien Raum und über realem Boden simuliert sind, wurden grundsätzliche Arbeitsmöglichkeiten mit dem Programm erklärt. Die Vorteile einer solchen Software sind darin zu sehen, daß bereits vor dem Bau einer Antenne prüfbar ist, wie die elektrischen Daten dieser Antenne lauten und ob Strahlungsdiagramm und Gewinn den Vorstellungen entsprechen.

Eine Drahtanordnung, die einmal zu einer Antenne werden soll, wird mit ihren Koordinaten eingeben, ebenso der Speisepunkt und eventuelle Belastungen (Spulen, Traps). Die Einfachheit der Bedienung erlaubt, auch komplizierte und ungewöhnliche Drahtaufbauten im Hinblick auf ihre Verwendung als Antenne zu untersuchen.

Dies ist möglich, weil das Programm jede Drahtkonfiguration in Segmente zerlegt, deren Wirkung in die Umgebung und Wechselwirkung mit den anderen Segmenten einzeln berechnet und anschließend aufsummiert wird. Für jeden Antenneninteressierten ist solch ein Simulationsprogramm ein Traum, ermöglicht es doch grundlegende Erkenntnisse über Antennen, seien diese nun einfache Dipole, große (elektrische) oder kleine (magnetische) Schleifen, Vertikalantennen, Beam-Antennen, Antennen-Arrays oder moderne Patch-Antennen für den Mikrowellenbereich.

Hinweis: Von Benutzern früherer EZNEC-Versionen geschaffene Antennendateien sowie die unter EZNEC 2.0 erzeugten und zum Buch [2] lieferbaren Antennendaten und Frequenzpunktdateien können jederzeit und unproblematisch nach EZNEC 3.0 importiert und dort verwendet werden.

Bezugsquellen

- [1] Roy Lewallen, W7EL, P.O. Box 6658, Beaverton, OR, 97007, USA; <http://eznc.com>
- [2] [3] [4] Prof. Dr. Gerd Janzen, DF6SJ, Hochvogelstraße 29, 87435 Kempten; E-Mail: Gerd.Janzen@fh-kempten.de

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE

Arbeitskreis Amateurfunk & Telekommunikation in der Schule e.V.

Bearbeiter: Wolfgang Lipps, DL4OAD
Sedanstraße 24, 31177 Harsum
E-Mail: wolfgang.lipps@t-online.de
AX.25: DL4OAD@DB0ABZ

Wolfgang Beer, DL4HBB
Postfach 1127, 21707 Himmelpforten
E-Mail: wbeer@t-online.de
AX.25: DL4HBB@DB0HB

JugendElektronikZentrum kooperiert mit dem AATiS

Das JEZ ist keine Schule wie jede andere; das JEZ bietet Unterrichtsstunden der „besonderen Art“.

Das JugendElektronikZentrum St. Gallen (Schweiz), kurz JEZ genannt, besteht seit über zehn Jahren. Die Gründer setzten sich zum Ziel, Mädchen und Jungen im Alter ab 12 Jahren in die faszinierende Welt der Elektronik einzuführen. Dieses Konzept hat sich bewährt und erfreut sich einer großen Nachfrage. Seit einigen Jahren nutzen viele junge Kurs Teilnehmer unsere Lehrgänge als Einstieg in das spätere Berufsleben. Sie sammeln Erfahrungen und Eindrücke im Umgang mit der Elektronik und können gleichzeitig ihre Eignung für dieses Gebiet ausführlich testen. Vielfach lassen sich auch Brücken zu einer Lehrstelle oder einem Studienplatz bauen. Mit möglichst großem Praxisbezug vermitteln wir den Jugendlichen eine solide Kenntnissgrundlage in der Elektrotechnik und Elektro-



nik. Die Ausbildung ist modular aufgebaut und erstreckt sich insgesamt über 50 Kurswochen. Der Unterricht findet an einem Wochentag zwischen 18.30 und 20.30 Uhr statt. Am Samstagnachmittag wird zusätzlich an selbst gewählten Bauprojekten gearbeitet. Zum Beispiel baut und optimiert Fabian im Moment an einem „Minen-Marker“. Andere bereiten sich in einer Kleingruppe für die Prüfung zur Einsteigerlizenz HB3 vor.

Die Trägerschaft und der finanzielle Hintergrund unserer Institution liegen beim „Serviceclub 51 Mörschwil“, einer Vereinigung von Mitgliedern aus den verschiedensten Berufen. Wir profitieren sehr von ihrem Beziehungsnetz, das uns jedes Jahr namhafte Sponsorbeiträge zukommen läßt.



Zusätzlich ermöglichen uns die Privatmitglieder im Trägerverein und der Hamspirit der Instruktoren, alle Kurse zu sehr bescheidenen Preisen anzubieten.

Immer wieder überraschend ist die große Motivation unserer Studierenden: Voller Tatendrang stürmen sie ins Schulzimmer, auch wenn sie da feststellen müssen, daß diesmal Mathematik angesagt ist. Formeln pauken und mit



Alt und jung versuchen es am „Starlight“. Links der Verfasser dieses Beitrags, Franz Sigg, HB9ASF.



Samuel Weishaupt wird bald mit einem HB3-Rufzeichen aktiv sein.

Alle Fotos: JEZ



Silvan Polenz kontrolliert die Ruhestromaufnahme an dem Datenerfassungssystem AS53 des AATiS e.V., das hier als automatisch arbeitende Wetterstation eingesetzt werden soll.

Zehnerpotenzen umzugehen gehört eben auch zu den Grundlagen.

Nach Lötübungen geht es dann mit schnellen Schritten weiter zu den nächsten Stationen wie Brettchenschaltung, AATiS-Streifenleiterplatte, Veroboardplatte und Printherstellung. Unter der Anleitung von fachkundigen Instruktoren bauen sie die verschiedensten Schaltungen zusammen; natürlich darf die in unseren Breiten bestens bekannte Blink-Raute auf keinen Fall fehlen! Wir haben sie „Starlight“ bzw. „Discoblinker“ genannt.

Mehr als 400 Stück davon wurden vor drei Monaten von Jugendlichen, die die Schweizer Spielmesse in St. Gallen besuchten, an unserem Informationsstand zusammengebaut. Ab und zu wagte sich sogar ein älterer Messebesucher an das Projekt!

Ein Teil unseres Instruktorenteams betreibt Amateurfunk als Hobby. Da darf die eigene Schulstation natürlich nicht fehlen. Unter HB9JEZ sind wir von Kurzwelle bis VHF und UHF aktiv. Trotz Internetzeitalter und Handyboom übt eine Funkstation auch auf Jugendliche immer noch ihren besonderen Reiz aus. Mit dem Ziel der eigenen Sendelizenz wird ab und zu selbst Telegrafie bei uns gebüffelt.

Reichweite? Radiohorizont? AO-27 dient uns bei diesen Fragen als Lehrobjekt. Wir erklären und demonstrieren den Funkbetrieb über eine (himmlische) Relaisfunkstelle. Packet-Radio! Ein ausgezeichnetes Mittel, um in der Praxis Nachrichtenaustausch, Vernetzung, Protokolle, Mailbox usw. an die Frau bzw. den Mann zu bringen.

Oder die Soundkarten-Programme: Der Computer wird in die Funkstation integriert. Jetzt sind Verbindungskabel notwendig. Ihre Herstellung und die Geräte, die sie verbinden, bilden Lehrstoff noch und noch... Learning by doing in Reinkultur!

Mit dem Gedanken an den Schwerpunkt Telematik im AATiS haben wir uns neuerdings dem Wetter verschrieben. Nachdem die Projektgruppe ausführlich das Praxisheft 9 studiert hatte, entschlossen wir uns zum Aufbau der Wetterstation AS53. Unterstützt von der „Gelben CD“ begann die Arbeit. Der Zusammen-

Kontaktadresse: JugendElektronik-Zentrum, Helvetiastr. 47, CH-9000 St. Gallen. E-Mail: jez.sg@bluewin.ch.

bau bereitete viel Spaß und erweiterte unseren Erfahrungsschatz mit vielen interessanten Erkenntnissen.

Die Wetterstation kann schon bald in Betrieb genommen werden; weiteres Ziel ist eine vollautomatische WXBOX, die die Wetterdaten von St. Gallen allen interessierten Funkamateuren über das Packet-Netz im Rahmen des AATiS-Projektes WxNET/Telematik zur Verfügung stellt. Für Tips und Unterstützung sind wir sehr dankbar.

Vielleicht haben wir mit diesem Text auch Ihr Interesse geweckt und können Sie bald als Freunde zählen. Wir würden uns darüber sehr freuen!

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage <http://www.jez.ch>. Surfen Sie doch einmal vorbei! Schon jetzt besten Dank für Ihren Besuch.

Franz Sigg, HB9ASF

Sat-QTC


Bearbeiter: Frank Sperber
DL6DBN@DB0SGL
E-Mail: dl6dbn@amsat.org
Ypernstraße 174, 57072 Siegen

■ Phase 3-D erfolgreich gestartet

Am 16.11., um 0107 UTC, erfolgte ein Bilderbuchstart von Kourou aus. 43 min später wurde AMSAT-Phase 3-D mit seinen drei Begleitern OAS-1R, STRV 1C und 1D erfolgreich ausgesetzt. Leider meldete sich P3-D nicht einige Zeit später, wie erwartet, auf 70 cm mit seiner Telemetrie. Nach banger Stunden konnte die englische Kommandostation G3RUH dann um 0930 UTC während der Hörbarkeit in Europa den zweiten Bordrechner und die Bake auf 2 m (145,898 MHz) aktivieren.

Die ersten Telemetriedaten besagen, daß P3-D in gutem Zustand ist. In den nächsten Wochen folgen ausgiebige Tests und erste Bahnmanöver. Die Freigabe für den QSO-Betrieb wird von den Kommandostationen über Internet, Packet-Radio und die Satellitenbaken bekanntgegeben. Sollten die Transponder dennoch in Betrieb sein, so dient das den Laufzeitmessungen der Kommandostationen, die über die gesamte Erde verteilt sind, um aktuelle Keplerelemente für den Satelliten zu bestimmen.

Nach einer zweimonatigen Startkampagne unter Leitung von AMSAT-DL-Vizepräsident Peter Gültow, DB2OS, konnte Phase 3-D Ende Oktober nach allen erforderlichen Tests auf die Spitze der Trägerrakete montiert werden. Auf der Homepage der AMSAT-DL (www.amsat.org) findet man mittlerweile auch die Spezifikationen zu den Telemetrieaussendungen. Es gibt zudem eine Dekodiersoftware für

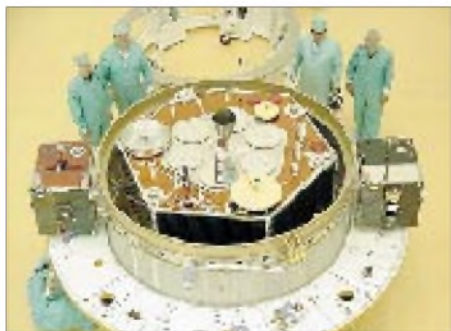

Phase 3-D ist startklar. Links und rechts neben dem Satelliten STRV 1C und 1D.

den PC. Allerdings benötigt man zusätzlich einen 400-bps-PSK-Demodulator, wie er in die Systeme DSP-2232, DSP-12, DSP-93, DSP-56002EVM implementierbar ist. In Europa sehr gut verfügbar und mit Standard-ICs bestückt, ist der Demodulator von James Miller, G3RUH. Bezugsquellen zu Software und Geräten sind in Spezifikationen genannt.

■ TiungSat-1 für Betrieb freigegeben

Nachdem alle Vorbereitungen für die Betriebsaufnahme von TiungSat erfolgreich verliefen, wurde er nun für den allgemeinen Betrieb freigegeben. Die Uplinkfrequenzen mit 9k6 FSK sind 145,850 MHz und 145,925 MHz. Downlink ist auf 437,325 MHz.



Nur noch Sekunden bis zum Abheben: Die Ariane-5 mit Phase 3-D beim spektakulären Nachtstart.

Derzeit wird noch mit 9k6 gesendet, es soll aber bald auf 38k4 umgeschaltet werden. Nur mit der höheren Datenrate läßt sich eine ausreichende Zahl von Bildern der hochauflösenden Kameras zur Erde herunterladen. Die Hauptaufgabe des Satelliten ist die Erdbeobachtung, weshalb der Datenaustausch für Bodenstationen eingeschränkt wurde.

■ SaudiSat noch in der Testphase

Die beiden SaudiSats, die gemeinsam mit TiungSat gestartet wurden, befinden sich noch in der Testphase mit Softwareuploads. Eine allgemeine Betriebsfreigabe der in Mode-J arbeitenden Digitalsatelliten ist noch nicht erfolgt.

■ RS-12/13 in Mode KT

RS-12/13 arbeitet nun im Mode KT. Der Satellit empfängt die Signale von der Erde auf 15 m (21,26 bis 21,30 MHz) und sendet sie auf 10 und 2 m aus. Die Signale auf 2 m sind zwischen 145,86 und 145,90 MHz in guter Qualität zu hören.

■ ISS: Grünes Licht für Amateurfunk

Nach Informationen von RU3AX aus dem Sternenstädtchen bei Moskau hat der Amateurfunkverkehr mit der Internationalen Raumstation ISS begonnen. Am 13.11. um 0617 UTC ging die ISS „on Air“. Während der ersten Periode arbeitete von Bord der ISS Sergej Krikalov, U5MIR, mit Musa Manarov, U2MIR, seinem engen Freund und Mitbegründer des Amateurfunkdienstes auf der Mir.

Beim zweiten Überflug war Jurij Gidzenko am Mikrofon. Er besitzt noch kein eigenes Rufzeichen und benutzte das (russische) Kollektiv-Rufzeichen der Raumstation, RZ3DZR.

Teilnehmer der ersten Amateurfunkverbindung mit der Raumstation ISS am Boden waren an der Klubstation des Raumfahrtzentrums RK3DZB Sergej Samburov, RV3DR (Chef von R3K) und Vladimir Zagainov, UA3DKR (Chef von RK3DZB). Außerdem sprach Michail Tjurin RZ3FT, das Double von Krigalov für diesen Flug und offizielles Mitglied der 3. ISS-Besatzung, mit der Raumstation.

Ziel dieser ersten Amateurfunkverbindung war die Überprüfung des Equipments. Nun wird noch der Check der Paket-Radio-Ausrüstung erfolgen. Am Abend des selben Tages sollten auch die ersten Funkverbindungen mit Funkamateuren der USA erfolgen.

(Ro,f Rahne, DL6ZFG)

Folgende Betriebsfrequenzen wurden festgelegt: Downlink Sprache und Daten: 145,800 MHz (weltweit); Uplink Daten: 145,990 MHz (weltweit); Uplink Sprache: 145,200 MHz (IARU Region 1, also auch Europa); Uplink Sprache: 144,490 MHz (Regionen 2 und 3).

SWL-QTC

Bearbeiter: Andreas Wellmann
DL7UAW@DB0GR
E-Mail: Andreas.Wellmann@t-online.de
Angerburger Allee 55, 14055 Berlin

■ Informationen für SWLs

Auf der Homepage des DARC e.V. wurde im Bereich Ausbildung, Jugendarbeit und Weiterbildung eine spezielle Informationsseite für Kurzwellenhörer eingerichtet. Unter <http://www.darc.de/referate/ajw/> finden sich dort Tips und Hinweise zur Hörertätigkeit. Auch Ihre persönlichen Erfahrungen sind gefragt und könnten dort zur Bereicherung dieses Internetangebotes für Hörer beitragen.

■ Contest-Termine

Der Contestkalender ist auch für den Monat Dezember gut gefüllt. Ich möchte nur auf zwei Wettbewerbe verweisen, die vielleicht den einen oder anderen Hörer zum Mitmachen verleiten könnten:

Da wäre der ARRL-10-m-Contest vom 9.12., 0000 UTC, bis 10.12., 2400 UTC. Er findet gleichzeitig in CW und SSB statt.

Wer die langen Wellen bevorzugt, sollte sich den ARRL-160-m-Contest, der vom 1.12., 2200 UTC, bis 3.12., 1600 UTC in CW stattfindet, vornehmen.

■ Radio Österreich International

Zum Thema „Weiterführung der Sendung DX-Telegramm“ führte Radio Österreich International vor einigen Wochen eine Hörerumfrage durch. Sowohl per Internet als auch über die klassischen Nachrichtenwege hatten die Hörer Gelegenheit, über dieses Thema abzustimmen. Mehr als 600 von ihnen nahmen die Möglichkeit zur Meinungsäußerung wahr. In der Sendung Intermedia Nr. 186 wurde das Ergebnis der Umfrage präsentiert: Das „DX-Telegramm“ bleibt weiterhin bestehen und wird einschließlich der Funkwetterprognose während der Wintersendeperiode im Anschluß an die Sendung „Intermedia“ ausgestrahlt. „Intermedia“ ist auf folgenden Frequenzen zu empfangen:

Tag	UTC	kHz
Freitag	1900	5945; 6155
Freitag	1930	1476
Samstag	2000	261; 5945; 6155
Sonntag	1630	5945; 6155

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2001.

UKW-QTC

Magic Band, Topliste, Conteste:

Dipl.-Ing. Peter John, DL7YS

Am Fort 6, 13591 Berlin

DL7YS@DB0SPR

Aktuelles, Aurora, MS, EME:

Wolfgang Bedrich, DL1UU

Mühlenstr. 31, 13187 Berlin

E-Mail: dl1uu@aol.com

DL1UU@DB0BLO

■ Aurora-E

Der 6.11.00 sorgte für ein weiteres, fast einmaliges Highlight bezüglich der Ausbreitungsphänomene speziell auf 2 m! Es begann nachmittags mit einer „normalen“ Aurora, nachdem ab 0930 UTC ein immens dichter Teilchenstrom (CME) die Erdmagnetik beeinflusste. Später wurde das Magnetfeld derart „aufgeheizt“, so daß sich größere Reflexionszonen, wie bei Sporadic-E bekannt, ausbilden konnten. Die sorgten dafür, daß südeuropäische Stationen mit Nordskandinavien in Kontakt kamen, und Westeuropäer fast bis Moskau funken konnten. Der Reflexionsbereich ging von 330 bis 90°. Bei großen Feldstärken gelangen Verbindungen bis weit über die 2000-km-Marke, z.B. als SM2CEW (KP15) mit etlichen 9A-Stationen arbeitete!




Einige spektakuläre Verbindungen während der Aurora-E am 6.11. auf dem 2-m-Band

Auf dem 6-m-Band bot sich ein ähnliches Bild: Speziell in Mittel- und Nordeuropa wurde kreuz und quer gefunkt. Zudem sorgten die Bakensignale von OX3SIX und JW7SIX für Aufregung, leider gab es von dort keine Aktivitäten.

■ Leoniden

Der Leonidenschauer sorgte in diesem Jahr vor allem in der Nacht vom 17. zum 18.11. für viel Betrieb auf 2 und 6 m. Die Reflexionsraten waren am 18.11. zwischen 0200 und 0400 UTC, als die Erde der 1733 vom Kometen Tempel-Tuttle erzeugten Staubwolke nahekam, mit bis zu 350 Meteoriten pro Stunde am höchsten. Einen zweiten Peak, der allerdings deutlich schwächer ausfiel, gab es dann zwischen 0730 und 0900 UTC, als der Teilchenstrom von 1866 durchquert wurde.

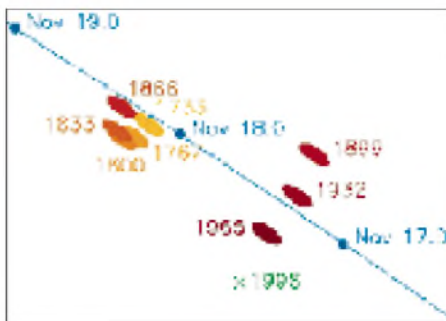Wie immer gab es vor allem um die 144,200 MHz herum ein reges Treiben. Mehrere 1- bis



Zeitlicher Verlauf der Durchquerung einiger größerer Meteoritenstaubwolken, die der Komet Tempel-Tuttle alle 33 Jahre bei seiner Annäherung an die Sonne produziert. (Quelle: SpaceWeather)

2-min-Bursts sorgten für das immer noch übliche Durcheinander in SSB.

Das Angebot an rarem DX war eher mager; für Pile-Ups sorgten 4U11TU, die aber mehr in der Nacht vom 16. zum 17.11. MS-Betrieb machten, und TS7N, von denen in Berlin (mehr als 2000 km entfernt) Bursts von 70 s bei Signalen bis S8 produziert wurden. Per, JX7DFA (IQ500V) war ebenfalls mit von der Partie und testete mit HB9FAP über eine Distanz von 2800 km, wobei letzterer sogar einen Burst aufnehmen konnte.

Auf 6 m prägte sich in den Morgenstunden des 18.11. so etwas wie eine schwache Sporadic-E aus, u.a. konnte man TS7N (Tunesien) über mehrere Stunden konstant mit leisen Signalen aufnehmen.

■ Magic Band

Wie schon im Frühjahr 2000, so zeigte das Magic Band auch im Oktober und November, daß zur Zeit des Sonnenfleckenmaximums fast alles möglich ist. Wenn auch die meisten spektakulären Öffnungen die südeuropäischen 6-m-Kollegen begünstigten, so gibt es auch aus unseren Breiten vieles zu berichten.

Am 12.10. mußte man etwas länger an der Station sitzen, um zwischen 2030 und 2115 UTC XT2OW zu erreichen. Nacheinander tauchten dann LU1MAF (FF57) und als echter Exote C56/G3SEM auf dem sonst toten Band auf. Drei Tage später war bereits ab 0700 UTC Betrieb. VK6JQ (PH12), TR0A und XT2OW be-

völkerten das Band, während in Europa E_s-Bedingungen herrschten! Das führte zu den bekannten chaotischen Zuständen auf dem Magic Band, da es immer noch OM's gibt, die die DX-Fenster für innereuropäische QSOs nutzen. SP3RNZ verzweifelte an VK6JQ, der ihn trotz eines 59-Signals nicht aufnehmen konnte. VK4FNQ fertigte dutzende G- und F-Stationen in SSB auf 50,135 MHz ab. DL3RBH und weitere süddeutsche DXer freuten sich über XT2OW im Log. Gegen Mittag tauchte ET3VSC (KJ99) auf, und die ersten QSOs (in FM auf 50,350 MHz) zwischen VU2MKP und VR2XMT wurden gemeldet. Am 16.10. öffnete sich das Band nach Fernost und Afrika. Diesmal langten VR2LC und VR2XMT nach Europa, und aus dem afrikanischen Raum mischten J28FF, 7Q7RM und ST2SA mit.

So richtig in sich hatten es die beiden letzten Oktoberwochen. Am 20.10. öffnete sich für ganz Europa die Nordstrecke nach Japan (JM1KMQ, JA1BK/6, JH7MSB, JH4IFF, JR6WXY, JA6QGG), dazu kam noch 8Q7QQ, TR8LA, 5C8M (IM64) sowie ein Schwarm ZS6-Stationen. Der 27.10. bietet ebenfalls ein reiches Angebot, das auch in DL genutzt werden kann: 9E1S, 9E1C, XU7AB, DU1/GM4COK und 9M2TO. Am 28.10. eines der seltenen F₂-Ereignisse auf der Nordstrecke. DG2TOM (JO62) hört VE1PZ (FN85) und VO1PJN (GN38) mit kräftigen Signalen, aber es ist kein Durchkommen.

Der 31.10. verdient sicher eine besondere Erwähnung im 6-m-DX-Kalender. Ab 0700 UTC ist das Band geöffnet, und diesmal bekommen auch die DLs reichlich vom DX-Kuchen ab. A45ZN ist ebenso wieder mit von der Partie wie VR2LC (OL72), DJ3TF (JN59) und DL6AMI (JO50) melden QSOs mit VK2QF, und DL3DXX (JO61) loggt JH0BBE. Auch DK2EA und DL6UCW (JO71) sind auf der Frequenz. DL3DXX erwischt JA3IW in CW, und in 9A und S5 tauchen DU3NXE und DU1/GM4CIK auf. Gegen Mittag loggen u.a. DL8PM und DL6AMI ein QSO mit J28FF (LK11). Am Nachmittag taucht E30TA auf, der QSO-Serien nach PA, G, ON und DL fährt. Der 4. und 5.11. glänzen mit UN6P (MO60), EY8MM (MM48), UN7QX (MN83) sowie 9M6CTT (teilweise mit S9!). Am 9.11. (0700 UTC) meldet V73AT (RJ38) im Cluster, daß er die Bake UU5SIX aufnehmen kann. Wenig später kommt er mit OK1KT (JO60) ins QSO.

■ Six-Informationen

Vom 10. bis 22.12. funkt VK2GJH als C21JH von Nauru. – Eine amerikanische Gruppe ist vom 5. bis 12.12. unter FS/W2JJ QRV. – VU2ZAP und VU2MKP sind „gerastert“ auf 50,350 MHz in FM aktiv. – Noch bis zum 3.12. ist 9M6AAC (OH1NOA) QRV.

■ FA-Topliste

Die nächste Topliste erscheint im Heft 2/2000. Bitte senden Sie die Anzahl der von Ihnen gearbeiteten Locator-Mittelfelder unter Angabe der erreichten DXCC-Gebiete sowie des jeweiligen ODX an die im Kopf des QTC angegebene Adresse von DL7YS. Es müssen keine QSLs vorgelegt werden. Berücksichtigt werden alle Bänder von 6 m bis 24 GHz. Ein-sendeschluß ist der 6.1.01.



Die 2 x 7-Element-Yagis für 2 m von TS7N auf der Insel Kerkennah (JM54NQ). www.qsl.net/TS7N

Funkurlaub in Irland

Irland ist ein schönes Urlaubsland! Zu diesem Schluß kamen meine Frau und auch ich. Natürlich sollte auch in diesem Jahr die Ausrüstung für 2-m-Meteoscatter mit dabei sein. Der Südwesten der Insel war das Reiseziel, und ein Ferienhaus auf der Dingle-Halbinsel fand sich schnell im Internet.

Am 16.9.00 war die Fähre ab Roscoff in Frankreich gebucht. Der Kurs führte nach Rosslare und ging mitten durch die Wasserfelder IO60 und IO61. Eine Nachfrage auf der „Bridge“ nach einer Funkerlaubnis führte sehr unkompliziert zum positiven Ergebnis (Dank an „Irish Ferries“!), und da ich das Schiff vom vergangenen Jahr her kannte, war der Antennenstandort auch schnell gefunden: Auf dem 11. Deck gibt es eine Aussichtsplattform zwischen Brücke und Schornstein. Nun war Tempo angesagt, denn nach dem Auslaufen ist ein Erreichen des Fahrzeugs auf der Fähre unmöglich: Was man nicht mithat, ist nicht mehr zu beschaffen! Alle faßten mit an, um Transceiver, 70-Ah-Akku, Leistungsendstufe, Antenne und diverses Zubehör ganz nach oben zu bringen. Nachts gegen 2 Uhr Ortszeit war es dann soweit. IO60 stand im Display des GPS, die Lichter von „Lands-end“ waren Steuerbord-Achteraus noch zu sehen, als DH7FB seine komplette Ausrüstung auf dem Deck installierte und im Schneidersitz vor seinem FT-736 hockte.

CQ DH7FB/mm ging mit 2000 lpm hinaus. Drei MS-QSOs und ein Tropo-QSO waren nach reichlich einer Stunde komplett. Der Akku hätte noch für weitere drei Stunden Leben in sich gehabt, als es anfang zu regnen. Beschleunigter Abbau war angesagt, was ebenso wie der Aufbau im Dunkeln nur mit einiger Übung ohne größere Schäden zu erledigen ist.

„Auf nach Dingle!“ war die Parole. Irlands Straßen geben nur eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 km/h her, so daß die Reise immer länger dauert, als man hofft. Auch die Tatsache, daß alle Fahrzeuge auf der „falschen“ Seite (links) fahren, trägt nicht zur Vereinfachung bei... Irisches Wetter (es ist nur ein „wenig feucht“ – der Regen fällt senkrecht!) und die Berge der Dingle-Halbinsel sorgten für wenig Überschwenglichkeit bei der Anreise.

Dafür entschädigte das Ferienhaus. Ein kleiner Ort, Ferritas Cove (IO42SE), bot ein malerisches Umfeld, das Haus steht auf einer Klippe etwa 50 m über dem 500 m entfernten Atlantik. Viel weiter westlich dürfte kaum ein Gebäude auf dem europäischen Festlandsockel liegen.

Vorab war via Internet und Packet-Radio für den kommenden Morgen MS-Randombetrieb auf 2 m aus IO42 angekündigt. Dagegen sprach vor Ort, daß der Aufbau der Antenne im Dunkeln und bei Regen („a little bit wet“) kaum möglich war. Eine provisorische Lösung mit nur einer Antenne auf dem Auto-Standfuß war schließlich doch gefunden, und so konnte am 18.9. um 0400 UTC gestartet werden.

Die Reflexionen waren nicht allzulaut und langandauernd, Hauptgrund waren sicher die Berge von 700 bis 800 m Höhe in nur etwa 5 km Entfernung. Am Vormittag (ohne Regen!)



Der Standort in IO41 mit OP vor dem Mobilshack

dann der „richtige“ Antennenaufbau mit zwei übereinander gestockten Antennen am Mobilmast. Die zum Teil heftigen Winde machten auch eine Abspannung aus armer Wäscheleine notwendig. So hielt der Mast auch einem ausgewachsenen Sturm am 27.9. stand.

CQ EI/DH7FB gab es nun jeden Morgen zwischen 0400 und 0800 UTC sowie abends ab 1900 UTC bis zum 28.9., wenn die Reflexionen mitspielten. Der September ist nicht unbedingt ein Monat mit sehr vielen „Steinen“, und IO42 ist aufgrund seiner geografischen Lage nicht leicht zu „befunkeln“. Manch Operator vor dem heimischen Transceiver hat sich wohl auf 144,148 MHz „die Ohren aus dem Kopf gehört“. Trotz dieser Widrigkeiten standen am Ende 42 komplette MS-QSOs im Log.



DH7FB/mm inmitten des provisorischen Shacks in IO61 auf der Fähre „Normandie“.

In der funkfreen Zeit wurde Irland erkundet. Wie gesagt, ein wundervolles Urlaubsland. Viele Sehenswürdigkeiten, sehr schöne Natur und ein mildes Klima. Palmen als Vorgartenschmuck auf der geografischen Breite von Berlin – auch eine neue Erfahrung, die man dort macht.

Eine besondere Attraktion ist der „Ring of Kerry“, eine Straße rund um den südwestlichsten Teil der Insel. Die zerklüfteten Steilküsten, die einmalige Vegetation und die natürliche Schönheit der Landschaft machen die Tour zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Mitten in diesem Ring liegt IO41. Ein Mobil-einsatz war von hier aus auch geplant, aber zunächst mußte ein Standort gefunden werden. Zusammen mit Sohn Robert, DD6URB, fanden wir einen netten Platz an einem verlassenen Gehöft auf einem Osthang, ideal für die geplante Funkrichtung. Am 24.9. dann die Anfahrt am frühen Morgen und der Schreck: Der Bauer hatte sein Auto so auf dem Feldweg geparkt, daß ein Passieren unmöglich war. Was tun? Standortsuche in völliger Dunkelheit? Unmöglich! Geduld also bis zum Morgengrauen und dann neue Suche. Eine Wegkreuzung auf einem Hügel bot schließlich günstige Abstrahlverhältnisse, und IO41VW konnte mit fast drei Stunden Verspätung doch noch aktiviert werden. Sehr schöne Bursts entschädigten für die vielen Mühen. Der aus einem Generator gepufferte Akku hielt über sieben Stunden Meteoscatter-Dauerbetrieb mit der 300-W-Endstufe durch – auch eine feine Leistung!

An diesem Tage meinte es sogar das Wetter gut: Sonnenschein den ganzen Tag. 14 komplette MS-QSOs per Random im ausgewachsenen Pile-Up waren der Lohn.

Viel zu schnell waren die schönen Tage in Irland vorbei, und die Rückfahrt wollte vorbereitet sein. Erneut fuhr die Fähre durch IO61 und IO60. Diesmal sollte IO61 aktiviert werden. Die Nachfrage auf dem Schiff ergab wieder ein



Das QTH in IO42 (gelb) hinter den Bergen...

„go“, und IO61 erreichten wir schon zwei Stunden nach dem Auslaufen, es war also noch hell. Der Aufbau war ja oft geprobt, so daß es pünktlich 1700 UTC am 30.9. losgehen konnte.

Einige Passagiere zeigten großes Interesse am Geschehen, nur manchmal glaubte ich ein mitleidiges Lächeln gesehen zu haben, als ich erklärte, mit Deutschland funken zu wollen. „Ich hab doch ein Handy“, war ein Argument, daß ich mit „Augenverdrehen“ quittierte...

Nur unter Deck vor dem Fernseher verging das Lächeln: Das Gerät zeigte regelmäßig nicht die Olympiaübertragung, sondern ein Linienmuster. DH7FB/mm machte massives TVI! Das aufgeregte Schalten an der Fernbedienung durch eine Stewardess führte nur scheinbar zum Erfolg... Nach 1,5 h Betrieb dann das Aus, wieder eine Regenwolke! Immerhin vier vollendete MS-Verbindungen auf der „Normandie“, da konnte das Guinness am Abend in der Schiffsbar gut schmecken.

Irland, das Paradies für funkende Großstädter. Wer etwas anderes möchte als den üblichen Badeurlaub, dem sei die grüne Insel ans Herz gelegt. Für den Abend sind Pubbesuche zu empfehlen und ein Schluck irischen Whiskey. „Black Bush is the best“, eine Empfehlung eines Pubbesitzers, er hatte nicht unrecht!

Frank Bosse, DH7FB

Costa Rica – ohne Murphy

Dipl.-Ing. Hannes Schmidt, DL3NM

Eigentlich waren 20 Urlaubstage für eine DL-Team-Operation nach BY0 (Zone 23) geplant, die dann aus Gründen, die nicht bei uns DLs lagen, gestrichen werden mußte. Wohin nun zum Funken? Geplant wurde eine DXpedition plus Urlaub nach Costa Rica. Ich funkte im Mai 2000 als DL3NM/TI6 und DL3NM/TI2, und es wurde ein schönes Erlebnis.

■ Wohin und wie ?

Nach Mittelamerika sollte es gehen, so kam Costa Rica in die engere Wahl. Obwohl es kein gesuchtes DXCC-Gebiet ist, versprach es doch für Funken und Urlaub interessant zu werden. In unserem Costa Rica-Reiseführer bot sich dessen Autor auch als Spezialreiseveranstalter an, der wurde nun um Auskunft für ein geeignetes QTH gefragt. Nach seiner Empfehlung kam die von einer österreichischen Besitzerin



geführte Alby-Lodge in Cahuita (Provinz Limon) in Frage. Limon ist mit TI6 ein nicht häufiger Präfix, und daß es sich noch um die Karibik-Seite des Landes mit einmaligen „Postkarten-Sandstränden“ handelte, war ein schöner Nebenaspekt. Daß im Unterschied zu den normalen Reisebüros Spezialveranstalter die Hotelanlagen und Vermieter ganz genau kennen, sollten wir später noch erleben.

■ Flug und Gepäck

Wie immer steht vor dem Packen die Frage: was muß mit und wie verteilen aufs Fluggepäck? Die bekannten 10-m-Angelruten und längsten Teile der Vertikal, wie der HF9V, haben eine Transportlänge von 1,25 m und sind in keinem Koffer unterzubringen. Dazu diente das altbewährte Golfbag (wie bei S79NEO und S21XX benutzt). Vollgestopft mit Aluminiumrohren und Spulen der Antenne, Radials, Angelruten, Dipolen und Abspannseilen, Schuhen und Kleinmaterial usw. kostet es als angemeldetes Sportgepäck je nach Fluggesellschaft entweder nichts oder maximal 60 DM.

Unbedingt ins Handgepäck müssen bei mir der 100-W-Transceiver, das Schaltnetzteil, diverse Verbindungskabel, 33 m Koaxialkabel und eine Drahtantenne. Das Notebook ist sowieso im Handgepäck dabei. Das paßt alles in einen dieser kleinen Rollkoffer, die man als Bordcase kaufen kann und die derzeit überall auf den Flughäfen als Handgepäck durchgehen und gerade noch in das Gepäckfach im Flieger passen. Beim Verteilen der Funkutensilien auf die verschiedenen Gepäckstücke denke ich immer an den Fall, daß aufgegebenes Gepäck mal eben

später, viel später oder auch gar nicht am Zielort ankommt. Wenn das gerade mir passiert, womit will ich dann QRV werden?

Geflogen sind wir dann am 27.4.00 mit einem Linienflug über Mexiko nach San Jose.

■ Durchgangsstation San Jose

Wir erreichten San Jose am 28.4. mittags. Dort hatten wir vorab eine Übernachtung gebucht, um am Samstag gleich weiter Richtung Limon zu fahren.

Es blieb an diesem Freitag gerade noch Zeit, um die Lizenzbehörde aufzusuchen, bevor sie vor dem Wochenende schloß. Ich hatte den Lizenzantrag in spanischer Sprache mit Kopie von Lizenz, Paß und Ticket dabei. Laut den Bestimmungen und wie es auch auf der Lizenz steht, muß man in Costa Rica das TI6 hinten an das eigene Rufzeichen anhängen. Die Licencia de Radioaficionado gilt 30 Tage ab Ausstellung und ist kostenlos.

■ Ankunft am QTH

So erreichten wir die Alby-Lodge in Cahuita am 29.4. am späten Nachmittag. Ein kurzes Gespräch mit Yvonne, der Vermieterin, gab Klarheit: Man wußte vom Funken, von den Antennen, und wir wären derzeit auch die einzigen Gäste. Wir hatten die freie Auswahl, welche der vier Hütten wir nehmen wollten und genügend Platz für alle geplanten Antennen inklusive der Möglichkeit, eine Beverage-Antenne zu ziehen.

Die netten Holzhäuschen mit Veranda standen auf Stelzen, wegen der Krabben, die es überall im Garten zahlreich gab. Der Cahuita-Nationalpark grenzt unmittelbar an den Zaun der Alby-Lodge! Natur und Urwald pur, meine Frau war begeistert.

Als legitime Besucher vom Nationalpark nebenan war zur selben Zeit eine Brüllaffenfamilie auf den Bäumen zu sehen. Und sie sollten



Bei der Lizenzbehörde, mit der Lizenz in der Hand

uns in den folgenden Tagen fast immer morgens gegen 5 Uhr wecken.

■ QRV, Funkbetrieb, Tagesablauf

Dem aber momentan wenig Beachtung schenkend, wurden sofort die 41-m-Window im Garten ausgelegt und die besten Abspannpunkte

gesucht. Eine prima Hilfe war Bob, der Lebensgefährte von Yvonne. Er hatte tatsächlich eine kleine Armbrust zur Hand, mit der er die Angelschnur sehr zielgenau über die festgelegten Baumwipfel schoß.

Abspannen war danach nur Minutensache, und am SWR gab es sowieso nichts zu richten; ich war als DL3NM/TI6 am 29.4. QRV. W3CV kam als erster Anrufer und gleich darauf stand mit DL4FDM um 0236 UTC auf 40 m auch der erste Europäer im Log. Toller Andrang, im Nu



Der Garten der Alby-Lodge in Cahuita

waren auf 40 m etwa 150 Europäer geloggt. Ich kam nicht mehr weg vom Transceiver und blieb QRV, bis drei Stunden später auch das 30-m-Band (0600 UTC) schloß.

Die Butternut (HF9V) wurde tags darauf aufgebaut. Beste Grund-Leitfähigkeit war durch einen sehr hohen Grundwasserspiegel gewährleistet. An der Windom-Antenne hatte ich meine wahre Freude. Sie war an beiden Enden etwa 30 m hoch aufgehängt, aus Europa bekam ich beim Rapport meist eine S-Stufe mehr als mit der HF9V. Da der Garten genug Platz bot, spannte ich auch eine fast 300 m lange Beverage-Antenne in Ost-West-Richtung, um auch auf 160 bzw. 80 m empfangsmäßig gerüstet zu sein. Es klingt unglaublich, aber bei dieser Gelegenheit wurde der zufällig über einem Krabbenloch liegende Antennendraht als Beute in das Loch gezogen. Ganz einfach, dachte ich, da läßt sich ja wohl Draht plus Krabbe leicht herausziehen. Ich hatte aber keine Chance, nach einer halben Minute war klar, die Krabbe hat Zeit, hält und sitzt fest. Also die 80 cm abgeschnitten, geopfert und den Draht wieder verbunden.

Leider gab es noch ein kleines Technikproblem: Das RTTY-Modem hatte den Transport nicht schadlos überstanden, einige Jumper lagen lose im Gehäuse. Sie wurden wieder an den richtigen Stellen (waren markiert) eingesetzt. Jedoch hatte die Hardware irgendwie Schaden genommen. Das PK232 war trotz vieler Versuche und einwandfreier Verbindungskabel absolut nicht zum Laufen zu bringen. Somit konnte RTTY leider nicht angeboten werden. Wie ging das mit den Pile-Ups? Sehr beeindruckend, wie Europäer und Japaner kamen, sobald man irgendwo im Cluster stand. Fast nie waren die Rufer abzuarbeiten. Eher gingen die Bänder zu, oder ich hatte die Station abzuschalten, um für zwei Stunden mit zum Abendessen zu gehen bzw. weil wir eingeladen waren.

Selbst beim 20-m-Betrieb, der nur dazu diente, um weiter zu funken, wenn 30 und 40 m nicht mehr gingen, ließen die Pile-Ups so schnell nicht nach. Das 80-m-Band war kaum offen, so

kamen dort nur 39 QSOs nach Europa zustande, obwohl ich jeden Tag um 0400 UTC CQ rief. 160 m zeigte sich unbrauchbar, nicht einmal USA war zu hören. Aber das konnte nicht verwundern, es war zu spät im Jahr.

Der Funkbetrieb begann nach lokaler Zeit nachmittags ab 16.30 Uhr nach dem „Urlaubs-Tagesprogramm“ auf 30 m nach Europa, um ein bis zwei Stunden später auf 40 m zu wechseln. Auf diesen beiden Bändern blieb ich solange wie möglich. 17 m kam danach dran. Nach jeweils 7 bis 8 Stunden am Gerät waren kaum noch QSO-Raten zu erzielen. 12 m wurde vorwiegend morgens bedient.

Unsere Hütte war mit Palmblättern gedeckt und nach außen ziemlich offen. Ab 17 Uhr kamen die Mücken. Sie waren kein Problem, Autan half wirklich. Moskitonetze hingen über den Betten, und ich trug trotz nächtlicher 25 °C beim Funken meine Regenkleidung, da sticht nix durch. Die Netzspannung in Costa Rica beträgt 110 V, die üblichen Stromabschaltungen blieben nahezu aus, die Unterbrechungen dauerten immer nur einige Minuten oder Sekunden. Nur wenige QSOs fielen diesen Abschaltungen zum Opfer.

Überrascht hat mich, daß viele Stationen aus Nachbarländern wie W, VE, CO und PY anriefen. Die bisher eingegangenen QSLs bestätigten es: Nach den Bemerkungen auf den Karten sind es fehlende QSLs und nötige Bandpunkte auf den WARC-Bändern sowie 40 m, weniger der Hinweis auf den TI6-Präfix oder „new one“. Vermutlich, weil für Mitte Mai die TE6U-Aktivität auf Uvita Island (NA-155) angekündigt war, wurde ich auch öfter nach einer vermeintlichen IOTA-Nummer gefragt. Das vielleicht interessanteste QSO war, als mich FO0CLA auf 17 m anrief. So füllte sich schnell das Log mit der Aussicht, die beabsichtigten 6000 QSOs sicher zu schaffen.

Schlaf konnte man nach zwei Varianten haben: Die Methode „Frühaufstehen“, wenn man gegen 5 Uhr vom Gesang etwa 20 verschiedener Vogelarten und gleichzeitig von der schon erwähnten Brüllaffensippe lautstark geweckt wurde. Da war Aufstehen angesagt und mal Reinhören, ob 10 oder 12 m offen waren. Falls die Bedingungen dort schlecht waren, unternahmen wir einen Spaziergang in den Nationalpark, wo man zu dieser Zeit Tiere anschauen kann. Alles fast wie im Zoo, aber ohne Zäune oder Käfige. Die andere Methode, Schlafen und „Spätaufstehen“, ging nur mit vorsorglich gesteckten Ohrenstöpseln ...

Urlaub fand auch statt: Der wunderbare Sandstrand von Cahuita lag nur 50 m entfernt. Im Ort gab es zahlreiche landestypische Restaurants, aus denen Tag und Nacht laute Reggae-Musik tönte. Unsere Wahl in den Restaurants waren meist Fisch (catch of the day) und kreolische Küche, alles zu moderaten Preisen.

Gemeinsames Frühstück, Baden, Schnorcheln, Spaziergänge sowie ein karibischer Nachmittagsdrink ließen sich immer harmonisch mit Funken gegen 17 Uhr vereinbaren. Mitgebrachte Kokosnüsse, die überall herumlagen, waren willkommene Knabbererei. Nachmittags wurde es sehr heiß, bis 33 °C, wenn es nicht regnete. Nach etwa acht Tagen in Cahuita besuchte unser Reiseveranstalter höchstpersönlich die Alby-Lodge. Quasi dienstlich bereiste er zufällig

in dieser Zeit die Provinz Limon für einen Abstecher nach Panama. Wir erfuhren bei einem gemeinsamen Abendessen noch eine Menge mehr über Costa Rica. Ebenso half er uns, unser Restprogramm nach der Abreise von Cahuita terminlich mit den anderen Quartieren umzubuchen.

■ Restprogramm Monteverde

Nach 12 gut gelaufenen Funk- und Faulenz-Tagen in Cahuita und schließlich mit 7073 QSOs im Log wurden am 11.5. morgens die Antennen abgebaut und mit den Geräten für den Heimflug komplett verstaubt. Der Interbus holte uns am Nachmittag ab, und wir fuhren zum vorreservierten Hotel Albergue El Maragnon in Barrio La Trinidad, einem kleinen Ort etwa 20 km westlich von der Hauptstadt San Jose.

Nach einer Übernachtung ging es mit dem öffentlichen Bus von San Jose nach Monteverde (Provinz Puntarenas) in den Ort Santa Elena. Eine abenteuerliche fünfstündige Busfahrt; der Bus hielt mindestens 30 mal. Eine echte Strapaze im Sitzen. Extreme Bergstraßen, Schotterpisten, meist nur so breit wie der Bus selbst. Angekommen, sahen wir die Nebelwälder von Monteverde, ein touristisches Highlight. Die Gegend um den Ort Santa Elena ist ein Dorado der jungen Rucksacktouristen. Hier blieben wir vier Tage und hatten Wanderungen im Nebelwald, Sky-Walk (Wandern auf Hängebrücken über den Baumwipfeln), den Besuch einer Butterfly-Farm und einer Kaffeerösterei sowie Ausruhen auf dem Programm.

Im Ort gab es auch ein Internet-Cafe. Mal sehen, was derzeit so im DX-Cluster steht? Oh ja, etwas Neid kam auf, jeder konnte von zu Hause mit Balkonantenne das von mir noch nie erreichte Bhutan (A5) arbeiten ...

■ Und nochmals Pile-Ups

Zurück in der Albergue Maragnon in Barrio La Trinidad, hatten wir auch mit Frank, dem deutschen Eigentümer, kein Problem. Wir haben die Funkerei nur kurz erklärt – mit Antennen-aufbau und Funken konnte sofort begonnen werden.



Aufbau der Butternut-Vertikalantenne

Die Windom spielte hier ebenfalls gut, hing jedoch notgedrungen nur 6 m über Grund, da keine hohen Bäume vorhanden waren, und in absoluter Hanglage schräg abfallend in Richtung Norden. Europa konnte man trotzdem gut arbeiten, die Pile-Ups ließen zwar etwas nach, es waren nochmals zwei gemütliche Funkabende. DL3NM/TI2 schloß am 18.5.00 um 0019 UTC mit SP8AG auf 30 m und 1119 QSOs das Log. Der Rückflug via USA verlief ohne Probleme, wir waren am 19.5.00 rechtzeitig zurück zu Hause in Lauf, denn tags darauf begann die Flotronica in Nürnberg, und bei uns hatten sich deshalb DL3DXX sowie DL9DRA als Übernachtungsgäste angesagt.

Übrigens konnte ich Bhutan gleich nach der Rückkehr noch auf einem Band ins eigene Log bekommen – Jim, A52JS, sei es gedankt.

■ Resümee

Das Funken war erfolgreich, ein volles Log mit 8000 QSOs sowie einigen 8-Band-QSOs. Und wir haben ein wunderschönes Land gesehen. Was will man mehr?



QSO Nummer 6000 ist im Log!

Den Empfehlungen unseres Reisespezialisten folgend, waren wir ausschließlich bei deutschsprachigen Betreibern von Hotelanlagen untergekommen, was sicher kein Fehler war.

Zum einen sind alle Zusagen eingehalten worden, zum anderen hatten wir auch auf persönliche Sicherheit und sichere Aufbewahrung der nicht billigen Ausrüstung Wert gelegt. Zudem sind meine eigenen Sprachkenntnisse auf das „QSO-Spanisch“ und einige Höflichkeitsfloskeln limitiert gewesen. Doris nahm vor der Reise noch einen viertägigen Spanisch-Kurs, wir wissen nicht, ob das bei einheimischen Vermietern ausgereicht hätte. Dort, wo wir mit den Einheimischen „Ticos“ zusammenkamen, waren sie sehr freundlich und aufgeschlossen.

Für Interessierte und auch spätere DXpeditionen: Costa Rica ist eine Reise wert, nicht nur zum Funken. Besonders für Leute, die ursprüngliche tropische Tier- und Pflanzenwelt unmittelbar sehen wollen, etwas mobil sind und auf besonderen Komfort verzichten.

Mein Lizenzantrag in Spanisch liegt als Muster beim DARC, und der Reiseführer gibt realistisch einen aktuellen Stand bezüglich Aufenthalt im Land. Diesbezüglich bin ich gerne zu Auskünften bereit. Die QSLs waren vom QSL-Shop bereits nach drei Wochen gedruckt, alle direkt erhaltenen QSLs sind Mitte Juni verschickt worden, zur Ham Radio in Friedrichshafen wurden ebenfalls Karten ausgestellt. Alle übers Büro eingehenden Karten werden schnellstmöglich bestätigt.

DX-QTC

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Rolf Thierme
Boschpöler Str. 25, 12683 Berlin
E-Mail: rthieme@metronet.de
PR: DL7VEE@DB0GR

Alle Frequenzen in kHz, alle Zeiten in UTC
 Berichtszeitraum 11.10. bis 12.11.00

■ Conds

Insgesamt gab es gute bis sehr gute Herbstbedingungen mit starken Schwankungen von Tag zu Tag. Eine unruhige Sonne ist für die Zeit eines Sonnenfleckenmaximums typisch. Die höherfrequenten Bänder zeigten sich teilweise hervorragend, die niederfrequenten blieben allgemein schwach.

■ DXpeditionen

Ein reichliches DX-Angebot kennzeichnete die vergangenen Wochen. **K5K** von Kingman Riff, Höhepunkt im Oktober, begann den Betrieb mit etwa vier Tagen Verspätung am 22.10. früh und endete am 30.10. um 1845 UTC. Bei unterschiedlichen Conds und Operatoren ist auch für Europa viel abgefallen, nämlich rund 20 % der insgesamt fast 81 000 QSOs! Gutsausgerüstete DL-Stationen schafften von 80 bis 10 m QSOs! Insgesamt wurden über 2400 Verbindungen mit Deutschland gefahren. Darunter sind gut 1000 verschiedene Stationen einschließlich mehr als 100 Klubstationen (!). Die Europaöffnungen auf den oberen Bändern waren für uns nur kurz, während 20 m doch viele Stunden QSOs mit Europa ermöglichte. Beschämend die mutwilligen Störungen der DX-Rowdys auf der Sendefrequenz.

Jacky, ZL3CW, machte vom 1. bis 11.11. als **ZM8CW** vom raren Kermadec Betrieb und war jeden Tag einige Stunden QRV. Die Bedingungen auf den höherfrequenten Bändern ließen gegenüber den ersten Tagen nach, was jedoch bei dieser nicht so schwierigen Richtung weniger störte. Gut 12000 QSOs wurden geloggt.

Anschließend an ihre Togo-Aktivität (5V7VJ) fuhren DL7DF, DJ7UC, DL7UFR, DL7BO und DL4WK mit der inzwischen noch eingetroffenen 20-m-Vertikal per gechartertem Bus weiter nach Burkina Faso. Nach diversen Polizeikontrollen und Trinkgeldern traf man nach zwei Tagen (die Grenze ist nachts geschlossen) wohlbehalten in einem freundlichen Hotel mit allerdings weicher Stromversorgung ein. **XT2OW** wurde dank guter Bedingungen auf

allen Bändern und der OPs ein super Erfolg. Reichlich 24000 QSOs in 4,5 Tagen sind wahrlich ein Top-Ergebnis. – Sigi war dann Anfang November schon wieder als **3B8/DL7DF** (zur Erholung) in der Luft. Tom, DL7BO, mußte leider aus QRL-Gründen kurzfristig absagen. Trotz großen Aufwands mit Vertikalantenne waren die Bedingungen auf 160 und 80 m extrem schlecht und erlaubten nur vereinzelte DX-QSOs.

I6BQI war als **ZK1BQI** täglich gegen 1700 UTC auf 28,020 MHz und verhalf vielen Europäern dank guter Conds zum ersten „South Cook“ auf 10 m. Danach funkte er als **A35BQ**. – **A35YL** (DL7AFS) und **A35ZG** (DJ7ZG) kamen auf 10 m seltener als von YJ durch. 20 und 17 m waren die besten Bänder. Auch von



Tonga konnte Lothar oft in RTTY gehört werden. – KM9D tauchte als **A35MO** auf. QSL via OM2SA.

ZK1NJC (CW) und **ZK1NDK** (SSB) von Nordcook kamen als Höhepunkt jeden Abend gut auf 10 m nach DL durch. Leider blieben beim starken Pile-Up etliche auf der Strecke. – Die Japaner unter **FO0ELY** und **FO0TOH** funkten fünf Tage von den Marquesas und hatten wenig Interesse an Europa. – **SP9FIH** und **SQ9LR** arbeiteten fleißig in SSB und RTTY als **FO0WEG** von den Australis und konnten viele Europäer auf den höherfrequenten Bändern beglücken. Ab 5.11. erschienen sie einige Tage unter **FO0POM** von den Marquesas. Hier spielten die Conds nicht mehr mit, und nur wenige Europäer kamen ins Log. QSLs via SP9FIH.

KH6ND/KH5 fuhr vor und nach K5K auch einige wenige RTTY-QSOs von Palmyra. – **E30TA** durch DF4RD und DL5NAM produzierte exzellente Signale auf den Bändern. CW wurde allerdings relativ wenig gemacht; SSB und RTTY dafür häufig. Auch Nordamerika bedachte man gut. Etwa 25000 QSOs wurden getätigt. – Die Bhutan-DXpedition der Japaner war auf allen Bändern fleißig. Einige Europäer konnten sie mit Glück auf 160 m erreichen.

5T5U war wieder wie im Vorjahr durch eine japanische Gruppe aus Mauretanien QRV. Das Pile-Up besonders in R1TY war extrem stark. Bei einem Abstecher wurde auch als **S07U** von West-Sahara gefunkt. Für beide Aktivitäten gehen die QSLs direkt an JA1UT.

Mönch Apollo erschien als **SY2A** auf 10 m in SSB und auf 20 m in RTTY. QSL nur direkt. – **D44CF** war eine Aktion von OPs aus EA8 und SM. QSL via Heimatrufzeichen bzw. EA8URL. Der WWDX SSB-Contest brachte zahlreiche Aktivierungen semirarer DXCC-Gebiete mit sich, die für viel Wirbel auf den Kurzwellenfrequenzen sorgten. Die Bedingungen waren am ersten Contesttag phantastisch und gingen am zweiten Tag etwas zurück. Besonders auf 10 m kamen viele Pazifikstationen durch. **CN8WW** (Multi-Multi-Station) fuhr allein auf diesem Band etwa 7000 QSOs!

■ Kurzinformationen

Die Abreise von **VK0MM** von Macquarie hat sich auf den 17.12. verschoben. Alan funkt nur auf 20 m in CW und SSB und auf 30 m in CW. Die QSL-Information wird erst Ende des Jahres bekanntgegeben. – **EZ8CQ** will in Kürze auf 160 m und in RTTY QRV werden. QSL via I2JSB. – Für die nächsten 16 Monate ist **TT8DX** von 80 bis 6 m in SSB aktiv. Die QSL

■ Bandmeldungen im Berichtszeitraum

160 m		K1HP/KH2	18084 1340
JX7DFA	1828 2010	XU7ABL	18125 1140
XT2OW	1825 0300	ZM8CW	18076 1200
SV9/DL5DSM	1822 2045		
ZF2AH	1825 0410		
80 m		15 m	
FJ/AA6FQ	3511 0410	3X5EA	21010 1720
HC8A	3792 0400	A35BQ	21020 0550
K5K	3523 0520	A52W	21295 1510
OX3FV	3502 0400	AH7C	21270 1715
P43P	3795 0350	D44AC	21200 1640
VP5/LA5KO	3789 0400	FO0BOG	21270 0630
		JD1BCK	21265 1000
		K5K	21295 1700
		V31GE	21088 1740
40 m		V73UX	21255 1000
5T5U	7051 2150	ZK1NDK	21287 1700
9E1S	7009 2015	ZK1YRE	21257 1640
A92ZE	7006 1840		
E30TA	7043 0350	12 m	
EY8/W6XD	7003 1820	A35MO	24918 0730
FP/W8IQ	7005 0400	A35ZG	24945 0820
FO0ELY	7002 0600	D44CF	24891 1205
K4QFF/TI8	7005 0535	DL1DA/TI7	24895 1700
XE1/DJ1KO	7048 0510	E30TA	24943 1230
ZF2AH	7026 0525	FO0WEG	24945 1700
		H2LQ	24940 1750
30 m		KH0/JA1VND	24905 0750
A35MO	10103 0640	KH6ND/KH5	24899 0900
A52B	10106 1930	KH6CC	24894 1720
D2BB	10106 1920	TT8JBR	24891 1200
DJ4U/TI7	10102 0350	XE2MX	24891 1615
E30TA	10106 1550		
VU2MTT	10110 1905	10 m	
XU7AAV	10106 1930	3B8/DL7DF	28007 0930
ZF2AH	10117 0430	3D2RW	28016 0810
ZK1BQI	10106 0420	7Q7CE	28490 1515
		E30TA	28446 0540
20 m		FH5CB	28412 1620
5T5U	14079 2000	FO0WEG	28495 1630
NH6D/KH4	14021 0530	K5K	28023 1830
S07U	14195 1930	KH0/JA1VND	28033 1045
S21YE	14199 1830	OA4DJW	28087 1645
TJ1GD	14087 1630	SY2A	28486 0930
ZK1MHM	14260 0545	TZ6JA	28400 1000
ZK1NJC	14018 1430	V31YN	28060 1600
ZM8CW	14020 1650	YJ0AZG	28490 1030
		ZK1BQI	28020 1645
17 m		ZK1NDK	28470 1710
A35YL	18144 1015	ZM8CW	28022 0800
FO0WEG	18140 0630		



K5K – Kingman Riff 2000, eine der erfolgreichsten DXpeditionen aller Zeiten

geht via F5OGL. – DL6YRM schrieb, daß er für ein 30-m-QSO mit VU2TS ganz schnell eine QSL über 11YRL erhielt.

Die **DX-Website** von G4K1U wird aus Zeitgründen des Bearbeiters geschlossen und in www.gham-net/ eingegliedert. – Yannick, F6FYD, hält sich die nächsten sechs Monate in Mauretanien (**5T**) auf. Er bemüht sich um eine Lizenz und plant SSB-Betrieb auf allen Bändern. – LA3FL ist für das kommende halbe Jahr im Auftrag des norwegischen Wetteramtes als **JW3FL** von verschiedenen Inseln (EU-027, EU-063) QRV. – Toni, **Z21KD**, im vergangenen QTC noch als XW4XJ gemeldet, kam bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. – In der nächsten Ausgabe des DX-QTCs finden Sie die Bedingungen für die Kurzwellenwer-



tung und die Most-Wanted-DXCC-Liste per 31.12.00. Einsendeschluß ist der 15.1.01.

Vorschau

A5, in allen Betriebsarten und auf allen Bändern, steht durch K4VUD (A52DU) vom 1. bis 9.12. auf dem Programm. Durch eine Sondergebühr gelang es, erstmals seit der Öffnung für den Amateurfunk in Bhutan die Genehmigung für eine 1-kW-PA zu erhalten. Auch Yanni, YB0US (**A52AP**), ist speziell für RTTY mit von der Partie.

Noch bis 11.12. ist NE8Z als **HC1MD** aus verschiedenen Provinzen Ecuadors von 40 bis 6 m in CW und SSB in der Luft. – AD4Z macht nach dem WWDX CW noch bis zum 3.12. als **H13K** Betrieb. Schwerpunkte sind die WARC- und niederfrequenten Bänder. – Ein größere DXpedition wird von einer Gruppe US-Amerikaner vom 5. bis 12.12. unter **FS/W2JJ** angekündigt (160 bis 2 m). – AA1AC/VP9 will vom 8. bis 12.12. von 80 bis 10 m in CW und SSB erscheinen, und KJ4UY vom 10. bis 18.12. als **V47UY**. – G0WHP will noch bis 12.12. von **J8** funken. – JK7TKE versucht, vom 27. bis 31.12. als **T88TU** alle Bänder zu aktivieren.

Moral und Anstand

Hört man sich die DXpeditionsfrequenzen an, fragt man sich, was Geistes Kind diese absichtlichen Störer eigentlich sind... Es gibt keinen fairen Wettstreit mehr, und um Bandpunkte wird verbissen gebrüllt. Die „Zurechtweiser“ (Polizisten) sind dabei meist noch störender als die „Tuner“. Einige DXer in Deutschland führen schon Listen, wer sich bei den Pile-Ups öfters daneben benimmt und rücksichtslos dazwischenruft, egal, wer aufgerufen ist. Für Raser mit dem Auto gibt es Punkte in Flensburg; vielleicht sollten wir hier gemeinsam den Zwischenrufer des Monats kreieren?

IOTA-QTC


Bearbeiter: Thomas M. Rösner, DL8AAM
PR: DL8AAM@DB0EAM.#HES.DEU.EU
E-Mail: dl8aam@amsat.org
URL: <http://www.gwdg.de/~troesne>
Wörthstraße 17, 37085 Göttingen

Insel-Aktivitäten

Anmerkung: Sollten sich Namen von bereits bestehenden IOTA-Gruppen im neuen 2000er Directory geändert bzw. gemäß des Grundsatzes einer besseren und genaueren geographischen Bezeichnung und/oder administrativen Einheit präzisiert haben, werden diese zum besseren Verständnis und zum Anpassen älterer Ausgaben des Directories in Klammern nach der jeweiligen IOTA-Referenznummer angefügt sein.

Europa: Britische Stationen, die ein besonderes Contestrufzeichen, erkennbar an einem einbuchstabigen Suffix haben, dürfen bei Aktivitäten von den Shetlands, **EU-012**, ihren Präfix in GZ bzw. MZ ändern. Das Z steht hier für „Zetland“, dem ursprünglichen Namen dieser schottischen Inselgruppe. Als erste Station war GZ7V im CQWW-SSB QRV, hierbei handelte es sich um die anfänglich als GS2MP geplante Aktivität. – Per, LA3FL, hat ab November einen sechsmonatigen Einsatz für das North Norwegian Weather Bureau angetreten. Geplant ist zunächst ein Aufenthalt auf der Bäreninsel (Bjornoya). **EU-027**. Anschließend wird er von Hopen Island. **EU-063** (Spitzbergens Coastal Islands Group). QRV werden. Als Rufzeichen kommt auf beiden Inseln JW3FL zum Einsatz. Für die letztere Gruppe zählte vor der Revision 2000 des IOTA-Directories lediglich Kong Karls Land, und das war die „Most-Wanted“-Gruppe in Europa!

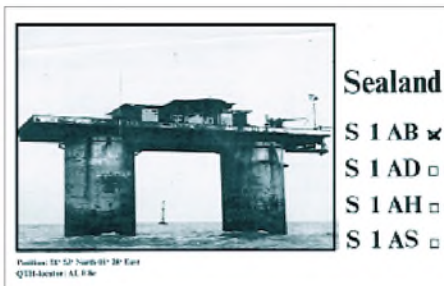Das Ohio/Penn DX Bulletin meldet in seiner Ausgabe Nr. 484 vom 6.11.00, daß das Fürstentum Sealand vom 9. bis 12.12. unter **1SL1A** von einer Gruppe der neu gegründeten Radio Amateur Association of the Principality of Sea-



land um Jon, K7CO (1SL1J), aktiviert wird. Hierbei handelt es sich um eine künstliche Insel bzw. um eine Flugabwehrgeschütz-Plattform aus dem 2. Weltkrieg, vor der englischen Küste von England innerhalb internationaler Gewässer gelegen, die sich vor einigen Jahrzehnten für unabhängig erklärt hat. Ein Online-Logcheck wird unter <http://www.nielsen.net/1sl/1sl1a.htm> möglich sein. Man erinnere sich bei diesem Thema an die berühmte gewordene Erstaktivierung von DF8AO, DK8KW, DL6PE und DL2NO aus dem Jahr 1982 unter den Rufzeichen S1AH, S1AB, S1AS sowie

IOTA-2000

Kontakte mit folgenden IOTA-Gruppen gelten im November als „Premium-QSOs“ und zählen für das IOTA-2000 je einmal drei Punkte. Wichtig: Für das IOTA-2000 zählen nur IOTA-Gruppen des alten Directories!

NA-004	KL7	Beaufort Sea Coast 2. Jud. District
NA-019	KL7	Kodiak
NA-028	KL7	Pribilof Is.
NA-037	KL7	Semichi Is.
NA-039	KL7	Andreanof Is.
NA-040	KL7	St. Lawrence Is.
NA-053	KL7	Trinity Is.
NA-059	KL7	Fox Is.
NA-064	KL7	Near Is.
NA-070	KL7	Rat Is.
NA-074	KL7	Nunivak Is.
NA-087	KL7	Shumagin Is.
NA-121	KL7	Bristol Bay
NA-150	KL7	Little Diomed Is.
NA-152	KL7	Chukchi Sea Coast South
NA-158	KL7	Cook Inlet
NA-172	KL7	Arctic Ocean Coast
NA-197	KL7	Gulf of Alaska West
NA-206	KL7	Barren Is.
NA-210	KL7	Norton Sound Coast North
OC-013	ZK1	Rarotonga Is.
OC-014	ZK1	Manihiki Atoll
OC-019	KH6	Hawaiian Is.
OC-020	KH7	Kure Atoll
OC-023	KH3	Johnston Atoll
OC-030	KH4	Midway Is.
OC-040	ZK2	Niue Is.
OC-045	KH8	Tutuila Is.
OC-048	ZK3	Tokelau Is.
OC-050	FO	Rurutu
OC-055	KH6	French Frigate Shoals
OC-057	FO	Maupihaa
OC-067	FO	Leeward Group
OC-077	KH8	Manua Is.
OC-080	ZK1	Suvarrow Atoll
OC-081	KH5	Jarvis Is.
OC-082	ZK1	Penrhyn Atoll
OC-083	ZK1	Aitutaki
OC-085	KH5	Palmyra Atoll
OC-089	KH1	Baker
OC-096	KH5	Kingman Reef
OC-097	5W	Western Samoa
OC-098	ZK1	Pukapuka Atoll
OC-124	ZK1	Palmerston Atoll
OC-159	ZK1	Mangaia Is.
OC-190	KH8	Rose Atoll
OC-200	KH8	Swains Is.

Unter <http://www.cdxc.org.uk> findet man neben einem FAQ-File auch eine speziell für das IOTA-2000 von SM6DEC geschriebene Verwaltungssoftware.

S1AD. Wer nähere Informationen über dieses künstliche Inselgebilde einsehen will, findet im Internet u.a. folgende Links: <http://more.abcnnews.go.com/sections/tech/dailynews/sealand000606.html>; <http://www.sealandgov.com/>; <http://www.truistofthesea.demon.co.uk/sealand/index.html> sowie <http://www.nielsen.net/1sl>. Auf der Seite des amerikanischen Nachrichtensenders ABC-News befindet sich zusätzlich ein aufschlußreiches (Realplayer-) Video.

Asien: Masa, JA6GXX, ist vom 15. bis 25.12. von der Insel Me-shima im Danjo Archipel, **AS-056**, hauptsächlich auf 15 und 20 m in SSB QRV. QSL via Heimatrufzeichen. – Takeshi, J13DS1, aktiviert unter J13DS1/6 vom 30.12. bis 7.1. Daitou (Minamidaitou Mura [Minamidaitoujima], Okinawa-ken), **AS-047**, in SSB. QSL via JARL-Büro oder an Takeshi Funaki, 2-18-26 Hannan-cho Abeno-ku, Osaka-City, OSAKA 545-0021, Japan.

Ozeanien: John, G3IZM, ist vom 19.12. bis 5.1. als DU7/G3IZM von Guimeras in der Visayan Gruppe, **OC-129**, auf 15 und 20 m in SSB und CW aktiv. QSL via Büro. – Mit Barry, ZL1DD, befindet sich nun ein aktiver

Funkamateure auf der Insel Waiheke, OC-201. Er ist von 80 bis 10 m aktiv. QSL an Barry Kirkwood, Signal Hill Homestay, 66 Cory Road, Palm Beach, Waiheke Island 1240, Neuseeland.

■ Neue IOTA-Referenznummern

OC-236 (YB8) Indonesia – Celebes Coastal Islands Group, für YC8RSW/p, YC8TXW/p und YC8UFF/p von Lembah im Oktober 2000.
OC-237 (YB0-3) Indonesia – Javas Coastal Islands Group, für YB3ZMI von der Insel Madura im Oktober 2000.

■ Zusätzlich gültige Inseln

Auf der Webseite des RSGB IOTA-Committee Managers Roger Ballister, G3KMA, (<http://www.eo19.dial.pipex.com/index.shtml>) ist unter dem Link „Additional qualifying islands“ eine ständig aktualisierte Liste von zusätzlich zu den im neuen IOTA-Directory 2000 aufgeführten, anerkannten Inseln abrufbar. Besonders hervorzuheben ist, daß die Isla Boca Brava (aktiviert durch HP3/F5PAC) nach erneutem sorgfältigen Kartenstudium inzwischen doch für die Gruppe NA-071 gültig ist. Für die finnischen Inselgruppen ergeben sich inzwischen zahlreiche zusätzliche Anerkennungen. Zu EU-096 (OH1 – Lansu-Suomi [Turku] Province Group) zählen nun auch Attu, Houtskar, Kaurissalo, Kustavi, Mossala, Norrskata, Parainen Pargas und Varsala (aber nicht Kimito/Kemio!); für EU-097 (OH2 – Etela-Suomi [Uusimaa] Province Group): Emasalo Emsalo und Kotiluoto Hemholmen; für EU-101 (OH6 – Lansu-Suomi [Vaasa] Provin-



ce Group): Granskar Kuusissari, Raippaluoto Replot sowie Skarporen; für EU-126 (OH9 – Lappi Province Group): Kuljunki und Kuusiluoto (aber nicht Ajos!); für EU-140 (OH5 – Etela-Suomi [Kymi] Province Group): Kuolio-luoto, Kuorsalo, Kuutsalo, Lehmasaari, Pitka-saari, Rankki Ranko, Suuri-Musta, Vassaari, Vehkaluoto, Viikarinsaari sowie Vuorisari; und für EU-173 (OH1 – Lansu-Suomi [Pori]



Das 3V8BT-Team (AF-073) in Old Windsor: Dario, I5OYY, Sauro, IK5EKB, Giovanni, I5JHW, Yuki, J16KVR, Sergio, I5NSR, und Roberto, IK5FTQ (v.l.)
 Foto via J16KVR

Informationen des IOTA Committees

Zum Stichtag 3.11.00 noch provisorisch erteilte IOTA-Referenznummern

AS-150/pr	BY4	Shandong Province South Group
NA-214/pr	KL	Nome County South Group
NA-215/pr	KL	Northwest Arctic County Group
NA-217/pr	W1	New Hampshire State Group
NA-218/pr	CO8	Las Tunas/Holguin/- Santiago de Cuba Province Group
NA-219/pr	C6	Cay Sal Bank Cays
OC-232/pr	4W	East Timors Coastal Is.
OC-236/pr	YB8	Celebes Coastal Is.
OC-237/pr	YB0-3	Javas Coastal Is.
SA-088/pr	PP5	Santa Catarina State South Group

Aktivitäten, die bis 3.11.00 neu anerkannt wurden

AF-029	ZD9/ZS1B	Tristan da Cunha (Sept./Okt. 99)
AF-030	ZD9/ZS1B	Gough (September/Okt. 99)
AF-088	C91RF/P	Mocambique Is. (Sept. 00)
AS-041	J13DST/4	Nakano (Oki Is.) (Juli/Aug. 00)
AS-117	J13DST/3	O Is. (Sept. 00)
AS-147	J13DST/8	Okushiri (Sept. 00)
AS-152	R0/UR8LV	Bol'shoy Begichev (Sept. 00)
EU-181	LZ2FV/1	Sveti Anastasiya (Aug. 00)
EU-181	LZ3FN/1	Sveti Anastasiya (Aug. 00)
EU-181	LZ3SM/1	Sveti Anastasiya (Aug. 00)
EU-185	UE6AAD	Dzendzik (Sept. 00)
NA-011	FO0AAA	Clipperton (March 00)
NA-064	AL7RB/P	Attu Island, Near Is. (Sept. 99)
OC-063	FO0/F5JJW	Ile Mangareva, Gambier (Okt. 00)
OC-063	FO0MOT	Ile Aukena, Gambier (Juli 00)

OC-114	FO0MOT/P	Raivavae (Sept. 00)
OC-150	YC9ID	Lombok (Resident)
OC-235	DU9BCD	Camiguin (Resident)
OC-235	W3PID/DU9	Camiguin (Resident)

Aktivitäten, für die zum Stichtag 3.11.00 noch keine Unterlagen zur Anerkennung vorlagen

AS-150/pr	BI4S	Lingshan (Juli 00)
EU-063	JW5RIA	Hopen (Juli 00)
EU-179	UR3GA	Orlov (Resident)
EU-187	SV9/SV1CID/p	Gavdos (Juli 00)
EU-187	SV9/SV1DLP/p	Gavdos (Juli 00)
NA-155	TE6U	Uvita (Mai 00)
NA-184	KQ6XA	(Juli 00)
NA-214/pr	KL7/W6IXP	Stuart Is. (Juli 00)
NA-215/pr	KL7/K6ST	Chamisso Is. (Juli 00)
NA-217/pr	WF1N	Appledore Isl., Isl. of Shoals (Sept. 00)
NA-218/pr	CO8OTA	Moa Grande (Sept. 00)
NA-219/pr	W5BOS/C6A	Dog Rocks, Cay Sal Bank Cays (Okt. 00)
OC-202	DX4RIG	Tinaga, Calagua Is. (April 00)
OC-232/pr	4W6GH/P	Atauro (Juli 00)
OC-236/pr	YC8RSW/P	Lembah (Oktober 00)
OC-236/pr	YC8TXW/P	Lembah (Oktober 00)
OC-236/pr	YC8UFF/P	Lembah (Oktober 00)
OC-237/pr	YB3ZMI	Madura (Oktober 00)
SA-088/pr	PV5IOTA	Isla Santana De Fora (Aug. 00)
SA-088/pr	PV5L	Isla Santana De Fora (Aug. 00)

Wichtigste Auszüge aus den monatlichen offiziellen Bekanntmachungen des RSGB IOTA-Committees. Es handelt es sich hier um Listen von DXpeditionen, die nach Vorlage der nötigen Unterlagen bei der RSGB anerkannt wurden bzw. um DXpeditionen, von denen die nötigen Unterlagen noch fehlen, um über eine entsprechende Anerkennung entscheiden zu können. Im letzteren Fall sind die zuständigen QSL-Prüfstellen noch nicht berechtigt, vorgelegte QSL-Karten für das IOTA-Diplomprogramm anzuerkennen!

Neue IOTA-Referenznummern werden ebenfalls bis zur genauen Klärung der Legalität der Aktivität nur provisorisch erteilt (zu erkennen an einem /pr hinter der jeweiligen Referenznummer).

Province Group) sind neuerdings zusätzlich Anttoora, Ilgrund, Lampaluoto, Pastuskeri, Reposaari Rafso, Sandstrominkari (Sandstrom Reef) sowie Tahkoluoto gültig!

■ Lighthouse Christmas Lights

Der Veranstalter des jährlich im August stattfindenden Leuchtturmwochenendes, die Amateur Radio Lighthouse Society, wird erstmalig vom 18.12. bis 2.1.01 mit dem Lighthouse Christmas Lights einen weiteren Leuchtturm-Event ausrichten. Dabei ergeben sich für den passionierten Inselnsammler vielfache Möglichkeiten, auch kleinste Leuchtturminseln zu erreichen. Weitere Informationen gibt es unter <http://arlhs.com>.

■ RSGB HF and IOTA Convention 2000

Auf der diesjährigen „RSGB HF and IOTA Convention“ in Windsor am 13.10. verlieh das

IOTA-Committee folgende Auszeichnungen für besondere Verdienste um das IOTA: Die Trophy für die „Most Courageous IOTA DXpedition“ des Jahres 1999 ging an Giuseppe de Gasperin, I2YDX (E30LA) und Roberto Zanchin, IK2WXX (E30MA), für ihre Aktivierungen der eritreischen Inseln Dahlak (AF-038), Sheikh Said (AF-080) und Sheikh Said (AF-081); die Trophy für die „Most Outstanding IOTA DXpedition in 1999 in Africa, Asia and Europe“ ging an Giovanni Bini, I5JHW (3V8DJ), für seine Erstaktivierung von Djerba (AF-083); die Auszeichnung für die „Most Outstanding IOTA DXpedition 1999 in North and South America and Oceania“ wurde an James Model, K9PPY, Samuel Pimenta, CT1EEN, Stephen Pall, VK2PS, und Malcolm Johnson, VK6LC, für ihre VK9RS-DXpedition zu den Rowley Shoals (OC-230) verliehen. Mit den „Premier IOTA Awards“ wurden geehrt: Wolfgang und (postum) Annegret Dattenberg, DL2SCQ bzw. DL1SCQ, für ihre zahlreichen DXpeditionen in Europa, Nordamerika und Ozeanien; Mike Crownover, AD5A, für die Gründung der Island Radio Expedition Foundation Inc. sowie die Royal Omani Amateur Radio Society für ihre IOTA-DXpeditionen in Tansania und Oman.

J16KVR hat unter <http://www3.ocn.ne.jp/~iota/> eine kleine Fotogalerie dieser Veranstaltung ins Netz gestellt. Einen weiteren Fotolink (F6AJA) gibt es unter <http://home.nordnet.fr/~yverbeke/iotaconv.shtml>. Wer mehr Gesichter hinter einschlägig bekannten Rufzeichen sehen möchte, findet hier Gelegenheit dazu.

QRP-QTC

Bearbeiter: Peter Zenker
DL2FI@DB0GR
E-Mail: DL2FI@dl-qrp-ag.de
Saarstraße 13, 12161 Berlin

■ Entwicklungen

Die Wiederentdeckung des Selbstbaus im Amateurfunk scheint ein nach wie vor ungebrochener Trend zu sein. Alle Selbstbau- und QRP-Gruppen berichten weltweit von kräftig steigenden Mitgliederzahlen. Besonders stark entwickelt haben sich im Jahr 2000 wie erwartet der Northern California QRP-Club und die DL-QRP-AG. Aber auch der spanische QRP-Club und Good Old G-QRP-Club sind recht zufrieden mit den Zahlen.

Aktiven QSO-Fahrern wird aufgefallen sein, daß sich der Trend inzwischen auch in Richtung Osten fortgesetzt hat. Immer mehr QRP-Stationen mit Eigenbaugeräten sind aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und inzwischen auch aus Japan zu hören. Zu den Neugründungen der vergangenen Zeit gehören der Thai-QRP-Club und der indische QRP-Club.

Gebaut wird weiterhin so ziemlich alles, was im Bereich der Hochfrequenz machbar ist. In Deutschland hat sich als Anregungsmedium der Internet-QRP-List-Server inzwischen fest etabliert. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht neue Ideen und Anregung nachhaltig diskutiert werden. Im November fiel eine angeregte Diskussion über den Selbstbau von Röhrengeräten besonders auf.


Viele Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft haben sich nun inzwischen vorgenommen, eine sogenannte Nostalgiestation aufzubauen. Der OV1 und dazugehörige Sender wurden schon in allen möglichen Varianten ausführlich diskutiert, und ich bin sehr gespannt, wann die ersten Stationen mit Nostalgie-Equipment QRV sein werden.

Sehr hilfreich ist es auch, daß unter den Teilnehmern am Internet-Listserver zumindest einige OM's mit eigenen Erfahrungen aus vergangenen Amateurfunktagen vertreten sind. Viele der Jüngeren haben, wen wundert es, den Kontakt zur Röhrentechnik völlig verloren, selbst jüngere Ingenieure streiften offensichtlich in ihrer Ausbildung das Kapitel Röhren bestenfalls nur am Rande. Da hilft es dann schon, wenn ein gestandener Praktiker wie HaJo, DJ1ZB, unermüdlich und hilfsbereit zu Themen wie Anodendrossel, π -Filter usw. Auskunft gibt.

Aber nicht nur die Nostalgiewelle rollt, auch in hochmodernen Bereichen wird gearbeitet und geforscht. Eine Gruppe auf dem IN-Listserver beschäftigt sich gerade mit der Entwicklung eines ganz neuen L/C-Meßgerätes auf Mikroprozessorbasis. Auch bei einem solchen Projekt ist die Austauschmöglichkeit durch den Server sehr hilfreich. Leute wie ich können mangels ausreichender Kenntnisse zwar nur als Zaungäste dabei sein, auf das fertige Produkt warte ich aber auch, und ich bin als eifriger Mitleser zumindest über alles informiert, was sich tut.

Außerhalb der Liste gibt es natürlich ebenfalls einige sehr interessante Entwicklungen. Die Firma Oakhill Research, seit einiger Zeit nun im Besitz von Marshall Emm, N1FN, von Milestone Technologies, hat einen 15-m-Portabel-Transceiver herausgebracht. Das wird vor allen die DX'er unter den QRPern und Selbstbauern freuen, war doch bei den Bausätzen meistens beim 20-m-Band Schluß.

Der OHR 100A für 15 m bringt immerhin 4,5 bis 5 W Sendeleistung, die von der Frontplatte auf wenige Milli Watt reduziert werden können. Der VFO arbeitet als Premix-Oszillator und deckt etwa 70 kHz ab. Der Empfänger ist ein Einfachsuper mit einem vierpoligen Quarzfilter, dessen Bandbreite sich von der Frontplatte etwa zwischen 400 und 1200 Hz einstellen läßt. Wie alle OHR-Geräte bietet der Transceiver perfektes QSK. Wer mehr Informationen dazu benötigt, findet diese im Internet auf der OHR-Homepage <http://www.ohr.com>.

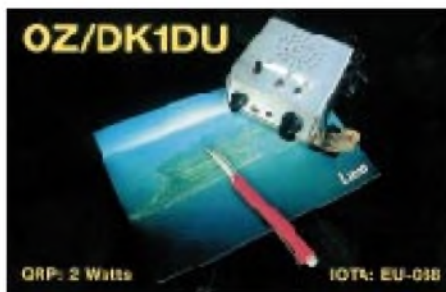

Der Bausatz kostet in den USA inkl. Gehäuse US-\$ 129,95. Mir ist leider nicht bekannt, ob es noch einen Importeur für OHR-Bausätze in Deutschland gibt. Bei genügend großem Interesse könnte man ja über eine Sammelbestellung nachdenken.

Sheldon Hands von Hands Electronics in Wales, UK (Fine Welsh Products), hat mir vorab die Zeichnungen für einen neuen Minitransceiver-Bausatz geschickt. Das Interessanteste scheint mir zu sein, daß er auch für einen Minitransceiver konsequent auf Vorselektion setzt und anstelle des NE 602 einen neuen aktiven Mischer einsetzt, einen IAM 82002.

Die meisten Leser werden inzwischen mitbekommen haben, daß es immer wieder Beschaffungsprobleme mit dem NE 602 gibt. Dave Benson von Small Wonder Labs konnte, wie berichtet, seine Geräteelieferungen erst dann wieder aufnehmen, als ihn der FUNKAMATEUR-Leserservice mit einer ausreichenden Menge von Mischer-ICs versorgt hatte. Auch Dave Fiefield von Ret Hot Radio klagt auf seiner Homepage, daß er erst nach Lieferung von NE 602 aus Deutschland weitere Bausätze herstellen kann.

Es scheint also an der Zeit zu sein, sich um Alternativen zu kümmern. Wie mir Sheldon schrieb, sind alle Eigenschaften des IAM 8002 besser als die des NE 602. Der Prototyp des neuen Geräts zeigt nach seinen Aussagen ganz hervorragende Eigenschaften.

Wir werden sehen; sobald die ersten Platinen fertiggestellt sind, will er mich damit versorgen damit ich dann hier im QRP-QTC berichten kann. Falls der Dollarkurs weiterhin so verrückt spielt wie bisher, kann es für uns nur gut sein, wenn es auch in Europa zu neuen Entwicklungen kommt.

■ Baue ein Radio mit einem Kind

Im vergangenen QTC habe ich bereits angedeutet, daß wir unter diesem Motto eine große Kampagne für den Kurzwellennachwuchs starten wollen. Inzwischen sind wir soweit.

Gemeinsam mit dem Referat für Ausbildung, Jugendarbeit und Weiterbildung des DARC ruft die DL-QRP-AG alle lizenzierten und nichtlizenzierten HF-Bastler auf, zusammen mit einem Kind aus der Verwandtschaft, aus der Nachbarschaft, aus Jugendgruppen usw. ein einfaches, kleines Kurzwellenradio zu bauen (kompletter Wortlaut auf S. 1409). Kein Amateurfunkempfänger, obwohl man damit natürlich auch Amateurfunk hören kann, sondern ein richtiges Fernempfangsradio für den Kurzwellenrundfunk.

Ausgehend von einer Schaltung des G-QRP-Clubs habe ich eine völlig neue Platine für ein Rückkopplungsaudion entwickelt, wobei mir die Mitarbeit von Maïke, der Tochter von DF7BL, eine große Hilfe war. So ein echter Feldtest bringt, wie wir ja auch schon beim K2 gesehen haben, doch eine Menge Erkenntnisse. Unter anderem geht der Bandschalter auf Maïke zurück, und auch das Zusammenfassen auf einer Platine wurde von ihr initiiert.

In 12 Bereichen überstreicht das Fernempfangsradio den Bereich von etwa 4 bis 11 MHz. Schon mit einer kleinen Stabantenne konnten fast alle europäischen Länder gehört werden. Die QRP-AG hat in ausreichender Menge Bausätze hergestellt, die alle Bauteile enthalten. Ein separater Gehäusebausatz ist ebenfalls in Vorbereitung.

Das Handbuch ist speziell für Kinder und Jugendliche geschrieben. Unter Verwendung von vielen Fotos wird der Aufbau sehr detailliert beschrieben, der auch für Ungeübte nur wenige Stunden dauern wird.

Trotz des ausführlichen Handbuches geht unsere Idee aber eher dahin, daß die Kinder dieses Radio nicht alleine bauen, sondern dabei von einem Paten betreut werden. Überhaupt wird Betreuung ganz groß geschrieben! Im In-

QRP-Frequenzen (in kHz)

CW: 1843, 3560, 7030, 10 106, 14 060, 18 096, 21 060, 24 906, 28 060, 144 060

SSB: 3690, 7090, 14 285, 21 285, 144 285

FM: 144 585

SSB-QRP-Netz

Donnerstags 1830 ME(S)Z auf 3,620 MHz.

ternet haben wir eine spezielle Homepage eingerichtet, auf der die Kinder und Jugendlichen über ihre Erfahrungen diskutieren können (<http://www.fernempfangsradio.de>).

Die AGDX wird auf dieser Homepage eine Seite betreuen, auf der die Teilnehmer die QSL-Adressen von gehörten KW-Stationen erfragen können. Die QRP-AG will ein Diplom für Fernempfangsradio-Erfolge herausgeben und wird auf der Homepage technische Fragen beantworten; Mitglieder des DARC-Jugendreferates wollen im Frühjahr einen Sonderumspruch für Fernempfangsradios ausstrahlen. Wir haben vor, alle, die diesen Rundspruch bestätigen, in einem Folgerundspruch namentlich zu nennen.

Ausbreitung Dezember 2000

Bearbeiter: Dipl.-Ing. František Janda, OK1HH
CZ-251 65 Ondřejov 266, Tschechische Rep.

Die Kurzwellenausbreitungsbedingungen begannen uns nach einer längeren Pause erst in der zweiten Oktoberhälfte an die Existenz des elfjährigen Sonnenfleckenmaximums zu erinnern. Die durchschnittliche Intensität des Solarflusses sank zu dieser Zeit sogar. Der Gesamtanstieg der Sonnenaktivität, ein Grund der angeführten Verbesserung, sah dann vielversprechend aus, so daß an eine Fortsetzung auch im Dezember zu denken ist. Für Juli bis Oktober waren die durchschnittlichen Werte der Sonnenfleckenzahl 200,0, 163,1, 182,1 sowie 167,8; als höchster Tageswert bleibt weiterhin $R = 401$ vom 20.7.00.

Wir werden eine hohe Sonnenaktivität bis zum sekundären Maximum des Zyklus (2002/03) genießen können; das elfjährige Minimum sollte 2007 und das nächste Maximum (24. Zyklus) in den Jahren 2010 bis 2011 folgen.

Die Vorhersagediagramme für Dezember werden für $R_{12} = 148$ errechnet, was ungefähr dem Solarflux von 190 s.f.u. entspricht (wir setzen vorläufig voraus, daß es um die höchste Zahl geht, von der wir in diesem Zyklus ausgehen). Das garantiert Maxima der höchsten nutzbaren Frequenzen in die meisten Richtungen über die obere Grenze des Kurzwellenbereichs.

Die Amplituden der Kurven werden aber mit dem sich nähernden ionosphärischen Winter immer kürzer, und gleichzeitig wird sich die Anzahl der Raumwellensprünge verkleinern und somit den nutzbaren Bereich auf den höchsten Frequenzen reduzieren, vor allem auf den Trassen, die durch höhere Breiten der nördlichen Halbkugel führen. Analog den herbstlichen Monaten sorgt die Ionosphäre aber für eine große Dynamik der nutzbaren Frequenzen und zudem wird, je kürzer die Öffnungszeiten auf den oberen Bändern ausfallen, die Dämpfung auf den längeren Wellen geringer sein. Den niederfrequenten Bändern kommt auch eine hohe Wahrscheinlichkeit der Bildung ionosphärischer Wellenleiter zugute, so daß man auf noch geringere Dämpfungswerte trifft, als für ein Sonnenfleckenmaximum gewöhnlich.

*


Im September zeigte sich das Niveau der Sonnen- und Geomagnetaktivität durchschnittlich. Das bedeutete aber keinesfalls ein niedriges Niveau oder Ruhe, das Gegenteil war der Fall. Sowohl Sonneneruptionen als auch geomagnetische Störungen traten oft auf. Nur das Absinken der Aktivität konnte überraschend sein, wie am 11. bis 12.9. mit den sehr niedrigen Sonnenfleckenzahlen von $R = 27$ und 38. Die Protoneneruption vom 12.9. erreichte ihre maximale Konzentration am 13.9. um 0340 UTC. Eine weitere energetische Eruption folgte am 14.9., deren Partikel allerdings erst am 17.9. spät abends einen Magnetsturm mit Polarlichtern auslösten.

Das sorgte am 17. und 18.9. für schlechte Ausbreitungsbedingungen, die sich mit fortschreitender Störung vom Pol zum Äquator langsam verlagerten, so daß man die positive Phase der Störung in der Ionosphäre der tropischen Bereiche noch am 18.9. beobachten konnte (die Folge davon war z.B. die Öffnung zwischen YV-HC8-LU-W2-4-8-9 im 6-m-Band).

Danach dominierten vor allem die Folgen der Eruptionen einer großen Fleckengruppe, die fast zwei Prozent der Sonnenscheibe bedeckten (mit bloßem Auge sichtbar). Eine erhöhte Eruptionsaktivität ab 22.9. brachte die Störungen des Magnetfeldes vom 25. bis 26.9., wieder mit einer wesentlichen Verschlechterung der Kurzwellenausbreitungsbedingungen.

Ab 27.9. beruhigte sich die Magnetosphäre der Erde, und es kam zu markanten Verbesserungen, einschließlich der globalen Öffnung des 10-m-Bandes auch entlang der Trassen in den höheren geographischen Breiten. Das blieb so bis zur positiven Phase der Störung am 29.9.; danach gab es Störungen bis zu einer tiefen negativen Phase vom 4. bis 6.10.

Die Tageswerte des in Penticton, B.C., auf 10,7 cm gemessenen Sonnenstroms lagen im September bei 158, 154, 154, 171, 180, 179, 173, 163, 151, 141, 135, 133, 133, 151, 159, 175, 182, 204, 207, 211, 225, 232, 225, 225, 226, 224, 205, 202, 192 und 194 (Durchschnitt 182,1 s.f.u.). Die Tagesindizes A_k des geomagnetischen Feldes aus Wingst betrugen 20, 22, 8, 22, 10, 16, 18, 18, 7, 5, 6, 20, 11, 4, 11, 28, 74, 62, 32, 12, 10, 8, 7, 20, 20, 24, 14, 10, 8 und 40 (Durchschnitt 18,9).

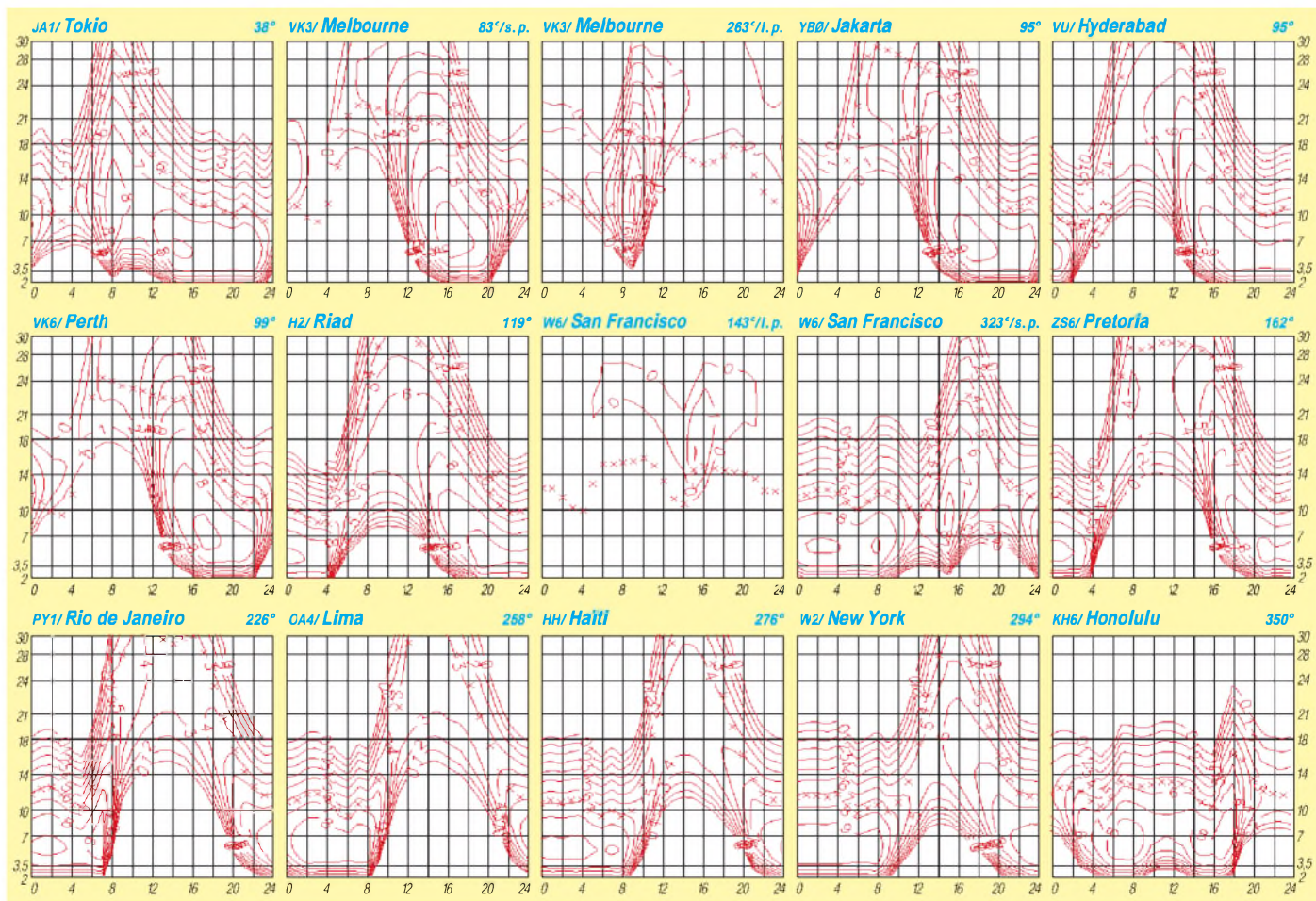

Packet-QTC

Bearbeiter: Jürgen Engelhardt
Azaleenstr. 31, 06122 Halle
DL9HQH@DB0MLU.#SAA.DEU.EU
e-Mail: DL9HQH@GMX.DE

■ Digipeater-News

Der Userzugang von **DB0BRO** (Brocken) wurde im Oktober auf Duplex umgestellt. Dabei aktivierte man die Echofunktion und schaltete DAMA ab.

Seit kurzem hat **DB0ERF** (Erfurt) eine Genehmigung für einen 2-m-Zugang auf 144,975 MHz. Da leider keine Reserve-RMNC-Karte zur Verfügung steht, muß der 1k2-Zugang auf 70 cm abgeschaltet werden.

Bei **DB0FBG** (Freiberg) mußte der Transceiver für den 76k9-Zugang zwecks Meß- und Abgleicharbeiten nochmals außer Betrieb genommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Empfänger zu unempfindlich. Das schlechte SWR der Zugangsantenne für den 76k9-Zugang konnte nun auch mit einem anderen Meßgerät bestätigt werden.

DB0IUZ (Bochum): Am 25.10. ist die Genehmigung für den Funkrufsender eingetroffen. Sobald die Antenne montiert und angeschlossen ist, wird dieser in Betrieb genommen. Die Bearbeitung des Antrages für den 23-cm-Zugang dauert noch an. Der Link nach **DB0WTS** (Bochum) wird für 23 cm eine neue Frequenz bekommen. Bis zur Erteilung der Genehmigung darf die testweise benutzte QRG verwendet werden, es sei denn, **DB0WET** wird QRV und beansprucht die Frequenz für sich.

DB0LOE (Kottmar/Löbau): Am 12.10. wurden die Antennen für die Links zu **SP6PCM** (Działoszyń/Bogatynia), **DB0ZIT** (Zittau) und **DB0GRL** (Görlitz) montiert. Ebenfalls eine Linkantenne bekam der geplante Link zu **OK0NCM**. Dieser Digipeater steht auf dem Berg Mílesovka in der Nähe von Decin. Der Link zu **DB0KEU** (Schwedenstein) wurde auf 9k6 vollduplex umgestellt. Sobald auf der Sei-

te von **DB0KEU** die Voraussetzungen erfüllt sind, soll dieser Link auf 19k2 umgestellt werden. Mit Erteilung der Genehmigung für den Betrieb des Digipeaters mit zwei Baudraten wird der 9k6-Userzugang auf 438,525/430,925 MHz und der 1k2-Zugang auf 438,475/430,875 MHz umgestellt.

Bei **DB0SHL** (Suhl) traf die Genehmigung für den 2-m-Zugang ein. Wer an einem Einstieg aus dem Umfeld von **DB0SHL** interessiert ist, sollte sich mit den Sysops in Verbindung setzen. Ende Oktober wurde bei **DB0SIP** (Konstanz) der 2-m-Zugang in Betrieb genommen. Er arbeitet auf 144,9375 MHz mit 1k2. Um allen Stationen eine Chance zu geben, den Zugang zu nutzen, wurde DAMA in Betrieb genommen. Auf 70 cm (438,525 MHz) wird jetzt mit 1k2/9k6 gearbeitet. Ebenfalls in Betrieb ging der 23-cm-Zugang mit Echo-Duplex und 9k6 auf 1242,825 MHz (+28 MHz).

Am 12.10. konnte nach dem Eintreffen der Genehmigung für **DB0SWQ** (Regensburg) der Digipeater in Betrieb genommen werden. Er befindet sich auf dem TV-Turm in Regensburg (**JN69BA**), läuft mit der RMNC-FlexNet-Software von **DK7WJ** und besitzt Linkverbindungen zu **DB0RGB** (Regensburg) auf 10 GHz mit 76k8 sowie zu **DB0FGB** (Schneeberg) auf 23 cm mit 9k6. Ein User-Zugang ist zur Zeit nicht vorgesehen. Sysop ist **DK5RQ**.

■ Linkstrecken

DB0BIL (Bielstein): Der Link zu **DB0RHN** (Heidelstein/Rhön) ist seit dem 11.10. wieder in Betrieb. Fast fertig ist der 6-cm-Link zu **DB0WIZ** (Witzenhausen).

Der Sturm Ende Oktober hat bei **DB0HSK** (Meschede) die 1,2-m-Parabolantenne für den Link zu **DB0SHG** (Süntelturm) schwer beschädigt. Die Reparatur kann sich je nach Wetterlage einige Wochen hinziehen. Da dieser Link die einzige stabile Verbindung in das RMNC-Netz ist, ist **DB0SHG** in den nächsten Wochen nicht erreichbar.

Probleme mit dem teilweisen etwas zähflüssigen Links konnten bei **DB0ONA** (Eller-

spring/Hunsrück) behoben werden. Die alles entscheidende Verbesserung hat ein Feinabgleich der Link-Empfänger gebracht. Vermutlich hatte sich in den ersten Betriebswochen alterungsbedingt die Oszillatorfrequenz etwas verschoben. Übrigens ist seit Mitte Oktober ein neuer, von **DK9WJ** aufgebauter, 9k6-User-Transceiver im Einsatz.

Seit dem 4.11. steht der Link von **DB0SDT** (Angermünde) nach **DB0BLN** (Berlin) wieder zur Verfügung. Dietmar, **DL2BZE**, hat mit viel Mühe einen neuen Linktransceiver aufgebaut und am Digipeater installiert. Die Betreiber hoffen, daß sich damit die Linksituation zu **DB0BLN** verbessert.

■ DX-Cluster

Seit dem 19.10. läuft bei **DB0OVN** (Neuss) ein DX-Cluster mit der CLX-Cluster-Software. Erreichbar ist das DX-Cluster über **DB0OVN-6** bzw. ab **DB0OVN** mit dem Befehl „CLX“. Im Cluster stehen eine große Auswahl von Filtern (u.a. Contestfilter für Kurzwelle) zur Verfügung. Sysop ist Georg, **DL1ECG**.

■ Mailboxen

Ein defektes Mainboard zwang die Mailbox **DB0RUE** (Germersheim) zu einer Auszeit. Dank einer Sachspende von **DD1IG** ließ sich jedoch die Zwangspause kurzhalten. Nach nur 24 h konnte die Mailbox mit einem Pentium 200 Mainboard wieder in Betrieb gehen.

■ Packet-Radio-Netz Salzburg

In dem zu errichtenden PR-Netz wird es bald den ersten Digipeater geben. Auf dem Gaisberg geht in Kürze ein Digipeater mit 9k6 in Probetrieb. Die Frequenz liegt im 70-cm-Band und läßt sich nach Inbetriebnahme bei **OE2XOM** abrufen. Von diesem Digipeater aus können dann weitere Links vor allem nach Osten und Süden gebaut werden, um später auch nach **DL**, **OE7** und **OE5** eine Anbindung zu bekommen.

*Vielen Dank für die Information von **OE6CLD**, **DL5RL** und **DH4HAN**.*

ANZEIGE

QSL-TELEGRAMM

THE QSL ROUTES MONTHLY SHEET 12-00

DL9WVM-DL5KZA-SM5CAK-SM5DQC ©QSL-ROUTES BERLIN

DX-Call	Manager	DX-Call	Manager
2A0CEZ	MM0CEZ	9H3ZQ	D77JP
2C0ABL	GW0ABL	9K2K (WW-SSB00)	KU9C
3C5I	KB2WF	9K9X (WW-SSB00)	9K2HN
3D2RW	ZL1AMO	9K9Z (WW-SSB00)	W8CNL
3E1AA (WW-SSB00)	N0JT	9L5CE	JA3CEZ
3F1BYS	HP1BYS	9M6BAA (3/00)	G4SHF
3V8BB (WW-SSB00)	Y1TIAD	9M6ERT	K7AR
3W2B	JA2EZD	9M6NNT	N7NU
3W5FM	UA0FM	9M6NXT	N4NX
3W7CW	SP5AUC	9M6NZT	N6NZ
3X5EA	JA5EAL	9M6RET	W7RR
3Z0MAM (WW-SSB00)	SP3HJY	9M6YAT	W7YAQ
3Z0WM	SP2WVG	9M8R (WW-SSB00)	W7EJ
3Z1V (WW-SSB00)	SP1MHV	9N1VJ	JA9VJ
3Z9XCN	SP9XCN	A35BQ	IG6QI
4I1UN	EA5XX	A35MI	DL8NBE
4C2M (WW-SSB00)	XE2AFR	A35YL (10/00)	DL7AFS
4D6RG	DU9RG	A35ZG	DL7AFS
4K5CW	PA3EPG	A52B	JR7TEQ
4LOG (WW-SSB00)	4LIDA	A52TT	ON5NT
4L1FX	RW6HS	A52W	JH1NBN
4L1UN	IK7JTF	A52XX	JA1PCY
4L4MM	ON4CFI	A61AO	N1DG
4L6VV	AG9GJ	A92GJ	N1SHM
4L7AA	4Z5CU	A92ZE	K4SXT
4L8A	02U1HP5	AA99Z/KH2	JA1OZK
4M5E (WW-SSB00)	YV5NWG	AC8W/FP	AC8W
4M5I	IK6SNR	AH8A	AC7DX
4M5X (WW-SSB00)	W4SO	AJ3M/HA	AJ3M
4N7B (WW-SSB00)	YU7GMN	AX2FHN	VK2FHN
4N7N (WW-SSB00)	YU7WVW	AY1I (WW-SSB00)	I0WDX
4S7SW	ON6TZ	AY5E (WW-SSB00)	LUSEWO
4S7VK	DJ9ZB	B1Z (WW-SSB00)	JA4CHK
4X0F (WW-SSB00)	4Z5FL	B4R (WW-SSB00)	BY4RSA
4X1KS	N2AU	B7K (WW-SSB00)	W2AY
4X2M (WW-SSB00)	4X6YN	B4ARF	BY4RSA
4X4BL	W4ZKNC	BD5RT	GF6NU
5C8M	DL6FBL	B14CM (00)	B4AEG
5H3RK	SM0LRK	B15X (00)	B4AEG
5H8TL	W7RNF	BT2000	B4AEG
5R80 (PIRATE)	5R8FL	BV2TL	JH3JTW
5I1GS	WB2YQH	BV5BG	IK7JTF
5X1P	G3MRC	BY1DX	OH2BH
5X1Z	SM6CAS	C4A (WW-SSB00)	9A2AJ
6D2X (WW-SSB00)	K5TSQ	C4W (WW-SSB00)	5B4WN
6K2000DX	HL1CG	C6AGS (WW-SSB00)	K16T
6K2000DX	HL1XP	CE3F (WW-SSB00)	C3FIP
6Y4Y (WW-SSB00)	Y05YB	CM6Y1 (~7/99)	W3HNC
6Y5MM (WW-SSB00)	W4YCY	CN8NK (WW-SSB00)	EA5XX
7Q7DC (>1/00)	G0LAS	CN8WV (WW-SSB00)	DL6FBL
7S2E (WW-SSB00)	SM2DMU	C0ZTK	GF6NU
7S5A (WW-SSB00)	SM5CEU	C0SGV	W3HNC
7S5Z	SM0UXX	C0GDW	EA8DO
8P1A (WW-SSB00)	W2SC	C0RDM (>10/00)	DL5DSH
8P6Q (>99)	K9JUR	C0RTW (>3/00)	EA3FQV
8P6SH	KU9C	C0RXX	GF6NU
8Q7QQ	HB9QQ	CP6XE	IK6SNR
8S2F (WW-SSB00)	SM2HWG	Q07DIZ (WW-SSB00)	CT1DIZ
8S4X (WW-SSB00)	SM0GNO	C57EWA	CT1EWA
8S5W (WW-SSB00)	SM5IMO	CT3AS	DJ8FW
9A0CW	9A2WJ	CT3BK (WW-SSB00)	DJ6QT
9E1C	IV30WC	CU3DJ	KZ5RO
9E1S	IV3TRK	CV5H (WW-SSB00)	CX2ABC
9G5MD (WW-SSB00)	F5VCR	CX200	CX2ABC
9H0A (WW-SSB00)	LA2TO	CX9AU (WW-SSB00)	KASTUF
9H0VRZ	PA0JR	D2EB	IL3LH
9H3AAH	PA1FR	D4A (WW-SSB00)	I2MQP
9H3AAI	PA0LD	DF1IAV/5B4	DF1IAV
9H3AAJ	PA0QBS	DH3YMG/OZ	DH3YMG
9H3AAK	PE1RVQ	DJ6QT/CT3	DJ6QT
9H3AAL	PA3FYG	DJ7YP/H19	DJ7YP
9H3LRK	PA0LRK	DK3BT/EA7	DK3BT
9H3OI	PA0OI	DK7ZL/HB0	DK7ZL
9H3R	PA3BWK	DL1DA/T7	DL1DA
9H3SS	DL6MDG	DL1KBQ/EA6	DL1KBQ
9H3SWL	PA3SWL	DL1VDL/EA8	DL1VDL
9H3W	PE1MQI	DL2DXA/CT3	DL2DXA

DX-Call	Manager	DX-Call	Manager
DL2JIC/CT	DL2JIC	HP3XBH	W4WX
DL2SBY/HB0	DL2SBY	HS0AC (WW-SSB00)	G3NOM
DL4FCH/OZ	DL4FCH	HZ1AB	K8PYD
DL4KM/IS0	DL4KM	I2G (WW-SSB00)	I2MQP
DL5CF/FY	DL5CF	IHP9 (WW-SSB00)	KR7X
DL6IAK/5B4	DL6IAK	I0VWM	IK0VWM
DL7SEP/OJ0	DL7SEP	I0WTD	I0WTD
DS5RNM	W3HNC	I0VWB	IK2YHB
DU1KT	KU9C	I0VWB	IK2YHB
DU2000MHX	DU1MHX	I0VWB	IK2YHB
DU3NXX	W3HNC	I0VWB	IK2YHB
DX1S (WW-SSB00)	KU9S	I0VWB	IK2YHB
E30TA	DL5NAM	I0VWB	IK2YHB
EA8AH (WW-SSB00)	OH1RY	I0VWB	IK2YHB
ED1BD (WW-SSB00)	EA1BD	I0VWB	IK2YHB
ED1HDT (10/00)	EA1URS	I0VWB	IK2YHB
ED1XFT	EA1EV	I0VWB	IK2YHB
ED2EBD (10/00)	EC2AEW	I0VWB	IK2YHB
ED3TR (WW-SSB00)	EA3RCS	I0VWB	IK2YHB
ED4MVS	EA4SS	I0VWB	IK2YHB
ED4RAX (WW-SSB00)	EA4AHW	I0VWB	IK2YHB
ED5IAC	EA5GMB	I0VWB	IK2YHB
ED5MSV	EA5URR	I0VWB	IK2YHB
ED5VSC	EA5KI	I0VWB	IK2YHB
ED6PDC	EA6ZX	I0VWB	IK2YHB
ED7FDP	EA7FDP	I0VWB	IK2YHB
ED7MLC	EA7URC	I0VWB	IK2YHB
ED7RAB	EA7ARJ	I0VWB	IK2YHB
ED7REG	EA7DA	I0VWB	IK2YHB
ED7TLV	EA7IA	I0VWB	IK2YHB
ED7VG (WW-SSB00)	EA7VG	I0VWB	IK2YHB
ED8WVC (WW-SSB00)	EA8AKN	I0VWB	IK2YHB
EF1LH	EA1AAA	I0VWB	IK2YHB
EG30PS	EA3AFR	I0VWB	IK2YHB
EG4CV	EA4CTF	I0VWB	IK2YHB
EG60TA	SP9ERV	I0VWB	IK2YHB
EG7DX	F5LQG	I0VWB	IK2YHB
EK8WY (WW-SSB00)	I28CLM	I0VWB	IK2YHB
EL2DT	IK0PHY	I0VWB	IK2YHB
EM1U	UT1UA	I0VWB	IK2YHB
EM3J (WW-SSB00)	KG6AR/4	I0VWB	IK2YHB
EM7Q (WW-SSB00)	UY5Z	I0VWB	IK2YHB
EN5J (WW-SSB00)	KG6AR/4	I0VWB	IK2YHB
EN7M (WW-SSB00)	UX2MM	I0VWB	IK2YHB
EO1I (WW-SSB00)	UT1IA	I0VWB	IK2YHB
EO6F	UX0FF	I0VWB	IK2YHB
EP2MKO	UA6HCW	I0VWB	IK2YHB
ER6A (WW-SSB00)	ER1LV	I0VWB	IK2YHB
ES9C (WW-SSB00)	ES5RY	I0VWB	IK2YHB
ET3VSC	IV30WC	I0VWB	IK2YHB
EU5A (WW-SSB00)	EU1FC	I0VWB	IK2YHB
EU5F (WW-SSB00)	EW6WF	I0VWB	IK2YHB
EX0V	NGFF	I0VWB	IK2YHB
EX8W (WPXSSB99)	XA3AGS	I0VWB	IK2YHB
EX9A	DF8WS	I0VWB	IK2YHB
EY2A (WW-SSB00)	KG6NVX	I0VWB	IK2YHB
EY8CQ	DJ1MM	I0VWB	IK2YHB
EY8MM	K1BV	I0VWB	IK2YHB
EY8TM	GF6NU	I0VWB	IK2YHB
EZ8CQ	I2J5B	I0VWB	IK2YHB
EZ9A (WW-SSB00)	EZ8CW	I0VWB	IK2YHB
F2JD/FM	F6AJA	I0VWB	IK2YHB
F5JW/F00	F5JW	I0VWB	IK2YHB
FG5BG (WW-SSB00)	KR4DA	I0VWB	IK2YHB
FK8GM	WB2RAJ	I0VWB	IK2YHB
FK8VHM	F5TLF	I0VWB	IK2YHB
FM5BH (WW-SSB00)	W3HNC	I0VWB	IK2YHB
FM5DN (WW-SSB00)	KU9C	I0VWB	IK2YHB
F00BOG	F5SHI	I0VWB	IK2YHB
F00ELY	JA1ELY	I0VWB	IK2YHB
F00FRA	CT1EAT	I0VWB	IK2YHB
F00TOH	JA1OEM	I0VWB	IK2YHB
F00WEG	SP9HF	I0VWB	IK2YHB
FP5EJ	K2RW	I0VWB	IK2YHB
FY5GS	GF6NU	I0VWB	IK2YHB
G3SEM/C56	G3SEM	I0VWB	IK2YHB
G3WQU/E4	G3WQU	I0VWB	IK2YHB
G4EHT	G4EHT	I0VWB	IK2YHB
GB0SM	G3WNI	I0VWB	IK2YHB
GB2KIN	G3LOI	I0VWB	IK2YHB
GB6BOB	G0DBX	I0VWB	IK2YHB
G1JY (WW-SSB00)	NOKV	I0VWB	IK2YHB
GM0B (WW-SSB00)	GM0EGL	I0VWB	IK2YHB
GM2T (WW-SSB00)	GM0ALS	I0VWB	IK2YHB
GM3WOJ	Z55BBO	I0VWB	IK2YHB
GM4COK/DU1	GM4COK	I0VWB	IK2YHB
GN0XYZ (WW-SSB00)	GI4FUE	I0VWB	IK2YHB
GZ7V (WW-SSB00)	Z55BBO	I0VWB	IK2YHB
H22H (WW-SSB00)	5B4MF	I0VWB	IK2YHB
H2G (WW-SSB00)	5B4AGC	I0VWB	IK2YHB
HA0HW/HB0	HA0HW	I0VWB	IK2YHB
HA4DX/HB0	HA4DX	I0VWB	IK2YHB
HA4XG/HB0	HA4XG	I0VWB	IK2YHB
HB2AUS	HB9AUS	I0VWB	IK2YHB
HB2CIC	HB9CIC	I0VWB	IK2YHB
HB2H (WW-SSB00)	HB9CXZ	I0VWB	IK2YHB
HB2LDR	HB9LDR	I0VWB	IK2YHB
HB9AON/HB0	DJ2YE	I0VWB	IK2YHB
HB9BOU/3B8	HB9BOU	I0VWB	IK2YHB
HC1OT (WW-SSB00)	NE8Z	I0VWB	IK2YHB
HC8A (WW-SSB00)	WV7Y	I0VWB	IK2YHB
HC8N (WW-SSB00)	AA5BT	I0VWB	IK2YHB
HD2M (WW-SSB00)	HC2GT	I0VWB	IK2YHB
HF6WR	SP6ZDA	I0VWB	IK2YHB
HG1S (WW-SSB00)	HA1KSA	I0VWB	IK2YHB
HG4I	HA1SL	I0VWB	IK2YHB
HG6N (WW-SSB00)	HG6KNB	I0VWB	IK2YHB
HH2LQ (WW-SSB00)	VE2EH	I0VWB	IK2YHB
HH2SJR (10/00)	KZ5RO	I0VWB	IK2YHB
HI1HI (PIRATE)	K3WGR	I0VWB	IK2YHB
H3LFE	AD4Z	I0VWB	IK2YHB

DX-Call	Manager	DX-Call	Manager
LZ5Z (WW-SSB00)	LZ1KDP	T88WX	JA1WSX
LZ7G (WW-SSB00)	LZ1NK	T92D (WW-SSB00)	T91AVW
M1P (WW-SSB00)	G3GAF	T11C (WW-SSB00)	W3HNC
M2G (WW-SSB00)	G1AHM	T11Z (WW-SSB00)	T14ZM
M2H (WW-SSB00)	G0REP	T14G (WW-SSB00)	T14JVY
M2W (WW-SSB00)	G0MRP	T15WFM	JA6WFM
M4U (WW-SSB00)	G0RGH	TM0F (WW-SSB00)	FB1BON
M6T (WW-SSB00)	G4PIQ	TM1V (WW-SSB00)	FB1BON
MM0LEO	W3LEO	TM5SIA	F5NQL
MX0BAA	G4SHF	TM9M	F5EOT
N0KV/MJ	N0KV	TZ6JA	JA3EMU
N2FF/J3	N2ZF	UA1CBX/5B4	UA1CBX
N2GA/J3	N2GA	UA9YAB/5B4	UA9YAB
N2WB/FG	N200	UK0A (WW-SSB00)	UK9AA
N3MV/J3	N3MV	UNON/ER	UNON
N4ZC/PJ7	N4ZC	UN7JX	IK2QPR
N6ZZ/EY8	K6VNX	UP0F (WW-SSB00)	W3HNC
N7DD/FR	N7DD	UP0L (WW-SSB00)	UN7LZ
N7FL/KH6	N7FL	UP4L (WW-SSB00)	UN7LZ
N8KR/FP	N8KR	UP6P (WW-SSB00)	UN5PR
NH7V/KH0	JJ3NST	UR2E (WW-SSB00)	UR5EAW
NO2RJ8	W2EN	UR7M	UT5MB
NP4Z (WW-SSB00)	WC4E	US3IU/R0 (TRY)	UA3AGS
OA4S	KB6J	US8U (WW-SSB00)	UT5UUF
OE2S (WW-SSB00)	OE2VEL	UT0H (WW-SSB00)	UT1HT
OE5T (WW-SSB00)	OE5XVL	UT7L (WW-SSB00)	UR4LWC
OE6Z (WW-SSB00)	OE6GX	UV7J (WW-SSB00)	UR8JK
OH0B (WW-SSB00)	OH2BH	UV5Q (WW-SSB00)	UX7QQ
OH0BH (WW-SSB00)	OH1WZ	UV5U (WW-SSB00)	UX1UA
OH0V (WW-SSB00)	OH6L1	UV7D (WW-SSB00)	UT7DX
OH0Z (WW-SSB00)	OH1EH	UV7I (WW-SSB00)	UX9IO
OH1F (WW-SSB00)	OH1AF	UX6F (WW-SSB00)	UX3FW
OH2NC/EA8	OH2NC	UZ7U (WW-SSB00)	UT3UA
OH4S (9/00)	OH4AF	V26B (WW-SSB00)	WT3Q
OH7M (WW-SSB00)	OH6LN	V31GC (WW-SSB00)	AK0A
OK2BOB/EA8	OK2BOB	V31MD (WW-SSB00)	K6GNAN
OK5W (WW-SSB00)	OK1AEZ	V47KP (WW-SSB00)	K2SB
OK8YD	DL1YD	V47NS (WW-SSB00)	W9NY
OK9RTX	OK1DJG	V51E (WW-SSB00)	K8EFS
OL1C	OK1AN	V6T1 (WW-SSB00)	JA7AO
OL5Q (WW-SSB00)	OK1HRA	V8A (WW-SSB00)	JH7FQK
OL7D	OK1TN	V82R (WW-SSB00)	VE3BY
OL7D/4X	OK1TD	V85D (WW-SSB00)	VE5SF
OL7R (WW-SSB00)	OK1UXV	V85E (WW-SSB00)	W8ILC
OL7W	OK1DUT	V85T (WW-SSB00)	W8LCP
OM1A (WW-SSB00)	OM2DX	V85F (WW-SSB00)	N5AU
OM3A (WW-SSB00)	OM3KAG	V85T (WW-SSB00)	LASKO
OM5M (WW-SSB00)	OM3BH	V85T (WW-SSB00)	N2VW
OM6T (WW-SSB00)	OM5AW	V8ADR (NOT)	G3VPO
OM8A (WW-SSB00)	OM3RM	W0AH/XE3	W2GR
OT0A (WW-SSB00)	ON7LR	W0I	K0PCG
OT0H (WW-SSB00)	ON7SS	W2EN/J8	W2EN
OT0H (WW-SSB00)	ON7YP	W4WX/JG	W4WX
OT0X (WW-SSB00)	ON6DP	W5KAU/XE2	W5KAU
OZ5W (WW-SSB00)	OZ1KRF	W6XD/EY8	K6VNX
P29DX (>1/00)	EA4CEN	W7XU/FY	W7XU
P39P (WW-SSB00)	5B4ES	W8QJ/FP	W8QJ
P3A (WW-SSB00)	W3HNC	W9AAZ/FG	W9AAZ
P40A (WW-SSB00)	KK9A	W2VU/YJ8	W2EN
P40B (WW-SSB00)	I2MQP	WP2Z (WW-SSB00)	KU9C
P40P (WW-SSB00)	WJSDX	XE2Z (WW-SSB00)	XE2GV
P40W (WW-SSB00)	N2MM	XMIJF (WW-SSB00)	VE1JF
P4CC (WW-SSB00)	PB0AU	XQ0Y (WW-SSB00)	KD6GW
P4COM (WW-SSB00)	PA3CAL	XT2DE	F5JRY
P4HQ	PA3CAL	XT2OW (10/00)	DL7DF
PQ2Q (WW-SSB00)	PY2WC	XU7AAB (WW-SSB00)	N2OO
PQ5W (WW-SSB00)	PS5WG	XU7ABL (WW-SSB00)	JA1ELY
PQ7Q (WW-SSB00)	PY2IQ	YB0A (WW-SSB00)	W3HNC
PR2G (WW-SSB00)	PT2ADM	YB0AY	HA0HW
PS2E (WW-SSB00)	PY2EX	YB0AZ	W7TSQ
PS5S (WW-SSB00)	PP5MQ	YB0LBK	W4JS
PW2A (WW-SSB00)	PT2BM	YB3ZMI	I28CCW
PW7Z (WW-SSB00)	PY7BEL	YCOFYJ	W4JS
PY0FF (WW-SSB00)	W9VA	YCOFTQ	K6GNAN
PY2P (WW-SSB00)	PY2RIK	YC3IKZ	I28CCW
PY5M (WW-SSB00)	VE3HO	YI1IBD (9/00)	G0MMI
PY7YL (WW-SSB00)	PY2KIT	YI90M	OMT1X
RIANZ	RU1ZC	YJ0AD	YI1AD
R1FJA/UA3UPA	UA3AGS	YJ0AU	Z32AU
R1FJO	UA3AGS	YL7A (WW-SSB00)	YL2GM
RD4M (WW-SSB00)	UA4LU	YL8M (WW-SSB00)	YL2KL
RF9C (WW-SSB00)	RK9CWW	YLM3W (WW-SSB00)	TA3BN
R1A (WW-SSB00)	RA3DKE	YN2EJG (WW-SSB00)	K51LB
RJ9J (WW-SSB00)	RA9JR	YP2A (WW-SSB00)	Y02KAB
RM3C (WW-SSB00)	RA3CW	YP3A (WW-SSB00)	YO3KPA
RM6A (WW-SSB00)	W3HNC	YR0HQ	Y03APG
RS0F (WW-SSB00)	W3HNC	YU130Z (WW-SSB00)	YU1AVQ
RU1A (WW-SSB00)	RU1AE	YU1DIG (WW-SSB00)	YU1AVQ
RU3DX/5B4	RU3DX	YV4A (WW-SSB00)	W4SO
RW2F (WW-SSB00)	DK4VW	YZ1U (WW-SSB00)	YU1ABH
RZ3TX/5B4	RZ3TX	Z13GX	DJ0LZ
S21YS	IK1FLF	Z39T (WW-SSB00)	Z31ET
S50IPA/9A	S53AX	ZB2X (WW-SSB00)	OH2KI
S52DG/9A	S52DG	ZF2AH (WW-SSB00)	W6VNR
S52LD/9A	S52LD	ZF2DR (WW-SSB00)	K5RQ
S57AX/9A	S57AX	ZF2MC (WW-SSB00)	N7MQ
S5D5S (WW-SSB00)	S5MBDY	ZF2RV (WW-SSB00)	WJ7R
SK3W (WW-SSB00)	SM0OEK	ZF2SA (WW-SSB00)	K3SA
SL3A (WW-SSB00)	SL3ZV	ZK1NDK	JR2KDN
SN2B (WW-SSB00)	SP2FAX	ZK1NIC	JR2KDN
SN4T (WW-SSB00)	SP4TKR	ZL6QH (WW-SSB00)	ZL2AOH
SN5N (WW-SSB00)	SP5PK	ZS6Y	KK3S
SN8V (WW-SSB00)	SP8ARY	ZV80 (WW-SSB00)	PV8DX
SO1MCW	OK1MCW	ZW5B (WW-SSB00)	W3HC
SP9W (WW-SSB00)	SP9HFM	ZW8U (WW-SSB00)	PY8AZT
SQ5DAK/9K2	SP5KQS	ZX2B (WW-SSB00)	PY2MNL
SQ6Z (WW-SSB00)	SP6YAK	ZX4Y (WW-SSB00)	PY4YO
SW2A (WW-SSB00)	SVA2EL	ZX5J (WW-SSB00)	VE3HO
T77CD (WW-SSB00)	I0WMI	ZY2W (WW-SSB00)	PT2ND
T88QG	JA1OGT	TNX ES-VY73	DL5KZA
T88TU	JK7TKE	QSL-ROUTES@funkamateure.dz	

QSL-Splitter

Im Berichtszeitraum gab es u.a. folgende **direkte** QSL-Eingänge: 3W2US (N200), FOOMOT, FY5FU, W8MV/KH4, VU2JOS, XU7AAP, ZD9ZM; sowie via **Büro** (meist über Manager): 5N0/OK1AUT, 701YGF, 9G5CW, AH2R, CU6/LA4XFA, FO0AWI, FT5XN, H44MX, HZ1AB, PY0FM, SV5/LA5LJA, T77M, V31KX, VI50G, VP2MBT, VP2MGL, VQ9GB, VU3MCV und ZK2XO.

Die Logs von **3A/IZ1DFI** und **3A/IK1QBT** (Oktober) sind unter <http://www.qsl.net/iz1dfi/> und <http://www.qsl.net/ik1qbt/> zu finden.

Peter, G3RZP (peter.chadwick@ieee.org), ist im Besitz der Logs der **4U1ITU**-Contestaktivität zum WWDX (28./29.10.00). Karten für QSOs auf 10 und 18 MHz sind schon übers Büro versandt.

Die Logs von **4W/K7BV** und **4W/N6FF** sind nun aktualisiert und unter <http://www.xcvr.com/4w/logsearch.asp> einsehbar.

Antonio, **4W6GH** (CTIEGH), bemüht sich eifrig, den Stapel einiger tausend QSL-Anfragen abzarbeiten. Etliches konnte er schon erledigen, die noch Wartenden bittet er um Geduld. Eventuell schlägt es ihn zwischenzeitlich auch nach Guinea-Bissau (J5), bevor es vielleicht im Februar nächsten Jahres wieder nach Osttimor geht.

Terry, BD7NQ, informierte darüber, daß QSL-Karten für **B7K** via W2AY gehen und nicht an ihn.

Georgi, LZ1ZF, bestätigt die mehr als 4000 QSOs von **BT4ARDF** (10th Amateur Radio Direction Finding World Championship). Karten sind derzeit im Druck und gehen nach Fertigstellung übers LZ-Büro raus. Wer es eilig hat, schickt seine QSL an LZ1ZF, P.O. Box 11, 4300 Karlovo, Bulgarien.

Alex, **EZ8CQ**, hat keinen QSL-Manager; Karten gehen ausschließlich über P.O. Box 76, Ashkhabad, 744001, Turkmenistan.

Gil, F5NOD, stellt das Log von **FO0/F5JJW** (Gambier) unter <http://f5nod.waika9.com/> zur Verfügung.

HB0/DK7ZL bevorzugt Karten übers Büro, notfalls auch direkt an DK7ZL.

Mitglieder der Grupo de Radioaficionaodoa al Packet waren im WWDX SSB Contest als **HR1AAB** mit von der Partie. QSL via P.O. Box 1734, Tegucigalpa, Honduras, Central America, Zip Code 11101.

Joe, W3HNK, korrigierte, daß er nicht QSL-Manager von **KH7R** ist.

Jara, DL1YD, bittet, QSLs für Kontakte mit **OK8YD** im CQWW SSB Contest an DL1YD (sein Heimatrufzeichen) zu senden. QSLs via OK-Büro sind auch o.k., dauern aber sicherlich länger.

Tino, **PT7AA** (pt7aa@fordx.ampr.org), ist der neue QSL-Manager folgender Stationen:

PS7ABT/S9, ZY0FKL, ZY0FCM, ZY0FCA (SSB/RTTY), ZY0FRT (SSB), ZY0FMC (SSB/RTTY), ZY0TF (CW/RTTY), ZY0TK, ZY0TR, ZY0SS (SSB), ZY0SW (CW), ZY0SY (RTTY), ZY0FA (CW), ZY0TK (SSB), ZY0TW (CW), ZX8CW (CW), ZY0RK, PY0SK, ZY0RW (CW), ZW8AA, ZY0SP (CW), PY0FK (Sat), ZY0SK (SSB), ZY0SG (CW), PT7AA/PR8 (CW) sowie ZV7AA (CW).

Bei Tom, SP5UAF, verzögerte sich der Druck der QSL-Karten für **SP0ZCC** (März 00); inzwischen sind aber alle QSLs versandt.

Der QSL-Manager von **T88QG** (Palau) ist JA1QGT. Karten werden in Kürze aus der Druckerei erwartet.

Nilay, **TA3YJ**, verschickte am 3.11. etliche QSL-Karten von TA3J, TA3YJ und YM3LZ übers Büro.

Alan, VK4AAR, erwartet nun nach einigen Verzögerungen die QSLs von **VK6BM** (OC-234) aus der Druckerei.

Wer sich für das Log von **XU7ABD** interessiert, findet dieses unter <http://www.qsl.net/xu7abd/>.

QSL-Karten für **YC3ZMI** (OC-237) sollten an IK8CCW, der kein Mitglied der ARI ist, direkt gesandt werden: Antonio Cannataro, P.O. Box 360, 87100 Cosenza.

Tnx für die QSL-Karten via DG0ZB, DJ1TO und DL1UU.

Call	Adresse
3DA0RS	Box 3744, Manzini
5B4ABP	Gerald Bischof, Vladimirou Erakleous I, Tsada-Paphos
BG0BZ	J. J. Gao, Box 202, Urumqi 830002
BG8HD	Co Co, Box 2109, Chongqing 400014
DL5EBE	Dominik Weiel, Johannes Meyer-Str. 13, 49808 Lingen
DSUNO	Science Education Inst, 253-14, Wonkok-Ri, Kumchom-Myon, Naju-Shi, Chollanam 520-820
DS1CAC	Kyung-Oak Kim, 150, Mun Jung-Dong, Songpa-Gu, Family APT 111-804, Seoul 138-202
DS1CAD	Jin-Wan Kim, 150, Mun Jung-Dong, Songpa-Gu, Family APT 111-804, Seoul 138-202
DS1COS	Hwa-Sung Ahn, 150, Mun Jung-Dong, Songpa-Gu, Family APT 111-804, Seoul 138-202
DS2BDX	Jung-Suk Kim, 1016-1008 Chugong APT, Haan 4-Dong, Kwangmyoung, Kyounggi 423-064
DS2DEK	Jeon Dae Bong, 1536 801, Hanarom APT, Sang-1 Dong, Wonmi-Gu, Buchon, Kyounggi 420-600
DS2QEI	Suc Hyan You, 51 Tong 1 Ban, 556-9, Juan 2-Dong, Incheon 402-202
DS2RVO	Kim Chul-Soo, Payoung APT, 310-1106, Choyang-Dong, Sokcho, Kangwon 217-080
DS2SDS	Park Jong Hyeon, Box 3, Taebaek 235-011
DS3IHG	Lim Ji Hyun, 352-6 Yon-Gi-Ri, Nam-Myon, Yon-Gi-Gun, Chungnam 339-820
DS3IFH	Kim Gu Hoi, 352-6 Yon-Gi-Ri, Nam-Myon, Yon-Gi-Gun, Chungnam 339-820
DS4DHU	Woong Kim, Sarang APT, 2-1204 Kumho-Dong, Kwangyang, Cheonnam 545-090
DS4NPL	Park Yong Wu, 744-146, 3-Ga, Woon-Dong, Duckjin-Gu, Jeonju 561-220
DS4OJX	Song Suk Young, 744-146, 3-Ga, Woon-Dong, Duckjin-Gu, Jeonju 561-220
DS5XUA	Hee Eun Lee, Box 5, Ullung Island 799-800
DU1NQP	Benedicto Asi, Lucena City 4301
FK8KAB	Box 3956, F-98800 Noumea
FR5FD	40 Rue Louis des Jardins, Bois de Neffe, F-97411 St. Paul, Reunion
HL0O	Kyungpook National University ARC, 1370 Sankyuck-Dong, Buk-Gu, Daegu 702-010
HL1CMS	Soo-Hyun Kim, 150, Mun Jung-Dong, Songpa-Gu, Family APT 111-804, Seoul 138-202
HL1PET	Ryu Hu Young, 503-9 Pungnap 2-Dong, Songpa-Gu, Seoul 138-042
HL2IKQ	Han Hyun Yee, 6-105 Samsung APT, 162-2 Gouan-Dong, Sosa-Ku, Buchon, Kyungki 422-090
HL2LWJ	Joo Sung Ri, 111-1202 Tongshin APT, 401 Chungja-Dong, Changan-Ku, Suwon 440-300
HL2QLG	Pil-Seo Kang, 1016-1008 Chugong APT, Haan 4-Dong, Kwangmyoung, Kyounggi 423-064
HL4GIK	Sang Doo Lee, Box 35, Kunsan 573-600
HL4GKL	Mi Sook Moon, Box 35, Kunsan 573-600
HL4PLJ	David Kim, 109-103, Hyundai APT, Ajung-Ri, Inhu-Dong, Chonju 561-230
HL5BLI	Soo-Won Yoon, Box 24, Nam-Ulsan, Ulsan 680-600
HL5NLS	Dong-Tae Kim, 105-1407 Hwang Sil APT, Namsan 4 Dong, Jung Gu, Taegu 700-444
HP1AC	Camilo A. Castillo, Box 0860-00144, Villa Lucre
HP1BYS	Elio Eloy Salinas R., Box 10745, Panama 4
IV3OWC	Claudio Fabbro, Via Casale Coloset 3, I-33030 Moruzzo
IV3TRK	Silvio Terconi, Via Luigi de Jenner 18, I-34148 Trieste - TS
IZ8CCW	Antonio Cannataro, Box 360, I-87100 Cosenza - CS
JA1ELY	Toshikazu Kusano, Box 8, Kamata, Tokyo
JA1QGT	Tokuzo Kato, 2-25-14 201 Gyoutoku Ekimae, Ichikawa-city, Chiba 272-0133
JA7AO	Tokro Matsumoto, 3-62 Okachimachi, Yuzawa, Akita. 012
JD1BKJ	Yoshiyuki Jingo, 264-10 Minami-Iriso, Sayama. 350-1316
JH7FQK	Ichio Ujije, 162 Shionosawa, Kohata, Towa, Adachi-gun, Fukushima 964-02
JK7TKE	Ichio One Ujije, 162 Shionosawa Kohata, Towa, Adachi-gun, Fukushima 964-02
JR2KDN	Yuichi Yoshida, Kato Bldg 4th Floor, 529 Rokugaikae, Kita-ku 462-0002
K4TSJ	Dudley's DXers of NE Georgia, 2011 New High Shoals Rd., Watkinsville, GA 30677
KD6WW	Bruce D. Lee, 17520 Kennison Ln., Lodi, CA 95240
KG6AR/4	Chris Williams, 220 Woods Landing Ln., Callaway, VA 24067
LA5KO	Roy Almedal, Bertesvei 44, N-3123 Tonsberg
LU2HF	Nestor Didonato, Box 14, 5151 La Calera, Cordoba
N0KV	Barry Mitchell, 12200 Boothill Dr., Parker, CO 80138
NU4Y	James R. Iori, 814 Basswood Ct., Orange Park, FL 32065
PP5MQ	Mario Marquardt, P.O. Box 212, 89201-572 Joinville - SC
PT2BW	Ariosto R. de Souza, Box 03821, 70084-970 Brasilia
PV8DX	Paulo C. Leite, P.O. Box 148, Boa Vista, RR 69301-970
SP3WVL	Tomasz Lipinski, ul. Wodna 7A/6, PL-69-100 Slubice
SV1FJA	Nektarios Athanasios, 50 Ermou Street, GR-16233 Byron, Athens
SV1FKZ	Konstantinos Drolgolis, Sirrakol 17, GR-10444 Kolonos, Athens
SV4FGY	Miltiadis Danas, 89th Vissarionos Str., GR-41447 Larissa
WJ7R	Ron Vincent, 3715 University St., Eugene, OR 97405-4347
WT3Q	S. M. Hamer Jr., 893 Narvon Rd, Narvon, PA 17555
XX9EH	Leong Seo Cho, Box 8005, Macao
YC0IR	Rezky Ichwan, Box 4528, Jakarta 12700
YD1DY	Y Dwiyanto, Box 8020 JK STB, Jakarta 12810
YC2OBL	Sutaryono Fx, Box 11, Gringsing 51281



Termine – Dezember 2000

1. – 3.12.

2200/1600 UTC **ARRL 160 m Contest** (CW)

2. – 3.12.

1600/1600 UTC **EA DX Contest** (CW)

1800/0200 UTC **8. TARA Sprint** (RTTY)

1800/1800 UTC **TOPS Activity Cont. 80 m** (CW)

2.12.

30. Dortmunder Afu-Flohmarkt in der Westfalenhalle.

1400/2300 UTC **Vecchiacchi VHF** (CW/SSB)

2000/2400 UTC **QRP Homebrew Sprint** (CW)

3.12.

20. AMTEC (Informations- und Verkaufsausstellungen für Afu, Computer- und Hobbyelektronik) ab 9 Uhr auf dem Messegelände in Saarbrücken in den Hallen 3, 4 und 5. Sie ist eine der großen Informations- und Verkaufsausstellungen für Amateurfunk, Computer- und Hobbyelektronik in Deutschland. Infos unter www.darc-saar.de.

0700/0800 UTC **Brandenburg-Contest 80 m** (SSB)

0800/0900 UTC **Brandenburg-Contest 80 m** (CW)

0800/1000 UTC **Brandenburg-Contest V/UHF** (CW, SSB)

0900/1000 UTC **Brandenburg-Contest 40 m** (SSB)

1000/1100 UTC **Brandenburg-Contest 40 m** (CW)

0830/0930 UTC **St.Barbara-Party 80 m** (CW/SSB)

0830/1100 UTC **St.Barbara-Party 2 m** (CW/SSB/FM)

0930/1100 UTC **St.Barbara-Party 40 m** (CW/SSB)

5.12.

1800/2200 UTC **NAC/LYAC 144 MHz** (CW/SSB/FM)

7. – 10.12.

InterByte 2000 (Computermesse & Funktechnik) in Halle 5 der Neuen Leipziger Messe. Infos unter www.inter-byte2000.de.

9. – 10.12.

0000/2400 UTC **ARRL 10 m Contest** (CW/SSB)

11. – 15.12.

2000/0200 UTC **BCC Meteorscatter Contest** (CW)

12.12.

1800/2200 UTC **NAC/LYAC 432 MHz** (CW/SSB/FM)

15.12.

2100/2300 UTC **AGB Party Contest** (CW/SSB)

16.12.

0000/2400 UTC **OK DX Contest** (RTTY)

16. – 17.12.

1400/1400 UTC **Croatian Contest** (CW)

1600/1600 UTC **Intern. Naval Contest** (CW/SSB)

17.12.

0000/2359 UTC **Canada Winter Contest** (CW/SSB)

0800/1100 UTC **OK VHF/UHF/SHF Contest** (CW/SSB)

0800/1100 UTC **DAVUS Quarterly Cont. VHF** (CW/SSB)

19.12.

1800/2200 UTC **NAC/LYAC 1,3 GHz & up** (CW/SSB/FM)

26.12.

0700/1100 UTC **OK-Christmas Cont. I** (VHF)

0800/1100 UTC **DAVUS Christmas Cont.** (VHF/UHF)

1200/1600 UTC **OK-Christmas Cont. II** (VHF)

1100/1200 UTC **DAVUS Christmas Cont.** (23 cm)

1800/2200 UTC **NAC/LYAC 50 MHz** (CW/SSB/FM)

30. – 31.12.

1500/1500 UTC **Original QRP Winter-Cont.** (CW)

1500/1500 UTC **Topband Distance Challenge** (CW)



DL-QTC

■ PLC nicht empfehlenswert

Ein Informationspapier „PLC, Powerline Communication, nicht empfehlenswert“ haben der Runde Tisch Amateurfunk und der DARC e.V. vorgelegt. Es dient der Öffentlichkeitsarbeit und als Diskussionsgrundlage. Das Papier informiert über das Verfahren PLC und Störpotentiale. Die Ausführungen begründen, warum PLC bereits heute ein veraltetes, volkswirtschaftlich unrentables System ist.

Da PLC-Übertragungen z.B. Kurzwellenrundfunk, Amateurfunk und andere Funkdienste stören können, schränken sie die Informationsfreiheit ein. Die Leistungsfähigkeit von PLC deckt nicht den Bedarf an schneller Datenübertragung.

In abschließenden Kapiteln stellt das Papier bisherige Gegenaktivitäten heraus. Als existentiell betroffene Betreiber ihres Experimentalfunkdienstes wehren sich die Funkamateure besonders intensiv gegen PLC.

Das Informationspapier ist bereits in Packet-Radio eingespielt und kann als Vorstandsinformation Nr. 78 unter www.darc.de/aktuell eingesehen werden.

aus DL-Rundspruch des DARC Nr. 36/00

■ Frequenznutzungsbeitrag wird gesenkt

Der jährlich von den Funkamateuren zu zahlende Frequenznutzungsbeitrag wird gesenkt. Gegenwärtig liegt er bei 18 DM pro Jahr. Der DARC geht davon aus, daß sich dieser Beitrag in Zukunft um bis zu 5 DM ermäßigen wird. Der Frequenznutzungsbeitrag ist nicht zu verwechseln mit den EMV-Beiträgen.

aus DL-Rundspruch des DARC Nr. 36/00

■ VHF/UHF/SHF-Referat tagte

Die Situation bei der Koordination automatisch arbeitender Stationen, deren Mißbräuche sowie technische Probleme, Neuheiten über Amateurfunk-Satelliten und Digital-ATV sowie die allgemeine Zuweisungssituation auf den VHF/UHF/SHF-Bändern waren Themen einer Arbeitstagung. Zu dieser hatten sich am 11.11.00 die Distrikts-UKW-Referenten mit den Mitarbeitern des DARC-VHF/UHF/SHF-Referates in Bebra getroffen.

aus DL-Rundspruch des DARC Nr. 37/00

■ Einzug von EMV-Beiträgen – Pressekonferenz der RegTP

Etwa 240 000 Bescheide über EMV-Beiträge will die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post ab Mitte November verschicken. Davon sind alle Funk-Nutzergruppen, von Amateurfunk bis zum Seefunk, betroffen. Insgesamt geht es um ein Gesamtvolumen von etwa 69 Millionen Mark.

Diese sogenannten EMV-Beiträge gehen auf die Beitragsverordnung zum Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten aus dem Jahr 1993 zurück. Die jetzt angekündigten Bescheide sollen den Zeitraum vom 1.8.96 bis 31.12.99 umfassen. Die Verzögerung und damit der rückwirkende Beitrags-einzug resultieren aus rechtlichen Auseinan-

dersetzungen. Das gab die RegTP auf einer Pressekonferenz bekannt. Dort wurde auch von etwa 30 DM pro Jahr für die Funkamateure gesprochen.

Der Runde Tisch Amateurfunk und der DARC weisen darauf hin, daß solche neuerlichen Bescheide nur dann hinzunehmen sind, wenn die EMV-Beitragsprozesse von DARC-Mitgliedern abschließend und letztinstanzlich zugunsten der RegTP entschieden worden sind. Ein Urteil in den Musterprozessen des DARC e.V. liegt aber noch nicht vor.

Darauf hat auch Rechtsanwalt Boyke Dettmers, DJ4KD, hingewiesen, der die DARC-Mitglieder in diesen Verfahren vertritt. Erst wenn die EMV-Beitragsprozesse entschieden und die Rechtsmittel ausgeschöpft sind, wäre eine Erhebung der EMV-Beiträge rechtmäßig. Sobald die ersten Bescheide vorliegen, wird der DARC Empfehlungen erarbeiten. Diese Hinweise können dann jene Funkamateure nutzen, die vor Abschluß der Musterprozesse erneute Beitragsbescheide bekommen haben. Derzeit sieht es so aus, daß der DARC empfehlen muß, fristgerecht schriftlich Widerspruch einzulegen, d.h. innerhalb eines Monats.

aus DL-Rundspruch des DARC Nr. 35/00

■ Brandenburg-Rundspruch

Seit September findet dank DL1BZB wieder einen Y-Rundspruch statt. Die erste Übertragung erfolgte am 6.9. um 19 Uhr, die nächsten folgen im 14tägigen Abstand auf 3,640 MHz sowie über DB0FRO (2 m). Auf 70 cm ist er über DB0CBS, DB0CAL sowie DB0SAX (von DL0MUE durch DK8RE) zu hören. Eine Wiederholung gibt es am darauffolgenden Samstag auf DB0TA um 18 Uhr. Für die Prignitz überträgt DG1RPN auf 145,575 MHz ebenfalls am darauffolgenden Samstag um 19.30 Uhr.

Beiträge für den Rundspruch sind an Frank, DL1BZB, via PR, DL1BZB@t-online.de oder per Fax (03341) 47 69 65, bis Samstag vor dem Rundspruchtermin zu senden.

■ Amateurfunk auf Expo erfolgreich

Mit dem Ende der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover ist auch die Aktion Ham Meeting Expo2000 abgeschlossen. Während der 153 Tage dauernden Ausstellung wurden aus Hannover von den beteiligten Expo-Stationen DL0XPO, DA0EXP und DL0IBM insgesamt mehr als 15 000 QSL-Karten in alle Welt verschickt. Den DARC-Info-Bus besuchten während dieser Zeit etwa 1500 Gäste aus aller



Die AMTEC (3.12. ab 9 Uhr) erwartet wieder viel Andrang an den Ständen (www.darc-saar.de)

Welt, z.B. aus den USA, Spanien, Italien, Ungarn, Guinea-Bissau, Ecuador und Frankreich. Der DARC-Info-Bus hatte während des Ham Meeting Expo2000 seinen letzten Einsatz und wurde stillgelegt.

aus DL-Rundspruch des DARC Nr. 35/00

■ Mannschaft bei Amateurfunkpeil-WM in China erfolgreich

Bei den Weltmeisterschaften im Amateurfunkpeilen vom 13. bis 18.10.00 in Nanjing/China war die Mannschaft des DARC recht erfolgreich. Josef Tuttmann, DL8YBL, gewann in der Klasse der Veteranen im 80-m-Wettkampf die Goldmedaille. Dieter Barg und Dieter Übel, ebenfalls Veteranen, erreichten den 7. und 8. Platz. Damit holten die DARC-Veteranen Silber in der Mannschaftswertung.



QSL-Karte der Ausbildungsstation DN1FC

Im 2-m-Wettkampf belegten Josef Tuttmann, DL8YBL, Dieter Übel und Dieter Barg den 4. bis 6. Platz in der Einzelwertung und gewannen damit eine weitere Silbermedaille für die Mannschaft. In einem sehr starken ausländischen Konkurrenzfeld erreichten jeweils 6. Plätze: Nils Schmiedeburg bei den Senioren im 2-m-Wettkampf, Manfred Platzek bei den Oldtimern und Stephan Köberle bei den Junioren im 80-m-Wettkampf.

Zum ersten Mal in der 20jährigen Geschichte der ARDF-Weltmeisterschaften fand die WM außerhalb der IARU-Region 1 statt. Die Ausrichter boten den teilnehmenden Mannschaften zwei interessante, aber auch schwierige Wettkämpfe und überzeugten mit einem großartigen Rahmenprogramm. Insgesamt vertraten 19 Mitglieder den DARC. Die Ergebnisliste ist auf der Internetseite des ARDF-Funksportreferates unter www.darc.de/ardf/einsehbar.

aus DL-Rundspruch des DARC Nr. 33/00

■ Fragenkatalog erst im Jahr 2001

Der neue Prüfungsfragenkatalog für die Amateurfunk-Zeugnisklassen 1 und 2 wird voraussichtlich erst im Juli 2001 erscheinen. Dies teilte DARC-Referent Wolfgang Manz, DJ3EO, als Beauftragter des Runden Tisches Amateurfunk (RTA) mit.

Nach Erscheinen des neuen Fragenkatalogs sollen die Prüfungen zum Amateurfunkzeugnis der Klassen 1 und 2 noch mit einer Übergangsfrist von drei Monaten nach dem alten Katalog abgenommen werden.

aus DL-Rundspruch des DARC Nr. 33/00

■ Neuigkeiten vom Referat AJW Berlin

Das Referat Ausbildung, Jugendarbeit und Weiterbildung des Distrikts Berlin hat mit der Planung und der damit verbundenen Standort-

suche für einen APRS-Digipeater begonnen. Um eine möglichst gute Funkversorgung sowie den verlustfreien Informationsaustausch auch über die Landesgrenze zu gewährleisten, werden derzeit mehrere mögliche Standorte auf ihre Eignung hin getestet.

Für die Testphase und Realisierung des APRS-Projektes und die spätere Betreuung des APRS-Digipeaters Berlin haben sich Sascha, DH6TJ, Uwe, DH6OJ, und Jens, DD6VQ, beiderklärt. Gleichzeitig wurde auch die neue Internet-Seite www.aprs-berlin.de ins Netz gestellt. Hier können APRS-interessierte Funkamateure Neuigkeiten und Tipps zum APRS-Projekt und später zusätzliche Informationen zum Thema APRS in der Region Berlin-Brandenburg finden. Unter anderem ist eine Rubrik mit diversen Karten der Region geplant.

Weiterhin wird die derzeitige Internetpräsenz des Referates Ausbildung, Jugendarbeit und Weiterbildung mit der zur Zeit noch gültigen Internetadresse www.cjrberlin.de den hinzugekommenen Aufgaben und dem dadurch neuen Referat angepaßt. Da durch das Referat AJW Berlin (D) seit längerer Zeit auch die Aufgaben der Aus- und Weiterbildung im Distrikt neben der Jugendarbeit wahrgenommen werden, war die Änderung der Adresse notwendig. Sie lautet nun www.ajwberlin.de.

Interessierte der Referatsarbeit können sich unter dieser Internetadresse auch in eine Mailingliste eintragen, dadurch erhalten sie die aktuellen Informationen und geplante Aktivitäten frühzeitig.

Anregungen, Fragen, Tipps und Kritik bitte an: Jens Lange, DD6VQ, Senftenberger Ring 76, 13435 Berlin, Tel/Fax (030) 40 20 93 69, E-Mail dd6vq@darc.de.

Jens Lange, DD6VQ

■ Jubiläumsveranstaltung in Königs Wusterhausen

Die erste Übertragung eines Rundfunkprogramms fand in Deutschland am 22.12.1920 statt. Mitarbeiter der damaligen Hauptfunkstelle Königs Wusterhausen führten in einem provisorischen Studio des Sendergebäudes ein Weihnachtskonzert vor. Kurz vor der offiziellen Freigabe des Rundfunks am 29.10.1923 begann eine Reihe von Sonntagskonzerten. Sie wurden aus einem eigenen Konzertraum der Sendestelle auf den Wellenlängen 4000 und 2700 m übertragen.

Diesen historischen Ereignissen der Rundfunkgeschichte ist eine feierliche Veranstaltung gewidmet, die am 22.12.00 um 16 Uhr im Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen stattfindet. Es wird historisches Material in Ton und Bild vorgestellt. Kulturelle Beiträge, die die Anfangszeit des Rundfunks illustrieren, bilden das Hauptprogramm. Besucher können an diesem Tag auch Probelaufe des Diesellgenerators erleben.

Gerhard Roleder, DL6AKC

■ Nachruf

Am 16.10.00 verstarb OM Werner, DL1RTC. Mit ihm ging ein Mensch von uns, der sehr eng mit dem Amateurfunk verbunden war und den Ham Spirit tief in seinem Herzen trug. Er wird in unseren Reihen eine große Lücke hinterlassen. Wir werden sein Andenken stets ehren.

Präsidium des RTC

Baue ein Radio mit einem Kind

Eine gemeinsame Aktion von DL-QRP-AG, Arbeitsgemeinschaft für QRP und Selbstbau im Amateurfunk, DARC-Referat für Ausbildung, Jugendarbeit und Weiterbildung und AGDX e.V. (Dachorganisation der deutschsprachigen Kurzwellenhörerkreise)

Was machen eigentlich der Vater, Bruder, Opa, Mutter, Oma, wenn sie da vor ihren schwarzen Kisten sitzen, sich piepsende Töne oder kaum verständliches Gebrabbel anhören und ständig „pssssst, du störst“ rufen? Sie funkeln oder sie hören DX (sagen sie zumindest), und sie haben natürlich keine Zeit! Das ist häufig die Erfahrung, die Kinder von Funkamateuren oder Kurzwellenhörern machen, wenn sie sich neugierig für das Hobby des OMs interessieren. Muß das so sein? Könnte nicht jeder von uns ein wenig dazu beitragen, daß unser interessantes Hobby auch von unserem Nachwuchs erfahren werden kann?

Was geben wir den Kindern?

Sicher nicht noch eine HighTech-Kiste. Geräte, bei denen auf Knopfdruck ein Musiksender ertönt, haben sie doch vom Schlafzimmer bis zur Küche schon genug stehen. Kinder bräuchten ein „Fummelradio“, eine Art Gameboy für Kurzwellen, ein Radio, das Anforderungen stellt, das immer besser wird, je mehr sie sich auskennen.

Ein solches Radio ist das Fernempfangsradio der DL-QRP-AG. Technisch gesehen ein Rückkopplungsaudion mit 12 Bereichen zwischen 4 und 11 MHz, mit extrem weich einsetzender Rückkopplung sowie ausgezeichnete Empfindlichkeit und Stabilität. Wie jedes Audion kann es AM-, SSB- und CW-Signale empfangen, und wie jedes Audion wird es um so empfindlicher und trennschärfer, je besser man die Bedienung beherrscht. Der Bausatz besteht aus einer einzigen Platine und allen benötigten Teilen. Keine komplizierte Spule, eine einzige Spule auf einem Ringkern ist mit Klingeldraht zu bewickeln. Dank des ausführlichen Handbuchs mit vielen Fotos ist jedes Kind unter Anleitung in der Lage, sich dieses Radio zu bauen (Handbuch unter http://www.fernempfangsradio.de/das_prcjekt.htm)

Unter <http://www.fernempfangsradio.de> haben wir ein Diskussionsforum für Kinder sowie eines für Betreuer eingerichtet. Die DL-QRP-AG organisiert die technische Unterstützung, die AGDX wird den Teilnehmern bei der Suche nach QSL-Adressen von KW-Stationen behilflich sein.

Mitglieder des DARC werden Sonderrundsprüche für Hörer organisieren; es wird Diplome für gehörte und bestätigte Länder geben. Eine großartige Gelegenheit, Kinder und Jugendliche mit unserem Hobby auf die beste Art bekannt zu machen – durch eigene Aktivität.

Gib Dir einen Ruck, baue ein Radio mit einem Kind!

Infos: DL-QRP-AG, Peter Zenker, DL2FI, Saarstr. 13, 12161 Berlin, E-Mail DL2FI@t-online.de, Fax (030) 859 61 324 oder auf der Homepage <http://www.fernempfangsradio.de>.



Bearbeiter: Ing. Claus Stehlik
OE6CLD
Murfeldsiedlung 39, A-8111 Judendorf
E-Mail: oe6cld@oevsv.at

■ 75 Jahre ÖVSV

Am 7.4.01 besteht der ÖVSV 75 Jahre. Um dieses Jubiläum zu würdigen, sind 2001 folgende Aktivitäten geplant:

Sonderpräfiz OE75

Die Oberste Fernmeldebehörde hat aus Anlaß des 75jährigen Bestehens des ÖVSV für den Zeitraum vom 1.1.01, 0000 UTC, bis 31.12.01, 2359 UTC, die Verwendung des Sonderrufzeichens OE75 (es folgt das Suffix des bisherigen Rufzeichens, z.B. OE75CLD) für alle österreichischen Amateurfunkstellen gestattet.

Da gleichzeitig auch die Herausgabe eines Kurzzeitdiploms vorgesehen ist, werden die Mitglieder des ÖVSV ersucht, diesen Sonderpräfiz möglichst oft zu verwenden.

Aktivitäts-Award OE75

Für die Jahresbestleistungen betreffend Contestteilnahme (an internationalen Contests; Einzelstation/Klubstation) sowie die Gesamtaktivität in den Kategorien HF/VHF/UHF/SHF auf Basis der QSOs im Jahr 2001.

Kurzzeitdiplom WOE75

Für das Jahr 2001 hat das Diplomreferat ein Kurzzeitdiplom WOE75 vorgesehen; eine detaillierte Diplomausschreibung folgt in einem der nächsten Ausgaben des FA.

Festabend 75 Jahre ÖVSV

Im Rahmen der HF/VHF/UHF/SHF-WG-Tagung in Wien (7./8.4.01) ist ein Festabend mit Empfang am „Gründungstag“ (7.4.) um 19 Uhr im Tagungshotel IBIS-Marienhilf vorgesehen. Zu diesem Festabend werden die Gäste schriftlich geladen, wobei als Gäste u.a. die Teilnehmer der WG-Tagung, Vertreter der LV, der Nachbarverbände sowie der Fernmeldebehörde vorgesehen sind.

Ham-Abend 75 Jahre ÖVSV

Im Zusammenhang mit der 15. Amateurfunkausstellung in Laa/Thaya (25./26.5.01) ist am

schon traditionellen Grillabend (Freitag) ein Ham-Fest „75 Jahre ÖVSV“ geplant, für den die Gemeinde Laa bereits ihre Unterstützung zugesagt hat.

Zusätzlich wird eine Webseite mit allen einschlägigen Informationen zum Thema „75 Jahre ÖVSV“ eingerichtet. Voraussichtlich ab September 2001 wird es eine Sonderausstellung „Amateurfunk in Österreich“ von der QSL-Collection geben (OE1WHC).

Zu allen angeführten Themen folgen in den kommenden Monaten noch detaillierte Informationen, die selbstverständlich hier publiziert werden. Ich persönlich freue mich auf alle Fälle schon auf ein ereignisreiches Jahr voller Aktivitäten.

■ Chronik des LV Salzburg

Dank des enormen Arbeitseinsatzes von Kurt, OE2KWN, ist die Chronik des Landesverbandes Salzburg nun fertig geworden und liegt als gebundenes Buch vor. Es umfaßt 522 Seiten, gibt einen umfassenden Überblick über das Amateurfunkgeschehen aus der Gründungszeit und spiegelt auch das derzeitige Klubgeschehen des Verbandes wider.

Es sind sowohl herausragende Ereignisse im Klubleben als auch auf den ersten Blick banal erscheinende Aktivitäten aufgeführt. Eine umfassende tabellarische Aufstellung zu Klub- und Mitgliederzahlen vervollständigen das Werk. Zu bekommen ist es bei den Klubabenden in Salzburg (erster Freitag im Monat) sowie im Klubheim zu den Öffnungszeiten.

Preise: Bei Abholung ATS 220; bei Versand (Vorauskauf) ATS 270, und bei Versand (Nachnahme) ATS 305. Eine Einzahlung von ATS 270 auf das Konto des Amateurfunkverbandes Salzburg, Kontonummer 00030241400 bei der Volksbank Salzburg, BLZ 45010, mit dem Hinweis „Chronik“ reicht als Bestellung aus (bitte Namen und Adresse deutlich lesbar schreiben).

Sollten Fehler entdeckt werden, eventuelle Ungereimtheiten usw. auffallen oder sich Ergänzungen anbieten, so möge bitte direkt mit dem Chronisten Kontakt aufgenommen werden. Die Chronik soll ja schließlich weiterleben, ergänzt, falls notwendig auch berichtigt werden, und es wird, bei entsprechender Nachfrage, sicherlich in absehbarer Zukunft eine weitere Auflage geben.

Inserentenverzeichnis

ALINCO GmbH	3 US
Al-Towers Hummel	1371
Andy's Funkladen; Bremen	1298/1376
AATIS	1386
BKT-Elektromechanik GmbH	1376
Bogerfunk Funkanlagen GmbH	1372/1373
Communication – Scanner-Versand	1382
Communications Systems Rosenberg	1383
Dierking; NF/HF-Technik	1382
DIFONA Communication GmbH;	
Offenbach	1366/1373/1374
Dortmunder Amateurfunkmarkt	1410
Elektronik-Fundgrube; M. Queck	1371
Elektronik-Service; R. Dathe	1366/1380
Fernschule Weber	1370
Funkboerse	1382
Funk + Komm.technik; Dresden	1372
Funktechnik Grenz	1379
Güttner; Ing.-Büro f. Datenfunk	1367
Haro electronic; Bubesheim	1376
Höhne Funktechnik; Bochum	1366
ICOM (Europe) GmbH	4 US
KCT Weißenfels; D. Lindner	1372
KENWOOD Electronics Deutschland GmbH	1297
KM Elektronik; Mering	1371
Dieter Knauer; Funkelektronik	1370
KN-Electronic; K. Nathan	1379
K & S Elektronik; Chemnitz	1367
Kusch; Dortmund	1382
LANDOLT; Maintal	1371
Liedtke GmbH; Maintal	1386
MAKU Kommunikationstechnik GmbH	1367
MBMT Meßtechnik Handels GmbH	1387
Mechanische Systeme Lehmann	1367
A. Newbold; Edelstahlschrauben	1367
Oppermann GbR;	
Elektronische Bauelemente	1367/1375
Petri Elektronik	1379
QSL collection; Wien	1370
Radau – Funktechnik; Lörrach	1382
Reichelt Elektronik	1299
Rosenkranz Elektronik GmbH; Darmstadt	1381
RW-Elektronik; Hamburg	1366
Sander electronic; Berlin	1374
Schönherr electronic; Chemnitz	1370
Segor electronics; Berlin	1379
Siebel Verlag	1323
Siemens AG	1385/1389/1391
SSB Electronic GmbH; Iserlohn	1379/1390
SYMEK-Datensysteme	
und Elektronik GmbH; Stuttgart	1395
TENNERT-ELEKTRONIK; Weinstadt	1374
Theuberger Verlag GmbH	1368/1377/1392
Tretter Funkelektronik; Erbach	1371
TRV – Techn. Requisiten Vorrath	1387
UKW Berichte Telecommunication	1370
VHT Impex; V. Hoppenheit	1384
VP Electronic & Service GmbH	1387
H. Wallfass (Nachf.) GmbH & Co. KG	1367
Wienbrügge Funkcenter; Göttingen	1374
WiMo Antennen	
und Elektronik GmbH; Herxheim	1383/1388
YAESU Germany GmbH	2 US

30. DORTMUNDER AMATEURFUNKMARKT – 30. DORTMUNDER AMATEURFUNKMARKT

30. Dortmunder Amateurfunkmarkt 2. Dezember 2000



**9 bis 16 Uhr
WESTFALENHALLE 6**

INFO: Ulrich Kuckling (DL2DAF) · Tel. (02 31) 8144 69 · Fax (02 31) 286 28 76 · www.darc-o05.de

ANZEIGENSEITE

ANZEIGENSEITE