



MEGAHERTZ

COMMUNICATION-INFORMATIQUE

ISSN - 0755 - 4419

**DU NOUVEAU
POUR LES DEBUTANTS**

**LA RECEPTION
DES SATELLITES**

**NOTRE DOSSIER:
CHASSE AUX PIRATES**

SAINT-LYS RADIO

**COMPRENDRE
L'ELECTRONIQUE**

**METEO SUR
APPLE**

AMPLI 1296 MHZ



*Communication et électronique,
lequel choisir ?*

REVUE EUROPEENNE D'ONDES COURTES - N° 16 - MAI/JUIN 1984

L'ESSENTIEL AU CREUX DE LA MAIN



Canon X-07 MICRO ORDINATEUR PERSONNEL PORTABLE

Ne vous fiez pas à la petite taille du X-07. Le CANON X-07 est un puissant ordinateur doté d'un système complet. Tout en pouvant se loger dans la paume de votre main, il vous offre une grande variété de fonctions ainsi que d'immenses possibilités d'extension.

La mémoire du X-07, de 8 Koctets de base, peut être étendue jusqu'à 24 Koctets. Elle est en outre munie d'une alimentation de secours.



Carte de mémoire XM-100

Coupleur optique X-721



Des cartes mémoire interchangeables peuvent être utilisées aussi bien comme extension à la mémoire principale que comme support de stockage de vos programmes et données. Alimentées par une petite pile de soutien, de la taille d'une carte de crédit, ce sont de véritables logiciels de poche.

Le langage du X-07 est le BASIC MICROSOFT comprenant toutes les fonctions classiques du basic plus une grande variété d'instructions et commandes développées par CANON.

Dans le clavier QWERTY sont incluses 6 (x 2) touches de fonctions redéfinissables par l'utilisateur.

Les données d'entrée comme les résultats de programmes peuvent être affichées sur l'écran à cristaux liquides, offrant 4 lignes de 20 caractères ainsi qu'une résolution graphique de 120 x 32 points.

Il élimine la prise de notes en rassemblant les fonctions de bloc-notes, traitement de texte, banque de données et d'une calculatrice très perfectionnée.

Et ce n'est pas tout, le X-07 a été conçu pour s'adapter à une grande variété de périphériques pour encore étendre ses possibilités :

- une imprimante traceuse de courbes 4 couleurs qui permet l'impression sur papier ordinaire de 144 mm de vos listings, diagrammes, graphiques, etc...
- un convertisseur de niveau RS-232C qui transforme les signaux d'entrée/sortie série en signaux standard RS-232C.
- un coupleur optique qui convertit les signaux d'entrée/sortie série en lumière infrarouge permettant des liaisons sans câble.
- les sorties parallèles Centronics, bus système et cassette.



RS-232C X-722

RECHERCHONS REVENDEURS



BOROMÉE
LEADER BUREAUTIQUE

17 bis, rue Vauvenargues, 75018 Paris
Tél. : 229.19.74 +. Télex : 280150F

MÉGAHERTZ est une publication des Éditions SORACOM, sarl au capital de 50.000 F RCS B319816302 CCP Rennes 794 17V

Rédaction et administration :

16A, avenue Gros-Malhon,
35000 Rennes.

Tél.: (99) 54 22 30. Lignes groupées.

Fondateurs : Florence MELLET (F6FYP),
Sylvio FAUREZ (F6EEM).

Directeur de publication :

Sylvio FAUREZ.

Rédacteur en chef :

Marcel LE JEUNE (F6DOW).

Chef maquettiste :

François GUERBEAU.

Maquette : Claude BLANCHARD,
Christophe CADOR, Marie-Laure BEL-
LEIL, Jean-Luc AULNETTE.

Illustrations - créations publicitaires : F.B.G.

Laboratoire : Philippe GOURDELIER.

Dessins : JOUVE.

Photogravure : BRETAGNE PHOTO-
GRAVURE.

Composition : FIDELTEX.

Impression : JOUVE, Mayenne.

Correspondant de presse :

Belgique : E. ISAAC.

Courrier technique :

Georges RICAUD (F6CER).

Marine : Maurice UGUEN.

Passage des satellites :

Jean-Claude MARION.

Politique économie : Sylvio FAUREZ.

Informatique : Marcel LE JEUNE.

Abonnements-vente réassort. :

Catherine FAUREZ.

Abonnement 1 an 195 F (France).

Attaché de presse promotion :

Maurice UGUEN.

Tirage 40 000 exemplaires.

Distribution : NMPP.

Publicité : IZARD Créations, 16B, ave-
nue Gros-Malhon, 35000 Rennes, tél.:
(99) 54 32 24. Bureaux à Saint-
Nazaire, tél.: (40) 66 55 71.

Dépôt légal à parution.

Commission paritaire : 64963.

Les dessins, photographies, projets de toute nature et spécialement les circuits imprimés que nous publions dans Méga-
hertz bénéficient pour une grande part du droit d'auteur.
De ce fait, ils ne peuvent être reproduits, imités, contrefaits,
même partiellement sans l'autorisation écrite de la Société
SORACOM et de l'auteur concerné. Certains articles peu-
vent être protégés par un brevet. Les Éditions SORACOM
déclinent toute responsabilité du fait de l'absence de men-
tion sur ce sujet.

Les différents montages présentés ne peuvent être réalisés
que dans un but privé ou scientifique mais non commercial.
Ces réserves concernent les logiciels publiés dans la revue.

Éditorial	5
L'actualité	6
Courrier des lecteurs	11
Dossier : la chasse aux pirates	14
Doléances des broadcast listeners	19
Conseils aux débutants	22
Les grands concours internationaux	26
Radio Nederland	32
Comprendre l'électronique	35
La Transat en solitaire Observer-Europe 1	39
Des images venues du ciel	43
La réception des satellites de radiodiffusion	47
Télécommunications par satellites	49
St Lys Radio	51
Radio Armorique	58
DX-TV	62
L'ordinateur et le radioamateur	67
Micro Télex	68
Résultats du concours informatique	71
Bobines à spires jointives	72
Le bus IEEE	75
Programme annuel	78
Météorologie sur APPLE II	84
Morse sur ORIC	90
Relais amateurs et radiolocalisation	100
Transverter 10 GHz	104
Amplificateur de puissance à transistors	108
Passages des satellites	116
Dictionnaire technique	122
Ampli vidéo MC 1374	125
Tuner FM miniature	127
Petites annonces	130
Abonnement	138

NOS ANNONCEURS

ABORCA	31	IZARD CRÉATION	112
BOROMÉE	11	J.J. POMME	114
BMI	111	L.E.E.	103
BUT ALENÇON	34	MICRONIQUE	64, 65
CEDISECO	113	P. GEORGES ÉLECTRONIQUE	77
CHOLET COMPOSANTS	46	RÉGENT RADIO	112
DÉPANNAGE 2000	13	SONADE	14, 15, 59
FB-ERELECTRO	54, 55	SORACOM	121, 134 à 137
GES	24, 25	STT	99
GES-COTE D'AZUR	82	TERACOM	77
GES-LYON	130	T.P.E.	56, 57
GES-MIDI	21	TONNA	107
GES-NORD	114, 115	VAREDEC	66
HAM INTERNATIONAL	IV	VISMO	60, 61, 123, 124
IVS	130	3Z	129

Du fait d'un imprévu de dernière minute, nous ne pouvons passer ce mois-ci la page des aventures de Petit-Méga en BD, mais nous retrouverons nos amis dès le mois prochain.

RENCONTRER LES RADIOAMATEURS

CONGRES NATIONAL REF 1984 DE WATTRELOS



C'est à Wattrelos que se tiendra cette année le congrès national du REF les 8, 9 et 10 juin 1984.

Pour participer et vous inscrire aux différentes activités prévues, vous devez vous adresser à F5FV - Francis Verscheure, 32 Domaine de la Vigne, 59910 Bondues.

Dès votre inscription faite, vous recevrez un dossier comprenant un plan, une documentation hôtelière et tous les renseignements utiles sur le congrès.

Afin de vous donner une idée des manifestations prévues, nous reproduisons ci-dessous le programme communiqué pour les trois journées.

Vendredi 8 juin

- Radioguidage à partir de 17.00 h sur
- 3.750 MHz
 - 145.500 MHz : fréquence d'appel
 - 145.525 MHz : fréquence de dégagement
 - 145.550 MHz : fréquence de dégagement
 - 145.575 MHz : fréquence de dégagement

Pour vous rendre à Wattrelos, plusieurs solutions s'offrent à vous :

- la route,
- le train (gare de Tourcoing),
- l'avion (aéroport de Lille-Lesquin).

Samedi 9 juin

- Radioguidage à partir de 07.00 h
- 07.30 h : accueil des exposants dans la galerie du C.S.E.
- 08.00 h : accueil des congressistes, exposition permanente de matériels, réalisations amateurs, produits régionaux.

- 08.45 h : réunion des présidents départementaux, réunions spécifiques à certaines activités.
- 09.00 h : visite du vieux Lille
- 11.30 h : réception officielle donnée par la Municipalité.
- 12.30 h : repas libre.
- 14.00 h : départ des visites technique (centrale nucléaire de Gravelines), touristique (Bruges). Possibilité de réunions d'activités DX, radiogoniométrie, concours...
- 15.00 h : chasse au renard
- 19.00 h : retour des excursions
- 20.30 h : buffet campagnard et soirée à la Taverne Flamande.

Dimanche 10 juin

- radioguidage et accueil des congressistes de 07.00 à 09.00 heures.
- 09.00 h : assemblée générale.
- 13.00 h : banquet de clôture, tombola.

Date limite d'inscription : 25 mai 1984.

Pour tous renseignements et réservation :

F5FV - Francis VERSCHEURE, 32 Domaine de la Vigne, 59910 BONDUES

E **DITO** **RIAL**

Les radioamateurs doivent-ils être des Collabos ?

L'Administration enrage de ne pouvoir découvrir les utilisateurs du 6,8 MHz. Ceux que l'on appelle les nouveaux pirates.

Aussi, la Police des Ondes (PCR), dépendant de la DST a-t-elle trouvé le moyen de résoudre son problème ; demander de l'aide aux radioamateurs ? Comment ? En s'adressant çà et là à des amateurs isolés ou à des présidents d'Associations.

Le procédé est osé lorsque l'on sait que la PCR, comme toute l'Administration, ne nous a guère défendu jusqu'à ce jour.

La bande 6,8 MHz n'a rien à voir avec les radioamateurs, ce n'est pas son problème. D'ailleurs, que sont devenus ces fameux pirates de la région lyonnaise, dont on n'a mystérieusement plus entendu parlé après leur interpellation ?

A chacun son rôle.

S. Faurez



LA GUERRE DES ONDES EST-ELLE COMMENCEE ?

C'est certain. Le nombre des utilisateurs du 6,8 MHz ayant eu à subir l'intervention des forces de police est important. Ces opérations sont déclenchées sur plainte de l'aviation civile. De nombreux utilisateurs viennent de prendre contact avec nous. Malheureusement, il s'agit là d'une cause non défendable. Mais, ce qui nous paraît le plus grave, c'est que des radioamateurs soient mêlés directement à ces affaires. Si l'on en croit le Quotidien de Paris, des amateurs radio et des radioamateurs sont parmi les utilisateurs. Notez la différence faite par le journaliste ! Grave aussi, le fait que des radioamateurs dont nous avons les indicatifs participent à la chasse en écoutant le 6,8 MHz. Il n'y a aucune justification à la délation d'où qu'elle vienne. De plus, ce problème ne se passe pas sur les bandes amateurs et ne nous regarde pas, comme le fait justement remarquer un utilisateur que nous avons rencontré. Il poursuit en disant : "Nous allons nous défendre et porter plainte contre ces radioamateurs. Qu'ils écoutent, est une chose, qu'ils entrent en contact avec nous, en est une autre, car cela se fait. Par contre, répéter ce qui se dit en dehors des bandes amateurs est un délit".

Décidément, la guerre des ondes est bien commencée et nous reviendrons sur le sujet.

UNION FRANCE RADIO

Le syndicat des utilisateurs de radiotéléphones et de postes radiotéléphoniques ERPP27 publie ci-dessous la liste de ses membres dirigeants et annonce sa "Brochette-Party" qui se tiendra à PARIS 18^e le samedi 16 juin 1984. Ambiance musicale garantie jusqu'à l'aube. Inscription (80 F par personne) auprès de l'UFR, BP 227, 75865 PARIS CEDEX 18, avant le 1^{er} juin.

UNION FRANCE RADIO

Membres d'Honneur

Robert BARRAS	Robert 18	UFR 06
Jacques POURTAL	Sirocco	UFR 12
Michèle LEGER	Bella	UFR 33
Guy LEGER	Tonton Cristobal	UFR 27
Roman KIRSCHNER	Makor	UFR 238
Christian LAMARE	Furax 18	UFR 87

Membres du Bureau

<i>Président</i>	Noël DAYOINE	Nord Delta 61	UFR 78
<i>Président Adjoint</i>	Gérard BETTON	Golf Bravo 77	UFR 1627
<i>Secrétaire Général</i>	Guillaume PESCHE	Bimbo	UFR 1197
<i>Secrétaire Adjoint</i>	Daniel FRAIOLI	Nerval 75	UFR 1603
<i>Trésorier</i>	Jacques LAINE	Rex 93	UFR 446
<i>Dirigeants</i>	Dominique PLUCHARD	La Pluche	UFR 537
	Jacques DESMONT	Delta Sierra	UFR 576
	Joanna HUART	Peggy	UFR 693
	Michel CROCCQ	Rebecca	UFR 1628

Commission de l'INFO

<i>Directeur Publication</i>	Gérard BETTON	Golf Bravo 77	UFR 1627
<i>Rédacteur en Chef</i>	Gérard BETTON	Golf Bravo 77	UFR 1627
<i>Respons. Publicité</i>			
<i>Respons. Tournage</i>			
<i>Respons. Maquettes</i>	Noël DAYOINE	Nord Delta 61	UFR 78
<i>Respons. Délégués Régionaux</i>	Jacques DESMONT	Delta Sierra	UFR 576
<i>Respons. Commission Tech.</i>	Jacques DESMONT	Delta Sierra	UFR 576
<i>Commission d'Admission</i>			
<i>Respons.</i>	Bernard COSTEROSTE	Pifou	UFR 1567
<i>Respons. Bar</i>	Jean-François MOREVE	Cellois	UFR 1606
<i>Respons. Salle</i>	Michel DELTETE	Duplex 18	UFR 452
<i>Respons. Expédition</i>	Septime HOUNKPATIN	Chicco	UFR 963
<i>Respons. Accueil</i>	Isabelle DAYOINE	Isabelle 93	UFR 1601
<i>Respons. Local</i>	Joanna HUART	Peggy	UFR 693
<i>Service QSL</i>	Bernard COSTEROSTE	Pifou	UFR 1567
<i>Bibliothèque</i>	Joanna HUART	Peggy	UFR 693
<i>Délégué Relations Extérieures</i>	Jean-Pierre GUIEU	Kaki	UFR 1513
<i>Boutique UFR</i>	Dominique PLUCHART	La Pluche	UFR 537
<i>Sans attribution de fonction</i>	Emmanuel JORG	Manu 94	UFR 1607
	Jacques CHATELLIER	Tango 78	UFR 358
	Bruno CRESCENZO	Bruno 93	UFR 1628

QUELLE REPRÉSENTATION POUR LES RADIO-AMATEURS ?

Il s'agit en fait de la vraie question. Deux Associations se partagent en France le pouvoir. Si l'une porte comme titre Union des Radioclubs, il faut bien avouer que ce titre est aujourd'hui totalement dépassé en ce sens que l'objet — Union des Clubs — ne correspond pas à la réalité.

L'autre, la plus forte et la plus ancienne, se trouve actuellement dans une situation juridique tout à fait inadaptée aux réalités. Que voit-on ?

Un adhérent qui cotise et devient alors sociétaire ne dépendant que de son Association. Pourtant, on l'oblige presque à faire partie de la représentation départementale. Or, dans la majeure partie des cas, le département a fondé sa propre Association, elle est donc juridiquement responsable et prend aussi une cotisation. C'est là que toute la règle du jeu est faussée. Même si la règle de l'autre Association figure dans les statuts, il n'en reste pas moins vrai que l'Association départementale est indépendante, ayant une entité juridique. Elle peut donc s'opposer à toute décision de l'Association «Mère» ayant trait à sa gestion ou à sa direction. Nous sommes donc en situation de fédération ou d'union d'Associations.

Malgré une tentative de renouveau en 1980/1981, il s'avère que l'on retombe sur les mêmes problèmes. De plus, il est de notoriété publique que, lorsque quelque chose ne va pas, on se retranche derrière le bénévolat. Là où il y a souvent problème d'hommes, on a voulu changer les structures sans pour autant aller loin dans les textes. Il fallait ménager les conservateurs !

Il faudra donc bien un jour que quelqu'un prenne la décision de transformer ce monument historique qu'est le REF en fédération sans pour autant lui faire perdre son entité.

L'Union d'Associations (articles 7 et 10 décret du 16 août 1901) permet aux Associations de se grouper sur le plan régional ou national pour

exercer cette activité. Elle constitue alors des groupements qui portent le titre d'union, de fédération ou de confédération.

Ces fédérations peuvent être à leur tour reconnues d'utilité publique. Dans le cas présent, il s'agit d'un transfert.

Une telle réorganisation peut sembler lourde à mettre en place. Dans tous les cas elle mérite une étude sérieuse.

Ce système réglerait une fois pour toutes le problème des Associations indépendantes qui auraient alors tout loisir d'adhérer à la Fédération REF, par exemple. Dans certains départements, nous nous trouvons en face de deux Associations, voire plus.

Face à l'Administration nous aurions alors quelque chose de fort et surtout de représentatif. Dans chaque région la représentativité serait également réelle. Ce projet est parfaitement réalisable, et nous avons notre petite idée la-dessus. En fait, il s'agit surtout d'une volonté de politique interne. Le premier pas consiste, par exemple, à demander lors d'un Assemblée Générale Nationale si les sociétaires sont d'accord pour qu'une commission d'étude prépare le projet. Le premier président qui «osera» aura fait un grand pas pour l'avenir. Les amateurs doivent se souvenir que la prochaine Conférence Mondiale aura lieu en 1999, c'est-à-dire demain. La bataille sera rude pour les fréquences. Or, il ne s'agit pas de la préparer la veille, comme en 1979 !

Sylvio FAUREZ — F6EEM

LOOS LES LILLE

Pour la fête du centenaire du beffroi de la ville de LOOS LES LILLE (59), jumelée avec GESIKE (R.F.A.) associée à cette manifestation, les radioamateurs loosois seront sur les ondes le samedi 26 mai après-midi. Les stations F6GZL et F1EUK seront actives sur les fréquences 7080, 14110 et 145250 kHz. Une QSL spéciale a été éditée à cette occasion et sera envoyée à tous les OM's qui auront contacté nos amis loosois et aux SWL qui feront parvenir un rapport d'écoute.

LE RÉSEAU DES ÉMETTEURS FRANÇAIS ÉDITE UN LIVRE

73 portraits de radioamateurs par Michel DEFFAY, F3CY.

Au travers de ces 73 portraits, Michel nous décrit la vie de différents radioamateurs : du débrouillard en passant par le collectionneur de QSL et le ... Parrain !

CONCENTRATION CIBISTE

Suite au succès de la concentration cibiste qui s'est déroulée le 15 octobre 1983, l'Union départementale des cibistes et de l'Eure a décidé de renouveler cette manifestation le samedi 23 juin à Evreux à partir de 14 heures. Pour toute information, s'adresser à :

Michel COULY
1, rue Carnot
27200 VERNON
Tél.: (32) 51 .29 .73.

HOLLYWOOD

Une initiative française en Californie mérite d'être signalée à l'attention de toutes les radios locales. Depuis un studio situé à HOLLYWOOD, Patrick BRIGNOLI réalise une émission hebdomadaire sur la vie en Californie. En 55 minutes, cette émission présente les derniers tubes en primeur, souvent un à deux mois avant leur arrivée en France, les dernières entrées au BILBOARD (hit-parade), des interviews exclusives des plus grands artistes, des trucs et des astuces pour les Jeux Olympiques et les derniers potins californiens.

Pour tous renseignements, écrire à :

STIMUL CONSEIL - EUROPROMO
5825 Sunset Boulevard
Suite 210 - Box 172
HOLLYWOOD - California 90028
U.S.A.

VISMO

A partir du 5 mai VISMO ouvre une nouvelle boutique 84, bd Beaumarchais, 75011 PARIS. Métros : Bastille ou Chemin Vert.

QUEBEC 84

A l'occasion des fêtes de Québec 84 qui dureront pendant toute l'opération Jacques CARTIER, les radioamateurs québécois mettront en œuvre dans un kiosque spécialement installé une station radioamateur dotée de l'indicatif spécial VY0V.

Le comité d'organisation sera composé de :

VE2AZA, Jacques, coordinateur au sein de la corporation 1534-1984, VE2DAK, Reynald, représentant le CRAQ (Club des radioamateurs du Québec),

VE2DDR, Claire, chargée de publicité et du réseau infos ainsi que du suivi de l'expédition Jacques Cartier — Labrador,

VE2EIE, Nicole, chargée de l'organisation et de l'accueil au kiosque des radioamateurs,

VE2DEB, Marcel, organisateur de GASPÉ 84.

WEEK-END STAND-BY A VERNEGUES



Saluons ici l'initiative de tous les radioamateurs du Radio-Club de Salon-de-Provence F6KRJ car elle constitue un exemple de ce qu'il est possible de faire pour favoriser la cohésion d'une équipe dynamique. Il ne s'agit pas d'une expédition DX mais d'une sortie sur un point haut durant le week-end des 17 et 18 mars. Après avoir regroupé le matériel radio et les antennes, chacun fit valoir ses compétences pour que cette sortie soit une réussite, et elle le fut. **MEGAHERTZ** ayant

annoncé l'évènement, beaucoup d'OM de part le monde étaient au rendez-vous, ce qui permit d'établir des liaisons avec quatre continents et incita beaucoup de curieux à effectuer le déplacement sur le site. Les expériences de télévision d'amateur avec des stations de Miramon et de Digne constituèrent le clou de la démonstration. Une carte QSL commémorative a été éditée pour l'occasion et viendra récompenser tous ceux qui auront contacté les membres de l'expédition.

SUISSE

Michel VOLANTHEN : les honneurs de la presse !

Le journal suisse «L'air du Temps» dans son numéro du 25 avril 1984 présente sur une page complète le lancement d'OSCAR 11, le 11 mars 1984 à bord de la fusée Delta 3920 sur la côte est des Etats Unis. Michel VOLANTHEN, grand spécialiste d'informatique, y explique l'importance nouvelle de l'informatique dans le milieu amateur. Il y présente également le projet de «Mail Box» tel qu'il le conçoit. Un important article très détaillé comme nous aimerions en lire souvent dans la presse quotidienne française.

VACANCES SCIENTIFIQUES PRÉ-SPATIALES POUR LES JEUNES DE 15 A 20 ANS, ÉTÉ 84 : UN CAMP DE BALLONS STRATOSPHERIQUES

Pour la première fois depuis sa création, l'A.N.S.T.J., Association Nationale Sciences Techniques Jeunesse, organise cette année un camp scientifique consacré aux ballons stratosphériques.

Ce camp, du 6 au 26 juillet 1984, ouvert aux jeunes de 15 à 20 ans de toute la France, se déroulera dans les Landes, à Aire-sur-Adour, avec l'aide du Centre National d'Études Spatiales qui, pour l'occasion, ouvrira aux jeunes amateurs de science son centre de lancement de ballons.

L'œuvre éducative de l'ANSTJ est fondée sur les réalisations pratiques par les jeunes, dans un cadre où sont mises en œuvre les notions de projet technique et de travail en équipe qui ont fait le succès des grands projets spatiaux. Dans le camp de ballons de Aire-sur-Adour qui sera dirigé par Michel MAIGNAN, les jeunes scientifiques amateurs, aidés par les animateurs de l'ANSTJ et par les professionnels du CNES, vont pouvoir construire des petites nacelles d'expérimentation, équipées d'un émetteur pour la transmission des mesures, et qui seront emportées sous des ballons qu'ils lanceront depuis la base. Puis ils réaliseront une nacelle de plusieurs dizaines de kilogrammes pour emporter une expérience de mesure qu'ils concevront eux-mêmes.

Cette dernière nacelle sera emportée par ballon de 50 000 mètres cubes, qui s'élèvera à 30 kilomètres d'altitude et qui volera pendant 5 heures avant que la récupération ne soit déclenchée.

A travers ce camp scientifique, mais également camp de vacances où les guitares auront leur place à côté des fers à souder, le but de l'ANSTJ est de permettre à des jeunes, à la fois de s'initier aux méthodes de la science et de la technique, et de comprendre une discipline technique qui, en donnant les moyens d'analyser la haute atmosphère, d'observer la Terre et de tourner un regard déjà "extra-terrestre" vers le cosmos, prépare souvent les expériences que l'on monte ensuite sur les satellites artificiels.

Parce qu'aujourd'hui une culture scientifique est devenue indispensable au même titre qu'une culture économique, artistique ou politique, l'ANSTJ dont le siège opérationnel est situé au 17 avenue Gambetta à Ris-Orangis dans l'Essonne (tél.: (6) 906 .82 .20.), en organisant pour la première fois ce "Camp Ballons", élargit le champ des activités scientifiques et techniques qu'elle propose à la jeunesse.



(Document C.N.E.S)

L'ÉCHEC DE CLIPPERTON

Il est toujours facile de prétendre que, partant du Mexique, une telle expédition était vouée à l'échec. Facile, mais pas très élégant. En effet, F6GYB est rentré sans mettre les pieds sur l'îlot de Clipperton, terre française au large du Mexique. C'est à son retour qu'il apprit de quelques responsables que cette mission était impossible. Manière élégante de jouer les anciens combattants de Clipperton, le tout livré avec



une pointe de sarcasme. Il eut été plus sage de le dire avant. C'est donc via Acapulco que l'expédition franco-américaine devait aller 8 jours effectuer une mission de trafic DX et assurer la présence française sur cet îlot.

L'aide mexicaine aurait sans doute été appréciée puisque le simple refus d'une autorisation administrative a tout simplement annulé l'expédition. On ne saura sans doute jamais si le voilier (Black Eyes) était vraiment en panne de moteur (les voiles servent à quoi ?) à plus de 20 milles des côtes mexicaines. Il fallait donc trouver un nouveau bateau. Le seul problème résidait dans le fait que la France devait donner son accord pour laisser aborder à Clipperton un navire de pêche battant pavillon mexicain. Suprême hydrocrise politique lorsque l'on sait que de nombreux bateaux de pêche ne se privent pas de pêcher dans les eaux françaises de Clipperton !

Il fallut 24 heures pour obtenir l'autorisation via l'ambassade de France. Après, ce fut l'obstruction. Interdiction étant donnée à l'équipe d'embarquer sur une quelconque unité de la flotille de pêche.

En fait, cette expédition a ranimé une querelle, un véritable contentieux entre la France et le Mexique, à propos de cet îlot, les mexicains ayant fait savoir haut et fort que cet îlot leur appartenait et que les français le leur avaient volé. Rien que cela !

La tentation serait grande de repartir avec la Marine Nationale. Dans tous les cas il faut démontrer la présence française et les radioamateurs sont bien placés pour cela.

Reste aussi, et nous venons de l'apprendre, que cet îlot est très demandé pour y effectuer de la construction touristique. Tout s'explique !

DX EN IRLANDE

F6DPH et F1HDF ont mis sur pied une expédition VHF, UHF et SHF qui les conduira en Irlande du 14 au 26 juin. Leur but est de permettre à un maximum de radioamateurs d'Europe continentale d'établir une liaison avec le carré locator WL si difficile à obtenir en temps normal. Les indicatifs seront EI3VDI/P et EI3VOJ/P. Les fréquences choisies pour le trafic sont 144, 240 et 432, 240 MHz. Des skeds seront possibles sur 1296 MHz sauf le dimanche 17 juin où le trafic se fera uniquement en SHF en raison d'un contest anglais sur 10 GHz.

Le matériel embarqué est assez impressionnant. En voici le détail :

144 MHz
FT726R et TS700, amplificateur à tube céramique de construction amateur, antennes TONNA de 4 x 17 éléments.

432 MHz
FT726R et TS700, amplificateur à

tube céramique, antennes TONNA 4 x 21 éléments.

1296 MHz

Transverter de construction amateur délivrant 3 W HF + 2C29 et préampli équipé du MGF1402, antenne TONNA 4 x 23 éléments.

10 GHZ

Transceiver 10 mW HF SSB, FM et CW à bande étroite + antenne parabolique de 1 m de diamètre.

10 GHz large bande

Puissance 100 mW dans une parabole de 1 m.

Les liaisons vers les aériens seront en câble ANDREW LDF450 à faible perte et l'alimentation de l'ensemble des équipements sera assurée par un groupe électrogène de 2,5 kVA. Il est d'ores et déjà possible de prendre rendez-vous pour un contact avec les auteurs de l'expédition.

QU'EST-CE QU'UN CINÉMOMÈTRE ?

Il s'agit d'un appareil réglementé par décret 74-74 du 30 janvier 1974. Il utilise l'effet Doppler et mesure la vitesse instantanée des véhicules.

Il s'agit de deux parties reliées directement :

Un émetteur/récepteur contenant une antenne commune et un ensemble indicateur.

L'axe du faisceau doit fournir un angle de 25° avec l'axe de la route. La partie émetteur/récepteur assure l'émission de micro-ondes sur 8 875 MHz de l'ordre de 30 mW.

Nous tenons à remercier le lecteur anonyme qui nous a fait parvenir une importante documentation sur le sujet.

De plus, nous avons en notre possession un "radarman". Notre but consistait à le passer à l'analyseur de spectre et de vérifier une possible utilisation sur 10 GHz. Parallèlement à cela nous l'avons laissé en dépôt volontairement dans notre voiture en évitant soigneusement de le brancher. Ce qui devait arriver arriva. L'appareil est désormais

dans les mains de la justice. Va se poursuivre une suite d'auditions, ce qui est déjà commencé, et sans doute un ou plusieurs procès. Nous ne pouvons dévoiler ici notre but final pour des raisons que le lecteur comprendra sûrement.

S. FAUREZ

MULTIMÈTRE DIGITAL

Pantec annonce un nouveau multimètre digital à technologie CMOS-LSI et affichage sur cristaux liquides. La particularité de cet instrument,

d'un coût de 800 F, tient à ses dimensions. En effet, toute l'électronique est logée dans un boîtier de la taille d'un signal tracer, ce qui permet d'effectuer la lecture de l'indicateur sans avoir à détourner son attention du circuit à tester. Dans le cas où on effectue une mesure dans un circuit qui ne permet pas une lecture aisée de l'afficheur, il est possible de mémoriser la valeur mesurée. Un appareil compact qui devrait trouver place dans le laboratoire du radioamateur. Tout renseignement complémentaire à l'Onde Maritime Aquitaine au (56) 24 .05 .34.

NOUVELLES PILES DE HAUTE PERFORMANCE



Un évènement sur le marché des piles : fidèle à son image de leader, Saft Mazda, premier "piliste" français, lance une nouvelle pile de très haut de gamme.


Son nom "Ultra Plus" illustre des performances qui sont jusqu'à deux fois supérieures à celles de la norme française concernant la plus haute catégorie de piles salines, dites de "forte puissance".

Les nouvelles piles Ultra Plus doivent cette supériorité à un ensemble de techniques sophistiquées mises au point par les laboratoires de recherche Saft, filiale de la Compagnie Générale d'Électricité :

- un nouveau séparateur électrolytique, à base d'amidons traités, assure une meilleure conduction des ions,
- un bioxyde de synthèse permet d'augmenter les performances en régime dur, par exemple l'utilisation en radio-cassettes,
- une augmentation du volume et du poids des matières actives augmente la capacité de la pile.

Présentées dans les quatre dimensions courantes, pile plate de 4,5 Volts et piles rondes de 1,5 Volt, les nouvelles Ultra Plus de Saft Mazda ont été lancées le 1^{er} mars dans toutes les catégories de commerce proposant les piles électriques.

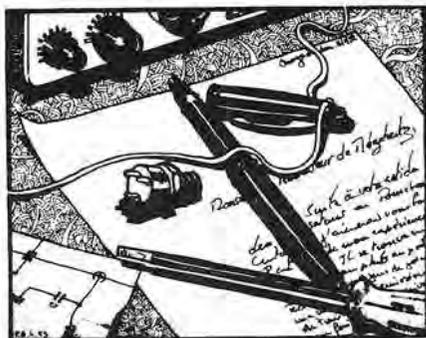Cette gamme vient compléter utilement la gamme Saft Mazda "Alcaline", la fameuse pile "aux rayures noir et or".



COURRIER DES LECTEURS

Monsieur TONDUT Patrick
Merignac Cedex

Ce lecteur nous fait parvenir une longue lettre envoyée à la Direction de Sonade et mettant en cause deux sociétés de Bordeaux, l'une vendeuse et l'autre ayant refusé de réparer "un matériel non vendu par son magasin" et cela de façon peu courtoise. Il nous explique qu'un amateur accepta cependant de le réparer, tout en précisant que l'importateur lui a fait parvenir les transistors tardivement. Il se pose alors la question de savoir ce qu'il advient d'un amateur du nord muté à Bordeaux, en cas de panne.

MHZ : Je crois que vous auriez dû commencer par prendre contact directement avec le directeur ICOM France, c'est-à-dire à la Sonade. Il est vrai que de nombreux petits vendeurs ne sont pas en mesure de procéder au dépannage, mais se contentent d'empocher la commission sur les ventes !

A Bordeaux, Onde Maritime Aquitaine (rien à voir avec l'Onde Maritime à Cannes) est en mesure de vous dépanner. Il s'agit justement de l'amateur qui vous a rendu service. Bien-sûr, d'autres peuvent le faire. Erelectro à Montrouge, TPE à Paris, etc... Mais un conseil ! Quand vous changez de région, téléphonez d'abord à l'importateur.

P.S. un PA, surtout à transistors, "crame" rarement sans raisons !

ON4KHE (Belgique)

Permettez-moi de vous rappeler pour la seconde fois qu'aucune suite

n'a été donnée à mon versement de 260 F belges (38,36 FF) que j'ai effectué le 30.01.84 à votre CCP N° 794170 à Rennes. Cet argent a été versé à votre CCP pour l'envoi et l'achat de «QSO en radiotéléphonie» de M. Sigrand + port recommandé. Deux choses sont donc possibles :

- il s'agit d'un oubli de votre part et vous régularisez à la réception de ma carte ;
- vous jetez ma carte au panier et vous ne donnez aucune suite ce qui m'autorisera alors de douter de votre honnêteté et d'agir en conséquence.

Si dans dix jours aucune réponse ne me parvient, je me verrai dans l'obligation de récupérer mon argent. De plus, je ferai insérer par certains de vos confrères qui ne résisteront pas au plaisir de publier mon petit article qui sera intitulé : Peut-on faire confiance aux Éditions SORACOM ? Vous devinez alors la suite de cet article.

MHZ : Il ne s'agit pas d'un oubli, ce serait surprenant. Nous avons parfois deux types d'incidents :

- un mandat lettre lorsque la lettre arrive tard ou ne fait pas référence au paiement ;
- sur le talon de CCP, lorsque la commande n'est pas répétée, ce qui arrive.

Cela ne veut pas dire pour autant que vous ne l'ayez pas fait ! Nous expédions actuellement 2 500 livres par mois et le nombre de réclamations se situe surtout au niveau des délais d'acheminement PTT, ce qui est aussi valable pour la Belgique. Quant à insérer l'article, vous méconnaissiez la Loi Française. Alors, pour vous satisfaire, nous publions votre lettre.

Michel LOYER, 83

Je déplore la décision de la DGT de changer les indicatifs, c'est plus facile que de répondre au courrier ou de défendre les bandes contre les "INTRUDERS" et c'est aussi moins fatigant !


Les radioamateurs doivent s'opposer par tous les moyens à cette décision unique, y compris par les moyens juridiques nécessaires (tribunal administratif), ne pas accepter le fait du prince !

Les fonctionnaires des PTT n'étant pas radioamateurs, ne sont pas concernés par leurs décisions et n'en subissent pas les conséquences. Nous allons subir un préjudice MORAL et FINANCIER : pourquoi, comment ? L'indicatif de l'OM est sa carte d'identité dans le monde depuis des années ; c'est sa signature, il est connu comme tel ! Que l'on applique la nouvelle législation aux nouveaux indicatifs, le changement se fera insensiblement et les indicatifs anciens pourront attraper de nouveaux millésimes. Vous ne trouvez pas qu'on n'a pas besoin d'ennuis supplémentaires ? Les QSL vont devenir erronées, les matrices des nouvelles seront à refaire, devinez qui va payer ? En plus, des complications avec les organismes internationaux, etc... !

FZUT6AOC (ça vous plairait comme indicatif ?)

A propos de la licence, Monsieur BLANC (D.G.T.), par lettre du 5 janvier 1984, demande aux OM de découper le texte figurant sur les licences 1983, faisant état des dispenses d'homologation des stations radioamateurs, afin de le coller au dos des licences 1984 (quelle peut être la valeur légale d'une telle procédure ?).

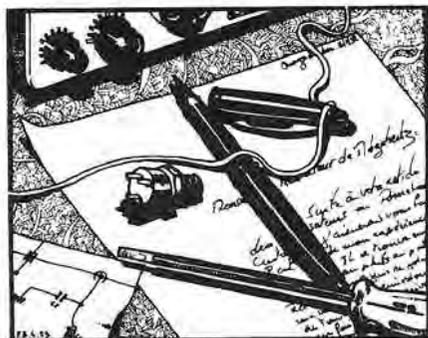Ce sera donc une falsification d'un document officiel ! que penseront les services de police et de gendarmerie d'une pièce rajoutée sur un document administratif ? Allez donc leur expliquer d'où vient le conseil ! La DGT pratique le rendement dans le maximum d'emmerdement !



Jacques L'HUILLIER
Les Blanches Terres N° 6
54630 FLAVIGNY s/Moselle

Quelques mots au sujet de l'article de J.P. Joffre, F6FZF, méthode de formation à la CW. Au radio-club Sciences et Technique F1-F6KIM, Michel, F6AFC, nous a enseigné la télégraphie suivant la méthode proche de celle de L. Sigrand, F2XS. En 8 mois nous étions prêts à la vitesse de 750 mots. Le jour de l'épreuve, c'était une balade en quelque sorte. En conclusion, il faut vouloir, quelque soit la méthode. Ensuite, après l'obtention du F6, il faut persévérer. Combien de F6 pratiquent la télégraphie ?

MHZ : Toutes les méthodes sont bonnes si l'on a réellement envie d'apprendre. Toutefois, certaines sont réalisées de manière à apprendre plus vite.

Quant au trafic en télégraphie, nous sommes d'accord avec vous !

COURRIER TECHNIQUE

Mr BRUNET, 33 BREGLES

Semble rencontrer beaucoup de problèmes pour réaliser un programme RTTY sur un micro Texas

TI99 4/A. Si un lecteur a réalisé ce genre de programme, il est cordialement invité à se mettre en relation avec **MEGAHERTZ**.

Mr HERRMANN,
67 ITTENHEIM

a réalisé un convertisseur 144 MHz à 28 MHz et semble avoir quelques problèmes. A notre avis ces problèmes se situent au niveau de la réalisation et non du schéma qui est tout-à-fait correct :

- le 144 MHz est quand-même reçu sur le récepteur principal : il s'agit d'un défaut dans la disposition des éléments, d'une absence ou d'une mauvaise disposition des blindages ; le remplacement de l'oscillateur local de votre montage par celui paru dans **MEGAHERTZ N° 4** ne changera rien au problème ;

- s'il subsiste des résidus d'oscillateur local (vous ne précisez pas à quel niveau), cela est dû également à un manque de blindage ou à un câblage incorrect ; de toute façon ces résidus, très faibles, ne sont pas du tout gênants ;

- l'atténuation du filtre 28 MHz paru page 38 du livre «Technique de la BLU» est voisine de 3 dB si votre mélangeur est correctement adapté et le récepteur 144 pas trop déficient, le facteur de bruit sur 28 doit avoisiner les 10 à 12 dB, ce qui est suffisant pour cette bande à condition que votre antenne soit correcte ;

- les capacités de 0,8 pF sont des valeurs standard (en général elles sont marquées P82, soit 0,82 pF ?).

Si toutefois aucun détaillant ne peut vous procurer de tels condensateurs, vous pouvez toujours utiliser du câble coaxial téflon subminiature dont la capacité est d'environ 70 pF au mètre ;

- dans le montage de **MEGAHERTZ** les bobines L8, L9, L10 et L11 peuvent se réaliser à l'aide de fil 35/100° et de mandrins Néosid de 5 mm ... il suffit de vérifier la fréquence de résonance en s'armant de patience et ... d'un grid-dip, sinon utilisez les éléments prévus pour cela dans le montage.

Mr. MOUGIN,
25 ROUGEMONT

L'émetteur décrit dans le **MEGAHERTZ N° 13** peut parfaitement fonctionner sans l'amplificateur à large bande du **MEGAHERTZ** de novembre ; toutefois, la puissance de sortie de cet émetteur est de 200 à 300 milliwatts, ce qui n'est pas très élevé.

Vous trouverez des renseignements sur le matériel et les licences 144 MHz en lisant notre revue régulièrement. Il en est de même en ce qui concerne la radioastronomie.


Mr TERRIER, 59 BAILLEUL

Le souffle résiduel du synthétiseur que vous utilisez doit se situer au moins à - 60 dB par rapport au niveau de la porteuse. Toutefois, afin d'améliorer les choses, il faut effectivement modifier un peu les valeurs du filtre de boucle tout en gardant un compromis acceptable entre le temps de verrouillage et la fonction de transfert du comparateur de phase. Dans votre cas, si ce "souffle" que vous constatez est si gênant, il semble plutôt provenir d'un accrochage ou d'une auto-oscillation dans le montage.

Pour coupler 2 ou 4 dipôles en phase, quelle que soit la fréquence envisagée, il suffit de construire un diviseur de puissance : un tel dispositif a été décrit de nombreuses fois dans cette revue, et sa réalisation est relativement simple.


Mr ALBERIC, 48 LA BASTIDE

Le réglage du calibrateur à quartz décrit dans le numéro d'avril 1983 est effectivement très simple à réaliser sur 200 kHz (BBC grandes ondes). Il n'est pas besoin de réaliser un circuit annexe quelconque, il suffit d'**approcher** un récepteur à transistors réglé sur la BBC du calibrateur afin d'**entendre** un battement qui se traduit par une augmentation et une réduction de la station reçue de façon rythmique.

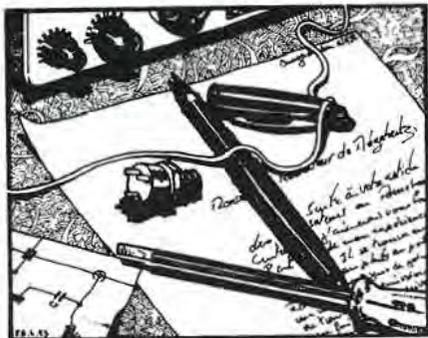


Mr LE PLAN, 59 DECINES

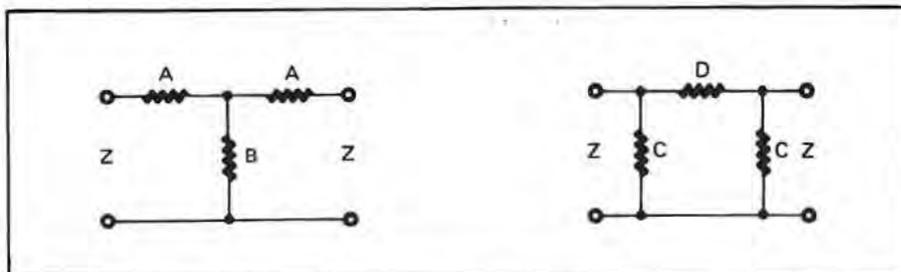Nous demande les formules de calcul des atténuateurs en T et en Pi. Voilà qui est fait dans le tableau qui donne le facteur par lequel il faut multiplier l'impédance Z d'entrée et sortie pour obtenir la valeur des résistances à employer.



atténuation (dB)	A	B	C	D
0,5	0,0287	17,361	34,79	0,057
1	0,057	8,7	17,39	0,115
2	0,114	4,3	8,72	0,232
3	0,171	2,83	5,84	0,352
4	0,226	2,1	4,42	0,477
5	0,280	1,64	3,57	0,608
6	0,332	1,34	3	0,747
7	0,382	1,11	2,61	0,896
8	0,430	0,945	2,32	1,057
9	0,476	0,812	2,101	1,232
10	0,519	0,703	1,925	1,423
20	0,818	0,202	1,22	4,95
30	0,938	0,063	1,06	15,8
40	0,980	0,02	1,02	50

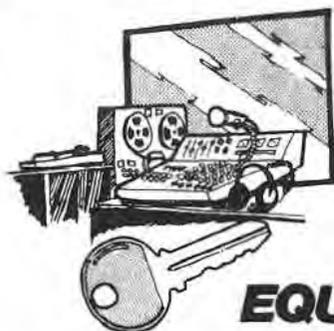

RADIO LOCALE

CLES EN MAIN

EQUIPEMENTS Gdes MARQUES BF HF

**Dynacord - Power
Matériel Français**

EMETTEUR-CODEUR-AMPLIFICATEUR (20W à 10 kW)

POSE DE PYLONES - ANTENNE DIPOLE GAMMA MATCH

INSTALLATION ET S.A.V DANS TOUTE LA FRANCE

**DEPANNAGE
2000**

80 rue Richelandière
42000 St ÉTIENNE — Tél: (77) 21.60.90
50 boulevard St Louis
43000 Le PUY — Tél: (71) 02.45.78

OFFRE SPÉCIALE POUR LA NAISSANCE D'ICOM FRANCE

ICOM IC-745 -10% chez tous les agents ICOM
(Liste sur simple demande)

Transceiver à couverture générale. Réception de 100 kHz à 30 MHz. Émission dès 1,8 MHz.



Quelques questions sur l'IC 745. ▾

- **L'IC 745 permet-il de recevoir le segment de bande 100 kHz à 500 kHz ?**
- Oui, l'IC 745 permet en effet de recevoir cet important segment de bande comprenant notamment :
- signaux horaires et systèmes de navigation
- balises aériennes et maritimes
- radiodiffusion ondes longues (météo, etc...)
- **L'IC 745 comporte-t-il le mode RTTY ?**
- Oui, en version standard
- **La fonction RIT est-elle indépendante du réglage du vernier de fréquence.**
- Oui, ces deux fonctions sont contrôlées indépendamment.
- **L'IC 745 comporte-t-il un XIT ?**
- Oui, permettant un réglage de la fréquence émission sans toucher le vernier principal.
- **Combien l'IC 745 comporte-t-il de mémoires ?**
- 16 mémoires ; fréquence, mode, VFO. De plus, il possède un mode spécial mémoire qui permet de modifier celles-ci sans repasser en position VFO.
- **Sur l'IC 745, peut-on émettre sur un mode et recevoir sur un autre ?**
- Oui, l'IC 745 fonctionne en cross-mode.
- **L'IC 745 comporte-t-il un CAG réglable ?**
- Oui, en continu.

- **Quelles sont les mesures possibles sur le galvanomètre de l'IC 745 ?**
- Puissance OUTPUT - Niveau d'ALC - SWR -
- Courant collecteur -
- Niveau de compression - Force du signal reçu -
- **L'IC 745 comporte-t-il un filtre Notch ?**
- Oui, il possède ce dispositif qui permet d'éliminer une interférence en balayant la F.I. 9 MHz avec une crevasse présentant un trou de 25 dB.
- **Est-il avantageux d'avoir un premier changement de fréquence si élevé (70 MHz) ?**
- Oui, cela est très important pour la réjection des fréquences images, et pour la sélectivité de l'appareil, mais ce choix nécessite un soin particulier dans la conception de l'appareil pour éviter tout rayonnement sur ces fréquences élevées. Ce point est très soigné sur l'IC 745.
- **Existe-t-il sur l'IC 745 un réglage de puissance émission ?**
- Oui, dans tous les modes.
- **L'IC 745 comporte-t-il un commutateur de filtres ?**
- Oui, l'IC 745 permet par un choix d'options très élaborées, en particulier sur la F.I. 455 kHz, d'obtenir une sélectivité de 270 Hz en CW. (Voir charte d'utilisation de ces filtres disponible. 9 filtres possibles).

IZARD création

IC 745

Le meilleur au meilleur prix.



B.P. 4063 - 31029 TOULOUSE CEDEX.
Tél: (61) 20.31.49 (lignes groupées) - Téléc: 521-515.

L'IC 745

comporte de surcroît de nombreuses options propres à satisfaire les plus exigeants :

- **IC PS 15** - Alimentation externe classique.
- **IC PS 20** - Alimentation externe à découpage
- **IC PS 35** - Alimentation interne à découpage
- **IC AT 100/500** - Boîte de couplage d'accord automatique.
- Microphone de table
- **IC SM 6** - Casque écouteur
- **IC HP 1** - Berceau de montage mobile
- **IC MB 12** - Ampli linéaire 250 W.
- **IC 2 KL (F)**

V.H.F. 84

IC-27E

Le plus compact des mobiles 2 mètres !



ICOM présente le plus compact des mobiles 2 mètres qui mesure seulement 140 mm de large pour 38 mm de haut. Malgré cette petite taille, il comporte un haut parleur incorporé qui fait de lui le transceiver mobile le plus complet pour un si faible volume.

25 W. Dans ce volume si petit, l'IC 27 E peut délivrer 25 W HF.

10 mémoires. L'IC 27 E comporte 10 mémoires stockables (Fréquence, duplex, VFO) qui sont conservées pour 7 ans par une batterie interne.

Synthétiseur de parole. Grace à l'option IT 16, l'IC 27 E peut annoncer à voix haute les fréquences d'émission et de réception par simple pression sur un bouton.

Scanning. L'IC 27 E possède un dispositif de balayage de la bande. La possibilité de programmer des limites permet de sélectionner les canaux que vous voulez scruter.

Scanning prioritaire. La priorité peut-être donnée à un canal mémorisé ou à un canal VFO.

L'ICOM 27 E est un appareil d'une conception de grande qualité qui vous permet des performances de haut niveau en vous apportant le maximum de confort d'utilisation.

IC-02E

Portable FM. 0,5/3/5 W. 10 mémoires. Scanner. Scanning multifonction. Affichage à cristaux liquides indiquant la fréquence, le mode, la puissance de sortie, la force des signaux reçus, etc...

Prochainement l'IC 271 HE.

Transceiver identique à l'IC 271 E mais en 100 W HF.

Toute cette ligne sera disponible en version UHF dans les tous prochains mois, en particulier l'IC 471 HE (75 W HF).



Options disponibles :

- Chargeur rapide. BC 35 E.
- Batterie grande capacité. BP 7/BP 8.
- Boîtier pile. BP 4.
- Casque écouteur. HS 10.
- Commutateur manuel pour HS 10. HS 10 A.
- Commutateur automatique vox pour HS 10. HS 10 A.
- Housse LC 11.



LA CHASSE AUX



Nous n'avons pas l'intention de dévoiler des secrets, ni d'entrer dans les détails. Le mois dernier nous avons présenté un pirate sur 144 MHz. Ce mois-ci nous abordons la suite du sujet. Avec une conclusion qui risque fort de déplaire à notre Administration. Mais qu'y pouvons-nous ? Chaque mois nous apporte des confirmations sans équivoque.



L'article L89 du code des PTT punit de 1 mois à 1 an de prison et/ou de 3 600 à 36 000 F d'amende quiconque transmettra sans autorisation un message d'un point à un autre. Cet article, au contenu assez ambigu, ne précise pas que seuls les moyens radioélectriques sont concernés. A la limite, lorsque vous agitez votre mouchoir sur le quai d'une gare

pour dire adieu à votre dulcinée, vous êtes en infraction. Mais, ne nous éloignons pas de notre sujet. Il s'agit d'abord de définir qui sont les pirates, puis de présenter les chasseurs et les moyens dont ils disposent.

On trouve tout d'abord des usurpateurs sévissant sur les bandes de fréquences réservées aux télécommunications. Ils s'attribuent un indicatif appartenant à une station d'amateur, par exemple, et accumulent les QSO en phonie principalement sur les bandes autorisées en utilisant un émetteur-récepteur traditionnel. Généralement ils sont rapidement repérés par les radioamateurs, ce qui a contraint un certain nombre de stations pirates à émigrer sur une autre bande de fréquences, la gamme dite des 6,8 MHz. Cette gamme est allouée au trafic aéronautique mobile, et certains canaux étaient utilisés par des équipages pour échanger de brefs messages avec d'autres aéronefs en vol. Certains bricoleurs italiens à l'affût de tout ce qui se passe sur l'air ont

vite compris la façon de modifier l'émetteur-récepteur et antennes et ont commencé à dialoguer avec les avions en vol. Le phénomène s'est étendu à toute l'Europe et à l'Amérique du Nord, si bien que maintenant le nombre d'utilisateurs croissant sans cesse, cette bande se restreint de plus en plus, risquant à terme de pénaliser gravement le trafic aéronautique.

Viennent ensuite les émules des radio-pirates. Ce sont des disc-jockeys en herbe qui, las de ne pouvoir obtenir d'autorisation d'émission dans la bande FM ou, plus généralement, souhaiteraient obtenir une plus grande audience, se lancent dans la construction d'un émetteur en ondes courtes d'une puissance de quelques dizaines de Watts ou la modification d'un émetteur provenant des surplus. C'est ainsi l'assurance de couvrir toute l'Europe avec peu de moyens. Ils diffusent des programmes essentiellement musicaux et émettent de façon très sporadique. Une adresse en poste restante est

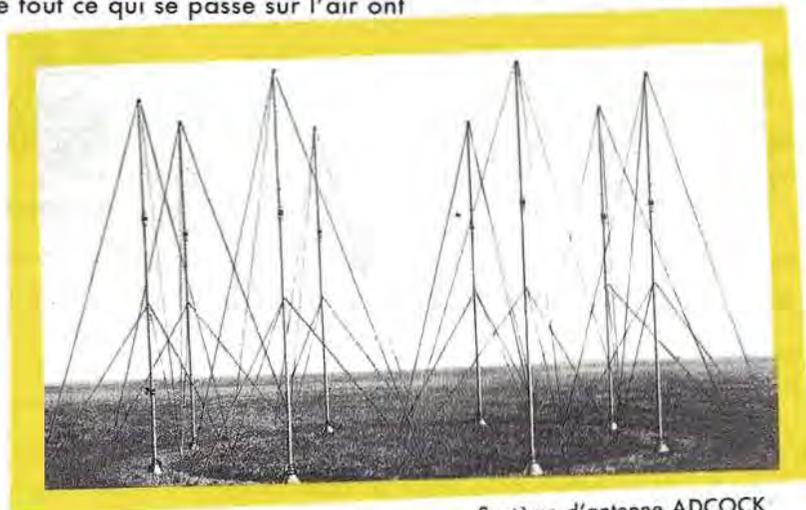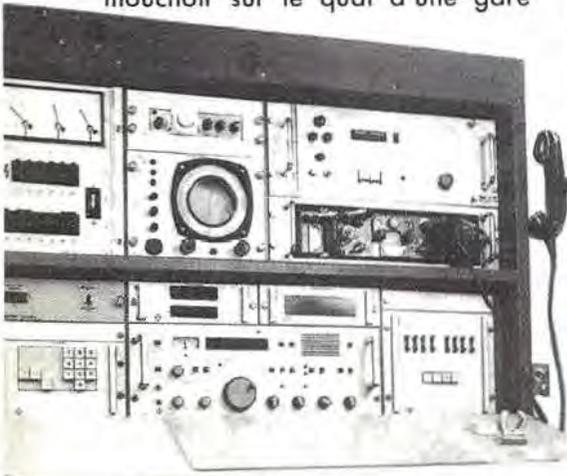

Station de radiogoniométrie.

Système d'antenne ADCOCK

PIRATES

Photos : AEG TELEFUNKEN




souvent donnée avec le secret espoir d'obtenir des rapports d'écoute en provenance d'auditeurs éloignés.


La troisième catégorie de pirates des ondes est de loin la plus dangereuse. Il s'agit des agents secrets d'officines de renseignements de pays étrangers qui utilisent des moyens radioélectriques pour transmettre des messages codés à leur agence. Dans ce domaine les choses ont énormément évolué depuis la guerre

froide. Il est loin le temps où l'agent sortait un émetteur dissimulé dans une cache sous les escaliers et transmettait en morse pendant de longues minutes. Ils bénéficient maintenant d'équipements sophistiqués et ultraminiaturisés leur permettant d'écrire leur message au clavier comme sur un micro-ordinateur, de le chiffrer

automatiquement et surtout de le transmettre par radio en une fraction de seconde. Par contre, il leur arrive toujours de recevoir des messages codés en ondes courtes. N'importe qui peut les entendre. Réglez par exemple votre récepteur sur 3820 kHz à 21H et vous entendez une charmante voix féminine égrèner des litanies de chiffres en allemand. Dès le début de la transmission, elle annonce les indicatifs des destinataires suivis de la minute après 21H à laquelle le message

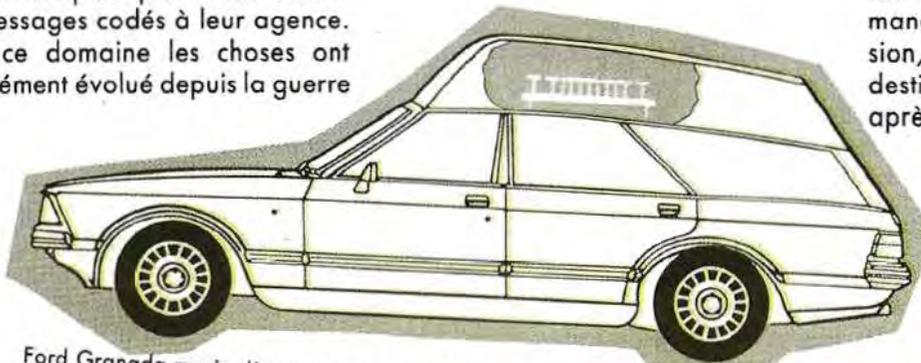

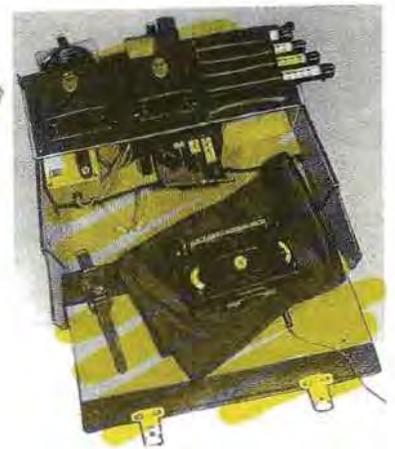Ford Granada munie d'un toit spécial en plastique destiné à dissimuler les antennes.



Radiogoniométrie miniature portable PE484/!



Centre d'écoute et de radiogoniométrie

sera diffusé. A la minute dite, elle redonne l'indicatif du destinataire suivi du nombre de groupes de chiffres que comporte le message. Suivent alors les groupes en question, chacun d'eux étant répété deux fois. Autrefois le décodage se faisait au moyen d'un petit livre de décodage que possédait l'agent. Chaque page du livre comportait des groupes aléatoires de cinq chiffres qui, convenablement mixés avec les groupes reçus par radio, permettaient d'obtenir le message en clair. Chaque page ne devait servir qu'une fois pour des raisons de sécurité. Malheureusement ce petit livre était une preuve irréfutable d'une activité d'espionnage quand l'agent se faisant prendre, si bien que maintenant ils préfèrent utiliser un ordinateur programmable pour effectuer le décodage. C'est quand même bien moins compromettant. L'émetteur dont nous venons de parler est situé au sud-ouest de BERLIN, mais il est inutile d'envoyer votre QSL si vous l'avez entendu. Il est fort peu probable que l'on vous réponde.

En France, la surveillance du spectre radioélectrique est effectuée par plusieurs organismes gouvernementaux. Tout d'abord les PTT depuis leur centre d'écoute de Villejuif s'assurent, entre autres activités, que les radioamateurs ne sortent pas des bandes qui leur sont allouées et n'enfreignent pas le règlement des télécommunications. En bref, ils s'assurent que personne ne vient illégalement contester leur monopole des communications.

Les Forces Armées quant à elles, disposent de moyens d'écoute et de localisation fixes, maritimes et aéronautiques mobiles, destinés principalement à effectuer une évaluation la plus précise possible de la menace dans le cadre de la Guerre Électronique.

La DGSE, anciennement appelée SDECE, est à l'écoute de tout ce qui est transmis dans le monde afin de renseigner le gouvernement sur la situation internationale. Elle dispose de moyens extrêmement sophistiqués comme un réseau fixe de radiogoniométrie dispersé sur toute la France ou la station d'écoute de satellites de Sarlat en Dordogne.

La DST, par l'intermédiaire de sa division technique appelée Police des Communications radioélectriques, est chargée de localiser et de capturer les agents des puissances étrangères ayant une activité illégale sur le territoire français. Elle dispose aussi d'un réseau de stations fixes de radiogoniométrie dont le directeur est implanté à Boulay-les-Trous dans les Yvelines. Un tel réseau est capable de situer un émetteur dans une ellipse dite de probabilité maximum ayant une surface approximative de quelques dizaines de kilomètres carrés. Pour affiner la recherche, elle fait intervenir des véhicules de recherche banalisés qu'elle possède en petit nombre. Il peut s'agir par exemple d'une Citroën CX ambulance contenant un radiogoniomètre. Un faux toit en plastique dissimule une antenne cadre en ferrite ou même un système ADDCOCK pour les VHF. Les équipements proviennent généralement des firmes allemandes TELEFUNKEN, RHODE & SCHWARZ ou PLATH GmbH qui sont les leaders mondiaux du marché de la radiocalisation. TELEFUNKEN propose même un radiogoniomètre qui peut être dissimulé sous un imperméable (couleur de muraille de préférence ...). L'antenne est un cadre bobiné dans un plastron, le récepteur se porte à la ceinture et l'indication de direction se fait en tournant sur soi-même en vue de rechercher la déviation maxi ou mini d'un galvanomètre dissimulé dans une montre-bracelet. On cite même la mésaventure d'un policier qui, procédant à un repérage au moyen de cet équipement, fit une chute malencontreuse dans un trou creusé dans la chaussée par les PTT. Des gens qui attendaient un bus à proximité se portèrent à son secours et, le voyant inanimé entreprirent de l'aérer un peu en lui défaisant ses vêtements. On imagine leur surprise lorsqu'ils découvrirent tout ce câblage sous l'imperméable. Croyant avoir affaire à un espion ou à un terroriste, ils s'empressèrent d'aller le remettre à la police !

Pour finir, TDF dispose aussi de moyens d'écoute qui lui permettent de surveiller le spectre de la bande

FM radiodiffusion afin de veiller à l'apparition de stations pirates dans son domaine. On a vu qu'elle dispose même de moyens de brouillage importants pour faire en sorte que l'audience de ces stations soit réduite au minimum.

Il est bien évident que tous ces services travaillent en principe en étroite collaboration et se transmettent, en principe, tout renseignement permettant de mener une affaire à son terme.

Nous ne pouvons donc que nous réjouir, nous, titulaires d'une licence d'émission en bonne et due forme, de nous savoir protégés par des gens qui 24H sur 24H et de 10 kHz à plusieurs dizaines de GHz sont à l'écoute des ondes et veillent théoriquement à la bonne utilisation des bandes.

Mais est-ce vraiment le cas ?

Nous avons donné la preuve dans le numéro précédent que la DTRE avait assez peu de souci de défendre les amateurs dont elle assure la tutelle.

L'exemple que nous avons donné le mois dernier est assez explicite. Une radio pirate (ou corsaire) qui peut en toute impunité, alors qu'elle a donné ses coordonnées, poursuivre ses émissions démontre assez l'état d'esprit de l'Administration.

Par contre, ces derniers temps, les feuilles de rappel au règlement pleuvent. «Messieurs de la DTRE, vous vous foutez de qui ?» Faut-il rappeler le nombre de plaintes, souvent avec preuves et jamais suivies d'effet ? A quoi servent ces innombrables procès verbaux d'infraction que les Associations transmettent chaque année ?

Nous nous sommes d'ailleurs demandés si la multiplication des PV d'infractions aux amateurs n'avait pas un but : réduire les autorisations d'accès à la classe D. C'est toujours plus facile que de rechercher les pirates sur 6,8 MHz.

D'ailleurs nous avons l'intention de rencontrer très bientôt l'un de ces utilisateurs du 6,8 MHz ; vous verrez que cela se trouve ... quand on cherche !

DOLEANCES DES BROADCAST LISTENERS

JEAN-PIERRE GUICHENEY - FE7338

Notre but n'est pas ici de mettre en cause les qualités de tel ou tel récepteur. Un certain nombre de revues et de livres spécialisés se chargent d'effectuer des critiques ou des analyses très détaillées, mais tous ces documents sont d'origine anglo-saxonne et échappent à la connaissance de nombreux acquéreurs et du grand public. Les soi-disant "banques d'essai" que nous trouvons en France sont pour le moins complaisants (sauf dans **MÉGAHERTZ**) et de toute façon incomplets ; ils se résument le plus souvent à une présentation de l'appareil qui, on le sait à l'avance, sera, quoiqu'il en soit, un excellent récepteur. A bon entendeur Salut ! Notre objectif est d'établir un petit panorama des desiderata des Broadcast Listeners qui se livrent au DX difficile, et, plutôt que de me mettre à dos tous les importateurs de France et de Navarre, pour présenter nos doléances et rendre ainsi service à tout le monde.

Les grands consommateurs de récepteur sont les DX-ers en radiodiffusion et ceci pour des raisons très simples. L'écoute des radioamateurs peut, à prix égal, s'effectuer sur un "transceiver" qui offre une meilleure qualité d'écoute dans les bandes pour lesquelles il est conçu ; pour exemple rappelons qu'un FT102 coûte actuellement plutôt moins cher qu'un ICR-70 ! Les récepteurs spécialisés dans les bandes amateurs ont disparu, ou presque, avec les stations à émetteur et récepteur séparés. Les SWL qui ne désirent pas autre chose qu'explorer les fréquences réservées aux radioamateurs en sont pour leurs frais, "c'est le cas de le dire" ; souvent ils ont choisi d'utiliser un récepteur à couverture générale rejoignant ainsi la famille des BCL, à tel point

qu'il est bien difficile de différencier les deux familles dont le cloisonnement n'est d'ailleurs pas étanche (voir certains sondages).

Ouvrons ici une brève parenthèse pour demander en toute bonne foi si nous devons payer la taxe en fonction de ce que nous écoutons ou en fonction des possibilités du récepteur ? Mais, revenons au sujet qui nous préoccupe. Qui achète un second, voire un troisième récepteur ? Ce n'est pas le futur radioamateur qui aura d'autres investissements plus urgents en vue. Ce n'est pas non plus un cibiste en mal de DX. Non, c'est bien évidemment le DX-er en radiodiffusion et le chasseur de stations utilitaires. De plus en plus il est également équipé RTTY (pour exemple, votre serviteur cherche à user son neuvième récepteur et il n'est pas une exception).

Dans le dernier bulletin d'un grand club d'Europe du Nord, un DX-er bien connu a consacré un article aux possibilités de choix d'un récepteur. Sa conclusion était la suivante : il n'y a aucune possibilité d'achat valable entre le vieux FRG-7 et le Drake R-7 (ou le NRD 515) excepté l'ICF 6800W version 1983 qui, effectivement, fait l'unanimité. Un jugement très sévère a été porté sur le célèbre trio : FRG 7700, R.2000, ICR-70 et quelques autres. Je ne reporterai pas ici les propos presque teigneux, et auxquels je ne souscris pas, qui ont été tenus. Néanmoins, il n'y a pas de fumée sans feu qui couve, et cette révolte, manifestée à l'égard de cette génération de récepteurs, trouve évidemment quelques justifications nuancées auprès des DX-ers en radiodiffusion les plus passionnés par cette activité particulièrement exigeante. En effet, ces dernières années

un effort particulièrement important, presque une révolution, a été porté sur ce que nous appellerons les commandes et le "pilotage" des récepteurs par microprocesseur. Nous avons vu fleurir affichage digital, mémoires, scanning, horloge, timer, etc... Parallèlement, les qualités intrinsèques du récepteur en sont restées au stade des années 1970. Les spécialistes ne me démentiront pas si je dis qu'un FRG-7 équipé de filtres mécaniques Collins peut en faire pâlir plus d'un... Le DX-er en radiodiffusion préfère un récepteur qui lui procure toute satisfaction en ECSS, plutôt qu'un vaste catalogue de gadgets. Il faut reconnaître, et je ne ferais là que rapporter les constatations d'un autre spécialiste, Lawrence MAGNE (WRTVH), que seuls un récepteur de la classe Drake ou un ICR-70 modifié par la firme U.S. Electronic Equipment Bank, sont à même d'être tout à fait irréprochables, aussi bien en modulation d'amplitude à deux bandes latérales, qu'en ECSS. Sans doute avantageux dans sa version de base, encore que depuis quelques semaines cela reste à prouver, l'ICR-70 modifié perd le bénéfice de ce qui était son atout majeur, à savoir son prix. Nous en revenons donc au pont jeté entre le FRG-7 qui n'est plus fabriqué et les JRC Drake qui sont inabondables. J'espère que la firme ICOM n'est pas tombée dans le piège de la fausse concurrence en sortant le magnifique mais "hyper-gadget" qu'est l'ICR-71E.

Ce que les DX-ers en radiodiffusion reprochent à nos chers constructeurs, c'est de leur faire payer des instruments auxquels ils ne tiennent pas forcément, alors qu'ils seraient prêts, j'en suis convaincu, à engager les mêmes sommes pour un récepteur

dont les qualités propres auraient été sérieusement développées ; notamment celles qui laissent effectivement à désirer : rapport signal-bruit, aptitudes ECSS, sélectivité. Il faut également noter que, si la miniaturisation intervient dans le prix de revient d'un appareil, c'est une particularité qui ne nous intéresse guère (sauf dans les cas développés plus loin) dans la mesure où il faudra bientôt vendre la loupe avec le récepteur et posséder des doigts d'horloger. De plus, il est indéniable que l'épaisseur des tôles rétrécit, que les boutons de commande commencent à "fondre" sous les doigts, tout cela au détriment de la solidité mécanique de l'ensemble. Quant aux façades en matière plastique ... on peut comprendre que certains se fâchent.

Les récepteurs du type ICR-70, R.2000, FRG 7700, ICF 6800 (dernière version), sont de bons récepteurs, voire excellents, même si, au regard de certains, je suis un chroniqueur trop gentil. Aussi, chers constructeurs, n'est-il pas plus sain d'avoir des clients exigeants qui réclament un produit bien précis, plutôt qu'un marché désert ? Nous savons également que vous attachez une grande importance à posséder un réseau de vente fait de gens accueillants et compétents, auprès desquels un débutant peut trouver des conseils judicieux, éviter bien des erreurs, un endroit où l'on est tenté de revenir (pour ma part j'attends de connaître mon neuvième revendeur, mais c'est par curiosité uniquement, je tiens à le signaler ... que voulez-vous, on ne se refait pas).

L'année 1984 voit apparaître sur le marché une multitude de récepteurs à couverture générale ou à bandes étalées, miniaturisés à l'extrême : ICF 7600D, Sharp FV-610, Panasonic RF-B50, Toshiba RP-F11 et de nombreux autres. Ces instruments peuvent éventuellement rendre de bons services au débutant, bien qu'à notre sens ils sont plus appropriés au SWL déjà expérimenté qui est fréquemment appelé à se déplacer. Ce sont de parfaits récepteurs de voyage et la miniaturisation à l'extrême, ici, se justifie, mais dans ce cas seulement. Les constructeurs, tout au moins la plupart, malgré le faible volume des

appareils, ont poursuivi le culte de l'horloge digitale qui, pour un voyageur, peut effectivement s'avérer fort utile. Quant au prix ... au kilogramme il est exorbitant ! La miniaturisation se paie. Ces appareils ne possèdent pas tous la possibilité de recevoir la modulation d'amplitude à bande latérale unique ; si les formes se ressemblent, les performances et les prix diffèrent ; aussi il faut étudier l'achat en fonction de nos besoins réels.

Nous sommes tentés de terminer par un mot au sujet des antennes. Il y aurait beaucoup à dire au sujet des pièges du commerce mais ... je passe en douceur. Le marché des "antennes actives" s'est développé ces dernières années ; il existe quelques produits, mais pour avoir les meilleurs il faut passer commande outre-Atlantique. Instruments formidables qui "ont assis" plus d'un radioamateur en visite à mon domicile, leur technique est pourtant encore à l'état de balbutiement dans le domaine grand public. Certains produits qu'il est possible d'acquérir sans passer commande aux USA fonctionnent déjà de façon très honorable, leur conception est pourtant d'une simplicité ... Pour mémoire, citons la célèbre FRA 7700, la SONY AN-1, les antennes MFJ, les présélecteurs MFJ,

le célèbre MIZUHO SX-3, etc... Également des produits de qualité professionnelle, mais pour les tarifs ...

Certains constructeurs de matériel amateur n'ont encore rien proposé. Allons Messieurs, un petit effort et, surtout, en ce domaine plus que dans tout autre, épargnez-nous le gadget ; et peut-être à Noël aurons-nous une belle antenne active, de bons présélecteurs et, pourquoi pas, une antenne magnétique active qui existe déjà aux USA.

En tant que bon français, ce qui me désole le plus, c'est le fait que pour oser prétendre toucher quelques responsables, il faudrait que **MÉGAHERTZ** soit distribué au Japon ... et encore ... Puissent certaines firmes françaises prendre à leur compte cette dernière doléance.

AMITIÉ RADIO est présente chaque semaine sur les antennes de RADIO SUÈDE INTERNATIONALE et sur RADIO HCJB vers les zones francophones.

AMITIÉ RADIO
BP 56
94002 CRÉTEIL
Tél.: (38) 93 .15 .75.



Le BCL est un consommateur de récepteurs

Photo J.P.G.

JOUEZ LA BONNE CARTE



FT 757GX - YAESU

Récepteur à couverture générale.
Émetteur bandes amateurs. Tous modes.
Alim. : 13,4 V. 100 W Dim. : 238x93x238 mm.
Poids : 4,5 kg.



FT 77 - YAESU

Émetteur-récepteur mobile bandes amateurs.
12 volts, 100 watts (AM ou FM en option).



FRG 7700 - YAESU

Récepteur BLI/BLS/CW/AM/FM.
Couverture de 150 Hz à 29,999 MHz.




FT 980 - YAESU

Émetteur bandes amateurs.
Récepteur à couverture générale.
Tout transistor. 220 V. AM/FM/BLU/CW.



FT 102 - YAESU

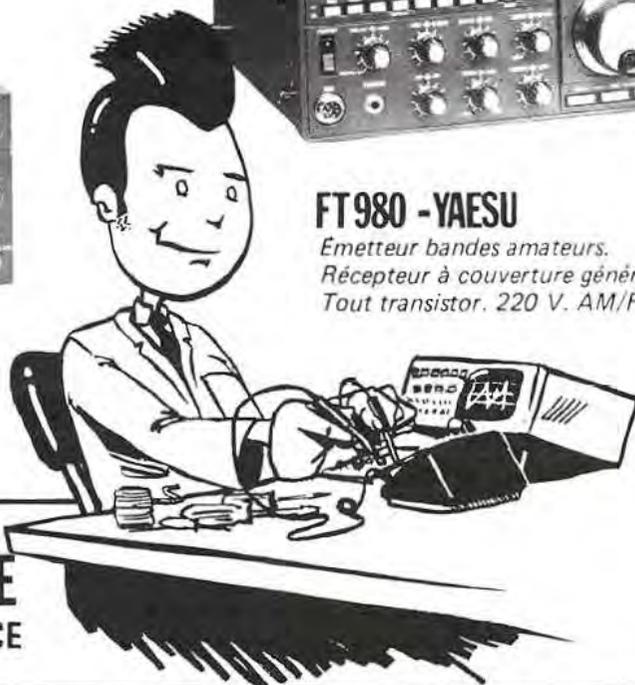Émetteur-récepteur décimétrique.
BLU/CW (AM/FM en option), 3 tubes 6146 B.
Dynamique d'entrée : 104 dB.



**NOTRE SERVICE APRES VENTE
IL MERITE TOUTE VOTRE CONFIANCE**

GES MIDI 126, rue de la Timone 13000 MARSEILLE

GES MIDI

Tél. (91) 80.36.16

la mise en place d'une station dans un véhicule

Conseils aux débutants

La voiture est là, le transceiver, l'antenne aussi. Alors que dois-je faire, où installer tout ceci ? Il nous semble inutile de rappeler qu'un appareil fonctionnant uniquement sur 220 V ne peut-être placé dans un véhicule sans une alimentation spéciale. Rappel inutile ? voire.

Il faudra donc décomposer la mise en place en trois phases : l'arrivée du courant et la mise en place du transceiver, l'antenne et les réglages.

L'alimentation du 12 V se prendra directement sur la batterie. La protection est en général assurée par un fusible directement placé sous les fils d'alimentation du transceiver.

Il est préférable de ne pas utiliser ce câble directement sur la batterie, surtout si vous n'en disposez que d'un seul. Comment vous installer en fixe sans avoir à chaque fois un démontage ? On prendra un fil deux conducteurs, 2 couleurs et de diamètre suffisant. Mettre en place sous le tableau de bord, une prise femelle en repérant bien le plus et le moins (rouge et noir par exemple). La traversée vers la batterie peut se faire parfois directement en traversant via des passages déjà utilisés. Sinon il faudra effectuer un perçage, isoler le bord du trou avec du caoutchouc. Ceci évitera le frottement du métal contre les fils et, à longue échéance, le court-circuit !

Pour brancher les fils sur la batterie, débrancher d'abord le plus (+) afin d'éviter les problèmes.

L'appareil sera installé, si possible,

dans son berceau support. Il faudra tenir compte des mouvements à réaliser. Quelques secondes d'inattention suffisent pour provoquer des incidents ... voire des accidents !

L'avantage du berceau réside dans le fait qu'il laisse la possibilité de rentrer le poste le soir ou de le retirer dans la journée lorsque la chaleur est importante. Ne laissez jamais votre émetteur dans une voiture surchauffée par le soleil. Vous risquez quelques mauvaises surprises !

Voyons maintenant l'installation de l'antenne.

Pour ce qui est du VHF, le cas est très simple. L'antenne magnétique risque d'être la meilleure solution.

Le graphique suivant représente le diagramme de rayonnement sur un mobile (entendez par là la direction privilégiée de l'émission).

Malheureusement, toutes les antennes ne sont pas identiques, et il est parfois nécessaire d'utiliser la gouttière (voir photo).

Le passage du câble se fait souvent entre la portière et la voiture. Il y a risque d'écrasement du câble coaxial, même s'il s'agit de 6 mm. Une autre solution consiste à percer le capot du coffre arrière. Ce procédé peut rendre difficile la revente du véhicule.

La grande majorité des antennes pour le mobile sont livrées sans prise coaxiale. Il vous faudra donc la monter.

Nous vous montrons comment dénuder un câble. La tresse sera séparée

à l'aide d'une pointe sans arracher les fils. Nous déconseillons fortement l'installation d'une antenne sur les ailes avant ou arrière.

En décimétrique il n'existe pas beaucoup de solutions. L'embase sera située à l'arrière, en évitant de gêner l'ouverture du coffre. Le coaxial entrera le plus souvent dans le coffre pour rejoindre la partie avant du véhicule.

Le réglage sera effectué sur chaque bande en favorisant la fréquence la plus utilisée, 14.110 par exemple. Le repère sera effectué sur le brin ajustable.

Pour ce faire, le meilleur moyen consiste à utiliser un TOS-mètre/wattmètre. On effectuera un pré-réglage à la réception, surtout en décimétrique. Puis, en appuyant très rapidement sur le micro ou le manipulateur (en position AM ou Tune), on vérifiera la position de l'aiguille de droite. Il s'agira d'ajuster avec le bouton central l'aiguille de gauche sur 100. Puis, au fur et à mesure, en jouant sur l'élément coulissant de l'antenne, il s'agit d'arriver le plus près possible du chiffre 1 sur le cadran de droite, tout en maintenant à 100 le cadran de gauche.

Il vous faudra vous y reprendre à plusieurs fois car certains réglages sont pointus !

Dans tous les cas, attention à la hauteur de l'antenne lorsque vous passez la porte d'un garage. Une antenne, ça ce casse. Si vous avez rencontré des problèmes insolubles, n'hésitez pas à nous écrire.


Bon trafic en mobile !



1. A l'aide d'un cutter, coupez la gaine isolante extérieure en prenant garde à ne pas abîmer la tresse.



2. Retirer la gaine.

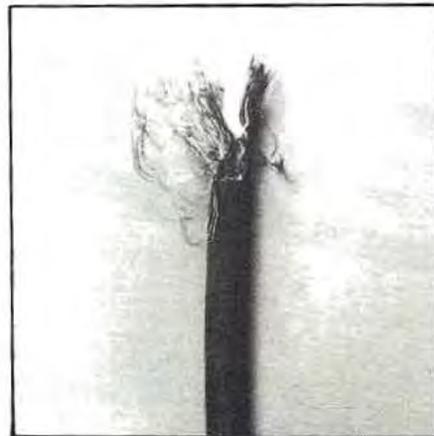

3. Défaire la tresse de masse, toujours sans l'abîmer, au moyen d'une pointe à câbler.

4. Torsader la tresse de masse. Découper le diélectrique en prenant soin de ne pas abîmer l'âme centrale.

5. Installation d'une embase de gouttière.

6 et 7. Montage sur le pare-chocs arrière.

8. Montage sur l'aile arrière droite.




4



5




6

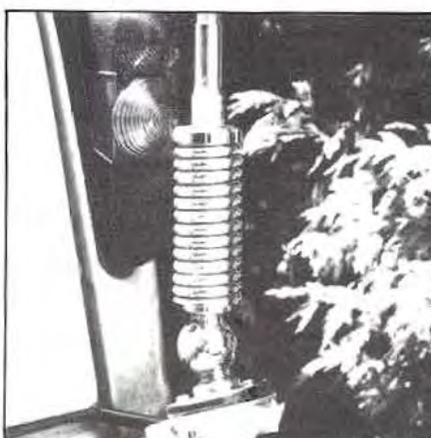

7



8

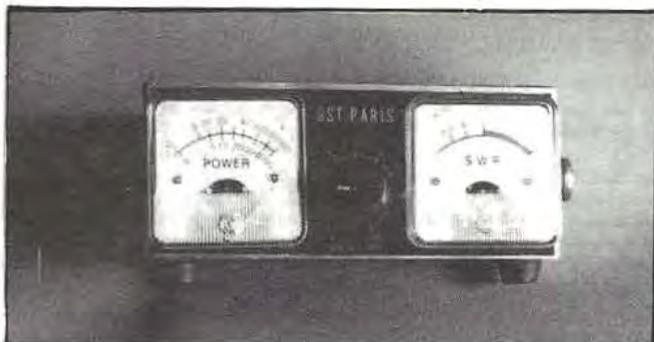

10. TOS-mètre à deux cadrans. Le réglage s'effectue en amenant l'aiguille de gauche sur 100 au moyen du potentiomètre. La lecture du TOS se fait alors directement sur le cadran de droite.



9. Installation des équipements dans leurs berceaux. Les câbles peuvent être frettés au moyen de colliers en rylsan.

ECOUTEZ

Découvrez le monde fascinant des ondes courtes. Écoutez les radioamateurs qui communiquent d'un bout à l'autre du monde. Recevez directement chez vous les dépêches des agences de presse. Suivez les grandes courses nautiques et participez aux différents concours dont celui de la Transat des Alizés.



IC R70 — ICOM — Récepteur à couverture générale de 100 kHz à 30 MHz, AM/FM/SSB/CW/RTTY, affichage digital, alimentation secteur et 12 V.



FRG 7700 — YAESU — Récepteur à couverture générale de 150 kHz à 30 MHz, AM/FM/SSB/CW, affichage digital, alimentation 220 V. *En option*: 12 mémoires et 12 V.

Egalement: **FRA 7700**: antenne active. **FRT 7700**: boîte d'accord d'antenne. **FRV 7700**: convertisseur VHF.



CWR 675EP — TELEREADER — Décodeur RTTY/CW/ASCII, moniteur 5 pouces, identique au CWR 675E mais avec imprimante thermique incorporée.



AR 2001-AOR
Récepteur scanner
de 25 à 550 MHz
sans trou
Dim. : 138x80x200 mm



ND 515 — JRC — Récepteur semi-professionnel entièrement synthétisé, couvre de 100 kHz à 30 MHz en 30 gammes. Affichage digital de la fréquence. Modes AM/SSB/CW/RTTY. Sélectivité commutable et réglable: 6 kHz - 2,4 kHz. *En option*: 600 Hz - 300 Hz.
Accessoires disponibles: **NDH 515** boîtier mémoire programmable pour 24 fréquences — **NDH 518** 96 mémoires programmables — **NVA 515** haut-parleur.

Garantie et service après-vente assurés par nos soins
Vente directe ou par correspondance aux particuliers et revendeurs



G.E.S. LYON: 10 rue de l'Alma, 69001 Lyon, tél.: (7) 830.08.66
G.E.S. PYRENEES: 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tél.: (59) 23.43.33
G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél.: (93) 49.35.00
G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél.: (91) 80.36.16
G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée Cauchy, tél.: (21) 48.09.30 & 22.05.82
G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél.: (48) 20.10.98
Représentation: Ardèche Drôme: FIFHK — Limoges: F6AUA
Prix revendeurs et exportation.
Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux

ENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Tél. : 345.25.92 — Télex : 215 546F GEPAR

COMMUNIQUEZ



LE PLUS PETIT

FT 208R : émetteur récepteur VHF FM portable de 144 à 146 MHz, avec mémoires. Alimentation par batteries rechargeables.



LE PLUS VENDU

FT 980 - Récepteur 150 kHz à 30 MHz. Émetteur bandes amateurs, tous modes AM / FM / SSB / CW / FSK, 120 W HF, tout transistor. Option interface de télécommande par ordinateur (Apple II).



LE DX MAN ÉLÉGANT

FT 102 - Transceiver décimétrique bandes amateurs, SSB / CW / AM / FM, 3 tubes 6146B au PA. Dynamique d'entrée: 104 dB.



YAESU,
une gamme complète
de matériels radioamateurs
où chacun saura trouver
l'appareil le mieux
adapté à ses besoins.



IL A FAIT SES PREUVES

FT 77 - Émetteur / récepteur mobile bandes décimétriques amateurs, 12 V DC. 2 versions: 10 W / 100 W.

YAESU



Demandez-nous la
liste des matériels YAESU

Garantie et service après-vente
assurés par nos soins
Vente directe ou par correspondance
aux particuliers et revendeurs

G.E.S. LYON: 10 rue de l'Alma, 69001 Lyon, tél.: (7) 830.08.66
G.E.S. PYRENEES: 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tél.: (59) 23.43.33
G.E.S. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tél.: (93) 49.35.00
G.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tél.: (91) 80.36.16
G.E.S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estrée Cauchy, tél.: (21) 48.09.30 & 22.05.82
G.E.S. CENTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél.: (48) 20.10.98
Représentation: Ardeche Drôme: F1FHK - Limoges: F6AUA

Prix revendeurs et exportation.

Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux



GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

68 et 76 avenue Ledru Rollin - 75012 PARIS
Tél.: 345.25.92 - Télex: 215 546F GESPAR

LES GRANDS CONCOURS INTERNATIONAUX

Jacques SAGET – F6BEE

On parle beaucoup de l'absence des Français dans les concours. L'article de Jacques Saget vous incitera, peut-être, à prendre le micro ou le manipulateur. Et quelle bonne occasion de se retrouver en groupe pour faire « autre chose ».

Glossaire

V/UHF	Sur les hautes fréquences au-dessus de 144 MHz
SWL	écouteur d'ondes courtes
OM	radioamateur
F1	radioamateur autorisé au-dessus de 144 MHz
Pile-up	grosse concentration de trafic sur un seul « canal »
TVI	interférences télévision
DXCC	diplôme attribué \$ après avoir justifié les contacts avec 100 pays au moins
WAE	diplôme d'Europe
UTC-GMT	temps universel heure française moins une heure en hiver et moins deux heures en été
QSO	contact radio
DX	contact grande distance



Bien que chaque concours possède son propre règlement, un certain nombre de remarques et de définitions sont applicables à tous les contests. Nous resterons néanmoins dans le domaine des concours sur les bandes décamétriques.

Comme il est difficile de vérifier de nombreux éléments à travers un compte rendu de concours, les organisateurs se basent sur l'honnêteté des participants en leur demandant de signer une déclaration de respect des limites de leur

licence et du règlement du concours. Afin d'éviter de signer n'importe quoi, il est peut-être utile de rappeler certains points :

CATEGORIE DES PARTICIPANTS :

Comme son nom l'indique, une station Mono-Opérateur ne doit comporter qu'une seule personne pour réaliser toutes les opérations de trafic, c'est-à-dire : les contacts, la recherche des multiplicateurs, leur pointage, la tenue du cahier de trafic, le pointage des doubles (s'il est fait en temps réel), le réglage de la

station en cours de contest, la rotation des antennes. L'usage de relais ou liaisons V/UHF pour la recherche de multiplicateurs, par exemple, ou d'un secrétaire entraîne un classement en multi-opérateur. Les résultats obtenus par les gagnants d'un CQ WW DX en mono-op. (7000 QSO en SSB ou 5000 en CW par ex.) ne sont pas dus à une quelconque tricherie, mais plutôt à de nombreuses heures de préparations et l'expérience acquise au fil de plusieurs dizaines de concours aux résultats moins

brillants. Si vous n'êtes pas tout à fait seul devant votre station, vous devez alors vous déclarer, sur votre compte rendu, en

— Multi-opérateur : suivant les concours, il y a plusieurs catégories, dépendant du nombre de stations en service à un moment donné. Les définitions et limitations de chaque catégorie sont clairement définies dans les règlements de chaque concours.

— Chaque concurrent s'engageant à respecter les limites de sa licence, un OM autorisé en tant que FI ou un SWL ne pourront manœuvrer l'émetteur, mais participer, avec une station multi-opérateur, à la recherche des multiplicateurs, opérations de pointages...

D'autre part, bien respecter les limites de bandes et de sous-bandes attribuées. S'il existe une catégorie QRPP — généralement moins de 5 (cinq) watts de puissance de sortie, assurez-vous d'être dans les normes si vous désirez participer dans cette catégorie. Quant à la puissance, en général...

HORAIRES : En général, les grands concours internationaux durent un week-end complet, en horaire GMT, commençant donc le samedi à 0000, se terminant le dimanche à 2400. Dans certains cas, il existe une limitation de la durée d'opération pour les stations mono-opérateur (souvent 36 heures sur les 48). Les 12 heures de repos peuvent également faire l'objet d'un point du règlement pour leur fractionnement éventuel. Il faut remarquer que les CQ WW DX et ARRL DX contests n'imposent aucune limitation de durée.

Il est évident que le choix des périodes de repos, volontaires ou imposées, (à moins que vous « teniez le coup » 48 heures seul devant la station), a une très grande importance sur le résultat final. Evitez donc de dormir aux heures où vous risquez de faire les meilleurs Pile-up et de nombreux multiplicateurs. Expérience et lecture des prévisions de propagation !

QUELQUES CONSEILS ELEMENTAIRES

: La durée réelle d'un concours est très supérieure aux 48 heures du règlement. En dehors des questions d'installation d'antennes et de station, il faut préparer suffisamment de feuilles de log, de brouillon, de pointage des multiplicateurs et une bonne provision de vos crayons préférés.

Vérifier la station complète suffisamment de temps avant le départ, ainsi que les risques de TVI.

La grande aventure commence par la lecture et l'assimilation de TOUT le règlement du concours, et se termine par l'envoi du compte rendu complet. Le pointage des QSO en double est parfois fastidieux si vous avez fait beaucoup de QSO sur une bande quelconque (ou sur toutes-bravo !), mais c'est obligatoire, sans parler des risques de disqualification si ce travail est fait par les correcteurs.

Regardez bien de quoi est fait le multiplicateur ; ça peut rapporter gros ! Que vous soyez chassé — c'est vous qui menez les pile-up, ou chasseur — vous êtes dans la « pile », soyez bref ; tout le monde vous en remerciera. Un gros signal peut attirer les pile-up, mais un gros manque de savoir-faire les fera tomber rapidement. Entraînez-vous en écoutant le trafic des spécialistes de pile-up et essayez de copier un ou plusieurs indicatifs de la « meute ». Une fois dans l'arène, ne manquez pas d'autorité.

On ne gagne généralement pas le premier contest auquel on participe ; par contre toute expérience est utile. Alors, participez.

CQ WORLD WIDE DX CONTEST

ORGANISATEUR : CQ Magazine New York USA.

BUT : Pour tous les radioamateurs du monde, contacter d'autres amateurs dans le plus de zones et de pays possibles.

DATES ET HORAIRES : téléphonie : dernier week-end complet d'octobre (29 et 30 octobre 1983). Télégraphie : dernier week-end complet de novembre (26 et 27 novembre) du samedi 0000 UTC au dimanche 2400 UTC.

CATEGORIES ET FREQUENCES : Toutes bandes (sauf WARC), 1,8 à 30 MHz ;

— Mono-opérateur/toutes bandes : une seule personne effectue toutes les opérations, pas de secrétaire, réseau d'alerte DX...

— Mono-opérateur — une seule bande ; mêmes remarques. Il n'y a pas de limitations d'horaires.

— Multi-opérateur (toutes bandes seulement)

• Mono-station : un seul émetteur et une seule bande autorisés pendant la même période de temps de 10 minutes. Exception pour contacter un nouveau multiplicateur, et ce sur une seule autre bande.

Au cas de non respect de cette clause des 10 minutes, la station sera classée en multi-multi.

• Multi-station : pas de limitation, mais un seul signal par bande autorisé.

Tous les émetteurs doivent être situés dans un diamètre de 500 m ; les émetteurs doivent être physiquement reliés aux antennes par des câbles.

— QRP (mono-opérateur seulement) 5 watts output Max.

REPORTS ECHANGES : RS ou RST suivi du numéro de zone (WAZ de CQ Magazine). Par exemple : 5914 ou 59935. Les F sont en zone 14.

MULTIPLICATEURS : Ils sont de deux sortes :

— Un multiplicateur pour chaque zone différente contactée sur chaque bande.

— Un multiplicateur pour chaque pays DXCC contacté sur chaque bande.

Ces multiplicateurs sont définis par la carte des zones CQ, les listes DXCC et WAE et les limites continentales du WAC.

Les stations peuvent contacter leur propre pays et zone comme multiplicateur.

POINT : Contacts entre stations de continent différent : 3 points ; entre stations du même continent mais de pays différent : 1 point ; entre stations du même pays : 0 point, mais le multiplicateur compte.

SCORE FINAL : C'est le produit du total des points/QSO par la somme des multiplicateurs (zones + pays).

(voir exemple page suivante)

RECOMPENSES : Selon les catégories, les premiers de chaque continent, pays ou mondial reçoivent un trophée, une plaque ou un diplôme. La liste est publiée dans CQ Magazine et varie selon la générosité des donateurs. La catégorie la mieux récompensée est mono-opérateur, toutes bandes.

COMPTE RENDU : Toutes les heures en temps universel (UTC).

— N'indiquer les zones et pays multiplicateurs que pour le premier contact sur chaque bande.

— Les logs doivent être vérifiés et faire figurer correctement le bon nombre de points pour chaque QSO, les multiplicateurs exacts et

les QSO en double doivent être clairement indiqués, mais comptés à 0 point et 0 QSO !

Si nécessaire, le log original pourra être demandé par le comité de contrôle.

— Utiliser de nouvelles feuilles pour chaque bande.

— Chaque participant doit joindre à son envoi une feuille récapitulative, indiquant tous les détails de calcul du total final, sa catégorie, son nom et son adresse (en majuscules), les noms et indicatifs des opérateurs, ainsi qu'une déclaration signée de respect de toutes les règles du concours et de la réglementation amateur en vigueur dans son pays.

— Un exemplaire des feuilles de log et de la feuille récapitulative à utiliser sont disponibles auprès du responsable « Contests-Trafic » du C DX C 80 QSO par page de log, format 21 x 29,7.

— Les feuilles de pointage de doubles doivent accompagner le log pour chaque bande où plus de 200 QSO ont été effectués.

— Pour tout double retrouvé par le comité, une pénalité de 3 QSO sera appliquée (en plus du retrait des points du QSO).

— Les stations QRP doivent joindre une déclaration signée de leur puissance maximum de sortie.

— **DISQUALIFICATION** : Les fautes suivantes peuvent entraîner la disqualification du ou des participants :

violation des réglementations amateur du pays ou des règles du concours,

conduite non sportive,

trop de QSO en double,

contacts ou multiplicateurs invérifiables (ex : indicatifs mal notés...)

En cas de récidive, la station et/ou les opérateurs pourraient être disqualifiés pour 3 ans.

DATE LIMITE D'ENVOI DES COMPTES RENDUS : 1^{er} décembre pour la téléphonie, 15 janvier pour la CW, le cachet de la poste... Préciser PHONE ou CW sur l'enveloppe.

Adresser les logs à : Phonie Bob Cox - K3 EST, 6548 Spring Valley Dr. Alexandria, VA 22312.

CW Larry Brockman - N6 AR, 7164 Rock Ridge Terrace, Canoga Park, CA 91307 ou également à CQ Magazine, 76 North Broadway, Hicksville, NY 11801.

CQ WORLD WIDE WPX CONTEST

DATES ET HORAIRES : SSB : dernier week-end de mars.

CW : dernier week-end de mai, du samedi 0000 UTC au dimanche 2400 UTC. Les stations multi-opérateurs peuvent opérer les 48 heures. Pour les stations mono-opérateur, 30 heures de trafic seulement ; les 18 heures de repos doivent être prises en 5 périodes maximum et clairement indiquées sur le log.

BUT : Pour les radioamateurs du monde entier, contacter autant d'autres stations, dans n'importe quelle partie du monde, que possible.

BANDES : Les bandes 160, 80, 40, 20, 15, 10 mètres peuvent être utilisées.

CATEGORIES DES PARTICIPANTS : Mono-opérateur :

— toutes bandes

— mono-bande.

Multi-opérateurs (toutes bandes seulement) :

— mono-station (10 minutes entre

tout changement de bande)

— multi-émetteur : un seul signal autorisé par bande, tous les émetteurs dans un diamètre de 500 mètres et reliés physiquement aux antennes par des câbles.

REPORTS ECHANGES : RS ou RST suivi du numéro du QSO, en trois chiffres (4 au-delà de 1000), commençant à 001 pour le premier contact. Les stations multi-émetteurs utilisent des numéros différents sur chaque bande.

POINTS (pour les stations en Europe) :

• Contacts en dehors de votre continent :

3 points sur 20, 15 et 10 m

6 points sur 160, 80 et 40 m

• Contacts avec les autres pays de votre continent :

1 point sur 20, 15, 10 m

2 pts sur 160, 80, 40 m

• Contacts avec votre propre pays :

0 point, mais le préfixe compte comme multiplicateur.

MULTIPLICATEUR : C'est le nombre des différents préfixes contactés, toutes bandes confondues.

Un préfixe est défini par les 2 ou 3 premières lettres ou chiffres d'un indicatif. Ex. : N2 A4 WB4 4X6 H44 Y27 Y22 ;

un WA6XXX/4 compte comme WA4 et DL3ZZ/LX comme LX0 ;

SCORE FINAL : C'est le total des points/QSO obtenus sur toutes les bandes, multiplié par le nombre de préfixes contactés. Un préfixe contacté n'est compté qu'une seule fois, même s'il a été contacté sur plusieurs bandes.

Une même station ne doit être contactée qu'une seule fois par bande (les points QSO comptés une seule fois par bande).

SECTION QRP : Mono-opérateur seulement ; la puissance HF ne doit pas dépasser 5 watts. Préciser QRP sur le compte rendu.

RECOMPENSES : Plaques, trophées et diplômes suivant le classement national, continental ou mondial, dans les différentes catégories. Le nombre de plaques ou trophées dépend des donateurs.

COMPTE RENDU : Toutes les heures en UTC ; les 18 heures de repos doivent être clairement indiquées.

Les préfixes multiplicateurs ne sont signalés que lors du premier contact.

Les doubles doivent être comptés 0 et signalés ; les logs recopiés doivent être dans leur forme originale, avec les corrections clairement indiquées.

Joindre une liste alpha-numérique

Exemple :

Bande	QSO	Points	Zone	Pays
1.8	53	65	6	35
3.5	285	442	13	61
7	325	724	20	71
14	492	1137	36	111
21	1022	2619	36	110
28	1740	4934	32	90

3917 9921 143 478

Score final : $9921 \times (143 + 478) = 6\ 160\ 941$ points.

des préfixes contactés et comptés comme multiplicateur.

Tout envoi doit comporter une feuille récapitulative indiquant tous les détails permettant de calculer le résultat final, la catégorie du participant, son nom et son adresse postale, en lettres majuscules. Joindre également une déclaration de respect des règles du concours et de la réglementation amateur du pays. Des exemplaires des feuilles de log et page récapitulative officielles sont disponibles auprès du responsable Contests du CDXC.

DISQUALIFICATION : En cas de violation des règles du contest, des réglementations amateur du pays, de conduite non sportive, excès de doubles, QSO ou multiplicateurs invérifiables.

DELAIS D'ENVOI DES C.R. : Pour la SSB : 10 mai. CW : 10 juillet. Préciser SSB ou CW sur l'enveloppe et l'adresse à :
CQ MAGAZINE-WPX CONTEST
76 N. Broadway
HICKSVILLE NY 11801
ou à
Steeve BOLIA, N8BJQ
7659 Stonesboro Dr.
HUBER HEIGHTS OH 45424

EUROPEAN DX CONTEST (WAEDC)

ORGANISATEUR : DARC (Allemagne Fédérale).

DATES ET HORAIRES : CW : 2^e week-end d'août, 13/14 août 83, 11/12 août 84.

Phone : 2^e week-end de septembre, 10/11 septembre 83, 8/9 septembre 84.

RTTY : 2^e week-end de novembre, 12/13 novembre 83 ; 10/11 novembre 84, du samedi 0000 UTC au dimanche 2400 UTC.

BANDES : 3, 5, 7, 14, 21, 28 MHz.

CATEGORIES : Mono-opérateur toutes bandes.
Multi-opérateurs - émetteur unique.

Les stations multi-opérateurs ne peuvent changer de bande qu'une seule fois au cours d'une période de 15 minutes. Un changement de bande rapide et retour est autorisé pour contacter de nouveaux multiplicateurs. Les mono-opérateurs ne peuvent opérer que 36 heures ; les 12 heures sans trafic peuvent être prises en 1, 2 ou 3 périodes à tout

moment du concours et doivent être indiquées dans le log.

REPORTS ECHANGES : les QSO ne peuvent avoir lieu qu'entre stations européennes et stations non-européennes. (Pas de QSO entre Européens).

Les groupes de contrôle comportent le RS ou RST, suivi du numéro du QSO, commençant à 001. Les stations des USA indiquent, en plus, le nom de leur état. Par ex. 599034 CT (Connecticut).

POINTS : chaque QSO rapporte 1 point. Une même station ne peut être contactée qu'une seule fois par bande. Chaque QTC confirmé rapporte 1 point. Voir § 8.

MULTIPLICATEURS : (Pour les stations en Europe).

Les différents pays de la liste DXCC. De plus, chaque zone d'indicatifs des pays suivants sera considéré comme multiplicateur : JA PY VE VO VK ZL ZS UA9 UA0. Chaque état US est considéré comme multiplicateur.

Le multiplicateur sur 3,5 MHz est multiplié par 4.

Le multiplicateur sur 7 MHz est multiplié par 3.

Le multiplicateur sur 14/21/28 MHz est multiplié par 2.

RESULTAT FINAL : Le score final est le total des points obtenus par les QSO et QTC multiplié par la somme des multiplicateurs de chaque bande.

tion reportée : 1300 DA2AA 134 ; ce qui signifie que la station non-Eu. qui vous passe le groupe de QTC a contacté à 1300 UTC, DA2AA qui lui a passé 134 comme groupe de contrôle.

— Un même QSO ne peut être reporté qu'une seule fois et pas à la station d'origine.

— On ne peut pas recevoir plus de 10 QTC d'une même station ; ce total pourra être atteint en plusieurs fois, mais seul le premier QSO compte.

— Reporter les QTC reçus sur les feuilles de log en indiquant l'indicatif de la station d'origine et le numéro du groupe QTC. Le groupe 32/10 signifie, par exemple, que la station K3XX vous a transmis son 32^e groupe de QTC, comportant 10 QSO.

RECOMPENSES : Diplômes au premier de chaque catégorie dans chaque pays, à condition que le score soit un tant soit peu consistant. Les premiers par continents reçoivent des coupes ou plaques. Des diplômes additionnels sont attribués aux stations atteignant la moitié du score du premier continental.

DISQUALIFICATION : En cas de violation des règles du concours, de comportement non sportif ou d'excès de QSO en double.

LOG : Utiliser de préférence les for-

Exemple :	QSO	QTC	MULT	COEFF.	
80 m ...	87	102	35	4	140
40 m ...	205	227	53	3	159
20 m ...	312	398	78	2	156
15 m ...	456	512	83	2	166
10 m ...	42	25	13	2	26
	1 102	1 264	—	—	647

$$\text{SCORE} = (1102 + 1264) \times 647 \\ = 1\,530\,802 \text{ points.}$$

TRAFIC PAR QTC : Des points supplémentaires peuvent être acquis en utilisant la formule des QTC. Un QTC est le report d'un QSO confirmé, réalisé plus tôt pendant le contest et renvoyé ensuite à une station européenne. Après un certain nombre de QSO, une station hors d'Europe peut envoyer une liste de ces QSO à un Européen. Chaque QTC reçu et confirmé rapporte 1 point.

— Un QTC contient l'heure, l'indicatif et le numéro de QSO de la sta-

tionnaires spéciaux du DARC (exemplaire disponible auprès du responsable concours du CDXC) - 40 QSO et QTC par page.

Utiliser des feuilles séparées pour chaque bande. Fournir les grilles de pointage des doubles pour chaque bande où plus de 200 QSO ont été faits.

Une pénalité de 3 QSO supplémentaires est appliquée pour tout double retrouvé par les contrôleurs.

REGLES SPECIALES POUR LA PARTIE RTTY : Les contacts à

l'intérieur de son propre continent sont autorisés en RTTY ; les multiplicateurs sont sur les listes du DXCC et Wae. Les QSO et trafic QTC ne sont pas autorisés avec votre propre pays.

DELAIS D'ENVOI DES C.R. : CW : 15 septembre.

Phonie : 15 octobre.

RTTY : 15 décembre.

Les adresser à :
WAEDC COMMITTEE
POSTBOX 1328
D-895 KAUFBEUREN
R.F.A.

Responsable du contest : DJ1QQ.

tions (log, trafic, multiplicateurs...). L'utilisation de réseaux d'alerte DX est interdite (= multi-op.). Un seul signal émis à tout moment.

- Toutes bandes.
- Monobande. En cas de QSO sur d'autres bandes que celle choisie pour le log, envoyer les logs pour aider le contrôle.
- Multi-opérateurs : Plusieurs personnes font fonctionner la station (par exemple : un opérateur et un secrétariat).
- Emetteur unique : Un seul signal émis à tout moment. Après un con-

— QRP : Mono-opérateur, toutes bandes seulement. Moins de 10 watts input, 5 watts output max.

Reports échanges : Les stations W/VE donnent RS ou RST et le nom de leur état ou province ; 59 ME (Maine) ou 599 NB (New Brunswick).

Les stations DX (en Europe, par exemple) donnent le RS ou RST et un nombre de trois chiffres indiquant la puissance input approximative de l'émetteur.

Points - Multiplicateur - Total : 3 points par QSO.

Multiplicateur : Somme des états US (sauf KH6 et KL7) et VE1 à 7, VO, VE8/VY1 contactés par bande. Le maximum est 57 par bande (48 états US, 7 zones d'indicatif VE, VO1/VO2, VE8/VY1 = 57).

Score final : (Somme des points/QSO x (somme des multi) = score final.

Remarques :

— Un qso complet comprend l'échange et la confirmation des indicatifs et reports et sont notés sur le log.

— Tous les opérateurs doivent respecter, à tout instant, les limitations de leur licence.

— Votre indicatif doit donner votre pays DXCC.

— Un opérateur ne peut utiliser plus d'un indicatif depuis un endroit donné, pendant toute la durée du concours.

— Une même station ne peut être contactée plus d'une fois par bande. Pas de contacts cross-mode, cross-bande ou par répéteurs.

— Tous les émetteurs doivent être situés à l'intérieur d'un cercle de cinq cents mètres de diamètre ; ceci interdit l'usage d'installations de réception déportées. Seule exception : les stations multi-opérateurs peuvent utiliser des réseaux de recherche pour les multiplicateurs.

Compte rendu : Utiliser de préférence les formulaires officiels-log et page récapitulative (disponibles auprès du responsable concours du CDXC). Les logs doivent indiquer les heures en UTC, les bandes, indicatifs et échanges complets. Les multiplicateurs doivent être indiqués clairement, mais seulement pour le premier contact. Les C.R. avec plus de 500 QSO doivent comporter les grilles de pointage de doubles. Tous les opérateurs doivent être indiqués.

Poster le plus rapidement possible votre C.R., au plus trente jours



ARRL International DX Contest

Organisateur : American Radio Relay League - Connecticut U.S.A.

But : Ouvert à tous les amateurs, les stations hors des Etats-Unis et Canada doivent contacter le plus de stations W/VE situées dans autant d'états US et de provinces VE que possible. Les KH6 et KL7 contactent également les W/VE. Bandes 1.8 à 30 MHz, sauf WARC.

Dates et horaires :

— CW : troisième week-end complet de février.

— Phonie : premier week-end complet de mars.

Quarante-huit heures pour chaque mode, du samedi 0000 UTC au dimanche 2400.

Catégories :

— Mono-opérateur : Une seule personne pour toutes les opéra-

tions sur une bande, y rester dix minutes au moins.

Les stations de cette catégorie doivent établir un log chronologique unique. Toute violation de la règle des dix minutes entraîne un classement en Multi-Multi.

• Deux émetteurs : Un maximum de deux émetteurs, sur des bandes différentes, à tout instant. Après un QSO sur une bande, y rester au moins dix minutes ; ceci est valable pour l'un ou l'autre des TX. Chaque émetteur peut contacter autant de stations qu'il le désire ; le deuxième émetteur n'est pas limité au contact des nouveaux multiplicateurs. Chaque émetteur doit tenir un log unique et chronologique. Toute transgression de la règle des dix minutes entraîne un classement en Multi-Multi.

• Multi-émetteur (pas de limitation). Un seul signal par bande, à tout instant. Un log séparé et chronologique par bande.

après le dernier week-end de contest. Pas d'exceptions. Les C.R. non reçus à mi-juillet ne pourront être classés.

Récompenses : Aussi bien en CW qu'en phonie, des plaques sont attribuées par catégories :

— premier mondial et de chaque continent en Mono-Op./toutes bandes,

— premier mondial par bande en Mono-Op./bande unique,

— QRP,

— les premiers des trois catégories Multi.

Des diplômes sont adressés aux premiers par pays DXCC.

Disqualifications : Tout participant peut être disqualifié en cas de réduction du score global de plus de 2 %. Ces réductions peuvent être faites en cas de QSO non confirmables, ou multiplicateurs, ou excès de doubles. Pour chaque double ou indicatif erroné retrouvé par les correcteurs, une pénalité de 3 QSO supplémentaires sera appliquée (1 QSO incorrect + 3 QSO de pénalité). Un participant disqualifié ne pourra participer l'année suivante dans le même mode et la liste des opérateurs sanctionnés est publiée avec les résultats du contest dans QST.

Logs adressés à :

ARRL DX CONTEST COMMITTEE
225, Main Street
NEWINGTON CONNECTICUT
06111
U.S.A.

IARU RADIOSPORT CHAMPIONSHIP

ORGANISATEUR : IARU (Union Internationale des Radios Amateurs). L'ARRL assure l'organisation de ce concours.

BUT : Ouvert à tous les radioamateurs dans tous les pays, sur les bandes de 1,8 à 144 MHz (sauf WARC).

DATES ET HORAIRES : Le deuxième week-end complet de juillet (9 et 10 juillet 83), du samedi 0000 UTC au dimanche 2400 UTC. Les stations mono-opérateurs ne peuvent opérer plus de 36 heures.

CATEGORIES : — Mono-opérateur : Phonie seulement
CW seulement
Mixte.

Une seule personne pour toutes les opérations de trafic, tenue des logs, recherche des multiplicateurs... Utilisation de réseaux d'alerte DX interdite, les périodes d'arrêt doivent durer au moins 30 minutes. Tous les opérateurs doivent respecter, à tout instant, les limites de leur licence.

Les stations mono-opérateur ne sont autorisées à transmettre qu'un seul signal, à tout instant.

— Multi-opérateur : un seul émetteur, CW et téléphonie seulement. Il faut rester au moins 10 minutes par bande. Un seul signal émis autorisé.

REPORTS ECHANGES : Toutes les stations donnent le report (RS ou RST) et le numéro de zone ITU. (27 on F).

CONTACTS VALABLES ET

POINTS : Un seul QSO par bande (même si modes différents). Les QSO en cross-bande, cross-mode ou par répéteurs ne comptent pas.

— QSO à l'intérieur d'une même zone ITU : 1 point.

— QSO dans le même continent, mais zone ITU différente : 3 points.

— QSO avec les autres continents : 5 points.

MULTIPLICATEURS : Chaque zone ITU contactée par bande.

RESULTAT FINAL : Le total des points par QSO multiplié par la somme des multiplicateurs de chaque bande.

COMPTE RENDU : Utiliser de préférence les imprimés de l'ARRL/IARU ; modèle disponible auprès du responsable contest du CDXC.

— les heures en UTC, indiquer les bandes, indicatifs et échanges complets. Les multiplicateurs et périodes de repos doivent être clairement indiqués dans le log. Les feuilles de pointage de doubles doivent être fournies au-delà de 500 QSO.

— Poster les comptes rendus au plus 30 jours après le concours. Les C.R. reçus après mi-octobre ne pourront figurer au palmarès.

RECOMPENSES : Un diplôme pour le premier en phonie, CW, mixte, multi-op. de chaque zone ITU, et chaque pays DXCC. Des diplômes supplémentaires seront attribués pour plus de 250 et 1000 QSO, ou plus de 50 multiplicateurs.

DISQUALIFICATION : Comme pour les autres contests U.S. (Cf ARRL DX C.).



Documentation complète contre 10F en timbres.

WATTMETRE BIRD

Boîtier TTC 3405: 2790 F

Bouchon TTC 1179: 889 F

(Quantité limitée)

RADIO LOCALE

ABORCA

Rue des Ecoles

31570 LANTA. Tél: (61) 83.80.03



radio neder- land

L'histoire de la radiodiffusion sur ondes courtes aux Pays-Bas commence à la fin des années 20 avec les premières émissions régulières après un certain nombre d'expériences industrielles réussies. Ces émissions étaient principalement dirigées vers les colonies d'outre-mer et, déjà à cette époque, HAPPY STATION, devenue légendaire par la suite, attirait l'attention.

La fondation Radio Nederland Wereldomroep date du 15 avril 1947 et emploie aujourd'hui 320 personnes à Hilversum et 80 personnes à l'étranger. Les émissions se font à partir du centre de transmission de LOPIK aux Pays-Bas, de l'île BONAIRE aux Antilles Néerlandaises et de Madagascar. Les programmes sont diffusés en 9 langues : le néerlandais, le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'arabe, l'indonésien, le papiamentu (Antilles Néerlandaises) et le srana tongo (Surinam). En plus des émissions qu'elle diffuse, Radio Nederland produit annuellement 150 000 programmes sur disque ou sur bande magnétique, destinés à être diffusés par des stations étrangères. D'autre part, elle a créé aux Pays-Bas un centre de perfectionnement qui dispense deux fois par an des cours de formation à une cinquantaine de producteurs de programmes de radio et de télévision du Tiers Monde.

Radio Nederland est financée par des fonds gouvernementaux provenant des contributions des auditeurs et de la publicité. Ces fonds couvrent les frais d'exploitation et de programmation mais se révèlent insuffisants pour renouveler le parc des émetteurs qui ne satisfait plus les exigences techniques d'aujourd'hui. C'est pourquoi le ministre néerlandais de la culture a accordé une subvention spéciale pour la construction de nouveaux émetteurs dans le polder de PLEVO à la fin de cette année.

LÉO DEBERE, preneur de son à la régie

Les objectifs de Radio Nederland sont les suivants :

- donner à l'étranger une image réaliste des Pays-Bas des points de vue spirituel, politique, culturel, scientifique, économique, social et humanitaire et contribuer ainsi à créer entre les autres pays et les Pays-Bas un climat de confiance mutuelle nécessaire aux bonnes relations internationales ;
- maintenir et renforcer les liens avec tous les ressortissants du Royaume des Pays-Bas établis dans les territoires d'outre-mer.



Malgré leur diversité, la grande majorité des néerlandais est attachée aux principes fondamentaux de liberté d'expression, de maintien de l'état de droit et du respect de la personne humaine quels que soient sa race ou son origine. Radio Nederland Wereldomroep fait partie de cette communauté et se base sur les valeurs fondamentales qui en émanent. Sa tâche est de fournir des informations, des commentaires, des revues de presse, des reportages et des programmes culturels. Le gouvernement néerlandais ne peut juridiquement exercer la moindre pression sur les programmes. Radio Nederland fait rapport des événements, des courants d'idées dans le monde sans faire paraître de préjugés. Des questionnaires sont envoyés régulièrement à des auditeurs qui fournissent ainsi des renseignements sur la qualité des programmes.

LES ÉMISSIONS

Radio Nederland diffuse chaque jour 24 heures d'émissions en neuf langues. La plupart d'entre-elles durent 55 minutes. Les programmes doivent intéresser les auditeurs étrangers et donc être adaptés à leur mentalité. C'est pourquoi la station emploie 60 producteurs étrangers. Les programmes sont enregistrés aux studios d'Hilversum.

HUGUETTE SOUMOY, animatrice de la section française



ÉMISSIONS EN LANGUE FRANÇAISE

Horaires et fréquences valables du 25 mars au 30 septembre 1984.

14h30 UTC — 15h20 UTC (émissions dirigées vers l'Afrique du Nord, l'Afrique Occidentale, l'Afrique Centrale et l'Europe)

L 15560 kHz (19,28 m)

L 9895 kHz (30,32 m)

L 6020 kHz (49,83 m)

L 5955 kHz (50,38 m)

18h30 UTC — 19h20 UTC (émissions dirigées vers l'Afrique du Nord, l'Afrique Occidentale et l'Afrique Centrale)

B 21685 kHz (13,83 m)

B 17605 kHz (17,04 m)

L 15220 kHz (19,71 m)

19h30 UTC — 20h20 UTC (émissions dirigées vers l'Afrique du Nord, l'Afrique Occidentale et l'Afrique Centrale)

M 11740 kHz (25,55 m)

L 11730 kHz (25,58 m)

L 9895 kHz (30,32 m)

M 9540 kHz (31,45 m)

UTC = GMT

B = station relais de Bonaire

L = Lopik (Pays-Bas)

M = station-relais de Madagascar

LES MOYENS TECHNIQUES

Radio Nederland dispose d'un parc d'émetteurs aux Pays-Bas et de deux stations-relais à l'étranger. La station de LOPIK utilise quatre émetteurs de 100 kW et un émetteur de 10 kW. Un choix de 23 antennes permet d'orienter les émissions vers la zone à cibler. La station de BONAIRE dans les Caraïbes dessert l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique de l'Ouest. Elle utilise pour cela deux émetteurs de 300 kW.


La station-relais de Madagascar, située à quelques kilomètres de Tananarive a un rôle très important. En effet, devant l'encombrement sans cesse croissant du spectre décimétrique, il devient indispensable aux grandes stations de radiodiffusion de disposer de moyens d'émission

décentralisés, situés au cœur de la zone de couverture souhaitée. Cette station permet donc de diffuser la voix de la Hollande dans un rayon de 10 000 km, qui serait par ailleurs difficilement couvert par la station de LOPIK. Les programmes de transcription sont gracieusement offerts aux stations étrangères qui en font la demande en contrepartie du temps d'antenne que ces stations consacrent à la diffusion de la culture néerlandaise. Une autre partie importante des activités de Radio Nederland représente la production et la distribution par l'intermédiaire de la NOS de programmes de télévision éducatifs et culturels portant sur la vie et le travail aux Pays-Bas.

Le centre émetteur de Madagascar est doté de matériel ultra-moderne et utilise deux émetteurs PHILIPS d'une puissance de 300 kW. Chacun d'eux diffuse des programmes durant 17 heures par jour. Si les con-

ditions atmosphériques ne garantissent pas une qualité d'écoute suffisante, ou si des interférences se produisent, il est possible de jumeler les émetteurs. Les antennes sont constituées de dipôles tendus entre des pylônes d'une hauteur qui varie de 80 à 105 mètres selon les longueurs d'ondes. 11 de ces 13 antennes sont destinées à rayonner dans les bandes de 11, 15 et 17 MHz. Une nappe réflectrice permet de favoriser certaines orientations pour un diagramme de rayonnement d'environ 15 degrés. Ces stations fonctionnent selon le principe du relais direct en temps réel. Les programmes sont reçus des Pays-Bas par une ligne téléphonique spéciale à large bande et retransmis simultanément. La communication téléphonique de service se fait par une voie de satellite artificiel.

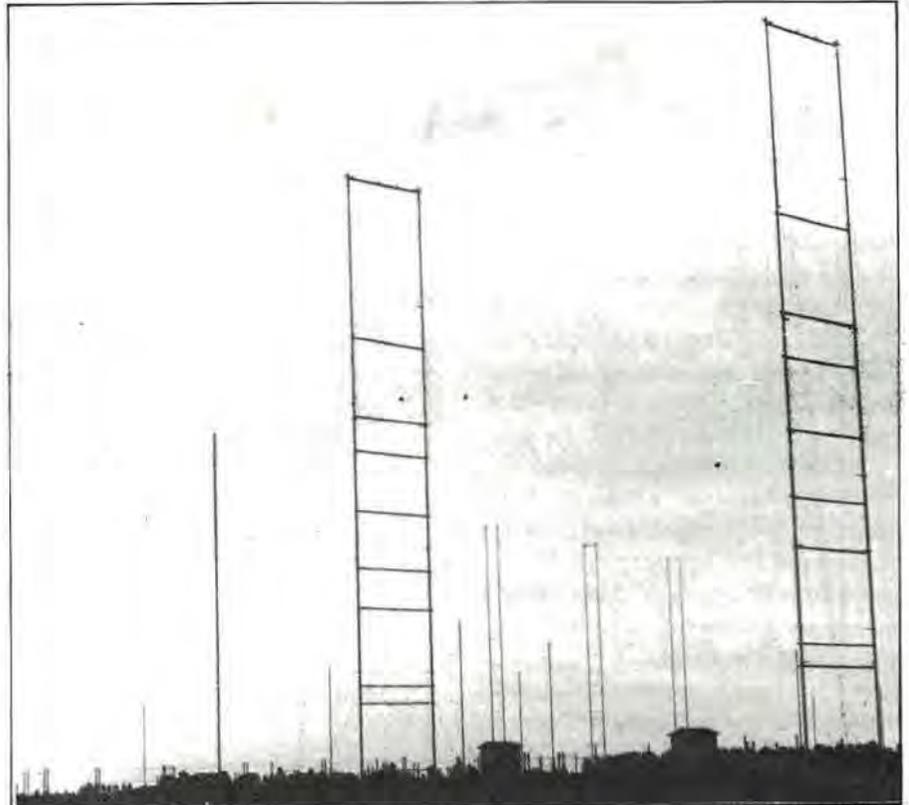C'est grâce à ces installations que des millions d'auditeurs de par le monde peuvent écouter les voix, maintenant devenues familières,



d'une station située en tête du hit-parade des sondages.

Les antennes du Centre émetteur de LOPIK.

PRES D'ALENÇON A

ST PATERNE

BUT ALENÇON - ST PATERNE
Route d'Ancinnes
72610 ST PATERNE
Tél. : (16.33) 31.76.02

HECTOR - THOMSON TO-7 - SANYO PHC-25
SANYO 555 - TOSHIBA PAP

Jeux vidéo
Ordinateurs
Périphériques
Logiciels
Accessoires
Librairie Informatique

SORACOM

BUT

**MATERIELS
RADIOAMATEURS
ET ACCESSOIRES**


COMPRENDRE L'ELECTRONIQUE

GÉRARD DESCAMPS

J'aurais dû commencer cette article par "Il était une fois".

En 1910, Lord RAYLEIGH, puis DERVAUX, malgré l'opposition de chimistes éminents tel que BERTHELOT, réussissent en laissant s'étaler une goutte d'huile sur l'eau, à obtenir une lame inférieure à 20 \AA ($\text{Å} = 10^{-10} \text{ m}$). En saupoudrant de talc, on découvre très bien les bords. Jean PERRIN, en 1918, étudie l'épaisseur des lames minces de savon. Il réussit à obtenir une lame de 45 \AA , et réalise plus de 100 gradins à bords nets, chacun d'épaisseur uniforme ou égal à un multiple entier de l'épaisseur de la lame la plus mince. Ceci prouve que la matière (ici le savon) est formée de grains identiques.

Figure 1

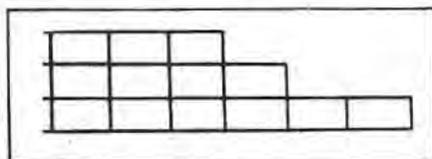

La matière est donc discontinue. L'analyse aux rayons X, VON LAUE (en 1912) apporte une preuve irréfutable à la théorie corpusculaire de la matière.

On arrive avec les RX à mesurer le rayon du grain le plus petit pour les corps simples appelés l'ATOME.

Qu'est-ce qu'un atome ?
L'atome est formé de particules.

Le Proton, particule dans le noyau chargé d'électricité d'une charge : $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ c}$ ($\text{c} = \text{Coulomb}$; quantité d'électricité) $1 \text{ c} = \text{un}$ paquet de $6,25 \times 10^{18}$ électrons.

Le neutron, particule dans le noyau qui a la même masse que le Proton

$m^p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$, mais il n'est pas chargé. Certains atomes possèdent beaucoup de neutrons, les noyaux sont lourds mais chargés, ils ne retiennent pas ou peu les électrons tel que l'Uranium. Ils sont radioactifs.

L'électron, particule beaucoup plus petite que le proton, il peut être libre. C'est la partie la plus intéressante en électronique et avec laquelle nous allons travailler.

Charge : $e = -1,6 \times 10^{-19} \text{ c}$.

Masse : $9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$.

Chaque atome définit le corps simple appelé élément.

Deux classifications principales sont connues pour les éléments. Celle de MENDELEEV, dite périodique, et celle de PAULING, basée sur l'électronégativité.

Les métaux ont souvent un aspect brillant (éclat métallique) et sont conducteurs de la chaleur et des électrons. La conductivité diminue quand la température augmente. A température ordinaire ils sont solides, sauf le mercure (Hg).

Les semi-métaux ont quatre électrons sur la dernière couche et beaucoup de caractères chimiques non métalliques. En électricité, ils conduisent peu mais, ce qui est important, leur conductibilité augmente avec la température. A forte chaleur se sont de bons conducteurs et n'offrent plus d'intérêts pour l'électronique. Ils sont tétraédriques, Si et Ge principalement.


Les non-métaux sont des isolants à la chaleur et à l'électricité. Ils ne peuvent devenir conducteurs. Si l'énergie est trop forte, les liaisons atomiques cassent et détruisent l'ensemble. Ils sont souvent gazeux ou liquides à température ambiante.

Après l'atome, voici la molécule ainsi que les différentes liaisons atomiques.

La règle de l'ACTET dit : dans une liaison chimique le corps le plus électronégatif va compléter à 8e sa couche externe.

Ex.: H_2O L'eau est formée de 2 atomes H et 1 de O.

Figure 2

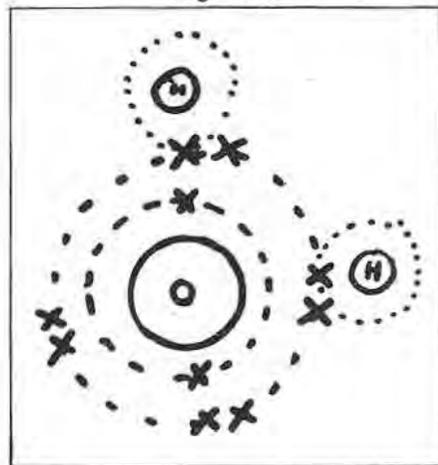

Il existe trois liaisons principales :

- liaison covalente ; nous venons de la voir avec l'eau,
- liaison ionique (ex.: $\text{Na}^+ \text{Cl}^-$ en solution) cette liaison donne les acides, les bases et les sels,
- liaison métallique, existe lorsque les atomes sont empilés les uns sur les autres où certains électrons ne sont plus liés et circulent librement dans le métal. En l'absence de différences de potentiel, ils sont la cause de températures plus ou moins élevées.

Pour pouvoir faire les calculs il a fallu se ramener au niveau humain. On définit donc : 1 paquet contenant toujours le même nombre d'éléments soit : $6,023 \times 10^{23}$ éléments s'appelle la mole, nombre d'Avogadro.

Puisque nous sommes dans les calculs, mettons les éléments à notre échelle, après cela vous comprendrez que la phrase "Si... mettre Paris

en bouteille" a une signification toute particulière.

Si... je prenais un ballon de football comme grandeur pour le noyau d'hydrogène.

Si... je prenais une bille comme grandeur pour l'électron, je pourrais dire :

R = rayon de l'atome

r = rayon du noyau

distance entre le ballon et la bille =


$$\frac{R}{r} = 7,1 \times 1,2 \times 10^4 \text{ soit } 8,5 \text{ kms}$$

Alors ? ... Vous représentez-vous cette distance, elle est énorme. "Si (j'enlève le vide), je mets Paris en bouteille". J'espère que vous avez pris conscience des grandeurs exprimées ici. L'électron est 1840 fois plus léger que le noyau et gravite à 8,5 km du noyau, toutes proportions gardées.

Les corps simples solides s'empilent toujours de la même façon et forment des structures différentes.


Le cubique en face centrée

Figure 3

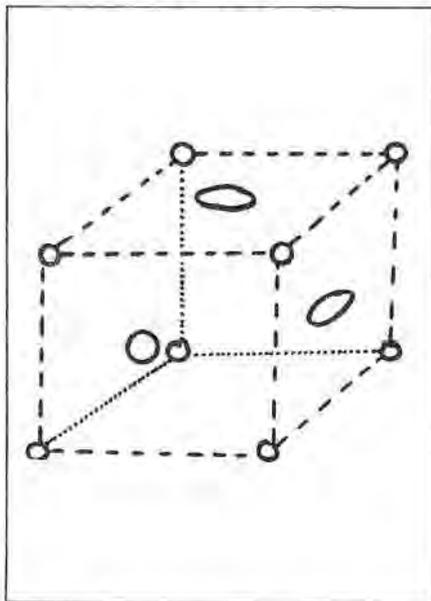


Le cubique à corps centré

Figure 4

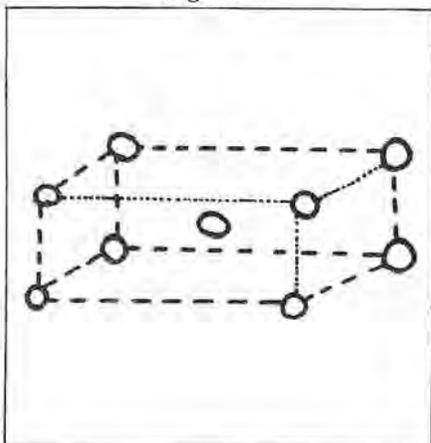


L'hexagonal compact

Figure 5

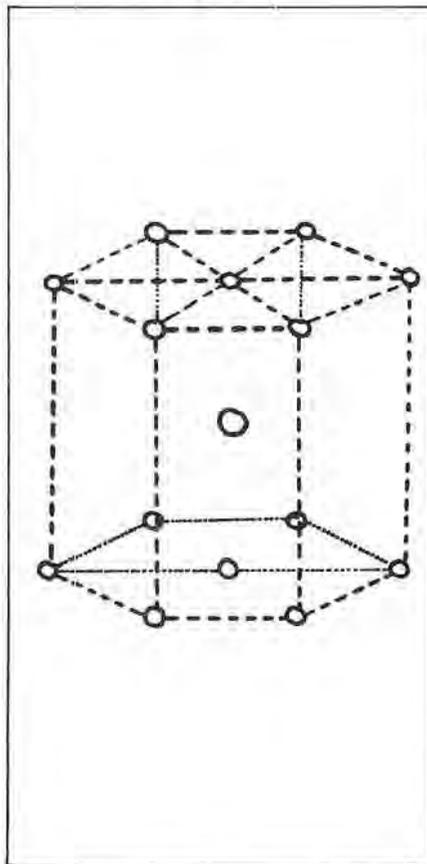

Le tétraédrique (tel que le Si ; Ge ; C.)

Figure 6

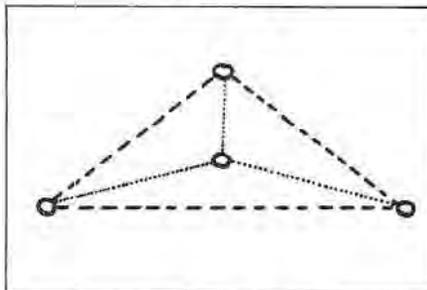

Les structures sont très importantes, nous venons de les voir très rapidement. Plus tard, nous en reparlerons avec un peu plus de détails pour certains, mais nous savons maintenant que cette page nous servira de point de repère.

La résistance, l'intensité, la tension

Pour pouvoir mesurer quantitativement le nombre e^- , il faudrait pouvoir les compter. Ils sont trop petits, nous en prendrons donc un paquet (1 coulomb = $6,28 \times 10^{18}$ électrons, le coulomb étant l'unité de quantité d'électricité).

La quantité d' e^- qui passe par seconde dans un tube (ex.: une résistance) est le débit de coulomb

par seconde. Cette quantité est appelée l'Intensité du courant et est donné en Ampère (A).

La différence de potentiel entre un point A et un point B ($V_{AB} = V_A - V_B$, qui est la chute de courant aux bornes d'un récepteur), est le Volt (V).


La résistance (Ω) est le résultat des mesures I et V qui forment la loi d'Ohm.

$$R(\Omega) = \frac{U(V)}{I(A)}$$

pour une résistance linéaire.

Le sens des électrons dans une ligne

Figure 7

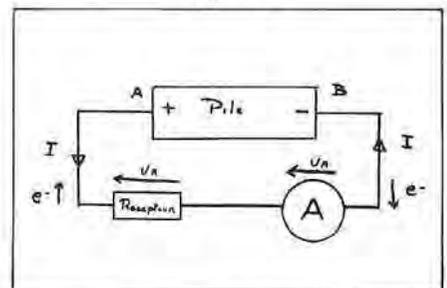

A l'intérieur, les électrons auront tendance à passer du pôle B vers le pôle A pour combler le manque en A jusqu'à l'équilibre.

A l'extérieur, les électrons vont du point B au point A.

Comme vous l'avez remarqué, ce n'est pas le sens des électrons qui a été choisi comme sens de courant, mais l'inverse. Par convention, l' e^- est négatif dans la borne A où le pôle A possède un manque e^- et sera noté + ; le pôle B possède au surplus e^- et sera noté -.

Dans le cas où le sens du courant s'inverserait régulièrement, le courant serait alternatif.

Les effets du courant électrique

• L'EFFET CHIMIQUE

Dans l'électrolyse, en faisant passer un courant électrique dans l'eau, à une électrode se dégagera de l'hydrogène, cette borne est négative où la cathode, à la borne + se dégagera de l'oxygène où l'anode.

• L'EFFET CALORIFIQUE


Dans un tube (fil), en faisant passer un courant électrique, les atomes empêchent le passage des e^- , ceux-ci s'agitent et s'échauffent, le tube peut devenir incandescent et éclairant.

• L'EFFET MAGNETIQUE

Un observateur couché, sur un fil,

sur le ventre, le courant électrique lui rentrant par les pieds et lui sortant par la tête, voit l'aiguille du pôle aimante (N) tournée vers la gauche. Plus l'intensité sera grande, plus la déviation sera importante. Cette propriété sert à construire des appareils pour mesurer le courant ou tension (galva).

Figure 8

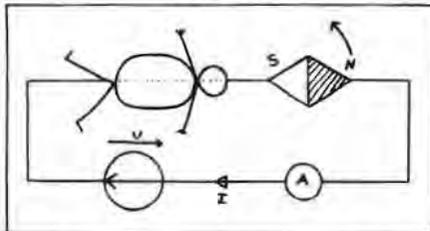

Notion de différence de potentiel

• NOTION DE FORCE

$$F(W) = m \text{ kg} \times \gamma \text{ (m/s}^2\text{)}$$

Pour une force particulière de pesanteur : Poids.


$$\rightarrow P \text{ (N)} = m \text{ (kg)} \times g \text{ (m/s}^2\text{)} \text{ soit au Pôle Nord et Sud } G = 9,83 \text{ m/s}^2.$$

• NOTION DE TRAVAIL

$$W = F \times d \times \cos.X$$

L'unité de travail est le Joule (J).

Figure 9

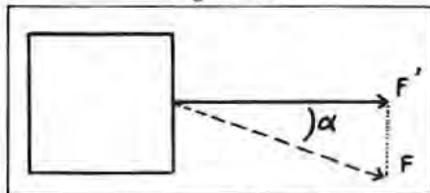

• NOTION DE PUISSANCE

Pour effectuer un travail, quel qu'il soit, le temps compte beaucoup. Plus il est fait rapidement, plus l'exécutant est puissant.


$$P = \frac{W}{T}$$

L'unité de puissance est le Watt (W) qui est égal à 1 Joule par seconde. Lorsque je fais passer un courant dans un tube pour faire effectuer un travail à une charge q, qui se déplace d'un point A vers B, la différence (soustraction) du courant entre les 2 points, on trouve un nombre de volts (tension).

Notion de la résistance et de conductance d'un résistor (nom donné maintenant à une résistance linéaire).

Plus la différence de potentiel entre le pôle A et le pôle B est grande, plus la tension est grande. Il y a chute de tension au cours de la traversé car il y a de l'énergie perdue.

Figure 10

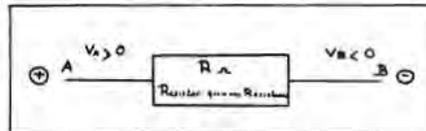

$$VAB : VA - VB = - E_v$$

$$V(v) : r \text{ (}\Omega\text{)} \times I \text{ (A)}$$

Pour une même tension, si la résistance augmente, l'intensité diminue et inversement. La tension V(v) est proportionnelle à R(Ω) et I(A).

L'inverse de la résistance est la conductance.

$$G \Omega^{-1} = \frac{1}{R \Omega}$$

L'unité est le mho, ou Ω⁻¹ ou siemens.

Nous allons voir deux notions, tout aussi importantes que la résistance et la conductance : la résistivité et la conductivité.

La résistivité, ρ, détermine la résistance d'un tube en connaissant sa longueur et sa section.

$$R \text{ (}\Omega\text{)} = (\rho m) \times \frac{L(m)}{S(m)^2}$$

est différente selon les métaux :

$$\text{cuivre} = 1,65 \times 10^{-8}$$

$$\text{argent} = 1,55 \times 10^{-8}$$

$$\text{plomb} = 22 \times 10^{-8}$$

à 0° centigrade.

L'influence de la température (0°) a une grande importance sur la résistivité d'un métal, plus elle croît, plus la résistivité augmente.

Dans la matière, quand la température augmente, l'agitation atomique s'accroît. Le nombre d'électrons reste le même mais ralentit sa vitesse (les e⁻ ont plus de mal à se frayer un passage), donc la résistivité augmente. Il y a aussi une dilatation du métal. Pour les semi-métaux (Si et Ge) semi-conducteurs, c'est le contraire, la résistance diminue fortement avec la température. La conductivité est à l'inverse de la résistivité, et l'unité en est σ.

$$\sigma \text{ (}\Omega^{-1} m^{-1}\text{)} = \frac{1}{\rho \text{ (}\Omega - m\text{)}}$$

σ des métaux > 10⁵

Comme je vous en parlais quelques lignes plus haut, il existe des exceptions qui confirment la règle, ce sont les semi-métaux. Leurs résistivités et leurs conductivités varient énormément avec la 0°.

Les résistances (composants) faites avec des semi-métaux sont souvent des pastilles : le coefficient $\frac{1}{s}$

ne varie pas. Se sont des varistors et des thermistors.

On peut donc écrire θ° = = coef. de température.

$$R \theta = R0(1 + a\theta)$$

a est négatif a < 0

$$a \neq -0,05$$

Pour les électrolyses la résistivité diminue avec la température.

La résistivité tend vers zéro quand on s'approche du zéro absolu (-273° K). En-dessous de cette température le métal est dit supra-conducteur. Pour le Cu et l'Ag il semble qu'il n'y ait pas de supra-conductivité.

Puissance et travail en électricité, en courant continu

• LE TRAVAIL

q_(c) (quantité de coulomb)

$$W_{(j)} = q_{(c)} (Va-VB) = Q_{(c)} \times U_{(v)}$$

mais aussi

$$q_c = I_{(A)} \times t_{(s)}$$

soit :

$$W_{(j)} = q_{(c)} \times U_{(v)} = V_{(v)} \times I_{(A)} \times t_{(s)}$$

On parle donc de consommation d'énergie électrique.

Perte d'énergie par échauffement dans un résistor linéaire.

L'EFFET JOULE

Je peux utiliser V = RI

$$W_{(j)} = U_{(v)} I_{(A)} t_{(s)} = R_{(\Omega)} I_{(A)} I_{(A)} T_{(s)} = R_{(\Omega)} I_{(A)}^2 T_{(s)} = W_{(j)} = R_{(\Omega)} I_{(A)}^2 T_{(s)}$$

Si je remplace I par $\frac{U}{R}$

$$W(j) = R \times \frac{U^2}{R^2} \times t = \frac{U^2 \times t}{R}$$

La puissance

$$P(W) = \frac{W(s)}{ts}$$

$$P = \frac{U \times I}{t} = P = UI$$

$$P(W) = U(V) \times I(A)$$

Dans un résistor linéaire

$$P = RI \times I = R I^2$$

$$P = \frac{R(\Omega)}{U} \times I(A)^2$$

$$I = \frac{U}{R}$$

$$P = R \times \frac{U^2}{R^2} = \frac{U^2}{R}$$

$$P(W) = \frac{U(V)^2}{R\Omega}$$

Je vous fais un bref rappel des quelques formules que nous venons de voir pour un résistor linéaire que je vous conseille de revoir afin de bien comprendre le mécanisme de celle-ci.

Loi d'Ohms

$$U(V) = R(\Omega) \cdot I(A)$$

$$R(\Omega) = \frac{U(V)}{I(A)}$$

$$I(A) = \frac{U(V)}{R(\Omega)}$$

Résistivité

$$R(\Omega) = \rho(\Omega m) \times \frac{l(m)}{S(m^2)}$$

Puissance


$$P(W) = \frac{U(V)^2}{R(\Omega)}$$

$$P(W) = U(V) \times I(A)$$

Nous allons continuer par des choses plus pratiques, les différents groupements de résistors qui sont au nombre de trois = série, parallèle et mixte.

Le groupement en série

Figure 11

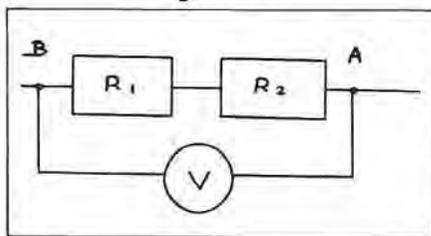

$$\text{Loi d'Ohm} = R = \frac{U}{I}$$

Si aux bornes de R1 =

$$\frac{30V}{5 \times 10^{-3}A} = 6 \times 10^3 \Omega \rightarrow 6 k\Omega$$

Si aux bornes de R2 =

$$\frac{3V}{5 \times 10^{-3}A} = 6 \times 10^2 \Omega \rightarrow 600 \Omega$$

Si aux bornes de A et B =


$$\frac{33V}{5 \times 10^{-3}A} = 6,6 \times 10^3 \Omega \rightarrow 6600 \Omega$$

On remarque donc, la résistance totale est égale à la somme des résistances du circuit.

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + R_3 \dots$$

Le groupement en dérivation ou parallèle

Figure 12

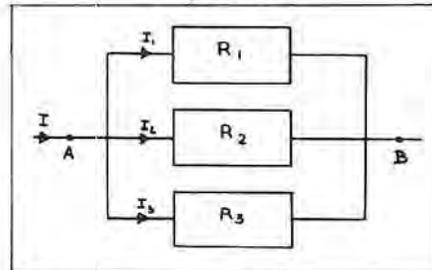

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$U\left(\frac{1}{R}\right) = U\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

Il faut donc prendre l'inverse des différentes résistances pour trouver la résistance équivalente.

$$\frac{1}{R} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

CAS PARTICULIER

Calcul de 2 résistors en parallèle :

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 \times R_2}$$

Le groupement mixte


Calculez d'abord les groupements parallèles puis les groupements en série, ajoutez les ensuite pour obtenir la résistance équivalente.

$$R(\text{eq}) = R(s) + \left(\frac{R_2 + R_3}{R_2 \times R_3}\right) s = \text{série} + \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right) s$$

Dans l'étude que nous sommes en train de voir, il faut citer deux appareils qui servent à déterminer la loi d'Ohms, en mesurant la tension et l'intensité dans un circuit. L'ampèremètre et le voltmètre à aiguilles.


Ces deux appareils sont fabriqués à partir d'un même galvanomètre.

Figure 13

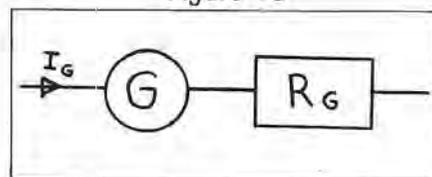


I G = courant maximum pour avoir l'aiguille à fond d'échelle.

Ampèremètre
Figure 14

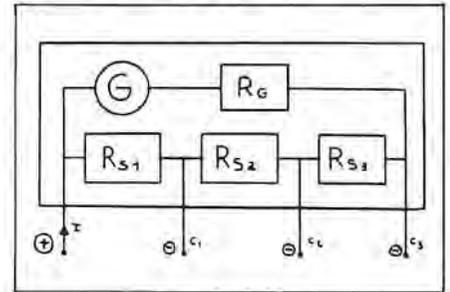

VOLTMETRE
Figure 15

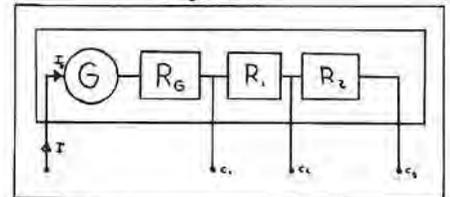

Rv = Résistance du Voltmètre (grande)


Rc = Résistance caractéristique en Ω/v , souvent 20 000 Ω/v .

c = calibre

$$R_v = R_c \times C$$

Comment brancher un voltmètre et un ampèremètre.

Figure 16

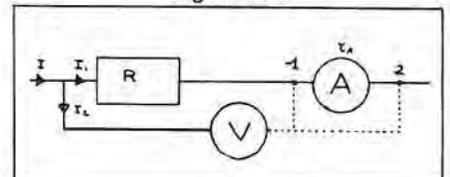

Le I 2 n'est pas négligeable devant I 1. En montant en 2, c'est bien I 1 qui traverse R et A : c'est un montage grande déviation ou en amont. Si I 1 est beaucoup plus grand que I 2, on peut monter en 1 et c'est pratiquement I 1 qui traverse A : c'est un montage petite déviation ou en aval.

On peut retenir

$$\frac{R}{R_v} = \text{négligeable} \rightarrow \text{petite déviation } R \ll \ll R_v$$

$$\frac{\xi A}{R} = \text{négligeable} \rightarrow \text{grande déviation } \xi A \ll \ll R$$

$$\frac{R}{R U} \neq \frac{\xi A}{R} \text{ on peut faire la moyenne.}$$

Nous étudierons dans quelques semaines les théorèmes de THEVENIN et de NORTON.

TRANSAT EN SOLITAIRE OBSERVER EUROPE 1

MAURICE UGUEN

Le samedi 2 juin partira de Plymouth en Angleterre vers Newport aux USA, la célèbre Transat en Solitaire que l'on peut qualifier d'historique.

Les français connaissent bien TABARLY. Il a gagné deux fois et fut aussi la révélation des courses au large.

Pour cette nouvelle épreuve quelques 100 concurrents seront au départ ; à noter que plus de 200 autres ont essayé de s'inscrire sans succès.

Il y a fort à parier que le record de 17 jours 23 heures et 12 minutes sera pulvérisé car, depuis la précédente course, 3 années se sont écoulées et la technologie a profondément évolué.

Tout le monde a encore à l'esprit le nouveau record de l'Atlantique de Patrick MORVAN sur JET Service qui confirme, s'il le fallait, tous les espoirs pour ce nouveau record.

D'ailleurs, au départ, une armada de nouveaux catamarans ou trimarans se présenteront. A leur tête ELF Aquitaine II, le nouveau bateau de Marc PAJOT, Crédit Agricole, de Philippe JEANTOT, JET Service, de Patrick MORVAN tout auréolé de son nouveau titre.

COLT CAR de Jeff HOULGRAVE, quant à lui, supportera tous les espoirs anglo-britanniques. Eric TABARLY espère accrocher un troisième titre à la barre du Paul Ricard, complètement revu et corrigé, mais la bagarre sera dure avec les jeunes loups sur leur nouvelle formule 1 de la mer.

Le dernier vainqueur, Phil WELD, a décidé qu'à 69 ans il était trop vieux pour supporter les rigueurs de l'Atlantique dans un multi-coque de compétition.

Mais, pour bon nombre de concurrents, seul compte de participer car ils seront encore au milieu de l'Atlantique alors que le premier franchira la ligne.

Les concurrents seront dotés de la fameuse balise ARGOS qui renseignera deux fois par jour sur leur position.

A **MEGAHERTZ** nous avons tenu à vous faire suivre la course différemment.

En suivant les positions sur vos récepteurs — voir le tableau de fréquences — vous pourrez, à l'aide du programme ci-après, calculer le classement et les progressions grâce à votre micro-ordinateur.

Une autre façon de voir la course transatlantique.

Ce programme est valable pour la Transat des Alizés qui suivra en fin d'année.

8802,6 MHz
13165,9 MHz
17242,2 MHz
22701,4 MHz



Ce programme permet de calculer à chaque instant la position des concurrents de la TRANSAT, ainsi que de classer ceux-ci en fonction de leur proximité du point d'arrivée. Il comprend 6 parties :

La première permet d'initialiser le système et d'entrer les noms des concurrents. Ils sont alors supposés tous sur la ligne de départ. Il est essentiel que les noms proposés comportent 8 caractères, ni plus, ni moins (tronquer ou ajouter des espaces le cas échéant). Il ne peut y avoir de classement à ce stade. Cette partie ne doit servir qu'une seule fois.

La seconde partie permet de mettre à jour le fichier ; dernière position de chaque concurrent si elle n'est pas connue (c'est rare) et doit donc rester l'ancienne, faire un "Control C" et un GOTO 270. Une position est entrée sous la forme de 4 chiffres : 4°10'W devient 410 ; 18°20'N devient 1820.

La troisième partie réalise le classement en fonction de la distance restant à parcourir jusqu'à l'arrivée, puis affiche sur l'écran le tableau des résultats. Les distances sont exprimées en milles marins.

La quatrième partie permet d'éditer ce classement sur l'imprimante (passez d'abord par l'écran qui seul réalise le tri).

La cinquième partie permet de sauvegarder les données pour la prochaine mise à jour.

La sixième partie permet de les récupérer (ne pas s'inquiéter des messages "ERROR FOUND"....) Les fonctions exploitées pour cela sont celles de l'ATMOS, extrêmement pratiques à cet égard.

Les positions de départ (latitude et longitude) et d'arrivée sont données lignes 155-160 et 510. Elles peuvent

donc être modifiées. Nous donnons un exemple de classement sur l'imprimante. Remarquez que le bateau appelé PREMIER est resté sur la ligne de départ ! Quant aux noms des con-

currents, ils sont bien sûr fantaisistes (remarquez leur extrême originalité).

NB : Pour les possesseurs d'ORIC 1, il faudra modifier les instructions TAB, STORE, RECALL.

UN EXEMPLE DE FONCTIONNEMENT :

TRANSAT				
* CONCURRENT *	LONGN *	LAT.W *	DISTANCE *	
* QUATRIEM	4113	7000	68	
* SEPTIEME	4113	8000	395	
* DEUXIEME	4113	5000	962	
* ONZIEME	4113	4500	1186	
* TROISIEM	4113	4000	1409	
* DIXIEME	4113	3500	1632	
* SIXIEME	4113	3000	1856	
* DOUZIEME	4113	2500	2079	
* NEUVIEME	4113	2000	2286	
* CINQUIEM	4113	2000	2286	
* HUITIEME	4113	1000	2715	
* PREMIER	5024	410	2767	

```

1 REM*****
2 REM*
3 REM* TRANSAT *
4 REM*
5 REM*****
6 REM
7 REM
8 REM
9 PRINTCHR$(12):PRINT:PRINT:PRINT
20 PRINT" VOUS VOULEZ:"

```

Programme écrit par Pierre BEAUFILS

```

30 PRINT:PRINT" - 1 :Etablir la liste des Participants a
u depart."
40 PRINT:PRINT" - 2 :Reactualiser les Positions."
50 PRINT:PRINT" - 3 :Obtenir sur l'ecran la liste des Pa
rticipants et le";
60 PRINT"urs Positions."
70 PRINT:PRINT" - 4 :Obtenir la meme chose sur imprimant
e."
73 PRINT:PRINT" - 5 :Sauvegarder vos donnees sur casset
e."
76 PRINT:PRINT" - 6 :Recuperer vos donnees depuis la cas
sette."
80 PRINT:PRINT:GETA$:A=VAL(A$)
90 ON A GOTO 100,200,300,400,600,700
100 REM Entree Participants
110 PRINTCHR$(12)
120 INPUT"Nombre de Participants=";N
130 DIMA$(N):DIMA(N):DIMB(N):DIMC(N):DIME(N):DIMK(N):DIMA1(
N):DIMB1(N)
140 FORK=1TON
150 INPUT"Nom du concurrent(LIMITE A 8 LETTRES) =";A$(K)
155 A1(K)=5040:B1(K)=417
160 A(K)=50.4*2*PI/360:B(K)=4.17*2*PI/360:A=A(K):B=B(K):GO
SUB500:C(K)=E
170 NEXTK
200 REM Reactualisation Positions
202 PRINTCHR$(12):PRINT:PRINT:PRINT
204 PRINT" Entrez les Positions sous la forme de nombre
s de 4 chiffres."
206 PRINT:PRINT:PRINT" Ainsi, 50,23 N sera ecrit :5023
"
208 WAIT300
210 PRINTCHR$(12)
220 FORK=1TON
230 PRINTA$(K)
240 INPUT"Latitude N =";A:A1(K)=A
243 A=INT(A/100)+(((A/100)-INT(A/100))*100/60)
245 A=A*2*PI/360
250 INPUT"Longitude W =";B:B1(K)=B
253 B=INT(B/100)+(((B/100)-INT(B/100))*100/60)
255 B=B*2*PI/360
260 PRINT:PRINT:PRINT:GOSUB500:C(K)=E
270 NEXTK
280 GOT09
300 REM Impression des resultats
310 GOSUB 1000
320 PRINTCHR$(12):PRINT:PRINT:PRINT
330 PRINT" NOM * POSITON * COURSE *
340 PRINT" * N * W * *
345 PRINT:PRINT
350 FORK=1TON:J=E(K)
353 PRINTTAB(1);A$(J);TAB(11);"*";A1(J);TAB(17);"*";B1(J);T
AB(25);"*";
356 PRINTINT(C(J));TAB(33);"*"
360 NEXTK
370 GETA$:GOT09
400 REM Imprimante
410 POKE#256,60

```

```

420 LPRINTCHR$(#0E):LPRINTCHR$(#10);"10TRANSAT":LPRINTCHR$(
#0F)
425 LPRINT:LPRINT:LPRINT
430 LPRINT:LPRINT"* CONCURRENT * LONGH * LAT.W * DISTANCE *
440 LPRINT:FORK=1TON:J=E(K)
450 LPRINT:LPRINT"*":LPRINTCHR$(#10);"03":A$(J):CHR$(#10);
"16":A1(J):
460 LPRINTCHR$(#10);"24":B1(J):CHR$(#10);"31":INT(K(K))
470 NEXTK:GOTO9
500 REM CALCUL orthodromie
510 C=41.2*2*PI/360:D=71.3*2*PI/360
520 T=(SIN(A)*SIN(C))+(COS(C)*COS(A)*COS(B-D))
530 U=-0.05:REPEAT:U=U+0.05:UNTIL COS(U) < T
540 U=U-0.05:REPEAT:U=U+0.005:UNTIL COS(U) < T
550 E=60*U*360/(2*PI):RETURN
600 REM Sauvegarde
610 PRINTCHR$(12):PRINT:PRINT:PRINT
620 FOR K=1TO9:V(K)=N:NEXT
625 PRINT" METTEZ EN ROUTE LE MAGNETOPHONE":PRINT:PRINT
630 PRINT" APPUYER SUR UNE TOUCHE "
635 GETA$
640 STORE V,"NOMBRE"
650 STORE A$,"NOMS"
660 STORE A1,"LATI"
670 STORE B1,"LONG"
680 STORE C,"DIST"
690 GOTO9
700 REM Recuperation
710 PRINTCHR$(12)
715 PRINT:PRINT:PRINT" METTEZ LE MAGNETOPHONE EN ROUTE ET A
PPUYER SUR UNE TOUCHE."
717 DIMV(10):GETA$
720 RECALL V,"NOMBRE":N=V(2)
723 IF N < 10 THEN N=10
725 DIMA$(N)
730 DIMZ$(N):DIMA(N):DIMB(N):DIMC(N):DIME(N):DIMK(N):DIMA1(
N):DIMB1(N)
740 RECALLZ$,"NOMS"
750 RECALLA1,"LATI"
760 RECALLB1,"LONG"
770 RECALL C,"DIST"
775 FORK=1TON:A$(K)=Z$(K):NEXTK
780 GOTO9
1000 FORJ=1TON
1010 K(J)=C(J):E(J)=J
1020 NEXTJ
1030 FORI=1TON-1
1040 FORJ=I+1TON
1050 IF(K(J)<K(I))THEN1070
1060 NEXTJ:NEXTI
1065 RETURN
1070 K1=K(I):K2=E(I)
1080 K(I)=K(J):E(I)=E(J)
1090 K(J)=K1:E(J)=K2
1100 GOTO1060
2533 B=INT(B/100)+(((B/100)-INT(B/100))*100/60)
10000 NNNNN
11000 BBBB

```

DES IMAGES VENUES DU CIEL ...

**F. RENAULT
F9YD**

Quoique étant un radioamateur d'un certain âge et même d'un âge certain !, je me passionne toujours pour les nouveautés techniques de notre époque, comme les jeunes, du moins je l'espère. Au début de mon radioamateurisme, en 1949, je "manipulais" le décimétrique (bandes des 80, 40, 20, 10 mètres). Après la guerre 39/45, le progrès dans la radio a fait un bond considérable. De la "HF" nous sommes passés aux "VHF", soit ondes métriques. Puis, petit à petit, la technologie évoluant de plus en plus vite, des composants nouveaux sont apparus sur le marché, permettant l'accès aux ondes décimétriques, aux "UHF".

Des UHF je suis passé, comme beaucoup d'autres radioamateurs, aux "SHF" ou bandes centimétriques. Actuellement, on va même beaucoup plus loin : ce sont les bandes millimétriques, mais l'accès y devient très délicat si l'on ne dispose pas d'un labo parfaitement équipé.

Pour l'instant, je reste sur centimétrique et me contente d'essayer de capter la télévision par satellite, ou "images venues du ciel", sur 8 centimètres !

HISTORIQUE

Un jour de mai 1983, je me promenais dans l'enceinte de la Foire-Exposition d'Angers, histoire de voir ce qu'il y avait de nouveau dans tous les domaines, même les machines agricoles ! Quelle ne fut pas ma surprise de voir une belle parabole de deux mètres avec son équipement, des câbles qui allaient je ne sais où ; j'ai suivi ces câbles en pensant qu'ils me mèneraient bien quelque part ! Et là, grande stupéfaction, une "boîte à images" montrant une superbe mire en couleurs, parfaitement nette, sans aucun parasite malgré ce désastreux environnement qu'est une foire-expo avec ses parasites électriques. Cette image, fixe à cette heure-là, n'était autre que la

mire de la TV soviétique. Alors, ma réaction de passionné ne s'est pas fait attendre ! Il faut que moi aussi j'essaie de capter "Gorizont"...

Je me suis mis en quête de trouver le responsable, peut-être technicien, de cette démonstration. Hélas, celui-ci ne m'a pas fourni beaucoup de renseignements utiles ; visiblement, j'ai compris qu'il y avait là un aspect commercial très protégé. Par la suite, au cours de mes travaux, j'ai constaté que ce monsieur, et d'autres, m'ont induit en erreur par de faux renseignements, volontairement ou par ignorance. Mais le démonstrateur d'Angers m'a tout de suite dit : ceci vaut tant, cela vaut tant ! Ça représentant la modique somme de 28 000 F ! Ces paroles n'étaient pas encourageantes, néanmoins je me suis dit : on va bien voir !

Photo N° 1 : "Le site de F9YD".



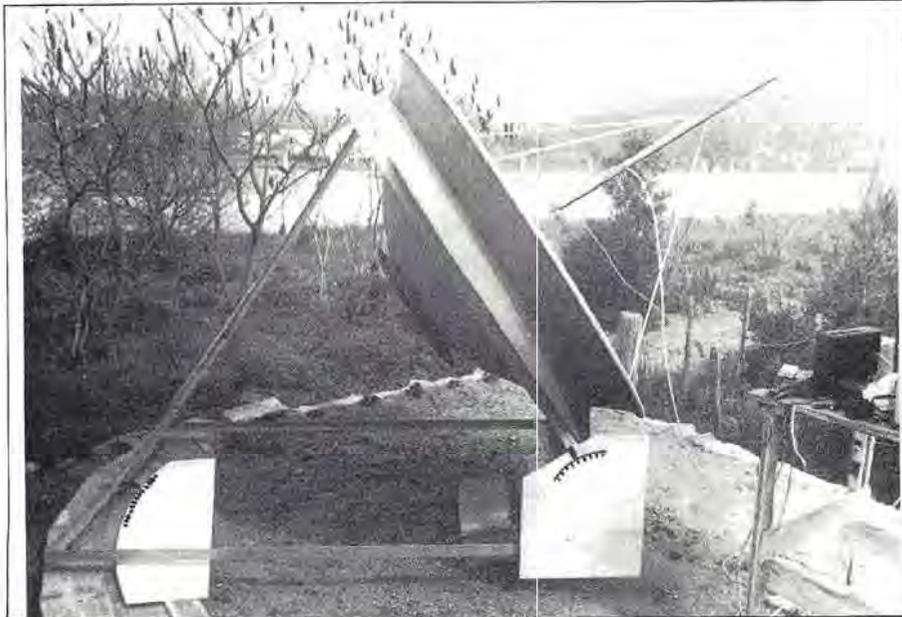


Photo N° 2 : Notez le système de repérage site et azimut.

MÉTHODE DE TRAVAIL

J'avais acheté, il y a pas mal d'années, chez un "casseur", une parabole réformée ayant équipé un radar de l'Armée Française. J'avais dû aller la chercher dans la Manche, à 250 km d'ici ! Elle mesure 1,70 m de diamètre, soit 40 cm de moins que celle vue à Angers. Ceci est bien peu, vu que pour augmenter ou diminuer la puissance d'une parabole de 6 dB, il faut doubler ou dédoubler son diamètre. Restait à installer cette antenne sur le lieu d'exploitation.

Des mois se sont passés à essayer de glaner les composants électroniques et les documentations nécessaires à cette construction. Les documentations sont toutes d'origine américaine et anglaise, il n'existe rien de ce genre en France. Dans ce domaine, la "TVRO" des américains, nous avons au moins dix ans de retard. J'ai donc dû me mettre à essayer de lire la langue de Shakespeare, ce qui représente une certaine difficulté à mon âge. Avec l'aide de quelques camarades intéressés au projet, et même les services de Télédiffusion de France, j'ai pu réunir les documents et matériels nécessaires. Cependant, il subsistait toujours des doutes sur la fréquence exacte à recevoir — les renseignements issus de plusieurs sources différentes ne concordant pas — sur la direction du satellite, le procédé de

transmission, la polarisation de l'onde, la puissance d'amplification nécessaire au convertisseur et ampli d'antenne, le système de démodulation, etc...

LA RÉALISATION

Le synoptique est simple dans l'ensemble : une antenne, un préampli large bande, faible bruit, un mélangeur, un ampli F.I. grand gain faible bruit, et le tout rentre dans la prise antenne de mon petit téléviseur...

Je n'entrerai pas ici dans tous les détails de mes différents montages, les échecs et les réussites, cela serait


trop long à décrire en un seul article. J'ai commencé à construire une première chaîne oscillatrice-multiplicatrice locale, ne délivrant que quelques milliwatts sur 3.456 MHz, à partir d'un quartz 96 MHz. Puisque je devais capter un satellite sur 3.950 MHz, la valeur de la FI était de $3.950 - 3.456 = 494$ MHz. Cet oscillateur local m'a déjà donné pas mal de travail, mais il fonctionnait parfaitement bien. Puis ce fut la construction d'une cavité mélangeuse avec une diode 1N23C. Pour faire les essais et réglages en labo, il m'a fallu construire une "balise" reproduisant l'émission du satellite. J'ai aussi construit l'ampli FI. gain de 45 dB !

PREMIERS ESSAIS

Un jour de l'automne 1983, me voici sur "le terrain", dans ma propriété de campagne. Tout est installé, vérifié, fin prêt, les essais vont commencer...

Après plusieurs heures de tâtonnements divers sur l'orientation en site, en azimut, recherche de fréquences, je n'ai rien trouvé, il est vrai que je n'avais pas encore de préampli antenne. C'était donc mon premier échec ! A l'heure où j'écris ces lignes, je peux dire que tout était faux : orientation, fréquence, système de captation. Des mois de travail pour rien. Au lieu de me décourager, cela me stimule !

Photo N° 3 : F9YD lors d'une tentative de réception d'ECS sur 12 GHz...

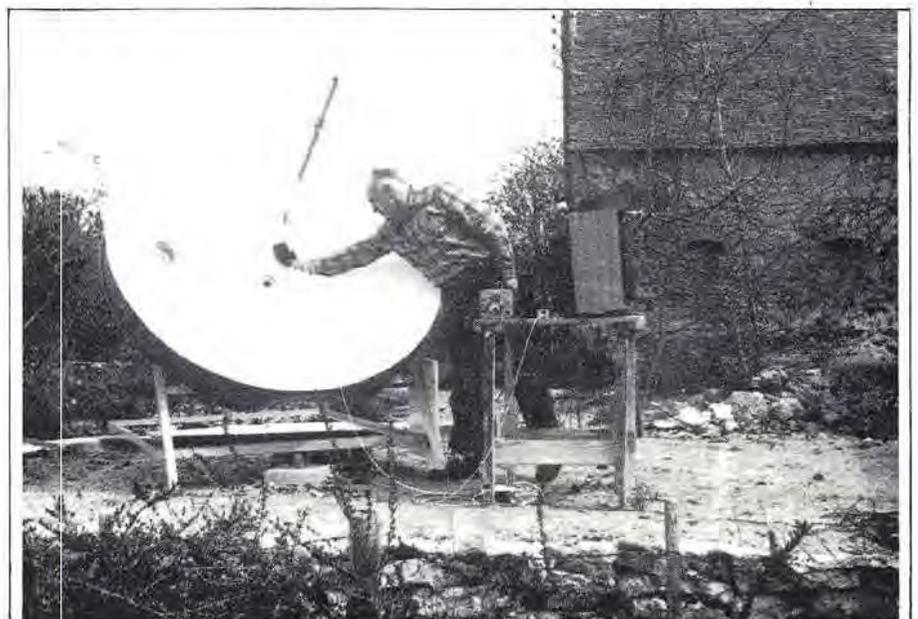

Préampli antenne

Sans perdre plus de temps, j'ai donc recherché les transistors nécessaires à la construction du préampli faible bruit, et le schéma pour le montage, car ces organes sont très fragiles et on ne peut pas bricoler n'importe comment. Après la mise au point de ce nouvel accessoire, environ un mois après, je retourne sur le terrain, armé jusqu'aux dents !

Deuxième échec

Hélas, malgré toutes les positions données à la parabole, un "balayage" systématique de la bande, toujours rien, du souffle ; c'est une maigre récompense après des mois de travail...

Nouvelles recherches de renseignements ; un préampli antenne n'est peut-être pas suffisant, vu la faiblesse des signaux reçus. Sur ma demande, Télédiffusion de France m'a fourni de précieux renseignements pour la fréquence, pour le système de transmission, la puissance, etc... Cela m'a conduit à reprendre entièrement le projet, seul l'ampli FI était conservé ainsi que le préampli antenne puisque à large bande. Une nouvelle oscillation locale est née, cette fois sur 3 120 MHz. La fréquence de réception annoncée par TDF étant de 3 675, la nouvelle FF est donc $3\ 675 - 3\ 120 = 555$ MHz. Mais, entre-temps, j'ai eu par téléphone des révélations d'un utilisateur parisien qui reçoit ce satellite. Il m'a affirmé que la fréquence est 3 750 MHz ! Allons-y pour $3\ 750 - 3\ 120 = 630$ MHz. J'ai donc réaligné mes circuits en labo avec ma balise, tout va pour le mieux, le succès est assuré pour "dimanche prochain".

Troisième échec

Toutes les journées de dimanche et de ce lundi d'hiver se passent en recherche de site, d'azimut, de fréquence : rien, toujours rien, du souffle et c'est tout. Je me suis retrouvé là en proie à un découragement "mérité". J'ai tout démonté le lundi soir pour ramener le matériel le mardi matin à mon domicile habituel.

Trois jours après, le "virus" était revenu ! J'avais reçu de nouveaux documents, toujours écrits en anglais et j'ai trouvé la description d'une antenne Hélice. Je me suis alors souvenu que TDF m'avait parlé de polarisation circulaire droite. J'ai donc construit cette nouvelle petite antenne et songé qu'il valait peut-être mieux me fier aux renseignements fournis par des "officiels" de préférence à toute autre source. Nouveaux réglages pour la FI : puisque TDF annonce 3 675 MHz, la FI sera : $3\ 675 - 3\ 120 = 555$ MHz. J'ai donc calculé mes réglages sur cette nouvelle fréquence et fait les essais habituels en labo avec la balise.

Photo N° 4 :

Le moule de la future parabole de 3,5 m de Ø avec son concepteur...



LE SUCCÈS

Alors, résumons-nous. Nous sommes le 22 février 1984. C'est le neuvième mois que je travaille sur ce projet ; dimanche prochain je vais faire la quatrième tentative avec, en plus, un 2° préampli antenne. Les essais en labo sont concluants, la balise est reçue non plus à bout portant à 80 cm, mais à 4 mètres, derrière une cloison en briques ! Cette fois-ci je suis sûr que ça va marcher... Dimanche 26 février 1984. Il neige presque toute la matinée, il fait froid. Vers midi, la neige cesse de tomber.

Je vais vite installer tout le matériel (j'en ai l'habitude !). Tout est prêt, il n'y a plus qu'à mettre le "jus". Mais il est l'heure de déjeuner, et par ce temps froid il ne faut pas négliger les calories !

Vers 14h, me voici de retour sur ma plate-forme dite "spatiale" ! Dernière vérification et j'applique les alimentations aux divers modules. La parabole est orientée dans le 199° et 33,5° en site. Un charmant OM m'avait établi les coordonnées en fonction du lieu d'essai. Pour l'orientation de la parabole, j'ai installé un système gradué me donnant une précision de 10' d'arc. C'est d'ailleurs inutile avec une parabole de ce diamètre. Le "tuner" UHF de mon téléviseur est réglé en face de la graduation 555, cette graduation a été établie avec l'aide de mon générateur UHF.

Enfin des rayures sont apparues sur l'écran, accompagnées d'un fort ronflement saccadé. Je n'ai plus eu qu'à parfaire le réglage de la parabole et vérifier la position de l'antenne hélice au foyer et c'est enfin le succès ! Toutefois, le système de transmission me semble mystérieux, car l'image est "coupée" environ deux fois par seconde. Cependant, en observant d'une manière particulière, j'observe une image réelle. C'est une grande joie pour moi, mais je sais qu'il y aura des difficultés à vaincre.

Après tant de mois de travail et d'efforts, je suis heureux d'avoir presque abouti à mon désir de recevoir la télévision par satellite, même s'il y a encore des points à éclaircir. Je ne saurais qu'encourager des gens qui s'intéressent à la radio et à la TV d'essayer de suivre le même chemin, à condition d'être bien motivé, car il y a de l'avenir dans cette nouvelle technique de transmission des images, que ce soit dans la bande 4 GHz et, mieux encore, sur 12 GHz...

Par la suite, si nécessaire, je pourrai décrire avec précision les réalisations de cet ensemble ainsi que les appareils de mesure indispensables pour la mise au point.

En attendant, à vos paraboles !

CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES

F6CGE Philippe
et Anne
C.C.E. - 136 Bd
Guy Chouteau
49300 CHOLET
Tél. : (41)62.36.70

CIRCUITS DIVERS

AY3 1015(UART)	67,00
CA 3130	10,00
CA 3161	18,00
CA 3162	62,00
ICL 8038	48,00
ICL 7038	60,00
LF 351	4,00
LF 353	7,00
LF 356	6,50
LM 301N	4,50
LM 305H	5,50
LM 307N	4,50
LM 308N	7,40
LM 310	6,00
LM 311	7,00
LM 322	22,50
LM 324	7,00
LM 335	7,00
LM 336	10,00
LM 348	5,90
LM 358	7,80
LM 380	15,00
LM 555	3,00
LM 556	6,00
LM 709H	2,20
LM 723N	4,50
LM 741N	2,80
LM 747	4,50
LM 748	3,40
LM 1458	4,00
LM 3900	6,00
LM 4520	14,00
MC 1350P	6,50
MC 1458P	4,00
MC 1488P	12,00
MC 1489P	12,00
MC 1496P	9,50
MC 1509P	89,00
MC 145 108P	48,00
MC 145 151P	130,00
MC 6809	95,00
MC 6810	15,00
MC 6821	23,00
MC 6840	55,00
MC 6850	20,00
NE 544	28,00
NE 546	24,00
NE 564	72,50
NE 565	15,00
NE 567 DIL	15,00
SO 41P	14,00
SO 42P	14,50
TAA 241	12,00
TAA 611	10,00
TAA 621	19,00
TAA 661	18,00
TBA 1205	8,00
TBA 231	10,00
TBA 790L	15,00
TBA 800	12,00
TBA 810	8,00
TBA 820	8,00
TCA 280A	19,00
TCA 8305	12,00
TCA 940	13,00
TCA 4500	24,50
TDA 1006A	22,00
TDA 1010	14,00

TDA 1024	20,00
TDA 1054	15,00
TDA 2003	16,00
TDA 2004	29,00
TDA 7000	36,00
TL 071	8,00
TL 080	7,70
TL 081	4,00
TL 082	7,00
TL 083	12,00
TL 084	13,00
TL 497CN	18,00
TMS 1000 carillon	58,00
TMS 1122	60,00
TMS 3874	35,00
TMS 3880	29,00
UAA 170	26,00
UAA 180	26,00
ULN 2003	14,50
XR 2206	42,00
XR 2207	52,00
XR 2211	56,00
XR 2240	42,00

MEMOIRES

2708	33,00
2716	40,00
2732	70,00
2742	9,00
4116	21,00

TORES AMIDON

112 12	5,00
T37 - 6	6,00
T37 - 12	6,00
T50 - 2	7,50
T50 - 6	7,50
T50 - 12	7,50
T68 - 2	9,50
T68 - 6	9,50
T200 - 2	45,00
4C6	25,00
perles	0,50

SELFS

VK200	3,00
Selfs surmontées	
Disponibles à ce jour	
0,1 - 0,12 - 0,18 - 0,22 - 0,31 -	
0,37 - 0,47 - 1 - 1,5 - 1,8 - 2,2 -	
2,7 - 3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 -	
10 - 15 - 18 - 20 - 22 - 47 -	
100 - 220 - 1 000 - 10 000 uH	
prix uniforme	5,00

TRANSISTORS

AC 125 à 128	3,00
AC 187K-188K	4,00
AD 142	12,00
AD 149	10,00
AF 106	5,00
AF 121	5,00
AF 124 à 126	5,00
AF 139	5,00
AF 239	6,00
BC 107 à 109	1,60

BC 147 à 149	1,00
BC 183-184	0,70
BC 204	1,50
BC 208	1,50
BC 212	1,00
BC 237-238	0,70
BC 307-309	1,00
BC 327-337	1,30
BC 546	1,00
BC 547 à 549	4,70
BC 556	1,00
BC 557 à 559	0,70
BD 135-136	2,50
BD 139-140	3,00
BD 201-202	6,50
BD 237-238	4,50
BD 303-304	6,50
BD 679-680	6,60
BDX 1B	13,00
BF 167-173	2,50
BF 200	3,00
BF 233	5,00
BF 245-246	3,50
BF 247	6,00
BF 256	3,50
BF 259	3,00
BF 272	4,00
BF 321	1,50
BF 459	3,50
BF 495	1,50
BF 679	5,00
BF 900	9,00
BF 981	11,50
BF 982	14,00
BFR 91	6,50
BFR 96	12,00
BFS 28 = 3N204/3N211	7,00
BFY 90	5,50
BU 126	15,00
BU 205	12,00
BU 208	15,00
E 300	8,00
J 310	7,50
U 310	21,00

MEMOIRES

MRF 554A	300,00
MRF 559	39,00
MRF 646	475,00
MRF 901	20,00
NEC 720	324,00
TIP 29-30	4,00
TIP 31-32	5,00
TIP 33-34	8,00
TIP 41-42	7,00
TIP 2955	9,00
TIP 3055	8,00
VN 10KM	8,00
VN 66AF	14,00
2N 706-708	1,75
2N 736	1,75
2N 918	2,00
2N 1613	2,20
2N 1893	2,20
2N 221B	2,20
2N 2219A	2,20
2N 2222	2,00
2N 2369	2,20
2N 2484	2,00
2N 2646	5,40
2N 2904	2,20
2N 2905	2,20

EMISSION 144

P in = 2,5 W, F out = 40 W
CCE V40 12 V 130,00

DIODES

1N 4007	0,60
1N 4148	0,40
Germanium	1,00
3A-400V	3,00
6A-1000V	4,50
25A-200V	12,00
Pont. 1A 100V	3,50
1,5A-200V	4,50
35A-200V	30,00

SPECIAL HF

BA 102	3,00
BA 142	3,00
BB 105	3,00
BB 106	3,00
BB 109	3,00
BB 142	5,00
BB 205	3,00
BB 209	3,00
BB 229	3,00
BB 204	9,00
HP 2800	8,00

MELANGEURS

MD 108 ou eq. 90,00

CONNECTEURS

BNC socle	8,00
BNC mâle	8,00
PL 259 Std	10,00
SO 239 Std	10,00
SO 239 Ag-TF	20,00
PL 258	10,00
N-socle 75 Ω	22,00
N-socle mâle 75 Ω	27,00

N-mâle 50 Ω	27,00
N-mâle coud 50 Ω	37,00

ADAPTEURS

UG 255IU	27,00
UG 273IU	27,00
UG 201IU	34,00
UG 349IU	42,00
UG 606IU	39,00
UG 146IU	47,00
UG 83IU	42,00

«SUB D»

DE 9P mâle	14,00
DE 9S femelle	15,00
DA 15P	16,80
DA 15S	19,80
DB 25P	18,00
DB 25S	23,00
DC 37P	29,80
DC 37S	41,20
DD 50P	48,60
DD 50S	61,60

FICHES MICRO

Fiche	Sode
2 br	14,00 11,00
3 br	14,00 12,00
4 br	14,00 12,00
5 br	14,00 14,00
6 br	17,00 17,00
7 br	28,00 21,00
8 br	30,00 22,00

CIRCUITS INTEGRES

74 LS30	2,70
74 138	7,40
74 245	21,50
74 S288	19,00
74 00	4,00
74 11	4,00
74 20	4,00
74 112	9,00

PLESSEY

SL 6601C	55,00
SP 8630 = 8505	185,00
SP 8658	45,00
SP 8660	45,00

TOKO

RMCS 14600 A	6,50
RMCS 14601 A	6,50
RMCS 14602 A	6,50
YHCS 11100AC2	6,50
LMCS 4100 A	6,50
LMCS 4101 A	6,50
LMCS 4102 A	6,50
KACS 4520 A	6,50
KACS 1506 A	6,50
BSAC 3001	6,50

113C N2K159	8,00
N2K5 09	8,00
KEN5 231 DZ	6,50

FILTRES CERAMIQUES

CFM2 4552	15,00
CFSH M15	7,00

NEOSID

MANDRIN + NOYAU + BLINDAGE 7S

F10B + F100B	10,00
la pièce	10,00

MANDRIN «6» + NOYAU

F10B 0,5/2MHz	
F20 5/25MHz	
F40 8/60MHz	
F100B 20/200MHz	
la pièce	3,00

BOITIERS ALU MOULÉ BIM BOX

CA 12 (100x50x25)	22,00
CA 13 (112x62x31)	28,00
CA 14 (120x65x40)	31,00
CA 15 (150x80x50)	44,00
CA 16 (180x110x60)	80,00

BOITIERS ÉTAMÉS SOUDABLES H.F.

371 - 52x46x24	20,00
372 - 79x46x24	26,00
373 - 102x46x24	38,00
374 - 150x46x24	45,00

CONDENSATEURS

by-pass à souder	
5 pF	0,60
1 nF	0,60
by-pass à visser	
2,2 nF	5,00
traversées téflon	1,00
Ceramiques standards	0,60
Ceramiques multicouches (1 nF à 0,1 mF)	2,00
Ceramiques disques H.T	
1 nF 5 kV	8,00
4,7 nF 500 V	4,00
6,8 nF 1 kV	8,00
Chips ronds (1 nF)	1,00
Chips trapèzes	1,00
MKH 0,1 mF	1,00
Ajust. céramique	3,20
Ajust. cloche 2125 pF	10,00
Ajust. Johanson	
0,8/10 pF	40,00

Ajust. 5 pF. sorties	
picots pour CI	4,00
Ajust. mica 60 pF	10,00
Ajust. RTC	
CO10	5,00
CO50	14,50

REGULATEURS

78 05 ACLP	4,00
L 146	9,00
L 200	15,00
LM 317T	12,00
LM 337T	26,00

0,5 A	
+5-6-12-18 V	3,00
(TO220)	

78 05	6,50
78 08	6,50
78 12	6,50
78 15	6,50
78 18	6,50
78 24	6,50
79 05	9,00
79 12	9,00
79 15	9,00
79 18	9,00
79 24	9,00
(TO3)	
78 05	12,00
78 12	12,00

RELAIS COAX. 12 V

CX 120P - CI	150,00
CX 520 "N"	285,00
CX 660 "N"	355,00

MONTAGES DIVERS MEGAHERTZ

MHZ 7	
Alimentation SRC 301	
Kit	219,00
transfo 400 VA	320,00
cond 47 000 uF40 V	120,00
coffret sérographie	390,00

INFORMATIQUE

SPECIAL ZX-81

MHZ 5	
E/R Morse	
Kit	55,00
CI seul	18,00
MHZ 6	
Interface RTTY	
Kit	270,00
CI seul	36,00

POUR TOUT MICRO-ORDINATEUR

MHZ 6	
Démodulateur RTTY	
Kit	130,00
CI seul	18,00
XR2211	56,00
MHZ 6	
Modulateur AFSK	

KIT	120,00
-----	--------

LA RECEPTION DES SATELLITES DE TELEDIFFUSION

F6FJH Pierre-André PERROUIN

F1DJO Jean-Yves DURAND

Depuis plusieurs années, de nombreux radioamateurs Américains se passionnent pour un hobby qui n'est pas encore développé en France, la réception des satellites TV, et pour cause... Jusqu'alors, aucun satellite TV ne pouvait être reçu dans notre pays. Mais, depuis quelques mois, le satellite Russe GORIZON, peut-être capté dans de bonnes conditions et bientôt, pour notre bonheur, un satellite Américain. Ces satellites, sont placés en orbite géostationnaire au-dessus de l'équateur à environ 36 000 kilomètres. Ils nous semblent fixes, leur période orbitale étant égale à la durée du jour sidéral (23 h 56 mn 4,1 s).

Nous ne pouvions rester indifférents devant cette technologie complète, qui fait appel à la mécanique (antenne) et à l'électronique (micro-ondes, vidéo). C'est pour cela que nous allons décrire dans de prochains numéros de cette revue, une station complète et performante.

Des matériels existent actuellement, mais à quel prix... et pour avoir quelques renseignements auprès des importateurs, motus et bouche cousue ! commerce exige...

A part notre ami François, F9YD, qui a réalisé sa station avec les moyens du bord, nous ne connaissons pas de radioamateurs équipés. Nous espérons que son article vous aura "collé le virus" et vous donnera envie d'attaquer cette réalisation.

Notre principal souci est l'approvisionnement des composants qui sont rares actuellement dans l'hexagone, mais nous faisons confiance aux revendeurs de composants qui trouveront leur intérêt à nous les faire parvenir.

Généralités

Avant d'attaquer la description, nous allons vous expliquer le fonctionnement.

Les signaux TV sont transmis dans la bande 3,6 GHz à 4,2 GHz. La largeur de bande attribuée est d'environ 500 MHz.


Le principe est donc de convertir un signal 4 GHz (nous n'en sommes pas encore à recevoir une cinquantaine d'émissions différentes comme cela est déjà le cas aux États Unis).

Ce système permet d'éloigner le poste récepteur de la parabole, un ampli grand gain étant inséré entre la sortie du convertisseur et l'entrée du tuner. La tête HF est constituée d'un ampli utilisant 4 transistors Ga As FET du type NE 70089 de chez NEC nous procurant un gain de 42 dB pour 2 dB de bruit, d'un auto-oscillateur avec mélangeur hybride, l'ensemble suivi d'un ampli à grand gain de 27 dB du type OM 255 de chez RTC.

Une alimentation de sécurité sera également intégrée dans la tête HF pour alimenter les Ga As FET.

Notons au passage que nous décrivons la réalisation d'une parabole de 2 mètres de diamètre, d'un gain de 35 dB, avec la réalisation du moule, la technique de moulage et la métallisation.

SYNOPTIQUE

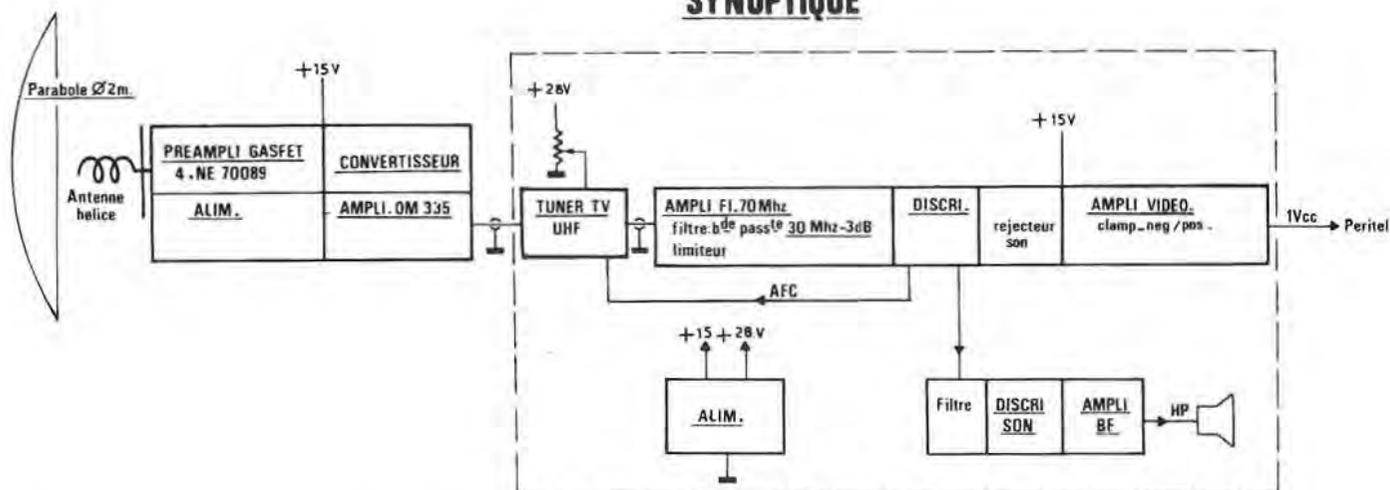

Tête HF décrite ci-dessous pour réception GORIZONT (notez l'antenne hélice pour la polarisation circulaire).

Revenons à la vidéo : Le signal vidéo transmis est en modulation de fréquence. La largeur d'émission est d'environ 25 à 30 MHz (sous-porteuse comprise).

A noter que plusieurs sous-porteuses peuvent accompagner le signal : par exemple : stéréophonie, programmes d'information...

Le son est également modulé en fréquence. La sous-porteuse peut être variable de 5 à 8 MHz.

Notre montage prévoira les différentes possibilités de détection du son (5,5 - 6,5 - 7,5 MHz), voire un système d'accord continu.

La sortie du tuner sera modifiée, la deuxième conversion étant fixée à 70 MHz, norme pratiquement universelle. L'ampli FI sera simple à réaliser, étant constitué d'ampli à grand gain. Les impédances d'entrée et de sortie

de ces amplis sont de 50 Ohms, la bande passante de 10 à 1200MHz... pour un gain de 10 dB.

Un filtre passe-bas de 30 MHz à -3 dB fixera la bande passante. (Réalisé avec des pots du type F100).

Un circuit limiteur précèdera le circuit démodulateur vidéo à PLL.

Un système d'AFC, permettra de contrôler la fréquence du tuner TV.

Le convertisseur TV qui est constitué d'un auto-oscillateur sur 3,2 GHz, instable par définition, sera compensé par ce système qui est généralement utilisé par les constructeurs grand public.

Les signaux vidéo sont ensuite clampés après démodulation et amplification. En effet, le système d'émission à dispersion d'énergie, transmis par les stations terrestres au satellite, permet de garder un niveau constant de vidéo,

au cas où ces signaux seraient affectés par des interférences spatiales.

Si nous regardons les signaux à la sortie du démodulateur, nous nous apercevons qu'ils sont de forme triangulaire et de forme montante. Le clamping à pour but de ramener les synchrones ligne à la même référence.

La sous-porteuse son est extraite du signal vidéo et également démodulée dans un circuit PLL ou plus classique du genre TOA A047 ou CA 3189.

Un ampli BF complète l'ensemble.

Voici donc décrit succinctement le système de réception des satellites de télévision. Tout le système FI à partir du Tuner est valable pour la réception 12 GHz. Précisons que F9YD y travaille déjà...

A bientôt pour la réalisation !

TELECOMMUNICATIONS PAR SATELLITES

PATRICK VOLZ


Systeme de telecommunications par satellites (1/1)

Un système de télécommunications par satellites comporte deux aspects : LE SECTEUR SPATIAL (satellites et moyens à terre nécessaires à leur maintien en orbite) et le secteur terrien (stations au sol dites "terriennes émettrices et réceptrices des signaux de télécommunications).

L'ère spatiale s'est ouverte en 1957 avec le lancement du premier satellite artificiel (SPOUTNIK). Les années suivantes ont été marquées par diverses expérimentations en matière de radiocommunications spatiales : REFLECTEUR ECHO (1960), satellites large bande TELSTAR ET RELAY (1962), le premier satellite géostationnaire fut SYNCOM (1963).

Le premier satellite géostationnaire commercial fut lancé en 1965 (INTELSAT I ou Early Bird) qui inaugura la longue série des INTELSAT dont je donnerai la liste dans un prochain chapitre. La même année fut lancé le premier satellite de télécommunications soviétiques de la série MOLNYA.

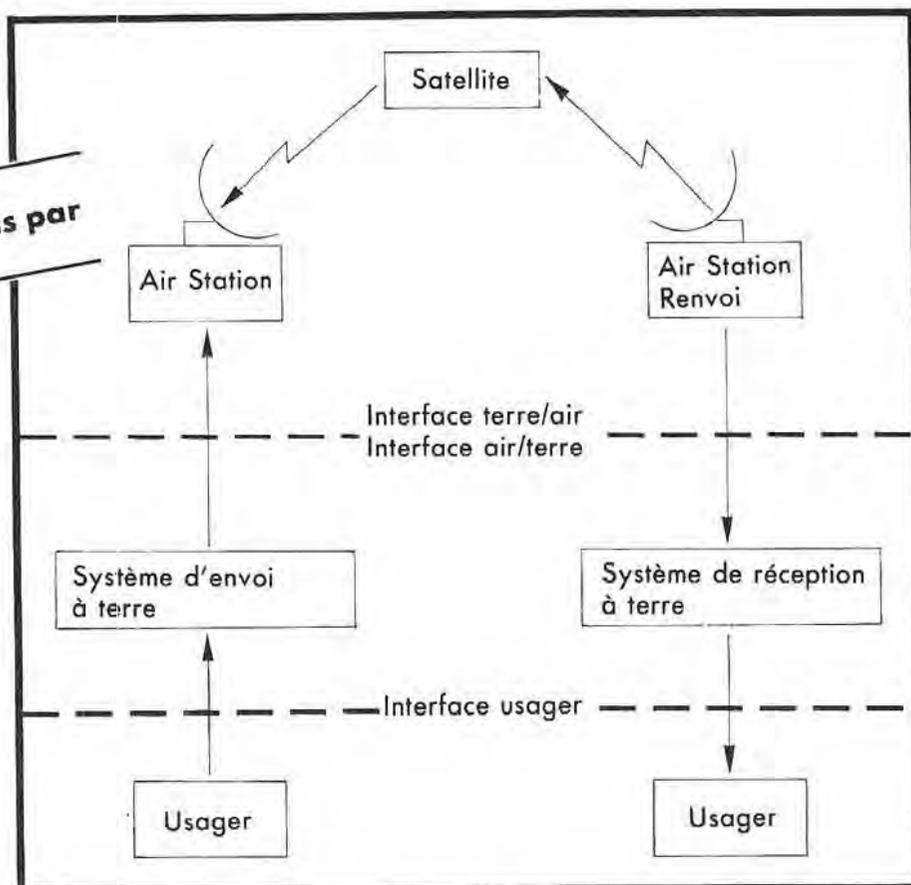Après cette courte introduction nécessaire à la bonne marche du développement des divers chapitres relatifs au télécommunications par satellites, nous allons nous intéresser à la partie théorique en développant les chapitres dont le premier article d'aujourd'hui sera :



CARACTÉRISTIQUES D'UN SYSTÈME DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR SATELLITE

La figure ci-dessus illustre la structure d'un système de télécommunications par satellite (Fig. 1/1). Un tel système utilise les mêmes principes que les systèmes à faisceaux hertziens. Il s'en distingue cependant par trois aspects :

- Les ondes effectuent un très long parcours sans amplification, d'où l'abandon des premiers satellites réflecteurs (ECHO) au profit de satellites actifs, à bord desquels le signal est amplifié.
- Du matériel est installé sur un engin autonome et inhabité soumis à des

contraintes d'environnement très sévères.

Il est impossible, dans les conditions actuelles (peut-être dans un proche avenir avec la navette spatiale américaine), d'intervenir sur l'engin et sur les équipements après le lancement.

Initialement les systèmes de télécommunications par satellites ont été conçus pour assurer des liaisons point à point entre un petit nombre de stations terriennes munies de très grandes antennes jusqu'à 32 mètres de diamètre. La tendance actuelle va vers des systèmes comportant un ou plusieurs satellites, un ensemble de plusieurs milliers de stations terriennes réceptrices et émettrices munies d'antennes de taille moyenne (quelques mètres).

La durée de vie d'un satellite est actuellement de 7 à 8 ans. Les fréquences utilisées et attribuées par la CAMR et U.E.R. sont les suivantes : 6/4 GHz pour les communications commerciales (liaisons montantes/liaisons descendantes) surtout utilisées par les États-Unis, l'Europe (SATCOM, INTELSAT, etc ...). l'U.R.S.S. avec le fameux satellite GORIZON I qui fera d'ailleurs l'objet d'un chapitre à part puisqu'il est recevable dans toute l'Europe. Les fréquences 14/11 GHz, utilisées d'une part par les satellites commerciaux (INTELSAT V, OTS, ECS, TELECOM1, ANIK B), d'autre part par les futurs satellites directs en Europe sur 12 GHz (T.D.F.). Le Japon vient de lancer un satellite de TV directe sur 30/20 GHz (CS) et des expérimentations sont en cours pour une utilisation future de cette fréquence.

Il existe différents systèmes de télécommunications par satellite en fonction du type d'orbite du satellite, seuls les satellites géosynchrones ayant une position fixe dans l'orbite (36 000 km environ) nous intéressent.

DX TV SATELLITE

Dans cette rubrique vous trouverez aujourd'hui la liste de tous les satellites pouvant être vus au-dessus de la France, ce qui ne veut pas dire que tous pourront être captés par les moyens de réception usuels, et nous verrons dans un prochain chapitre comment calculer le P.I.R.E. afin de recevoir, à l'aide du matériel adéquat certains de ces satellites. Sachez toutefois que la tâche est ardue et demandera beaucoup de patience quant à une éventuelle réception.

Dans ce tableau, j'ai volontairement omis certains satellites qui présentent peu d'intérêt, notamment une pléiade de satellites russes qui foisonnent au-dessus de nos têtes, ainsi que le satellite O.T.S. qui est remplacé par E.C.S. 1.

Le DX TV par satellite qui fera l'objet des prochains articles est exclusivement fait avec du matériel 4 GHz et 12 GHz (d'ici à fin 85). Le but du DX étant de capter les programmes de télévision des autres pays, en particulier les programmes réguliers diffusés par satellites.

Longitude du Satellite (est)	Nom	Propriétaire	Destination	Fréquences en GHz
0	Nordsat	Pays Nordiques	T.V-Tél	12
10	O.T.S.2	U.S.A.	EXP	0,138/11
35	Raduga-3-4	URSS	T.V-tél	4
40	Marecs-A	ESA	Maritime	1,5/4
45	LoutchP2	URSS	T.V/tél	4
45	Stationar-9	URSS	T.V/tél	4
49	Symphonie 1	France/RFA	EXP	4
53	Ekran-3	URSS	T.V/tél	0,7/4
53	Gaurizon 3	URSS	T.V/tél	4/7
53	LOUTCH 2	URSS	T.V/tél	11
54	DSCS-2-F4	U.S.A.	Mil	8
56,5	Intelsat F3 III	Intelsat	T.V/tél	4
60	Intelsat IV-A-F-6	Intelsat	T.V/tél	4
60,2	Intelsat IV-A-F5	Intelsat	T.V/tél	4
61,4	Intelsat IV-F1	Intelsat	T.V/tél	4
63	Intelsat IV-A-F3	Intelsat	T.V/tél	4
63	GOms	URSS	Météo	0,136/1.7
70	STW2	Chine	Exp-Mil	4
74	INSAT	Inde	Exp	2,5/4
75	FLT-Satcom	USA	Mil	2;2/7
80	Stationar-Raduga 1-Raduga2	URSS	T.V/tél	4
83	Palapa A1	Inde	T.V/tél	4

Longitude du Satellite (ouest)	Nom	Propriétaire	Destination	Fréquences en GHz
1	Intelsat IV-E	Intelsat	T.V/tél	4/11
2,6	Intelsat IV-A	Intelsat	T.V/tél	4/11
4	Intelsat IV-F-2	Intelsat	T.V/tél	4/11
11	E.C.S. 1	Europe	T.V/tél	10/12
11,6	Symphonie 2	France/RFA	Ep	4/11
13	DSCS-2-F7	U.S.A.	Mil	7
14	Horizon 1	URSS	T.V direct	4
15	Marisat	COMSAT	Maritime	0,25
15	Sirio 1	Italie	Exp-Mét.	0,136
18	NATO 3-A	OTAN	Mil	0,25/7
18,5	Intelsat IV-F1	Intelsat	T.V/tél	4
21,5	Intelsat IV-F3	Intelsat	T.V/tél	4
23	SATCOM 3	U.S.A.	Mil	0,25/7
24,6	Intelsat IV-A-F1	Intelsat	T.V/tél	4
27,5	Intelsat IV-A-F2	Intelsat	T.V/tél	4
34,5	Intelsat IV-A-F4	Intelsat	T.V/tél	4
41	TDRS	USA-NASA	Com	2,2/13
41	TDRS 1	U.S.A.	TV direct Europe 84/85 ?	4
70	ATS 5	U.S.A.	Exp	0,136

SAINT-LYS RADIO

La salle de radio-téléphonie.



"Ici St LYS Radio, service radiotéléphonique avec les navires en mer. Cette transmission est effectuée au niveau nominal de parole, pour permettre le réglage des récepteurs de bord"

Suit la musique «Hardis les gars...» sur un air d'accordéon.

Qui ne connaît pas cette phrase par cœur ? Qui n'a pas de souvenir sur ce rythme musical ? Qui n'a pas rêvé, n'a pas maudit ou n'a pas jalosé l'opérateur confortablement installé derrière son pupitre, les jours de mauvais temps ?

Mais en fait, tout le monde est du même avis quant au dévouement, à la sympathie et à la chaleur des opérateurs de St Lys.

St LYS, un petit village perdu dans la campagne Toulousaine, au milieu des terres. Quelle idée d'y avoir installé une station dont le but est d'être le trait d'union entre la terre et les navires en mers ?

Durant la dernière guerre, l'administration des PTT décida de construire, dans le sud de la France, un groupe de stations radioélectriques destinées à assurer les liaisons radiotélégraphiques entre la métropole et les Territoires d'Outre Mer.

La région de TOULOUSE fût choisie et, dès 1942, les travaux furent entrepris.

- Centre émetteur du VERNET
- Centre récepteur de St LYS
- Bureau central à MURET

A la fin de la guerre, les destructions des stations côtières, BOULOGNE, St NAZAIRE et Stes MARIES de la MER qui assuraient le trafic jusqu'en 1939, puis les difficultés d'exploitation de la station de Bordeaux qui fonctionnait avec du matériel abandonné par la marine italienne, conduisirent l'administration des PTT à faire de St LYS un centre radio maritime.

L'exploitation de ce centre débuta le 18 octobre 1948, avec des moyens importants pour l'époque.

Le site de St LYS est constitué d'anciens marais, la nappe phréatique est à environ 1 mètre de profondeur. Le dégagement y est excellent et le voisinage est astreint à un périmètre de servitude qui lui interdit toute installation pouvant engendrer des rayonnements parasites.

St LYS est le centre d'écoute, l'émetteur est situé à 30 kilomètres de là, au Vernet, télécommandé par St LYS, les liaisons étant en double voir en triple entre les deux centres. L'écoute se fait sur 22 antennes de type losange commutées depuis la console de l'opérateur ceci dans le but d'obtenir toujours le signal maximum à la réception.

A l'émission, l'antenne est unique et omnidirectionnelle mais compensée par l'émetteur de forte puissance (10 kW avoués !).

Le centre fonctionne 24 heures sur 24, sans jamais de fête. Rien n'arrête les 150 employés, 120 à l'exploitation et 30 techniciens.

Le trafic s'écoule sur 20 postes d'écoutes répartis entre les liaisons radiotéléphoniques, radiotélégraphiques et radiotélex.

Il passe ainsi 1000 à 1200 vacations dans une journée moyenne.

Le service radiotélégraphique achemine les télégrammes émanant de la terre ou des navires, les transmissions sont effectuées en code morse qui reste malgré tout un moyen efficace et sûr.

SAINT-LYS RADIO

Selon les heures, les fréquences varient en fonction de la propagation dans les gammes des 4, 6, 8, 12, 16 et 22 MHz. Chaque gamme en service est veillée par un ou deux opérateurs à partir d'une antenne omnidirectionnelle, puis d'une antenne directionnelle lorsque le correspondant est localisé.

Une moyenne de 800 radiotélégrammes sont ainsi acheminés dans les deux sens : terre/mer et mer/terre, avec des pointes lors des fêtes, notamment la fête des mères.

Le service radiotéléphonique met en contact direct le navire avec l'abonné à terre, ou vice versa. Le service fonctionne depuis le 1^{er} juillet 1955 et s'est réellement développé depuis 1969, le développement du téléphone, l'automatisation du réseau à terre, ayant incité les armateurs à équiper les navires de moyens radiotéléphoniques.


Quatre fréquences sont veillées en permanence le jour et trois chaque heure de la nuit.

Les nouvelles installations, mises en œuvre au début de l'année 1980, ont permis de faire face à l'accroissement du trafic commercial mais également familial, dû au développement de la navigation de plaisance.

Le service radiotélex, ouvert depuis le 1^{er} mars 1975, était exploité manuellement, actuellement des essais sont en cours et dans peu de temps ce service fonctionnera automatiquement grâce à l'avènement des micro-processeurs.

Il permet déjà à titre exceptionnel de mettre en liaison automatiquement les abonnés au télex avec les navires équipés du système.

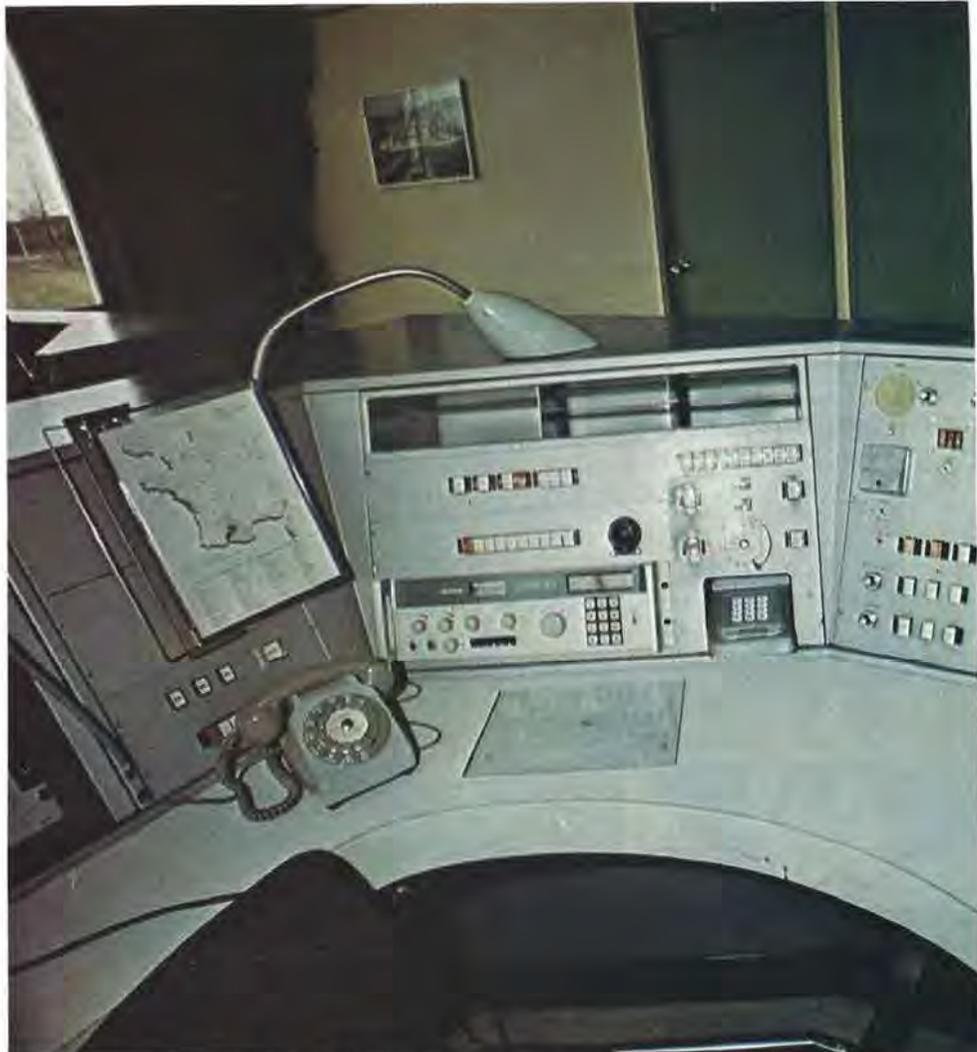Lors de l'appel, 1600 mesures sont effectuées en moins de 18 secondes, afin d'établir la meilleure liaison.



Console de commande de chaque opérateur.

Ce moyen de communication moderne est très prisé, il s'effectue en TOR et le coût est bien moindre qu'une liaison en morse ou en phonie. De plus, la fiabilité est exemplaire. Une vingtaine de machines sont déjà installées, ce qui placera St LYS Radio en tête des stations radio maritimes.

St LYS Radio ne se contente pas seulement de mettre en contact, c'est également une radio de services. Chaque jour, 4 bulletins météo sont diffusés en radiotélégraphie et radiotélex. Ils concernent la Méditerranée occidentale et la zone Est Atlantique. En cas d'aggravation importante du temps ou de tempête subite, des BMS (bulletins météo spéciaux) sont diffusés.



MÉDITERRANÉE


fréq. kHz	heure Z	heure Z	mode
4352,0	07 h 00	17 h 00	Télex - Tor
4328,0	07 h 50	16 h 00	Morse
6421,5	07 h 50	16 h 00	Morse

ATLANTIQUE

fréq. kHz	heure Z	heure Z	mode
8550,0	08 h 50	17 h 50	Morse
12655,5	08 h 50	17 h 50	Morse
8708,5	09 h 00	18 h 00	Télex - Tor
13074,5	09 h 00	18 h 00	Telex - Tor

Avertissements de navigation ont pour but d'informer les navires de tous les dangers, de prescrire des routes réglementaires, ils sont diffusés trois fois par jour en radiotélégraphie et radiotélex.

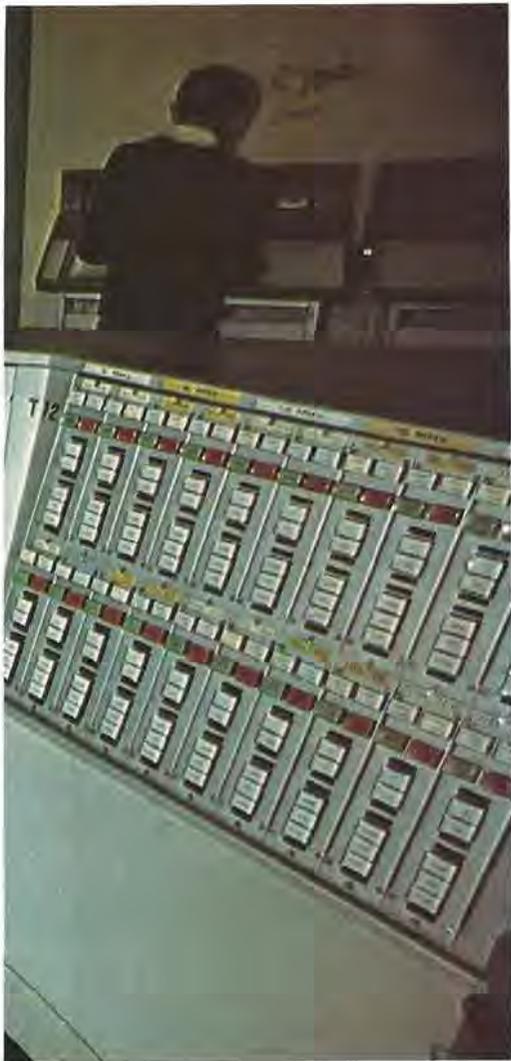Avis urgent sont transmis sur toutes les fréquences disponibles en cas de danger grave pour la navigation. Avis médicaux est un service gratuit en cas d'accident ou de malaise grave, il permet de consulter, en radiotélégraphie, en radiotéléphonie ou en radiotélex, un médecin de l'hôpital PURPAN ou du SAMU de TOULOUSE



La liste des navires est transmise suivant les fréquences à Heure paire + 30 sur FFL, et Heure impaire + 30 sur FFS.

- FFL = Voies principales de St LYS.
- FFS = 1^{ère} voie de dégagement.
- FFT = 2^e voie de dégagement.

Il faut savoir que St LYS transmet sur les bandes des : 4 MHz, 8 MHz, 13 MHz, 17 MHz, et 22 MHz et a à sa disposition trois voies suivant le trafic.

Le trafic s'écoule dans trois salles indépendantes. Chacune étant spécialisée dans un mode de transmission : Morse, phonie, télex.

Chaque opérateur a devant lui un écran de télévision intérieure où sont affichés les indicatifs des bateaux pour qui la station a du trafic. Ce système est en voie d'être informatisé. Actuellement les essais sont en cours.

Mais il n'y a pas de station radio sans anecdotes. M. HUE, le chef de centre se souvient, entre autre, d'un bateau où un homme d'équipage avait avalé son dentier !

Après consultation avec l'hôpital PURPAN de TOULOUSE, le conseil était de manger des poireaux, du coton hydrophile, des asperges etc. Après deux jours, le bateau envoyait le télégramme suivant : "Dentier récupéré Stop" l'hôpital répondait : "Félicitations"

Entretien avec Monsieur HUE, chef de centre.

• **MEGAHERTZ** - Mais comment devient-on opérateur à St LYS, Monsieur HUE ?

• **Monsieur HUE** - Aujourd'hui, la démarche est très simple, les gens sont reçus à un concours de contrôleur et on nous dit : «de tel à tel numéro, on vous affecte les reçus». Puis on les envoie suivre un cours radio.

Avant il y avait des volontaires et une sélection pour faire la radio.

En fait, il faut être reçu au concours de contrôleur ou d'agent d'exploitation, mais rien ne garanti que le candidat deviendra radio. Pour beaucoup se sera le hasard.

• **MHZ** - Et les radioamateurs, M. HUE, vous connaissez ?

• **M. HUE** - Bien-sûr, je peux même vous dire que le dernier examen a eu lieu en décembre dernier.

• **MHZ** - Vous semblez bien au courant !

• **M. HUE** - J'y étais !

• **MHZ** - Beaucoup de nos lecteurs se plaignent du temps de passage des diapositives.

• **M. HUE** - Il est vrai qu'il y a beaucoup à dire, à l'heure où les radioamateurs achètent le matériel tout fait.

• **MHZ** - Ne pensez-vous pas que l'examen devrait porter davantage sur la pratique, exemple reconnaître des indicatifs noyés dans le brouillage, ou bien, "vous devez émettre sur telle fréquence, taillez une antenne adaptée" ?

• **M. HUE** - Tout à fait d'accord avec vous, il faut du concret.

Tout en conservant une position de réserve tout à fait compréhensible, Monsieur HUE développe bien le sujet. Dommage que des hommes comme lui ne fassent pas partie de commissions lorsque l'on bousverse les règlements.

Ces hommes de terrain connaissent leur métier, connaissent les ondes courtes, ils les pratiquent depuis plus de 30 ans. Ils sont très respectueux du spectre et savent que le danger est dans le rejet de gens qui font l'effort de préparer et de passer un examen, car où iront ces rejetés de la diapositive furtive ?

Les marins ne connaissent pas encore celà, mais sait-on jamais !

Pour l'instant, ils bénéficient d'un grand service public qu'est St LYS Radio, qui, contre vents et marées mettra un point d'honneur à transmettre la météo à tous les navires en mer.

Une solidarité que les gens de mer apprécient à sa juste valeur, et que l'étranger nous envie.

**Pour tous renseignements
au centre de St LYS
numéro de téléphone
accès gratuit
(61) 22. 11. 61**

Perdue au milieu des champs de la campagne
toulousaine: St-LYS - RADIO.



CRÉDIT PHOTO: M. UGUEN - MINOLTA


→
**SAINT-LYS
RADIO**

ZÔNE DES CQ MÉTÉO ATLANTIQUE

ZONE	Comprise entre :
A	45° et 55° NORD 22°5 et 35° OUEST
B	45° et 55° NORD 22°5 et 10° OUEST
C	45° et 35° NORD 22°5 et 35° OUEST
D	45° et 35° NORD 22°5 et 10° OUEST

POINT ROMEO : 47 N - 17 W

SAINT-LYS RADIO

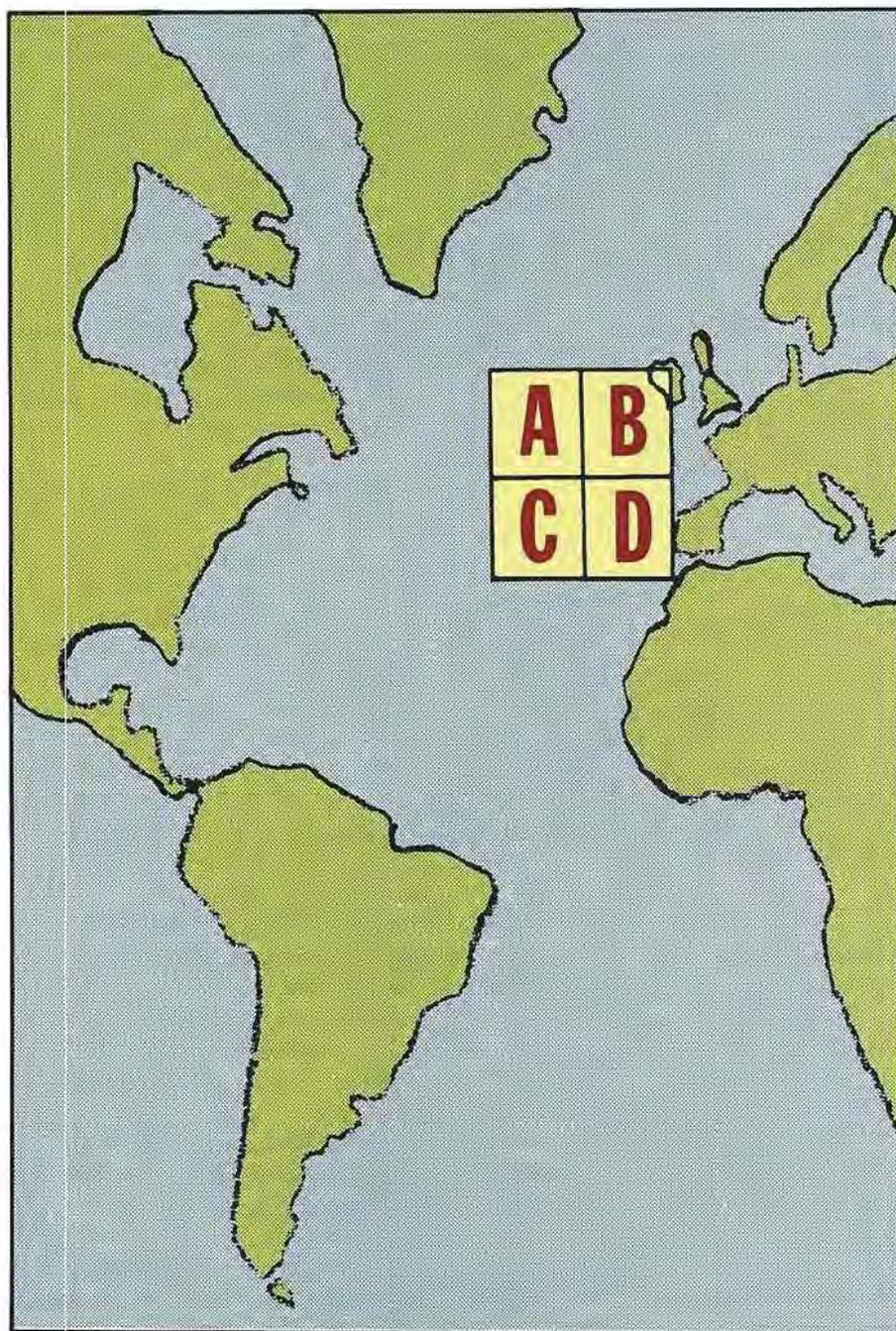

ACHETEZ VOTRE ANTENNE CHEZ

Erelectro

IMPORTATEUR

hy-gain antennes
décamétriques

DISTRIBUTEUR OFFICIEL
JAYBEAM & PROCOM
VHF / UHF

Disponible sur stock

ROTORS **C.D.R & KEMPRO**

FB[®]
F1 SU

Erelectro SARL

18, rue de Suisset
92120 MONTRouGE
Près porte d'Orléans
1^{er} étage

Tél: (0) 253.11.75+

IMPORTATEUR HY-GAIN



Hygain. Antennes décamétriques

- TH 7 DXS B 10,15,20 m 7°
 - THS DXS B 10,15,20 m 5°
 - THS MK2 B 10,15,20 m 5°
 - EXPLORER 14 B 10,15,20,30,40 m 4°
 - TH3 MK 35 B 10,15,20 m 3°
 - TH3 JRS B 10,15,20 m 3°
 - 205 BAS B 20 m 5°
 - 203 BAS B 20 m 5°
 - ISS BAS 15 m 5°
 - IOS BAS B 10-11 m 5°
 - HQ2S QUAD 10,15,20 m 2°
 - 18 HTS V 6 bandes Jovir - 15,2 m
 - 12 AVQ V 10,15,20 m h = 4,10 m
 - 14 AVQ V 10,15,20,30 m h = 5,50 m
 - 18 AVQ V 5 bandes h = 7,60 m
- e = éléments - m = bande en mètres
B = Beam - V = verticale

Hygain. Rotors d'antennes

Réf.	Puissance	Frein
AR 22XL	40 Nm	51 Nm
AR 40	40 Nm	51 Nm
CD 45 II	68 Nm	90 Nm (disque)
HAM IV	90 Nm	565 Nm (disque)
T2X	113 Nm	1017 Nm (disque)
HDR 300	565 Nm	850 Nm (disque solénoïde)



Après de nombreux essais comparatifs

FB A CHOISI DE DISTRIBUER

LASER

COLOR COMPUTER

et ses accessoires et logiciels



1490 F

Antennes VHF - UHF - CB



TOS - Wattmètre
Commutateurs coax.
DAIWA.

Micros
Casques
Manipulateurs
TURNER



hy-gain

antennes décamétriques

hy-gain

rotors d'antennes

Téléreader-décodeur cw/RTTY



KANTRONIC

TONO



DISPONIBLE



.IC 751 : transceiver à couverture générale de 2^e génération. Tous modes. 32 mémoires. 2 VFO'S. Réception, 4 changements de fréquences. Possibilité d'alim. 220 V incorporée. Livré complet, prêt à fonctionner, micro compris.



.IC 730 : transceiver toutes bandes amateurs deca 2 VFO'S. Mémoire. Shift. HF. AM. BLV. Très compact.

Le préféré des amateurs radio.
Prix compétitif.



.IC 745 : Transceiver à couverture générale - 16 mémoires - réception à partir de 100 kHz - émission dès 1,8 MHz - point d'interception: 18 dBm. **DISPONIBLE**

Documentation contre 2 timbres à 2 francs. Préciser le modèle d'appareil. Expéditions dans toute la France.



ICR 70 - ICR 71 : récepteurs du trafic tous modes. Couverture de 0,1 à 30 MHz. 2 VFO'S. 4 changements de fréquences. 12/220 V. Mémoires.

Vainqueur de tous les tests comparatifs!



Sensationnelle horloge mini-globe GC4 indique l'heure locale de vos correspondants

VERITABLE CADEAU POUR LES O.M.
Filtres et accessoires ICOM en stock

NOUVEAU
271 H
100 W HF



IC 271 transceiver 144 MHz - 30 W HF, tous modes, 2 VFO'S shift - 32 mémoires - J Fet Synthétiseur de voix. Alim. 220 V incorporable.
.IC 471 : idem 435 MHz



.IC 290 D transceiver mobile tous mode 30 W. 5 mémoires. 2 VFO'S. Shift. J Fet.
.IC 490 : 435 MHz.



.IC 27 E - NOUVEAU - Le plus compact des transistors mobiles 144 MHz. 25W HF. 10 mémoires. Scanning. Synthétiseur de voix. Dimensions: Largeur 140 mm - Hauteur 37 mm - Profondeur 117 mm - 1,5 kg

.IC 120: TX,RX.1.2 GHz
.IC 02 E: portable 144 MHz. FM. 5W. Shift. 1750 Hz. Fiable et léger (450 g avec accu et antenne)
.IC 04 E: idem 435 MHz
.IC 2 et IC 4 toujours disponibles



Prix promo: nous consulter.

FB

F1 SU

Erelectro

SARL

18, rue de Saisset
92120 MONTRouGE

Près porte d'Orléans
1^{er} étage

Tel: (1) 253.11.75+

CREDIT TOTAL
VENTE PAR
CORRESPONDANCE
DISPONIBILITE
DU MATERIEL
S.A.V.

TPE

EXISTE DEPUIS 10 ANS.
En achetant chez TPE vous avez en plus 10 ans d'expérience gratuite.

NOUVEAU **SONY**
ICF-7600 D

PRIX
2850 F TTC
 Port 50 F



SPECIFICATIONS :
 Gamme de fréquence - FM : 88-108 MHz, PO : 522-1611 kHz, GO : 153-519 kHz, OC : 1615-29 995 kHz, BLU/CW : 153-29 995 kHz • Antennes : antenne télescopique (FM/OC), ferrite incorporée (PO/GO), borne antenne extérieure (FM/PO/GO/OC) • Puissance de sortie : 400 mW • Haut-parleur (diamètre) : 7,8 cm • Sorties : enregistrement (mini-format), écouteur (mini-format) • Alimentation : Radio CC 6 V (piles), CA 220 V avec AC-240, batterie voiture avec DCC-127A ; horloge CC 3 V (piles) • Dimensions (l x h x p) en mm : 184,5 x 119,3 x 32 • Poids (avec piles) : 640 g • Accessoires fournis : écouteur, antenne OC extérieure, adaptateur secteur AC-240, guide OC, connecteur d'antenne, étui de transport • Accessoires en option : cordon batterie voiture DCC-127A, cordon de raccordement RK-69A.

ICOM

NOUVEAU
ICR 71 E



L'ICR 71 E offre en plus :
 — 32 mémoires
 — scanning des bandes et des mémoires
 — clavier de programmation
 — télécommande à infrarouge*
 — entrée/sortie microordinateur*
 — entrée interface RTTY*

* En option.

EN STOCK

ICF-2001

PRIX
2650 F
 Port 50 F



Récepteur mental multigames avec microprocesseur incorporé FM, PO, GO et OC • Récepteur continue en modulation d'amplitude de la gamme de fréquence située entre 150 kHz et 26 100 kHz • Réception des émissions en bande latérale unique (BLU) comprenant la bande marine, les radios pharos • Synthétiseur à verrouillage de phase (PLL) • Circuit superhétérodyne à double conversion offrant une réception ultra-sensible en modulation d'amplitude • Microprocesseur permettant la recherche de stations, de 4 manières différentes : accord direct, en comparant la fréquence obtenue sur le clavier, recherche manuelle à l'aide des touches PU et DOWN, par pas de 1 ou 10 kHz, recherche par balayage, par pas de 3 kHz entre deux fréquences prédéterminées ; - mémorisation à l'aide des 8 touches de présélection • Affichage par cristaux liquides : de la fréquence synthétisée, de la durée de l'écoute veillée, du nombre de stations mémorisées, d'erreur de manipulation (TRY AGAIN) • Système d'écoute veillée par pas de 10 minutes jusqu'à 90 minutes • Antenne télescopique AM-FM (1,20 m) avec bouton de réglage pour une réception optimale • Contrôle de tonalité - grave/aigu • Indicateur de niveau du signal par codes LED • Contrôle de gain RF à 3 positions • Possibilité d'écoute au casque avec le MDR-A30L (en option).

CHEZ VOUS DECODEZ TOUS LES SIGNAUX
TELETYPE ET MORSE DU MONDE ENTIER



CONSOLE TONO 550
 Décode tous modes et tous SHIFT.
 Se raccorde directement à tout récepteur ondes courtes sur la sortie HP.

LISEZ EN CIAIR TOUTES LES AGENCES DE
PRESSE
SUR
VOTRE
TELEVISEUR



ENFIN
LA VRAIE
INFORMATION
A LA SOURCE
DES AGENCES

CWR 690 E - TELEREADER

CONSOLE TONO 550. Décode tous modes et tous SHIFT.
 Se raccorde directement à tout récepteur ondes courtes sur la sortie HP. Ecran vidéo incorporé.

RECEPTEUR à couverture générale
 150 kHz - 30 MHz. AM/FM/SSB/CW - Affichage digital
 Alimentation 220 V - (Option : 12 mémoires et 12 V)




Convertisseur
de fréquence

Boîte d'accord
d'antenne

FRG 7700 S **YAESU**



ANTENNES SPECIALES

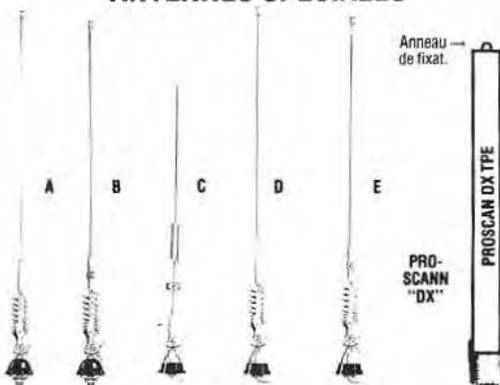

- A) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. Réglage 68-87 MHz. Complète avec câble **150 F**
- B) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. Réglage 68-87 MHz. Fibre. Complète avec câble . **130 F**
- C) Antenne Pro. Radio-téléphone voiture. Réglage bande 420-460 MHz. Acier. Complète avec câble **150 F**
- D) Antenne Pro. Radio-téléphone P et T voiture. Réglage bande 144-174 MHz. Acier. Complète avec câble **150 F**
- E) Antenne Pro. Radio-téléphone P et T voiture. Réglage bande 144-174 MHz. Fibre. Complète avec câble **130 F**
- DX) Antenne 60-600 MHz. Spéciale pour balcon, grenier et appartement. Se place partout, derrière un rideau. Un anneau d'accrochage permet de la suspendre. Légère, étanche. Idéale pour scanner. Sortie PL 259. (Uniquement réception) .. **320 F**

ICOM

SPECIAL - ONDES COURTES
Récepteur professionnel
IC-R 70.

Permet la réception des fréquences comprises entre 100 kHz et 30 MHz au pas de 1 kHz, de 100 Hz et de 10 Hz, sans trous, avec une exceptionnelle stabilité. Mode AM - FM - SSB - CW - RTTY. Double VFO. Verrouillage de la fréquence. Affichage digital de la fréquence 6 chiffres.



ICOM **IC 751**



EMETTEUR-RECEPTEUR décimétrique.
 100 W. Réception couverture générale.

COMMUTATEUR COAXIAL 500 MHz - 2,5 kW pet

2 positions :
195 F TTC
 Port 15 F

4 positions :
520 F TTC
 Port 15 F



190 F TTC
 Port 20 F
 Exp. immédiate

NOUVELLE EDITION 38° EDITION
DISPONIBLE 1984

« A l'écoute du monde »
 Ce guide international de la radio et de la télévision vous permet d'utiliser au mieux votre récepteur. Il contient des informations détaillées, pays par pays, sur les stations du monde entier : fréquences, puissance, programmes dans les différentes langues, horaires, etc.
 Répertoire complet sur les ondes courtes, grandes ondes, ondes moyennes et FM, il est actualisé en tenant compte des plus récentes conférences internationales.
 Un ouvrage de 608 pages, format 14,5 x 22,5.

TOUT POUR L'ELECTRONIQUE
36 bd Magenta 75010 PARIS - Tél. 201 60 14

Ouverture de 9 h 45 à 12 h et de 14 h à 19 h - Ferme lundi matin
 Du 30/11 à octobre (ferme le lundi) toute la journée

DERNIERE MINUTE : "NOUVEAUX" Quartz PRO 27 MHz disponibles sur stock.

Prix non contractuels soumis aux cours des monnaies
 Nous n'expédions pas de catalogues

VENTE PAR CORRESPONDANCE - CREDIT SOFINCO

RADIO ARMORIQUE

MAURICE UGUEN

Le départ des grands voiliers, lancés sur les traces de Jacques CARTIER, a rassemblé plus de médias que de bateaux !

Les journalistes et le public, venus nombreux dans la ville corsaire, en furent pour leurs frais. La manifestation qui devait commémorer le 450^e anniversaire laissait tout le monde sur sa faim. Le véritable anniversaire sera au Québec, là-bas on sait attirer les marins et surtout les bateaux. En fait, le spectacle était dans la rue et sur les quais au pied de la ville fortifiée. Les vieux malouins se souvenaient de la marine à voile, l'époque où ils se perdaient sur les bancs de Terre Neuve pour pêcher la morue. Que d'histoires, que de courages, que de drames réveillés en eux ...

Pour faire vivre tout cela, une radio avait planté ses studios au cœur de la foule. RADIO ARMORIQUE rayonne sur la Bretagne et, durant une semaine, ses animateurs, journalistes et techniciens ont œuvré depuis St.-Malo. Une équipe passionnée par son travail, optimisant au maximum les moyens dont elle dispose, elle allie professionnalisme et technicité.

L'exemple de Radio-Armorique va nous permettre de mieux connaître

les radios décentralisées du réseau Radio France qui en comporte 62. Soit créées de toutes pièces à l'exemple de RADIO MAYENNE (voir **MEGAHERTZ** N° 8), ou héritées du circuit FR3.

Pour le moment Radio Armorique diffuse uniquement le matin. De 7 à 8h ce sont des informations, accompagnées d'un programme musical. Suit un décrochage d'une heure trente, toute occupée par France Inter.

7h30 à 11h : animations, jeux et radio de service se succèdent.

11h à 12h45 : vie culturelle, spectacles régionaux, entre-coupés de flashes d'informations.

Le samedi de 9h à 10h Radio-Armorique ouvre ses micros à des correspondants régionaux, ils sont une quinzaine sur toute la Bretagne, une vieille formule qui a fait ses preuves pour bien faire vivre la région.

De 10h à 12h30 : un grand jeu met les auditeurs en course pour gagner un voyage, les questions abordent toute la culture régionale.

Le dimanche 9h30 à 13h00 : programme musical de Rock.

18h20 à 19h : résultats sportifs. Cette émission est l'une des plus vieilles de la station. Tous les bretons

s'en souviennent alors qu'elle était diffusée sur l'antenne de Radio Bretagne en PO.

Radio-Armorique est opérationnelle, dans le réseau Radio-France, depuis le 1^{er} janvier 1983. Comme le confie son directeur, Claude MANTOUX, c'est une radio qui s'adresse à tout public, étant un bon complément de France-Inter qui prend le relais l'après-midi.

C'est une radio du matin, pour le moment, sa tranche horaire allant de 9h30 à 12h30, mais elle ne se contente pas de passer des disques ou de lire des communiqués.

Elle crée et vit l'évènement en le partageant sur le terrain. St.-Malo en fait toute la démonstration. La quasi totalité de l'équipe est venue sur place, quittant son studio de Rennes. Mais qui sont-ils ?

5 techniciens, 5 journalistes, 4 correspondants, 8 animateurs, 2 auxiliaires de productions et 2 agents administratifs.

Un solide équipage autour du "capitaine" Claude MANTOUX.

Pour pouvoir faire des émissions durant 3 heures en direct de St.-Malo, il fallait un service technique très compétent. Jean-Luc Guy BLIN, "le chef de la manœuvre", nous décrit son matériel :



A l'intérieur du CAR-RÉGIE.



A l'intérieur de la caravane studio

Tout d'abord il a fallu amener sur place un car régie et deux caravanes, l'une servant de studio, l'autre de cabine de montage et bureau. Ensuite, grâce à plusieurs circuits PTT, nous sommes reliés aux studios de Rennes.

- 1 circuit large bande 80 à 10 000 MHz pour la musique et les interviews.
- 1 circuit 300-3 000 MHz pour les contrôles et le retour.
- 1 circuit complémentaire pour les différents ordres.

A partir de là, on peut commencer à travailler ! Mais pour vivre et faire la différence, il faut se déplacer, la plupart des émissions étant réalisées sur des bateaux, on ne peut pas tirer des lignes de plusieurs kilomètres. Pour cela je dispose d'un circuit sur 400 MHz ayant une bonne bande passante BF et d'une puissance de 25 à 30 W HF. Pour les interviews proches du car-régie, nous nous servons d'un micro HF sur 50 MHz. Effectivement, en direct du "Jacques CARTIER" TIBURCE, l'animateur commente les péripéties de l'association qui tente de joindre Québec contre vents et marées financiers. A ses côtés un technicien assure la prise de son derrière sa console portable posée sur la table du carré. Sur le quai, à l'intérieur d'une voiture émettrice, l'émetteur 400 MHz transmet l'entretien au car-régie à l'autre bout de la ville. Les navires n'ont pas arrêté leur travaux pour autant et lavent le pont à grandes eaux, ce qui devait arriver arriva. Un hublot laisse passer un bon paquet douchant le technicien



Les installations de RADIO ARMORIQUE aux pieds des remparts de ST MALO

qui ne bouge pas, soudé aux potentiomètres quoiqu'il arrive. C'est le direct !

Radio-Armorique transmet ses programmes depuis trois émetteurs dont deux sur la bande FM et un en PO.

93,5 MHz Nord-Bretagne
88,6 MHz Sud-Bretagne
711 kHz ou 422 m en PO.

A noter une chose très intéressante. De nombreux compte-rendus d'écoute arrivent à la station, surtout pour la bande PO.

Les plus nombreux viennent de l'Europe du Nord. Comme tous ceux qui émettent le savent, un compte-rendu fait non seulement plaisir, mais il est aussi très intéressant sur la plan technique. Aussi, si vous entendez Radio-Armorique, n'hésitez pas.

RADIO ARMORIQUE
2, Av. Janvier
35000 RENNES
Tél.: (99) 31 .57 .11.

Le projet de la station est de passer en stéréo pour la bande FM afin d'acquérir un confort musical accru. Et, à l'image de ses sœurs disséminées sur le territoire national, elle souhaiterait avoir d'avantage d'espace pour s'exprimer, chose qui devrait rapidement être obtenue afin de conserver son auditoire national.

Radio-Armorique : une radio qui en a entre les oreilles !

Radio régionale, mais pas radio de ghetto culturel. Une équipe dynamique à l'écoute de la Bretagne d'aujourd'hui.

PLGPT 2000/1

UNE ANTENNE REVOLUTIONNAIRE


2000F

ACCORD CONTINU DE 7 A 30 MHz
S'accorde par télécommande sur la fréquence de travail.

SONADE

Distributeur
B.P. 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX
Tél. : (61) 20.31.49 (lignes groupées)
Télex : 521.515

VISMO

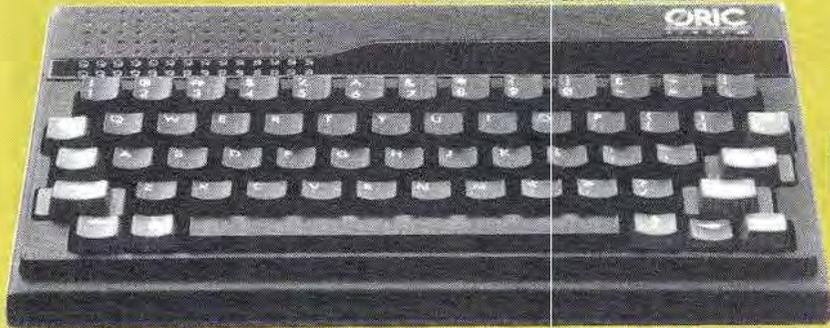

ORIC ATMOS : l'ordinateur définitif.

3 versions à partir de 2 480 F



Imprimante Oric
4 couleurs 1800 F


2 950 F
prix indicatif au 31/1/84



INTERFACE ZP 83
POUR ZX 81



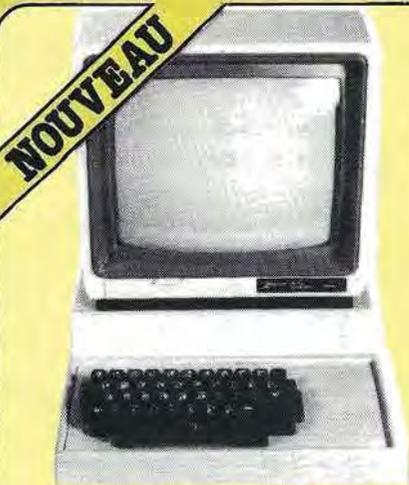SPECTRUM CONNECTÉ
A IMPRIMANTE GP 100
PAR INTERFACE ZPS 84
(avec sortie moniteur)



NOUVEAU
SUPER CLAVIER ET BOITIER
POUR SPECTRUM ET ZX 81



Joystick et Modulateur NetB ORIC



NOUVEAU
BOITIER VISMO POUR ATMOS
ET MONITEUR



K7 ORIC



K7 ZX ET SPECTRUM

Vente Informations Services
Micro-Ordinateurs

VENTE ET DEMONSTRATION

de 14 h à 21 h sauf lundi

BOUTIQUE VISMO

à 2 pas du Palais des Sports de Bercy)

12, bd de Reuilly - 75012 Paris

Métros : Daumesnil ou Dugommier

Parking gratuit

Tél. : (1) 586.60.10.

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Service Vismo Express

livraison dans toute la France

Recevez les articles que vous souhaitez

recevoir sur le **BON DE COMMANDE**

à contre et retournez-le à :

VISMO, 68 rue Albert 75013 Paris

accompagné de votre règlement

(chèque encaissé seulement à l'expédition de votre commande et non à la réception de votre ordre).

Participation frais de port

et d'emballage + 30 F.

Port gratuit pour + 3.000 F

l'achat sauf Sernam.

Pour une commande de moins de 2000 F,

vous pouvons expédier contre-

remboursement.. Ajoutez alors 60 F pour

nos frais.

Pour détaxe à l'exportation Service Commande
Express Crédit - Réclamation...

Tél. : (1) 586.60.10.



**Pour l'ouverture
de notre magasin
84, Bd. Beaumarchais
586. 60. 10
10% DE REMISE
sauf sur les 2 unités
centrales ZX 81 et Spectrum**

	PRIX TTC
ORIC	
ORIC ATMOS	
48 K - VERSION 1 - Oric + alimentation + cordon UHF + K7 démonstration + manuel + K7 jeu VISMO	2480
48 K - VERSION 2 - Oric + alimentation + K7 démonstration + manuel + Péritel + alim Péritel + K7 jeu VISMO	2650
48 K - VERSION 3 - Oric + Modulateur N/B intégré + alimentation + K7 démonstration + manuel + cordon UHF + K7 Jeu VISMO	2680
ACCESSOIRES POUR ORIC 1 ET ATMOS	
Moniteur Zenith Vert 12 P	1050
Moniteur couleur TAXAN RGBI	3450
Imprimante Oric 4 couleurs	1800
Imprimante GP 100 A avec câble Oric	2495
Câble imprimante	170
NOUVEAU BOITIER (forme Apple)	380
Connecteur pour bus d'expansion (évite les courts-circuits intempêtes)	30
Alimentation 9 V	90
Cordon Péritel	100
Alimentation Péritel	70
Cordon Moniteur Zenith	35
Cordon UHF	20
Cordon DIN 3 Jacks (pour magnéto)	50
Manette de jeux	130
Interface/manette de jeux	195
Interface + manette de jeux	300
Interface + 2 manettes de jeux	400
K7 vierges C 15 (les 10)	100
Carte entrée-sortie Oric	370
Carte mère Oric	230
Rallonge bus souple	100
Carte analogique 8 entrées	350
Synthétiseur vocal Oric	450
Câble Moniteur Taxan	95
Listing blanc pour GP 100 (les 1000 feuilles)	130
Modulateur N/B	190
Modulateur couleur (CGV) avec régulateur	510
K7 POUR ATMOS ET ORIC 1	
K7 Police (Atmos seul) - Créez votre police de caractères pour vos jeux. Facile d'emploi	250
Zorgon (super)	120
Xenon (super)	120
PROMO VISMO - 5 K7 Jeux	250
Oric pour tous (programme du livre du même titre)	60
K7 + Livre	130
K7 POUR ORIC 1	
Oric Mon	180
Oric Code (Assembleur, Désassembleur)	180
Oric Phone (Agenda + prise Tél.) permet la composition du N° de Tél.	200
Gestion compte bancaire VISMO (sauvegarde des données)	100
Traitement de texte	200
Oric Base (création de fichiers)	180
Apprendre le Basic sur Oric (livre + 2 K7)	180
Strip 21 (interdit - 18 ans)	120
Oric Munch (pac man)	120
Invaders (action)	100
K7 Pianoric	135
Dinky Kong	100
Painter (pour poignées)	100

LIVRES	
Guide Pratique	75
Visa Oric	40
Oric 1 pour tous	92
30 programmes	82
Des programmes pour votre Oric	59
Micro'ric (1 ou 2 ou 3)	25
Forth pour Oric	85
Pratique de l'Oric - 36 program.	100

SPECTRUM	
SPECTRUM PERITEL 48 K	2325
NOUVEAU SUPER CLAVIER KIT en touches Jean Renaud	350
monté	450
INTERFACES	
INTERFACE ZPS 84	790
Carte 8 E/S	395
Interface/manette de jeux	250
Poignée de jeu	120
Modulateur UHF N/B	190

K7 JEUX - 16 OU 48 K	
Panique	75
Space Invader	86
Androïde	75
Météorites	75
Jawz	75
Fruit Machine	75
Gold Mine	75
Spawn of evil	75
Road Toad	75

K7 JEUX REFLEXION 16 ET 48 K	
Simulateur de vol	95
Othello (16 ou 48 K)	75
Awari (16 ou 48 K)	54
Echecs (48K)	115
K7 EDUCATION	
Math (16 ou 48 K)	54
Histoire (16 ou 48 K)	54

K7 GESTION	
Directeur Financier (48K)	125
Gestion de fichiers (16 ou 48 K)	115
Pascal 4 T (48K)	260
Devpac Assembleur/Désassembleur (16K)	160
LIVRES SPECTRUM	
Le petit livre du Spectrum	82
La pratique du ZX-Spectrum - T. 1	82
La pratique du ZX-Spectrum - T. 2 (PSI)	82
Pratique du ZX-Spectrum (Radio)	85
Le grand livre du ZX-Spectrum	90
Jeux et applications	65
Echo Sinclair N° 5, 6 ou 7	20
Ordi-5 N° 5	25

ZX-81	
ZX-81	580
EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES ZX	
SYNTHETISEUR VOCAL	435
EXTENSION MEMOIRE 16K	340
EXTENSION MEMOIRE 64K (dans un boîtier pouvant incorporer d'autres extensions)	820
INTERFACE ZP 82 - Pas de programme à charger. Permet de faire du traitement de texte sur 80 col. Minusc. - Accent, Livré avec câble recopie d'écran avec la fonction copy	790

ZP-83 - Interface Parallèle (pour imprimante GP 100 A). Enregistrement rapide. Générateur de caractères.	
EDITEUR DE TEXTE Interface table traçante (4 couleurs)	1095
VISMO CALCUL S/ROM s'intègre sur la carte ZP-83. Très puissant pour la gestion. Sortie d'imprimante 100 col. 255 lignes	380
Boîtier VISMO (forme Apple)	300
Inverseur TV-vidéo	120
Super clavier type Pro en Kit (touches Jean Renaud)	300
Super clavier Pro monté	390
Super carte couleur Pentron connectable directement sur le ZX. Pas de soudure. Nécessite une 16K Sinclair et une TV avec Péritel	450
Magnéto K7 (nous consulter)	
V 2001	230
Carte Auto-Repeat	95
Clavier ABS	140
Carte sonore	350
Interface/Manette de jeux	250
Manettes de jeux	120
Carte 8 E/S	390
Carte Mère	192
Connecteur Femelle	40
Alimentation 1.2A	180
Listing Blanc GP 100 A - 1000 L.	130
Câble imprimante GP 100 A	170
Moniteur Zenith Monochrome	1050
Imprimante GP 100 A	2350
Imprimante GP 50 A	1350
K7 GESTION - 64K	
COMPTABILITE GENERALE SUR CASSETTES - sortie des états comptables sur imprimante. 80 col. GP 100 A 132 COL OKI 80	450
PAYE - Jusqu'à 50 salaires	450
FACTURATION STOCK - 100 factures, 500 articles	450
K7 GESTION - 16K	
Gestion compte bancaire familial	95
Vu-File	110
Vu-Calc	110
ZX-Multifichiers	150
K7 JEUX - 16K	
Simulation de vol	95
Patrouille de l'espace	65
Phantom (Pacman français)	60
Stock car (Course de voiture)	75
Invaders	65
Tyrannosaure Rex	75
Gulp	75
Biorythmes	85
Chiromancie	85
Scramble	75
Othello	95
Echecs	95
Tric-Trac (Backgammon)	85
Awari	85
K7 UTILITAIRES - 16K	
Assembleur Artic	75
Moniteur Désassembleur	75
Tool Kit Test	75
Tool Kit II	90
ZX-Tr	75
Fast Load Monitor (16 ou 64 K)	75
PACK VISMO	
GP 100 A - ZP-82 + 1000 feuilles Listing	3100
CATALOGUE VISMO (remboursable avec 1 ^{ère} commande)	20

Prix, sauf erreur d'impression.

NOM _____ PRENOM _____

ADRESSE _____ CODE POSTAL _____

TEL _____ MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE _____ F TTC

Contre remboursement (+ 60 F) DATE _____ SIGNATURE : _____

REGLEMENT JOINT (+ 30 F) (Chèque - CCP - Mandat)

DX TELEVISION

PIERRE GODOU

NOUVELLES

SYRIE

Mise en service d'un nouvel émetteur TV-couleur à TARTOUS. Cet émetteur desservira toute la région côtière de la région de DURAY-KISH. Le centre de production de DAMAS est équipé également de deux studios pour produire des émissions couleur PAL en système B - CCIR.

LIBERIA

La Télévision Lybérienne (LIBERIAN BROADCASTING CORPORATION - ELTV) a commencé à diffuser ses premières émissions en couleur procédé PAL système B - CCIR. La télévision en monochrome a été introduite le 10 janvier 1964. Des spots publicitaires sont également diffusés.

BRÉSIL

Nouvelle chaîne de télévision couleur procédé PAL système M, se trouvant à PORTO-ALEGRE "TÉLÉVISAO GUAÍBA LTD canal A2.

ANTIGUA

Depuis 1980, l'ABS-TV diffuse des spots publicitaires. Un centre de production est en cours d'achèvement avec un nouvel émetteur qui viendra s'ajouter à celui déjà existant. ABS-TV A10 en couleur NTSC système M.

THAÏLANDE

La BANGKOK BROADCASTING TELEVISION COMPANY LTD

(BBTCL) utiliserait les services de télévision direct par satellite via le satellite indien PALAPA 2.

Le réseau terrestre comprend 2 chaînes TV militaires (BBTCL et HSA-TV) utilisant le 625 lignes procédé couleur PAL en système B - CCIR. Des spots publicitaires sont diffusés sur les quatre chaînes.

VIETNAM

Un centre d'émission/réception TV par satellite est opérationnel près d'HANOÏ. Cette station terrienne fait partie du système de satellisation INTERSPOUTNIK. Les premières émissions expérimentales furent réalisées le 2 juillet 1978 sur le canal 2 en 625 lignes système D "O.I.R.T." alors qu'à HO-CHI-MINH-VILLE (ex SAÏGON), la télévision fonctionnait depuis février 1966 en 525 lignes système M.

COSTA-RICA

Mise en service d'un canal de télévision par câble payant à SAN-JOSÉ, procédé couleur NTSC, système M.

MAROC

Une deuxième chaîne TV à la RTM. Les premiers centres émetteurs qui sont équipés en diffusion couleur procédé SECAM sont RABAT, SALE, CASABLANCA, MEKNES, FES, TZA et MARRAKECH.

MAURITANIE

Inauguration du centre de production et d'émission couleur de NOUAKCHOTT. Le procédé couleur qui sera utilisé n'est pas encore déterminé.

LA STATION DU MOIS

Nous visitons aujourd'hui la station de Patrick VOLZ à LASSEUBE-PROPRE, petit village du Gers situé au cœur de la Gascogne dans l'ancien Comté d'Armagnac. La station se trouve sur le méridien de Greenwich et à une latitude de 43° à environ 75 km de Toulouse et de Tarbes. L'altitude est de 275 mètres et le meilleur dégagement est dans la direction sud, sud-ouest.

La passion de Patrick pour la DX-TV date de quinze ans maintenant. Comme beaucoup d'autres passionnés, c'est la lecture d'articles de vulgarisation qui l'a incité à démarrer. Par la suite, sa passion pour la vidéo n'a fait que se développer et l'a conduit à suivre des stages professionnels dans le domaine de l'audio-visuel à Grenoble et à Paris. Sa première installation date de 1980 et lui



a permis de capter de nombreuses télévisions étrangères dont nous publions les photographies. Toujours à l'affût des nouveautés, Patrick commence aujourd'hui à s'équiper pour la réception des satellites. Il a déjà entrepris de réunir la matériel nécessaire, convertisseur, antennes paraboliques, et pense être prêt pour septembre ou octobre. Son but est de prouver qu'avec un investissement initial inférieur à 10 000 F, n'importe qui pourra être à même de recevoir la plupart des satellites diffusant sur l'Europe. Il souhaiterait que d'autres expérimentateurs prennent contact avec lui, ce qui permettrait de créer le premier club spécialisé en réception des satellites.

Pour ce qui est de la réception de la DX-TV, Patrick dispose des équipements suivants :



- 1 antenne WISI Bande 3 canal E9 avec un gain de 10 dB,
 - 1 antenne WISI Bande E3 canal 41 avec un gain de 8,5 dB.
 - 1 antenne WISI Bande 4 UHF couvrant les canaux de 21 à 49 et procurant un gain de 17,5 dB.
- Ces antennes sont fixées sur un mât télescopique de 6 mètres et sont orientables au moyen d'un rotor TANDY.

Les signaux sont amplifiés par des amplis multi-bandes de DXTENNA ayant un gain de 26 et 40 dB.


La réception des images se fait au moyen d'un téléviseur Telefunken 8025 Pal/Secam de 66 cm et d'un téléviseur OTAKE Pal/Secam portable.

En 1983, en plus de l'Espagne dont la réception est permanente, Patrick a reçu le Danemark, l'Italie, la Suède et l'Angleterre avec, en particulier, l'émetteur 4^e chaîne de Crystal Palace sur le canal 30 UHF.

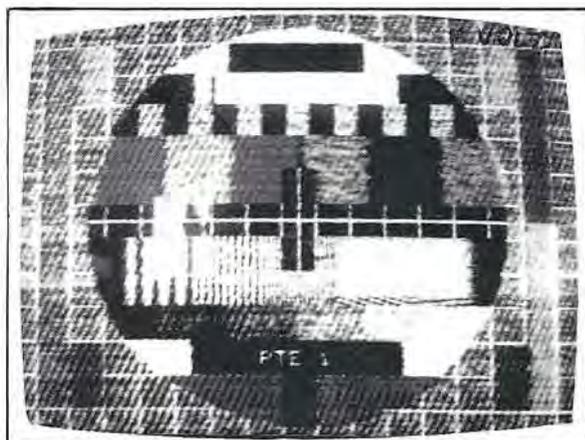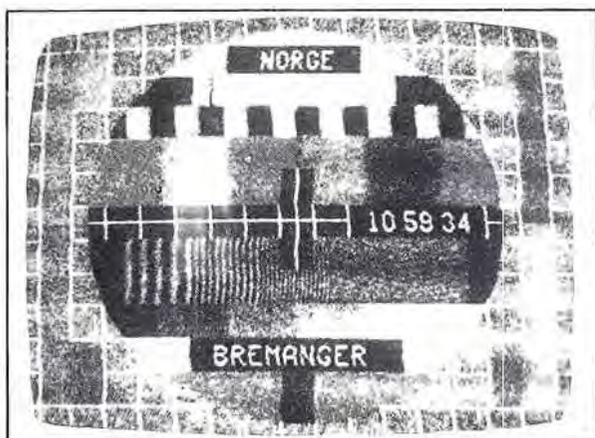Les lecteurs désirant s'associer à Patrick pour le développement de la réception des satellites TV sont invités à prendre contact avec lui au (62) 05 .15 .58.



4

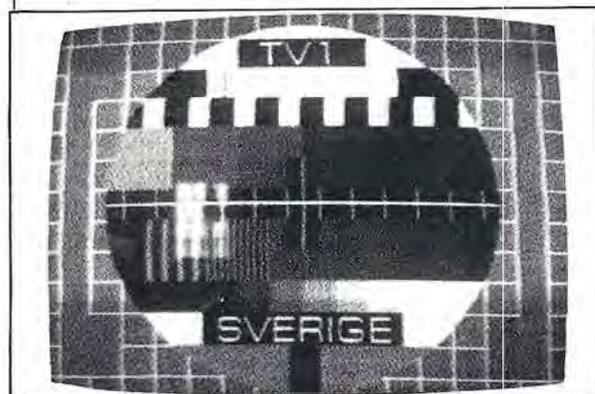

2



3




5

- 1 : NORVEGE - Canal E4 - Émetteur : BREMANGER.
- 2 : SUEDE - Canal E4 - Émetteur : STOCKHOLM.
- 3 : ANGLETERRE BBC 2 - Canal 26 - Émetteur : CRYSTAL PALACE.
- 4 : IRLANDE - Bande 1 - Canal B - Émetteur : MAGHERA.
- 5 : ESPAGNE RTVE - Bande 1 - Canal E3 - Émetteur : LA MUELA.

VOUS



et lui

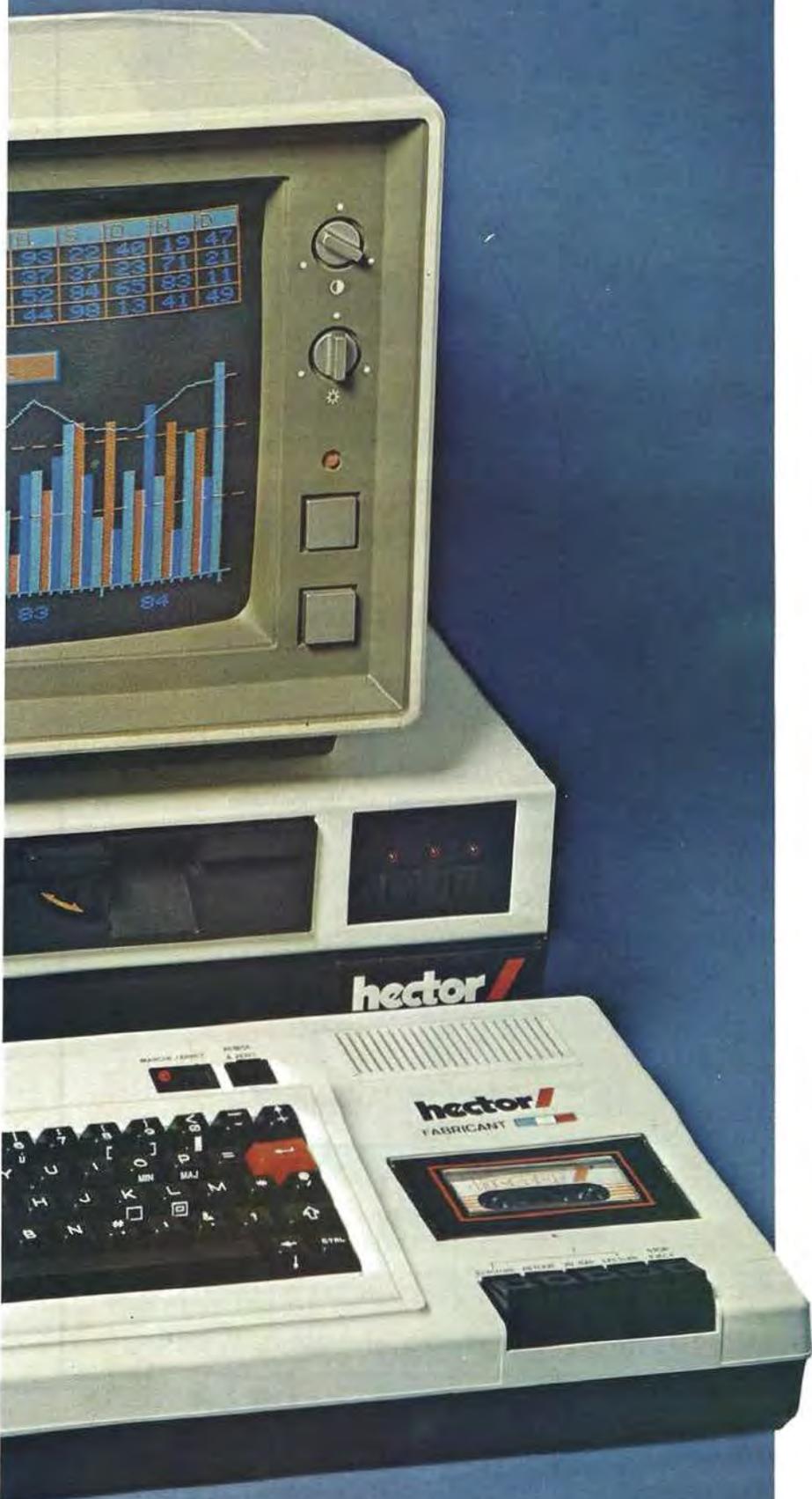

évoluez vous !

Grâce à son adaptabilité, HECTOR saura évoluer avec vous en fonction de l'accroissement de vos connaissances et de vos besoins. En plus du Basic, il vous donnera accès au Basic évolué 3X, au Forth et au langage d'assemblage du Z80.

différenciez vous !

Entièrement conçu et fabriqué en France, HECTOR constitue un ensemble compact d'une mise en œuvre simplifiée. De surcroît, il vous fait bénéficier d'une garantie d'un an et d'un service après-vente assurés par le constructeur.

imaginez vous !

Par la puissance de ses langages et la richesse de son graphisme couleur, HECTOR deviendra pour vous le partenaire idéal, libérant votre créativité quelque soit votre domaine d'application.

hector /

KENWOOD HF-VHF-UHF



Emetteur-récepteur HF TS 930SP*

Emission bandes amateurs. Réception couverture générale tout transistor. AM/FSK/USB/LSB/CW. Alimentation secteur incorporée.



Horloge Numérique à temps universel HC 10 Kenwood

Sauvegarde en cas de coupure de secteur



Emetteur-récepteur TS 130 SE

Tout transistor. USB/LSB/CW/FSK 100 W HF CW - 200 W PEP 3.5 - 7 - 10 - 14 - 18 - 21 - 24.5 - 28 MHz, 12 volts.



Emetteur-récepteur TS 430SP*

Tout transistor. LSB/USB/CWAM et FM en option. 100 W HF. Emission bandes amateur. Réception couverture générale 12 volts.



Emetteur-récepteur TR 9130

144 à 146 MHz. Tous modes. Puissance 25 W HF.




SW 200

Un wattmètre/Tos-mètre très précis, de 1,8 MHz à 450 MHz, permettant de contrôler simultanément 3 émetteurs et leurs antennes (voir schéma ci-dessous).



Récepteur R 600

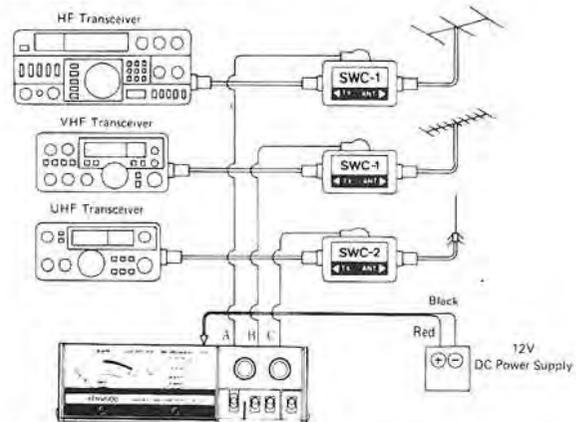Couverture générale 200 kHz à 30 MHz. AM/CW/USB/LSB. 220 et 12 volts



*Les transceivers KENWOOD TS 930S et TS 430S importés par VAREDEC COMIMEX porteront désormais la référence TS 930 SP et TS 430 SP. Cette nouvelle référence certifie la conformité du matériel vis-à-vis de la réglementation des P. et T. Nous garantissons qu'aucune caractéristique des matériels n'est affectée par cette modification.

Matériels vérifiés dans notre laboratoire avant vente.

VAREDEC COMIMEX
SNC DURAND et C°

2 rue Joseph-Rivière, 92400 Courbevoie. Tél. 333.66.38 +

Envoi de la documentation contre 3 F en timbres.

**SPECIALISE DANS LA
VENTE DU MATERIEL
D'EMISSION D'AMATEUR
DEPUIS PLUS DE 20 ANS**

QUEL MATERIEL POUR L'AMATEUR EN COMMUNICATION ?

Depuis plusieurs mois nous présentons différents programmes utilisés par les amateurs de communication. Certains lecteurs sont surpris de voir de moins en moins d'articles sur le ZX81. Tout, ou presque, a été dit sur cette petite machine qui a fait les beaux jours et la joie des débutants. Malheureusement, dans le domaine de la communication, nous sommes arrivés presque au bout des descriptions. Il restait la SSTV, mais cette activité est inabordable au niveau de la machine. Dans les utilisations du type décodeur morse et du type décodeur RTTY, le fort brouillage rend l'utilisation compliquée. Blindage nécessaire avec éventuellement application de courants de masse importants. Voyons d'abord l'environnement. L'ordinateur et l'amateur si vous préférez.



Les appareils de transmission sur le marché sont fiables et d'une technique avancée. Pour le bricoleur il ne reste plus que deux domaines d'investigation : les antennes où il y a encore beaucoup à faire et les périphériques.

Or, l'ordinateur fait partie des possibilités de périphériques de la station d'amateur et permet la commande d'antennes, la création de fichiers, le décodage, etc... Prenons le cas des transmissions radiotélétypes et faisons la comparaison entre un système de décodage et l'utilisation de l'ordinateur auquel s'ajoutent bien d'autres possibilités.

Notre choix s'est porté sur trois machines en excluant volontairement les grosses unités ; question de budget avant tout. Chacun connaît par exemple les possibilités d'un APPLE, d'un ADVANCE, etc ...

Donc, notre choix s'est porté sur le LASER, l'ORIC, ATMOS et HECTOR.

Le LASER est une petite machine dont on connaissait mal les possibilités du fait de sa venue récente sur le marché. Pour nous elle est destinée à remplacer, bien que plus chère, le ZX81. Pour en savoir plus, nous l'avons faite désosser totalement : la ROM à nu. Aussi, avons nous découvert des possibilités cachées permettant le même usage qu'un TRS 80 de Tandy. Son blindage le rend fiable. Ce n'est pas encore ce qui se fait de mieux, mais le prix le rend abordable pour le débutant.

Comme sur le ZX81 il n'y a pas de port entrée/sortie et il faudra bricoler. L'absence de prise Péritel nécessite également la création d'une interface spéciale.



ORIC-1 est un appareil très utilisé par les amateurs, cela malgré ses défauts.

ATMOS, raccordé par Péritel pose moins de problèmes. Le problème est de tomber sur une machine en parfait état de marche. Le brouillage en réception est plus important que sur le LASER, mais peut être extrêmement réduit avec quelques manipulations. Ses possibilités sont grandes mais le prix de revient de l'ensemble est déjà élevé pour un débutant.

Pourquoi le matériel HECTOR dans notre choix ? Sans faire du cocorico, sa fabrication est entièrement française et une équipe est disponible pour les renseignements techniques. Les ports entrées/sorties étant incorporés, il n'y a pas d'interface à faire. La prise Péritel est incorporée et le lecteur de cassette aussi, d'où économie d'un magnétophone. L'intérêt de cet appareil est évident, on peut passer d'un ordinateur type famille à un modèle très sophistiqué sans avoir à racheter à chaque fois un ordinateur. Cette opération peut se faire au fur et à mesure des connaissances. HECTOR traîne derrière lui une «gamelle», l'ancien VICTOR LAMBDA dont il ne reste pratiquement rien dans les nouvelles unités.



Bien-sûr, il reste d'autres machines. Il s'agit de faire un choix et ce n'est pas toujours facile.

Nous n'avons pas parlé de la série THOMSON parce qu'elle est en pleine évolution, et la nouvelle série n'a pas été testée. A titre d'exemple, Alice est nettement insuffisant pour faire quelque chose de fiable.

Bien-sûr, si votre budget vous le permet, vous pouvez passer sur des machines dont le prix est supérieur à 10 000 Francs. Les résultats et les possibilités n'en seront que meilleurs, le prix aussi.

Dès le mois de juin nous relancerons un concours informatique pour les vacances. Premier prix : 10 000 F.

micro TELEX

PARIS

Sybex organise à Paris du 22 au 26 mai l'exposition MICRO EXPO. 200 exposants présenteront leurs produits sur 4 000 m². Venez nous voir, nous y serons.

U.S.A.

International Summer Consumer Electronics Show 1984 à Chicago du 3 au 6 juin. Cette manifestation de 1 300 exposants est l'occasion unique de découvrir en avant première les nouveautés électroniques et informatiques qui marqueront le second semestre de 1984.

GRANDE-BRETAGNE

Northern Computers propose une unité de disquettes en format 3 pouces pour le BBC modèle B. Cette unité, appelée Micro-Pulse, utilise des disquettes double face d'une capacité de 100 K-octets, montées dans une enveloppe rigide.

U.S.A.

La guerre des micro-disquettes continue. Le format de 3 pouces et demi bénéficie déjà de la faveur de plusieurs manufacturiers japonais. Par contre, DYSAN, créateur de la norme 5 1/4 pouces, persiste à vouloir croire au succès du 3 1/4 pouces. Il est probable que la guerre des micro disquettes cessera lorsque IBM, créateur du système 3,9 pouces, aujourd'hui obsolète, aura fait son choix.

FRANCE

TF1 a choisi le nouveau micro-ordinateur de THOMSON comme cheval de bataille pour sa nouvelle série télévisée TIFFY. Cette série de 13 émissions aura pour but de faire connaître la micro-informatique au grand public.

U.S.A.

Apple chasse les copieurs dans le monde entier. Après une enquête fédérale qui a duré 6 mois, Apple a remporté une victoire sur Franklin et a obtenu la saisie de 400 copies d'Apple en Californie. Une campagne est maintenant menée contre dix sociétés à TAIWAN et 30 dans le monde entier afin de faire cesser la copie illégale des micro-ordinateurs Apple.

JAPON

HITACHI commercialise au Japon deux nouveaux micro-ordinateurs 8 bits tournant à une fréquence horloge de 2 MHz. Le modèle 10 est destiné aux hobbyistes et le modèle 20 disposera d'un traitement de texte intégré. Les deux appareils disposent de 106 K-octets en RAM.

CANADA

A l'occasion du 450^e anniversaire du 1^{er} voyage de Jacques CARTIER au CANADA, une exposition des techniques avancées canadiennes se tiendra du 10 au 20 mai au pied de la Tour Eiffel. On pourra y voir le bras manipulateur de la navette spatiale, un robot intelligent et de nombreuses réalisations informatiques.

TREMBLAY

L'association Microtel-Ademir-Tremblay organise une manifestation dédiée à l'informatique et à la télématique destinée au grand public le week-end des 20 et 21 octobre 1984 à l'Hôtel de Ville de Tremblay-les-Gonesses. Le thème de ce forum sera l'informatique : de l'initiation à la formation professionnelle.

METZ

L'association des élèves de l'École Nationale des Ingénieurs de Metz organise les 6 et 7 juin les journées

internationales de la conception assistée par mini et micro-ordinateur. Cette manifestation qui se déroulera dans les locaux de l'école sera patronnée par l'Agence de l'Informatique, l'Association pour la Promotion de l'Informatique dans les Activités Lorraines et parrainée par MICADO (Mission pour la Conception Assistée par Ordinateur). Les constructeurs présenteront leurs gammes de produits et de logiciels adaptés aux PMI-PME dans les domaines de l'architecture, de la mécanique, de l'électronique, etc...

GRANDE-BRETAGNE

G4BMK commercialise en Grande-Bretagne des logiciels de morse et RTTY pour le Dragon 32 et le Commodore 64. Ces logiciels sont disponibles en cassettes, en cartouches et sur disquettes. Contacter :

G4BMK/J, KERRY
22, Grosvenor Road
SEAFORD, SUSSEX, BN25 2BS
ENGLAND

SUISSE

La société SIDEG qui a été parmi les précurseurs de la distribution de logiciels à PARIS, ouvre un point de vente au 32, rue de Zürich à GENEVE. Les utilisateurs d'IBM, d'APPLE et du COMMODORE y trouveront tout ce dont leur machine a besoin.

PARIS

VTR produit une cartouche d'extension du Basic pour ZX81. Cette cartouche d'une capacité de 4 K-octets en EPROM propose une trentaine d'ordres supplémentaires pour la gestion d'écran et l'édition de programmes. Un jeu de caractères minuscules accentués est incorporé, de même que de nouvelles fonctions graphiques et sonores.

RENNES

Les 25 et 26 mai 1984, à Rennes, l'Association Newcelte organise, en liaison avec la Maison de Quartier de Maurepas, deux journées d'information sur le thème "Informatique et vie quotidienne". Au cours de ces deux journées, on pourra voir une exposition de micro-ordinateurs en fonctionnement, des démonstrations de logiciels courants, différents domaines d'application et des animateurs seront à la disposition du public pour le conseiller et l'initier à la manipulation des micro-ordinateurs.

Le vendredi 25 à 21h, projection d'un film suivi d'un débat avec des informaticiens, des utilisateurs, des enseignants ainsi que des membres de la commission télématique de l'OSCR.

25 et 26 mai — 32 rue de la Marboudais à RENNES.

TOULON

La société TRAN propose son lecteur de micro-disquettes 3,5 pouces JASMIN pour ORIC 1 et ATMOS. Le DOS évolué dispose d'une trentaine de

programmes utilitaires permettant d'exploiter au mieux les possibilités du système. Documentation complémentaire au (94) 21 .19 .68.

DRANCY

L'association Alif Micro-Club organise des cours de micro-informatique sur matériel LASER, DAI, SIRIUS. Le club fonctionne du lundi au vendredi de 19h à 21h au 54 Avenue Henri Barbusse à DRANCY. Un groupe travaille actuellement à la composition musicale assistée par ordinateur.

STRASBOURG

Le département d'éducation permanente de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg organise les 13, 14, 15, 18, 19, 20 et 21 juin 1984 un stage de haut niveau sur les microprocesseurs à 16 bits. Construit sur un cas concret de représentation graphique 3D, ce stage permet à des ingénieurs et techniciens d'apprendre l'assembleur 86 et 87, de résoudre des problèmes de communication et d'améliorer les performances de leur micro-

ordinateur. Pour tout renseignement téléphoner au (88) 61 .30 .69.

JAPON

La filiale japonaise de Microsoft vient de terminer la mise au point de MSXDOS qui apportera à toutes les machines utilisant le standard MSX une compatibilité au niveau des disques avec les systèmes d'exploitation MSDOS et CP/M80.

JAPON

Sony et Apple viennent de signer un accord de coopération visant à mettre en commun leurs moyens de recherche dans le domaine du disque dur. Sony fournit déjà les micro-drives qui équipent LISA et Mac Intosh.

U.S.A.

Baisse des prix sur les EPROM. Intel Corp. annonce une baisse importante sur la 27256. D'ici la fin de l'année elles coûteront 210 F pièce en grande quantité au lieu de 800 F au début de l'année.

FAC-SIMILÉ

L'article de R. BERTOLERO et de Loïc KUHLMANN présentant la réalisation mécanique d'un fac-similé, paru dans **MEGAHERTZ** N° 7, a provoqué une avalanche de courrier, tant chez les auteurs qu'à la rédaction du journal. Cet article n'avait pour ambition que d'aider ceux que la mécanique rebute à construire le dispositif d'impression avec des moyens simples. Les lecteurs intéressés par la réalisation du système complet trouveront toutes les informations nécessaires dans l'ouvrage de Loïc KUHLMANN, "La réception des satellites météo".

Pierre HERBET (et non HERBERT), F8BO, nous signale que l'indicatif spécial mentionné page 8, **MEGAHERTZ** N° 17, n'a pas été obtenu pour lui-même mais pour la section du Calvados sur son intervention. De plus, dans son projet présenté page 14 il faut lire tableau 1 pour la Corse au lieu de pour la France.

Impédance en résonance

Une petite erreur d'impression s'est glissée à la fin de la ligne 40 du listing publié dans **MEGAHERTZ** N° 17 page 73. Il faut lire :
IF K = 3 then gosub 90 au lieu de :
IF K = 3 else gosub 90.

HAM INTERNATIONAL

Une erreur dans le choix des films nous a fait paraître en quatrième de couverture du numéro 17 une publicité de Ham International présentant deux produits qui ne sont plus disponibles. Il s'agit des scanners Handic modèles 0012 S et 0016.



théoric

LA REVUE DES PASSIONNES D'ORIC

Une publication bimestrielle pleine d'idées neuves,
de réalisations électroniques, de programmes et d'astuces pour votre ordinateur.

Prix de vente : 20 Francs.

Club informatique

MEGABYTE

Ce club est ouvert à tous les abonnés de MEGAHERTZ qui le souhaitent. Il est destiné à assurer une liaison entre les utilisateurs des micro-ordinateurs suivants : TRS 80 - APPLE II - ORIC 1 - LASER 200 - PHC 25 SANYO - SINCLAIR - AVT2. La liste n'est pas limitative.

Lors de votre adhésion (gratuite) vous recevrez une carte de membre. Elle vous donnera l'occasion d'obtenir les matériels avec une remise. Veuillez nous consulter avant tout achat. De plus, vous aurez accès à notre documentation et un technicien pourra vous conseiller dans l'utilisation de votre machine.

Je suis abonné à MEGAHERTZ et je désire devenir membre du Club MEGABYTE.

NOM : PRÉNOM :

RUE :

CODE POSTAL : VILLE :

PAYS :

Je possède un micro-ordinateur :

MARQUE : TYPE :

TAILLE MÉMOIRE ROM : RAM :

et les périphériques suivants :

J'ai réalisé les extensions suivantes :

Je programme en BASIC ASSEMBLEUR AUTRE LANGAGE.

J'ai écrit les programmes suivants :



CLASSEMENT

DU CONCOURS INFORMATIQUE

Voici les résultats de notre concours informatique.

La variété et et la qualité des logiciels reçus ont rendu le travail du jury plus difficile et plus long que prévu, surtout pour le classement des premiers. Enfin, voilà qui est fait.

Chacun des participants recevra un lot et nous espérons que vous serez encore plus nombreux à participer à notre prochain concours dont le règlement vous sera présenté dans notre prochain numéro.

PRIX	PROGRAMME	ORDINATEUR	LAURÉAT	INDICATIF	IL GAGNE !
1	SSTV et Morse sur ATOM	ATOM	Jean-Marc DELPRAT	F1GQS	AVT-2
2	Extensions sur ZX81	ZX81	Michel BROCHAND	F6BFX	HECTOR
3	Synthèse de la parole	ZX81, VIC20	Club SIGMA (Belgique)		Imprimante ALPHA 80
4	Poursuite de Satellites OM	ZX81	A. MOLINIER	F6BYI	LASER 200
5	FICAMAT	APPLE II	François GUILLET		10 livres SORACOM au choix
6	Abaque de SMITH	SPECTRUM	Bernard DESPERRIER		5 livres SORACOM au choix
7	Carnet de Trafic	APPLE II	A. THOMAS	F1BHK	1 abonnement à MHZ
8	Convertisseur série-parallèle		Philippe FRILLEY		1 livre au choix dans la collection SORACOM
9	Calcul de Parabole	TRS 80	Jean-Pierre KAEUFFER	F1AHO	idem
10	Fichier SWL	ZX81	Henri DESMONTILS		idem
11	Apprentissage du morse	PC 1500	Bernard BONNIN		idem
12	Interface télétype		Jean-Luc SCHOULLER	F1ESN	idem
13	Apprentissage du morse	SPECTRUM	Dominique JOUNIOT		idem
14	Calcul d'antenne YAGI		Gilles PLATRET	F1EFX	idem
15	Ros,Tos, Smith et les autres	BASIC	Gérard LAGIER	F6EJH	idem
16	Apprentissage Morse	Micral R2E	Edouard GANZ		idem
17	Apprentissage Morse	VIC20	Michel FEILLET		idem
18	Apprentissage Morse	TI99-4	Patrice PELLOUX		idem
19	Programmes divers	ZX81	Gilles CHOPARD et P. MOUGIN		idem
20	Conversion horaire	ZX81	T. VANBAELINGHEM		idem
21	Navigation Astro	PC1211	Francis KRUCH		idem

BOBINES A SPIRES JOINTIVES SUR ORIC 1

ANDRÉ DUMAS

L'utilisation des formules classiques pour calculer une self peut s'avérer fastidieuse, vu le nombre de variables qui interviennent. Nous proposons un programme qui trace la courbe L (N) (inductance en fonction du nombre de spires) une fois que nous nous sommes fixés le diamètre du fil utilisé (DF) et le diamètre du mandrin sur lequel est bobiné le fil (DM).

Nous nous sommes limités au cas des bobines à spires jointives, donc la longueur du bobinage est égal à N. DF.

Les axes sont gradués en valeur de L et N. La courbe est cadrée automatiquement. Un curseur, mobile au moyen des flèches de déplacement, permet de repérer un point précis de la courbe. Ses coordonnées sont affichées après action sur "CR" dans un bandeau rouge en haut de l'écran.

Remarques sur le programme

- Lignes 30 à 160 : définition du caractère "Mu" de "MICRO-HENRY" et du curseur à la place de "y" et de "k" (voir "READY" après le chargement du programme).

Les caractères sont définis par une matrice 8 x 8, donc sur 8 octets. En fait, seuls les 6 octets de poids faible interviennent. Un "1" correspondant à un pixel allumé.

Les nouveaux caractères sont accessibles par le code ASCII ou par le symbole du caractère qu'ils remplacent.

Le fait que les caractères soient en RAM permet toutes les fantaisies dans la limite de notre imagination (pas de problèmes) et de la définition de 6 x 8, ce qui autorise quand-même les effets les plus variés.

- Ligne 234 : calcul du facteur d'échelle.

- Lignes 300 et suivantes : pour grader les axes il nous faut créer des chaînes numériques à partir de la valeur que l'on veut afficher à l'aide de l'ordre "STR\$". Ici apparaît un problème car toute chaîne numérique positive commence par un caractère "STX" (start of text) dont le code ASCII est "2". Ce caractère

n'apparaît pas devant une chaîne numérique négative ni devant une chaîne de caractères.

Ici, ce "2" est particulièrement gênant car l'ordre "CHAR" utilisé pour écrire en "HIRES" n'admet que les codes ASCII supérieurs à 32. Cela nous oblige à commencer le comptage à partir de "2" (ligne 346) pour ne pas prendre en compte le premier caractère.

- Lignes 520 et suivantes : en 520 on augmente la cadence de répétition des touches pour pouvoir déplacer le curseur (relativement) rapidement. La cadence d'origine est rétablie en 600.

L'ordre CHAR X,0,0 permet d'effacer le curseur et on comptabilise le nombre de déplacements élémentaires par incrémentation ou décrémentation de DH et DV de manière à savoir à tout moment où il se trouve, ce qui permet en 540 de pouvoir afficher le nombre de spires correspondant au point repéré sur la courbe. L'ordre FILL A,B,X sert à créer le bandeau. La commande B n'intervient pas avec les couleurs de fond d'où la limitation du bandeau par un deuxième ordre FILL. Il convient de prendre B = 1 si nous voulons écrire sur une largeur maximale du bandeau.

Il est possible de connaître la longueur de fil utile : Ligne 837. Celle-ci reste affichée grâce à "WAIT". Nous nous sommes limités à 100 spires maximum. Ce nombre peut être modifié ligne 227.

Il faut rester en-dessous de 200 spires maximum, ou bien prendre les dispositions pour n'afficher que 200 points au total (est-ce utile ?).

Conclusion

Outre son aspect utilitaire, ce programme met en évidence les possibilités graphiques de l'ORIC (qui sont très correctes). Il nous permet aussi de manipuler les chaînes de caractères et de voir qu'elles ont une utilité bien réelle.

Annexe

Bobine à spires jointives

$$L (\mu H) = kN^2$$

$$K = \frac{0.1(DM)^2}{4DM + 11L}$$

N : nombre de spires

L : en microHenry

DM : diamètre du mandrin en cm

DF : diamètre du fil en cm

L : longueur du bobinage en cm

Bobine à spires jointives $L = N \cdot DF$

BOBINAGES

```
5 TEXT
10 PAPER0:INK3:PRINT:PRINT
15 PRINT:PRINT
16 PRINTCHR$(17)
20 PRINTCHR$(12):PRINTCHR$(4):CHR$(27):"N
BOBINAGES":PRINTCHR$(4)
22 PLOT10,10,"A DUMAS 1984"
23 PLOT1,15,"bobinages 1 couche a spires jointives"
25 PLOT20,20,"PRESSER UNE TOUCHE":GETY$
30 REM*****
40 REM DEFINITION DE MU ASC121
45 REM*****
50 FORI=0TO7
60 READX
70 POKE(47048+I),X
80 NEXTI
85 REM*****
90 REM DEFINITION DU CURSEUR ASC107
95 REM*****
100 FORI=0TO7
110 READX
```

```

120 POKE(46936+I),X
130 NEXTI
140 DATA0,0,34,34,62,32,32,0,
150 DATA63,32,40,36,34,33,0,0
160 REM*****
161 PRINT
162 PRINT
194 CLS
195 DIML1(100):DIML2(100)
196 CLS
197 REM*****
198 REM VALEUR DE L A N VARIABLE
199 REM*****
200 INPUT"DIAMETRE DU FIL (cm)DF=";DF
205 PRINT:PRINT
210 INPUT"DIAMETRE DU MANDRIN (cm)DM=";DM
220 HIRES
225 GOSUB400
226 CRSET0,190,1
227 NM=100:REM nombre max de spires
229 REM*****
230 REM FACTEUR D'ECHELLE
231 REM*****
233 PRINT:PRINT
234 LMX=((NM*DM)^2)*10/(4*DM+11*NM*DF):ECH=LMX/180
235 REM*****
36 REM COURBE L(N)
237 REM*****
240 FORN=1TONM
250 L1(N)=((N*DM)^2)*10/(4*DM+11*NM*DF*1)
251 L1(N)=L1(N)/ECH
260 CURSET2*N+0,190-L1(N),0:DRAW 2,-L1(N)+L1(N-1),1
270 NEXTN
299 REM*****
300 REM INSCRIPTION DES VALEURS
301 REM*****
305 K=INT(220/NM)
310 FORN=0TONMSTEP20
320 F$=STR$(N)
330 CURSETK*N+4,191,3
339 FORI=2TOLEN(F$)
340 C=ASC(MID$(F$,I,1)):CHARC,0,1:CURMOV6,0,3
341 NEXTI
342 IFN=0THENGOSUB880:GOTO360
343 CURSETK*N-2,187,3
344 CHAR124,0,1
345 L2(N)=INT(L1(N)*ECH) (K$=STR$(L2(N)))
346 FORI=2TOLEN(K$)
347 CURSET6*I,185-L1(N),3
348 T=ASC(MID$(K$,I,1)):CHART,0,1
350 NEXTI
351 CURSET0,189-L1(N)-3,3
352 CHAR45,0,1
360 NEXTN
370 GOTO500
397 REM*****
398 REM AFFICHAGE DES AXES
399 REM*****
400 FORI=1TO225
410 CURSETI,189,1
415 NEXTI
416 CURSET225,186,1
418 CHAR62,0,1
419 CURSET225,180,1
420 CHAR78,0,1
421 FORI=1TO189
422 CURSET2,I,1

```

```

423 NEXT I
425 CURSET 0,0,1
426 CHAR 94,0,1
427 CURSET 8,8,1
428 CHAR 76,0,1
430 RETURN
500 REM*****
510 REM GESTION DU CURSEUR
511 REM*****
512 CLS:PRINT"PLACER LE CURSEUR AVEC LES FLECHES ET TAPER CR"
513 DH=0:DV=0
520 DOKE#306,#1000
530 CURSET 200,170,0
540 CHAR 107,0,1
550 GET W$:W=ASC(W$)
560 IF W=8 THEN CHAR 107,0,0:CURMOV -1,0,0:DH=DH-1
570 IF W=9 THEN CHAR 107,0,0:CURMOV 1,0,0:DH=DH+1
580 IF W=10 THEN CHAR 107,0,0:CURMOV 0,1,0:DV=DV+1
590 IF W=11 THEN CHAR 107,0,0:CURMOV 0,-1,0:DV=DV-1
600 IF W=13 THEN DOKE#306,#2710:GOTO 650
610 IF DH>100 OR DH<-199 OR DV>150 OR DV<-160 THEN 513
620 GOTO 500
650 CLS
651 REM*****
652 REM IMPRESSION DU BANDEAU
653 REM*****
654 B=INT((DH+200)/K)
655 O=INT(L1(B)*ECH)
656 M$=STR$(B):N$=STR$(O)
657 T$="N="+M$+"L="+N$+"yH"
660 CURSET 30,10,0
670 FIL 20,1,17
680 CURSET 36+LEN(T$)*7,10,0
685 FILL 20,1,16
690 CURSET 36,15,0
692 T$="N="
695 FOR A=1 TO 2
700 CHARASC(MID$(T$,A,1)),0,1:CURMOV 6,0,0
705 NEXT A
706 T$="L="
707 CURSET 74,15,0
708 FOR A=1 TO 2
709 CHARASC(MID$(T$,A,1)),0,1:CURMOV 6,0,0:NEXT A
710 T$="yH"
711 CURSET 120,15,0
712 FOR A=1 TO 2
713 CHARASC(MID$(T$,A,1)),0,1:CURMOV 6,0,0
714 NEXT A
715 V=1
717 T$=M$:CURSET 48,15,0
718 FOR A=2 TO LEN(M$)
719 CHARASC(MID$(T$,A,1)),0,V:CURMOV 6,0,0:NEXT A
725 T$=N$:CURSET 88,15,0
726 FOR A=2 TO LEN(T$)
727 CHARASC(MID$(T$,A,1)),0,V:CURMOV 6,0,0:NEXT A
800 IF V=0 THEN 500
810 INPUT"VOULEZ VOUS UN AUTRE POINT O/N":U$
820 U=ASC(U$)
830 IF U=79 THEN 850
835 INPUT"VOULEZ VOUS LA LONGUEUR DE FIL O/N":H$
836 H=ASC(H$)
837 IF H=79 THEN PRINT"l=";B*PI*DM/100;"m":WAIT 1000
840 GOTO 196
850 V=0:CURSET 200+DH,170+DV,0:CHAR 107,0,0:GOTO 717
880 CURSET 0,107,3
890 CHAR 124,0,1
900 RETURN

```

LE BUS IEEE 488/1978

ALAIN BARTHEL

Traitement des SRQ

Si le contrôleur est capable d'ordonner les échanges entre les différents équipements, certains équipements peuvent signaler au contrôleur une demande de service ou SRQ (Service Request).

Ainsi, un voltmètre peut signaler une fin de conversion ou un dépassement de gamme, un générateur peut signaler une erreur de programmation.

Cette demande de service peut être émise par un ou plusieurs équipements dotés de cette possibilité. Le contrôleur traite, s'il le désire, cette demande comme une interruption du programme en cours en recherchant son origine puis sa cause. En fonction de ce résultat, le contrôleur pourra prendre une action en

conséquence.

Il existe deux techniques de recherche de SRQ :

- en série ou SERIAL POLL (la plus courante)

Ici le contrôleur interroge les instruments les uns après les autres jusqu'à trouver l'origine du SRQ.

- en parallèle ou PARALLEL POLL (très rare),

Ici le contrôleur interroge simultanément tous les équipements.

Si la recherche sérielle est la plus lente, elle est néanmoins la plus utilisée.

Nous nous bornerons à énoncer le principe de recherche série. Ceci se fait en trois phases.

1 - déclaration et initialisation préalables.

- définition adresse de traitement SRQ,

- effacement de tous les témoins de SRQ du calculateur et des équipements,

- validation du traitement de SRQ par le calculateur et les équipements concernés.

2 - traitement permanent en attente de SRQ.

Il s'agit soit d'une boucle d'attente, soit d'un traitement classique.

3 - traitement du SRQ.

- effacement témoin du calculateur,

- interrogation sérielle hiérarchisée ou non des équipements,

- avec la découverte de l'origine, recherche de la cause du SRQ,

- revalider SRQ du calculateur, - retour au programme principal.

```

1 "6800"
2 * PROGRAMME D'INTERFACE GPIA
3 *   AFFECTION DES REGISTRES DU GPIA
4 GPIA   ORG      5000H   ADRESSE DE BASE DU GPIA
5       RMB      1      INTERRUPT STATUS / INTERRUPT MASK
6       RMB      1      COMMAND STATUS/"
7       RMB      1      ADDRESS STATUS / ADDRESS MODE
8       RMB      1      AUXILIARY COMMAND/AUXILIARY COMMAND
9       RMB      1      ADDRESS SWITCH / ADDRESS
10      RMB      1      SERIAL POLL / SERIAL POLL
11      RMB      1      COMMAND PASS-THRU / PARALLEL POLL
12      RMB      1      DATA IN / DATA OUT

14      ORG      0F800H
15 *   INFORMATIONS A TRANSMETTRE
16 TABLE ASC      "FU2"      FONCTION 2
17      ASC      "FRQ2KHZ"     REGL.FREQUENCE
18      FCB      0DH,0AH      CR/LF

20 *   PROGRAMME PRINCIPAL
21 TALKER LDAA     #80H
22      STAA     GPIA+3      RESET A "1"
23      LDAA     GPIA+4      LIRE ADRESSE EQUIPEMENT
24      ANDA     #1FH      NE GARDER QUE LES BITS D5 A D1
25      STAA     GPIA+4      RANGER DANS REGISTRE D'ADRESSE
26      LDAA     #0
27      STAA     GPIA+3      EFFACER LE BIT RESET
28      STAA     GPIA+0      MASQUER TOUTES LES INTERRUPTIONS
29      STAA     GPIA+2      DEFINIR LE MODE DE TRANSMISSION

```

31 *	DEBUT TRANSFERT		
33 PRET	LDAA	GPIA+2	LIRE L'ETAT DU BUS
34	ANDA	#88H	TEST DU BIT 3(TACS)
35	CMPA	#88H	ET DU BIT 7 (ma)
36	BNE	PRET	SI NON ,ATTENDRE
38 INDEX	LDX	#TABLE	POINTER ZONE A TRANSFERER
39	LDAB	#0BH	NBRE CARACTERES +1 A TRANSFERER
41 BOUCLE	LDAA	0,X	CHARGER CARACTERE A TRANSFERER
42	STAA	GPIA+7	SORTIE DU CARACTERE SUR BUS IEEE
43	INX		POINTER CARACTERE SUIVANT
44 BOUCLE_1	LDAA	GPIA+0	LIRE ETAT DU TRANSFERT
45	CMPA	#50H	SI PAS PRET ,ATTENDRE
46	BNE	BOUCLE_1	
47	DECB		DECREMENTER LE COMPTEUR
48	BNE	BOUCLE	REVENIR SI COMPTEUR # 0
49	LDAA	#20H	CHARGER LE MOT EOI
50	STAA	GPIA+3	L'ENVOYER
51	LDAA	0,X	LIRE LE DERNIER CARACTERE
52	STAA	GPIA+7	TRANSFERER
53 FIN	BRA	FIN	FIN DU PRGM

Circuits d'interface IEEE

Pour simplifier les problèmes d'interface, certains constructeurs ont développé des circuits, spécialisés dans le branchement avec un bus IEEE. On trouve sur le marché les circuits suivants :

MC MOTOROLA TALKER/
LISTENER

8291 et 8292 INTEL CONTROL-
LER/TALKER/LISTENER
96LS488 FAIRCHILD TALKER/
LISTENER
TMS9914 TEXAS CONTROLLER/
TALKER/LISTENER
HEF4738 PHILIPS TALKER/
LISTENER

Tous ne possèdent pas les mêmes

performances et ne requièrent pas le même volume de composants extérieurs. Aussi, pour réaliser une application, il est préférable de se reporter aux notices "constructeur".

Avec une configuration à base de 6800, et interfacée avec un 68448 tel que le préconise le constructeur, voici un exemple d'échanges sur le bus IEEE.

```

1 !      EXEMPLE DE TRAITEMENT SRQ
2 !      SUR LE MULTIMETRE HP 3478
3 !      *****
10 !      STATUS=lecture d'un registre interface HP 85
20 !      SPOLL =lecture serie de l'octet d'etat de l'equipement adresse
30 !
40 ! HP 3478 = ADRESSE 20
50 !
50 CLEAR
70 A=700+20
80 CLEAR A @ WAIT 2000
90 REMOTE A
100 !
110 ON INTR 7 GOSUB 310 ! definition adresse de traitement SRQ
120 STATUS 7,1 ; S ! clear initial du registre CR1 HP85
130 S=SPOLL(A) ! clear initial SRQ 3478
140 IF BIT(S,7) THEN DISP "RETOUR SECTEUR SUR 3478"
150 OUTPUT A ; "KM74" ! positionnement causes SRQ 3478
160 ENABLE INTR 7;8 ! VALIDATION SRQ DU CR1
170 !
175 !
180 !
190 ! *****
200 ! TRAITEMENT PERMANENT
210 ! *****
220 !
230 ! BOUCLE D'ATTENTE

```

```

240 ! OU TRAITEMENT PRINCIPAL
250 !
260 GOTO 220
270 !
280 !
290 !
300 ! *****
310 ! SOUS PROGRAMME DE TRAITEMENT SRQ
320 ! *****
330 !
340 CLEAR
350 !
360 STATUS 7,1 ; S ! lecture et clear témoin HP 85
370 IF BIT(S,3)=0 THEN GOTO 490 ! fin de recherche sur cette interface
380 !
390 S=SPOLL(A) ! lecture et clear octet d'état 3478
400 !
410 ! tests de cause de SRQ
420 IF BIT(S,7) THEN DISP "RETOUR SECTEUR"
430 IF BIT(S,4) THEN DISP "SRQ de face avant"
440 IF BIT(S,3) THEN DISP "ERREUR HARDWARE"
450 IF BIT(S,2) THEN DISP "ERREUR DE SYNTAXE"
460 IF BIT(S,5) THEN DISP "ERREUR DE CALIBRAGE"
470 BEEP @ WAIT 1000
480 !
490 ENABLE INTR 7:B ! revalidation SRQ HP85
500 RETURN

```

A LILLE

BOULANGERIE

BOULANGERIE

MICROINFORMATIQUE **F1H0J**

SAISONNIER

INFORMATIQUE

GAMMES COMMODORE

ET THOMSON

VENTE PAR CORRESPONDANCE

TERACOM

12, rue de la Piquerie

59800 LILLE

(20) 54.83.09.

A LA PORTÉE DE TOUS !!

NOUVEAU

LICENCE RADIOAMATEUR

Conforme aux nouvelles instructions des P.T.T.

POUR PREPARER
TRANQUILLEMENT CHEZ VOUS
VOS EXAMENS P.T.T. ET DEVENIR
UN VRAI RADIO-AMATEUR,
VOICI ENFIN UNE METHODE ATTRAYANTE !!

✂

BON POUR DOCUMENTATION ET PROGRAMME
COMPLET DU COURS ; (ci-joint 3 timbres)

Nom

Adresse

Ville

Code postal Age

P. GEORGES (F1HSB) B.P. 163 - 21005 DIJON CEDEX

PROGRAMME ANNUAIRE

JEAN YVON PERSON

MICRO : NEWBRAIN
IMPRIMANTE : TANDY 4 couleurs

Ce programme a pour but de créer ou de modifier un fichier sur cassette, ainsi que l'imprimer entièrement ou en partie, de façon à obtenir un annuaire téléphonique classé par ordre alphabétique.

La particularité de ce programme est d'être écrit en BASICODE. La majeure partie du programme n'utilise que des instructions simples connues sur tous les micro-ordinateurs.

ANNUAIRE propose tout d'abord un menu, l'opérateur a le choix entre sept possibilités :

- insérer/modifier un nom, qui fait la création ou la mise à jour du fichier
- listing écran : affiche tous les noms et les numéros de téléphone sur l'écran
- listing imprimante : imprime page par page l'annuaire
- enregistrement : enregistrement du fichier sur cassette
- lecture annuaire : lecture du fichier sur une cassette
- fin.

Quand on est dans le mode insertion ou suppression, le programme reste

toujours dans ce mode, la seule façon d'en sortir est de faire un retour chariot ou (Newline) après la question NOM :

Le mode insertion/modification

pose les questions :

NOM :

PRÉNOM :

Si le nom et le prénom sont déjà connus dans le fichier, on passe en modification, sinon on reste en insertion et le programme pose la question : N° de TELEPH :

Le programme boucle sur N° de TELEPH tant qu'il y a des numéros de téléphone à rentrer. Quand c'est terminé il faut répondre par retour-chariot à la question N° de TELEPH : Quand on passe en modification, les numéros de téléphone sont proposés un par un pour modification tant qu'il y en a. Quand il n'y en a plus, la question N° de TELEPH est posée au cas où l'on voudrait en ajouter un.

Le mode suppression pose les questions :

NOM :

PRÉNOM :

Si le nom et le prénom sont trouvés dans le fichier, les numéros de télé-

phone sont affichés et la suppression du nom n'est véritablement faite que si l'on répond "O" (oui) à la question "NOM A SUPPRIMER (O/N)" qui clignote au bas de l'écran.

Si le nom et le prénom ne sont pas trouvés, les noms et prénoms immédiatement supérieurs et inférieurs sont affichées pendant quelques secondes.

Le listing écran affiche sur l'écran tous les noms et prénoms et numéros de téléphone. En frappant n'importe quel caractère au clavier on arrête l'édition. Pour la reprendre, il faut refrapper un caractère. Le retour se fait automatiquement au menu.

Listing imprimante

Il y a le choix entre éditer l'ensemble ou lettre par lettre. Si on a modifié un seul nom, il suffit d'éditer l'initiale de ce nom.

Enregistrement

L'enregistrement du fichier de données est fait sur cassette.

Lecture annuelle

De la même façon, la lecture d'un fichier de données se fait sur cassette.

Ligne 20	: Peut être utilisée pour des initialisations sur d'autres ordinateurs (réservation de place par exemple)	1000	: la variable A est mise à 10000, n'est pas utilisée sur NEWBRAIN, A donne le nombre d'octets à réserver si besoin est	Nom et du Prénom
100	: S/P effaçage de l'écran	1005-1050	: initialisation et ouverture des périphériques	15120-15170 : S/P recherche du Nom et du Prénom dans le fichier IC = -1 nom inconnu IC = N° du nom connu
110	: S/P positionnement du curseur à HO en horizontal et VE en vertical	1140-1326	: affichage MENU	15180-15210 : S/P suppression des espaces inutiles
200-201	: S/P acquisition d'un caractère au clavier, le caractère frappé se trouve dans IN\$, si aucun caractère n'est frappé, IN\$ est mille, le retour est immédiat	1330-1380	: acquisition du choix et branchement aux sous/programmes	15220-15260 : acquisition des numéros de téléphone
210	: S/P acquisition d'un caractère au clavier avec attente	2000-2260	: INSERTION Modification	15270-15360 : S/P insertion d'un nom dans le fichier
360	: S/P passage à la ligne sur l'imprimante	3000-3200	: suppression d'un nom	15370-15400 : S/P affichage des numéros de téléphone
		4000-4110	: listing ECRAN	15400-15480 : S/P fait clignoter le message M\$ en bas de l'écran
		6000-6200	: listing imprimante	15490-15540 : S/P acquisition NOM PRENOM et recherche dans le fichier
		7000-7130	: enregistrement	15550-15590 : S/P affichage de M\$
		8000-8120	: lecture	
		15000-15020	: S/P affichage de NOM et PRENOM :	
		15040-15100	: S/P acquisition du	

15600-15630	: S/P sauvegarde des variables HO et VE pour utilisation ultérieure	20000-20010	: S/P ouverture des périphériques, clavier et imprimante	20900	: S/P écriture M\$ sur imprimante sans retour chariot
15700-15720	: S/P délai	20100	: S/P ouverture du fichier "NUM TELEPHONE" en écriture sur cassette	20910	: S/P écriture M\$ sur imprimante avec retour chariot
15800-15880	: S/P impression d'une page sur imprimante	20200	: S/P écriture de NN sur cassette	21000	: S/P écriture M sur imprimante sans retour chariot
15890-16020	: S/P tracé des contours de la page	20300	: S/P écriture de Nom, prénom et numéro de téléphone sur cassette	25010	: données, nombre maximum de noms possibles
16030-16110	: S/P tracé de l'index en gras (9 impressions décalées)	20400	: S/P fermeture fichier cassette	25030	: données des contours de la page (480 pas sur 750 pas)
16120-16180	: S/P tracé des trous pour guide de perforation	20500	: S/P ouverture du fichier "NUM TELEPHONE" en lecture sur cassette	25050	: emplacement des trous en nombre de pas par rapport au coin supérieur gauche de la page
16190-16350	: S/P impression d'un nom, prénom et numéro de téléphone	20600	: S/P lecture de NN sur cassette		
16360-16380	: S/P impression des numéros de télé-	20700	: S/P lecture nom, pré-		

```

10 GOTO 1000
20 GOTO 1010
100 PUT 31:RETURN
110 PUT 22,HO,VE:RETURN
200 GET #6,IN$:IF IN$=CHR$(0)THEN IN$=""
:RETURN
201 RETURN
210 GET #5,IN$:RETURN
300 PRINT#8:RETURN
1000 A=10000:GOTO 20
1005 REM-----INITIALISATIONS-----
1010 READ MA,NN:DIM T(11)
1020 GOSUB 20000:REM ouverture des perip
heriques
1040 LET RC$=CHR$(13):LET NU$=CHR$(0)
1050 FOR I=0 TO 11:READ T(I):NEXT I
1140 REM -----MENU-----
1150 LET TI$="-----"
-----":DIM AN$(MA,TL)
1160 GOSUB 100:PRINT TI$
1170 PRINT " ANNUAIRE TELEPHONIQUE"
1180 PRINT TI$
1190 LET HO=11:LET VE=8:GOSUB 110
1200 PRINT "1 -->INSERER / MODIFIER UN N
OM"
1210 LET VE=10:GOSUB 110
1220 PRINT "2 -->SUPPRIMER UN NOM"
1230 LET VE=12:GOSUB 110
1260
1260 PRINT "3 -->LISTING ECRAN"
1270 LET VE=14:GOSUB 110
1280 PRINT "4 -->LISTING IMPRIMANTE"
1290 LET VE=16:GOSUB 110
1300 PRINT "5 -->ENREGISTREMENT"
1310 LET VE=18:GOSUB 110
1320 PRINT "6 -->LECTURE ANNUAIRE"
1322 LET VE=20:GOSUB 110
1326 PRINT "7 -->FIN"

```

```

1330 LET HO=20:LET VE=23:GOSUB 110
1340 LET M$="VOTRE CHOIX"
1350 GOSUB 15420
1360 IF IN$<"1" OR IN$>"7" GOTO 1330
1370 ON VAL(IN$) GOSUB 2030,3030,4030,60
30,7030,8030,1390
1380 GOTO 1160
1390 STOP
2000 REM-----
2010 REM INSERER / MODIFIER UN NOM
2020 REM-----
2030 GOSUB 100
2040 PRINT TI$
2050 PRINT " INSERER /MODIFIER
UN NOM"
2060 PRINT TI$
2070 GOSUB 15500:REM RECHERCHE NOM
2090 IF IC=-2 THEN RETURN
2100 IF IC>=0 THEN GOTO 2150
2120 GOSUB 15230:REM acquisition des num
eros de telephone
2130 GOSUB 15280:REM insertion du nom
2140 GOTO 2030
2150 LET HO=0:LET VE=9:GOSUB 110:LET I=2
:LET TE$="":REM NOM CONNU
2160 IF I>LEN(AN$(IC,TL)) THEN GOSUB 152
40:LET AN$(IC,TL)=TE$:GOTO 2030
2180 LET I1=I-1:GOSUB 15380:REM AFFICHAG
E DES NOS
2190 LET M$="OK ? (O/N)":GOSUB 15420:REM
FAIT CLIGNOTER OK? O/N
2210 IF IN$="O" OR IN$="o" THEN LET TE$=
TE$+MID$(AN$(IC,TL),I1,I1-1):LET VE=VE
+1:GOTO 2160
2220 GOSUB 110
2230 PRINT " NO TELEPH...";
2240 INPUT X$:IF X$="" THEN GOTO 2160
2250 LET TE$=TE$+NU$+X$:LET VE=VE+1
2260 GOTO 2160

```

```

3000 REM-----
3010 REM  SUPPRESSION D'UN NOM
3020 REM-----
3030 GOSUB 100:PRINT TI$
3040 PRINT "      SUPPRESSION D'UN NOM"
3050 PRINT TI$
3060 GOSUB 15500:REM RECHERCHE NOM
3070 IF IC=-2 RETURN
3080 IF IC=-1 THEN GOTO 3160
3090 PRINT:NI=IC:GOSUB 16360
3100 LET M$="NOM A SUPPRIMER (O/N)":GOSU
B 15420
3110 IF IN$<>"O" AND IN$<>"o" THEN GOTO
3030
3120 FOR I=IC TO NN-1
3130 LET AN$(I,NM)=AN$(I+1,NM)
3140 LET AN$(I,TL)=AN$(I+1,TL)
3150 NEXT I:LET NN=NN-1:GOTO 3030
3160 LET HO=0:LET VE=10:GOSUB 110
3170 PRINT "NOMS VOISINS":PRINT
3180 IF I>0 THEN PRINT AN$(I-1,NM):PRINT
3190 IF I<NN THEN PRINT AN$(I,NM)
3200 FOR I=1 TO 1000:NEXTI:GOTO 3030
4000 REM-----
4010 REM  LISTING ECRAN
4020 REM-----
4030 GOSUB 100:PRINT TI$
4040 PRINT "      LISTING ECRAN"
4050 PRINT TI$:PRINT:PRINT:PRINT "SI VOU
S VOULEZ ARRETER LE DEFILEMENT ":PRINT "
TAPER SUR N'IMPORTE QUELLE TOUCHE":LET D
E=1000:GOSUB 15710:GOSUB 100
4060 FOR NI=0 TO NN-1
4070 PRINT AN$(NI,NM)
4080 GOSUB 16360
4095 PRINT:PRINT:GOSUB 200
4100 IF IN$<>" " THEN GOSUB 210
4110 NEXT NI:M$="TAPER 1 TOUCHE":GOSUB 1
5420:RETURN
6000 REM-----
6010 REM  LISTING IMPRIMANTE
6020 REM-----
6030 GOSUB 100
6040 PRINT TI$
6050 PRINT "      LISTING IMPRIMANTE"
6060 PRINT TI$
6070 PRINT:PRINT:PRINT
6080 PRINT "DONNEZ LA LETTRE QUE VOUS"
6090 PRINT
6100 PRINT "DESIRER EDITER OU "/" ""
6110 PRINT
6120 PRINT "POUR L'ENSEMBLE"
6130 LET M$="QUELLE LETTRE ?"
6140 GOSUB 15420
6150 IF IN$="/" THEN GOTO 6200
6160 LET IN$=CHR$(ASC(IN$)+32*(IN$>"2"))
6170 IF IN$<"A" OR IN$>"Z" THEN GOTO 613
0

```

```

6180 GOSUB 15810 :RETURN
6200 FOR IN=65 TO 90:IN$=CHR$(IN):GOSUB
15810:NEXT IN:RETURN
7000 REM-----
7010 REM  ENREGISTREMENT
7020 REM-----
7030 GOSUB 100
7040 PRINT TI$
7050 PRINT "      ECRITURE DE L'ANNUAIRE"
7060 PRINT TI$
7070 PRINT:PRINT:PRINT "METTRE LA CASSET
TE DE DONNEES":PRINT:PRINT "EN POSITION
D'ENREGISTREMENT"
7080 LET M$="PRET (O/N)":GOSUB 15420:IF
IN$<>"O" AND IN$<>"o" THEN RETURN
7090 GOSUB 20100:REM OUVERTURE FICHER
7100 GOSUB 20200:REM ENREG.NOMBRE NOMS
7110 FORI=0 TO NN-1:GOSUB 20300:NEXT I
7120 GOSUB 20400:REM CLOSE#1
7130 RETURN
8000 REM-----
8010 REM  LECTURE DE L'ANNUAIRE
8020 REM-----
8030 GOSUB 100
8040 PRINT TI$
8050 PRINT "      LECTURE DE L'ANNUAIRE"
8060 PRINT TI$
8070 PRINT:PRINT:PRINT "METTRE LA CASSET
TE DE DONNEES":PRINT:PRINT "EN POSITION
LECTURE"
8080 LET M$="PRET (O/N)":GOSUB 15420:IF
IN$<>"O" AND IN$<>"o" THEN RETURN
8090 GOSUB 100:GOSUB 20500:REM OUVERTURE
FICHER
8100 GOSUB 20600:REM LECTURE NN
8110 FOR I=0 TO NN-1:GOSUB 20700:NEXTI
8120 GOSUB 20400:RETURN
15000 REM----S/P AFFICHAGE NOM ET PRENO
M
15010 LET HO=5:LET VE=5:GOSUB 110:PRINT
"NM.....:"
15020 LET VE=7:GOSUB 110:PRINT "PRENOM.
:":RETURN
15030 REM
15040 REM----S/P ACQUISITION DU NOM
15050 LET HO=14:LET VE=5:GOSUB 110
15060 INPUT NM$:IF NM$="" THEN RETURN
15070 LET X$=NM$:GOSUB 15200:LET NM$=X$:
REM suppression des espaces inutiles
15080 LET VE=7:GOSUB 110
15090 INPUT PM$:NM$=NM$+" "+PM$
15100 RETURN
15120 FOR I=0 TO NN-1
15130 IF AN$(I,NM)>=NM$ THEN GOTO 15160
15140 NEXT I
15150 LET IC=-1:LET I=I-1:RETURN
15160 IF AN$(I,NM)=NM$ THEN LET IC=I:RET
URN

```

```

15170 LET IC=-1:RETURN
15180 REM suppression des espaces inutil
es
15200 IF RIGHT$(X$,1)<>" " THEN RETURN
15210 LET X$=LEFT$(X$,LEN(X$)-1):GOTO 15
200
15220 REM---s/p acquisition des nos de t
elephone
15230 LET TE$="":LET HO=0:LET UE=9
15240 GOSUB 110:PRINT " NO TELEPH..";
15250 INPUT X$:IF X$="" THEN RETURN
15260 LET TE$=TE$+NU$+X$:LET UE=UE+1:GOT
O 15240
15270 REM--S/P insertion du nom
15280 IF NN=0 THEN LET I=0:GOTO 15350
15290 FOR I=0 TO NN:IF AN$(I,NM)>NM$ THE
N GOTO 15310
15300 NEXT I:LET I=I-1:GOTO 15350
15310 FOR II=NN TO I+1 STEP -1
15320 LET AN$(II,NM)=AN$(II-1,NM)
15330 LET AN$(II,TL)=AN$(II-1,TL)
15340 NEXT II
15350 LET AN$(I,NM)=NM$:LET AN$(I,TL)=TE
$
15360 LET NN=NN+1:RETURN
15370 REM---S/P AFFICHAGE DES NOS DE TEL
EPHONE
15380 GOSUB 110:PRINT " NO TELEPH.. ";
15390 LET X$=MID$(AN$(IC,TL),I,1):IF X$<
>NU$ AND X$<>" " THEN PRINT X$;LET I=I+1
:GOTO 15390
15400 LET I=I+1:RETURN
15410 REM---S/P FAIT CLIGNOTER M$
15420 GOSUB 15610
15440 GOSUB 110:PRINT M$;
15450 GOSUB 110:PRINT "
";
15460 GOSUB 200
15470 IF IN$="" GOTO 15440
15480 LET HO=XX:LET UE=YY:RETURN
15490 REM---S/P RECHERCHE NOM
15500 GOSUB 15010 :REM AFFICHER NOM ET P
RENOM
15510 GOSUB 15050:REM acquisition du nom
et du prenom
15520 IF NM$="" THEN LET IC=-2:RETURN
15530 IF NN=0 THEN M$="FICHER VIDE":GOS
UB 15560:LET IC=-3:RETURN
15540 GOSUB 15120:RETURN:REM recherche d
u nom
15550 REM---S/P AFFICHAGE M$
15560 GOSUB 15610
15570 GOSUB 110:PRINT M$
15580 LET DE=1000:GOSUB 15710
15590 GOSUB 110:PRINT "
":RETURN
15600 REM---S/P SAUVEGARDE HO ET UE
15610 LET XX=HO:LET YY=UE

```

```

15620 LET HO=15:LET UE=23
15630 RETURN
15700 REM--- S/P DELAI
15710 FOR I=1 TO DE:NEXT I
15720 RETURN
15800 REM---S/P IMPRESSION D'UNE PAGE
15810 LET NS=0
15820 IF NS=NN THEN RETURN
15830 IF IN$>LEFT$(AN$(NS,NM),1) THEN LE
T NS=NS+1:GOTO 15820
15840 LET LJ=30:GOTO 15870
15850 GOSUB 16200:REM IMPRESSION I NOM
15860 LET NS=NS+1
15870 IF NS=NN OR IN$<LEFT$(AN$(NS,NM),1
) THEN :GOSUB 16350:RETURN
15880 GOTO 15850
15890 REM---S/P TRACE PAGE
15900 M$=RC$+CHR$(18):GOSUB 20900
15910 LET M$="S11":GOSUB 20910
15920 LET T(3)=-25-(ASC(IN$)-64)*27
15930 LET T(7)=-750-T(3)
15940 LET M$="J":GOSUB 20900
15950 LET M=T(0):GOSUB 21000:FOR I=1 TO
11:LET M$=", ":GOSUB 20900
15960 LET M=T(1):GOSUB 21000:NEXTI:GOSUB
360
16000 LET X=90:LET Y=-30:LET M$="P-----"+
IN$+"-----":GOSUB 16030
16010 LET X=460:LET Y=-20-(ASC(IN$)-64)*
27:LET M$="P"+IN$:GOSUB 16030
16020 GOSUB 16130:LET M$="HA"+RC$+RC$:GO
SUB 20910:LET LJ=1:RETURN
16030 LET M1$=M$
16040 FOR I=-1 TO 1
16050 FOR J=-1 TO 1
16060 LET M$="M":GOSUB 20900
16070 LET M=X+I:GOSUB 21000
16080 LET M$=", ":GOSUB 20900
16090 LET M=Y+J:GOSUB 21000
16100 LET M$=RC$+M1$:GOSUB 20910
16110 NEXT J:NEXTI:RETURN
16120 REM TRACE DES TROUS
16130 RESTORE 25050
16140 FOR I=1 TO 4
16150 READ X$,Y$
16160 LET M$="M"+X$+", "+Y$+RC$+"J-10,0,2
0,0,-10,0,0,10,0,-20":GOSUB 20910
16170 NEXT I:LET M$="M0,-70":GOSUB 20910
16180 RETURN
16190 REM IMPRESSION I NOM
16200 LET M$=" ":LET LI=1
16220 FOR I=1 TO LEN(AN$(NS,NM))
16230 LET X$=MID$(AN$(NS,NM),I,1)
16240 IF X$=RC$ THEN LET M$=M$+" ":GOTO
16260
16250 LET M$=M$+X$
16260 NEXT I:LI=LI+1
16270 FOR I=1 TO LEN(AN$(NS,TL))

```

```



16280 LET X$=MID$(AN$(NS,TL),I,1)
16290 IF X$=NU$ THEN LET M$=M$+RC$+"
      ":LET LI=LI+1:GOTO 16310
16300 LET M$=M$+X$
16310 NEXT I:LET M$=M$+RC$
16320 IF LJ+LI<29 THEN GOSUB 20910:LET L
J=LJ+LI:RETURN
16330 LET M2$=M$:GOSUB 16350:GOSUB 15900
:LET M$=M2$:GOTO 16320
16340 REM SAUT JUSQU'A LA FIN DE LA PAGE
16350 LET M$="":FOR K=1 TO 30-LJ:GOSUB 2
0910:NEXT K: RETURN
16360 FOR I=1 TO LEN(AN$(NI,TL)):IF MID$
(AN$(NI,TL),I,1)>NU$ THEN PRINT MID$(AN
$(NI,TL),I,1):GOTO 16380
16370 PRINT
16380 NEXT I:RETURN
20000 CLOSE #5:OPEN #5,5:CLOSE #6:OPEN #
6,6:CLOSE #8:OPEN #8,8,"600"
20010 LET NM=0:LET TL=1:RETURN
20100 OPENOUT#1,1,"NUM TELEPHONES":RETUR
N
20200 PRINT#1,NN:RETURN
20300 PRINT#1,AN$(I,NM):PRINT#1,AN$(I,TL
):RETURN
20400 CLOSE#1:RETURN
20500 OPENIN#1,1,"NUM TELEPHONES":RETURN

```

```

20600 INPUT#1,NN:RETURN
20700 INPUT#1,AN$(I,NM):INPUT#1,AN$(I,TL
):RETURN
20900 PRINT #8,M$;:RETURN
20910 PRINT#8,M$:RETURN
21000 PRINT#8,M;:RETURN
25000 REM nombre maximum de noms possibl
es,effectifs
25010 DATA 300,0
25020 REMdonnees graphiques pour la page
25030 DATA 480,0,0,0,-30,0,0,0,-450,0,0,
750
25040 REM EMPLACEMENT DES TROUS
25050 DATA 45,-95,45,-285,45,-475,45,-66
5
30000 REM-----
30020 REM
30030 REM ANNUAIRE TELEPHONIQUE
30040 REM
30050 REM AUTEUR J.Y.PERSON
30060 REM
30070 REM FONCTIONNE SUR IMPRIMANTE
30080 REM 4 COULEURS TANDY
30100 REM DERNIERE MISE A JOUR
30110 REM LE 6-1-1984
30120 REM
30130 REM-----

```

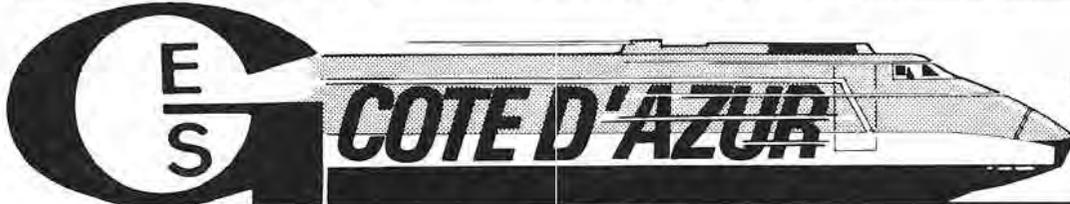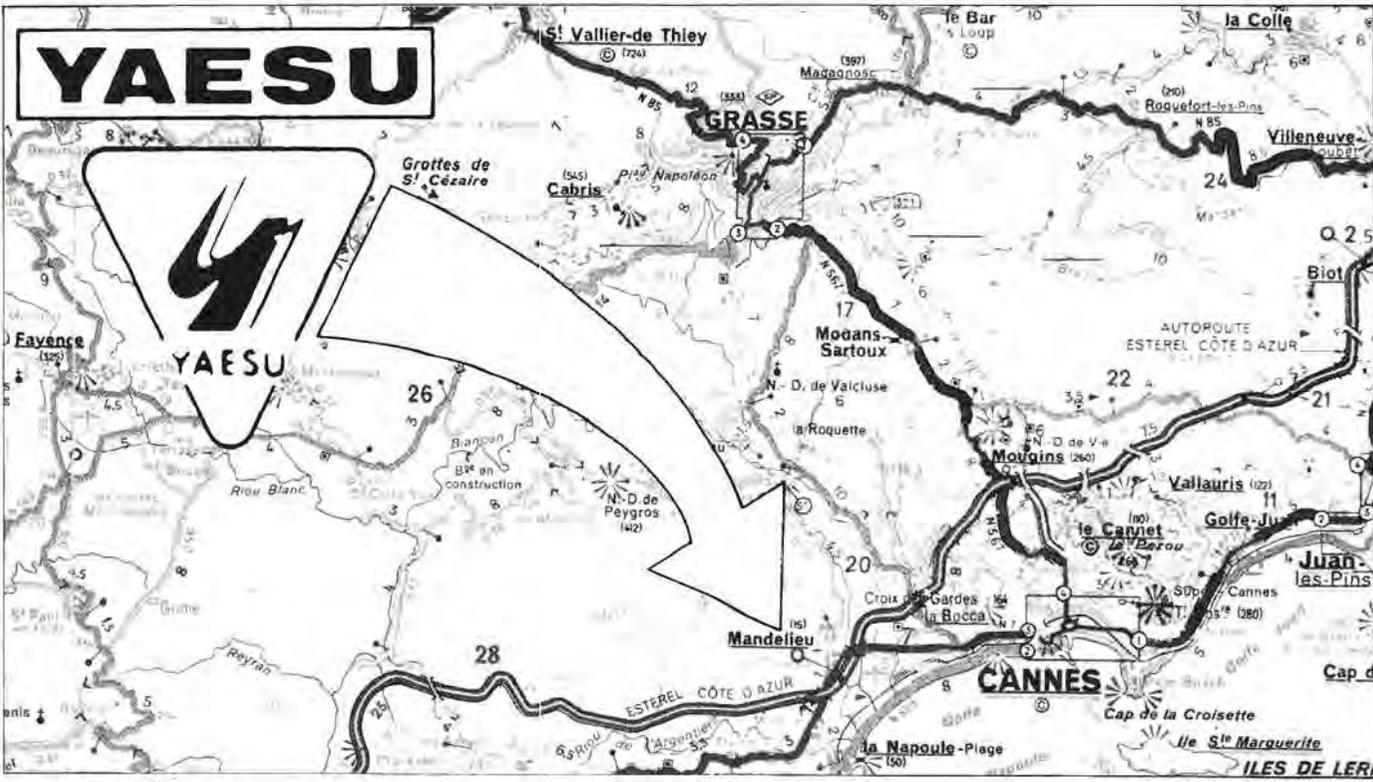

F1BHA
 GES-Côte d'Azur
 Résidence Les Heures Claires
 454 rue des Vacqueries
 06210 MANDELIEU
 Tél. : (93) 49.35.00

hector



**DANS
VOTRE
REGION**

CARRA SA

5bis, rue de Chantal
26000 VALENCE

SAIME

2, place Jean Janvier
91200 ATHIS MONS

ELECTRONIC SYSTEM

166, rue de Nantes
35100 RENNES

G.E.S. — PYRÉNÉES

28, rue de Chassin
64600 ANGLET

IVS

10, rue de Montesson
95870 BEZONS

GUERCHE

44, quai Jeanne d'Arc
37500 CHINON

BUT SDC

Route d'Ancinnes
72610 SAINT-PATERNE

MIDEF

4, av. Porte de Montrouge
75014 PARIS

SARCELLES CONFORT MÉNAGER

7, av. du 8 mai 1945
95200 SARCELLES

ECA ELECTRONIQUE

22, quai Thannaron
26500 BOURG-LÈS-VALENCE

G.E.S. — NORD

9, rue de l'Alouette
62690 ESTRÉE-CAUCHY

SARCELLES DIFFUSION

Centre Commercial de la Gare
95200 SARCELLES

METEOROLOGIE

APPLE 2

Thierry LOMBRY

Tout le monde a déjà lu des programmes de météorologie du type : il y a du brouillard ?, il fait donc humide...

Bravo les météo, direz-vous. Mais dans ce cas précis, pourquoi alors avoir acheté le nouvel ordinateur CRAY X-MP pour le centre de prévision de Redding, GB...

Aussi, le programme suivant essaye de donner à l'amateur météo des indications utiles et plus précises que celles qui précèdent. Il détermine la couverture nuageuse, l'avancement des fronts, l'état général de l'atmosphère et les tendances.

Il est bien-sûr imprécis, d'où notre décision d'en faire une nouvelle version dans les semaines à venir.

Rem, si vos données sont toutes fausses, l'ordinateur ne vous donnera qu'une tendance générale, favorable ou non, c'est normal.

Ces dessins sont les représentations symboliques de la plupart des phénomènes météo, codés W dans le programme.

Les chiffres 0, 1, 2, 3 donnent l'évolution des nuages C1\$ dans le programme. 1 : le plafond remonte, 2 : état stationnaire, 3 : plus de la moitié du ciel est restée couverte jusqu'à présent.

10 : brume, visibilité entre 1-5 km

13 : éclairs, 17 : orages avec ou sans précipitations, 25 : averses de pluie.

**CODE DU TEMPS PRESENT
(OU PASSE)**

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
66	67	68	69	70	71	72	73	74	75

chasse neige • pluie * neige
 brouillard • bruine ~ se congelant V

§ RUN

INVITATION A LA PREVISION DU TEMPS
'METEOROLOGIE'

PRECIS ELEMENTAIRE DU PREVISIONISTE

TYPE DE MASSE D'AIR POLAIRE CONTINENTALE
CARACTERISTIQUES DE LA MASSE D'AIR

La source est STABLE - SECHE - CHAUDE

L'air se réchauffe mais reste SEC

Est-ce l'été ou l'automne : N

TYPE DE NUAGES OBSERVES...

NUAGES BAS : CU
NUAGES MOYENS :
NUAGES ELEVES :

**CODE DU TEMPS PRESENT
OU PASSE**

0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35

] temps passé ◯ moins nuageux

-- MOIS DE L'ANNEE : MARS
 TEMPERATURE RELEVÉE : 2
 HUMIDITE RELATIVE : 76
 PRESSION MOYENNE : 1022
 TENDANCE DE LA PRESSION -1h : 2
 TEMPS PASSE -3h : 41
 ETAT DU SOL : 0
 DIRECTION ET VITESSE DU VENT : 03003
 ETAT DU CIEL -3h : 0

— LA SITUATION ATMOSPHERIQUE GENERALE

Une masse d'air polaire continentale détermine favorablement le temps.

EVOLUTION DU TEMPS DANS LES 24 HEURES

Le High Sibérien détermine le temps. Quelques rares cumulus de beau temps. Ce ciel bleu persistera.

\$?CHR\$(9)"120N"20N"

\$LIST

```

10 POKE 34,0: TEXT : HOME
20 VTAB 10: INVERSE : PRINT "          ": PRINT " INVITATION A LA PREVISION DU TEM
   PS ": PRINT "          "
30 VTAB 23: HTAB 12: FLASH : PRINT * METEOROLOGIE *
35 NORMAL
40 FOR X = 1 TO 2000: NEXT : HOME
50 INVERSE : PRINT "          ": PRINT " PRECIS ELEMENTAIRE DU PREVISIONISTE ": PRINT
   "          ": NORMAL : PRINT
60 POKE 34,4
70 CLEAR
80 REM
90 REM *****
100 REM
110 REM A PROPOS DE CE PROG. ,LES NOTATIONS REPRISES ICI
120 REM TELS CH$,CL$,W,T,A($),U
130 REM SONT ASSEZ PROCHES DES ABBREVIATIONS RECONNUES
140 REM PAR L'ORGANISATION DE METEOROLOGIE MONDIALE
150 REM (OMM, SIEGE A GENEVE)
160 REM POUR LA FACON D'UTILISER CE PROGRAMME, LES CODES, VOYEZ
170 REM PAR EX.THE OBSERVER'S HDBK,UK
175 REM OU PRECIS ELEMENTAIRE DE METEO DU WING METEOR. BELGE
180 REM OU LES SYLLABUS EDITES PAR L'OMM, PARIS, LA NOAA.
185 REM NOUS REPRENONS SUR CE
190 REM PROGRAMME, SOUS FORME
195 REM D'IMAGES HGR,QLQS CODES
196 REM (COLOMBRY,S/OFF METEO W 1984 vs Apple //
197 REM
198 REM *****
199 REM
200 INPUT "TYPE DE MASSE D'AIR ";TM$
205 PRINT
210 PRINT "CARACTERISTIQUES DE LA MASSE D'AIR..."
215 IF LEFT$(TM$,1) = "A" THEN PRINT : PRINT "La source est STABLE - FROIDE - SECHE.": PRINT : PRINT "A l'arri
   vée, il se réchauffe par la base": PRINT "l'air est INSTABLE - FROID - HUMIDE."
220 IF LEFT$(TM$,1) = "A" THEN ST$ = "O":CH$ = "N":SC$ = "O":S1$ = "N":C1$ = "N":H$ = "N":R$ = "O"
225 IF TM$ = "PM" OR LEFT$(TM$,9) = "POLAIRE M" THEN PRINT : PRINT "La source est STABLE - FROIDE - HUMIDE.
   ": PRINT
   : PRINT "A l'arrivée, l'air se réchauffe.": PRINT : PRINT "La masse est INSTABLE et TRES HUMIDE.": VTAB 15: PRINT

   "Est-ce l'hiver ou le printemps ": VTAB 15: HTAB 34: GET C1$
230 IF LEFT$(TM$,2) = "PM" OR LEFT$(TM$,9) = "POLAIRE M" THEN ST$ = "O":CH$ = "N":SC$ = "N":S1$ = "N":H$ = "N
   ":R$ = "O": PRINT
235 IF LEFT$(TM$,2) = "PC" OR LEFT$(TM$,9) = "POLAIRE C" THEN PRINT : PRINT "La source est STABLE - SECHE -
   CHAUDE": PRINT : PRINT "L'air se réchauffe mais reste SEC.": PRINT :ST$ = "O":CH$ = "O":SC$ = "O":S1$ = "O":H
   $ = "O"
240 IF LEFT$(TM$,2) = "PC" OR LEFT$(TM$,9) = "POLAIRE C" THEN PRINT "Est-ce l'été ou l'automne ": VTAB 13:
   HTAB 29: GET S1$: PRINT S1$:C1$ = S1$
245 IF LEFT$(TM$,2) = "TM" OR LEFT$(TM$,10) = "TROPICAL M" THEN PRINT : PRINT "La source est STABLE - CHAU
   DE
   - HUMIDE.": PRINT : PRINT "L'air se refroidit par la base.": PRINT : PRINT "mais reste STABLE - CHAUD - TRES
   HUMIDE.":F = 2
  
```

```

250 IF F = 2 THEN VTAB 15: PRINT "Est-ce l'hiver ou le printemps : ": VTAB 15: HTAB 34: GET C1$: PRINT C1$:ST$ =
"O":CH$ = "O":SC$ = "N":S1$ = "O":H$ = "N":R$ = "N"
255 IF TM$ = "TC" OR LEFT$(TM$,1) = "F" OR LEFT$(TM$,10) = "TROPICAL C" THEN PRINT : PRINT "A la source, l'a
ir est TRES CHAUD": PRINT : PRINT "Il deviendra PLUS STABLE, CHAUD et SEC.":F = 3
260 IF F = 3 AND TM$ < > "F" THEN PRINT : PRINT "Subissez-vous les effets du Foehn : ": VTAB 13: HTAB 37: GET S
T$: PRINT ST$:SC$ = ST$
265 IF F = 3 AND LEFT$(TM$,3) = "F" THEN ST$ = "N":SC$ = "N": PRINT : PRINT
270 IF F = 3 THEN CH$ = "O":S1$ = "O":C1$ = "O":H$ = "O":F = 0
320 PRINT
330 PRINT "TYPE DE NUAGES OBSERVES..."
333 PRINT
335 IF TM$ = "PC" OR LEFT$(TM$,9) = "POLAIRE C" THEN VTAB 17:F = 0
340 PRINT "NUAGES BAS : "
345 PRINT
350 PRINT "NUAGES MOYENS : "
355 PRINT : PRINT "NUAGES ELEVES : "
360 IF F = 2 OR TM$ = "PM" OR LEFT$(TM$,9) = "POLAIRE M" THEN F = 1: VTAB 19: HTAB 14: INPUT "":CL$
365 IF F = 0 THEN VTAB 17: HTAB 14: INPUT "":CL$
370 IF F = 1 THEN VTAB 21: HTAB 17: INPUT "":CM$
375 IF F = 0 THEN VTAB 19: HTAB 17: INPUT "":CM$
380 IF F = 0 THEN VTAB 21: HTAB 17: INPUT "":CH$
400 IF F = 1 THEN VTAB 23: HTAB 17: INPUT "":CH$
410 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "OK": GET Q$: HOME
415 IF Q$ = "N" THEN 200
420 INPUT "MOIS DE L'ANNEE : ":M$
425 PRINT
430 INPUT "TEMPERATURE RELEVEE : ":T
435 PRINT
440 INPUT "HUMIDITE RELATIVE : ":U
445 PRINT
450 INPUT "PRESSION MOYENNE : ":P
455 PRINT
460 INPUT "TENDANCE DE LA PRESSION -1h : ":A$
465 PRINT
470 INPUT "TEMPS PASSE -3h : ":W
475 PRINT
480 INPUT "ETAT DU SOL : ":E$
485 PRINT
490 INPUT "DIRECTION ET VITESSE DU VENT : ":DV$
495 PRINT
500 INPUT "ETAT DU CIEL -3h : ":CI$
530 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "OK": GET Q$: HOME
550 IF Q$ = "N" THEN 420
560 REM
570 REM *****
580 REM
600 IF LEFT$(TM$,1) = "A" THEN 1000
620 IF TM$ = "PC" OR LEFT$(TM$,9) = "POLAIRE C" THEN 5000
630 IF TM$ = "PM" OR LEFT$(TM$,9) = "POLAIRE M" THEN 3000
640 IF TM$ = "TC" OR LEFT$(TM$,10) = "TROPICAL C" THEN 9000
650 IF TM$ = "TM" OR LEFT$(TM$,10) = "TROPICAL M" THEN 7000
660 IF TM$ = "F" OR TM$ = "FOEHN" THEN 9000
700 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "->": GET Q$: IF Q$ < > "N" THEN HOME : GOTO 200
800 GOTO 50000
900 REM
910 REM *****
920 REM
1000 TM$ = "venant de l'arctique": GOSUB 60000
1010 IF A$ > "0" AND W < 2 OR (W > 9 AND W < 13) OR (W > 19 AND W < 50) AND RIGHT$(DV$,2) < = "10" THEN PH$ =
"favorablement le temps.": GOSUB 61000
1015 IF RIGHT$(PH$,6) = "temps." THEN 1035
1020 IF RIGHT$(DV$,2) > = "05" AND CI$ > = "2" OR CI$ = "COUVERT" AND (W = 2 OR W = 3) OR (W > = 13 AND W <
20) OR (W > = 30 AND W < 40) OR W > = 50 THEN PH$ = "defavorablement le temps.": GOSUB 61000
1022 IF RIGHT$(PH$,6) = "temps." THEN 1035
1030 IF RIGHT$(PH$,6) < > "temps." OR RIGHT$(DV$,2) < "10" OR R$ = "N" OR CI$ < > "COUVERT" THEN PH$ = "pro
gressivement notre temps.": GOSUB 61000
1035 PRINT : INVERSE :PH$ = "EVOLUTION DU TEMPS DANS LES 24 HEURES.": GOSUB 61000: NORMAL
1037 PRINT
1040 IF LEFT$(TM$,9) = "polaire m" THEN RETURN
1045 IF LEFT$(TM$,9) = "polaire c" THEN RETURN
1050 IF LEFT$(TM$,10) = "tropical m" THEN RETURN

```

```

1055 IF LEFT$(TM$,10) = "tropical c" THEN RETURN
1060 IF LEFT$(TM$,1) = "e" THEN RETURN
1070 IF ST$ = "O" OR ST$ = "" AND CH$ = "N" AND SC$ = "O" OR SC$ = "" AND CI$ = "N" AND H$ = "N" AND R$ = "O" THEN
N
1100
1100 IF T < = 3 THEN 1700
1200 IF T > 3 AND W < 70 THEN 1500
1300 IF T > 3 AND W > = 70 THEN 1700
1500 PRINT :PH$ = "Averses de pluies avec": GOSUB 61000
1600 GOTO 1800
1700 PRINT :PH$ = "Averses de grele, neige ou grésil avec": GOSUB 61000
1800 IF S1$ = "N" THEN PRINT :PH$ = "précipitations sous forme d'orages.": GOSUB 61000
2000 PRINT :PH$ = "Aviation : CAT extreme avec givrage.": GOSUB 61000: PRINT
2010 IF U > = 80 AND RIGHT$(DV$,2) < "05" OR W < 50 THEN PH$ = "Brouillard ou brouillard glacé local.": GOSUB
61000: PRINT
2020 IF U < 80 THEN PH$ = "Visibilité maximale sauf dans les PPNS.": GOSUB 61000: PRINT
2030 IF A$ < "0" AND LEFT$(DV$,3) > "130" AND LEFT$(DV$,2) < "200" THEN PH$ = "Le front chaud est à moins de
400 km.": GOSUB 61000
2100 GOTO 50000
2200 REM
2300 REM *****
2400 REM
3000 REM AIR POLAIRE MARITIME
3010 TM$ = "polaire maritime": GOSUB 60000: GOSUB 1010
3020 PRINT : IF M$ > "9" OR M$ < "5" OR M$ = "OCTOBRE" OR M$ = "NOVEMBRE" OR M$ = "DECEMBRE" OR M$ = "JANVI
ER" OR
M$ = "FEVRIER" OR M$ = "MARS" OR M$ = "AVRIL" THEN 3030
3025 IF M$ = "JUN" OR M$ = "JUILLET" OR M$ = "AOUT" OR M$ = "SEPTEMBRE" OR M$ = "MAI" OR M$ > "4" AND M$ < "1
0" THEN
ETE = 1: IF T > 15 AND CI$ = "N" THEN 3050
3030 IF ST$ = "O" AND CI$ = "O" AND R$ = "O" THEN 3100
3040 IF ST$ = "O" OR ST$ = "" AND CI$ = "N" AND R$ = "O" OR R$ = "" THEN ETE = 1
3050 IF ST$ = "O" AND CI$ = "N" AND R$ = "O" OR R$ = "" THEN PH$ = "Réchauffement progressif de l'air.": GOSUB 61
000: PRINT
3060 IF T > 15 AND LEFT$(DV$,2) > "10" AND W > 57 OR W = 13 OR W = 17 AND P < 1013 THEN PH$ = "Précipitations s
ous la forme d'orages.": GOSUB 61000: PRINT
3065 IF P > 1013 AND U > = 80 THEN PH$ = "L'instabilité de l'air va croissant.": GOSUB 61000: PRINT
3070 IF CI$ < "2" OR CI$ < > "COUVERT" AND P > 1000 AND T > 15 AND W < 42 AND A$ > "0" THEN PH$ = "Risques d'ave
rses locales.": GOSUB 61000: PRINT
3080 IF T < 5 AND CI$ < "2" OR CI$ < > "COUVERT" AND P > 1000 AND W > 10 AND W < 13 OR W > 40 THEN PH$ = "Risque
de verglas généralisé.": GOSUB 61000: PRINT
3090 GOTO 50000
3099 REM 3100 EN HIVER
3100 IF T < 10 AND RIGHT$(DV$,2) < "07" THEN PH$ = "Couche nuageuse stratiforme.": GOSUB 61000: PRINT
3110 IF T < 10 AND RIGHT$(DV$,2) < = "10" AND (LEFT$(DV$,3) > "270" OR LEFT$(DV$,3) < "045") AND P > 1013 THE
N
IC = 1:PH$ = "Nuages persistants du type Sc, As,Cs.": GOSUB 61000: PRINT
3115 IF IC = 0 THEN PH$ = "Peu de nuages dans les heures à venir.": GOSUB 61000: PRINT
3120 IF T < 10 AND RIGHT$(DV$,2) < = "05" AND P < = 1013 THEN PH$ = "Nuages, stratus et nimbo-stratus.": GOSUB
61000: PRINT
3130 IF T > 10 AND A$ > = "0" AND CI$ > = "2" THEN PH$ = "Nuages instables en formation (Cu-Cb).": GOSUB 61000:
PRINT
3140 IF T > 10 AND A$ < "0" AND P < 1013 AND RIGHT$(DV$,2) > "10" THEN PH$ = "Risque d'averses de pluie et orag
es.": GOSUB 61000: PRINT
3145 IF T > 5 AND A$ < = "0" AND P > 1013 AND RIGHT$(DV$,2) > = "10" THEN PH$ = "Risque d'averses de pluie la
journée.": GOSUB 61000: PRINT
3147 IF M$ = "MARS" OR M$ = "FEVRIER" THEN 3160
3149 GOTO 3170
3150 IF T < 3 AND U > = 80 AND RIGHT$(DV$,2) < = "05" AND CI$ < "2" OR CI$ < > "COUVERT" THEN PH$ = "Brouill
ard glacé, ciel visible le matin": GOSUB 61000: PRINT :PH$ = "et verglas sur les routes.": GOSUB 61000: PRINT
3160 IF M$ = "FEVRIER" OR M$ = "MARS" THEN 3180
3170 IF IC = 0 AND U < 80 THEN PH$ = "La visibilité sera supérieur à 15 km.": GOSUB 61000: PRINT
3175 IF IC = 1 THEN PH$ = "Le Low d'Islande influence le temps.": GOSUB 61000: PRINT
3180 IF A$ < "0" AND CI$ > = "2" AND T < 10 THEN PH$ = "Attention aux giboulées (pluie-neige).": GOSUB 61000: PRINT
3190 IF IC = 0 AND P > 1013 THEN PH$ = "Visibilité > 20 km sauf dans les PPNS.": GOSUB 61000: PRINT
3200 IF A$ < "0" THEN 3230
3210 PH$ = "Le Low d'Islande détermine le temps.": GOSUB 61000: PRINT
3230 IF P < 1000 AND (A$ < "0" OR T < 5) AND W > 49 THEN PH$ = "Ciel très couvert annonçant la tempête.": GOSUB 6
1000: PRINT

```

```

3250 IF P < 1000 AND VAL (A$) < -.5 THEN PH$ = "Vent très violent > 100 Km/h.": GOSUB 61000: PRINT
3260 IF P < 1013 AND A$ < "0" AND RIGHT$ (DV$,2) > = "10" THEN PH$ = "Par après plus stable avec éclaircies.": GOSUB
    61000: PRINT
4500 GOTO 50000
4600 REM
4610 REM *****
4620 REM
5000 REM AIR POLAIRE CONTINENTAL
5005 TM$ = "polaire continental ": GOSUB 60000: GOSUB 1010
5010 PRINT
5020 IF M$ = "MAI" OR M$ = "JUIN" OR M$ = "JUILLET" OR M$ = "AOUT" OR M$ = "SEPTEMBRE" OR M$ > "4" AND M$ < "1
0" THEN
    ETE = 1: GOTO 5500
5030 IF M$ = "OCTOBRE" OR M$ = "NOVEMBRE" OR M$ = "DECEMBRE" OR M$ = "JANVIER" OR M$ = "FEVRIER" OR M$ =
    "MARS" OR
    M$ = "AVRIL" OR M$ > "9" AND M$ < "5" THEN 5100
5100 IF P > 1013 AND A$ > "0" AND CI$ < "2" THEN PH$ = "Le High Sibérien détermine le temps.": GOSUB 61000: PRINT
5110 IF A$ < "0" AND (LEFT$ (DV$,3) > "135" OR LEFT$ (DV$,3) < "030") AND CI$ < > "SEREIN" OR CI$ > = "1" THEN
    DP = 1
5115 IF DP = 1 THEN PH$ = "Une dépression à <1000 km nous influence": GOSUB 61000: PH$ = "Le plafond descendra sou
s 10000
pieds.": GOSUB 61000: PRINT : PH$ = "Ci et As fermeront totalement le ciel.": GOSUB 61000: PRINT
5118 IF DP = 1 AND (LEFT$ (DV$,3) < "270" AND LEFT$ (DV$,3) > "130") THEN PH$ = "Le front nous vient du secteur
Sud.": GOSUB 61000: PRINT
5123 IF DP = 1 AND (LEFT$ (DV$,3) < "030" OR LEFT$ (DV$,3) > = "260") THEN PH$ = "Le Low d'Islande influence l
e temps.": GOSUB 61000: PRINT
5127 IF P > 1012 AND U > = 80 AND RIGHT$ (DV$,2) < = "05" THEN PH$ = "Brouillard givrant le matin et le soir."
: GOSUB 61000: PRINT
5130 IF CI$ = "SEREIN" OR CI$ < "2" AND P > 1010 AND RIGHT$ (DV$,2) < "10" AND A$ > "0" THEN PH$ = "Quelques rar
es cumulus de beau temps.": GOSUB 61000: PRINT : PH$ = "Ce ciel bleu persistera.": GOSUB 61000: PRINT
5140 IF P < 1013 AND CI$ > = "2" AND U > = 80 AND (W = 10 OR W = 11 OR W = 12 OR W = 28 OR W > 39 AND W < 50) THEN
    PH$ = "Le brouillard s'amincira bientôt, avec": GOSUB 61000: PRINT : PH$ = "l'arrivée d'un système frontal.": GOSUB
    61000: PRINT
5150 IF P > = 1013 AND T < 7 AND A$ < "0" AND (CI$ > = "2" OR CI$ = "COUVERT" OR LEFT$ (CH$,1) = "C" OR LEFT$
(CH$,1) = "A") AND (LEFT$ (CL$,1) = "C" OR CL$ = "SC") THEN TB = 1
5160 IF TB = 1 THEN PH$ = "Temps très instable et brumeux.": GOSUB 61000: PRINT : PH$ = "risque d'averses de pluie
et neige.": GOSUB 61000: PRINT
5400 GOTO 50000
5500 PRINT : REM ETE
5510 IF P < = 1013 AND A$ < "0" AND U > = 80 THEN PH$ = "Lente dégradation du temps.": GOSUB 61000: PRINT
5520 IF P > 1013 AND A$ > "0" AND W < 40 THEN PH$ = "L'anticyclone de Sibérie continuera à": GOSUB 61000: PRINT :
    PH$ = "influencer favorablement le temps.": GOSUB 61000: PRINT
5530 IF P > 1013 AND A$ > "0" AND CI$ < "2" AND W < 80 THEN PH$ = "Ciel bleu avec cumulus de beau temps.": GOSUB
    61000: PRINT : PH$ = "Aviation : attention CAT sévère.": GOSUB 61000: PRINT
5900 GOTO 50000
6000 REM
6010 REM *****
6020 REM
7000 REM AIR TROPICAL MARITIME
7010 TM$ = "tropical maritime": GOSUB 60000
7020 GOSUB 1010
7030 IF ST$ = "O" AND CH$ = "O" AND SI$ = "O" AND CI$ = "O" AND H$ = "O" THEN 7500
7035 ETE = 0
7040 IF M$ = "MAI" OR M$ = "JUIN" OR M$ = "JUILLET" OR M$ = "AOUT" OR M$ = "SEPTEMBRE" THEN ETE = 1
7050 IF ETE = 1 AND T > 20 AND W > 29 THEN PH$ = "Visibilité médiocre, moins de 10 km.": GOSUB 61000: PRINT
7060 IF ETE = 1 AND P > = 1013 AND U < 80 THEN PH$ = "Ciel bleu avec cumulus de beau temps.": GOSUB 61000: PRINT
7070 IF A$ > "0" AND P > = 1013 AND T > 15 AND ETE = 1 THEN PH$ = "Ce beau temps persistera...": GOSUB 61000: PRII
    T
7300 IF ETE = 0 THEN 7500
7400 GOTO 50000
7500 IF CI$ = "O" THEN PH$ = "L'air chaud se refroidit par la base.": GOSUB 61000: PRINT
7510 IF U > = 80 AND P < 1013 AND A$ < "0" THEN PH$ = "Visibilité médiocre et brouillard.": GOSUB 61000: PRINT
7520 IF T < 5 AND U > = 80 AND RIGHT$ (DV$,2) < "10" THEN PH$ = "Bruine et aiguilles de glace probables.": GOSUB
    61000: PRINT
7530 IF P > 1013 AND A$ > = "0" AND RIGHT$ (DV$,2) < "10" THEN PH$ = "Beau temps avec cumulus certainement.": GOS
    UB
    61000: PRINT
7540 IF P > 1013 AND A$ < = "0" AND RIGHT$ (DV$,2) > = "10" THEN PH$ = "Invasion de cumulus, air instable.": GOSUB

```

```

61000: PRINT
7550 IF T > 4 AND RIGHT$ (DV$,2) < "05" AND R$ = "N" AND W < 60 THEN PH$ = "Brouillard en mer et Stratus sur ter
re.": GOSUB 61000: PRINT
7560 IF CI$ > = "2" OR A$ < "0" AND LEFT$ (CH$,1) = "C" AND R$ = "N" AND T < 5 THEN PH$ = "Front à moins de 100
0 km avec As,Ns.": GOSUB 61000: PRINT
7570 IF T < 5 AND A$ < "0" AND U > = 80 AND W < 68 THEN PH$ = "Risque de verglas sur les routes.": GOSUB 61000: PRI
NT
:PH$ = "Aviation : CAT sévère.": GOSUB 61000: PRINT
8900 GOTO 50000
8950 REM
8960 REM *****
8970 REM
9000 REM AIR TROPICAL CONTINENTAL
9010 TM$ = "tropical continental": GOSUB 60000: GOSUB 1010
9020 IF LEFT$ (DV$,3) > "134" AND LEFT$ (DV$,3) < "230" AND ST$ = "N" AND SC$ = "N" THEN PH$ = "Air chaud de mé
diterrannée, instable.": GOSUB 61000: PRINT : GOTO 9500
9040 IF LEFT$ (DV$,3) > "150" AND LEFT$ (DV$,3) < "250" AND ST$ = "O" THEN PH$ = "Masse d'air très stable et sè
che.": GOSUB 61000: PRINT
9045 IF LEFT$ (DV$,2) > "150" AND LEFT$ (DV$,3) < "250" AND ST$ = "O" AND P > 1013 AND T > 15 THEN PH$ = "Ciel
bleu et peu de nuages, type Ac.": GOSUB 61000: PRINT
9050 IF LEFT$ (DV$,3) > "270" AND LEFT$ (DV$,3) < "030" AND W > 57 THEN NF = 1
9060 IF NF = 1 AND M$ = "NOVEMBRE" OR M$ = "DECEMBRE" OR M$ = "JANVIER" OR M$ = "FEVRIER" OR M$ = "MARS"
OR M$ =
"AVRIL" OR M$ > "10" AND M$ < "5" THEN HI = 1
9070 IF NF = 1 AND HI = 1 AND T < 5 THEN PH$ = "Abondantes chutes de neige en plaine.": GOSUB 61000: PRINT
9080 IF NF = 1 AND HI = 0 THEN 9500
9090 IF U > = 80 AND T < 5 AND CI$ < "2" OR CI$ = "SERBIN" AND ST$ = "O" THEN PH$ = "Brouillard glacé et verglas
à craindre.": GOSUB 61000: PRINT
9100 GOTO 9500
9400 GOTO 50000
9500 REM FOEHN
9510 IF M$ = "MAI" OR M$ = "JUIN" OR M$ = "JUILLET" OR M$ = "AOUT" OR M$ = "SEPTEMBRE" OR M$ = "OCTOBRE" AN
D RIGHT$
(DV$,2) > = "25" THEN FOEHN = 1
9520 IF FOEHN = 1 THEN PH$ = "Le Foehn souffle, apport d'humidité.": GOSUB 61000: PRINT
9530 IF FOEHN = 1 AND W > 9 AND CI$ > = "2" OR CI$ = "COUVERT" AND T < 10 THEN PH$ = "Pluies importantes, temps
froid.": GOSUB 61000: PRINT
9540 IF LEFT$ (CM$,1) = "A" OR LEFT$ (CH$,1) = "C" AND RIGHT$ (DV$,2) > = "25" AND T > 10 THEN PH$ = "Réchauf
fement, ciel clair et temps sec.": GOSUB 61000: PRINT
9550 IF LEFT$ (DV$,3) > "200" AND LEFT$ (DV$,2) < "350" AND CI$ > = "2" OR CI$ = "COUVERT" AND LEFT$ (CM$,1) =
"A" OR CL$ = "SC" THEN PH$ = "Front froid à moins de 400 km au N-O.": GOSUB 61000: PRINT :PH$ = "nuages de ty
pe Ac et Sc, puis Ns.": GOSUB 61000: PRINT
9560 IF NF = 1 AND T > 9 AND P < 1013 AND CI$ > = "2" OR CI$ = "COUVERT" THEN PH$ = "Orages très forts, du au No
rd-Foehn.": GOSUB 61000: PRINT
9570 IF NF = 1 AND P > 1012 AND W < 13 OR (W > = 40 AND W < 50) AND T > 9 THEN PH$ = "Temps sec et plus stable..
": GOSUB 61000: PRINT :PH$ = "Vos paramètres ne sont pas corrects.": GOSUB 61000: PRINT
12000 REM
12010 REM *****
12020 REM
50000 VTAB 23: HTAB 37: PRINT "->": GET Q$: IF Q$ < > "N" THEN POKE 34,0: HOME : GOTO 50
51000 POKE 34,0: HOME : END
55000 REM
55100 REM *****
55200 REM
60000 PH$ = "LA SITUATION ATMOSPHERIQUE GENERALE...": GOSUB 61000: PRINT
60010 PH$ = "Une masse d'air ": GOSUB 61000: VTAB 7: HTAB 17
60020 PH$ = TM$: GOSUB 61000: PRINT
60030 PH$ = "détermine ": GOSUB 61000: VTAB 9: HTAB 11
60100 RETURN
60500 REM
60600 REM *****
60700 REM
61000 SPEED= 140
61010 FOR J = 1 TO LEN (PH$): PRINT MID$ (PH$,J,1): IF MID$ (PH$,J,1) < > " " THEN FOR K = 1 TO 2:Z = PEEK
(- 16336): NEXT
61020 NEXT J
61030 PRINT
61040 SPEED= 255: RETURN

```

VERSION 4.1 DU PROGRAMME

LE MORSE

DENIS BONOMO – EDDY DUTERTRE

Ce programme appelé ORIC-MORSE sera utile, nous le pensons, aussi bien au manipulateur qu'au débutant. En effet, une fois entré dans votre ORIC, il vous donnera le choix entre trois possibilités que nous allons essayer de décrire.

OPTION ÉMISSION

Après avoir choisi la vitesse à laquelle vous voulez émettre votre message (de 0 à 10), on vous demandera si vous désirez également la commutation. En effet, il a été prévu de pouvoir commander directement votre émetteur par le relais interne de l'ORIC. Dans le cas où vous ne le souhaitez pas, répondez NON pour lui éviter de travailler inutilement. Ensuite, toute touche appuyée sera immédiatement transcrite en morse par le générateur sonore interne et, si l'option a été choisie, également par le relais télécommande du magnétophone. Il faut également préciser que le volume sonore est réglable par les deux touches curseur "↑" et "↓". Il est également possible d'émettre un message mémorisé en appuyant sur la touche "#". Ce message ne peut avoir au maximum que 254 caractères et doit être rentré au préalable dans les lignes 505, 510 et 515 du Basic (variable A\$). Pour sortir de l'option émission, il vous suffira alors d'appuyer sur la touche "Return"


OPTION RÉCEPTION

Elle vous permettra de décoder des messages morse en connectant l'interface déjà décrite précédemment dans **MEGAHERTZ** pour le ZX81. Vous trouverez le schéma à la fin de l'article. Cette interface permet donc la transformation des signaux BF issus d'un récepteur décamétrique, par exemple, en signaux logiques immédiatement exploitables par l'ORIC. Ces signaux seront collectés par la prise imprimante et, plus précisément, par la ligne Acknowledge. Pour ce qui est du réglage de la vitesse, il n'y a pas de problème

puisque l'ordinateur s'asservit automatiquement dans la mesure où, bien sûr, la manipulation décodée est correcte. En cours de décodage, dès que l'écran est plein, il y a effacement automatique, le scrolling pre-

nant trop de temps. Pour sortir de cette option, tout comme l'émission, il suffit d'appuyer sur "Return".

SYNOPTIQUE ROUTINE ÉMISSION

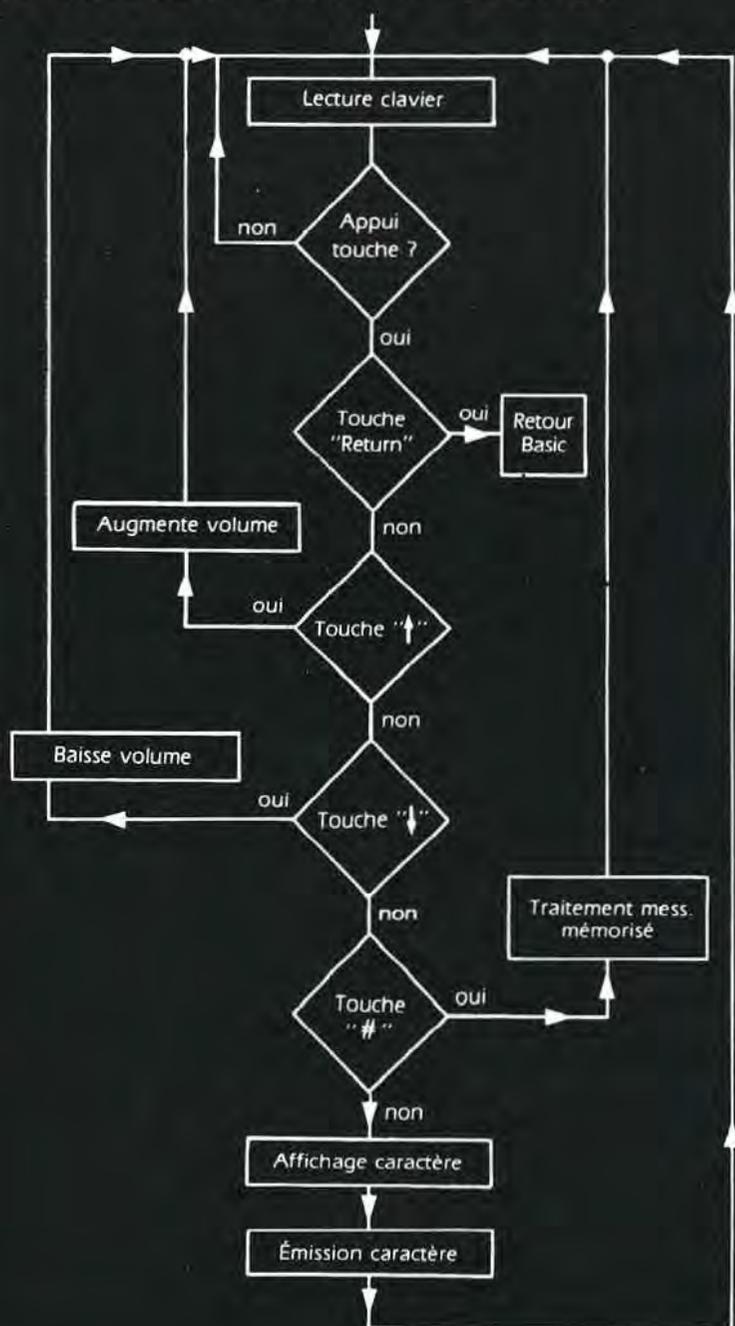

SUR ORIC 1

OPTION ENTRAÎNEMENT

Dans cette option, l'ordinateur va créer une dictée aléatoire qu'il vous soumettra à la vitesse de votre choix. A la fin de la dictée, le corrigé sera

affiché à l'écran, et il vous sera possible de recommencer. Voilà donc décrit le fonctionnement, il ne vous reste plus qu'à faire avaler le programme à l'ordinateur. Attention aux lignes DATA qui sont


très importantes puisqu'elles contiennent le langage machine I

DESCRIPTION DU PROGRAMME BASIC


Lignes 20 à 87	Chargement langage machine contenu dans les lignes data 1000 et 1590
Lignes 90 à 160	Présentation et choix de l'option
Lignes 400 à 500	Préparation et appel routine décodage (#8009)
Lignes 505 à 730	Préparation et appel routine émission (#820D)
Lignes 800 à 1000	Sous-programme entraînement

SYNOPTIQUE ÉMISSION CARACTÈRE

Exemple :

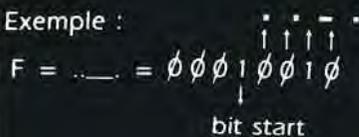

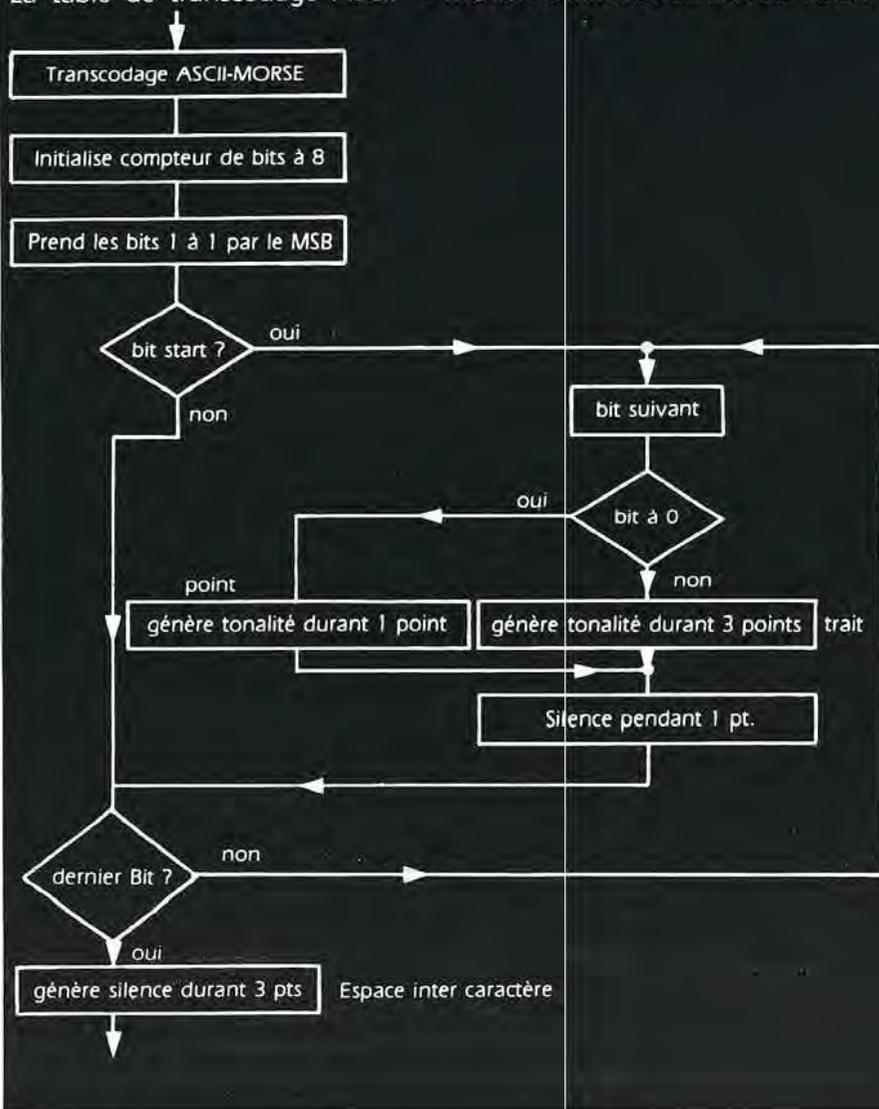La table de transcodage ASCII → MORSE commence à l'adresse #8600



SYNOPTIQUE ÉMISSION CARACTÈRE


Pour chaque caractère, un trait est symbolisé par un 1 et un point par un 0. De plus, comme chaque code morse à un nombre de points et de traits variable, un bit de start est nécessaire.

SYNOPTIQUE ROUTINE DÉCODAGE

Cette routine fonctionne par la mesure de la durée du signal logique entrant. Si ce signal est à 1, il s'agit donc d'un élément (point ou trait). Pour déterminer sa nature, et s'affranchir des variations de vitesse, la durée de l'élément mesuré est comparée à celle du dernier point reçu. Sa durée est ensuite mémorisée et, suivant le cas, on ajoute 1 à l'une des variables comptabilisant les points et les traits.


L'affichage du caractère se fait dès la réception d'un espace (niveau logique 0) de durée supérieure ou égale à 3 points.

SYNOPTIQUE ROUTINE DÉCODAGE

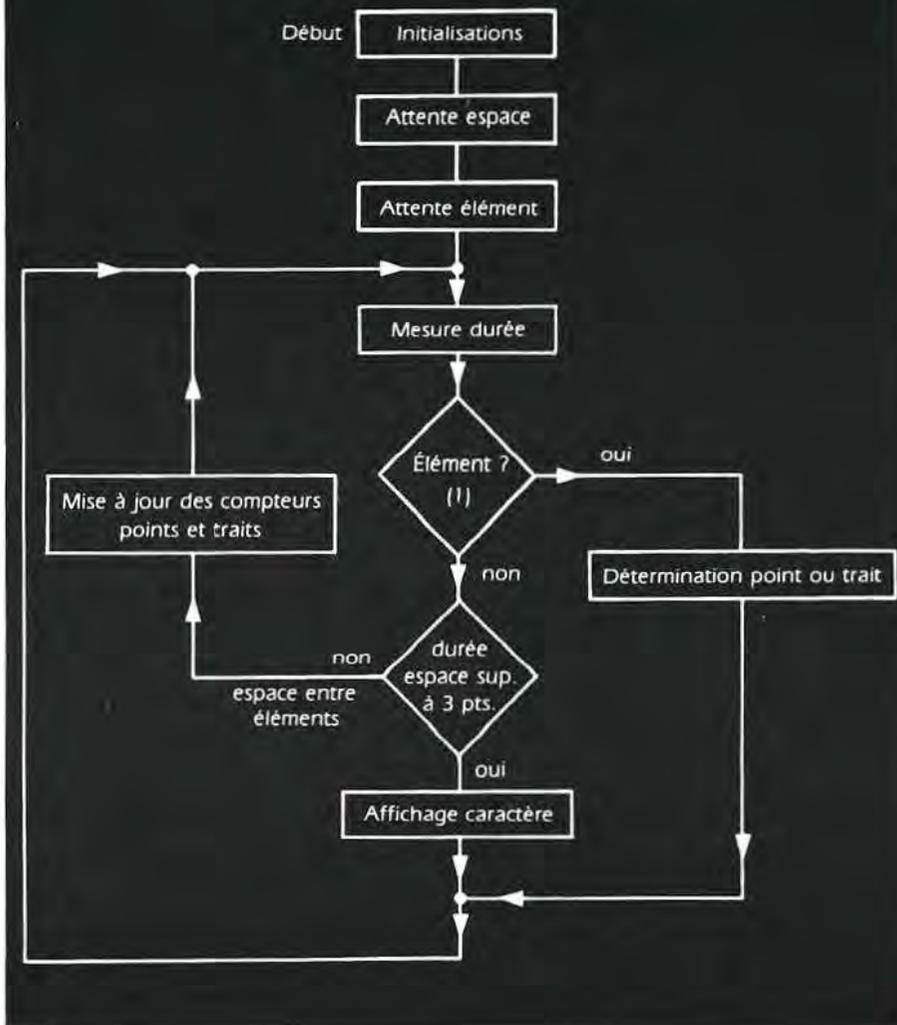

DÉTERMINATION POINT OU TRAIT

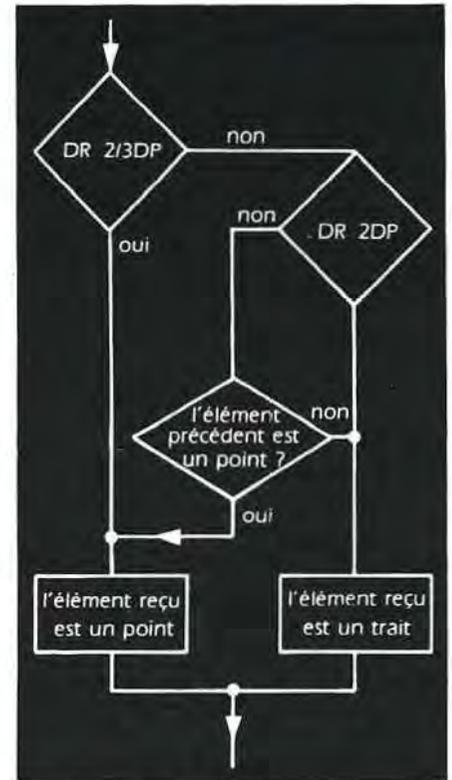DR = durée signal reçu
DP = durée signal précédent




Rappel des variables :

DR = durée signal reçu
DP = durée signal précédent
L = lecture précédente du VIA
T = type du signal précédent
(0 = point, 1 = trait)
P = durée dernier point reçu

SCHEMA INTERFACE ET RACCORDEMENT A L'ORIC

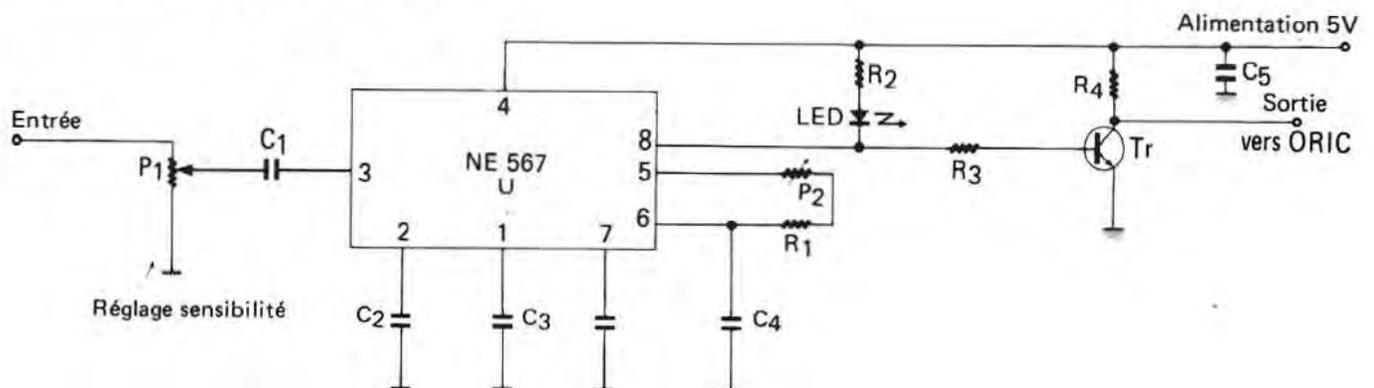Le schéma ci-dessous a déjà été décrit dans **MEGAHERTZ** et, de ce fait, est commercialisé par divers annonceurs (**MEGAHERTZ** n° 5)




U = NE567
Diode LED
Tr = 2N2222

P1 = Pot. 1 kΩ
P2 = Pot. 10 kΩ multitours

R1 = 8,2 kΩ
R2 = 1 kΩ
R3 = 10 kΩ
R4 = 10 kΩ

C1 = 0,22 μF
C2 = 0,1 μF
C3 = 1 μF
C4 = 0,1 μF
C5 = 47 μF 10 V

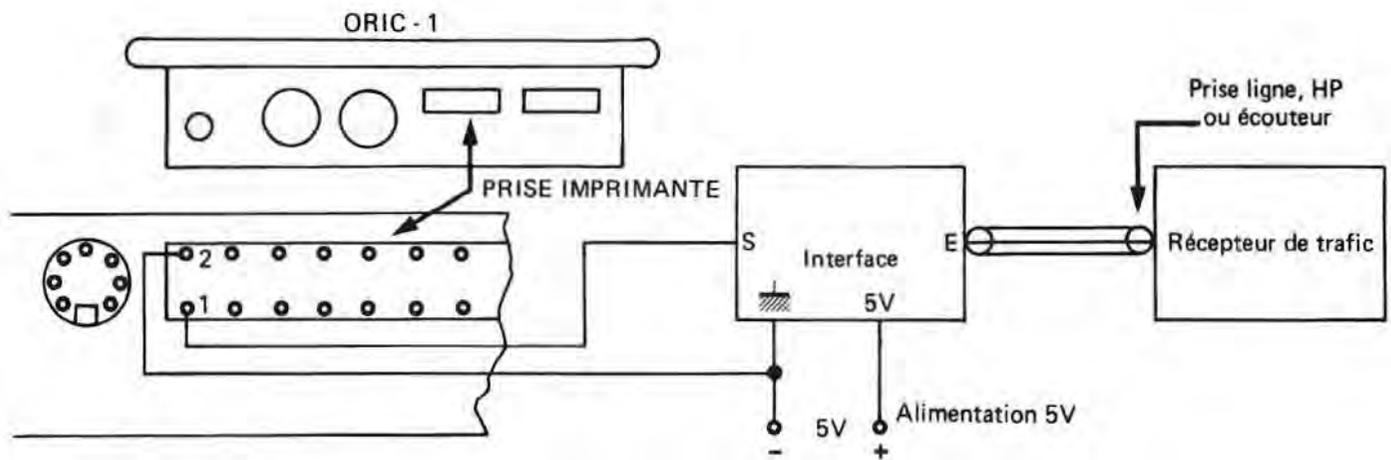P2 sert à régler la plage de capture de la P.L.L.
Le clignotement de la diode LED doit être franc au rythme de la BF.



```

2 REM ++++ORICMORSE++++
3 REM + @ +
4 REM +BONDOMO-DUTERTRE+
5 REM + F6GKQ-F1EZH +
6 REM + 13-11-83 +
7 REM + (V.01) +
8 REM + O R I C - 1 +
9 REM ++++++
10 REM*****ORICMORSE*****
20 HIMEM#8000
30 FORN=#8009TO#81BC
40 READA:POKEN,A
50 NEXT
60 FORN=#8500TO#853E
70 READA:POKEN,A
80 NEXT
81 N=#820C
82 READA
83 IFA=#FETHEN85
84 POKEN,A:N=N+1:GOTO82
85 FORN=#8600TO#865A:POKEN,0:NEXT
87 FORN=#8629TO#865A:READA:POKEN,A:NEXT:POKE#8620,1
90 PRINTCHR$(12)
95 PRINTSPC(10)
100 PRINTCHR$(4);CHR$(27);"JORICMORSE";CHR$(4)
110 PLOT5,10,"E--EMISSION"
120 PLOT5,12,"R--RECEPTION"
125 PLOT5,14,"T--ENTRAINEMENT"
130 GETA$:IFA$=""THEN130
140 IFA$="R"THEN400
150 IFA$="E"THEN500
155 IFA$="T"THEN800
160 GOTO130
400 INK7:PAPER0:CLS
405 FORN=1TO25:PRINT:NEXT
410 PRINTCHR$(4);CHR$(27);"J RETURN POUR EMETTRE";CHR$(4)
430 CALL#8009
435 POKE#26F,27:PAPER7:INK0:CLS
436 PLOT10,14,"EMISSION"
437 WAIT300
440 GOTO500
500 REM EMISSION
505 A$="CQ CQ CQ CQ DE F1EZH..MESSAGE DE TEST MORSE AVEC ORIC.1 A L
AIDE"

```

Vous trouverez dans le prochain numéro le listing de ce programme pour ATMOS.

```

510 A$=A$+" DU PROGRAMME A DENIS F6GKQ ET EDDY F1EZH.CE MESSAGE NE
DOIT "
515 A$=A$+"AVOIR AU MAXIMUM QUE 254 CARACTERES.BON TRAFIC AVEC ORIC
.1"
516 CLS:PRINT"LE MESSAGE EN MEMOIRE EST:";PRINT:PRINTA$
520 IFLEN(A$)>254THENL=254ELSEL=LEN(A$)
525 FORN=1TOL:POKE#82FF+N,ASC(MID$(A$,N,1)):NEXT
530 POKE#82FF+N,62
535 PRINT:PRINT:PRINT
540 INPUT"COMMUTATION(O/N)";R$
545 IFR$="O"THENPOKE#45,7ELSEPOKE#45,247
550 INPUT"VITESSE(1 a 10)";V
555 IFV>10ORV<1THEN550
560 V=(11-V)*8
570 POKE#8200,V:POKE#8201,V*3:POKE#8202,V*2
573 CLS
575 PLOT1,21,"-----"
576 POKE#26F,21
577 GOSUB700
580 SOUND1,90,0
590 PRINTCHR$(6):CALL#8200:PRINTCHR$(6)
595 POKE#26F,27:CLS
600 GOTO110
700 PLOT1,22,"TOUCHES CURSEUR:VOLUME"
710 PLOT1,24,"TOUCHE '#' :MESSAGE MEMORISE"
720 PLOT1,26,"TOUCHE 'RETURN':RECEPTION"
730 RETURN
800 CLS
802 PLOT1,13,"PATIENTEZ JE COMPOSE LA DICTEE"
805 FORN=0T0253
810 G=INT(RND(1)*90)
815 IFG<33THEN810
820 IFPEEK(#8600+G)=0THEN970
830 POKE#8300+N,G
840 NEXT
845 POKE#8300+N,62:PING
847 CLS
850 INPUT"VITESSE(1 a 10)";V
855 V=(11-V)*8
860 POKE#8200,V:POKE#8202,V*2:POKE#8201,V*3
870 PRINT:PRINT"APPUYEZ SUR UNE TOUCHE POUR COMMENCER"
880 GETA$:IFA$=""THEN880
885 CLS
886 WAIT100:POKE#45,247
890 SOUND1,90,0:PAPER0:CALL#8200
900 PAPER7
910 PLOT1,20,"D-POUR UNE AUTRE DICTEE"
920 PLOT1,22,"A-POUR ARRETER"
930 GETG$
940 IFG$="D"THEN800
950 IFG$="A"THENCLS:GOTO110
960 GOTO930
970 IFPEEK(#8300+N-1)=32THEN810
980 POKE#8300+N,32:NEXT
990 GOTO845
1000 REM***CODES MACHINE***
1010 DATA#20,#0E,#81,#A9,#00,#8D,#02,#03,#A9,#10,#8D,#00,#80,#A9
1020 DATA#15,#8D,#02,#80,#8D,#06,#80,#A9,#00,#8D,#03,#80,#8D,#04
1030 DATA#80,#8D,#05,#80,#EA,#AD,#00,#03,#29,#10,#D0,#F9,#AD,#00

```

1040 DATA#03,#29,#10,#F0,#F9,#92,#42,#A0,#07,#A2,#CA,#CA,#D0,#FD
1050 DATA#88,#D0,#F8,#68,#A2,#AD,#00,#03,#29,#10,#CD,#00,#80,#D0
1060 DATA#0D,#A9,#FF,#CD,#01,#20,#F0,#0E,#EE,#01,#30,#4C,#38,#80
1070 DATA#8D,#00,#90,#AD,#00,#90,#F0,#5E,#AD,#06,#30,#0A,#EA,#CD
1080 DATA#01,#80,#F0,#13,#10,#03,#4C,#22,#80,#0E,#05,#30,#0E,#04
1090 DATA#80,#A9,#00,#8D,#01,#90,#4C,#57,#80,#AD,#04,#30,#0A,#18
1100 DATA#6D,#05,#90,#AA,#BD,#00,#95,#AA,#20,#3A,#31,#AD,#00,#03
1110 DATA#29,#AF,#C9,#AF,#F0,#6B,#A9,#00,#8D,#04,#30,#2D,#05,#80
1120 DATA#AD,#06,#90,#0A,#0A,#0A,#EA,#EA,#CD,#01,#30,#F0,#03,#10
1130 DATA#03,#4C,#88,#30,#4C,#A8,#91,#A2,#20,#20,#3A,#31,#4C,#A8
1140 DATA#81,#0E,#02,#80,#AD,#01,#20,#0A,#18,#6D,#01,#30,#CD,#02
1150 DATA#80,#F0,#25,#10,#03,#4C,#F5,#90,#AD,#01,#30,#CD,#02,#80
1160 DATA#F0,#02,#10,#05,#AD,#03,#90,#F0,#11,#A9,#01,#8D,#03,#30
1170 DATA#EE,#05,#90,#AD,#01,#30,#8D,#02,#80,#4C,#7A,#80,#AD,#01
1180 DATA#80,#8D,#06,#80,#A9,#00,#8D,#03,#80,#EE,#04,#30,#4C,#EC
1190 DATA#80,#A9,#F7,#3D,#02,#03,#52,#60,#EA,#78,#A9,#FF,#AA,#A9
1200 DATA#07,#20,#25,#F5,#A9,#00,#AA,#A9,#0E,#20,#35,#F5,#A0,#00
1210 DATA#A9,#2D,#99,#40,#BF,#C8,#98,#C9,#28,#D0,#F5,#A9,#00,#8D
1220 DATA#07,#80,#A8,#A9,#17,#8D,#6F,#02,#60,#EA,#EA,#AD,#07,#80
1230 DATA#F0,#20,#C9,#01,#F0,#32,#C9,#02,#F0,#3A,#89,#A8,#BE,#C9
1240 DATA#2D,#F0,#3F,#EA,#EA,#EA,#EA,#EA,#8A,#99,#A8,#BE,#C9,#60
1250 DATA#A9,#00,#8D,#07,#90,#A2,#EA,#EA,#EA,#EA,#EA,#8A,#99,#A8
1260 DATA#BE,#C8,#98,#C9,#00,#F0,#01,#60,#EE,#07,#30,#A0,#00,#60
1270 DATA#EA,#EA,#EA,#EA,#EA,#8A,#99,#A2,#BC,#4C,#68,#31,#EA,#EA
1280 DATA#EA,#EA,#EA,#8A,#99,#A2,#BD,#4C,#68,#31,#8A,#48,#20,#0A
1290 DATA#CC,#A9,#FF,#AA,#A9,#07,#20,#35,#F5,#A9,#00,#AA,#A9,#0E
1300 DATA#20,#35,#F5,#68,#AA,#A9,#00,#F0,#B1,#AD,#07,#30,#F0,#03
1310 DATA#4C,#7A,#80,#98,#C9,#01,#D0,#F8,#A9,#02,#9D,#01,#30,#4C,#5
A,#80
1320 REM***TABLE DE TRANSCODAGE***
1330 DATA#20,#54,#45,#4D,#4E,#41,#49,#4F,#47,#4B,#44,#57,#52,#55
1340 DATA#53,#20,#20,#51,#5A,#59,#43,#58,#42,#4A,#50,#3A,#4C,#20
1350 DATA#46,#56,#48,#30,#39,#20,#38,#20,#20,#20,#37,#20,#3E,#2E
1360 DATA#20,#2C,#2F,#2D,#36,#31,#20,#22,#3F,#20,#2A,#20,#23,#32
1370 DATA#20,#5B,#20,#33,#20,#34,#35
1380 REM***EMISSION***
1390 DATA#60,#20,#05,#E9,#C9,#00,#F0,#F9,#C9,#0D,#F0,#F4,#AA,#20
1400 DATA#A6,#82,#BD,#00,#86,#20,#27,#82,#4C,#0D,#82,#EA,#EA
1410 DATA#C9,#01,#F0,#5C,#78,#A0,#08,#8C,#03,#82,#2A,#B0,#0C,#CE
1420 DATA#03,#82,#D0,#F8,#58,#60,#EA,#EA,#EA,#EA,#EA,#CE,#03,#82
1430 DATA#F0,#39,#2A,#B0,#1F,#A2,#05,#48,#A9,#08,#20,#94,#82,#AE
1440 DATA#00,#82,#20,#75,#82,#A2,#00,#A9,#08,#20,#9D,#82,#AE,#00
1450 DATA#82,#20,#75,#82,#68,#4C,#40,#82,#A2,#05,#48,#A9,#08,#20
1460 DATA#94,#82,#AE,#01,#82,#4C,#53,#82,#A0,#FF,#88,#D0,#FD,#CA
1470 DATA#D0,#F8,#60,#AE,#01,#82,#20,#75,#82,#4C,#39,#82,#AE,#01,#8
2,#20
1480 DATA#75,#82,#AE,#02,#82,#20,#75,#82,#60,#20,#35,#F5,#A5,#45
1490 DATA#8D,#02,#03,#60,#20,#35,#F5,#A9,#F7,#8D,#02,#03,#60,#C9
1500 DATA#0A,#F0,#12,#C9,#0B,#D0,#1A,#AD,#49,#82,#C9,#0F,#F0,#06
1510 DATA#EE,#49,#82,#EE,#68,#82,#60,#AD,#49,#82,#F0,#06,#CE,#49
1520 DATA#82,#CE,#68,#82,#60,#C9,#23,#F0,#04,#20,#3F,#F7,#60,#A9
1530 DATA#00,#8D,#05,#82,#AD,#05,#82,#AA,#8D,#00,#83,#C9,#3E,#F0,#1
0
1540 DATA#AA,#20,#3F,#F7,#BD,#00,#86,#20,#27,#82,#EE,#05,#82,#4C
1550 DATA#D5,#82,#A9,#00,#A2,#00,#60,#FE,#2D,#00,#00,#38,#00,#35
1560 DATA#32,#3F,#2F,#27,#23,#21,#20,#30,#38,#3C,#3E,#00,#00,#00
1570 DATA#00,#00,#4C,#00,#05,#18,#1A,#0C,#02,#12,#0E,#10,#04,#17
1580 DATA#0D,#14,#07,#06,#0F,#16,#1D,#0A,#08,#03,#09,#11,#0B,#19
1590 DATA#1E,#1C

ROUTINE DÉCODAGE

#8000 = L
 #8002 = DP
 #8003 = T
 #8004 = variable point
 #8005 = variable trait
 #8006 = P
 #8001 = DR

INITIALISATIONS

```

8009 200E81 JSR #810E
800C A900 LDA %#00
800E 8D0203 STA #0302 Met le port du VIA
8011 A910 LDA %#10 en entrée
8013 8D0080 STA #8000
8016 A915 LDA %#15
8018 8D0280 STA #8002
801B 8D0680 STA #8006
801E A900 LDA %#00
8020 8D0380 STA #8003
8023 8D0480 STA #8004
8026 8D0580 STA #8005
8029 EA NOP
802A AD0003 LDA #0300
802D 2910 AND %#10
802F D0F9 BNE #802A
8031 AD0003 LDA #0300
8034 2910 AND %#10
8036 F0F9 BEQ #8031
8038 98 TYA
8039 48 PHA
803A A007 LDY %#07
803C A2CA LDX %#CA
803E CA DEX
803F D0FD BNE #803E
8041 88 DEY
8042 D0F8 BNE #803C
8044 68 PLA
8045 A8 TAY
8046 AD0003 LDA #0300
8049 2910 AND %#10
804B CD0080 CMP #8000
804E D00D BNE #805D
8050 A9FF LDA %#FF
8052 CD0180 CMP #8001
8055 F00E BEQ #8065
8057 EE0180 INC #8001
805A 4C3880 JMP #8038
805D 8D0080 STA #8000
8060 AD0080 LDA #8000
8063 F05B BEQ #80C0
8065 AD0680 LDA #8006
8068 0A ASL A
8069 EA NOP
    
```

Met le port du VIA
 en entrée

L = 10

DP = DR = 15

T = 0 [point]

Attente espace

Attente élément

Préserve Y
 Préserve A

Tempo échantillo-
 nage 5 ms

Récupère A
 Récupère Y

Lecture niveau
 entrée et comparai-
 son avec L

Boucle si identique

Sinon mémorise
 Élément ou
 espace ?

A = 2P

```

806A CD0180 CMP #8001
806D F013 BEQ #8082
806F 1003 BPL #8074
8071 4C8280 JMP #8082
8074 0E0580 ASL #8005
8077 0E0480 ASL #8004
807A A900 LDA %#00
807C 8D0180 STA #8001
807F 4C5780 JMP #8057
8082 AD0480 LDA #8004
8085 0A ASL A
8086 18 CLC
8087 6D0580 ADC #8005
808A AA TAX
808B BD0085 LDA #8500,%
808E AA TAX
808F 203A81 JSR #813A
8092 AD0003 LDA #0300
8095 29AF AND %#AF
8097 C9AF CMP %#AF
8099 F06B BEQ #8106
809B A900 LDA %#00
809D 8D0480 STA #8004
80A0 8D0580 STA #8005
80A3 AD0680 LDA #8006
80A6 0A ASL A
80A7 0A ASL A
80A9 0A ASL A
80AB EA NOP
80AC EA NOP
80AE CD0180 CMP #8001
80B0 F008 BEQ #80B8
80B2 1003 BPL #80B5
80B4 4CB880 JMP #80B8
80B6 4CA881 JMP #81A8
80B8 A220 LDX %#20
80BA 203A81 JSR #813A
80BD 4CA881 JMP #81A8
80C0 0E0280 ASL #8002
80C3 AD0180 LDA #8001
80C6 0A ASL A
80C7 18 CLC
80C8 6D0180 ADC #8001
80CB CD0280 CMP #8002
80CE F025 BEQ #80F5
80D0 1003 BPL #80D5
80D2 4CF580 JMP #80F5
80D4 AD0180 LDA #8001
80D6 CD0280 CMP #8002
80D8 F002 BEQ #80DF
80DA 1005 BPL #80E4
80DC AD0380 LDA #8003
80DE F011 BEQ #80F5
80E0 A901 LDA %#01
80E2 8D0380 STA #8003
80E4 EE0580 INC #8005
80E6 AD0180 LDA #8001
80E8 8D0280 STA #8002
80EA 4C7A80 JMP #807A
    
```

DR < 2P

Transcodage
 Morse-ASCII

Saut à affichage
 Test clavier (touche
 return)
 variables trait et
 point à zéro

A = 4P

Test espace entre
 mots

Affichage espace

DP = ZDP

A = 3DR

DR < ZDP

Cas d'un trait

```

80F5 AD0180 LDA #8001
80F8 8D0680 STA #8006
80FB A900 LDA %#00
80FD 8D0380 STA #8003
8100 EE0480 INC #8004
8103 4CEC80 JMP #80EC
8106 A9F7 LDA %#F7
8108 8D0280 STA #8002
810B 58 CLI
810C 60 RTS
810D EA NOP
810E 78 SEI
810F A9FF LDA %#FF
8111 AA TAX
8112 A907 LDA %#07
8114 2035F5 JSR #F535
8117 A900 LDA %#00
8119 AA TAX
811A A90E LDA %#0E
811C 2035F5 JSR #F535
811F A000 LDY %#00
8121 A92D LDA %#2D
8123 9940BF STA #BF40,Y
8126 C8 INY
8127 99 TYA
8128 C928 CMP %#28
812A D0F5 BNE #8121
812C A900 LDA %#00
812E 8D0780 STA #8007
8131 A8 TAY
8132 A917 LDA %#17
8134 8D6F02 STA #026F
8137 60 RTS
8138 EA NOP
8139 EA NOP
813A AD0780 LDA #8007
813D F020 BEQ #815F
813F C901 CMP %#01
8141 F032 BEQ #8175
8143 C902 CMP %#02
8145 F03A BEQ #8181
8147 B9A8BE LDA #BEA8,Y
814A C92D CMP %#2D
814C F03F BEQ #818D
814E EA NOP
814F EA NOP
8150 EA NOP
8151 EA NOP
8152 EA NOP
8153 8A TXA
8154 99A8BE STA #BEA8,Y
8157 C8 INY
8158 60 RTS
8159 A900 LDA %#00
815B 8D0780 STA #8007
815E A8 TAY
815F EA NOP
8160 EA NOP
8161 EA NOP

```

ROUTINE ÉMISSION

Prépare retour au basic

Retour basic

Prépare lecture clavier

Trace une ligne de pointillés à la 18^e ligne

Valide l'écran sur 17 lignes

Routine d'affichage

```

8162 EA NOP
8163 EA NOP
8164 8A TXA
8165 99A8BE STA #BEA8,Y
8168 C8 INY
8169 98 TYA
816A C900 CMP %#00
816C F001 BEQ #816F
816E 60 RTS
816F EE0780 INC #8007
8172 A000 LDY %#00
8174 60 RTS
8175 EA NOP
8176 EA NOP
8177 EA NOP
8178 EA NOP
8179 EA NOP
817A 8A TXA
817B 99A8BC STA #BCA8,Y
817E 4C6881 JMP #8168
8181 EA NOP
8182 EA NOP
8183 EA NOP
8184 EA NOP
8185 EA NOP
8186 8A TXA
8187 99A8BD STA #BDA8,Y
818A 4C6881 JMP #8168
818D 8A TXA
818E 48 PHA
818F 200ACC JSR #CC0A
8192 A9FF LDA %#FF
8194 AA TAX
8195 A907 LDA %#07
8197 2035F5 JSR #F535
819A A900 LDA %#00
819C AA TAX
819D A90E LDA %#0E
819F 2035F5 JSR #F535
81A2 68 PLA
81A3 AA TAX
81A4 A900 LDA %#00
81A6 F0B1 BEQ #8159
81A8 AD0780 LDA #8007
81AB F003 BEQ #8180
81AD 4C7A80 JMP #807A
81B0 98 TYA
81B1 C901 CMP %#01
81B3 D0F8 BNE #81AD
81B5 A902 LDA %#02
81B7 8D0180 STA #8001
81BA 4C5A80 JMP #805A
81BD 5555 EOR #55,X
81BF 5555 EOR #55,X
81C1 5555 EOR #55,X
81C3 5555 EOR #55,X
81C5 5555 EOR #55,X
81C7 5555 EOR #55,X
81C9 5555 EOR #55,X

```

Effacement écran

Prépare lecture clavier

Retour en haut d'écran

8200	60	RTS		Retour au basic	8284	403982	JMP	#8239	
8200	2005E9	JSR	#E905	Début : lecture clavier	8287	AE0182	LDX	#8201] Traitement espace inter-mots (5 pts)
8210	C900	CMP	%#00		828A	207582	JSR	#8275	
8212	F0F9	BEQ	#820D	Attente appui touche	828D	AE0282	LDX	#8202	
8214	C900	CMP	%#00		8290	207582	JSR	#8275	
8216	F0F4	BEQ	#820C	Si appui sur return, retour au basic	8293	60	RTS		
8218	AA	TAX			8294	2035F5	JSR	#F535	
8219	20A682	JSR	#82A6	Saut routine test touche	8297	A545	LDA	#45] Activation ou non-activation du relais
821C	BD0086	LDA	#8600, X	Transcodage ASCII-MORSE	8299	8D0203	STA	#0302	
821F	202782	JSR	#8227	Saut routine émission	829C	60	RTS		
8222	408D82	JMP	#820D	Boucle	829D	2035F5	JSR	#F535	
8225	EA	NOP			82A0	A9F7	LDA	%#F7	
8226	EA	NOP		Est-ce la touche espace	82A2	8D0203	STA	#0302	
8227	C901	CMP	%#01	Si oui, saut au traitement espace	82A5	60	RTS		
8229	F05C	BEQ	#8287	Inhibe les interruptions	82A6	C90A	CMP	%#0A	
822B	78	SEI		Initialise le compteur de bits	82A8	F012	BEQ	#82BC] Test touches "11" pour augmenter ou baisser le volume
822C	A008	LDY	%#08	Teste les bits 1 à 1 par le MSB	82AA	C90B	CMP	%#0B	
822E	8C0382	STY	#8203	Si bit à 1, début code morse	82AC	D01A	BNE	#82C8	
8231	2A	ROL	A		82AE	AD4982	LDA	#8249	
8232	B00C	BCS	#8240	Autorise les interruptions	82B1	C90F	CMP	%#0F	
8234	CE0382	DEC	#8203	Retour à lecture clavier	82B3	F006	BEQ	#82BB	
8237	D0F8	BNE	#8231		82B5	EE4982	INC	#8249	
8239	58	CLI			82B8	EE6882	INC	#8268	
823A	60	RTS			82BB	60	RTS		
823B	EA	NOP			82BC	AD4982	LDA	#8249	
823C	EA	NOP			82BF	F006	BEQ	#82C7	
823D	EA	NOP			82C1	CE4982	DEC	#8249	
823E	EA	NOP			82C4	CE6882	DEC	#8268	
823F	EA	NOP			82C7	60	RTS		
8240	CE0382	DEC	#8203	Prend le bit suivant	82C8	C923	CMP	%#23] Si touche "#" saut à émission message mémorisé
8243	F039	BEQ	#827E	Si c'est le dernier, saut à espace intercaractères	82CA	F004	BEQ	#82D0	
8245	2A	ROL	A	Si c'est un trait, saut au traitement trait	82CC	203FF7	JSR	#F73F] Sinon affichage et traitement
8246	B01F	BCS	#8267		82CF	60	RTS		
8248	A205	LDX	%#05		82D0	A900	LDA	%#00] Émission message mémorisé
824A	48	PHA		Génère tonalité durant le temps d'un point et active le relais si commutation demandée	82D2	8D0582	STA	#8205	
824B	A908	LDA	%#08		82D5	AD0582	LDA	#8205] Adresse début : #8300
824D	209482	JSR	#8294		82D8	AA	TAX		
8250	AE0082	LDX	#8200		82D9	BD0083	LDA	#8300, X	
8253	207582	JSR	#8275		82DC	C93E	CMP	%#3E] Test si caractère fin de message (">")
8256	A200	LDX	%#00		82DE	F010	BEQ	#82F0	
8258	A908	LDA	%#08		82E0	AA	TAX		
825A	209D82	JSR	#829D		82E1	203FF7	JSR	#F73F	
825D	AE0082	LDX	#8200	Attend le temps d'un point et saut au bit suivant	82E4	BD0086	LDA	#8600, X	
8260	207582	JSR	#8275		82E7	202782	JSR	#8227	
8263	68	PLA			82EA	EE0582	INC	#8205	
8264	404082	JMP	#8240		82ED	40D582	JMP	#82D5	
8267	A205	LDX	%#05		82F0	A900	LDA	%#00	
8269	48	PHA		Génère tonalité et active relais durant le temps d'un trait	82F2	A200	LDX	%#00	
826A	A908	LDA	%#08		82F4	60	RTS		
826C	209482	JSR	#8294		82F5	5555	EOR	#55, X] FIN DU PROGRAMME Variables : #8200 — durée point #8201 — durée trait (3 pts) #8202 — durée 2 points #8205 — pointeur lecture message mémorisé #45 — état relais (F7 désactivé, 07 activé)
826F	AE0182	LDX	#8201		82F7	5555	EOR	#55, X	
8272	405382	JMP	#8253		82F9	5555	EOR	#55, X	
8275	A0FF	LDY	%#FF		82FB	5555	EOR	#55, X	
8277	88	DEY			82FD	5555	EOR	#55, X	
8278	D0FD	BNE	#8277	Tempo ajustable point-trait	82FF	5543	EOR	#43, X	
827A	CA	DEX			8301	5120	EOR	(#20), Y	
827B	D0F8	BNE	#8275		8303	43	???		
827D	60	RTS			8304	5120	EOR	(#20), Y	
827E	AE0182	LDX	#8201		8306	43	???		
8281	207582	JSR	#8275	Espace intercaractères (3 pts)					

RELAIS AMATEURS ET RADIOLOCALISATION

ANDRE DUCROS

LA TRIANGULATION

Pour repérer la position d'une station émettrice, la méthode couramment utilisée dans le milieu amateur, consiste à pratiquer la triangulation. Deux ou plusieurs stations repèrent la direction dans laquelle elles reçoivent l'émetteur en question et reportent ces directions sur une carte. S'il n'y a pas trop d'erreurs dans les relevés, les diverses droites ainsi tracées se recoupent en un point. On obtient plus fréquemment une zone dans

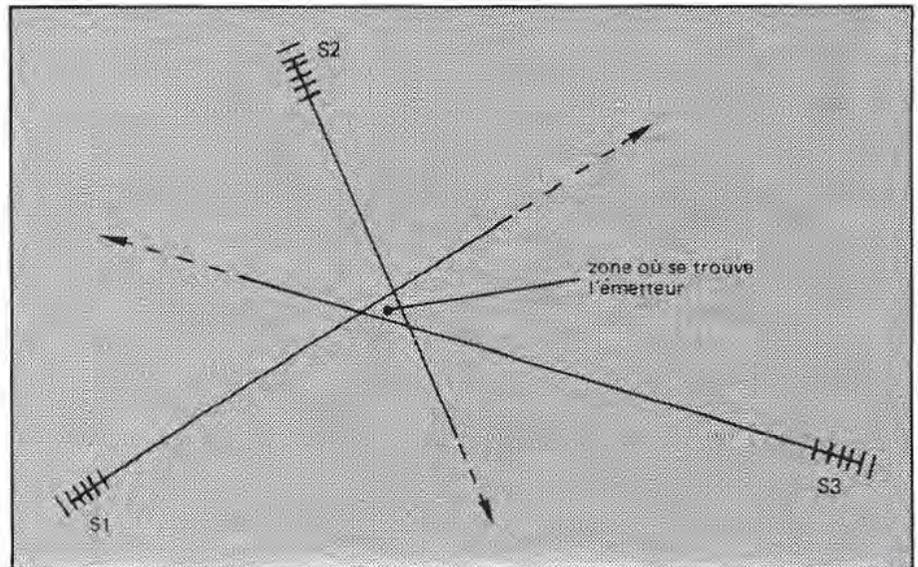


Figure 1
Avec trois stations on obtient un triangle dans lequel se trouve l'émetteur recherché, d'où le nom de triangulation.

S.T.T. 49, AV JEAN JAURÈS - 75019 PARIS - TÉL: 203.01.29.

**SPECIALISTE RADIO-EMISSION/
INSTALLATIONS - ANTENNES - PYLONES**

TOUS PYLONES:

CEM
C^{ie} Electro-Mécanique

**SPECIALISTE
ANTENNES
PROFESSIONNELLES**



PORTENSEIGNE



**ALLGON
ANTENN**

**NOUVEAU. Recevez la 4^e chaîne,
le matériel de réception est arrivé.**

**SPECIALISTE RADIO LIBRE
AMELIORATION ET CONSTRUCTION
DE LA B.F. à LA H.F.**

**MONTAGES DE PYLONES
DANS TOUTE LA FRANCE**
(Devis sur demande)

**TUBE HF
RADIO LIBRE
EIMAC 4cx250 B
1400 f. TTC**

*Réception
SATELLITE*



Antenne Parabolique.
Réception satellite

RADIO-EMISSION PROFESSIONNELLE:

matériel ZODIAC

**MONTAGE ANTENNES TELEVISION
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES**

Antenne, scanner et beam
3 et 4 éléments 27 MHz, marque ECO.

laquelle se trouve l'émetteur recherché (fig. 1).

L'inconvénient principal de la méthode réside dans le fait qu'il faut être au moins deux pour avoir une idée de la position de l'émetteur chassé. Une station unique ne peut déterminer que la direction de l'émetteur sans pouvoir avoir idée de la distance à laquelle il se trouve.

CAS D'UN BROUILLEUR A L'ENTRÉE D'UN RELAIS

Lorsque l'émetteur recherché transmet sur la fréquence d'entrée d'un

Sur la figure 2, Q représente l'émetteur recherché, S est la station et R le relais. Les distances relatives sont d_1 , d_2 et d_3 . A la station de réception on utilise deux récepteurs qui n'ont pas besoin d'être identiques et qui peuvent être branchés sur la même antenne ou sur deux antennes différentes mais pas trop éloignées l'une de l'autre cependant.

Les sorties BF de ces deux récepteurs sont acheminées vers les deux traces d'un oscilloscope double trace, de préférence à mémoire. On observe sur cet oscilloscope des signaux ayant transité par deux chemins différents, donc décalés dans le temps.

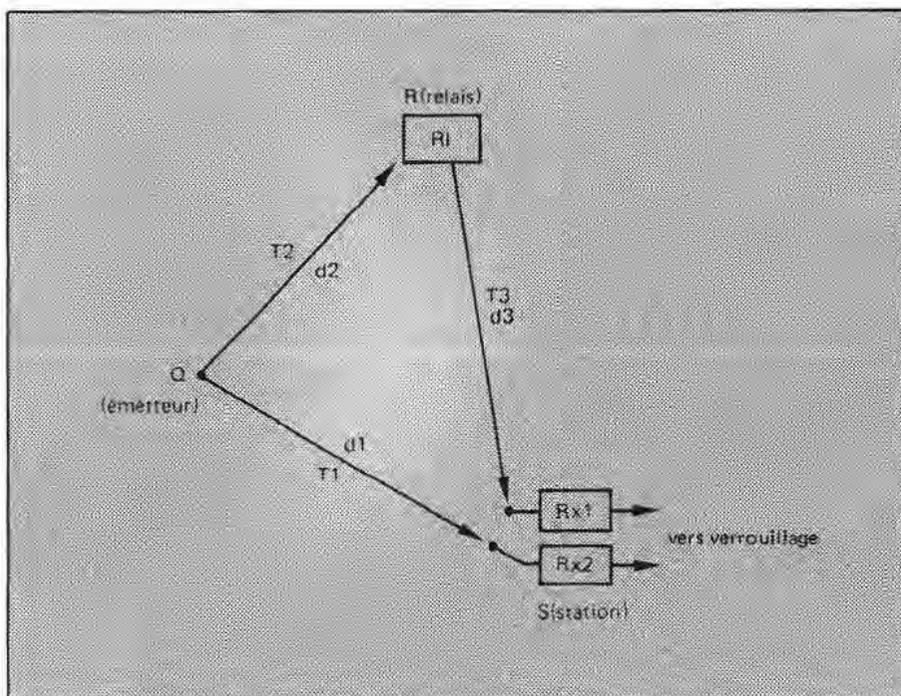


Figure 2
Les signaux issus de l'émetteur sont absents sur l'oscilloscope après deux trajets différents.

relais, il est possible de le recevoir simultanément sur deux fréquences, celle d'entrée et celle de sortie du relais. Or, ces deux signaux n'ont pas parcouru le même chemin et n'arrivent pas en même temps à la station de réception (fig. 2).

Cette différence de temps de parcours est à la base d'un deuxième type de radiolocalisation aux multiples variantes et dont certaines nous valent d'ailleurs de retrouver des systèmes type SYLEDIS sur nos bandes.

LA SOLUTION MATHÉMATIQUE DU PROBLÈME

Pour aller de l'émetteur à la voie 1 de l'oscilloscope, le signal met un temps T_1 proportionnel à la distance d_1 , plus un temps RX_1 à traverser le récepteur.

Pour aller de l'émetteur à la voie 2, ce signal met le temps T_2 proportionnel à d_2 , puis le temps Rl à traverser l'électronique du relais, puis le temps T_3 pour aller du relais à la station, et enfin le temps RX_2 pour traverser le deuxième récepteur.

La différence de temps ΔT mesurée à l'oscilloscope est donc égale à :

$$(T_2 + Rl + T_3 + RX_2) - (T_1 + RX_1)$$

soit $\Delta T = T_2 - T_1 + K$

K étant une constante puisque ne dépendant que de l'électronique en place et de la distance entre le relais et l'émetteur.

ΔT est mesuré sur l'oscilloscope. Nous verrons comment mesurer K . On peut donc déduire :

$$T_2 - T_1 = \Delta T - K$$

Si les temps sont mesurés en microsecondes, il suffit de les multiplier par 0,3 pour obtenir des kilomètres, puisque les ondes se déplacent à 300 000 km/s, soit à 300 m par microseconde. D'où la formule fondamentale :

$$d_2 - d_1 = (\Delta T - K) \times 0.3$$

Dès qu'on a mesuré ΔT , on peut dire que l'émetteur est à un endroit tel que $d_2 - d_1 = (\Delta T - K) \times 0.3$; les mathématiques enseignent que ce point se trouve sur une hyperbole ayant pour foyers la station et le relais et ayant l'allure donnée à la figure 3.

Si Q est l'angle dans lequel on trouve l'émetteur par rapport à la direction du relais, la distance SQ peut être obtenue sans difficulté par les mathématiques puisqu'il s'agit de résoudre le problème de l'intersection d'une droite et d'une hyperbole.

La solution peut aussi être obtenue graphiquement en dessinant l'hyperbole point à point autour de ses foyers S et R , mais la solution mathématique est plus intéressante et surtout plus rapide dans la mesure où la micro-informatique est là aujourd'hui pour résoudre les équations.

MESURE DE LA CONSTANTE K

Pour mesurer K , il suffit de se placer dans un cas particulier simple, par exemple l'émetteur placé à côté de la station de réception. Dans ces conditions, T_1 est nul et T_2 est égal à T_3 (fig. 4).

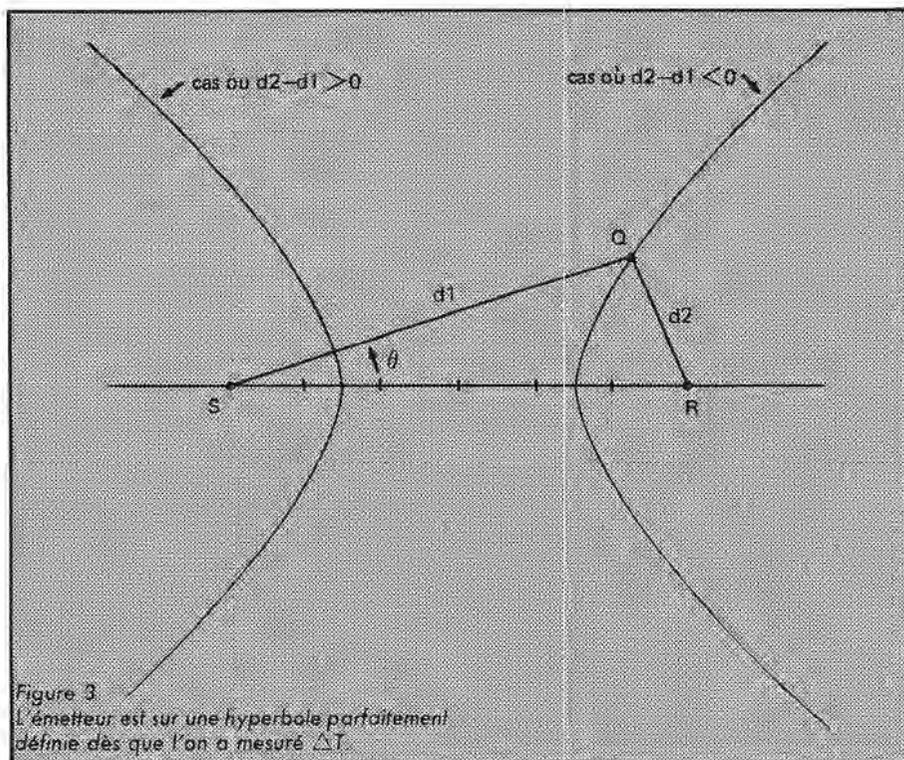


Figure 3
L'émetteur est sur une hyperbole parfaitement définie dès que l'on a mesuré ΔT .

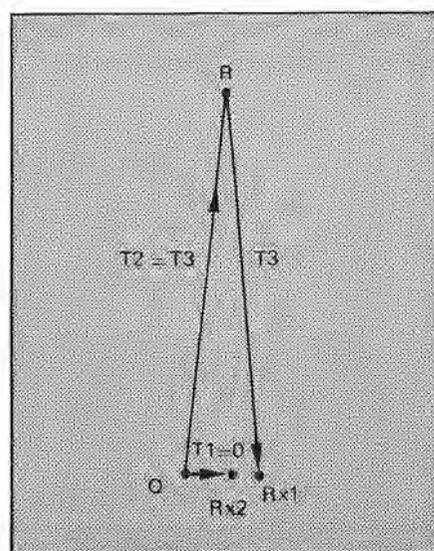


Figure 4
La mesure de K se fait en plaçant l'émetteur à côté de la station de réception.

La différence de temps mesurée dans une pareille situation est :

$$\Delta T_0 = T_2 - T_1 + K = T_3 + K$$

Comme :

$$T_3 = \frac{d_3}{0,3}$$

on en tire la formule finale :

$$K = \Delta T_0 - \frac{d_3}{0,3}$$

Il est impératif de faire la mesure de ΔT_0 avec la plus grande précision, car c'est d'elle que dépendra par la suite la précision de tous les relevés. Une méthode simple consiste à envoyer des trains de sinusoïdes BF sur l'émetteur et à observer le résultat à l'oscilloscope (fig. 5) ; la mesure de ΔT_0 peut se faire sur la dernière arche, comme indiqué sur cet exemple.

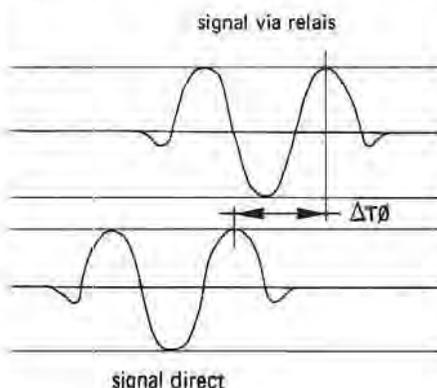


Figure 5
Mesure de ΔT_0 sur des trains de sinusoïdes BF.

LE PROGRAMME

Le listing ci-joint correspond à un programme fonctionnant sur TRS80, modèle 1 ou 3, ou sur PROF80. Sans autre modification, il peut être adapté sur n'importe quel autre

appareil disposant des fonctions mathématiques élémentaires dans son BASIC.

Ligne 80 on trouve $RA = 1250$; RA est la variable utilisée pour entrer la valeur de ΔT_0 et qui permet de calculer K. La mise au point de ce procédé a été faite à Nîmes, sur le relais R13 des Alpes de Haute Provence, le retard a été trouvé égal à 1250 microsecondes.

$D_3 = 127$, ligne 90 correspond à la distance séparant la station de ce relais, en l'occurrence 127 km.

Il faut noter que les retards mesurés à l'oscilloscope sont toujours compris entre deux valeurs extrêmes : un maximum égal à ΔT_0 et correspondant à un émetteur placé à côté de la station, et un minimum RI, calculé ligne 120 et correspondant à un émetteur placé à côté du relais. Si l'on mesure des valeurs en dehors de cette fourchette, c'est qu'il y a une erreur de manipulation quelque part. Les lignes 80 et 90 sont donc à modifier une fois pour tous par l'utilisation en fonction du couple station-relais sur lequel il va travailler.

En fonctionnement, le programme demande la valeur du retard mesuré à l'oscilloscope (en microsecondes). Il demande ensuite la direction dans laquelle on trouve l'émetteur **par rapport au relais** (en degrés) ; il fournit alors tout simplement la distance en kilomètres à laquelle se trouve l'émetteur recherché.

Il y a deux cas dans lesquels le programme ne peut répondre car il se heurte alors à des impossibilités mathématiques : lorsque l'émetteur se trouve derrière le relais vu de la station (ΔT mesuré = RI et $Q = 0$), et lorsque l'émetteur se trouve dans le dos de la station quand elle regarde vers le relais (ΔT mesuré = $RA = \Delta T_0$ et $Q = 180$ degrés).

LA MESURE DES PARAMÈTRES

La précision de la localisation dépend de la directivité des antennes et de la mesure de ΔT sur l'oscilloscope ; une seule antenne de type 9 éléments par exemple, ou pire, HB9CV est insuffisante ; il vaut mieux utiliser deux aériens en phase, ce qui a l'avantage de créer deux crevas-

ses symétriques de part et d'autre du lobe principal de rayonnement, et permet de mieux repérer le maximum de réception.

Côté oscilloscope, il faut faire attention aux signaux sinusoïdaux, car il est facile alors de se tromper d'une période dans la mesure de ΔT , ou d'une alternance si le relais inverse la modulation BF. Sur de la parabole ce risque disparaît, mais il faut une bonne expérience pour faire des mesures très précises au vol ; l'oscilloscope double trace à mémoire, par contre, est parfait dans cette appli-

cation, car on a tout son temps alors pour effectuer la mesure. La figure 6 donne l'allure des signaux observés sur de la parabole.

A titre d'exemple, avec un angle Q mesuré de 40° et un temps ΔT de 1000 microsecondes, des précisions de $\pm 2,5^\circ$ sur l'angle et ± 10 us sur le temps permettent de situer un émetteur à 46 km dans un parallélogramme de 4 km sur 4.

La chasse au shaddock peut entrer dans sa phase électronique-informatique.

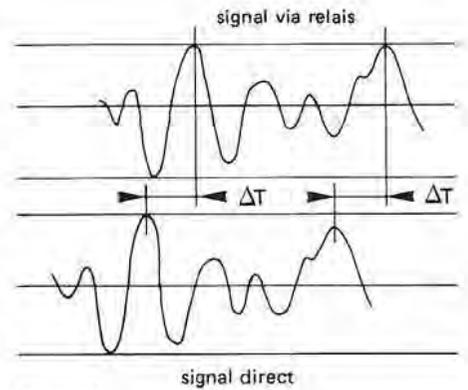


Figure 6
Signaux vocaux observés après double acheminement.

```

10 CLS:REM CHASSE AU SHADOCK SUR ORDINATEUR
20 PRINT@394,"*****"
30 PRINTTAB(10);"***          CHASSE AU SHADOCK          ***"
40 PRINTTAB(10);"*** COPYRIGHT A.DUCROS F5AD ET SORACOM ***"
50 PRINTTAB(10);"*****"
60 FORI=1TO400:NEXTI
70 PRINT:PRINT
80 RA=1250:REM RETARD ETALON,EMETTEUR A LA STATION
90 D3=127:REM DISTANCE STATION-RELAIS
100 PI=3.14159
110 K=RA-D3/.3:REM RETARD ELECTRONIQUE,CONSTANT
120 R1=K-D3/.3:REM RETARD MIN,EMETTEUR A COTE DU RELAIS
130 REM ***** ENTREE DES MESURES *****
140 PRINT"RETARD MAX MESURABLE : ";RA
150 PRINT"RETARD MIN MESURABLE : ";R1
160 PRINT
170 INPUT"RETARD MESURE (MICRO-SECONDES) ";RM
180 IFRM>R1THENPRINT"ERREUR DE MESURE":GOTO140
190 IFRM<R1THENPRINT"ERREUR DE MESURE":GOTO140
200 INPUT"ANGLE PAR RAPPORT AU RELAIS (DEGRES) ";X
210 IFRM=RIANDX=0THENPRINT"EMETTEUR PLACE DERRIERE LE RELAIS,
DISTANCE INCONNUE":GOTO160
220 IFRM=RAANDX=180THENPRINT"DISTANCE INCONNUE":GOTO160
230 IFRM=R1THENRO=0:GOTO380
240 REM ***** DIFFERENCE DES TRAJETS *****
250 DT=(RM-K)*.3:REM DIFFERENCE DES TRAJETS
260 REM ***** PARAMETRES DE L'HYPERBOLE *****
270 AH=ABS(DT/2)
280 CH=D3/2
290 BH=SQR(CH*CH-AH*AH)
300 REM ***** CALCUL DE LA DISTANCE *****
310 X=X*PI/180
320 A=COS(X)*COS(X)/(AH*AH)-SIN(X)*SIN(X)/(BH*BH)
330 B=CH*COS(X)/(AH*AH)
340 C=CH*CH/(AH*AH)-1
350 IFTD>0THENRO=(B-SQR(B*B-A*C))/A:REM HYPERBOLE COTE STATION
360 IFTD<=0THENRO=(B+SQR(B*B-A*C))/A:REM HYPERBOLE COTE RELAIS
370 IFR0<0THENPRINT"ERREUR SUR L'ANGLE OU SUR LE RETARD":GOTO110
380 PRINT"DISTANCE ";RO," KM"
390 PRINT
400 GOTO170

```



VENTE PAR CORRESPONDANCE
LEE, BP 38 77310 PONTIERRY ou PASSEZ NOUS VOIR
71 av. de Fontainebleau (RN 7) PRINGY
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Catalogue-tarif contre 7,00 F en timbres.
Paiement à la commande ou en C.R. (+ 15,00 F).
Port composants jusqu'à 1 kg : 20,00 F
Franco au dessus de 400,00 F

TEL. (6) 438.11.59

F6HMT Spécialiste du composant électronique.

Composants grandes marques aux meilleurs prix OM — KITS spécialement créés pour vous.

KITS F6HMT

LEE 001	: Vu-mètre avec 16 leds rectangulaires plates. Echelle logarithmique	75,00
LEE 002	: Micro HF bande FM Stabilisé par X.tal. Portée 50 m. Autonomie 50 h (décrit dans MEGAHERTZ N°2)	250,00
LEE 003	: Variateur-gradateur 1,5 kW. Commande synchrone	89,00
LEE 004	: Psychédélique 3 voies 1,5 kW. Avec micro incorporé. Réglage de chaque voie	169,00
LEE 005	: Commutateur 4 voies pour oscilloscope. Avec redressement et régulation. Sans transfo	220,00
LEE 007	: TX 14 MHz 5 W sous 14 V. Pilotage VXO. Filtre passe bas en sortie. Idéal pour licence et CW	330,00
LEE 009	: Fréquence-mètre 6 digits 45 MHz. Alimentation incorporée	630,00
LEE 009C	: Fréquence-mètre 6 digits 500 MHz. Alimentation incorporée (décrit dans MEGAHERTZ N°5)	770,00
LEE 013	: Récepteur 14 MHz CW et BLU. Sens = 0,2 uV/50 Ω pour 10 dB. Alimentation 13,8 V. Avec H.P.	590,00
LEE 014	: Oscillateur BF pour lecture au son. Fréquence et volume réglable. Avec HP	49,00
LEE 015	: Ampli de puissance FM bande 144 MHz. 45W avec 2W d'entrée sous 13,8 V/5 A.	
	Avec VOX HF, relais coaxial et dissipateur	720,00
	Ampli seul	495,00
	Câblé et réglé	890,00
LEE 016	: Préampli 144 MHz. Gain 20 dB. Facteur de bruit inférieur à 1 dB. Avec coffret et embases coaxiales.	200,00
LEE 017	: Tuner FM BB - 108 MHz. Sens = 1 uV pour 10 db. Tête HF BF 981. Avec boîtier et HP (mono)	390,00
LEE 018	: Mini-tuner TDA 7000 avec BF et HP	186,00

**ORIC-ATMOS
48K
VERSION 1
Sortie RVB - Pal
2 480 F
MCP 40
IMPRIMANTE
4 COULEURS
1 800 F**

<p>- C-MOS - Série B -</p> <p>4001 2,00 4002 2,00 4007 2,00 4008 6,00 4011 2,00 4012 2,20 4013 3,00 4015 7,00 4016 4,00 4017 7,00 4020 11,00 4023 2,20 4024 6,50 4025 2,20 4027 4,00 4028 7,50 4029 13,70 4030 5,30 4040 9,00 4042 7,00 4044 9,00 4046 15,00 4049 3,00 4050 3,00 4051 9,00 4053 12,50 4067 15,00 4068 2,50 4069 2,20 4070 2,90 4071 2,50 4072 2,20 4073 2,50 4081 2,20 4093 5,00 4510 9,00 4511 9,00 4518 13,70 4528 8,00 4543 18,00 4553 39,00 76447N 36,00</p> <p>- LINEAIRE - et SPECIAUX -</p> <p>MC 1458P 4,30 MC 1496L 9,80 MC 1590G 66,00 MC 1648P 88,00 MC 1723P 4,50 MC 1733P 15,00 MC 1741P 2,50 MC 1747P 4,50 MC 3301P 8,50 MC 3380P 14,00 LF 356N 12,80 LM 309 K 17,00 LM 317T 12,00 LM 317K 26,00 LM 377N 20,00 LM 380N 13,00 LM 381N 18,00 LM 382N 15,00 LM 386N 12,00 LM 387N 12,00 LM 555N 3,00 LM 556N 6,00 LM 565N 15,00 SO 41P 14,00 SO 42P 14,50 UAA 170 20,00</p> <p>UAA 170L 20,00 CA 3028 15,00 CA 3080 15,00 CA 3130 10,00 CA 3161 18,00 CA 3162 82,00 CA 3189 38,00 TAA 611B12 10,00 TAA 611CX1 14,00 TBA 120S 8,00 TBA 231A 10,00 TBA 790L 15,00 TBA 810AS 10,00 TCA 440 24,00 TCA 650 39,00 TCA 830S 10,00 TDA 1008A 22,00 TDA 1010A 14,00 TDA 1024 20,00 TDA 2002 14,00 TDA 2003 16,00 TDA 2004 29,00 TDA 2020 22,00 TDA 2593 15,00 TDA 3501 71,00 TDA 7000 36,00 TL 074 15,00 TL 081 4,00 TL 082 7,30 TL 084 13,50 L 120B 22,00 L 200 9,90 74196N 34,00 78xxCT 6,00 79xxCT 8,50 AY3-1015 87,00 S 89 170,00</p> <p>- TRANSISTORS -</p> <p>2N 918 5,60 2N 1613 2,20 2N 1711 2,20 2N 2222A 2,10 2N 2219A 2,50 2N 2369 2,20 2N 2645 5,40 2N 2905A 2,50 2N 2907A 2,10 2N 3053 3,80 2N 3055 5,80 2N 3772 19,00 2N 3773 22,00 2N 3819 3,40 2N 3866 15,80 2N 4416 11,00 2N 4427 19,50 BC 107 1,50 BC 108 1,50 BC 109 1,50 BC 237A 0,70 BC 307 1,30 BC 309 1,30 BC 548C 0,70 BC 557B 0,70 BC 558 1,50 BD 139 3,50 BD 140 3,50 BD 237 3,80 BDX 33 5,50 BF 960 12,00 BF 981 10,50 BFY 90 8,00</p> <p>BFR 91 6,50 BUX 39 22,00 AC 125 3,00 AC 128 3,00 AC 132 3,00 AC 187K 6,00 AC 188K 6,00 AD 149 11,00 AF 239S 6,50 TIC 226 5,80 TIP 29 4,00 J 310 7,50 U 310 21,50 3N 211 14,80 MRF 901 21,00 VN 46AF 13,80 VN 64GA 80,00 VN 86AF 14,00 VN 88AF 16,00 DIAC 32 V 2,50</p> <p>- PUISSANCE - HF-VHF-UHF -</p> <p>2N 5589 99,00 2N 5590 125,00 2N 5591 185,00 2N 5641 139,00 2N 5642 198,00 2N 5944 210,00 2N 5946 295,00 2N 6080 178,00 2N 6081 235,00 2N 6082 268,00 2N 6084 345,00 MRF 315 520,00 MRF 317 940,00 MRF 449A 195,00 MRF 450 185,00 MRF 450A 185,00 MRF 454 355,00 MRF 454A 355,00</p> <p>- FM 28 V -</p> <p>FM10 1/10 W 82,00 FM60 8/60 W 240,00 FM150 40/150 W 330,00</p> <p>- VHF 13,8 V -</p> <p>VHF3 0,4/3 W 48,00 VHF10 3/10 W 79,00 VHF20 8/20 W 96,00 VHF40 15/40 W 149,00</p> <p>- MICROPROCESSEURS -</p> <p>6800P 24,00 6802P 38,00 6809P 110,00 6810P 20,00 6821P 23,00 6840P 55,00 6845P 120,00 6850P 23,00 6875L 110,00 SFF96364 66,00</p> <p>- TORES AMIDON -</p> <p>T12-6 5,00 T12-12 5,00 T37-0 7,50 T37-2 7,50 T37-6 7,50 T37-12 7,50 T50-2 7,50 T50-6 7,50 T50-10 7,50 T50-12 7,50</p> <p>T68-2 9,50 T68-6 9,50 T68-40 12,50 T94-40 15,00 T200-2 49,00 FT37-43 11,00 FT37-61 12,00 FT50-43 10,50 FT82-63 15,00 FT87-72 12,00 FT114-61 25,00</p> <p>- NEOSID</p> <p>Mandrins (17 x 5 mm) 1,50 Noyau 0,5/12 MHz 1,40 Noyau 5/25MHz 1,40 Noyau 20/200 MHz 1,40</p> <p>- FIL ARGENTÉ -</p> <p>8/10 le mètre 2,80 16/10 le mètre 9,50 25/10 le mètre 25,00</p> <p>- ELECTROCHIMIQUES - - 25 V -</p> <p>10 uF 1,20 22 uF 1,20 47 uF 1,20 100 uF 1,40 220 uF 2,50 470 uF 3,00 1 000 uF 5,00 2 200 uF 14,00 4 700 uF 19,00 10 000 uF 30,00</p> <p>- 63 V -</p> <p>1 uF 1,20 2,2 uF 1,20 4,7 uF 1,20 10 uF 1,40 22 uF 1,40 47 uF 1,50 100 uF 2,50 220 uF 4,00 470 uF 5,00 1000 uF 9,90 4700 uF 45,00</p> <p>- TANTALE - - GOUTTE (25 V) -</p> <p>1 uF 2,00 2,2 uF 2,00 4,7 uF 2,40 10 uF 3,00</p> <p>- SUPPORTS CI DIL -</p> <p>8 br 0,90 14 br 1,30 16 br 1,60 20 br 2,00 24 br 2,30 28 br 2,60 40 br 3,90</p> <p>- DIP SWITCHES - - QUARTZ -</p> <p>1 MHz HC6 45,00 10 MHz HC6 35,00 7 MHz HC6 65,00 45 MHz HC18 75,00</p> <p>- INTER -</p> <p>Mini 3 A/250 V 6,00</p> <p>- BUZZER -</p> <p>Piézo 15,00 Vibreux 12,00</p> <p>- HP -</p> <p>8 Ω - 70 mm 12,00 - CHIPS MICA PUISSANCE SEMCO - 10-22-27-33-39-47-100-1000 pF la pièce 15,00</p> <p>- CHIPS TRAPEZE -</p> <p>47-100-470-1000 pF 1,50 THT 3200 pF (15 kV) 30,00 THT 3600 pF (30 kV) 35,00</p> <p>- CERAMIQUES -</p> <p>4,7 pF à 0,1 uF 0,90 3,3 pF à 22 nF 1,50 BY PASS 1nF à souder 2,00</p> <p>- AJUSTABLES -</p> <p>Plastiques VHF RTC 6/65 pF 6,00 Céramique 3/12 4/20 10/60 pF la pièce 3,20 Piston pour CI 3 pF 1,50</p> <p>- TRIMMERS MICA PUISSANCE</p> <p>12-65 pF (500 V) 23,00 25-115 pF (500 V) 23,00 56-250 pF (500 V) 23,00 15-120 pF (1 000 V) 32,00 65-320 pF (1 000 V) 32,00</p> <p>- RESISTANCES -</p> <p>1/4 W - 10 Valeurs au choix le cent 15,00</p> <p>Ajustables CERMET miniature 5,90 Ajustables PIHER V ou H 2,00 Pot. Radiohm pour C.I. 4,20 Lin. 4,00 Avec intel. 10,50</p> <p>- OPTOELECTRONIQUE -</p> <p>Leds Rouges 3 ou 5 par 10 0,70 Leds Vertes 3 ou 5 par 10 1,00 Leds Jaunes 3 ou 5 par 10 1,10 TIL 312 A 15,00</p> <p>- RELAIS -</p> <p>REED DIL 12 V 10,00 HB1 12 V/30 mA 28,00 COAXIAL 100 W Brochage CI 12 V/80 mA 180,00 COAXIAL 600 W (500 MHz) 1 kW PEP à 30 MHz 12 V/160 mA 380,00</p> <p>- PORCELAINE - - TOKO -</p> <p>Noix pour antenne 6,50 Transfo Self prim. 12 mH pour coudéur S 12,00 FI 455 kHz ou 10,7 MHz 10 x 10 ou 7 x 7 mm la pièce 6,00 le jeu de 3 16,00 Filtres céramique FM 10,7 MHz CFSH M1 : Bp = 280 kHz 7,00 CFSH M3 : Bp = 180 kHz 7,00 Filtres céramique AM 455 kHz Bp = 4 kHz ou 9 kHz 15,00 les 10 6,00</p> <p>- BOITIER FER ETAMÉ - - pour montages HF -</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>réf</th> <th>larg mm</th> <th>long mm</th> <th>haut mm</th> <th>prix</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3707430</td> <td>37</td> <td>74</td> <td>30</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td>3711130</td> <td>37</td> <td>111</td> <td>30</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>5507430</td> <td>55</td> <td>74</td> <td>30</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>7407430</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>30</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>7411130</td> <td>74</td> <td>111</td> <td>30</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>7411150</td> <td>74</td> <td>111</td> <td>50</td> <td>19,00</td> </tr> <tr> <td>7414830</td> <td>74</td> <td>148</td> <td>30</td> <td>21,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>- KITS FM -</p> <p>Pilote à mélange 101 MHz 520,00 Amplificateur 0,5/12 W sous 28 V 270,00 Amplificateur 1/25 W sous 28 V 820,00 Synthétiseur 88 108 MHz 1350,00 Amplificateur 50 mW/12 W sous 28 V 365,00 Amplificateur 50 mW/12 W sous 13,8 V 480,00 Module ampli (MRF 317) 10/100 W sous 28 V réglé avec dissipateur 2750,00</p> <p>- MODULES FM CABLES -</p> <p>Ampli 50 mV/12 W sous 28 V 730,00 Ampli 50 mW/25 W (MRF 315) sous 28 V 1680,00 Ampli 0,5/12 W sous 28 V 640,00 Ampli 50 mW/15 W sous 13,8 V 880,00 Ampli hybride 200 mW/20 W sous 12 V 1490,00 (Modules câblés : port en sus 18,00 F. Amplificateurs livrés avec radiateur et filtre)</p>	réf	larg mm	long mm	haut mm	prix	3707430	37	74	30	9,00	3711130	37	111	30	10,00	5507430	55	74	30	10,00	7407430	74	74	30	15,00	7411130	74	111	30	17,00	7411150	74	111	50	19,00	7414830	74	148	30	21,00	<p>ÉQUIPEMENTS RADIOS LOCALES PRIVÉES</p> <p>Nombreux accessoires et Kits ASSISTANCE TECHNIQUE ASSURÉE Demandez notre catalogue, contre 10 F en timbres</p> <p>Adressez vos commandes à LEE BP 38 - 77310 PONTIERRY ou passez nous voir au MAGASIN : 71 av. de Fontainebleau (RN 7) 77310 PRINGY. Horaires : 10 h 00 à 12 h et 14 h 00 à 19 h 30 du mardi au samedi. TEL. (6) 438.11.59</p>
réf	larg mm	long mm	haut mm	prix																																					
3707430	37	74	30	9,00																																					
3711130	37	111	30	10,00																																					
5507430	55	74	30	10,00																																					
7407430	74	74	30	15,00																																					
7411130	74	111	30	17,00																																					
7411150	74	111	50	19,00																																					
7414830	74	148	30	21,00																																					


Sur l'entrée inverseuse du comparateur est appliquée une tension continue réglable. La sortie du comparateur alimente deux résistances chauffantes Sfernice au travers d'un ampli à courant continu, constitué par un BC183B et un darlington BD267 ou équivalent, fonctionnant en tout ou rien. Le darlington doit néanmoins être fixé sur un petit radiateur qui peut être constitué par un morceau de cornière en aluminium. Les résistances chauffantes sont bien sûr logées dans le coffret de l'oscillateur local. Pour le réglage, il suffit de mettre un thermomètre dans le coffret de l'oscillateur local au travers des trous de réglage des condensateurs ajustables. Le seuil de déclenchement est fixé par le réglage des deux potentiomètres de 50 k Ω .

Il est bien évident que la température de l'enceinte doit être réglée de façon à être supérieure à la température ambiante la plus élevée dans laquelle l'ensemble aura à fonctionner.


La platine du multiplicateur 94,666/378 MHz ... comporte quatre transistors. Un TP394 (Cédiséco) en doubleur, un deuxième doubleur équipé également d'un TP394, ce qui nous donne une fréquence de 378,664 MHz. Un BFX89 et un CEDU12 permettent de disposer d'une puissance de 100 mW environ. Plus que suffisante pour exciter un amplificateur de puissance ! Comme pour le module oscillateur, l'intégralité du cuivre est conservée côté composants, et les passages des connexions non reliées à la masse sont fraisés. Les transistors T2 à T4 peuvent être polarisés en classe C, mais si le niveau d'excitation est insuffisant, on peut être amené à modifier ce régime de polarisation en ajoutant une résistance entre la base de ces derniers et la ligne d'alimentation positive ; résistances dont les valeurs sont données à titre indicatif et repérées par l'asterisque * sur la nomenclature des composants. Les prises médianes sur les lignes sont déterminées expérimentalement de façon à avoir un bon compromis entre le niveau de sortie et l'amortissement

des circuits d'accord. L'accord des condensateurs doit être franc, en veillant particulièrement à ne pas avoir d'oscillations parasites.

La présence d'oscillations parasites peut être révélée de façon grossière en enlevant le quartz de son support, ou en coupant l'alimentation de l'étage pilote. Si un niveau HF, quel qu'il soit, persiste en sortie, une auto-oscillation est à redouter. Cette méthode n'est pas universelle, mais en l'absence d'analyseur de spectre, elle permet déjà un certain degré d'efficacité. Pour le réglage des étages doubleurs et amplificateurs, un fréquencemètre est nécessaire pour une mesure exacte de la fréquence de sortie. Pour le réglage des différents étages, un millivoltmètre HF peut être utilisé, mais une boucle de mesure avec diode de détection et millivoltmètre ou multimètre style «Metrix» fera très bien l'affaire.

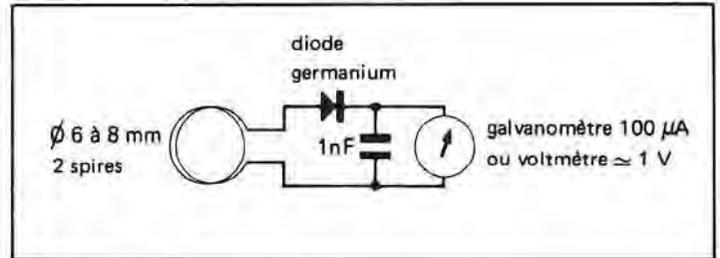

Si l'on ne possède pas de fréquencemètre, il est bon et même recommandé de construire un ondemètre à ligne (pour exemple celui décrit dans VHF/UHF manuel du RSGB «SM électronique à Auxerre»). Celui-ci étant pratiquement indispensable pour le réglage de l'étage tripleur 378/1136 MHz. De plus, étant donné les descriptions de plus en plus nombreuses concernant les fréquences supérieures au GHz, vous n'aurez pas à le regretter.

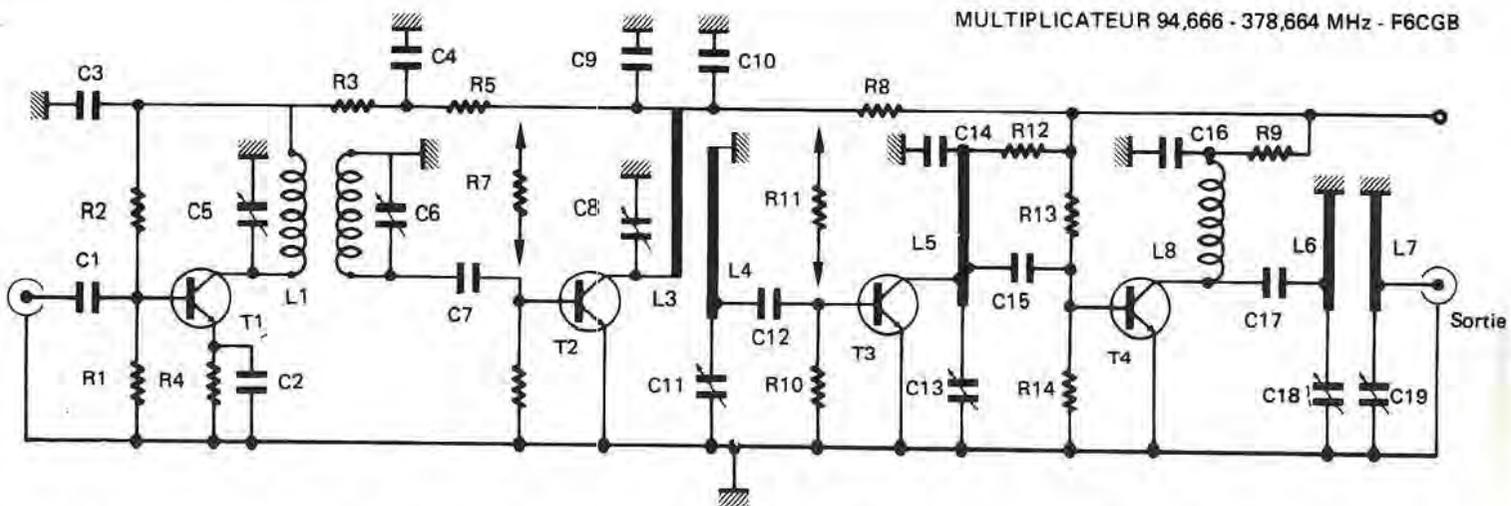

MULTIPLICATEUR 94,666 - 378,664 MHz - F6CGB

R1 : 2,4 k ohms
R2 : 33 k ohms
R3 : 100 ohms 1/2 W
R4 : 20 ohms
R5 : 10 ohms 1/2 W
R6 : 2,4 k ohms
R7* : 18 k ohms à 33 k ohms
R8 : 10 ohms 1/2 W
R9 : 10 ohms 1/2 W
R10 : 2,4 k ohms
R11* : 18 à 33 k ohms
R12 : 33 ohms 1/2 W
R13* : 18 à 33 k ohms
R14 : 2,4 k ohms

C1 : 15 nF Céram.
C2 : 22 nF C.
C3 : 15 nF C.
C4 : 0,1 uF C.
C5 : 3/12 pF
C6 : 3/12 pF
C7 : 10 pF C.
C8 : 3/12 pF
C9 : 68 pF cerfeuil
C10 : 22 nF C.
C11 : 3/12 pF
C12 : 5,6 pF C.
C13 : 3/12 pF
C14 : 22 nF C.

C15 : 5,6 pF C.
C16 : 22 nF C.
C17 : 5,6 pF C.
C18 : 3/12 pF
C19 : 3/12 pF
T1 TP394
T2 TP394
T3 : BFX89
T4 : CED U12

TP394
Cédiséco




TP394

TRW

L1 } 3 sp.
L2 } \varnothing 5 mm \varnothing 8/10

L3 }
L4 }
L5 }
L6 }
L7 }

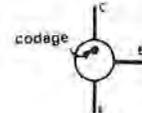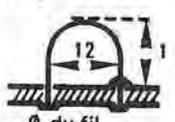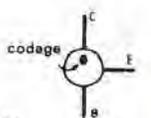L8 : \approx 3 spires
 \varnothing 5 mm 8/10



Pour le coffret, deux solutions. Utiliser un coffret en tôle étamée (BERIC), mais attention, ce dernier doit être remodelé car la platine d'origine n'était pas prévue pour ce type de coffret ; l'original lui, ayant été, comme l'oscillateur local, monté dans un boîtier en aluminium fraisé. La deuxième solution est de s'inspirer de la description du coffret de l'oscillateur local et de réaliser un boîtier en laiton vissé soudé.

Comme il avait été dit lors des premiers articles, l'amplificateur 378 MHz ne sera pas décrit. Il est, je pense, possible d'utiliser un ampli hybride, donc gain de place pour une simplification et de bonnes performances à condition, toutefois, que sa bande passante permette d'amplifier le 378 MHz avec un gain correct. De nombreux amplificateurs de ce type fonctionnent très bien sur 432 MHz, mais risquent de poser des problèmes pour leur utilisation sur 378 MHz.

Le multiplicateur 378/1136 MHz dont le synoptique a été donné dans un précédent numéro, ne sera pas décrit car il est issu de «VHF/UHF manuel», mais la diode DH200 qui l'équipe et qui permet de disposer de 3 W sur 1136 MHz, peut, je pense, être remplacée par une diode BXY26 ou 1N5152 disponible chez «Electronique Diffusion» à Roubaix. Mais attention, les boîtiers sont différents d'une part, et il est nécessaire de réduire la puissance d'excitation à 2 ou 3 watts, ce qui doit, je pense, permettre de sortir environ 800 mW à 1 W de 1136 MHz. Dans ce cas, la valeur de l'atténuateur d'entrée du multiplicateur Hyper sera réduite.

Quelle que soit la méthode employée pour générer un signal 10 GHz piloté Quartz, les composants et circuits décrits jusqu'ici peuvent être utilisés si l'on se base sur une fréquence de base

de 1136 MHz. Les composants utilisés sont disponibles chez différents revendeurs ou annonceurs des revues «OM».

Pour la partie Hyper, une DH292 et une DH636 peuvent être utilisées si l'on réalise l'équipement tel qu'il est présenté dans les premiers articles. L'expérience prouve que ces composants sont très difficiles à trouver. Si l'on accepte de sortir une puissance en SSB plus réduite, de l'ordre du mW (qui permet néanmoins des contacts jusqu'à 100 km en vue directe), seule la diode DH292 ou un équivalent est obligatoire. Un mélangeur à partir d'un Té magique fonctionnant en émission et réception permet de remplacer la diode DH636 par deux diodes 1N23, et de se passer du circulateur.


Je pense que la diode DH292 peut être remplacée par des équivalences microwave ou RTC du type BXY29, BXY39, BXY41, BXY40, BXY32 ou 1N5157 (Avis aux annonceurs).

Pour éviter toute déception devant une entreprise trop hative, je préviens encore les «OM» tentés par une réalisation de ce genre que si l'on peut se passer de la diode DH636 et du circulateur au prix de performances plus réduites, en aucun cas il n'est possible d'éviter l'utilisation d'un multiplicateur 1136/10224 MHz, qu'il soit équipé d'une DH292 ou d'une autre diode.


Dans un prochain article, nous allons voir la réalisation des systèmes d'adaptation d'impédance, du préamplificateur 144 MHz et la possibilité d'utilisation d'un Té magique en remplacement du mélangeur de puissance et du circulateur.

A suivre....

Circuit imprimé côté gravure

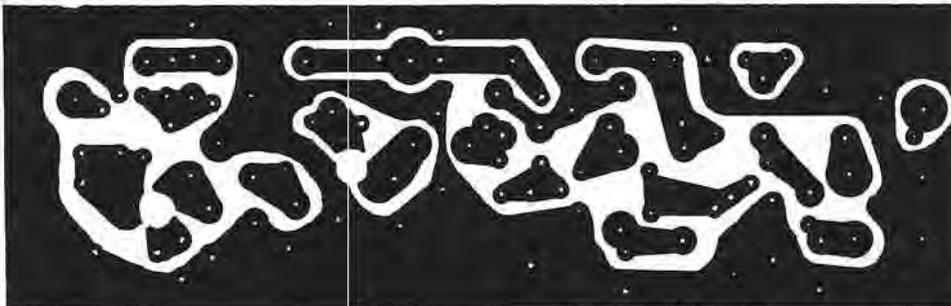

Circuit imprimé côté composants

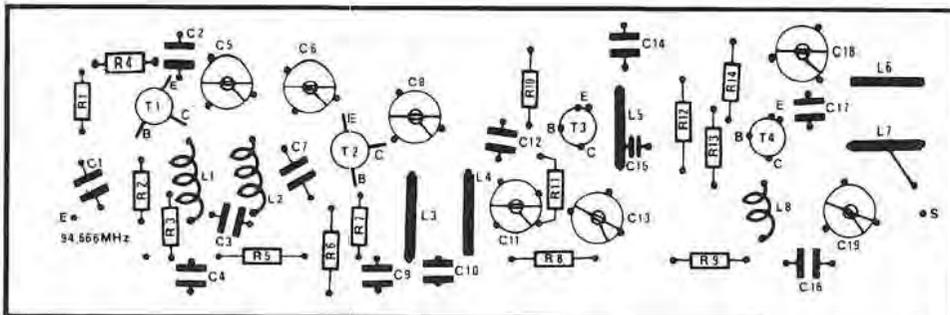

NOTE : L'intégralité du cuivre est conservée à la partie supérieure côté composants. Seuls les trous correspondants aux pattes des composants non reliés à la masse sont fraisés, la partie imprimée se trouvant au-dessous.

ANTENNES TONNA

F9FT

Les antennes du tonnerre!

EDITION DU TARIF "AMATEUR/ CB/FM-EMISSION" DECEMBRE 1983

Reference Désignation Prix TTC Poids (kg)

DOCUMENTATION

10000 DOCUMENTATION OM 7.00 0.05
10100 DOCUMENTATION PYLONES 7.00 0.05

ANTENNES CP

27001 ANTENNE 27 MHz 1/2 ONDE "CB" 50 OHMS 175.00 2.00
27002 ANTENNE 27 MHz 2 ELTS 1/2 ONDE "CB" 50 OHMS 234.00 2.50

ANTENNES DECAMETRIQUES

20310 ANTENNE 27/30 MHz 3 ELTS 50 OHMS 665.00 6.00
20510 ANTENNE 27/30 MHz 3 + 2 ELTS 50 OHMS 1189.00 8.00

ANTENNES 50 MHz

20505 ANTENNE 50 MHz 5 ELTS 50 OHMS 307.00 6.00

ANTENNES 144/146 MHz

20104 ANTENNE 144 MHz 4 ELTS 50 OHMS 127.00 1.50
10109 ANTENNE 144 MHz 9 ELTS 75 OHMS "FIXE" 151.00 3.00
20109 ANTENNE 144 MHz 9 ELTS 50 OHMS "FIXE" 151.00 3.00
10209 ANTENNE 144 MHz 9 ELTS 75 OHMS "PORTABLE" 169.00 2.00
20209 ANTENNE 144 MHz 9 ELTS 50 OHMS "PORTABLE" 169.00 2.00
10118 ANTENNE 144 MHz 2 x 9 ELTS 75 OHMS "P. CROISEE" 277.00 3.00
20118 ANTENNE 144 MHz 2 x 9 ELTS 50 OHMS "P. CROISEE" 277.00 3.00
20113 ANTENNE 144 MHz 13 ELTS 50 OHMS 264.00 4.00
10116 ANTENNE 144 MHz 16 ELTS 75 OHMS 307.00 5.50
20116 ANTENNE 144 MHz 16 ELTS 50 OHMS 307.00 5.50
10117 ANTENNE 144 MHz 17 ELTS 75 OHMS 379.00 6.50
20117 ANTENNE 144 MHz 17 ELTS 50 OHMS 379.00 6.50

ANTENNES 430/440 MHz

10419 ANTENNE 435 MHz 19 ELTS 75 OHMS 177.00 2.00
20419 ANTENNE 435 MHz 19 ELTS 50 OHMS 177.00 2.00
10438 ANTENNE 435 MHz 2 x 19 ELTS 75 OHMS "P. CROISEE" 292.00 3.00
20438 ANTENNE 435 MHz 2 x 19 ELTS 50 OHMS "P. CROISEE" 292.00 3.00
20421 ANTENNE 432 MHz 21 ELTS 50/75 OHMS "DX" 253.00 4.00
20422 ANTENNE 438.5 MHz 21 ELTS 50/75 OHMS "ATV" 253.00 4.00

ANTENNES MIXTES 144/435 MHz

10199 ANTENNE 144/435 MHz 9/19 ELTS 75 OHMS "MIXTE" 292.00 3.00
20199 ANTENNE 144/435 MHz 9/19 ELTS 50 OHMS "MIXTE" 292.00 3.00

ANTENNES 1250/1300 MHz

20623 ANTENNE 1296 MHz 23 ELTS 50 OHMS 192.00 2.00
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 ELTS 50 OHMS 192.00 2.00
20696 GROUPE 4 x 23 ELTS 1296 MHz 50 OHMS 1272.00 9.00
20648 GROUPE 4 x 23 ELTS 1255 MHz 50 OHMS 1272.00 9.00

PIECES DETACHEES POUR ANTENNES VHF/UHF

(NE PEUVENT ETRE UTILISEES SEULES)
10101 REFLECTEUR 144 MHz 12.00 0.05
10102 REFLECTEUR 435 MHz 12.00 0.05
20101 DIPOLE "BETA MATCH" 144 MHz 50 OHMS 30.00 0.20
20102 DIPOLE "TROMBONE" 144 MHz 75 OHMS 30.00 0.20
20103 DIPOLE 432/438.5 MHz 30.00 0.10

ANTENNES MOBILES

20201 ANTENNE 144 MHz 5/8 ONDE "MOBILE" 50 OHMS 146.00 0.30
20401 ANTENNE 435 MHz COLINAIRE "MOBILE" 50 OHMS 146.00 0.30

ANTENNES D'EMISSION 88/108 MHz

22100 ENSEMBLE 1 DIPOLE + CABLE + ADAPT. 50/75 OHMS 1 712.00 6.00
22200 ENSEMBLE 2 DIPOLES + CABLE + ADAPT. 50/75 OHMS 3 170.00 13.00
22400 ENSEMBLE 4 DIPOLES + CABLE + ADAPT. 50/75 OHMS 5 681.00 18.00
22750 ADAPTATEUR DE PUISSANCE 50/75 OHMS 88/108 MHz 703.00 0.50

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES

29202 COUPLEUR 2 VOIES 144 MHz 50 OHMS 411.00 0.30
29402 COUPLEUR 4 VOIES 144 MHz 50 OHMS 470.00 0.30
29270 COUPLEUR 2 VOIES 435 MHz 50 OHMS 389.00 0.30
29470 COUPLEUR 4 VOIES 435 MHz 50 OHMS 454.00 0.30
29224 COUPLEUR 2 VOIES 1255 MHz 50 OHMS 330.00 0.30
29223 COUPLEUR 2 VOIES 1296 MHz 50 OHMS 330.00 0.30
29424 COUPLEUR 4 VOIES 1255 MHz 50 OHMS 352.00 0.30
29423 COUPLEUR 4 VOIES 1296 MHz 50 OHMS 352.00 0.30
29075 OPTION 75 OHMS POUR COUPLEUR (EN SUS) 98.00 0.00

ADAPTATEURS D'IMPEDANCE 50/75 OHMS, TYPE QUART D'ONDE

20140 ADAPTATEUR 144 MHz 50/75 OHMS 195.00 0.20
20430 ADAPTATEUR 435 MHz 50/75 OHMS 179.00 0.30
20520 ADAPTATEUR 1255/1296 MHz 50/75 OHMS 168.00 0.30

CHASSIS DE MONTAGE POUR 2 ET 4 ANTENNES

20012 CHASSIS POUR 2 ANT. 9 OU 2 x 9 ELTS 144 MHz 354.00 6.00
20014 CHASSIS POUR 4 ANT. 9 OU 2 x 9 ELTS 144 MHz 488.00 13.00
20044 CHASSIS POUR 4 ANT. 19 OU 21 ELTS 435 MHz 325.00 9.00
20016 CHASSIS POUR 4 ANT. 23 ELTS 1255/1296 MHz 410.00 3.50
20017 CHASSIS POUR 4 ANT. 23 ELTS "POL. VERT." 109.00 2.00

COMMUTATEURS COAXIAUX DEUX ET QUATRE VOIES

20100 COMMUTATEUR 2 VOIES 50 OHMS ("N", UG58A/U) 246.00 0.30
20200 COMMUTATEUR 4 VOIES 50 OHMS ("N", UG58A/U) 350.00 0.30

CONNECTEURS COAXIAUX

28058 EMBASE FEMELLE "N" 50 OHMS (UG58A/U) 16.00 0.05
28758 EMBASE FEMELLE "N" 75 OHMS (UG58A/U) 30.00 0.05
28021 FICHE MALE "N" 11 MM 50 OHMS (UG218/U) 23.00 0.05
28023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 50 OHMS (UG238/U) 23.00 0.05
28028 TE "N" FEM + FEM + FEM 50 OHMS (UG28A/U) 54.00 0.05
20094 FICHE MALE "N" 11 MM 75 OHMS (UG94A/U) 30.00 0.05
28095 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 75 OHMS (UG95A/U) 43.00 0.05
28315 FICHE MALE "N" SP "BAMBOO 6" 75 OHMS (SER 315) 50.00 0.05
28088 FICHE MALE "BNC" 6 MM 50 OHMS (UG38A/U) 15.00 0.05
28958 FICHE MALE "BNC" 11 MM 50 OHMS (UG95A/U) 23.00 0.05
29239 EMBASE FEMELLE "UHF" (SQ238 TEFLO) 15.00 0.05
28259 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 TEFLO) 15.00 0.05
28260 FICHE MALE "UHF" 6 MM (PL280 TEFLO) 15.00 0.05
28057 RACCORDEUR "N" MALE-MALE 50 OHMS (UG257B/U) 46.00 0.05
28029 RACCORDEUR "N" FEM-FEM 50 OHMS (UG298/U) 42.00 0.05
28491 RACCORDEUR "BNC" MALE-MALE 50 OHMS (UG491B/U) 36.00 0.05
28914 RACCORDEUR "BNC" FEM-FEM 50 OHMS (UG914/U) 16.00 0.05
28063 RACCORDEUR "N" FEM-"UHF" MALE 50 OHMS (UG38A/U) 40.00 0.05
28146 RACCORDEUR "N" MALE-"UHF" FEM 50 OHMS (UG146/U) 42.00 0.05
28349 RACCORDEUR "N" FEM-"BNC" MALE 50 OHMS (UG349B/U) 38.00 0.05
28201 RACCORDEUR "N" MALE-"BNC" FEM 50 OHMS (UG201B/U) 32.00 0.05
28273 RACCORDEUR "BNC" FEM-"UHF" MALE 50 OHMS (UG273/U) 26.00 0.05
28255 RACCORDEUR "UHF" FEM-"BNC" MALE (UG255/U) 36.00 0.05
28027 RACCORDEUR COUDE "N" MALE-FEM 50 OHMS (UG27C/U) 42.00 0.05
28258 RACCORDEUR "UHF" FEM-FEM (PL258 TEFLO) 25.00 0.05

CABLES COAXIAUX

39803 CABLE COAX. 50 OHMS RG58C/U, LE METRE, CABLE COAX. 50 OHMS RGR, LE METRE 4.00 0.07
39802 CABLE COAX. 50 OHMS RGR, LE METRE 7.00 0.12
39804 CABLE COAX. 50 OHMS RG213, LE METRE 8.00 0.16
39801 CABLE COAX. 50 OHMS KX4 (RG213/U), LE METRE 11.00 0.16
39712 CABLE COAX. 75 OHMS KX8, LE METRE 7.00 0.16
39041 CABLE COAX. 75 OHMS BAMBOO 6, LE METRE 17.00 0.12
39021 CABLE COAX. 75 OHMS BAMBOO 3, LE METRE 38.00 0.35

FILTRES REJECTEURS

33308 FILTRE REJECTEUR 144 MHz + DECAMETRIQUE 71.00 0.10
33310 FILTRE REJECTEUR DECAMETRIQUE 71.00 0.10
33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHz 71.00 0.10
33313 FILTRE REJECTEUR 438.5 MHz "ATV" 71.00 0.10
33316 FILTRE REJECTEUR 88/108 MHz 87.00 0.10
33207 FILTRE DE GAIN A FERRITE 196.00 0.15

MATS TUBULAIRES

50223 MAT TELESCOPIQUE ACIER 2 x 3 METRES 296.00 7.00
50233 MAT TELESCOPIQUE ACIER 3 x 3 METRES 537.00 12.00
50243 MAT TELESCOPIQUE ACIER 4 x 3 METRES 665.00 18.00
50253 MAT TELESCOPIQUE ACIER 5 x 3 METRES 1 206.00 26.00
50422 MAT TELESCOPIQUE ALU 4 x 1 METRES 197.00 3.00
50432 MAT TELESCOPIQUE ALU 3 x 2 METRES 198.00 3.00
50442 MAT TELESCOPIQUE ALU 3 x 2 METRES 198.00 3.00

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES

52500 ELEMENT 3 METRES "D" x 40" 503.00 14.00
52501 "PIED" "D" x 40" 147.00 2.00
52502 COLONNE DE HAUBANAGE "D" x 40" 111.00 2.00
52503 GUIDE "D" x 40" 100.00 1.00
52504 PIECE DE TETE "D" x 40" 147.00 1.00
52510 ELEMENT 3 METRES "D" x 15" 430.00 9.00
52511 "PIED" "D" x 15" 146.00 1.00
52513 GUIDE "D" x 15" 107.00 1.00
52514 PIECE DE TETE "D" x 15" 126.00 1.00
52520 MATEREAU DE LEVAGE ("CHEVRE") 668.00 7.00
60521 BOULON COMPLET 2.00 0.10
60522 DE BETON AVEC TUBE DIAM. 34 MM 58.00 18.00
52523 FATIERE A TIGE ARTICULEE 132.00 2.00
52524 FATIERE A TIGULE ARTICULEE 132.00 2.00
54150 COUSSE COEUR 2.00 0.01
54152 SERRE CABLES DEUX BOULONS 6.00 0.05
54156 TENDEUR A LANTERNE 6 MILLIMETRES 11.00 0.15
54158 TENDEUR A LANTERNE 8 MILLIMETRES 14.00 0.15

ROTATEURS D'ANTENNES ET ACCESSOIRES

89011 ROULEMENT POUR CAGE DE ROTATEUR 200.00 0.50
89250 ROTATEUR KEN-PRO KR250 620.00 1.80
89400 ROTATEUR KEN-PRO KR400 1 510.00 6.00
89450 KEN-PRO KR400 RC 1 510.00 5.00
89600 ROTATEUR KEN-PRO KR500 1 580.00 5.00
89600 ROTATEUR KEN-PRO KR600 2 200.00 5.00
89600 ROTATEUR KEN-PRO KR600 FI 2 200.00 5.00
89700 ROTATEUR KEN-PRO KR2000 3 670.00 12.00
89750 ROTATEUR KEN-PRO KR2000 RC 3 670.00 12.00
89006 JEU DE "MACHOIRS" POUR KR 400/KR600 130.00 0.60

CABLES MULTICONDUCTEURS POUR ROTATEURS

89995 CABLE ROTATEUR 5 CONDUCTEURS, LE METRE 7.00 0.07
89996 CABLE ROTATEUR 6 CONDUCTEURS, LE METRE 7.00 0.08
89998 CABLE ROTATEUR 8 CONDUCTEURS, LE METRE 9.00 0.12

Pour ces matériels expédiés par transporteur (express à domicile), et dont les poids sont indiqués, il y a lieu d'ajouter au prix TTC le montant du port calculé d'après le barème suivant : de 0 à 5 kg : 108 F ; de 5 à 10 kg : 137 F ; de 10 à 20 kg : 162 F ; de 20 à 30 kg : 190 F ; de 30 à 40 kg : 227 F ; de 40 à 50 kg : 250 F ; de 50 à 60 kg : 280 F ; de 60 à 70 kg : 310 F (tarif TTC.)

Pour ces matériels expédiés par poste, il y a lieu d'ajouter au prix TTC le montant des frais de poste.

Adressez vos commandes directement à la Société ANTENNES TONNA, 132 Bd Dauphinot, 51000 REIMS
Tél. : (26) 07. 00. 47.

Règlement comptant à la commande.

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE A TRANSISTORS

BRC 5400

G. RICAUD

Après la description du transverter 1296-144 dans les premiers numéros de MEGAHERTZ ainsi que du final 100 Watts équipé d'une 2C39BA ou 3CX100 dans un autre numéro, il manquait un maillon dans la chaîne : un amplificateur capable, à partir des 500 mW issus du transverter, de délivrer entre 2 et 3 Watts afin d'attaquer convenablement l'amplificateur à tubes céramique.

Sur 1296 les transistors utilisables sont rares, et ce qui est rare est cher ! Toutefois certains types de semiconducteurs offrent des surprises agréables et sont capables de fonctionner à des fréquences beaucoup plus hautes que celles prévues.

Après avoir réalisé un circuit imprimé presque universel, j'ai essayé avec des fortunes diverses des transistors 432 MHz, des transistors 1000 MHz, et un composant sélectionné spécialement pour les établissements BERIC, le BE23-2 qui, comme son nom l'indique est capable de délivrer 2 Watts sur 23 cm avec un gain variable selon la tension d'alimentation et la classe de

fonctionnement : le meilleur gain est obtenu en classe A sous un VCE de 20 V et 400 mA : il est de 8 dB ; le meilleur rendement est obtenu en classe AB sous 18 Volt et 100 mA de courant de repos à ce moment, le gain est d'environ 6 dB, la puissance de sortie 3 Watts avec 50% de rendement ; sous 13,8 Volts, 100 mA de courant de repos et 300 mA en pointe, le gain est de 5 dB, la puissance de sortie 2 Watts et le rendement de 55%.

Attention ! lors du fonctionnement en classe AB, il est impératif de connecter en toutes circonstances une charge en sortie de l'amplificateur si l'on ne veut pas voir la jonction partir... en fumée.

Voyons la composition du circuit imprimé :

Comme dans tout amplificateur, il existe un circuit d'adaptation de base, un circuit d'adaptation collecteur, ainsi que des selfs de choc nécessaires à alimenter ces deux électrodes.

Circuit de base

Afin de simplifier les composants et de donner plus de possibilités au montage, la base est alimentée à l'aide d'un microstrip d'impédance

caractéristique 50 Ohms. La réactance inductive de la base est transformée en résistance pure par un condensateur en parallèle entre base et masse, cette résistance, inférieure à 50 Ohms, est augmentée par un "stub" court-circuité dont l'impédance est de 80 Ohms : de plus ce "stub" est un point pratique pour alimenter la base en courant continu. Ce montage est très souple et permet, en gardant un ROS de 1,5/1 au maximum de monter différents types de transistors dont, bien sûr le BE23-2 mais aussi le PT8809 (TRW), le TP3096 (TRW), le 2N5944 (MOTOROLA), le TBH598 (THOMSON).

La liaison avec le connecteur d'entrée se fait par un condensateur de 10 pF céramique monté au plus court. Dans le cas où le transistor choisi aurait du mal à s'adapter ce condensateur de liaison peut être au besoin remplacé par un ajustable de quelques pF.

Un mot sur le découplage du circuit de base : à 1296 MHz, beaucoup de condensateurs sont en fait... des selfs ! et le découplage de la "self de choc" base doit se faire à l'aide de deux condensateurs céramique cablés au plus court : un de 15 pF et un de 22 pF.

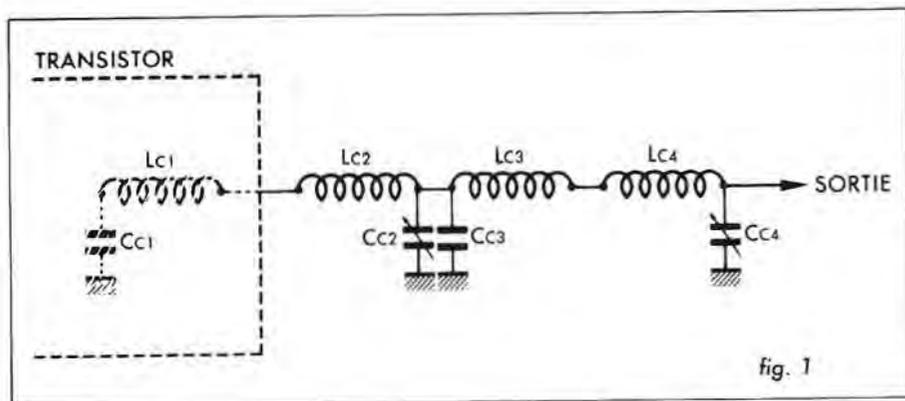


fig. 1

Le circuit de collecteur

Réalisé lui aussi en microstrip de 50 Ohms, il réalise une adaptation d'impédance en trois étapes constituées par des filtres en PI comme indiqué sur la figure 1. On notera que la première partie du filtre est contenue... dans le transistor. Il était possible de réaliser un circuit d'adaptation plus simple, avec par exemple un condensateur d'accord série classique mais à ce moment le "Q" devenait plus élevé et bien que le rendement théorique ait été meilleur, les pertes dans le circuit imprimé époxi à 1296 augmentaient de façon dramatique. Le circuit d'adaptation progressive s'est avéré bien meilleur. Sur le montage définitif, Cc2 et Cc4 sont des ajustables de 5 pF, leur position est déterminée sur le montage. Il n'en est pas de même pour Cc3 qui, lui, est un condensateur céramique dont la valeur est fixe (2,2 pF) mais dont l'emplacement est variable ! En effet sa position théorique, à 12 mm du centre du transistor, n'est pas forcément la meilleure, et il faudra le déplacer doucement pour obtenir le meilleur rendement. Nous verrons cela lors des essais.

Les éléments critiques

A 1296 MHz, il s'agit bien-sûr des condensateurs de liaison et de découplage. Dans le circuit de base, il est tout à fait convenable de réaliser ces fonctions à l'aide de condensateurs céramique de faible valeur avec les découplages scindés en deux condensateurs de faible valeur dont les fréquences éventuelles de résonance seront différentes. Par contre, au niveau du collecteur, il faut autre chose : le découplage d'alimentation au bout de la self de

choc est réalisé par une ligne quart d'onde ouverte à une extrémité mettant virtuellement à la masse toute énergie haute fréquence.

Le condensateur de liaison, par contre, est plus délicat : il faut, théoriquement, un chip de puissance dont la valeur peut se situer sans inconvénients entre 22 et 100 pF. Dans le cas où un tel composant ne serait pas disponible, on peut, à la rigueur, mettre en parallèle trois condensateurs céramique de valeurs différentes : par exemple 15 pF, 27 pF, 39 pF que l'on choisira mécaniquement le plus petit possible et qui, bien-sûr, seront cablés au plus court.

Un dernier mot sur le montage du transistor : à ces fréquences, la moindre longueur de connexion d'émetteur se comporte comme une self. Cela entraîne au mieux un gain plus faible, au pire des accrochages qui peuvent mettre en danger la vie du transistor. Le transistor sera donc monté côté masse du circuit imprimé de façon à ce que ses connexions soient réduites au minimum. Les connexions de base et de collecteur sont repliées à 90° de façon à pouvoir être soudées sur la face supérieure du circuit.

Examinons le circuit imprimé figure 2 ainsi que l'implantation des composants figure 3.

On reconnaît, au centre, l'emplacement du transistor, ainsi que les différents éléments constituant l'adaptation d'entrée et de sortie. La disposition des composants est identique au schéma figure 4. On notera que seuls figurent sur ce circuit les éléments HF. Les circuits de polarisation seront réalisés à l'extérieur, sur un module qui viendra se plaquer contre le coffret, ou même câblé en l'air.

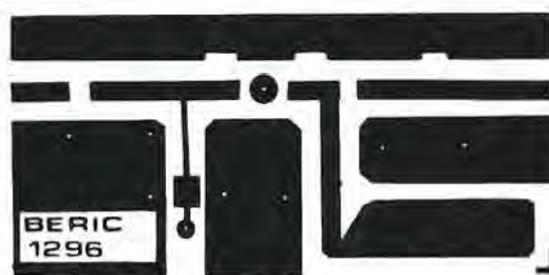


fig. 2

Béric Ampli 1296 éch. 1
époxy double face

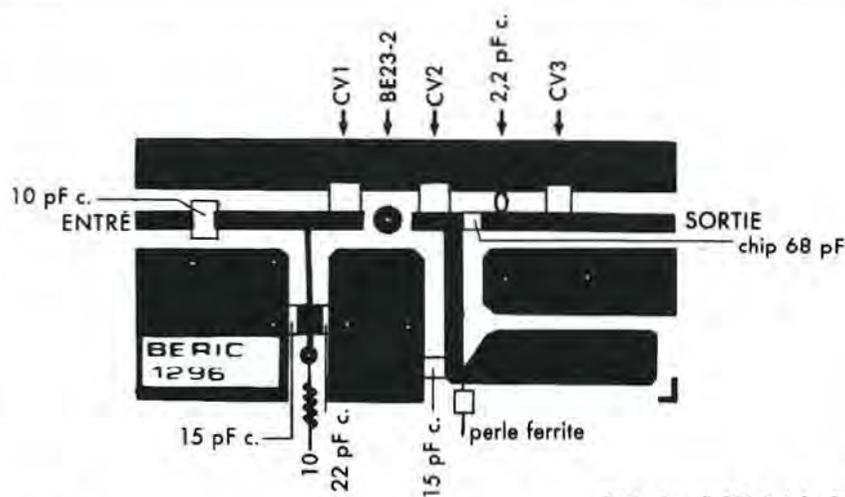


fig. 3

Béric Ampli 1296 éch. 1
époxy double face

Cablage de la partie HF

Il y a deux choses importantes à faire : la mécanique et la soudure.

MÉCANIQUE :

Il faut réaliser le trou de fixation du transistor de puissance. On perce à



8 mm puis on réalise 4 méplats à la lime de façon à laisser passer les connexions de base et de collecteur vers la face supérieure du circuit imprimé.

Ensuite on perce les 7 trous par lesquels va passer un rivet en cuivre de diamètre 1,5 mm, ou du fil de cablage, pour effectuer des traversées de masse.

On dispose alors le circuit dans le coffret et l'on marque l'emplacement des deux prises coaxiales, du boulon du transistor et des deux condensateurs by-pass.


La présentation mécanique doit, en gros, ressembler à la figure 5. Vous noterez que les BNC (ou autres connecteurs) doivent être modifiés afin d'affleurer le circuit imprimé.

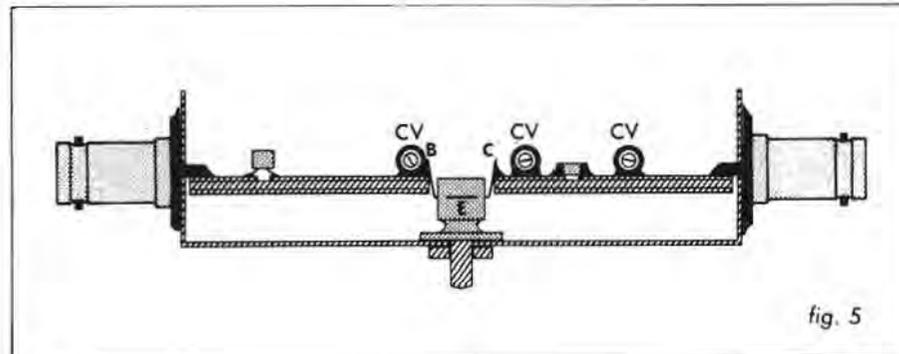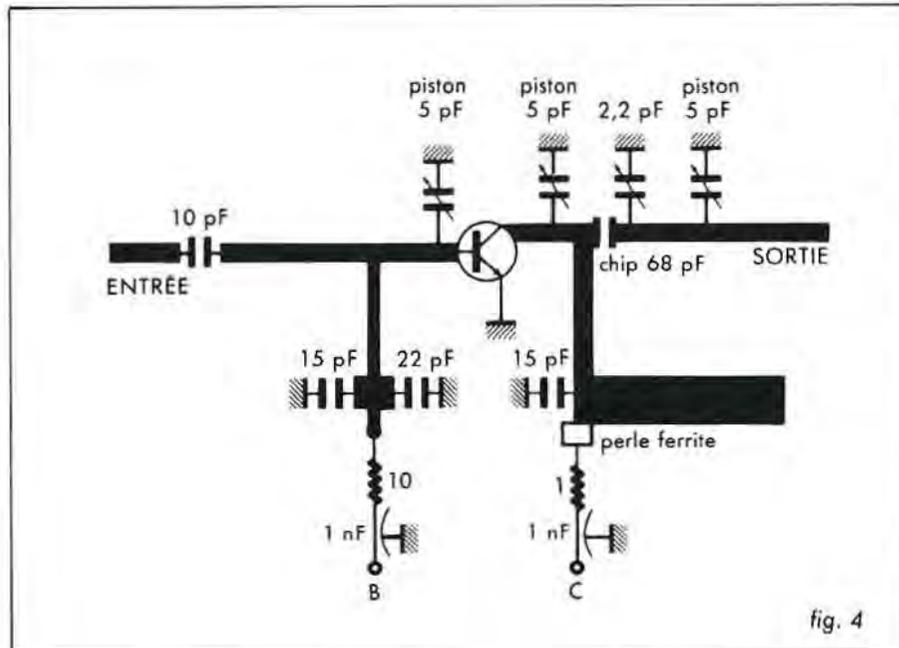N'oubliez pas les trous pour régler les condensateurs ajustables !



CABLAGE :

On commence par former les pattes du transistor : base et collecteur repliées de 90° vers le haut ; émetteurs bien droits. On coupe ensuite ces connexions à environ 3 mm. Les morceaux récupérés sont mis en forme et soudés de part et d'autre du circuit imprimé, au ras des connexions d'émetteur : figure 6. On place ensuite, dans un ordre quelconque, les différents condensateurs, puis en dernier le transistor. L'ensemble est presque prêt.

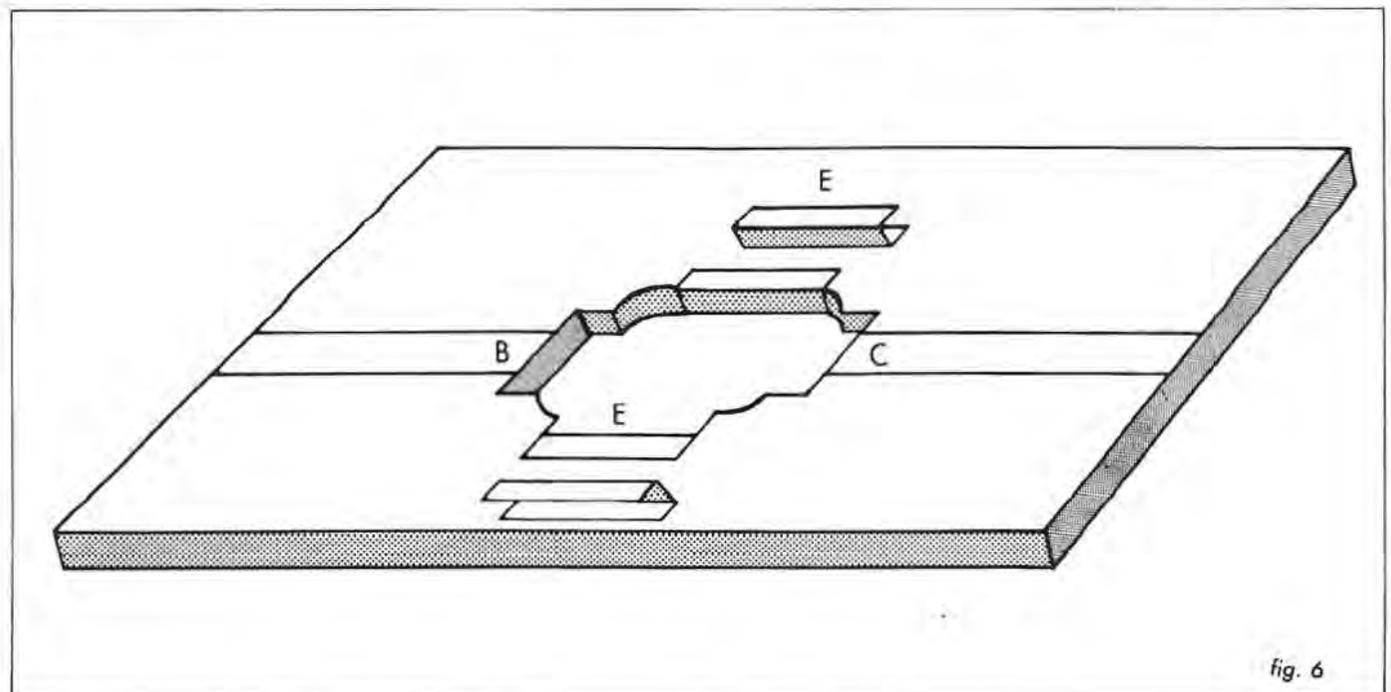

CIRCUITS DE POLARISATION :



Deux possibilités sont offertes : classe A ou classe AB.

Tout d'abord, classe AB, car c'est vraiment le circuit le plus simple.

La polarisation se résume à quelques composants : figure 7. On prendra soin de plaquer la diode 1N4148 contre le boîtier du transistor et de relier l'ensemble par une goutte de

graisse au silicone.

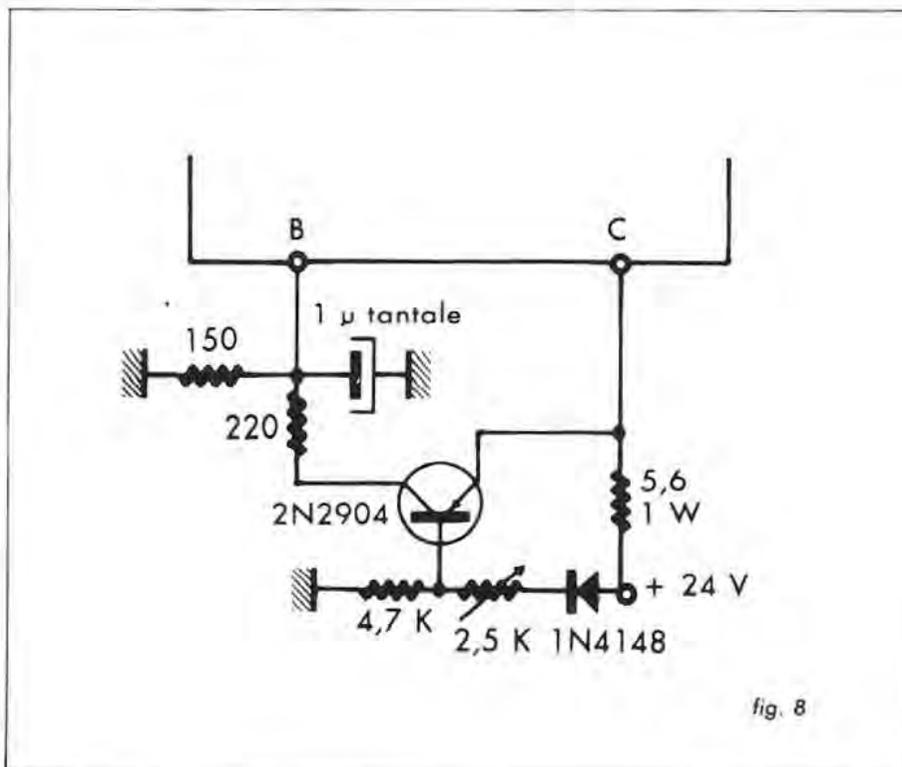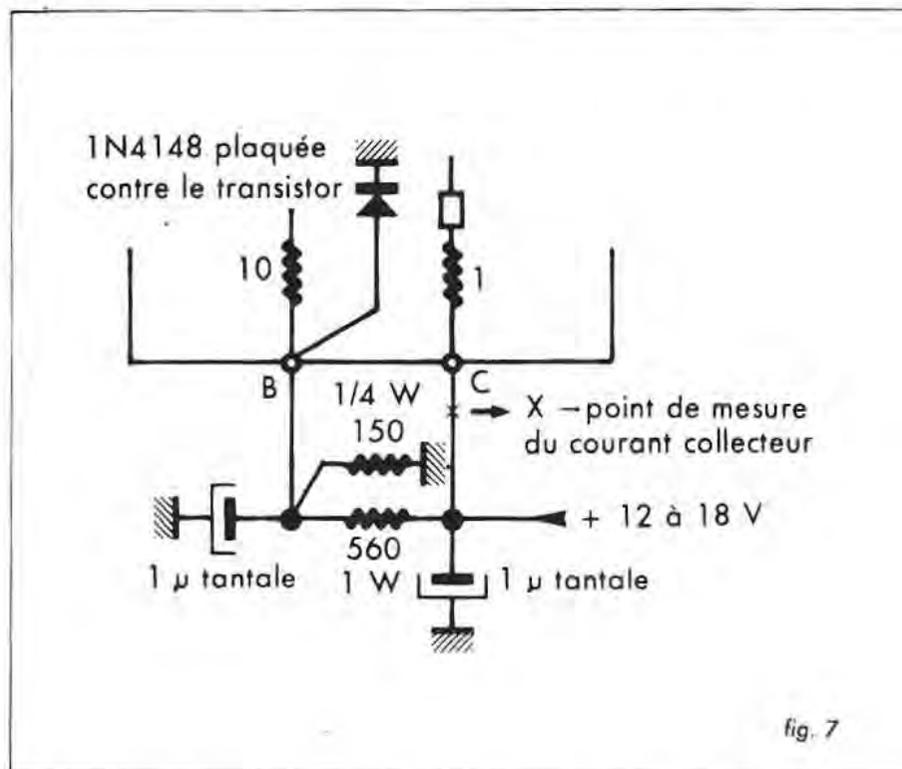Le **courant de repos** se règle soit en plaçant des résistances en parallèle sur la 150 Ω si ce courant est trop élevé, soit en plaçant des résistances en parallèle sur la 560 Ω si ce courant est trop faible. **Ne déconnecter en aucun cas ni la diode, ni la 150 Ω .**



Dans le cas où l'on voudrait placer le transistor en classe A, il faut réaliser le montage figure 8, soit en l'air soit sur un petit morceau de veroboard ou autre substrat tout préparé. Le courant se règle à 440 mA à l'aide du potentiomètre de 2,5 K Ω .

Mise au point

Après avoir vérifié le câblage, on place les trois condensateurs ajustables au minimum de capacité puis on connecte en sortie une résistance de charge avec un indicateur de puissance relative et, ensuite seulement, l'alimentation. Progressivement, il vaut mieux. Si possible, utiliser une alimentation avec limitation de courant que l'on règle à 500 mA dans un premier temps.

Le premier point consiste à régler le courant de repos à la valeur choisie : 100 mA en classe AB et 440 mA en classe A.

On applique ensuite l'excitation. Le courant doit augmenter si l'on est en classe AB et l'on doit déjà voir apparaître une indication de puissance en sortie. Le reste est simple : on fait le maximum à l'aide des condensateurs ajustables puis on déplace **très légèrement** le condensateur de 2,2 pF sur la ligne collecteur en prenant garde de maintenir ses connexions extrêmement courtes et l'on regarde si l'on gagne quelque chose en rendement.

Il faut, bien-sûr, reprendre tous les réglages à chaque modification. Une fois un point convenable trouvé, on ne touche plus rien et on ferme le boîtier !

A bientôt sur 1296.

NB : Sur certains oscillateurs locaux 1152 MHz, il existe un bruit de phase important dû essentiellement à la diode zener de 9,1 Volts. Il vaut mieux, dans tous les cas, remplacer cette diode par un régulateur intégré 78L09 ou 78L10 en supprimant la résistance qui l'alimentait.

REGENT RADIO

GROSSISTE • IMPORTATEUR CB • ACCESSOIRES VAN

Nouveauté

**ENFIN UNE ANTENNE
QUI MONTRE SES COURBES**
400 canaux - 2000 WT



la véritable antenne "Paris-Dakar"

TYPE	DESCRIPTION
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Largeur de bande en MHz	2000
Impédance nominale	50 Ohms
Puissance max. Watts	2000
Résistance à l'humidité	
- protection	
- 2 T. pour une double jonction de	
- type	2 T. pour une double jonction de
- type	2 T. pour une double jonction de
- type	2 T. pour une double jonction de
- type	2 T. pour une double jonction de
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Longueur	1,20 m
Poids net	1,20 kg
- sans emballage	1,20 kg
- emballage	1,20 kg
- emballage	1,20 kg
- emballage	1,20 kg
- emballage	1,20 kg
CONSTRUCTION	
Matériau	Aluminium anodisé
- type	Aluminium anodisé
INSTALLATION	
- type	Aluminium anodisé

PROMO du mois
ANTENNE CARAVANE ACTIVE

Alimentation incorporée pour raccordement sur 12, 24 ou 220 V convient aussi bien aux sédentaires qu'aux usagers itinérants



364.70.98
364.68.39

DISTRIBUTEUR
TAGRA - HMP - TURNER - HYGAIN -
AVANTI - ZETAGI - CTE - ASTON - ZODIAC -
MIRANDA - RAMA - DENSEI - PORTENSEIGNE
Quartz Composants Radio TV-CB - MAGNUM

LIVRAISON SUR PARIS ET
EXPÉDITION DANS TOUTE
LA FRANCE
101-103 Av. de la République
93170 BAGNOLET

Bon pour une commande en 3 parties
Nom
Prénom
Rue
Code Postal Ville Tél.
commande ferme et désire recevoir d'urgence

Sauvez votre permis



TESTEUR D'ALCOOL ELECTRONIQUE A AFFICHAGE DIGITAL MODELE RK 1000

Ce testeur d'alcool est un appareil de mesure électronique. Il détermine la concentration d'alcool dans votre haleine et l'affiche sur un indicateur numérique.

A la différence des appareils conventionnels appelés analogiques, ce testeur permet d'effectuer des mesures instantanées. Le procédé d'affichage digital utilisé dans cet appareil simplifie la mesure et surtout, vous procure des résultats d'une précision incomparable.

Pourquoi ne pas utiliser cet instrument pour contrôler votre consommation et vous inciter à la modération avec le souci constant de votre santé !

BON DE COMMANDE

URGENT!

A renvoyer à IZARD Créations
Vente par correspondance :
38 rue du Maine, 44600 ST. NAZAIRE

Je soussigné : Nom Prénom
N° Rue
Code Postal Ville Tél.
commande ferme et désire recevoir d'urgence

ALCOOLTEST

TTC 190 F

Mode de règlement

- chèque bancaire
- CCP
- Mandat

Frais de port
envoi recommandé 18 F
Total à payer : 208 F

Date

Signature

CEDISECO des prix T.T.C. vraiment OM

EXCLUSIVEMENT par CORRESPONDANCE

Paiement à la commande: minimum 50 F
 Portait application recommandé: 22,00 F
 Portait application en contre-remboursement: 30,00 F
 Livraison avec fiches de caractéristiques de presque tous nos composants: 70,00 F

AFFICHEURS 7 SEGMENTS A LED

- ANODE COMMUNE (Décodeur 7447, 74L2247, G7 74143)**
 15 mm rouge P70760 (TL312) DL707, HP77247 P.U. 18,00 F
 8 mm orange MAM720 (TL312) DL707, HP77247 P.U. 18,00 F
 8 mm jaune TL316 P.U. 18,00 F
 8 mm jaune TL339 P.U. 18,00 F
 11 mm rouge HP7720 P.U. 11,00 F
 11 mm rouge HP7750 P.U. 22,00 F
 20 mm rouge HP7800 P.U. 22,00 F
- ANODE COMMUNE (très haute luminosité)**
 15 mm rouge P70760 (TL312) P70257 P.U. 13,20 F
 13 mm vert P70577 P.U. 17,00 F
 13 mm jaune P70547 P.U. 17,00 F
 13 mm jaune P70557 P.U. 17,00 F
- INDICATEURS DE DEPASSEMENT**
 4 x 11 - 116 mm à 11 mm P.U. 8,00 F
 11 x 11 - 113 mm rouge P70556 P.U. 11,00 F

4) CATHODE COMMUNE (Compatible avec circuits MOS en général)

- 8 mm rouge HP7720 (TL313) P.U. 10,00 F
 8 mm orange TL317 P.U. 10,00 F
 8 mm jaune TL340 P.U. 10,00 F
 11 mm rouge HP7720 P.U. 10,00 F
 13 mm rouge DS1728, 4 digits multiplexés P.U. 44,00 F
 13 mm rouge FC56000, 4 digits cathode commune, 200 segments P.U. 44,00 F
 20 mm rouge P70550 (600 11) P.U. 22,00 F
- CATHODE COMMUNE (très haute luminosité)**
 13 mm rouge P70559 (TL322) P70560 P.U. 13,20 F
 13 mm vert P70577 P.U. 17,00 F
 13 mm jaune P70547 P.U. 17,00 F
 13 mm jaune P70557 P.U. 17,00 F
- ANODES COMMUNES (2 digits)**
 8 mm commune TL307, 8 mm rouge P.U. 7,20 F
 Cathode commune TL308 P.U. 7,20 F

AFFICHEURS A LOGIQUE INTEGREE (avec notice)

- 8 mm TL306 Conv. 2 à 10 (1000) n°8 P.U. 88,00 F
 8 mm TL307 Conv. 2 à 10 (1000) n°8 P.U. 88,00 F
 8 mm TL311 Hexadécim. (déc. - décod.) P.U. 88,00 F
- ### HORLOGES DIGITALES SECTEUR A LED
- AVEC ALARME FONCTION REVEIL (avec notice)**
 TMS3841: 4 à 12 chiffres, 1 module, 7 segments P.U. 22,50 F
 Support 2 x 9 P.U. 5,60 F (avec câble à 5 mm TL313)
 P.U. 44,00 F Avec P70550 11 mm 69,50 F Avec HP7720 11 mm 55 F Avec bloc D2329 13 mm 69,50 F Avec P70550 20 mm 88,00 F
- HPRC6:** 6 digits (Heures/Minutes/secondes) + calendrier + programmateur + alarme, avec notice en français P.U. 46,20 F
 peut fonctionner sur batterie (sauf 30 V) par dérivation simple
 unit quartz 100,6 kHz HPRC6: sup. + 6 x 7x 313 6 mm
 U.I. 9400 F + 11 mm HP7720 110 000 F + 6 x P70550
 pour horloge 22 x 116 18 mm P.U. 110,00 F (avec quartz 100 kHz)

CIRCUITS INTEGRÉS LOGIQUES TTL (Séries SN74... SFC4... etc.)

Type	N	LS												
7401	2,60	3,60	7402	2,50	3,50	7403	2,50	3,50	7404	2,50	3,50	7405	2,50	3,50
7406	2,60	3,60	7407	2,50	3,50	7408	2,50	3,50	7409	2,50	3,50	7410	2,50	3,50
7411	3,00	4,00	7412	3,00	4,00	7413	3,00	4,00	7414	3,00	4,00	7415	3,00	4,00
7416	3,00	4,00	7417	3,00	4,00	7418	3,00	4,00	7419	3,00	4,00	7420	3,00	4,00
7421	3,00	4,00	7422	3,00	4,00	7423	3,00	4,00	7424	3,00	4,00	7425	3,00	4,00
7426	3,00	4,00	7427	3,00	4,00	7428	3,00	4,00	7429	3,00	4,00	7430	3,00	4,00
7431	3,00	4,00	7432	3,00	4,00	7433	3,00	4,00	7434	3,00	4,00	7435	3,00	4,00
7436	3,00	4,00	7437	3,00	4,00	7438	3,00	4,00	7439	3,00	4,00	7440	3,00	4,00
7441	3,00	4,00	7442	3,00	4,00	7443	3,00	4,00	7444	3,00	4,00	7445	3,00	4,00
7446	3,00	4,00	7447	3,00	4,00	7448	3,00	4,00	7449	3,00	4,00	7450	3,00	4,00
7451	3,00	4,00	7452	3,00	4,00	7453	3,00	4,00	7454	3,00	4,00	7455	3,00	4,00
7456	3,00	4,00	7457	3,00	4,00	7458	3,00	4,00	7459	3,00	4,00	7460	3,00	4,00
7461	3,00	4,00	7462	3,00	4,00	7463	3,00	4,00	7464	3,00	4,00	7465	3,00	4,00
7466	3,00	4,00	7467	3,00	4,00	7468	3,00	4,00	7469	3,00	4,00	7470	3,00	4,00
7471	3,00	4,00	7472	3,00	4,00	7473	3,00	4,00	7474	3,00	4,00	7475	3,00	4,00
7476	3,00	4,00	7477	3,00	4,00	7478	3,00	4,00	7479	3,00	4,00	7480	3,00	4,00
7481	3,00	4,00	7482	3,00	4,00	7483	3,00	4,00	7484	3,00	4,00	7485	3,00	4,00
7486	3,00	4,00	7487	3,00	4,00	7488	3,00	4,00	7489	3,00	4,00	7490	3,00	4,00
7491	3,00	4,00	7492	3,00	4,00	7493	3,00	4,00	7494	3,00	4,00	7495	3,00	4,00
7496	3,00	4,00	7497	3,00	4,00	7498	3,00	4,00	7499	3,00	4,00	7500	3,00	4,00

-CMOS- (Série B)

Type	N	LS	Type	N	LS	Type	N	LS	Type	N	LS
4001B	2,20	4015B	8,80	4025B	2,20	4043B	8,80	4069B	6,10	4078B	2,20
4002B	2,20	4016B	5,40	4026B	4,80	4044B	8,80	4070B	11,90	4081B	11,90
4003B	2,20	4017B	7,20	4027B	6,60	4045B	11,90	4071B	11,90	4082B	6,10
4004B	2,20	4018B	9,70	4028B	11,90	4046B	11,90	4072B	11,90	4083B	6,10
4005B	2,20	4019B	9,70	4029B	11,90	4047B	11,90	4073B	11,90	4084B	6,10
4006B	2,20	4020B	12,00	4030B	11,90	4048B	11,90	4074B	11,90	4085B	6,10
4007B	2,20	4021B	9,70	4031B	11,90	4049B	11,90	4075B	11,90	4086B	6,10
4008B	2,20	4022B	9,70	4032B	11,90	4050B	11,90	4076B	11,90	4087B	6,10
4009B	2,20	4023B	9,70	4033B	11,90	4051B	11,90	4077B	11,90	4088B	6,10
4010B	2,20	4024B	9,70	4034B	11,90	4052B	11,90	4078B	11,90	4089B	6,10
4011B	2,20	4025B	9,70	4035B	11,90	4053B	11,90	4079B	11,90	4090B	6,10
4012B	2,20	4026B	9,70	4036B	11,90	4054B	11,90	4080B	11,90	4091B	6,10
4013B	2,20	4027B	9,70	4037B	11,90	4055B	11,90	4081B	11,90	4092B	6,10
4014B	2,20	4028B	9,70	4038B	11,90	4056B	11,90	4082B	11,90	4093B	6,10
4015B	2,20	4029B	9,70	4039B	11,90	4057B	11,90	4083B	11,90	4094B	6,10
4016B	2,20	4030B	9,70	4040B	11,90	4058B	11,90	4084B	11,90	4095B	6,10
4017B	2,20	4031B	9,70	4041B	11,90	4059B	11,90	4085B	11,90	4096B	6,10
4018B	2,20	4032B	9,70	4042B	11,90	4060B	11,90	4086B	11,90	4097B	6,10
4019B	2,20	4033B	9,70	4043B	11,90	4061B	11,90	4087B	11,90	4098B	6,10
4020B	2,20	4034B	9,70	4044B	11,90	4062B	11,90	4088B	11,90	4099B	6,10
4021B	2,20	4035B	9,70	4045B	11,90	4063B	11,90	4089B	11,90	4100B	6,10

MEMOIRES

- RAM MOS statique UPD1617**
 (1024 x 1) 64 pins 50 ns P.U. 20,00 F
- RAM MOS statique AM1810 ECC**
 (1024 x 4) 200 pins P.U. 15,00 F
- RAM MOS statique M1118AM (1024 x 8)**
 (1024 x 8) 200 pins P.U. 20,00 F
- RAM MOS 211201 (1024 x 1) 80 pins 450 ns**
 P.U. 50,00 F
- RAM MOS 211444 (1024 x 1) 80 pins 450 ns**
 P.U. 50,00 F
- RAM TL 74C289 64 bits (16 x 4)**
 P.U. 16,50 F
- RAM 74S188 256 bits (32 x 8)**
 P.U. 34,00 F
- RAM 74S387 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S388 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S389 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S390 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S391 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S392 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S393 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S394 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S395 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S396 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S397 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S398 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S399 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F
- RAM 74S400 (64 x 4)**
 P.U. 30,00 F

ERRORS MM27160 (2K x 8 V)


- ERRORS MM27160 (2K x 8 V) P.U. 32,00 F
 ERRORS MM27161 (4K x 8 V) P.U. 40,00 F
 ERRORS MM27162 (8K x 8 V) P.U. 70,00 F
 ERRORS MM27163 (16K x 8 V) P.U. 120,00 F
 ERRORS MM27164 (32K x 8 V) P.U. 150,00 F
 ERRORS MM27165 (64K x 8 V) P.U. 30,00 F
 ERRORS MM27166 (128K x 8 V) P.U. 40,00 F
 ERRORS MM27167 (256K x 8 V) P.U. 60,00 F
 ERRORS MM27168 (512K x 8 V) P.U. 80,00 F
 ERRORS MM27169 (1024K x 8 V) P.U. 100,00 F
 ERRORS MM27170 (2048K x 8 V) P.U. 120,00 F
 ERRORS MM27171 (4096K x 8 V) P.U. 150,00 F
 ERRORS MM27172 (8192K x 8 V) P.U. 200,00 F
 ERRORS MM27173 (16384K x 8 V) P.U. 300,00 F
 ERRORS MM27174 (32768K x 8 V) P.U. 400,00 F
 ERRORS MM27175 (65536K x 8 V) P.U. 600,00 F
 ERRORS MM27176 (131072K x 8 V) P.U. 800,00 F
 ERRORS MM27177 (262144K x 8 V) P.U. 1000,00 F
 ERRORS MM27178 (524288K x 8 V) P.U. 1200,00 F
 ERRORS MM27179 (1048576K x 8 V) P.U. 1500,00 F
 ERRORS MM27180 (2097152K x 8 V) P.U. 2000,00 F
 ERRORS MM27181 (4194304K x 8 V) P.U. 3000,00 F
 ERRORS MM27182 (8388608K x 8 V) P.U. 4000,00 F
 ERRORS MM27183 (16777216K x 8 V) P.U. 6000,00 F
 ERRORS MM27184 (33554432K x 8 V) P.U. 8000,00 F
 ERRORS MM27185 (67108864K x 8 V) P.U. 10000,00 F
 ERRORS MM27186 (134217728K x 8 V) P.U. 12000,00 F
 ERRORS MM27187 (268435456K x 8 V) P.U. 15000,00 F
 ERRORS MM27188 (536870912K x 8 V) P.U. 20000,00 F
 ERRORS MM27189 (1073741824K x 8 V) P.U. 30000,00 F
 ERRORS MM27190 (2147483648K x 8 V) P.U. 40000,00 F
 ERRORS MM27191 (4294967296K x 8 V) P.U. 60000,00 F
 ERRORS MM27192 (8589934592K x 8 V) P.U. 80000,00 F
 ERRORS MM27193 (17179869184K x 8 V) P.U. 100000,00 F
 ERRORS MM27194 (34359738368K x 8 V) P.U. 120000,00 F
 ERRORS MM27195 (68719476736K x 8 V) P.U. 150000,00 F
 ERRORS MM27196 (137438953472K x 8 V) P.U. 200000,00 F
 ERRORS MM27197 (274877906944K x 8 V) P.U. 300000,00 F
 ERRORS MM27198 (549755813888K x 8 V) P.U. 400000,00 F
 ERRORS MM27199 (1099511627776K x 8 V) P.U. 600000,00 F
 ERRORS MM27200 (2199023255552K x 8 V) P.U. 800000,00 F
 ERRORS MM27201 (4398046511104K x 8 V) P.U. 1000000,00 F
 ERRORS MM27202 (8796093022208K x 8 V) P.U. 1200000,00 F
 ERRORS MM27203 (17592186444416K x 8 V) P.U. 1500000,00 F
 ERRORS MM27204 (35184372888832K x 8 V) P.U. 2000000,00 F
 ERRORS MM27205 (70368745777664K x 8 V) P.U. 3000000,00 F
 ERRORS MM27206 (140737491555328K x 8 V) P.U. 4000000,00 F
 ERRORS MM27207 (281474983110656K x 8 V) P.U. 6000000,00 F
 ERRORS MM27208 (562949966221312K x 8 V) P.U. 8000000,00 F
 ERRORS MM27209 (1125899932442624K x 8 V) P.U. 10000000,00 F
 ERRORS MM27210 (2251799864885248K x 8 V) P.U. 12000000,00 F
 ERRORS MM27211 (4503599729770496K x 8 V) P.U. 15000000,00 F
 ERRORS MM27212 (9007199459540992K x 8 V) P.U. 20000000,00 F
 ERRORS MM27213 (18014398919081984K x 8 V) P.U. 30000000,00 F
 ERRORS MM27214 (36028797838163968K x 8 V) P.U. 40000000,00 F
 ERRORS MM27215 (72057595676327936K x 8 V) P.U. 60000000,00 F
 ERRORS MM27216 (14411519135265584K x 8 V) P.U. 80000000,00 F
 ERRORS MM27217 (28823038270531168K x 8 V) P.U. 100000000,00 F
 ERRORS MM27218 (57646076541062336K x 8 V) P.U. 120000000,00 F
 ERRORS MM27219 (115292153082124672K x 8 V) P.U. 150000000,00 F
 ERRORS MM27220 (230584306164249344K x 8 V) P.U. 200000000,00 F
 ERRORS MM27221 (461168612328498688K x 8 V) P.U. 300000000,00 F
 ERRORS MM27222 (922337224656997376K x 8 V) P.U. 400000000,00 F
 ERRORS MM27223 (1844674449313994752K x 8 V) P.U. 600000000,00 F
 ERRORS MM27224 (3689348898627989504K x 8 V) P.U. 800000000,00 F
 ERRORS MM27225 (7378697797255979008K x 8 V) P.U. 1000000000,00 F
 ERRORS MM27226 (14757395985111958016K x 8 V) P.U. 1200000000,00 F
 ERRORS MM27227 (29514791970223916032K x 8 V) P.U. 1500000000,00 F
 ERRORS MM27228 (59029583940447832064K x 8 V) P.U. 2000000000,00 F
 ERRORS MM27229 (118059167880895664128K x 8 V) P.U. 3000000000,00 F
 ERRORS MM27230 (236118335761791328256K x 8 V) P.U. 4000000000,00 F
 ERRORS MM27231 (472236671523582656512K x 8 V) P.U. 6000000000,00 F
 ERRORS MM27232 (944473343047165313024K x 8 V) P.U. 8000000000,00 F
 ERRORS MM27233 (1888946886094330626048K x 8 V) P.U. 10000000000,00 F
 ERRORS MM27234 (3777893772188661252096K x 8 V) P.U. 12000000000,00 F
 ERRORS MM27235 (7555787544377322504192K x 8 V) P.U. 15000000000,00 F
 ERRORS MM27236 (15111575088754645008384K x 8 V) P.U. 20000000000,00 F
 ERRORS MM27237 (30223150177509290016768K x 8 V) P.U. 30000000000,00 F
 ERRORS MM27238 (60446300355018580033536K x 8 V) P.U. 40000000000,00 F
 ERRORS MM27239 (120892600710037160067072K x 8 V) P.U. 60000000000,00 F
 ERRORS MM27240 (241785201420074320134144K x 8 V) P.U. 80000000000,00 F
 ERRORS MM27241 (483570402840148640268288K x 8 V) P.U. 100

DOMINEZ L

**LE POUVOIR
DE TRAFIQUER
VOUS APPARTIENT**



DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND

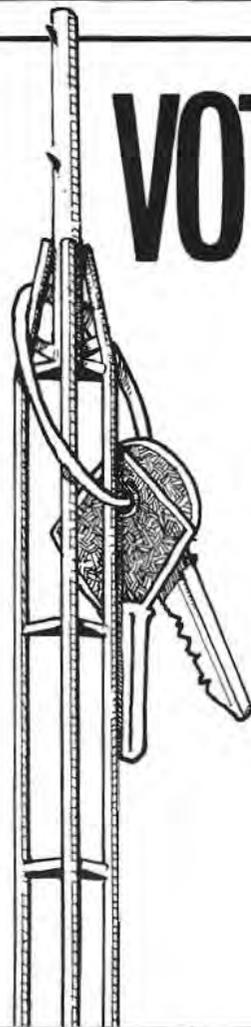

VOTRE PYLONE LIVRÉ CLEFS EN MAIN


Montage - réglage sur toute la France.

Entretien, réparation, installation collective ou individuelle : devis gratuit sur toute la France. Visite d'entretien annuelle.

J.J. POMME

4 rue de Bruges
62840 SAILLY SUR LYS
Tél. : (16.21) 27.40.05
RC 62 - 302400312

A SITUATION

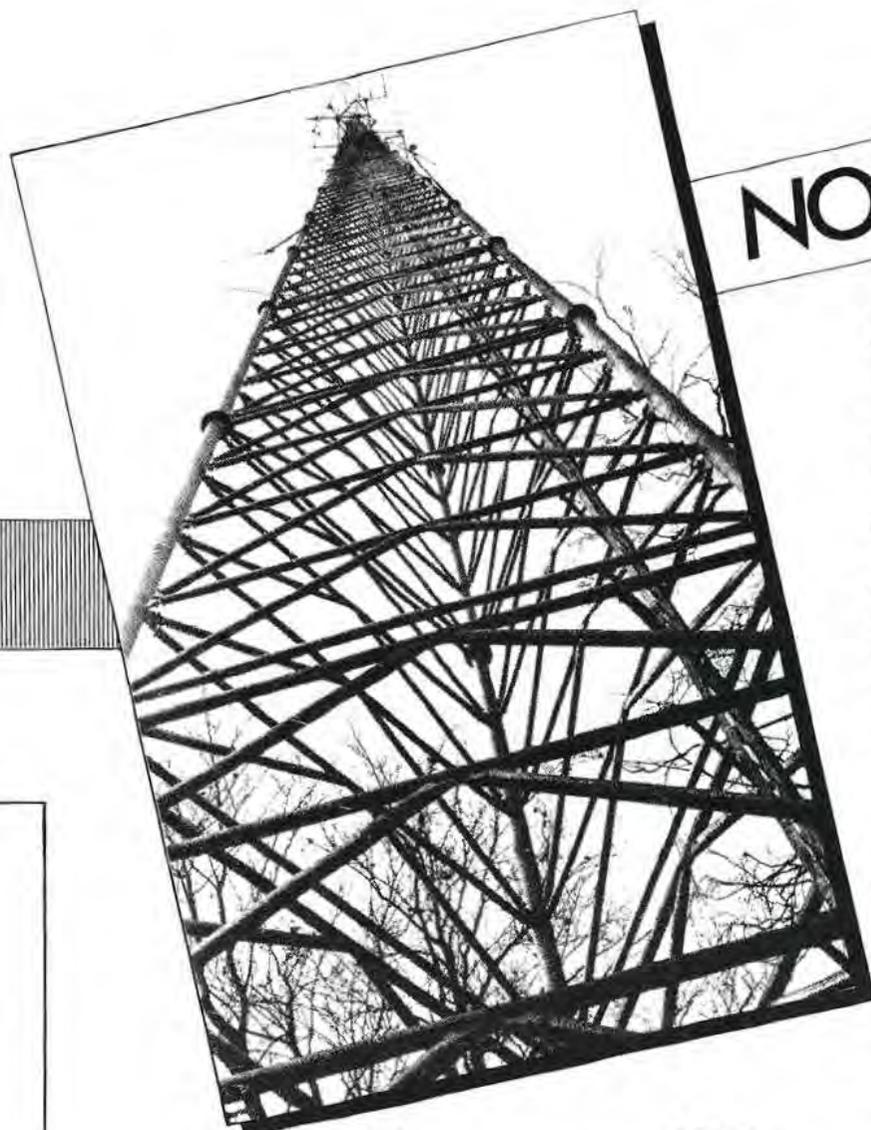

NOUVEAUX PRIX

Pylône autoportant, type léger, calculé pour 20 kg/F de charge au vent au sommet :

- 12 m	3 050 F
- 15 m	3 950 F
- 21 m	5 850 F
- 24 m	6 850 F
- 30 m	9 350 F

Garantie 2 ans.

Pylône autoportant, type normal, calculé pour 40 kg/F de charge au vent au sommet :

- 12 m	3 650 F
- 15 m	4 000 F
- 18 m	5 650 F
- 21 m	7 000 F
- 24 m	8 400 F
- 30 m	11 900 F
- 36 m	17 100 F
- 42 m	26 500 F

Garantie 5 ans.

Pylône autoportant, type lourd, calculé pour 70 kg/F de charge au vent au sommet (vitesse de vent de 130 km/h) :

- 12 m	4 300 F
- 15 m	5 550 F
- 18 m	6 800 F
- 21 m	8 900 F
- 24 m	10 600 F
- 30 m	15 500 F
- 36 m	21 400 F
- 42 m	31 500 F
- 48 m	49 000 F
- 54 m	73 000 F
- 60 m	107 000 F

Jusque 120 m : devis sur demande.

Garantie 10 ans.

Et toujours les pylônes à 60 F le mètre et 130 F le mètre (voir nos précédentes publicités).

Plate-forme ronde	1 950 F
Échelle, le mètre	175 F
Câble inox, les 150 mètres	300 F

Tout pylône est livré avec une flèche supplémentaire de 6 mètres de hauteur et de 50 millimètres de diamètre, roulement Daiwa KF065.

Détaxe à l'exportation.

Cherchons revendeurs.



GES-NORD : 9, rue de l'Alouette - 62690
ESTRÉE CAUCHY
CCP Lille 7644.75W

Un appui sûr

48.09.30.
(2)22.05.82.



Josiane et Paul (F2YT) à votre service.

S PASSAGE DE SATELLITE

J.C. MARION . F2TI

EPHEMERIDES

ORNE F2TI SUR (C-2/PC-1500 BMTI03)

PERIODE DU 20/05 AU 20/06/1984

OSCAR-10

LIEU D'OBSERVATION : LE CENTRE

LE DIM 20/05/84 Orbite 702

G.M.T.	HA	AZ	EL	DX(Max)	Ait	Fairbanks -11	Papeete -9	Los Angeles -8	Mexico -6	Santiago -4	Quibec -4	Rio -3	Le Cap H	Bombay +5	Djakarta +7	Tokyo +8	Sydney +10	Honolulu +11		
1984	(256)	deg	deg	Km	Km															
1	22	18	247,2	0,0	10588	10245														
2	30	28	245,4	7,3	10236	11679														
3	0	21	241,9	26,9	14247	16769														
4	30	42	240,2	57,1	13771	21151														
5	0	53	240,3	42,7	13553	24802														
6	30	64	242,8	45,7	13086	27945														
7	0	73	244,4	47,9	13055	30457														
8	30	80	246,5	47,3	12875	32941														
9	0	87	249,0	46,8	12847	35327														
10	30	100	251,4	45,0	14858	34949														
11	0	113	253,7	44,3	14275	35586														
12	30	130	255,9	42,6	14806	35618														
13	0	141	257,5	40,7	14726	35282														
14	30	152	258,9	38,6	14987	34484														
15	0	163	259,9	36,4	15150	33242														
16	30	174	260,1	34,2	15387	31511														
17	0	185	259,0	31,9	15735	29260														
18	30	196	258,0	29,5	15759	26475														
19	0	207	254,7	27,1	15274	23065														
20	30	218	248,4	24,3	14957	19803														
21	0	229	236,4	20,2	14300	14203														
22	30	240	212,1	18,9	13533	8979														
23	0	245	191,2	18,7	13029	6401														

Orbite 704 Perigee a 12h 12,24MN Apogee a 18h 53,10MN
 Lat Per=25,04 Lon Per=308,97 Lat Ap=25,03 Lon Ap=210,48
 Orbite 705 Perigee a 20h 51,70MN Apogee a 0h 41,53MN LE 21/5/84
 Lat Per=25,04 Lon Per=124,19 Lat Ap=25,02 Lon Ap=21,72

LE LUN 21/05/84 Orbite 705

G.M.T.	HA	AZ	EL	DX(Max)	Ait	Fairbanks -11	Papeete -9	Los Angeles -8	Mexico -6	Santiago -4	Quibec -4	Rio -3	Le Cap H	Bombay +5	Djakarta +7	Tokyo +8	Sydney +10	Honolulu +11		
1984	(256)	deg	deg	Km	Km															
0	35	10	248,9	8,0	15103	3258														
1	0	24	244,4	22,3	13058	13058														
2	30	35	238,1	37,7	13055	18440														
3	0	46	228,6	45,9	12672	20564														
4	30	57	220,9	58,4	12711	26859														
5	0	68	208,0	52,7	12679	28928														
6	30	78	203,0	50,7	12706	31298														
7	0	80	200,0	50,8	12855	34844														
8	30	101	200,0	50,2	13020	34250														
9	0	112	212,0	52,1	13217	35280														
10	30	123	244,7	58,6	13433	35539														
11	0	134	247,1	48,9	13656	36542														
12	30	143	245,1	47,0	13873	36847														
13	0	156	258,0	44,9	14087	34832														
14	30	167	251,5	42,0	14267	32667														
15	0	178	231,0	40,9	14404	30751														
16	30	189	258,0	38,9	14472	29211														
17	0	200	248,5	35,6	14450	25382														
18	30	211	243,9	32,9	14389	21685														
19	0	222	235,3	29,4	13975	17391														
20	30	233	218,9	26,9	13443	12582														
21	0	244	186,0	24,3	13144	7854														
22	30	245	181,0	1,0	13211	6649														

Orbite 706 Perigee a 11h 51,23MN Apogee a 17h 21,85MN
 Lat Per=25,03 Lon Per=230,45 Lat Ap=25,02 Lon Ap=287,86
 Orbite 707 Perigee a 23h 18,82MN Apogee a 0h 57,70MN LE 22/5/84
 Lat Per=25,03 Lon Per=114,74 Lat Ap=25,02 Lon Ap=22,35

LE MAR 22/5/84 Orbite 707

G.M.T.	HA	AZ	EL	DX(Max)	Ait	Fairbanks -11	Papeete -9	Los Angeles -8	Mexico -6	Santiago -4	Quibec -4	Rio -3	Le Cap H	Bombay +5	Djakarta +7	Tokyo +8	Sydney +10	Honolulu +11		
1984	(256)	deg	deg	Km	Km															
1	30	14	234,7	0,0	14761	8446														
2	0	18	230,2	11,7	14188	13225														
3	30	29	221,1	34,9	12950	15443														
4	0	33	216,0	46,7	12395	20073														
5	30	50	213,9	53,1	12123	23926														

2	0	61	214,1	58,0	12001	27172	
3	30	72	215,9	58,0	11877	28834	
4	0	83	218,3	53,4	12024	31356	
5	30	94	222,5	53,5	12128	33573	
6	0	105	226,3	50,9	12273	34717	
7	30	116	230,0	57,9	12403	35399	
8	0	127	233,4	56,7	12651	35692	
9	30	138	236,3	54,8	12857	35418	
10	0	149	238,8	52,3	12985	34782	
11	30	160	240,5	50,8	13209	33626	
12	0	171	241,5	48,0	13428	32028	
13	30	182	241,5	46,3	13543	29925	
14	0	190	240,2	45,8	13688	27285	
15	30	204	237,0	41,2	13579	24803	
16	0	215	230,7	37,9	13427	20155	
17	30	226	219,2	32,3	13145	15634	
18	0	237	197,0	21,5	12888	10423	
19	30	243	188,9	3,0	13022	7743	
20	0	22	245	178,8	1,3	13274	6437

Orbite 708 Perigee a 10h 50,34MN Apogee a 16h 40,11MN
 Lat Per=25,03 Lon Per=230,83 Lat Ap=25,01 Lon Ap=197,04
 Orbite 709 Perigee a 22h 29,87MN Apogee a 0h 17,60MN LE 23/5/84
 Lat Per=25,02 Lon Per=105,22 Lat Ap=25,01 Lon Ap=12,73

LE MER 23/5/84 Orbite 708

G.M.T.	HA	AZ	EL	DX(Max)	Ait	Fairbanks -11	Papeete -9	Los Angeles -8	Mexico -6	Santiago -4	Quibec -4	Rio -3	Le Cap H	Bombay +5	Djakarta +7	Tokyo +8	Sydney +10	Honolulu +11	
1984	(256)	deg	deg	Km	Km														
1	5	12	227,9	0,0	14372	2758													
2	30	22	215,1	27,1	12568	12176													
3	0	32	204,0	44,5	12174	17200													
4	30	42	198,3	53,2	11885	21532													
5	0	54	193,4	58,0	11618	25179													
6	30	65	185,3	68,9	11274	28200													
7	0	76	187,3	62,8	11491	30067													
8	30	87	200,7	65,4	11587	32009													
9	0	98	205,1	63,7	11563	34043													
10	30	109	209,9	63,3	11671	35818													
11	0	120	214,5	62,3	11888	35536													
12	30	131	218,8	61,4	11871	35605													
13	0	142	222,0	59,9	12152	35226													
14	30	153	225,7	58,1	12335	34396													
15	0	164	227,9	56,1	12503	33093													
16	30	175	229,0	53,5	12668	31317													
17	0	186	228,7	51,5	12773	29028													
18	30	197	227,1	48,9	12823	26181													
19	0	208	222,9	45,9	12811	22730													
20	30	21																	

SATELLITES BAS

PERIODE DU 20/05
AU 20/06/1984

RENSEIGNEMENTS A SAUO181

OSCAR 11

Periode Nodale# 88.56217888
Declage /Tour# 24.638867 OUEST

OSCAR 9

Periode Nodale# 84.58379
Declage /Tour# 23.624167 OUEST

RS 5

Periode Nodale# 118.55376
Declage /Tour# 30.815432 OUEST

RS 6

Periode Nodale# 118.71663
Declage /Tour# 29.866834 OUEST

RS 7

Periode Nodale# 118.1057
Declage /Tour# 29.32729 OUEST

RS 8

Periode Nodale# 118.76323
Declage /Tour# 30.867888 OUEST

A LA DEMANDE DES LECTEURS LES LONGS
TUDES SERONT TOUTS OUEST

OOOO- LE PROGRAMME
DES SATELLITES BAS
EST DISTRIBUE PAR
<SORACOM>

OSCAR 11

028/5/84	1164	1H	14.36	Long	52.5
121/5/84	1178	1H	14.3	Long	37.5
022/5/84	1183	1H	52.54	Long	47.1
023/5/84	1208	1H	31.18	Long	36.6
124/5/84	1227	1H	31.12	Long	41.9
025/5/84	1237	1H	9.42	Long	31.7
026/5/84	1251	1H	7.7	Long	36.7
027/5/84	1265	1H	48	Long	45.7
128/5/84	1281	1H	26.24	Long	35.3
029/5/84	1295	1H	26.18	Long	48.2
030/5/84	1318	1H	4.42	Long	43.8
131/5/84	1324	1H	4.36	Long	34.8
031/5/84	1350	1H	13	Long	44.4
032/5/84	1354	1H	21.24	Long	54
033/5/84	1368	1H	21.18	Long	38.8
144/5/84	1383	1H	59.42	Long	48.5
035/5/84	1388	1H	39.12	Long	58.1
036/5/84	1412	1H	38	Long	43
176/5/84	1427	1H	16.3	Long	52.6
038/5/84	1441	1H	16.18	Long	37.6
039/5/84	1456	1H	54.48	Long	47.1
018/6/84	1471	1H	33.12	Long	56.7
111/6/84	1485	1H	33.06	Long	51.3
012/6/84	1500	1H	11.3	Long	51.3
013/6/84	1514	1H	11.24	Long	35.2
014/6/84	1529	1H	40.48	Long	45.8
015/6/84	1544	1H	28.12	Long	55.4
016/6/84	1558	1H	28.06	Long	48.3
017/6/84	1573	1H	6.3	Long	49.3
118/6/84	1587	1H	6.24	Long	34.3
019/6/84	1602	1H	44.48	Long	44.4
020/6/84	1617	1H	23.18	Long	54

OSCAR 9

028/5/84	14523	1H	24.48	Long	128.3
121/5/84	14338	1H	2.18	Long	128.3
022/5/84	14354	1H	14.24	Long	141.3
123/5/84	14367	1H	32	Long	143.2
124/5/84	14584	1H	28.3	Long	138
025/5/84	14590	1H	7.06	Long	124.4
026/5/84	14615	1H	10.06	Long	132.6
027/5/84	14638	1H	56.42	Long	136.7
128/5/84	14645	1H	34.18	Long	141.1
029/5/84	14650	1H	11.48	Long	128.5
030/5/84	14676	1H	23.54	Long	143.4
131/5/84	14691	1H	1.24	Long	137.8
031/6/84	14706	1H	29	Long	132.2
032/6/84	14721	1H	15.3	Long	126.5
033/6/84	14737	1H	28.36	Long	144.5
144/6/84	14752	1H	6.12	Long	138.3
035/6/84	14767	1H	43.42	Long	141.2
036/6/84	14782	1H	21.18	Long	124.5
176/6/84	14788	1H	28.18	Long	145.6
038/6/84	14818	1H	18.04	Long	140
039/6/84	14828	1H	48.24	Long	144.3
018/6/84	14848	1H	26	Long	128.7
111/6/84	14858	1H	3.48	Long	128
012/6/84	14874	1H	15.36	Long	141
013/6/84	14880	1H	53.12	Long	135.4
014/6/84	14894	1H	38.42	Long	128.9
015/6/84	14918	1H	8.18	Long	124.1
016/6/84	14935	1H	28.24	Long	142.1
017/6/84	14952	1H	52.54	Long	136.5
118/6/84	14965	1H	35.3	Long	138.8
019/6/84	14989	1H	13	Long	125.7
020/6/84	14996	1H	25.06	Long	148.2

RS 5

028/5/84	18655	1H	27.18	Long	181.4
121/5/84	18667	1H	21.54	Long	171.6
022/5/84	18670	1H	16.36	Long	181.8
123/5/84	18691	1H	11.12	Long	182
124/5/84	18703	1H	7.64	Long	182.2
025/5/84	18715	1H	7.7	Long	182.4
027/5/84	18738	1H	53.06	Long	182.5
128/5/84	18751	1H	43.48	Long	182.7
029/5/84	18765	1H	31.06	Long	182.8
030/5/84	18775	1H	33.42	Long	183.4
131/5/84	18787	1H	28.24	Long	183.5
031/6/84	18790	1H	23	Long	183.7
032/6/84	18811	1H	17.36	Long	183.8
033/6/84	18820	1H	12.18	Long	184
144/6/84	18835	1H	6.54	Long	184.2
035/6/84	18847	1H	7.04	Long	184.4
036/6/84	18868	1H	55.48	Long	184.6
176/6/84	18872	1H	58.24	Long	184.8
038/6/84	18884	1H	45	Long	185
039/6/84	18926	1H	39.42	Long	185.2
018/6/84	18938	1H	34.18	Long	185.3
111/6/84	18957	1H	23	Long	185.5
012/6/84	18959	1H	23.36	Long	185.7
013/6/84	18944	1H	18.18	Long	185.9
014/6/84	18956	1H	12.54	Long	186.1
015/6/84	18968	1H	7.8	Long	186.3
016/6/84	18988	1H	2.18	Long	186.5
017/6/84	18997	1H	56.48	Long	186.6
118/6/84	19004	1H	51.3	Long	186.8
019/6/84	19016	1H	46.06	Long	187
020/6/84	19028	1H	40.48	Long	187.2

RS 6

028/5/84	18728	1H	5.42	Long	183.4
121/5/84	18742	1H	58.18	Long	181.6
022/5/84	18754	1H	34.54	Long	181.7
123/5/84	18765	1H	19.3	Long	181.8
124/5/84	18778	1H	4.06	Long	181.9
025/5/84	18791	1H	47.24	Long	182.1
026/5/84	18803	1H	32	Long	182.2
027/5/84	18815	1H	16.36	Long	182.4
128/5/84	18827	1H	11.12	Long	182.5
029/5/84	18838	1H	45.48	Long	182.8
030/5/84	18851	1H	38.24	Long	183.4
131/5/84	18863	1H	15	Long	183.5
031/6/84	18876	1H	58.18	Long	183.6
032/6/84	18888	1H	42.54	Long	183.8
033/6/84	18898	1H	27.3	Long	183.8
144/6/84	18910	1H	17.06	Long	183.6
035/6/84	18924	1H	42.18	Long	183.7
036/6/84	18936	1H	25.54	Long	183.5
038/6/84	18958	1H	18.7	Long	183.5
039/6/84	18970	1H	57.34	Long	183.8
018/6/84	18980	1H	38.3	Long	183.8
111/6/84	18992	1H	23.06	Long	184.2
012/6/84	18993	1H	11.62	Long	183.8
013/6/84	19021	1H	10.12	Long	183.7
014/6/84	19034	1H	25.04	Long	183.7
015/6/84	19049	1H	21.7	Long	183.6
016/6/84	19067	1H	1.06	Long	183.6
017/6/84	19077	1H	48.24	Long	183.8
118/6/84	19080	1H	34	Long	183.5
019/6/84	19097	1H	18.36	Long	183.4
020/6/84	19109	1H	12.12	Long	183.4

RS 7

028/5/84	18687	1H	13.06	Long	182.7
121/5/84	18678	1H	3.24	Long	181.3
022/5/84	18711	1H	33.48	Long	181
123/5/84	18727	1H	58.06	Long	181.4
124/5/84	18735	1H	40.7	Long	181.7
025/5/84	18744	1H	28.48	Long	181.7
026/5/84	18750	1H	21.36	Long	181.8
027/5/84	18771	1H	11.7	Long	181.8
128/5/84	18780	1H	1.48	Long	181.9
029/5/84	18786	1H	51.24	Long	182.1
030/5/84	18788	1H	41.42	Long	182.4
131/5/84	18790	1H	32	Long	182.5
031/6/84	18797	1H	22.24	Long	182.7
032/6/84	18816	1H	12.42	Long	182.7
033/6/84	18836	1H	5.86	Long	182.7
144/6/84	18858	1H	57.24	Long	182.7
035/6/84	18878	1H	43.48	Long	182.8
036/6/84	18892	1H	34.06	Long	182.5
176/6/84	18904	1H	24.74	Long	182.7
038/6/84	18918	1H	14.48	Long	182.8
039/6/84	18928	1H	5.86	Long	182.9
018/6/84	18941	1H	24.42	Long	183.1
111/6/84	18955	1H	15	Long	183.1
012/6/84	18958	1H	25.24	Long	183.1
013/6/84	18972	1H	25.42	Long	183.2
014/6/84	18990	1H	16	Long	183.1
015/6/84	19000	1H	43.48	Long	183.5
016/6/84	19010	1H	6.24	Long	183.6
017/6/84	19025	1H	42.06	Long	183.7
118/6/84	19037	1H	37.34	Long	183.8
019/6/84	19047	1H	27.48	Long	183.9
020/6/84	19051	1H	18.06	Long	183.9

RS 8

028/5/84	18676	1H	45.12	Long	181.8
121/5/84	18648	1H	42.24	Long	181.7
022/5/84	18650	1H	38.7	Long	181.6
023/5/84	18672	1H	36.42	Long	181.4
124/5/84	18684	1H	33.48	Long	181.2
025/5/84	18686	1H	21	Long	181
026/5/84	18708	1H	57.12	Long	181.8
027/5/84	18720	1H	25.16	Long	181.6
128/5/84	18732	1H	22.06	Long	181.4
029/5/84	18744	1H	14.36	Long	181.5
030/5/84	18756	1H	18.48	Long	181.6
031/6/84	18768	1H	11.06	Long	181.6
032/6/84	18780	1H	6.12	Long	181.5
033/6/84	18804	1H	5.24	Long	181.5
144/6/84	18816	1H	21.36	Long	181.1
035/6/84	18828	1H	55.2	Long	181.2
036/6/84	18852	1H	53.48	Long	181.7
038/6/84	18864	1H	7.1	Long	181.5
039/6/84	18876	1H	48.06	Long	181.7
018/6/84	18888	1H	45.16	Long	181.7
111/6/84	18900	1H	42.7	Long	181.6
012/6/84	18912	1H	37.36	Long	181.7
013/6/84	18924	1H	35.48	Long	181.5
014/6/84	18936	1H	33.54	Long	181.5
015/6/84	18948	1H	31.		

DICTIONNAIRE TECHNIQUE

La lecture de revues d'électronique ou d'informatique en provenance des Etats-Unis, si passionnante soit-elle, est souvent rendue difficile de par la grande quantité d'abréviations et de sigles employés, parfois hermétiques même pour le professionnel. Nous avons voulu constituer un répertoire d'abréviations anglo-saxonnes dans le but de surmonter les difficultés rencontrées. Cette liste n'a pas la prétention d'être exhaustive et nous ne manquerons pas d'y ajouter celles que vous voudrez bien faire parvenir à la rédaction de MEGAHERTZ.

SUITE

NAND	Inverted AND gate	Porte ET inversée			
NBFM	Narrow band frequency modulation	Modulation de fréquence à bande étroite	PAM	logic Pulse amplitude modulation	programmable Modulation d'impulsion en amplitude
NBS	National Bureau of standards	Service américain définissant les normes	PAR	Program aid routine	Routine d'aide à la programmation
NC	No connection	Pas de connexion	PBL	Preamble	Préambule d'un message
NDRO	Non destructive read-out	Lecture de donnée non destructive	PC	Printed circuit	Circuit imprimé
NEC	Nippon Electric Corporation	Constructeur japonais de matériel électrique	PCB	Printed circuit board	Carte à circuit imprimé
NMI	Non maskable interrupt	Interruption non masquable	PCM	Pulse code modulation	Modulation à codage d'impulsion
N-MOS	N-channel métalloxyde semi-conductor	Semi-conducteur à technologie MOS canal N	PCS	Personal computing system	Système informatique personnel
NOP	Non operation	Instruction du langage d'assemblage indiquant au microprocesseur qu'il n'a rien à faire durant un cycle	PDM	Pulse duration modulation	Modulation d'impulsions en durée
NOR	Inverted OR gate	Porte OU inversée	PDP	Plasma display panel	Indicateur d'affichage à plasma
NR	Number	Nombre	PE	Parity error	Erreur de parité
NRZ	Non return to zero	Non retour à zéro	PIA	Parallele interface adapter	Interface parallèle de Motorola
NRZI	Non return to zero inverted	Non retour à zéro inversé	PLA	Programable logic array	voir à PAL
NS	National Semi-conductor	Fabricant américain de semi-conducteurs	PLL	Phase locked loop	Boucle à verrouillage de phase
NVM	Non volatile memory	Mémoire non volatile	PLM	Programing language for microprocessors	Langage évolué pour microprocesseurs
OCR	Optical character recognition	Reconnaissance optique de caractères	PLO	Phase locked oscillator	Oscillateur à verrouillage de phase
OEM	Original equipment manufacturer	Se dit d'un fournisseur d'équipements destinés à être incorporés dans les produits d'un autre fabricant	PM	Phase modulation	Modulation de phase
OPAL	Operational performance analysis language	Langage d'analyse de performances opérationnelles	PMG	Permanent magnet generator	Générateur à aimant permanent
OS	Operating system	Système d'exploitation	PMI	Precision monolithies Inc.	Fabricant américain de semi-conducteurs
OSCAR	Orbiting satellite carrying amateur radio	Série de satellites à usage radioamateur	PPM	Pulse position modulation	Modulation d'impulsions en position
OV	Overflow	Dépassement de capacité	P-MOS	P-channel metal oxyde semi-conductor	Semi-conducteur à technologie MOS canal P
PAL	Programmable array	Réseau logique	POS	Point of sale	Point de vente
			PPI	programmable peripheral interface	Interface de périphérique programmable
			PROM	Programable read only memory	Mémoire à lecture seule programmable
			PTH	Plated through hole	Trou métallisé
			PTP	Paper tape punch	Perforateur de ruban



Vente Informations Services Micro-Ordinateurs
22 Bd de Reuilly, 75012 PARIS
Tél. (1) 586.60.10.

VENTE ET DEMONSTRATION DE 14 H à 21 H SAUF LUNDI
Métros : Daumesnil ou Dugommier

VISMO EXPRESS : Livraison dans toute la France. Nous encaissons vos chèques à l'expédition de votre commande, jamais à la réception de vos ordres.

Une sélection pour "l'initiateur"... à des prix Sinclair.

BON DE COMMANDE

Le ZX 81 et ses périphériques

Micro-ordinateur ZX 81

580 F x X 01



Clavier mécanique

140 F x C 01



Micro-ordinateur ZX 81 + clavier mécanique

Prix spécial 700 F x X 03

ZX-81

NOUVEAUTÉS VISMO

Synthétiseur vocal (faites parler votre ZX) 435 F

Extension mémoire 64 K (dans le boîtier peuvent incorporer d'autres extensions) 820 F

Interface ZP-82 790 F
Pas de programme à charger. Permet de faire du traitement de texte sur 80 col., Minusc., Accents. Livré avec câble recopie d'écran avec la fonction copy.

ZP-83 Plus de bout à bout : TOUT dans un seul boîtier

1) Carte de base 64 K (avec boîtier) 820 F

2) Interface parallèle (pour imprimante GP 100 A). Enregistrement rapide. Générateur de caractères. Éditeur de TEXTE. Interface table traçante (4 couleurs). Prix 1100 F

VISMO calcul. 380 F
S/ROM s'intègre sur la carte ZP-83. TRES PUISSANT POUR LA GESTION. Sortie d'imprimante 100 col. 255 lignes.

K7 Gestion

Comptabilité générale sur cassette. 450 F
Nécessite une extension 64 K. SICAFE et l'extension ZP-83.

S/foos A de la K7 : programme en FAST LOAD. S/foos B : programme chargement normal.

Programme mis en service dans une IMPRIMERIE depuis début AVRIL. Sortie des états comptables sur imprimante. 80 col. GP 100 A 132 COL. OKI 80. Démonstration à la boutique VISMO. Documentation contre 2 timbres à 2 F.

K7 JEUX RÉFLEXION (16K)

Othello 95 F
Echecs 95 F
Tric-Trac (Backgammon) 85 F
Awaré 85 F

K7 GESTION (16K)

Gestion compte bancaire 95 F
Vu - File 110 F
Vu - Calc 110 F
ZX-Multifichiers 150 F
Data-Base 60 F

K7 UTILITAIRES (16K)

Assembleur Artic 75 F
Moniteur Désassembleur 75 F
Tool Kit/Test 75 F
Tool Kit II 80 F
ZX - Tri 75 F
Fast Load Monitor (16 ou 64K) 75 F

PACK VISMO

GP 100 A + ZP-82 3100 F
+ 100 Feuilles Listing

EXTENSIONS ET PÉRIPHÉRIQUES ZX

Boîtier Vismo (forme Apple) 300 F
Inverseur TV - vidéo 120 F
Super clavier type Pro en Kit (touches Jean Renaud) 300 F
Clavier Pro Monte 390 F
Super carte couleur Pentron connectable directement sur la ZX. Pas de soudure. Nécessite une 16 K Sinclair et une TV avec Péritel 450 F
Magnéto K7 tous consulter V 2001 230 F
Carte Auto-Repeat 95 F
Clavier ABS 140 F
Carte Sonore 350 F
Interface Manette de Jeux 250 F
Manettes de Jeux 120 F
Carte 8 E/S 390 F
Carte Méra 192 F
Connecteur Fenêlle 40 F
Alimentation I, 2 A 180 F
Câble Imprimante GP 100 A 170 F
Moniteur Zenith Monochrome 1050 F
Imprimante GP 100 A 2350 F
Imprimante GP 50 A 1450 F

Les logiciels-cassettes

JEUX DE RÉFLEXION

Cobalt (simul. de vol)	95 F x	J 10
Echecs	95 F x	J 09
Othello	95 F x	J 01
Biorythmes	85 F x	J 14
Chiromancie	85 F x	J 21



JEUX D'ARCADES

Panique	75 F x	J 20
Patrouille de l'espace	65 F x	J 12
Casse-brique	75 F x	J 22
Stock-car	75 F x	J 18
Rex tyrannosaure	75 F x	J 16



GESTION

Budget familial	95 F x	G 07
ZX multifichiers	150 F x	G 06
Vu-calc	110 F x	G 03



UTILITAIRES

Assembleur

75 F x Z 03

Désassembleur

75 F x Z 04

ZX tri

75 F x U 06

Fast load monitor 16 K

75 F x U 02



POUR DETAXE
A L'EXPORTATION
SERVICE
COMMANDE
EXPRESS
CREDIT
RECLAMATION

TELEPHONE
586.60.10

VISMO

Vente Informations Services Micro-Ordinateurs

22 Bd de Reuilly, 75012 PARIS

Tél. (1) 586.60.10.


VENTE ET DEMONSTRATION DE 14 H à 21 H SAUF LUNDI

Métros : Daumesnil ou Dugommier

VISMO EXPRESS : Livraison dans toute la France. Nous encaissons vos chèques à l'expédition de votre commande, jamais à la réception de vos ordres.

ZX Spectrum. Un incomparable système informatique.

BON DE COMMANDE

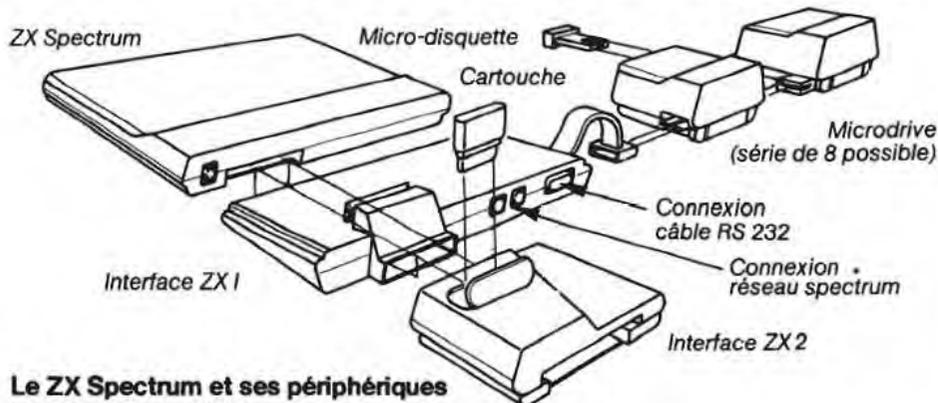

Le ZX Spectrum et ses périphériques

Micro-ordinateur ZX Spectrum

16 K RAM PAL	1490 F x	SS 01
48 K RAM PAL	1965 F x	SS 02
16 K RAM Péritel	1850 F x	SS 03
48 K RAM Péritel	2325 F x	SS 04



Interface ZX 1	895 F x	SS 05
Câble RS 232	235 F x	SS 06



Microdrive ZX	940 F x	SS 07
Boîte de 4 microdisquettes vierges	316 F x	SS 09

Imprimante Alphacom 32	1190 F x	C 14
------------------------	----------	------



Boîte de 5 rouleaux de papier	150 F x	P 02
Modulateur noir et blanc	190 F x	CS 04



Manette de jeux Quickshot	140 F x	C 15
---------------------------	---------	------

Interface ZX 2	351 F x	SS 10
----------------	---------	-------



Les logiciels-cartouches

Pssst!	185 F x	RS 01
Jet Pac	185 F x	RS 02
Cookie	185 F x	RS 03
Trans Am	185 F x	RS 04
Space Raiders	185 F x	RS 05
Planetoids	185 F x	RS 06
Hungry Horace	185 F x	RS 07
Echecs	185 F x	RS 09
Backgammon	185 F x	RS 10

Les logiciels-cassettes

JEUX DE RÉFLEXION		
Cobalt (simul. de vol)	95 F x	JS 01
Echecs	115 F x	JS 15
Othello	75 F x	JS 02
Manager	140 F x	JS 16



UTILITAIRES		
Pascal	260 F x	US 01
ZX Trans	95 F x	US 03
Devpac (Ass/Desass)	160 F x	US 02

JEUX D'ARCADES

Jumping Jack	95 F x	JS 17
Zoom	95 F x	JS 18
Alchemist	95 F x	JS 23
Mined-Out	86 F x	JS 05
Androïdes	75 F x	JS 07





GESTION

Direction financière.	120 F x	GS 01
Gestion de fichier ...	115 F x	GS 02



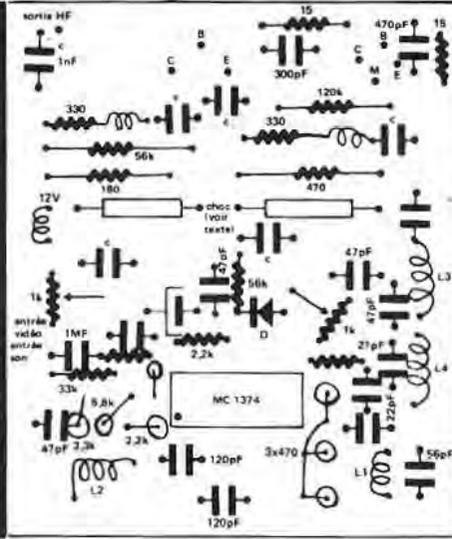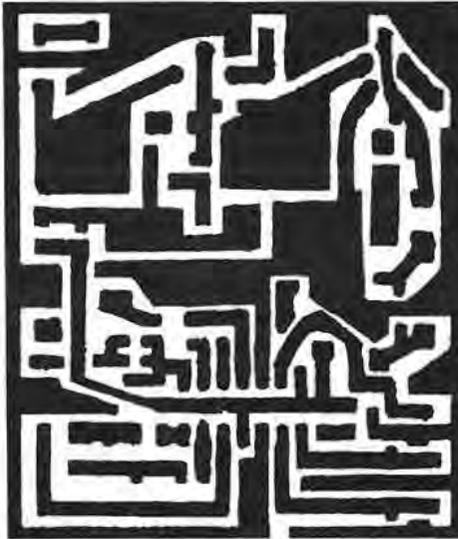**POUR DETAXE
A L'EXPORTATION
SERVICE
COMMANDE
EXPRESS
CREDIT
RECLAMATION
TELEPHONE
586.60.10**



TV et en le limitant à la bande I (autour de 60 Mhz par exemple) on rayonne l'image et le son à plusieurs dizaines de mètres avec un simple bout de fil pour antenne permettant de visionner un magnétoscope ou une caméra (dite HF) dans un appartement sans être tributaire de câbles.

La qualité de la transmission est excellente (réalisation de l'auteur pour laisser le magnétoscope de France en utilisant les sorties vidéo et son).

Pour la TV amateur on utilisera que la partie modulateur, son niveau étant suffisant pour attaquer un mélangeur, même en anneau (genre MD 108).

Si le transverter est un 28/432 Mhz il faudra moduler sur 34.5 Mhz. En effet la T.V.A. se faisant sur 438.5 Mhz il faudra donc rattraper la différence entre 432 et 438.5 soit 6.5 Mhz donc prendre $28 + 6.5 = 34.5$ Mhz ceci uniquement par la valeur de L 1 (voir plus loin). Donc un équipement simple pour passer de la BLU à la T.V.A.

Ce module peut aussi être utilisé en France uniquement pour l'image. Comme il faudra une modulation positive on jouera sur P 2 pour trouver le point de fonctionnement correct sinon utiliser un inverseur par transistor 2 N 2369, par exemple. Par contre il ne sera pas possible de moduler le son en AM à moins d'utiliser deux circuits MC 1374 décalés, un pour le son, un pour l'image et couplés en sortie VHF... (à voir !).

Réalisation : Le circuit imprimé a été conçu de façon à séparer la partie modulation de la partie amplification, car, dans le cas de la T.V.A. on utilisera que la moitié du circuit. Les composants seront montés verticalement, on commencera par réaliser la partie image en câblant l'oscillateur dont on pourra contrôler la fréquence soit en 7 soit en 9. On réglera P 2 pour avoir une image positive sur l'écran et bien synchronisée (réglage très pointu). Mettre P 1 a mi-course au début et ensuite régler pour une image lumineuse à la limite de la distorsion horizontale (saturation).

Pour le son aucun problème : contrôler la fréquence de la sous-porteuse en 3 (sonde haute impédance) ou a l'oreille en écoutant le

son du téléviseur. Reprendre P 1 et P 2 si nécessaire.

L'amplificateur VHF est centré sur 60 Mhz et couvre de 40 à 80 Mhz (volontairement limité dans cette bande) aucun réglage n'est nécessaire. Il n'y a aucune perturbation HF en dehors de cette bande, du fait du filtre, et de la largeur de l'ampli.

Valeur des bobinages :
 (L 1 : variation de 50 à 65 Mhz.)
 60 Mhz L 1 = 4 spires sur mandrin réglable à noyau de 6 mm de diamètre. La capa d'accord de l'ordre de 56 pf (dans blindage pot Toko) fil émaillé de 40/100^e.
 34.5 Mhz : 18 spires capa de l'ordre de 33 pf.


L 2 : 40 spires en vrac sur mandrin de 6 mm réglable, identique pour CCIR et OIR K' : C 5 = 120 pf en CCIR 5.5 Mhz et C 5 = 110 pf en OIR K' 6.5 Mhz.

Filtre d'harmoniques : L 3 = L 4 = 6 spires en l'air diamètre 8 mm en fil argenté de 80/100^e (horizontales sur circuit).

La capa C 15 améliore la raideur du flanc du filtre.

Le circuit et son alimentation tiennent dans un boîtier TEK0 4B. Bonne réalisation.

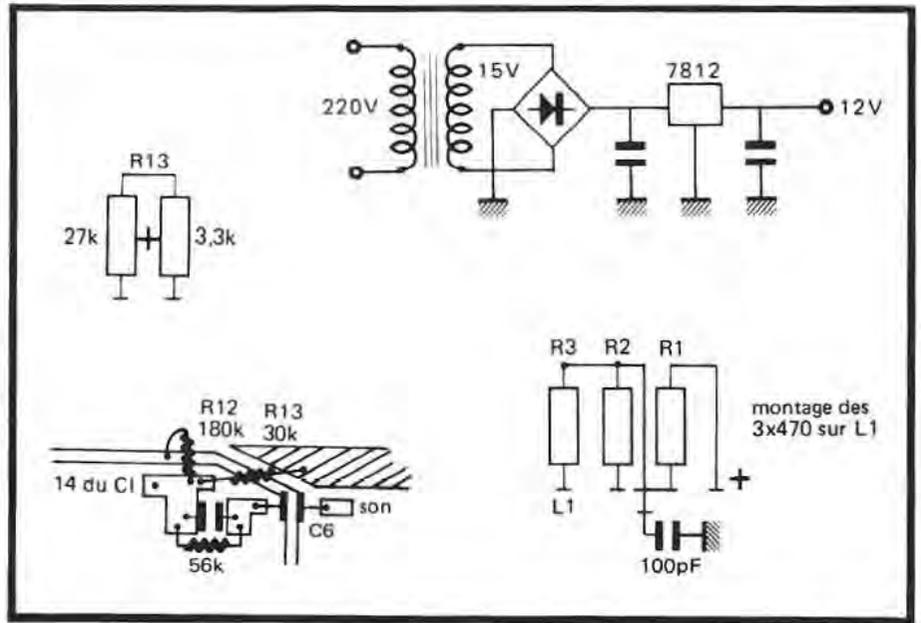PS : Avec une antenne à gain on diffuse sur plusieurs centaines de mètres... Le prix du circuit intégré est de l'ordre de 25 F.



UN TUNER FM MINIATURE

Michel SOBASZEK

Ce mini tuner utilise le fameux circuit intégré TDA7000, fabriqué par RTC, dont le schéma synoptique est représenté figure 1.

L'originalité de ce circuit intégré est d'utiliser une fréquence intermédiaire égale à 65 kHz.

Cette valeur, très basse comparée à la fréquence standard de 10,7 MHz, permet d'employer des filtres actifs R-C pour assurer la sélectivité de l'amplificateur FI. Il n'y a donc plus de bobinages à régler. La démodulation effectuée par un convertisseur fréquence-tension délivre une tension BF proportionnelle à l'excursion de fréquence. Encore une fois, la FI peut paraître bien faible comparée au ΔF de 75 kHz d'une émission en FM, d'où une autre astuce mettant en œuvre un circuit de contre-réaction rebouclé sur l'oscillateur local : la tension BF commande une diode varicap couplée au circuit oscillant de l'oscillateur local. Ainsi, la fréquence de ce dernier va suivre la modulation et la FI restera pratiquement dans la

bande avec une excursion réduite à 15 kHz, du fait même de la contre-réaction.

La fréquence image qui se trouve à $2 \times 65 \text{ kHz} = 130 \text{ kHz}$ de l'émission reçue se traduit par une légère augmentation de bruit de fond, mais en aucun cas ne peut perturber la réception, en raison du changement de fréquence. D'autre part, la réduction de la bande passante FI améliore le rapport signal sur bruit.


Le TDA7000 comporte un système de silencieux original qui n'autorise le

passage de la BF que lorsque la réception est de qualité suffisante. Comme la BF est coupée en cas de mauvaise réception, un générateur de bruit incorporé sert de témoin de fonctionnement du récepteur !

LE SCHÉMA (fig. 2)

L'amplificateur d'entrée est accordé par L_1C_1 sur lequel l'antenne est connectée par une prise intermédiaire à basse impédance.

Figure 1 : Synoptique du TDA 7000

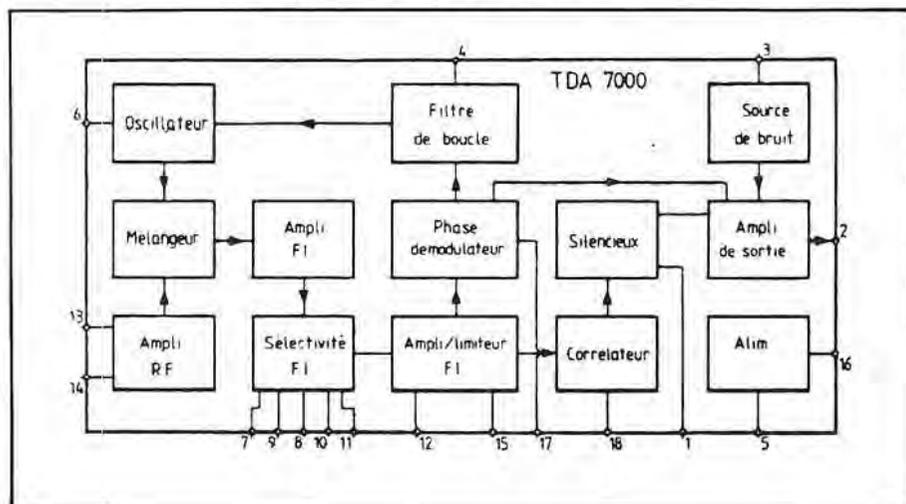




EXPÉDITIONS : Par Calberson ou
Calexpress dans toute la France,
DOM-TOM et Etranger

LIVRAISONS
SUR DÉPARTEMENTS :
75, 77, 78, 91, 92,
93, 94, 95 et 60

Hall d'exposition (parking couvert)

« **VENTE EXCLUSIVE**
AUX REVENDEURS »

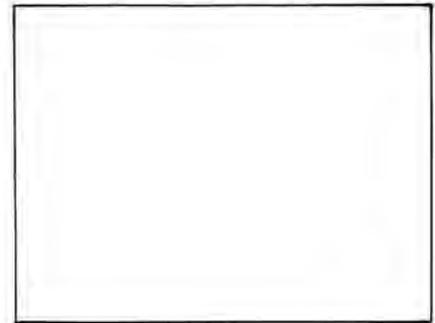Demande de Tarif
Cachet commercial obligatoire



3 Z UN GRAND CHOIX DE...

- EMETTEUR RECEPTEUR
(22 c, 40 c)
- ANTENNE « MOBILE »
- ANTENNE MAGNETIQUE
- ANTENNE MARINE
- ANTENNE DE BALCON
- ANTENNE DE BASE OMNI
DIRECTIONNELLE
- ANTENNE DE BASE
DIRECTIONNELLE
- ACCESSOIRES D'ANTENNE
MOBILE
- ACCESSOIRES D'ANTENNE DE
BASE
- PREAMPLI D'ANTENNE
- APPAREIL DE MESURE
- CHARGE FICTIVE
- AMPLI HF « MOBILE »
- AMPLI « DE BASE » A LAMPE
- REDUCTEURS DE PUISSANCE
- MICRO « MOBILE » CB
- MICRO « DE BASE » CB
- ALIMENTATION
- ALIMENTATION REGLABLE
- CONNECTEURS. CABLES.
CORDONS
- HAUT-PARLEURS
- PUBLIC ADDRESS
- AMPLI PUBLIC ADDRESS
- FILTRES
- COMPOSANTS
- KIT
- PILES
- QUARTZ

- LIBRAIRIE TECHNIQUE
- GADGETS ELECTRONIQUES
- PETIT OUTILLAGE
- PRODUITS ENTRETIEN
- EQUIPEMENTS MAGASIN
- TELEPHONES
- TELEPHONES SANS FIL
- AMPLIFICATEURS
- REPONDEURS

EGALEMENT

- CONNECTEURS AUDIO-VIDEO-
MICRO-INFORMATIQUE
- ADAPTATEURS AUDIO-VIDEO-
MICRO-INFORMATIQUE
- CORDONS DE LIAISON AUDIO-
VIDEO-MICRO-INFORMATIQUE
- CABLES AUDIO-VIDEO-MICRO-
INFORMATIQUE
- CORDONS AUDIO-VIDEO-MICRO-
INFORMATIQUE
- CASQUES
- MICRO
- ENCEINTES

▲
**REVENDEURS INTERESSES
PAR CE NOUVEAU
DEPARTEMENT
DEMANDEZ
NOTRE TARIF**

REVENDEURS : Si vous ne commercialisez pas ces marques CONTACTEZ-NOUS ou ECRIVEZ :

Sté 3 Z - 3, rue de l'Aviation - 93700 DRANCY - Tél. : (1) 831.93.43 - Télex : 215819. **A bientôt**



10, rue de Montesson
95870 BEZONS
☎ (3) 947 .34 .85.

A deux pas du Grand Cerf
sur la route de St. Germain en Laye

MICRO ORDINATEUR LASER 200
COULEUR DE L'AN 2000



L'informatique à la
portée de tous

1490 F

EN OPTION :

Extension 16K 590 F 64K 1190 F
Lecteur de cassettes 570 F Manettes de jeux 320 F
Interface imprimante 320 F Imprimante 2190 F
Interface disquette N.C. Stylo optique N.C.

BIENTOT DISPONIBLE : LASER 3000

(compatible APPLE et IBM PC)

HECTOR le premier micro-ordinateur Français



• **HECTOR 16K • 2450 F**

• **Coffret familial • 2850 F**

- 1 HECTOR I - 16K
- 2 Joysticks
- 2 Logiciels sur cassettes
- 1 Casette basic
- 1 Livre : PARLONS BASIC

HECTOR I est transformable en 2HR 2HR+ HRX

HECTOR 2HR (48K) 4390 F

HECTOR 2HR+ 4700 F

HECTOR HRX (FORTH) 4950 F

DISC 2 (Z80 + 64K RAM) 6500 F

100 LOGICIELS
JEUX - EDUCATION - ETC.

IMPRIMANTES

SEIKOSHA GP50A 1780 F - GP100 2965 F



10, rue de Montesson
95870 BEZONS
☎ (3) 947 .34 .85.

A deux pas du Grand Cerf
sur la route de St. Germain en Laye

DISTRIBUTEUR G.E.S.

ANTENNES VHF - UHF

TONNA

20104 - 4 él.	144 MHz	127 F
20109 - 9 él.	144 MHz	151 F
20113 - 13 él.	144 MHz	264 F
20116 - 16 él.	144 MHz	307 F
20118 - 2x9 él.	144 MHz	277 F
20199 - 9/19 él.	114/432 MHz	292 F
20419 - 19 él.	432 MHz	177 F
20422 - 21 él.	ATV	253 F
20438 - 2x19 él.	432 MHz	292 F

SIRTEL


SMA4 - 1/4 MOBILE	144 MHz	122 F
SM2 - 5/8 MOBILE	144 MHz	125 F
SU5 - 5/8 MOBILE	432 MHz	158 F
CX144 - COLINAIRE	144 MHz	212 F
GP3 - GP 5/8	144 MHz	515 F

ECO - DECAMETRIQUE

V3 - MOBILE 10-15-20 M	398 F
V5 - MOBILE 10-15-20-40-80 M	550 F
KIT - 40-80 M pour V3	N.C.
KIT - 144 MHz pour V3 et V5	35 F
VERTICALE FIXE 4 BANDES - 10-15-20-40 M	790 F
DIPOLE ECO - 40-80 M	N.C.
DIPOLE ECO - 10-15-20 M	N.C.
ECO DISCONE - 80 à 600 MHz	359 F
ECO DISCONE - 26 à 200 MHz	425 F
ROCKET (type POSEIDON) - 50 à 500 MHz	120 F
TET OPL4 - 4 BANDES BALCON	880 F

ENVOI PAR TRANSPORTEUR (Paiement à la commande, port dû)

Dans votre région

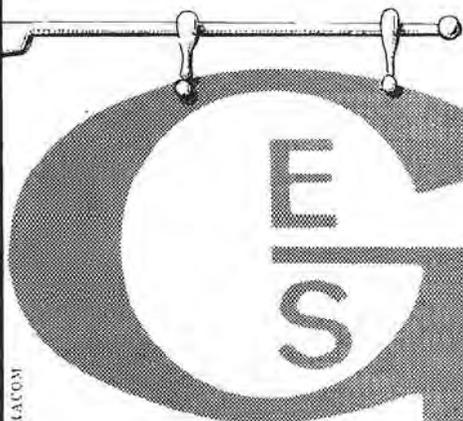

**UNE
ENSEIGNE
SERIEUSE**

Profitez des Services
d'un groupe Solide
distribuant les
Meilleures Marques



6, RUE DE L'ALMA
69001 LYON
TÉL: (7) 830.08.66

PETITES ANNONCES GRATUITES

Vends Ampli qualité pro 300mW-100W HF 1,6-30 MHz filtré en sortie avec convertisseur 12/24 V - transistors de maintenance et schémas 1000 F + port. — Carte 8 Couleurs SAM (emb. origine) avec cordon Péritel 350 F — Cherche programme APPLE : WORDSTAR et/ou APPLEWRITER échange possible contre programmes même niveau (gestion ou jeux) - Cherche notice utilisation CX BASE 200 et CX TEXTE (retour sous 8 jours, chèque de garantie) — GANTERT Le Clos Vezin 35230 ORGÈRES (99) 57. 60. 61 (8h.-22h.)

F6DOW vend cause double emploi son décodeur Morse-RTTY CWR 610, état neuf : 1 200 F. Écrire au téléphoner au journal.

Cause APPLE //e vend ELITE III (équip. APPLE //+ avec Z80 et minuscules en suppl.), 2 Drives + contrôleur + écran orange + 5 progr. très utiles (!). Matériel état neuf (avril 84), emballage origine : 14 000 F (règlement échelonné possible). Tél.: (99) 57. 60. 61. de 8h00 à 22h00.

VENDS DRAKE TR7 toutes options 0 à 30 MHz + micro de table TO77 et HP supplémentaire : 10 000 F. Speech processor SP 75 : 500 F. Alim. PS7 : 1 500 F. Linéaire (75 kW) : 5 000 F. Parfait état avec notice. Tél.: (45) 38. 23. 46.

VENDS FT DX505 500 W révisé : 4 000 F. Tél.: (81) 81. 05. 95. après 20H.

Vends RX TAIYO FAX 60 90 120 déroulement continu largeur 364 mm radio incorporée : 2 000 F + Cilefax 100 émett. récept. : 1 200 F. Jourdan FICLY. Tél.: 866. 31. 43.

Vends micro-ordinateur Commodore VIC20 ou échange contre un TS 788 DXcc + EXT MAGNETO K7 + K7 de programmes + mode d'emploi utilisation en français + conduite du VIC 20 + modulateur Secam UHF, achat du 03.01.84 : 2 700 F, vendu cause double emploi — état exceptionnel : 2 000 F tout compris. Tél.: (70) 98. 25. 48. après 20H.

OM recherche pour Apple schémas carte RVB CHAT MAUVE (non étendue) avec notice. Retour après copie assuré. Port remboursé. Christian AUBERT, Les Felibres N° 2, 13790 ROUSSET/ARC, Tél.: (42) 53. 22. 18.

Vends RX FRG 7700 année 84 sous garantie 3 500 F. F6IEY, Tél.: (38) 34. 78. 69. après 19H00.

S.O.S. Recherche schéma d'implantation et caractéristiques techniques Ampli Cobra Model 150 PCP. Marques externes : Boîtier radiateur noir (19 x 14 x 6). Face avant : 3 commutateurs bascules, ampli., préampli., SSB/AM. Squelch : 4 positions LOW, MED, HI, MAX. Raison : Marque ayant fait faillite depuis 2 ans - Ampli pour le 27 MHz. MIGY STEPHANE, 2926 BONCOURT, Jura suisse

Cause double emploi vend état neuf Réc. décimétrique Kenwood R1000. Gamme de fréquences : 200 kHz à 30 MHz, AM, AM bande étroite, USB, LSB, CW : 2 900 F. Tél.: (76) 98. 62. 85.

Vends ZX81 + ext. 16 K + int. CW + progr + livres : 1 000 F. Converter 144/28 MHz Microwave : 300 F. Télésc. SAGEM SPE5 : 500 F. Convertisseur RTTY avec affich. vidéo : 800 F. Mémoires 2708 : 15 F. 2716 : 25 F. PRAT. Tél.: (62) 62. 30. 46.

Vends émetteur 2 mètres FT 290R avec rack auto, pas servi en émission + ampli TONO 2 m 50 W + préampli DAIWA RX 110G + rotor Kempco 400RG + antenne swiss quad + antenne mobiles + ROS-mètre. Tous les accessoires, ampli, préampli, etc... neufs. Le tout cédé 5 000 F. Tél.: (1) 594. 39. 40, soir ou répondeur.

STOP ! Affaires à saisir, OM cause chômage vend TX RX séparé marque Sommerkamp FL 101 et FR 101 état superbe, de 1,5 à 30 MHz plus 144 MHz tous modes équipé 11 m : 6 000 F. Tél.: (74) 85. 66. 35. après 18H.

Vends mât télescopique de 10 mètres. Tél.: (99) 44. 67. 33.

Vends YAESU FT 101D tout équipé sauf le 12 V, équipé 27 MHz : 5 800 F. Boîte accord FC 902 neuf : 1 500 F. Transverter FTV 901R pour 101 ou 902 144-148 MHz, 430-440 MHz (50 MHz option) : 3 800 F. Vente de l'ensemble : 10 000 F. Tél.: (3) 419. 21. 77 ou après 20H30 (3) 990. 61. 12.

Vends Superstar 360 FM, 120 canaux, état neuf : 1 700 F + firenze 2 5/8 neuf : 500 F. Ampli linéaire Vulcan 100 W, 200 W : 600 F. Alimentation 5.7 A : 150 F. Tow Wattmètre Zétagi neuf : 200 F. Préampli d'antenne neuf : 200 F. Tél.: (20) 82. 27. 36. demandez Thierry.

Vends ZX81 + alim + clavier ABS + livre La conduite du ZX81. Le tout : 500 F. Emmanuel Nicodeme, 9 rue du 8 mai 1945, 59172 ROEULX. Tél.: (27) 43. 33. 39.

Vends E/R 144/146 modèle TS 280 FM, 80 canaux PLL, 10 W, prévu pour le 600 kHz et modifié pour 600 kHz sur tous les canaux + alimentation secteur, micro, fixation voiture, prise branchement allume cigare. Le tout : 1 800 F. Vanmeulebroucke, Les Hauts de Courbois, Bât. B, Rte Hardoy, 64600 Anglet. Tél.: (59) 52. 21. 38.

Vends Superstar 360 FM, 120 ch + 1 Firinze II 5/8 + 1 alim. 5/7 A + Ampli. linéaire VULCAN, 100 W, 200 W : 3 200 F le tout. Tél.: (20) 83. 27. 36. Demandez Thierry.

Cause QSJ vend RXTX TS788 DX 26 à 30 MHz révisé. Alim 15 A avec Amp. Volt. HP incorporés - Banc de mesure automobile Auto Analyseur - antenne électrique CB - Radio - 2 inverseurs coaxiaux élect. 12 V - RX 2001 SONY qui monte à 30 MHz - MARC MR82 F1 ICOM ICR 70 neuf garantie. Tél.: (73) 38. 14. 86 le soir.

Vends ORG.EL.P. et 2 clav - 1 PED - LESLIE + TABOU + MOT. + METH - VAL 7000 - Prix 4 000 F- RX75S3B Ex. ET. + Jx TUB. - 3 000 F - Mât Telesc. 13 m gonflable av. comp. 110 V Prix 1 500 F. F2XD Courtenay 45 Tél.: (38) 97. 92. 14.

Vends super alim. régulée 5 V 25 A ± 12 V 6,3 A, 48 V 10 A. Ventilée, compteur horaire, rack standard 19", 25 kg (1 transfo 220 V/2 x 13 V, 1 transfo 220 V/50 V ; 2 x 19,5 V environ 1 kW pièce) : 1 000 F. SOMON, 06600 ANTIBES, Tél.: (93) 34. 73. 87.

ATTENTION !

Radio locale recherche émetteur FM 88-102, marque sans importance. Alimentation 220 V de préférence, antenne souhaitée si possible. Prix : 2 500/3 000 F maximum. Faire offres à : Radio "POP-CORN", 42 rue Navarin, 29200 BREST ou (98) 46. 12. 59. le week-end aux heures de repas.

Vends Scanner SX 200 de 26 MHz à 514 MHz état neuf : 2 500 F. Récepteur de trafic multi-bandes GR78F HEATHKIT avec plans de 200 kHz à 30 MHz : 1 000 F. Grid-dip mètre HD-1250 HEATHKIT de 1,6 MHz à 250 MHz plus plans : 400 F. Téléphone sans fil ASTON TSF 20 plus plans : 700 F. Le tout en parfait état. Jean-Pierre NICOLAS, 92230 Gennevilliers. Tél.: 790. 43. 87.

Vends zoom KOMURA 80-120 mm monture NIKKOR : 900 F, ou échange contre transceiv. VHF-UHF. Vends MICRO HF 88-108 MHz : 190 F. Michel MONTEIL SWL FE8957, Rés. "Chênes Gris" B, Appt. 53, 1278 route de Ganges, 34100 MONTPELLIER.

Vends récepteur MARC NR82-F1 (garantie) GO PO 4 OC 5 VHF UHF : 2 400 F (ou échange contre TRS-80 MOD.3 ou autre matériel, faire offre) : PC2 + CE150 + CE155 + 3 livres (PC1500) : 3 500 F. Capacimètre BK-820 : 1 100 F. Générateur HF LEADER : 800 F. Contrôleur de transistors PANTEC : 150 F. CANON EF. : 1 500 F. Objectif CANON f4/17 + 1 filtre : 2 000 F. Zoom SOLIGOR f5,6/100-300 + 1 filtre : 900 F. Projecteur de diapositives ROLLEI P360 autofocus (250W) : 1 000 F. 9 Lampes (neuves) 250 W pour projecteur : 500 F. Échange 4 boîtes de 100 feuilles papier photo (noir et blanc) 13/18 contre 4 peloches diapos ECTACHROM 200 ASA 36 poses. Tél.: (6) 949. 18. 94.

Vends téléviseur N et B 14 cm, origine URRS CCIR. État neuf avec schéma d'implantation : 600 F. F6FOP, tél.: (46) 07. 02. 09.

Vends oscillo bi-courbes 2 x 20 MHz METRIX OX701 A avec 2 sondes 1/10 entièrement révisé, cause double emploi : 2 500 F. Henri ABRIOUX, 39 route de Pruti Berteau, VIERZON. Tél.: (48) 75. 32. 24. (après 19h).

Vends ZX81 64 K HRG parole caractères programmables clavier MEC IF CENTRONIC magnéto TV, nombreuses améliorations. Prix neuf 5 600 F, vendu 2 800 F. Baudouin Mimart, 9 rue Madelaine, 93400 ST. OUEN. Tél.: 264. 89. 16.

PETITES ANNONCES GRATUITES

Vends Yaesu FT 902 DM filtre AM + CW + micro + 1 SHURE 526 8 000 F + ampli linéaire Yaesu 1,2 KW FL 21002 6 000 F + VFO à 40 mémoires FV 902 DM 1 600 F. Boîte de couplage YAESU FC 902 1 300 F + 2 HP Yaesu SP 902 600 F matériel état neuf. Tél : (88) 79.20.18 le soir après 20 h.

Vends TB entièrement révisée RTTY SPE5 + Alim + papier + décodeur DTI 3 Béric EM/REC TBE. Prix : 1 500 F + port ou sur place. Manip électronique HD 1410. Prix : 400 F + port antenne 4 élé. FM TBE. Prix : 300 F + port. Tube QQE 06/40 neuve. Prix : 100 F + port. Tél : (54) 37.49.19.

Vends Yaesu FT 707, 100 W : 5 000 F. Grundig Satellit 3400 : 2 500 F. Scanner Regency M 400 : 2 000 F. Tél : (16-20) 70.41.82 heures de bureau. Demandez M. Jean.

Vends Collins Transceiver Professionnel 1 KWM2 avec alim. PM2, filtre secteur et noise blanker faire offre au (56).39.15.69 heures repas. F3KC. Teisseire Gratien 96, rue Binaud 33300 Bordeaux.

Recherche antenne 3 éléments 27 MHz de marque HY Gain modèle 533. B.E. autre modèle s'abstenir. Tél. (24) 57.32.56 le soir.

Vends combiné téléradio cassette avec CCIR et les bandes VHF LO + HI et UHF III, IV et V pour le DX télé ; prix : 1 700 F + un récepteur de trafic Marck NR 82 F1 de 0,142 à 470 MHz OC + VHF + UHF prix : 2 300 F. Laurent - (28) Chartres. Tél : 16 (37) 21.32.38. Après 19 h.

A vendre cage à rotord avec palier, très robuste. Tél : (99) 44.67.33. Le soir.

A vendre Colt 444 AM FM 40 canaux homologués 4 Watts (possible 120 canaux 0,5 Watt, 10 Watts). Tél : (99) 44.67.33.

Vends interphones sans fil état de neuf les 2 : 300 F. Poulain Jean. Tél : (35) 87.44.88.

A vendre Sony ICF 2001, nov. 80 avec bloc secteur, excellent état : 1000 F. Philippe. Tél : (1) 267.41.53.

Radio-Perche vend Pylône tonna DX 40 (3 éléments de 3 mètres) avec 30 couronnes pied et tête + 5 fois 3 mètres de tube diamètre 40 avec pied pour pylône matériel neuf jamais monté : 2300 F. BP. 25. 61400 Mortagne. Tél : (33) 25.33.34.

Vends Pilote à mélange 500 mW, monté, câblé (Mégahertz janv. 83) : 400 F. Robin Jean, St André-sur-Cailly. 76690 Clères. Tél : (35) 34.71.78.

Vends CB Multimode II, 120 canaux AM.FM.BLU (+ bis, + "0"), un Tos-mètre, une antenne voiture, 13 mètres de coaxial, facture à l'appui : 1 800 F à débattre. Un Tristar 747 bidouillé 200 cx : 1 500 F. Tél : (54) 77.05.28. (heure repas).

Vends paraboles alu diamètre 1 m 600 F, diamètre 1,30 m 900 F Gain à 10 GHz 35 et 38 DB port DO F1GWW Souquières Dinozé 88000 Epinal. Tél : (29) 35.01.16

Vends FT 707 + FC 707 JVL 81 avec micro. Prix 5 500 F l'ensemble ; Tos-mètre SWR 3 60 F Matériel neuf, peu servi. Nicolas Serge Pro. Tél : (03) 946.96.75. HB. ou (03) 919.63.47 dom.

Vends FT 10R Deca 100 W + FM 5 500 F. FT 227 + 50 W VHF 1 600 F. Micro sur pied 100 F. Ampli BF BSF 2 x 25 W + 2 enceintes : 500 F. Portatif UHF FT 708 1 800 F. Tél : Week-end (47) 51.54.98. PR (1) 757.31.01 P. 476.

Vends RX Scanner SX200, état neuf, 26 à 514 MHz, 16 mémoires : 2 500 F. Tél. : (1) 34 .91 .01. après 20H00. Laurent.

Vends RTX Belcom LS 102 de 26 à 30 MHz : 2 500 F. Tél. : (20) 07 .66 .39.

GES Côte d'Azur vend 2 récepteurs 51S1 Collins complets, parfait état : 10 000 F pièce en franco de port.

Pour naviguer tranquille, achète prix raisonnable doc. complète sur Navigateur LORAN C : Réception (100 kHz), schéma, programmation : listings, notice technique. Tél. : (4) 488 .02 .37.

Vends HW101 + filtre CW + alim. + tubes. Rech. : 2 500 F. Godet, 20 bd Chastenot de Gerry, 94 Le Kremlin Bicêtre. Tél. : (1) 648 .22 .98.

Exceptionnel, radio libre vend Pont Hertzién VHF avec antenne, neuf, valeur 16 000 F, laissé 10 000 F. Ampli FM 400 W JCC A52C, tubes neufs : 11 000 F. Codeur stéréo avec compresseur limiteur JCC : 6 000 F. Antenne de dipôles (103 MHz) : 1 200 F. Tél. : (73) 92 .56 .20. après 20 heures.

Cause double emploi vend : 1 APPLE 2 PLUS 48 K, 2 drives + contrôleur + moniteur vert + imprimante GP100 + contrôleur + interface parallèle + deux poignées de jeux + 50 disquettes avec de nombreux programmes professionnels + jeux divers — notice en français + doc. importante. 1 ORIC-ATMOS — 48 K + imprimante MCP40 (4 couleurs) + magnétophone spécial ORIC + peritel avec alim. + 52 programmes + revues diverses ORIC. 1 magnétophone CTR 80 avec compteur spécial pour micro-ordinateur et télécommande + housse. 1 programme K7 gestion fichier d'adresses pour TRS80 — complet avec classeur + listing + K7 programme + K7 fichier. L'ensemble de ces matériels est en parfait état de fonctionnement et de présentation et est visible en fonctionnement. Pour tout renseignement : Mr. GENNEQUIN, tél. : (20) 72 .11 .74. LILLE — heures de bureau.

Vends matériel très bon état alimentation 10 A réglable, vu-mètre double arrivées : 750 F. Ampli TONO MR28LB PUIS 100 W AM SSB FM CW RTTY : 900 F. Micro Echo Midland : 200 F. Zoom 75-150 MAKINON MONT MINOLTA F45, filtre UV pola : 500 F. Jean-Paul FLOQUET, Résid. Delphine, 44 rue Danton, 94270 KREMLIN BICETRE. Tél. : 670 .74. 23.

Vends YAESU FT 101ZD plus AM, bon état, peu servi en émission : 5 000 F. Tél. : (90) 32 .12 .69.

Cherche schémas ou informations sur synthétiseur vocal pour ORIC-1. Port et photocopies à mes frais. Achat si prix 300 F. Ralph JOHNSON, 10 rue de Thann, 67100 STRASBOURG.

Vends en parfait état TRX 144 type TS 240 Sommerkamp : 1 000 F. Amplificateur TONO 2M100 VHF avec préampli 20 dB : 1 200 F. Alimentation 12,6 V, 15 A neuve origine GES : 900 F. Antenne 9 éléments 144 Tonna : 100 F. Kit fréquence-mètre Elco 50 MHz : 300 F. F6DUW, tél. : (51) 37 .48 .20. après 20 heures.

Vends FRG 7700, 12 mém. : 3 000 F + décod RTTY "HB9BBN" : 1 500 F + convert. 144 MHz : 250 F + alim 12 V, 3 A : 150 F + monit N/B vidéo : 750 F + livres techniques et composants (liste contre env. timbrée). Ach. tube oscil. DG7/32 + DH3/91. Tél. : (94) 53 .77 .07. après 18H30.

Vends FT250 + FP250, tubes neufs + tubes de recharge, pass 11M : 2 500 F. RX TRIO 9R59DR 0 à 30 MHz : 500 F. F6FYD, BP 8, 57000 ANDRESY.

Cherche schémas techniques TONO H7000, codeur-décodeur RTTY-Morse, rembourse les frais. BENOIT. P., 4 rue des Vergers Hauteville, 21121 FONTAINE LES DIJON. Tél. : (80) 55 .68 .95.

PETITES ANNONCES GRATUITES

Vends TX CB Concorde (BLU, AM, FM, CW) + ampli 25 W AP25 + couplage + micro Adonis + ampli secteur 80 W. Le tout : 2 500 F ou séparé. Tél.: (3) 471 .27 .41.

Vends ORIC 48 K + Peritel + Secam 11/83 prog. jeux + livres + FORTH + ASS : 2 300 F. PC 1 500 + 8 D + imprimante + magnéto K7 8/83 nombr. prog. + livres et doc. : 3 000 F. HP 41 CV + Math + Nav 9/81 prog. + synth. prog. : 1 500 F. Interface vidéo 610E CW/RTTY/RS232 et moniteur vidéo vert 5/83, décodage morse et radiotélétypes, apprentissage du code morse : 2 100 F. Récepteur scanner SX 200 25 - 514 MHz, écoute pompiers, police, aviat. ... : 2 400 F. Matériel en excellent état de fonctionnement, garantie possible, prix à débattre. Pour tout renseignement : Alain VILLATTE, 7 rue Alphonsine, 92160 ANTONY. Tél.: (1) 237 .60 .35.

Vends enregistreur papier THERMO-SENSIBLE marque TELCO, 2 canaux, type ED26C, très bon état, notice : 350 F. 2 analyseurs PANORAMIC type SB3 : 1 en excellent état de fonctionnement, l'autre en panne. Entrée 500 kHz, tube de diamètre 75 mm. Les deux : 800 F. Lot de pièces détachées neuves et occasions pour émetteurs/récepteurs ER67/GRC - ER66/GRC - ER68/GRC - alimentation PP109 et PP112 GR. Le tout : 350 F. Station complète : 1 E/R ER67 ou ER68, 1 E/R RT70 neuf, 1 ampli AM65A, 1 alimentation PP112GR, 1 rack MT297GR et MT298GR neuf, 1 boîte de couplage C435/GRC. Le tout en excellent état : 3 500 F.

Vends pour mini ordinateur TAVERNIER circuits imprimés neufs :
2 cartes BUS pour 7 connecteurs, 1 carte ISA, 1 carte IPU, 1 carte RAM 4 K, 1 carte CPU-Moniteur. 100 F la carte au 500 F le tout.
5 connecteurs 2 x 43 pts pour carte bus : 50 F pièce ou 200 F les 5. 1 carte CI imprimé unité centrale complète, câblée : 250 F. 1 carte CI imprimé ICAH câblée : 250 F. 1 carte CI imprimé clavier complet mais non câblé : 100 F. 1 mémoire 2716 programmé J-BUG : 100 F. 4 mémoires 2716 programmées BASIC : 400 F. 1 mémoire 2726 programmée TAV-BUT : 100 F. Michel LEROY, 19 rue Jean Moulin, LURAY, 28500 VERNOUILLET.

Urgent cause double emploi, vends transceiver décimétrique 0,30 MHz ICOM 720A avec micro origine : 7 500 F. Micro de table ICOM IC SMS : 200 F. Tuner d'antenne 2,5 K PEP DAIWA CNW518 : 1 500 F. J.L. Cerihoux, Clinique de Tremblay, 58320 Bouguesses-Eaux. Tél.: (86) 68 .81 .77.

Vends FT 480 144 MHz état neuf : 3 500 F. Ampli 27 à 30 MHz 1 400 W PEP INDIA 2003 très peu servi et lampes neuves : 2 500 F. Récepteur HAMMARLUND SP 600 0 à 54 MHz AM FM BLU très bon état : 1 500 F. F. IARR Lelièvre Rémy, 50290 BREHAL. Tél.: (33) 51 .75 .29.

Vends récepteur SONY ICF 2001. Synthétiseur PLL microprocesseur pour recherche et mémorisation stations. Balayage de fréquences au pas de 3 kHz, recherche manuelle au pas de 1 kHz. FM 87,5 à 108 MHz, GO, PO, OC, 150 à 26100 kHz, affichage fréquence

par cristaux liquides BLU : bande latérale unique : 1 900 F, état neuf. Garel, Bd. des Écuireils, Les Sirènes II, Hipocampe B 06210 Mandelieu. Tél.: (93) 49 .30 .70.

Vends SOMMERKAMP FT77 (100 W) + 11 mètres (de 25.930 à 28.055 MHz) + FM USB LSB et CW + Alim. 20 A : 6 000 F. Combiné télé-radio-cassette avec CCIR pour DX télé et les bandes VHF PO et HI et UHF III IV et V : 1 500 F à débattre. Marc NR 82 F1 de 0 à 30 MHz AM SSB CW et de 30/50 ; 60 à 140 ; 140 à 180 et 430 à 470 MHz AM FM : 2 300 F à débattre. LAURENT, CHARTRES (37) 21 .32 .38 après 18H00.

Cherche RX FRG7700 - FRA7700 - FRT 7700 - FRV7700 ou RX même couverture. Faire offre GUERMOND Guy, BP 18, 83210 LAFARLEDE.

Vends transc. déca. SWAN 100 MX : 2 900 F. Vds alim. EP 2000 réglable 2 sorties : 990 F. Tél.: (7) 820 .37 .29.

Échange boîtier KONICA-Moteur objectifs 1,4/50 mm - 18/85 mm avec doubleur focal DOMURA 95/2. Filtras jaune, orange, UV, parasoleil - objectif 2,8/24 mm - bague inversion MACRO - angle de visée état neuf, contre E/R FT707 YAESU 100 W avec boîte accord ou convertisseur VHF parfait état de marche. P. Lefevre, le Mirador, Cap Gros Port Vendres 66660. Tél.: (68) 82 .18 .01.

Vends RX ICOM R70 état neuf : 6 000 F. Imprimante OKI80 interface parallèle Centronics peu servie : 2 500 F. Tél.: (1) 345 .37 .01.

Cherche FTV. 902 (Convertisseur 144/432 MHz pour FT. 902 DM). Cherche codeur/décodeur de FSK/RTTY/CW à des prix défiant concurrence. Cherche personne ayant construit le système Micro-Von décrit dans MEGAHERTZ N° 1 à N° 8 pour tuyau et bidouille sur ce système. Contacter ROBIN (50) 58 .70 .71. qui vous rappellera.

Vends FT102 YAESU toutes options + FC + SP 102 FT 77 version 100 W FM filtre + alim. FP 77. Tél.: (3) 442 .36 .68.

Vends divers livres électroniques - cours radio TV Eurelec et Chirion. "Votre carrière" collection complète livres Mounic, etc... Recherche premiers n° de MEGAHERTZ N° 1 à 12. Achète Electronique Applications à partir du N° 21 et livres Sybex et PSI. Achète matériel OM en panne ou HS, déca et VHF. Cherche pièces et logiciels pour Taormier 6809. COTTEL F., 19 route de la Trinité, 88400 GERARDMER. Tél.: (29) 63 .30 .58.

Vds TRX Atlas 210X : 2 500 F. TS120S ; 4 000 F. Collection revue OC Info (139 numéros) : 1 000 F. 8 années revue Radio REF (76-83) : 1 200 F. Divers livres technique radio : 800 F. Le tout sur place ou + port. Tél.: (6) 400 .34 .62 (le matin).

URGENT - cherche plan d'amplificateur de puissance de 10 kW HF sur ~ 11 MHz en OC utilisant des tubes du type RS635 ou équivalence. Toutes personnes susceptibles d'apporter renseignements tél.: 909 .37 .20. (après 19H00, demander M. Christian Lefevre).

Vends FT102 neuf, toutes options : 8 000 F. Beam 4 él. 27 : 500 F. Rotor K en pro : 1 500 F. Apple 2 48 k, 2 drives, imprimante Epson TIX82 FT3, moniteur Philips ombre, carte RVB, puddles, 50 jeux : 15 000 F. G. VANDERQUAND, 10 Av. de Verdun, 94200 IVRY. Tél.: 672 .04 .29.

Cherche TX Concorde III, Super Star 360, Président Grant, Micro Sadelta MP 22 ou Bravo 02, Chambre Écho 30, Machine à Graver et Banc à Insoler les C.I., Oscilloscope Métrix OX710 ou HAMEG HM203-4, Récepteur Scanner de 0 à 400 MHz, Extension 16 K ou 32 K ou 64 K, Clavier Mécanique et toute extension pour ZX81 Sinclair. Parfait état présent et fonctionnement. Écrire MARGUERET-TAZ Yvon, 1 rue du Dr Bienfait, 51100 REIMS.

APPEL A TOUS, ICI F9FA DE RETOUR

Bon matériel, tarifs raisonnables, compétences techniques.

Self à roulette, 25 µH fil argenté, avec bouton manivelle et cadran divisé (35 tours), fabrication U.S. «G.E.» 180 F.

Autre modèle, luxe (fil argent) av. compte tours 350 F. CV émission, grand choix, voltages de 250 à 7500 V.

Capas de liaison et découplage, mica et céramique jusqu'à 15 kV. Capas filtrage à huile. Gd choix, ex. : 5 µF - 2 kV service 35 F.

Capas électrolyt. alu pro. «CO39» voltages 25 à 350 V. 1000 à 68000 µF, ex. : 15000 µF - 63 V 35 F.

33000 µF - 63 V 70 F. Guides d'ondes 3 GHz, 10 GHz et autres. Éléments hyperfréquences. Selfs de PA QRO à spire de couplage rotative, fabric. B & W 70 F.

Galvanomètres divers (2000 en stock) pour Ct Ccu, alternatif, HF, etc... ex. : ampèremètre HF à thermocouple 8 A 40 F.

Isolateurs, traversées, colonnettes, réglètes... stéatite, PTFE... Tube effaceur d'Éprom, à UV type «TUV 6 W» sur 2537 Angström sans ballast, culot E 27 directement sur 220 V. Franco 68,50 F. Quartz (100000 en stock), ex. : HC 6/U : 42,7 MHz 12 F.

Commutateurs HF, bleeders, XFOS ALIM., Selfs de choc, Racks 19 pouces, lampes TSF collection, neuves. Ex. A409 ou A416, franco 30 F.

Pièces et accessoires d'origine signal corps US 1940-1945. Expéditions tous pays, port en sus, règlement à la commande. Vente en magasin chaque après midi du lundi et du samedi, sur R.V. les autres jours. Tous renseignements par téléphone au 16 (7) 802.83.31 et 16 (7) 828.65.43.

Albert HERENSTEIN, F9FA 91 Quai Pierre Scize 69005 LYON



EXPÉDITION POLE NORD MAGNÉTIQUE 1983
Maurice Uguen.
 L'auteur a fait partie de l'expédition de J. Kurbiel. Il nous fait découvrir le Pôle Nord sous un jour nouveau dans ce livre illustré de 95 photos couleur.
 Format 140 x 205 mm
 192 pages **95 F**

DERNIERE MINUTE VIENT DE PARAITRE...

APPRENEZ L'ÉLECTRONIQUE SUR ORIC-1 & ATMOS
P. Beaufile
Une méthode visuelle pour apprendre les phénomènes électroniques difficiles à assimiler.
 Format 140 x 210 mm - 192 pages. **110 F**




TRANSAT TERRE-LUNE U3P
Jules Verne.
 Un projet qui aurait enthousiasmé Jules Verne. Et pourtant, les voiles solaires, c'est pour demain !
 Format 140 x 210 mm
 64 pages **20 F**

LES QSO EN RADIO-TÉLÉPHONE
L. Sigrand (Français-Anglais).
 S'exprimer en anglais sur les ondes n'est plus un problème grâce à ce livre.
 Format 165 x 200 mm
 46 pages **25 F**



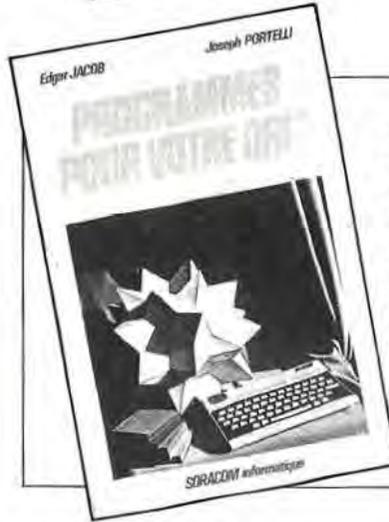LES QSO EN RADIOTELEPHONIE POUR L'AMATEUR
 EDITIONS SORACOM



PROGRAMMES POUR VOTRE ORIC
Edgar JACOB et Joseph PORTELLI.
 Un assembleur-désassembleur pour ORIC-1 et une série de programmes compatibles Atmos.
 Format 140 x 210 mm
 128 pages ... **85 F**

LE RADIOAMATEUR ET LA CARTE QSL
Gisèle Lelarge.
 Liste des préfixes des différents pays du monde, adresses des bureaux QSL dans le monde, liste des QSL managers.
 Format 135 x 210 mm
 72 pages **30 F**



LE RADIOAMATEUR ET LA CARTE QSL
 SORACOM



COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ZX 81 OU AVEC VOTRE TIMEX 1000
D. Bonomo et E. Dutertre.
 Des programmes, interfaces, périphériques pour tirer le maximum de votre ZX 81, tout particulièrement en radiocommunication.
 2^e édition.
 Format 190 x 220 mm
 190 pages ... **90 F**

TECHNIQUE RADIO POUR L'AMATEUR
Sylvio Faurez et Florence Mellet.
 Deux radioamateurs se proposent d'aider le lecteur à préparer la licence radioamateur. Seul livre français du genre, il en est à sa 3^e édition.
 Format 210 x 265 mm
 200 pages ... **149 F**



TECHNIQUE RADIO POUR L'AMATEUR
 EDITIONS SORACOM



TECHNIQUE DE LA BLU

Georges Ricaud.
Approche théorique de la BLU avec en pratique la réalisation d'un émetteur-récepteur décamétrique.
2^e édition.
Format
150 x 210 mm
144 pages... **95 F**

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE ORIC-1 ET ATMOS

E. Dutertre et D. Bonomo.
Programmes, interfaces et périphériques. Comment tirer le maximum des micro-ordinateurs ORIC, particulièrement dans le domaine de la radiocommunication.
Format
190 x 220 mm
224 pages... **145 F**



TÉLÉVISIONS DU MONDE

Pierre Godou.
Un guide pour la réception longue distance des télévisions du monde entier. Ce livre comprend un catalogue de plus de 300 photos de mires télévision de toute la planète.
Format
140 x 210 mm
250 pages... **110 F**

LES SYNTHÉTISEURS DE FRÉQUENCES

Michel Levrel.
Ce livre se propose de familiariser le lecteur avec la technique des synthétiseurs et de lui donner le désir et les moyens de réaliser sa propre station radioamateur.
Format
140 x 210 mm
208 pages... **125 F**




INTERFÉRENCES RADIO. DES SOLUTIONS AU QRM-TV

Florence Mellet et Karin Pierrat (collection de Poche).
Des solutions aux différents brouillages radioélectriques gênant la réception des émissions de télévisions.
2^e édition.
Format
115 x 165 mm
96 pages... **35 F**

LA RÉCEPTION DES SATELLITES MÉTÉO

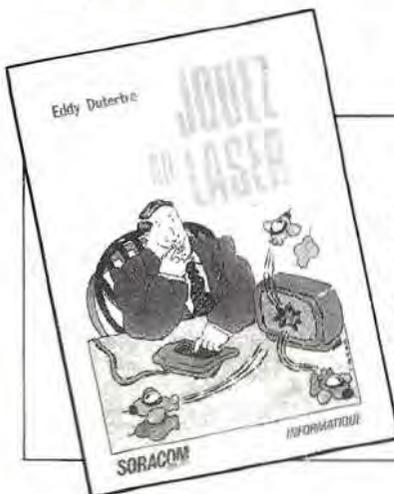Loïc Kuhlman.
Illustré de nombreuses photos météorologiques, schémas et montages, ce livre s'adresse à ceux qui s'intéressent aux techniques de réception des satellites météorologiques transmettant des images de la terre. Ils y trouveront tous les renseignements pour réaliser une station de réception.
Format
210 x 265 mm
144 pages... **145 F**



JOUEZ AU LASER

E. Dutertre (collection Poche).
Des programmes simples et attrayants.
Format
115 x 165 mm
144 pages... **45 F**



A L'ÉCOUTE DES RADIOTÉ- LÉTYPES

Jean-Louis Fis.

Une foule de renseignements pour l'écoute des fréquences radiotélétypes.

2^e édition.

Format

190 x 220 mm

110 pages 80 F

Les revues

MÉGAHERTZ INFORMATIQUE

Le premier numéro hors-série de Mégahertz consacré à l'informatique avec des programmes de tous genres sur 11 machines différentes.

Diffusion SORACOM, 90 pages.

30 F

LASER INFO

La revue des passionnés de la gamme des micros Laser.

Trimestriel - diffusion SORACOM - 64 pages.

25 F

THÉORIC

La revue des passionnés de la gamme des micros Oric, Oric-1 - Atmos.

Bimestriel - diffusion N.M.P.P.

20 F



CONCEVOIR UN ÉMETTEUR EXPÉRIMENTAL

Pierre Loglisei.

Réaliser un émetteur, non pas d'après des plans existants déjà, mais en étant soi-même son ingénieur-concepteur, c'est ce à quoi l'auteur propose d'accéder grâce à ce livre clair et progressif.

Format

140 x 210 mm

144 pages 69 F

En préparation

LES MYSTÈRES DU LASER 200

Denis Bourquin

Pour la première fois en France, l'analyse complète d'une machine de grande diffusion (architecture interne et toutes les routines de l'interpréteur basic).

LA PROPAGATION DES ONDES

Serge Canivenc

2 volumes, l'un sur la propagation en VHF, l'autre sur la propagation en général.

TROIS P'TITS MOUSSES ET PUIS S'EN VONT...

Bernard et Magdeleine Perret

Trois ans d'aventure sur un voilier avec toute la famille.

Diffusion

VHF ATV

SM Électronique

Un émetteur de télévision amateur modulaire en kit. Différents montages sur la télévision amateur proposés par VHF Communications y sont regroupés.

Prix

60 F

VHF ANTENNES

SM Électronique

Traduction, en ordre chronologique, de tous les articles sur les antennes VHF, UHF et SHF parus dans VHF Communications.

Prix

110 F

GUIDE DES STATIONS UTILITAIRES

J. Klingenfuss

Ouvrage en langue anglaise rassemblant plus de 10 000 fréquences de stations aéronautiques, maritimes, militaires, diplomatiques, etc...

Prix

190 F

GUIDE PRATIQUE DE L'ORIC

Nathan

Pilotage d'Oric (1ère partie) propose une initiation progressive avec exemples. L'exploration du Cœur d'Oric (2ème partie) présente des fiches de référence pour utiliser au maximum la puissance de mémoire, la richesse et la souplesse du Basic.

Prix

75 F

DICTIONNAIRE DES BASIC

Micronique

Explication détaillée avec exemples de chacune des instructions des Basic classées par ordre alphabétique.

Prix

120 F

TOUS LES LIVRES E.T.S.F.

Attention ! Les tarifs ont varié depuis le 1er avril 1984. Nous consulter.

ABONNEMENT

Abonnement pour 7 numéros du No 18 au No 24 de Mai à Décembre 1984	France :	135 F
	Étranger (Europe) :	163 F
	Étranger AVION (DOM-TOM et autres) :	192 F
Abonnement pour 6 numéros du No 19 au No 24 de Juin à Décembre 1984	France :	115 F
	Étranger (Europe) :	140 F
	Étranger AVION (DOM-TOM et autres) :	163 F
Abonnement pour 5 numéros du No 20 au No 24 de Juillet/août à Décembre 1984	France :	95 F
	Étranger (Europe) :	115 F
	Étranger AVION (DOM-TOM et autres) :	135 F
Abonnement pour 4 numéros du No 21 au No 24 de Septembre à Décembre 1984	France :	75 F
	Étranger (Europe) :	92 F
	Étranger AVION (DOM-TOM et autres) :	108 F

Je m'abonne à MEGAHERTZ à compter du No au No 24, soit de
à Décembre 1984 pour numéros*.

Tarif FRANCE (excepté DOM-TOM) :
Tarif ÉTRANGER (Pays d'Europe) :
Tarif ÉTRANGER PAR AVION (DOM-TOM et autres pays) :

Pour remplir ce bon, veuillez vous reporter à la grille ci-dessus.

Ci-joint un chèque (libellé à l'ordre de SORACOM Éditions) total de :

NOM : Prénom :
Éventuellement indicatif :
Adresse :
Ville : Code postal : Département :
Date : Signature :

*Le numéro 20 de Mégahertz compte pour les mois de juillet et août 1984. L'abonnement pour l'année 1984 (1er janvier - 31 décembre 1984), soit 11 numéros est fixé pour la FRANCE au prix de 195 F.

Retournez ce bulletin à :
Éditions SORACOM, Service Abonnements Mégahertz, 16 A av. Gros-Malhon, 35000 Rennes
Tél. : (16.99) 54.22.30. — CCP RENNES 794.17 V.

MS/DOS-16bit

18000 F^{H.T.}

COMPATIBLE

et plusieurs longueurs d'**ADVANCE!**



**OFFRE
DE LANCEMENT
WORDSTAR
+ MAILMERGE
+ CALCSTAR INCLUS
ADVANCE 86 - 16 BIT**

REJOIGNEZ-MOI DANS LA COURSE A LA MICRO!

Après avoir lancé avec succès, son 8 bit Européen: le Basis 108, au standard Z 80 et 6502;

BMI présente en exclusivité mondiale, l'autre standard CPU 8086, en 16 bit: l'ADVANCE 86.

Ces deux standards répondent à toutes les applications actuelles et futures, avec accès aux plus grandes bibliothèques de logiciels existantes.

RECHERCHONS REVENDEURS



17 bis, rue Vauvenargues
75018 PARIS
Télex 280150 F
TÉL. 229.19.74

F. Wallet.

F. WALLET

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ADVANCE

- CPU 16 bit 8086 • RAM 128K extensible à 768K sur la carte mère • ROM 64K • Langage BASIC (inclus) Pascal Fortran Cobol • Clavier 84 touches • 10 touches "programmables" • 256 caractères en ROM • Sortie TV - RGB-Vidéo compositive couleur et noir et blanc • Résolution graphique: 320 x 200 ou 640 x 200 • Résolution texte: 80 colonnes x 25 ou 40 x 25 • 16 couleurs • Graphique: défilement - haute intensité - inversed image - cercle • Lecteur disque inclus: 2 x 360K • Option disque dur: 10 MO formatés en 5 1/4 (WINCHESTER) • Interfaces incluses: Port cassette - stylo optique - joystick, Parallèle (type centronics), série RS232C • Haut-parleur inclus • Logiciels inclus: MS/DOS - AT BASIC: WORDSTAR - MAILMERGE - CALCSTAR • Système d'exploitation: MS/DOS • Extension: 4 slots compatibles IBM, 2 vrais slots 16 bit.

COUPON-RÉPONSE

Demande:

- documentation
- visite d'un responsable
- dossier revendeurs

Nom _____

Société _____

Adresse _____

Tél. _____

Ville _____

Code postal _____



SCANNERS handi^c

La plus prestigieuse gamme de récepteurs programmables disponibles en France



0050: le NEC PLUS ULTRA sur le marché français

Par les spécifications exceptionnelles du modèle représenté, vous choisirez parmi :

- 50 mémoires programmables, à portée du doigt
- modulations FM et AM avec bande aviation
- 3 vitesses de balayage pour activer la recherche
- canal de priorité à écoute instantanée
- 2 possibilités de recherche vers les limites de programmation
- 66 - 88 / 108 - 136 / 138 - 174 / 380 - 470 MHz
- haute sensibilité à 0,5 μ V
- horloge digitale incorporée
- prise d'antenne extérieure (type discone DSC-8 : référence HAM 727)

0020: le meilleur rapport prix/performance

- 20 canaux de mémoire
- possibilité d'écoute de la bande aviation en AM
- 2 vitesses de balayage
- 66 - 88 / 108 - 136 / 138 - 174 / 380 - 470 MHz

COUPON-RÉPONSE CONSOMMATEUR

Je m'intéresse aux scanners et désire recevoir votre documentation

Chez quel revendeur puis-je acquérir le modèle

NOM : _____ PRÉNOM : _____

ADRESSE : _____

CODE POSTAL : _____ VILLE : _____

importé et garanti par :

H A M INTERNATIONAL FRANCE *
B.P. 113
F. 59810 LESQUIN - LILLE



* importateur également de REGENCY M100 - M400 - M604 portable