
# RADIORAMA

rivista mensile edita dalla scuola radio elettra

N. 3 - Novembre 1956

Spediz. in abbon. postale - (Gr. 111)

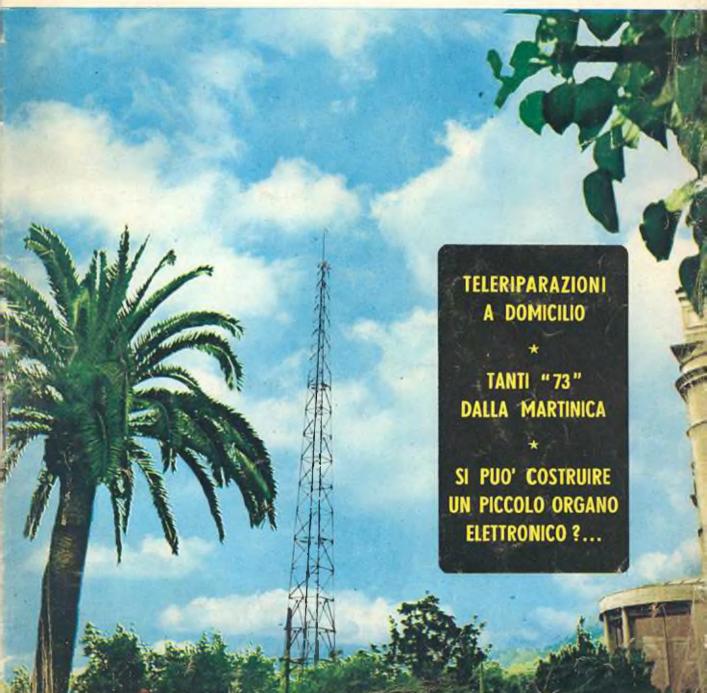

# RADIORAMA

Rivista mensile sdita dalla SCUOLA RADIO ELETTRA DI TORINO

Direttore responsabile: Vittorio Veglia
Condirettore: Fulvio Angiolini

Direzione - Redazione - Amministrazione a Ufficio di Pubblicità Via La Loggia 38 - TORINO - Taletono 390.029 cic. postale N. 2 (1283)

# SOMMARIO

- 3 ESPERIENZE DIRETTE
- 5 LE NOSTRE INTERVISTE di Mario Fanoli
- 6 RADIO MONTE-CARLO, ANTENNA D'EUROPA
- 8 L'ELETTRONICA AIUTA I CIECHI di D'AIALA VALVA
- 10 TANTI 13 DA "T.Z.W."

  di A. MAGGIORA VERGANO
- 13 COME TRASFORMARE UN TESTER
  IN CAPACIMETRO
- 14 L'OCCHIO DI CICLOPE NEL MISTERO
  DEI CIELI
  di WESLEY S. GRISWOLD
- 16 INCHIESTE D'OGGI & FOTORAMA
- 17 RIDIRAMA, per ridere con noi
- 18 COSTRUITE UN PICCOLO ORGANO ELETTRONICO
- 19 LETTERE AL DIRETTORE

半

Sono riservati alla rivista tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sul meteralo pubblicato. Per ogni riproduzione citare la fonto. I manoscritti a to fotografia anche se non pubblicati non si restitui-acono: deremo comunque al cenno di riscontro. Pubblicazione autorizzata con n. 1098 del Tribunale di Torino - Spedizione in abbon, postala (Gr. III). Stampa: SEL Stabillmento di Torino - Via Villar 2

RADIORAMA, November 1, 1958 - RADIORAMA Is published by Scoole Radio Elette, via La Loggia 38, Turin, Italy - Printed in Italy by SEL -Stabilimento di Torino



### LA COPERTINA

Di fronte all'assurro intenso del mare, el piedi della montagna ormal vinta, elta nel cielo s'innalza l'antenna di Radio Monte Carlo
— la piu alta d'Europa — per diffondere nel mondo la 
sua voce di pace.
(foto di L. Boselli).

Il presente numero non è in vendita e viene inviato gratultamente a tutti gli allievi della Scuola Radio Elettra.

# Bari ospitale!

Il piccolo, modesto stand 271, alla Fiera del Levante di Bari, è stato testimone attonito di una dimostrazione di affetto ed attaccamento alla Scuola che, seppur era nei voli, ha battuto ogni mia previsione: le pareti affrettatamente decorate, le poche suppellettili si sono trasformate, sotto l'onda della simpatia dei visitatori, in un festoso salone ricco della più ambita delle ricchezze: la stima reciproca. Ho stretto cento e cento mani affettuose, ho visto la commozione brillare negli occhi di molti, ho sentito palpitare, nell'aria di quel piccolo stand, il cuore vitale di una grande famiglia con tutta la sua gamma di caratteri diversi, di sensibilità d'ogni s/umatura, di ammirazione e di gioie: una grande famiglia che ha i suoi sigli in ogni parte d'Italia. nelle metropoli fragorose e nei paesini tranquilli.

Amici di Bari, la vostra squisita ospitalità è stata degna delle migliori tradizioni della vostra gente fiera e sensibile, e così Voi, amici di Brindisi, di Lecce, di Taranto, di Foggia, di Cosenza, di Matera, amici di Molfetta, di S. Severo, di Trani, di Sanicandro, di Cargnano!

I Vostri volti e le Vostre voci rimarranno a lungo impressi nella mia mente.

Vivorio Veglia



Nella foto: un gruppo di Allievi alla stand 271. Da sintetra il sig. Bosio, il sig. Orlunghi, il sig. Nuovo, il dott. Fornarotto, il sig. Stanco, il nostro direttore dott. Veglia, il sig. Camplone, il sig. Flecchia e la sig.ra Bosco della Scuola, il sig. Cascarano.



# Quando le valvole non si accendono nei circuiti della TV

di Mimmo TiVi

E ssendo un tecnico delle riparazioni della TV, ho imparato come una valvola che non si accende non è detto che debba essere necessariamente bruciata. Valvole che semplicemente non si accendono sono generalmente l'indice che qualcos'altro non funziona. Tempo fa risposi alla chiamata di un pilota supersonico.

Il pilota che viveva vicino alla sua base non mi aveva fatto grande urgenza. Mi aveva telefonato due volte il giorno precedente: ma lo ero stato occupato e me ne ero quasi dimenticato. Tutto ad un tratto mi ricordai di lui quando sentii il rombo di un aereo sopra la mia testa: un rombo che diventava sempre più spaventoso.

Per un attimo ebbl la tremenda visione del pi-

lota che precipitava nel mio negozio per portarmi ad aggiustare la sua TV. Era poi soltanto un aerco di passaggio, ma comunque mi precipital al campo.

C'era luce sullo schermo del suo televisore ma non c'era nè audio nè video. Pensai di aver trovato il guasto quando scopril una valvola oscillatrice 6J6 fredda, ma il pilota mi spiegò che non poteva essere. Era nuova di zecca e l'aveva messa dopo aver trovato l'originale bruciata. Siccome neanche questa si accendeva, mi aveva chiamato.

In quell'apparecchio, i filamenti delle valvole erano in parallelo; due fili del trasformatore erano collegati ai piedini dello zoccolo, e le valvole erano connesse fra di foro come i gradini di una scala. Anche togliendo una valvola, le altre rimanevano accese.

Frugando dentro l'apparecchio troval lo zoccolo portavalvole rotto.

I « piedini » sono a buon mercato, ma questo era nella sezione del sincronizzatore. Per via del lavoro occorrente e del costo della mano d'opera, installare un nuovo zoccolo sarebbe



costato di più che mettere un sincronizzatore intero; ciò che feci.

# L'occhio magico nell'emporio

Chiamato urgentemente dalla sezione di un emporio locale, mi trovai di fronte ad un forzuto detective del magazzeno. Mi fece salire nel suo ufficio e mi mostrò un apparecchio TV da 17 pollici. Mi spiego che non era ll per suo svago, ma bensi perché era il monitor di numerose telecamere di un circuito chiuso, disseminate in tutto l'emporio per sorvegliare i vari locali. Il detective era fuori di sè: nel momento in cui un disgraziato ladruncolo era riuscito a penetrare nel reparto abbigliamento per uomini, sotto l'occhio vigile della TV, il monitor si era spento.

Sembrava un lavoro facile perchè trovai una valvola 6BY5 bruciata. Strizzai l'occhio trionfante, ne presi una nuova e la fissai.

Risultato nullo!

Un po' scoraggiato, la tolsi e ne misi un'altra. Niente, neanche con questa. Non rimaneva altro che togliere lo chassis. Fatto questo, trovai il peggio.

Una valvola 6BY5 ha bisogno di una tensione di 6,3 V per il suo filamento. Il trasformatore



di alimentazione di questo apparecchio erogava una tensione superiore a 6,3 volt; occorreva una resistenza di caduta per accendere la 6BY5. Ma questa resistenza si era interrotta.

In gran fretta sistemai un piccolo trasformatore di 6,3 volt e lo congiunsi alla valvola 6BY5.

Immediatamente sul video comparve un ometio grassottello che ingrassava a vista d'occhio... Scivolando da un attaccapanni all'altro l'ometto s'infilava un indumento dopo l'altro

Il mio detective si precipitò. Gli cavaron di dosso 5 cappotti e 3 vestiti completi

# Operazione delicata!

Un bel mattino di questa estate, sul sagrato della chiesa vicino a casa, mi stavo trovando in un bel gualo. Una folla compatta aspettava la vendita al-



l'incanto di un apparecchio TV di 17 pollici, donato da qualche anima pia. Allungavo le orecchie e sgranavo gli occhi nella speranza di captare qualche segnale. Ma non si accendeva neanche una valvola, Le verificai una ad una: erano tutte buone.


Notal ad un certo momento che in quell'apparecchio le valvole erano montate in serie.

Con questa disposizione, niente trasformatore. Le valvole sono collegate come gli anelli di una catena e la tensione di 117 volt è applicata agli estremi della catena.

All'atto dell'accensione del circuito si nota un guizzo di luce nell'interno dei tubi. E' do vuto alla corrente molto superiore al normale, per la bassa resistenza presentata dal filamento ancora freddo, che ne arroventa gli estremi. Mentre i filamenti ai scaldano, la loro resistenza sale e la corrente si abbassa ad un livello normale. Per proteggere le valvole era

stato collegato in serie al filamenti un resistore particolare (termistore) che offre alta resistenza quando i tubi sono freddi e bassa quando sono caldi: la corrente nel circuito veniva mantenuta costante.

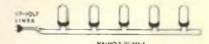Notai allora che un resistore di protezione si era inspiegabil-



mente aperto interrompendo l'intero circuito dei filamenti. Ne installai quindi uno nuovo prima che arrivasse il banditore.

Quando questi, tra il silenzio assoluto annunciò un apparecchio TV 4 donato dal Barone Davoli e messo in efficienza da Mimmo TiVI », ebbi davvero la sensazione di esser stato ben pagato.

# Il televisore

# dello scalpellino

A volte si trovano apparecchi TV davvero nei posti meno piacevoli. Fui chiamato una volta da uno scalpellino che scolpiva lapidi. Aveva un televisore da 17 pollici che di solito teneva acceso mentre cesellava gli epitaffi.

Le valvole erano collegate in serie: due sole erano spente. Controllai la prima delle due: efficiente; la seconda invece presentava un cortocircuito interno fra catodo e filamento. In tal modo il catodo della 6J6 (valvola penultima della serie) chiudeva il circuito dei filamenti escludendo le ultime due valvole.

Applicando una nuova valvola 6J6 sistemai tutte le altre e resi allo scalpellino il suo svago.

Mimmo TIVI



# LE NOSTRE INTERVISTE

# AL MEDICO DENTISTA

l dottor Luigi Berpi, un medico dentista laureatosi nei 1940, e residente a Milano in via Vallazze 115, considera con orgoglio tra i risultati più graditi fin qui lui raggiunti una singolare offerta di lavoro (singolare per un professionista qual egli à) ricevuta nel giugno del 1955 dopo aver com-pletato il corso della scuola per corrispondenza « Radio Elettra » Si trattava di un posto di riparatore a domicilio per apparecchi te-levisivi, propostogli in seguito al brillante esito dei auoi studi. « Non ho potuto accettare — ci ha rac-contato sorridendo. — Il tempo è così limitato e i miei clienti, ai quali devo aggiustare altro che non il televisore, non mi avrebbero cer-to lasciato modo di rispondere alle chiamate. Però, poichè l'avvenire è nelle mani di Dio ed è sempre possibile che inventino lo specifico che, immunizzando i denti da ogni ma-lattia, renda inutile il lavoro di noi dentisti, continuo a conservare quella offerta, che un giorno mi po-trebbe servira qual utile referenza ».

Il mancato aggiustatore di ap-parecchi televisivi, il dottor Luigi Serpi, non al è dunque avvicinato allo atudio tecnico e pratico delle costruzioni radio-televisive spinto considerazioni utilitaristiche. Per il dottore - un uomo di media statura, il volto anche più giovanile del suoi quarant'anni - la radio e la videoteonica sono qualche cosa del genere di quello che gli americani chiamano hobby. Qualche cesa che va dal passatempo alla pas-Per il dottor Berpl è un'attisione. vità che vale a distenderlo dalle preoccupazioni professionali, a dargii la soddisfazione che vicne veder realizzato, con un lavoro paziente e costante, la sua passione in qualche cosa che resta; li televisore che la famiglia, la moglie o una figlia di tredici anni, si gode ogni sera, un oscilloscopio, un voltmetro elettronico, e un apparecchio radio a modulazione di frequenza con il suo apposito amplificatore. Qualche volta il tempo gli permette anche di fare un piacere agli amici: infatti quattro di essi hanno ricevuto in regalo dal dentista pideoteculco lussuosi televisori funzionanti in modo perfetto.

« Li ho costruiti tutti qui racconta il dottore, mostrandoci un tavolino di modeste proporzioni in una stanzetta - nel pochi momenti che mi lascia libero il lavoro e alla sera, sino a tarda notte. Mia moglie si è abituata ormai a dormire senza badare alla luce accesa nel mio laboratorio ..

Il dottor Serpi si è sempre sentito attratto dal fascino della scienza e della tecnica.

L'idea di iscriversi alla scuola per corrispondenza gli venne due anni fa. Era con la moglie e la figlia al mare, a Loano. La sua attenzione venne richiamata da un comunicato pubblicitario della Scuola Radio Elettra di Torino e volle fare una prova.

« Me ne trovai subito contento. E dal settembre del 1954 al giugno del 1955 ogni mio momento libero è stato dedicato allo studio teorico e alle realizzazioni pratiche del materiale che mi veniva fornito dalla scuola. Sono nati in quel dieci mesi televisore e l'oscilloscopio. In principio ho incontrato non poche difficoltà. Tutta quella inatematica era uno scoglio abbastanza serio per



me. Ma per fortuna c'era mia mo-glie ad aiutarmi».

« Non ha avuto certo bisogno di me per molto! - lo ha interrotto a questo punto la signora, che, diplomata alle scuole magistrali, era stata chiamata in causa come aluto c guida del marito, - Oli ho, è vero. per un po' insegnato qualche cosa che ricordavo meglio di lui. Ma in capo a poche settimane la posizion: si sono rapidamente capovolte!... Adesso è lui che insegna a me... Perchè anche a me piacciono tutti quegli aggeggil... n.

Luigi Serpi, concluso il suo corso alla Scuola Radio Elettra, non ha terminato affatto di interessarsi al problemi della radiotecnica e della videotecnica sia dal punto di vista teorico che da quello pratico; ma continua a alavorare. Studia, legge, costruisce. E sono apparecchi sempre più complessi e sempre più difficili che si vanno accumulando in casa, nati come gli altri sul tavolino contro la parete della sua stanzetta proibita ai enon addetti al lavoro »!...

MARIO FANOLI





# RADIO MONTE-GARLO faro radioelettrico d'Europa

er costruire un faro non si sceglie mai il fondo di una valle, ma un luogo molto alto sul livello del mare... Così la luce soccorritrice che fa da guida può stendere i suoi raggi e raggiungere anche i più lontani orizzonti.

Ora le onde herziane, pur essendo invisibili, non sono di diversa natura dalla luce. Così l'enorme massa rocciosa del Monte Agol faceva cadere la sua gigantesca ombra su tutta una parte d'Europa, quando fu installata la prima emittente di Radio Montecarlo con una potenza di 10 Kilowatts e un'antenna d'onde medie tale da dominare con tutta facilità i rilievi circostanti.

Ma Radio Monte Carlo doveva essere ascoltata in tutta Europa, e per questo bisognava vincere la montagna. Poichè le onde sbattevano le loro ali contro i fianchi rugosi delle rocce, si decise di sventare i malefici dello Spirito della Montagna. Il monte Agel era un ostacolo?... Sarebbe diventato un trampolino.

Un'antenna dell'altezza di 160 mt. fu installata al sommo del Monte a più di 1100 mt. sopra il livello del mare! Così la nuova emittente di 120 KW, avendo a disposizione una libera forza svettante in pieno cielo incomincio a trasmettere sull'Europa da un'altitudine totale di circa 1300 metri...

Questa soluzione tecnica era di un'audacia inaudita. Bisogna infatti considerare che il centro di emissione era situato a nord del Plateau de Fontbonne ad una distanza di 1350 mt. Nessun tecnico al mondo aveva mal osato progettare un'emittente si-

tuata a più di un chilometro dalla sua antenna. Questo straordinario problema radioelettrico fu risolto dal tecnici francesi con grande arte.

In realtà la perdita di potenza nel «feeder » è praticamente trascurabile: la quasi totalità del 120 KW arriva infatti all'antenna e sianciandosi nel libero spazio fa di Radio Monte Carlo uno dei fari radioelettrici più potenti d'Europa.

Quanto abbiamo sopra detto non vuol assolutamente affermare che il risultato raggiunto sia stato ottenuto senza difficoltà. La natura si difese contro l'uomo con asprezza: si servi del freddo, della roccia, della neve e del vento. Ma la forza di volontà, di calcolo, di sapere, fu vinta. La costruzione di un pilone su una scarpata rocciosa non è cosa del tutto facile. Tutti gli ostacoli furono finalmente superati, tutti gli elementi dell'installazione furono messi in opera...

Cosi ora si può dire che Radio Monte Carlo si presenta come una stazione a tre piani.

Al primo piano sono gli studios e i servizi amministrativi posti allo stesso livello del mare, al centro della città monegasca. E' qui che si elaborano i suoni magici destinati ad essere uditi in tutta Europa. Le correnti di modulazione prodotte negli studios vengono allora dirette fino al centro emittente di Fontbonne che costituisce il secondo piano.

Il collegamento tra questi due punti è ottenuto con degli speciali cavi sotterranei. E' stato neccia le per questo scavar profondamente la roccia. Ma questo sistema preva il vantago di un'assoluta sicurezza e sottraeva il collegamento a tutti i mutamenti atmosferici.

A Fontbonne il suono viene impresso sull'onda pente dell'emittente, per un'azione magica e delicatissima che chiama modulazione e che fornisce al suono quelle all'infatto illi per cui può oltrepassare continenti e mari.


Infine l'ultimo piano: la cima solitaria del viole pata ora dal pilone di 160 mt. E' là che si effettua l'ultimo miracolo, dove le correnti ad alta modulazione di require vengono trasformate in raggi irradianti.

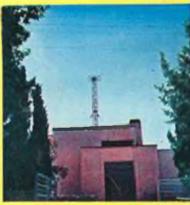L'antenna è un trasformatore che riceve energia elettrica è lancia nello spazio una forza elettromagnetica invisibile, aottile come la luce, c che va a portare il suo pacifico messaggio ai quattro angoli del mondo









a.'antenna situata a Biot, un piccolo villaggio fra Antibes e Nizza.

Sala di trasmissione in opera durante una esecuzione di musica sinfonica,

L'antonna di Fontbonne è alla 107 metri ed ha una potenza di 1486 KW.





elettronica, così come ha cercato con successo di ridare un artificiale udito al sordi, studia da tempo affannosamente di sollevare i ciechi dalle conseguenze della loro infermità. I dispositivi sinora realizzati hanno lo scopo di fornire loro informazioni atte ad evitare gli ostacoli o ad avvertirli di improvvisi pendii della strada così da renderne più sicuro l'incerto avanzare nel buio.

CIECHI

Del resto enihil novi sub sole » quando soprattutto si guardi all'opera della natura; i pipistrelli infatti percepiscono infallibilmente gli ostacoli grazic al fenomeno della riflessione delle vibrazioni ultrasonore che essi stessi emettono durante il frenetico

Un'unica sorgente luminosa proietta

raggi di luce, mentre due sistemi ottici, ognuno completo di una propria cellula fotoelettrica, ricevono separatamente i due raggi riflessi. Il primo raggio, in direzione inclinata, dà l'avvertimento di un pendio pericoloso, mentre il secondo raggio approssimativamente orizzontale segnala gli eventuali ostacoli.

Il complesso del due sistemi ottici ruota solidale intorno al proprio asse verticale di un angolo dell'ampiezza di 30º a destra ed a sinistra della posizione centrale compiendo un'oscillazione al 1'; la sorgente luminosa poi oscilla per proprio conto intorno al suo asse orizzontale al ritmo di 160 oscillazioni al sccondo. In conseguenza di questo doppio movimento il raggio inclinato dà luogo, sul terreno, ad una distanza variabile tra 1,50 e 2,70 m. circa, ad una macchia luminosa rettangolare di 5 x 15 cm., mentre la macchia rettangolare luminosa generata sull'osta-colo dal secondo raggio è di dimensioni più ridotte. Il sistema ottico superiore concentra il primo raggio riflesso, fornendo la relativa segnalazione allorchè il cieco è ad una distanza compresa tra 1,80 ÷ 2,40 m, dal pendio pericoloso mentre il sistema ottico inferiore concentra invece la riflessione del secondo raggio entro una distanza dall'ostacolo compresa tra 30 cm. e 3 metri.

L'oscillazione solidale dei due sistemi ottici intorno al comune asse verticale è comandata da un elettromagnete il cui nucleo mobile è collegato meccanicamente ad un albero a gomito. Il « commutatore di direzione » a quattro segmenti, inserito nel relativo circuito elettrico, fornisce il mezzo d'individuazione della posizione dell'eventuale ostacolo entro uno dei quattro settori di riferimento: I due settori di destra compresi l'uno tra 0 e 15 e l'altro tra 15 e 30 ed 1 due corrispondenti

settori di sinistra


I due raggi riflessi azionano separatamente, nell'interno dell'apparecchio, la propria cellula fotoelettrica trasformandosi così in impulsi di corrente elettrica che comandano i relativi dispositivi di segnalazione. L'avvertimento dell'imminente pendio viene percepito attraverso le vibrazioni trasmesse dalla maniglia dell'apparecchio al palmo della mano, che la stringe durante il trasporto, mentre la segnalazione dell'eventuale ostacolo viene trasmessa, a seconda del settore nel quale è compreso, dalla vibrazione di uno dei quattro stimolatori al dito corrispondente. Questi stimolatori (uno per ogni dito tranne che per il pollice), sono in definitiva anch'essi piccoli elettromagneti a nucleo vibrante contenuti nella maniglia dell'apparecchio; di essi viene eccitato — attraverso il relativo segmento del commutatore di direzione — solo quello corrispondente al settore che ha registrato la riflessione del segnale luminoso.

Il dispositivo è contenuto in un astuccio delle dimensioni di una busta normale per macchina da scrivere portatile o anche per documenti; la sorgente luminosa ed i relativi sistemi ottici — completi di cellule fotoelettriche, specchi parabolici ed accessori — sono raggruppati anteriormente: un'opportuna apertura anteriore provvede alla proiezione e ricezione del raggi luminosi. I circuiti elettrici trovano poi posto in un falso fondo dell'altezza di 2.5 cm.; un ampio spazio libero dell'astuccio è così lasciato a disposizione per altri accessori. L'apparecchio è alimentato da un'unica batteria di accumulatori da 1,5 V/10 Amperora, sufficiente per un funzionamento continuo della durata di 20 ore prima di richiedere una nuova carica: comunque un elemento di pila a secco 1,5 V, di riserva, assicura il funzionamento di emergenza per la durata di 1 ora, nel caso che la batteria di servizio si sia improvvisamente scaricata.

D'Aiala Valva

SCHEMA SOTTO: A: Rivelatore del pendii pericolari, ecuipaggiato cen cellula loteelettriche al tollura di piombo ristemate nel fuoco della specchio personico concentiatore del raggia cittatso. 8; Rivelatore del pendii, equipaggiato come sopra. C: Sergente luminota oscillante con tistema di protezione Schmidi. D: Asse di rotesione verittata dell'intera sistema ollico, E: Raggi di luca oscillanti nel plana veritcala al rilmo di 160 escillazioni al secendo. Pi Commulatore di direzione a qualtra settesi.

moniglia dell'apparacchio

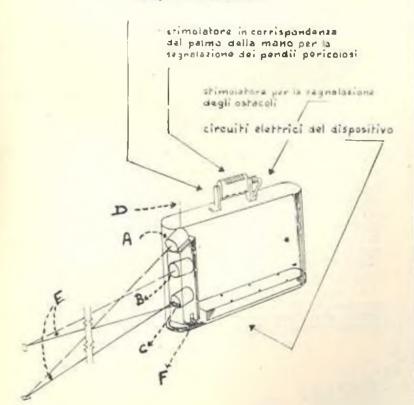

### MALCONTENTO TV IN FRANCIA

Alcune riviste tocniche francesi hanno di recente levato un arido di allarme sul rallentamento che si è verificato nello aviluppo della televisione in Francia. E' vero, al osserva, che sono entrate in servizio nuove ornittenti, negli ultimi mesi (Csen-Mont Pinçon, in luglio, Rouen, Nizza e Tolone). Tuttavia le cifre che preoccupano gli ambienti tecnici si riferiscono non tento a quello che si fa, ma a quello che si potrebbe fare di più e che si fa all'estero. E' dai dati comparativi tra i telavisori denunciati in Francia e nella Germania occidentale che sorgono le più vive preoccupazioni. Infatti mentre fi i luglio 1955 tali cifre erano 220.000 circa per la Francia e 162 mila per la Germania, il 1 luglio di quest'anno si avevano riapettivamente 330.000 per la Francia e 464.000 per la Germania, con un incremento per quest'ultima pari a 3 contro 1 rispetto alla Francia.

### TELEVISORI-BABY

Dopo essersi orientati verso gli schermi sempre più grandi, i co-struttori americani di apparecchi televialvi atanno tornando a schermi più piccoli di 21 per 21 centimetri (10 per 8,4 politici, la metà circa dei teleschermi attuali). Il nuovo orien-


# Ramasintesi

tamento sembra sia stato dettato nettamente dalla domanda del mercato. Grazie a questo nuovo indizizo l'Admirol Corporation può costruira oggi un apparecchio del peso di 7,5 kg., le cui dimensioni sono 21 per 25 per trentacinque centimetri. La produzione quotidiana è salita a 5000 apparecchi di questo tipo. Che cosa significa questo fanomeno? Semplicemente questo: che dopo aver saturato con i televisori di proporzioni maggiori tutto il mercato afruttabila ci si orienta verso un mercato minore, così che presto tutte le case, anche le più povera potranno avere il loro apparecchio televisivo.
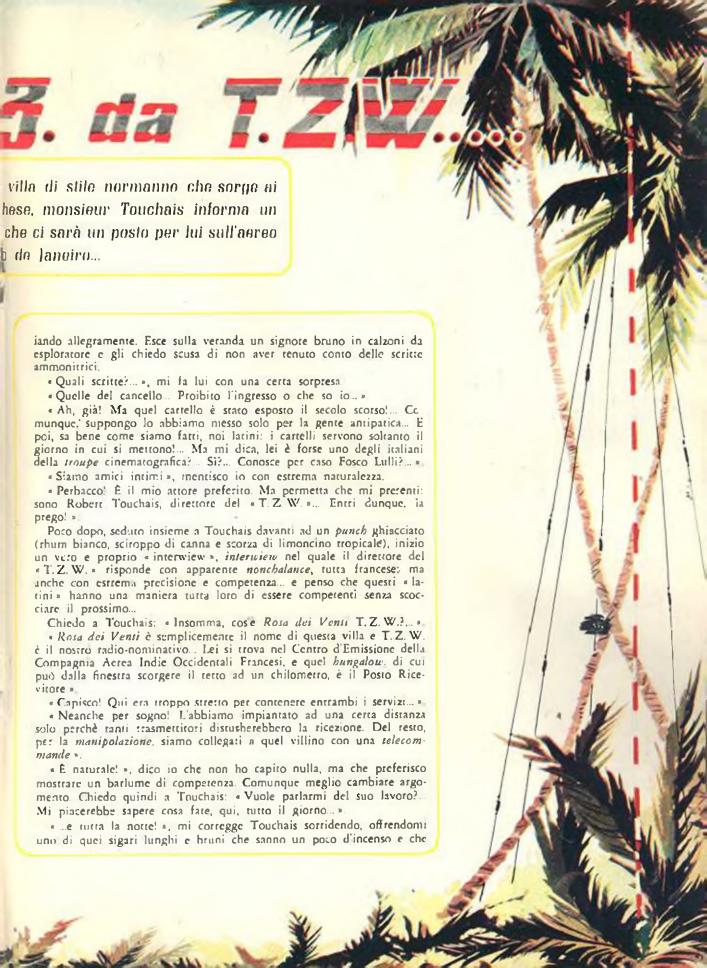
## **GERMANIA 1956**

Il numero di televisori nella Germania occidentale e nel settore di Berlino sottoposto all'amministrazione del governo federale è in costante, continuo aumento con un ritmo impressionante. In media vangono venduti nella Germania Occidentale (Berlino compress) 1000 televisori al giorno. Ecco comunque qualche cifra: il 1 febbraio 1956 esistavano nella Garmania occidentale 328.102 televisori; il 1 marzo tale cifra raggiungeva i 361.129 e il 1 aprile si registrava un nuovo incremento che portava il numero complessivo a 393.040 televisori.







Rosa del Venti, la villetta di stile normanno nella giungla Martinichese.



Monsieur Touchais, il direttore della Rosa dei Venti e il suo alutante.



Una delle cabine dell'emettitore AME da 5 KW.



Sopra: Christian Dycop al centro di ricezione alla fine di un QSL (accusata ricezione).

Sotto: Trasmettitore tipo Tols80 in Q.S.O. (conversazione) con Roma.



gli aviatori contrabbandano regolarmente da San Juan, poi dice: « Vede? L'estensione continua delle linee aeree, le loro continue necessità di applicare gli ultimi ritrovati della tecnica moderna, il moltiplicarsi giornaliero dei voli intorno al globo, voli che stanno già raggiungendo una enorme densità, hanno creato una specie di Mondo dell'Aria dotato di singolari mezzi; e tra questi, l'elettronica ha trovato una piena applicazione non solo nella concezione del materiale aviatorio, ma anche nel controllo del volo.

« E qual è, insomma, la vostra particolare attività?...»

• Portiamo innanzitutto un aiuto ai Servizi Direttivi che trasmettono per nostro tramite ordini e disposizioni agli scali lontani e che ci incaricano inoltre delle urgenti corrispondenze con i rappresentanti della Compagnia nel mondo. Siamo anche a disposizione dei servizi commerciali: immagini, per esempio, che il signor Franco Franchetti si trovi, in questo preciso istante, nei nostri uffici di via Veneto a Roma, e chieda all'impiegato se, giungendo alla Martinica il giorno 22, potrà avere subito un posto sull'aereo di Rio de Janeiro. Bene: l'impiegato gli risponderà: "Vuole attendere cinque minuti?". Una telefonata e le nostre telescriventi di Ruma cominceranno a ticchettare: ed ecco che si mettono a ticchettare anche qui nella stanza accanto e io dico a Lude (sì, quel giovane mulatto che è passato poco fa): "Lude, per piacere, guarda un po cosa vogliono in Europa". Il resto lo immagina facilmente. Lude da un'occhiata, consulta la tavola delle prenotazioni e risponde: Qui T. Z. W. O. K. O. M. 22 P 15 - 73, 73, 73... Capito?...»

« No! », dico io. « Che diavolo significano quelle lettere e quei numeri?!...» « Oh! È molto semplice: O. K. vuol dire sta bene, O. M. significa vecchio mio (Old Man, per essere precisi). È poi: al giorno 22 sarà prenotato il posto n. 15... Quanto a 73, 73, 73, vuol dire saluti, saluti, saluti... È qualche volta, se io non sono nei paraggi, quel lazzatone di Lude aggiungerà in linguaggio cifrato. Di un po', salame, me lo spedisci si o no, Paris-Match... qui fa un caldo che si crepa!... « E... scusì la domanda di un profano: trovate sempre, come dire, via libera

alle vostre comunicazioni? ».

Touchais mi assicura che la mia non è affatto la domanda di un profano e io trionfo con modestia. Mi dice anzi che, per trovare nell'Etere la possibilità di contatti continuativi quale necessita il traffico commerciale di T.Z.W., il Regolamento di Atlantic City ha dovuto, fin dal 1947, delimitate strettamente i canali e la frequenza di ogni organismo di telecomunicazione circoscrivendo con regole internazionali anche la potenza delle varie stazioni di propagazione: ciò riesce ad evitare troppe interferenze in un Etere ormai sovraccarico.

« E qual è, nel caso specifico, la vostra potenza?... ».

« I nostri trasmettitori hanno una potenza-antenna che varia dai 500 Watt a 10 kW con pilotaggio d'emissione a mezzo di cristallo-quarzo »

« Ah! », faccio io gravemente, e aggiungo: « Però, eh! »

Imperterrito, Touchais prosegue: « Ogni apparecchio può avere due cabine H.F. su alimentazione unica. Così, lei capisce, è possibile utilizzare quattro frequenze dopo una rapida regolazione manuale sulle cabine stesse... ».

« Certamente, l'ideale sarebbe poter impiantare antenne del tipo a losanga lunghe

duecento metri e con ottimo effetto ditezionale... =

« Pensi un po' che bellezza! », sospiro io.

Purtroppo, dovendo noi lavorare su campo vasso, cioè con dozzine di corrispondenti d'oltremare, abbiamo ripiegato sugli aerei tipo Delta-Mach... Lei comprende, vero, tale scelta?

« Affatto! », rispondo serenamente. « Al suo posto, non per darle lezioni, sa, ma utilizzerei senz'altro dei parabolici Smithson a doppio fondo con pistillerie


concentriche dette a occhio ai gambero ...


Touchais mi guarda esterefatto per un secondo, poi scoppia a ridere. Si scusa di avermi embété con spiegazioni troppo tecniche e mi offre un altro punch. Andiamo a berlo sulla veranda e in quella arriva correndo l'aiuto operatore Luigi Guasco. Suda come un vitello perchè ha lasciato la macchina in fondo alla salita: dice che il regista mi vuole subito dato che è stato finalmente scovato un serpente trigonocefalo di quasi due metri e che fra poco si gira la scena in una radura di Balata.

« E io, col serpente, che centro?... ».

« Non lo so!... », dice Guasco dopo aver tracannato un bicchiere di acqua Didier che gli ha teso il padrone di Rosa dei Venti. « Forse il serpente non capisce l'italiano e lei dovrà dirgli di tenersi più lontano dall'operatore e più vicino alla mangusta!... »

Alessandro MAGGIORA-VERGANO

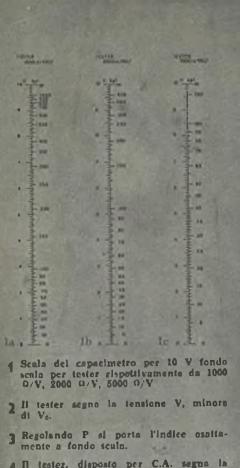

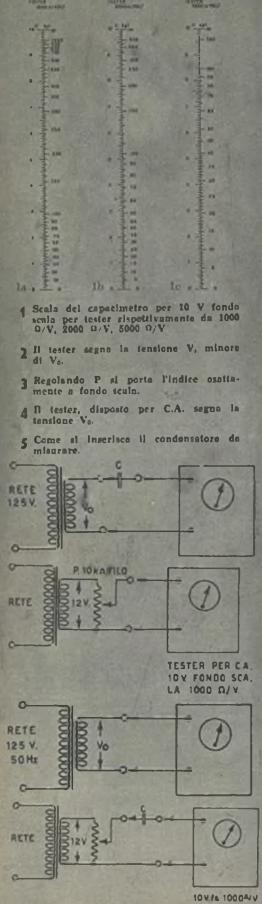

# matore é o no in-

# CONTROLLO DEI CONDENSATORI COL TESTER

il controllo dell'efficienza di un condensatore può essere fatto solo parzialmente mediante un fester, disposto come ohimmetro; infatti lo strumento è così atto solo ad indicare se le due armature del condensatore sono tra loro bon isolate, oppure se sono in corto circuito. Nel primo caso il condensatore è da ritenera: buono, nel secondo de sostituire.

Nel primo caso il condensatore è da riteners; buono, nel secondo da sostituire.

Con questo controllo si può cadere in inganno in un caso, che se pur particolare, può accadere in pratica. Infatti se un terminale del condensatore fosse ataccato internamento dalla relativa armatura, il teater segna buono il condensatore, in quanto i due terminali di easo sono tra loro isolati, però in effetti è inservibile poiché è interrotto. Se il condensatora da provare ha capacità elevata, cioè superiore al 50 kpF o 100 kpF (ricordo che i kpF = 1000 pF) si può avere dal teater anche un'indicazione se è o no « interrotto». Infatti, quando viene collegato ai puntali dell'ohummatro, si ha una corrente di carica di breve durata, in quanto ad easo viene applicata la tensione della pila contenuta nel rester. Questa corrente è tanto più elevata quanto maggiore è la capacità del condensatore e dura tanto più, quanto maggiore è la portata dell'ohummetro. Risultato della corrente di carica è quindi quello di causare un guizzo dell'indice, appena si collega il condensatore, dopo di che esso ritorna sull'estremo sinistro della scala. Questa è l'indicazione che si ottlene quando il condensatore non è interrotto, ed ha capacità sulficiente per determinare una corrente di carica abbastanza elevata da essere rivelata dello atrumento. Da notare che se si vuol ripetere la prova sullo stosso condensatore, occorre prima scericario ponendo i terminali in corto circuito per un breve latante.

Questa prova è molto algalficativa per i condensatori elettrolitici, in quanto, data la loro elevata capacità, si ha una notevole corrente di carica: l'indice può andare anche quasi fino a fondo scala e poi ritorna lentamente verso sinistra.

Da quanto visto è evidente che conviene disporte l'ohummetro segnare.

lentamente verso sinistra

Da quanto visto è evidente che conviene disporre l'ohumetro sempre sulla massima portata per avere la massima sensibilità. Comunque non al può in questo modo avere indicazioni precise sul valore della capacità
e non si può giudicare se il conden-

terrotto, se esso non ha capacità relativamente elevata Disponismo il teater per la misura di tensione alternata e misuriamo

la tensione fornita dal secondario trasformatore

COME TRASFORMARE

(oppura anche direttamente la tensione di rete) come indicato in fig. 4: l'indice segnerà il valore di tale tensione che supponiamo essere Vo. Inseriamo ora il condensatore C come in fig. 2: polché esso al oppone

ol passaggio della corrente alternata con una reattanza X

2xfC l'indicazione data dallo strumento non sarà più Vo, ma V, minore di Vo. Dal rapporto V/Vo si può calcolare il valore di C con la formula

$$C = \frac{10^3}{2 - 1 R} \sqrt[4]{\frac{(V/V_0)^3}{1 + (V/V_0)^3}}$$

dove C risulta in kpF cd f rappresents la frequenza della corrente alternata in Hz, mentre R è la resistenza interna dollo strumento, data dalla sensibilità di esso in k $\Omega$ /V moltiplicate per il valore in volt della

della sensibilità di esso in ko/V mottipicata per il valore in volt della portata por cui io atrumento siesso è predisposto.

L'uso di questa formula è però siquanto laborioso, per cui non si presta per le misuro correnti di capacità.

Per evitare tale inconveniente, modifichiamo il circuito come in fig. 3: in questo modo se si usa un trasformatore da campanello che fornisca la Ve e si dispone lo atrumento per fondo scala Vo - 10 V. si potrà, agendo sul potenziometro P far si che l'indice si porti esattamente a fondo scala, cioè si può azzerare lo strumento nello stesso modo come il fa per l'obmetro.

fondo scala. cios si può azzerare lo atrumento nello ateaso modo come el fa por l'ohimmetro.

In questo modo è ora possibile tracciare una scala che dia, per ogni valore V indicato dallo atrumento quando è inserito il condensatore C da misurare (fig. 5), il valore C del condensatore ateaso.

In fig. 1-a è riportata la scala da usare nel caso in cul lo atrumento sia da 1x0/V (-- 1000 Q/V), il fondo scala sia Vo -- 10 V e l'alimentazione sia fatta con circa 12 V per mezzo di un potenziometro a filo da 1 k0.

Se ad esemplo, dopo aver portato l'indice a fondo scala, si inseriace il condensatore C e l'indice segna 2.9 V. la capacità di C sarà 100 kpf.

Le acale di fig. 1-b e fig. 1-c sono state tracciate ancora per fondo scala di 10 V, ma, rispettivamente, per atrumenti da 2000 Q/V e 5000 G/V Voiendo misurare capacità di valore più piccolo di quanto non si posse con la scala 10 V, si può usare una scala superiore, aumentando in proporzione la tensione ed il valore del potenziometro. Così usando la acala 50 V, si dovrà usare una tensione di alimentazione di circa 10 k0, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k0, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k0, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k0, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k0, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k0, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k0, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k1, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k1, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k1, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k1, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k1, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di circa 10 k1, mentre per la scala 100 V si può alimentare il capacimetro di cir potenziometro de 25 kg

potenziometro da 25 kt.

Le scale da usare sono ancora quelle di fig. I solo che ora al moltiplicheranno per 5 i valori della scala in V e al divideranno per 5 quelli della scala kpF, quando si usi la scala 50 V, mentre se al usa la scala 100 V si dovrà rispettivamente moltiplicare per 10 c dividere per 10. Non à consigliabite usare scale superiori al 100 V in quanto con tensioni più elevate si rischia di bruclare i condensatori in prova.

Vi sono dei fesfer fatti in modo tale che non è necessario usare il potenziometro P; in genere sono quelli che dispongono di due commutatori, uno con le posizioni CC. c C.A., l'altro con le posizioni OHM e VOLT-mA. In questo caso basta portare il primo su C.A. ed il secondo su OHM perchè lo atesso pomello di azzeramento dell'ohumetro serva pura per il capacimetro. pure per il capacimetro.



Il più grande radio-telescopio brandeggiabile del Mondo Occidentale scruterà Il cielo alla ricerca di segnali nello spazio.

di Wesley S. Griswold

ella maestosa California, nella Owens Valley — un passaggio relativamente stretto fra le due catene più alte degli Stati Uniti — è stato iniziato il lavono per l'impostazione di un impianto dall'aspetto grottesco, quasi da fantascienza, che sarà il più grande radiotelescopio brandeggiabile dell'emisfero ovest.

Questo radio telescopio può scoprire altre stelle-radio, però il suo scopo principale sarà di localizzare con maggior precisione le stelle già scoperte; poi I potenti telescopi ottici saranno in grado di individuarle e fotografarle.

Un altro importante compito sarà quello di cercare di determinare cos è che produce queste radio-onde. Servirà anche a sondare gli elettro-strati posti a centinaia di chilometri supra la terra e attraverso i quali i satelliti artificiali viaggeranno fra puco. Le perturbazioni di questi strati fanno brillare le stelle-radio come l'atmosfera fa brillare le stelle visibili e questo fenomeno può rendere difficile la localizzazione dei satelliti.

Il radio-telescopio della Owens Valley satà completato probabilmente nella primavera del '57 in tempo per aggiungersi ad un'importante serie di apparecchiature scientifiche mobilitate per l'Anno Geofisico Internazionale. Esso consisterà di un paio di enormi calotte poco concave di rete di acciaio di 27,45 m, di diametro da 10 a 15 tonudi neso ciascina. Su ogni calotta sarii montata nella concavità una griglia riflettente di alluminio espanso.

Queste calotte montate su larghe basi potranno essere spostate su ruote scorrevoli su rotaie disposte per farle incuntrare ad angolo retto. Un tronco di rotaie avrà allineamento per 610 m. fra est e ovest, l'altro che avrà allineamento nord-sud per 488 m. avrà il suo congiungimento nella testata nord. Le rotaie di ogni tronco avranno una carreggiata di 12,20 m. per accogliere i larghi hasamenti delle calotte.

Orientate verso il cielo, le calotte gireranno mentre un'antenna sottile e dentellata, simile ad una lancia spinosa di 11 m., situata al loro centro sonderà i misteri dei cieli. Ogni insiente calotta-hasamento peserà da 50 a 60 tonnellate. Essendo in grado di allontanare le calotte gemelle di una distanza di niù di I chilometro per certe osservazioni, gli operatori del telescopio dell'Owens Valley otterranno lo stesso effetto che se avessero a loro disposizione una sola calotta di 1.200 m, di diametro.

Il disegnatore capo del telescopio della Owens Valley è John G. Bolton, un giovane giù conosciuto come uno dei pionieri della radio-astronomia, una scienza ancor più



# iditama!






Mamma, dove sono le piilule contro il mal di mure?



No. signori! Non correggere lu sintonia orizzontale... è la mia laccia che è così per natura.



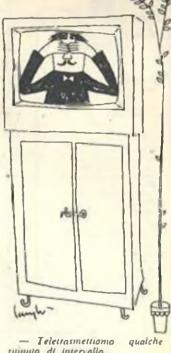All'Azienda Elettrica: cl nleriamo all'Impianto elettrico recentemente installato...



minuto di intervallo ...

L'attrice MILLY VITALE

# COSTRUITE DA SOLI

UN
PICCOLO
ORGANO
ELETTRONICO

# OCCORRENTE

VALVOLE

ration poval
falsia
pannello
scalala
2 banano nese
1 bacca caccadrillo nesa
1 bocca caccadrillo rassa
[fisalse]

a gommini passa fili 1 pomello 7 pulsanji

MINUTERIE

2 capicorda massa samplici 2 ancoraggi isolati doppi 14 viii 8 dadi

file per connessioni Vam illo schermato

RESISTENZE

47 K 1/8 W
100 K m m
140 K m m
70 K m m
41 K m m

15 K

CONDENSATORI I de 10 KpP certe

POTENZIOMETRI 1 palenziametro 10 K tita gamba 10 mm



Molto difiusi sono, al giorno d'oggi, gli organi elettronici, con i quali si possono imitare i più atariati strumenti musicali. Essi sono però alquanto complessi comprendendo un gran numero di talvole ed intricati circuiti, onde ottenere la numerose note e le diverse tonalità di tanti strumenti.

Un semplicissimo organo elettronico, molto economico, realizzabile con pochi elementi, e quindi con poca spesa, può essere quello dello schema di fig. 1.

Esso consiste in un oscillatore a resistenza e capacità, più esattamente del tipo cosidetto a tilassamento, realizzato con due triodi o con un solo tubo doppio, tipo ECC82 o 12AU7, 12SN7, ECC40, ecc.

Con questi si può realizzare un'ottava, cioò un intervallo comprendente la sette note musicali: le frequenze corrispondenti rengono ottenuta inserendo uno o l'altro dei resistori di origlia mediante puisanti. In pratica è un po' difficile attenere esattamente le note volute, in quanto esse dipendono pure dalle caratteristiche del fubo, dalla tensione anodica e dalle toleranza dei resistori e condensatori.

L'organo può dara naturalmente una sola nota per volta, quindi se rengono premutt dua puisanti contemporaneamente, non si avranno le due note corrispondenti, densì una nota più acuta

Se Lei vuole estendere il campo di note ottenibili non ha che da mettere più pulsanti ed altri resistori di volume diverea

Per poter accordare lo strumento è stato insertio un potenziometro sul catodo; regolandolo si può ottenere esattamento le note che si robtiono.

Per mettere in functione l'oroann basta collegario ad una radio nel secuente modo: banane nere nella presa di terra — pinzetta nera di 0.3 V l'ampadina scala! — pinzetta rassa al ± AT cioè sull'annolica. Le dua banandel cavetto schermato saranno innestate nella presa lono a per il fono ra disposto il ricevitare. Dasta accendere il ricevitare per avere l'organa pronto a funcionare.

In Ao. 2 è riportato il disegno del pannello in alluminio, molto facile da realizzare, con i sette fori per i tasti. Il primo a sinistra sarà il DO e l'ultimo a destra il SI.

In fig. 3 invece è riportato il diseono del telaio, pura di alluminio, che viena fissaro al pannello. L'oroano può essere chiuso in una scatoletta di metallo o di leono, mentra i cavetti di collegamento al ricevitore possano essere fatti venir fuori sia dulla scatula che dal pannello.

Lo schema pratico del montaggio è riportato in Ag. 4 e credo non presenti difficoltà di 201ta, essendo assai semplice.

Questa piccolo organo non serve però solo como olocattolo per i bimbi: dasti pensare che esso è un oscillatore di bassa freouenza a note fisse, per rendersi subito conto che asso può servire ecreciamente per il controllo deoli stadi B.F. di ricevitori o di ampificatori, collegando, anche per l'alimentazione, alla stessa apparecchiatura che deve tenir controllata

Altra applicazione può essere qualia di generatore di barre orizzoneali in TV, per il controllo dell'amplificatore video, accoppiando la banane di usolta tra la massa e la griglia dello stesso amplificatore video.




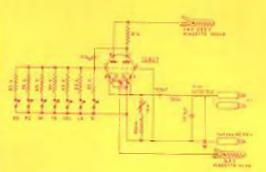


Fig. 1 - SCHEMA ELETTRICO DELL'ORGANO ELETTRONICO.

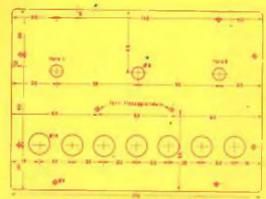

FIE. 2 - PIANO DI FORATURA DEL PANNELLO.


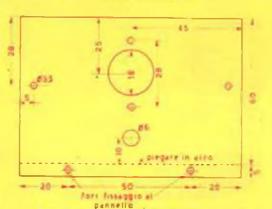


Fig. 3 - PIANO DI FORATURA DEL TELATO.

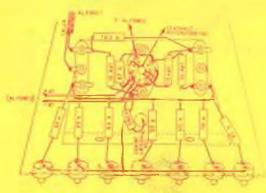

FIR 4 - SCHEMA PRATICO

# ettere al direttore

Redictore . LETTERE AL DIRETTORE"
Redictore . Via La Loggia 38 . Torino SIATE BREVII -

LETTERIO IMPOLLONIA - Roma. Accuso ricevuta delle lezioni e materiali. Tutto in ordine e quanto mi è giunto non he tradito la mia aspettativa essendo di mia pieno sod-

disfazione.

Mi meraviglio che non abbia an-cora istituito un centro di smistamento o qualcoso del genere qui a Roma (due milioni di abitanti), li fatto porferebbe enormi vantaggi. Sc le fosse possibile, gradirei avere una lista degli iscritti romani onde poter organizzare riunioni di tanto in tanto o addirittura formare un club, Ciò gioverebbe moltissimo agli stu-denti e amici della Scuola avvalorati dal fattore « collettività ». Se ha consigli da darmi a questo proposito, non faccia complimenti.

La Sua idea è molto interessante, seppur non nuova per la Scuola. Paseppir non nuova per la staton.
recchi aliri e nel luoghi più impensati
d'Italia mi hanno scritto nello stesso
tenso. Il problema non è complesso reoricamente, ma l'organizzazione necessarla è piuttosto complicata, se non si vuoie che clascun nucleo elmanga abbandona:v a se stesso ed inaridisca di iniziative e di mezzi. Per questo a Lei ed agli altri ho finora risposto negailvamente in ogni senso, ma certo nuto non è sinho I, vero. Per cui Le sussurro a mezza voce, quasi in confidenza, che qualcosa stu bollendo in pentola, e questa volta di certo... la montagna non pariorirà un topolino!



Dott. ARTURO VITALE - Frattamaggiore (Napoli). - Dovendo comprate un apparecchio televisivo e volendo spendere sulle duecentomila lire, quale apparecchio mi consigliereste di acquistare? (indicarmi il modello plù recente). L'apparecchio dovrà essere installuto in una stanza lorga sei per sel metri e più precisamente nel senso della diagonale: mi consi-gliereste il 21 o il 24 politici?

Mi pare che Ella voglia fare come quel tipo che pretendeva di avere lu botte piena e la moglie ubriaca! Con duecentomila lire sard un po' difficile che possu acquistare un 24 pollici e per di più un modello recenie. D'altra parie per il locale cui Ella accenna è plù che sufficiente un televisore da 21 pollici, purche provvisto di huona luminosiid. Le marche raccomandabili sono parecchie: Philips, Magnadine, Phonola, ecc. Ho qui sottomano un listino della Watt Radio, che è una ditta nota per la qualità ed avanguardia del suo

prodotto, e vedo enunciato un tipo da 21 poilici e precisamente il modello WR 21/C provvisto di 21 valvole oltre al cinescopio da 21", due altopariani sistema stereofonico, sintonizzatore e cascade » ad alta sensibilità, dispositivo Ciclope per la regolazione della iensione con segnalazione visiva. Il prezzo è dl L. 240.000, ma son certo che se fard la richtesta alla Watt tramite Radiorama. realizzerà un risparmo tale... da potersi abbunare alla rivista per molti e molti



MARIA LUISA IMBERT - Roma. -Ben volentieri mi abbono alla Vostra bella pubblicazione, che promette di riuscire molto interessante specialmente se ci terrà informati di tutte le scoperte che quotidianamente avvengono nel campo radioelettrico. Con tale speranza ed augurio invio accluso assegno circolare per l'abbonamento annuale a Radiorama, lieta di essere tra i primi a contribuire al rapido sviluppo della Vostra pubblicazlone.

Quale piacere, ed onore, per noi, leitrice Imbert, averLu nella nostra fa-miglia, perchè le opinioni ed i suggerimenti del gentil sesso in un campo così specifico e forse ostico, a prima vista, a molil nomini, ci riescono veramente interessanti. Cl stiamo avviando, e non è solianto una mia opinione, verso l'Eta Elettronica ed a grandi passi. Le applicazioni di essa sianno entrando nelle case, nel regno cloè, finora incontrastato, delle signore. Desidera, forse, il gensil sesso perdere, nella casa, quella predominanza che gelosamente conserva da secoli? Penso di no, per cui sono da secoli rensi un no, per su indipensabili alcune nocioni, seppur su perficiali, di eletironica. Brava signora imberi, Lei è la portabandiera della nostra ... futura sezione femminile!



DURETTO GUIDO - Acqui Terme (Alessandria). - Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto ieri il suo giornale Radiorama. Oggi stesso ho provveduto a compliare e spedire l'apposito conto corrente per l'abbonamento.

Ed ora mi rivolgo a Lei sperando

di ottenere quanto non sono riuscito ad avere scrivendo alla Scuola. Qualche (empo fa richiesi il materiale di montaggio del tester. Nell'aprire il pacco mi accorsi che lo strumento Rh/80 si era avariato nel viaggio. Lo rispedii chiedendone la sostituzione. Purtroppo il nuovo arrivato era senza una vite e lo stesso giorno lo rispedii. Ne ricevetti un terzo con la molla rotta. Il guasto era talmente evidento che anche questo il giorno di arrivo rifece in strada del ritorno. Il quarto che ricevotti mi parve a prima vista perfetto e lo misi da parte perchò ero in procinto di partire. Ora, tornato dopo circa due mesi, ho montato lo strumento, ma mi accorgo che lo vite di azzeramento tunziona male...



I casl, per me, sono due: a il Signoi Chinaglia, proprietario della magnifica fabbrica di serumenti, ha un fatto personale con Lei... o Il Suo destino, In fatto di strumenti, è veramente ineluttabile. I.a conosce quell'antica leggenda persiana?

C'era a Bagdad un mercanie che mando il suo servo al mercaio per lare provvisie E il servo ritorno ben presto. pallido e tremante, e disse; « Padrone, poco fa, mentre ero al mercato tra la folla, ful urtoso e quando mi volsi mi accorsi che era siaio il Destino ad urtarmi. Mi guardo e fece un gesto minaccioso. Te ne supplico, padrone, presiami il ino cavallo ed lo abbandonerò questa città per sfuggire al mio Destino. E andri) a Samarra dove esso non potrà trovarmin. Il mercante gli presid il suo più veloce cavallo e Il servo monto in sella e, spronando a sangue l'animale, paril al galoppo. Allora il mercanie si recd alla piazza del mercato e scorse. tra la folla, il Destino. « Perche hai fatto un gesto minaccioso al mio servo. stamane? » gli chiese, avvicinandosi. « li mio gesto non era di minaccia, bensì di sorpresa p, rispose il Dessino. « Ful siuplio di vederlo a Bagdad poiche avevo un appuniamento con lul questa notte u Samarra! »

Su che faccio, lessore Duresto? Glielo parto la il Szio strumento così sono sicuro che arriva sano (... incidenti stradali u parte: e contemporaneamente realizzerd un enorme risparmio per la Scuola. Quartro strumenti rovinati valguno quasi quindicimila lire! Un altro caso come il Suo e... cl soccherà di chiudere i bassensil

AMPLIFICATORE

DI SUONI

R C. 80

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza onmica 3,8-4 Ohm Impedenza bobinn mobile 4,6 Ohn: Potenza minima 0,5 Watt Potenza meii, alla bobina mobile 3,5 Watt



L'AMPLIFICATORE DI SUONI RC. 80, coperto da brevetto, può essere utilizzato quale altoparlante supplementare per apparecchi radio - lenovaligie - televisori - amplificatori - registratori - autoradio. Il suo impiego nel coso di distribuzione del suono derivato de diverso ienti (solo da ballo - cinoma - chieso - scuolo - e cabino di profezioni quale altoparlante spia), è il più indicato per il forte rendimento che da asso al ottione. Il suo modesto ingombro e l'eloganza di prosentazione, lo faranno certamento proferire alle normali cassettino, delle quali è prossochò impossibile ottonore l'amplificazione del suono.

Con I AMPLIFICATORE DI SUONI RC. 80, applicando alla bobina mobile un segnale di circa 1,5 Watt, si ottieno una prossiono acustica di circa 3 Watt.

Richiederio in contro assegno di L. 3500 (ige, spese postali e di imballo, tassa radio comprese) a

RADIOCONI

VIA MADDALENA 3 - MILANO